

Nr. 1


Oktobris

1929

RADIO- AMATEURS

1-

*4-lampīnu tīkla-
strāvas uztvērējs*

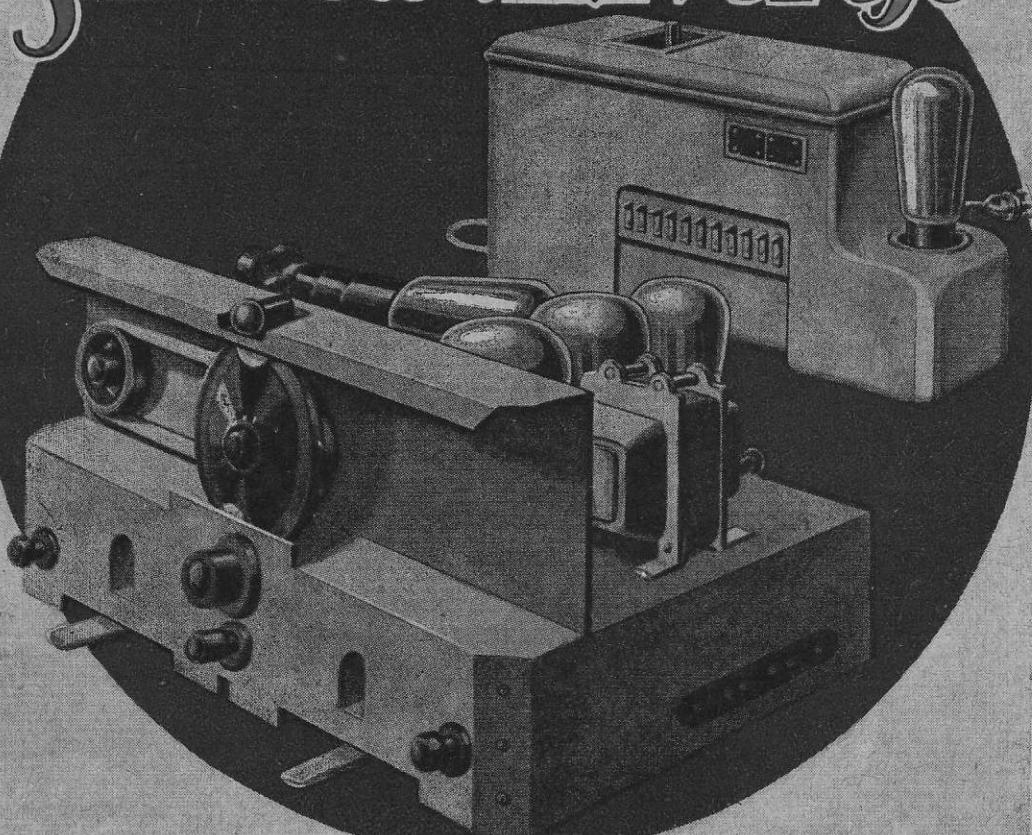

Jūsu skaļruņa dvēsele.

Parastās gala jeb skaļruņa lampīnas, kuras bieži vien kroplo augsto skaņu reprodukciju, ir novecojušās, kopš parādījusies

PHILIPS PENTHODE B 443,

kuŗa satur piecus elektrodus — anodu, katodu un trīs tīkliņus.

Šī gala lampīņa dod ievērojami lielāku un, pa visu mūzikas skalu, vienmērīgi labu pastiprinājumu.



PHILIPS PENTHODE B 443

ir pazīstama ar savu kolosālo, no citām lampīņām nesasniedzto, pastiprinājumu, un tā garantē

ideālu reprodukciju



spēka galalampa

ĀTURS

Priekšvārds. — Redakcija	Lpp.	3
Radioamatieru kustības patreizējais stāvoklis. — J. Frid-		
richsons		5
Elektrona autobiografija. — R. Gibson's; latv. — C. Sergis		7
Aizsargtīlija lampiņas		9
Moderņs četrlampiņu tīklstrāvas uztvērējs		13
Vienkāršs vienlamp. z. f. pretestību pastiprinātājs		18
Push-pull pretest. pastiprin.		19
Divlamp. uztvēr., 50—200 m. gaļiem viļņiem		21
Vai varam sākt jau domāt par aparātu būvi televizijai .		25
Fotoelektriskais efekts. — Doc. Fr. Gulbis		27
Vienkāršs skaļrunis		41
Vienkāršs augstfrekv. pastiprin. ar aizsargtīlija lampiņu		41
Trīslampiņu uztvērējs ar variometriem		42
Selektivs viļņufiltrs		43
Pārlabots Reinarca uztvērējs		43

Izdevējs izdevniecība „ATBALSS“, Rīga,
Kramu ielā 4.

Pastkaste 381. * Tekosss rēķins pastā 393.



Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtīšanu: viens lats (Ls 1,—) par numuru, resp. mēnesi. Gada un pusgada abonenti saņem visas Eiropas radiofona programu par velti, ar piesūtīšanu mājās ik nedēļas.

Manuskripti, ievietošanai žurnālā „RADIOAMATIERIS“, iesūtāmi žurnāla redakcijai, Rīgā, pastkaste 381. Honorārs par vienslējīgu rindīnu — Ls 0,08.

Kakao

AI.S.
TH. RIEGERTS
Šokolades fabrika
dib. 1870.


Šokolades



H 406 — augstfrekvences lampiņa.
 W 406 — pretestības pastipr. lampiņa.
 A 408 — audiona lampiņa.
 H 406 D — augstfrekvences aizsargtīkliņa lampiņa.
 L 415 D — skaļruna lampiņa ar vairākiem tīklīniem.
 L 425 D — skaļruna lamp. ar vairākiem tīkl., lieliem skalumiem
 L 490 D — skaļruna lamp. ar vairākiem tīkl., lieliem skalumiem.
 L K 430 — gala pastiprinātāja lampiņa.
 L K 460 — " "
 A 4110 — mainstrāvas lampiņa.
 U 4100 D — " "

Radio lampiņas ar kurām arī Jūsu aparāts strādās vislabāk.

Radio nes visu pasauli tavā istabā!

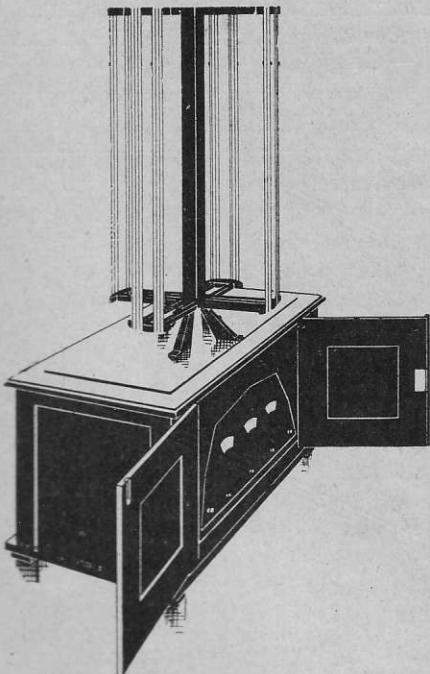


Katra m kļūst iespējams ņemt dzīvu dalību visos mūsu laika lielos notikumos, lietojot slaveno uztvērēju

ARISTONA 5. Radio Hilversum.

Strādā ar rāmja antenu. Viegli izslēdz vietējo raidītāju. Skaidra un stipra mūzikas un dabīga runas reprodukcija. Vienkārša apkalpošana.

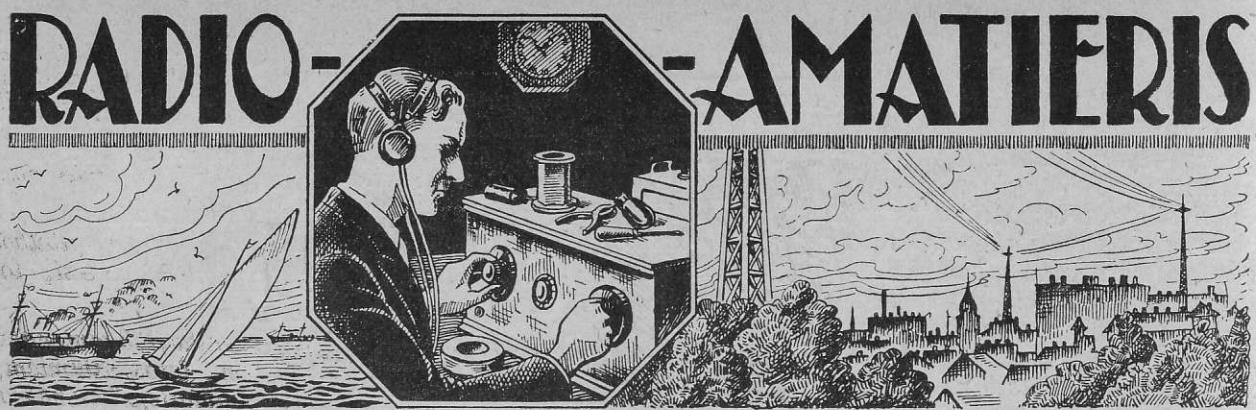Demonstrē bez jebkādām saistībām no Jūsu puses katrā labākā radio veikalā.



I

OKTOBRIS, 1929.

№ 1

Priekšvārds.

Ieraugot mūsu žurnālu dažam labam varbūt rasisies jautājums, vai tāds savā ziņa taču tomēr specials žurnāls mūsu latviešu lasītājiem ir vajadzīgs. Varbūt „pirma” radiolaikmeta stādīja, kad pār daudziem bija nākusi slimība, ko sauc par radiodrudzi, kad lieli un mazi, veci un jauni runāja tikai par spolem un kondensatoriem, lampiņām un pretestībām, tas bija vajadzīgs, bet tagad, kad šī slimība jau zaudejusi savu epidemisko raksturu, kad radioaparāts mājas sāk jau ieņemt gandrīz tādu pāt vietu, ka elektriskās apgaismošanas lampiņas, elektrisks gludzdzelzis, telefons (neviens taču neinteresēsies par šīm lietām speciālos žurnālos, kā viņus izgatavo, kā pašam būvēt), kad mūsu vientīgais speciālais žurnāls „Radio” itkā izbeidzis savu eksistēšanu, laikam arī tās pašas intereses atslabšanas dēļ, atbilde var būt citāda.

Un tomēr gribam arī tagad apgalvot, ka mūsu žurnālam ir eksistences tiesības.

Kādi tad ir motīvi, kas mums dod iespēju to apgalvot. Atslabušo interesi var atjaunot. Vajaga tikai atrast piemērotu vielu un formu. Un to, domājam, ar savu „Radioamatieri“ esam atraduši.

Ir vēl palikušas atliekas no „vecās gvardijas“ — vecie radio veterāni, kas grib sekot savus sirdslietas — radiotehnikas tālakai attīstībai. Ir nākuši klāt arī jauni darbinieki latvju radio amatieru rindās. Viņu normālai eksistēšanai un tālakai attīstībai nepieciešams žurnāls, kas dod jaunus ierosinājumus, atvej plašāku skatu uz nākotnes izredzēm.

Aparātu pašbūve vēl nav pārdzīvojusi savu laiku. Pašbūvēts aparāts tomēr vēl iznāks daudz lētāk par gatavi pirkto.

Tādēļ amatierim jādod apraksti par aparātu būvi. Tos mēs dosim.

Uzbūvēt labu modernu aparātu tagad var tikai tad, ja ir zināmi tie teorētiskie un zinātniskie pamati, uz kuriem balstās visa radiotehnika. Tāpēc žurnālā jāierāda vieta teorijai un,

vispirmām kārtām, radiotehnikas fizikaliem pamatiem.

Bez eksperimentēšanas, izmēģināšanas, arī neiznāks labs aparāts. Priekš šīs eksperimentēšanas vajadzīga viena otra palīgertce, kas tieši netiek lietota aparātā — vajaga ierīkot laboratoriju, šai izmēģināšanai. Tādēļ arī žurnāla ir nodaļa par laboratoriju.

Sāk jau iezīmēties arī jaunākās radiotehnikas nozares — televizijas — ceļi. Tādēļ žurnāla jābūt arī nodaļai par televiziju.

Nodarbojoties ar radioaparātu būvi un eksperimentējot ar viņu ne tikai lēti iegūstam labu aparātu, radioziņu un mūzikas uztveršanai, bet dabūjam arī skaidrāku jēdzienu par visām tām lietām, kurām ir sakars ar to — pirmām kārtām, gandrīz ar visām fizikas nodaļām un elektrotehniku.

Tā tad nodarbošanās ar radiolietām, ja viņa ir dibināta uz dzīļaku lietu būtības izpratni, dod daudz pozitīvu zināšanu.

Pasaules grāmatu tirgū iznāk daudz žurnālu, kas veltīti radiotehnikai. Lai zinātu kāds ir radio attīstības patreizējais stāvoklis, katram nopietnam amatierim vajadzētu viņus lasīt, jo, ja jau radiotehnikā kas jauns nāks, tad tas būs, pirmam kārtam, ārzemēs. Atsevišķai personai visu ārzemju žurnālu abonešana nebūs pa spēkam, aprobežoto līdzekļu dēļ. Mūsu redakcija saņem gandrīz visus ārzemju žurnālus, un tiklīdz tur parādīsies kas jauns, kas var interesēt mūsu lastājus, dosim vai nu šo jānumu plašākus pārstrādājumus, piemērotus mūsu apstākļiem, vai arī tsākus atreferējumus, nodaļa „ārzemju žurnāli“.

Ja jau kāds interesējas par radiotehniku, tad viņam būs arī interese par citu technikas nozaŗu jaunumiem. Tam domāta nodaļa „Technika“.

Pie nodarbošanās ar radio, bieži vien var rasties jautājumi, kuru atrisināšana pašam būs grūta. Redakcija šint gadījumā grib nākt last-

tājiem palīga ar tādu nodaļu „Jautājumi un atbildes“, pie kam atbildes tiks dotas tādā formā, lai no viņam varetu iegūt labumu arī pārejie lasītāji.

Nodaļa „Radio tirgus“ izpildīs itkā radioaparātu un viņu daļu biržas kursu vietu. Tur varēs atrast ziņas par to ko jaunu piedāvā mūsu radiotirgotāji.

Arī tiem, pie radio piedertīgiem, kas paši nenodarbojas ar aparātu būvi un eksperimentēšanu, kuriem pie šīs lietas saista iikai pirktais radioaparāts, žurnāls sniegs bagātīgu materiju, tuvināšanai šai lietai.

Plašais vispārīgā rakstura ilustratīvais un populāri zinātniskais un techniskais materials

var interesēt kuru katru modernu cilvēku. Mūsu — tehnikas straujas attīstības laikmetā taču katram cilvēkam jāzīmē kā veidojas šī cilvēces gara nozare.

Stākās visvispārīgākā rakstura ziņas būs nodala „Chronika“.

Tāda mūsu programma. Vai viņa pilnībā apmierinās lasītājus, nevaram vēl spriest, to rādīs nākotne.

Visus, kam tuva radiotehnika, lūdzam nākt mums talkā ar aizrādījumiem, ierosindījumiem, kritiku, lai no mūsu „Radioamatiera“ iznāktu patiesām nopietns žurnāls, kas var apmierināt mūsu amatieru prasības.

Redakcija.

Rīgā, 1929. g. oktobrī.

RADIO aparāti un viņu piederumi

J. PERL un F. MARIENFELDT

RĪGĀ, M. Ķeniņa ielā № 17; Marijas ielā № 28.

4 lampiņu tikla strāvas uztvērējam

Anodtransformātori „TRUMPF“
speciāli konstruēti mūsu tiklam: pārslēdzami
no 120—220 voltiem.

Droseles „TRUMPF“

Bloki „FRÄKO“ lēti un droši

Pretestības „ALWAYS“

Radio „OKO“ Aspazijas bulv. № 8. Tālr. 2-2-4-0-3.

Pieprasiet visu sastāvdaļu katalogus.

Radioamatieru kustības patreizējais stāvoklis.

J. Friedrichsons.

Šogad radioamatieru kustība var atskatīties uz desmit pagājušiem darba gadiem. Kā jau tādos gadījumos parasts, metot skatu atpakaļ, kritiski novērtē padarīto, apskata patreizējo stāvokli un ar rožainām cerībām veras nākotnē.

Daudzi varbūt sacīs, ka radioamatieru kustība jau pār dzīvojusi savus laikus, ka tā atrodas miršanas stādījā un ka viņai var rakstīt tikai nekrologu.

Bet tā var runāt tikai paviršs novērotājs, kuram ar radioamatierismu nav ciešaku sakaru, kurš spriež tikai pēc ārējām pazīmēm.

Ir tiesa, lielais „radiodrudža“ laikmets ir jau pāri, radiotehnika ievirzījusies drošās sliedēs un radioaparāts vairs nav brīnuma, bet jau ikdienišķa parādība.

Tomēr ar to nav teikts ka radioamatieru kustība gājusi mazumā. Taisni otrādi, radiofona priekšnesumiem ieejot visplašākos tautas slāņos, stipri pavairojies arī to skaits, kas interesējas par radiotehniku un viņas būtību. Un taisni tādēļ, ka šādi cilvēki vairs nav nekāds retums, viņi vairs nekrīt tikdaudz acīs, kā trīsceturšus gadus atpakaļ.

Radioamatieri šos desmit gados ir veikuši lielu darbu, to neviens nevar apstrīdēt. Ar vien būdami ciešā sakarā ar radiotehnikas zinātnisko attīstību, dažreiz to pat saviem spēkiem sekmēdami, viņi padarīja radiofonu popularu gandrīz katrā mājā. Var droši teikt, ka puse no mūsu radioabonentu aparātiem ir paštaisiti — tā tad radioamatieru darbs.

Radiotehnikas vispārējā attīstība ar savu patreizējo stāvokli, nosaka arī kurā katrā laikā radioamatiera uzdevumus un darba lauku. Agrāk, kad radiofona staciju jauda reti kad pārsniedza 5 kW, radioamatierim gribot negribot bija jāliekas uz lielo attālumu pārvarešanu. Ar vienkāršu audionu tad tika vienā naktī sazvejotas telefonā gandrīz vai visas Eiropas stacijas, par to nekas ka ausis tad bija nospiestas galīgi zilas.

Tagad turpretim aina ir pavisam citāda. Pirmkārt, staciju skaits ievērojami palielinājies, otrkārt, gandrīz neviena no tām nestrādā ar jaudu zem 5 kW un ir daudzi „milži“, kuji raiņa eterī pāri par 20 kW elektriskās enerģijas. Šie apstākļi rada pavisam citus uzdevumus aparātu būvē.

Lieli attālumi vairs nav tik grūti sasniegti kā agrāk, nav vairs vajadzīgi komplīcēti 6—10-lampiņu aparāti, lai regulāri varētu uztvert attālākās Eiropas stacijas. Bet tomēr ar galīgi vienkāršu aparātu arī nevar iztikt, jo sta-

ciju lielai jaudai ir arī savas sliktās īpašības, proti, stacijas traucē viena otrai, viņu intensivie vilņi klājas bieži viens otram pāri un rezultātā nedzīrd labi ne vienu ne otru staciju. Ar to arī izskaidrojama tā, bieži novērojamā, miklaiņā parādība, ka ar vienkāršu audionu attālākās stacijas tagad gandrīz grūtāk dabūt kā agrāk.

Tādēļ šo laiku aparātam vispirmā kārtā jābūt selektīvam, un par idealu aparātu tiek uzskatīts aparāts, ar kuņu, Rīgā, Rīgas radiofona stacijas darbibas laikā var Rīgu izslēgt un uztvert tālākas stacijas. Te nu savā ziņā jāatrod kompromiss, jo taisni visi vienkāršākie aparāti parasti ir ne visai selektīvi, bet nēm daudzlaipiņu aparātus atkal nav ekonomiski.

Parasti tagad visizplatītākie ir 2—4 lampiņu aparāti, būvējami pēc samērā vienkāršām schēmām, pie kam selektīvitātes palielināšanai audionam priekšā slēdz augstfrekvenčes pastiprinātāja pakāpi (bieži ar aizsargtīkliņa lampiņu, viņas augstā pastiprināšanas faktora dēļ), vai arī vilņu filtru. Tā ka augstfrekvenčes pakāpe ir ļoti jūtīga pret visādām induktīvām saītem un arī pret rokas kapacitāti, kuŗa vispār traucē ikkura aparāta selektīvitāti, modernos aparātus, vai nu visus, vai tikai viņu augstfrekvenčes daļu, iebūvē metala aizsargkastēs. Ka pašu audionu ieteicams nēm Reinarca tipu, jo tas pats par sevi ir jau selektīvāks. Arī neutrodina schēmas ar 3—4 lampiņām ir ļoti labi pielietojamas.

Otrs apstāklis, kas nosaka aparātu būvi, ir skaļrunis, kas tagad ir stājies galvas telefona vietā. Atkarībā no skaļruna lieluma vajadzīgs vienas vai divu zemfrekvenčes pastiprinātāju pakāpu. Parasti otrā pakāpē enerģija jau ir tik liela ka parastās lampiņas jau tiek pārkliegas un jāņem speciellas gala pastiprinātāju lampiņas, ar lielu emisiju (50—200 miliampēri), vai arī jāliek īpaši pastiprinātāji, ar vairākām paralēli saslēgtām lampiņām, no kuņiem kā vislabākais jāmin tā sauc „push pull“ pastiprinātāju tips.

Liels svars tiek tagad likts ne tikai uz reprodukcijas skaļumu, bet arī uz kvalitāti. Ja agrāk labu radioreprodukciiju pielīdzināja gramofonam, tad tagad jau no vissliktākā aparāta prasa, lai tas dotu reprodukciju kā labs gramofons.

Bet parastie zemfrekvenčes transformatori nekad nav bijuši labās attiecībās ar skaņas labo kvalitāti, it sevišķi ja tie ir divi (divkāršā pastiprinātāja). Tādēļ tagad priekšrocību dod pretestības pastiprinātājiem, lietojot transfor-

matorus tikai tad, ja par tiem var galvot, vai arī tikai pirmā pakāpē un push-pull saslēgumā.

Lielais skaļums un ar to saistītā pēdējās pakāpes lielā enerģija rada arī vēl citas un daudz nopietnākas grūtības. Agrākie aparāti, kuru anodstrāvas patēriņš bija varbūt tikai 5—10 miliampēru, ar vienu anodbateriju iztika dažreiz gandrīz vai veselu gadu, turpretim tagadējie modernie aparāti, kuriem galā ir liels skaļrunis, pēdējā pakāpē vien nereti prasa 50—100 miliampēru, un anodbaterijas pie tāda aparāta tiek „ēstas“ viena pēc otras, kas izmaksā visai dārgi.

Tādēļ arī saprotams, ka patreiz radiotehnikas svarīgākais jautājums ir — problēms par apgaismošanas tīkla pielietošanu radiouztvērēju anodstrāvas un reizē ar to arī kvēlstrāvas vajadzībām. Kas gan var būt vilinošāks par to? Nevajadzētu vairs ne akumulātora, ne anodbaterijas, būtu jāieliek sienas kontaktā tikai uztvērēja dakša un aparāts jau strādātu. Tīklstrāvas aparāti arī tiešām savā attīstībā ir gājuši ļoti tālu uz priekšu. Kā kvēlei, tā arī anodstrāvai tagad var lietot apgaismošanas tīkla (līdzstrāvas un arī mainstrāvas tīkla) strāvu, un tādēļ varetu domāt, ka bateriju aparātu dienas jau ir skaitītas.

Bet tas ir atkal kerts par tālu. Tīklstrāvas aparāti ir labs un ekonomisks uztveršanas līdzeklis pilsētā, un katram uz vissiltāko ieteicams tādu iegādāt vai arī pašam pagatavot, bet tikai tad, ja aparāta strāvas patēriņš pārsniedz 5 vatus. Zem šī strāvas patēriņa tīklstrāvas aparāts jau iznāk par dārgu, tad labāk jau lietot baterijas. Otrkārt, tīklstrāvas aparāta pagatavošana prasa jau noteiktas zināšanas un kurš katrs bez sīkākiem norādījumiem to nevarēs izvest, it sevišķi tad ja vēlās arī tīru un nekropļotu reprodukciju.

Uz laukiem tīkla aparāta izredzes turpretim ir ļoti vājas, jo mūsu elektrības tīkls ir pagaidām ne visai plašs. Un, diemžēl, taisni uz laukiem šie aparāti būtu vispiemērotākie, jo tur akumulātoru lādēšana rada lielas grūtības. Tādēļ visur, kur vien uz laukiem ir elektriskais tīkls, vajaga iegādāties tīklstrāvas uztvērēju,

bet tikai labu, jo parasti lauku tīklos spraiguma svārstības par 20% un vairāk ir parasta lieta, un šādas svārstības ļoti ātri sabeidz aparāta lampīnas. Tādēļ aparātā jābūt īpašām ierīcēm, šo spraiguma maiņu kompensēšanai.

Tā tad, ir pilnīgi nedibināti skaitit bateriju aparātu dienas. Tīklstrāvas aparātu darbibas lauks ir pilsētas, un arī tur tie pilnīgi atmaksājas tikai sākot no trīslampu aparātiem, bet bateriju aparāti vēl ilgi paturēs vadošo lomu uz laukiem un vispār pie vien- un pa daļai arī pie divlamiņu aparātiem.

Tālākais svarīgais problēms, kas patreiz interesē radioamatieri, ir īsie vilņi. Šie vilņi ār savām paradoksālām īpašībām, dod iespēju radioamatierim sazināties ar kolēģiem visā pasaule, vārda tiešā nozīmē. Pie tam itnebūt nav vajadzīgs dārgu un komplikētu aparātu, pat ar vienu vienīgu lampīnu var izvilkst no antenas tur ieķērušos Amerikas vai Austrālijas raidītāju vilņus, un tas laikam taču stipri pacels katra radioamatiera labsajūtu.

Diemžēl, Latvijā šie vilņi nav sevišķi populāri, ar tiem nodarbojas tikai nedaudzi, kaut gan, taisnību sakot, katram radioamatierim vajadzētu paraknāties pa ēteri starp 10—200 metru.

Pa daļai tas varbūt izskaidrojams ar to, ka lielākā daļa mazo īsvilņu staciju strādā ar Morzes zīmēm, kas parastam vidusmēra amatieram ir Ķīnas ābece, pa daļai arī ar to, ka pie mums vēl nav atlauta raidīšana uz īsiem vilņiem, kas īso vilņu kustību stipri ierobežo. Tomēr abi šie iemesli nav tik svarīgi — Morzes ābeci var viegli iemācīties un pagaidām pietiks arī ar klausīšanos vien, nemot vērā vēl to, ka tagad uz īsiem vilņiem vairākas stacijas raida arī koncertu programmas.

Tie būtu īsumā visi svarīgākie problēmi, ar kuriem jācīnās radioamatierim tagadnē.

Nākotnē lielāku lomu droši vien spēlēs televīzija, kura tagad vēl atrodas savas attīstības sākumā, un varbūt taisni radioamatierim tēbūs plašs un pateicīgs darba lauks. To redzēsim!

Elektrona autobiografija.

Charles R. Gibson's.
Latviski pārstrādājis C. Serģis.

I. n o d a ļ a.

Elektrona priekšvārds.

Daudzi zinātnieki jau tagad saprot mūsu nozīmi Zemes lodes un visas pasaules dzīvē. Bet mēs, elektroni, cenšamies, lai katrs cilvēks saprastu to lielo nozīmi, kāda mums piekrīt visā ikdienišķā dzīvē. Tāpēc, lūk, mani biedri elektroni mani piespieda uzrakstīt šo autobiografiju. Man grūti nācas atrast rakstnieku, kas tā uzrakstītu manu stāstu kā es to gribēju. Pirmais cilvēks, ar kuru es uzsāku sarunas, uzstādīja man jocīgus jautājumus par to kur es dzimis, kas bijuši mani vecāki, — itkā es būtu tāda pat dzīva būtne, kā cilvēki.

Ar prieku varu teikt, ka manas attiecības ar rakstnieku, kas sniedz jums šīs rindiņas, ir visulabākās. Starp mums nav domstarpību, ko un kā teikt, jo es izpildīju arī viņa vienīgo vēlēšanos: ievietot mana stāsta katras nodaļas sākumā savus paskaidrojumus. Tie gan, pēc manām domām, ir pilnīgi lieki, jo es jau tā visu skaidri jums izstāstu, tomēr sava drauga un palīga priekšā es še labprāt piekāpos.

II. n o d a ļ a.

Paskaidrojumi.

Elektrons ir negatīvas elektrības atoms.

Elektroni ir atklāti tikai pāris desmit gadus atpakaļ.

Elektroni visās vielās ir vienādi.

Elektroni ir saistīti ar vielas atomiem, bet tā ka tie viegli pārvietojami no viena priekšmeta uz otru.

Ja šo elektronu uz kāda priekšmeta sakrājas daudz, tad mēs sakām, ka priekšmets lādēts ar negatīvo elektrību.

Bet ja no kāda priekšmeta tiek atņemti elektroni, tad arī viņš ir lādēts, tikai ar pozitīvo elektrību.

Šī nodaļā elektrons stāsta par vēsturisko mēģinājumu ar dzintāra gabalu, kurš, saberzēts ar villainu drēbi, pievelk vieglus ķermenīšus.

Ilgus gadus cilvēki domāja, ka šī īpašība piemīt tikai dzintāram.

Tikai 19. g. s. sākumā karalienes Elizabethes ārst Gilberts atrada, ka šī īpašība piemīt arī daudzām citām vielām, tā sauktiem nevadītājiem.

Tagad mēs zinām, ka berzējot var elektrizēt visas vielas.

Jauns ienācējs.

Man un maniem biedriem, elektroniem, bija visai interesanti dzirdēt, ka gudri ļaudis runā par mums itkā par jauniem ienācējiem uz Zemeslodes. Ak Dievs! kādi viņi vientieši. Mēs bijām te jau sen, ļoti sen, pirms cilvēka. — Bet pats cilvēks, tas, lūk, gan, salīdzinot ar mūsu vecumu, ir jauns ienācējs.

Mums izliekas tā savādi, ka cilvēki atšķiras viens no otra. Mēs elektroni visi esam vienādi, vienmēr un visur. Man, piemēram, nav sava vārda un manā darbā viņš nav arī vajadzīgs. Ja jūs, godājamo lasītāj, varētu mani redzēt starp maniem draugiem elektroniem, tad jūs nevarētu mani atšķirt no citiem elektroniem. Bet vai jūs, ļaudis, protat arī pietiekoši labi novērtēt tās priekšrocības, kādas jums dod jūsu vārdi un užvārdi? Šīs priekšrocības es tīri nejauši novēroju kādā jaukā vasaras rītā.

Es lidoju telpā, kopā ar atmosferas gaisu, un pa valēju logu ielaidos kādā bērnu istabā tanī brīdī, kad bērnu aukles, kopējā vanniņā, mazgāja divus dvīnišus. Istabā ienāca arī bērniņu māte un vecmāmiņa. Viņa priecājās par veselīgajiem bērniem un aizrādīja bērnu auklēm lai tikai bērnus nesamainot, jo viņi esot ļoti līdzīgi. Tad viena bērnu aukle atbildēja, ka samainīšanai neesot nekādas nozīmes, kamēr bērniem neesot doti vārdi. — Arī man tad bija vēlēšanās, kaut mēs elektroni atšķirtos viens no otra un kaut mums katram būtu siks vārds; bet tas traucētu mūs mūsu augstā uzdevumā.

Jau sen, kad cilvēks nebija mūs atklājis, viņš neapzinīgi lika mums līdzdarboties dažās parādībās. Bet tā kā viņš mūs nepazina, tad mēģinājumu rezultāti daudzos gadījumos viņam bij neskaidri. Daži mani biedri elektroni tik-tikko atceras tos laikus, kad cilvēks lika tiem piekerties dzintāra gabaliņam. Viņš ar villainas drēbes gabalu berzēja dzintāru un tādā kārtā lika elektroniem no drēbes pāriet uz dzintāru. Elektronu pārpilnība uz dzintāra radīja zināmas neērtības, bet elektroni arvien atrada ceļu, pa kuru aizbēgt uz zemi, jo tur vietas vienmēr diezgan.

Kādreiz cilvēks berzēja dzintāru tik stipri un ilgi, ka uz tā sakrājās ļoti daudz elektronu. Meklēdamī ceļu, pa kuru varētu aizbēgt, viņi radīja apkārtējā ēterī saspraugtu stāvokli, un tāpēc mazs salmiņš, kas bija dzintāra gabaliņa tuvumā, pacēlās un pielipa pie dzintāra.

Visai interesanti bija tas, ka cilvēks, kas turēja dzintāru, salmiņu ar roku no tā noņemdam, pieskārās arī dzintāram un tādā kārtā deva iespēju elektroniem, kas turēja salmiņu pie dzintāra, doties uz zemi. Elektroni, protams, izdarīja to tik uzmanīgi, ka cilvēks nemaz nejuta viņu plūsmas. Cilvēks saberzēja dzintāru no jauna, un elektroni atkal izdarīja salmiņa pievilkšanu. Mēs elektroni ar nepacietību gaidījām, ko teiks cilvēks par mūsu darbu, jo bija skaidrs, ka salmiņa kustība viņu interesē. Patiešām, jūs neticēsīt, ka teikšu pie kāda slēdziena nāca šie „ēģiptiešu“ gudrie. Viņi paziņoja, ka caur berzi dzintārs dabū siltumu un dzīvību, — itin kā dzīvību varētu rādīt tik vienkāršā ceļā!

Mēs bijām loti sašutuši, kad redzējām, ka cilvēka galvā nerodās doma par mūsu klātbūtni. Arī turpmāk mums bieži nācās parādīt savas spējas, pievelkot vieglus ķermenīšus pie saberzēta dzintāra. Bet cilvēks vairāk un vairāk pierada pie mulķīgās domas, ka vieglo ķermenīšu pievilkšanu izdara dzintārs, ne mēs. Ja viņš to pašu būtu pamēģinājis ar sēra, piķa, vai stikla gabaliņu, tad būtu redzējis, ka šīs vielas darbojas tāpat. Tā tad jūs redziet, ka pievilkšanu te izdara ne viela, bet mēs elektroni.

Izredzes, ka mūs atklās, kluva arvien lieķakas, jo mums tika ziņots, ka kāds zinātnieks rīkojot mūsu „medības“. Viņš rīkojās ar dažādām vielām: berzēja stiklu ar zīda lakatiņu, sēru, dzintāru u. t. t. un novēroja ķermenīšu pievilkšanos. Viņam tas bija brīnumis, mums — jau veca apnikusi lieta. Bet pavism smiekligi izlikās tas, ka viņš sastādīja visu to vielu sarakstu, pie kuŗām varēja novērot pievilkšanos. Tā tad arī viņš mūsu darbu pierakstīja vielām.

Šī nabaga pētnieka mums bija žēl, jo viņš pazaudeja loti daudz laika, mēģinādams mūs sakrāt uz metala stieņa! Viņš ilgu laiku ber-

(Turpinājums sekos.)

zēja metala stieni, bet pievilkšanās nebija novērojama. Man šī parādība ir pilnīgi skaidra. Jūs ziniet, ka elektroni nemil atrasties daudzi vienkopus. Viņi vienmēr cēnšas attālināties pēc iespējas tālu viens no otra. Ja tad nu cilvēks piespieda mūs salasities uz dzintāra, vai citas kādas vielas, tad tur mēs nekā nevarējām darīt, jo dzintārs, sērs un stikls ir tādas vielas, pa kuŗām mēs nevarām pārvietoties, bet pa metalu mēs kustamies ārkārtīgi brīvi un viegli; tāpat arī pa cilvēka miesu mēs dodamies uz zemi visai strauji. Tāpēc, lūk, cilvēks berzēdams metala stieni nevarēja mūs sakrāt pietiekošā daudzumā, lai mēs izdarītu vieglu ķermēnu pievilkšanu.

Laiks gāja, un beidzot arī cilvēkam izdevās iežogot metala stieni tā, ka mēs no viņa nevarējām projām tikt: viņš metala stienim pievienoja stikla rokturīti. Satvēris stikla rokturīti viņš tagad saberzēja metala stieni un lika mums uz tā sakrāties un pievilkst vieglus ķermenīšus. Bet arī šis mēģinājums cilvēku neveda uz domām par mūsu esamību. Te man vēl, garām ejot, jāpiebilst, ka, stikla stieni berzējot ar zīda lakatiņu, mēs nesalasāmies vis uz stieņa, bet gan uz lakatiņa. Tādā kārtā stiklā rodas zināms elektronu iztrūkums un tas arī rada saspraugtu stāvokli ēterī, tā ka viegli ķermenīši stienim pievelkas. Cilvēks arī ievēroja, ka saberzēta stikla un dzintāra īpašības atšķiras, bet neprata šo atšķirību izskaidrot. Viņš tikai teica, ka dzintārs lādējas ar negatīvo elektribu.

No šī laika cilvēks mums sāka piegriezt sevišķu uzmanību. Arī mēs palikām arvienu priedīgāki, jo sapratām, ka agri vai vēlu cilvēks atzīs un novērtēs mūsu darbu. Tomēr mums likās, ka cilvēks izdara savus pētījumus loti gausi un miegaini, tāpēc, lai viņu uzmodinātu, mēs dažreiz izdarījām visai trokšnainus darbus, — bet par tiem stāstīšu jums nākošā nodalā.

Grāmata „Radio visiem“

SATURS: Dažas vispārējas piezīmes par radio. Elementārs ievads elektrībā. Elektrība. Elektrības avoti. Elektriskās strāvas izsauktās parādības. Elektriskās strāvas magnētiskais efekts. Jēdziens par pozitīvo un negatīvo elektribu. Elektrības vienības. Kā var mainīt elektrisko strāvu. Elementu saslēgšana sērijā. Paralelais elementu savienojums. Elektromagnētisms. Telefons. Transformātori. Gaisa serdeš un dzelzs serdes. Uztransformētāji un notransformētāji. Pašindukcija. Kondensātori. Oscilejošie kontūri. Frekvence un viļņu gaumis. Uztvereošā aparāta antenas kontūrs. Maiņkondensātora lietošana, antenas noskanošanai. Detektora kontūrs. Uztvērējs ar maiņkondensātoru. Kondensātora lietošana sērijā. Valīgi saistīti kontūri. Antenas ierīkošana. Dubultantenas. Zeme. Rāmju antenas. Skaļrunis. Kā uzbūvēt radio uztvereošo aparātu. Otrs radio uztvereošā aparāta tips. Maiņpārindukcijas veids. Dažādi vienkārša veida kristaldetektori.

Autors: Visi šai grāmatā aprakstītie aparāti patiesi bijuši uzbūvēti un devuši loti labus rezultātus.

Aizsargtīkliņa lampiņas.

Kad apmēram gadu atpakaļ tirgū parādījās pirmās lampiņas ar aizsargtīkliņu, sāka runāt pat par jaunu eru radiolampiņas un arī vispār radiotehnikas attīstības vēsturē.

Tiešām, spriežot pēc lampiņas raksturojošiem lielumiem, viņas krasī atšķiras no agrākiem lampiņu tipiem. Pietiek tikai pieminēt, ka pastiprināšanas faktors g, kurš parastām lampiņām svārstās no 5—10, pie aizsargtīkliņa lampiņām ir 100—500, un pēdēja laikā ir pat rākušas tirgū lampiņas ar pastiprināšanas faktoru pāri par 1000.

Tā tad spriežot pēc šiem skaitliem, viena aizsargtīkliņa lampiņa var pilnīgi atvietot trīs vai pat četras parasto lampiņu pakāpes, un liejot viņu, aparāts klūtu ne tikai lētāks, bet arī vienkāršāks.

Bet kā par brīnumu, aizsargtīkliņa lampiņa vēl līdz šai dienai nav izkonkurējusi vecās vienkāršās lampiņas, un proti tādēļ, ka ieviejojot aizsargtīkliņa lampiņu parastā aparātā, rezultāti, neko daudz neuzlabojas, dažreiz varbūt pat pasliktinās.

Aizsargtīkliņa lampiņai, kā jau teikts, ir pavisam citādas īpašības, viņu var lietot ne visur, bet tikai piemērotās schēmās. Un tādēļ, lai no viņas arī tiešām dabūtu augstos pastiprināšanas faktorus, jāpazīst viņas darbības veids un īpašības.

Lampiņas pastiprināšanas faktors, kā zināms, ir preteji proporcionāls lampiņas caurtverei,

$$g = \frac{1}{D}$$

un tā tad, lai dabūtu pēc iespējas lielākus pastiprināšanas faktorus, lampiņas caurtvere cik vien iespējams jāsamazina. Bet caurtvere, savukārt, ir atkarīga no anoda-tīkliņa iekšējās kapacitātes, jo

$$D = \frac{C_A}{C_T}$$

kur C_A ir tīkliņa-anoda un C_T — tīkliņa-kvēldiega kapacitāte. Tā tad, galu galā, jautājums tiek novests uz to, kā pamazināt iekšējo kapacitāti starp tīkliņu un anodu.

Parastām lampiņām šī kapacitāte ir apm., 2—3 cm un tikai izvedot anoda pieslēgu lampiņas augšpusē, šo lielumu var pamazināt apm. līdz 0,3 cm. Tālāk par to ar parastiem līdzekļiem jau vairs nevar iet, bet ja ar to negrib apmierināties, jārod pavisam citi ceļi un citas metodes. Un viens šāds ceļš nebija ilgi jāmeklē, faktiski tas jau bija priekšā, proti — otrs tīkliņš. Lampiņas ar diviem tīkliņiem bija

jau pazīstamas diezgan sen, bet tās parasti liejotā tikai tā sauc. telpas lādiņa saslēgumā, tas ir, otro tīkliņu ievietoja starp kvēldiegu un īsto tīkliņu, pieslēdzot tam nelielu pozitīvu spraugumu. Šāda palīgtīkliņa labums ir tas, ka viņš pamazina telpas lādiņu un līdz ar to arī lampiņas iekšējo pretestību, un tādēļ var iztikt ar daudz mazāku anodspraugumu kā parasts. Lampiņas pastiprināšanas spējas pie šāda saslēguma tomēr paliek tādas pat kā ar vienu tīkliņu. Bet aina pilnīgi izmainās, ja otro tīkliņu ievieto starp parasto tīkliņu un anodu, pievienojot tam atkal zināmu pozitīvu potenciālu. Pozitīvi lādētais palīgtīkliņš, tad gandrīz pilnīgi iznīcina anoda iespādu uz pirmo tīkliņu, kas, protams, ārkārtīgi palielina pastiprināšanas faktoru g. Bet no otras puses, šāda tīkliņa ievešana stipri palielina arī lampiņas iekšējo pretestību, caur ko anodspraugums krietni jāpalielina.


Šāds otrā tīkliņa pielietošanas princips jau ir diezgan vecs, pirmais to pielietoja vācu inženieris Schottky jau 1916. gadā. Bet viņa schēma neieguvā populāritāti tādēļ, ka, kā jau teikts, te bij vajadzīgs augsts anodspraugums un, bez tam, pie tik lieliem pastiprināšanas faktoriem kaitīgo saišķu iespādis starp anoda un tīkliņa kontūriem stipri palielinās un traucē uztvērēja stabilitāti.

Tikai pēdējā laikā „aizsargtīkliņa“ lampiņa atkal nākusi vispārējā lietošanā, galvenā kārtā pateicoties Hulla darbiem (Amerikā), kurš nedaudz pārlaboja pašu lampiņas konstrukciju un pirmais norādīja uz pārmaiņām, kas jāizved uztvērējā, lietojot aizsargtīkliņa lampiņu. Tagad šādas lampiņas pagatavo jau visas lampiņu fabrikas, un konstruktīvā ziņā pārlabojumi rodās gandrīz vai katru dienu. Galvenais ar ko atšķiras tagadējās lampiņas no Schottky divtīkliņa lampiņas, ir tas, ka tagad aizsargtīkliņš aptver anodu no visām pusēm, kādēļ arī iekšējā kapacitāte, starp tīkliņu un anodu, ir tikai dažas simtdaļas no centimetra. Šī niecīgā kapacitāte dod lampiņai ārkārtīgi lielus pastiprināšanas faktorus (100—1500). Tā kā elektroņu plūsma, ja tikai anodam ir lielāks spraugums par aizsargtīkliņu, gandrīz nemaz netiek traucēta, lampiņas stāvums S ir gandrīz tikpat liels kā pie parastām lampiņām, bet ne lielāks. Tas jau ir trūkums, jo lai dabūtu lielu pastiprinājumu, nepietiek ar to vien, ka ir liels pastiprināšanas faktors, bet arī lampiņas stāvums te spēlē tikpat lielu lomu. (Faktiskais lampiņas pastiprinājums ir proporcionāls kvadratsaknei no lampiņas labuma G un $G = S \cdot g$).

Bez tam tas izsauc arī loti lielu iekšēju pretestību, jo

$$R_i = \frac{g}{S}$$

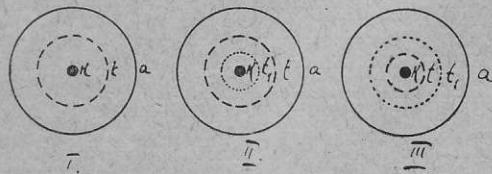un tā tad palielinoties g , palielināsies arī R_i (Tagadējām aizsargtikliņa lampiņām R_i svārstības starp 100000 un 1000000 omu, kamēr parastām lampiņām tā ir, lielākais, pāris desmit tūkstošu omu). Liela pretestība ne tikai prasa lielu anodspraugumu (150—250 voltu), bet neļauj arī izmantot lielo pastiprināšanas faktoru.



I — Vientikliņa lamp.
II — Divtikliņu telpas lādiņa lamp.
III — Aizsargtikliņa lamp.

Tā kā lampiņa dod vislabāko efektu tad, ja anodkontūra ārējā pretestība ir vienāda ar lampiņas iekšējo pretestību, aizsargtikliņa lampiņas pielietošana audionā un zemfrekvences pastiprinātājos atduras uz nopietnām grūtībām, jo pagatavot transformatorus ar tīk lielu pri-mārā tinuma pretestību ir gandrīz neiespējami.

Turpretim augstfrekvences pakāpēm aizsargtikliņa lampiņa ir it seviški noderīga, jo ie-slēdzot anodkontūrā noskaņotu svārstību kontūru var dabūt cik vien vēlās lielas induktīvas pretestības, Tuvēni, noskaņota kontūra pre-testība rezonances gadījumā ir

$$R = \frac{\omega^2 L^2}{r}$$

Kur ω ir kontūra frekvence, L kontūra pašindukcija un r — viņa ūmiskā pretestība. Teorētiski aprēķini rāda, ka iespējamais maksimālais pastiprinājums, ko var dot viena lampiņa, mainās ar pastiprināmo frekvenci.

Ja tādā kārtā aprēķināsim pastiprinājumu, ko vienā augstfrekvences pakāpē var dot parasta un aizsargtikliņa lampiņa, dabūsim sekotus skaitlus:

Pastiprināmā viļņa garums	Pastiprinājums vienā pakāpē	
	Aizsargtiklī, I.	Parastā I.
$g = 250$	$g = 10$	
$S = 0,4 \text{ mA/V}$	$S = 0,4 \text{ mA/V}$	
$R_i = 625000 \text{ omu}$	$R_i = 25000 \text{ omu}$	
30	5,8	3,75
100	18,5	7,2
300	56	13,4
1000	94	19,4
3000	105	21,2

Kā no šīs tabeles redzams, aizsargtikliņa lampiņas pastiprinājums ir gan lielāks par pa-

rastās lampiņas pastiprinājumu, bet tomēr ne tik daudz kā cerēts, ja nem vērā lielos pastiprināšanas faktorus g . Bet tomēr rezultāti ir faktiski labāki, jo pie šī aprēķina nav vērā nemeta kaitīgā kapacitāte starp tikliņu un anodu. Augšējos pastiprinājumus dabūtu, ja starp anoda un tikliņa kontūriem nebūtu nekādas saites. Ja turpretim starp šiem kontūriem ir zināma saite, kas tā arvien arī ir, tad ir pielaižams tikai zināms pastiprinājuma lielums, virs kuŗa kaitīgas saites traucē jau stabili pastiprināšanu. Šo maksimālo pielaižamo pastiprinājumu var aprēķināt pēc Beatty formulas

$$p = \sqrt{\frac{2S}{\omega C_0}}$$

(kur C_0 ir kaitīgā kapacitāte starp tikliņa un anoda kontūriem), un apakšējā tabele dod attiecīgos skaitlus iepriekš apskatītām lampiņām, pieņemot, ka parasti lampiņai kaitīgā kapacitāte ir 10 cm.

Vilņa garums mtr.	Aizsargtikliņa lamp.		Parastā lampiņa	
	Iespējamais pastipr.	Pielaižamais pastipr.	Iespējamais pastipr.	Pielaižamais pastipr.
30	5,85	24	3,75	1,1
100	18,5	44	7,2	1,9
300	58	76	13,4	3,4
1000	94	134	19,4	6,2
3000	105	232	21,2	10,6

Kā redzams, pie aizsargtikliņa lampiņām pielaižamais pastiprinājums ir stipri lielāks par iespējamo, un tādēļ faktiskie pastiprinājumu skaitli būs pirmā kolonā. Turpretim, pie parastām lampiņām pielaižamie pastiprinājumi ir mazāki par iespējamiem, tādēļ tos nekad nevar sasniegt un jāapmierinās ar pēdējās kolonas skaitļiem.

Tagad pastiprinājumu starpība jau abiem lampiņu tipiem ir lielāka, piem. pie 300 m vilņiem aizsargtikliņa lampiņa pastiprina jau 16,5 reizes vairāk kā parastā, un tā tad tā var aizvietot divas un pat trīs parastās augstfrekvenčes pakāpes.

Bet tas būs tikai tad ja lampiņas tikliņa kontūrs būs pilnīgi nosests no anokontūra, lai starp abiem nevarētu rasties kaitīgas saites, kurās pastiprinājumu atkal pamazinās. Tādēļ augstfrekvenčes pakāpes, ar aizsargtikliņa lampiņu, obligātoriski jāievieto metāla aizsargkastēs un vispār it seviški rūpīgi jāraugās uz savienojumiem.

Vairāk pūles šāda aparāta būve gan prasīs, bet toties sasniegtie rezultāti tālu atstāj aiz sevis rezultātus, ko varam panākt ar mūsu ve-ko divtikliņu lampiņu.

I. F.

Pasaules telpas atbalss.

Varbūt vienam otram dzīlāk domājošam radioamatierim būs radies jautājums, kur parliek visa enerģija, ko lielais raidstaciju skaits, elektromagnētisku vilņu veidā, raida eterī. Jot tas taču saprotams, ka uztvērēji, ar savām antēnām aizņemot tikai vērā neņemamu daļu no vilņu piepildītās telpas, izlieto tikai niecīgu daļu no šīs enerģijas. Tā ka vilņi no raidantēnas izplatās uz visām pusēm vienmērīgi, varētu domāt ka lielākā daļa no vilņu enerģijas aizies pasaules telpā un tur pamazām izklaidēsies un absorbēsies. Tāpat, tikai daudz ātrāk, absorbēsies arī tie vilņi, kuri iet pa zemes virsu. Bet tā var domāt tikai tad, ja nebūtu tā sauc. Hivisaida kārtas, ar kuļas palidzību mēs izskaidrojam tālo dzirdamību un uztveršanas intensitātes maiņu dienā un naktī. Ja jau šāda Hivisaida kārta (kuļa, reflektējot no sevis elektromagnētiskos vilņus, dod tiem iespēju nokļūt tādās zemes lodes vietās, kur vilņi no raidītāja tieši nevar nokļūt) tiešām eksistē, tad raidītāja vilni cauri šai kārtai, uz plašo pasaules telpu, nevarēs tikt un būs spiesti, neskaitāmās reizes no šīs kārtas reflektējoties, ceļot ap zemes lodi, pie kam šādā gadījumā nekāda sazināšanās ar mūsu kaimiņu planetām nav iedomājama.

Ka tiešām šāda vilņu celošana ap zemes lodi notiek, to rāda arī eksperimenti, jo izrādās ka bieži kādu radiotelegrafisku signālu raidot, apm. pēc $\frac{1}{7}$ sekundes dzirdams itkā šī signāla atbalss. (Patiesībā nevar teikt dzirdams, jo auss starpību starp tiešo skaņu un $\frac{1}{7}$ sek. sekojošo skaņu nevar izšķirt un tādēļ jālieto automatski reģistrējoši aparāti).

Šis laiks, apmēram, atbilst laikam, kādā elektromagnētisks vilnis var apiet ap zemes lodi un tādēļ dabīgi domāt ka otrā skana (kuļa, blakus minot, ir daudz vājāka) radusies antenas vilnim vienreiz apejot ap zemes lodi. Dažos gadījumos novērots arī atbalss pēc divtik, vai trīsreiz tik ilga laika — tā tad vilni var apiet pat divas un trīs reizes ap zemes lodi. Pēc tam jau tie ir gandrīz pilnīgi absorbējušies un neatstāj vairs nekādu iespaidu uz uztvērēju.

Bet apm. 2 gadus atpakaļ, norvēgu amatieris J. Hals, uztverot Eindhovenās staciju (PCJJ) signālus uz 31,4 m gara vilņa, novēroja arī samērā spēcīgus atbalsus, pēc daudz ilgāka laika, pat pēc 15 sekundēm!

Šis novērojums deva ierosinājumu tālākiem, sistemātiskiem pētījumiem, un tagad nav ne mazāko šaubu, ka tiešām tādi radiosignālu atbalsi pēc vairākām sekundēm pienāk. Bet tikai ne arvien! Dažreiz tie ir dzirdami, daž-


reiz nē. Arī laika starpa starp tiešo signālu un „atbalsu“ stipri svārstās. Tā prof. Störmers, kuļš tūliņ pēc Halsa novērojuma, kopā ar viņu, sāka sistemātiskus pētījumus, konstatējis atbalsus no 3—15 sekundes pēc tiešā signāla, un angļu fizikis Appletons, pat pēc 30 sekundēm.

Kā šādi atbalsi rodās?


Pilnīgi izslēgta varbūtība, ka tie varētu rasties līdzīgi jau minētiem, jo tad vilņiem vajadzētu apskriet jau pāris simts reižu ap zemes lodi, bet tad tie jau būtu sen galīgi absorbēti. Tā tad gribot negribot jāpieņem, ka vilņi kautkā tiek cauri Hivisaida kārtai, aiziet pasaules telpā, tur no kaut kā reflektējas un nonāk atpakaļ uz zemi. To nu varētu ar vieglu sirdi pieņemt, ja tikai zinātu no kā vilni pasaules telpā varētu reflektēties.

Te jau minētais prof. Störmers, kuļam bez tam ir izcilus nopelni ziemeļblāzmas pētīšanā, uzstādījis ļoti interesantu un puslīdz ticamu teoriju.

Pēc viņa un prof. Birkelanda domām, no saules uz visām pusēm plūst intensiva elektroņu plūsma. Nonākot zemes magnētiskā laukā elektroni tiek noliekti no sava taisnā ceļa un

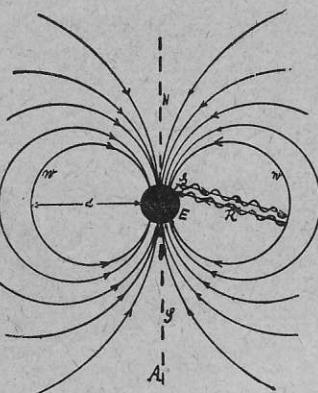

Zīm. 1.

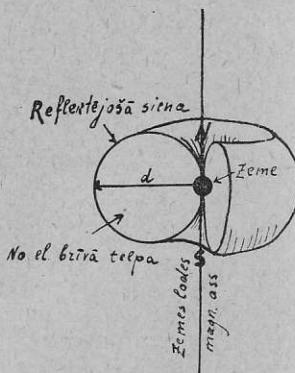

Zīm. 2.

tiecas uz zemes lodes magnētiskiem poliem, izveidojot 1. zīm. norādītās strāvas. Polu tuvu mā elektronu daudzums un arī ātrums ir ļoti liels un tie, ionizējot gaisu, rada gaismas pārādības, kuļas mēs saucam par ziemeļblāzmu. Turpretim virs ekvatora ir telpa, kurā elektroni nemaz navā, un šai telpai ir apm. 2. zīm. attēlotais veids. Viņa beidzas tur, kur jau sākas elektronu plūsma uz poliem.

Nemot palīgā šo ziemeļblāzmas teoriju, samērā viegli var arī izskaidrot augšā minētos „atbalsus“.

Tiešām, ja iedomājamies ka radiovilni kautkā izlaužas cauri Hivisaida kārtai, tie ieies šīnī no elektroniem brīvā telpā, noies līdz viņas

robežai, te no elektronu kārtas reflektēsies un nonāks atkal, cauri Hivisaīda kārtai, uz zemi.

Prof. Störmers, uz teorētisku datu pamata, vareja aprēķināt no elektroniem brīvās telpas diametru d , un izrādījās ka tas, dažādu apstākļu dēļ, var svārstīties no 600000—2500000 klm.

Tā kā elektromagnētisku vilņu ātrums ir 300000 klm/sek., tad, lai noietu turp un atpakaļ šo ceļu, vilniem ir vajadzīgs laiks no 4—17 sekundes, kas ļoti labi sakrit ar novērotoiem atbalsu laikiem. Ja vēl pieņem ka šāda reflektēšanās var notikt vairākas reizes, izskaidrojami arī Appletona rezultāti.

Bet tas vēl nav vis: Minētā teorija ļoti labi noskaidro arī to jautājumu, kādēļ atbalsi nav

dzirdami vienmēr, bet tikai noteiktos laikos. Izrādās, ka šāda bezelektronu telpa ap zemes lodi vislabāk izveidoties var tikai tad, ja saule atrodas zemes ekvatora plāksnē, tas ir, ja elektroni no saules nāk uz zemi perpendikulāri zemes magnētiskai asij. Šādus saules stāvokļa brižus var astronomiski noteikt uz priekšu, un izrādās ka tad tiešām atbalsi labi dzirdami.

Viss tas liek domāt, ka Störmera teorijai tiešām ir reāls pamats un ja tas tā ir, tad, no otras puses, radioamatieri, novērojot ūko vilņu „atbalsus“ no pasaules telpas, var dot vērtīgus norādījumus par elektronu strāvām pasaules telpā, kā arī par pēdējās uzbūvi.

K. S.



Esiet moderni zināšanās un baudā;

izmēģiniet aparātus, kas Jums atļauj iztikt bez anodbaterijām un bez akumulātoriem.

Neaizmirstiet, ka

LOEWE RADIO


gramofonu pastiprināšanas ierīce, vakuumblokkondensātors, megoms u. c. piederoumi ir modernākais radio technikā.

Demonstrē katrā laikā. Pieprasiet prospektus, cenas.

Izdevigi maksāšanas noteikumi.

Generalpārstāvis T/N PAULS ROMĀNS

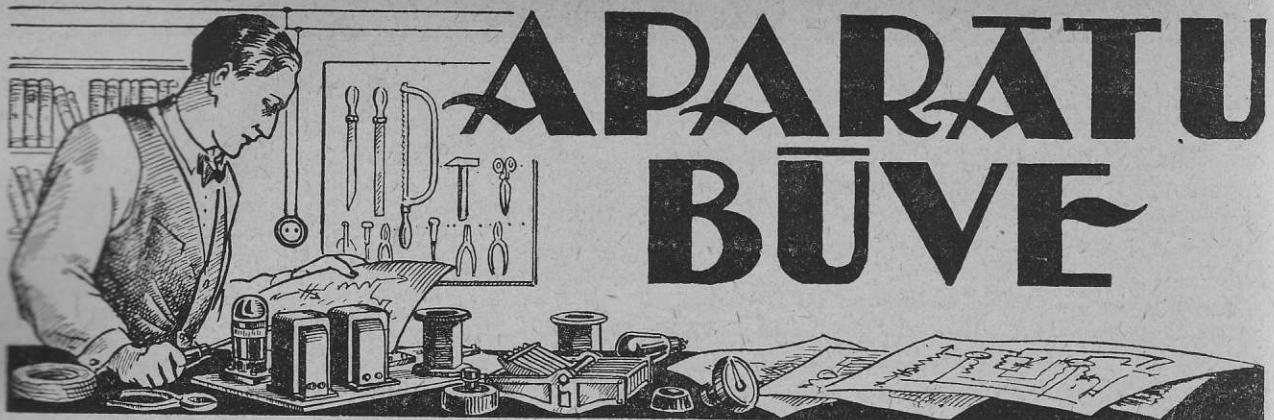RĪGĀ, Marijas ielā 35. Tālr.: 2-8-0-4-0; 2-0-9-4-7.




Moderns četrlampiņu tīklstrāvas uztvērējs.

Tīklastrāvas aparāti patreiz sāk strauji iekarot sev pilsoņu tiesības radioklausītāju pašaulē, un bija arī pēdējais laiks, jo bateriju aparāti ar lielāku lampiņu skaitu ir pārāk neekonomiski.

Kaut gan apgaismošanas tīkla izmantošana radiouztvērēju vajadzībām teorētiski ir pilnīgi atrisināts jautājums, šī jautājuma izvešana praksē bieži atduelas uz zināmām grūtībām. Galvenās no tām ir tīkla blakustrokšņi un tīkla spraiguma svārstības.

Pilsētā, kur tīkla spraigums ir puslīdz konstants un svārstības varbūt tikai 2—5% robežās, blakus trokšņi vēl samērā viegli izslēdzami.

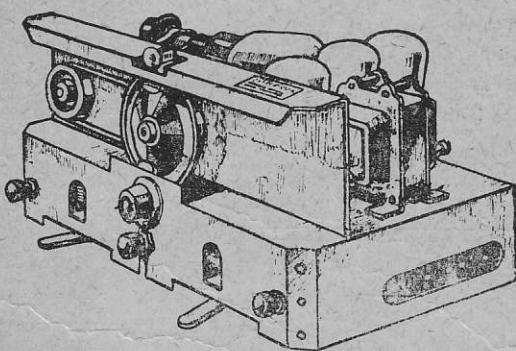

Zīm. 1.


Turpretim lauku tīklos spraiguma maiņas jau ir daudz lielākas un ja te arī izdodas izfiltrēt blakustrokšņus, spraiguma maiņas atstāj sliktu iespāidu uz maiņstrāvas lampiņām, kuļas pret paugstinātu spraigumu ir ļoti jūtīgas un ātri zaudē pastiprināšanas spējas. Lai šāda „pseudo-fadinga“ parādība nevarētu notikt, kvēlsprāgums nekad nedrīkst pārsniegt 15% no savas normālās vērtības.

Konstruējot šeit aprakstīto aparātu, viss augšā minētais ir nemēs vērā un tādēļ tas strādā labi arī pie samērā nekonstantiem maiņstrāvas tīkliem. Pats aparāts būvēts tā, lai to varētu lietot arī kā bateriju aparātu, tīkla daļa ir pagatavota pilnīgi patstāviga un iebūvēta at-


sevišķā ietverē. Abu daļu, tas ir, aparāta un tīkla daļas savienošana ir it sevišķi vienkārša, un tādēl te arī nevar rasties nekādi kaitīgi induktīvi iespāidi.

Ja tīkls ir sevišķi nekonstants, ja nāk priekšā spraiguma svārstības pāri par 20%, aparātam var pieslēgt papildus kvēlstrāvas izlīdzinātāju — „buferi“. Kā tādu, visvienkāršāk lietot tā sauc. kuproksa taisnotāju, kuru var dabūt ikvienā solidākā radioveikalā.

Lai pilnīgi izslēgtu tīkla blakustrokšņus kā pats aparāts, tā arī tīkla daļa ir iebūvēti metala (skārda) šasijā. Pateicoties tam tīkla daļas elektriskais lauks ir pilnīgi ieslēgts un nevar darīt nekādu iespāidu uz uztvērēju. Šāds būves veids izrādījis ļoti lietderīgs un tas sāk arvien vairāk izplatīties. Radioamatierim, kas pieradis pie tradicionēlās ebonita vai trolita priekšplates un koka pamatlēļa, šāda viscaur metaliska aparāta būve no sākuma, protams, radīs zināmas grūtības, bet tās var pārvarēt: vajaga tikai iemācīties rikoties ar skārda šķērēm un ar lodāmuru. Sliktākā gadījumā, ša-

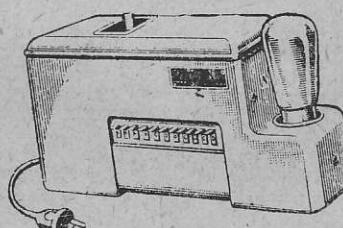

Zīm. 2.

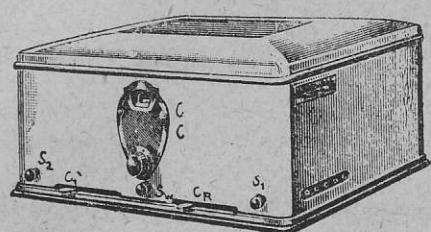

Zīm. 3.

siju, tīkla daļas ietveri un kaseti var likt pagatavot.

Viss uztvērējs tā tad sastāv no metala šasijā iebūvētā komplekta aparāta (1. zīm.), no


tīkla dajas (2. zīm.) un no metala (skārda) kastes — kasetes, kurā var ievietot kā uztvērēja šasiju tā arī tīkla daļu, kas tā tad atbilst agrako aparātu ārejai koka kastei.

S ch ē m a.

Aparāta schēma redzama 4. zīm., tīkla dajas schēma — 5. zīm. Antenā pienākošās svārstības iziet cauri vilņu filtram LC un vai nu tieši vai caur kondensātoru C_A nonāk aizsarg-


Aparāta sastāvdalū dimensijas.

L . Šūniņspole ar	C_4	. 2000—5000 cm.
	apm. 50t.	C_A 100 cm.
C	C_1 500 cm.
W	C_{B1} , C_2 , C_{B3}	1 MF.
C'_1	C_2 500 cm.
C_3	C_R 500 cm.
C_{g1}	W_{g1} 2 megomi
Nt	W_{A2} 0,1 megoms
W_{g2}	C_{g2} 2000 cm.

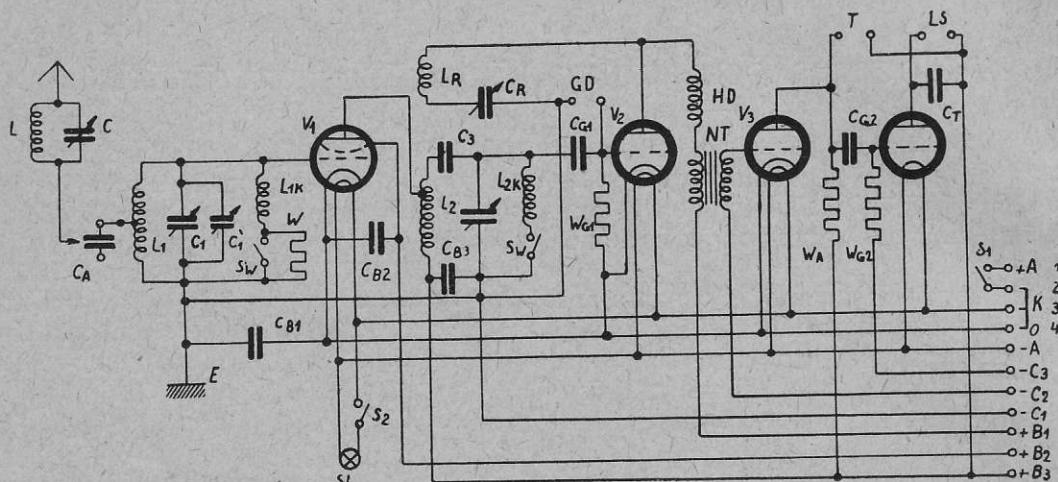

Zīm. 4.

tīkliņa lampiņas V_1 tīkliņa kontūrā L_1C_1 . No aizsargtīkliņa lampiņas anodkontūra pastiprinātās augstfrekventās svārstības ar noskaņota kontūra L_2C_2 palīdzību tiek pārnestas uz nākošās lampiņas tīkliņu, kura darbojas kā audions. Lai svārstības būtu intensīvākas, V_2 anodkontūrā ievietots induktīvi-kapacitatīvas saites

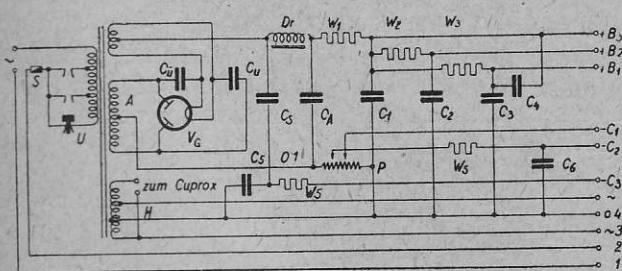


Zīm. 5.


kontūrs $L_R C_R$ un augstfrekvences drosele AD. Audionam seko viena zemfrekvences pastiprinātāja pakāpe ar transformatoru, un aiz tās — viena pretestības pastiprinātāja pakāpe.

Pāreja no gariem uz īsiem vilņiem ir ļoti vienkārša: ar slēdzeju S_w spolēm L_1 un L_2 piešķēdz paralēli spoles L_{1k} un L_{2k} .

Augstfrekvences droseli var pirkst gatavu vai arī tās vietā lietot parastu šūniņspoli, ar 150—200 tinumu. Spoļu pagatavošanu apskatīsim nākošā nodaļā.

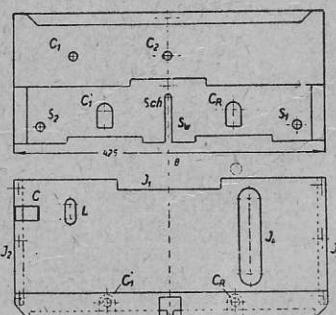


Zīm. 6.

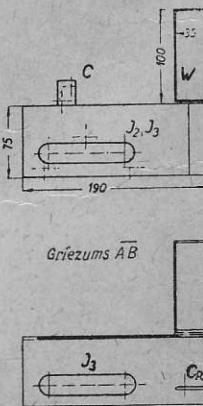


Š a s i j a.

Šasija pagatavojama no apmēram viena milimetra bieza skārda pēc 6. zīm. dotiem mēriem. No izolācijas materiala pagatavotas vienīgi pieslēgu līstites I₁, I₂, I₃ un lampiņu līste I₄. Arī vilņufiltru spoles L ligzdīnas jāizolē no šasijas. Šasijas augšējā vertikālā daļā iestipri-

nāti kondensatori C_1 un C_2 , kuri savā starpā saistīti ar pārnesuma lenti, kā tas redzams 1. zīm. Griežot kondensatoru C_1 tā tad griezīs arī C_2 . Kondensatori C'_1 un C_R ir piestiprināti pie austiņām, kas izstancētas šasijas priekšējā sienā un ieliekta uz iekšpusi. Pie šo kondensātoru asim piestiprinātas sviras, kurās caur izgriezumiem šasijā un kasetē iznāk ārpusē un ar kuļu palīdzībū var mainīt kondensātoru kapacitāti. (Skat. 7, un 12. zīm.) C'_1 ir neutrodons ar 100 cm. kapacitāti, bet C_R ir kondensātors ar cietu dielektriķi. Šasijas

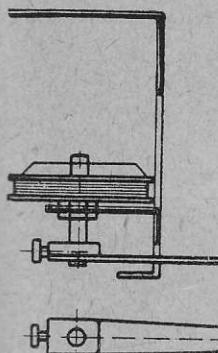


Zīm. 7.

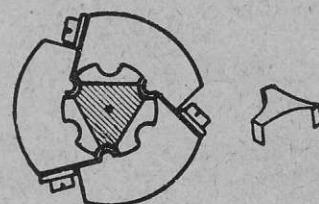

Zīm. 8.

vidējā spraugā Sch iestiprināts pārslēdzējs S_w , ar kuļu var pārslēgties no gariem uz īsiem vilniem. Pārslēzēja pagatavošanas veids redzams 8. zīm.


Uz šasijas horizontālās plates piestiprināts U-veidīgi izliekts skārda leņķis, kondensātora C iestiprināšanai, spoles L ligzdiņas, aluminija leņķis, pie kuļa pieskrūvēts aizsargtikliņa lampiņas V_1 pamats, un beidzot — zemfrekvences transformātors T_N . Izolācijas listītē I_4 , kuļa

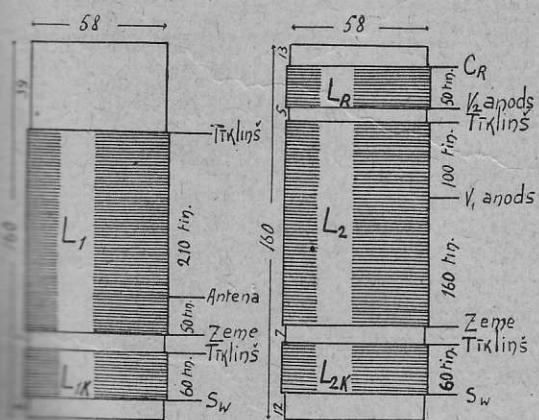

Zīm. 9.

pieskrūvēta zem horizontālās plates izgriezuma, ievietotas lampiņu V_2 , V_3 un V_4 ligzdiņas. Zem izgriezuma, kas atrodas plates pakalējā malā, pieskrūvēta otra ebonita listīte I_1 , kuļā jelaistas 11 skrūves, ar lodaustiņām apakšā un uzgriežņiem augšā. Visu šo daļu sakārtojums


uz plates virspuses skaidri redzams 11. zīm. un arī 13. zīm. plānā. Visas pārējās aparāta

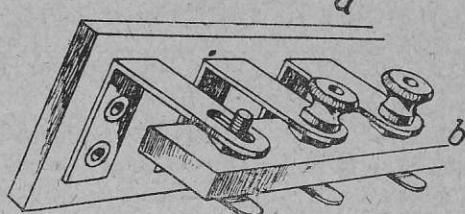

Zīm. 10.


daļas piestiprinātas pie horizontālās šasijas plates apakšējās pusēs (sk. zīm. 12. un arī savienojumu plānu — zīm. 14.). Spoļu cilindri novietoti abos galos, paralēli šasijas sānu mālām. Visas uztvērēja spoles, izņemot L, ir uztītas uz diviem pertinaksa cilindriem (garums 160 mm, diametrs 58 mm), no 0,3 un resnas emaljētu drāts, L_1 un L_{1K} uz viena, L_R , L_2 un L_{2K} uz otra. Spoļu uztīšanas veids, tinumu skaits un pieslēgšana redzama 9. zīm.

Tā kā abi spoļu cilindri atrodas tālu viens no otru un ir šķirti no aizsargtikliņa lampiņas ar skārda sienu, nekādu induktīvu traucējumu nav un var pat skaluma uzlabošanas dēļ otrās

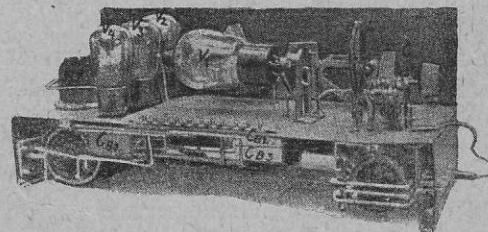

Zīm. 11.

lampiņas anodkontūru reģenerēt. Spole L_R kuļa nosakā reģenerācijas lielumu, dimensioņēta tā, lai pie parastiem vidēja garuma vilniem aparāts strādātu vēl pilnīgi stabili. Lai stabilitāte nezustu arī pie gariem vilniem, gaļo vilņu spolei L_1 paralēli pieslēgta ar spoli L_{1K}

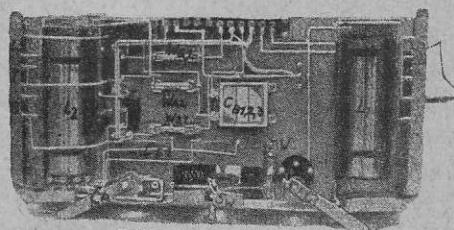

Zīm. 12.

savienotā pretestība W, kuļa daļu no reģenerētās enerģijas kompensē un tādā kārtā rada stabili stāvokli. Pārslēdzoties uz īsiem vilniem šī pretestība tiek izslēgta.


Starp abiem spoļu cilindriem piestiprināti visi blokkondensātori (C_{B1} , C_{B2} un C_{B3}) salikti

cits uz citu), visas pretestības un augstfrekvences drosele HD (pie spoles L₂). Lai savienotu daļas, kas atrodas virs un zem šasijas

ma un to var pēc vajadzības pārmainīt. Ga-

dījumos, kad nav vajadzīga liela selektivitāte,

spoli L var pavisam izņemt un kondensātors.

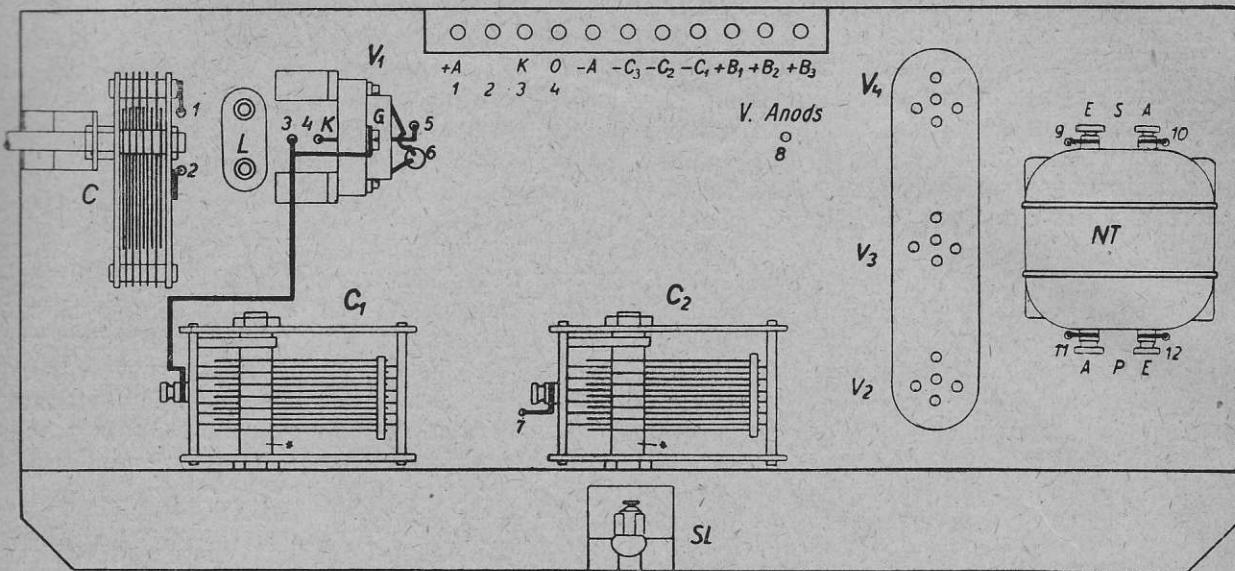

Zīm. 13.

horizontālās plates, pēdējā attiecīgās vietās iz-

urbti caurumiņi, kuri 13. un 14. zīm. atzīmēti

ar arābu cipariem.

Šasijas sānu malās, zem izgriezumiem, pie-

stiprinātas ebonita līstītes I₂ un I₃. I₂ satur


C tad darbosies kā sērijas antenas konden-

sātors.

Kā schēmā un klāt pieliktos zīmējumos re-

dzams, šasijā vēl iebūvēti divi izslēdzēji, kurus

vēl neesam apskatījuši. Labā stūri, apakšā,

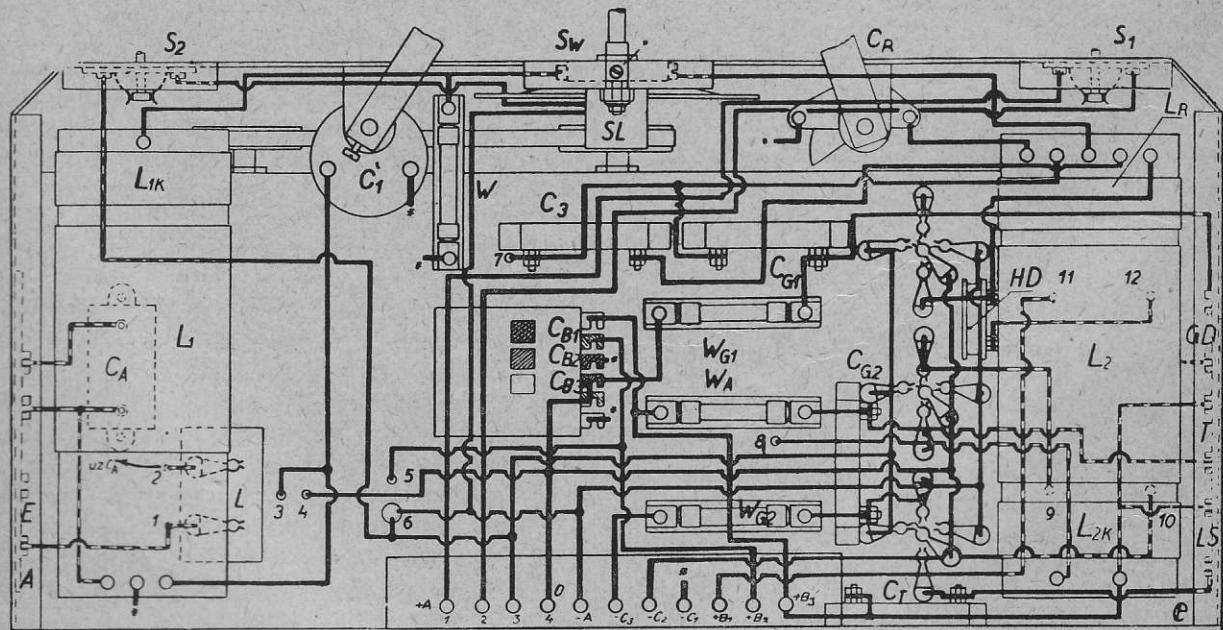

Zīm. 14.

antenas un zemes ligzdiņas un vēl divas ligzdi-

ņas, kurās pēc vajadzības ievietojams banans,

ar lokamu vadu, no spoles L, tādā kārtā ie-

slēdzot vai izslēdzot kondensātoru C_A. Spoles

L lielums atkarājas no uztveramo vilņu garu-

atrodās izslēdzējs S₁, kvēlstrāvas izslēgšanai,

bet kreisā stūri izslēdzējs S₂, kurš izslēdz kvēl-

strāvas kontūrā paralēli ieslēgtu 4-voltu kvēl-

lampiņu SL. Šī lampiņa novietota šasijas vēr-


titālās sienas W (6. zīm.) augšējā izgriezumā,

tieši virs kondensātora C_2 skalas un noder šīs skalas apgaismošanai. Vienkāršības dēļ šo lampiņu var, protams, arī neievietot, tad izslēdzējs S_2 atkrit.

Atsevišķo daļu savienošanā, nemot vērā 13. un 14. zīm., nekādas grūtības nevar rasties. Savienojumu vadiem, vismaz tiem, kas iet cauri šasijas platei, jāuzvelk izolācijas caurule. Tā kā aizsargtīkliņa, lampiņa V_1 it sevišķi jūtīga ir pret palielinātu kvēlstrāvu, viņas kvēlkontūru der izgatavot no nikelina drāts.

Tīkla daļa.

Arī tīkla daļa pilnīgi ieslēgta skārda ie-tverē, kuļas pagatavošanas veids redzams 2. un 15. zīm. Ietvere pagatavojama tik liela, lai tā tieši iejetu uztvērēja kasetē, kopā ar aparāta šasiju. Visas daļas uzmontētas uz tiltu b (15. zīm.), kuļa izskats skaidri redzams 16. zīm. Tulta virspusē novietots transformātors Tr un drosele Dr. Ne transformātoru, ne droseli

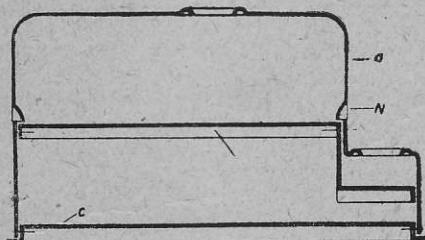

Zīm. 15.

labu pagatavot pašiem nav iespējams un tie jāpērk gatavi. Transformātora primārā spole jābūt pieslēgumiem vismaz 120 un 220 voltu, schēmā apzīmētā trešā pieslēguma 150 voltiem var arī nebūt. Sekundārā pusē tam jādod vispirms 4 volti pie 1 amp., taisnotāja lampiņas kvēlei, tad 2×300 volti, taisnotāja lampiņas anodiem un, beidzot 4 volti pie 3,5 Amp., netieši kvēlinātām maiņstrāvas lampiņām. Pēdējam tinumam var vēl būt pagarinājums priekš 8 voltiem — kuproksa taisnotājam, bet tas nav vajadzīgs obligātoriski.

Tiltā izgriezti divi caurumi, pa kuļiem lices no transformātora un droseles poliem iet uz pārejām, tilta apakšpusē piestiprinātām daļām. Tulta pirmā pakāpē (16. zīm.) ir izgriezums, zem kuļa piestiprināts taisnotāja lampas V_2 pamats.


Zem tilta augstākās daļas piestiprināti kondensātori C_s , C_A un C_{1-5} un pretestības W_{1-5} un P , bet zem taisnotāja lampiņas pa-

mata kondensātori C_U . Bez tam, tilta vienos sānos piestiprināta ebonita plāksnīte, pie kuļas pieskrūvētas 11 lenkī saliektais austiņas, ar caurumiņu galā. Pie šīm austiņām jāpievieno 11. 5. zīm. schēmā redzamie izejas vadi. Ar šo austiņu palīdzību ļoti vienkārši izdarāma arī uztvērēja savienošana ar tīkla daļu: vajaga tikai tīkla daļu novietot kasetē tā, lai viņa pieslēgu austiņu caurumiņos iejetu aparāta pieslēgu listes I_1 skrūves (10. zīm.).

Tīkla daļas atsevišķa sastāvdaļu dimensijas ir sekošas:

C_B	3000 cm	C_1	2 MF
C_A	2 MF	P (poten-	
C_{1-5}	1 MF	ciometrs	600 omu
Dr	20 Hy	W_1	1000 omu
W_2	250000 omu	W_3	300000 omu
W_s	100000 omu	W_5	100000 omu
C_s	4 MF		

Savienojumi izdarāmi pēc 5. zīm. schēmas, ar maiņstrāvas lici. Tad gatavo tiltu no apakšas

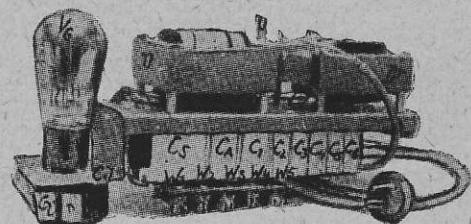

Zīm. 16.

ievieto vākā (zīm. 15.) un saskrūvē abus kopā. Beidzot vēl apakšā iebīda pamatu c , un tīkla daļa ir gatava. Ārpusē paliek tikai dakša ar pievadu, transformātora primāram tinumam, primārā tinuma pārslēdzējs uz 120 un 220 voltiem U (16. zīm.) un liste ar pieslēgu austiņām. Tad tīkla daļu kopā ar aparātu ievieto kasetē un, kā jau augšā minēts, savieno abus kopā. Pieslēdzot aparātam antēnu un zemi un ievietojot tīkla dakšu apgaismošanas strāvas, sienas kontaktā, aparāts būs jau gatavs uztvēršanai, ja tikai būs ieslēgts slēdzējs S_1 .

Ja aparātam vēlās pievienot baterijas, tīkla daļa jāizņem ārā un pie pieslēgu listes jāpievieno attiecīgo bateriju pievadi, iepriekš savstarpīgi savienojot pieslēgu skrūves 2—3—4.

Pat ar metri gaļu antēnu šeit aprakstītais uztvērējs dod skaļruni specīgākās Eiropas stacijas, bet pie āra antēnas — dzirdamas un viena no otras labi atdalāmas jau gandrīz vietas stacijas.

E. M.

Vienkāršs vienlampiņas zemfrekvences pretestību pastiprinātājs.

Rīgas uztveršanai skaļrunī, Rīgā un viņas tuvākā apkārtnē, diezgan bieži tiek lietots kristaldetektoru aparāts ar vienlampiņas zemfrekvences pastiprinātāju. Parasti lietotais pastiprinātājs ir ar transformātoru. Ja transformātors ir labs (ar gandrīz taisnu raksturlikni), tad rezultāts ir labs — liels skaļums un tīra skaņa. Tikai tāds transformātors ir arī dārgs. Bet ir vēl otrs zemfrekvences pastiprinātāju tips — ar pretestībām. Šis tips, dažādu iemeslu dēļ, ir palicis mazliet novārtā. Salīdzinot to ar transformātoru pastiprinātāju, viņam ir i savī trūkumi i savas priekšrocības. Skaluma zinā pretestību pastiprinātāji ir mazliet vājāki, bet starpība nav tik liela, lai viņu neatsvērtu šo pastiprinātāju pārākums skaņas tīrumā un aparāta lētuma ziņā. Literātūrā parasti sastopami pretestību pastiprinātāju apraksti, ar vairākām lampiņām (tādus pastiprinātājus parasti lieto arī radiofona raidstacijās, mikrofona strāvas pastiprināšanai, jo tur vajadzīga pēc iespējas mazkroplopa pastiprināšana), bet pretestību pastiprinātāju var izgatavot arī ar vienu lampiņu, un pie tam — atsevišķas vienības veidā, tā ka viņu var pievienot pie jau esošā kristaldetektora vai arī lampiņu aparāta. Šāds aparāts strādās tikai mazliet klusāk par transformātora pastiprinātāju, bet par to skaņas tīrums būs daudz lielāks un, galvenais, viņu var uzņūvēt gandrīz par velti. Ja pat visas vajadzīgās daļas ir jāpērk, i tad izdevumi būs niecīgi, — parasti radioamatiera vecu lietu kastē atradīsies kādi veci blokkondensātori, augstomīgās pretestības, kāds lampiņu pamats un kvēlreostāts, kas pēc izmēģināšanas var izrādīties derīgs šāda aparāta būvei, — tad tāds aparāts iznāks par velti.


Pastiprinātāja galvenā sastāvdaļa ir pretestība R (skat. klātpieliktā schēmā), kurās viens gals ir savienots ar lampiņas tīkliju un otrs — ar anoda baterijas polu. Pretestības gali ir savienoti arī ar pieslēgām a un b , pie kurām pieslēdz vadus, uz uztvērēja telefona ligzdām.

No uztvērēja pienākošās sprauguma svārstības, no pretestības R galiem, pāriet uz lampiņas tīkliju un kvēldiegū, jo punkts b , caur anoda bateriju, ir savienots arī ar kvēldiegū. Paraleli pretestībai R ir ieslēgts blokkondensātors C .

Viņa uzdevums — laist cauri augstās frekvences strāvu, kas tek detektoru lampiņas anoda ķēdē, kurai cauriešana pa pretestību R var būt apgrūtinoša, kas savukārt var slīkti

atsaukties uz pastiprinātāja darbību. Tīklija kondensātors C_t aizsprosto ceļu uz tīkliju augstam anodbaterijas potenciālam. M — pretestība negatīvo elektronu novadišanai no tīklija.

Pretestību un kondensātoru lielumu grūti iepriekš pateikt. Tādēļ atsevišķas daļas vislabāk samontēt tā, lai vienkārši un ērti viņas varētu pārmainīt. Tas ir iespējams, ja pretestībām un kondensātoriem aparātā ierīkotas ligzdas, kurās viņus vienkārši var iespraust. Kādā veidā tas izdarāms — redzams aparāta montāžas zīmējumā. Aparāta pamatdēliša liebums apmēram 160×160 mm. Tikpat liels ir priekšējais dēlītis. Abus var nemit no finiera.

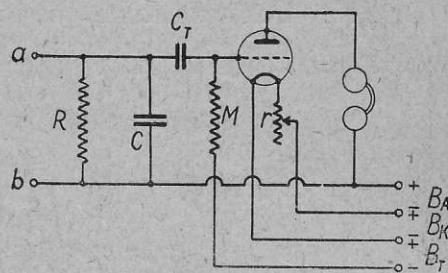

Zīm. 1.

Lai pievienotu pastiprinātāju uztvērējam, pieslēgas a un b savieno ar uztvērēja telefona ligzdām. Ja aparātu pievieno kristaldetektora aparātam, tad nav no svara, kādā kārtībā pastiprinātāja pieslēgas pievienotas uztvērēja telefona ligzdām. Turpretī, ja pastiprinātāju pieslēdz lampiņu uztvērējam, tad vajadzīgs ievērot zināmu kārtību, citādi aparāts nestrādās. Šīnī gadījumā pastiprinātāja pieslēgu a vajaga savienot ar to uztvērēja telefona ligzdu, kura ved uz uztvērēja lampiņas anodu, bet pieslēgu b ar to telefona ligzdu, kura savienota ar anodbaterijas polu, jo pretējā gadījumā uztvērēja lampiņas anodstrāva ies tieši pa vadu $b + B$ uz anodbateriju, nemaz neiejot pastiprinātājā, pretestības R galos nebūs sprauguma svārstības un pastiprinātājs nestrādās. Jāatzīmē, ka nepareizs pastiprinātāja pievienojums uztvērējam neizsauc nekādus išus savienojumus, tāpēc ir aparātam pilnīgi nekaitīgs. Viņš tikai nestrādās. Uztvērējam un pastiprinātājam var būt kopīgas anoda un kvēlbaterijas, tādā gadījumā anodbateriju var pieslēgt tikai pie uztvērēja, jo līdz ar to arī pastiprinātājs būs pieslēgts pie viņas.

Aparāta konstrukcija dod iespēju izmēģināt dažādas atsevišķas pastiprinātāja daļas, lai

sasniegtu vislielāko skalumu un labāko tīrumu. Pirmām kārtām, vajaga atrast piemērotu pretestību R. Vislabāk pastiprinātājs strādā ar pretestību R ap 200.000 omu, bet atkarībā no daudziem blakus apstākļiem viņas vislabākais lielums var svārstīties no 50.000—1000.000 omu. Vajadzība piemērot pretestību R tiek izsaukta ar no tam, ka bieži vien starp pretestības īsto lielumu un to, kas uz viņas ir uzrakstīts, ir diezgan liela atšķirība. Bieži vien pretestība ar uzrakstu 200.000 omu patiesībā ir 50.000 omu, vai atkal 1 megomu liela.

Vislabākais pretestības lielums var būt atkarīgs arī no tam, vai pastiprinātājs ir pieslēgts pie kristala vai lampiņu aparāta. Tādēļ labāk izmēģināt.


Blokkondensātora C lielumu arī vajadzīgs piemērot, bet vispirms jānoskaidro jautājums, vai viņš vispārīgi ir vajadzīgs. Ja uztvērēja telefona ligzdas ir jau bloķētas ar kondensātoru, tad kondensātors C var izrādīties lieks. Ja turpretim ar viņu uztveršana izrādās labāka, tad vajaga atrast viņa vispiemērotāko lielumu. Tuvēns C lielums var būt ap 1000 cm. Tālāk vajaga atrast piemērotus C un M. C apmēra lielums — arī ir ap 1000 cm, M — 2 megomi.

Vislielāko iespēju uz pastiprinātāja darbību atstāj pretestība R, tādēļ viņu izmeklēt visrūpīgāk, tad svarīguma kārtībā nāk tīkliņa kondensātors C_t, tad novadpretestība M, un beidzot — vismažāk svarīgais ir kondensātors C. Lampiņas kvēreostāta r pretestība, atkarībā no lietotās lampiņas ir ap 20—25 omu.

Pastiprinātājam ir ierikotas divas pieslēgas, + un — B_t tīkliņa negatīvā priekšspraiguma pieslēgšanai. Šis priekšspraigums arī ne katru reizi ir vajadzīgs. Loti bieži pastiprinātājs strādā visskaļāk un vistīrāk bez tīkliņa baterijas B_t un pat tad, kad + un — B_t nav savā starpā savienoti. Citu reizi labāk ir, ja

+ un — B_t ir savienoti īsi. Beidzot, dažreiz tīkliņa baterija uzlabo pastiprinātāja darbību.

Tādā gadījumā vajaga atrast vislabāko priekšspraigumu. Parasti viņš ir 3—4 volti liels (parastās kabatas lampiņas baterija).

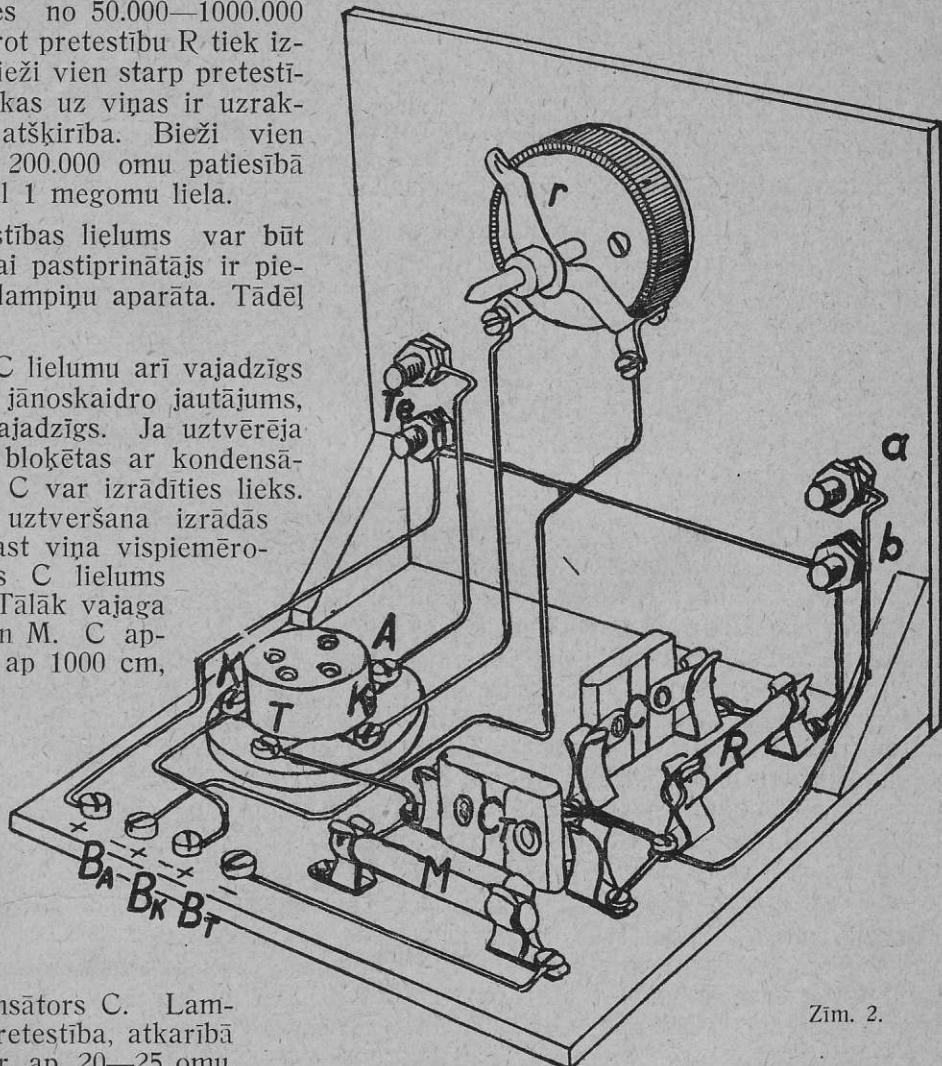

Zīm. 2.

Beidzot — par anodbateriju. Vislabāk pastiprinātājs strādās ar anodspraigumu 150—200 voltu. (Kā jau visi zemfrekvences pastiprinātāji). Pie šādiem spraigumiem var dabūt vislielāko skalumu, bet arī pie parastiem 60—80 voltiem darbība būs laba.


L. K.

Push-Pull pretestības pastiprinātājs.

Zemfrekvences pastiprinātāja pakāpēm parasti piegriež pārāk maz vēribas, tās būvē pēc nedaudziem, vispār pieņemtiem paraugiem, galvenā kārtā ar transformatoru saiti, jo tā dod lielāku skalumu kā pretestības saite. Bet kā jau lasītājs, droši vien, zinās, ktrs trans-

formators (izņemot varbūt dažus fabrikatus, kuŗi toties atkal maksā nežēligu naudu) zināmā mērā kroplo skaņu un tādēļ reprodukcija ar vairākkārtīgu transformatoru pastiprinātāju nav sevišķi ideala. Ir tiesa, var ar transformatoriem panākt nevainojamu reprodukciju,

tikai tad jālieto tā sauc. push-pull saslēgums. Push-pull schēmai ir divas priekšrocības: viņa nekroplo skaņu un dod arī iespēju, ar parastām lampiņām dabūt ļoti lielu enerģiju, pilnīgi pietiekošu, lielu skaļrunu iedarbināšanai. Bet viņai ir arī viens trūkums, kurš dažreiz pilnīgi atsver visas viņas labās īpašības, proti: augstā cena! Ir vajadzīgi specieli push-pull transformatori, ar vidus atzarojumu, un tie pagaidām ir vēl ļoti dārgi. Ar to arī varbūt izskaidrojams tas, ka pie mums push-pull pastiprinātāji nav ieguvuši sevišķu lielu popularitāti.

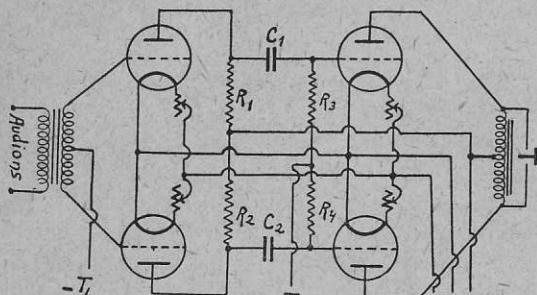

Zim. 1.

Bet lieta galu galā nav tik traģiska, jo izrādās ka divpakāpju push-pull pastiprinātāju var ievērojami palētināt, pie kam tas itneko nezaudē no savām pastiprināšanas spējām un reprodukcijas kvalitātes. Cenas ziņā šādi pārveidots pastiprinātājs izmaksā tikpat daudz kā parasts divlampiņu pastiprinātājs ar labiem transformatoriem, bet skaņas stipruma un tīruma ziņā — tas pēdējo tālu pārspēj.


Pastiprinātāja schēma redzama 1. zīm. Pārveidojums, salīdzinot to ar parasto push-pull schēmu, ir tas, ka otrā pakāpē, dārgā transformatora vietā, ir nēmtas augstomu pretestības, kurās var dabūt par nieka naudu. Bez tam, nav nēmts otrā pakāpē arī izejas transformators un tā vietā ievietota drosele. Vajadzīgs tā tad ir viens vienīgs transformators ar atzarojumu sekundārā tinuma vidū.

Pastiprinātāja darbība visā īsumā ir šāda: audiona iztaisnotās svārstības, kurās iet caur transformatora primaro tinumu (primarais tinums ieslēgts audiona telefona vietā), inducē sekundārā tinumā maiņspraigumu, un tā ka sekundārā tinuma gali savienoti ar pirmās pakāpes abu paralēli saslēgto lampiņu tīkliņiem, katrā acumirklī vienas lampiņas tīkliņa spraigums būs pretējs otras lampiņas tīkliņa spraigumam. Piem., ja vienam tīkliņam būs vislēlākais pozitīvais spraigums, otram būs vislēlākais negatīvais spraigums u. t. t. Tā ka abu lampiņu anodi ar kopējo anodbateriju savienoti caur augstomu pretestībām R_1 un R_2 , tad arī šo pretestību anodu galos būs pretējs spraigums, kurš cauri kondensatoriem C_1 un C_2 tiek

novadīts uz arī paralēli saslēgto otrās pakāpes divu lampiņu tīkliņiem. Tādēl arī šo lampiņu anodiem būs pretējs spraigums, bet tikai jau daudz lielaks kā pirmā pakāpē, jo uz otrās pakāpes lampiņu tīkliņiem iedarbojas jau pastiprināts spraigums. Līdzspraigums, ko dod anodbaterija, abiem anodiem ir vienāds, un tādēl, savienojot tos caur droseli ar paralēli piešķirtu skaļruni, pēdējam cauri nekāda līdzstrāva neplūdis, bet cauri ies tikai anodu maiņspraiguma radītā strāva — citiem vārdiem — pastiprinātās audiona svārstības. Tā tad šādam pastiprinātājam piedevām ir vēl tas labums ka atkrit skaļruna līdzstrāvas filtrēšana, jo, kā zināms, anodkontūra līdzstrāvai caur skaļruni ejot arī rodās kroplojumi.

Pastiprinātāja būve ir ļoti vienkārša, tikai augstā pastiprinājuma dēļ ļoti jāsargās no magnetiskām un kapacitativām saitēm. To var panākt novietojot visas sastāvdaļas pilnīgi simetriiski un vedot savienojumu vadus tikai uz vienu pusī, neatgriežoties ar tiem atpakaļ uz iepriekšējām sastāvdaļām. Bez tam negatīvais kvēlkontūra pols jāpievieno zemei.

Aparāta konstruktīvais izdevums redzams 2. zīm. Sastāvdaļas piestiprinātas pie apm. 20×30 cm liela pamatdēla, un ebonita priekšplatē ielaistas tikai ligzdiņas, transformatora ieejai (primarais tinums), bateriju pieslēgšanai un skaļrunim. Bez tam tur var iestiprināt visu četru lampiņu kvēkreostātus. Lai pastiprinātāja cenu vēl vairāk pazeminātu, kvēkreostātu vietā var lietot daudz lētākas konstantās kvēlpretestības, kurās tad novieto uz pamatdēli, līdzās lampiņu pamatiem.

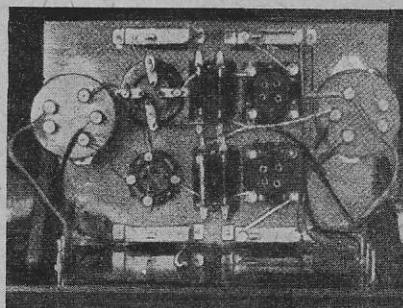

Zim. 2.

Kreisā pusē novietojams transformators (1 : 4 ar atzarojumu, sekundārā tinuma vidū), tad pirmās pakāpes lampiņu pamati, aiz tiem pretestības R_1 un R_2 (1 megoms), kondensatori C_1 un C_2 (6000 cm), pretestības R_3 un R_4 (2 megomi) un otrās pakāpes lampiņu pamati. Kā pēdējā seko izejas drosele ar atzarojumu, vidū. Ja droseles patreiz nav pie rokas, viņas vietā var nēmt arī divu vislētāko transforma-

toru primaros tinumus, sekundaros tinumus atstājot nenoslēgtus.

Pastiprinātāja dotie rezultāti, skaļas tīruma ziņā, apmierina visizsmalcinātākā klausītāja prasības, un tas dod skaļrunī stacijas, kurās audionā ar telefonu tikko sadzirdamas.

Vienīgais minus, ja tā varētu teikt, ir tas, ka vajadzīgs samērā augsts anodspraigums (100—200 volti) un arī enerģijas patēriņš ir


diezgan prāvs. Tādēļ, ja grib aiztaupīt dārgās anodbaterijas, šim pastiprinātājam it sevišķi piemērots ir tīklstrāvas pārveidotājs, kas atļauj anodspraigumu un strāvu ņemt no apgaismošanas tīkla.

Šāda tīklstrāvas pārveidotāja būvi, kas tieši piemērots mūsu pastiprinātājam, aprakstīsim nākošā numurā.

A. H.

Divlampiņu uztvērējs, 50—200 metru gaļiem viļņiem.

50—200 metru gaļu viļņu staciju uztveršana pēc savām īpašībām ir ļoti līdzīga īsto īso viļņu (zem 50 metru) uztveršanai. Tāpēc te grūti strādāt ar augstas frekvences pastiprinātājiem. Vienīgā izeja — lietot regenerātīvo audionu. Visvienkāršākā un visdrošāk strādājošā regenerācija ir ar induktīvo atgriezenisko saiti. Tādēļ arī še aprakstītā aparātā nemeta parastā induktīvās regenerācijas schēma.

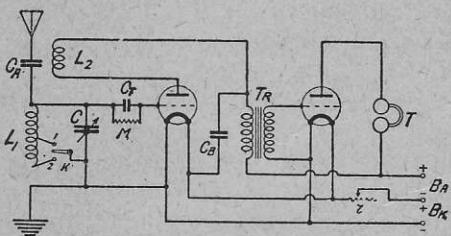

Zīm. 1.

Tā kā staciju jauda, kas strādā 50—200 metru diapozonā, ir maza, tad labākai uztveršanai regenerātīvam audionam pievienota vēl viena zemas frekvences pastiprinātāja lampiņa.

Aparāts, ar antenu savienots caur kondensātoru C_A . Ar šī kondensātora starpniecību iespējams aparātu pievienot kūrai katrai parastai amatierā antenai.

Uztvērēja noskaņojamais kontūrs sastāv no spoles L_1 un maiņkondensātora C . L_2 — atgriezeniskās saites spole. Abas divas spoles cilindriskas. Grozāmā spole L_2 ievietota spoles L_1 iekšienē. L_1 uztīšanai ņem papes vai pertinaksa cauruli 70 mm caurmērā un 60 mm gaļumā. Uz šis caurules uztin 20 tinumus 0,5 mm resnu izolētu vadu. No 15 tinuma ņem atzarojumu uz pārlēdzēju K. Tinot šo spoli cilindra vidū atstāj 15 mm platu joslu bez tiņumiem un katrā pusē no šis joslas uztin pusī no vajadzīgā tinumu skaita — katrā pusē tad iznāk pa 10 tinumu.

Atgriezeniskās saites spoli L_2 tin uz 35 mm resnu un 33 mm gaļu cilindri. Vada caurmērs — 0,1 mm, tinumu skaits — 20.

Spoli L_2 uzstiprina uz ass, kas iet caur noskaņošanas spoli L_1 .

Noskaņojamā maiņkondensātora C maksimālai kapacitātei jābūt 250 cm lielai.

Kā tas redzams zīm. 2. un 4., viņam ir pagarināta ass.

Antēnas kondensātora C_A izgatavošana redzama 3. zīm. Viņu var izgatavot no misiņa vai aluminijs skārda. Neliela atkāpšanās no dotiem samēriem jūtami neatsaucas uz aparāta darbību.


Tīkliņa kondensātora C_1 lielums apmēram 200 cm; vislabāk viņa lielumu izmēģināt.

Blokkondensātora C_B lielums — 1000—1500 cm. Pirmās — audiona lampiņas turētājam jābūt ar mazu kapacitāti — tā saucamam bezkapacitātes turētājam. Otrās — zemās frekvences lampiņas turētājs — parastais.

Zemās frekvences transformātora Tr pārnesums no 1 : 2 — 1 : 5.


Kvēreostāts — atkarībā no lampiņām — 15—30 omu. Novadpretestība M — 4—5 megomi.

Labai aparāta darbībai kondensātora C un atgriezeniskās saites spolei L_2 jāierīko sīknostādišana, kā tas redzams aparāta fotografijā zīm. 2.

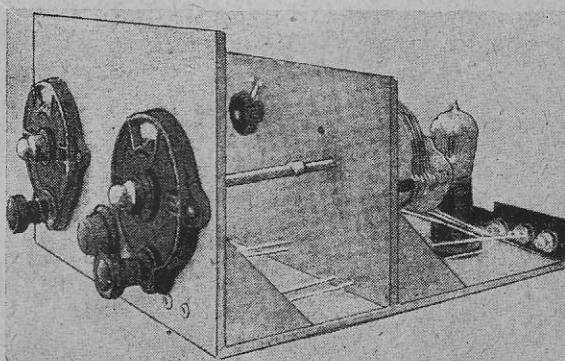

Zīm. 2.


Viens no ievērojamākiem trūkumiem, kas sastopams pie īso un arī pusīso viļņu uztvērē-

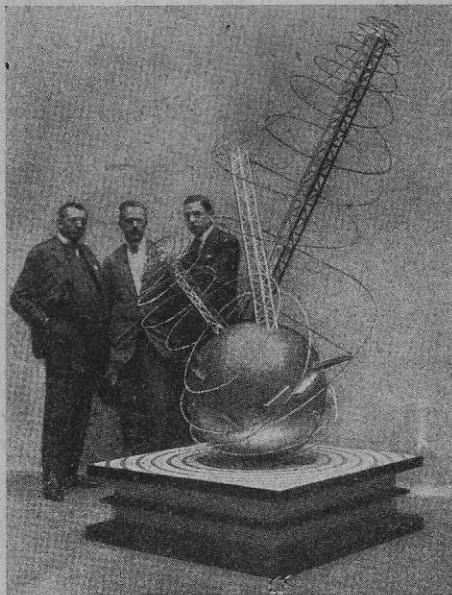• • • **FOTO** —

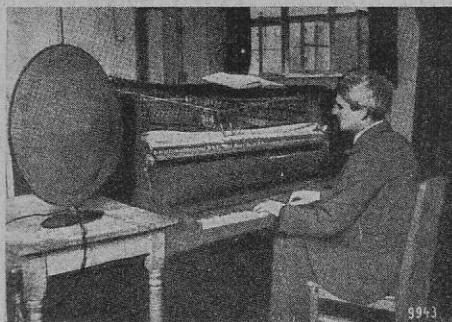
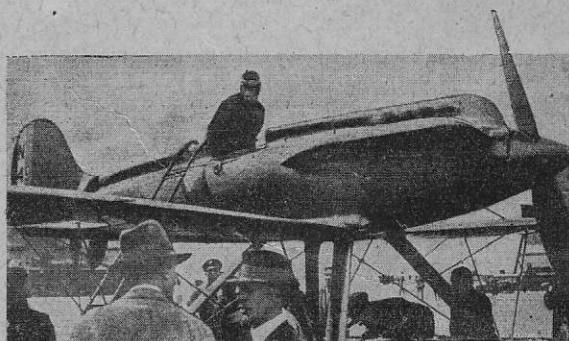
Osvalda Hercoga „Radioplastika“, Berlīnes 6. lielā Radioizstādē. (Vidū autors.)




Krievu „Elektrosvjaz“ laboratorijas termo kvēlbaterija 4-lampiņu uztvērējam. Bateriju silda ar petrolejas lampu.



Dr. Fišers diriģē Tautu Savienības koncertu. (Skat. chronikā)



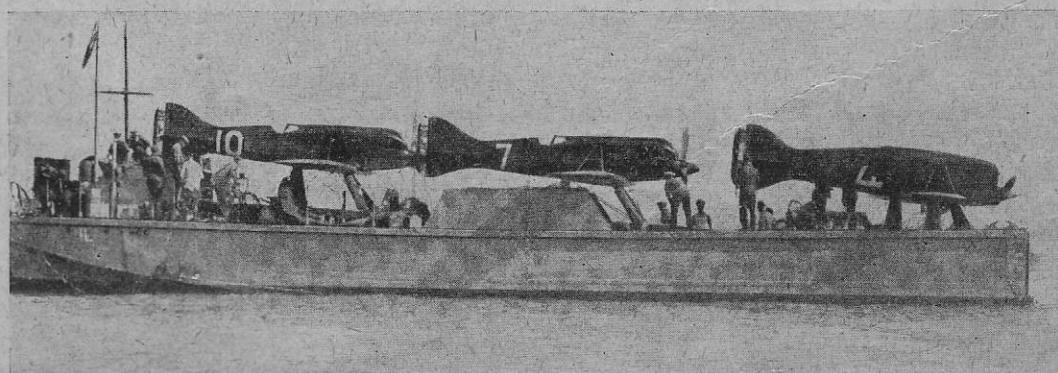
Angļu hidroplans „Supermarine VI“, kuš uzvarēja š. g. Šneidera kausa sacikstēs un pēc tam uzstādīja arī jaunu pasaules ātrumu rekordu 588,8 klm st.




Trīs itālu monoplani, kas piedalījās Šneidera kausa izcīņā.

CHRONIKA. ☺~~~~~~☺

CEPELINA PASAULES LIDOJUMS.

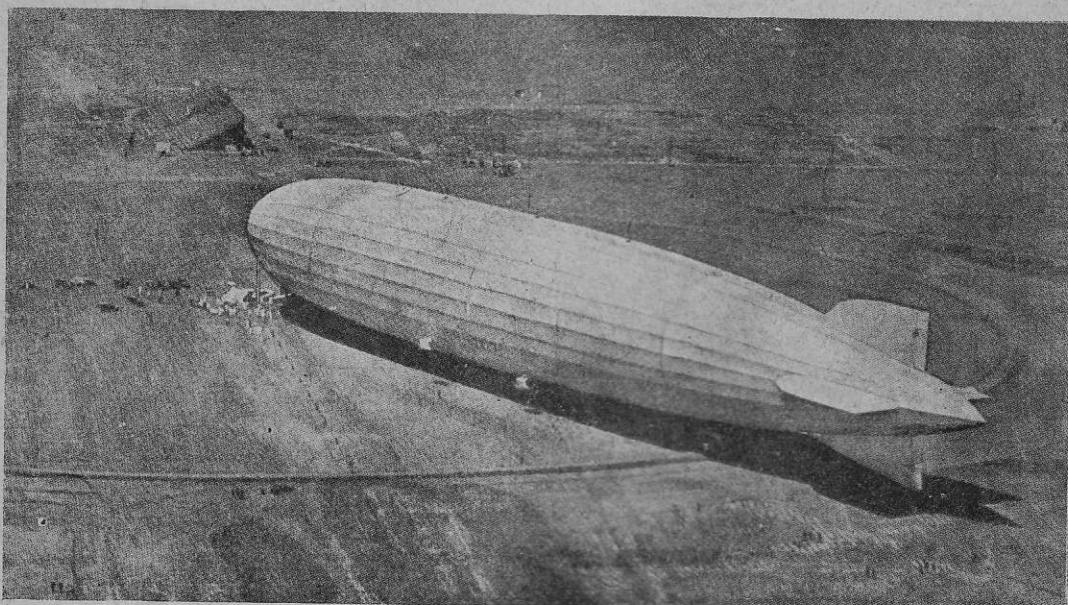


Cepelins pie masta, Los-Anželosā.

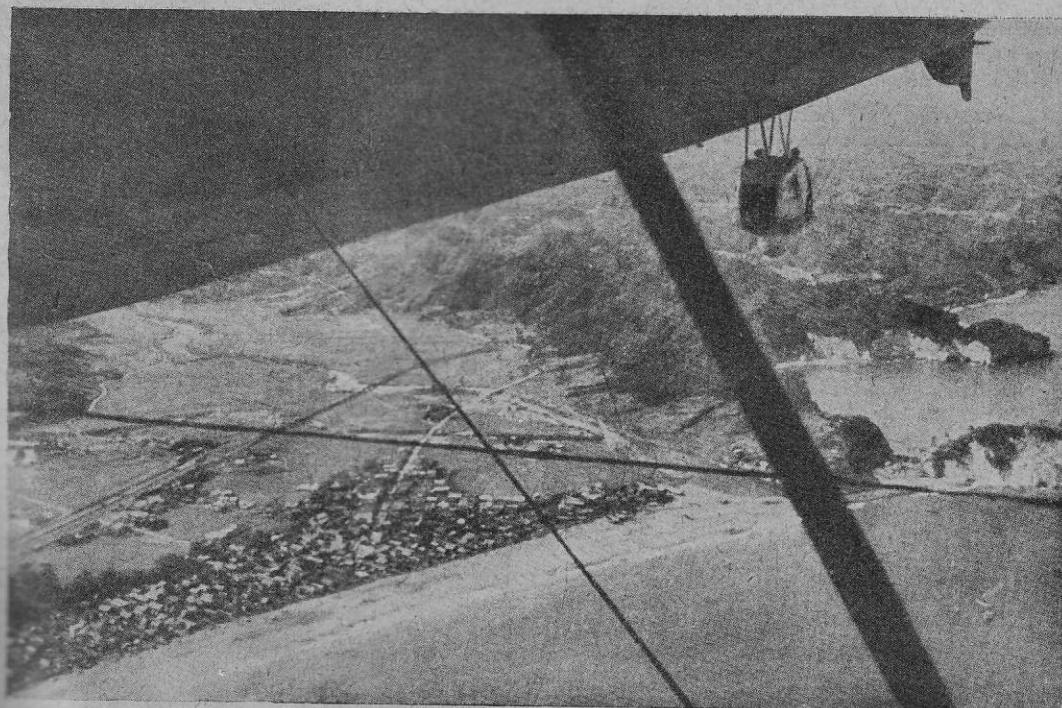

Skats no Cepelina uz Japanas piekrasti.

jiem, ir tas ka roku tuvināšana aparātam jūtami traucē viņa noskaņošanu.

Tāpēc aparāts izbūvēts ar divām priekšējām panelēm. Viņu izbūve, iekārta un samēri

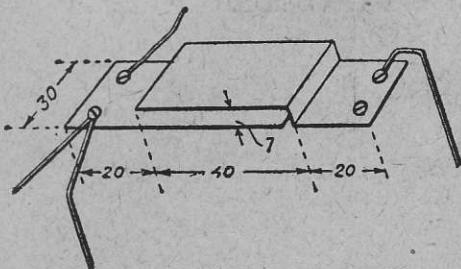

Zīm. 3.


redzami zīm. 2. un 4. Pilnīgi noderīgs materiāls šīm panelēm un arī pamata dēlim ir 6—8 mm biezš sauss parafinēts finieris. Pie pakalnējās paneles piestiprināts kondensātors C un pārslēdzējs K ar diviem kontaktiem 1 un 2, pie kuriem pievienoti spoles L₁ atzarojuma vads un viens viņas gals. Kondensātora C pagarinātā ass un atgriezeniskās saites spoles ass izvestas caur abām divām panelēm.

Pie priekšējās paneles piestiprinātas abas grozāmās skalas, kvēlreostāts un telefona ligzdas.

Roku tuvināšanas iespāda novēršanai, šī priekšējā panele no iekšpuses vai nu apsista ar plānu misiņa skārdu, vai arī aplimēta ar staniolu. Tādā veidā dabūtais ekrans savienots ar zemi.

Regenerātīvais audions ir tik vienkāršs aparāts, ka viņš tūlīt pēc saslēgšanas arī strādā.

Tomēr amatieru uztvērēji parasti regenerē loti slikti, pateicoties mazam anoda spraugu-

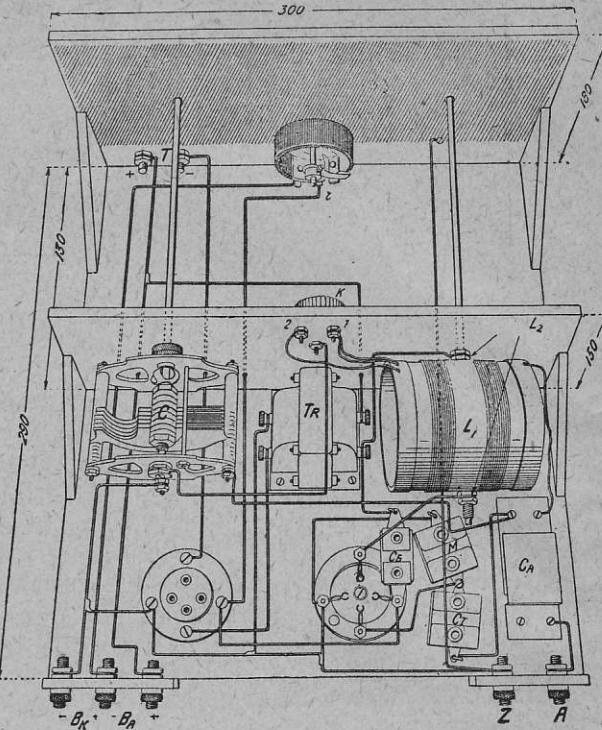

Zīm. 4.

mam un lampiņu nolietošanai. Tādā gadījumā regenerācijas spole ar 20 tinumu var izrādīties par mazu, vajadzēs pietīt vēl 5—10 tinumus.

I. R.

DAKITRON tautas uztvērējs, uztveršanai skaļruni.

Ar maz lidzēklu un pārsteidzošu vienkāršbu pie vislabākiem panākumiem un apmierinātības.

DAKITRON ir pazīstama Daki detektora kombinācija ar vienlampiņu pastiprinātāju, kūrš strāvū nem tikai no gaismas vadiem. — Visas vajadzīgās dalas un savienojumi atrodās mazā koka kastītē.

DAKITRON apgāž visus aizspriedumus attiecībā uz skaļrunu ietaisēm kā tādām. Kas agrāk bija komplieči un dārgs — tagad vienkāršs un lēts. — DAKITRON neprasā nekādas apkalošanas, viņš tik vienkāršs, ka Jums tikai jāpieslēdz viņa spraudnis pie parastā sienas kontakta, un Jūs varat **klausīties skaļruni!**

Vairs nevajaga lauzt galvas un nav jābaidās par dārgām lampiņām, kurās agrāk tik viegli pārdega kādas klūdas dēļ. — Bez tam Jūs **ietāupīsiet daudz naudas**, jo DAKITRON ir pilnīgi neatkarīgs no akkumulatoriem un dārgām anodbaterijām. — Kam ir vecas skaļrunu ietaises, tas var daudz ko pastāstīt par neērtibām, kurās saistītas ar nolietoto sērskābi saturōšo akumulatoru uzpildīšanu.


Nelauziet sev galvas domājot par DAKITRONA strāvas patēriņu, jo tas iztaisa tikai ap 1 santimu par stundu. —

DAKITRON **atsvabina klausītājus** no galvas telefona mokām. — Kas nepazīst galvas telefona nepatikamo spiedienu, kad radio klausītājs ir pieķēdēts pie sava aparāta! DAKITRON Jūs padara par brīvu cilvēku. — Neredzamā stūrīti uzstādīts, tas pilda telpas ar daiļām skaņām. — Agrāk Jums, sapemot mīlus viesus, bija jāņem nost galvas telefons no ausim, tagad turpretim Jūs varat pārsteigt Jūsu viesus ar mūziku un dziesmām, radīdam iautru gara stāvokli. — DAKITRON sagādā priekus arī dejojošai jaunatnei. —

DAKITRON savieno sevi tikdaudz priekšrocību, ka viņš sagādās lielu prieku arī tiem **daudziem tūkstošiem**, kuri līdz šim stāvēja attālāk no radio. — Mūsu grūtos laikos **mūzika un dziesmas** iedarbojas kā balzams uz dvēseli. —

Sākas vienmuļigie rudens un ziemas vakari, un DAKITRON ar saviem priekšnesumiem labprāt atsvabinās Jūs no garlaicības. — Viņš cenšās kļūt Jūsu draugs, tādēļ pastēdzītās to iegūt. —

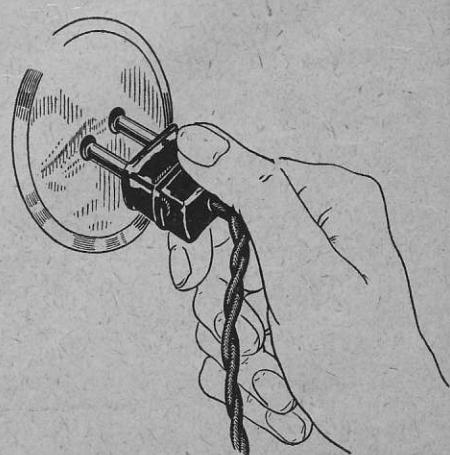DAKITRON dabūjams visos labākos radio veikalos.





TELE- VIZIJA

Vai varam sākt jau domāt par aparātu būvi televizijai?

Dažs labs radioamatieris, kas jau ir savus spēkus izmēģinājis dažādu radioaparātu būvēs, droši vien būs sev šādu jautājumu uzstādījis.

Vienā otrā Vakar-Eiropas radiožurnālā ir jau arī parādījušies apraksti kā pašam uzbūvēt televizijas aparātu, pat vēl vairāk, amerikāniem ir jau 100% (tikai televizijai!) speciālu žurnālu, kur ar lieliem burtiem uz daudzkrāsainām bildēm var lasit kā „vienkārši“ tādus tālredzes aparātus pašam uzbūvēt.

Viens otrs būs nopūties par mūsu „atpalikšanu“.

Ar zināmu lepnumu apskatījis savu „priekšzīmīgi“ ierikoto radiolaborātoriju un darbnīcu, mūsu kaislīgais radiobūvētājs būs spriedis: ko mani Amerikas kollēgas var, to arī man vajaga varēt, un ja arī man trūkst amerikānu dolāru, tad tos daudzās vietās var aizvietot uzcītība un darbs.

Un tomēr mūsu atbildēi uz virsrakstā uzstādīto jautājumu jābūt negatīvai. Kāpēc tad tā?

Sadalīsim jautājumu divās daļās. Pirmām kārtām noskaidrosim, vai mūsu radioamatieris var jau šodien uzbūvēt televizijas aparātu, un tad — vai mūsu radioamatierim vajaga jau ar tādām lietām nodarboties. Uz pirmās daļas jautājumu varam jau šodien dot apstiprinošu atbildi — mūsu amatieris var jau šodien uzbūvēt tālredzes aparātu, ar noteikumu, kā viena otra aparāta sastāvdaļa, par kuļas pašrocigu izgatavošanu nemaz never būt runas (neviens radioamatieris taču arī nekad nav iedomājies taisit radiolampiņas) būs dabūjamas tirgū un ka pēc laimīgas aparāta būves pabeigšanas strādās kāda televizijas raidstacija.

Kādas tad nu ir tās galvenās daļas, kuļas pagaidām vajadzīgas vispilnīgāk strādajošā televizijas aparāta būvei? Raidošam aparātam vajadzīga ierīce, ar kuļas palidzību pārraidāmā bilde tiek sadalīta atsevišķos elementos. Parasti šim nolūkam lieto ātri griezošāmies diskus, ar pa spirāli saurbtiem caurumi-

ņiem. Uztvērējā tāds pat disks atkal sakopo atsevišķos elementus gatavā bildē. Atsevišķo bildes elementu dabūšanai uztvērējā vajadzīgs kāds gaismas avots. Amatiera aparātā šis gaismas avots ir neonlampa. Neonlampas gan ir sastopamas arī mūsu tirgū (reklāmu burtu lampas, nakts lampas), tomēr ne tādā veidā un izpildījumā, kādas vajadzīgas televizijas uztvērējam. Amerikānu amatieri piemērotas lampas jau tagad var dabūt radio tirgotavās diezgan lēti.

Šādas lampas Eiropā var dabūt tikai ar lielām grūtībām un līdz ar to viņas iznāk priekš mums pārāk dārgi.

Kas attiecas uz jau augšā minētā bildes sadalīšanas un sakopošanas diska izgatavošanu, tad še grūtības ir jau daudz mazākas. Tās mūsu amatieris varētu pārvarēt. Katram tomēr būs skaidrs, ka bildes sastādīšana no atsevišķiem uztvertiem elementiem ar diska palidzību būs pareiza tikai tad, ja abu, raidošā un uztverošā, diskus griešanās ātrums būs vienāds. Saka, ka abiem diskiem jāgriežoties sinchroni. Te nu amatierim rodās atkal jaunas grūtības. Ir izmēģināti dažādi paņēmieni, kā sasniegt šo sinchrono griešanos. Rādās, vispieņemamākais no viņiem ir — griešana ar maiņstrāvas synchronmotoriem. Ja caur šādu motoru laiž noteikta periodu skaita maiņstrāvu, tad viņš visur griezīsies ar vienu un to pašu apgriezienu skaitu. Ja nu raidstacijas motors strādās ar tā paša periodu skaita maiņstrāvu kā uztvērēja motors, tad esam sasnieguši abu disku synchronismu. Pats par sevi saprotams, ka sincromātors jāpērk ir gatavs, kaut gan ārzemju žurnālos ir sastopami apraksti, par to, kā pašam tādu uzbūvēt. Tomēr pēc šiem aprakstiem tikai retam (kam būs pieejama laba mechaniska darbnīca un kas pats būs pietiekīgi veikls amatnieks), izdosies uzbūvēt pietiekoši labi strādājošu motoru, bet lielākai daļai tas būs tikai veltīgs laika un naudas patēriņš. Bet pat, ja izdodas nopirkt labu sin-

chronmotoru, arī tad vēl visas synchronās griešanās grūtības nav pārvarētas, jo elektrisko staciju strāvas periodu skaits nav tik pastāvīgs un visur vienāds, kā tas būtu vajadzīgs televizijas aparātu motoram.

Amerikā, kur aparāta sastāvdaļu cena ne-spēlē tik lielu lomu, kā pie mums, augšā minēto synchronmotoru ir viegli dabūt, tāpat tas ir arī ar cītām vajadzīgām daļām. Tādēļ arī tur jau labu laiku amatieri eksperimentē ar pašbūvētiem tālredzes aparātiem. Neskatoties uz to, tomēr pagaidām vēl rezultāti ir visai vāji. Pašas bildites ir ļoti maziņas un primitīvas. Mūsu estētiskās sajūtas nevar ar šiem rezultātiem apmierināties un atrast viņos baudu. Šīnī ziņā Amerika ļoti jūtami atšķiras no mums. Mēs prasām arī zināmu kvalitāti. Pie tā jāpiezīmē vēl tas, ka amatieri eksperimentēšana šīnī radiotehnikas nozarē normālos attīstības apstākļos nevar vienu virzīt uz priekšu, kā tas ir par piemēru ar īsiem vilņiem, jo tie zinātniski-techniskie pētījumi, kuriem ir izredzes šo nozari novest pie techniski droša atrisinājuma, ir priekš amatiera par plašiem un dārgiem.

Tā tad amatiera eksperimentēšanu šīnī virzienā, mazākais pagaidām, var uzskatīt tikai kā sensācijas kāru spēlešanos, ko varbūt var sev atvēlēties bagātais amerikānis, bet kas nav piemērota mūsu apstākļiem. Vēl vairāk tamēļ, ka augšā pievestās grūtības palielinājas vēl ar to, ka mūsu (Eiropas) radiorūpniecība neizgatavo amatiera vajadzībām ne pie-mērotas neonlampas, ne motorus, ne citas daļas. Niecīgo pieprasījumu dēļ pēc šīm mantām, tas arī nav nemaz brīnumis.

Tagadējais Eiropas stāvoklis televizijas technikā ir apmēram tāds, kāds bija toreiz, kad amatieri, gribēdams būvēt radiotelegrafa vai telefona uztvērēju, pats bija spiests būvēt maiņkondensātorus, kvēreostātus, lampu pamatus un citas nepieciešamās daļas. Lampuņas ar lielām mokām varēja dabūt no ārziemēm. Ko tanīs laikos plašāka publīka varēja darīt ar moderna radioaparāta būves aprakstu, kad vajadzīgo sastāvdaļu sadabūšana bija saistīta ar gandrīz nepārvaramām grūtībām.

Tāpat tagad mums ir ar televīziju.

Pieņemsim beidzot pat, ka esam visas vajadzīgo sastāvdaļu sadabūšanas un būves grūtības pārvarējuši, ka mums tagad ir gatavs televīzijas uztvērēja aparāts. Ko mēs ar viņu iesāksim? Pagaidām taču vēl nevienu Eiropas raidstacija nenoraida televīzijas programu, pat vēl vairāk — nav vēl notikusi nevienu mēģinājuma raidīšana. Varētu iebilst, ka esam atkal palikuši iepakal Amerikai. Amerikā, saprotams, ir jau vairāk šādu raidītāju. Bet tur priekš klausītāja visa noraidišana ir par brīvu, Amerikā par uztveršanas tiesībām nav jā-

maksā abonēšanas maksā, jo gandrīz visas amerikāņu radiofona raidstacijas pastāv no ienākumiem par reklāmu.

Lielākā daļa no viņām pieder lielām firmām, kuŗas viņas izlieto vai nu savu pašu vai arī citu reklāmai. Tamēļ arī neviens klausītājs nevar uzstādīt raidošai stacijai kādas programas prasības, jo uztvērošo un raidošo starpā nav nekādu saistību. Tādēļ nav arī nekāds brīnumis, ka kāda firma, atkal tās pašas reklāmas un sensācijas dēļ, noraida televīzijas programu. Ko darītu mūsu lielā radioabonentu saime, no kuŗas iemaksām pastāv lielākā daļa Eiropas radiofona staciju, ja parastās programas vietā sāktu noraidīt televīzijas programu tiem nedaudziem, kam būtu aparāti, viņas uztveršanai? Jau tagad, kad dažas Vakar-Eiropas raidstacijas ir uzņēmušas savā programā nekustīgu bilžu pārraidīšanu arī priekš tiem nedaudziem, kam ir aparāti viņu uztveršanai, ir nodarīta zināma netaisnība tai lielai radioabonentu saimei, kas tāpat maksā savas nodevas stacijas uzturēšanai, un bilžu noraidišanas laikā tiek traucēti parastās programas uztveršanā.

Šīs mūsu Eiropas radiofona staciju uzturēšanas kārtības dēļ atkal esam spiesti, mazākais pagaidām, atturēties no jebkādiem mēģinājumiem būvēt televīzijas aparātu.

Bez visām pievestām aparātu būves un organizācijas grūtībām nak vēl klāt viens techniskas dabas sarežģījums, kas ir saistīts ar tagadējo Eiropas radiofona raidstaciju viļņu garumu sadalījumu.

Pie tagad parasti televīzijai pieņemtās bilžu punktu frekvences, ar 2500 punktiem, noraidišanai nevar lietot nevienu no tagad radiofonam lietojamiem viļņu garumiem, lai tūlit jūtami netraucētu visu parasto radiofonu uztveršanu.

Domājams, ka visi pievestie argumenti pret televīzijas aparāta būvi ir pietiekoši svārīgi, lai lasītājs līdz ar mums nāktu pie slēdziena, ka patlaban gan pie zināmas veiklības un naudas līdzekļiem varam uzbūvēt uztvērošo televīzijas aparātu, bet ka tam pie patreizējiem mūsu vispārīgiem apstākļiem nav nekādas vērtības, un tādēļ labāk tagad, varbūt ne uz visai ilgu laiku, domas par televīzijas aparāta būvi atlīkt pie malas. Līdz ar šādu slēdzienu var tūlit rasties jautājums kādēļ tad vispārīgi runāt par tādām lietām, ja tur, lai arī tikai tagad, nav nekā kas varētu interesēt radioamatieri-būvētāju?

Kādēļ tad mūsu žurnālā ir vajadzīga pat nodaļa par televīziju?

Atbilde uz šo jautājumu ir vienkārša. Vi-siem, kas ir sekojuši vispāri technikas un it sevišķi radiotehnikas pēdējā laika straujai

attīstībai, ir skaidrs, ka televizijas techniskais atrisinājums nav vairs ilgi gaidāms. Pagaidām viņa vēl nav, bet ir iespējams, ka drīz vien viņš būs. Tādēļ mums ir jābūt gataviem viņu, šo technisko televizijas atrisinājumu, sagaidīt pietiekoši labi sagatavotiem. Jau tagad mums ir jānoskaidro tie zinātniskie pamati, kuriem ir izredzes iegūt paliekošu vietu televizijas aparātā, tāpat mums jāseko televizijas techniskai attīstībai, lai tanī brīdī, kad televizijas aparāts būs jau tiktālu izstrādāts, ka varesim ķerties

paši pie viņa būves, viss vajadzīgais mums jau būtu zināms. Tam nolūkam domāta mūsu televizijas nodaļa, kurā gan pagaidām, aiz jau augšā minētiem iemesliem nebūs apraksta par to, kā pašam uzbūvēt televizijas aparātu. Par to tur dosim atsevišķus rakstus par fizikālām parādībām, kam ir sakars ar televiziju. Tāpat tur būs atsevišķo, tagad jau izmēģinājumu laboratorijās lietojamo aparātu un, beidzot arī, dažādo jau darbā esošo sistēmu apraksti.

R. S.

Fotoelektriskais efekts.

Doc. Fr. Gubis.

Vēl neilgi atpakaļ par fotoelektrisko efektu un ta pielietojumiem interesejās galvenā kārtā tikai fiziki savās laboratorijās. Jo sevišķi gaismas intensitātes mērišanā, t. i. fotometrijā tam bija ievērojama loma. Bet pēdējos gados arī tehnīki ir sakuši to palīgā daudzu technisku problemu atrisinašanā. No šādiem problemiem vispirmā kārtā minama skānu filma un tad katram radio cienītajam tuvu stāvošā televīzija. Tapēc nebūs lieki dot ūsu ta kopsavilkumu, ko mēs par fotoefektu un ta būtību zinām. Kā viņu pielieto tehnikā, par to lasītajā atradīs ne vienu vien rakstu nākošās šī žurnāla burtnicās.

Kā pats nosaukums rāda, fotoelektriskā efektā jeb — kā to saīsināti sauc — fotoefektā saistas gaismas un elektriskās parādības. Ja kādu metalu apgaismo, atsevišķi arī iso viļņu, piem., ultravioleto gaismu, tad tas elektrizejas. To var novērot, ja izoletu cinka vajācīta kāda metala ripu, kam gluda virsma, savieno ar jūtīgu elektrometru un tad apgaismo ar loka lampu; tad apgaismojumam sākoties elektrometrs sāk rādīt elektrizaciju. Pēdējā pamazam aug, sasniedz zināmu lielumu un tad apstājas. Tā arī gaisma var noderēt metalu elektrizācijai. Apgaismota metala iegūtā elektrizacija vienmēr ir pozitīva.

Aaprakstito eksperimentu var arī tā iekārtot, ka plati ar tai pievienoto elektrometru iepriekš aizlādē un tad apgaismo. Tad pozitīvas elektrizācijas gadījumā gaismai nekāda iespēja uz plati nav. Bet ja plate ir lādēta negatīvi, tā drīzi vien savu lādiņu zaude. Tā tad gaisma neutralu metalu ne tikai kā pozitīvi aizlādē, bet negatīvi lādētu metalu arī izlādē.

No šiem novērojumiem varam taisit slēdzienu, ka gaismā esošais metals vareja pozitīvi aizlādeties tikai tapēc, ka no ta ir zināms negatīvās elektrības daudzums aizgājis, jo pirms apgaismojuma tas bija neutrāls. Nav nekāda pamata domat, ka pozitīvos lādiņus būtu

varejusi sev atnest līdzīgi gaismas, jo fotoefektu dod ne tikai no valēja avota, piem., loka lampas nākoša, bet arī tāda gaismas, kas nāk no noslēgtiem avotiem. Tā, piem., Joti lielas fotoelektriskas spējas ir gaismai, ko dod kvarca dzīvsudraba loks (medicīnā šāda gaisma ir pazīstama kā „kalnu saule“), bet ta nāk no dzīvsudraba tvaikiem, kas cieši ieslēgti kvarca stobrā, tā tad iepriekš ta iet cauri kvarcam. No ta ir skaidrs tas, ka mūsu plate ir kļuvusi pozitīva tikai tapēc, ka negatīvā elektrība no tās ir aizgājusi; gaisma to itkā aizdzinusi. Kad gaisma krit uz pozitīvi lādetu plati, tās atbrīvotā negatīvā elektrība no plates aiziet nevar un tapēc plates elektriskais stāvoklis paliek nemainījies. Negatīvi lādetā plate, turpreti, pati palīdz gaismas atbrīvotai negatīvai elektrībai aiziet un tapēc tāda plate izlādejas īsā laikā.

Fizikā jau labi sen valda uzskats, ka elektrībai, tāpat kā materijai, ir atomistiska struktūra, t. i. ka tāpat kā viela ir salikta no atsevišķām, tālak vairs nedalamām porcijām — vielas atomiem, tāpat katrs elektrības daudzums ir salikts no neatkarīgām, patstāvīgām un tālak vairs nedalamām elektrības porcijām. Šīs porcijas visos apstāklos ir vienadas; tās varetu saukt par elektrības atomiem. Viņām ir dots daudziem jau pazīstamais vārds — elektrons. Tā tad elektrons ir vismazākais, pasaulē iespējamais elektrības daudzums; tas ir elektrības atoms, no kādiem ir salikti visi citi elektrības daudzumi.

Par šī ieskata pareizību liecina daudzi novērojumi; tapēc tas tagad zinātē ir valdošais. Dažados ceļos ir izdevies arī atrast elektrona lādiņu; tas ir $e=4.7 \cdot 10^{-10}$ elektrostatisko elektrības daudzuma vienību. Pozitīvais elektrons vienmēr ir saistīts ar kādas vielas atoma masu. Negativais elektrons, turpreti, ir bez kādas masas. Pareizaki sakot, tas, kas elektronam iet līdz un ko varetu saukt par ta masu, ir tikai ap $1/_{2000}$ no vismazākās mums pazīstamās

ūdeņraža atoma masas. Tas ir tīras elektriskās substances atoms. Tāpēc, ja elektroni no kāda kermeņa aiziet vaj tanī ienāk, ta masa, resp. svars nemainas. Pozitīvās elektrības pieplūšana vaj aizplūšana, turpreti, vienmēr ir saistita ar materialās masas pieaugumu, resp. samazinašanos.

Šim ieskatam par elektrības raksturu nevar paiet garām runajot ari par fotoelektrisko efektu. Elektronu valodā fotoefekts tad ir notikums, kurā metals, nonākdamas gaismas iespaidā, sāk emitēt elektronus. Katrs izmestais elektrons atstāj metalā tik pat lielu pozitīvu lādiņu; tāpēc elektronu emisijai turpinoties, plātes pozitīvais lādiņš aug. Pozitīvi lādeta plate, kurā pozitīvo lādiņu ir vairāk kā negatīvo, gaismas atbrīvotos elektronus projam nelaiž; tāpēc ta neizlādejas. Ja plate ir negatīva, tas nozīmē, ka tanī negatīvo elektronu ir vairāk nekā vajadzigs un tāpēc gaismas iespaidis ir itkā sengaidits, lai plate no liekiem elektroniem varetu tapt valā. No teiktā tad ari ir saprotams, ka neutrala plate var uzlādeties tikai līdz zinamam potencialam, jo tās pieaugošais pozitīvais lādiņš elektronu tālako aizplūšanu drīzi vien apturēs.

Tāds ir fotoefekta ārejais apraksts; bet līdz ar to tūliņ rodas divi jautajumi. Pirmais no tiem ir: kur metals rod tos elektronus, ko gaisma no tā izvilkina? Otrais: kāds ir tas mechanisms, kurā gaisma metalā esošos elektronus izdabū ārā?

Atbildi uz pirmo jautajumu dabujam no tiem faktiem, kas savākti vielas strukturas noskaidrošanai. Kā jau teikts, viela ir būveta no atomiem. Atoms kā mīkā ziņā ir nedalīms, t. i. ja kādas vielas atomu ari sadalītu, tad no dābūtiem gabaliem vielu ar agrakām īpašībām vairs uzbūvet nevaretu. Bet fizikali atoms ir dalams. Daudzi novērojumi ir mācījuši, ka visu vielu atomi ir būveti no trim elementiem: materielās masas, pozitīviem un negatīviem elektroniem. Tā kā pozitīvie elektroni vienmēr ir kopā ar materiello masu, tad var ari teikt, ka atoma būves elementi ir pozitīvi lādeta materiela masa un negatīvie elektroni. Ir tādi fakti pazīstami, no kuriem varam izdibināt elektronu skaitu kādā atomā. Dažiem atomiem (elementiem) tas ir mazs, dažiem liels. Izrādas, ka kāda elementa atomā ir tik daudz elektronu, cik liels ir šī elementa numurs elementa periodiskā sistemā. Tā, piem., ūdeņraža atomā ir viens, helija atomā divi, litija atomā 3, oglraža atomā 6, vāra atomā 29 elektroni. Beidzamā (92.) vietā periodiskā tabelē atrodas elements urans; tāpēc urana atomā ir visvairāk elektronu, proti veseli 92. Bet tā kā katrs dabisks atoms ir neutrals, tad tas nozīmē, ka katrā no tiem ir tikpat liels pozitīvās elektrības lādiņš, kādu kop-

summā dod ta elektroni. Tā tad katram atomam ir struktura, katrs no tiem ir būvets un tāpēc katrs atoms var būt sadalamis. No sacītā noprotram, ka viens no jebkura atoma sadališanas produktiem būs elektrons.

Daudz pūlu un garīga darba ir pielikts lai izdibinatu, kāda ir atoma struktura. Tas nav viegls darbs, jo pats atoms ir tik mazs, ka ar to tieši rīkoties nevar; te atliek vienīgi aprēķinu ceļš. No visām iespējamām būvem tagad visticamākā mums liekas ta, kādu iedomajas angļu fiziķis Ernests Rutherford's — proti, ka atoms ir būvets pēc ta paša plana, pēc kāda būveta mūsu saules sistēma. Tāpat kā saules sistēmas centrā stāv saule, ap kuru pa noteiktām orbitām riņķo planetas, tāpat ari atomā ap pozitīvi lādeto masu kā k o d o l u riņķo atomā esošie elektroni. Un tāpat kā saules sistēmā pati saule iejem tikai nelielu tās tilpumu, tāpat ari atomā pozitīvais kodols aizjem tikai mazu daļu no paša atoma tilpuma; visu pārejo atoma daļu piepilda riņķojošo elektronu orbitas. Ar tā būvētu atomu tad var izskaidrot un aprakstīt visvairāk faktu.

Saules sistēmā katrai planetai ir sava noteikta orbita, ko nosaka samērs starp pievilkšanos starp sauli un planetu un planetas kinetisko energiju. Tāpat ari atomā katram elektronam ir sava noteikta riņķošanas orbita un līdz ar to pašam atomam sava noteikta, stabila struktura. Orbitas lielumu nosaka elektrona riņķošanas energija un ta saistība atomā. Ja šī energija kādu brīdi pieaugtu, pieaugtu ari elektrona orbita. Mēs varam iedomties pat tādu gadījumā, kad elektrona energija kaut kāda iemesla dēļ tā pieaug; ka ta orbita klūst lielaka par pielaižamo; tad tas no kodola iespaida atbrīvojas un kā brīvs elektrons var aiziet no atoma projam.

No teiktā noprotram, ka vienu vielu atomos elektroni būs saistīti stingraki, citu vielu atomos atkal valigaki. Pirmās vielās atomi ar saviem elektroniem reti un varbūt tikai zināmos apstākļos varēs apmainīties, otrs vielās tas varēs notikt viegli un tāpēc bieži notiks. Tas nozīmē ka pirmās vielās elektroni pārvietoties nevarēs, otrs, turpreti, tie ies viegli no vienas vietas uz otru. Kā redzams, pirmās vielas atbildēs izolatoriem, otrs — elektrības vadītājiem. Tā kā labakie vadītāji ir metali, tad no tā spriežams, ka elektroni metalu atomos ir daudz vajaki saistīti nekā pārejo vielu atomos. No tā nāk tālakais slēdziens, ka taisni no metaliem elektroni visvieglati ir izdabujami. Bet atomu katrā, kaut ari nelielā metala gabalā ir neaptverami daudz; līdz ar to tur ir neaptverams daudzums elektronu. Tāpēc metals ir viela, no kurās samērā viegli var dabūt ārā lielus elektronu daudzumus. Tas dod atbildi uz mūsu pirmo jautajumu.

Atbilde uz otro jautajumu — kādā ceļā gaisma elektronus no metala izdabū — saistas ar jautajumu par gaismas dabu. Šis jautajums ir zinatniekus interesējis jau ļoti sen. Daudzi fakti runā par labu ieskatam, ko pirmais 17. g. s. izteicis holandiešu fiziķis Huygens's — proti, ka gaisma ir vilņejadas dabas notikums. Šie fakti ir regularā refleksija, refrakcija, difrakcija un interference. 19. g. s. otrā pusē angļu fizikis Maxwell's papildinaja Huygens'a ieskatu piejemetot, ka gaismai ir elektromagnetiska daba, t. i. ka gaismas vilni ir nekas cits kā attiecīga garuma elektromagnetiski vilni. Maxwell'a laikā maz bija faktu, kas viņa teorijai runāja par labu. Tagad šo faktu ir tik daudz, ka nav nekādu šaubu par to, ka katra gaismas stara virzienā iet elektromagnetisks vilnis. Tapēc tagad Maxwell'a teorija ir zinātnē dominejošā un tapēc arī fotoefekta izskaidrojumu meklejot mēs tai gāram paitē nevaram.

Elektromagnetisku vilni mēs varam domāt kā maiņus elektromagnetisku lauku, kurā elektriskais lauks mainas ar magnetisko. Šis lauks iet uz priekšu ar kolosalu ātrumu 300000 kilometru sekundē (vakuumā). Kā elektriskais, tā magnetiskais lauks vilni mainas ar laiku tā, ka pēc zinama, viena un ta paša laika sprīža šo lauku intensitātes atkārtojas. Mēs sakam, ka elektriskam un magnetiskam laukam vilni ir zinams periods T vaj. frekvence ν . Pa viena perioda laiku, t. i. kamēr elektriskais vaj. magnetiskais lauks ir sasniedzis savu agrako intensitati, vilnis ir nogājis telpā zinamu gabalu λ ; to sauc par vilna garumu. Vilna garums, frekvence un periods ir raksturojumam noderigakie lielumi, starp kuriem ir sakars

$$\nu = \frac{1}{T} \text{ un } \frac{\lambda}{T} = c,$$


ja c apzīmē gaismas vilna izplatišanās ātrumu.

Katrs elektriskais, resp. magnetiskais lauks nes sevī zinamu enerģiju. Tapēc arī gaismas vilnim līdz iet zinama enerģija. Šo enerģiju nosaka vilna amplitude. Kad vilnis izplatas telpā, kur nekādas vielas nav (vakuumā), tā enerģija nemainas. Ja, turpreti, vilnim ceļā gadas viela, daļa tā enerģijas tanī absorbejas, vilna amplitude samazinas un tas paliek vājaks. Gaismas vilna enerģija izteic gaismas intensitati jeb stiprumu. Ar teikto ir illustrets visiem pazīstamais fakts, ka ejot cauri absorbejošai vielai gaisma paliek vājaka. Necaurspīdigās vielas apriņ visu gaismas nesto enerģiju, pārvēršot to siltumā vaj. citā kādā enerģijas formā.

Jemot par pamatu minetos ieskatus par vielas strukturu un gaismas dabu, varam atgriezties pie fotoefekta izskaidrojuma. Kad

gaismas vilnis nonāk līdz vielai, tās atomi nokļūst vilna nestā elektromagnetiskā maiņslaukā. Atomos esošie pozitivie un negativie elektroni nu uzjem daļu šī lauka energijas, pārvēršot to savā kinetiskā enerģijā. Bet tā kā pozitivie elektroni atomā vienmēr ir saistiti ar ta materielo, diezgan smago un inerto masu, tad to kautcik manamai iekustinašanai būtu vajadzīgi ļoti lieli enerģijas daudzumi. Tādu videja stipruma gaismas vilni nav un tapēc atoma pozitivais kodols, praktiski jemot, paliek mierā. Negativie atoma elektroni, turpreti, būdamī ar ļoti niecigu masu un tapēc ļoti kustīgi, ar uzņemto elektromagnetisko enerģiju iegūst lielu ātrumu un līdz ar to ļoti lielu kinetisku enerģiju. Kā redzējām, tā sekas ir elektrona orbitas paplašinašanās. Kad elektrona enerģija ir sakāpusi līdz zinamam lielumam, orbita var sākt sniegties ārpus kodola pievilkšanas sferas; tāds elektrons tad var no atoma pavisam atraisities un aiziet no ta projam. Bet ja tas var notikt ar vienu elektronu, tad arī ar otru, trešu, ceturtu u. t. t. Tā gaismas apspīdetā viela sāk emitēt elektronus — būs sācies fotoefekts.

Kā jau agraki teikts, izolatoros elektroni ir stipraki saistiti nekā metalos. Tapēc metali ir fotoelektriski aktivāki nekā izolatori. Visaktivāki no metaliem savukārt ir alkaļu metali — kalījs, natrijs, litijs, rubidijs, cezijs. Šo metalu atomos elektroni ir jo sevišķi valīgi, tapēc ātri iegūst vajadzīgo enerģiju lai no atoma atraisitos.

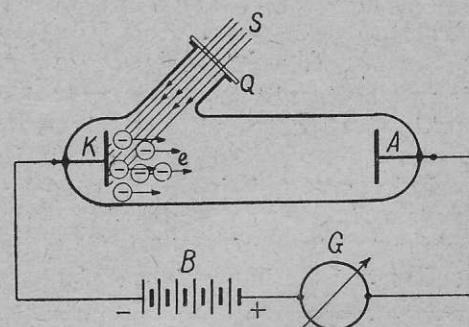

Zīm. 1.

Gaismas atbrīvotos elektronus dažreiz sauc par fotoelektroniem. Kā viegli saprast, fotoelektronu daudzums būs jo lielaks, jo vairak enerģijas gaismas vilnis būs atnesis, t. i. jo intensivaka būs uz metalu krītošā gaisma. Tā tad uz metalu krītošās gaismas intensitati varetu mērit ar fotoelektronu daudzumu. Zīm. 1. rāda tādas iekārtas schemu, ar kuru tas būtu ērti panākams. K ir fotoelektriska, piem., ar kādu alkaļu metalu pārklāta metala plate, A — tai preti nostādita cita metala plate. K ir pievienota baterijas B negativajam, A — pozitivajam galam. Kad plate

K ir tumsā, starp K un A nekādu elektrības neseju nav; tapēc kēdē ieslēgtais galvanometrs G neko nerāda. Bet ja uz plati K krīt gaisma S, ta sāk emitēt fotoelektronus e, kas iedami uz pozitivo plati A rāda kēdē K A G B K strāvu. Šo strāvu mēro galvanometrs G; ta ir proporcionala atbrīvoto fotoelektronu skaitam se-kundē, tā tad arī krītošās gaismas intensitatei. Lai gaisa molekulas netraucētu fotoelektronu pārvietošanos no K uz A, plates K un A ir iemontetas stikla traukā, no kurā gaisis ir iz-pumpets. Gaisma traukā ienāk pa kvarca lodziņu Q. Šādu iekārtu ar vienu fotoelektrisku, otru parastu elektrodu sauc par fotoelektrisku šūnu vaj vienkārši par fotošūnu. Kā redzams, tā dod iespēju ērti mērot kučas katras gaismas intensitati „elektriskā celā“ — ar galvanometru.

Fotoelektroni nāk no metala ārā ar zinamu ātrumu v . Šis ātrums ir atkarīgs no tās enerģijas, ko elektrons ieguvis no gaismas vilna un tā darba, ko tam vajadzeja padarit, lai no atoma atbrīvotos. Ja no gaismas vilna elektrons ir pajēmis enerģiju W un ja tā atbrīvošanās no atoma un metala tam ir maksajusi w enerģijas vienības, tad tā ātrums brīvībā v ir tāds, ka vietā ir sakars

$$\frac{1}{2}mv^2 = W - w.$$

Te m ir elektronā „masa“.

Visinteresantakais un principieli vissvarigakais šīnī sakarā ir fotoelektrona uzjemais enerģijas daudzums W . Daudzi novērojumi liecina, ka W ir no gaismas frekvences ν atkarīgs un proti, tai proporcionals. To var izteikt rakstot

$$W = h\nu,$$

kur h ir proporcionālitates koeficients, kas visiem gadījumiem, resp. visām frekvencem ir viens un tas pats. Tā tad jo lielaka ir jemtās gaismas frekvence, t. i. jo īsāks ir tās vilnis, jo lielaka ir elektrona absorbetā enerģija un jo lielaks tā ātrums brīvībā. No tā ari saprotams, kapēc īso vilnu gaisma, piem., ultra-

violetā, X — jeb Röntgena gaisma, ir fotoelektriski aktivaka nekā gaļo vilnu gaisma. Ja zinam w un m un ja izmērojam fotoelektronu ātrumu v , varam atrast ν — uz metalu krītošās gaismas frekvenci, resp. vilna garumu. Šo pajēmienu daudzreiz izlieto tur, kur kādas radiacijas vilna garumu tieši grūti izmērit.

Elektrona absorbetās energijas W atkarība no frekvences ν no klasiskās gaismas vilnu teorijas viedokļa raugoties ir grūti izskaidrojama. Te mēs nonākam pie vajadzības vilnu teoriju papildināt ar piejemumu, ka gaismas nestā enerģija ir pa tās vilna virsmu nevis vienmērīgi sadalita, bet sakoncentretā zinamās, telpiski norobežotās vietās. Tā enerģija gaismas izplatišanās virzienā iet ne vienmērīgas plūsmas veidā, bet kā nelielos tilpumos lokalizeti enerģijas piki. Piks ir jo „lie-laks“, jo augstaka ir vilna frekvence. Šos pikus sauc par gaismas kvantiem jeb fotoniem.

No gaismas avota iznācis, fotons iet vilnim līdz kā patstāvigs, ne no ka neatkarīgs enerģijas piks. Kad viņš nonāk līdz metalam, viņš savā ceļā sastop kādu elektronu. Stārp fotonu un elektronu nu notiek sadursme, kurā var beigties ar fotona nāvi; tad elektrons pārjem tā enerģiju, pārveršoties fotoelektronā. Tā „lielie“ fotoni, resp. augstās frekvences gaisma dod ašus, „mazie“ fotoni, t. i. zemas frekvences gaisma — lēnus fotoelektronus.

Ar augšā teikto pietiek, lai būtu parādits, ka par fotoelektrisko efektu mēs varam interesarēties ne tikai tā plašās un praktiski svārigās pielietojamības dēļ, bet ka ari tā būtības pētišana var dot ne mazak svārigus pieturas punktus daudzu citu zinatnisku problemu atrisinajumam. Tā fotoefekts stāv ne tikai modernās technikas un it sevišķi radiotehnikas, bet arī zinātniskās pētniecības degpunktā. Viņā sastopas klasiskās vilnu fizikas un modernās kvantu fizikas uzskati. No tā var profitēt kā zinatne, tā technika.

Rokasgrāmata radioamatieriem un radioabonentiem.

Tekstā 56 zīmējumi.

Šīs grāmatas nedrīkst trūkt nevienam amatierim nedz radioabonentam, jo šai grāmatā sakopots viss nepieciešamais, lai, pirmkārt, radioabonents varētu savu radio iekārtu izmantot pilnīgi un būt ar to apmierināts, neprasot padoma specialistam, un, otrkārt, amatieris lai varētu sekīgi veikt visus savus amatieru uzdevumus.

Grāmata pēc sava saturu un tilpuma ir ļoti lēta, — tā maksā tikai Ls 2.50.


SATURĀ: 213 atbildes svarīgākos radiojautājumos: Antena, Pastiprinātāji, Kristaldetektori. Zemes savienojums. Tiklīņa pretestība un kondensātori. Elementi. Raidīšanas un uztveršanas attālums. Reģenerācija jeb atgriezeniskā saite. Akumulatori. Telefons. Skalārupi. Indukcijas spole. Mainkondensātori. Lampinas. Vilni. Visas pasaules valšķu radiofona raidītāju saraksts.

Elektromagnētisko vilnu izplatišanās un atmosfēras iesoāds uz to. — Elektronu lampīna un tās pielietošana radiotehnikā. Kristals kā oscilātors. — Losseva schēma.

Radiobūves: Vienlampīnas negadina uztvērējs. Superheterodīna uztvērējs ar aizsargtiklīna starpfrekvences lampīnu. Moderns 6-lampīnu superheterodīns. Push-pull pastiprinātājs. Bez tam daudz dažādu modernu uztvērēju schēmu.

20 formulu, tabelu un skaitļu, kas nepieciešami radio amatieriem.
PIELIKUMS: P. T. D. noteikumi.

LABORATORIJA

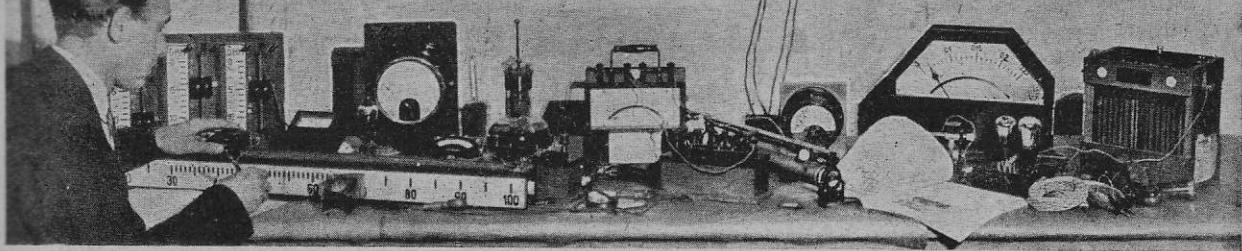

Kas jāzin par akumulātoru.

Nepazīdami akumulātora uzbūves un nezīmēdamī viņa vajadzību, mēs ļoti bieži grēkojam pret savu uzticīgo draugu-akumulātoru. Tādēļ nākošās nodaļās apskatīsim svarīgākos jautājumus par akumulātora būvi, izvēli un apiešanos ar to.

Akumulātora teorija.

Parastais akumulātors sastāv no stikla vai celoīda trauka, kuŗā ievietotas divas vai četras (pa divi kopā savienotas) svina plates un ielieta atšķaidīta sērskābe. Svina plātēs izstāncētas rievas vai caurumiņi, kuri piepildīti ar svina peroksidu (pozitīvā plate, arvien apzīmēta ar „+“) un ar porainu svīnu (negatīvā plate, apzīmēta ar „—“). Plates vienu no otras var viegli atšķirt, jo pozitīvā plate ir tumši brūna, bet negatīvā — zilgani pelēka.

Abas plates sērskābē izveido galvanisku elementu, tas ir, pieslēdzot pie platēm kādu pretestību caur to no pozitīvās plates uz negatīvo plūdis elektriska strāva. Tā kā akumulātora iekšējā pretestība ir ļoti maza, viņš var dot ļoti stipru strāvu.

Dodot strāvu, akumulātorā notiek zināmas ķimiskas reakcijas, pozitīvās plates svina peroksīds pārvēršas sērskābā svīnā un arī negatīvās plates porainais svīns pāriet sērskābā svīnā. Kad abas plates kļuvušas vienādas, akumulātors, protams, strāvu vairs nevar dot — tas ir „izlādējies“. Bet viņu var atkal atjauno, laižot tam cauri strāvu no kāda līdzstrāvas avota, virzienā no pozitīvās plates uz negatīvo. No tā akumulātora atkal notiek ķimiskas pārmaiņas un pozitīvā plate pārkļajas ar svina peroksiudu, bet negatīvās plates sērskābās svīns pārvēršas tīrā svīnā. Šādi pielādēts akumulātors var dot atkal strāvu, kamēr plates kļūs vienādas.

Akumulātora izvēle.

Katrs akumulātors var dot tikai zināmu, noteiktu strāvas daudzumu, ar citiem vārdiem,

katrā akumulātorā ir zināms elektriskās enerģijas krājums. Šo enerģijas daudzumu izteic tā sauc. akumulātora ietilpība jeb kapacitāte, kuŗā katram pirktam akumulātoram ir piedota. Kapacitāti izsaka amperstundas, un ja piem. kāda akumulātora kapacitāte ir 30 amperstundas, tad tas nozīmē, ka šāds akumulātors var dot 1 amperu stipru strāvu 30 stundas ilgi, normālam spraigumam (2 volti) nepazeminoties. Pēc tam akumulātora spraigums sāk strauji krist un pēc neilga laika tas jau ir galīgi izlādējies. Nemot no akumulātora citāda stipruma strāvu, arī izlādēšanas laiks būs citāds, bet abu šo lielumu reizinājums, kas nav nekas cits kā jau minētā kapacitāte, paliks tāds pat. Tā piem., ja no augšā minētā akumulātora ņemsim 2 amperus stipru strāvu, tas varēs to dot tikai 15 stundas, bet $\frac{1}{5}$ amp. strāvu tas dos veselas 150 stundas.

Tagad vajadzētu apskatīt kāds akumulātors (ar kādu kapacitāti) katram gadījumam ir vispiemērotāks.

To, galvenā kārtā, nosaka divi apstākļi: lietojamā uztvērēja lampiņu skaits un aparāta atrašanās vieta (pilsētā vai uz laukiem). Pilsētā, kur akumulātora pielādēšana nerada liejas grūtības, izdevīgāk ir akumulātori ar nevisai lielu kapacitāti, jo tie, pirmkārt, ir lētāki un bez tam arī mazāki un vieglāki, kas stipri atvieglo viņu transportēšanu uz lādēšanas vietu. Uz laukiem turpretim, ja vispār lieto akumulātorus, tie jāņem ar lielāku kapacitāti, jo tā ka tur lādēšanas vietas parasti tuvumā nav, akumulātoram jādod strāva pēc iespējas ilgāk. Šāds akumulātors, protams, ir ļoti smags un neparocīgs, pārvadāšanai, bet tur nekā nevar darīt. Pērkot akumulātoru, arvien jāizrēķina lai viņa kapacitātes pietiktu 3—4 nedēļām, ne vairāk, iemeslu dēļ, kuŗus apskatīsim nākošā nodaļā.

Ja piem. 3-lampiņu aparātam, kuŗa pirmās divas lampiņas patērē katra 0,06 Amp., bet pēdējā 0,08 Amp. kvēlstrāvas, grib iegādāt akumulātoru tik lielu, lai ar vienu lādēšanu pietiktu

strāvas apm. vienam mēnesim, vajadzīgo kapacitāti viegli var aprēķināt sekošā kārtā: visu triju lampiņu kvēlstrāvas stiprums būs $0,06 + + 0,06 + 0,08 = 0,2$ Amp. Ja aparāts dienā strādā caurmērā 5 stundas, tas vienā dienā patērē $0,2 \times 5 = 1$ amperstundu strāvas enerģijas. Tā tad, lai iztiktu veselu mēnesi jeb 30 dienu, būs vajadzīgs akumulātors ar 30 amperstundu lielu kapacitāti.

Akumulātora apkalpošana.

Kaut gan akumulātors daudz var panest, tomēr sliktā apiešanās ar laiku to bojā, un tādēļ, ja gribam lai mūsu akumulātors, kuŗš taču galu galā ir diezgan dārga manta, mums kalpotu ilgu laiku, ar to jāapiepas loti rūpīgi un uzmanīgi.

Viens no galveniem noteikumiem, kuŗa neievērošana nopietni apdraud akumulātora mūžu, ir tas ka nedrīkst akumulātoru nekad izlādēt līdz galam. Un taisni to loti bieži neievēro un nēm no nabaga akumulātora strāvu vienkārši tik ilgi, kamēr no tā vairs nekas nenāk ārā.

Tas atstāj loti sliktu iespaidu uz akumulātora kapacitāti, tā ar katru izlādēšanās reizi samazināsies.

Bet nu rodas jautājums, kā var zināt kad akumulātors jālādē? Par nožēlošanu jāsaka ka bez voltmētra vai areometra tas tiešām nav iespējami pateikt, un šo instrumentu trūkuma dēļ tad arī rikojas kā augšā minēts — izlādē akumulātoru līdz galam. Bet ja gribam savu akumulātoru saudzēt, katrā ziņā jāiegādājas viens no minētiem instrumentiem, šis vienreizējais izdevums drīz vien atmaksāsies, akumulātora mūžam pieaugot.

Svaigi pielādēta akumulātora spraigums ir apm. 2,5 volti. Lietojot akumulātoru, tas loti ātri noslīd uz 2 volti un pie šī spraiguma paliek loti ilgu laiku. Pa šo laiku arī akumulātors at-dod visu savu kapacitāti. Tikko spraigums sāk krist zem 2 volti, izlādēšanās jāpārtrauc un ne-kādā ziņā nedrīkst laut tam nokrist zem 1,8 volti. Voltmetri pilnīgi var atvietot areometrs — instruments ar kuru var noteikt šķidrumu īpatnējo svaru. Tas sastāv no caurulītes, kurās apakšējā galā iebērts zināms daudzums skrošu, bet augšējā galā atzīmētas iedaļas. Ieliekot šādu areometri šķidrumā, kuŗā īpatnējo svaru grib noteikt, tas iegrīms līdz zināmai skalas iedaļai, un šī iedaļa tad tieši rādis šķidruma īpatnējo svaru.

Akumulātora sērskābes īpatnējais svars tieši pēc lādēšanas ir $1,21 - 1,22$ (25° pēc Beaumē). Akumulātoru izlādējot skābes īpatnējais svars krit, un kad tas ir nokritis uz $1,16$ (20° pēc Beaumē), akumulātoru vairs nedrīkst talāk lietot un tas jānēs lādēt.

Otrs noteikums, ko laikam pārkāpj visbiežāk, ir tas ka nedrīkst akumulātoru ilgāku laiku atstāt bez lādēšanas. Katrs akumulātors jālādē vismaz reizi mēnesī, tādēļ pie pirkšanas jāizvēlās akumulātors ar tik lielu kapacitāti, lai tas dos to apstākļos izlietotos apm. vienā mēnesī. Tādēļ, ja gadījumā akumulātors mēneša laikā vēl nav izlādējies, ieteicamāk tomēr ir, nest to lādēt un negaidīt kamēr tas izdos visu savu kapacitāti. Bet vissliktākais ir, atstāt nelādētu uz ilgāku laiku akumulātoru, kuŗš jau izdevis visu savu enerģijas krājumu. Akumulātors tādā gadījumā neizbēgami „sulfatizēs“, tas ir, viņa plates pārklāsies ar kaitīgiem sēra savienojumiem un to vairs nevarēs pielādēt, viņa kapacitāte būs kļuvusi pavisam niecīga.

Tādēļ vasarā, uz ilgāku laiku aizbraucot, akumulātoru nedrīkst atstāt likteņa varā, bet tas vai nu jānодod kāda pazīstama vai veikala pārziņā, vai arī akumulātora plates jāizņem no šķidruma, jāizžavē, skābe jāizlej un plates jā-atliek tukšā traukā. Atgriežoties, jāielej traukā jauna skābe (īpatn. svars — 1,16) un jādod akumulātors uzlādēt.

Akumulātoru lietojot, arvien jāraugās uz to lai skābe pilnīgi pārklātu plates. Ja plates stāv ārā no skābes, akumulātora traukā jāpielej destilēts ūdens.

Akumulātora pieslēgas un visas pārējās ārpuses metaliskās daļas jāpārklāj ar plānu tauku kārtību, jo cītādi uz tām atdalās zalš nosēdums, kas ar laiku tās saēd, pārtraucot tādā kārtā kontaktu ar platēm.

Arī akumulātora vāks vai arī masa, ar ku-rū akumulātors ir aizliets, ar laiku pārklājas ar mitruma kārtību, kas rodās no skābes izgarošanas un kuru pamazina izolāciju starp abām platēm, un tā tad arī akumulātora kapacitati. Lai to novērstu, akumulātora virspuse rūpīgi jānoslauka un jānosausina, pie kam tas jāatkārto pēc iespējas biežāk.


Beidzot, vismaz vienreiz gadā akumulātors jānодod kāda akumulātora darbnīcā, lai pārbaudītu un iztīritu viņa iekšējās daļas.

Ja mēs tā rūpīgi kopsim savu akumulātoru, tas piedzīvos ilgu mūžu un mums pašiem aiza-taupīs daudz nepatikšanu un lielu izdevumu.

I. F.

Lampiņu salīdzinātājs (Komparātors).

Dažreiz amatieris grib salīdzināt savā aparatā divu lampiņu darbību. Tas vienkārši izdarāms, izņemot vienu lampiņu un iespraužot viņas vietā otru. Bet priekš tam vajadzīgs zināms laiks, uztvertā mūzika pa to laiku ir

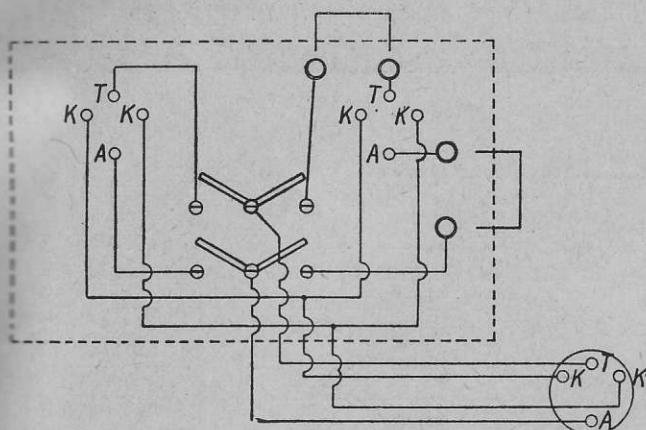

Zīm. 1.

pārcelšanu ir iespējams klausīties ar vienu lampiņu un tūlit pēc tam ar otru.

10×12 cm lielā trolita vai ebonita gabalā saurbī caurumus, 2 lampiņu ligzdām un divpoligam pārslēdzējam. Salīdzinātāja ieslēgšanai, radioaparātā lampiņas vietā var ņemt vecas lampiņas cokoli, pielodējot viņas tapinām četrušus 50 cm garus auklas galus. Vienas lampiņas anoda un tīkliņa ligzdām pievienotas divas parastās telefona ligzdas. Ja tiek salīdzinātas divas lampiņas pie vienādiem anoda



Zīm. 2.

pārgājusi no vienas skaļuma pakāpes uz citu, vienu instrumentu vietā pārsvarā ir citi. Salīdzināšanas rezultāti, atkarībā no tam, var būt dažādi.

Pavisam citādus rezultātus var dabūt ar še aprakstīto lampiņu salīdzinātāju. Šādu salīdzinātāju ļoti vienkārši pašam uzbūvēt un viņš labi noderēs katra radioamatiera laboratorijā. Ar viņa palīdzību ar vienkāršu pārslēdzēja


sprāgumiem un vienādiem tīkliņa priekšsprāgumiem, tad šīs ligzdas noslēdzas īsi. Ja turpretim vienai lampiņai izmēģina citādus anoda un tīkliņa sprāgumus, tad šīnīs ligzdzās ar bānantapiņām ieslēdz vajadzīgās batarejas. Aparāta schēma redzama zīm. 1., vispārīgais izskats ar kastīti, kurā aparāts iebūvēts — zīm. 2.

R. S.

Dubults lampiņu turētājs.

Lai dabūtu lielāku skaļumu no zemas frekvences tā saucamiem spēka pastiprinātājiem, viņos pēdējā pastiprināšanas pakāpē lieto divas vienādas paralēli saslēgtas lampiņas. Tāpat amatieru raidītājos ar parastām uztvērēju


piņas paralēli ar zīm. 1. un 2. redzamo starpturētāja palīdzību. Viņa izgatavošanai vajadzīgs 30×100 mm liels 3—5 mm biezs trolita vai ebonita vai arī cita kāda izolācijas materiāla gabals. Caurumus, lampu ligzdu iestiprināšanai, saurbī pēc zīm. 1. dotiem mēriem.

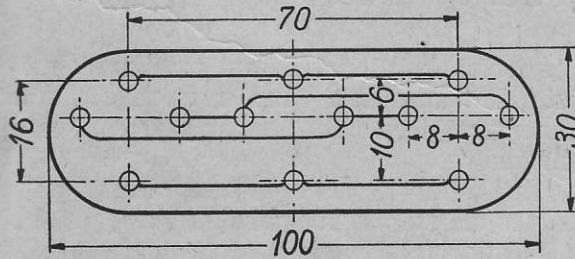

Zīm. 1.


lampiņām, lai dabūtu stiprāku anoda strāvu un līdz ar to arī lielāku raidītāja jaudu, savieno vairākas lampiņas paralēli.

Ja aparāts ir būvēts ar vienu lampiņas pamatu, viņā ļoti vienkārši var ieslēgt divas lam-

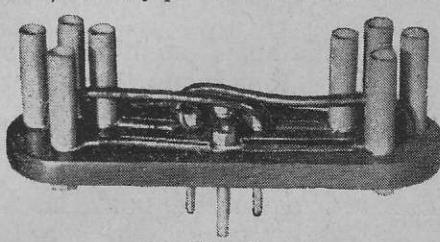

Zīm. 2.

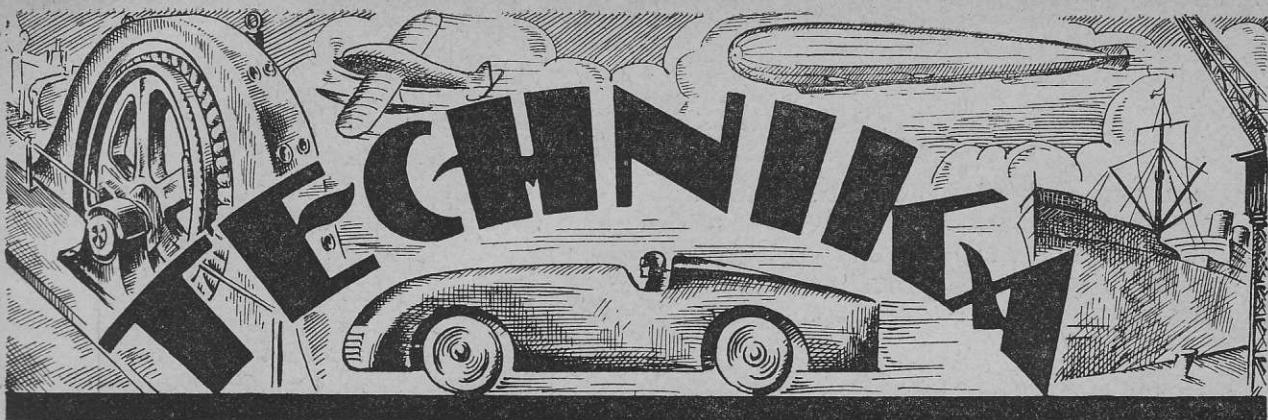Lai atsevišķo ligzdu savienojumu vadi saskartoties neradītu lampiņām kaitīgus īsus savienojumus, viņus var ņemt izolētus, vai arī, lai dabūtu glītāku izskatu, ņemot kailus vadus, uz viņiem uzvelk attiecīga gauma sagrieztas izolācijas caurulītes.



Šneidera kausa izcīņa.

Šneidera kausa izcīņa arvien radījusi lielu interesi visā pasaulē. Šo kausu (faktiski tas nav kauss, bet dievietes tēls, kurā tiek nestā no vilniem) ziedoja jau gandrīz 20 gadus atpakaļ franču inženieris Žaks Šneiders, visātrākai jūras lidmašinai. (Interesanti pieminēt ka pats Šneiders miris pagājušu gadu ne visai spīdošos materiālos apstākļos.)

Pēc kāra, kausa izcīņas kļuva jo sevišķi interesantas, jo ar katru reizi sasniegtais ātrums auga. Ap 1920. gadu tas bija tikai 250 klm/st un iepriekšējā izcīņā 1927. g. tas bija jau sasniedzis 465 klm/st. Konstruēt lidmašinas tādiem ātrumiem atsevišķas fabrikas sev nevar atlauties un tādēļ Šneidera sacīkstes ir valšķu sacīkstes, un arī tās tikai to var atlauties pa divi gadiem reizi.

Šogad sacīkstes notika piedaloties tikai Italijai un Anglijai, jo pārējās valstis nebija varējušas pienācīgi sagatavoties. Arī Italijs nedeva vēl savu labāko, viņas visjaunākās konstrukcijas mašīnas vēl nebija izmēģinātas tik tālu, lai tās varētu piedalīties. Vienīgi Anglija

bija pilnīgi sagatavota un tādēl arī pelnīti guva uzvaru ar savām brīnišķīgi ātrām Roll-Royce un Napier-Lion mašīnām, kušas ar saviem 1200 HP varēja attīstīt līdz 560 klm/st. lielu ātrumu. Pirmā vieta tika piespiesta angļu virsniekam Waghorn'am, kurš nolidoja caurmērā 535 klm/st.

Itāliem tomēr, pēc šī zaudējuma, palika absolūtais pasaules ātruma rekords, kuŗu turēja majors Bernhardi, bet arī to angļi negribēja viņiem atstāt un pāris nedēļas atpakaļ angļu virsnieks Orlebars arī tiešām pārspēja Bernhardi rekordu sasniedzot ar to pašu mašīnu, ar kuŗu Waghorns guva uzvaru Šneidera kausā, jau 588 klm/st. Šādus ātrumus ir grūti stādīties priekšā, tie pārspēj visus mūsu parastos ātrumus, jo tas ir apm. 10 klm minūtē jeb 150 m sekundē.

Var tikai teikt, ka ja ātrumi turpināsies augt tikpat ātri kā līdz šim, drīz vien jau cilvēks sasnieggs skaņas ātrumu, un tad lidotājs vairs nedzirdēs neko, kas viņas notiek aiz muguras.

A. R.

Jauns kuģu propellera veids.

Visiem pazīstamā kuģuskrūve patiesībā nemaz nav tik ideāla kuģu dzīšanas ierīce, par kādu to parasti iedomājas.

Galvenais viņas trūkums ir tas, ka virziena mainīšanai ir vajadzīga diezgan liela telpa un daudzas katastrofas nebūtu notikušas, ja skrūvju tvaikoņi varētu pagrieties mazākā telpā. Bez tam, pagriešanās ir iespējama tikai, ja kuģis kustās, un arī pats tas apstāklis, ka vajadzīga īpaša stūre, kuŗa ievērojami pamazina skrūves enerģiju, nerunā par labu šāda veida kuģu mašīnai.


Tādēļ saprotams, ka konstruktori jau sen meklē jaunu kuģu dzīšanas aparātu. Vieno

šādu ierīci, kuŗai paredzami panākumi, mēģināsim šeit aprakstīt. Tas ir tā sauc. „Voith-Schneidera propellers“, kuŗu patreiz Austrijā izmēģina.

Kuģim, ar šo jauno dzīšanas ierīci, nav ne skrūves, ne stūres, bet pakalējā galā, pie dibena, piestiprināta rotējošā ripa, ar četrām vai vairākām nažveidīgām lāpstīņām. Lāpstīņas griežas līdz ar ripu, bet bez tam var griesties arī pašas ap savu asi, pie kam šo viņu kustību var regulēt pēc patikas.

Apskatīsim kā ar šādu ierīci var panākt, kā kustību uz priekšu, tā kuģa pagriešanu. Ja ripas lāpstīņas stāvēs kā 2a zīm. redzams, arī

ripai griežoties, kuģis nekustēsies, jo lāpstiņas šķels ūdeni ar asām malām. Bet ja lāpstiņām liek ar sviras 1 palīdzību (1. zīm.) svārstīties tā, lai uz atpakaļ ejošās lāpstiņas nostātos perpendikulāri kustības virzienam, viņas šķels ūdeni ar savām platām malām un tādēļ dzis kuģi uz priekšu (2b zīm.). Tāpat, ja grib kuģi pagriest noteiktā virzienā, vajaga tikai lāpstiņas attie-

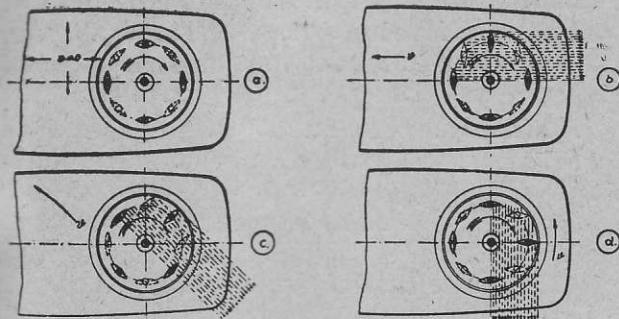


Zīm. 1.

cīgi noregulēt (2c zīm.). Kuģi uz vietas apgriežot lāpstiņas jānostāda kā 2d zīm. redzams.

Lāpstiņu svārstību nostāda ar parasta stūres rata palīdzību, ar kuru var pie reizes arī regulēt dzenošā spēka intensitāti.

Mēģinājumi ar tvaikoņiem, kuriem bija iebūvēti šādi dzinēji, deva ļoti labus rezultātus, pirmkārt, jau manevrēšanai vajadzīgās telpas samazināšanās ziņā un, otrkārt, arī šāda dzinēja efekts ir lielāks un pie vienādiem ātrumiem tas prasa par 20% mazāk kurīnāmā materiāla kā parastie skrūvju tvaikoņi.

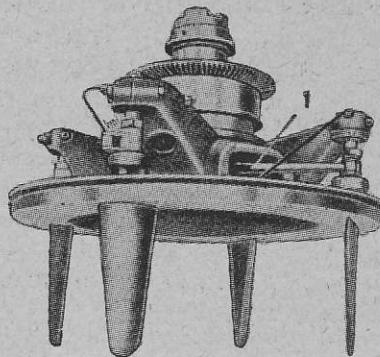

Zīm. 2.

Vienīgais trūkums, kurš pagaidām šai ierīcei piemīt, ir viņas augstā cena. Tomēr, ja tā nāks masu produkcijā, arī tas trūkums, droši vien, atkritis un var gadīties, ka pēc zināma laika viņa izkonkurēs mūsu tradicionēlo kuģu skrūvi.

I. B.

Elementu fabrika „DRAKON“

Rigā, Kurmanova ielā № 15

Tālrunis 2-9-8-9-0

*Izgatavo:*

AUGSTĀKĀ LABUMA ANODBATERIJAS, KVELELEMENTUS, SLAPJOS UN SAUSOS ELEMENTUS: TELEFONIEM, SIGNĀLAPARĀTIEM, ZVANIEM, UN NEPĀRSPĒTĀS LABUMĀ KABATAS BATERIJAS „DRAKON“



Ražojumi godalgoti 4 zelta medāliem: 3 GRAND PRIX un Zemgales augstāko godalgu — GODA KRUSTU

Skaņu filma.

Mūsu laikos technikas attīstības temps, salīdzinot ar pagājušo gadusimteni, ir ārkārtīgi paātrinājies. Ľoti daudzas technikas nozares, kurās pirms desmit, lielākais divdesmit, gadiem, atradās bērnu autījos, vai pat nebija vēl dzimušas, tagad jau sasniegušas gandrīz vai pilnību.

To varētu teikt arī par kino — šo mūsu laiku dzīves diezgan ievērojamo faktoru. Neilgā laikā filmu uzņemšanas un arī izrādīšanas technika ir sasniegusi augstu attīstības pakāpi un patreiz „lielais mēmais“ jau nopietni konkurē savu kolēģi-teatri, kuŗa attīstības vēsture ir nesalīdzināmi garāka.

Teatris un kino konkurence — par šo jautājumu daudz jau ir lasts šķēpu un arī vēl tagad ir atklāts jautājums, vai kino var atvietot teatri vai nē. Mēs te neielaidisimies garās diskusijās par šo jautājumu, un pieminēsim tikai, ka galvenais ko pārmet filmai, ir tas, ka viņa ir „mēma“.

Tādēļ nav nekāds brinums, ka filmu pasaule, kurās rīcībā ir neaprobežoti līdzekļi, cenšās šo nepilnību novērst un saistīt pie filmas arī skaņu, lai tādā kārtā skatītājs ne tikai redzētu, bet arī dzirdētu to kas notiek uz ekrāna, viņa priekšā. Un pateicoties technikas brīnumā ātram tempam šis problēms jau puslīdz atrisināts.

Katrs, kas kautcik seko dienās presei, būs dzirdējis par ārzemju runājošām jeb skaņu filmām un varbūt pabrinējis par to. Tā kā pie mums Latvijā jaunos technikas sasniegumus nav, protams, iespējams tūdaļ ievest, reti kāds varbūt zinās ap ko lieta grozās.

Tādēļ nebūtu lieki nākošās nodalās apskaitīt skaņu filmas vēsturisko attīstību un viņas patreizējo stāvokli, vēl jo vairāk tāpēc, ka nav ne mazāko šaubu ka viņas parādīšanās pie mums ir tikai laika jautājums.

1. Pirmie mēģinājumi.

Jau no pašiem kinematografijas rašanās laikiem izgudrotāju prātus nodarbinājis jautājums, kā „mēmai“ filmai dot arī runas dāvanas. Edisons pirmais šo jautājumu atrisināja ļoti vienkārši, bet, protams, arī nepilnīgi, jau 1899. gadā, nostādot aiz ekrāna vairākus savus fonografus, uz kuŗu cilindriem bija ierunātas attiecīgās skaņas, pie filmas uzņemšanas. Šā metode, protams, nevarēja pretendēt uz ilgu mūžu, jo, pirmkārt, nekad nevarēja ieregulēt fonografus tā, lai tie dotu vajadzīgo skaņu vajadzīgā brīdī, īsāki sakot, lai tie ietu sinchroni ar


filmu. Otrkārt, arī fonografu dotā skaņa bija daudz par vāju lielākai auditorijai.

Šis pēdējais apstāklis bija arī galvenais šķērslis visām pārejām metodēm, kuŗu, blakus minot, ap šī gadusimteņa desmito gadu bija saradies ievērojams skaits. Taisni šīs vājās skaņas intensitātes dēļ viņas nav pielietojamas, un tādēļ pie tām nemaz neuzkavēsimies.

Tikai tad, kad atrada ceļu kā elektriskā ceļā skaņas svārstības var gandrīz neaprobežoti pastiprināt, runājošai filmai radās zem kājām solīdāks pamats, un apm. 10 gados attīstījās veselas trīs galvenās sistēmas, mēmās filmas papildināšanai ar skaņu, pie tam visas šīs sistēmas ir ne tikai teorētiskas, bet dod jau arī praktiskus sasniegumus. Apskatīsim tās atsevišķi.


I. Magnētiskā skaņu filma.

Magnētiskā skaņu filma ir visvecākā un laikam arī neracionēlākā no šeit aprakstītām trim sistēmām. Viņas princips ir ļoti vienkāršs un dibinās uz parādību, kuŗu 1899. gadā novērojis dānu inženieris Paulsens (Poulsen), kuŗa vārds pazīstams radiotehnikā, sakarā ar Paulsena loka lampas raidītāju. Izrādās, ka velket gar elektromagnētu, caur kuŗa tinumiem plūst maiņstrāva, gaļu tērauda drāti vai lento, pēdējā magnētizējas maiņstrāvas ritmā, viņā rodās itkā daudzi viens otram līdzās atrodošamies magnēti. Ja tagad elektromagnēta kēdē ieslēdz līdzstrā-

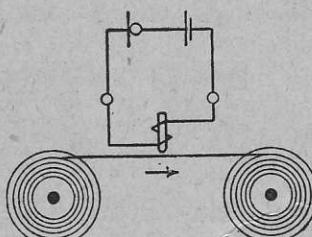

Zīm. 1.

vas avotu un mikrofonu, kā tas redzams 1. zīm., tad, runājot mikrofonā mainīsies arī

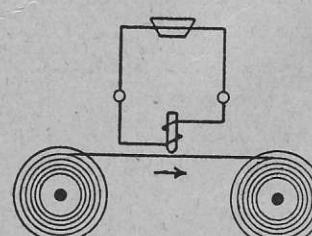

Zīm. 2.

caur elektromagnētu plūstošās strāvas stiprums un gar pēdējā polu vilktā tērauda lenta magnētizēties, mikrofonā ierunāto skaņu svārstību ritmā. Velket tagad tādi preparētu lento gar otra elektromagnēta polu, elektromagnēta tinumos radīsies tāda pat strāva, kā mikrofona kēdē, un ja pie otra elektromagnēta pieslēgs telefonu, telefonā dzirdēs to pašu skaņu, kāda ierunāta mikro-

fonā. Telēfona strāvu var, protams, pastiprināt pieslēdzot vairākas zemfrekvences pastiprinātāju pakāpes, un tad var iedarbināt jau lielākus skaļrunus.

Filmu uzņemot, aktieru priekšā tiek nostādīts mikrofons, kas ieslēgts elektromagnēta kēdē. Tā, līdzās parastai filmai, uz tērauda lentes tiek uzņemta arī „skaņufilma“.

Izrādot filmu var lietot parastus kino aparatūs, nāk tikai klāt vēl otra rotācijas ierīce, ar elektromagnētu un pastiprinātājiem, magnētizētai tērauda lentei. Pastiprinātājiem galā pieslēgts spēcīgs skaļrunis, kuŗu nostāda aiz ekrāna.

Arī otrā grūtība, kuŗu nevarēja pārvarēt agrākie konstruktori, proti, bildes un skaņas synchronisms, tagad ir samērā viegli atrisināma, jo ir synchronmotori, kuŗu apgriešanās ātrumu var dabūt pilnīgi vienādu.

Magnētiskās skaņu filmas galvenais trūkums ir — vijas tērauda lentes, kurās visu ierīci, pirmkārt, sadārdzina un, otrkārt, padara komplikētu. Neskatos uz to, viņa ir, it sevišķi Anglijā, diezgan izplatīta un nedod nemaz sliktākus rezultātus, kā abas turpmāk apskatāmās sistēmas.

II. Adatas skaņufilma.

Līdz ar elektronu lampiņas pastiprinātāja atrašanu varēja sākt atkal izveidot jau iepriekš minēto Edisona ideju, jo viņa faktiski ir visvienkāršākā un visdabīgākā. Pa to laiku arī pats gramofons, kā tāds, bija ievērojami pārlabots un arī platu uzņemšanas technika bija gājusi stipri uz priekšu.

Rodoties pastiprinātājiem, vairs nevajadzēja runātājam stāvēt pie paša uzņemšanas aparāta, pietika nostādīt kautkur istabā mikrofoni. mikrofona vājās svārstības ar elektronu lampiņām pastiprināt un pastiprinātās svārstības laist cauri elektromagnētam, starp kuŗu poliem novietota kustīga sistēma ar tērauda adatu. Šī sistēma līdz ar adatu tad svārstīties mikrofona strāvas svārstību ritmā, un ja zem adatas griezīsies mīksta plate, adata tāni iegravēs attiecīga dzīluma rievas. No tādi apstrādātas plates vēlāk pagatavo cietāka materiāla (ebonita) kopijas, pilnīgi līdzīgas parastam gramofona platēm.

Tāds visā īsumā ir skaņufilmas uzņemšanas process, pēc šīs sistēmas. Tagad atliek apskatīt vēl izrādīšanu. Filma tiek izrādīta parastā kinoaparātā, bet tam līdzās nostādīts rotējošs šķīvis, uz kuŗu novietota uzņemta skaņu plate. Virs plates atrodas skaņas noņēmējs, kas sastāv no elektromagnēta un kustīgas tērauda adatas. Platei griežoties, adata

slīd pa plates rievām un kustās uz augšu un apakšu, atkarībā no rieuva dzīluma. Šī adatas kustība rada elektromagnēta tinumos elektriskas strāvas svārstības, tās ar elektronu lampu pastiprinātājiem tiek tūkstoškārtīgi pastiprinātas un novadītas uz skaļruni, kas nostādīts aiz kino ekrāna.



Zīm. 3.


Mūsu klātpieliktie zīmējumi rāda, kā noteik šādas skaņu filmas uzņemšana un izrādīšana praktikā. 3. zīm. redzams amerikāņu „Vitaphone“ sistēmas skaņu filmas uzņemšanas aparāts, uzņemot skaņu filmu „Dziedošais nerrs“. Skaidri redzama rotējošā plate un virs tās elektromagnēta sistēma ar adatu. No elektromagnēta iet vads uz kinostūdiiju, kur tēlotāju priekšā atrodas mikrofons un arī pastiprinātāji. Plates gravēšanai visu laiku seko mikroskopā, lai novērstu varbūtējas klūdas.

4. zīm. attēlots tās pašas sistēmas skapu filmas projekcijas aparāts. Priekšā redzams statīvs ar rotējošo šķīvi, virs kuŗa atrodas skaņas noņēmējs. Augšējā daļā redzams parasts kinoprojektors, bet apakšā pa labi — pirmo pastiprinātāju pakāpju kaste.

Plates ir drusciņi lielākas par parastām gramofona platēm — apm. 50 cm diametrā, un arī griešanās ātrums ir samazināts, tā ka laižot filmu ar vidēju ātrumu (24 uzņēmumi sekundē), uz vienas plates var uzņemt veselu daļu, (apm. 15 minutes ilgu). Tā tad parasta garuma filmai būs vajadzīgas tikai divas abpusēji iespēlētas plates. Lai no vienas plates bez pārtraukuma pāriet uz otru ir vajadzīgi divi rotējoši šķīvji, kuŗus attiecīgā brīdī, pēc vajadzības, pieslēdz pie pastiprinātāja.

Lai panāktu synchronismu starp filmu un plati, kā filmai tā arī platei sākumā ir iezīmes, kurās nostāda pret aparāta lodziņu, resp. skaņas noņēmēja adatu. Lai arī darbības laikā synchronisms neizjuktu, kā šķīvi tā arī kinoaparātu dzen viens un tas pats motors.

Jauns pie skaņas filmu platēm ir arī tas, ka tām sākums neatrodas plates ārmalā, bet gan vidū. Tas tapēc, ka uz vidu plates ātrums ir mazāks: gravējot, rievas rodas ļoti tuvu

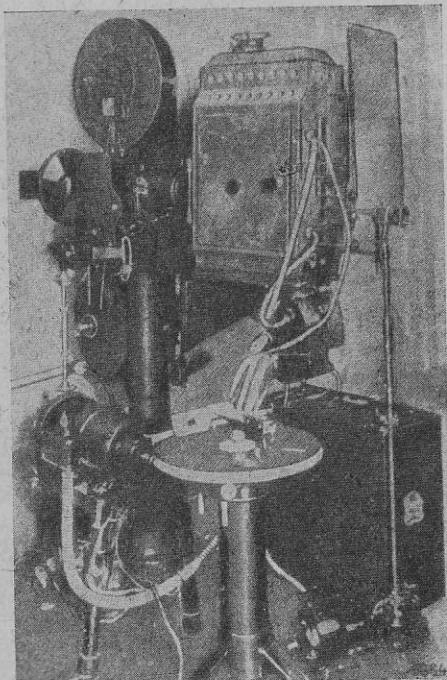

Zīm. 4.

viena pie otras un adatu, ja sākums ir ārpusē, nonākot līdz vidum, ir kļuvusi jau neasa un nevar sekot sīkām rieviņu maiņām. Liekot sākumu vidū, sīkās rieviņas tiks izietas vēl ar asu adatu, un tikai uz plates ārmalu, kur rievas ir jau tālāku viena no otras, adata būs kļuvusi neasāka.

Adatas skaņufilma ir pagaidām visizplatītākā, galvenā kārtā Amerikā un Anglijā, kas izskaidrojams ar to ka te nav vajadzīgas komplektas jaunas aparātūras, jo skaņas plates daļu var piebūvēt ikkuāram parastam kinoaparātam.

Ar šo sistemu ir uzņemtas veselas filmas (piem. „Džeza dziedātājs“ un „Dziedošais nerrs“, ar pazīstamo nēģeru dziedātāju Džolsonu (Al Jolson) galvenā lomā, kurās var nospēlēt bez nekādām grūtībām. Vienīgais trūkums ir adatas šūnācošā blakus skaņa, kurā ir īpatnēja visiem gramofoniem un kuļu pilnīgi nevar izslēgt nekad.

Bez tam, zināmas neērtības rada arī tas apstāklis, ka skaņu filmas bilžu daļa ir pilnīgi šķirta no skaņas daļas, viena ir uz filmas, otra uz plates. Ja piem. no filmas kāds gabals iztrūkst, tad, lai nezustu sinchronisms, jāielīmē tukšs filmas gabals.

Tādēļ radās doma, fiksēt arī skaņu uz pasašas filmas. Kā to izvest, redzēsim nākošā nodalā.

III. Gaismas skaņufilma.


Pirmie mēģinājumi, fiksēt skaņu uz filmas, ir vēl vecāki par iepriekšējā nodalā minēto skaņas filmas sistēmu, bet tikai tie nedeva praktiskus panākumus, jo tika pielietoti nepareizi principi. Filmu skaņas ritmā mēģināja pārveidot mechaniski, jegriežot tanī rievas vai arī to ritmiski samērcējot. Tikai kad visas šīs tā sauc „reljeffilmu“ metodes izrādījās par nedēriņām, nāca uz pareizām domām, skaņas svārstības pārvērst vispirms gaismas svārstībās un pēdējās fiksēt uz filmas.

Ar še minēto problēmu, tas ir, ar skaņas pārvēršanu gaismas svārstībās, bija jau daudz agrāk nodarbojies vācu fizikis Rūmers (Ruhmer), protams, nedomājot par skaņas filmu tagadējā nozīmē. Viņa galvenais mērķis bija, pārvērst skaņas enerģiju gaismas enerģijā, lai tādā kārtā gramofona plates vietā varētu lietot fotografisku filmu.

Rūmeram šāda skaņas fiksēšana uz filmas arī tiešām izdevās un pat vēl divējādā celiā. Apskatisim šeit sīkāk abas metodes, jo viņas abas pielieto tagadējā skaņas filmas tehnikā, zem tiešās un netiešās intensitātes metodes nosaukuma.

a) Intensitātes metode.

Pie netiešās intensitātes metodes no intensīva gaismas avota (loka lampas) izejošie gaismas stari tiek ar lēcas palīdzību pataisiti paralēli un krit pēc tam uz apsudrabotu telefona membranu, kurā darbojas kā spogulis. Ja membrana ir mierā, stari arī pēc refleksijas no tās ir paralēli un ejot tālāk krit uz spraugu, aiz kurās vienmērīgi kustās gaismasjūtīgā filma

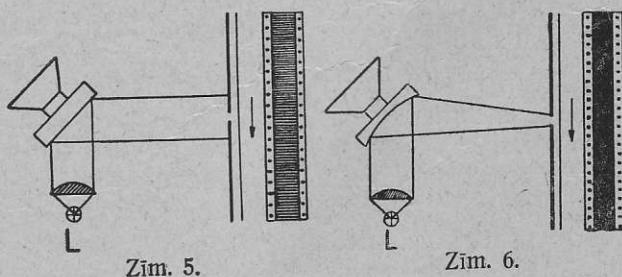


Zīm. 5.

Zīm. 6.


(5. zīm.). Kustoties ar zināmu ātrumu gar spraugu, filma tiks apgaismota un pēc attīstīšanās rādīs vienmērīgu noteikta stipruma apgaismojumu. Ja tagad membrānas spogulis ieļiecas uz īekšu (6. zīm.), reflektētie stari tiek vākti vairāk kopā; spraugas, un līdz ar to arī filmas apgaismojums, kļūst intensīvāks un fil-

ma pēc attīstīšanas būs stipri tumšāka. Otrādi, ja membrāna izliecas uz āru, starī tiek izklaidēti, spraugas apgaismojums klūst vājāks un filma paliek gandrīz caurspīdīga (7. zīm.).

Šāda membrānas ieliekšanās un izliekšanās notiks arī ja runājam telefonā, tikai tad seko tās viena otrai loti ātri, skaņas svārstību ritmā. Katrs skaņas radītais gaisa sabiezējums dos membrānas izliekumu, un gaišu stripu uz filmas, bet katrs retinājums — membrānas ieliekumu un tumšu vietu uz filmas. Jo ātrāk seko viens otram skaņas radītie gaisa sabiezējumi un retinājumi, tas ir, jo augstāka ir skaņa, jo tuvāk uz filmas būs viena otrai gaišās un

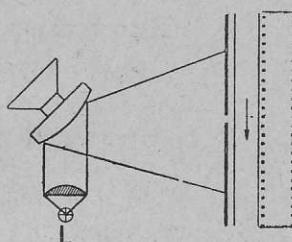


Zīm. 7.

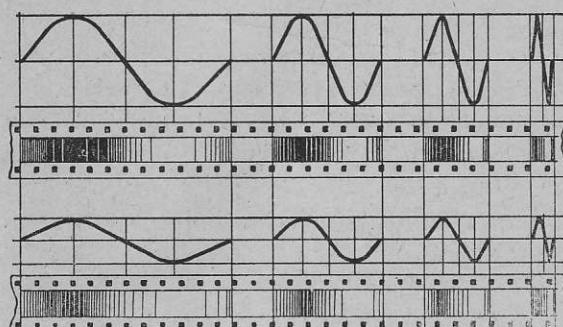

Zīm. 8.

tumšās vietas, citiem vārdiem sakot, gaišās un tumšās strīpas būs tievākas. Tas it sevišķi skaidri redzams 8. zīm., kurā attēlots dažāda garuma skaņas vilņu iespaids uz filmu. Zemi

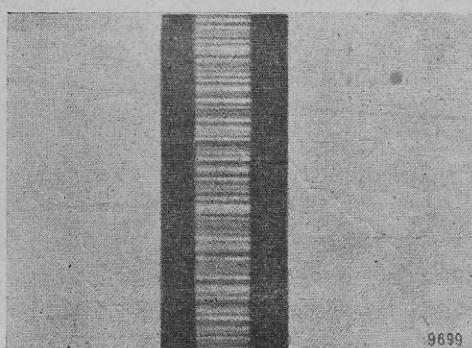

Zīm. 9.


toņi ar lielu vilņa garumu dod platas gaišās un tumšās strīpas, augsti toņi ar īsu vilņu garumu dod šauras strīpas. Tumšo un gaišo strīpu intensitāte atkarājas no skaņas stipruma, jo

stiprāka būs skaņa, radīsies lielāki membrānas ieliekumi un izliekumi un līdz ar to būs arī lielāki gaismas kontrasti uz filmas.

9. zīm. rāda filmas gabaliņu, uz kurās fiksēta skaņa ar šīs metodes palīdzību, bet 10. zīm. šī skaņas filma jau uzkopēta uz parastās filmas. Tiešā intensitātes metode dod tieši tādus pat rezultātus, tikai drūsciņ citādā celā.

Pie netiešās intensitātes metodes, gaismas avots dod konstantu gaismu un tikai starpā ie-vietotais telefons, skaņu svārstību ritmā, maina šo konstanto gaismas intensitāti. Rūmers nāca uz domām, ar skaņas palīdzību mainīt paša gaismas avota intensitāti, iedarboties tā tad ar skaņu tieši uz gaismas avotu.


Šim nolūkam viņš izletoja Dudela (Dudell) un Simona atrasto parādību, ka līdzstrāvas loks maina savu intensitāti, ja viņam paralēli pieslēdz spoli ar kondensātoru un šīnī spolē inducē elektriskas svārstības.

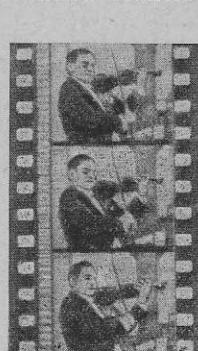

Zīm. 10.

Rūmers tā tad nēm loku, pieslēdz viņam paralēli kondensātoru un transformātora vienu tinumu, bet transformātora otru tinumu pieslēdz mikrofona kēdei. Runājot mikrofonā transformātora sekundārā tinumā inducēsies svārstības, runas ritmā, un pateicoties tam, tādā pat ritmā maiņīties loka gaismas intensitāte. Ja šo loka gaismu ar lēcas palīdzību, caur šauru spraugu, projecēsim uz kustošu filmu, uz filmas radīsies gluži tādas pat gaišas un tumšas strīpas kā pie netiešās intensitātes metodes.

Šāda loka vietā pēdējā laikā sāka lietot tā sauc. katoda mirdzlampu, kura redzama 11. zīm. Stikla cilindrītī, no kura izpumpēts gaiss, iekausēti divi elektrodi, zīmējumā redzamā vei-

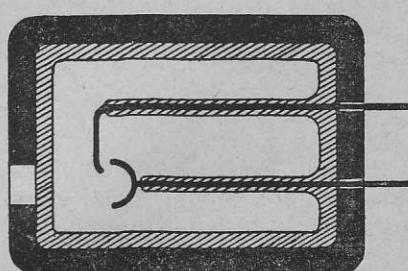


Zīm. 11.

dā. Ja pie šiem elektrodiem pievieno augstu spraigumu, starp viņiem rodas zilgans mirdzums. Šī mirdzuma intensitāti, izrādās, var arī iespaidot, ievietojot elektrodu kēdē transformātora sekundārā tinumu, bet primāro pie-

slēdzot pie mikrofona. Runājot mikrofonā mainīsies elektrodū spraigums un līdz ar to arī mirdzuma intensitāte.


Zīm. 12. vēl reiz schēmatiski attēlots netiešas intensitātes metodes princips, bet 13. zīm. tiešas metodes princips (ar loka lampu), lai lāsitājs skaidri redzētu starpību. Pie tiešas metodes tā tad mainīs gaismas avota intensitāte, pie netiešas — intensitāte ir konstanta, bet mainīs tikai filmas apgaismojums.

Tagad vajadzētu apskatīt kā uz filmas fiksētās gaismas svārstības var atkal pārveidot

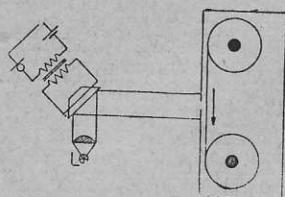

Zīm. 12.

atpakaļ skaņā. Bet pirms stājamies pie tā, pakavēsimies vēl pie pēdējās — visjaunākās skaņu filmas uzņemšanas metodes, vēl jo vairāk

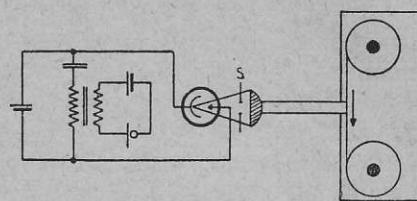


Zīm. 13.

tādēļ, ka šai jaunai — transversālai gaismas metodei skaņas reproducēšanas (atdarināšanas) līdzekli un aparāti ir tādi pat kā iepriekš apskatīti intensitātes metodei, un tā tad tos var aplūkot reizē.

E. R.

(Turpinājums sekos.)

Amerikā nāk cieņā mazie auto.

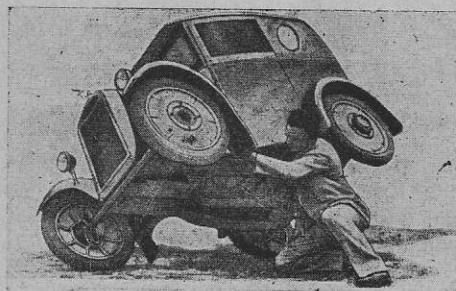

Katrs, kam ir bijusi izdevība būt kādā Amerikas lielpilsētā, zinās ka tur satiksmes apstākļi ir gluži citādi kā pie mums.

Auto kustība tur ir tik liela, ka nav nemaz iedomājams, galvenās ielās braukt ar ātrumu, kādu pie mums uzskatītu par niecīgu. Katrā ielu krustojušā, neskatoties uz priekšzīmīgi ierīkotām automatiskām regulēšanas ie-taisēm, kustība tā sadrūzmējas, ka vai tikai solos tikt uz priekšu. Saprotams, tādos apstākļos braukšana ir viss cits, tikai ne bauda, jo kājām var tikt uz priekšu daudz ātrāki. Arī motoram tas nenāk par labu, jo biežā ātruma mainīšana, bremzēšana un iecēlēšana bojā to daudz vairāk kā mierīga braukšana.

Izeju no šī grūtā stāvokļa var rast divējādā celā: vai nu paplašinot satiksmes celu laukumu, ierīkojot virszemes un apakšzemes ielas, vai arī samazinot pašu satiksmes līdzekļu dimensijas, lai pie dotā ielu platuma tiem būtu lielāka kustības brīvība.

Pirmais ceļš, protams, ir visradikālākais, bet tā izvešana dzīvē, bez lieliem naudas lī-

dzekļiem, prasa arī samērā ilgu laiku. Apakšzemes ceļu izbūve iet strauji uz priekšu, bet tomēr, līdz tā varēs pilnīgi atvieglot satiksmes grūtības, amerikaņi ķeras pie otra no minētiem līdzekļiem.

Samazinot automobiļu lielumu satiksmes traucējumiem dabīgi jāsamazinās, jo maza mašīna var izsprausties cauri tādām starpām, kur lielai mašinai būtu katrā ziņā jāapstājas un, bez tam, satiksmē tad var notikt vairākās rindās. Arī garažu trūkuma jautājums tad būtu atrisināts, jo vienā garažā tad varētu novietot lielāku skaitu mašīnu.

Amerikā jau ir izmēģināti un konstruēti vairāki šādi mazu auto tipi, un tie izrādījušies ļoti lietderīgi. Mūsu klātpieliktā zīmējumā redzams amerikaņu inženieru Martina konstruēts auto, kurš sava viegluma un arī apmēru ziņā, grūti būs pārspējams. Auto asu atstātums ir vairāk kā par metri mazāks kā mazam Forda modelim, un tas sver tikai 225 kg. Viņa iebūvēts četrcilindru motors ar gaisa dzesēšanu, un tas spēj attīstīt 80 klm/st. lielu ātrumu.

Auto tiek izsūtīts lielās kastēs, kurās reizē noder arī kā mašīnas garažas. Samērā ar lielumu ir arī cena, kuŗa esot apm. 200 dollari.

Šādi auto domāti, galvenām kārtām, tikai pilsētas satiksmei, jo lai gan viņos samērā ērti var novietoties divas pieaugušas personas, tālākiem izbraukumiem tie ir par mazu.

Tā kā arī Eiropas lielpilsētās satiksmes apstākļi kļūst ik dienas grūtāki, var sagaidīt ka arī te šī ideja atradīs piekrišanu un ka radīsies jauni, mūsu apstākļiem piemēroti mazo auto tipi.


ĀRZEMJU ŽURNĀLI

VIENKĀRŠS SKĀLRUNIS.


(Funk, Nr. 35. 1929.)

Loti labu un arī glītu skaļruni var pagatavot paša spēkiem, izņemot skaņas galviņu. Vispirms no koka pagatavo rāmi, pēc 1. zīm. parauga. Tad no bieza zīmēšanas papīra izgriež četrus vienādus trīsstūrus, pēc 2. zīm. mēriem un divu šo vienādo sānu trīsstūru virsotnes salīmē kopā, ievietojot starpā koka piramīdi (3. zīm.). Salīmēto trīsstūru hipotenūzas piestiprinā vienu pie koka rāmja augšējās līstes, otru pie apakšējās. Piestiprināšanu izdara ar 3 cm. platām rakstāmpapīra strēmelēm, no kuŗām vienu malu pielīmē pie koka līstes, bet otru pie trīsstūriem. Tad pie rāmja pakaļejas līstes piestiprinā skaņas galviņu, un viņas sviru iestiprinā korķa piramīdē (4. zīm.). Tagad atliek tikai, pielīmēt pie rāmja sānu malām pārējo divu trīsstūru hipotenūzas. Ja tagad piestiprinātu arī šo trīsstūru virsotnes pie korķa piramīdes brīvām malām, visu četru četrstūru malas nesaies kopā, un lai to panāktu, sānu trīsstūru malas būs vēl jāizgriež, lai tās pieņemtu 5. zīm. redzamo veidu. Lai papīra membrānai


apm. 1 mm plata starpa. Kad visi četri trīsstūri pielīmēti pie rāmja un korķa piramīdes, viņu malas aplīmē ar 3 cm platām zīda papīra strēmelēm (kā jau teikts, uzmanoties lai trī-

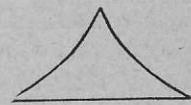

Zīm. 5.

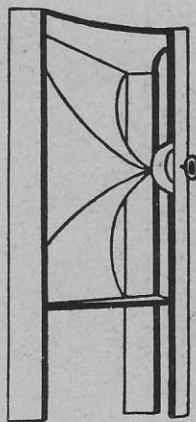


Zīm. 4.

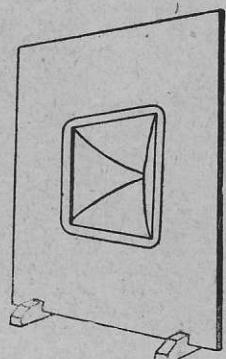


Zīm. 6.

stūru malas nesaietu kopā). Lai membrāna būtu elastīgāka, ar zīda papīra strēmelēm aplīmētās rievās var ieliet šķidru gumiārabiku un laut tam notečēt pa visu rieu garumu (pagriezot membrānu ar smailo galu uz leju).


Lai skaļrunim būtu solidāks izskats, rāmja priekšpusē var pielīmēt dēli (70×70 cm, no 1 cm bieza koka), ar izgriezumu membrānas priekšā (6. zīm.).

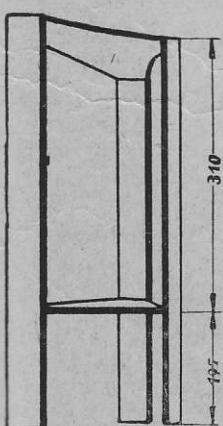

Zīm. 1

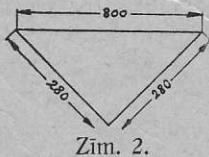

Zīm. 2.

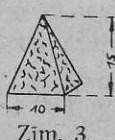

Zīm. 3.


būtu lielāka kustības brīvība, sānu malas jāizgriež tā, lai visu četu trīsstūru malas nepieskārtos tieši viena otrai, bet lai starp tām būtu

VIENKĀRŠS AUGSTFREKVENCES PASTIPRINĀTAJS AR AIZSARGTĪKLĪNA LAMPIŅU.

(Funk, Nr. 34. 1929.)

Aprakstīta vienkārša un lēta augsfrekvences pastiprinātāja pakāpes būve, kuru var pieslēgt ikkuŗam audionam. Tā kā pastiprinātāja tiek lietota aizsargtīkliņa lampiņa, ar lielu pastiprināšanas faktoru, vienkāršam audionam šādu pakāpi pieslēdzot, viņa skaļums un uz-

tveršanas attālums stipri pieauga un spēcīgākās stacijas varēs uztvert pat ar rāmi. Pie tam aparātu var sabūvēt no sastāvdaļām, kurās atradīsies katram amatierim, jāiegādājas ir vienīgi aizsargtīkliņa lampiņa.

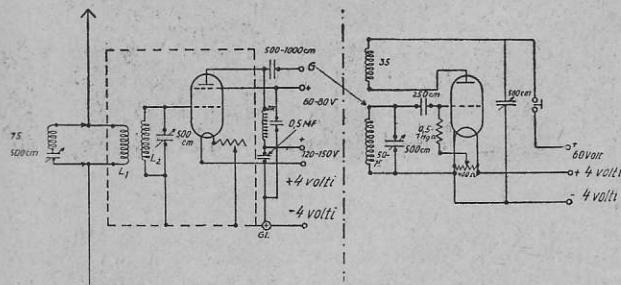


Zīm. 1.

1. zīm. redzama aparāta schēma un viņa pieslēgšana parastam audionam. Visa augstfrekvences pakāpe ir ieslēgta aluminija aiz-

listītē ar antenas-zemes pieslēgiem un vēl viens lampiņas pamats, spolei. Spoles uztin uz pertinaksa cilindri (65 mm diametrā, 70 mm garā), ar izlētu 0,1—0,2 mm resnu vadu, pie kam vidējo vilņu diapozonā (200—600 m) spolei L₂ būs vadīgā apm. 70 tinumi, bet spolei L₁, pie parasta garuma antenas — 30—35 tinumi. Spoles cilindra apakšējo galu aiztaisa ar ebonita vāciņu, pie tā piestiprina nozāģētu izdegušas lampiņas pamatiņu, pie kuŗa četrām kājiņām pielodē abu spolu galus. Tīkliņa pieslēgs G jānovieto tā, lai tas būtu pēc iespējas tuvāk audiona tīkliņa spolei.

Pastiprinātāja pieslēgšana audionam ir joti vienkārša: pieslēgs G jāsavieno ar audiona tīkliņa spoles augšējo galu, pastiprinātāja bateriju vadi jāpievieno attiecīgām audiona baterijām. Arī apkalpošana ir samērā vienkārša: lampiņas reostāts jāiegriež gandrīz līdz galam un kondensātors — apmēram līdz pusei. Tad, pie ciešas atgrizezeniskās saites, ar audiona kondensātoru uzmeklē kādu staciju. Ja tā atrasta, saiti var pavājināt un ar aizsargtīkliņa lampiņas kondensātoru pieregulēt lielāku skaļumu. Sikāk skaļumu var noregulēt arī ar lampiņas kvēlreostātu.


Lietojot rāmja antenu, pirmās pakāpes spoli izņem pavisam ārā un rāmi pieslēdz pie aizsargtīkliņa lampiņas tīkliņa un katodes.

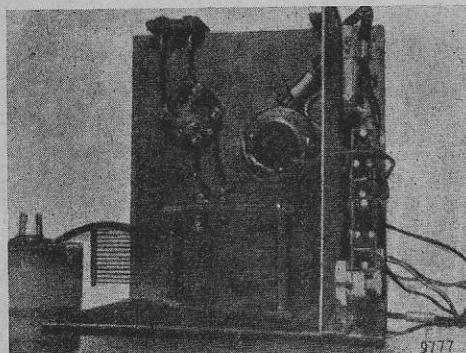

Zīm. 2.

sargkastē, un tikai ja tas grūti izvedams, var pārkāpt ar aluminiju vienīgi pamatdēli, priekšplati un pret audionu vērsto sānu pusī. Blakustroksnū un nevēlāmu saišķu eliminēšanai abi anodbaterijas pozitīvie pieslēgumi (anodam un aizsargtīkliņam) ir bloķēti ar negatīvo polu, cauri diviem 0,5 MF blokiem. Paralēli antēnas spolei var ieslēgt vilņu filtru, vietējās stacijas izslēgšanai.

Aparāta būves dati un mēri redzami 3. zīm., bet gatavā aparāta skats, no augšas, redzams 2. zīm. Pa labi, aiz aluminija sienas, novietoti abi bloki, drosele (telefona spolite) un kabatas baterijas lampiņa kā kvēlkontūra aizsargs. Pa kreisi no aluminija sienas atrodas lampiņas pamats, tīkliņa pieslēga G,

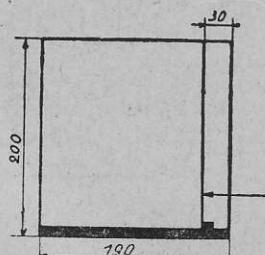


Zīm. 3.

TRISLAMPINU UZTVĒRĒJS AR VARIO-METRIEM.

(Radio-Jubitel, Nr. 6., 1929.)


Uztvērēja schēma redzama zīmējumā 1. V₁, V₂, V₃ — trīs vienādi būvēti variometri. Viņu būve un samēri redzami zīm. 2. Noskaņojamie variometri V₁ un V₂ ir pilnīgi vienādi — uz statoru uztīti 56 tinumi un uz rotoru — arī 56 tinumi. Drāts resnumis — 0,2 mm. Regenerācijas variometram V₃ uz statoru uztīti 36 tinumi, uz rotoru — 45 tinumi. Drāts resnumis tas pats — 0,2 mm. Regenerācijas

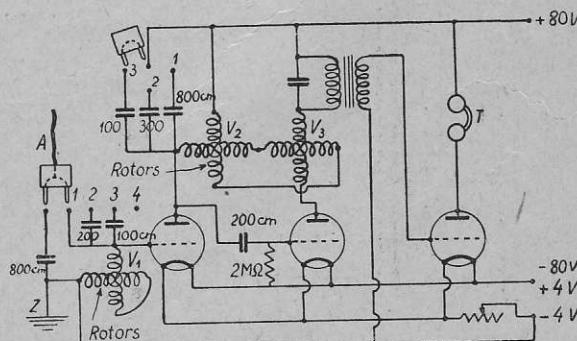

Zīm. 1.

variometri V₃ vajaga ierīkot ar sīknostādīšanu. Aparāta rupjā noskaņošana notiek ar divām

īsi noslēgtām telefonu dakšīgām, ieslēdzot ar viņām vajadzīgos blokkondensātorus. Sīkā

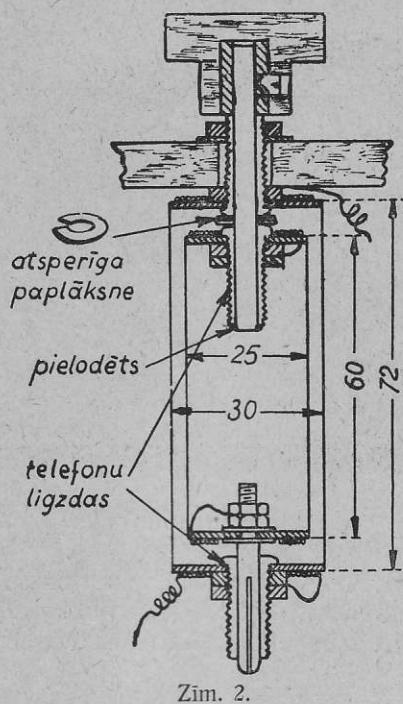

Zīm. 2.


noskaņošana — ar variometriem. Uztvērēja diapazons 350—1800 metru.

SELEKTĪVS VILNUFILTRS.

(Modern Wireless, August, 1929.)

Vietējās stacijas izslēgšana ir diezgan grūts jautājums, jo ar parasta tipa viņufiltriem vietējo raidītāju var tikai tad izslēgt, ja starp to un uztveramo staciju ir zināma vilņu gauma starppība, kura parasti ir diezgan liela.

Aparāta selektīvitāti var tomēr lielā mērā pacelt lietojot jauna veida filtru, kas dibināts uz tilta principu.

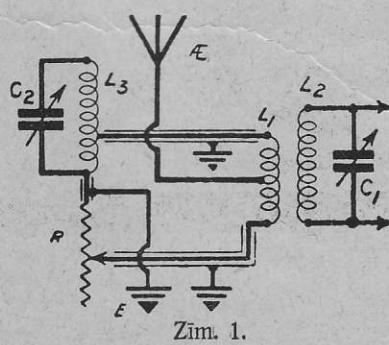

Zīm. 1.

Filtra schēma redzama 1. zīm. Spole L_1 induktīvi saistīta ar uztvērēja tīkļa kontūra spoli L_2 , un pie viņas viduspunkta pievienota antena. Spoles L_1 viens gals pievienots para-

stam filtra kontūram C_2L_3 , bet otrs gals — maiņamai pretestībai R . Kā pretestības tā arī vilņu filtra kontūra otrs gals pievienots pie zemes. Visa ierīce tā tad ir līdzīga diviem tiliem — viens iet no antenas caur filtra kontūru, bet otrs — caur pretestību R .


Rikošanās ar filtru ir sekoša: filtrs (kuŗu var iebūvēt atsevišķā kastītē) jānostāda līdzās uztvērējam, lai starp spoli L_1 un uztvērēja spoli rastos saite, un tad aparāts jānoskaņo uz vietējo staciju. Griežot filtra kondensātoru C_2 , pie noteikta šī kondensātora stāvokļa, skanas stiprums klūs vismazāks. Ja tagad vēl mainīsim pretestību R , skaņa gandrīz galīgi izvudīs, un ar aparātu varēs uztvert citas stacijas, vietējam raidītājam netraucējot.

Spole L_3 tīta uz pertinaksa cilindra ar augstfrekvences vadu, un tai ir apm. 75—80 tinumi. Spolei L_1 ir 24 tinumi, ar atzarojumu vidū, un tā tīta arī uz cilindri, pie kam šim cilindram jābūt pēc iespējas tālāk no L_3 . Lai izslēgtu kaitīgas saites, vadus no abiem spoles L_1 galiem der ievietot metala caurulītēs un tās pievienot zemei. Pretestības R lielums ir no 0—40000 omi, bet kondensātors C_2 ir 250—300 cm. Ja filtru grib ievietot pašā aparātā, spoli L_1 var uztīt uz spoles L_2 (ja pēdējā ir cilindriska), ievietojot starp abām spolēm ebonīta līstītes.

PĀRLABOTS REINARCA UZTVĒREJS.

(Modern Wireless August, 1929.)

Izrādās, ka parasto Reinarca uztvērēju var stipri uzlabot. Galvenais iemesls, kādēļ Reinarca schēma jūtības ziņā stāv aiz induktīvās

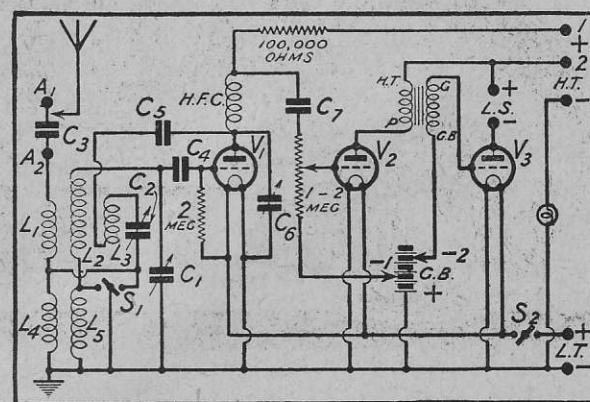

Zīm. 1.

saites audiona, ir tas, ka enerģijai ir grūti no anoda tikt uz katodi, jo tā saites kondensātors, tā arī augstfrekvences drosele ir samērā slikti ceļi svārstībām.

Lai svārstībām radītu labāku ceļu, var starp anodu un kvēldiegu ieslēgt vēl vienu maiņkondensātoru, caur kurū tad ies daļa augstfrekvento svārstību.

Šāds pārlabojums tiešām dod daudz labākus rezultātus kā parastā Reinarca schēma, kā skanas stipruma tā arī selektīvitātes ziņā.

Šādi pārlabota aparāta schēma redzama 1. zīm. Tas ir Reinarca audions ar vienu pretestības un vienu transformātora pastiprinātāja pakāpi. Raksturīgs ir tikai tas, ka starp anodu un kvēldiegu ievietots otrs kondensātors C_6 .

Aparāts parocīgs arī ar to, ka ar ieslēdzēja S_1 pieslēdzot spoles, L_4 un L_5 , var ērti pāriet no ūsiem uz gaļiem vilņiem.


Atsevišķo daļu lielumi ir sekoši:

$C_1 = 500$ cm., $C_2 = 350$ cm., $C_3 = 200$ cm.,
 $C_4 = 250$ cm., $C_5 = 1000$ cm., $C_6 = 250-300$ cm., $C_7 = 10000$ cm.

Spoles ir parasti šūniņspoles, ar sekošiem tinumu skaitiem: $L_1 = 25-40$ tin., $L_2 = 60$ tin., $L_3 = 40-50$ tin., $L_4 = 200$ tin., $L_5 = 100$ tin.

Pirma triju spolu turētāji piestiprināti līdzās viens otram, bet pēdējo divu — atkal kopā,

bet perpendikulāri pirmiem, lai nebūtu saites (2. zīm.). Otrās lampiņas tikliņa pretestība ir nemta maināma, lai varētu regulēt skaņas stilu.

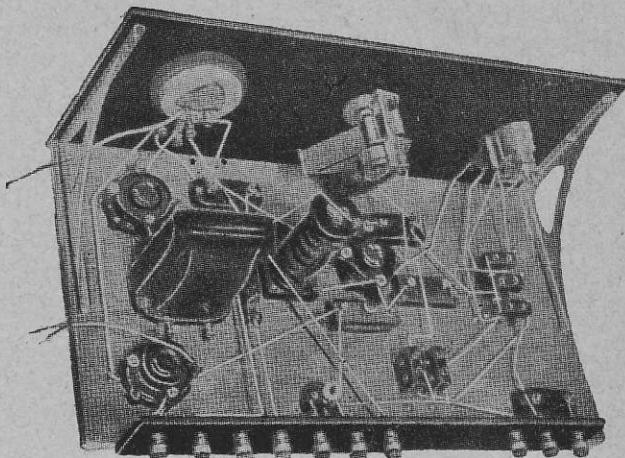

Zīm. 2.

prumu. Droselei jābūt ar lielu tinumu skaitu (jāpērk gatava), jo citādi, it sevišķi pie gaļiem vilņiem, būs grūti dabūt pietiekošu regenerāciju.



Lai nāktu talkā radioamatieriem un visiem kas interesējas par radio un techniku vispār, redakcija ievieto žurnālā īpašu jautājumu un atbilžu nodalī, kurā tiks sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, ko lasītāji pašu spēkiem nevar atrisināt.

Jautājumi adresējami „Radioamatiera“ redakcijai Rīgā, pastkaste 381, un iesūtami līdz mēneša 1. dātumam. Vēlāk iesūtītiem jautājumiem atbildes varēsim dot tikai nākošā mēneša numurā.

R e d a c c i j a .

CHRONIKA

Tautu Savienības koncerts.

1. septembrī Tautu Savienības sesijas saņķšanai par godu notika dīvains koncerts, kādu pasaule vēl nebija piedzīvojusi: Lai uzsvertu Tautu sadarbības principu, koncerta izpildītāji neatradās visi kopā, vienā vietā, bet dažādās Eiropas pilsētās. Berlinē bija klavieres, klarnete un brača, Londonā vijole un oboja, Milānā vijole, čello, oboja un brača, Parīzē vijole, Vīnē vijole un čello, un, beidzot, Cirichē vijole, brača un fagote un arī pats diriģents ar klavierēm.

Šis interesants koncerts notika sekošā kārtā: Koncerta diriģents Dr. E. Fischers, sēžot Cirichē pie klavierēm, spēlēja koncerta programmas gabalu klavieru izvilkumus, bet turpat uzstādītais mikrofons šīs skaņas pa tālsatiksmes telefona kabeliem noraidīja uz augšā minētam pilsētām, un katrs orķestra mūzikis, ar telefonu uz ausīm, varēja tās dzirdēt un ar savu instrumentu spēlēt līdzi. Katrā mūziķa priekšā savukārt atkal bija mikrofons, un visu šo mikrofonu vadī sanāca kopā, Cirichē — diriģenta istabā, un diriģents ar skaļruņa palīdzību dzirdēja reizē visu instrumentu skaņas. Tā kā skaļrunis nostādīts līdzās klavierēm, tad arī viņa skaņu uztver diriģenta mikrofons un noraida to visiem mūzikiem, kuri tādā kārtā dzirdēja arī paši savu un arī pārējo kolēgu spēli un tā tad pēc tās varēja vadīties.

No diriģenta istabas mikrofona skaņa bez tam tika novadīta, pa telefona vadiem, uz Ženevu. Tur sešās viesnīcās, kurās bija apmetušies Tautu savienības delegāti, bija uzstādīti vismodernākie skaļruni, un visu tautu priekštāvji varēja noklausīties viņiem veltīto oriģinālo koncertu.

Mūsu foto chronikā diriģējot šo dīvaino koncertu.

Austrijā atlauta īsvīlu raidīšana.

Austrija izdoti jauni noteikumi, uz kuŗu pamata visas privatpersonas un biedrības, ja tikai tām nav peļņas nolūku, var ierikot īsvīlu raidīšanas aparātūras, iepriekš izņemot attiecīgu atlauju.

Labas izredzes amatieriem.

Jau tagad spēcīgais Amerikas Sav. V. raidītājs Schenectady (WGY) šoziem paaugstinās savu jaudu līdz 200 kW., caur ko tas droši vien būs labi dzirdams arī Eiropā. Pašlaik sākas

mēģinājumi uz 545, 455, 379, 260 un 200 m vilņiem.

Varšavas raidītājs paaugstina jaudu.

Mums tuvais Varšavas raidītājs projekte tuvākā nākotnē paaugstināt savu jaudu uz 120 kW, lai tas ar detektoru būtu dzirdams 450 klm radiusā. (Patreiz viņa darbības apmērs ir apm. 100 klm). Tā kā Varšava no Rīgas ir apm. 500 klm, ir izredzes arī Rīgā ar detektoru to dabūt, Kurzemē un Zemgalē katrā ziņā.

Austrumi modernizējās.

Arī konservatīvie un noslēgtie muchame-dāni galu galā nākuši laikam pie slēdziena, ka radiofonu var izlietot viņu ticības propogandai, kā to sen jau dara citas konfesijas. Persijā, Aserbeidžānas provinces galvas pilsētā, Tebrīsā, uz galvenās mošejas minareta uzstādīts mikrofons, kuŗš muedzina aicinājumu uz lūgšanu piecas reizes dienā radioviļņu veidā raida pa visu pasauli.

Internacionāla radiokonference.

Pašlaik Haagā notiek internacionāla radio konference, kurās programā ir daudzi svārīgi jautājumi. No tiem būtu mināms jautājums par raidstaciju jaudas apzīmējumu normēšanu (jo patreizējos apstākļos ir grūti, vai pat neiespējami, salīdzināt savā starpā raidītāju jaudu). Bez tam, konference nodarbosies ar īsvīļu amatieru noteikumu izstrādāšanu un ar precīzāku viļņu garumu iedalīšanu gaļos, īisos un ultraīsos viļņos.

Radio vada aeroplānus.

Nujorkas tuvumā, Mitchfieldā, Amerikas lielākā kaŗa aerodromā, nesen uzstādīts aparatāts, kas stipri atvieglo lidotājiem pareiza kursa ieturēšanu, it sevišķi naktī un miglā. Pieluroties pie pareiza kursa, lidotājs dzird noteiktā augstumā radiosignālus, bet tikko tas nogriežas no kursa pa labi, signālu augstums un veids mainās un tā lidotājs tiek brīdināts. Nogriežoties pa kreisi, tas dzird atkal pavism citādus signālus.

Televīzija dabīgās krāsās.

Lai gan televīzija vēl atrodās pirmā attīstības stādījā, viņas vecākais pionieris, Bairds, jau mēģina panākt tālredzēšanu

dabīgās krāsās. Princips, pie kuļa sīkākas apskatīšanas te nevaram uzkavēties, ir līdzīgs parastam televizijas principam, ar rotējošu ripu, tikai uz ripas ir trīs sērijas caurumiņu, kas pārkļāti ar sarkanu, zaļu un zilu filtru. Uztvērējā atrodas nevis, kā parasts, viena neona lampiņa, bet divas. Viena no tām dod sarkanu gaismu, otra — zaļas un zilas gaismas maiņumu. Kā Šāda metode spēj dot krāsainus attēlus, apskatīsim kādā no nākošiem numuriem. Patreiz sasniegtie rezultāti ir visā visumā apmierinoši.

Maskava uzstāda rekordu.


Maskavā septembrī sāka strādāt jauna spēcīga (100 kW) stacija. (ВЛСПС — Viskrie-

vijas profesionēlo savienību centrāles stacija). Tā tad Maskavā tagad ir veselas četras stacijas, ar pāri par 20 kW. Rezultāts, droši vien, būs strauja klausītāju skaita krišana, jo pašā Maskavā nebūs iespējams dzirdēt nevienu citu Krievijas staciju, nerunājot nemaz par ārzemēm.

Atsauksmes par Rīgas staciju.

Krievu radiožurnāli vēsta, ka Rīgas stacija vasarā bijusi vienīgā, kuru varēts pat vissliktākā radiolaikā uztvert, un pie tam — vēl skalrunī. Visas pārējās ārzemju stacijas bijušas dzirdamas vājāk, neskatoties uz viņu lielo jaudu.

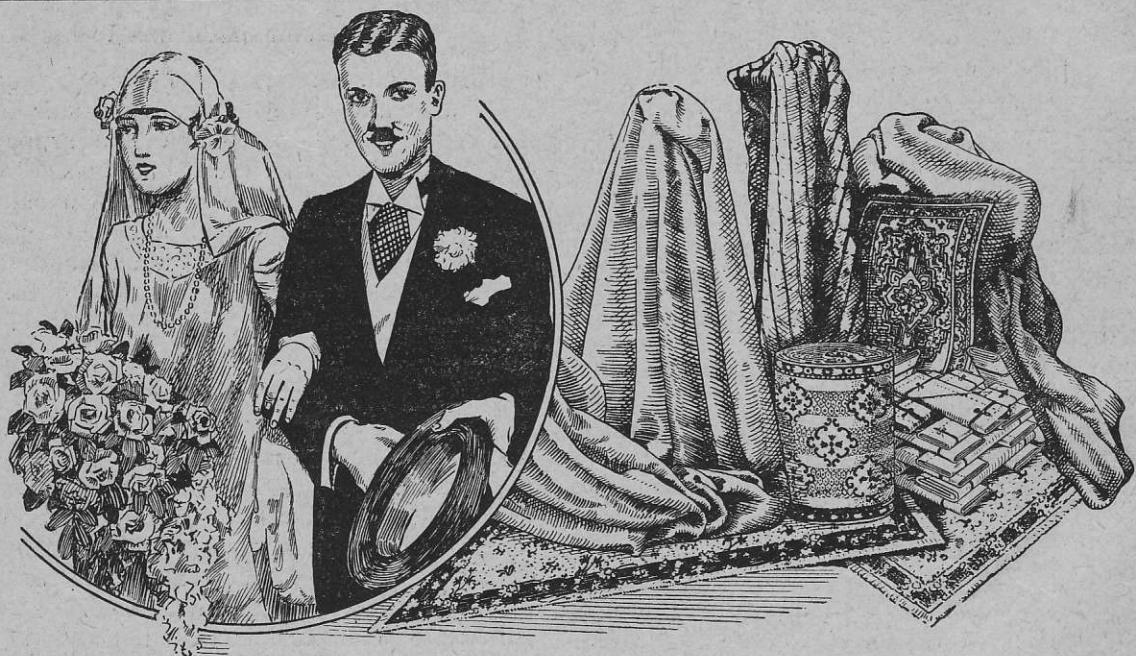Redaktori: L. U. asist. R. Siksna un subasist. I. Fridrichsons. **Atbildīgais redaktors:** A. Baltakmens.



Jaunajam pārim :

Laime ir atkarīga no sīkumiem: omulīgs dzīvoklis un glīts apģērbs veicina abpusējo patiku un saticību.

Kas dzīvokli dara omuligu — priekškari, tepiki, celini, galdauti un tamlīdzīgas mantas — tas mums — Brīvības ielā 52 — viss ir, pie tam tik vispusīgā izvēlē, ka pat ar nedaudz naudas var sapirkt diezgan daudz.

Gultsegas? Vissiltāka un visērtāka guļa būs, protams, zem dūņu segas. Ir mums arī visas citas segas.

Par audumiem — kungu un dāmu apģērbiem — šoreiz neko plašāk nerunāsim, — mūsu plašo izvēli un taisnīgās cenas visi taču zina.

Ticam, ka jauno dzīvi uzsāksiet godīgi, tālab — ja būtu vajadzīgs — nebaidīties prasīt uz kreditu. Loti varbūt, uz kreditu jums dosim.

J. VANAGS, Manufaktūras lieltirgotava, Brīvības ielā 52

J. ĶIMENĀ

Mēbeļu un būvrūpniecība

JELGAVĀ, Pētera ielā 4. Tālr. 412.

I z g a t a v o:

dažādas mēbeles, dzīvokļu,
banku un veikalu iekārtas;
būvēm — logus, durvis un citus
koka piederumus. **Bišu stropus**

Pērk dēlus, plankas un citus
materiālus.

K r ā j u m ā

Mēbeles visādos stilos

Maiņstrāvas lampiņas.

Cauri visai radiotechnikas attīstības vēstrei, tā tad apm. 10 gadus, skaidri ir novērojama tendence vienkāršot uztverēšo aparātūru. Pirmos radiofona gados, kad radioaparātu uzskatīja kā vislielako technikas brīnumu, katrs bija pilnīgi apmierināts ja viņš kaut ko dzirdēja un nemaz neievēroja dažādās neērtības. Ar sajūsmu tos laikos nesa lādēt 10 kg smagus akumulatorus; lietoja lampiņas, kurās kopā patērija dažreiz pat līdz trīs ampēri strāvas un akumulatoru iztukšoja īsā brīdī; aparātu noskočoja ar bezgalīgi daudz skalām un klokiem; jo toreiz gribēja mainīt uztverēja diafazonu, katrā ziņā vajadzēja mainīt spoles; anodbateriju vajadzēja mūžīgi uzmanīt, un pārāk bieži to vajadzēja galīgi sviest prom. Vārētu uzskaitīt vēl daudz tādu neērtību, ar kurām bija jāapmierinās to laiku radioklausītājam.

Mūsu dienās tas viss jau stipri mainījies. Radio ir kļuvis populārs visplašākos tautas slāņos, un arvien pieaugašā interese spiež aparātu būvi vienkāršot, lai arī radiotechniski nesagatavoti klausītāji varētu ar aparātu rikoties.

Sinī virzienā it sevišķi lieli nopelni Philips Radio. Konstruējot kvēldiegu no augstvērtīga materiāla, tirgū izlaida lampiņas, kurās kvēlstrāva no 0,5 Amp. tika reducēta jau uz 0,06 Amp.; pateicoties tam, akumulators jau varēja dot strāvu daudz ilgāk. Anodbateriju, kuŗa agrāk bija radioklausītāju sāpju bērns, atvietoja ar vienkāršu elektrisku aparātu — kuŗš jāpieslēdz tikai pie apgaismošanas tīkla, lai noteiktā dabūtu ideālu augstsprāgumu.

Daudz vairāk grūtības amatieriem tomēr radīja otrs strāvas avots — kvēlakumulatori. Arī šo problēmu apmierinoši atrisināja Philips Radio, arī lampiņas kvēlei izlietojot maiņstrāvu no apgaismosanu stīkla. Vajadzīgo sprāgumu dabon ar mazu transformātoru, kuŗš notransformē tīkla sprāgumu uz vajadzīgo lampiņas sprāgumu.

Tomēr šo sprāgumu nevar tieši lietot lampiņu kvēlei, jo kvēldiegs no maiņstrāvas tiks neregulāri sasildīts. Un tā kā kvēldiega temperatūras svārstības rada arī anodstrāvas svārstības, skaļrunī būs dzirdama nepatikama, diezgan stipra, rūkoņa. Tādēļ vajadzēja konstruēt speciālas lampiņas. Pēc ilgiem laboratorijas mēģinājumiem arī izdevās, šim

nolūkam pagatavot lampiņas, kurās tagad skaņas tīruma un stipruma ziņā ne tikai sasniedz līdzstrāvas lampiņas, bet pat dažā ziņā tās pārspēj.

Maiņstrāvas lampiņas pagatavo divējādos tipos: ar tiešu un netiešu kvēli.

Pirma tipā kvēldiegu izlieto arī elektronu emisijai, kā tas ir arī pie parastām lampiņām. Šīs lampiņas tomēr ieteicamas tikai kā skalruņu gala lampas, jo augstfrekvences pastiprinātājos un audionā ar viņām būs dzirdami tīkla trokšņi.

Lai arī te varētu lietot maiņstrāvas lampiņas, Philips Radio izlaida lampiņas ar netiešu kvēli; tanis kvēldiegs neemīt elektronus, bet tikai sasilda siltumu vadošu masu, kuŗa pārklāta ar caurulīti, uz kuŗas virsma nosēdināti dažu metālu oksidi. Kvēldiegs netieši sakarsē tā tad arī šo caurulīti; un tā kā metālu oksidi ļoti viegli emitē elektronus, tad tagad istais katods būs nevis kvēldiegs, bet minētā caurulīte. Šī asprātīgā, bet praksē tomēr diezgan grūti izvedamā konstrukcija pilnīgi izslēdz tīkla trokšņus, jo siltumu vadošā masa, kas apņem kvēldiegu, pilnīgi izlidzina viņa temperatūras svārstības.

Šīs lampiņas arī ir stipri ekonomisks — kā kā līdzstrāvas lampiņas, jo kvēltransformātoru var pieslēgt tieši pie tīkla un tas patēri ne visai daudz strāvas. Vienreiz konstruēto aparātu vairs nevajaga kontroleit un uzraudzīt, un nekad vairs nevajadzēs bažīties ka tieši kādā deju vakarā akumulators nesāk streikot un neizjauc visus priekus. Arī mūžīgā sprāguma mērišana atkrit un voltmētrs, kuŗš agrāk bija amatiera visnepieciešamākais kontrolinstrumenti, var tagad guļēt kaktā. Tāpat tiek pilnīgi izdzīta no mājām arī akumulatoru skābe, kuŗu bieži vajadzēja pārbaudīt un kuŗu arvien bij namamātes ieainānieks.

Maiņstrāvas lampiņu lielās priekšrocības ne tikai iespēju konstruēt ārkārtīgi labus uztverējus, bet vienkāršo tos arī apkalpošanas un uzturēšanas ziņā. Ideāls uztverējs ar maiņstrāvas lampas radio kustībai daudz jaunu piekritēju, tas dod ne tikai iespēju klausīties radio koncertus, bet klausīties tos pirmskārīgā reprodukcijā.