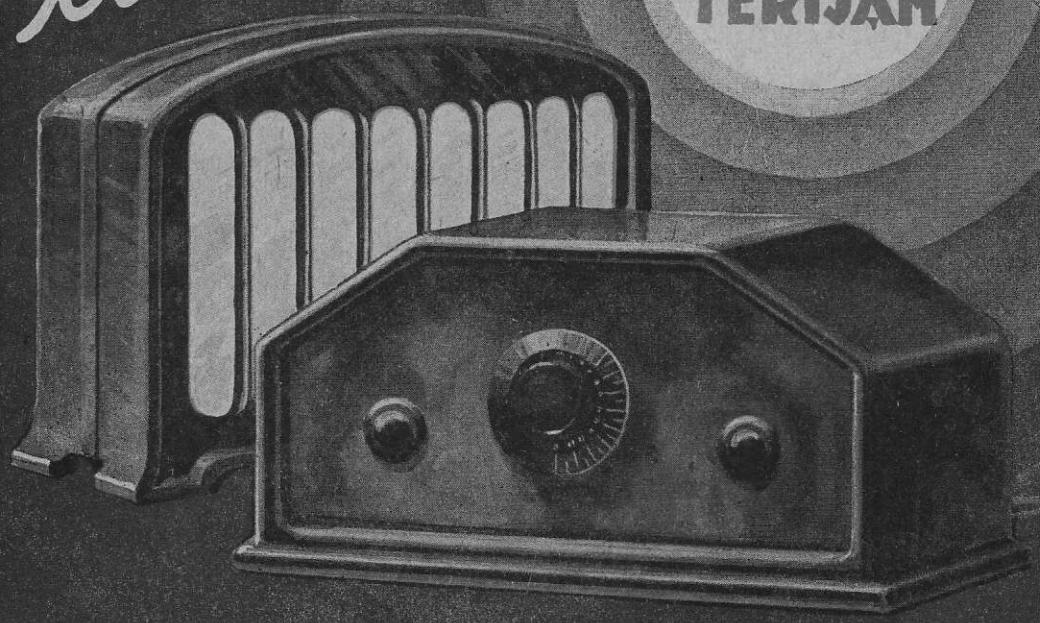


RADIO- AMATERIS

Ls 1:-

2-lampīns
uztvoērējs

PILNĪGI
BEZ BA-
TERIJĀM



Kvalitāte un kvantitāte

ir savienotas

PHILIPS SPĒKA GALA LAMPĀ B 443.

Ja Jūs patiesi vēlaties skaļu un
dabīgu reprodukciju, Jums jālieto
labākā no visām lampiņām



PHILIPS

SPEKA GALA LAMPINA

SATURS

Atklāta vēstule redakcijai / Rīgas radiofona četri gadi / Epizodes no radiotehnikas vēstures / Apgaismošanas tīkla pielietošana radiouztvērēja vajadzībām / Šīgada radioizstādes / 2.-l. tīklstrāvas uztvērējs, vietējās un ārziņju staciju uztveršanai Browning-Drake uztvērējs / Maiņstrāvas anoda un kvēles aparāts, pretestību pastiprinātājiem / Isvilpū uztvērējs, vilpū gaļumiem no 8—200 m. / Dažas zījas ūsvilpū amatieriem-iesācējiem Fotochronika / Televizijas principi / Anodbaterijas pretestības noteikšana / Pārbaudīšanas aparāts ar mirdzlampu / Skaņu filma / Lielākais angļu dirižablis R-101 / Kā Amerikā izmēģina automobiļus / Pretestības drosēļu vietā tīklstrāvas aparāts Nepareizi ieurbtu caurumu aizpildīšanai ebonita platēs / Viegli pagatavojams akumulators / Schēmas drāts apsudrabošana Neona lampīna kā tīkla strāvas stabilizētājs / Cik augsti krievu amatieri vērtē savu radio žurnālu / Prāga izbūvējas / Hugas radiokonference / Francija / Krievijā pāri par 500 raidamatieju Raida ar 7 cm vilpū gaļumu / Eiropa uzsāk televizijas raidīšanu

Izdevējs: izdevniecība „ATBALSS“, Rīgā,
Krāmu ielā 4.

Pastkaste 381 * Tekošs rēķins pastā 393.

Tālrunis 3-1-3-1-2.




Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtīšanu, līdz 3 mēneši — viens lats (Ls 1,—) par numuru,
resp. mēnesī; 6 mēn. — Ls 5,50, 12 mēn. — Ls 10,—

Manuskripti, ievietošanai Žurnāla „RADIOAMATIERIS“, iesūtāmi Žurnāla redakcijai, Rīgā, pastkaste 381.

Labākās Radio anod- un kabatas baterijas


„HOKA“

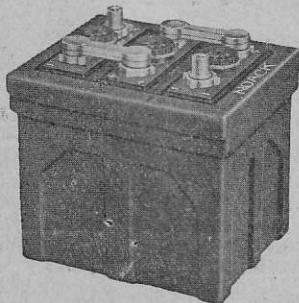

Pasaulsslavenie
zviedru akumulatori

„NOAK“

priekš radio un auto

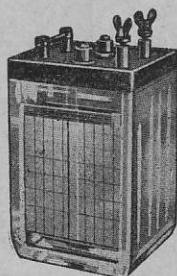

Generālpārstāvis inž. FR. ZAUERŠTEIN
RĪGĀ, Brīvības ielā 4. Tālr. 2-3-1-8-4.

LIEPĀJĀ, Tirgoņu ielā 9. Tālr. 3-3-5.

Nost ar Anodbaterijām!


viņas ir dārgas un ātri nolietojas.

Taupiet naudu

un izlietojiet jūsu āpgaismošanas vadus kā anodstrāvas avotu.

WEILO Anoda
transformatori

ir vislabākie.

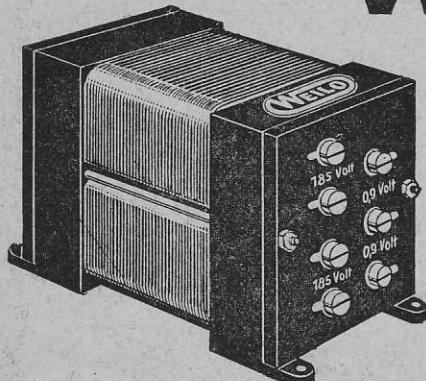

Droša darbība.

Nav sprieguma krituma.

Lielākā apslogošanas iespējamība.

Nav nekādu tīkla trokšņu.

Dabūjami visos labākos radio-veikalos.

Sikus aprakstus, ar būvschēmām bezmaksas, izsūta priekšst.

N. WITT, Rīgā, Vaļņu ielā 3.




100 %

jūtība
ir

DAKI kristalam
un

DAKI detektoram

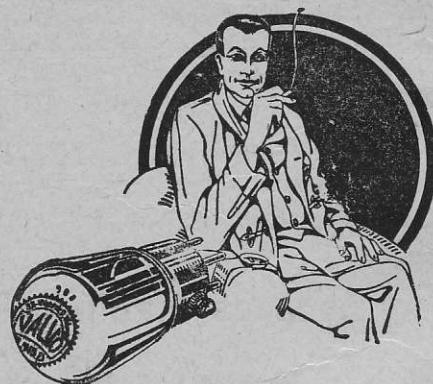


Atpūtas brīžos...

Mans radio man palīdz aizmirst visas dienas nepatikšanas, kurās sagādā man veikala daršanas un vienmūžīgais darbs. Mans aparāts nav dārgs, bet man ir joti labas radio-lampiņas

VALVO,

kuras man nodrošina tīrskanīgu uzīveršanu.
Arī izturības ziņā viņas ir nepārspējamas.

RADIO
LAMPIŅĀS  IR LABĀKĀS

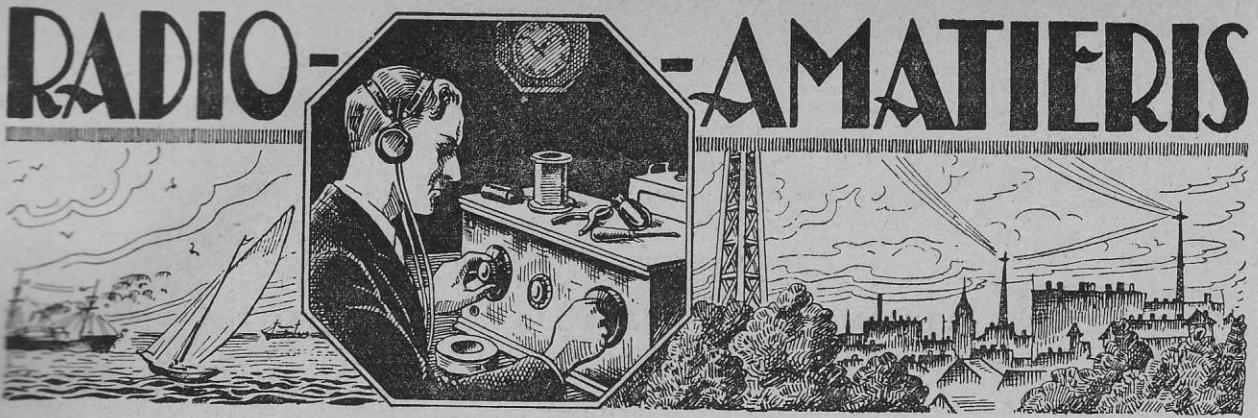

I

NOVEMBRIS, 1929.

№ 2

Atklāta vēstule redakcijai.

Radio draugi!

Zinātnes gaismas stars visos laikos ir lauzis ceļu caur sadzīves tumsu. Tas vienmēr ir meklējis teku, kas vestu cilvēci, no seklās pelekās ikdienības, pie gatgās pilnības un īstās dzīves laimes. Viņas gaismas skēps ir starojis cauri visiem laikmetiem, cauri visām cilvēces paaudzēm, un viņš staros nakotnē vēl spožāki, tik ilgi kā mēr uz mūsu zemes lodes neapstāsies dzīvības impulsī. Cilvēka gars ir mūžīgs mekletājs, kurš neapmierinājas ar sasniegto. Tikai pētīt un spiesties dzilak dabas noslēpumos. Cēlt tos dienas gaismā, sijat un meklēt stārp pelavām vertīgu atziņu graudus. Genijs ir neuzvarams savā uzvaras gājiens.

Varenus spēkus slēpj sevi māmuļa daba, gaidot drošsirdīgus, zinātnes ugunīs rūdītus pētniekus, kuri spēs nest tos dienas gaismā. Mēs atrodamies lielu atklājumu priekšvakarā. Katra diena nes jaunus pārsteigumus zinātnes un tech-

nikas laukā. Laimīgi ir tie, kuri aicinati nest ziedus uz zinātnes altari. Laimīgi ir tie, kuri nerūpejoties par sevi upure visu, pat savu dzīvību zinātnes labā. Jo daudz slavenu valdnieku un diktatoru vārdi tiks aizmirsti. Daudz lielo, vēsturisko notikumu grims laizmirstības ūdeņos. Bet zinātnē savu labdaļu vārdus turēs mužīga piemiņā. Cilvēci ir sācies jauns laikmets. Radio laikmets, kurā milzīgo nozīmi mēs vēl nespējam aptvert. Tam pieder nakotne. Draugi, amatieri! Lieksim arī mēs viņa priekšā savas galvas. Nestsim arī mēs uz viņa altari savus ziedus. Jo liels ir tas darbs, kurš aicina kalpot zinātnes labā. Nest viņas svētību visplašākās tautas masās. Pulcesimies un pulcināsim visus jaunos Latvijas radio amatierus ap savu žurnālu un sniegsim rokas kopēja darbā.

*Radio-amatieris Sergejs Luks.
Kalncempju pag. Kalniņos,*

Rigas radiofona četri gadi.

Pasta un telegrafa departamenta direktors
inž. A. Aučiņš.

Šo mēnesi piet 4 gadi, kopš Latvijā sācis darboties viens no lielākiem mūsu gadusimteņa technikas sasniegumiem — radiofons. Ja vispār mēdz teikt, ka mūsu laikmets ir bagāts materiellās kultūras sasniegumiem, tad jāatzist, ka radio ir šī laikmeta spilgtākais izpaudums, kas lielā mērā atbilst un apmierina modernā cilvēka prasības, kuru galvenais lozungs ir ātrums. Cilvēks tagad visu grib sasniegt ātri un ar vienkāršiem līdzekļiem. Mūsu bērīts-kumeliņš, šis labais un uzticamais cilvēka draugs, kurš gadu tūkstošos kalpoja kā satiksmes līdzeklis, mūsu dienās savu nozīmi ir zaudē-

jis. Viņu atvieto ātrais un ērtais auto. Tvaika katls, kas dzina kuģi un lokomotīvi, sāk piekāpties elektriskā motora un lidmašīnas priekšā. Ar telefonu un telegrāfu sekmiņi konkurē radio, kurš ar katru dienu vairāk iznīcina senseno laiku un telpās jēdzienu. Radio, ja tā var izteikties, ir ienesis apvērsumu itin visās dzīves nozarēs, jo viņš spēj zināmā mērā attvietot ne tikai laikrakstu un fotoaparātu, ne tikai operas, teatrus un koncertu zāli, bet arī dievnamu, tautas sapulci, izglītības un zinātnes iestādījumus.

Ja mūsu ziemeļu kaimiņienei Dānijai pie 3

miljoni iedzīvotāju ir ap 300 tūkstošu radio abonentu, bet mums pie 2 miljoni iedzīvotāji tikai nepilni 30 tūkstoši radio klausītāju, tad tā ir liecība, ka Latvijas iedzīvotāji radio nozīmi vēl pilnā mērā nav aptvēruši. Tomēr celiu uz tautas masu sīrdim radio sev izlauzis, jo agrāk vai vēlāk katram kultūrēlam cilvēkam nāksies atzīt, ka radiofons viņa dzīvē un darbā ir nepieciešams. Patiesībā jau tagad neviņam apzinīgam lauksaimniekam nevajadzētu kerties pie arkla un sētuves, pirms viņš nav uzklausījis lauksaimniecības speciālistu aizrādījumus pa radio. Tāpat tirgotājs, rūpnieks un komersants nedrīkstētu ielaisties ikdienīšķos darījumos, pirms nav dzirdējis kārtējos radiofona ziņojumus par biržas kursiem Latvijā un ārzemēs, par produktu cenām un tirgu tendencēm. Un tas jāzin arī katrai nama mātei, kā pilsētās, tā uz laukiem, pirms viņa dodas uz veikalu vai pārtikas tirgu, lai būtu skaidrībā, ko katra lieta maksā.

Radiofona programma ir jau tik plaša un vispusīga, ka viņa spēj dot katram to svarīgāko, ko viņš vēlas. Sākot ar gaidāmo laiku, kurū radiofons ziņo saviem klausītājiem divas reizes dienā un beidzot ar jaunāko informāciju, kurā īsi, lietišķi un objektīvi attēloti visi svarīgākie politiskie un sabiedriskie notikumi Latvijā un ārzemēs, tāpat valdības un iestāžu rīkumi un dienas kronika, — radiofons dod iespēju saviem abonentiem noklausīties kā pasaša radiofona ikdienas simfoniskos koncertus, ar labāko zolistu piedalīšanos, tā arī pieslēgumus citiem koncertiem un populārāko operu uzvedumiem.

Lai ienestu lielāku dažādību un nenogurdinātu klausītāju uzmanību, tad priekšnesumu laiks iedalīts pusstundās, kurās mainās gaidāmais laiks un jaunākās ziņas ar pēcpusdienas vai vakaru koncertiem, latviešu, franču un angļu valodas stundas ar populāriem priekšslājumiem un humoristu telojumi ar dejas mūziku. Katru svētdienu ir pieslēgumi Rīgas lieļākam dievnamam, dodot iespēju visiem noklausīties populārāko mācītāju sprediķos, draudžu dziedāšanā un ērģeļu koncertos. Tāpat svētdienas pēcpusdienās tiek doti „bērnu rīti“, kuļos mazie klausītāji dzird pasakas, mūziku, dziesmas un deklamācijas.

Radiofons tā tad ir liels sabiedriskas audzināšanas, mākslas, izglītības un kultūras faktors, kurām priekšā vēl stāv lielu sasniegumu un pārsteigumu ceļš. Viņš ir arī liels tautas apvienotājs. Piem. saeimas sēžu pieslēgumi dod iespēju vēlētājiem dzirdēt savu deputātu balsis un runas. Dzejnieka Raiņa bēru ceremonijā radio klausītāji dzirdēja visas runas, bet Zviedrijas karala viesošanās laikā mēs uzstādījām

mikrofonus visās stacijās, kur apstājās karalistais vilciens un notika svinīga sagaidīšana. Klausītāji, atrasdami simtiem kilometru no svinību vietas, skaidri varēja dzirdēt nevien ziņojumus, ko uz vietas sniedza radio informātori, bet varēja dzirdēt arī visas runas, orķestru skaņas, lokomotives trokšņus un saluta šāvienus. Būdami tālu no notikuma vietām, viņi tomēr sekoja visam notiekošam un dzīvoja tam līdzi.

Lai dotu klausītājiem kādu noteiktāku jēdzienu par radiofona darbību un attīstību, pievedu sekošus datus.

R a d i o f o n a p r o g r a m a :

1925. gadā radiofons iesāka savu darbibu ar sekošiem priekšnesumiem: vakara koncertiem, dažādiem priekšnesumiem, pieslēgumiem koncertiem, operai un saeimai, sniedza informāciju par jaunākiem notikumiem, gaidāmā laika ziņojumus un sāka bērnu rītus un ārzemju radiostaciju priekšnesumu pārraidīšanu.

Pēc tam katrā nākošā gadā radiofona programma pēc iespējas paplašināta un līdz ar to dažādota sekošā kārtā:

1926./27. gadā nākuši klāt pēcpusdienas koncerti, dejas mūzika, un lauksaimniecības pusstundas, resp. tieši uz lauksaimniecību attiecošies priekšslājumi.

1927./28. gadā programma paplašināta ar valodu stundām, raidlugām, mājturibas priekšslājumiem, dievkalpojumu pieslēgumiem, grāmofona mūziku un radiopusstundām.

1928./29. gadā radiofons, bez visa augšminētā, dod operetu priekšnesumus, kuri guvūši sevišķi plašu radioklausītāju piekrišanu, un literariskus priekšslājumus. Pēdējā laikā radiofons piegriezis vērību tālākai radio operetes noorganizēšanai, iekārtojot speciālu radiofona operetu trupu, saistot pastāvīgu režisoru un līdz ar to izveidojot arī savu radiofona raidīšanas un uztveršanas spējām piemērotu, raidlugu trupu. Reizē ar to izdarīta orķestra pārkārtošana un paplašināšana, izveidojot to par vienu no labākiem Latvijas orķestriem un tanī pat laikā vislielāko vērību piegriezot populārai un jautrai mūzikai. Ar orķestra pārkārtošanu, resp. sadališanu, ievērojami palielināts vieglas mūzikas pēcpusdienas koncertu skaits, paplašināta jaunāko ziņu informācija un pēdējās, kā arī gaidāmā laika nolasīšana iekārtota pēc iespējas agrākā laikā, plkst. 8—9, vēlākais 10 vakarā, kas sevišķi piemērots lauku radioabonentiem.

Beidzot sākti sevišķi radio kursi lauksaimniecības nozarēm, no kuļiem kā pirmie ievesti lopkopības kursi.

Sakarā ar to, cik atvēlejusi radioraidīšanas laika sadalīšana, — paplašināta radiofona priekšnesumu literāriskā daļa.

Saņemot kopā visu Latvijas radiofona priekšnesumu skaitu un ilgumu par visu viņa līdzšinējās darbības laiku no 1. novembra 1925. g. līdz 1. novembrim 1929. g. dabonam sekošus skaitlus:

Radiofons sniedzis:

1) Vakara koncertu pavisam . . .	1078,	1987 stund. ilgi
2) Pēcpusd. koncertu pavisam . . .	263,	263 "
3) Bērnu rītu konc. pavisam . . .	184,	289,5 "
4) Operetu pavisam	27,	55,5 "
5) Raidlugu pavisam	110,	90,5 "
6) Valodu stundas pavisam . . .	455,	227,5 "
7) Dažādu priekšlas. pavisam . .	2369,	934,5 "
8) Lauksaimn. priekšl. pavisam . .	654,	327 "
9) Mājturības priekšl. pavisam . .	145,	72,5 "
10) Literārisku priekšl. pavisam . .	45,	22,5 "
11) Gramofona mūzikas pavisam . .	464,	398,5 "
12) Dejas mūzikas pavisam . . .	241,	379,5 "
13) Informācijas pavisam . . .	—	688 "
14) Meteoroloģisko zin. pavisam . .	2380,	180,5 "
15) Pieslēgumu koncertiem pav. . .	270,	452,5 "
16) Piesl. Nac. operai pavisam . . .	87,	244,5 "
17) Piesl. dievkalpoj. pavisam . . .	171,	476 "
18) Pieslēgumu Saeima pavisam . .	28,	99 "
19) Pieslēgumu, dažādu, pavisam . .	83,	54 "
20) Ārzemju radio stac. pārraid. . .	25,	36,5 "
21) Radiopusstundi pavisam . . .	179,	89,30 "

priekšnesumus kopā 7368 stundas.

Savas pastāvēšanas atsevišķos gados radiofons darbojies

1925/26. gadā	—	942. stundas
1926./27. "	—	1335 "
1927./28. "	—	2190 "
1928./29. "	—	2901 "

Kopā — 7368 stundas.

Tādā kārtā radiofona darbība no pirmā gada 1925. līdz 1929. gadā palieināta par 393 stundām, III. gadā attiecībā pret II. gadu par — 855 stundām, IV. gadā attiecībā pret III. gadu — par 711 stundām.

Radiofona stacijas jauda:

1925. gadā radiofona darbības sākšanai izbūvēja 2 kW raidstaciju. Turpmāk, šo staciju pakāpeniski uzlabojot, pārbūvējot un modernizējot, viņas jaudu paaugstināja līdz 10 kW un vēl šinī budžeta gadā, iespējams jau tuvākā nākotnē, to paredzēts vēl ievērojamī pastiprināt.

Tā kā jaudas pacelšana saistīta ar stacijas pilnīgu pārbūvēšanu, loti lieku līdzekļu ieguldīšanu un visai dažādiem mēģinājumiem un mērijuumiem, tad jaudas ievērojamu pacelšanu nav iespējams izvest tik steidzamā kārtā kā radiofons to vēlētos.

Sakarā ar jaudas palieināšanu palieinās arī zona, kurā Rīgas radiofona priekšnesumi dzirdami ar vienkāršu kristaldetektora aparātu. Pēc stacijas izbūves 1925. gadā ar kristaldetektoru tā bij dzirdama 25 klm. radiusā. Reizē ar jaudas pacelšanu šis radiuss pakāpeniski palieinājas un tagad tas jau sasniedzis no 100—150 kilometru, atkarībā no tā cik augsta

un klaja antena un cik labi ierīkots zemes vads. Pēc jaudas pacelšanas līdz 25 kW — Latvijā nepaliks daudz tādu vietu, kur Rīgas raidītājs nebūtu dzirdams ar kārtīgi izbūvētu kristaldetektora aparātu.

Radiofona abonentu skaits.

Līdz ar radiofona programmas paplašināšanos un jaudas pastiprināšanu pieaudzis arī radioabonentu skaits. Pēc stacijas atklāšanas, 1925. gadā bij 331 abonents, bet pēc viena gada darbības, t.i. 1. XI. 1926. gadā viņu skaits pieaudzis uz 9053.

Uz 1. XI. 1927. gadu bij	—	14142 abon.
" 1. XI. 1928. "	—	21500 "
" 1. XI. 1929. "	—	27303 "

No minētiem 27303 abonentiem Rīgā un viņas tuvākā apkārtnē ir

pavisam 16597 abonenti.

Vidzemē 3910 "

Kurzemē 2109 "

Zemgalē 3746 "

Latgalē 843 "

un vētras brīdināju-mu uztvērēju (zemkopības ministrijas).

98 "

27303 abonenti.

Pašlaik abonentu pieaugums pārsniedz 50 cilvēkus dienā.

No uzrādītā abonentu kopskaita — droša detektora aparāta uztveršanas rajonā (t.i. 50 klm radiusā) atrodas apm. 20.000 abonentu.

Nedrošā vai mainīgā šī aparāta uztveršanas rajonā (no 50—150 klm radiusā) patlaban ir ap 4000 abonentu un pārējie 3000 abonenti (ārpus 150 klm radiusā) pagaidām atrodas tā saucamā lampiņu aparātu uztveršanas rajonā.

Ar jaudas turpmāku palieināšanu, kas, kā jau minēts, sagaidāms tuvākā nākotnē, augšminētie II. kateg. 4000 abonenti pārvietosies detektora aparāta uztveršanas rajonā, bet pēdējie 3000 abonenti līdz ar to ieņems viņu vietu.

Kā redzams no uzrādītiem skaitļiem, tad šobrīd Latvijā ik uz 1000 iedzīvotāju ir jau (27303: $\frac{2.000.000}{1000}$) = 13,6 radioabonentu.

Šie skaitļi rāda ka Latvijā radiofons atrod daudz cienītāju. Citas kultūrēlās valstis, ka piemēram Itāliju, Rumāniju, Poliju un Lietuvu, šinī ziņā mēs esam krietni pārsnieguši.

Izdevumi.

No saviem ieņēmumiem, galvenā kārtā abonēšanas maksas, radiofons izlieto:

1) Radiofona programmas izdevumu segša-

nai apm. — 50%, kas tagad iztaisa vairāk kā I.s 25 000.— mēnesī.

2) Raidstacijas uzturēšanai un paplašināšanai, resp. izdevumiem techniskām vajadzībām — ap 25%.

3) Personāla un pārvaldes izdevumiem — ap 12,5% un

4) Ieskaitīšanai p. un t. resora ieņēmumos stacijas amortizācijai un par radio monopola izmantošanu — ap 12,5%.

Arī turpmāk radiofona vadība centīsies:

a) Raidstacijas jaudu pastiprināt;

b) programu dažādot un modernizēt un

c) saistīt savu priekšnesumu izpildīšanai ievērojamākos māksliniekus un reizē ar to pēc iespējas piemērosies klausītāju prasībām, lai ikviens no viņiem mūsu programā varētu atrast kaut ko priekš sevis interesantu un no derigu.

Epizodes no radio-technikas vēstures.

R. Siksna.

Lai izprastu kādu lietu un, it sevišķi, noskaidrotu vijas patreizējo nozīmi, ir nepieciešami zināt, kā vija radusies, attīstījusies un sasniegusi savu tagadējo stāvokli. Neviens atklājums, neviens izgudrojums nav nokritis uz zemes lodes no debesīm pēkšpi. Visam ir bijusi savu priekšvēsture. Kad savākts kopā pietiekoši daudz faktu, viņus var apvienot un radīt apvienojumu, no kurā tālāk var rasties jauni fakti, jauni atklājumi un izgudrojumi. Parasti, ja pasaule rodas kāds jauns atklājums, jauns izgudrojums, viņš nerodas vienā galvā vien, bet gan vienā un tai pašā laikā vairākās. Tas nozīmē, ka atrisinātais jautājums ir tik tālu nobriedis — viņa atrisināšanai ir jau zināms tik daudz faktu, ka viņu vajaga tikai noplūkt no atziņanas koka.

Turpmākās rindās gribu mēģināt noskaidrot radiotehnikas attīstības gaitu, saprotot zem vārda radiotehnika to elektrotehnikas nozari, kurā galveno lomu spēlē elektromagnētiskie vilni. Pieņemot šādu radiotehnikas definījumu, ir nepieciešams papriekš noskaidrot, kā atrasti šie vilni un tikai pēc tam var pāriet uz tā jautājuma noskaidrošanu, kā viņi izlietoti noteiktu uzdevumu veikšanai.


I.

Kā atrada elektromagnētiskos vilņus un elektriskās svārstības.

Faradejs, viņa eksperimenti un spēka līnijas.

1812. gada rudenī kāds angļu zinātnieks Dans, angļu karaliskā zinātniskā institūta loceklis, iegāja Žorža Ribo mazā grāmatu sietuvē, Blank-Fordas ielā, Londonā, lai parunātu par tur nodoto darbu. Bija pusdienas laiks, ne saimnieka, ne meistarū darbīcā nebija Stūri pie loga sēdēja, grāmatā iedziļinājies, jauns cilvēks.

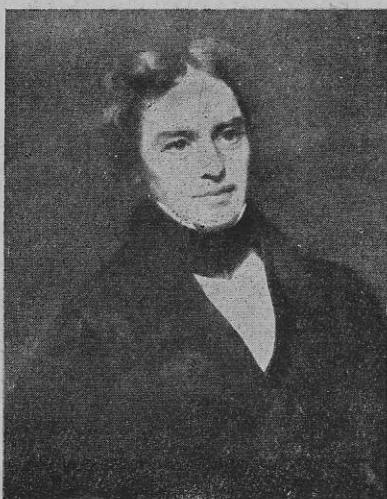Šis jaunais cilvēks bija tā nogrimis lasīšanā, ka nemaz neievēroja ienācēju. Zinātnieks ieinteresējās par cītīgo lasītāju un uzmanīgi piegāja pie viņa.



Michaels Faradejs (1791—1867).
Tomasa Filipsa glezna.

— Kas jūs tāds esat, jaunais cilvēk? — zinātnieks uzprasīja.

Uzrunātais, itkā atmodies, atbildēja.

— Esmu Ribo kunga grāmatsietuves māceklis.

— Un ko jūs patlaban lasījāt?

Māceklis atvēra grāmatu un pasniedza viņu zinātniekam.

— Tā ir Marsé „Sarunas par ķīmiju“. Loti laba grāmata, tik saprotami uzrakstīta, ka es gandrīz visu te saprotu.

— Jūs viņu nopirkāt?

— Nē, viņu pie mums iešen. Brīvā laikā es viņu lasu un patlaban pārlasu. To daru arī ar citām labām grāmatām, kuŗas pie mums iešen.

Zinātnieks bija pārsteigts par jaunā mācekļa attapību un cītību. Bez naudas grāmatu pirkšanai un laika viņu lasīšanai šis cilvēks bija atradis celu, kā apmierināt savu cenšanos pēc zināšanām. Zinātnieks nolēma tuvāk iepazīties ar jaunekli.

— Kā jūs sauc, jaunais cilvēk? viņš uzprasīja.

— Miķeli Faradeju.

— Cik jums gadu?

— Divdesmit viens.

— Kādas grāmatas jūs sevišķi interesē?

— Ķīmjas un fizikas. Tā mana kaislība. Tikai par nožēlošanu tādas grāmatas mūsu darbīcā pagadās reti. Tādēļ man pašam iznāk daudz domāt par šo zinātņu dažādiem jautājumiem un atrisināt viņus pašam pēc saviem ieskatiem.

— Jaunais cilvēk, — sacīja zinātnieks — ja jums ir tik lielas slāpes pēc zināšanām, tao

nākat uz Londonas Karalisko Institūtu, kurā biedris es esmu. Šīs iestādes uzdevums ir rādīt Anglijas zinātniekim zināmas ērtības viņu zinātniskiem pētījumiem un palīdzēt tādu cilvēku pašizglītībai, kuriem nav bijusi iespēja dabūt pietiekošas zināšanas vidusskolās un universitātēs. Institūtā, bez pastāvīgiem biedriem, ar mūsu ieteikšanu, pielaiž ari citus, un es pacentīšos lai jums būtu atvērta ieeja uz lekcijām par jūs interesējošām zinātnēm, kurās patlaban lasa mūsu slavenais profesors Hēmfri Devi.

Šāda saruna tiek sniegtā kādā Faradeja biografijā. Vai dokumentariski viņa tāda ir bijusi — grūti spriest, bet nedaudz vārdos te labi raksturots tas vīrs, par kuru ir jārunā, ja grib zināt kā radušies mūsu tagadējie uzskati par elektrību un magnētismu un līdz ar to arī gandrīz visa elektrotehnika un arī radio-tehnika.

Michael's Faraday's dzimis 22. septembrī 1791. gadā, Londonas priekšpilsētā Newington-Bettā. Viņa tēvs bija kalejs, māte — traktiernieka meita. Pēc neilgas mācīšanās pirmmācības skolā, 13 gadu vecs Faradejs iestājas pie jau minētā grāmatu sējēja Rībo par izsūtamu zēnu. 17 gadu vecumā viņš sāka mācīties grāmatu siešanu. Un te nu radās iespēja nākt sakarā ar grāmatām. Sākās cītīga ķīmijas un fizikas grāmatu lasīšana.

Tad radās iespēja apmeklēt Devi ķīmijas lekcijas Karaliskā Institūtā. Visu lekcijās dzirdēto Faradejs cītīgi pierakstīja, vēlāk glīti pārrakstīja, iesēja grāmatā un aizsūtīja šo grāmatu Devi līdzi ar lūgumu, dot viņam iespēju nodarboties tikai ar zinātni. Tanī brīdī Karaliskā Institūtā nepagadījās neviens atalgota brīva vieta. Devi noraida Faradeja piedāvājumu, aizrādīdams, ka zinātnieka darbs nav nemaz tik viegls.

Bet drīz vien rodas neparedzēts gadījums, kas Faradejam atdara durvis uz viņa tālāko zinātnisko darbību.

Devijam, eksperimentējot ar sprāgstostām vielām, noteik sprādzieni, kas viņam laupa uz laiku ne tik vien iespēju turpināt savus eksperimentus, bet pat traucē lasīšanu un rakstīšanu. Devi atceras Faradeju un piedāvā viņam vietu pie sevis par privatsekretāru. Nākot tuvākos sakaros ar Faradeju, Devi no pārrunātiem jautājumiem redz, ka viņam ir darišana ar spējīgu cilvēku, un viņš griežas pie Karaliskā Institūta administrātora ar lūgumu dot Faradejam kādu

vietu Institūtā. Interesanta ir administrātora atbildē — Faradejam esot jādod traukus mazgāt, ja viņš šo vietu pieņemšot, tad varbūt viņš kur derot, pretējā gadījumā esot skaidrs, ka viņam neesot vietas Institūtā.

Drīz Institūtā atbrīvojas asistenta vieta un šīnī vietā tika uzaicināts Faradejs. Tas notika 1813. gada. No tiešiem pienākumiem brīvā laikā Faradejs nodevās patstāvīgiem pētījumiem — galvenām kārtam ķīmiskiem.


Tā paša gada rudenī Devi devās ceļojumā uz kontinentu. Faradejs brauca viņam līdzī par privātsekretāru. Ceļojums Faradejam bija ļoti svētīgs. Personīgs sakars ar citu zemu zinātniekiem deva jaunus uzskatus, jaunus ierosinājumus. 1815. gadā Faradejs atgriezās Londonā un ar lielu sparu tūliņ nodevās jauniem pētījumiem. Šie pētījumi pa lielākai daļai — ķīmiski.

1831. gadā Faradejs kļūst par Devi vietnieku. Šīnī laikā rodas arī Faradeja pirmie darbi par elektrību. 1832. gadā Faradejs atrada tā saucamo elektromagnētisko inductiju.

Ap 1820. gadu Oerstedam izdevās atrast šādu parādību: ja caur vadu plūst elektriska strāva, tad viņa tuvumā novietota magnēta adata noliecas no sava normālā stāvokļa. Drīz pēc šī atklājuma francim Amperam, tuvāk pētot šo parādību, ienāca prātā doma, ar vada satīšanu spirālē, šo iespaidu palielināt. Ampers šādu spirālē satītu vadu, caur kuru iet elektriska strāva, nosauc par solenoidu. Pētot šādu solenoida iespaidu uz magnēta adatu, Ampers atrada, ka solenoids izturās pilnīgi tāpat, kā magnēts. Ievietojot solenoidā dzelzs gabalu, magnētisko iespaidu izdevās vēl palielināt. Tādā kārtā Amperam ar elektriskās strāvas palīdzību izdevās dabūt magnētu (elektromagnētu).

Diezgan sen jau bija pazīstama tā saucamā elektrostatiskā indukcija — parādība, kur ar elektrisku lādiņu uz viena kermenē vārēja dabūt tādu uz otru.

Tāpēc nav nekads brīnums, ka Faradejam radās doma, vai tādā pat veidā ar elektrisku strāvu vienā vadā nav iespējams tādu radīt arī otrā. Viņš uztina uz koka cilindri blakus divas vienu no otras izolētas drātis. Vienu no šīm drātīm viņš savienoja ar galvanisku elementu bateriju, otru ar galvanometru (zīm. 1). Faradeja doma bija tāda — ja caur pirmo tiks laista

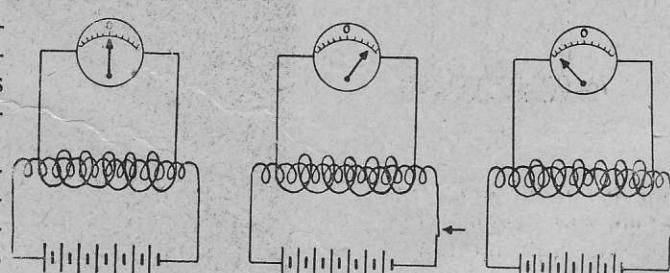

Zīm. 1.


Zīm. 2.

Zīm. 3.


ma, vai tādā pat veidā ar elektrisku strāvu vienā vadā nav iespējams tādu radīt arī otrā. Viņš uztina uz koka cilindri blakus divas vienu no otras izolētas drātis. Vienu no šīm drātīm viņš savienoja ar galvanisku elementu bateriju, otru ar galvanometru (zīm. 1). Faradeja doma bija tāda — ja caur pirmo tiks laista

strāva, tad otrā vadā arī tādai vajaga rasties. Bet nu izrādījās, ka tā nebija. Galvanometra rādītājs otrā kēdē palika mierā.

Tika izmēģinātas vairākas spoles ar dažādu tinumu skaitu, drāts nēmta no vaļa, dzelzs un citiem materiāliem, bet rezultāti visur bija negatīvi. Nejauši Faradejs ieraudzīja, ka, ja galvanometra kēde bija jau noslēgta un tad otrā kēdē ieslēdza bateriju, ieslēgšanas momēntā galvanometrs rādīja strāvu (zīm. 2.). Pēc tam pa visu strāvas avota pieslēgšanas laiku, galvanometrs atkal bija miera, un tikai strā-

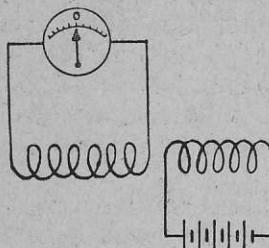


Zīm. 4.

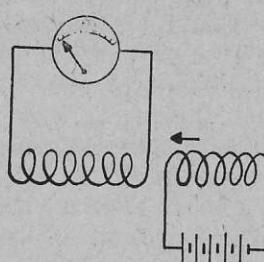


Zīm. 5.

vu izslēdzot galvanometrs otrā spolē atkal rādīja strāvu, bet tikai pretējā virzienā (zīm. 3.). Ja papriekš noslēdza baterijas kēdi un tad galvanometra, tad ne pie ieslēgšanas ne izslēgšanas galvanometra kēdē strāvas nebija. Tālāk Faradejs nēma divus atsevišķi uztītus solenoīdus, vienu savienoja ar bateriju, otru ar galvanometru (zīm. 4.). Izrādījās, ka arī te, ja tikai atstātums starp spolēm nebija pārāk liels, viss bija tāpat kā iepriekšējos mēģinājumos. Bet pienāca arī vēl kaut kas klāt. Ja abas kēdes bija noslēgtas, tad, bez šaubām, galvano-

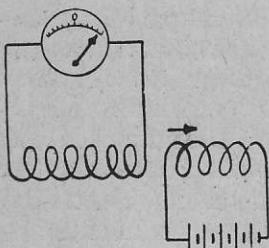

Zīm. 6.

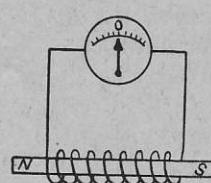


Zīm. 7.


metrs strāvu nerādīja, bet ja vienu spoli tuvināja vai attālināja no otras, tad tuvināšanas vai attālināšanas brīdi strāva galvanometra kēdē atkal bija (zīm. 5. un 6.). Galvanometrs rādīja jo lielāku strāvu, jo straujāk notika šī tuvināšana vai attālināšana. Tuvinot spoles, strāva bija vienā virzienā, attālinot — pretējā.

Tālāk izrādījās, ka tādu pat efektu, kā ar spolu tuvināšanu vai attālināšanu, var sasniegt arī, tuvinot galvanometra spolei pastāvīgu tērauda magnētu (zīm. 7., 8., 9.). Visas šīs parādības Faradejs nosauca par elektromagnētisko indukciju un galvanometra kēdē radīto strāvu

— par indukcijs strāvu. Tālāk Faradejs atrada, ka inducēto strāvu var stipri palielināt, novietojot abas spoles nevis uz

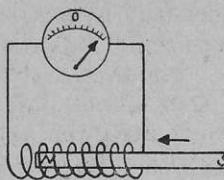


Zīm. 8.

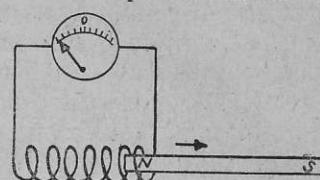

Zīm. 9.


koka cilindra, bet gan uz dzelzs. Vēl stiprākas indukcijs strāvas varēja dabūt novietojot abas spoles uz noslēgtas rīnķveidīgas dzelzs serdes (zīm. 10.). Tādējādi Faradejs ir uzbūvējis arī pirmo transformatoru ar noslēgtu dzelzs serdi, bez šaubām ne jau tiem nolūkiem un vajadzībām, kādām tagad būvē transformatorus, bet princips viņam ir bijis skaidrs.

Faradejs pats gan nedod viņa atklāto elektromagnētiskās indukcijs parādību apvienojošu izskaidrojumu, bet no viņa tālākām teorētiskām domām var spriest, ka viņam šo parādību cēloņi ir bijuši diezgan skaidri. To

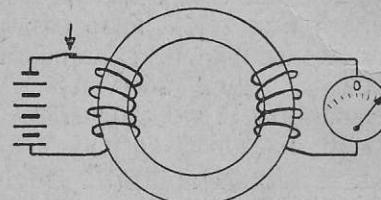

Zīm. 10.

liecina Faradeja uzskati par to, kur meklējami šo parādību iemesli. Līdz Faradejam jau tika lietots vārds magnētiskās spēka līnijas, bet zem šī vārda saprata tikai tos virzienus, kādos magnēta polu tuvumā nostājas dzelzs skaidiņas (zīm. 11.). Faradejs, turpretim, šo dzelzs

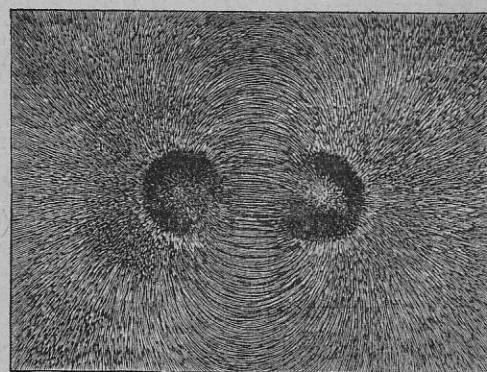

Zīm. 11.

skaidiņu virzienos — magnētiskās spēka līnijas — redzēja pašu galveno. Visu elektromagnētiskās indukcijs parādību iemeslu Faradejs domāja saistītu ar šīm magnētiskām spēka lī-

nījām, ar to telpu, kurā darbojās magnētiskie spēki, ar to, ko mēs tagad saucam par magnētisko lauku. Pašam Faradejam gan nav izdevies no šī uzskata izdabūt sevišķus labumus, bet viņa pēcnācēju rokās šis spēka līniju un lauka uzskats ir devis bagātīgus augļus. Bez šī uzskata nav domājama straujā elektrotehnikas attīstība no tikko manāmās galvanometra rādītāja novirzišanās Faradeja indukcijas eksperimentos 1831. gadā līdz 30 gadus vēlāk uzbūvētais Simensa pirmajā dinamomašīnai un tagadējiem spēcīgiem stiprās strāvas generatoriem, telefona un radioviļņiem.

Ceturšais gadus pēc elektromagnētiskās indukcijas atklāšanas, Faradejs atklāja jaunu parādību. Ieslēdzot elektromagnētu strāvas kēdē, Faradejs novēroja, ka pie strāvas izslēgšanas, izslēgšanas vietā radās stipra dzirkstele. Pie ieslēgšanas, ja arī tāda bija, tad viņa bija daudz mazāka. Izpētot šo parādību tuvāk, Faradejs nāca pie šāda slēdziena. Ieslēdzot vai izslēdzot strāvu solenoidā, tiek inducēta strāva ne tikai blakus esošā otrā vadā, bet arī pašā inducējošā solenoidā un tāpat, kā blakus vadā, pie ieslēgšanas vienā virzienā, pie izslēgšanas — pretējā. Izrādās, ka inducētās strāvas virzieni ieslēgšanas brīdi ir pretējs inducējošās strāvas virzienam, tādēļ strāvas intensitāte ieslēgšanas brīdi ir mazāka nekā pēc tam. Izslēgšanas brīdi abu strāvu virzieni sakrit, tāpēc strāvas intensitāte solenoidā ir lielāka.

Šī parādība ir visiem radioviriem pazīstamā pašindukcija.

1837. gadā Faradejs rada savus uzskatus par elektriskām spēka līnijām. Ar savām magnētiskām spēka līnijām pārnesdams visu magnētisko un elektromagnētisko parādību iemeslu uz telpu ap magnētu vai solenoidu, viņš domā arī elektrostatisko parādību iemeslu telpā ap elektriski lādētiem ķermeniem.

Pēc Faradeja ieskatiem, kā elektriskās, tā arī magnētiskās spēka līnijas reāli eksistē telpā ap elektriski lādētu ķermenī, ap magnētu, ap solenoidu, kā kādas substances deformācijas. Parastā viela šī substance nevarēja oūt. To rādīja eksperimenti. Bet pēc toreizējiem uzskatiem bija jau viena tāda substance gaismas nešanai — gaismas ēteris. Tāpēc ticēdamas dabas vienībai, Faradejs domāja, ka sī substance, kā gaismas nešanai, tā arī magnētisko un elektrisko spēku izsauktām deformācijām ir viena un tā pati. Tāpēc atkal nav nekāds līrinums, ka Faradejs mēģina atrast sakaru starp gaismas un magnētiskām parādībām. Tieks izmēģinatas daudz un dažādas kombinācijas, tā kā liekas pat, ka uzstādītam jautājumam jābūt ar negatīvu atbildi. Tomēr Faradeja ticība tam, ka še vajaga būt sakaram, pārvar visas grūtības un 1846. g. viņam izdodas pierādīt, ka ar magnē-

tu, resp. magnētisku lauku, ir iespējams iespaitot gaismu. Laižot polarizētu gaismu caur flintglasu ar stipru elektromagnētu ir iespējams pagriezt par zināmu leņķi polarizācijas plāksnii (starp citu Karolus šo parādību lieto drusku modificētā veidā savas televizijas sistēmā).

Tādi ir Faradeja galvenie darbi. Šeit nemēti palika viņa darbi par elektrolizi un kimijs, bet jau sīkāk uzskaitītie rāda kādu paliekošu mantojumu Faradejs atstāja cilvēcei.*)

1858. g. Faradejs atstāj vietu Karaliskā Biedrībā un dzīvo no pensijas. 1867. g. 25. augustā 76 gadu vecumā viņš mirst.

M a k s v e l s u n v i n a t e o r i j a .

Spriežot pēc Faradeja darbiem, var redzēt, ka viņš pirmām un galvenām kārtām ir bijis eksperimentātors un viņa teorētiskie uzskati ir bijuši tikai eksperimentālā darba kopā saturētāji. Tādēļ arī saprotams, ka viņa laika biedri, atzīdamī Faradeja nenoliedzami lielos noplēnu eksperimentālā laukā, ir pagājuši garām viņa teorētiskiem uzskatiem. Iemesls tam pa dalai meklējams arī tanī apstāklī, ka šie uzskati bija izsacīti vispārīgā aprakstošā formā, bez vajadzīgiem kvantitatīviem pamatojumiem, ko atkal var izskaidrot ar nesistēmatisko Faradeja pašizglītību. Matematika Faradejam bija diezgan pasveša, tādēļ arī viņš savus uzskatus nevarēja iemiesot īsās un skaidrās matematiskās formās. Bet Faradeja atstātais eksperimentālais un svaigais ipatnējais teorētiskais mantojums bija tik daudzsoļošs, ka vajadzēja rasties vīram ar pietiekošām spējām, kaš no šī materiāla varētu izlobīt visu, ko no viņa var dabūt laukā. Un tāds vīrs radās otra liela angļu fiziķa personā. Šis vīrs ir Džems Klerks Maksvels, dzimis 1831. gadā (vienu gadu priekš Faradeja elektromagnētiskās indukcijas atrašanas), Edinburgā (Anglijā), kādā vecā skotu ģimenē. Pēc pirmizglītības, savās tēva mājās, 13 gadu vecs viņš iestājās savas tēva pilsētas universitātē. Trīs gadus vēlāk viņš pāriet uz Kembridžas Universitāti. Pēc vairāku ģeometrisku, matematisku, optisku un pa daļai jau arī spēku līnijas aizskarošu darbu publicēšanas, 1856. gadā viņš tiek par fizikas profesoru Aberdeenā. No 1860. g. līdz 1865. g. viņš ir fizikas profesors „Kings College’ā“, Londonā. Pēc tam Maksvels pāriet uz savu lauku muižu, kur visu laiku, atskaitot celojumu uz Italiiju un nelielus braucienus uz Londonu, nododas pilnīgi zinātniskam darbam. Šīnī laikā radās arī Maks-

*) Latviešu valodā ir iznākusi populārā M. Faradeja grāmata „Sveces ķīmiskā vēsture“, E. un R. Liepiņu tulkojumā, „Kultūras Balss“ izdevumā 1929. Katram, kas grib iepazīties ar Faradeja domu gaitu, ieicams izlasīt šo grāmatu.

vela lielais darbs par magnetismu un elektribu. 1871. gadā Maksvels vēlreiz atgriežas profesora amatā, šoreiz Kembridzā, kur starp citu, kā liels jauninājums, viņa vadībā tiek ierīkota fizikas laboratorija. Bet jau astoņus gadus vēlāk, savā 48. dzīvibas gadā, pēc pēkšņas saslimšanas Maksvels mira. (Šo rudenī pāriet 50 gadu no viņa nāves dienas). Galvenais Maksvela darbs ir viņa divu sējumu biezais „Traktačs par elektribu un magnetismu“ (1873.).

Par gaismas parādību nesēju, jau kopš Heigensa tika uzskatīts, tā saucamais, gaismas ēteris.

Faradejs ar savām spēka līnijām un eksperimentiem pārnesa arī elektrisko un magnetisko parādību iemeslus šini pat ēterī. Maksvels bija mantojis no Faradeja ticību tam, ka patiešām viens un tas pats ēteris ir visu šo parādību pamats. Pieņemdamš šo ticību, Maksvels gribēja atrast to mechanismu, kāds darbojas ēterī pie šādu vai citu parādību rašanās. Un te nu sākumā ar tīri angļisku domāšanas veidu


Maksvels centās atrast mechanisku modeli šo parādību izskaidrošanai. No šo mechanisko modeļu meklēšanas Maksvels nāca pie saviem slaveniem vienādojumiem. Ja varbūt Maksvels pats un viņa tuvākie pēcnācēji šiem vienādojumiem domāja kādu mechanisku pamatu, tad tagad šādiem uzskatiem nav vairs vietas. Īsumāto, ko mēs tagad saucam par Maksvela teoriju, varētu definēt tā — Maksvela teorija ir Maksvela vienādojumi.

Kas tad ir šie vienādojumi un kādēļ mēs viņus tik stipri izceljam? Kā jau pats nosaukums rāda, šie vienādojumi ir matematiskas izteiksmes. Viņi saista kopā vienā vienotā sistēmā elektriskās, magnetiskās un optiskās parādības. Bet nevajaga domāt, ka, lai saprastu šo matematisko izteiksmju nozīmi, vajadzīgs jau tūliņ zināt viņu matematisko formu. Matematikai pašai par sevi dabas parādībās nav nekādas nozīmes. Matematiku dabas zinātnes lieto tikai parādību aprakstam. Kuļu katru dabas parādību, kuļu mēs aprakstam matematiskas formulas veidā, var tikpat labi aprakstīt arī ar vienkāršiem vārdiem — starpība tikai tā, ka, lai šo pēdējo aprakstu dotu parādībai, aprakstītai matematiski ar ūsu formulū, ar vārdiem varbūt būs jāapraksta vairākas lappuses. Tādēļ arī nevajaga nemaz baidīties iepazīties ar Maksvela vienādojumiem pat tādam, kam matematika ir sveša, ja tās idejas, kas viņos ie-

liktas, tiek pasniegtas visiem saprotamā vienkāršā formā. Pats Maksvels savas formulas bija uzrakstījis ļoti sarežģītā kvaternionu rēķinu simbolu veidā.

Tagad parasti Maksvela vienādojumus raksta vektoru rēķinu simbolu veidā, bet lai no viņām izlobītu to, kas mums vajadzīgs, nepieciešama diezgan pamatīga t. sauc. augstākās matematikas zināšana.

Maksvela vienādojumi ir divi. Pirmais saka, ka, ja kaut kādā telpas punktā mainās elektriskais lauks, tad blakustelpas punktos rodas magnetisks lauks. Otrs, ka ja kautkādā telpas punktā mainās magnetisks lauks, tad blakustelpas punktos rodas elektrisks lauks. Kā to saprast? Ja elektriski lādēta ķermenā tuvumā novieto otru elektriski lādētu ķermenī, tad starp šiem lādiņiem notiks vai nu pievilkšanās vai atgrūšanās — starp viņiem darbojas elektriski spēki. Par elektrisku lauku mēs saucam to telpu, kas atrodas ap elektriski lādētu ķermenī — to telpu, kurā darbojas elektriski spēki. Elektrisko strāvu mēs parasti iedomājamies, ka atsevišķu lādiņu pārvietošanos pa vadu, — pa metalu. Katrā telpas punktā ap vadu līdz ar elektriskā lādiņa gaŗām iešanu elektriskā lauka intensitāte mainās — elektriskais lauks mainās. Šinī maiņas brīdi telpas blakuspunktos rodas magnetisks lauks — telpa, kurā darbojas magnetiski spēki. Ja šādā magnetiskā laukā novieto magnētu — viņš notāsies magnetisko spēku vir-

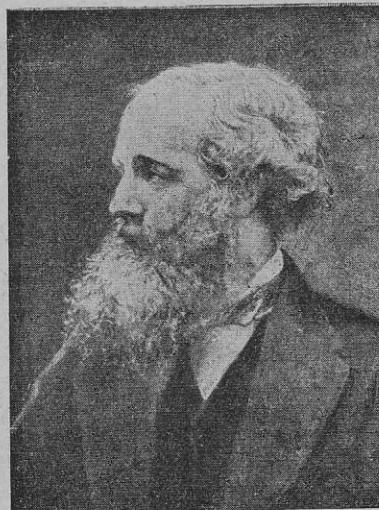

Džems Klerks Maksvels (1831—1879).

zienā. Parasti elektriskā strāva vadā ir nepārtraukta elektrības lādiņu pārvietošanās. Pa visu elektrības plūšanas laiku līdz ar elektrības pārvietošanos pārvietošies tas elektrisais lauks, kas iet līdzi katram atsevišķam lādiņam. Tā tad visu laiku būs iemesls, kas radīs telpas punktos ap vadu magnetisks lauks. Tā kā elektrisko lādiņu pārvietošanās ir nepārtraukta, tad magnetisks lauks ap vadu būs pastāvīgs. Tā Maksvela pirmais vienādojums izskaidro Oersteda un Ampera novērotās parādības. No Maksvela otrā vienādojuma redzes stāvokļa Faradeja atrastās indukcijas parādības norisinās šādi. Sākumā Faradejs laida caur vienu no savām spolēm pastāvīgu elektrisku strāvu un gribēja otrā spolē arī konstatēt strāvu.

Pēc Maksvela vienādojuma tādu strāvu otrā spolē nevar sagaidīt. Ap pirmo vadu, strāvai caur viņu ejot, rodās pastāvīgs magnet-

tisks lauks. Pavisam citādi ir strāvas ieslegšanas un izslēgšanas brīžos. Līdz strāvas ie-slēgšanai, ap pirmo vadu magnētiskā lauka nebija, ieslēgšanas brīdī viņš radās, notika magnētiskā lauka maiņa. Telpas punktos ap vadu tūliņ radās elektrisks lauks. Otrā vadā atrodas elektriski lādiņi, bet tā kā līdz elektriskā lauka rašanai viņiem nebija iemesla pārvietošanai, tad viņi atradās mierā, strāvas nebija. Tiklidz šis lauks radās, elektriskie lādiņi pārvietojās, radās strāva. Pēc strāvas ieslēgšanas magnētiskais lauks ap pirmo vadu ir pastāvīgs, elektriskais lauks nerodās — strāvas otrā vadā nav. Izslēgšanas brīdī magnētiskais lauks ap pirmo vadu atkal mainās — viņš izzūd — atkal apkārtējā telpā rodās elektrisks lauks, strāva otrā vadā ir. Gluži tādā pat veidā ar Maksvela vienādojumiem varam izskaidrot pārējās Faradeja elektromagnētiskās indukcijas parādības. Bet tas nu bija tikai jau zināmo parādību izskaidrošana. Sekas no Maksvela vienādojumiem ir vēl plašākas.

$$\frac{4\pi\sigma}{c} \mathbf{E} + \frac{\epsilon}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \text{curl } \mathbf{H}$$

$$\frac{\mu}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = - \text{curl } \mathbf{E}$$

Maksvela vienādojumi vektorielā formā.

Ja nu kādā telpas punktā rodās maiņus elektrisks lauks, tad pēc Maksvela vienādojumiem telpas blakuspunktos tūliņ vajaga rasties maiņus magnētiskam laukam. Šis maiņus magnētiskais lauks tūliņ izsauks blakus telpas pūriktos elektrisku lauku u. t. t.

Ja kādā telpas vietā rasties maiņus elektrisks vai magnētisks lauks, tad viņš nepalikis tikai šīnī vietā, bet no šīs vietas izplatīsies uz visām pusēm, telpā pārmīšus pārveidojoties 1. o elektriska lauka — magnētiskā un otrādi. Tālāk Maksvela saka, ka šī izplatīšanās nenotiks pēkšni, bet ar zināmu ātrumu, pie kam šīs ātrums ir tāds pat, kāds piemīt jau vienas parādības izplatīšanās ātrumam ēterī — gaismas ātrumam. Reiz tas ir tā, tad nemot vēl vērā Faradeja atrasto eksperimentālo sakaru starp

gaismu un magnētismu, Maksvela saka, ka gaisma pati nav nekas cits, ka šādu pārmīšus maiņus magnētisku un elektrisku lauku izplatišanās ēteri. Tā rodās Maksvela elektromagnētiskā gaismas teorija. Tālāk Maksvela saka, ka tādus pārmīšus maiņus elektriskus un magnētiskus laukus vajadzētu dabūt arī tīri elektriskā celā. Atšķirībā no gaismas vilņiem šie būtu elektriski vilņi ēterī. Kā Maksvela radušas augšā aprakstītās domas un idejas, kā viņš nācis pie saviem vienādojumiem? Faradeja un citu atrastie eksperimentālie fakti bija pietiekoši, lai dotu pamatu Maksvela teorijai, bet kā varēja rasties šī vienkāršā un tik apvienojošā doma, kas gul Maksvela teorijas pamatā. Savā darbā Maksvela no jau vispār zināmām lietām itkā matematiski izved savus vienādojumus, tā tad liktos, ka tikai loģisks jau zināmo faktu sakārtojums Maksvelu novēdis pie viņa vienādojumiem. Bet ja tuvāk apskata tos pamatus, uz kuriem būvēts Maksvela matematiskais izvedums, tāpat arī pašu tālāko matematisko atrisinājumu, tad izrādās kā tur ir daudz tumšu un apšaubāmu vietu, ka par matematiski loģisku Maksvela vienādojumu izvedumu un pamatojumu nemaz nevar būt runa, un tomēr, neskatoties uz visu to, šie vienādojumi ir vietā, viņi labi apraksta parādības. Lieks pierādījums tam vēl pienāca klāt ar Maksvela paredzēto elektrisko vilņu atklāšanu. Vienīgais Maksvela atradumu izskaidrojums ir tāds — viņa personā mums ir darišana ar vienu no tiem lieliem gariem, par kuriem ir nākusi „dievišķā dzirkstele“, kas Maksvelam devusi iespēju, ja ne pierādīt, tad, mazākais, izjust, nojaust to, kas citiem mirstigiem nav iespējams.

Vācu fizikis Boltzmanis savā grāmatā par Maksvela teoriju, kā motto rakstījis šādus uz Maksvelu zīmētus vārdus: „Vai tas nav Dievs, kas šītās zīmes rakstījis“, tādējādi raksturodamas to ceļu, kādā Maksvela nācis pie savas teorijas, resp. — vienādojumiem. Maksvela paredzētie elektriskie vilņi tika atklāti 1886. gadā. Viņu radīšanai pēc Maksvela teorijas vajadzēja atrast aparātu, kurā nepārtrauktī rastos mainīgs elektrisks vai magnētisks lauks. Tad apkārtējā telpā uz visām pusēm izplatītos Maksvela domātie elektriskie vilņi.

(Turpmāk vēl).

Pirmklasts

Kungu un dāmu drēbnieks R. LINDE

Rīga, Kr. Barona ielā 66/68 (Ieeja no Stabu ielas)

Cenas mērenas.

Apgaismošanas tīkla pielietošana radiouztvērēja vajadzībām.

J. Friedrichsons.

Baterijas un akumulatori, kas līdz šim bija katrā lampiņu uztvērēja nepieciešamās sastāvdaļas, neskatoties uz visām savām labām īpašībām tomēr diezgan stiprā mērā kavējušas šo uztvērēju izplatīšanos plašākās tautas masās. Dažs labs, nevarēdams iegādāties akumulatorus un baterijas, palicis pie sava vecā kristaldetektora aparāta, kurš gan dod viņam tikai vietējo staciju un tikai izņēmuma gadījumā kādu ārzemju staciju, bet kuļam toties nevajaga nekādu bateriju. Un arī „laimīgajiem“ bateriju un akumulatoru īpašniekiem jāpiedzīvo dažreiz nepatīkami brīži, ka taisni visvajadzīgākā brīdi akumulators ir izlādējies vai baterijas izlietojušās.

Šādos gadījumos viņiem un arī citiem, kam vēl šo akumulatoru un bateriju nav, varbūt bieži ienāk prātā doma, kādēl gan nelietot lampiņu uztvērējam parasto apgaismošanas strāvu, kura izmaksā daudz lētāk un kura (ja tikai tā ir aparāta īpašnieka rīcībā) nekad neizsīkst.

Šī doma nav jauna, tā nodarbinājusi radioinženieri un konstruktori prātus jau 5—6 gadus, bet var teikt, ka tikai tagad viņa ir atrisināta tiktāl, ka to var jau praktiski pielietot bez jebkādām grūtībām.

Kaut gan šīnī ziņā ir veikts tā tad joti liels darbs, tomēr nevajaga domāt, ka apgaismošanas tīkla strāvas izlietošana uztvērēja vajadzībām ir tikpat vienkāršā kā uztvērēja apkalpošana ar akumulatoru un baterijām. Faktiski tā ir gan vēl vienkāršaka, bet tikai tad, ja attiecīgais tīkla strāvas pārveidošanas aparāts ir gatavs un funkcionē. Bet lai šādu aparātu uzņēvētu, jāzin viņa fizikalie pamati, jo te vēl vairāk kā citur ir vietā tas, ka nedrikst būvēt aparātu tikai pēc dotiem mēriem un šabloniem, bet jāizprot arī aparāta darbības pamati, kurušs nezinot aparāts var arī nestrādāt.

Tādēl šīnī rakstā mēģināsim vispārējos vilcienos noskaidrot, kas jādara ar tīkla strāvu, lai to varētu lietot uztvērēja vajadzībām, un arī kādēl tas jādara, citiem vārdiem sakot, pakavēsimies drusciņ pie tīkla strāvas pārveidotāju teorijas, jo ar šādu aparātu praktisko izvedumu viens otrs lasītājs jau būs pazīstams, un ja ne, tad sīkākus aprakstus par to varēs atrast šīnī un arī nākošos šī žurnāla numuros.

1. Tīkla strāva uztvērēja kvēle.

Lai gan uztvērēja kvēlei tīkla strāvu lieto visilgāk, tomēr arī te lieta nav nemaz tik vienkārša. Vispirms, apgaismošanas tīkla spraugums ir parasti 110 vai 220 volti, kurpretim uz-

tvērēja lampiņām vajadzīgais kvēlsprāgums reti kad pārsniedz 4 volti. Tā tad jārūpējas par to, lai tīkla spraugumu pazeminātu. Ja ruņa iet par maiņstrāvas tīklu (par līdzstrāvas tīklu, kurš sastopams loti reti, te nerunāsim), tad vispiemērotākais sprauguma pamazināšanas līdzeklis ir transformators. Transformators, kā zināms, sastāv no divām, uz kopējas serdes titām spolēm — primārā tinuma un sekundārā. Ja primārā tinumu pieslēdz maiņstrāvas tīklam, tad arī starp sekundārā tinuma galīem radīsies zināma sprauguma starpība un šo sekundārā tinumu var uzskatīt kā jaunu maiņstrāvas avotu. Pie tam izrādās, ka sekundārā tinuma spraugums atkarājas no abu spoļu tinumu skaitu attiecības, un proti:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

(te E_1 un E_2 ir spraugumi primārā un sekundārā tinumā, bet n_1 un n_2 tinuma skaitli primārā un sekundārā spolē).

Tādā kārtā, nemot sekundārā spolē apm. 25 reiz mazāk tinumu kā primārā un pieslēdzot primārā tinumu pie 110 voltu maiņstrāvas tīkla, no sekundārā dabūsim apm. 4,4 volti lieku spraugumu, kurš jau piemērots lampiņu kvēlei.

Bet šo spraugumu pieslēgt lampiņu kvēldiegiem tomēr vēl nevar, jo nav jāaizmirst, ka mēs arī no transformatora sekundārā tinuma varam dabūt tikai maiņstrāvu, tā tad strāvu, kurš virziens pastāvīgi mainās (50 reizes sekundē). Līdz ar virzienu mainās arī strāvas intensitāte, tā aug no nulles līdz zināmam maksimumam, krīt atkal līdz nullei un strāvai virzienu mainot atkal sasniedz tikpat lielu maksimumu, lai tad atkal kristu līdz nullei. Tas, ko mēs saucam par šādas strāvas intensitāti un ko mēs mēram ar maiņstrāvas ampermetriem,

ir $\frac{1}{\sqrt{2}}$ no maksimālās strāvas intensitātes vērtības.

Ja tagad cauri kvēldiegam plūst šāda strāva, diega temperatūra, mainīsies līdz ar strāvas intensitāti, un tā kā no diega temperatūras atkarājas arī anodstrāvas intensitāte, pēdējā pieaugus un pavajināsies maiņstrāvas ritmā un anodkontūrā ieslēgtā telefonā būs dzirdama traucējošā rūkoņa.

Lai no tā izbēgtu, var iet divus ceļus:


Var pārveidot pašas lampiņas, radīt jaunus lampiņu tipus, kuru emisija neatkarājas no

kvēles maiņstrāvas svārstībām, un, otrkārt, var transformatora doto maiņstrāvu pārveidot līdzstrāvā.

Tā kā pirmais ceļš ir samērā vienkāršs (vismaz aparātu lietotājiem), tad gandrīz visas lampiņas fabrikas tagad ir laidušas tirgū lampiņas, kurās var karsēt tieši ar transformatora doto maiņstrāvu.

Pēc konstruktīvā izveduma šīs maiņstrāvas lampiņas var iedalīt divās grupās; lampiņas ar tiešo kvēli un lampiņas ar netiešo kvēli. Pirmās grupas lampiņas principiēli neatšķiras no parastām līdzstrāvas lampiņām, tikai viņas kvēldiegs ir resnāks un tā tad viņa temperatūra nevar tik ātri sekot līdzi strāvas intensitātes maiņai. Tomēr jāsaka, ka šādas lampiņas nav pilnīgi brīvas no tīkla rūkojās un tādēļ tās var lietot tikai vairāk lampiņu uztvērēju pēdējā pakāpē, jo skalruni tīkla troksnis nav tik viegli dzirdams.

Pie otras lampiņu grupas kvēldiegs netiek lietots elektronu emisijai, tas tikai sakarsē sil-

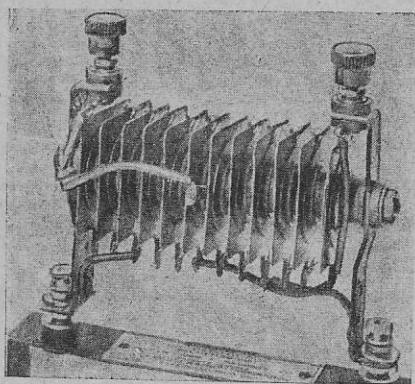


Zīm. 1.

tumu vadošu masu, virs kurās atrodas caurulīte, pārklāta ar sāliem, kas viegli emitē elektronus. Kvēldiegam sakarstot, sakarst arī caurulīte, sākas elektronu emisija, kura tagad norit pilnīgi vienmērīgi, jo siltumu vadošā masa starp kvēldiegu un isto katodu — caurulīti — izlīdzina kvēldiega temperatūras svārstības.

Tā tad, maiņstrāvas lampiņām ir vajadzigs vienīgi tikai transformators, kurš tagad stājas akumulatora vietā.

Ja turpretim ar maiņstrāvu gribam karsēt parastās lampiņas, lieta jau ir sarežģītāka. Lai arī te izbēgtu no traucējōšām kvēldiega temperatūras svārstībām, transformatora sekundārā tinuma dotā strāva pirms novadišanas uz kvēldiegu jātaisno, tas ir, no maiņstrāvas jāpārvērš līdzstrāvā. To var panākt ar dažā-

dām ierīcēm, no kurām tomēr šim nolūkam, tas ir, lampiņu kvēlei, vispiemērotākie ir tikai tā sauc. kuproksa taisnotāji. Vienu darbības princips ir sekošs: ja vaļa platei, kas pārklāta ar vaļa oksida kārtīnu, laiž cauri maiņstrāvu, tad izrādās ka vienā virzienā strāva iet cauri loti viegli, turpretim pretējā virziena strāvai plate izrāda loti lielu pretestību un strāva gandrīz nemaz cauri netiek. Šāda kuproksa taisnotāja izskats redzams 1. zīm. Tas sakopots no vairākiem taisnotāja elementiem, kuri savukārt sastāv no vaļa diska, kas kīmiskā ceļā pārklāts ar vaļa oksida kārtīnu. Lai dabūtu labu kontaktu ar oksida kārtīnu, uz tās uzspiests otrs, no svina pagatavots disks, vai arī virs oksida kīmiski nosēdināta metaliska

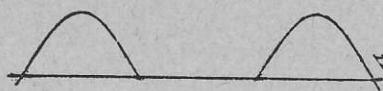


Zīm. 2.

vaļa kārtīju. Tā kā strāvai caur oksida kārtīju ejot rodās samērā liels siltuma daudzums, katrā elementā bez tam ir lielāka četrstūraina vai apaļa metala plate, kura pateicoties savai lielai virsmai, radušos siltumu aizvada apkārtējā gaisā, nelaujot tādā kārtā taisnotājam par daudz sakarst. Šāds kuproksa taisnotājs var laist cauri apm. 1 amp. stipru strāvu.



Zīm. 3.

Ieslēdzot vienu transformatora kēdē, uz kvēldiegu varēs tikt tikai maiņstrāvas viena puse, otrā puse tiks no taisnotāja itkā izdzēsta. Cauri kvēldiegam ies tā tad atsevišķi strāvas grūdieni (gan vienā virzienā) un starp tiem strāvas intensitātē būs nulle (2. zīm.). Var tomēr izmantot arī otru strāvas pusī, pieslēdzot pie transformatora sekundārā tinuma galiem divus kuproksa taisnotājus (sk. 4. zīm. schēmu).

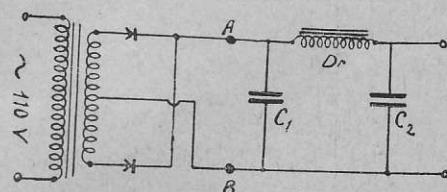

Zīm. 4.

Tad abas strāvas puses ies vienā virzienā, kā to var redzēt no 3. zīm. grafikas.

Šāda strāva tā tad plūstu pa kvēldiegu, ja pie tā pieslēgtu taisnotāja polus A un B. (4. zīm.). Bet kā jau redzams no 3. zīm. gra-

fikas, arī te strāvas intensitāte mainās un galu galā rezultāts būs tāds pat, kā kad mēs cauri kvēldiegam laistu tīru maiņstrāvu. Tādēļ pulsedējošā līdzstrāva, kurā var dabūt no punktiem A un B, vēl jātira, jāfiltrē. To izdara ar tā sauc. filtra kontūra palīdzību. Vienā pievadā, kas iet no A uz kvēldiegu, ievieto droseli Dr (spoli ar dzelzs serdi), bet starp abiem pievadiem, pirms un aiz droseles, ievieto kondensatorus, C_1 un C_2 . Šādam filtra kontūram pievērt tā interesantā īpašība, ka viņš maiņstrāvu gandrīz nemaz nelaiž cauri, turpretim līdzstrāva tam iet cauri samērā viegli. Tas pamatojas uz tās parādības, ka vada pretestība maiņstrāvai atkarājas ne tikai no vada omiskās pretestības R, bet arī no vada pašindukcijas un kapacitātes. Droselē, kurai ir noteikta pašindukcija L un pretestība R, maiņstrāva ar frekvenci ω radīs

$$\sqrt{\omega^2 L^2 + R^2} \text{ omu}$$

lielu pretestību. Tā tad maiņstrāva šādai droselei tiks grūtāk cauri kā līdzstrāva, jo pēdējai pretestība būs tikai R (Līdzstrāvai $\omega = 0$, un tā tad pirmais loceklis atkrīt).

Turpretim, ja vadā ieslēgts kondensators, līdzstrāva tam nemaz netiek cauri, viņa omiska pretestība ir bezgala liela, bet maiņstrāvai pretestība ir

$$\frac{1}{\omega C} \text{ omu},$$

un tā tad tā tiks samērā viegli cauri.

Atgriezīsimies tagad atpakaļ pie mūsu schēmas. Pulsējošo līdzstrāvu, kas nāk no punktiem A un B, varam iedomāties kā salīktu no divām strāvām, no vidējās līdzstrā-

vas un no šai līdzstrāvai pārklātās tīrās maiņstrāvas ar divtik lielu frekvenci kā primarai tīkla strāvai. Augšējās formulas rāda, ka izvēloties droseli ar pietiekoši lielu L un kondensatorus ar lielu C, droseles pretestība šai maiņstrāvai būs daudz lielāka kā kondensatoram, un tādēļ gandrīz visa maiņstrāva noplūdīs caur kondensatoru un uz kvēldiegu nemaz netiks.

Turpretim, līdzstrāva kondensatoram cauri nevar tikt un tā visa izies cauri droselei un arī kvēldiegam. Kvēldiegam tā tad plūdīs cauri visa līdzstrāva un arī daļa maiņstrāvas. Šī daļa būs jo mazāka, jo lielāka būs L un C. Tā kā droseles ar loti lielu L pagatavot ir grūti (jāņem loti daudz tinumu), tad parasti nem lielu C. Var aprēķināt, ka lai dabūtu pietiekoši stipru un arī konstantu strāvu kvēlei, jāņem kondensatori ar apm. 1000 MF lielu kapacitāti. Parastā ceļā tik lielus kondensatorus nevar pagatavot, te lieto tā sauc. elektrolitiskos jeb Grissona kondensatorus. Izrādās, ka iemērcot aluminijs plati kādā elektrolitā, aluminijs pārklājas ar loti plānu izolējošu kārtiņu un tādā kārtā izveidojas kondensators, kurā viens elektrods ir metalisks aluminijs, bet otrs — elektrolits. Ar šādiem kondensatoriem var dabūt kapacitāti pat tālu pāri par 1000 MF.

Beidzot, maiņstrāvu var izlietot kvēlei arī netieši, lādējot ar to akumulatoru. Arī akumulatora lādēšanai ir vajadzīga līdzstrāva, bet tā var būt arī pulsējoša, to nevajag tik rūpīgi filtrēt kā iepriekšējā gadījumā. Pieteik tikai ar kuproksa taisnotāju transformatora sekundāro strāvu iztaisnot un tad laist to uz akumulatoru. Šāda ierīce viegli ierīkojama katram, un tad nevajag vest akumulātoru lādēt ārpus mājām.

(Turpmāk vēl).

Radio daļas,

dažādu aparātu pašbūvei

Modernākās „RADIX“ daļas

Labākās „ERGEL“ daļas, anod- un tīkla strāvas aparāti pašbūvei

„GRAVOR“ skaņgalviņas un skaļruņu būvkastes

Pieprasiet mūsu jauniznākušo plašo bezmaksas radiokatalogu

Akc. Sab. Foto-Radio Centrāle A. LEIBOVICS

Rīgā, Kr. Barona ielā 2. Tālr. 2-0-6-6-1.

Šīgada radioizstādes.

Oktobra vidū, kā zināms, Rīgā notika pēc skaita ceturtā Latvijas radioizstāde, kuŗu šo reiz rikoja Latvijas radiotirgotāju apvienība. Kā jau katrā izstādē, tā arī te, apmeklētāji, tas ir, radioamatieri un, vispār, publīka, kas interesējas par radiotehniku un viņas sasniegumiem, varēja gūt daudz jaunu ierosinājumu un rast jēdzienu par patreizējo radiotehnikas stāvokli un tiem virzieniem, kuŗos patreiz notiek viņas attīstība.

Vēl jo lielāku nozīmi šai izstādei piedod tas apstāklis, ka šā gada rudenī gandrīz visās valstīs arī ir notikušas radioizstādes, un tādēļ ir loti interesanti novilkst paralēles starp šīm izstādēm un mūsu pašu izstādi, jo tādā kārtā varam spriest par to, vai un cik daudz mēs sekojam pasaules radioindustrijas sasniegumiem un attīstībai.

Apstāsimies virpirms pie Amerikas radioizstādes Filadelfijā, š. g. julijs mēnesī. Amerikas radioindustrijas stāvoklis gan krasi atšķiras no Eiropas apstākļiem, bet taisni tādēļ varbūt ir interesanti pie tā pakavēties, taisni salīdzinājuma labā.

Galvenais, kas uzkrīt, aplūkojot Amerikas radiouztvērējus, ir viņu lielais lampiņu skaits. Uztvērējus ar mazāk kā 5 lampiņām nevar nemaz atrast, visizplatītākie ir 7—8-lampiņu uztvērēji un loti bieži redzami uztvērēji ar 10 un pat vairāk lampiņām.

Sakarā ar to aparātu cena ir arī visai augsta, vidēja labuma uztvērējs maksā apm. 200—300 dollaru jeb mūsu naudā 1000—1500 latu, kas mūsu apstākļos jau ir vesels kapitāls.

Šī parādība varbūt ir izskaidrojama ar to, ka Amerikā lielākā daļa raidītāju strādā ar samērā nelielu jaudu un bez tam lielākās pilsetās katrā ir vismaz 10—20 raidītāju (Čikagā ir pat veseli 32 raidītāji), kuŗu atdalīšana prasa no uztvērēja ārkārtīgi lielu selektivitāti.

Otrā amerikāņu uztvērēju īpatnība ir tā, ka gandrīz bez izņēmuma visi uztvērēji konstruēti pilnīgam tikla pieslēgumam, jo no visiem izstādītiem aparātiem tikai četriem, līdzās tikla pieslēgumam, bija paredzēts bateriju pieslēgums. Amerika tā tad ir atzinusi, ka baterijas ir savu mūžu nodzīvojušas, kuŗš uzskats arī ir pilnīgi pareizs. Eiropā tā pilnīgu pielietošanu pāgādām aizkavē tikai materielas dabas grūtības, jo tikla pieslēgums ir vēl samērā dārgs.

Tikla pieslēgums dod arī iespēju dabūt liejāku energiju, un tādēļ arī Amerikā vairs neuzstādīt telefonus, bet lieto vienīgi tikai skalruņus, pie tam, galvenā kārtā, dinamiskos. Reprodukcija tādēļ ir pirmklašīga, vēl jo vairāk

tādēļ ka, pateicoties lielam lampiņu skaitam, kuŗas nekad netiek izmantotas līdz pēdējai ie-spējamībai, kā pie mums, pats uztvērējs arī dod pilnīgi nekroplotu skanu. Skanīas kvalitātes dēļ arī 99 gadījumos no 100 izejas pākāpē tiek lietots push-pull saslēgums.

Ārējā uztvērēju izvedumā arī novērojama zināma standartizācija, visi uztvērēji būvēti metala šasijās un kasetēs, kas stiprā mērā izslēdz dažādu kaitīgu saišu rašanos.

Vispār, savelkot visu kopā, jāsaka ka Amerikā galvenais svars tiek likts uz uztvērēju kvalitāti, pie kam cena nespēlē gandrīz nekādu lomu. Tas, protams, ir ideāls stāvoklis, bet mēs Eiropā to nevaram sev atļauties, mums jāapmierinās ar rezultātiem, ko dod jau lētākas aparātūras.

To jo spilgti apstiprina Londonas radioizstāde, septembra mēneša beigās. Šī izstāde ienes mūs jau Eiropas apstākļos, kaut gan arī te vēl ir jūtamas zināmas pretenzijas uz ārējo eleganci, un daudz uztvērēji iebūvēti skapišos, kuŗi reizē noder arī kā glīta mēbele, veids, kuŗu Amerikā var sastapt ik uz soļa. Bet lampiņu skaits, salīdzinot ar Ameriku, ir gājis stipri uz leju, vislielākais skaits ir 6, domīnē 3—4 lampiņu uztvērēji, bet ir arī daudzi ar 2 un pat vienu lampiņu.

Loti daudziem uztvērējiem paredzēts pieslēgums gramofonam, vai pats uztvērējs ir iebūvēts, kopā ar gramofonu, kopējā skapī.

Kā jau teikts, visizplatītākie ir 4-lampiņu uztvērēji, ar vienu aizsargtīkliņa augstfrekvences pakāpi, audionu un divām zemfrekvences pakāpēm.

Tikla pieslēgums nav sevišķi daudziem uztvērējiem, var gandrīz teikt ka bateriju aparāti ir pārsvarā. Tādēļ arī izstādīts daudz akumulātoru un anodbateriju. Vispār, sastāvdaļas sastopamas lielā vairumā, jo Anglijā radioamatieru saime ir loti plaša un pašbūvēti aparāti loti iecienīti, tādēļ ka tie iznāk stipri lētāk kā pirktie.

Redzami arī daudzi skaļruņi un arī atsevišķas skapīs galviņas. Pagaidām vēl pārsvarā elektromagnētiskā sistēma, bet ir jau arī loti daudz elektrodinamisko.

No kontinenta radioizstādēm vislielako ievēribu pelna Berlines lielā radioizstāde, septembra sākumā.

Ir grūti pateikt, kuŗa izstāde ir vērtīgāka, angļu vai vācu. Katrā ziņā vāciem dodama priekšroka tikla pieslēgumā, jo lielākā daļa gatavo aparātu būvēta tikla pieslēgumam. Lampiņu skaits arī te nav liels, vislielākais — sešas, bet pateicoties izdevīgi izvēlētām schē-

mām un rūpīgam izvedumam ļoti daudz aparātu strādā ar palīgantenām, vai pat ar rāmi, un tā tad ir pilnīgi neatkarīgi no vietas.

Arī atsevišķi tikla daļas aparāti, anodam un kvēlei, sastopami lielā skaitā, ar kuņu palīdzību ikuņu parastu uztvērēju var pieslēgt tiklam. Tas vis rāda, ka arī Eiropā drīz vien būs tāds pat stāvoklis kā Amerikā.

Arī sastāvdaļas sastopamas pietiekoši lieļā vairumā, tā tad arī Vācijā radioamatierisms ir cieņā un godā. Uzkrīt īpatnējas „bruņotas“ (skārda čaulās ietērptas) sastāvdaļas, aizsargtīkliņa un vispār augstfrekvences pakāpēm.

Ļoti interesanta ir arī valsts pasta televīzijas nodaļa, kurā varēja salīdzināt angļu Bairda un vācu Karolusa un Mihaly televīzijas sistēmas. Kaut gan vācu sistēmas nav sliktākas par Bairda, varbūt pat dažā ziņā vēl labākas, tomēr jāsaka, ka televīzijai vēl tālu jājet uz priekšu, lai tā varētu kalpot plašākām masām. Bet par to sīkāk kādu citu reizi.

Sevišķi lielā skaitā bija reprezentēti skaļruni, par kuriem jāsaka, ka tie visā visumā ir labi. Vācu industrija nostājusies uz pareiza viedokļa, ka elektrodinamiskie skaļruni pilnīgi nevarēs izspiest elektromagnētiskos, jo pēdējie, pie maziem uztvērējiem, kur nav vajadzīgs liela skaļuma, ir piemērotāki. Tādēļ arī redzams daudz pārlabojumu un jauninājumu elektromagnētiskās sistēmās un var teikt ka pie maziem skaļumiem tagadējie elektromagnētiskie skaļruni dod pat labākus rezultātus kā dažs labs dinamisks skaļrunis.

Tāds, nedaudz vārdos, ir lielāko ārzemju radioizstāžu raksturojums. Tagad jājautā, ko rādīja mūsu pašu izstāde?

Tā kā pie mums tirgū pārsvarā ir Vācijas ražojumi, tad arī ir saprotams, ka bija redzami pa lielākai daļai tie paši eksponāti, kas Vācijas izstādē. Visā izstādē manāma tendence pāriet uz tikla izmantošanu. Tas jūtams pie gataviem aparātiem un tāpat arī pie sastāvdaļām.

Līdzās gataviem ārzemju aparātiem, no kuriem sevišķu ievērību pelna „Telefunken 40“ un Berlines izstādē godalgotais „Mikrohet W“, ar gandarijumu jāatzīmē arī mūsu pašu firmu ražotie uztvērēji. Ārējā izskata un izpildījuma ziņā tie nemaz nav stādāmi zemāk par ārzemju aparātiem. It sevišķi tas sakāms par Radziņu, Liepiņu un P.T.D. ražotiem uztvērējiem. Arī cenas ziņā pašražotie aparāti ir lētāki, bet to mērā tikai nedaudz, un tādēļ gluži nepareiza ir doma (kuņa, blakus minot, ir diezgan izplatīta), ka pašam tagad būvēt radioaparātu ir nepateicīgs darbs. Taisni otrādi, šī izstāde, kuņa nevarēja atrast puslīdz pieklājīga aparāta ar tikla pieslēgumu lētāk kā par 500—600 latiem (bija arī aparāti par Ls 1000.— un vēl dārgāk), rādīja ka taisni tagad ir visizdevīgākais laiks

pašbūvei, vēl jo vairāk tādēļ, ka pat visdārgāko gatavo uztvērēju schēmas nav komplīcētas, kā tas bija pirms pāris gadiem, bet ir gandrīz standartizējušās uz 4-lampiņu schēmu (augstfrekvences pakāpe ar aizsargtīkliņa lampiņu, audions un 2 zemfrekvences pakāpes) ar tikla pieslēgumu, un tā tad ir pa spēkam katram vidēji piedzīvojušam radioamatierim.

Kas attiecas uz skaļruņiem, jāsaka ka nevienu gadu tie nav bijuši izstādīti tik lielā vairumā un dažādībā kā šogad. Bija redzami visdažādākās sistēmas elektromagnētiskie un arī prāvs skaits elektrodinamisko skaļruņu. Spriest par viņu kvalitāti gan bija diezgan grūti, jo izstādes rīkotāji nebija parūpējušies par priekšnesumu organizēšanu, visi skaļruņi klie dzā vienā laidā un tādēļ mazākie tipi, vienkārši, netika pie vārda. Visā visumā, tomēr jāsaka, ka salīdzinot ar agrākiem gadiem, arī reprodukcijas kvalitāte ir ļoti stipri cēlusies, tādēļ arī gandrīz pilnīgi izzuduši agrākie tradicionēlie taures skaļruni. Arī cenas nav sevišķi augstas, samērā labu skaļruni var dabūt jau par pāris desmit latiem un pat labus elektrodinamiskus skaļruņus var iegūt par Ls 90.—.

Vispār ļoti iepriecinoša, izstādē gan drusciņ traucējoša (jo to bieži pielietoja par daudz), parādība bija gramofona plašu „radiofikāciju“. Radiogramofonam ir ļoti liela nākotne; tādēļ katram ieteicams savam radioaparātam pie rīkot ierīci, ar kuņas palīdzību gramofona plašu mūzikai varētu reproducēt skaļruni. Šādas ierīces dabūjamas atsevišķi, bet var viņas ie būvēt arī pašā uztvērējā.

Pārejot uz atsevišķo sastāvdaļu eksponentiem, var tikai teikt to, ka tās bija reprezentētas lielā vairumā, pie kam pirmā vietā bija redzamas daļas, kas vajadzīgas tikla, anod un kvēlaparātu būvei — transformātori, droseles, pretestības un bloki visādos lielumos un veidos. Tāpat lielā skaitā redzami jau gatavi šādi aparāti, dažādiem spraigumiem un dažādai strāvai. Daudz arī dažādu ierīču akumulātoru lādēšanai no maiņstrāvas tikla, gan ar sau siem kuproksa taisnotājiem, gan ar taisnotāju lampiņām.

Uztvērēju sastāvdaļas nekā jauna nav, tās ir jau pazīstamas, varbūt varētu tikai pieminēt daudzos kondensātoru bungu škalu veidus, kuņas arvien vairāk sāk ieviesties vispārējā lie tošanā, un arī „Graetz“ maināmās augstomu pretestības un potenciometrus parasto kvēlreostātu lielumā un izskatā, kuņi radioamatierim ļoti nepieciešami. Tāpat ievērību pelna arī no fibras izgatavoti skaļruni un radioaparātu rāmji un kastes, kuņos iebūvējot membrānu un skaņgalviņu, resp. aparāta sastāvdaļas, radioamatieris var dabūt glīta izskata skaļruni, vai

arī radioaparātu, pilnīgi līdzīgu piem. pirktam „Telefunken 40“.

Pie izstādītām lampiņām nākuši klāt daži jauni tipi, galvenā kārtā maiņstrāvas kvēlei. Interesantas ir jaunās „Telefunken“ aizsargtikliņa lampiņas, kuļu ārpuse pārklāta ar metala kārtiņu, kas pievienota katodam. Tādā kārtā panākts pilnīgs aizsargājums no pārējām aparāta daļām. Ievērību pelna arī mazās „Ultra“ lampiņas, mazā pirkstiņa lielumā, kurās var tomēr ievietot parastā pamatā. Šīs lampiņas domātas pārnesamiem uztvērējiem. Daudz arī jaunu taisnotāju lampiņu.

No Latvijā ražotām daļām amatieri visvairāk interesēt var tīkla aparātu transformatori un gatavie akumulātoru lādētāji un tīkla anodi (P.T.D.G.D.).

Amatieri ar saviem eksponātiem šoreiz nebija sevišķi plaši reprezentēti, kas jau arī bija sagaidāms, jo rīkotāji ir radiotirgotāji. No te izstādītiem aparātiem vislielāko vērību izpel-

nījās Kreyenberga pagatavotais bilžu uztvērējs, jo reti kāds amatieris šādu aparātu būs redzējis.

No visa sacītā yaram taisīt sekošus slēdzienus: Galvenais mērkis, kuļu sev spraudusi Eiropas radioindustrija, ir pilnīga maiņstrāvas pielietošana uztvērēja vajadzībām, lai aparāti būtu pilnīgi neatkarīgi no baterijām un, cik vien iespējams, arī no antenas. Te ar gan darījumu jākonstatē ka Latvija nav sevišķi tālu palikusi iepakal citām valstīm, visi jaunākie sasniegumi redzami arī pie mums. Vienīgais, kur esam palikuši iepakal, ir televīzija.

Otrs, arī iepriecinošs slēdziens, ko dod mums izstādes kritisks novērtējums, ir tas, ka radioamatieris nebūt vēl nav pārdzivojis savu laiku, bet ka taisni otrādi, tagad viņam ir vēl daudz vairāk darba un ierosinājumu, nekā pāris gadus atpakaļ, un no šī darba viņš var gūt sev ne tikai materiālus, bet arī garigus labumus, rodot zināšanas pavisam jaunās technikas un zinātnes nozarēs.

J. F.

Elementu fabrika „DRAKON“

Rīgā, Kurmanova ielā № 15

Tālrunis 2-9-8-9-0





Izgatavo:

AUGSTĀKĀ LABUMA ANODBATERIJAS, KVĒLELEMENTUS, SLAPJOS UN SAUSOS ELEMENTUS: TELEFONIEM, SIGNĀLAPARĀTIEM, ZVANIEM, UN NEPĀRSPĒTĀS LABUMĀ KABATAS BATERIJAS „DRAKON“



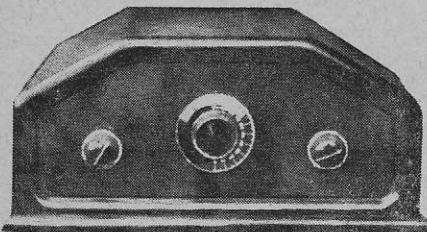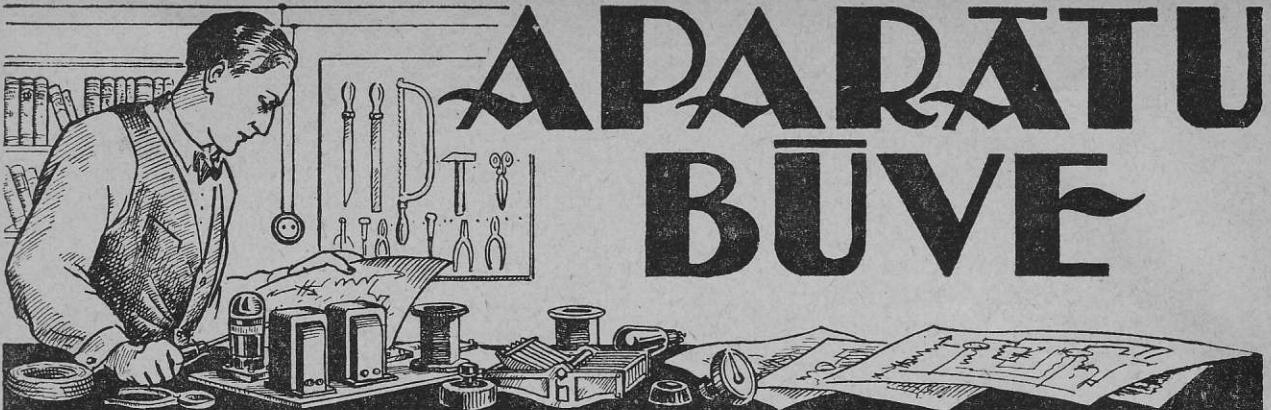Ražojumi godalgoti 4 zelta medāļiem: 3 GRAND PRIX un Zemgales augstāko godalgu — GODA KRUSTU



Divlampīņu tīklstrāvas uztvērējs vietējās un ārzemju staciju uz- tveršanai.

H. Švinska.

Iepriekšējā „Radioamatierā“ numurā bija aprakstīts moderns tīklstrāvas uztvērējs, kas prasa no amatierā zināmu prasmi un arī līdzekļus. Lai nu ar prasmi vai kā, bet ar līdzekļiem katram jārēķinās un tādēļ gribu nākt talkā „mazajiem“ amatieriem, aprakstot otru tikpat modernu uztvērēju ar trim resp. divi lampīnām, kas izmaksā daudz lētāki. Mūsu uztvērējs sastāv no sekošām daļām: audions ar regenerāciju, plus viena zemās frekvences pastiprinātāja pakāpe un tīklstrāvas aparāts. Aparāti iemontēti kopējā kastē, kurās samēri atkarīgi no lietojamo daļu lielumiem. Aparāts montējams kā parasts, uz koka vai kāda cita izolācijas materiāla. Schēmā*) redzamas uztvērēja visas trīs daļas.

Schēma, vai šēma.*)

Līdz ar radiotehnikas izplatišanos visplašākās tautas masās arī vārds schēma še iekļuva, un pie tam, nepareizā izrunas formā. Visbiežāk izrunātā un arī rakstītā forma ir šēma, un tikai retāki schēma. Kā tad ir pareizi un kā izskaidrojama šī divējāda forma.

Vārds schēma cēlies no grieķu vārda σχῆμα genetīvs — σχηματος. Mēs latvieši šo vārdu neesam pārņemuši tieši no grieķiem, bet gan no vāciešiem un krieviem.

Vācieši savā rakstībā nevar uzrakstīt vārdu schēma tā, lai viņu tā arī varētu izlasīt. Mūsu vecā transkripcijā (kurā par nožēlošanu vēl tagad tiek iespiesti gandrīz visi mūsu dienas laikraksti) arī mēs to nevarējam, bet jaunā tas ir pilnīgi iespējams.

Krievi arī savā laikā bija pārņemuši šo vārdu no vāciešiem un, daudz nepētidami pēc viņa izcelšanās, rakstīja viņu ar savu ш. Vecās krievu techniskās grāmatās visur var sastapt vārdu schēma rakstītu un arī izrunātu šēma. Tanīs laikos krievu techniskā terminoloģijā bieži vien sastapa tīrus vācu vārdus vācu izrunā, no kuriem daudzi vēl tagad tiek lietoti. Tad krievi sāka tīrit savu valodu no šim nepareizībām. Starp citu šī tīrīšana kēra arī vārdu schēma, un no tiem laikiem krievi viņu raksta un arī izrunā kā schēma. Tā mūsu tautas daļa, kas pakļuva zem krievu iespāida krievu skolās un dzīvojot ar krieviem kopā pārnesa latviešu

- 1) Audions ar regenerāciju (ieteicams Reinarca, bet lietojami arī citi veidi).
- 2) Zemās frekvences pastiprinātājs un
- 3) Tīkla strāvas aparāts.


Audions. Audions būvēts pēc oriģinālās Reinarca-Leithäusera schēmas ar pārslēgšanos garjiem un īsiem vilņiem. Reinarca regenerācijas princips būtu īsumā šāds: Antēnā ierosinātās svārstības tiek novadītas uz tīkliņu caur tīkliņa kondensātoru (C_{T_1}). Lampīnā šis svārstības taisno un pastiprina. Pastiprinātie strāvas impulsi ar kondensātoru C_R tiek pievesti regenerācijas spolei L_R , kuŗa tos inducē tīkliņa spolē L_T . Regenerācijas stiprums regulējams ar C_R un regulēšana iespējama ļoti sīka (jāpiezīmē, ka ar parasto regene-

valodā no krieviem arī vārdū schēma viņa pareizā izrunā un rakstībā. Līdz ar neatkarīgās Latvijas nodibināšanos radās zināma reakcija pret visu krievisko. Bija laiks, kad mazākais daļai latviešu viss, kas atgādināja kaut ko no krieviem, bija slīkts, un viss, kas nāca no rietumiem, bija labs. Nodibinājoties rietumu orientācijai pirmie skati tika vērsti uz mūsu tuyākiem rietumi kaimiņiem — vāciem. Šī pārorientēšanās skāra arī vārdu schēma. Pateicoties jau minētām vācu rakstības īpatnībām iznāca, ka gribēdamī dabūt kaut ko labāku, esam dabūjuši tomēr slīktāku.

Franči, rakstīdami šo vārdu — schéma, schéme, gan arī dažreiz viņu izrunā šēma vai šēm, bet dažreiz schemā, schem. Angļi šo vārdu raksta scheme un lasa skim. Skaidri redzams, ka izruna šēma ir saistīta ar vācu un franču rakstības īpatnībām. Mūsu vecā rakstībā viņas arī tādas bija, bet jaunā viņu nav. Tāpēc arī mums nav nekāda pamata sacīt un rakstīt šēma, bet pareizāki ir schēma, vēl jo vairāk tādēļ, ka pēdējā lakā mūsu valodnieki cēnsas visus svešvārdus rakstīt un izrunāt pēc iespējas tuvu šo svešvārdu pirmavalodai. Prof. Plāķis gan šīni jautājumā iet vēl tālāk un liek priekšā schēmas vietā lietot vārdu schemats. Pamats tam bez šaubām ir, bet mazākais pagaidām vēl, varbūt šādu vārdu tādā izteiksmē būs gruti ievest mūsu techniskā valodā.


Red.

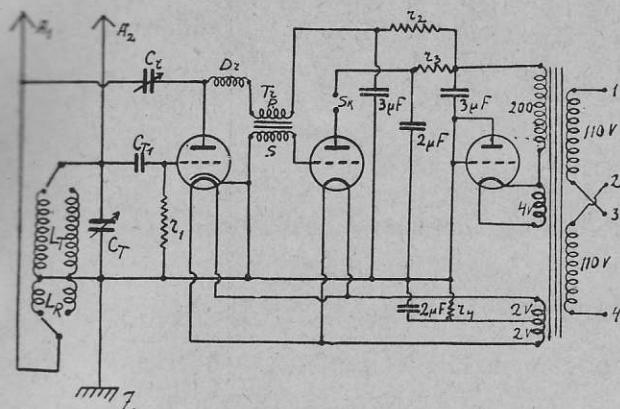rācījas veidu t. i. tīkliņa un anoda spoles tuvinot vai attālinot, mainīs vilņu garums un arī regenerācija ir asāka) un neatstāj jūtamu ie-



Schema.

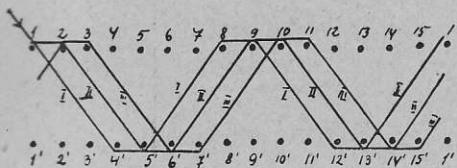spaidu uz noskaņojumu tīkliņa kēdē, kādēl iespējama aparāta graduešana, ja antēnu pieslēdz regenerācijas spolei. (Nekādā ziņā nedrīkst slēgt pie lampas anoda!).



Spoles tišanas veids.

Lietojamās spoles ir parastās šūniņspoles un to tinumi iet vienā un tai pašā virzienā kā tīkliņa, tā regenerācijas spolēm. Šiem vilņiem vajadzīgās spoles ir $L_T = 50$ tin. $L_R = 35$ tin. Garo vilņuspoles ir $L_T = 150$ tin. $L_R = 75$ tin.

Spoļu pagatavošana.

Spoļu pagatavošanai jāiegādājas koka veltenis 3—4 cm diametrā apmēram 10 cm gařš.

Uz velteniša uzvelkam divas paralelās līnijas (protams šķērsu) un tās sadalām 15 vienādās daļās, ieurbjam caurumus, kuros iespraužam stingras koka vai metāla tapiņas 2—4 mm diametrā. Starp tapiņu kārtām uztinam papes strēmeli, tā radot līdz 5 mm lielu paaugstinājumu. Sākam tīt vadu sekoši, vedot (iepriekš atstāt 15 cm garu galu pieslēgšanai): no 1 uz 4 un pa ārpusi ap 5', tad šķērsu pāri uz 8 un 9 — 12' un 13' — 1 un 2 — 5' un 6' — 9 un 10 — 13' un 14' — 2 un 3 — 6' un 7' u. t. t.


Pēc astoņu tinumu uztišanas būs viena kārta pilna un sāksies otra. Tišana turpinājama līdz uztīts vajadzīgais tinumu skaits. Šādi pagatavotu spoli lietot nevaram, jo tapas izvelket ari spole izirs, bet lai tas nenotiktu, tinumi iepriekš nostiprināmi. Laku lietot nebūtu ieteicams, bet ja kādam „šūšana“ nepadodas,

tad ieteicamākā laka būtu — celoida šķidums acetonā. Šūšanu izdara ar stipru linu vai kokvilnas diegu tādā veidā, kā tas redzams zīmējumā. Šāda veida spoles raksturīgas ar mazu iekšējo kapacitāti un lielu pašindukcijas koefi-



entu, (tā tad nelieli zudumi) un tinoš no 0,6 mm resnas stiepules, tās iznāk ļoti izturīgas.

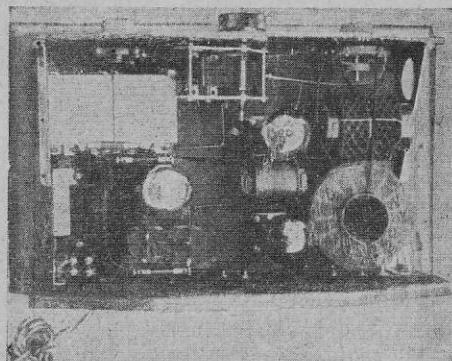Maiņkondensātors $C_T = 500$ cm, labs ir gaisa, bet var iztikt arī ar labas vizlas kondensātoru, kas cenā ir uz pusi lētāks. Tāpat tīkliņa blokkondensātoram jābūt ar labu dielektriku (gaiss!) un protams arī pretestībām jābūt zolidām, bet kā HF drosele lietojama jau 1000 Ω telefona spolite.




Aparātu uzbūve.

Zemās frekvences pastiprinātājs. Zemās frekvences pastiprinātājs slēdzams cieši aiz audiona, vadus vedot pēc iespējas īsi. Savienojumi vispār vedami īsi bez liekiem stūriem un līkumiem.

Tīkla strāvas pārveidotājs. Tīkla strāvas pārveidotājs ir tā sauktais vienvirziena taisnotājs un kā taisnotāja lampa lietojama kautkuļa četrvoltīgā lampiņa (pat pus-kurla). Savienojumu kārtība redzama zīmējumā. Transformatora primārā spolē jābūt pie-slēgumiem 110 vai 220 V. Sekundāram tinumam jādod sekoši spraugumi: 4 V, 0,5 A taisnotāja lampiņas kvēlei; divreiz pa divi volti — 2A uztvērēja un pastiprinātāja lampiņas kvēlei un 200 V, 0,03 A anodesstrāvai. Eiokkondensātori strāvas filtrēšanai jāņem labi (Hydra), jo viņu caursišanas gadījumā iespējama taisnotāja spuldzes pilnīga pārkarsēšana un polywatatu sadedzināšana. Daļu izdevīgs sa-

grupējums redzams klātpieliktā zīmējumā — fotoattēlā.

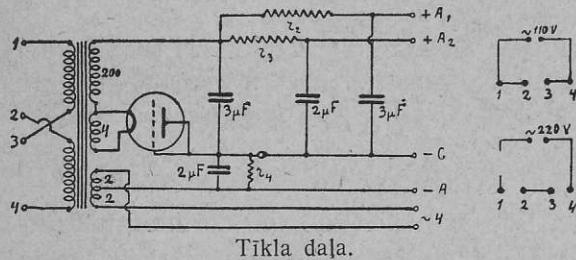Tā tad galvenais būtu sevišķi īsi savienojumi — vadībe bez liekiem stūriem un līkumiem.



Pie daļu iegādāšanas jāizvēlas lētas, bet iespējami labas daļas, tad rezultāti būs ievērības cienīgi.

Daļu saraksts.

- L_T — šūniņspoles 50 un 150 tinumu.
- L_R — šūniņspoles 35 un 75 tinumu.
- C_T — maiņkondensātors 500 cm.
- C_R — maiņkondensātors 250 cm.
- C₁ — blokkondensātors 200 cm.
- C₂ — blokkondensātors 3 μF { mēģināti pie C₃, C₄, C₅ } 2 μF { 500 V. }
- R₁ — pretestība 2 megomi Dralowid konstant universal polywatt

R₂ — pretestība 0,25 megomi Dralowid konstant universal polywatt.

R₃ — pretestība 0,01 megomi Dralowid konstant universal polywatt.

R₄ — pretestība 4000 omu telefona magnētspolīte.

D_r — pretestība 1000 omu telefona magnētspolīte.

T_r — transformātors NF 1 : 4 (lietojami arī citi pārnesumi piem. 1 : 6).

I — audiona lampiņa ar pamatu.

II, III — pastiprinātāja un taisnotāja lampinas ar pamatiem.

T — tīklstrāvas transformātors, prim. 110 un 220 voltiem (skat. zīm. 3-a) sek.: 200 + 4 + 2 + 2 — V 0,03 + 95 + 2 + 2 — A, Engel AT2W.

Tad vajadzīgi vēl daži sīkumi, kā aparāta kaste, skalas, aukla (NMHG) ar dakšu u. t. t.

NB. Pēc pēdējā zīm. iespējams kātram pagatavot nelielu anodspraiņuma aparātu div-lampiņu uztvērējam, tikai tad jāieslēdz starp anodu un katodu 2 megomu pretestības kondensātoru izlādēšanai, jo citādi pat pie izslēgta aparāta var dabūt „pa pirkstiem“.

Browning-Drake uztvērējs.


Starp daudzām schēmām, ar nelielu lampiņu skaitu, sevišķu ievēribu ir izpelnījušās Reinarca un Browning Drake'a, jo tās pārspēj vietas pārējās kā jūtīguma, tā arī selekcijas ziņā. No abām šīm schēmām vienkāršākā būvē ir Brown. D., un tā ir ieteicama amatieriem, kas jau ir nodarbojušies ar vienkārša audiona un zemfrekvences pastiprinātāja būvi. Tiem nebūs nekādu grūtību šī aparāta izbūvē.

B. Drake aparāts sastāv no vienas augstfrekvences pakāpes un audiona, kam seko viena vai vairākas zemfrekvences pakāpes.

Vienkāršā augstfrekvences pastiprinātāja bieži vien nāk priekšā, ka tas kroplo un „sīc“ pat pie nelielas atgriezeniskas saites. Tas izskaidrojams ar to, ka uztvērēja lampiņā, starp anodu un tikliņu, ir zināma kapacitāte — parastās lampiņas 1—2 cm. Šī kapacitāte lauj pastiprinātām svārstībām no anoda noklūt uz tikliņu, kas savukārt tiek atkal pastiprinātas u. t. t., ar vārdu sakot lampiņa svārstības un dod nevēlamus kroplojumus.

Kaitīgo anodtikliņa kapacitāti var novērst tā saucamā neutralizācijas celā, kuŗu atrada prof. Hazeltine's. Zīm. 1. redzams augstfrekvences pastiprinātāja anodtikliņa kontūrs. Ie-

domāsimies kaitīgo kapacitāti kondensātora C veidā. n₁ un n₂ ir augstfrekvences transformatora primāris, respektīvi zekundārais tinums. Svārstības transformatorā, skaitot no

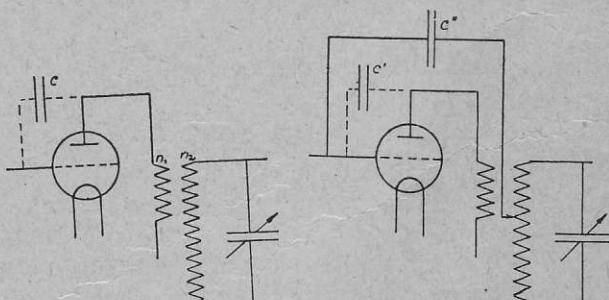

Zīm. 1.

pirmtinuma uz otrtinumu, tiek nobīdītas par 180°. Tas nozīmē, ka katrā brīdī viņu vektorielā suma ir 0. Ja nu ieslēdzam kondensātoru C'', kuŗa kapacitāte ir vienāda ar C' tad no C' iespaidotās svārstības tiks iznīcinātas, neitrailizētas ar kapacitāti C' un kaitīgai kapacitātei C' uz lampiņas darbibu nebūs nekāda iespīda.

Transformatorā parasti n₁ nav vienāds ar n₂; tādēļ C' radītās svārstības amplitūdes tiek


palielinātas $n_2 : n_1$ reizes. Lai amplitūdes būtu vienādas, no n_2 nem atzarojumu pie n_1 vijuviem. Tad abas amplitūdes ir vienādas un pretēji virzītas un savā starpā iznīcīnājas.

Teorētiski ir nepareizi, ja savieno abus tīkļus ar neutralizācijas kondenzātoru, kaut gan nevarētu noliegt, ka tādai neutralizācijai nav nozimes: zināmā mērā tā tiks panākta.

C'' sauc par neutrodonu un aparātus, izbūvētus ar tādu, par neutrodiniem.

Šo Amerikā stipri izplatito un iecienīto paņēmienu pielietosim mūsu aparātā.


Aparāta schēma redzama zīm. 2.

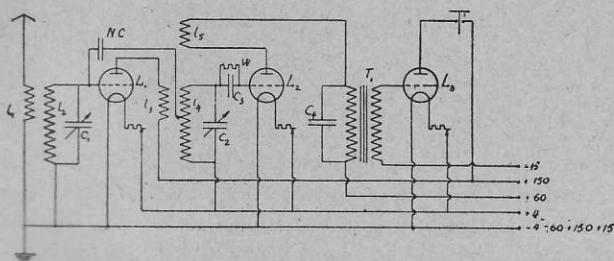

Zīm. 2.

Antenas kēde sastāv no nenoskaņotas spoles l_1 , svārstības no l_1 tiek pārnestas uz noskaņotu kontūru $l_2 C_1$. Lampiņa L_1 svārstības tiek pastiprinātas un caur spoli l_3 aperiodiski pārnestas uz kontūru $l_4 C_2$, kas noskaņots tāpat kā $l_2 C_1$. Pateicoties divreizējam aperiodiskam pārnesumam tiek sasniegta ievērojama selekcija.

Tālāk, lampa L_2 strādā kā regeneratīvs audions; spole l_5 ir saites spole un ir grozāma pret l_4 . Audionam L_2 seko zemfrekvences pastiprinātājs ar transformātoru T_1 . Pēc patikas var pieslēgt vēl vienu zemfrekvences pakāpi, kas schēmā nav rādīta.

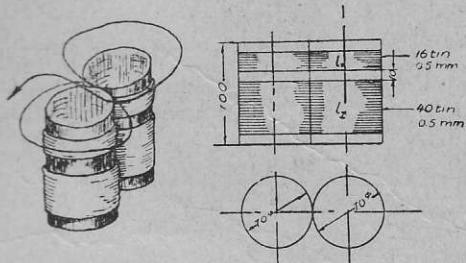


Zīm. 3.

Apskatisim tuvāk konstruktīvo pusi. Spoles l_1 un l_2 ir izveidotas kā „astoniņieku“ spoles. Tas izrādījās par vajadzīgu, jo pie citiem spolu tinumu veidiem antenas kēde grūti dažūt aperiodisku saiti. Pie vienkāršām spolēm, lai tās būtu lediona vai citas, pat pie maza spolu attāluma bieži vien nav iespējams dabūt saistību starp l_1 un l_2 un jāstrādā bez transformātora, t. i. slēdzot antenu tieši pie spoles l_2 ,

kā tas darīts arī Browning'a un Drake's dotā oriģinālschēmā, bet izrādījās, ka transformātors stipri uzlabo selekciju un pamazina atmosferas traucējumu iespaidu.

Kā zīm. 3. redzams, spoles l_1 un l_2 uztītas uz 2 kopā saliktiem papes cilindriem. Cilindrū diametrs 7 cm, garums à 10 cm. Tišana noteik, izveidojot tinumu kā 8, kā tas zīmējumā parādīts. l_1 sastāv no 16 astoņniekiem (kas iztisa 32 vienkāršus vijumus), l_2 — no 40.

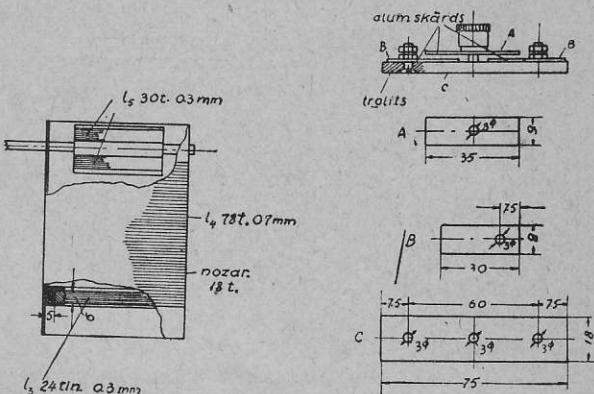

Zīm. 4.

Zīm. 4. rādīts augstfrekvences transformātors, turpat arī neutrodons, kuŗu var arī ieigādāties gatavu — ikkuŗu konstrukciju. l_4 ir uztīta uz papes cilindri, 7 cm diametrā, un sastāv no 78 tinumiem. Pie 18. tinuma nāk nozarojums, kas ved uz neutralizācijas kondensātoru NC. l_3 ir ietīta ripā ar rievu, kuŗu platumis 6 mm, dzilums 5 mm, un tā sastāv no 24 vijumiem. l_5 uztīta uz cilindri, 45 mm diam. un 25 mm garumā, 2 reizes pa 15 vijumu.

Uztinot spoles, var kerties pie aparāta saībūves. (5. zīm.). Vajadzīgās daļas ir sekošas:

Spoles l_1 , l_2 , l_3 , l_4 , l_5 .

Maiņkondensātori C_1 un C_2 à 500 cm.

Blokkondensātors C_3 250—300 cm.

C_4 jāpielāgo transformātoram T_1 (no 250—2000 cm).

Pretestība W 2—3 megomi.

Neutralizācijas kondensātors NC.

Transformātors T_1 (1 : 4 vai 1 : 5).

3 lampiņu pamati.


3 kvēlpretestības, kuras pie 4 voltu akumulātora un 4 voltu lampiņām var izpaliikt izņemot 1. lampiņu.

Spailes, skrūves u. t. t.

Panelis vai kaste.

Lampiņas: ieteicamas A410, A415 un B406 vai B 405.

Aparāta savienojumi rādīti 5. zīm. Kontakti pēc iespējas lodējami. Aparāts pēc saībūves vispirms jāneutralizē. To izdara sekoši: pieslēdzot telefonu, pie ieslēgtas kvēles noskaņojas uz vietējo raidītāju. Ja tas nav pa-

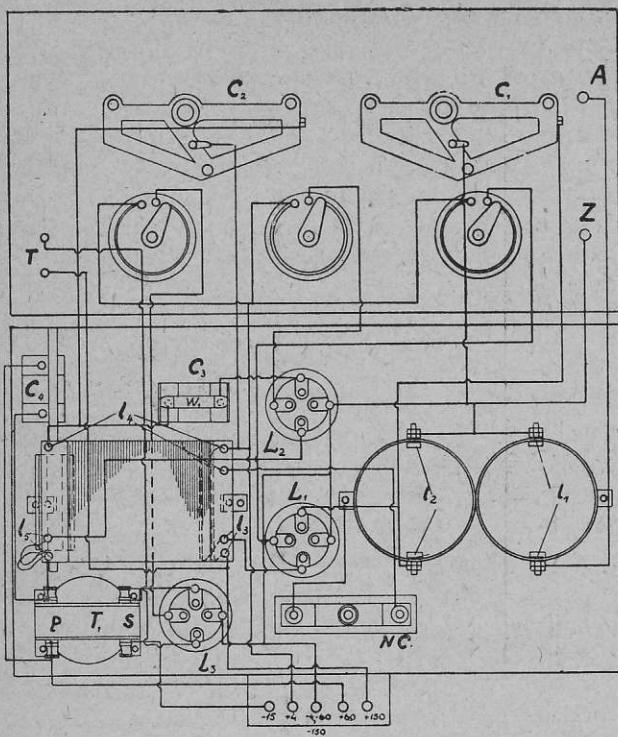

Zīm. 5.

nākams, spoles I_3 gali jāapmaina. Nostādoties uz maksimālo skaļumu izslēdz pirmās lampiņas kvēli; vietējais raidītājs pateicoties anodikl. kapacitātei būs vēl vāji dzirdams. Griežam N.C., kamēr vietējais raidītājs pazūd, vai arī dzirdams visvājāk. Ieslēdzam atkal kvēli un aparāts ir darba gatavībā.

Aparāta vilņu diapazons — 275—800 metru.

Nav ieteicams taisīt spoles īsiem un gariem vilņiem, tinot vairāk vijumus uz tiem pašiem cilindriem un nēmot nozarojumus: rezultāti salidzinot ar nenozarotām spolēm būs visai vāji, labāk ieteicams taisīt maināmas spoles.

Ar šo aparātu var Rīgā, Radiofonam strādājot, klausīties netraucēti ārzemju stacijas skaļruni. Tikai dažas stacijas, kuru vilņu gaŗumi tuvu Rīgas vilnim, kā piem. Vini, nevar uztvert. Nekāds vilņu filtrs nav vajadzīgs. Skalums būs pietiekoši liels, lai nodarbinātu skaļruni ar pietiekoši lielu skalumu jau pie vienas zemfrekvences pakāpes.

L. O.

Maiņstrāvas anoda un kvēles aparāts, pretestību pastiprinātājiem.


Pretestības pastiprinātāji, kaut gan dod ļoti labus rezultātus, nav guvuši sevišķi lielu piekrišanu, aiz tā iemesla, ka viņiem ir vajadzīgs samērā augsts anodsprāgums (pat līdz 200 voltu), kurš, nēmot vērā bateriju cenu, nemaz nav tik viegli dabonams.

Tādēļ saprotams, ka te, vairāk vēl kā citur, ir izdevīgi pielietot maiņstrāvas tīklu, no kurā var dabūt cik vien vēlas augstu sprāgumu.

Šeit aprakstītais tīkla aparāts ir domāts specieli pretestības pastiprinātājiem, un tas dod apm. 160—180 voltu sprāguma. Tomēr ar attiecīgām pārmaiņām, par kurām runāsim vēlāk, viņu var izlietot arī kurām katram citam pastiprinātājam. Tas it sevišķi noderīgs ir vienpakāpes pastiprinātājam aiz kristaldetektora, kuŗi tagad ir ļoti izplatīti, it sevišķi Rīgā. Pievienojot tādam pastiprinātājam mūsu tīkla aparātu dabūsim visvienkāršāko un lielākai daļai radioabonentu (kas nepretendē uz tāluztveršanu) vispiemērotāko uztveršanas aparātūru. Lai aparāts būtu pilnīgi neatkarīgs no baterijām, tīkla daļā paredzēta arī maiņstrāvas kvēle, lai varētu pielietot arī maiņstrāvas lampiņas.

Tīkla aparāta teorētisko schēmu rāda 1. zīm. Kā redzams, te nēmti divi tīkla transformatori, viens anodsprāgumam, otrs kvēlstrāvai. Var, protams, nēmt kombinētu trans-


formātoru, ar anoda un kvēles tinumiem. Divi transformātori varbūt ir izdevīgāki tādēļ, ka tos var pēc vajadzības lietot atsevišķi un tie nemaz neiznāks dārgāk kā viens kombinēts transformātors.

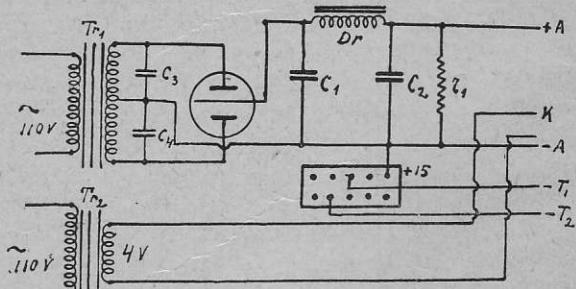

Zīm. 1.

Pirmais transformātors tīkla sprāgumu no 120 voltiem uztransformē uz 2×200 voltiem. Šī sprāguma taisnošanai tiek izlietota cēlgāzes taisnotāja lampiņa ar diviem anodiem, kura tā tad taisno abas maiņstrāvas svārstības. (Telefunken RGN 1500). Transformātora sekundāra tinuma gali pret vidu nobloķēti ar blokkondensātoriem C_3 un C_4 , svārstību nolidzināšanai. Iztaisnotās svārstības tiek novadītas uz filtra kontūru, kas, kā parasts, sastāv no diviem blokkondensātoriem C_1 un C_2 un no droseles

Dr. Aiz filtra kontūra vēl ieslēgta augstomu pretestība R_1 , kura domāta kā drošība, jo atvienojot tīkla daļu no pastiprinātāja, kondensātori C_1 un C_2 ir pielādēti un pieskaņoties nejauši pie + un — pieslēgām var dabūt nepatīkamu elektrisku sitienu.

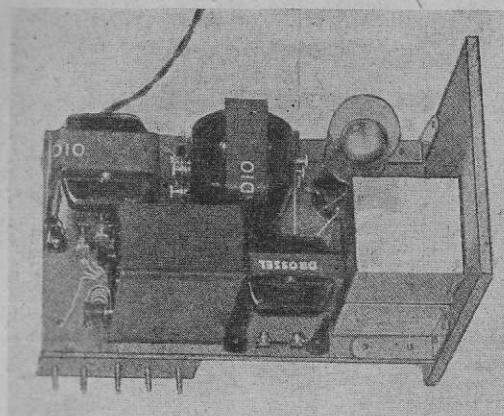

Zīm. 2.

Aparātā nav paredzēti sevišķi atzarojumi tīkliņa priekšspraigumam, bet gan iebūvēta 15 voltu sausa baterija, no kurās var noņemt vajadzīgo priekšspraigumu. Šis ceļš ir gandrīz ekonomiskāks, jo lai dabūtu priekšspraigumus no tīkla aparāta, vajadzīgas regulējamas pretestības, kurās ir samērā dārgas. Ja priekšspraigums ir pareizi izvēlēts, tīkliņa strāva ir nulle, un tādēļ baterija var kalpot pat vairākus gadus.

Otrs transformātors dod 4-voltu sraigumu maiņstrāvas lampiņu kvēlei.

2. zīm. redzams gatavā tīkla aparāta izskats. Tas uzbūvēts uz 150×250 mm lielu pamatdēli, kurām priekšā ar skārda leņķiem piestiprināta 150×200 mm liela priekšplate un vienos sānos 110×32 un liela pieslēgu līste. Pēdējā ievietotas 6 tāpiņas: + anods, 2 kvēlstrāvas tāpiņas, — anods, un divas negatīvā tīkliņa priekšspraiguma tāpiņas. Anoda minusa tāpiņa un viena kvēles tāpiņa ir novietotas viena virs otras, jo lietojot kvēlei akumulātorus, tās nāk savienotas kopā. Tāpiņas atrodas 20

mm viena no otras. Otrā sānu malā arī piestiņāta tikpat liela līstīte, kurai izlaista cauri maiņstrāvas aukla, kurā pievieno transformātoru primariem tinumiem un kurās otrā galā ir dakša, ievietošanai maiņstrāvas sienas kontaktā. Visas daļas, kā zīmējumā redzams novietotas virs pamatdēla, tikai C_3 un C_4 un arī R_1 atrodas zem pamatdēla.

Atsevišķo sastāvdaļu lielums ir sekošs:

Drozele Dr — 15 Henry, C_1 un C_2 — $4 \mu F$ (pārbaudīti ar 500 V), C_3 un C_4 — $0,1 \mu F$ (pārbaudīti ar 1000 V), R_1 — 0,1 megoms (Polywatt-Universal).

Būvē nekādas grūtības nevar rasties, daļu sakārtojums skaidri redzams 2. zīm. Savienojumi izdarāmi ar savienojumu vadu, pārvelkot tam pāri izolācijas caurulīti.

Tā kā aparāts dod apm. 160 voltu sraigumu, var gadīties, ka dažam pastiprinātājam šis sraigums ir par lielu. Lai to pamazinātu, var rīkoties divējādi. Var ņemt lielāku droseli, lai tai pretestība būtu lielāka, jo tad sraiguma kritums tanī būs lielāks un pastiprinātāja anodam paliks pāri mazāks sraigums. Tas tomēr ir neizdevīgi cenas ziņā, jo liela drozele ir jau ievelējami dārgāka. Tādēļ visvienkāršāk ir ievēlēt pozitīvā pievadā, aiz droseles Dr vēl kādu papildpretestību, lai tanī rastos sraiguma kritums, kas pamazinās anods sraigumu. Zinot aparāta doto sraigumu un lampiņas anodstrāvas patēriņu, var viegli aprēķināt cik liela ir jāņem šī pretestība, lai sraigums pamazinātos par noteiktu lielumu. Piem., ja sraigumu gribam no 160 V pamazināt uz 100 V, pie kam lampiņa patērē 10 mA strāvas, mums jāņem pretestība, kurā sraiguma kritums pie šis strāvas ir 60 voltu. Tā kā sraiguma kritums ir vienāds ar strāvas stipruma un pretestības reizinājumu, tad $60 = 0,01 \cdot x$, no kurienes

$$x = \frac{60}{0,01} = 6000 \text{ omu.}$$

Vēl tikai jāpiezīmē ka pretestība jāņem tā sauc. „polywatt“ tipa, lai tā varētu izturēt samērā stipro strāvu.

A. H.

Mēbelu polstrēšanas u. dekorēšanas iestāde

AMATA MEISTARS

J. V. JOHANN SOHN

Tālrunis 23112.

Dib. 1902. g.



Zem šī vārda saprot viļņus zem 100 mtr. jeb pāri par 3000 kiloherciem. Tie ir viļņi, kurušus vadošās iestādes atzina par praktiski nedērīgiem un labprāt atdeva amatieru rīcībā.

Tomēr, neskatoties uz to, Amerikaņu amatieri pierādīja, ka tieši ar īsiem viļņiem zināmos apstākļos var sasniegt neticamus rezultātus.

Ar ārkārtīgi niecīgu jaudu, (salīdzinot ar jaudu, ko lietoja lielstacijas), amatieri tika pāri ētera okeanam no Amerikas uz Eiropu un drīz jau, strādādamī ar gluži niecīgiem raidītājiem, kuŗi nebija lielāki par labu uztvērēju, viļņi nepazina vairs uz zemes lodes vietas, ar kurām nevarētu sazināties! Arī paši uztvērēji bija ļoti vienkārši, mazi, ar 1—2, daudz ja 3 lampīnām. Pateicoties tam amatieru īsviļņu kustība strauji izplatījās pa visiem kontinentiem.

Lielās radio-sabiedrības un valsts iestādes, redzēdamas īsviļņu lielo nozīmi, bez šaubām, tūdaļ krita virsū amatieru atklātiem viļņiem un tikai ar lielām pūlēm sīvā cīņā izdevās amatieru internacionālai radio-apvienībai (I.A.R.U.) 1927. gadā, Vašingtonas vispasaules radiokonferencē, internacionāli nodrošināt zināmas mazas īsviļņu joslas, brīvai amatieru lietošanai, kurās tad arī norit intensīva amatieru darbība.

Amatieru sadarbības pamatvaloda ir angļu, bet visumā strādā pēc starptautiski pieņemtiem saīsinājumiem, — kuŗi dažreiz pāris burtos izsaka veselu teikumu, piem.: „QSL“ — nozīmē: rakstisks apliecinājums par stacijas dzirdamību.

Visā amatieru darbībā vērojamas 2 pakāpes. Sākumā vēl jaunais, varbūt vēl nepiedzīvojušais amatieris nododas īsiem viļņiem kā sportam, mēģina savākt pēc iespējas daudz „QSL“ kartīnas, kuŗas ir ļoti interesantas un dažreiz iespiestas ļoti raibās krāsās.

Vecāki amatieri strādā jau pēc kāda nosprausta plāna, t. i. stāda sev par uzdevumu pē-

tīt kādā atkarībā stāv skalums no viļņu garuma (frekvences), dienas laika, attāluma, meteo apstākļiem, vai piem.: strādā pie raidītāja schēmas pārlabojuma, mēģina gūt vislielāko viļņa konstanci u. t. t.


Arī amatieri, kas neraida, bet tikai uztver, strādā ciešā sadarbībā ar pārejiem, viļņi sīki novēro raidītāja darbību, par ko savā QSL-kartīnā sīki informē raid-amatieri — bieži viņš sēd pie sava uztvērēja caurām naktīm, sekodams citu darbībai. Atcerēsimies tikai vēl nesen notikušo lielā gaiskuģa „ITALIA“ avariju savā ziemelpola lidojumā. Pirmās ziņas par „ITALIA“ avariju un atrašanās vietu uztvēra kāds krievu amatieris, kuŗš par notikušo tūdal ziņoja citiem. Ir vēl vesela virkne citu gadījumu, kur īsviļņu amatieris ir sniedzis neatsveramus pakalpojumus.

Visi īsviļņu amatieru pētījumi, bez šaubām, ir ļoti liela svara zinātnes tālākai attīstībai. Bet par nožēlošanu ne visi pareizi izprot šo viļņu nozīmi, — pat mūsmāju daži ievērojami radiospeciālisti ļoti skeptiski un pat ar ironiju skatās uz viņiem, un iespējams ka tur arī pa daļai meklējama vaina kādēļ Latvijā īsie viļņi tik gausi iesaknojas. Mūsu radiolikumos stingri noliegt izstarot elektromagnētiskās svārstības, tas nozīmē ka amatieris var domāt tikai par uztverošo staciju, kaut gan reti varēsim attīstīt kādu valsti, kur amatieru raidītāji noliegti. Pat kādā mūsu lielā kaimiņvalstī nāk amatieriem tik tālu pretī un atbalsta viņu mēģinājumus, ka viļņi savu radio-korespondenci sūta kā bezmaksas pasta sūtījumu.

Domājams gan ka reizi mainīsies arī pie mums uzskati un amatieris, izturējis pārbaudījumu vajadzīgās zināšanās, iegūs tiesības uzstādīt raidītāju, un varēs rādīt ārzemniekiem ka arī Latvijā piegriež nopietnu vēribu šiem viļņiem.

Īsvīļnu uztvērējs, viļņu garumiem no 8—100 m.


T. Lapīna.

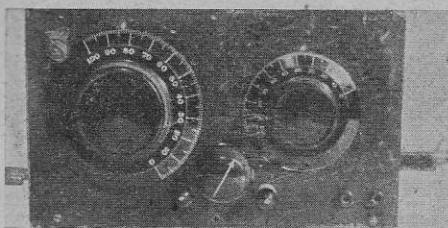

Aparāta montaža.


Īsvīļnu radiofonu staciju skaits pastāvīgi aug. Ir jau daudz tādu staciju, kurās noteiktī katru dienu pārraida gārā viļņu staciju programmas. Ja nēm vēl vērā to, ka atmosferas traucējumu pie īsiem viļņiem gandrīz nemaz nav, tad tiešām ir bauda klausīties šādu staciju.

Še aprakstītais aparāts ir tik vienkāršs, ka katrs, kas mazliet strādājis pie lampiņu uztvērēju būves, viļņu viegli uzbūvēs. Aparāta schēma (zīm. 1.) atgādina veco „lācīti“ — audionu

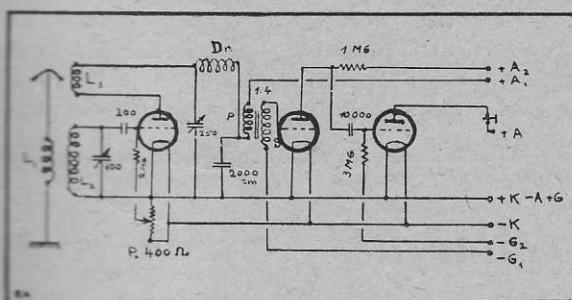

Zīm. 1.

ar kapacitātivo regenerāciju. Īsvīļnu amatieri viļņu sauc arī par „Schnell'a“ audionu. Klāt piejūgts vēl divlampa zemfrekvences pastiprinātājs.

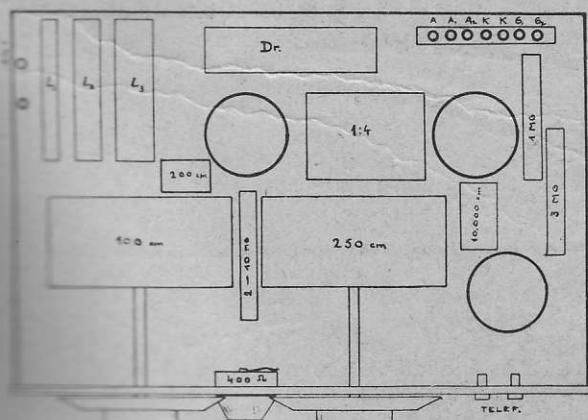

Zīm. 2.


Lai izsargātos no roku kapacitātes, maiņkondensatori novietojami kādu 10 cm. atstātumā no priekšplates (jāpagaļina asites!). Daļu novietošana jāizved pēc iespējas lietderīgi, lai nebūtu jāved gari savienojumu vadi (jo vadi īsāki — jo ābāki!). Spoles iespraužamas stabili (viļņu savstarpīgie atstātumi nav jāmaina). Spolu iespraušanai nēm vienkāršu ebonita vai trolita plati ar 6 ligzdām. Uztvērēja daļu novietošanu jāizved apmēram pēc 2. zīm. Aparāta apkalpošana vienkārša — līdzīga katra „lāciša“ apkalpošanai. Gadījumā ja neiestājas regenerācija, jāapmaina anodspoles pievadi pie ligzdām. Kondensatoram C_1 ar kapacitāti 100—150 cm jābūt katrā ziņā ar labu sīknoskaņojumu, jo bez tāda ļoti viegli var pārbraukt vajadzīgai stacijai pāri. Tikliņa kondensators ir 100—200 cm. Tikliņa novada pretestība — 2—10 M Ω , atkarībā no lampiņas (jāizmēģina!). Kvēlreostāti schēmā nav zīmēti, viļņu vajadzība atkarājas no lietojamām lampiņām un kvēlbaterijas spraiguma.

Spoles.

Mūsu tirgū var dabūt pirkt arī gatavas īsvīļnu spoles, bet viņas ir samērā dārgas. Tādēļ ir lietderīgāk, viņas tīt pašam. Papriekšu jāizgatavo koka veltenis, apm. 7—8 cm diametrā un 10—15 cm garumā. Vidū gareniski viņu pārķel jeb, labāk, pārķāgē uz divām daļām. Saliekot šīs daļas kopā dabūnam atkal velteni. Velteņa virsmu sadala četrās vienādās daļās, novelkot 4 gareniskas strīpas. Vienā velteņa galā ieurbj divus 3 mm caurumus. Vienā no šiem caurumiem iesprauž 1,5—2 mm resnu ar kokvilnu izolētu vadu, otrā — zvana vadu, vai 1—1,5 mm resnu aukliņu. Stipri ieštiepot vadu un aukliņu sāk uzmanīgi viņus abus tīt līdzās. Tiklīdz nonāk līdz vienai no iepriekš uzvilktais gareniskām strīpām, paliek zem vada 0,5—1 mm biezū un 8—10 mm platu celuloida sloksnīti.

Tādas sloksnītes būs 4. Tinam, līdz veltenis pietīts pilns. Vada galu nostiprina pie veltenī iesistas nagliņas. Zvana vadu vai

aukļiņu iztin laukā. Uz velteņa paliek glīta spole ar noteiktiem vijumu atstātumiem. Ar mazu acetonā samērcētu vates kušķīti uzma-

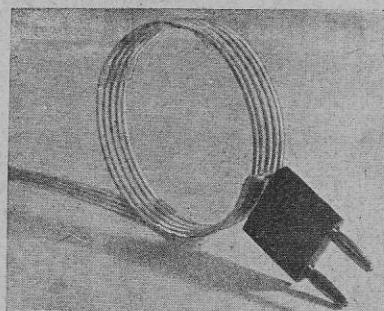


Zīm. 3.

nīgi saslapina tās vijumu vietas, kuras pieskaras pie celuloida sloksnītēm. Pēc tam atstāj spoli uz vairākām stundām sažūt. Kokvilna loti labi pielip pie celuloida, līdz ar ko vijumu atstātumi klūst stabili. Pēc sažūšanas spoli vajaga noņemt no velteņa. No cieta koka izgatavo 2 ķīlus, šos ķīlus iedzen katrā velteņa galā (veltenis bij jau iepriekš pārdalīts uz pusēm!). Līdz ar to spole tiek paplēsta par kādu mm platāka, ar ko viņa dabūn arī lielāku stingribu. Ja tagad uzmanīgi izjem ķīlus laukā, tad var izvilkta arī papriekšu vienu un tad otru velteņu pusi no spoles.

No šīs lielās garās spoles nokniebjam tik

vītņu, cik mums vajaga, iestiprinam viņas galus vai nu ebonita dakšā vai divās bananu tāpās, un spole gatava lietošanai. Šāda spole redzama zīm. 3. Viļņu diapazonam no 8—100 m vajadzēs kādas 10 spoles, pa divām ar 3, 4, 6, 8 un 10 vijumiem. Ar tādu plašu spoļu komplektu katram viļņu diapazonam viegli varēs atrast vajadzīgo vislabāko kombināciju. Drošeli Dr. dabūn uztinot uz 3 cm resnu papes cilindri 100—150 vijumus 0,2 mm izolētu vadu. Fotografijā 4. redzams transports bls īsvīlņu uztvērejs arī būvēts pēc aprakstītās schēmas, bet tikai ar vienu zemfrekvences

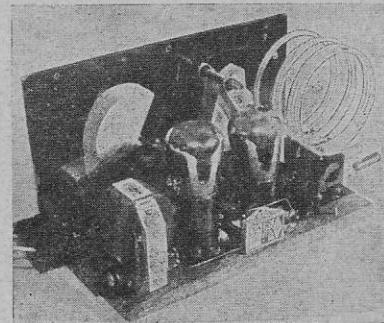

Zīm. 4.

pakāpi. Lai samazinātu tā apmērus, viens būvēts ļoti kompakti, neievērojot vienu otru no augšā pievestiem aizrādījumiem.

Vai Jūs esat redzējuši

kā strādā radio aparāti, kas pieslēgti tieši pie elektriskās apgaismošanas tīkla vadiem, — bez akumulatora, bez anodbaterijas un bez antenas,

to var jaunie

Pieprasiet prosp.,
aprakstus, cenas

LOEWE RADIO

APARATI

Demonstrē katrā
laikā, bez kādas
saistības no Jūsu
puses

Loewe radio aparāti un piederumi ir modernākais radio tehnika. Skaļruņi, anodaparāti, gramofona skajas pastiprināšanas ierīce, vakuuumu blokkondensātori un megomi u. c.

T/N. PAULS ROMANS

Veikals-kantoris Rīgā, Marijas ielā 35. Tālr. 2-8-0-4-0, 2-0-9-4-7.

Piedzīvojuši speciālisti sniedz paskaidrojumus bez atlīdzības.
Radio darbnīcas izpilda visus pasūtījumus un remontus —
ātri, labi un lēti.

Dažas ziņas īsvīļņu amatieriem-iesācējiem.

Bieži dzirdamo īsvīļņu — fonu staciju vilņu garumi.

Motala	98,9 m — 3030 kHz
Wine	49,4 m — 6070 kHz
Lyon	40,2 m — 7460 kHz
Schenect. 2XAF	31,48 m — 9530 kHz
Eindhoven PCJ	31,4 m — 9550 kHz
Pittsburg KDKA	25,25 m — 11880 kHz
Chelmsford 5SW	25,53 m — 11750 kHz
Schenect. 2XO	21,96 m — 13660 kHz
Schenect. 2XAD	19,56m — 15340 kHz
Bandoeng PLF (Java)	17 m — 17650 kHz

Huizen PHOHI 16,88 m — 17770 kHz

Sakarā ar Vašingtonas konferences lēmumu, radiosatiksmē lietojamie saīsinājumi sākot ar 1929. g. pa lielākai daļai mainīti. Īsvīļņu amatieri darbā, visbiežāk lietojamie saīsinājumi ir šādi:


„Visiem, visiem, visiem“	cq
rakstisks apliecinājums par stacijas uztveršanu	qsl
uztvēršana slikta	qrj
uztvēršana laba	qrk
attālums	qrb
jūsu frekvence (vilna gar.)	qrg
mana frekvence (vilna gar.)	qrh
stacijas atrašanās vieta	qra
sadarbība	qso
lēnāk raidīt!	qrs
ātrāk raidīt!	qrq
atkārtot	rpt
es visu sapratu	r ok

laiks (meteo)	wx
vissirsniņgākais sveiciens!	vy 73
mīla un skūpstī!	88
pazūdi!	99
veco zēn! (old boy)	OB
mīlais draugs (old man)	OM
jaunkundze	YL

Kādā turpmākā žurnāla numurā ievietosim vēl citus saīsinājumus.

Īsvīļņu satiksmē lietojamais laiks uzdo-dams pēc angļu laika t. i. mūsu laiks ir par 2 stundām ātrāks.

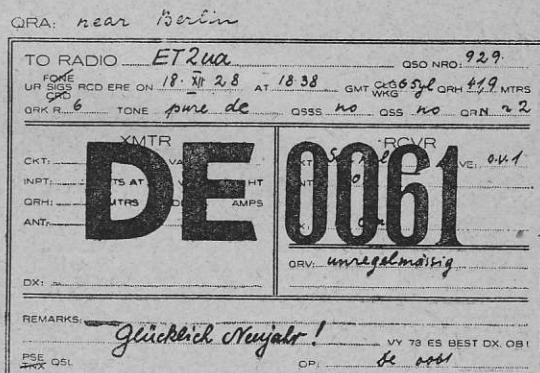Zemāk iespiežam kā izpildāma QSL kartiņa. Šim nolūkam iespiestas kartīnas dabū-jamas ārzemēs. Viņas maksā apm. 5 lati 100 gab. Ja pieteiktos vairāki amatieri, kas vē-lās šīs kartīnas, mūsu redakcija apņemas vi-nas iespiest.



QSL kartīnu nosūtišanu uz citu valšķu īsvīļņu centriem apņemas redakcija.

3 punkti!

katrā darbā ir galvenie

- ātri,
- glīti un
- lēti.

Pasūtiet savus drukas darbus

GRĀMATU SPIESTUVES

KOOPERATĪVAM



„GRĀMATRŪPnieks“

Rīga, L. Pils ielā 14. Tālr. 2-9-9-1-4.


un Jūs būsiet apmierināti.

Ja nav brīva laika pienākt, piezvaniet tikai pa tālruni Nr. 2-9-9-1-4, un pie Jums nekavējoši pieies mūsu kalkulators. — Spiestuve apgādāta vairākām burtu saliekamām mašinām un moderniem burtiem.

••••• F O T O •••••

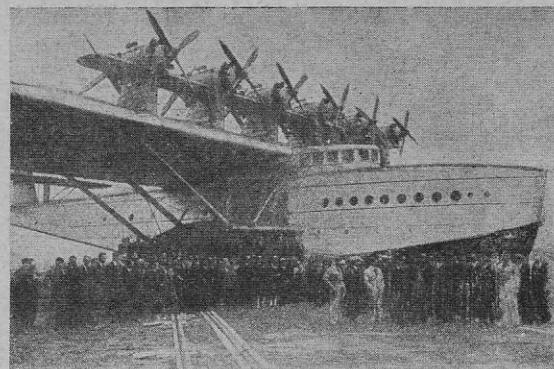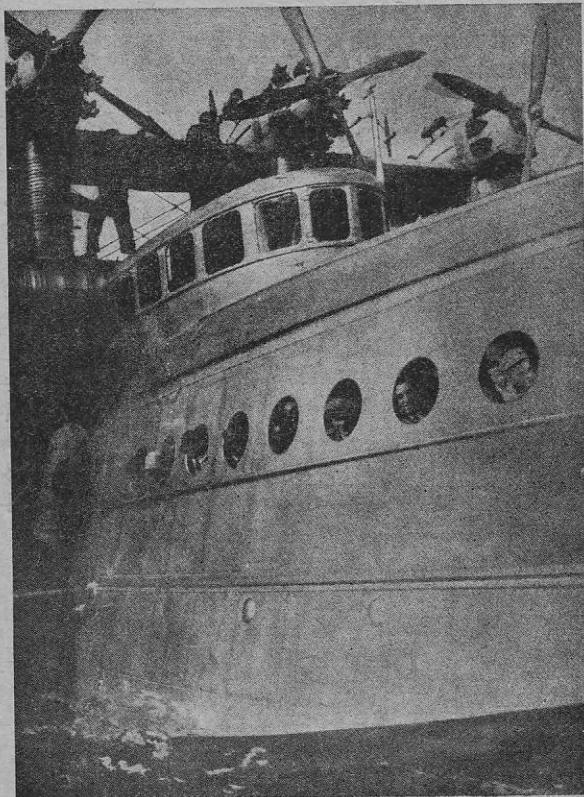


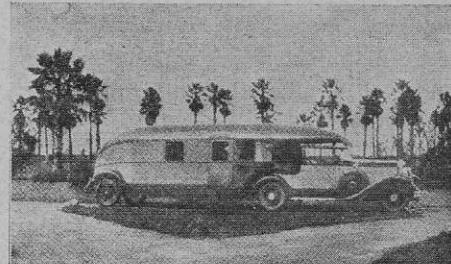Pasaules lielākā lidmaš. DOX. Var uzņemt 169 pasaž. Pa kreisi redz. motori, vadītāja kabine un pasažieru telpas.




Augšā. Strāvas liniju formas, preču auto ar piekabināmo vāgi.

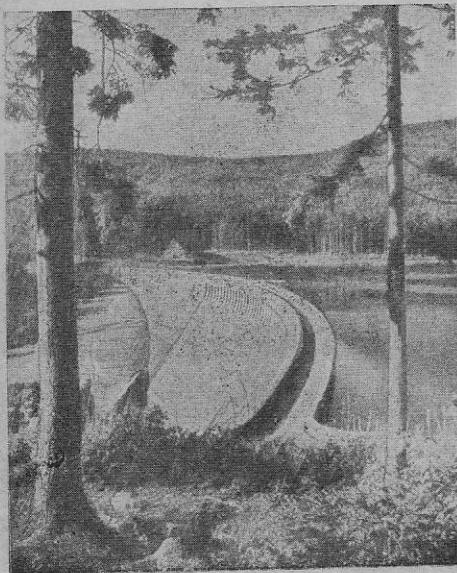Pa kreisi. Opela raketes lidmašinas pielādešana un lidojums.




Pa kreisi: Švarc-bachas ūdens spēka stacijas slūžas.

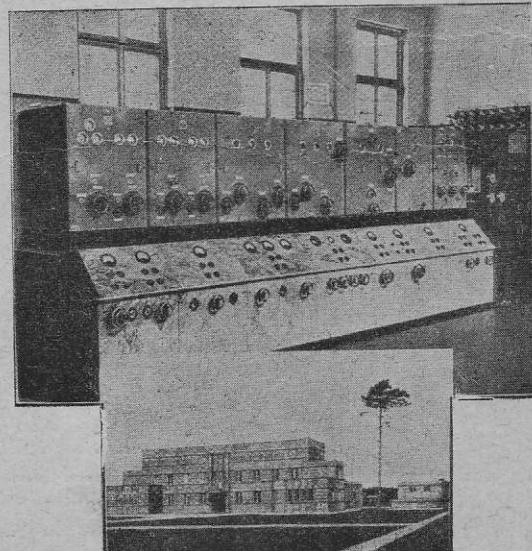
Stacijas jauda 20 000 KVA. Pa labi: Kenigsvuster-hauzenas īsvilņu raidītājs. Apakšā: Kenigsvusterhauze-nas stacija



CHRONIKA.

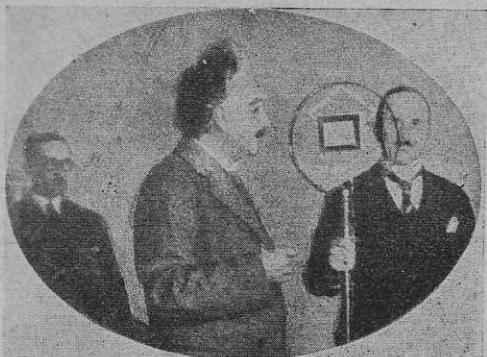

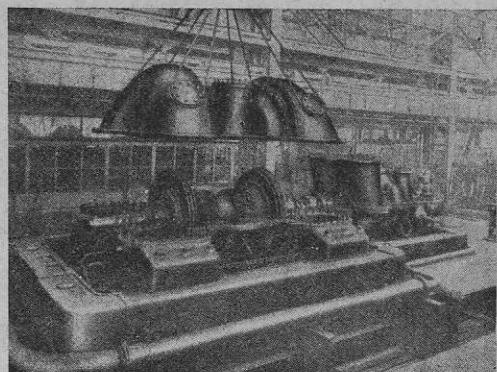
Fiziķis Einšteins apsveic caur Berlīnes radiostāciju Edisonu viņa jubilejas gadījumā.




Siemensa 30 000 KVA turboģenerātors.



Bezmotora lidmašīnas starts.

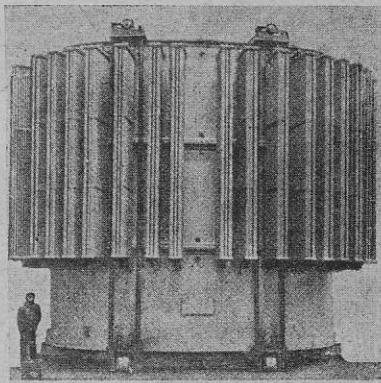

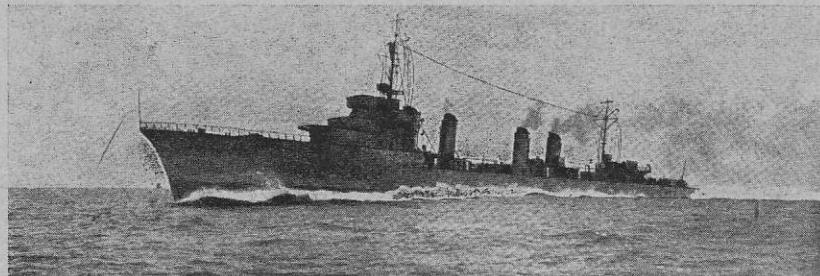Vislielākais transformators pasaule
240 000 KVA.




Visātrākais kuģis pasaule — franču iznīcinātājs „Verden“. 74 klm/st.



Pa kreisi: Amerikāku vislielākā kaujas lidmašīna.

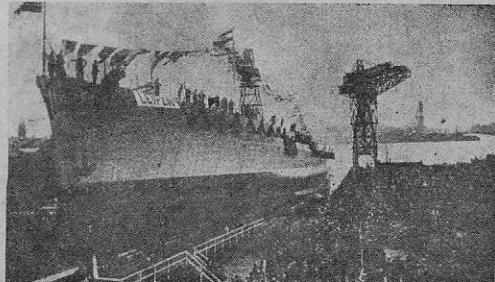Pa labi: Vācu kreišķera „Leipzig“ nolaišana ūdenī.





TELE- VIZIJA

Televizijas principi.

J. Friedrichsons.

Kaut gan televizija jau var atskatīties uz samērā ne visai īsu mūžu (vismaz mūsu straujā technikas attīstības laikmetā), un par to jau daudz rakstīts un runāts, tomēr jāsaka ka sevišķi populāra tā pagaidām vēl nav kļuvusi, un droši vien daudzi ir pilnīgā neziņā ap ko te lieta grozās.

Tādēļ šinī rakstā, kurš domāts kā ievads dažādo televizijas patreizējo sistēmu sīkākam apskatam, mēģināsim noskaidrot tikai pašus galvenos televizijas pamatprincipus, uz kuriem balstās gandrīz visas pastāvošās sistēmas.

Doma par televizijas realizēšanu ir jau ļoti veca un tas arī pilnīgi saprotami, jo nevar būt nekas vilinošāks, kā mākslīgā ceļā pārvarēt acīj no dabas spraugtās robežas un redzēt to kas notiek kaut kur tālumā. Tomēr pie šī problēma izvešanas dzīvē, cilvēks atdūras uz daudz lielākām grūtībām kā pie radniecīgā problēma — tāldzirdēšanas, kurš, kā jau zināms, tagad ir pilnīgi atrisināts.

Skaņas vilņus pārvērst elektriskās svārstībās ir samērā viegla lieta un elektriska svārstību pārraidīšana, vai nu pa vadu, vai elektromagnētisko vilņu veidā, arī nav grūtāka, un tas ir viss, kas vajadzīgs, lai balss un mūzika varētu pārvarēt vislielākus attālumus, kādi vien uz zemes lodes iespējami.

Pavisam citāda lieta ir ar tālredzēšanu. Varētu domāt, ka te arī nekādas sevišķas grūtības nevar rasties, jo ierīces, ar kurām gaismu var pārvērst elektriskā enerģiju, mums ir (tā ir fotošūna). Vajadzētu tikai pārvērst kāda priekšmeta doto gaismu elektrībā, pēdējo pārraidīt un tad atkal pārvērst atpakaļ gaismā.

Bet sīkāk pārdomājot, mēs tūliņ redzam kāda milzīga starpība ir starp skaņu un gaismu.

Skaņas avots katru momentu dod no sevis ārā tikai vienu noteiktu skaņu (protams, tā var būt salikta skaņa, bet tas lietas būtību negroza), turpretim katru priekšmetu, pat visvienkāršāko, varam uzskatīt kā sastāvošu no bezgala

daudz punktu, kurš katrs ir atsevišķs gaismas avots un dod viņam rakstūrīgu gaismu. Ja skaņu varētu nosaukt par viendimensionēlu notikumu, tad redze jau ir divdimensionēls notikums. Nepietiek mums pārvērst visa priekšmeta doto gaismu elektriskā enerģijā, tas dos mums tikai gaišāku vai tumšāku plankumu, bet mums katra priekšmeta elementa dotā gaisma jāpārvērš elektriskā impulsā un uztvērēja pusē šie elektriskie impulsi jāpārvērš atkal gaismā un jāsakopo tādā pat kārtībā kā pie priekšmeta. Pie tam visam šim procesam jānotiek gandrīz momentāli, jo katrai ainai taču seko tūliņ cita un, otrkārt, ja uztvērējā sakopojāma notiks lēni, mēs nerēdzēsim priekšmetu visā kopībā, bet tikai vienu viņa elementu pēc otra, no kā, protams, nekādu jēdzienu par priekšmeta kopskatu nevar dabūt.

Tagad tikai mēs redzam cik sarežģīts ir mūsu problēms, un tādēļ rodās šaubas vai tas vispār atrisināms.

Tomēr izrādās, ka te rodās atvieglojumi, un proti: mūsu acs fizioloģijas dēļ. Izrādās ka notikumus, kas seko viens otram ātrāk kā pēc $\frac{1}{7}$ sekundes, acs nevar vienu no otra atšķirt, tā uzņem tos kā notiekošus vienā laikā. Tā tādēļ, ka televizijai dāvātā laikā, vajadzētu vienu pēc otru visu priekšmeta gaismas elementus pārvērst elektriskos impulsos un tādā pat laikā un kārtībā šos impulsus uztvērējā pārvērst atpakaļ gaismā un dabūtos gaismas elementus sastādīt atkal tāpat kā tie bija sadalīti priekšmetā, tikai tad redzēsim priekšmeta attēlu.

Princips, faktiski, vienkāršs, bet to pašu nevar teikt par viņa izvedumu praktikā.

Atkal mums nedaudz nāk palīgā acs. Bezgaligu skaitu gaismas elementu mēs, protams, $\frac{1}{7}$ sekundē vienu pēc otru pārvērst nevaram. Bet ja mēs no patālāka atstātuma (20—30 cm) apskatām kādu avižu klišēju — fotografiju, mums tā izliekas nepārtraukta. Turpretim, ap-

skatot to tuvumā, redzam ka patiesībā tā sastāv no atsevišķiem tumšiem un gaišiem punktiem, tā tad acs nebūt neprasa lai punktu skaits attēlā būtu bezgala liels. Pietiek, lai 25 cm attālumā 6×9 cm lielā attēlā būtu apm. 100 000 punktu, lai mēs to redzētu kā nepārtrauktu. Tā tad šis punktu skaits būtu jāpārvērš elektriskos impulsos $\frac{1}{7}$ sekundē jeb 1 sekundē tas būtu jau tuvu miljonam punktu. Tas ir milzīgs skaits, bet tomēr jau vairs ne bezgalīgs un to var jau veikt.

Princips tā tad ir tāds: uz fotošūnu, kuŗā pārvērš gaismu elektriskā enerģijā, jālaiž gaisma no priekšmeta vai personas, kuŗā attēlu grib pārraidīt, bet tikai tā, lai katru momentu gaismas nākumu tikai no priekšmeta viena punkta. Tas ir, vienu momentu no viena punkta, nākošu momentu no otra punkta un t. t. līdz $\frac{1}{7}$ sekundes laikā tādā kārtā fotošūna būtu „notaujusi“ visu priekšmetu. Viņā (tas ir fotošūnā) tad būs radusies vesela virkne (apm. 100 000) strāvas impulsu, kuri pilnīgi atbilst atiecīgo priekšmeta punktu gaismas intensitātei.

Praktiski (gandrīz visās televizijas sistēmās) šādu „notaušanu“ izdara ar tā sauc. Nipkova diska palīdzību. Tas ir apalš disks, kuŗā izgriezti apali caurumiņi spirales veidā (1. zīm.). Šādu disku piestiprina pie ātri rotējoša elektromotora ass un viņa priekšā nostāda četrstūrveidīgu spraugu, kuras platumis ir tik liels, cik tālu ir spirales caurumiņi

viens no otra, bet garums tik liels, cik tālu ir spirales gali viens no otra. Ja tagad disku no otras puses apgaismo ar intensīvu loka gaismu, gaisma varēs tikt cauri fikai diska caurumiņiem un katru brīdi tikai vienam no viņiem, tam, kas patreiz atrodās spraugas

priekšā. Ja disks negriežas, spraugai cauri tiek tikai viens gaismas stars, cauri vienam caurumiņam, un ja spraugas priekšā novieto kādu priekšmetu, apgaismots būs tikai viens priekšmeta punkts. Ja tagad disks sāk kustēties, gaismas stars pārslīd pa visu spraugu, apgaismojot pēc kārtas veselu strīpu punktu uz priekšmeta, un pazūd aiz spraugas malas. Bet tikko tas noticis, spraugai priekšā nonāk nākošais diska caurums, dodot, atkal jaunu gaismas staru, kuŗš ir nedaudz zemāk par pirmo, jo caurumiņi pastāvīgi tuvojas ripas centram. Šis stars atkal pārslīd pa visu spraugu, dodot uz priekšmeta jaunu gaismas strīpu, nedaudz zem pirmās. Tā tas turpinās, līdz spraugai pagājuši garām visi diska caurumiņi un tad sākas viss atkal no jauna. Arī viss priekšmets pa to laiku ir pārstaigāts no gaimas stara, pie kam ik


brīdi apgaismots ir tikai viens vienīgs priekšmeta punkts.

Ar to arī augšā minētie nosacījumi izpildīti, priekšmets sadalīts atsevišķos punktos, jo motora griešanās ātrumu var noregulēt tā, lai tās apgrieztos vienreiz apkārt un lai visi punkti pāriet gar spraugu $\frac{1}{7}$ sekundē.


Tagad atliek tikai katra punkta doto gaismas intensitāti (tā nebūs vienāda, jo gaismai kritot uz gaišu priekšmeta vietu tiks atstarots vairāk gaismas, nekā kad stars kristu uz kādu tumšu priekšmeta vietu, kuŗa gandrīz visu gaismu absorbēs un neko neatstaros) pārvērst elektriskos impulsos.

Tam nolūkam priekšmeta priekšā nostāda vienu vai vairākas fotošūnas, kurās tad krit no atsevišķiem priekšmeta punktiem reflektētā gaismā. Kā jau teikts, šīs gaismas intensitāte, atkarībā no priekšmeta punktu krāsas un virsmas, mainīsies un tādēļ arī fotošūnā radīsies elektr. strāvas svārstības. Šīs svārstības ar elektronu lampiņu pastiprinātājiem pastiprina, pārklāj pāri nesejvīgiem un elektromagnētisku svārstību veidā izstaro telpā.

Tādi būtu televizijas principi raidītāja pusē. Lai lasītājam būtu arī zināms jēdziens par to, kāda izskatās šī aparātūra praktikā, 2. zīm. at-

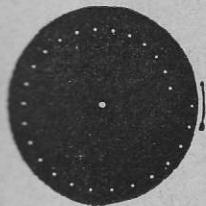

Zīm. 1.

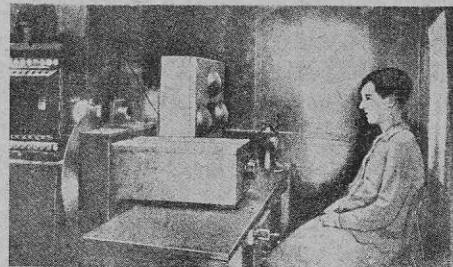

Zīm. 2.

tēlots televizijas raidītājs. Pa kreisi redzama loka lampas kaste, tai priekšā disks ar caurumiņiem. Diska priekšā atrodās lēca, ar kuŗas palīdzību stari, kuŗus dod diska caurumiņi, tiek mesti uz pārraidāmo priekšmetu (šīni gadījumā, dama pa labi). Pārraidāmās personas priekšā redzamas trīs lielas fotošūnas, kas uztver no sejas reflektēto gaismu. Vidū redzamas divas pastiprinātāju kastes.

Tagad mums jāpāriet uz uztvērēju, kuŗš faktiski gan daudz neatšķiras no raidītāja.

Vispirms, antenā, uztvērtās televizijas svārstības tiek vairākkārtīgi pastiprinātas un tad novadītas uz neonā mirdzlamppu, kuŗas mirdzošais elektrods izveidots palielākas plates veidā. Atkarībā no svārstību intensitātes mirdzlampa vai nu spīdēs gaišāk vai tumšāk, dos tā tad priekšmeta punktiem (raidītājā) atbilstošās gaismas intensitātes, bet tikai ne atsevišķu punktu, bet gan veselas gaišas plāksnes veidā.

Lai no šīs plāksnes gaismas intensitātes svārstībām dabūtu priekšmeta attēlu, mirdzlampei priekšā jānovieto atkal tāds pat rotējošs disks kā raidītāja, ar tikpat lielu caurumiņu skaitu un atstātumu attiecībām.

Ja disks ir nostādīts tā, ka viņa kustība pilnīgi sakrīt ar raidītāja diska kustību, tad tanī momentā, kad raidītāja diska pirmas caurumiņš pārlaiž pār priekšmeta gaismas strīpu, kurā rada fotošūnas elektr. svārstības, arī uztvērējā diska pirmsais caurumiņš paitet gar mirdzlampas plati un katru momentu, tā tad, acī nonāk gaismas intensitāte tikai no viena punkta, pie




Zīm. 3.

kam šī punkta intensitāte tieši atbilst attiecīgā priekšmeta punkta gaismas intensitātei. Tanī pat laikā, kad raidītāja gaismas stars ir pārstaigājis visu priekšmetu, arī uztvērējā diska caurumiņi viens pēc otru pagājuši garām visai neona lampas platei, acs ir redzējusi vienus plates punktus, bet tikai katru atsevišķi un katru

ar tādu gaismas intesitāti, kāda ir attiecīgam priekšmeta punktam raidītāja. Tā kā tas viss notiek $\frac{1}{7}$ sekundē, acs nevar šos punktus uztvert atsevišķi, bet tai izliekas ka tie visi redzami vienā laikā, un tādēļ acs redz visu priekšmeta attēlu uz reiz. Pēc $\frac{1}{7}$ sekundes seko atkal jauns attēls, un tā tālāk, mēs tā tad redzam nepārtrauktus skatus, līdzīgi kā kinemotografā, jo arī tur tiek izlietota acs inerce un atsevišķas filmas bildes seko viena otrai ik pēc $\frac{1}{7}$ sekundes. Tā kā diska caurumiņi slīdot gar neona lampas plati, izveido paralēlas strīpas, arī attēli, tuvāk apskatot, izrādīsies itkā sastā-

voši no strīpām (3. zīm.), tomēr tas daudz netraucē. Vienīgais traucējums ir tikai tas, ka ar neona lampu var dabūt ļoti mazus, dažus cm² lielus attēlus, kas protams, nevar prasības apmierināt. Tādēļ daži konstruktori kērušies pie citām metodēm, lai varētu dabūt lielākus attēlus, bet, vismaz pagaidām, šeit apskatītie principi ir dominējošie, un atsevišķas metodes atšķiras viena no otras pa lielākai daļai tikai ar konstruktīvo izvedumu un dažādiem techni-

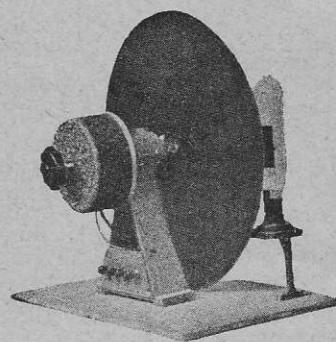

Televizijas uztvērējs.

skas dabas pārveidojumiem. Kaut gan jāsaka, ka paši principi ir diezgan smagi un grūti izvēdami, tomēr par godu televizijas pionieriem, nevar noliegt, ka ir jau sasniegti diezgan labi rezultāti, kuri liek domāt ka pilnīga šī jautājuma atrisināšana ir tikai laika jautājums, un ka pēc nedaudz gadiem jau televizijas aparāts būs sastopams ja arī ne katrā mājā (tik plaši kā radio aparāts tas nekad nevarēs izplatīties, priekš tā tas ir par komplikētu). Vienīgi tikai ja tiks atrasts kāds jauns vienkāršāks princips attēla sadališanai, televizija varēs konkurencē ar radio), tad tomēr daudz vairāk kā tagad.

A. RATFELDERS

Rīgā, Kalķu ielā 23. Tālrunis 2-3-2-1-6.

Piedāvāju no pašu darbnīcas:


ČEMODANUS, CELASOMAS no ādas un no brezenta.
PORTFELUS, NAUDASMAKUS un **KABATAS PORTFELUS**,
RĪTKURPES, BALETKURPES un **VINGROŠANAS KURPES**, no
 kamieļspalvas un ādas, kā arī visāda veida ādas izstrādājumus
 u. piemērotus piederumus celojumiem.

VISMODERNĀKĀS DĀMU ROKASSOMINAS.

KARAVĪRU PIEDERUMUS jostas, piešus, getras (lielus) zīmotnes,
 trafaretes u.t.t. Izgatavoju arī speciālus čemodanus līdzinesamiem
RADIOAPARĀTIEM.

Vairumā

Mazumā

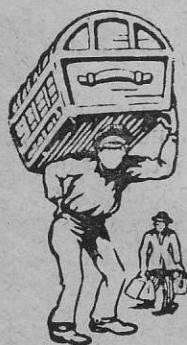



Anodbaterijas pretestības noteikšana.

Kamēr apgaismošanas tīkla strāvas pielie-
tošana radiouztvērēja vajadzībām vēl nav pil-
nīgi ieviesusies katrā mājā, augstsprāguma
baterija ir viens no vissāpīgākiem radioama-
tieņa jautājumiem. Nemaz jau nerunājot par to,
ka viņa ir samērā dārga, tā arī diezgan ātri
bojājas un, vispār, viņas mūžs nav noteikts,
bet tam ir gadījuma rakstūrs. Ja viena baterija
kalpo varbūt gandrīz veselu gadu, otra var
beigt savu mūžu jau pēc pāris nedēļām.

Ja radiouztvērēja darbība klūst arvien vā-
ja un beidzot apstājas, vaina droši vien būs
anodbaterijā. Bet nav arī izslēgta varbūtība,
ka vaina ir meklējama citur. Tādēļ katrā ziņā
jāpārliecīnās vai anodbaterija tiešām izlie-
tojusies.

Parasti to dara ar voltmetri, tā tad lai va-
rētu droši teikt, kad jāpērk jauna anodbaterija,
pie katra radiouztvērēja būtu jāiegādājas arī
voltmetrs, apm. līdz 150 voltu.

Bet izrādās, ka lieta diemžēl dažreiz ir sa-
režģītāka un ka uz voltmetra norādījumu vien
ne arvien varam paļauties.

Vispirms, ja anodbaterijas voltažs ir gan-
drīz nulle, vaina var būt tā, ka ir izlietojies
viens vai arī nedaudzi atsevišķie elementi, vai
arī kāds savienojums vidū pārgājis pušu. Tā-
dēļ, ja anodbaterija nerāda spraigumu, neva-
jaga to tūliņ mest prom, bet tā jāattaisa valā un
jāizmēra katra elementa spraigums atsevišķi.
Ja kāds no tiem rāda mazāk par 1 voltu, to
vajaga izslēgt, savienojot viņa polus ar drātīti
(pielodēt). Tādā kārtā bieži vien var vēl glābt
no aizmešanas gluži labu anodbateriju.

Bet var arī būt ka anodbaterijas spraigums
ir pietiekoši liels un tomēr aparāts darbojas
slikti, skaņa ir vāja un bez tam jaucas klāt da-
žādi krakšķi un blakus trokšņi. Šinī gadījumā,
ja pats aparāts ir kārtībā, vainīga ir anodbate-
rijas augstā iekšējā pretestība. Ilgāku laiku
stāvot anodbaterijas spraigums var daudz ne-
mainīties, bet toties viņas iekšējā pretestība
milzīgi pieaug un baterija, vairs nevar dot pie-

tiekoši stipru strāvu un, bez tam, tā var iz-
saukt dažādus saites efektus. Normālai, labai
baterijai katra elementiņa iekšējā pretestība
nedrīkst pārsniegt 1, vislielākais 2 omus, virs
šī lieluma baterija jau ir nederīga, kaut arī vi-
ņas spraigums ir pietiekoši liels.

Jaunai, svaigai, baterijai iekšējā pretestība
ir apm. 0,25 omi uz elementa, bet ja baterija ir
stāvējusi ilgāku laiku, ta jau pēc neilgas lieto-
šanas var uzrādīt daudz lielāku pretestību (ir
pat bijuši gadījumi, ka pēc neilga laika baterijas
elementiņu pretestība sasniegusi 200 omu!).

Tā tad, lai pilnīgi varētu spriest par anod-
baterijas stāvokli, bez viņas spraiguma jāzin
arī viņas iekšējā pretestība.

Ir vairākas metodes, kā baterijas iekšējo
pretestību noteikt, te apskatīsim tikai dažas,
visbiežāk lietojamās un visvieglāk izvedamās.

Visprecīzāk izmēģināt iekšējo pretestību
var ja ir pie rokas miliampērmetrs, kura pre-
testība zināma, un maināma pretestība — apm.
līdz 2000 omu.

Šo pretestību, kopā ar miljampērmetri, ie-
slēdz anodbaterijas kēdē un noregulē viņu tā,
lai miliampērmetrs rādītu kādu noteiktu mili-
ampēru daudzumu, piem. 50. Tad palielina
ieslēgto pretestību, līdz miliampērmetra strā-
va nokritusi tieši līdz pusi, tā tad līdz 25 mili-
ampēri, mūsu gadījumā. Ir skaidrs, ka lai
strāvu divreiz pamazinātu, visa kontūra pre-
testibai (anodbaterijas pr., miliampērmetra pr.
un reostāta pr.) ir divreiz jāpalielinas. Ja mili-
ampērmetra pretestību apzīmēsim ar R reostā-
ta pretestību pirmā gadījumā ar R_1 un otrā —
ar R_2 , tad meklējamo anodbaterijas pretestību
x varēsim viegli atrast, jo

$$2(x + R + R_1) = x + R + R_2,$$


no kurienes

$$x = R_2 - R - 2R_1.$$

Kaut gan šī metode ir visprecīzākā, tomēr
viņu būs grūti pielietot, jo reti kādam būs tik
liela maināma pretestība.

Var arī iztikt bez tās, tikai tad jāņem vēl palīgā voltmētrs.

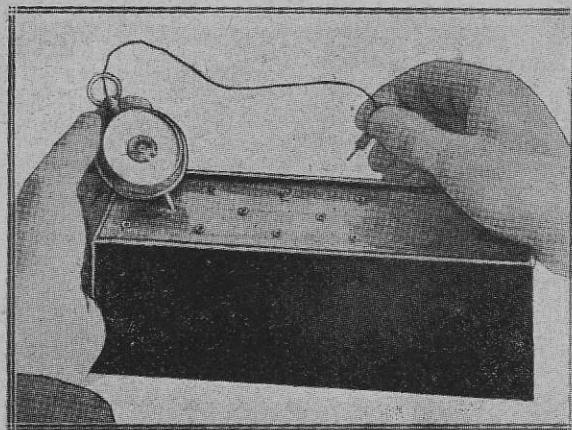Ar voltmetri izmēra, vispirms, anodbaterijas spraigumu kad tā nav ieslēgta un tad anod-



bateriju pieslēdz miliampērmetram, ieslēdzot vēl kēdē 3000—5000 omu lielu pretestību (telefona spoles). Tad ātri izmēra vēl reiz anodbaterijas spraigumu un nolasa arī miliampērmetra rādītāja stāvokli. Ja no sākuma bate-

rijas spraigums bija V_1 un pie ieslēgtas kēdes tas ir V_2 , un ja miliampērmetrs rādījis J miliampērus, tad baterijas pretestība ir

$$x = \frac{V_1 - V_2}{J} \cdot 1000.$$


Beidzot, visvienkāršākā, bet arī visrupjākā metode, kurai ir vajadzīgs tikai parasts kabatas ampērmetrs, ir sekoša:

Ampērmetra vienu polu pieliek pie anodbaterijas vienas gala ligzdiņas (1. zīm.), bet ar otru polu momentāli pieskaras otram anodbaterijas galam un ievēro cik tālu aizlec ampērmetra rādītājs. (Pieskāršanās nedrīkst būt ilga, tai jānotiek momentāli). Ja ampērmetra rādītāja kustība ir dziestoša, ja tas parasti mērijot, daudz nesvārstās, var ņemt visu norādījumu, pretējā gadījumā drusciņ mazāku.

Lai tagad dabūtu baterijas pretestību, jāizdala baterijas spraigums uz dabūto ampēru skaitu. Parastai 90 voltu baterijai, ja tā ir svai-ga, šādā kārtā jādod ampērmetrā apm. 4 amp. liels izsitiens, un ja tas ir mazāks par 1 vai 0,5 amp., baterija jau vairs neder.

J. F.

Pārbaudišanas aparāts ar mirdzlampu.

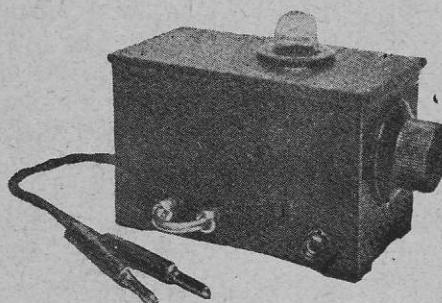

Austriešu radio žurnala ÖRA novembra numurā ievietots W. Konolda aprakstīts pārbaudišanas aparāts, kas var noderēt kura katra radioamatiera laboratorijā. Tamēļ sniedzam viņa aprakstu arī mūsu lasītājiem.


Aparāta schēma redzama zīm. 1. Bez mirdzlampas L viņā ievietots maiņkondensātors C_1 , pārmaināms blokkondensātors C_2 , pārmaināma augstomīga pretestība R un skaņas frekvences transformātors Tr . Bez tam aparātā ir ligzdas izmēģinājamo objektu pieslēgšanai un aparāta pārslēgšanai, divas pastāvīgas un divas iespraužamas pieslēgšanas auklas.

Vajadzīgās sastāvdalas.

M i r d z l a m p a . Aprakstītā aparātā lieto-ta 110 Voltu 0,5 vatu Osrama mirdzlampa. Lam-pā ir divi nevienādi elektrodi (plate un riņķis). Tādēļ viņa ir labi piemērota polu noteikšanai.

Lampas elektriskie dati šādi — vajadzīgais spraigums — 110—115 Volti, patērētā enerģija — 0,5 vati, mirdzēšanas spraigums līdzstrāvai — 95 volti, strāvas intensitāte — 4 mA. Lam-piņas cokolis — Edisona minjons.

Pats par sevi saprotams, ka aparātā var lietot arī parastās 3 vai 5 vatu mirdzlampas ar spirālelektrodiem. Šīm lampām ir normālais Edisona cokolis, tāpēc viņas prasīs arī lielāku

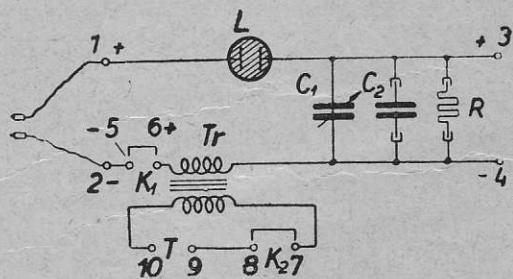


Zīm. 1.

telpu un līdz ar to aparāta dimensijs būs jāpalielina.

Skaņas frekvences transformātors. No 1 mm bieza presšpana pēc zīm. 2. izgatavo spoli. Abas spoles dalas pietin pilnas ar 0,1 mm resnu emaljētu drāti. Tinumu galiem pielodē tievu varā aukliņu, izolētu ar uzmaucamu izolācijas caurulīti. Spole ar lie-

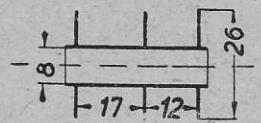lāko tinumu skaitu ir sekundarā. Spoļei cauri iet dzelzs serde no 0,7 mm resnām puķu drātīm. Šo drāti sagriež 12 cm garos gabalos. Pēc ievietošanas spolē vinu galus atliec pāri




Imm Presspons

Zim, 2

spolei un pārtin pāri ar šnorīti, kā tas redzams zīm. 3. Šādi izgatavotu transformātoru jaievieto piemērota lieluma aluminija čaulā. Šim nolūkam var ļemt piemērota lieluma trauku no razēšanas ziepēm. Pēc transformātora ieviešanas čaulā, vīnu aizlei ar parafīnu. Pieslē-

Aizsargčaula Aluminija skārds

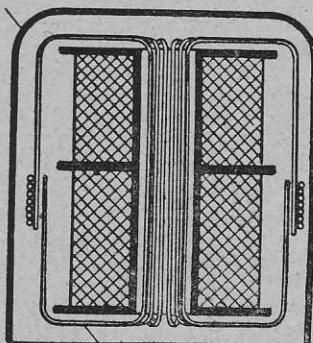


Zim. 3.

Zim. 3.

gumu klemes transformātoram nav, viņa tīnu mu gali, izvadīti cauri serdes drātim un čau- lai, tieši pievienoti vajadzīgām vietām aparatā.

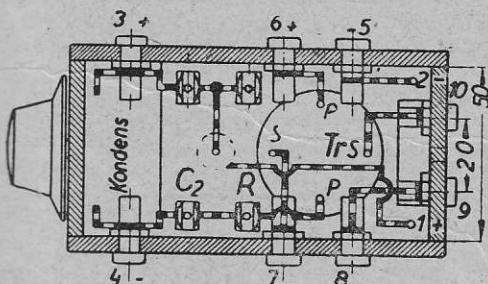
Aparāta kastīte. No 4 mm bieza trolita izzāgē vajadzīga lieluma četrstūrus. Viņu samēri nemami no 3. un 4. zīm. Apzāgētās malas nogludinā ar vīli. Pēc vajadzīgo cauru-



Zim, 1

mu izurbšanas, kopā savienojamās vietas apsmērē ar amilacetātu un saspiež kopā. Tā kā amilacetāts žūst ļoti ātri, tad vajadzīgās vietas var līmēt tūliņ vienu pēc otras. (Kas ar šo darbu nav vēl pazīstams, tam ieteicams izmēģināt papriekšu trolita atkritumu salīmēšanu). Pēc


kastītes sienu salīmēšanas, viņu atstāj uz pāris
dienām sažūt. Pēc tam kastītes ārpusi noslipē
ar pernīcā samērcētu stikla papīru. Pa to pašu
laiku izgatavo kastītes vāku ar caurumu mirdz-
lampai. Vāku arī pielimē pie jau salīmētām ka-
stītes sienām. Īstais atsevišķo aparāta sastāv-
daļu turētājs ir zīm. 5. redzamā starpsiena.

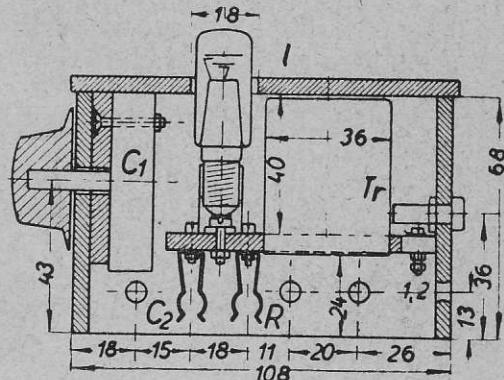

Zim. 5.

Viņai vajaga precīzi ieiet kastītē iekšā. Transformātors stingri iespraupts starpsienas lielajā caurumā, tā kā viņa citāda piestiprināšana nav vajadzīga.

Montāža. Pie piemērota lieluma trolita gabala pieskrūvē kondensātoru C_1 . Šis kondensātors ir ar cietu dielektriku (vizlu), viņa maksimālā kapacitātē — 500 cm. Kondensā-

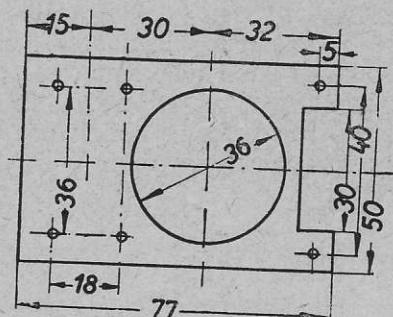


Zim. 6.

tora pieslēgiem pielodē 15 cm garus pievada vadus. Pēc tam kondensātora trolita piestiprināšanas plati ielīmē kastītē. Uz starpsienu piestiprina lampas ietveri (minjon) un transformatoru no vienas puses, 4 iespraušanas kontaktus kondensātoram C_2 un pretestībai R no otras puses un skrūvītes ar uzgriežņiem pieslēgiem 1 un 2. Pēc vajadzīgo vadu pevienošanas starpsienu ielīmē kastītē. Pēc tam ieskrūvē vēl vajadzīgās ligzdas un izdara palikušos savienojumus.

Lai izsargātos no piešķāršanas pie stiprās strāvas ligzdām, viņas nem ar izolētām galvām. Lai nesajauktu vinu polaritati, tās ligzdas, kurās zīmējumos apzīmētas ar + nem

vienā krāsā (sarkanā), ar — apzīmētās otrā (melnā). Lai atšķirtu transformātora sekundārās spoles galus, viņu ligzdas var nemt bez izolācijas (viņas nav pievienotas pie stiprās strāvas vadiem). Pie pieslēgiem 1 un 2 piešķēdz divus vadus, viņu galos pievienotas attiecīgās krāsas banānu tāpiņas.

Vai aparāts pareizi saslēgts, var pārbaudīt šādi: 3. un 4., 5. un 6. ligzdas noslēdz īsi, ja 1. pieslēga vada tāpiņa (sarkanā) ir pievienota pie strāvas avota + pola un 2. pieslēga (melnā) — pie negatīvā, tad mirdz lampas plate mirdzēs.

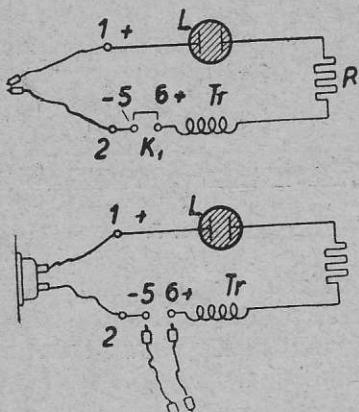

Zīm. 6. un 7.

Aparāta lietošana.

Strāvas avota polu noteikšana (zīm. 6.). 5. un 6. ligzdas noslēgtas īsi. 1. un 2. vadus pievieno strāvas avotam, kurām grib noteikt polus. Pretestību R vajaga izvēlēties tādu, lai mirdzlamda netiek pārslodzīta. Ja strāvas avota spraigums ir E Voltu, tad vajadzīgā pretestība.

$$R = \frac{E - 110}{i} \Omega,$$

kur i ir lampas normālais strāvas stiprums izteikts amperos. Priekš Osrama 0,5 vatū lampas $i = 0,004$ amp., priekš 3 vatū lampas $i = 0,025$ amp., priekš 5 vatū — $i = 0,046$ amp.

Pie 500 voltu tikla spraiguma

$$R = \frac{500 - 110}{0,004} = 100\,000 \Omega.$$

Ja lieto lampu ar spirālelektrodiem, tad uz lampas balona vajadzīgs atzīmēt to elektrodu, kurš pie noteikta aparāta pieslēguma tiklam nemirdz.

Šīmī aparāta saslēgumā, ar viņu var noteikt vai vados ir līdzstrāva vai maiņstrāva (pirmā gadījumā mirdzēs tikai viens elektrods, otrā — abi), kurš līdzstrāvas vads ir +, kurš —.

Vadīšanas un izolācijas noteikšana (zīm. 7.). Vadus 1. un 2. pieslēdz tiklam, 5. un 6. ligzdās iesprauž vadus. Pieslēdzot šos vadus pie izmēģināmā aparāta, spoles, radiolampiņas kvēldiega, var noteikt vai caur viņiem strāva iet vai nē. Šīmī gadījumā R ierobežo strāvas intensitāti, kas vajadzīgs lai nepārdedzinātu par piem. radiolampiņas kvēldiegu. Pieslēdzot 5. un 6. ligzdu vadus kondensātoram var noteikt vai viņa izolācija ir laba. Ja lampa nemirdz, tad izolācija ir laba, ja mirdz, tad kautkur radies blakus savienojums.

Aparāts, kā mirdz lampas pīkstenis (zīm. 1.). 5. un 6. noslēdz īsi, 1. un 2. pievieno pie strāvas avota, 9. un 10. ieslēdz telefonu. Tā kā pieslēgums pie tikla dod blakus trokšņus, tad jāpieslēdz vai nu pie 100—120 voltu anodbaterijas, vai tikla anodstrāvas taisnotāja. Pīksteņa toņa augstums atkarājās no pretestības R un kapacitātes C . Apmēram svārstību periods

$$T = \text{konst. } R \cdot C.$$


$R = 1M\Omega$ $C = 1000$ cm dod apmēram Wiñes bilžu pārraidīšanas toni, $C = 0,1\mu F$ — aeroplana propelerā skaņu, $C = 1\mu F$ svārstības ar 1 sekundes intervalu. Toņa augstums ir atkarīgs arī no pieslēgtā spraiguma. Šīmī saslēgumā aparātu var lietot kapacitātu un augstomīgo pretestību salidzināšanai pēc toņu augstumiem. Tāpat viņu var lietot kā pīksteni tiltīņa mērišanas instrumentos. Ieslēdzot 7. un 8. ligzdās Morza atslēgu un klausoties telefonā var mācīties raidīt un uztvert Morza zīmes.

M. LIEPIŅŠ, Radio veikals un darbnīca

Rīgā, Brīvības ielā 126.

Būvē dažādus radioaparātus un parastos uztvērējus pārveido tīklstrāvas uztvērējos. Izgatavo arī filtrus, vietējā raidītāja izslēgšanai. Būvē transformātorus un izgatavo visdažādākā veida radio spoles.

Turpat pārdošana. Cenas mērenas.

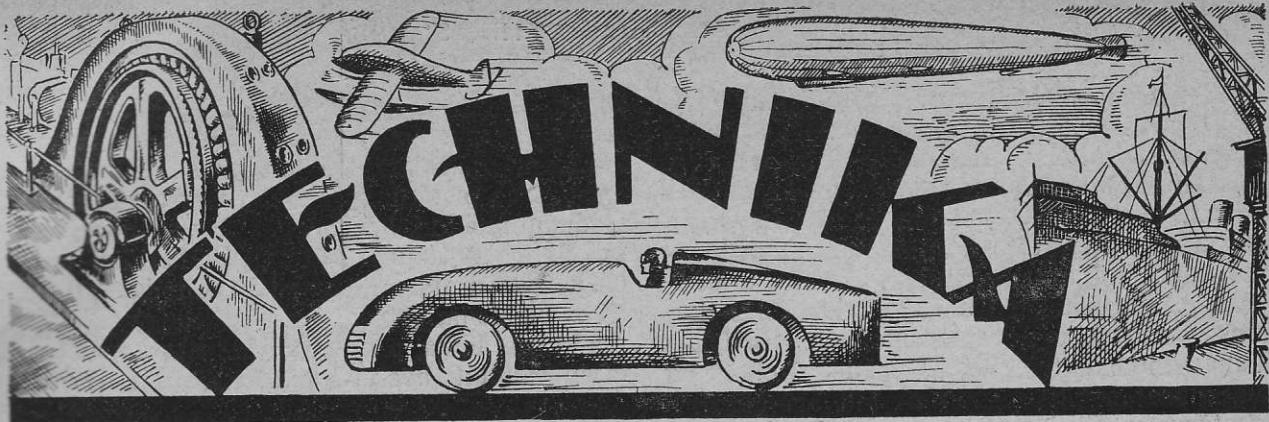

Skaņu filma.


(Turpinājums.)

Iepriekšējā nodaļā mēs redzējām, ka pie skaņu filmas pēc intensitātes metodes, skaņa tiek pārvērsta gaismā, kurās intensitāte svārstās skaņu svārstību ritmā. Šī mainošamies intensitātes gaisma iedarbojas uz filmu un uz tās rodās gaišas un tumšas strīpas, dažāda platumā un intensitātēs.

Bet var arī rīkoties citādi — apgaismot filmu ar pastāvīgas intensitātes gaismu, bet ar šo gaismu apgaismot tikai lielāku vai mazāku filmas daļu.

b. Transversālā metode.


Transversālā gaismas skaņu filmas metode, kuŗu pirmais patentēja zviedris Berglund斯 1923. gadā un kuŗu pēc tam ir pārlabojuši un papildinājuši daudzi citi konstruktori, filmu, uz kuŗas grib fiksēt skaņas svārstības, kustas gar ūsu spraugu (14. zīm.). Spraugas priekšā atrodās oscilografs, kurš sastāv no diviem magnēta poliem N un S. Šo polu starpā ie-vietota drāts cilpa ar pie tās piestiprinātu spo-

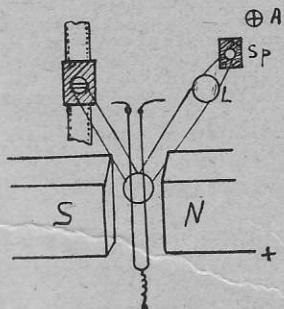

Zīm. 14.

gulīti. No gaismas avota A ar spraugas Sp palidzību tiek norobežots staru kūlis, kurš izcejot cauri lēcāi L, krīt uz oscilografa spogulīti un no tā reflektējoties apgaismo spraugu, aiz kuŗas kustas filma. Oscilografa spogulītim miera stāvoklī atrodoties (ja caur oscilografa cilpu neplūst strāva), gaismas kūlis apgaismo

tikai vienu pusē no spraugas un filmu attīstot nomelnota būs tikai viena puse (15. zīm.). Bet tikko caur oscilografa cilpu plūdīs kaut arī loti vāja viena virziena strāva, cilpa līdz ar spogulīti pagriezīsies uz vienu vai otru pusē (atkarībā no strāvas virziena). Vienu virzienā

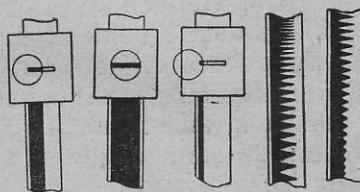

Zīm. 15., 16., 17., 18., 19.

strāva nolieks spogulīti tā, ka būs apgaismota visa sprauga (16. zīm.), bet pretējā virzienā strāva panāks pretējo — sprauga netiks nemaz apgaismota vai arī tā būs apgaismota tikai pašā galā (17. zīm.). Pirmā gadījumā pēc attīstīšanas būs melna visa filma, bet otrā gadījumā visa filma būs palikusi caurspīdīga, vai arī būs nomelnota tikai šaura strīpiņa vienā malā. Spoguļa un līdz ar to arī gaismas kūla novirzīšanās tālums no vidējā stāvokļa katrā gadījumā atkarājas no tās strāvas intensitātes, kas plūst caur cilpu. Vāja strāva spēj tikai nedaudz pagriezt spogulīti, turpretim stiprāka strāva pagriezīs to jau vairāk.

Kas nu notiks, ja cauri šai oscilografa cilpāi laidīsim ar mikrofona palidzību elektriskās svārstībās pārvērstās skaņas svārstības? Tā kā mikrofona strāvā strāvas virziens mainīs skaņu svārstību ritmā, pie katras skaņas svārstības spogulītis un tā tad arī gaismas kūlis no savā miera stāvokļa pakustēsies uz vienu pusē, apgaismojot lielāku spraugas daļu, tad aties atpakaļ un strāvas virzienam mainoties pakustēsies uz otru pusē, tagad apgaismodams tikai mazu spraugas daļu. Tā kā filma visu laiku nepārtraukti kustas aiz spraugas, uz tās


pēc attīstīšanas būs radušās trīsstūriem līdzīgas figuras. Zīm. 18. redzams šādas filmas schēmatisks attēls. Tas, ka te visu trīsstūru augstums ir vienāds, norāda uz to, ka skaņas intensitāte ir bijusi konstanta, jo viegli saprast, ka skaņas intensitāte nosaka mikrofona strāvas stiprumu, bet no pēdējās savukārt atkarījas oscilografa spoguļša novirzīšanās liebums un spraugas apgaismojums. Lielākas skaņas intensitātes dos lielākas oscilografa svārstības amplitūdes un tā tad arī garākus trīsstūrus uz filmas. Skaņas augstums turpretim oscilografa svārstību amplitūdi neiespaido, bet tikai augstas skaņas, kuru svārstību skaits ir lielāks, liks oscilografam svārstīties ātrāk, kādēļ arī uz filmas trīsstūrveidīgās figuras būs ciešāk viena pie otras. No 18. zīm. tā tad var spriest, ka tur attēlota skaņa, kurās augstums palielinās, bet stiprums paliek tāds pats. Turpretim 19. zīm. attēlotā skaņa, kurās augstums nemainās (jo trīsstūri ir vienādi tālu viens no otra), bet kura klūst arvien stiprāka (uz to norāda figūru garuma pieaugums).

18. un 19. zīm. attēlots skaņas filmas izskats tikai schēmatiski. Faktiski šāda filma izskatās drusciņ citādi, kā tas redzams 20. zīm. No šī filmas gabaliņa var nolasit sekos: apakšā skaņa ir augsta un ari stipra, jo strīpas ir šauras un samērā garas; vidū skaņas intensitāte jau ir mazāka un arī augstums nav tik liels, jo strīpas ir platākas; beidzot augšā skaidri redzams, ka skaņas intensitāte atkal pieaug un pat tik stipri, ka gaismas svārstības iet pāri spraugas malai.

Tāpat kā pie pagājušā numurā aprakstītās intensitātes metodes, filmas apgaismojuma maiņu varēja panākt tiešā uļ netiešā ceļā, tāpat arī te var iztikt bez oscilografa starpniecības, lai maiņu apgaismotās spraugas daļas garumu. Arī te tā tad var būt netieša un tieša metode. Nupat apskatītā metode ir netieša, jo gaismas avots ir visu laiku konstants un tikai ar oscilografa palīdzību var mainīt apgaismotās filmas daļas garumu.

Lai panāktu to pašu vienkāršāki, „Tri-Ergon“ sabiedrība Vācijā sāka pielietot speciela veida ar slāpekli pildītu mirdzlamпу, kura schēmatiski attēlota 21. zīm. Stikla caurulē iekausēti divi drāts elektrodi — iss anods A un gaš katods K. Ja pie šiem elektrodiem pievieno pietiekoši

augstu līdzspraigumu, katoda drāts pārklājas ar gaišu mirdzumu, pie kam ar šo mirdzumu pārklātās drāts daļas garums atkarījas no pielikta sprauguma augstuma. Elektrodiem pielikto līdzspraigumu var noregulētā, lai ar mirdzumu būtu pārklāta tikai puse no katoda drāts. Ja tagad šo katoda drāti ar lēcas palīdzību projecēsim uz spraugu, aiz kuras kustas filma, puse no filmas tiks apgaismota un rezultāts būs tāds pat kā 15. zīm. Tagad

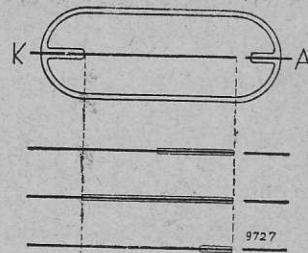


Zīm. 21.

konstantam līdzspraigumam var pārklāt pāri mikrofona skaņas svārstības. Tad viena svārstību puse spraugumu pie elektrodiem paaugstinās, mirdzuma garums pieauga (21. zīm.) un apgaismota tiks lielāka filmas daļa. Otra svārstību puse spraugumu turpretim pamazinās, mirdzums saisināsies un apgaismota tiks maza filmas daļa. Kā redzams, rezultāti tādi pat, kā pie netiešas metodes ar oscilografu. To apstiprina arī 22. zīm., kurā redzama pēc tiešas metodes uzņemta konstanta augstuma ļoti stipra skaņa.

Kādas nu ir priekšrocības un trūkumi šīm dažādām gaismas skaņas filmas uzņemšanas metodēm?


Intensitātes metodei, salīdzinot ar transversalo metodi ir tas trūkums, ka gaismas in-

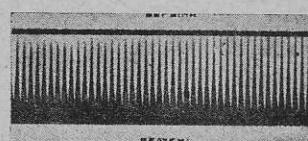

Zīm. 22.

tensitātes svārstības kā pie tiešas tā arī pie netiešas metodes nav sevišķi lielas un lai tās reģistrētu, vajadzīga sevišķi jūtīga filma. Skaņu un attēlus nevar uzņemt uz vienas un tās pašas filmas, jo attīstīšana skaņas un attēlu daļai reti kad būs vajadzīga vienāda ilguma. Tādēļ abas daļas uzņem uz atsevišķām filmām (abas filmas, protams, kustas sinchroni) un tikai pie kopēšanas abas daļas uzkopē uz vienas filmas, ka tas redzams 10. zīm.

Transversalai metodei šai ziņā ir zināmas priekšrocības, jo te gaismas intensitāti var viegli pieskaņot, lai attīstīšana abām daļām

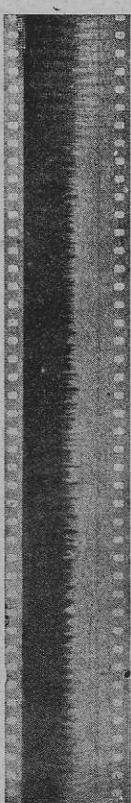

Zīm. 20.

būtu vienāda, un tā tad abas daļas var jau uzņemt uz vienas filmas.

Jautājums par skaņas filmas uzkopēšanu uz parastās filmas vispār ļoti sāpīgs gaismas skaņas filmai, kā pie intensitātes, tāpat, vēl lielākā mērā, pie transversalās metodes. Mēgināsim noskaidrot kādēļ.


Kā jau redzējām, katra skaņas svārstība rada uz filmas gaišu un tumšu stripu (intensitātes metode), vai arī trīsstūrveidīgu figūru (transversalā metode). Tā kā vienā sekundē caurmērā (pēc starptautiska pieņēmuma) tiek uzņemti 24 uzņēmumi, katrs 18 mm augsts, skaņas uzņemšanai katru sekundi ir 18×24 mm gaļa telpa uz filmas, tas ir 432 mm. Šai telpā jāietilpina visas skaņas, sākot ar zemākām līdz pat augstākām. Tā kā augstākām skaņām ir apm. 15000 svārstību sekundē, tad katrai šādas skaņas svārstībai būs tikai $432 : 15000 = 0,029$ mm vietas uz filmas un lai tāk šauras stripiņas projecētu, uz filmas, vajadzīga ārkārtīgi šaura sprauga (0,03 mm). Šo grūtību tomēr var pārvarēt, ja uz filmas nelaiž gaismu no spraugas tieši, bet ar lēcas palīdzību uz filmas projecē spraugas attēlu, kuŗu var pēc patikas pamazināt.

Lai nevajadzētu stipri pamazināt filmas attēlu daļu, filmas skaņas daļu nedrīkst ņemt pārāk platu. Tagad vispār pieņemtais platums ir 2,5 mm. Šis niecīgais platums ir ļoti neizdevīgs transversalai metodei, jo šos 2,5 mm jāattēlo milzīgās intensitātes starpības starp kluso solo un liela orķestra fortissimo. Uz katru pusē apgaismojums tā tad var svārstīties tikai par 1,25 mm. Ja pieņemsim, ka ar tik lielu amplitūdi ir fiksētas liela orķestra visskaļķās vietas, tad klusi spēlētam vijoles solo, kurš ir apm. 100 000 reizes klusāks, būs tikai $1,25 : 100 000 = 0,0000125$ mm vietas. Skaidri saprotams, ka šādos apstākļos vijoles solo neatstās nekādu iespaidu uz filmas, jo filmas jūtīgās emulsijas graudiņi ir stipri lielāki par augšā minēto skaitli. Reprodukcijā tādēļ klausīs skaņas nemaz nebūs dzirdamas.

Vienīgais līdzeklis, kā tikt no šis grūtības ļāt, ir skaņu stiprumu attiecību ierobežošana vai nu jau pirms mikrofona (orķestri diriģējot), vai arī mikrofona pastiprinātājā. Šai ziņā runāt ir lielākas priekšrocības, jo te tik lielas in-

tensitātes starpības kā mūzikā reti kad nāks priekšā. Varētu te gan būt arī otra izeja, proti, filmas formāta palielināšana, bet tas celš, kaut gan par to arī jau runā, tomēr laikam negūs panākumus, jo tad būtu vajadzīgi pilnīgi jauni kinoprojektori, kas prasītu ļoti daudz līdzekļu.

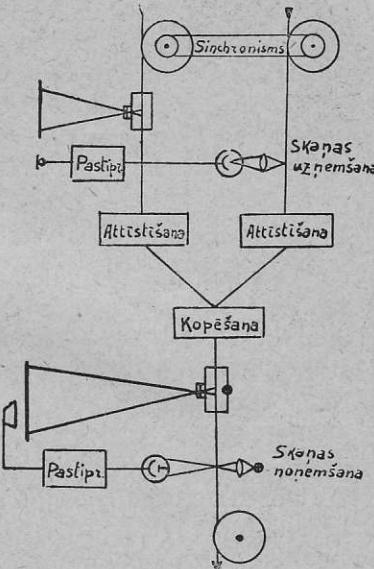Apskatīsim tagad īsumā pašu uzņemšanas techniku. Kā jau teikts, filmas skaņas un attēlu daļas tiek uzņemtas atsevišķi, pie kam abas filmas kustas sinchroni. Tad abas filmas atsevišķi attīsta un pēc tam negativus uzkopē uz kopējas filmas — pozitīva. Tā kā pie



izrādīšanas ir grūti vai pat neiespējami projecēt filmu uz ekrana un tanī pat momentā pārvērst skaņas daļu skaņā, pie kopēšanas (vai arī jau pie uzņemšanas) attiecīgo skaņas daļu uzkopē uz filmas par 20 filmas attēliem (360 mm) pirms attiecīgā attēla, citiem vārdiem sakot, skaņai un attēliem uz filmas ir nošķiebšanās par 360 mm. Pie reprodukcijas tā tad jārūpējas par to, lai skaņas reprodukcija notiktu tieši par 360 mm pēc attiecīgā attēla projecēšanas.

Šie uzņemšanas un reproducēšanas apstākļi skaidri redzami 23. zīm. schēmā. Skaņa un attēls tā tad tiek gan reproducēti viens pēc otra, bet tikai telpas ziņā; laika ziņā skaņa pilnīgi sakrīt ar attēlu, tā tad no skatītāja tiek uzņemti sinchroni.

Kungu drēbnieks GEORGS DICMANS

Dipl. Berlinē.


Rīgā, Gertrudes ielā 63.

Plaša iekšzemju un angļu drānu izvēle.

Cenas nav augstas.

Angļu lielākais dirižablis R-101.

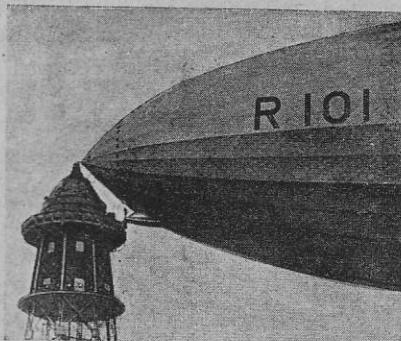Š. g. 14. oktobrī notika angļu jaunā dirižabla R-101 pirmais lidojums. Plkst. 11^h 20^m viņš attauvojās no sava piestiprināšanas masta, Kardingtonā. Dirižabli komandēja majors



Dirižabla gals pie masta, Kardingtonā.

G. H. Scott's. Šinī pirmā lidojumā piedalījās 28 cilvēku liels ekipažs un 14 pasažieri. Zemu lidojot, dirižablis uzturējās gaisā virs Londonas 5 stundas un 30 minūtes.

R-101 būvēts Kardingtonā no Royal Airship Works kompanijas. Dirižabla stāva galvenās metaliskās daļas izgatavojuusi no tērauda pazīstamā tērauda konstrukciju firma Boulton's & Paul's. Tērauda pielietošana dirižabļa būvei prasījusi daudz mēģinājumu. Liekas ka sa-sniegtos rezultātu var uzskatīt par apmierinošiem.

R-101 garums ir drusku mazāks par pēdējā Cepelina garumu — 223 metri, pret Cepelina 237 metriem. Turpretim R-101 tilpums ir lieķaks par Cepelina/tilpumu — 5 miljoni kubik-pēdu vai 141 600 kubikmetru, pret Cepelina 106 000 kubikmetriem.


Salidzinot ar Cepelinu, R-101 forma arī ir citādāka. Atskaitot priekšējo un pakaļējo galu, Cepelins ir gandrīz pilnīgi cilindrisks. R-101 caurmērs, turpretim, sākot no deguna un beidzot ar asti mainās nepārtraukti, sasniedzot apmēram $\frac{2}{5}$ atstatumā no deguna vislielāko caurmēru 40 metrus pret Cepelina 30 metriem.

Kuģa vadītāja kabine un motori — piestiprināti dirižabla ārpuse. Pasažieru telpas ar kabinēm 52 personām atrodas kuģa iekšienē, zem ārejā pārvalka. Šis telpas ierīkotas di-vos stāvos. Augšējā stāvā kopplatība — 500 kv. metru, apakšējā — 157 kv. metru. Pēdējo var paplašināt līdz 360 kv. metriem. Dirižabli dzen 5 Beardmore Diesela motori. Katrs mo-tors — 585 zirgspēku stiprs. Izmēģinājumu braucienos sasniegtais ātrums ap 100 klm./st. Patlaban ar R-101 tiek izdarīti mēģinājumi. Paredzams, ka viņi turpināsies 4—6 mēnešus. Dirižablis domāts regulārai pasažieru gaisa satiksmei ar visām Lielbritanijas dominijām. Šim nolūkam Kardingtonā jau uzbūvēti divi angari un enkuļa masts. Tāds pat masts jau ir gatavs arī Izmailā — Egiptē. Karachī — Indijā š. g. beigās būs gatavs plašs angars (260 metru garš, 55 metru plats un 52 metru augsts). Turpat cel arī mastu. Saint-Hubertā



Dirižablis izlaiž ūdens balastu.

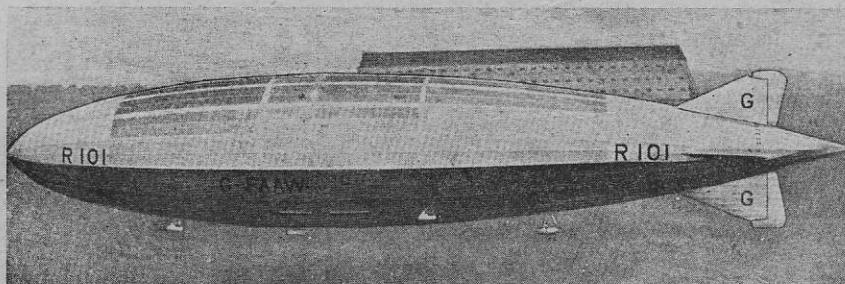— Kanadā arī būvē mastu. Tādā veidā Liel-britanija ir stājusies pie regulāru dirižabļu sa-tiksmes līniju izveidošanas. **Piloti.**



Kā Amerikā izmēģina automobiļus.



Arvien pieaugošais automobiļu skaits un pieprasījums pēc tiem, ir radījis stipru konkurenču dažādo automobiļu fabriku starpā. Šis konkurences dēļ fabrikas ir spiestas radīt arvien jaunus vāgu tipus, kuru izturība dažādos apstākļos pārspētu līdzšinējos tipus. Katra jauna tipa radišana prasa, protams, daudz un dažādus izmēģinājumus, par kuriem pašiem autolietotājiem nav ne mazākās jausmas. Šis raksts, kūrā kāds apmeklētājs stāsta par saviem novērojumiem kādā lielākā Amerikas automobiļu fabrikas izmēģināšanas stacijā, jo spilgti raksturo īsti „amerikaniskās“ izmēģināšanas metodes, kurās, neskatoties uz savu priimtivo rakstūru, dod nepārprotamus rezultātus.

Izmēģināšanas stacijas pagalmā atradās vairāki, pilnīgi jauni, tikko kā no fabrikas izlaisti, dažādas konstrukcijas vāgi. Visi viņi bija piebraukti pie masīva mūra, tā kā dzesīnātāja priekšējais aizsargstienis, tieši pieskaras mūrim. Tādā stāvoklī tika ieslēgts motors un braucējs pie pilngāzes ieslēdza pārnesumu. Motors trakoja, un šāca, protestēdams pret tādu varmācību. Ar visu spēku vāgis centās nakti uz priekšu, tomēr velti. Pēc kārtas tā tika darīts ar visiem vāgiem un tie visi velti mēģināja ielauzt sienu. Varēja dzirdēt tikai pārspraita metāla cīkstēšanu, un vāgi viens pēc otrs atkrita atpakaļ. Vāgi bija tik tuvu sienai, ka bija pilnīgi izslēgta iespēja motoram attīstīt savus spēkus. Un tomēr motori tika dzīti līdz visangstākiem apgriezieniem un ik pa laiciņu braucējs ar spēcīgu ravienu ieslēdza pilnu pārnesumu.

Arvien no jauna vāgi saslējās un velti pūri atrast telpu attīstītam spēkam. Sešpadsmīt reizes šo trako mēģinājumu atkārtoja ar vāgi, kura trumā es stāvēju, līdz beidzot tas padewās. Septiņpadsmito reizi kaut kas nokrakšķēja, skanēdam krita zemē tērauda gabali, bija jāstāja pārkarsētas eļjas smaka, un vāga pārbaudīšana bija galā.

„Tām, kā liekas, pietiks,“ piebildā mans pavāris, pierakstīdams dažas atzīmes. „Sajūgs ļe biegs, tāpat arī pārnesums, kardana ass ir biegs, pakalējā ass izturējusi.“ Pa to starpu

mēģinājumi turpinājās ar pārejiem vāgiem. Pie 28. mēģinājuma kāds cits vāgis izlaida savu „garu“, šoreiz nieztureja pakalējā ass. Pie 30. mēģinājuma burtiski izjuka trešais vāgis, piekaisot ar tērauda gabaliem visu sētu. Neskatoties uz to mēģinājumus turpināja, līdz beidzot palika tikai viens vienīgs vāgis. Arvien no jauna tas spiedās pret mūri, viņa pakalējie riteņi griezās ārprātīgā ātrumā. Pie 100. mēģinājuma riepas bija pilnīgi beigtas un sētas cementā bija radušās rievas.

„Tas vāgis derēs,“ teica inženiers, „viņa stāvoklis vēl pilnīgi apmierinošs.“

„Tas jau ir vairāk kā inkvizicija,“ es teicu, „ko gan Jūs īsti gribat panākt ar tādu varmācību? Jūs taču nedomājet ka kāds cilvēks pie pilna prāta tā apiesies ar savu auto?“

„Protams ne, bija atbilde, „bet ir taču saprotams, ka sajūgs, pārnesumu kaste un kardana ass, kas iztur tādu pārbaudījumu, arī normālos apstākļos kalpos ilgāk, kā tā kas jau pēc nelielā mēģinājumu skaita uzdot.“

Tad mēs iesēdāmies kādā citā vāgi un devāmies uz pārbaudes ceļu. „Cēlš vietām ir ļoti sliks,“ mani brīdināja mans pavadonis, un tā arī tiešām bija. Uz ceļa bija dziļas rievas, kurās sprūda riepas, un vāgis tika krātīts bez žēlastības.

„Ko Jūs gribat panākt ar šo mēģinājumu?“ es jautāju. „Tādā ceļā mēs pārbaudām gandrīz visas vāga daļas, atsperes, riteņus, motora rāmi, vāga rāmi un daudzas citas konstrukcijas daļas. Šis ceļa gabals mums piem., ļoti labi noderēja atspēru izmēģināšanai. Pēc daudziem mēģinājumiem mēs izvēlejāmies četrus labākos tipus un tos tālāk pārbaudījām mēģinājumu braucienos pāri par 75 000 klm. Tikai viens tips izrādījās par pietiekoši labu to tālāk pārbaudīja uz 300 000 klm un tikai tad to pienēmām par mūsu standarttipu. Tagad būtu labāk, ja Jūs uzvilktu logu, jo tūliņ būs „vanna“, viņš piemetināja.

Es paklausīju viņa aizrādījumam un palūkojos uz priekšu. Cēlš gāja uz leju un mēs piebraucām mazam dīķim, kas bija pilns ar netīru ūdeni. Dubļainā ūdens vilnis šķēršķīgā mums pretim, bet mēs iebraucām dīķi līdz pat vāga asīm. Vāgis pamazināja ātrumu, bet tomēr tas beidzot pārbrauca pāri, galīgi notašķīts dubļiem. „Tas bija labs „lietus pārbaudījums“ bremzēm, elpošanas ierīcēm un deglim,“ paskaidroja mans pavadonis, „sevišķi pie bremzes izvēles mums šis dīķis bija neatsverams.“

Mēs nogriezāmies uz labi šosētu taisnu ceļu. Ātruma rādītājs uzkāpa uz 80, 110, tad uz 120 klm. Es aizturēju elpu, tomēr drīz nomierinājos, jo vadītājs vadīja vāgi pilnīgi droši.

„Griežiet vērību uz stūres ratu,“ sacīja vadītājs un es ieraudzīju, ka viņš ratu neturēja, bet stūrēja tikai diviem pirkstiem. „Vāgi var stūrēt pilnīgi bez spēka pielietošanas,“ viņš piebilda, „bet tikai pēc 100 000 klm mēģinājumu braucieniem mēs izdabūjām zināt, kāda stūres ierice ir vislabākā.“

Tad mēs devāmies atpakaļ uz fabrikas sētu, pie kam pa ceļam sastapām vāgi ar piekabinātiem ratiem. Mans pavadonis paskaidroja, ka tā izmēģinot vāga vilkšanas spējas. Tam nolūkam pie piekabināmiem ratiem pieriko ūdens dzesinātu bremzi un vāgim tas, pie pilngāzes, jāvelk ar 30 klm lielu ātrumu. Tādā kārtā rada vāgu tipu, kas sevišķi noderigs kalnainām vietām un panes ilgstošu pārslodzi.

Sētā varēja novērot citus mēģinājumus. Daži vāgi brauca riņķus, pie kam iekšējo preķas riteni pastāvīgi apslapināja ar ūdeni, lai tas atstātu pēdas, pēc kuŗām varētu izmērit riņķa radiusu un no tā spriest par vāga pagriešanās spējam. Citi vāgi tika pacelti dažādā slīpumā un katrreiz nosvērti, lai atrastu smagu punktu.

Tad mēs iekāpām atkal citā vāgi un devāmies atpakaļ uz mēģinājumu ceļu, šoreiz tieši liejā smilšu kaudzē, līdz vāgis vairs nevarēja tālāk iet. Braucējs deva pilngāzi, riteņi sacēla

milzīgus putekļu mākoņus, beidzot mēs izkūlāmies cauri un tikām uz cietu pamatu. Mēs tuvojāmies četriem vāgiem. „Gribu parādīt Jums noslēgtu mēģinājumu virknī,“ teica mans pavadonis. Kāmēr viņš sarunājās ar pārejiem vadītājiem, es apskatīju ceļu un ieraudzīju vēidigu grāvi, apm. $\frac{1}{2}$ metri dziļu, zem 45° leņķa, pāri pār ceļu. Apm. 30 metrus tālāk bija redzams otrs tāds grāvis. Vai tas varētu būt iespējams, ka vāgim jābrauc pāri šiem grāvjiem? es domāju. Itkā atbildēdams uz manu jautājumu, viens auto iekustējās, ieskrējās un ar priekšējiem riteņiem iestreipuļoja grāvi. Tā kā grāvis bija rakts slīpi pār ceļu, kreisais priekšas ritenis uzķēra grūdienu, vāgis krakšķēdams palēcās uz augšu un ar lielu spēku nokrita atpakaļ zemē. Šoreiz grāvī iekļuva labais ritenis. Tikko braucējs bija vāgi savaldījis, tas pats atkārtojās arī pie otrā grāvja. Vāgis tomēr izturēja un tam sekoja pārējie.

„Jūs laikam jūtāties vilušies,“ teica mans pavadonis, „tomēr mūsu nolūks nav vāgus rui-

nēt, mēs tikai gribam atrast, kādā kārtā viņi galu galā salūst. Daži vāgi var braukt pat simtu reizes pāri šiem grāvjiem, un nekādas sekas nav redzamas. Visa pārbaudišana sastāv iekštā, ka mēs liekam vāgiem braukt pa vissliktakiem ceļiem, pāri gravjiem, smilšu kaudzēm u. t. t., līdz dabonam izmēģināšanas rezultātus. Atsevišķo vāgu rāmji ir dažādas konstrukcijas, un tā tad mēs varam konstatēt, kurā iztura vislielāko slodzi, un tādā kārtā mēs tuvojamies idealam vāgim.

Iedomājaties, ko šāda pārbaude nozīmē. Pēc mūsu mēģinājumu braucieniem mēs varam garantēt par katru skrūvīti, kniedi un metinājumu.


Braucot atpakaļ mēs ieraudzījām dažus vāgus, kuri skrēja pa priekšzīmīgu ceļu ar milzīgu ātrumu. „Tas ir ātruma pārbaudījums,“ piezīmēja mans pavadonis. „Te nav dots lielākais ātrums, vāgim jādod ārā ko vien viņš spēj,

līdz tas vairs nevar. Mēs atrodam viņa vainas, izlabojam tās, un sūtam to no jauna mēģinājuma braucienā, līdz tas atkal uzdod. Tā mainās pārlabojuumi un mēģinājumu braucieni, līdz būs sasniegta augstāk robeža, kas gan laikam nekad nenotiks.“

„Kādus mēģinājumus Jūs turiet par sevišķi svarīgiem,“ es jautāju, kad bijām nonāku-

ši birojā.

„Katrīs mēģinājums ir svarīgs,“ atbildēja mans vadonis. Viņš pameklēja aktu plauktā. „Te piem. ir vesels sējums par gaisa pretestības mēģinājumiem. Šie mēģinājumi ir tikpat nepatikami, kā mūsu brauciens ūdens dīķi, bet viņi deva iespēju pamazināt auto pretestību vējā un tādā kārtā ietaupīt motora spēku. Te ir apraksts ar vairāk kā 100 lapas pusū par mēģinājumiem ar stūres ratu; te ir 1000 vārdū par desmittūkstošukilometru mēģinājuma braucienu pārbaudot virzuļus un virzuļu riņķus. Visi tie ir svarīgi. Nevajaga domāt, ka mēs izejam uz to, lai radītu mūsu izmēģinājumu braucienos sensācijas. Tie ir vislielākā mērā nopietni. Daži no tiem prasa gan stiprus nervus, bet ir arī vesela virkne tādu, kuŗus novērojot Jūs līdz nāvei gaļaikotos. Visā visumā mēs tomēr šiem gaļaicīgiem mēģinājumiem dotu priekšroku, ja tikai ar tiem varētu dabūt tos pašus rezultātus, kā ar pirmiem, kuŗos, kā liekas, auto tiek tīšām izpostīti.“

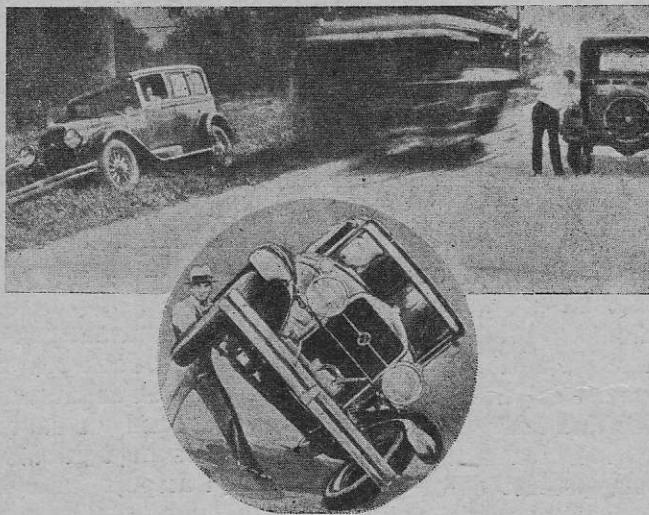

Jēkābs Mārtinsons

Rīgā, Tērbatas ielā 9/11.

Galīga izpārdošana

RADIO

aparātiem un to daļām

par iepirkuma cenām.

Lūdzu pārliecināties!

Cenas izliktas arī skatlogā.

TEODORA KĪGELĀ Mēbeļu un būvrūpniecība

JELGAVĀ,

Uzvaras ielā Nr. 62, tālr. 116.

kantoris, noliktava un pasūtījumu pieņemšanas vieta:

Mātera ielā Nr. 4, tālrunis 284.

Augšā minētās vietās piedāvāju no krājuma bagātīgā izvēlē

dažādas mēbeles

Pieņemu pasūtījumus uz dažāda stila mēbelēm, polster- un būvdarbiem, kā arī izgatavoju un uzstādu aptiekas un veikala iekārtas. — Izgatavoju visgreznākās kā arī vienkāršas un glitas mēbeles. Mēbeles izgatavoju no paša, vai pasūtītāja materiala. Glits darbs.

Cenas mērenas.

lekš- un ārzemju RĀDIO APARATI

Skaļruņi, skaņu pastiprinātāji un visi piederumi lampiņu un detektoraparātiem, kā parastiem, tā tāluztveršanai. Uzņemas uzstādīt radio aparātus pilsētās un uz laukiem. Pieņem uzpildīt radio akumulatorus.

V. O ŠENIEKS-RADIO NODAĻA JELGAVĀ, KĀTOĻU IELĀ 15.

Grāmatai

„Praktiskās schēmas“

jābūt ikviens radioamatiera īpašumam, jo tā sniegs daudz jauna materiāla pateicīgam darbam un lielā mērā atvieglo darba izvešanu.

Grāmata satur sevī 41 schēmu, kurām visām izcilus vērtību, sākot ar detektoruzvērēju un beidzot ar 5-l. uztvērēju schēmām.

Grāmatas cena tikai Ls 1,50, un tā dabūjama grāmatu un radio veikalos, kā Rīgā, tā province, un arī dzelzceļu stacijās. Pa pastu piepras. izdevniecībai

„A T B A L S S“

Rīgā, pastkaste 381. Pasta tekošs rēķins 393.

J. STEPPERMANS

Polstermēbeļu un dekorāciju darbnīca

Rīgā, Andreja Pumpura ielā 5

Tālrunis 2-0-0-7-4.

Firma dib. 1904.

Firma dib. 1904.

Izgatavo visāda veida mīkstas
mēbeles, kā:

ādas klubmēbeles un
divānus, košetes, matračus,
kā arī izved visāda veida
dekorācijas darbus.

DARBU IZPILDA APZINIGI
UN PA PIENĒMIGĀM CENĀM

Radio par velti!

Gluži par velti nu ne, bet
par niecīgiem līdzekļiem variet
iegādāties pie firmas „JAUDA“
labus un lētus radio aparātus un
to daļas.

Vientuļos un drūmos vakaros
katram būtu patīkami no-
klausities labu mūziku, vai priekš-
nesumu, — un visu to Jūs pa-
nāksiet ar aparātu, ko pie mums
pirksit.

Kārtīgiem ļaudīm dodam arī
uz nomaksu.

R A D I O V E I K A L S „JAUDA“

Rīgā, Brīvības ielā 7 (ieeja no
Dzirnavu ielas).

100

kārtīgu

pastiprinājumu Jūs iegūsiet,
skaļruņa pakāpē lietojot ra-
dio lampiņu

DARIO R79

Pieprasiet prospektus.

K r a j u m a p i e

J. Gulbis un b-dri,

Rīga,

Brīvības ielā № 21

Kr. Barona ielā № 4

L. VAINOVSKIS akumulatori



Rīgā, Berga bazārā,
ieeja no Dzirnavu ielas № 84 un
Elizabetes ielas № 83/85.




Pretestības droselu vietā tīklstrāvas aparātos.

(Dralowid-Nachrichten. Nr. 7. 1929.)

Liels trūkums tīklstrāvas aparātiem, kuŗi sāk arvien vairāk izplatīties, ir viņu samērā augstā cena.

Izrādās ka to var diezgan ievērojami pamazināt, lietojot filtra kontūrā droselu vietā pretestības, jo laba drosele maksā līdz Ls 20,—, kurpretim vislabāko pretestību var dabūt par vienu vai diviem latiem.

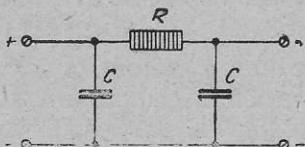Pretestības pielietošana filtra kontūrā droselu vietā pamatojas uz to, ka viņa izrāda vienādu pretestību, kā maiņstrāvai, tā arī līdzstrāvai. Ja tā tad šo pretestību izvēlas vairākas rezes lielāku par kondensātora pretestību maiņstrāvai, tad lampiņas iztaisnotās strāvas



maiņstrāvas daļa protams ies labāk pa mazākas pretestības ceļu — tas ir cauri kondensātoram C. Līdzstrāvas daļai turpretim ir tikai viens celš, cauri pretestībai R. Tā kā pretestībai tiks cauri arī neliela maiņstrāvas daļa, iešķēcīgs aiz pirmā filtra kontura slēgt vēl otru tādu pašu.

Pretestības lielums atkarājas no lampiņas dota spraiguma un no vajadzīgā anodsprāgu-ma un strāvas. Viņa jāizvēlas tik liela, lai viņā spraiguma kritums būtu vienāds ar lampiņas spraiguma un vajadzīgā spraiguma starpību.

Piem., ja lampiņa dod 350 voltus un uztvērējam vajadzīgi tikai 180 volti pie 10 mA anodstrāvas, tad būs vajadzīga

$$\frac{250-180}{0,01} = \frac{70}{0,01} = 7000 \text{ omu.}$$

Sis pretestības lielums protams nevar būt mazāks par kondensātora maiņstrāvas pretestību, tādēļ kondensātors jāņem pietiekoši liels.

Nepareizi ieurbtu caurumu aizpildīšana ebonita plates.

(Funk, Nr. 42. 1929.)

Loti bieži pat piedzīvojušam amatierim gādās ebonita priekšplatē izurbt nepareizu caurumu. Tas bojā pirmkārt aparāta izskatu un otrkārt, pa to aparāta iekšienē var ieklūt pu-teklī.

Loti vienkārši šādus caurumus vai aizpildīt ar kurpnieka vasku, kuŗu nedaudz sasildot padara mīkstu. Piepildīto vietu nolīdzina ar nazi un nopolierē ar vilnas lupatu. Tā kā vaska krāsa ir vienāda ar plates krāsu, caurumu vairs gandrīz nemaz nevar redzēt.

Viegli pagatavojams akumulātors.

Radio vsem. Nr. 8, 1929.

Akumulātors radioamatierim, kurš pašlaik sāk savas gaitas, ir diezgan bieži loti sāpīgs jautājums. Iegādāties gatavu akumulātoru dažam labam materiālu apstākļu dēļ, nav iespējami, jo vidēja labuma akumulātors maksā jau pāri par 30 latu un pagatavot to pašam (parasti sastopamā veidā) ir pārāk grūts darbs. Tādēļ arī varbūt dažs labs atmetis ar roku lampu aparātiem un palicis pie sava vecā kri-stāldetektora.

Bet, izrādās, ka var pagatavot akumulātoru nepieturoties pie parastā parauga, daudz vienkāršāki, pie kam šādi pagatavots akumulātors pilnīgi var aizvietot pirktu akumulātoru.

Pirkto akumulātoru galvenā pazīme ir tā, ka viņu plates (pareizāk sakot — plašu skeleti) ir pildīti ar aktīvu masu — porainu svīnu un svīna peroksīdu. Šī masa ir arī tas, kas traucē akumulātora pašpagatavošanu, jo tā viegli veļas ārā no skeleta, un tikai fabrikās ar ilgiem piedzīvojumiem un praktiskiem noslēpumiem var masu pietiekoši labi nostiprināt.

Rodās jautājums, vai nevar iztikt bez aktīvās masas, jo no akumulātora teorijas zināms, ka svīna peroksīds radīsies arī uz tīras svīna plates, ja akumulātoram laidīsim cauri elektrisku strāvu. Vaiadzētu nemt tā tad, vienkārši, divas svīna plates ielikt tās atšķaidītā sērskābē un laist šādam elementam cauri elek-

trisku strāvu. Viena plate tad pārkļātos ar tīri svinu, bet otra — ar svina peroksīda kārtīnu. Mums būtu akumulātors gatavs. Tas viss ir pareizi, bet tikai šāda akumulātora ietilpība būs ļoti maza, jo radusies svina peroksīda kārtīņa būs ļoti plāna, un tā ļoti ātri izlietosies. Šai nelaimei tomēr var līdzēt, palielinot abu plašu virsmu, un šī doma arī pielietota, pie šeit aprakstītā akumulātora konstrukcijas.

Akumulātora šķērsgriezums redzams 1. zīm. Viņa pagatavošanai vajadzīgs apalš stikla trauks, apm. 10 cm diametrā (Leklansē elementa trauks). Šīnī traukā, vidū, ievieto no svina (vai arī kāda cita materiāla, kuļu skābe nesaēd — piem., ebonīta) pagatavotu spoli A, uz kuļu uztīta apm. 1 mm resnā svina drāts. Drāts jātin tā, lai starp atsevišķiem tinumiem un tinumu kārtām būtu starpas, kuļās varētu iejet skābe, tādēļ tišanu var izdarīt apm. pēc šūniņspolu parau-ga. Šī svina drāts spole akumulātorā noderēs kā pozitīvais elektrods. Negatīvo elektrodu arī pagatavo no svina drāts, uztinot to valīgi uz cilindra, kuļa dia-

metram jābūt apm. par vienu cm lielākam par pozitīvās spoles ārējo diametru. Uz negatīvās spoles jāuztin drāts, apm. par $\frac{1}{3}$ vairāk kā uz pozitīvās. Kad drāts uztīta, spoli noņem no cilindra, un tādi dabūto tukšo svina drāts cilindri, apliek ap pozitīvo svina spoli. Lai negatīvai spolei būtu ciešāks saturs un lai tā neskārtos klāt pie pozitīvās, viņu trijās vietās aptver ar U-veidīgi izzāgētām ebonīta plaksnītēm B, (kuļas var izzāgēt no vecas gramofona plates).

Abas elektrodu spoles ievietojamas traukā, kā tas redzams zīmējumā, pozitīvā iekš negatīvās, un viņu drāts brīvie gali piestiprināmi pie pieslēgām G un H, kuļas iestiprinātas trauka vākā. Vāku var pagatavot no ebonīta vai arī labi parafinēta koka. Viņu vidū vēl bez tam var izurbt caurumu, skābes iepildīšanai, kuļu parasti aiztaisa ar ebonīta korķi.

Kad elektrodi novietoti un drāts gali pie vienoti pieslēgām, akumulātora trauku piepilda ar atšķaidītu sērskābi (22° Beaumé — jeb pašam pagatavojot, uz 100 svara dalām destilēta vai vārīta un atdzesēta ūdens 35 daļas koncentrētas sērskābes), tā lai tās līmenis būtu apm. 1 cm virs abām spolēm. (Lai pozitīvā un negatīvā spole būtu vienādā augstumā, zem pozitīvās var palikt ebonīta ripiņu E.)

Tad var stāties pie akumulātora formēšanas. Tam nolūkam vajadzīgs līdzstrāva s avots, kurš var dot ilgāku laiku 1—2 am-

pēru stipru strāvu. Tā kā tāda parasti amatieriem mājās nebūs, jāgatavo apgaismošanas maiņstrāvas taisnotājs, vai arī jāpainteresējas, vai kādam pazīstamam nav tāda ierīce. Vislabākais, protams, būtu, ja formēšanu varētu izdarīt kādā akumulātoru lādēšanas iestādē. Akumulatoram jālaiž cauri no pozitīvā uz negatīvo polu, (pieslēdzot strāvas avota „+“ polu pie akumulatora „+“ pola un „—“ pie „—“ pola) ap 1 amperu stipru strāvu tik ilgi, līdz no elektrodiem sāk celties uz augšu gāzes burbuliši (apm. pāris desmit stundu). Tad akumulātoru izlādē (pieslēdzot to, piem., kādai 2-voltu kyvēlampīgai) un atkal no jauna pielādē. Tā turpinot lādēšanu un izlādēšanu vairākas reizes, akumulātora kapacitāte kļūs ievērojami liela, gandrīz vēl lielāka kā akumulātoriem ar aktīvu masu.

Schēmas drāts apsudrabošana.


(Funk Magazin, Nr. 10. 1929.)

Radioamatierim, kas nodarbojas ar fotografiju, ir ļoti viegli pagatavot pašam apsudrabošanai schēmas drāti no vienkāršas vaļa drāts. Tam nolūkam kailo vaļa drāti (0,8—1 mm diametrā) ievieto stiprā sodā šķidinājumā (Na_2CO_3), noskalo tīrā ūdenī un tad ievieto apm. uz 1 stundu vecā, daudz lietotā fiksāžas šķidumā. Izņemot drāti ārā, tā būs pārkļājies ar plānu sudraba kārtīnu.

Neona lampa kā tīkla strāvas stabilizētājs.


(Radio für Alle, Nr. 11. 1929.)

Tīkla strāvas pārveidotāja spraiguma svārstības var stiprā mērā pamazināt, pieslēdzot paralēli uztvērējam vai pastiprinātājam neonlampu (1. zīm.). Kā zināms neonā lampā strāvas

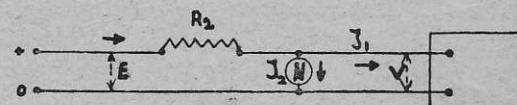

Zīm. 1.

stiprums ir proporcionels pieliktam spraigu-mam, viņas charakteristika tā tad ir taisna līnija (2. zīm.). Tā tad ja tīkla spraigums paaug-

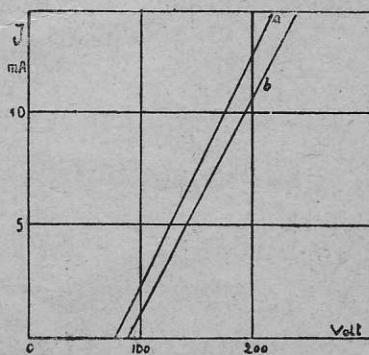

Zīm. 2.

stīnāsies, strāva caur neona lampu arī klūs lieķāka, un pateicoties tam strāvas impulss cauri pastiprinātājam tiks pavājināts (bufers).

Pretestības R_2 lielumu var aprēķināt sekošā kārtā: Ja E ir taisnotāja dotais spraigums, V — pastiprinātājam vajadzīgais spraigums, J_1 — strāva caur pastiprinātāja, J_2 — strāva caur neonlampu — tad spraiguma kritums pretestībā R_2 būs

$$R_2 (J_1 + J_2)$$

un tā tad

$$V = E - R_2 (J_1 + J_2)$$

Atrast J_2 arī var samērā vienkārši: No 2. zīm. pēc elementārās analitiskās ģeometrijas likuma, charakteristikas vienādojums būs

$$\frac{J_2}{-0,001 \cdot 7,5} + \frac{V}{75} = 1$$

(jo līnija krusto V asi pie 75 voltiem un J asi pie — 7,5 mA = —0,001 · 7,5 Amp.).

Tā tad

$$J_2 = \frac{0,1V - 7,5}{1000} \text{ amp.}$$


un $V = E - R_2 \left(J_1 + \frac{0,1V - 7,5}{1000} \right)$ volti

no kurienes $R_2 = \frac{E - V}{J_1 + \frac{0,1V - 7,5}{1000}}$ omu.

Divtīkļa lampiņa kā pentods.

(Radiojubitel Nr. 8. 1929.)

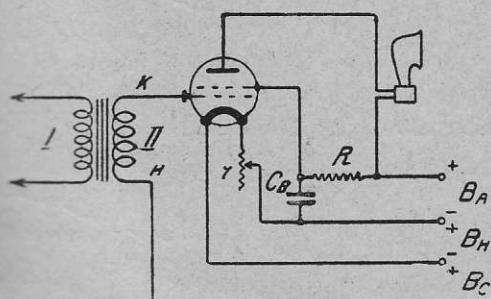Parasto divtīkļa lampiņu var pārvērst par moderno aizsargtīkļa lampiņu (vismaz par tās aizvietojumu) ja papildtīkļu, kuŗu pa-



rasti izlieto kā telpas lādiņa aizsargu un pieslēdz pozitīvam spraigumam, izlieto kā isto tīkļu, bet isto tīkļu pieslēdz augstam pozitīvam spraigumam.

Pateicoties tam lampiņas pastiprināšanas

faktors palielināsies un no tās varēs zināmos gadījumos dabūt daudz labākus rezultātus, kā ar parastu divtīkļu lampiņu telpas lādiņa sa- slēgumā. It sevišķi noderīga šāda lampiņa ar apgrieztiem tīkļiem izrādās zemfrekvences pastiprinātājā, kur tā dod labākus rezultātus par daudzām vientīkļu lampiņām.

Šāda pastiprinātaja schēma redzama 1. zīm. Aizsargtīkļu cauri pretestībai R (70000—80000 omu) pieslēdz pie anodsprai-guma avota pluspolu, lai šim tīkliņam būtu nedaudz mazāks spraigums kā anodam. Konden-sātors C ievietots, lai nelaistu uz aizsargtīkli-ju anodstrāvas svārstības, lai šī tīkļa sprai-gums būtu pastāvīgs.

Vienīgais trūkums ir vajadzīgais augstais spraigums — apm. 200—250 volti. Tādēļ apa-rāts lietojams gandrīz tikai ar tīkla pieslēgumu.

Cik augsti krievu amatieri vērtē savu radio žurnālu.

Krievu „Radiojubitel'a“ š. g. septembrā Nr. ievietota šāda vēstule:

„Lai papildinātu žurnālu „Radiojubitel“ komplektu man vajadzēja dabūt 1924. g. 2. numuru. Ievietoju piezīmi „Radiojubitel'a pa radio“ un 2—3 nedēļu laikā saņēmu pāri par 10 piedāvā-jumu.

No viņiem lieku reizi pārliecinājos cik dār-gi biedri vērtē „Radiojubitel'u“.

Atsūtītie piedāvājumi šādi:

... varu apmainīt 1924. g. 2. numuru pret ... 20 amp. stundu kvēlakumulatoru.

... pret skaļruni „Rekord“.

... pret 2 lampiņu uztvērēja sastāvdaļām (Nav tikai aizrādīts vai ar baterijām, vai bez.)

... pret tīkla anoda strāvas taisnotāju un t. t.

Izrādās tomēr, ka vēstules autoram tas liekas par daudz. Tālāk viņš raksta:

„Tas bija līdz žurnāla jubilejai! (Š. g. augustā „Radiojubitel'am“ bija 5 gadu jubileja. Ref.) Kas būs tagad pēc jubilejas? Žurnāla vērtība taču ir pieaugusi.

Lieku priekšā turpmāk par iztrūkstošiem žurnāla Nr.Nr. pieprasīt:

- 1) Translacijs mezglu ar 2500 pieslē-gumiem.
- 2) 10 kilovatu išvilņu raidītāju.
- 3) Spēcīgu radiofona raidstaciju — ap-mēram tādu kā VCSPS u. t. t.“

Ar nākošo numuru sāksim jaunu nodaļu „lesācējiem“

Visjaunākās konstrukcijas RADIO aparātus, skaļruņus
un visus piederumus lielā izvēlē piedāvā

Kr. Barona ielā 3 **Graumanis un dēli**
Vislētākās cenas.


Tālr. 3-4-9-9-0.

Daju nomaksa.

JAUTĀJUMI un ATBILDES

V. Kliešmetam, Varmierā.

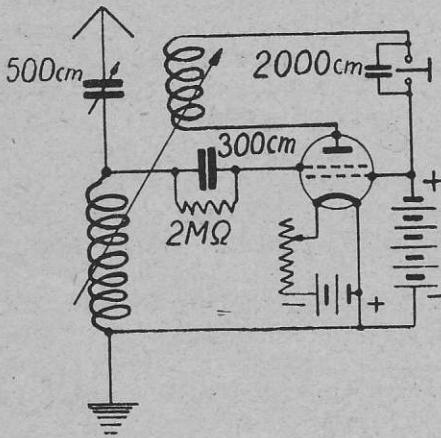1. Ar divtīkļu lampu, telpas lādiņa saslēgumā, labākā gadījumā varēs dzirdēt tik pat labi, kā ar pārasto vinentīkliņu.
2. Philipsa lampiņu A141 var lietot Jūsu dotā schēmā.
3. Otrā tīkliņa (telpas lādiņa) skrūvīte jāpievieno pie anodbaterijas + pola. Sk. schēmu.



4. Laikam gan ar A109 varēs dzirdēt labāki.
5. Galvas telefonos pie labas āra antenas ar divtīkļu lampiņu varēs dzirdēt visas lielākās Eiro-pas stacijas.
6. Lietojot divtīkļu lampiņas, ekspluatācijas izde-vumi samazinājas uz diezgan dārgās anodbate-rijas rēķina.

A. B. Stendē.

1. Elektrisks lauks ir telpa, kurā darbojas elektriski spēki, bet magnētisks lauks — telpa, kurā darbojas magnētiski spēki. Sīkāki paskatāties kādā fizikas mācības grāmatā.

2. Vakuums ir telpa, kurā nekādas vielas (tā tad arī gaisa) nav.

3. 4. Pagājušā numurā apskatītā zemfr. vienlamp. pretestības pastipr. rezultāti ar divtīkl. l. nav tik labi kā ar vinentīkļu lampiņu, tādēļ arī schēmu neievietojām.

5. Par Rīgas radiofona stacijas jaudu un viņas pa-lielināšanu sk. inž. A. Auziņa rakstu šīnī numurā.

Radioabonentam 9711. Rīgā.

1. Pēc mūsu uzskatiem ar parastām divtīkļu lampiņām (telpas lādiņa saslēgumā) nevar sasniegt tādus rezultātus, kā ar vinentīkļu lampiņām. Turpmākošos žurnāla numuros ievietosim arī rakstus par aparātiem ar šīm lampiņām.

Mums nav bijusi izaugsme tuvāki iepazīties ar „Dakitrona” uzbūvi tādēļ pagaidām Jums nekādus paskaidrojumus dot nevaram, jo par sludinājumā ievietotām ziņām nekādu atbildību neuzņemamies. Griežaties dēļ pa-skaidrojumiem A. Vitta veikalā.

J. Baronam, Liepājā.

Lai pārbūvētu Jūsu aparātu pēc pārlabotās Rein-arca schēmas, tas jāatstāj kāds bijis, tikai starp anodu un katodu (kvēldiegus) jāieslēdz papildkondensātors. Nedomājam tomēr ka rezultāti būs tik pat labi, kā ar vinentīkļu lampiņām.

Isvilņu amatierim-iesācējam, Bauskā.

Atbildes uz Jūsu jautājumiem atradīsīt īsvilņu nodalā.

J. Medīnam, Rīgā.

Latviešu valodā par radiotehnikas pamatiem ir iz-dotas sekošās grāmatās.

1. Inž. Martinsona „Radio“. Vadonis uztvērēju aparātu izbrašanā un lietošanā.
2. Inž. Asara. Radiotelegrafs un radiotelefons.
3. Scott-Taggarta. „Radio visiem“ un „Kas ir radio?“ Doc. Fr. Gulbja redīgējumā.

R. Biezajam, Rīgā.

Jūsu trīslampiņu uztvērēja kvēlei var lietot slapjos elementus, saslēdzot trīs elementus rindā. Elementus nemt pēc iespējas lietus, jo pretejā gadījumā viņi ātri izlietosies, jo Jūsu aparāta pēdēja lampā prasa diezgan stipru kvēlstrāvu.

A. Kalniņam, Strenčos.

1. Pretestības pastiprinātāju ar divtīklīna lampiņu pie Jūsu aparāta neietiecam. pamēģiniet uzbūvēt pasti-prinātāju ar parastu lampiņu.

2. Ar vienlampiņas pastiprinātāju droši vien varē-sit dzirdēt skaļruni.

3. Skalrunim ,kas aprakstīts pagājušā numurā, no-dej ikkura labas konstrukcijas virsmas skalruna galviņa.

Radioamatierim D. Liepājā.

Par dinamiskiem skalruniem sniegsim plašāku ap-rakstu nākošos žurnāla numuros.

A. R. Rīgā.

1. Pagājušā numurā aprakstītam skalrunim vaja-dzīga virsmas skaļruna skaņas galviņa, kuŗu var dabūt kuŗā katrā radioveikalā.

2. Vienlampiņas pretestības pastiprinātājam, kas aprakstīts pagājušā žurnāla numurā var nemt kuŗu katru lampiņu ar pietiekošu emisiju, piem. A 415.

Iesācējam A. L. Liepājā.

Gadījumā, ja lampiņas Jūsu uztvērēja ir kārtībā (nav kurlas) vaima var vienīgi būt tā, ka nav pietiekoša rege-nērācija. Tas var būt divu iemeslu dēļ: vai nu audiona anodsprāgums dota lampiņai (+ 30 V), ir par mazu, vai arī, kas vairāk ticams, regenerācijas saites spoļe ir pieslēgti nepareizi. Pārmainiet pievadus pie šīs spoļes spoļu. Pamēģiniet arī antenu pievienot tam tīklinā spoles pieslēgam, kas ļet uz tīkliņa kondensātoru, iz-slēdzot tā tad antenas spoļi, kuŗu var pilnīgi izņemt. Rezultāti būs droši vien labāki.

J. Kalniņam, Cesvaines pag.

Vienā no tuvākiem žurnāla numuriem tiks ievietots aparāta apraksts ar schēmu līdzīgu Jūsu iesūtītai.

S. Lukam. Kalncempju pag.

1. Zemes vada plates apkaisīšanai ar sāli diez vai kāda praktiska vērtba ir, vienīgais praktiskais labums no tam ir varbūt tas, ka sāls pievelk zemes mitrumu un tā tad tura plati ilgāku laiku mitru.

2. Detektora ipašības piemīt zināmā mērā loti daudzām vielām, starp tām arī varbūt cukuram.

3. Zemes antena der tikai vairāklampiju aparātam.

Abonentam A. P. Rīgā.

1. Pagājušā numurā ievietotā zemfrekvences pretestības pastipr. aprakstā jau minēts, ka viņš strādā labi arī nie parastiem 60—80 voltiem. Tā tad nav nepieciešams dārgā 150—180 voltu baterija.

2. Vienlampiju pastipr. ar tīklstrāvas pieslēgumu aprakstīsim kādā no nākošiem žurnāla numuriem.

3. Skalruna aprakstā pag. numura 41. 1. p. zīm. 2. augšā jābūt skaitlim „300“.

N. Dzenim. Daugavpilī.

1. Var lietot dažādu firmu attiecīgus lampiju tipus. No „Telefunken“ un „Philips“ lampīnām piemērām var lietot sekošas:

V₁ — RENS 1204 un E 442.

V₂ — REN 1104 vai RENZ 1104 un E 424.

V₃ — REN 1104, RENZ 1k04 vai REN 2704 un E 424.

V₄ — REN 2204 un B 443 vai C 443.

2. Dažādo anodspraigumi un tīklīnu priekšspraigumi lielumi atkarājas protams no tīkla dalā ievietotām pretestībām, kuras izvēlētas tā, lai spraugumi būtu vienmēroti attiecīgām lampīnām. Lietojot līdzstrāvas kvēli, spraugumi ir apmēri: +B₃ — 150—200 Volti. +B₂ — 100—150 V. un +B, druscin mazāk. Var būt arī mazāki spraugumi, to der izmēģināt. Tas pats sakāms par tīklīna priekšspraigumiem.

3. Aparāts ir pietiekoši selektīvs, arī uz īsiem vilniem (nrotams ne uz īstiemi īsiem vilniem).

4. Trīs pirmās Jūsu lampīnas derēs, vienīgi pēdējā pakāpē būs jānem kāda no augšā minētiem.

5. 250 cm kondensātoram CR var izrādīties par mazu un Jūs nedabūsiet pietiekošu regenerāciju. Tādēļ labāk nemiet 500 cm.

A. Rozentālam. Madonā.

Jūsu piesūtītā negadina schēma ir laba, droši ar to dzirdēsit. Vienīgais to varētu vienkāršot, atmetot saites spoli ar kondensātoru, jo pie negadines pietiekošu

regenerāciju var dabūt regulējot kvēli. (Tādēļ katrā ziņā jānem kvēleostāts ar sīkregulējumu.) Philips A 441 der šajā schēmai. Ja vēl kādas neskaidrības, lūdzam atrakstīt.

H. L.

Vai skalrunis ieslēgts pareizi, par to var pārliecīnāties sekoši: skalruni noregule uz viņa vislielāko skalumu (lai tas gandrīz jau sāk plerkšķēt, enkuram vai membrānai atduroties pret magnētiem). Ja tagad pārmainot polus, skalrunis sāk plerkšķēt, iepriekšējais pieslēgums nav bijis pareizs.

J. Ribakam, Rīgā.

1. Žurnāla „Radioamatieris“ Nr. 1 aprakstītā 4-lampiju tīkla strāvas aparāta var nemēt, protams, dažādu fabriku lampīnās. Orientēšanai minēšu tikai attiecīgās „Telefunken“ un „Philips“ lampīnās:

Pirmais lampīns: RENS 1204 un E 442

Otrā lampīns: RENZ 2104 un E 424

Trešā lampīns: RENZ 2104 un E 424

Ceturtais lampīns: C 443

vai B 443.

2. Var nemēt vibrējošus pamatus, bet nepieciešami tas nav.

3. Skārda materiāls šāsijai daudz nekrīt svarā, var nemēt dzelzs vai arī aluminija skārdu.

4. Zemfrekvences transformātors attiecība ir 1:4.

5. Tīkla transformātors jādod pagatavot pēc do tiem datiem kādā darbnīcā (M. Liepiņš, Brīvības ielā 126). Tā tas iznāks daudz lētāk, kā gatavi pirkts. Droseli arī var dot izgatavot, var arī to nopirkt gatavu. Tai jābūt vismaz ar 30 H pašindukcijas.

6. Tīkla schēmā ar S apzīmētās tīkla strāvas izslēdzējs un ar U — pārslēdzējs, ar kuru var transformātoru pārslēgt, lai viņa primāro tinumu varētu pievienot vai nu 110 vai 220 voltu maiņstrāvas tīklam. Ar „cuprox“ apzīmētām ligzdiņām var pieslēgt kuproksa taisnotāju, ja grib arī taisnot kvēlstrāvu.

7. Ar GD apzīmētās ligzdiņās var ieslēgt gramofona elektrisko skānu noņēmēju, ja grib aparātu izlietot arī gramofona mūzikas reprodukcijai skalruni. LS ir skalruna ligzdiņš.

8. CT ir 2000—5000 cm liels.

9. Var, protams, C₁ un C₂ ar atsevišķām skalām, tas ir drošāk.

10. Savienojumi velkami pēc iespējas īsi, tomēr daudz maz pieturoties pie 14. zīm.

Redakcijas pastkaste.**Amatierim Z. E.**

Jūsu rakstu „Vienkāršs un lēts anodaparāts maiņstrāvas tīklam“ ievietosim kādā no nākamiem žurnāla numuriem. Būtu vēlams ja Jūs atsūtītu aparāta fotouzņēmumu.

R. V. Vēberam. Rīgā.

Lūdzam atsūtīt sīkākus datus un zīmējumus par Jūsu „pārlabotā“ neitrodīna uztvērēja spōlēm un ja iespējamām arī aparāta fotouzņēmumu.

V. Ivanovskim. Rīgā.

Par nožēlošanu Jūsu rakstu saņēmām par vēlu un

tādēļ nevarējam to ievietot šīnī numurā. Lūdzam to mēr atsūtīt arī aparāta fotografiju. Rakstu ievietosim decembra numurā. Aprakstat arī citus Jūsu būvētus aparātus. Tuvākā nākotnē lūdzam kāda aparāta aprakstu ar aizsargtīkliņa lampīnu (augstfrekvences pakāpē).

S. Lukam. Kalncempju pag.

Jūsu pārējos rakstus par nožēlošanu nevarējam izlietot.

„Radioamatieris“ № 1 saturs.

Priekšvārds / Radioamatieru kustības patreizējais stāvoklis / Elektrona autobiografija / Aizsargtīkliņa lampīnas / Pasaules telpas atbalss / Moderns četrlampiju tīklstrāvas uztvērējs / Vienkāršs vienlampīns zemfrekvences pretestību pastiprinātājs / Divlampīnu uztvērējs 50—200 metru garīem vilniem / Fotochronika: Cepelina pasaules lidojums u. c. / Vai varam sākt jau domāt par aparātu būvi televizijai? / Fotoelektriskais efekts / Kas jāzīmē par akumulatoru / Lampīnu salidzinātājs (Komparātors) / Dubults lampīnu turētājs / Sneidera kausa izcīņa Jauns kuģu propellera veids / Skaņu filma / Amerikā nāk cienā mazie aizsargtīkliņa lampīnu / Vienkāršs skalrunis / Vienkāršs angstfrekvences pastiprinātājs ar aizsargtīkliņa lampīnu / Trīslampīnu uztvērējs ar variometriem / Selekktīvs vilufiltrs / Pārlabots Reinarca uztvērējs / Tautu savienības koncerts / Austrijā atlauta išvilkhu raidīšana / Labas izredzes amatieriem / Vāršava rāditājs paaugstina jaudu / Austrumi modernizējas / Internacionāla radiokonference / Radio vada aeroplānus / Televīzija dabīgā krāsās / Maskava uzstāda rekordu / Atsauksmeš par Rīgas raidstaciju.



CHRONIKA

Prāga izbūvējās.

1930. gadā paredzēts Prāgas raidstacijas enerģiju palielināt uz 60 kW, lai būtu iespējama ar detektoru uztveršanu 150 klm. radiusā. Staciju projektē pārnest uz kādu 30 klm no pašas Prāgas attālu miestīnu, lai Prāgā būtu iespējama arī tāluztveršana. Staciju būvēs tā, lai jaudu viegli varētu palielināt vēl uz 120 kW.

Hagas radiokonference.

Hagas radiokonferencē viss darbs bija sadalīts četras komitejas: organizācijas k., jēdzienu noteikšanas un normalizācijas k., kopdarbības k. un radioeksploatācijas k. Konferencē piedalījās 80 delegāti no visām pasaules malām.

Organizācijas komisija starp citu nolēma nākošo konferenci noturēt 1931. gadā Kopenhagenē.

Normalizācijas komisijā viens no galveniem jautājumiem bija raidītāju jaudas apzīmējuma normēšana, jo tagad bieži viena stacija jaudu mēra tā, otra citādi.

Pieņema par jaudas normali raidītāja antenas nesejstrāvas jaudu pie vislielākās modulācijas, kas vēl nerada kroplojumus. (Pie šī apzīmējuma pieturas jau tagad lielākā daļa raidstaciju)

Tālāk, pārrunājot jautājumu par vilņu klasificēšanu, pieņema sekošu sadalījumu:
 garie vilņi līdz 100 kHz (3000 m)
 videjtie vilņi līdz 1500 kHz (200 m)
 robežvilņi līdz 6000 kHz (50 m)
 īsie vilņi līdz 30000 kHz (10 m)
 loti īsie vilņi pāri par 30000 kHz (zem 10 m)

Attiecībā uz amatieru raidītāju atļaušanu nolēma noteikšanu par to atstāt atsevišķām valstīm.

Konferencē tika mēgināts arī noteikt raidītāju maksimālo enerģiju. Pagaidām pieņema rezolūciju ka maksimāla enerģija raidītājiem no 200—545 m nosakāma uz 100 kW. Šis ierobežojums neatniecas uz gaļo vilņu raidītājiem un nemot vērā viņas ģeografiskos apstākļus, arī uz Padomju Krievijas stacijām.

Francija.

Francijā paredzēts izbūvēt četrus jaunus specīgus raidītājus Lionā (15 kW) Strasburgā

(15 kW), Bordo-Lafayettā (30 kW), un Lillē (12kW). Pirmie trīs raidītāji jau ir būvē un būs gatavi 1930. gadā.

Radio-Paris raidstacija uzņemusi savā programā arī bilžu pārraidīšanu.

Krievijā pāri par 500 raidamatieru.

Padomju Krievijas valdība neliek nekādus šķēršļus amatieriem raidītājiem un pat mēģina visādi ieinteresēt amatierus šām darbam. Tādēļ arī pēdējos mēnešos legalo amatieru raidstaciju skaits ir tālu pārsniedzis 500.

Raida ar 7 cm vilņu garumu.

Pēc dažām ziņām (kurās gan vēl nevar pilnīgi apstiprināt) krievu profesoram Protovam, Nižņi-Novgorodas radiolaboratorijā izdevies ar 7, 12 un 13 cm gariem vilniem (!) pie tikai 20 vatū jaudas, pārvarēt vairāk tūkstošu kilometru lielus atstātumus.

Eiropa uzsāk televizijas raidīšanu.

Pašlaik notiek televizijas raidīšanas pirmie mēģinājumi Londonas un Berlines raidstacijās. Londona raida pēc Bairda sistēmas, parasti pēc plkst 24 pagaidām vēl stipri neregulāri.

Berlinē televizijas raidīšana notiek parasti no 9—10 un 13—13,50, pie kam tiek noraiditi nekustoši un kustoši priekšmeti un filmas. Pēc dažām ziņām Vācijā esot jau ap 30 televizijas uztvēreju.

Vēlreiz jāuzsver, ka tie ir tikai mēģinājumi, par regulāru raidīšanu vēl nevar domāt.

Redakcijai piesūtīts:

A./S. FOTO - RADIO - CENTRALE.
A. LEIBOVICS, RĪGĀ, KR. BARONA IELĀ 2,

Radio katalogs 1930. g.

Satura ziņā tas ir loti plašs un vispusīgs, ar elegantu ārieni — plašākais šāda veida katalogs Latvijā. Uz pieprasījumu tiek piesūtīts mājās par velti.

Klūdu izlabojums:

62. lpp. Leibovics sludinājumā vārda „Engel“ vietā jālasa „Engel“.

Redaktors: L. U. asistents R. Siksna.

Atbildīgais redaktors: A. Baltakmens.

Grāmatu spiestuves kooperatīvs „GRĀMATRŪPnieks“
 Rīga, L. Pils ielā 14, tālr. 29914 ✪ Pieņem dažādus drukas darbus ✪ Cenas mērenas ✪ Darbs glīts

Kvantitāte un kvalitāte

Tas ir tas ko paģēr no gala lampas. Kvantitātes vien nepietiek, viņu uzskatija par galveno tikai radiofona pašos pirmos gados. Bet no otras puses, arī ar kvalitāti vien nekas nav panākts, jo tad taču varētu klausīties tikai telefonos. Pēdējos gados visa radioindukcijā nodarbojas ar jautājumu, kā saistīt „kvantitāti un kvalitāti“ radiolampiņā, pārlabot viņas iekšējo būvi.

Arvien ātrākā tempā sekoja viena otrai pārlabotas labākas augstfrekvences lampiņas, labākas audiona lampiņas un labākas gala lampiņas. Gala lampiņu stāvums tika ievērojami palielināts, kas protams, deva kā kvalitāti, tā arī kvantitāti. Dziļi un rūpīgi pētījumi par gala pastiprināšanas problēmu, kas pēdējos gados izdariti, rāda, ka tālāki kvantitātes un kvalitātes uzlabojumi iespējami tikai radot pilnīgi jaunus pamatprincipus, jo parastam lampiņu konstruktīvam izvedumam ir principiels trūkums, kurš paralizē visus uzlabošanas mēģinājumus līdzšinējā celā.

Vispār pazīstama prasība, ko uzstāda ideālai reprodukcijai, skan sekoši: visu skaņas frekvenču vienmērīga reprodukcija. Ja starp gala lampiņas tikliņu un kvēldiegu rada mūzikas maiņspraigumus, kas atbilst šim ideālam (un mēs, faktiski, no šī ideāla neesam vairs tālu), tad gala lampiņai jārūpējas par to, lai šie ideālie tikliņa maiņspraigumi tiktu arī pārvērsti ideālās anoda maiņstrāvās.

Un no tā, pie tagadējas lampiņu konstrukcijas, mēs diemžēl esam vēl diezgan tālu. Tam par cēloni ir tas, ka anodkontūrā ieslēgtam skaļrunim, pie katras skaņas frekvences, ir cieta impedance.

Tā tad pie katras frekvences caur skaļruni plūdis citāds strāvas stiprums, kas, protams, kavē vienmērīgu reprodukciju visā skaņu diapazonā. Aprēķini rāda, ka šī parādība

it sevišķi lielā mērā nāk priekšā pie augstiņiem toniņiem. Normālās konstrukcijas gala lampiņām ir tendence pastiprināt vairāk zemos tonus uz augsto tonu rēķina. Līdz pat pēdējam laikam zemo tonu labai reprodukcijai piegrieza ļoti lielu vēribu un kā sekas no tā — augsto tonu labas reprodukcijas nozīmei pagāja garām, kaut gan augsti toni pie saprotamas runas un dabīgas mūzikas reprodukcijas spēlē tikpat lielu lomu. Runas skaidrība un mūzikas instrumentu dabīgā nokrāsa atkarājas no tā, cik lielā mērā reprodukcijā nāk iekšā augstie toni. No tā redzams, ka runāt par tālākiem pārlabojušiem kvalitātes un kvantitātes ziņā var tikai tad, ja izdodas konstatēt gala lampiņu, kurai nav tendence izcelt zemās frekvences. Un tiešām, ir arī konstruēta gala lampiņa, kas atbilst šai prasībai. Tā ir nesen izlaistā „pentode“ jeb piecelktrodai lampiņa. Tomēr labākā augsto tonu reprodukcija nav vienīgā pentodes priekšrocība. jo arī skaņas stiprums pie viena un tā pāša anoda spraiguma ir ievērojami lielāks kā parastai gala lampiņai un, pie tam, to var sasniegt jau pie daudz mazākā tākliņa priekšspraiguma. Tas tā tad nozīmē, ka vajadzīgs mazāks priekšpastiprinājums, un tādēļ, lietojot labas lampiņas un labu zemfrekvences transformātoru, divu zemfrekvences pastiprinātāju pakāpju vietā var pilnīgi iztikt ar vienu.

Loti bieži, populāros rakstos, kuŗu autori pilnīgi neizprot diezgan sarežģito pentodes darbības veidu, lasītāji tiek vesti uz nepareizām domām, ka pentode dod gan lielāku skaļumu, bet ka toties reprodukcijas kvalitāte ir sliktāka.

Ar augšējām rindiņām mēs gribējām parādīt, ka pentode, pirmā un galvenā kārtā, uzlabo reprodukcijas kvalitāti un tikai kā tālākas priekšrocības mināmas viņas lielākais skaļums un lielākā jūtība.

Jauna gala lampiņa.

Visu skaņu vienmērīga reprodukcija.

Pēdējos gados radiotehnika spraudusi sev par mērķi uzlabot līdz pašai pilnībai telefonijas reprodukciju.

Daudzus skaņu kroplojumu iemeslus var jau novērst pateicoties tagad dabonamiem patiesi labiem zemfrekvences transformatoriem

No visiem problēmiem, kas stāv celā idejalai reprodukcijai, līdz šim visgrūtāk bija atrisināms jautājums par augsto tonu reprodukciju, jo normālas gala lampiņas kopā ar normālu skaļruni dod ļoti vāju un nepietiekošu augsto frekvenču reprodukciju. Šī iemesla dēļ mūzika skan skārdaini un dobji, un arī runas skaidrība cieš no tā. Šai parādībai cēlonis ir tas, ka skaļruna pretestība maiņstrāvai pie augstiem toniem ir daudz lielāka kā pie zemiem. Ja nu tagad gala lampiņas iekšējā pretestība ir mazāka, tad, acīmredzot, strāvas stiprums caur skaļruni ir pie augstiem toniem ievērojami ma-

zaks kā pie zemiem; un tas pats sakāms arī par reprodukcijas skaļumu.

Šo trūkumu var novērst, dodot gala lampiņai tik lielu iekšēju pretestību, ka tā vairākkārt pārsniedz skaļruna maiņstrāvas pretestību.

Gala lampiņai pie tam, tomēr, jādod arī pietiekoši liela enerģija. Šo grūto jautājumu ir izdevies atrisināt trīstikliņu lampiņās, jeb pentodēs.

Šīs lampiņas ir pārākas par normālām gala lampiņām ne tikai kvalitātes ziņā, bet tās dod pie tā paša anodsprāguma un ievērojami mazāka priekšpastiprinājuma daudz skaļāku reprodukciju.

Ar šīm lampiņām sasniegtais pastiprinājums ir tik liels, ka aparātā pilnīgi var atmest vienu zemfrekvences pastiprinātāja pakāpi.

Radioamatierim un ikku ļam radiodraugam šīs lampiņas, kurās savieno sevi kvantitatīvi kvalitāti, ir izdevīgas arī ar to, ka viņas var ievietot ikku ļā uztverošā aparātā, to nemaz nepārveidojot.

Gala lampiņas.

Zemfrekvences pastiprinātājos priekšpastiprinātāja lampiņa pastiprina tikai viņas tīkliņam pievadītos zemfrekventos maiņsprāgumus. Šai lampiņai nav jādod lielas enerģijas, tai jāsedz tikai zudumi zemfrekvences transformatorā.

Pavisam citādi uzdevumi jāveic gala lampiņai. Šai lampiņai ir jādod jau enerģija. Bez skaļruna zudumiem, tai jādod enerģija mūzikas un runas pārvēršanai gaisa svārstībās. Jo skaļāku vēlas reprodukciju, jo lielākai ir jābūt enerģijai, ko no lampiņas var iņemt.

Loti bieži sastopami uzskati, ka gala lampiņai vajagot varēt pārstrādāt viņai pievadītos tīkliņa maiņsprāgumus, tas ir, ka lampiņas tīkliņa darbības telpai jābūt lielai. Tomēr šis uzskats nav pareizs. Galvenā nozīmē nepiekritīt pievadītā maiņsprāguma lielumam, bet mums vispirms jānoskaidro ko mēs gribam sasniegt. Parasti mēs gribam reproducēt mūzikai vai runu nekroploki un pietiekoši skaļi vienai vai, lielākais, divām istabām Lielākas prasības, parasti, neuzstāda. Tā tad, jāiegādājas lampiņa, kas to var veikt. Noskaņojot uztverošo aparātūru mūziku, tad dabon vajadzīgā skalumā. Ja mūzika ir pārāk skala, skaļāka kā vēlams, tad to var padarīt klusāku noskaņojot aparātu. Tā tad, te mēs regulējam gala lampiņai pieva-

dīto enerģiju vadoties no reprodukcijas skaļuma. Mēs tā tad, nejautājam, vai lampiņa var pārstrādāt viņai pievadītos sprāgumus, bet gan, vai mūzika ir pietiekoši skaļa un laba, un tas ir taisni pretējais.

Pieņemsim ka mums ir dažadas gala lampiņas, kurās tomēr var visas dot vienu un to pašu maksimālo daudzumu nekroplotas enerģijas. Tad lielākais nekroplotais skaņas stiprums būtu visām vienāds. Tādā gadījumā pirmais tālākais jautājums būtu: „Pie kurās gala lampiņas šo skaļumu var sasniegt ar vismazāko tīkliņam pievadītā maiņsprāguma liebumu?“ Jo šai lampiņai tad nevajadzēs zemfrekventas svārstības iepriekš tikdaudz pastiprināt, kā citam, lai sasniegtu tos pašus rezultātus.

Tā, pie Philips B 403, pie 150 V anodsprāguma ir vajadzīgs 21 Voltu liels tīkliņa maiņsprāgums, lai sasniegtu maksimālo nekroploto izejas enerģiju. Turpretim, pie Philips B 405 pietiek jau ar 12,7 V, lai dabūtu tikpat lielu maksimālu nekroplotu izejas enerģiju. Tā kā maksimālā nekroploča izejas enerģija abām lampiņām ir vienāda, pie B 405 nevajaga tik lielu iepriekšēju pastiprinājumu. Vēl izdevīgāki apstākļi ir pie B 443. Šai lampiņai ir vajadzīgi

tikai 10,6 V tīkliņa maiņspraiguma, lai tā dotu maksimālo energiju, tā tad — tieši pusi no tā sprauguma, kas ir vajadzīgs B 403. Lietojot B 403, iepriekšējam pastiprinājumam jābūt divreiz lielākam kā pie B 443 un 1,7 reiz lielākam kā pie B 405, lai sasniegtu to pašu skaļumu.

Kas ir pentode?

Vārds pentode, ko lieto lai apzīmētu radiolampiņu ar sevišķām īpašībām, ir cēlies no grieķu vārdiem „penta“ (pieci) un „hodos“ (ceļš).

Pentode tā tad nozīmē — piecēļu lampiņa. Pretēji citām lampiņām, piem. parastai lampiņai (triode), un divtīkliņu lampiņai (tetrode), pentodē var izšķirt piecus strāvas kontūrus (ceļus): kvēlkontūrs, vadtīkliņa kontūrs, aizsargtīkliņa kontūrs, kontūrs ar tiešo tīkliņu un beidzot — anodkontūrs.

No tā rodās priekšstats ka pentodei jābūt ārkārtīgi komplikētam aparātam. No ārienes tomēr šī lampiņa atšķiras no parastām radio-lampiņām tikai ar atsevišķu pieslēga skrūvi pie lampiņas pamata. Šī skrūve jāsavieno ar anodsprauguma pozitīvo polu. Pašu lampiņu var lietot ikkuŗā radioaparātā.

Bieži dzird apgalvojumu, ka lielo atradumu laiks radiotehnikā jau pagājis. Ar to parasti domā, ka ir pagājis to atradumu laiks, kuri

lietojot modernu gala lampiņu, kā piem. Philips B 443, tā tad var ietaupīt pastiprinājumu, ko var izlietot piem. aparāta selektivitātes palielināšanai. Dažos gadījumos var pat ietaupīt veselu zemfrekvences pastiprinātāja pakāpi.

Kas ir pentode?

lauzuši ceļu tālākai attīstībai, bet kuri atrasti bieži vien laimīgas sagadīšanās dēļ. Šim laikmetam arvien seko periods, kurā pastāvotie atradumi tiek tālāk izveidoti un paplašināti, turroties pie noteikta plāna.

Tā arī pentode ir radusies kā plānveidīga laboratorijas darba rezultāts. Viņa ir radio-tehniku aizvīrziņi lielu soli uz priekšu.

Pentode kā gala lampiņa, vispirmā kārtā, dod reprodukcijas kvalitātes uzlabojumu, it sevišķi augstāko tonu diapazonā. Dabīgai reprodukcijai tas ir no ārkārtīgi liela svara.

Bet, bez tam, šī jaunai lampiņai ir arī citas priekšrocības: viņa, var pie viena un tā paša anodsprauguma, dot daudz lielākas energijas kā normālās gala lampiņas, pastiprinājums ar šo lampiņu ir tik liels, ka var pat atmest vienu zemfrekvences pastiprinātāja pakāpi.

Tādēļ nav nekāds brīnumis, ka visos patiesi modernos radiouztvērējos kā gala lampiņu lieto tikai pentodi.

Kādēļ parastā gala lampiņa nevar dot ideālu reprodukciju.

Pēc vispār lietotas metodes, radiolampiņu īpašību aprēķināšanai, lampiņu var pieņemt par maiņstrāvas generātoru, kuŗa elektrodzinēj-spēks ir g. Vg. (reizinājums no lampiņas pastiprināšanas faktora un tīkliņa spraugumā) un kuŗa iekšējā pretestība ir Ri.

Pateicoties šādam vienkāršojumam ir iespējams ļoti ātri un viegli izdarīt aprēķinus, kuŗi cel gaismā daudz svarīgu faktu.

Ja mēs anodkontūrā ieslēgtā skaļuma impedanci (maiņstrāvas pretestību) apzīmēsim ar Z un neņemsim vērā skaļruna un anodsprauguma avota omisko pretestību, tad pēc Oma likuma anodkontūrā plūstošās strāvas intensitāte būs

$$i_a = \frac{g \cdot V_g}{R_i + Z}$$

No šejienes redzams ka caur skaļruni plūstošās maiņstrāvas stiprums ir atkarīgs no skaļruna impedances.

Bet skaļuma impedance ir ļoti mainīgs liebums un pie augstām frekvencēm tā ir daudz lielāka, kā pie zemām, tādēļ, pēc formulas spriežot, strāvas stiprums pie augstiem toniem būs daudz mazāks kā pie zemiem, un tā kā strāvas stiprums noteic arī skaļumu, augstāko tonu reprodukcija būs vājāka kā zemo tonu reprodukcija.

Nepieciešama liela iekšēja pretestība.

Tā kā skaļruni ar pie visām frekvencēm vienādu impedanci līdz šim vēl nav izdevies pagatavot, atliek tikai otrā iespējamība. Maiņstrāvas stiprums šīnī gadījumā būs (impedanci var neņemt vērā, jo tā, salīdzinot ar Ri, ir maza):


$$i_a = \frac{g \cdot V_g}{R_i} = S \cdot V_g \text{ jo } \frac{g}{R_i} = S = \text{lamp. stāvumam.}$$

Iz skaidrs, ka tā saūc. strāvas stipruma frekvences atkarību var novērst tikai divējādi:

- a) konstruējot skaļruni, kuŗa impedance ir vienāda visām skaļas frekvencēm, un
- b) konstruējot gala lampiņu, kuŗas iekšējā pretestība Ri, salīdzinot ar skaļuma impedance, ir ļoti liela, tā kā pēdējās ie-spāids tagad gandrīz nav vērā nemams.


Anodmaiņsraiguma iespaids uz izejas enerģiju.

Normālo gala lampiņu konstrukcijas otrs trūkums ir tas, ka maksimālo izejas enerģiju iespaido elektronu plūsmas atkarība no mainošamies anodsraiguma.

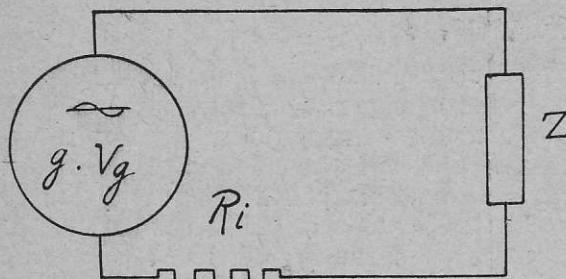

Zīm. 1.

fāzes laikā anodsraigums Va darbosies pretēji anodstrāvas maiņai. Tā tad, pozitīvā fāze strāvu pamazina (sraiguma kritums Z darbojas

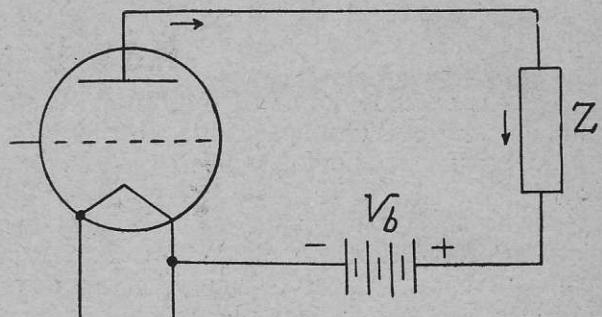

Zīm. 2.

Zīm. 2. ir vienāds ar zīm. 1., tikai te kontūrā ievietots anodsraiguma avots Vb. Ja starp gala lampiņas tīkliņu un kvēldiegu nav nekādu mūzikas maiņsraigumu, anodsraigums Va ir vienāds ar Vb. Bet tīklīdz tīkliņš dabon maiņsraigumu, Va periodiski mainīsies, un proti — tā ka katras tīkliņa maiņsraiguma

pretēji Va un negatīvā fāze to palielina (sraiguma kritums Z darbojas līdz baterijas sraigumam).

No šejienes var redzēt, ka pateicoties pašindukcijas sraigumiem pie Z, strāvas maiņas klūst mazākas un līdz ar to klūst arī pastiprinājums.

Piec-elektrodu konstrukcija.

Minētie trūkumi gandrīz pilnīgi tiek iznīcināti jaunā gala lampiņu konstrukcijā, kurās ir pazīstamas zem vārda pentode jeb piecelektrodu lampiņas.

Tāda lampiņa, bez parastā vadītīkliņa, satur vēl divus tīkliņus, starp vadītīkliņu un anodu.

Vadītīkliņam tuvākais palīgtīkliņš dabot konstantu pozitīvu sraigumu, kurš, parasti, ir vienāds ar anodsraigumu Vb. Šī palīgtīkliņa ievietošana, starp citu, iznīcina anodmaiņsraiguma iespaidu uz elektronu plūsmu. Tas dod lampiņai iespēju dot lielāku izejas enerģiju, jo tagad tā sauc. dinamiskās rakstūrlīknnes stāvums ir tikpat liels kā statiskās rakstūrlīknnes stāvums, kurpretim pie parastām lampiņām dinamiskās rakstūrlīknnes stāvums ir daudz mazāks.

Izejas enerģija, kurā pie tā paša anodsraiguma, ir daudz lielāka kā pie parastām

lampiņām nosaka starp Z galiem rodošamies pašindukcijas sraigumu, kuri var, vislielākais, būt vienādi ar anodsraigumu, jo pretējā gadījumā anods būtu negatīvi lādēts.

Ievedot aizsargtīkliņu ir iespējams dabāt ļoti lielus pastiprināšanas faktorus. Tādā kārtā iegūst sākumā minēto, vajadzīgo augsto iekšējo pretestību.

Starp anodu un vadītīkliņu ir ievietots trešais tīkliņš, kurš kompensē, tā sauc. sekundāro elektronu kārtīgo iespaidu. Šis trešais tīkliņš lampiņas iekšienē ir savienots ar kvēldiega vidu.

Šī jaunā lampiņa, inženieuru mākslas meistardarbs un konstrukcijas brīnumi, ved dabīgās reprodukcijas problēmu atkal soli tuvāk galīgam atrisinājumam.

Tādēļ pentodes nedrīkst trūkt nevienā patiesi modernā radiouztvērējā!

J. KIMENĀ

Mēbeļu un
būvrūpniecība

JELGAVĀ, Pētera ielā 4. Tālr. 412.


I z g a t a v o :

dažādas mēbeles, dzīvokļu,
banku un veikalu iekārtas;
būvēm — logus, durvis un citus
koka piederumus. **Bišu stropus**

Pērk dēļus, plankas un citus
materiālus.

K r ā j u m ā

Mēbeles visādos stilos

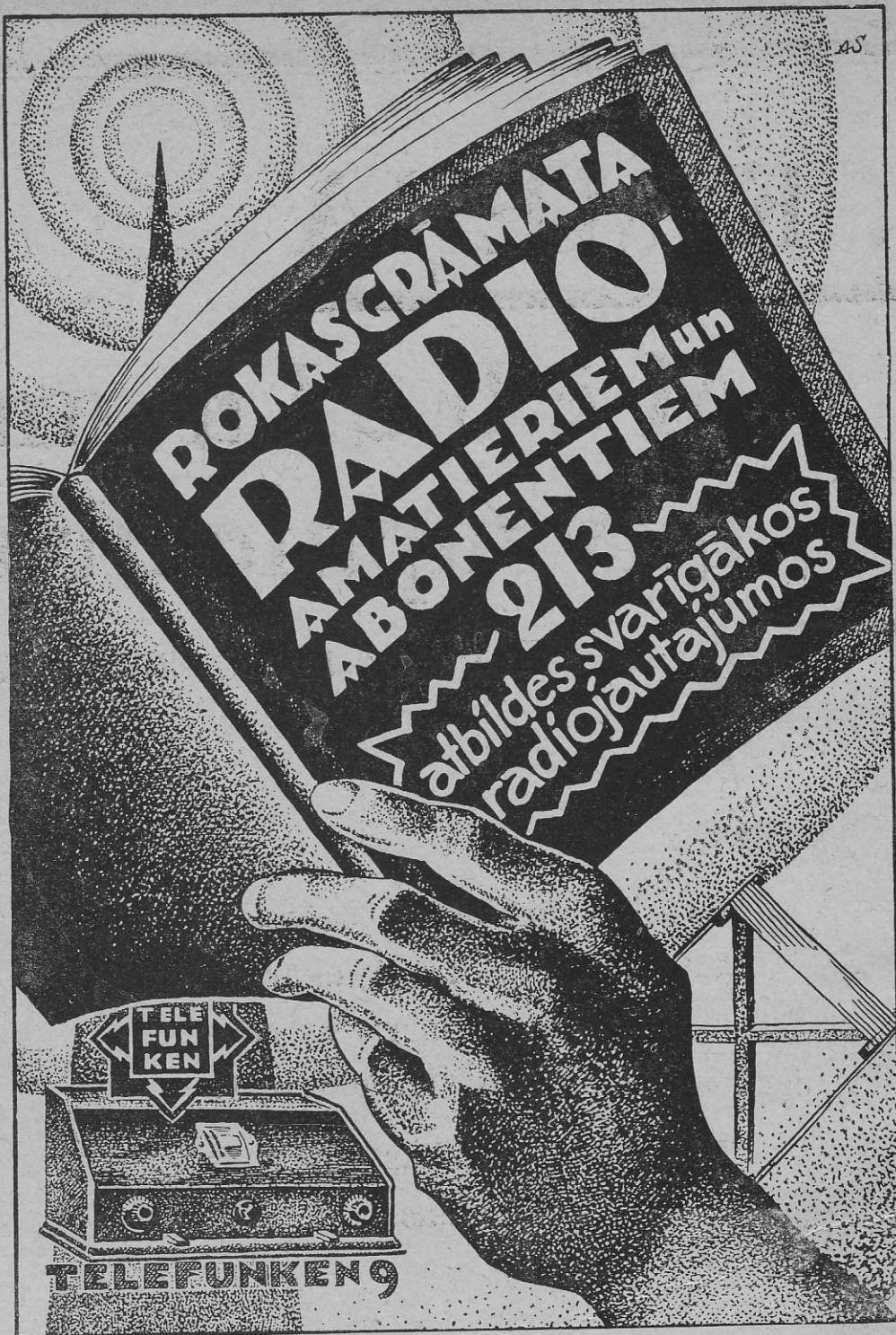

Šis grāmatas nedrīkst trūkt nevienam amatierim nedz radioabonentam, jo šai grāmatā sakopots viss nepieciešamais, lai, pirmkārt, radioabonents varētu savu radio iekārtu izmantot **pilnīgi un būt ar to apmierināts, neprasot padoma specialistam**, un, otrkārt, amatieris lai varētu **sekmīgi veikt visus savus amatiera uzdevumus**.

Grāmata pēc sāva saturu un filtpuma ir Joti lēta, tā ir 160 lpp. bieza, ar 56 zīm. tekstā, — bet maksā tikai Ls 2,50.

SATURĀ: 213 atbildes svarīgākos radiojautajumos: Antenas. Pastiprinātāji. Kristaldetektori. Zemes savienojums. Tiklīga pretestība un kondensātori. Elementi. Raidīšanas un uztveršanas attālums. Reģenerācija jeb atgriezeniskā saite. Akumulatori. Telefons. Skārņi. Indukcijas spole. Maiņkondensātori. Lampiņas. Vilni. Visas pasaules valšķu radiofona raidītāju saraksts.

Elektromagnētisko vilnu izplatīšanās un atmosfēras iespaids uz to. — **Elektronu lampiņa un tās pielietošana radiotehnikā.** Kristals kā oscilātors. — Losseva schēma.

Radiobūves: Vienlampiņas negadina uztvērējs. Superheterodīna uztvērējs ar aizsargtikliņa starpfrekvences lampiņu. Moderns 6-lampiņu superheterodīns. Push-pull pastiprinātājs. Bez tam daudz dažādu modernu uztvērēju schēmu.

20 formulu, tabelu un skaitļu, kas nepieciešami radio amatieriem.

PIELIKUMS: P. T. D. noteikumi.