

II, № 1

Janvāris

1930

RADIO- AMATIĒRIS

1:-



Uzklausieties!



Vai vēlaties labi dzirdēt?

Tādā gadījumā Jums Jūsu radiouztvērējā jālieto labākās lampiņas, — un tādas ir

PHILIPS MINIWATT

Šāds uzraksts uz lampiņas ir garantija, ka Jūs esat ieguvuši lampiņu, kuŗa visā pasaule ir slavena ar savām izcilus spējām. Ja Jūs vēlaties sasniegt vislielāko skaļumu, pie dabīgākā atskānojuma, tad lietojiet modernāko radiolampiņu —

Philips Pentode B443

Šai lampiņai pasaule nav līdzīgas.



PHILIPS



Elektrons cilvēka kalpībā / Epizodes no radiotehnikas vēstures / Joslu selektivitāte / Augstfrekvences aukla un viņas pielietošana / Zemfrekvences pastiprinatajs detektora aparātam, ar tīkla pieslēgumu / Vienkāršs un īsts anoda aparāts, maiņstrāvas tīklam / Daži aizrādījumi par mazu transformatoru būvi un aprēķināšanu / Fotochromika / Vilnpumērs / Krievu īsvīļu raidītāji skaitlos / Fultografa bilžu uztvērēju būve / Starpplanetu satūksmes izredzes / Herca un ultrasarkano vilņu pielietošana televīzijā / Radio uz jūras / Kā pie uztveršanas ar filtru palīdzību izslēgt traucējošus raidītājus / Kas ir filtrs un priekš kam vilņs vajadzīgs / Strāva caur pašindukciju un kapacitāti / Sprauguma rezonance / Strāvas rezonance / Senta filtri / Filtri korki / Filtra praktiskais izpildījums un apiešanās ar vilni / Putekļu sūcēji un ventilātori droselē vietā / Runājošas lampīnas / Pētījumi par atmosfēriskiem traucējumiem / Bukaresta palielina jaudu / Okeana kuģus pievieno krasta telefona tīklam / Jauna augstfrekvences pastiprinātāja lampīna / Philips'a foto-elektriska šūna, tips Nr. 3510 / Philips'a televīzijas uztvērēja lampīna, tips Nr. 3500 / No Vēnelta līdz Kolloid-Katodam / Jaunas Kolloid-lampīnas.

Izdevējs: izdevniecība „ATBALSS“, Rīgā,
Krāmu ielā 4.

Pastkaste 381. * Pasta Tekošs Rēķins 393.

Tālrunis 3-1-3-1-2



Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtīšanu, līdz 3 mēneši — viens lats (Ls 1,—) par numuru, resp. mēnesī; 6 mēn. — Ls 5,50, 12 mēn. — Ls 10,—

Tav sienas kontakts

TEVI IZSMEJ!

jo tu neproti izmantot tīkla pieslēguma lielās priekšrocības

Tā kā pie tīkla pieslēguma aparātiem ir darišana ar augstiem spriegumiem un lielām slodzēm, tad šeit arvienu jālieto tikai

pirmklašīgi rāzojumi:

Weilo tīkla transformatori

Rectron taisngriežu lampīnas


Valvo maiņstrāvas radio lampīnas

Hydra kondensatori

Dralowid-Filos pretestības


Dralowid-Divisor sprieguma dalītājs

Heliogen sprieguma dalītājs

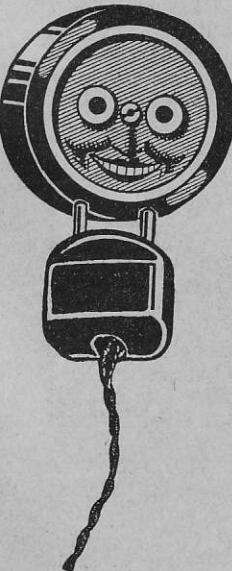

un pārējās sastāvdaļas, tīkla pieslēguma aparatu pašbūvei, lielā izvēlē dabūjami pie

ARNOLD WITT, RĪGĀ, Valņu ielā № 3

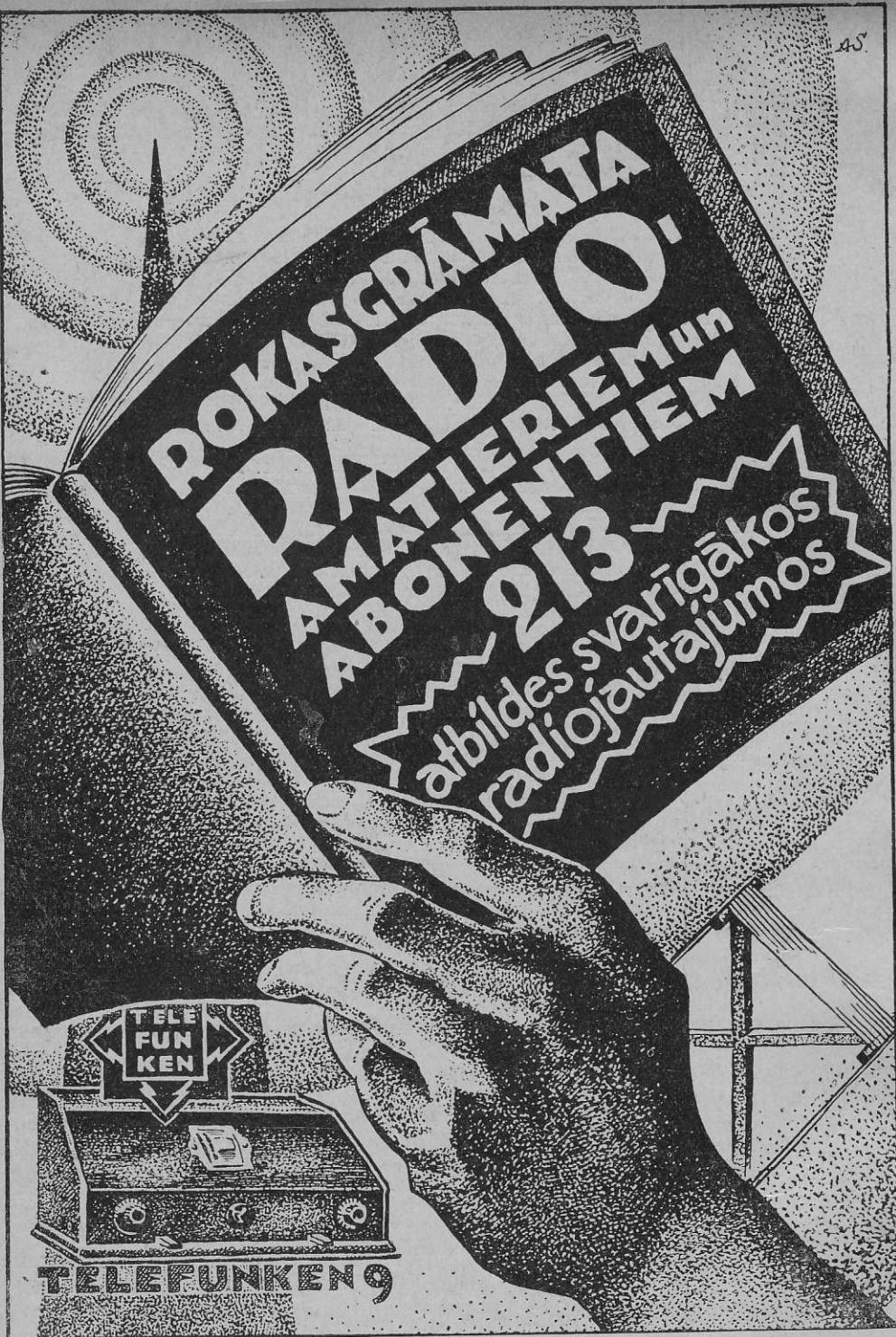

Šis grāmatas nedrikst trūkt nevienam amatierim nedz radioabonetam, jo šai grāmatā sakopots viss nepieciešams, lai, pirmkārt, radioabonents varētu savu radio iekārtu izmantot **pilnīgi un būt ar to apmierināts, neprasot padoma speciālistiem**, un, otrkārt, amatieris lai varētu **sekmīgi veikt visus** savus amatiera uzdevumus.

Grāmata pēc sava saturu un tilpuma ir ļoti lēta, tā ir 160 lpp. bieza, ar 56 zīmētām tekstā, — bet maksā tikai Ls 2,50.


SATURĀ: 213 atbildes svārīgākos radiojautajumos: Antenas. Pastiprinātāji. Kristaldetektori Zemes savienojums. Tīkļa pretestība un kondensātori. Elementi. Raidīšanas un uztveršanas attālums. Regenerācija jeb atgriezeniskā saite. Akumulatori. Telefons. Skaļruni. Indukcijas spole. Maiņkondensātori. Lampiņas. Viļņi. Visas pasaules valšķu radiofona raidītāju saraksts.

Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās un atmosfēras iespāids uz to. — **Elektronu lampiņa un tās pielietošana radiotehnikā.** Kristals kā oscilātors. — Losseva schēma.

Radiobūves: Vienlampiņas negadina uztvērējs. Superheterodīna uztvērējs ar aizsargtīkliņa starpfrekvenčes lampiņu. Moderns 6-lampiņu superheterodīns. Push-pull pastiprinātājs. Bez tam daudz dažādu modernu uztvērēju schēmu.

20 formulu, tabelu un skaitļu, kas nepieciešami radioam atieriem.

PIELIKUMS: P. T. D. noteikumi.

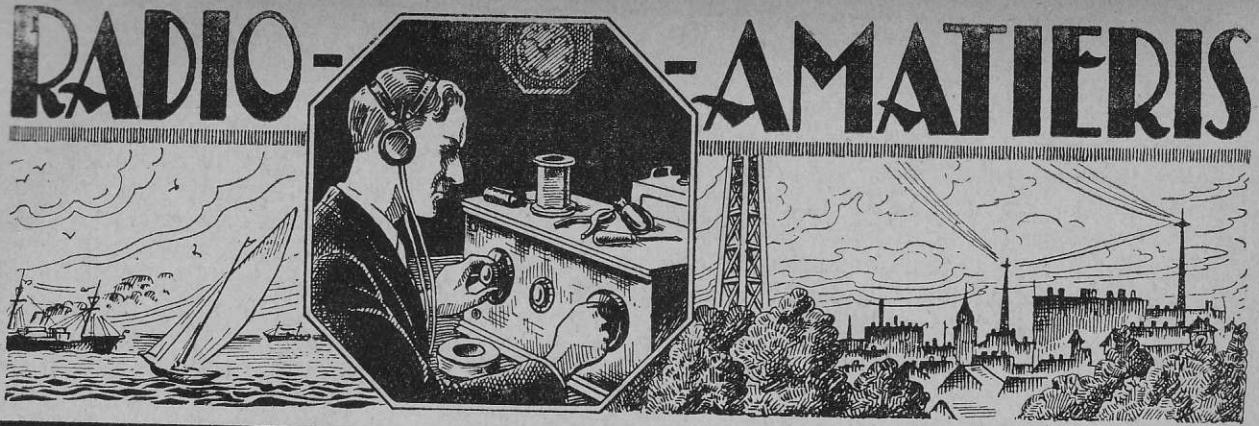

II

JANVĀRIS, 1930.

№ 1.

Elektrons cilvēka kalpībā.

Doc. Fr. Gulbis.

1. Viela. Elektrība. Elektrons.

M a t ē r i j a. Mūsu redzamā — pareizāki — taustāmā pasaule ir taisita no vielas (materijas). Tā ir mūsu materiālā pasaule. Daudzās, ikdienā novērojamās dabas parādības lielāko tiesu ir nekas cits kā notikumi, kuros viela maina savu vietu vai īpašības. Tā, piem., vējš ir gaiss, kas pārvietojas no tās vietas, kur spiediens ir augstāks, uz vietu, kur tas ir zemāks, kāda ķermeņa izplēšanās, ko novērojam to sildot, ir tā iekšējās struktūras paplašināšanās u. t. t. Tūkstošos un tūkstošos, ik mirklus topošos notikumos jem dalību viela.

S p ē k s. To, ka viela dod par sevi ziņu savai apkārtnei, tā tad arī mums un mūsu izjutai, mēs varam saukt par tās iedarbošanos uz ārieni. Tā tad viela vienmēr kaut kā uz ārieni iedarbojas; piem., paņemot kādu vielas gabalu rokā, mēs vienmēr sajūtam tās smagumu. Šīs iedarbošanās cēloni mēs ikdienā saucam par spēku. Tā tad viela ir spēka avots. Mēs ziņas par vielu dabūjam tikai tad, ja tā uz mums kaut kā iedarbojas; ziņnesis starp vielu un mums ir spēks. Bet arī mēs esam no vielas taisiti, tā tad arī mēs esam tādu pašu spēku avoti, kā viela. Un tas sakams par ikkatriem diviem vielas gabaliem. Tāpēc dabisks liekas mums ieskats, ka divu vielas gabalu savstarpejā iedarbošanās ir to spēku lauku darbības summēšanās, kas ap vielas gabaliem eksistē un kuļu avoti ir abi vielas gabali.

Molekularā hipotēze. Vielas apbrīnojamā spēja veidoties un pārvietoties, jemot dalību dabas notikumos, ir labi izskaidrojama tad, ja piejem, ka viela, arī ļoti mazos daudzumos būdama, ir nevis viengabalaina, bet ar strukturu, t. i. salikta no atsevišķām,

neatkarīgām porcijām — molekulām. Visas kādas vielas molekulas ir vienādas, bet dažādu vielu molekulas ir dažādas. Tā, piem., visas varā molekulas ir vienādas, neatkarīgi no tā, kur, kad un kā varš ir iegūts (saprotams, ja varš ir tiesām tīrs). Tāpat visas dzelzs molekulas ir vienādas, bet citādas nekā varā molekulas. Mūsu ikdienas mērogā mērītas molekulas ir ļoti mazas. Par to stāsta daudzi novērojumi. Skaitlis, ar ko tās mērījamas ir centimetra simtsmiljonās daļas (10^{-8} cm), kaut gan dažādu vielu molekulas ir ar dažadiem lielumiem. Tā, piem., udeņraža molekulas caurmērs ir $2,3 \cdot 10^{-8}$ cm, benzola molekulas caurmērs $4,1 \cdot 10^{-8}$, chlorotormam $8 \cdot 10^{-8}$ cm u. t. t. Fizika ir pazīstamas vairakas metodes ka sos skaitlus apreķinat.

Molekularie spēki. Molekulas viela turas kopa ar tīciņ spekiem, kas no tam izriet. Ar siem spēkiem molekulas viena uz otru iedarbojas (jo arī molekula ir „viela”); tos mes saucam par molekulariem spēkiem. To daba ir diezgan komplīcēta. Visspīlgāk tie izpauzas tanis molekulu savstarpejas atrakcijas (pievilksanas), ko novērojam cietas vielas un kuļu deļ viela ir „cietā”: molekulas turas tik ciesi viena pie otras, ka vajadzīgs liels arējs speks, lai tas vienu no otras atrautu. Skidrumos un gāzēs molekularie spēki ir vājāki; bez tam tos tur maske citi notikumi (molekulu kustība). Tomēr arī tur tiem ir sava loma. Tā molekularie spēki ir tas cements, kas vielas molekulas satur kopā, dodot vielai kā zināmu formu (cietas vielas), tā noteiktu tilpumu.

Molekulari-kinētiskā hipotēze. Ar molekularo hipotēzi izskaidrojams liels daudzums dažādu faktu. Bet daudz lie-

lāks top šis daudzums, ja to vēl paplašina, un divos virzienos: vispirms ja piejem, ka molekulās vielā ir ne mierā, bet nemītīgā kustībā. Tā molekularā hipotēze tad paliek par molēkulari-kinētisku hipotēzi. Tad klūst saprotams, kas ir siltums („molekulu kustība“), kas temperatūra, tad var izskaidrot difuziju, osmozi, Browna kustību un daudzus citus faktus. Piejemot, ka vielas temperatūra ir jo augstāka, jo intensīvāki kustas tās molekulās, var visas termiskās parādības izskaidrot un izprast bez kādām grūtībām. Otrais paplašinājums ir piejēmums, ka arī vielas molekulās ir būvētas, proti — saliktais no vēl mazākām porcijām — atomiem.

Tad klūst saprotami daudzi kīmiskie fakti, piem., tas, ka ūdeņradim skābekļi degot rodas ūdens, ka dzelzs rūsējot klūst smagāka u. d. c. Ar to tad mēs esam guvuši dzīļi pamatotu vielas un daudzu tās īpašību izpratni, vispirmā kārtā jau minētās vielas lielās veidošanās spējas izpratni: viela to var tāpēc, ka tā ir būvēta un nevis viengabalaina. Vielai ir atomistiska struktura; tā ir atomu kopums. Sie atomi ir tie kieģeļi, ar kuriem daba veido visas brīnišķīgās vielas formas. Viela ar savām īpašībām un notikumiem, kuros tā jem dalību, ir itkā mozaika, kurās raibums un dažādība var būt jo lielāka, jo sīkāki ir tās būves elementi.

Bet viela ir ne vienīgais pasaules būves elements, ne vienīgais dabas aģents. Zināmos apstākļos tai var piebiedroties vēl kāds cits, kas tai dod pavisam citas, agrāki nebijušas īpašības. Tā, piem., ja stiklu vai ebonitu saberzē ar kādu audumu, tie klūst par tādu jaunu spēku avotu, kas tiem agrāki nebija: tie var pievilk mazus papīra vai korka gabaliņus, dot tumsā redzamu dzirksteli, kam līdzi iet sprakšķis („zibens un pērkons“) u. t. t. Vai atkal ja atšķaidītā sērskābē iemērc cinka gabaliņu un tad tā ārējo galu ar metālu (vaļa) drāti savieno ar sērskābi, drāts tuvumā nolikta manēta adata tūliņ novēršas no sava agrākā stāvokļa (meridiana). Te viela klūst par jaunu, vēl nebijušu spēku avotu; tā iegūst jaunas, tai agrāki nebijušas īpašības.

J a u n a i s a ģ e n t s — e l e k t r ī b a . Kā jau uzsvērts — viela uz savu apkārtni darbojas ar tiem spēkiem, kas no tās izriet; tie nemītīgi ir ar to saistīti un ir tai īpatnēji. Ja nu ap saberzētu stiklu ir radušies jauni, agrāki nebijuši spēki, tad aiz tiem stāv kāds brīvs vai aktīvs kļuvis jauns iemeslis, jauns aģents. Šo jauno aģēntu mēs saucam par elektrību, atsavinot tā vārdu no dzintara grieķiskā nosaukuma („elektron“), kam tādas pat īpašības kā ebonitam vai stiklam. Tā elektrību mēs domājam kā to „elektrisko“ spēku avotu, kuri

rodas ap saberzētiem („elektrizētiem“) kermeņiem.

Elektrizācijas ir divas, „pretējas“ viena otrai tā, ka viena otras iespādu iznīcina. Tādas ir stikla un ebonita elektrizācijas. Vienādi stipri elektrizēts stikla stienis un ebonita stienis elektriski uz ārieni nedarbojas. No tā varam spriest, ka ir divas elektrības tā, ka ja vienu apzīmēsim kā pozitīvu, tad otrā ir negatīva: ko viena panāk, to otra iznīcina. Tāpat pretēji elektrizēti izrādās abi kermeņi, ko vienu gar otru beržam elektrizāciju radot (ebonits — kaķa āda).

E l e k t r i z ā c i j a s b ū t ī b a . Šiem elementārajiem faktiem ir liela nozīme elektrisko parādību izpratnē, jo pareizi tos iztulkojot daļujam pareizu elektrības būtības izpratni. Elektrizējot vielu, piem., berzējot divus vielas gabalus vienu ar otru, mēs nevis kādai jaunai vielas īpašībai liekam parādīties, bet gan atdalām vienu no otras tās abas pretējās elektrības, kas kopā ar vielu atradās; viena no tām paliek uz viena, otra uz otra kermeņa. Tā kermeņu elektrizācija, ko sasniedzam tos berzējot, ir nekas cits kā abu elektrību separācija — telpiska atdalīšana. Kāds ir šīs atdalīšanas mechanisms, par to būs runa vēlāki.

Berzēšana ir ne vienīgais celš vielu elektrizēt. Kā jau teikts, elektrizējas arī atšķaidītā sērskābē iemērks cinks (un arī citi metāli). Tāpat elektrizējas līdz sarkanbaltais kvēlei sakarsēti metāli, elektrizējas metāli, ja tos apspīd kāda īsu vilnu gaismu (ultravioletē, X-stari), elektrizētas ir visas liesmu gāzes, tad gāzes, kas atrodas radioaktīvu vielu tuvumā u. t. t. Daudzi un dažādi ir gadījumi, kur brīvi kļūst un parādās elektriskie spēki.

Bet cik dažādi šie gadījumi arī neizliktos, visiem tiem kopīgs ir viens: elektrizācija rodas tikai tad, kad abas elektrības — pozitīvā un negatīvā — telpiski viena no otras atdalās. Ja tās ir tuvu kopā, viena otras efektu iznīcina un uz ārieni tās nedarbojas. Bet tīklīdz tās viena no otras ir atdalītas, to elektriskie spēki kļūst brīvi. Tad katra no tām kļūst par elektrisko spēku un elektriska laukā avotu.

M a t e r i j a u n e l e k t r ī b a . No sacītā varētu rasties iespāids, ka elektrība nav bez vielas domājama. Varbūt varētu iet vēl tālāk un domāt, ka tā patiesībā ir tikai kāda jauna vielas īpašība, kas parādās zināmos, īpatnējos apstākļos. Tā arī kādreiz domāja, uzskatot, piem., elektrību kā enerģijas formu. Šādu ieskatu var vēl šodien sastapt dažos rakstos un (vecās) grāmatās. Bet liels daudzums faktu liecina, ka tā tas nav, vismaz attiecībā uz negatīvo elektrību nē. Ir apstākļi, kuros elektrība kļūst no materijas brīva. Tas notiek ja vielu sakarsējam — parasti pietiek ar

sarkanu vai sarkanbaltu kvēli, vai ja to apgaismojam ar īsu vilju gaismu. Tad viela elektrizējas un šīnī procesā negatīvā elektrība no kermeņa aiziet apkārtējā telpā, tā klūstot brīva un no materijas neatkarīga; savu elektrisko lauku un savus elektriskos spēkus tā jem sev līdzi. Par šādu gadījumu domājot mēs par negatīvo elektrību varam runāt kā par patstāvīgi eksistējošu substanci. Tā viela gan var būt elektrības nesēja, bet elektrības patstāvīgā eksistence nav no tās atkarīga.

Citādi tas ir ar pozitīvo elektrību. Līdz pat šim laikam vēl nav izdevies to no materijas atdalīt. Bet tas jēdzienam par elektrību kā substancei preti nerunā, jo ja pozitīvo elektrību gribētum domāt kā materijas īpašību, tad ar tādu pat tiesību varētu darīt arī otrādi — materiju domāt kā pozitīvās elektrības īpašību. Kā vienā, tā otrā gadījumā elektrība eksistē, tā ir substance ar savām īpašībām un saviem īpatnējiem spēkiem. Daudzās un dažādās dabas parādībās tā jem dalību — vai tas būtu zibens, vai radiovīnis, vai zemes magnētisms vai kas cits. Arī visas optiskās parādības ir ar elektrisko substanci saistītas. Tā blakus materijai elektrība jem dalību dabas uzbūvē un tās notikumos. Materija un elektrība ir tie divi elementi, ar kuŗiem veidojas visa dabas dzīve. Dažreiz mums var izlikties, ka svarīgākais no šiem elementiem ir pirmsais — materija, ka otrajam ir samērā maza, blakus nozīme. Bet tā nav; ir pat vēl otrādi: kā redzēsim vēlāki, materija (tās atomi) arī ir būvēti un to būves elementi ir — elektriskie lādiņi. Tā tad elektrībai ir pirmatnējaka, tā sa-kot vēl patstāvīgāka daba nekā materijai.

Elektrības atomistiskā struktūra. Materijas īpašību lielo dažādību mēs izskaidrojam ar tās atomistisko strukturu: viela nav viengabalaina, bet salikta no atsevišķiem, viens no otra neatkarīgiem atomiem. Kā tas ir ar otro pasaules substanci (aģēntu) elektrību? Ir daudz faktu, kas liecina, ka arī elektrībai ir struktūra. Vispirms te minami tie gadījumi, kuros elektrība ir ar vielu saistīta. Šī saistība pastāv pašos vielas atomos: elektrība atrodas vielas atomos un nevis atomu starpās. Bet tādā gadījumā vielas atomiem pārvietojoties tiem līdzi ies zināms elektrības

daudzums. Tā tas notiek, piem., elektrolīzē, ionizētās gāzēs u. c. Tā, kad atomi elektrolīzē pie elektrodiem ir sanesuši zināmu vielas daudzumu Q, tad cauri elektrolītam ir izgājis zināms elektrības daudzums E. No tā redzams, ka tāpat kā Q, ari E būs salikts no atsevišķām porcijsām. Tā visur, kur elektrība ir saistīta ar vielu, tās daudzumi ir no atsevišķām, neatkarīgām porcijsām salikti.

Elektrons. Bet gluži tāpat tas ir arī ar brīvo, no materijas neatkarīgo negatīvo elektrību. Eksperimenti un novērojumi māca, ka arī tā elektrība, kas kā brīva nāk no sakarsēta vai ar īsu vilju gaismu apspīdēta metāla, nāk ne viengabalainas plūsmas veidā, bet gan atsevišķu, neatkarīgu porciiju veidā. Šīs porcijsās izrādās visas vienādas, neatkarīgi no tā, kādu metālu karsē. Tāpat laikā tās ir arī tās vismazākās pazīstamās porcijsās. Šīs porcijsās negatīvās elektrības gadījumā ir tas pats, kas atoms materijas gadījumā. Tāpēc tās varam saukt pār elektrības atomiem; tiem ir dots nosaukums — elektrons. Tā arī elektrībai ir atomistiska struktura: visi tās daudzumi ir salikti viens no otra neatkarīgiem elektroniem. Tāpat kā katrs vielas gabals ir tās atomu kopums, tāpat arī katrs elektrības daudzums ir no elektroniem salikts.

Atoms ir materiālās pasaules būves kļēlis. Elektrons ir elektriskās pasaules elements. Bet, kā jau teikts, tas ir arī visu atomu būvēs, jo katras vielas atomu mēs varam nostādīt tādos apstāklos, ka tas sāk mest ārā elektronus. Līdz ar to atoma īpašības mainās; tā tad tiešām elektrons ir atoma būves svarīgs elements. No tā jo sevišķi klūst skaidra tā kolosalā loma, kāda elektronam piemīt dabas dzīvē.

Tas elektrona īpašību pētīšanu nostāda īpatnējā gaismā. Ja tiešām elektronam ir tik izcilus loma dabas dzīvē, tad ir sagaidāms, ka zinot šīs īpašības, mēs varēsim likt elektronam daudz ko stāstīt par šo dzīvi. Līdz ar to mēs varēsim cerēt šo dabas dzīvi veidot tā, kā tas mums patreiz ir vajadzīgs. Tad elektrons mūms varētu sniegt ievērojamus pakalpojumus kā zinātnē, tā technikā.

(Sekos turpinājums.)

Kungu drēbnieks GEORGS DICMANS

Dipl. Berlinē.

Rīgā, Gertrudes ielā 63.

Plaša iekšzemju un angļu drānu izvēle.

Cenas nav augstas

Epizodes no radiotehnikas vēstures.

R. Siksna.
(Turpinājums¹⁾.

Hercs un viņa eksperimenti.

Zinot Faradeja darbus un viņa uzskatus, Tomsona aprēķinus par kondensātora izlādēšanas un Federsena eksperimentu rezultātus, varbūt tagad mums liktos, ka viss tas kopā kā nepieciešamību prasa Maksvela teoriju un no viņas izrietošo elektrisko vilņu eksistēšanu.²⁾

Bet tas tā ir tikai tagad, kad elektromagnētiskie vilņi mums ir jau tā pārgājuši asinīs, ka mēs vairs nevaram iedomāties pasauli bez viņiem. Tāpēc nav arī nekāds brīnumis, ka Maksvela laika biedri un tuvākie pēcnācēji neuzskatīja viņa teoriju un it sevišķi viņa paredzēto elektromagnētisko vilņu eksistēšanu kā loģisku viisa līdz tam zināmā apvienojumu, bet gan kā kaut kādu zimbolisku fantāziju, kurā varbūt var dot dažu lietu labu ārēju aprakstu bez kaut kāda iekšēja būtības saturā. Ja toreiz arī kāds lekcijās universitātēs runāja vai rakstīja par Maksvela teoriju vai elektromagnētisko gaismas teoriju, tad runa bija gan par Maksvela vienādojumiem, bet ne par Faradeja un Maksvela uzskatiem.

Un tikai 1886. gadā vācu fiziķim Heinricham Hercam izdevās parādīt ka elektromagnētiskie vilņi patiešām eksistē.

Heinrichs Hercs ir dzimis 22. februārī 1857. g. Hamburgā. Viņa tēvs bija advokāts. Hamburgā Hercs apmeklēja arī skolu. Sākumā viņš gribēja kļūt par praktisku inženieri, jo jau skolas laikā būvēja dažādus aparātus un eksperimentēja ar viņiem. Priekš technikas studēšanas vajadzēja iepriekš nostrādāt kādu laiku praktiski kādā fabrikā vai darbnīcā. Tas arī bija jau paveikts. Pēc tam Drezdenē viņš bija jau sācis studēt tālākām techniskām stūdijsām vajadzīgos palīga priekšmetus — matemātiku un fiziku. 1877. g. rudenī 20 gadu vecais Hercs pārceļas uz Mincheni. Viņa nodoms ir turpināt iesāktās technikas stūdijas. Tagad vajadzēja jau pāriet uz tīri techniskiem priekšmetiem. Bet te nu Hercs sāk šaubīties, vai vi-

ņa aroda izvēle ir pareiza. Viņš redz, ka tehnika viņam ir tālu stāvoša lieta, matemātika un dabas zinātnes, turpretim, sirdslietas. Ar vēcāku piekrišanu Hercs maina savu stūdiju priekšmetu, paliekot tai pašā Minchenē. Ziemas semestrī viņš cītīgi stūdē matemātiku un mēchaniku, lietodams priekš tam tikai lielu viru oriģināldarbus. Vasaras semestrī tikpat cītīgi viņš strādā fizikas praktikumā. 1878. g. rudenī Hercs pārceļas uz Berlīni, lai mācītos pie Helmholca un Kirchhoffa. Tur blakus stūdijām viņš kertas pie patstāviga pētījuma darba par kustošas elektrības inerci. 1879. gadā darbs parbeigts un Hercs par viņu saņem godalgu. Tālāk seko viens otram citi darbi. 1880. g. Hercs kļūst par Helmholca asistentu.

1883. g. viņš habilitējās Kīlē par privātdocentu. 1885. g. viņš pāriet par fiziķas profesoru uz

Karlsruhes technisko augstskolu. Te rodās arī viņa mūža galvenais darbs „Pētījumi par elektrisko spēku izplatīšanos“.

Tomsona formula un Federsena eksperimenti deva iespēju aprēķināt elektrisko svārstību frekvenci kontūram, kas sastāv no kapacitātes un pašindukcijas. Federsena eksperimentos kapacitāte un pašindukcija bija lieji, liels tāpēc bija arī svārstību periods. (Sk. Tomsona formulu.)

Maksvels bija sacījis, ka, ja kaut kur telpā ir elektriskas svārstības, tad no tās vietas, kur

¹⁾ Sk. „Radioamatieris“ 1929. Nr. 2., 3.

²⁾ Skaidrības labad, jāpiezīmē, ka Maksvelam bez Faradeja darbiem bija zināmi arī Tomsona aprēķini un Federsena eksperimenti. Tas redzams arī no iepriekš pievestās chronoloģijas. Ja šī raksta sākumā devām Maksvela darbu aprakstu tūlit pēc Faradeja darbiem un tikai pēc tam minējām Tomsonu un Federsenu, tad iemesls tam šāds: visumā Maksvela teorija ir vairāk saistīta ar Faradeja darbiem un uzskatiem, nekā ar Tomsona aprēķiniem un Federsena eksperimentiem. Šie pēdējie, turpretim, mums liekas vairāk saistīti ar Hercu darbiem, tamēdēl arī notikusi šāda chronologijas neievērošana.



1857—1892.

viņas ir, uz visām pusēm vajag izplatīties elektromagnētiskiem vilņiem ar tādu pat svārstību periodu, kāds ir elektriskām svārstībām.

Pie vilņu izplatīšanās telpā (visviens kādu — akustisku, optisku, ūdensvirsmas vilņu) ir vietā šāds sakars.


$$\lambda = v T,$$

kur λ ir vilņa garums, t. i. atstatums starp diviem vilņu blakus kalniem vai lejām v — vilņējādās kustības izplatīšanās ātrums un T — svārstību periods, t. i. laika spridis, kurā notiek viena pilna svārstība.

No šīs formulas redzams, ka jo lielāks ir svārstību periods, jo lielāks ir arī vilņa garums.


Maksvels sacīja, ka elektrisko vilņu izplatīšanās ātrumam ir jābūt vienādam ar gaismas izplatīšanās ātrumu un tas ir 300.000 km/sek. Elektrisko vilņu periodu T var aprēķināt vai nu no Tomsona formulas, vai arī izmērit pēc Federsena paņēmienā. No šiem datiem tad tālāk var aprēķināt, cik gariem ir jābūt elektriskiem vilņiem telpā. Vilņiem, kam bija jārodās Federsena eksperimentos, aprēķini dod 900—15000 metru vilņu garumus. Tik garu vilņu pētišana laboratorijā nebija iespējama. Vajadzēja radīt vilņu avotu (viņu sauc arī par oscilātoru vai vibrātoru), kas svārstās ar ma-

Zīm. 18. — kāds cits oscilātors. Tomēr ar mazu periodu oscilātora konstruēšanu vien elektrisko vilņu pētišanai nekas sevišķs nebija līdzēts, jo nebija līdzekļu, kā elektriskos vilņus telpā konstatēt. Cilvēka jūtekļi uz viņiem neataucās. Vajadzēja atrast kādu aparātu, kas varētu izpildīt viņu vietu. Gadījums nāca Hercam palīgā. Savās lekcijās viņš rādīja eksperimentu ar tā saucamām Knochenhauera indukcijas spirālēm (zīm. 19.). Aparāts sastāv no divām savstarpīgi izolētām spirālēm. Ja caur vienu no viņām laiž cauri pārtrauktu līdzstrāvu, tad otrā inducējas strāva. (Fāradeja atklātā indukcija.) Mainīstrāva rodās arī kontūrā, kurā notiek elektriskas svārstības. Tā tad, ja pie vienas spirāles pieslēdz Leidenes trauku (zīm. 20.) un šīni kontūrā rada elektriskas svārstības, otrā spirālē arī vajag rasties strāvai. Tā tas arī ir, jo starp otrās spirāles galiem lec dzirkstele. Bet nu izrādījās, ka dzirkstele otrās spirāles galos rodās arī tad, ja Leidenes trauka nemaz nav (zīm. 21.), bet pirmā spirāle tieši savienota ar induktoru, kas dod vajadzīgo augste spraigumu. (uzlādē spirāli). Priekš svārstību rašanās pirmā spirālē pilnīgi pietika ar spoles pašindukciju un kapacitāti, kas bija starp viņas dzirkstelu starpas lodītēm. Tā kā abas spirāles bija

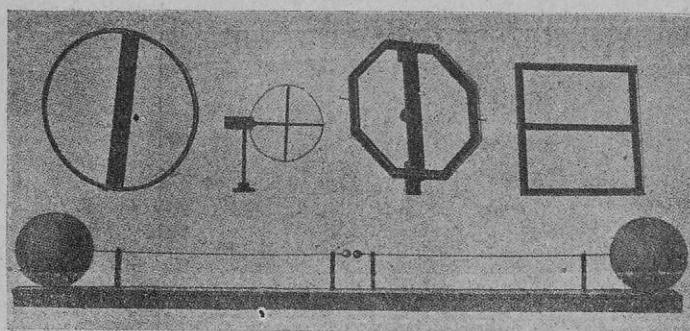

Zīm. 17.

Pirmais Herca oscilātors. Divas 1 m garas vara drātis ar dzirkstelu starpu un divām 30 cm cinka skārda lōdēm. Augšā dažādi Hercu rezonātori.

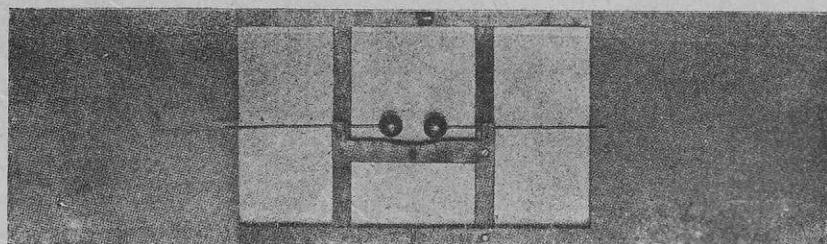


Zīm. 18.

Herca oscilātors ar 40 cm garām drātīm. Galos divas kvadrātiskas misiņa plates.

zāku periodu un tā tad arī rada īsākus vilņus. Pēc Tomsona formulas, oscilātoru ar mazu periodu, var dabūt, lietojot svārstošā kontūrā mazu kapacitāti un mazu pašindukciju. Tādu kontūru uzbūvēja Hercs. Zīm. 17. redzams viņa pirmais oscilātors.

pilnīgi vienādas, tad viņu elektrisko svārstību periodi arī bija vienādi. Stipras dzirksteles otrā spirālē radās no tam, ka viņa bija rezonācē ar pirmo. Rezonances parādības bija jau sen pazīstamas. Viņas ir visur tur, kur ir dařīšanas ar svārstībām. Ja mums ir divas toju


dakšas ar vienu un to pašu svārstību periodu (vienu augstuma toni), tad, ja mēs vienu no viņām iesvārstam (piesitam), nostādam blakus otrai un pēc tam apklausinām, dzirdēsim kā otra skan — saka ka otrā toņdakša ir rezonancē ar pirmo. Toņdakša ar citu svārstību periodu (citu toni), līdzīgos apstākļos neskanēs. Kā izskaidrot to, ka starp vienāda toņa toņdakšām notiek rezonance? Pirmā toņdakša svārstības iesvārsta arī apkārtējo gaisu. Gaisa svārstības nonāk līdz otrai toņdakšai. Šīs svārstī-

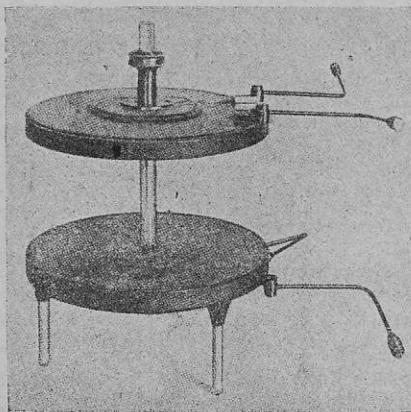

Zīm. 19.

Knochenhauera indukcijas spirāles.

bas, bez šaubām ir ļoti niecīgas, bet tomēr pirmsais gaisa sabiezīnājums viņu drusku, drusku iesvārstīs. Toņdakša sāk svārstīties pati ar savu periodu. Otrs sabiezīnājums, pateicoties tam, ka viņu periodi ir vienādi, nonāks pie viņas tādā brīdi, kad viņš var toņdakšas kustību

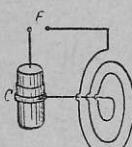


Zīm. 20.



Zīm. 21.

palielināt u. t. t. Ar katru nākamo gaisa sabiezīnājumu toņdakšas svārstības paliek stiprākas. Varbūt vēl skaidrākas rezonances parādības paliks, ja apskatīsim, kā uzšūpo šūpoles. Viņiem zināms, cik augstu vienam cilvēkam ir iespējams iešūpoties šūpolēs. Iekāpjot šūpolēs, jūs ar grūdienu izvedat viņas no līdzsvara stāvokļa. Šūpoles svārstīs kā parastais mēchaniskais svārsts. Aizgājušas zināmu gabalu uz priekšu, viņas atgriežas līdzsvara stāvoklī, pateicoties inersei nepaliek tur, bet atiet vēl drusku atpakaļ. Tanī brīdi, kad šūpoles pēc tam sāk kustēties atkal uz līdzsvara stāvokļa

pusi, jūs dodat atkal vienu grūdienu. Tagad šūpoles pāries uz priekšu pāri līdzsvara stāvoklim jau drusku tālāk par to, cik viņas pārgāja pirmo reiz, jo inerces dēļ arī bez grūdienas viņas tagad būtu pārgājušas pāri šim līdzsvara stāvoklim. Tā ar katru grūdienu, izdarītu vajadzīgā laikā, jūs varat iešūpot šūpoles cik augstu vien gribat. Jūsu grūdieniem vajag tikai notikt pareizā laikā. Starplaikam starp diviem viens otram sekojošiem grūdieniem jābūt vienādam ar šūpoļu periodu. Daudzas lietas, par kuriem to varbūt nevar domāt, ir spējīgas svārstīties, piemēram, tīri mēchaniski. Galdam, krēslam ir savs noteikts svārstību periods. Ja tik mēs varam piespiest viņus svārstīties ar šo periodu, tad tas ir skaidri redzams. Tiltiem arī ir savi svārstību periodi. Viņus var iesvārstīt tāpat kā šūpoles ar niecīgu spēku, ja tikai šī spēka periods ir vienāds ar tilta periodu. Un nu iespējams, ka tilta periods ir vienāds ar kādas gājēju grupas soļu periodu. Pirmais solis tiltu drusku iesvārsta, otrs jau vairāk, trešais vēl vairāk u. t. t. Līdz beidzot tilta svārstības var palikt tik stipras, ka viņa atsevišķo daļu izturība ir pārsniegta, tilts sabrūk. Viņa cilvēka soļi to nevar izdarīt, bet ja pa tiltu vienā ritmā soļo, teiksim karaspēka daļa, tas ir iespējams. Ir bijuši vairāki gadījumi, kur zem karaspēka soļu iešpaida tilti ir sabrukusi. Tamēl tagad, ejot pāri tiltiem, karaspēka daļām stingri aizliegts iet ar mūziku, jo tad soļu ritms (resp. periods) ir ļoti noteikts. Parasti priekš pārišanas pār tiltu tiek komandēts sajaukt kāju, lai visi soļi nenotiktu reizē. No visa sacītā redzams cik liela loma ir rezonancei svārstību gadījumā.

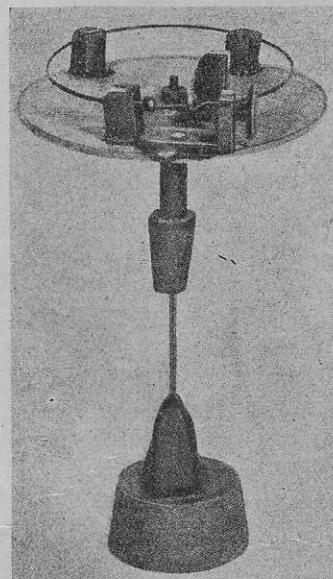


Zīm. 22.

Vismazākais paša Herca būvēts rezonātors. Varā drāts rīnķis ar regulējamu dzirkstelu starpu piestiprināts ar zīmoglaku uz cigāru kastes dēlša.

Ar Herca atklāto elektrisko svārstību rezonanci ir ne tikai atrasts ceļš elektrisko vilņu pētišanai, bet arī likts pamats visai modernai radiotechnikai, jo bez rezonances nav iedomājama mūsdienu daudzo radio raid- un uztvērējstaciju vienlaicīga strādāšana.

No jau aprakstītā eksperimenta ar Knochenhauer spirālēm redzams, ka par elektrisku rezonātoru var būt drāts spole ar dzirksteļu starpu. Viņas periodam jābūt vienādam ar oscilātora periodu. Zīm. 17. augšdaļā un zīm. 22. un 23. redzami daži paša Herca būvētie rezonātori. Pa lielākai daļai viņi ir taisīti no drāts rīnka vai četrstūra ar pārtraukumu viena vietā priekš dzirksteles starpas lodītēm. Lai

varētu mainīt dzirksteļu starpas lielumu, vienu no viņām savieno ar mikrometrisku skrūvi. — Griežot skrūvi, iespējams pie viņas piestiprināto lodīti tuvināt vai attālināt no otras. Dzirkstele rezonātora dzirksteļu starpā ir indikātors, kas pateic, vai tai telpas vietā, kurā atrodās rezonātors, ir maiņus elektromagnētisks lauks vai ne. Šis indikātors tomēr ir ļoti maz jūtīgs, jo neskaitoties

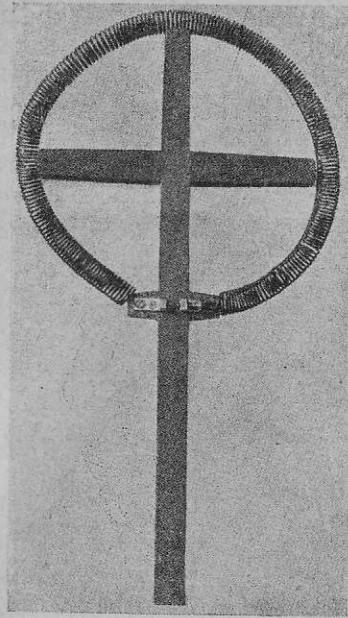


Zīm. 23.

Rezonātors ar drāts spirāli garākiem vilniem.

uz rezonānci, lai rezonātora kontūrā elektriskās svārstības uzsvārstītu tik augstu, ka starp dzirksteļu starpas lodītēm sāk sprēgāt dzirksteles, elektromagnētiskam laukam jābūt stipram. Tāpēc Herca rezonātors labi strādā ne visai lielā attālumā no oscilātora. Ar saviem oscilātoriem un rezonātoriem Hercam izdevās konstatēt elektromagnētisko vilni esamību. Lai pierādītu ka šie vilni ir līdzīgas dabas ar citiem jau pazīstamiem vilniem, vajadzēja mēģināt atrast analogas parādības, kas novērojamas pie akustiskiem, mēchaniskiem un gaismas vilniem. Viena no tādām parādībām ir stāvvilni. Ir zināmi stāvvilni akustikā, mēchanikā u. t. t. Viņu rašanās notiek šādi. Ja vilnis, izplatīdamies kādā apvidū nonāk līdz šķērslim, kas viņu tālāk nelaiž, tad viņš nāk no šī šķērsla atpakaļ (reflektējas). Tagad telpā, kurā svārstības izplatās ir divi vilni, viens iet uz šķērslī otrs nāk no viņa. Starp abiem vilniem notiek parādība, ko sauc par interferenci, — vilnu sumēšanos. Uz kādu vides punktu, kurā notiek vilnu izplatišanās, iedarbojas abi vilni. Viens vilnu virza uz vienu pusī, otrs uz otru. Tā kā daļina nevar sekot abiem vilniem uz rei-

zi, tad viņa ieņems kādu tādu stāvokli, kurš būs vidējais starp tiem diviem stāvokļiem, kādus daļina būtu ieņēmusi, ja uz viņu būtu iedarbojies tikai pirmais vilnis, vai arī tikai otrs. Starpā starp vilnu avotu un šķērslī, no kurā vilni reflektējas var rasties vietas, kur abu vilnu darbība ir pretēja — viens vilnis daļin velk uz vienu, otrs ar tik pat lielu spēku uz otru pusī. Rezultātā daļina šīni vietā paliks mierā. Citās vietās daļina no abiem vilniem tiks vilkta uz vienu pusī. Te rezultātā viņa svārstīsies ar divkāršu stiprumu. Šīkāki izpētot šo parādību, izrādās, ka šādas vietas, kur abi vilni savstarpīgi iznīcinās vai pastiprinās, telpā periodiski atkārtojas — ik pēc zināma atstatuma būs miera vieta, pēc tam tādā pat atstatumā intensīvu svārstību vieta, pēc tam tādā pat atstatumā atkal miera vieta u. t. t. Tās vietas, kur vilni iznīcinās, sauc par mezgliem, tās kur pastiprinās, — blīzumiem. Atstatums, starp diviem blakus blīzumiem vai mezgliem ir vienāds ar $\frac{1}{2}$ vilna garumu, atstatums starp diviem blakus blīzumu un mezglu — $\frac{1}{4}$ vilna garums. Elektriskus stāvvilņus Hercs dabūja pāriekšu drātīs. Blakus vibrātora vienai platei tika nostādīta metāla plate ar drāti galā (zīm. 24) Drāti tiek ierosināti elektriski vilni. Viņi iet uz drāts brīvo galu, bet tālāk par šo galu netiek. Te notiek vilna refleksija. Nākot atpakaļ šis reflektētais vilnis, interferējot ar turpejošo vilni, rada drātē stāvvilni. Viņus var konstatēt tuvinot drātīj rezonātoru. Tanīs vietās, kur būs blīzumi, rezonātorā sprēgās stipras dzirksteles, mezglos turpretim viņas nebūs.

Drīz pēc stāvvilņu atrašanas drātīs, Hercam izdevās radīt tādus arī gaisā. Šķērslis, no

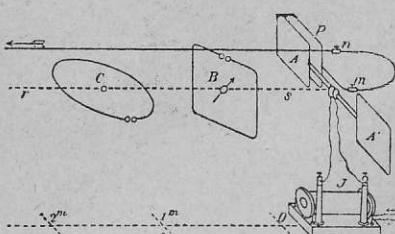


Zīm. 24.


Eksperimenta iekārta stāvvilniem drātīs.
Originālzīmējums no Hercā darba

kurā notika vilna refleksija drātsgadījumā, bija drāts gals, jo tālāk vilni nevarēja iet. Vilniem telpā, pēc Maksvela domām, tāda šķēršķa lomu var izpildīt metāla siena. Izrādījās, ka tas patiešām tā ir. Nostādot 13 metru atstatumā no oscilātora cinka ekrānu (sienu), Hercs $1\frac{1}{2}$, 3, $4\frac{1}{2}$, 6 u. t. t. metru attālumā no ekrāna novēroja rezonātorā stipras dzirksteles. Starp šīm vietām rezonātorā bija vai nu daudz vājakas

dzirksteles, vai arī viņas nemaz nebija. Skaidrs, ka vietas, kurās novēroja stiprās dzirksteles, bija radušos elektrisko stāvvilņu blīzumi. Atstatums starp diviem blakus blīzumiem ir vienāds ar pusvilņa garumu.

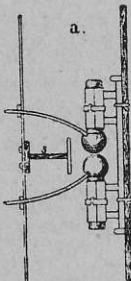

Zīm. 25.
Paraboliskā
spoguļa
vibrators.

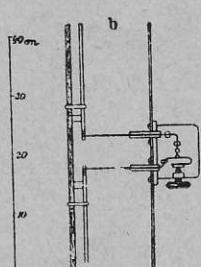

Zīm. 26.
Paraboliskā
spoguļa
rezonators.

Tā tad šo Herca eksperimentos dabūto elektrisko vilņu garums ir 3 metru liels. No vibrātora geometriskiem samēriem var aprēķināt vilņu periodu. Zinot vilņu garumu un svārstību periodu, pēc augšā pievestas formulas ir iespējams aprēķināt elektrisko vilņu izplatīšanās ātrumu


$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Izrādījās, ka šis ātrums patiešām ir ap 300000 km/sek., tā tad sakrit ar gaismas izplāšanās ātrumu, kā to bija paredzējis Maksvels.


Ja jau bija atrasts šķērslis, no kuļa elektriskie vilņi replektējas, tad tālāk bija jāsper vēl viens solis, lai pamēģinātu šos vilņus sakoncentrēt vienā virzienā, kā to dara ar gaismas vilņiem, liekot viņiem reflektēties no ieliekta spoguļa. Arī tas izdevās. Šim nolūkam tilka lietoti ap 60 cm gaļi vilņi. Vibrātors sastāvēja no diviem 3 cm resniem un 13 cm gariem stieniem ar 4 cm caurmēra lodītēm galā (zīm. 25). Šis vibrātors tika novietots cinka

cilindriski paraboliskā spoguļa deglinijā (zīm. 27. un 28.). Rezonātors bija izgatavots no diviem 50 cm garjiem un 5 mm resniem misiņa stienišiem (zīm. 26.). Stienišu gali ar vadiem savienoti ar mikrometrisku dzirkstelu starpu. Rezonātors ievietots otrā paraboliskā spoguļa deglinijā.

Ar šo divu aparatū un dažu citu zīm. 28. redzamo paļiga daļu palīdzību Hercam izdevās parādīt, ka elektriskiem vilņiem piemīt visas tās īpašības, kas ir gaismas vilņiem. Šīs īpašības ir atspoguļošanās lūšana, polarizācija. Starpība starp elektriskiem un gaismas vilņiem ir tikai vilņu vilņu garumos. Gaismas vilņi ir tie paši elektriskie vilņi — tikai ar daudz, daudz īsāku vilņu garumu. Tā Herca eksperimenti visā pilnībā apstiprināja visu to, ko Maksvels jau tīri teorētiski bija paredzējis.

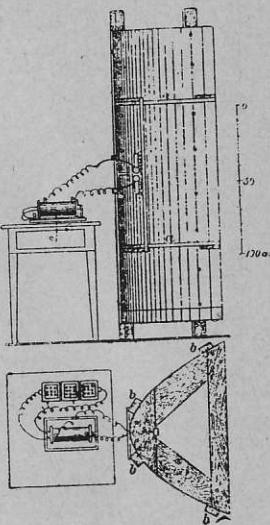

Zīm. 27.
Paraboliskais spogulis.

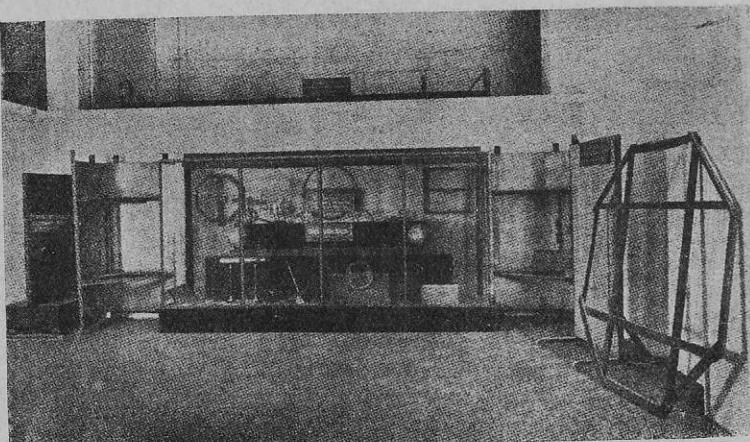

Zīm. 28.

Herca originālaparāti Vācu Muzejā Minchenā. No kreisās pusēs: pīka prizma elektrisko vilņu laušanai, paraboliskais spogulis ar rezonātoru, oscilators un rezonātori, paraboliskais spogulis ar oscilatoru, spogulis (metāla ekrāns) elektrisko vilņu refleksijai, drāts režģis polarizācijai

stele rezonātorā sprēgāja daudz labāki un ātrāki tad, ja rezonātora dzirkstelu starpa tika apgaismota, vai nu no vibrātora dzirksteles, vai arī ultravioletas gaismas. Tālāk tika novērots, ka šo parādību sevišķi izsauc negatīvā elektroda apgaismošana.

Tika novērots, ka pie rezonances dzirk-


Beidzot jāpiemin vēl viens efekts, ko Herces atrada (gan kā blakus efektu) jau tad, kad strādāja pie saviem pirmiem eksperimentiem par elektrisko rezonanci un kura pēdējā laikā radiotehnika sāk piederēt arvienu lielākā loma.

Mums ir skaidrs, ka te ir darīšana ar to, ko tagad saucam par fotoefektu.

Tā tad arī šī efekta pirmatklājumu (gan tuvāki Hercs viņu nav pētījis) fīzika un radio-technika (kur viņam rodās arvienu lielāka no-

zīme sakarā ar televīzijas izveidošanos) ir pārādā Heinricham Hercam.

Visus savus tik svarīgos darbus Hercs pāspēja izdarīt savā īsā mūžā, jo 1892. gadā tikai 37 gadu vecs viņš nomira.

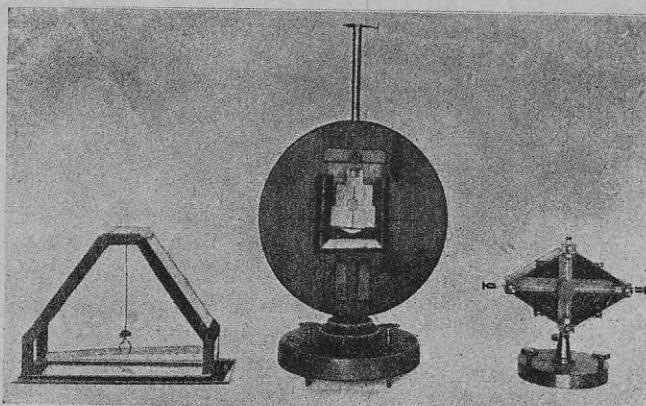

Zīm. 29.

Herca mērojamiie instrumenti: papes caurules elektrometrs,
galvanometrs un siltuma ampēmetrs.

J. KIMENĀ

Mēbeļu un būvrūpniecība

JELGAVĀ, Pētera ielā 4. Tālr. 412.

I z g a t a v o:

dažādas mēbeles, dzīvokļu, banku un veikalau iekārtas; būvēm — logus, durvis un citus koka piederumus. **Bišu stropus.**

Pērk dēļus, plankas un citus materiālus.

K r ā j u m ā
Mēbeles visādos stilos

Joslū selektivitāte.

J. Fridrichsons.

Pēdējā laikā, kad mūsu Eiropas raidītāji ir sablīvēti diezgan cieši viens pie otra vilņu garumu ziņā, kad raidītāju frekvenču starpības reti ir lielakas par 9—10 kilociklu, uztverošā aparāta selektivitātei ir ļoti liela nozīme un bez tās kaut cik pieklājīga tāluztveršana nemaz nav iespējama.

Noskaidrosim vispirms, kas īsti ir selektivitāte un no kā viņa atkarājas.

Ikvienā uztvērējā, vai tas būtu vienkāršs vai komplikēts, ir viens vai vairāki strāvas kontūri — piem. antēnas kontūrs, tīkliņa kontūrs, anoda kontūrs u. t. t. Antēnas kontūrā antēnai garāmejoši raidītāja elektromagnētiskie vilņi rada strāvas un spraiguma svārstības. šīs svārstības tiek pārnestas tālāk uz tīkliņa kontūru (lampinu uztvērējā) un pastiprinātā veidā parādās atkal anodkontūrā.

Bet nu, mēs taču zinām, ka uztvērēja antēnai iet garām visu raidstaciju vilni, un tādēļ vajadzētu sagaidīt, ka antēnas kontūrā radīsies daudzu dažādu svārstību, dažas gan ar lielāku intensitāti, dažas ar mazāku, atkarībā no raidītāja jaudas un attāluma.

Rezultātā tad mēs, protams, neko nevarētu dzirdēt, jo dažādo staciju priekšnesumi tad sajauktos kopā visnesaprotamākā skaņu mistrojumā.

Kādēļ nu mēs tādu parādību pie mūsu uztvērējiem nenovērojam? Atbildi uz šo jautājumu nav grūti atrast un tā, droši vien, lielai daļai lasītāju būs jau zināma.

Visos mūsu uztvērējos augšā minētie kontūri vai vismaz viens no tiem (antēnas vai tīkliņa kontūrs), ir noskaņoti, tas ir, viņos svārstības var izsaukt tikai noteiktas frekvences svārstības, citiem vārdiem, vilni ar noteiktu vilņu garumu, kurpētīm citas frekvences svārstības šādā kontūrā nekādas svārstības nespēj radīt.

Lai izskaidrotu šādu kontūru īpašības un darbību mums jāateeras dažas parādības no fizikas.

Ja mums ir strāvas kontūrs, kas sastāv no zināma lieluma kapacitātes C (kondensātors) un pašindukcijas L (spole), tad izrādās ka šādam kontūram ir noteikta ipatnēja frekvence, tas ir, ja mēs šādu kontūru ierosināsim, piem., uz brīdi pielādējot kondensātoru C, viņā radīsies elektriskas svārstības ar kontūra ipatnējo frekvenci. Te notiek tas pats, ko novērojam pie parasta svārsta — pendela. Ja to iekustinām, viņš svārstās ar noteiktu svārstību skaitu sekundē (frekvenči), pie kam šīs svārstību skaits atkarājas no svārsta garuma.

Pie elektriska svārstību kontūra frekvenči nosaka kontūra kapacitāte C un pašindukcija L, kā to rāda pazīstamā Tomsona formula.

$$n = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}, \text{ jeb } \lambda = 3 \cdot 10^6 \cdot 2\pi\sqrt{L \cdot C} \text{ (mtr.)}$$


(Te L jāņem henrijos un C farados.)

Ja tagad šādu kontūru ierosināsim ar zināmas frekvences elektriskām svārstībām, piem., ieslēdzot šādu kontūru antēnā, tad intensīvas svārstības varēs rasties kontūrā tikai tad ja kontūra ipatnējā svārstība sakritīs ar ierosinošās svārstības (raidītāja vilņa) frekvenci, tas ir ja kontūrs būs rezonansē ar raidītāja vilni.


Ja tagad šādu kontūru ierosināsim ar zināmas frekvences elektriskām svārstībām, piem., ieslēdzot šādu kontūru antēnā, tad intensīvas svārstības varēs rasties kontūrā tikai tad, ja kontūra ipatnējā svārstība sakritīs ar ierosinošās svārstības (raidītāja vilņa) frekvenci, tas ir, ja kontūrs būs rezonansē ar raidītāja vilni.

Visas pārējās svārstības, kas iet antēnai garām (citu raidītāju vilni) un kuru frekvences nesakrit ar kontūra ipatnējo svārstību, izsauks kontūrā tikai niecīgas intensitātes svārstības. Tādā kārtā no antēnas var izlasīt tikai vienas noteiktas raidstacijas vilni un proti to, uz kura frekvenci ir noskaņots uztvērēja kontūrs (vai arī vairāki kontūri).

Bet praksē lieta, diemžēl, nav tik vienkārša, jo izrādās, ka šāds noskaņots kontūrs atsaucas ne tikai uz savu ipatnējo frekvenci,

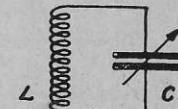

Zīm. 1.

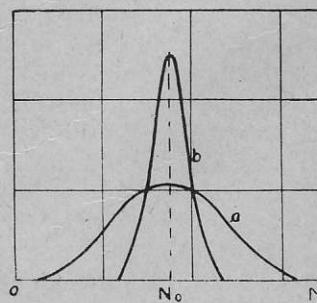

Zīm. 2.

bet arī uz svārstībām, kuru frekvences ir šai ipatnējai frekvencēi tuvu, gan vājāk, bet tomēr pietiekoši labi, lai rastos samērā intensīvas svārstības. Tā tad ja attēlosim grafiski kontūra svārstību intensitāti atkarībā no antēna pienākošo ierosinošo, svārstību frekvenčēm, dabūsim 2. zīm. attēloto līknī, tā sauc. rezonances līknī. No tās redzams, ka ierosinošai frekvencēi tuvojoties kontūra ipatnējai

frekvencei, kontūrā rodošos svārstību intensitāte pieaug un sasniedz maksimumu tad, kad ierosinošā frekvence ir vienāda ar kontūra īpatnējo frekvenci. Kad ierosinošā frekvence kļūst lielāka par īpatnējo frekvenci, svārstības atkal kļūst vājākas.

Tagad nu ir skaidri saprotams, ka gadījumā, ja uztveramam raidītājam ir kaimiņš ar gandrīz tik pat lielu vilņu garumu vai frekvenci, arī šis raidītājs, ja tikai viņa jauda ir pietiekoši liela, iespāido kontūru un radīs tanī samērā intensīvas svārstības.

Ja raidītāju frekvences nav sevišķi tuvu viena otrai, tad šāda plaša rezonances līkne nav nekāda nelaimē, bet, kā jau teikts, pēdējā laikā raidītāji ir sagājuši sevišķi cieši kopā un loti bieži viens otram traucē. Tādēļ būtu vēlams rezonances līkni padarīt asāku, lai kontūrs atsauktos tikai uz pavisam šauru frekvenci joslu. To tiešām arī var izdarīt, nemot uztvērējā vairākus noskaņotus kontūrus un lietojot pirmklasīgas sastāvdaļas, jo rezonances līknes plašumu izsauc galvenā kārtā kontūra zudumi. Tādā kārtā var dabūt rezonances līkni loti asu, uztvērējs tad ir loti selektīvs, tas bez kādām grūtībām atdala vienu raidītāju no otra.

Bet nu, par lielu brīnumu izrādās, ka šādi moderni uztvērēji ar „naža asuma“ selektivitāti dod pavisam slīktu mūzikas reprodukciju, daudz slīktāku kā vienkārši uztvērēji ar plašu rezonances līkni.

Zemās skaņas gan ir dzirdamas labi, bet toties augstās itkā pilnīgi izzudušas, kas, protams, kroplo visu kopiespaidu.

Tas no pirmā acu uzmetiena izliekas nesaprotami, bet patiesībā izskaidrojams diezgan vienkārši.

Piegriezīsim uz brīdi savu vērību raidītājam un atcerēsimies, kas tur notiek. Raidītāja ražotam nesējvilnim, uz kuŗa frekvenci mēs arī noskaņojam uztvērošā aparāta kontūrus, tiek taču pārkātas pāri elektriskās svārstībās pārvērstās runas un mūzikas svārstības (modulācija). Tā tad, tas, kas no raidītāja antēnas tiek izstarots eterī, nav jau vairs tīra augstfrekventa nedziestoša svārstība (kā tas ir telegrāfijas raidītājos), bet gan svārstība ar maiņus vilņa garumu vai frekvenci.

Matemātiski var viegli aprēķināt, ka ja nesējvilnim ar konstantu frekvenci n_0 pārkāj pāri svārstību ar frekvenci n_1 , tad rodās līdzās nesējvilnim vēl divi vilņi, viens ar frekvenci $n_0 - n_1$, otrs ar frekvenci $n_0 + n_1$.

Tā kā mūzikā un runā skaņu frekvences svārstības apm. no 30—4000, tad nu iznāk, ka radiofona raidītājs neraida vis uz vienu noteiktu vilņa garumu, bet ka modulētais nesējvilnis aptver veselu joslu frekvenci. Tā piem. pie raidītāja, kuŗa nesējvilņa garums ir 500 m (frekvence 600 kilocikli), modulētais nesēj-

vilnis pārkālas joslu no apm. 496,7 m līdz 503,3 m (604—596 kilocikli). Tādēļ arī pēc starptautiska noteikuma raidstacijas frekvenci ziņā nedrīkst būt viena otrai tuvāk par 8 kilocikliem, jo pretējā gadījumā augstāko toņu modulācijas joslas klātos viena otrai pāri un stacijas viena otrai stipri traucētu.

Bet modulācijas joslai ir arī vēl otra nelaime, kuŗa izsauc jau augšā minēto parādību.

Ja mums ir uztvērējs ar loti labu selektivitāti, citiem vārdiem, ar loti asu rezonances līkni, tad noskaņojot aparātu uz raidstacijas nesējvilni, no modulācijas joslas tiks itkā izgrieztas ārā tikai frekvences, kurās ir tuvu ap paša nesējvilņa frekvenci, tikai tās tiks pastiprinātas, turpretim, tās modulācijas joslas frekvences, kuŗas ir tālāku no nesējvilņa frekvences, aparāts nemaz neuztvers, vai arī uztvers loti vāji. Tā kā nesējvilņa frekvencēi tuvās frekvences rodās no zemiem toniem, bet tālākās no augstiem toniem, tad ir skaidrs, ka aparāts izceļ zemos tonus, augstākos atstājot novārtā, un tas rada visu priekšnesumu kroplošanu.

Te nu mēs iekļūstam dilemmā: slikta selektivitāte (neasa rezonances līkne) nespēj atdalīt stacijas vienu no otras un, no otras pušes atkal, liela selektivitāte (asa rezonances līkne) spēj gan stacijas vienu no otras atdalīt, bet to ties skanas kvalitāte atkal ir slīktāka.


Lai dabūtu labu reprodukciju un lai tomēr varētu atdalīt apmierinoši vienu no otras tuvas raidstacijas, vajadzētu konstruēt aparātu ar stāvu rezonances līkni, bet ar līdzenu, neasu galu, kuŗa ietvertu pēc iespējas lielāku daļu no modulācijas joslas.

Jautājums tikai tas, kā šādu rezonances līkni dabūt.

Te nāk palīgā tā sauc. joslu filtri, kuŗu princips bij pazīstams jau diezgan sen atpakaļ, bet kuŗus uztvērēju būvē sāka pielietot tikai dažus gadus atpakaļ, vispirms Amerikā un tikai nesen atpakaļ arī Eiropā. Tagad, šādus filtrus sāk pielietot arvien vairāk un vairāk visos pirmklasīgos uztvērējos. Amatieri aprindās joslu filtri vēl nav sevišķi izplatīti, pirmkārt jau tādēļ, ka literātūrā par tiem maz kas atrodams un, otrkārt, arī tādēļ, ka viņu pašpagatavošana nav visai viegls uzdevums, kuŗš ir pa spēkam tikai piedzīvojušam amatierim.


Apskatīsim vispirms, ap ko te lieta grozās. Kā jau redzējām agrāk, noskaņots kontūrs atsaucas uz šauru frekvenci joslu (ja rezonances līkne ir asa), kas atrodās cieši ap kontūra īpatnējo frekvenci. Ja mums ir divi vienādi kontūri, noskaņoti uz vienu un to pašu frekvenci, tad gadījumā, ja saite starp abiem kontūriem ir loti vāja, tie abi atsaucas uz kopējo frekvenci, uz kuŗu tie ir noskaņoti. Ja, turpretim, saiti starp kontūriem nemam ciešāku, tad izrādās,

ka kontūri vairs neatsaucas uz kopējo īpatnējo frekvenci, uz kuru tie ir noskaņoti, bet uz divām jaunām frekvencēm, no kurām viena ir nedaudz virs kontūru īpatnējās frekvences, otra zem tās. Tā tad kontūriem tagad būs divas rezonances liknes, viena pa labi no kontūru īpatnējās frekvences n_0 , otra pa kreisi no tās (3. zīm.). Vidū abas liknes saplūdīs kopā un

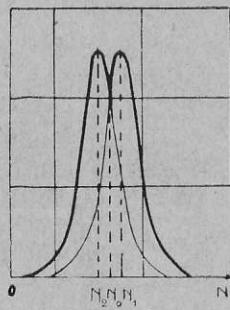

Zīm. 3.

būs itkā viena rezonances likne, ar stāvām mālam un iedobumu virsotnē. Tādā kārtā var dabūt joti stāvu rezonances likni, kurā, neskatoties uz to, ietver veselu frekvenču joslu, dodot vienmērīgu reprodukciju kā zemām tā arī augstākām skaņām, kuļas lietojot vienu kontūru ar šāvu rezonances likni, tiek vienkārši izgrieztas āra.

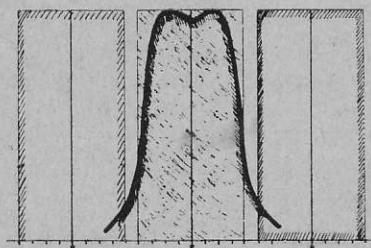

Zīm. 4.


Šāda joslu filtra kontūra dabīga rezonances likne attēlota 4. zīm. Taisnstūris, kuļā iežīmēta likne, ir raidītāja modulācijas josla. Kā redzams, likne gandrīz to aizpilda. Tā tad, vietas skaņas tiek uztvērtas gandrīz vienādā stiprumā.

Bet lai rezonances likne būtu ar vajadzīgo platumu, tas ir, lai abas liknes virsotnes, kas atbilst abām jaunām svārstību frekvencēm, būtu vajadzīgā atstatumā viena no otras, ir vajadzīga pilnīgi noteikta saite starp abiem kontūriem. Ja saite ir vāja, abas svārstību frekvences ir tuvu viena otrai, ja tā ir ciešāka, frekvences atiet tālāk un pie pārāk ciešas saites var pat rasties divas atsevišķas rezonances liknes.

Abus filtra kontūrus parasti saista induktīvā ceļā (5. zīm.) tuvinot līdz zināmam atstatumam abu kontūru spoles. (Šāda filtra tipisks praktisks izvedums, kuļu lieto Amerikas pa-

zīstamos Hammarlund-Roberts uztvērējos re-dzams 6. zīm.)

Lai varētu jau iepriekš aprēķināt vaja-dzīgo saiti starp abām spolēm, vispirms jāzin

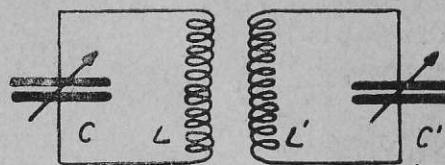

Zīm. 5.

cik platu joslu grib dabūt. Izrādās ka abas kontūru frekvences n_1 un n_2 var izteikt sekoši


$$n_1 = \frac{n_0}{\sqrt{1+k}} \text{ un } n_2 = \frac{n_0}{\sqrt{1-k}},$$

kur n_0 ir abu kontūru kopējā īpatnējā frekven-
ce, bet k ir abu kontūru spoļu saites koefi-cients.

Piem., ja gribam pie 500 m gaļa vilņa dabūt ar filtru 8 kilociklu platu joslu (4 uz vienu pusī
un 4 uz otru), būs vajadzīgs starp abām spo-
lēm saites koeficients

$$k = 1 - \left(\frac{n_0}{n_2}\right)^2 = \left(\frac{n_0}{n_1}\right)^2 - 1 = \frac{1}{376} \text{ (apmēram)}.$$

Saites koeficientu var viegli atrast, ja kaut
kādā ceļā ir iespējams mērīt spoļu pašindukci-

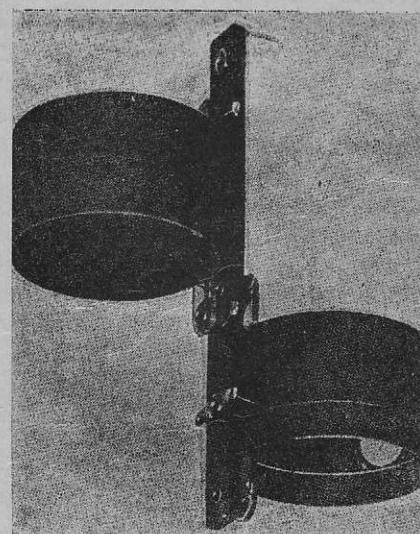


Zīm. 6.

jas. Tad izmēro abu filtru kontūra spoļu paš-indukcijas L_1 un L_2 atsevišķi un pēc tam novie-to abas spoles līdzās vienu otrai (kā 7. zīm.) un savieno galus 2 un 3. Ja tagad izmērīsim abu spoļu kopējo pašindukciju, tad tā sastādisies no atsevišķām pašindukcijām L_1 un L_2 un bez tam vēl no spoļu savstarpējas indukcijs M , citiem vārdiem


$$L_a = L_1 + L_2 + 2M.$$

Ja, turpretim, tādā pat stāvoklī savienosim galus 2 un 4, tad savstarpējā indukcija darbojas pašindukcijai pretim un

$$L_b = L_1 + L_2 - 2M.$$

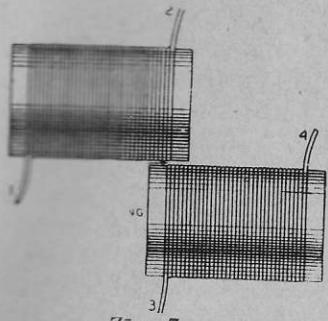

Zīm. 7.

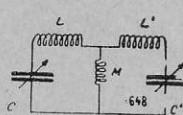

Zīm. 8.

Atņemot abas vienādības vienu no otras dabūsim

$$L_a - L_b = 4M, \text{ jeb}$$


$$M = \frac{L_a - L_b}{4}.$$

Ja M ir zināms, tad viegli atrast arī saites koeficientu k , jo

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

Protams, šāda mērišana reti kādam būs iespējama, tādēļ jāapmierinās ar izmēģināšanu.

Divu atsevišķu kontūru vietā bieži lieto arī 8. zīm. attēlotu filtru kontūru, kur vajadzīgo saiti dod nedaudzi spoles M tinumi. (Saite te ir tā tad galvaniska un savstarpējā indukcija, M te ir vienāda ar spoles M pašindukciju.)

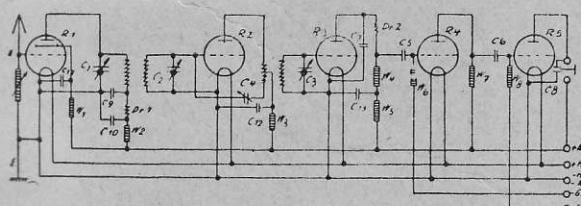


Zīm. 9.

Šādus joslu filtrs var ievietot antēnas kontūrā un arī, kā saites loceklus, starp augstfrekvences pakāpju lampinām. Aparāta apkal-

pošana, protams, ir gan komplikētāka, obligātoriski jālieto kondensatori ar kopēju asi, jo abiem kontūriem jābūt noskaņotiem stingri uz vienu un to pašu frekvenci, pretējā gadījumā rezultāti būs vēl vājāki kā ar parastu uztvērēju.

Bet šīs grūtības var tomēr pārvarēt un cerams, drīz joslu filtri iekārtos piekrišanu arī amatieru aprindās.

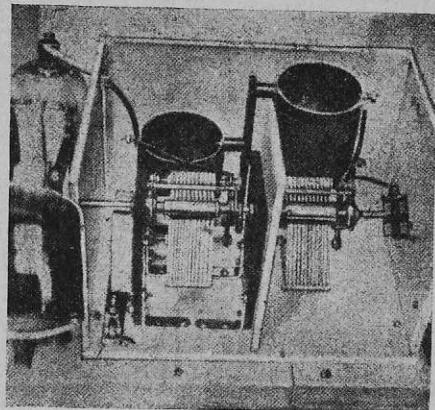


Zīm. 10.

Šo aprakstu beidzot, lasītājiem varbūt būs interesanti redzēt, kā faktiski izskatās visa uztvērēja schēma, kuŗā izlietots joslu filtra princips (9. zīm.). Kā redzams, joslu filtrs te ie-vietots starp pirmo un otro augstfrekvences lampiņu. Lai izsargātos no nevēlamām saitēm, kurās var mainīt kontūru noskaņojumu, visas filtra daļas ievieto metala aizsargkastē (10. zīm.).

11. zīm. beidzot ir attēlotas dažādu uztvērēju rezonances līknes. Līknes I. un IV. attēlo parastu, vidēja labuma uztvērēju selektivitāti. Līkne II. uzņemta ar modernu selektīvu sešlampiņu aparātu, bet III.

ir amerikāņu Roberts uztvērēju rezonances līkne. Salīdzinot šīs līknes, katram būs redzams kādas priekšrocības ir joslu filtram.

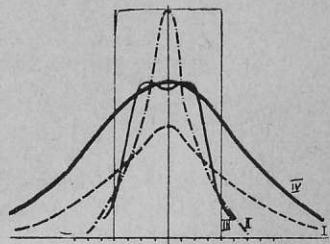

Zīm. 11.

Grāmata „Praktiskās schēmas“

Sai grāmatā ievietota 41 schēma, ar attiec. alzrādījumu, aparātu būvel. Tās ir visdažādākās, sākot ar detektoru — un beidzot ar 5-lapp. uztvērēju schēmam.

Pie tiek plašas schēmu izvēles, kuŗām visām izcilius vērtība, katrs atradis sev „isto“. Un tādēļ ieteicams, katram amatierim iepazīties tuvāk ar šo grāmatu. Grāmata maksā Ls 1.50 un dabūjama stacijas, kioskos, grāmatu un radio veikalos. Pa pastu piepr. izdevn. „Atbalss“, Rīga, p. k. 381. Pasta tekošs rēķins 393.

Augstfrekvences aukla un viņas pielietošana.

A A k m e n t i n ū.

Laižot cauri kādam vadam augstfrekvences maiņstrāvu novērojama interesanta parādība: strāva nesadalās vienmērīgi pa visu vada šķērsgriezumu (kā tas ir pie līdzstrāvas), bet tek vairāk pa vada ārējām kārtām — pa vada „ādu“, ja tā var izteikties. Tāpēc minēto parādību sauc par skin-efektu (skin — angļiski nozīmē āda). Skin-efekts novērojams arī pie zemākām frekvencēm, tomēr stipri mazā mērā. Turpretim pie augstākām, radio-frekvencēm tas ir nepatīkami sajūtams, jo palielina vada pretestību. Skin-efekta raksturošanai ļoti labi

noder attiecība $\frac{R_{af}}{R_1}$, kur R_{af} — augstfrekvences pretestība un R_1 — līdzstrāvas pretestība. Pie zemām frekvencēm šī attiecība ir tuvu vienam, bet pie augstākām sāk kāpt un pie augstākām radio frekvencēm (piem. 10000 KC) var sniegties desmitos.

Skin-efekta iespāida paralizēšanai var iet dažādus ceļus. Piemēram, var vadu vietā lietot caurules, jo vada iekšējās kārtas tā kā tā nepiedalās augstfrekvences strāvu vadīšanā. Šo metodi lieto pie augstām radio frekvencēm (tā apmēram virs 200 kilociklu) pie raidītājiem, kā arī isvīļu uztvērējiem, kur jāpanāk mazas a. f. pretestības.

Protams, priekš mazākām spolēm ar daudz vītnēm, kā tas ir pie uztvērējiem, piem. radiofona vilņu diapazonā, šādu cauruļu lietošana būtu neērta. Šeit vispirms caur pareizu spolu dimenzionēšanu var panākt, ka attiecība $\frac{R_{af}}{R_1}$,

turās pielaižamās robežās arī pie spolēm, kas tītas ar vienkāršo drāti. Nebūs grūti aptvert, ka skin-efekta iespāids pie tieviem vadiem sagaidāms daudz mazākā mērā, nekā pie resniem — jo tieviem vadiem, virsmas attiecība pret šķērsgriezumu, ir lielāka nekā pie resniem vadiem. To apstiprina arī novērojumi. Piemēram, kādai cindriskai spolei, tītai ar 0,5 mm drāti tika izmērīti $\frac{R_{af}}{R_1} = 3,5$ pie 500 KC, un pat 5,4 pie 750 KC, kamēr citai spolei, tītai ar 0,35 mm drāti tās pašas attiecības bij 2, resp. 2,8 un pati augstfrekvences pretestība pat nedaudz mazāka nekā pirmajai spolei.

Protams, nemot stipri tievu drāti, attiecība $\frac{R_{af}}{R_1}$ vēl vairāk kritis, bet tā kā līdz ar to R_1 būs stipri pieaudzis, tad galu galā dabūsim lieļākas augstfrekvences pretestības. Izeju varētu rast, nemot daudzas tievas drātis un sa-vienojot tās paralēli. Praksē tā arī dara un tā-

dā veidā esam nonākuši pie augstfrekvences auklas.

Augstfrekvences aukla sastāv no tievām (parasti 0,07 mm caurmērā) vaļa drātīm, kas pārvilkta ar plānu emaljas kārtīnu, savītas kopā un pēc tam apvītas, resp. appītas, ar zidu. Atsevišķo drātiņu izolācija ir nepieciešama, jo pretējā gadījumā pa vidējām drātīm tāpat netecēs augstfrekvences strāva. Šādu augstfrekvences auklu tad apzīmē pēc drātiņu skaita un viņu caurmēra: piem. $30 \times 0,07$ mm apzīmē auklu, kas sastāv no 30 0,07 mm resnām drātītēm. Resnākas augstfrekvences auklas nereti apzīmē piem. šādi $3 \times 50 \times 0,07$ mm, ar ko tuvāki tiek apzīmēts auklas sapīšanas veids. Šīnī gadījumā tā tad vispirms 50 gab. 0,07 mm drātiņas sapītas auklā (kurū mēs apzīmētu $50 \times 0,07$ mm), pēc tam 3 šādas $50 \times 0,07$ mm auklas sapītas kopā dod $3 \times 50 \times 0,07$ mm auklu.

Ar augstfrekvences augklu jau sasniedzami $\frac{R_1}{R_1}$ lielumi zem 1,5 pie 500 KC, tā tad arī ar augstfrekvences auklu tītās spoles būs labākas. Tomēr tas tikai ir spēkā līdz apm. 1500 KC, jo tad sāk pārsvaru nēmt dielektriskie un citi zudumi augstfrekvences auklas emaljas izolācijā, un pie augstākām frekvencēm mazākus zudumus iespējams sasniegt ar masīviem vadiem, resp. caurulēm. Augstfrekvences aukla sevišķi tiek lietota pie zemākām radio frekvencēm (tā zem 100 KC) ir pie raidītājiem (nem resnākas atsevišķas un savij tauvās), ir uztvērējiem. Radioamatierus sevišķi interesēs a. f. auklas pielietošanas iespējamības pie radiofona uztvērējiem Jāsaka, ka it sevišķi pie aparātiem ar augstfrekvences pastiprināšanu daudz labāki rezultāti sasniedzami lietojot ar augstfrekvences auklu aptītas spoles, tā saucamo īso vilņu (500—1500 KC) diapozonā. Protams, augstfrekvences aukla ir ievērojami dārgāka par vienkāršu izolētu drāti, tomēr liekas, ka ne tikai tas atbaida radioamatierus no augstfrekvences auklas lietošanas. Jo it sevišķi grūti liekas atsevišķo dzīslīnu notirīšana un to aplodēšana. Protams, šis darbs rūpīgi jāizdara, jo pretējā gadījumā, ja vairākas dzīslīnas nebūs pielodētas, ar augsfrekvences auklu būs sasniedzami pat sliktāki rezultāti, nekā ar vienkāršu drāti. Šī dzīslu notirīšana un aplodēšana visvienkāršāki izvedama sekoshi. Notin no gala attiecīgu gabalu zīda izolācijas, pēc tam šo galu sakarsē līdz sarkankvēlei virs nekvēpošas liesmas (piem. spirta lampīnas) un tad ātri atdzesē acetonā. Acetonu par daudz tuvu

līcsmai nav ieteicams turēt, jo tas var aizdegties. Tomēr jāsaka, ka acetons ir „ugunsdrošāks“ par spiritu, nemaz nerunājot par bencīnu. Pēc tam berzējot apdedzinātā auklas galu pirkstos, ja pati dedzināšana un dzesēšana ir pareizi izdarīta, būs novērojams, ka auklas drātītes ir zaudejušas emaljas izolāciju un nobeicētas līdz metāla spīdumam. Tad nebūs grūti auklas galu aplodēt ar alvas un kolofoņa palidžību (dažādas lodējamās pastas nav ieteicamas lietot, jo tās reizēm satur pietiekoši skābes, lai saņetu tievās augstfrekvences auklas dzīslīnas).

Beidzot, apskatīsim kādās vietās atmaksājas augstfrekvences auklas lietošana. Pie detektora uztvērējiem ar augstfrekvences auklu tītas spoles gan nekad nedos labākus rezultātus, jo šeit paralēli spolei tiek ieslēgts detektors ar telefonu, kas ieved spoles kēdē daudzreiz lielāku pretestību, nekā tā starpība, ko iegūstam vienkāršas drāts vietā tinot ar augstfrekvences auklu. Arī pie reģenerātīvā audiona mēs mazu labumu gūsim lietojot augstfrekvences auklu, jo reģenerācija atsver zudumus spolē. Protams, lietojot spoles ar mazākiem zudumiem varēs dabūt mīkstāku reģenerācijas iestādišanu, tomēr šī starpība nebūs kaut cik ievērojama, ja augstfrekvence auklas vietā nems labu drāts titu spoli. Pie uztvērējiem ar augstfrekvences pastiprināšanu apstākļi jau stipri mainīs par labu augstfrekvences auklai. Augstfrekvences kontūros parasti netiek ievesta reģenerācija, kas varētu kompensēt zudumus spolēs, tā kā šeit jau ir no liela svara iespējami maza spolu augstfrekvences pretestība. It ipaši modernās schēmās ar aizsargtīkliņa lampījām ir no svara, lai noskaņoto anodkontūru pretestība būtu pēc iespējas lielāka, bet tas panākams samazinot spolu augstfrekvences pretestību. Laba spole (noskaņotām anoda kontūram vai augstfrekvences transformatora sekundāram tinumam) izgatavojama no $30 \times 0,07$ mm vai $40 \times 0,07$ mm augstfrek-

vinces auklas, uztinot 80—90 vītnes uz 50 mm resnas pertinaksa caurules. Šāda spole ar 500 cm maiņkondensātoru būs noskaņojama apm. 500—1500 KC diapazonā. Gaļo vilņu diapazonā (ap 170—500 KC) turpretim augstfrekvences aukla nebūs noderīga, jo aizņem par daudz telpas, kādēl šeit jāpaliek pie 0,2—0,3 mm vāra drāts.

Augstfrekvences auklas lietošana atmaksājas arī pie rāmju antēnām, jo no rāmja augstfrekvences pretestības atkarīgs nevien noskaņojuma sums, bet arī zināmā mērā uztverto zīmju skaļums. Radiofona vilņiem (500—1500 KC) būtu lietojams rāmis ar 1 metru malu apētis $8—10$ vītnēm $3 \times 40 \times 0,07$ mm vai resnākas augstfrekvences auklas. Gariem vilņiem (ieteicams nemit citu rāmja antēnu) var lietot tievāku auklu ($3 \times 20 \times 0,07$ mm) un attiecīgi vairāk vītnu.

Tomēr, pie augstfrekvences auklas lietošanas nav jāaizmirst kāds svarīgs noteikums: ja kādā vietā zudumus samazina līdz minimūmam, tad nepieciešami lai arī pārējās vietās būtu mazi zudumi, jo pretējā gadījumā sasniegtie uzlabojumi nestāvēs nekādā samērā ar pāterētām pūlēm un naudu. Lai atlauts ilustrācijai pievest piemēru: noskaņotais kontūrs saistās no drāts tītas spoles ar augstfrekvences pretestību $4,5\Omega$ un cieta dielektrika maiņkondensātora ar augstfrekvences pretestību 7Ω . Kontūra pretestība tā tad ir $11,5\Omega$. Drāts vietā nēmot augstfrekvences auklas spoles pretestība tika samazināta līdz 3Ω , sakarā ar ko kontūra pretestība samazinājās līdz 10Ω un rezultātā panāktais uzlabojums iztaisa nedaudz vairāk par 10%. Ja turpretim tiktu lietots labs gaisa maiņkondensātors, ar augstfrekvences pretestību ap $0,1\Omega$, tad attiecīgās kontūra a. f. pretestības būtu $4,6\Omega$ un $3,1\Omega$. Šeit kā redzams, pretestība ir par $\frac{1}{3}$ samazināta, nemaz vēl neskaitot absolūto lielumu, kas ir 3 reizes mazāks nekā pirmā gadījumā.


M. Liepiņš

RADIO darbnīca

IZGATAVO: Radio spoles pēc mēriem un aizrādījumiem, transformatorus, elektriskam tīklam. Apaļātus un citus radio piederumus

Rīgā, Brīvības ielā 126.

TĀLĀRUNIS 3-1-7-0-3

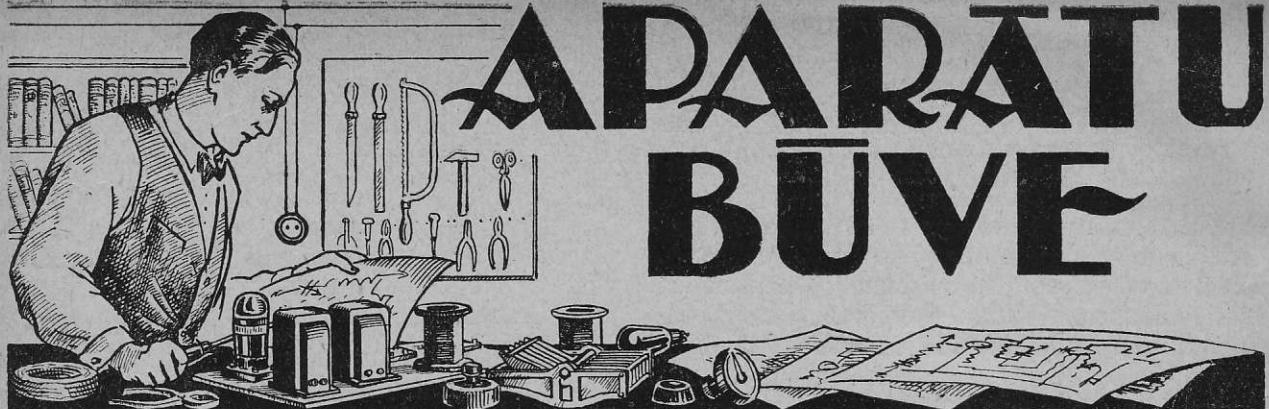

APARĀTU BŪVE

Zemfrekvences pastiprinātājs detektoru aparātam, ar tikla pieslēgumu.


M. Liepiņš.

Kristaldetektoru uztvērēju īpašnieki bieži ar savu aparātu ir ne visai apmierināti. Lietojot galvas telefonus, var klausīties tikai nedaudzi, cik nu ir pie rokas telefonu, bet lietojot skaļruni, skaņa ir atkal par vāju. Ja aparāts un antēna ir labi, ja skaļrunis ir jūtīgs un ja visi istabā stāv klusu, tad lieta vēl kaut kā iet, bet pietiek tikai kādam pāriet pār istabu, dažiem savā starpā sarunāties — un visi klausīšanās prieki ir vējā. Lai no šīs nelaimes tiktu

apmierināti ar Rīgas programu, ja tikai tā būtu dzirdama skaļrunī pietiekošā skaļumā.

Šiem abonentiem es gribu nākt palīgā, aprakstot detektoru uztvērēju ar pastiprinātāju, kuŗu var pieslēgt tieši elektriskās apgaismošanas maiņstrāvas tiklam.

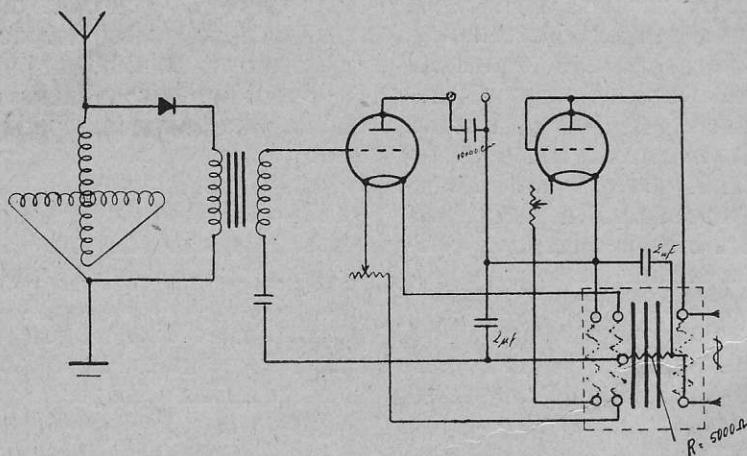Viss aparāts iebūvēts mazā koka kastītē un visi citi palīgaparāti atkrit, izņemot, protams, skaļruni. Nav vajadzīga arī daudzva-



Schēma.

valā jāiegādājas lampiņu aparāts, bet arī tam ir savi trūkumi, ja vien runājam par parastiem lampiņu aparātiem. Ir vajadzīgas lampiņas, anodbaterijas, akumulātori — akumulātori pie tam ātri izlādējas un bieži jāpilda, anodbaterijas pēc neilga laiciņa pilnīgi izbeidzas un tad tās kā nederīga manta jāsviež prom, lai gan viņas ir maksājušas šausmīgu naudu. Un pie visa tā vēl jāsaka, ka ar šādu lampiņu aparātu daudz tālāk par Rīgu arī netiksim, jo lai Rīgas raidīšanas laikā uztvertu ārzemju stacijas, tad ir jau vajadzīgs samērā komplīcēts aparāts.

Bez tam lielais vairums abonentu būtu arī

dīga aukla, kā pie uztvērējiem ar anodbaterijām un akumulātoriem, bet vajadzīgs tikai viens dubultvads, kuŗu pievieno elektriskam tiklam. Iebāžot šī vada dakšu tikla sienas kontaktā (tāpat kā lampas vai gludināmā dzelža dakšu) aparāts ir ieslēgts uztveršanai, ja vien ir pievienots skaļrunis un ja vien darbojas vietējais raidītājs.

Aparāts, kā jau minēts ir detektoru uztvērējs, kuŗam pievienota 1 zemfrekvences pastiprinātāja pakāpe. Otra lampiņa darbojas kā strāvas taisnotājs. Abas lampiņas tiek kvēlinātas ar maiņstrāvu.

Tā kā kristāla detektora uztvērējs gan drīz visiem jau būs gatavs, tad atliek tikai uz būvēt viņam pastiprinātāju ar taisnotāju un sabūvēt abus vienā kastē.

Schēmā ir zīmēts uztvērējs ar variometru, bet, protams, tikpat labi var nemt arī šūniņspoli (apm. 45 tin.) ar paralēli pieslēgtu maiņkondensātoru. Tāda kombinācija ir pat vēl labāka, bet tikai nedaudz dārgāka.

Galvenā aparāta daļa ir tīkla strāvas pārveidošanas transformātors. Tādi transformātori ir dabonami tirgū, bet viņu var pagatavot arī pašu spēkiem pēc sekošiem datiem:

Serdēs šķērsgriezums	2 cm ²
Pr. mazais tinums 120 V	3000 tin.
Primārais tinums 220 V	5500 „
1. Sekundārais tinums	5000 „
2. „	100 „
3. „	100 „
Drāts caurmērs primāram tin.	0,1—0,15 mm
” 1. sekundar. tin.	0,1—0,15 „
” 2. un 3. sek. tin.	0,4—0,5 „

1. sekundāro tinumu var arī netīt un noņemt anodam vajadzīgo spraugumu tieši no primārā tinuma (autotransformātors).

Primārā tinumā vispirms uztin 3000 tinumus 120 voltiem, izved galus ārā, un tad pieštin vēl trūkstošos 2500 tinumus 220 voltiem. Ja apgaismošanas tīkla spraugums ir 120 voltu, tad tīklā ieslēdz tikai primāras puses 3000 tinumus, bet ja spraugums ir 220 volti, tad pie šiem 3000 tinumiem vēl jāpieslēdz 2500 tinumi un tīklā jāieslēdz visi 5500 tinumi.

Labāk tomēr transformātoru pirk gatavu, tas tomēr ir drošāki un galu galā nemaz neiznāks dārgāki.

Vēl jāmin daži vārdi par blokiem C₁—C₄. C₁ ir tīkliņa bloks un regulē tīkliņa priekšspraigumu, tādēļ tam jābūt ar ļoti labu izolāciju.


Tirgū patreiz var dabūt blokus par ļoti lētu cenu, bet izrādās, ka tie ir ar sliktu izolāciju, viņos ir lieli zudumi un tie ilgi netur viņiem pielikto spraugumu. Ja tīkliņa blokam ir lieli zudumi, tad dabūtais tīkliņa priekšspraigums būs mazs un būs jālieto lampiņa ar mazu tīkliņa priekšspraigumu, piem. Philips A 415. Ja turpretim tīkliņa bloks spraugumu tura labi, tad jālieto lampiņa ar lielu tīkliņa priekšspraigumu, piem. B 409, kuŗa dos arī lielāku skaļumu. Pareizam tīkliņa priekšspraigumam ļoti liela nozīme, jo lai gan lampiņa pati sev arī var pieregulēt vajadzīgo priekšspraigumu, tāto tomēr var darīt tikai zināmās robežās. Ja

spraigums būs nepareizs, skaņa būs neskaidra un cauri tai būs dzirdama arī tikla rūkoņa. Tīkla rūkoņa būs dzirdama arī tad, ja bloki C₂ un C₃ nav labas kvalitātes. It sevišķi blokam C₂ jābūt ar labu izolāciju un tas var būt arī lielāks (3—4 μF). C₁ kapacitāte var būt maza, pat zem 0,1 μF, skaņa tad būs skaidrāka.

C₄ nav obligātoriski vajadzīgs, tas jālieto pēc vajadzības. Viņa uzdevums ir novadīt maiņstrāvas paliekas, ja tādas vēl ir izgājušas filtram cauri. Tā kā beidzamā laikā daudzos skaļruņos ir iebūvēti blokkondensātori, viņš bieži nebūs vajadzīgs.

Pretestība R ir parasti 5000 omi liela un izpilda šeit droseles vietu. Var nemt arī 4000 omu telefona spoliti vai divas sērijā saslēgtas 2000 omu spolītes.

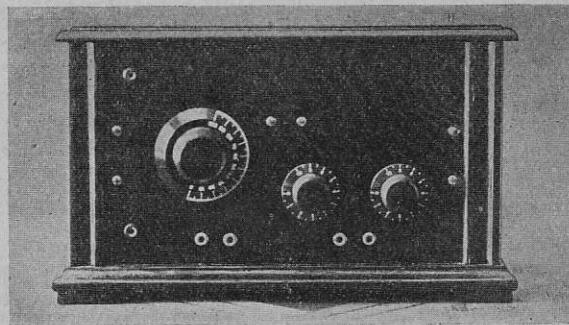Reostāti ievietoti tamdēļ, lai izsargātu lampiņas no pašindukcijas strāvām pie aparāta



Aparāta ārējais izskats.

ieslēgšanas un izslēgšanas. Vispirms tā tad jāieslēdz tīkla strāva un tad tikai jāiegriež reostāti. Pie izslēgšanas atkal vispirms jāiezgriež reostāti un tad tikai var izslēgt tīklu.

Ja ir pie rokas laba antēna un ja kristāldetektora uztvērējs jau bez pastiprinātāja iedarbina skaļruni, zemfrekvences transformātors jāņem ar pārnesumu 1 : 3 vai 1 : 4. Ja lieto iekšas antēnu, pārnesums jāņem lielāks, bet tomēr ne pārāk liels, jo tad skaņa tiks kroplota.


Ja kā antēnu grib izlietot elektriskās apgaismošanas tīklu, tad antēnas pievadā jāieslēdz blokkondensātors (250—500 cm).

Kā otra lampiņa var noderēt ikkuŗa 4 voltu lampiņa, tā uz aparāta darbību lielu iespaidu neatstāj, jo viņa tikai taisno strāvu 1. lampiņai.


Ja aparāts būvēts rūpīgi un ja 1. lampiņas priekšspraigums ir pareizs, tad rezultāti neizpaliks un katrs būs ar tiem apmierināts.

Vienkāršs un lēts anoda aparāts maiņstrāvas tīklam.


Loti daudziem, amatieriem un abonentiem sagādā lielas rūpes anodbaterija. Tas ir sevišķi sakāms par daudzlampiņu aparātu īpašniekiem, kuriem vajaga 20—30 mA anodstrāvas. Šeit sausā baterija kalpos tikai kādas pāris nedēļas. Arī anoda akumulatori maz līdz,

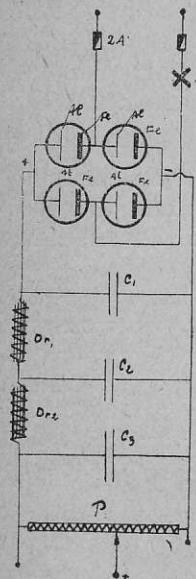

Zīm. 1.

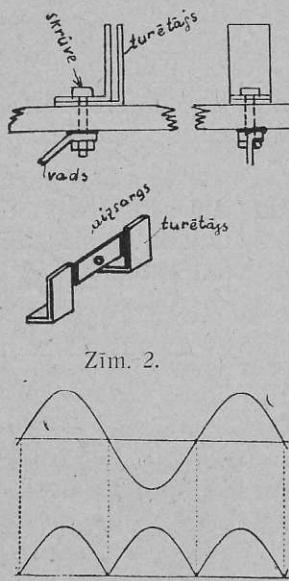

Zīm. 2.

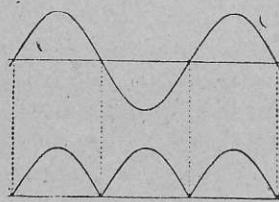

Zīm. 3.

jo tie būs katru nedēļu jāpilda, un bez tam ir samērā dārga manta. Te būtu loti noderīgs anoda aparāts, bet to ne katrs viņa cenas (80—150 Ls) dēļ spēs iegādāt. Šeit gribu aprakstīt tādu aparātu, kurš strādā loti apmierinoši, bet maksā maz.

Aparātam ir sekošas daļas:

1) Taisnotājs.

Pirktos aparātos un arī dažādos aprakstos, kā taisnotāju visbiežāk lieto katoda lampiņa ar anoda transformātoru. Tomēr šis sastāvdaļas ir loti dārgas. Šeit aprakstāmā aparātā ir izvēlēts lēts taisnotājs — elektrolītiskais.

Tas jau būs gandrīz visiem pazīstams, tāpēc par to šeit tikai pāris vārdu.

Kā zināms, tas sastāv no trauka, kurā kā elektrolīts ieliepts dzērējamās zodas (NaHCO_3) 8—10% šķidums un elektrodi, dzelzs un alumīnija plates. Kā dzelzs elektrodu var iemēt arī dzelzs trauku. Tad atkrit nost arī trauks. Traukā uz elektrolītu var uzliet virsū kādu no skābes tīru, nežūstošu eļļu, piem. parafīnelju.

Visa savienošana redzama 1. zīm.

Schēmā redzam, ka starp tīklu un taisnotāju ir ieslēgti aizsargi un lampiņa L. Lampiņu iemē apm. 25 W un aizsargas 2A. Kā aizsargas var lietot aizsarglamelites, kādas lieto sienas kontaktos. Tad tikai ir jāpagatavo turētāji pēc zīm. 2.

No zīm. 1. redzam, ka no Al platēm iet „+“ vads un no Fe platēm „—“ vads.

No pārveidotāja ies vēl pulsejoša līdzstrāva, ar 100 svārstībām sekundē (zīm. 3), bet to filtrējot, mēs iegūsim gandrīz tīru līdzstrāvu.

2. Filtrs.

Kā no zīm. 1. redzams, tas sastāv no 2 droselēm Dr, katras 20—25 H, kurās ir ieslēgtas „+“ vadā, un no trim kondensātoriem $C_1 C_2 C_3$, katra $2\mu\text{F}$.

Jāievēro, ka ja tīkla spraigums ir 120 V, kondensātoriem jābūt pārbaudītiem ar 500 V un pie 220 V ar 1000 V spraigumu.


3. Spraiguma sadalīšanas iekārta.

Lai uz anodu varētu dot dažādus spraiguimus, tad lieto potenciometri „P“. Kā tādu var iemēt „ocelita“ stieni ar 10000Ω lielu pretestību pie 120 V un 20000Ω pie 220 V.


Ja grib dabūt arī tīkliņa negatīvo priekšspraigumu, jāsaslēdz pēc 4. zīm. schēmas. Te kondensātors C_4 ir $3\mu\text{F}$.

Potenciometri P_1 nem ar apmēram 1000Ω pretestību.

Ja grib iemēt no 110 V tīkla augstāku anoda spraigumu, tad ir jālieto transformātors (zīm. 5.). (Kā to aprēķināt un izgatavot aprakstīšu vēlāk.)

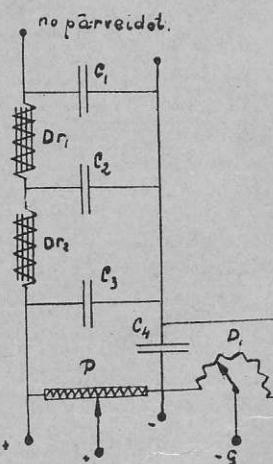

Zīm. 4.

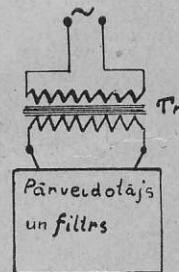

Zīm. 5.

Ja aparāts ir ar tiešu saiti, tad jālieto ir zemes un antēnas kondensātori, katrais apm. 20000 cm. Ja ir induktīva saite vai arī no tīkla uz iztaisnotāju lieto transformātoru, tad tie atkrit.

Sasniegtie rezultāti ir apmierinoši pat tad, kad to lieto zemfrekvences pastiprinātājam, neiemēt filtrā tīkli 1 droseli Dr, un kondensātoru C_2 .

Cena šim aparātam svārstās no Ls 20—30.


A m a t i e r i s : E. Z.

Daži aizrādījumi par mazu transformātoru būvi un aprēķināšanu.

A. Vilks.

Šīnī rakstā būs runa par maziem transformātoriem, kādus lieto zvaniem, maiņstrāvas radio lampu kvēlei, tīkla anodsprāgumu aparatiem — tā tad jaudai līdz 50 vatiem.

Ar transformātora palīdzību ir iespējams pārveidot maiņstrāvas sprāgumu. Transformātoru sērdes skārdi var ietilpst arī daži citi veidi, kā piemēram, spoles ar vienām saņem energiju no maiņstrāvas tīkla, otrs dod to arī pārveidotā veidā. Pirmās spoles tinumu sauc par primāro, otrās spoles par sekundāro tinumu. Uz viena transformātora var būt vairāki sekundārie tinumi, atkarībā no tam, cik mums ir vajadzīgi dažādi sprāgumi.

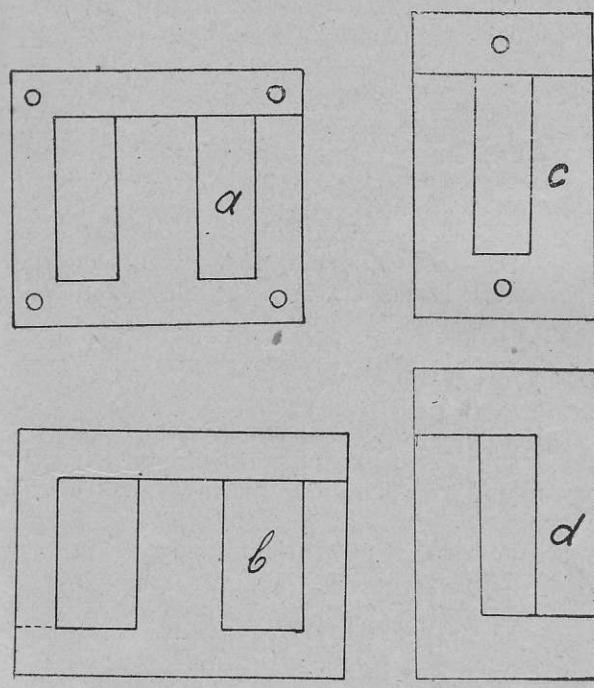

Zīm. 1.

mātora teoriju te neapskatīsim, bet dosim tiem, kā aprēķina paņēmienus līdz ar dažām tādām lietām, kas jāņem vērā pie šāda maza transformātora būves pašu spēkiem.

Principā transformātors sastāv no divām drāts spolēm, viena no viņām saņem energiju no maiņstrāvas tīkla, otra dod to arī pārveidotā veidā. Pirmās spoles tinumu sauc par primāro, otrās spoles par sekundāro tinumu. Uz viena transformātora var būt vairāki sekundārie tinumi, atkarībā no tam, cik mums ir vajadzīgi dažādi sprāgumi.


Primāro un sekundāro tinumus var tīt vienu virs otra. Var arī tīt katru tinumu savā spoles ķermenja nodalījumā. Lai pēc iespējas vairāk primārās spoles energijas pārietu sekundārā, abas spoles novietotas uz kopējas dzelzs sērdes. Pēc šīs sērdes veida transformātorus sadala divos tipos (zīm. 1.). Biežāki

lieto tipu a un b, jo viņā ir mazāki zudumi. Tāpēc salīdzinot divus a un b tipa transformātorus ar c un d, vienai un tai pašai jaudai, pirmie iznāk mazāki un komplikētāki. Transformātora sērdi taisa no dzelzs skārda. Parasti šīm nolūkam lieto speciālu transformātora skārdu (ar silicija piejaukumu).

Skārda biezums no 0,3 līdz 0,6 mm. Atsevišķiem sērdes skārdiem jābūt vienam no otra izolētiem vai nu ar abpusīgu īakoju, vai arī plānu papīra kārtīju. Tas vajadzīgs, lai pašā sērde netiktu inducēta strāva. Masīva dzelzs sērde isturētos tāpat, kā uz ūsu noslēgtā spole. Viņā rastos stipras virpuļu strāvas, kas stipri palielinātu transformātora tukšgaitas patēriņu un radītu arī transformātora sasilšanu.

Sērdes skārdu atsevišķiem samēriem jābūt zināmās attiecībās. Zīm. 2. doti maza transformātora sērdes skārda samēri. Viņa pašrocīgai izgatavošanai vajadzīgas skārda šķēres un ass cirtnis.

Lai skārda izgriešana būtu vieglāka, katru atsevišķu skārdu var taisīt no divām daļām. Tas nemaz sevišķi transformātora darbību nepasliktinās. Speciālo transformātora skārdu mazos daudzumos reti kam Rīgā būs izdevība dabūt. Gluži labi var iztikt arī ar parasto dzelzs skārdu. Viņa biezumam jābūt no 0,3—0,6 mm. Priekšroka dodama mīkstākam skārdam. Ja skārds rādās ciets, to der atlaidināt, sakarsējot viņu papriekšu līdz sarkankvēlei

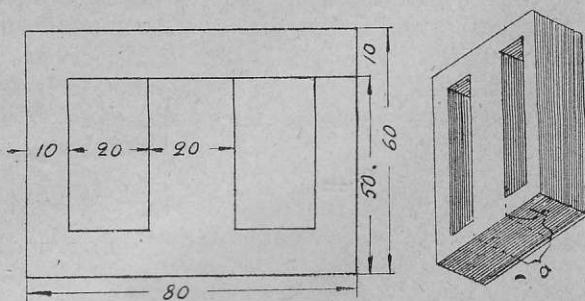

Zīm. 2.

un tad lēni atdzesējot. Caur to dzelzs magnētiskās īpašības uzlabosies.

Šādam no parastā dzelzs skārda būvētam transformātoram būs tikai drusku lielāki tā saucamie dzelzs zudumi. Tamēl viņš nems arī drusku vairāk strāvas no tīkla magnētiskās

plūsmas uzturēšanai. Pie maziem transformātoriem šo patēriņa starpību maz jutis.

Ja grib lietot papīra izolāciju, tad skārds ar to aplīmējams no vienas puses vēl pirms sagriešanas. Papīrs jāņem plāns. Parasti lie-to zīda papīru. Labs līmis iznāk no bidelētiem rudzu miltiem, iejaucot viņus vērdošā ūdeni. Lakas izolācija iznāk plānāka, bet nav tik laba, jo laka, sevišķi ja viņa nav labi nožuvusi, pie skārda bāšanas spolē, viegli noberžas. Lako-kot mēdz abas skārda puses. To var darīt vai nu pirms, vai arī pēc skārda sagriešanas. Lako-kot var ar asfalta vai arī spirta laku, jo abas viņas ātri žūst. Izturīgāks ir emaljas lako-jums, bet tas ilgāki jāzāvē. Transformātora skārdus var arī pasūtīt izštancēt kādā darb-nīcā.

Transformātora sērdes samēru noteikša-nai ir sarežģitas formulas. Mums pietiks, ja pieturēsimies pie likuma, kā uz katru volt-amperu (VA) jāņem 3 cm^3 dzelzs un ka uz 1 cm^2 sērdes šķērsgriezumu var pieņemt $3-3,5 \text{ VA}$.

Pie jaudas aprēķināšanas drošības pēc jā-pieliek vēl 25% zudumiem.

Tinumu skaita noteikšanai lietojama for-mūla

$$E = 4,44 \Phi \cdot f \cdot N \cdot 10^{-8} \text{ volti.}$$

kur E — spraigums voltos, Φ — spēka līniju skaits magnētiskā plūsmā caur spoli, f — maiņstrāvas periodu skaits sekundē (parasti $f = 50$), N — tinumu skaits. $\Phi = B \cdot F$, kur B ir magnētiskā indukcija un F — serdes šķērsgriezuma laukums cm^2 .

Šī formūla tinumu skaita noteikšanai der kā primārā tā arī sekundārā pusē.

Primārā pusē E ir tīkla spraiguma volti, sekundārā pusē E būs tas spraigums, ko gribam dabūt.

Pieņemot $B = 10\,000$, $f = 50$, mēs dabū-nam ļoti vienkāršu izteiksmi

$$N = \frac{45}{F} E.$$

Pie tinumu skaita aprēķināšanas sekundārā spolei pie vajadzīgā voltāža jāpieskaita 6% sprieguma kritumam transformātorā.

Sekojošā tabelē ir piedoti pielaižamie strāvas stiprumi ampēros dažāda caurmēra stiepulēm. Stiepuli var iemnt ar kokvilnas izolāciju, vai arī emaljētu. Stiepulēm zem $0,3$ mm lietojama tikai emaljas izolācija, jo citādi tinumi aizņem pārāk daudz telpas un var ne-ietilpt spolē. Pirms tišanas jānoskaidro telpas jautājums. Tabeles labās puses 3 slejās, uz-dots drāšu skaits, kas iet caur 1 cm^2 .

Stiepules caur-mērs d mm	Pielaižamie amperi	100 m prete-suba omos	Tinumu skaits uz 1 cm^2			Tinumu skaits caur 1 cm^2		
			2 × koky.	+ emalj + + 1 × koky.	Emalja	2 × koky.	+ emalj + + 1 × koky.	Emalja
2,2	9,2	0,43	4,0	4,1	4,45	16	16,8	19,0
2,0	8,0	0,51	4,32	4,42	4,7	18,7	19,5	22,1
1,8	6,2	0,66	4,7	4,80	5,1	22,1	23,0	26,0
1,5	4,3	1,02	5,9	6,3	6,7	34,8	39,7	44,9
1,2	2,8	1,45	6,9	7,45	7,85	47,6	55,5	61,6
1,0	1,9	2,05	7,85	8,62	9,45	6,16	74,3	89,3
0,8	1,2	3,3	9,45	10,6	11,8	89,3	112,4	139,2
0,7	0,96	4,1	11	11,8	13,35	121	139	177
0,6	0,7	5,2	11,8	13	14,9	139	169	222
0,5	0,49	8,3	14,1	15,7	18,5	199	246	342
0,45	0,39	10,4	14,9	17,3	20,8	222	300	432
0,4	0,31	13,1	16,5	18,9	23,2	272	357	538
0,35	0,24	16,6	17,7	20,5	26	313	420	676
0,3	0,18	23,9	19,7	23,4	30,6	388	547	935
0,25	0,12	33,2	22	26,3	36	492	690	1300
0,2	0,07	53	24,8	31	45	615	960	2025
0,18	0,06	67	26	33,8	51	676	1140	2600
0,15	0,04	95	28,1	37,5	60,5	790	1400	3660
0,12	0,03	137	30	41	71,5	900	1680	5110
0,10	0,02	214	33	47	92,5	1090	2210	8550

Ir labi, ja spoles kermenī taisa dalitu vai-rākās sekcijās, tā kā primārais tinums ir šķirts no sekundārā. Tad tinumu savstarpīgā izolā-cija ir drošāka. Katrā atsevišķā sekcijā iznāk mazāka iespējamā spriegumu starpība starp atsevišķām stiepulēm. Caur to samazinās izolācijas caursišanas iespējamība. Vēlāk, ja gribam kādu tinumu pārtīt uz citu spraigumu, tas ir izdarāms daudz vienkāršāki, nekā ja ti-numi būtu tīti viens virs otra. Spoles kermenī taisa no presspana, vai arī no cetas biezas pa-pes. Izgatavo koka klucīti pēc sērdes mēriem un to izlieto, kā veidolu. Kā limi var lietot galdnieka līmi. Sevišķi stipras spoles iznāk, līmējot tās ar biezu celuloida šķidumu acetonā. Izvadiem jābūt no resnākas labi izolētas stie-pules. Tos var izlaist caur spoles galiem, ie-vērojot tikai to, lai viņi netraucētu skārdu sa-pakošanu.

Ja vienu tinumu tin virs otra (nesadalītā spolē), tad parasti apakšā tin primāro. Kad tas ir uztīts, tinumu noizolē ar izolācijas lentu un tin virsū sekundāro. Tikla aparātu trans-formātoriem pašā virsū tin kvēles tinumus. Tos labi jānoizolē no apakšējā augstsprāguma tinuma. Lai izsargātu tinumus no iespējamiem bojājumiem pie skārdu salikšanas spolē, viņu pēc visu tinumu uztīšanas aptin ar izolācijas lentu. Skārdi spolē jāliek tā, lai salaide nāk pārmīsus vienreiz vienā galā, otrreiz otrā. Caur to samazinās sērdes magnētiskā pre-te-stība un tā sekas ir mazāks strāvas patēriņš.

Kad skārdi ir salikti tik, cik ir bijis iespējams, tad serdi visapkārt apspaida skrūvspilēs. Pēc tam izrādās, ka var vēl ielikt pāris skārdus. Lai skārdiem būtu labs savstarpīgs slēgums, vajadzīgs sērdi ar skrūvēm stingri savilk kopā.

Piemēra dēļ apskatīsim kāda transformātora aprēķinu. Jābūvē transformātors tīkla anodsbraiguma aparātam. Tīkla braigums — 120 volti. Sekundārā pusē jāsaņem 2×200 volti pie 100 MA par abiem zariem kopā.

Tā tad transformātora jaudai jābūt

$$200 \times 0,1 = 20 \text{ VA}.$$

Pieliekot 25% zudumiem, dabūnam 25 VA (voltampērus vai vatus).

Vajadzīgais dzelzs šķērsgriezums

$$F = \frac{25}{3} = 8,3 \text{ cm}^2$$

Pieņemsim, ka mūsu rīcībā ir skārdi ar $\text{zīm. } 2$. dotiem samēriem. Skārdu biezums $S = 0,6 \text{ mm}^3$. Viena skārdiņa šķērsgriezums ir $q = a \cdot s = 2 \cdot 0,06 = 0,12 \text{ cm}^2$.

Nepieciešamais skārdu skaits

$$n = \frac{F}{q} = \frac{8,3}{0,12} = 69 \approx 70.$$

Kam vajadzīga
tiešām darba spējīga

Anodbaterija,

tas lieto tikai



no 1—200 voltu un vairāk
Visur dabūjamas!

Tāpat arī
slapjic un sausie elementi.

Spoles mērus noteicam praktiski, saliekot 70 skārdiņus kopā un izmērot pakas biezumu. Noteiksim tinumu skaitu.

Primāram tinumam:

$$N_p = \frac{45}{F} \cdot E = \frac{45}{8,3} \cdot 120 = 650 \text{ tinumi.}$$

Sekundāram tinumam: $E = 200$ volti, pie liekam 6% braiguma kritumam transformātorā.

$$E_s = 200 + 12 = 212 \text{ volti.}$$

$$N_s = \frac{45}{8,3} \cdot 212 = 1150 \text{ tinumi.}$$

Tā tad primārā pusē jātin 650 tinumi, sekundārā 2×1150 tinumi.

Stiepuļu caurmēra noteikšana.

Primārās puses jauda 25 VA.

Tīkla braigums 120 volti.

Strāvas stiprums primārā tinumā

$$i = \frac{VA}{V} = \frac{25}{120} = 0,24 \text{ amperi.}$$

No tabelēs $d = 0,35 \text{ mm}$.

Sekundārā pusē strāvas stiprums 0,1 amp. Stiepules caurmērs $d = 0,2 — 0,25 \text{ mm}$.

Daudzkārtojiet



sava aparāta spējas, lietojot vis-modernākās

VATEA

KOLLOIDLAMPINAS!

Kolloidlampiņa ir modernās radio-tehnikas vislielākais sasniegums, un tā nav pārspēta pastiprinājuma, mūža ilguma un jaudas ziņā.

H × 406
HF un Det.

U × 406
Det. un starpfr.

D × 106
1 volts, divtūklī.

R × 406
Pretest. pastipr.

L × 414
Zemfr. un gala pastipr.

Pieprasiet bezmaksas schēmas pie Jūsu radio-tirgotāja vai pie generalpriedešstāvniecības

H. LAMBERT, Rīga


FOTO —


Vismazākais radio uztvērējs pasaulei.




Tautu Savienības runātāju tribīnas radiomikrofoni.
Runā Brians




Fotoelektrisks aparāts istabā ienākošo personu skaņa reģistrēšanai.

„Brookman's Park“ raidstacijas kopskats.

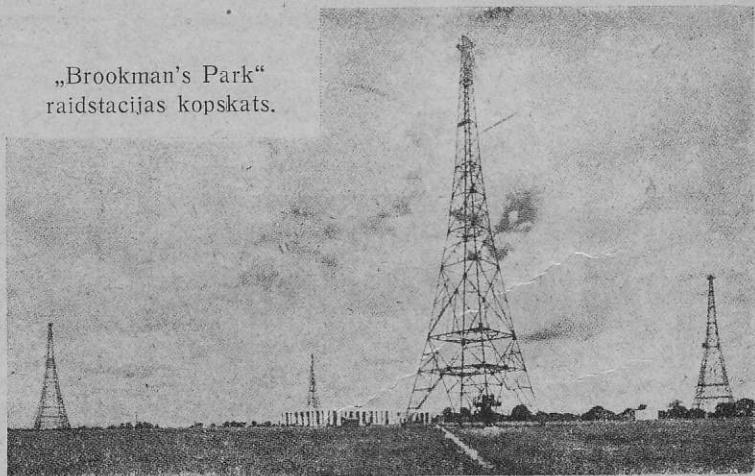

P a l a b i:
„Brookman's Park“ raidstacijas kontrolzāle.

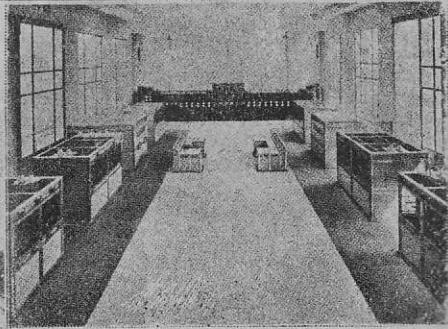
V i d ū:
Jaunās Londonas raidstacijas „Brookman's Park“ vilņu mēru telpa.




CHRONIKA :



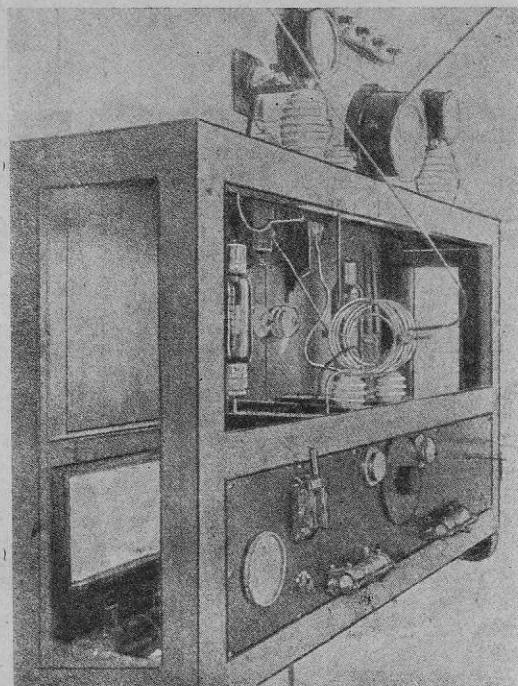
Moderns radio uztvērējs ar iebūvētu skaļruni un divkāršu radio gramofonu.



Lejningrādas īsvīnu stacijas raidītājs.

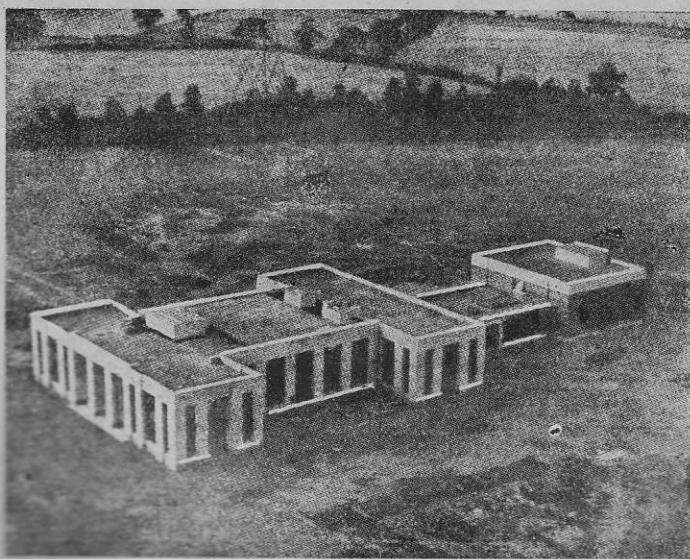

„Brookman's Park“ raidstacijas ēka.

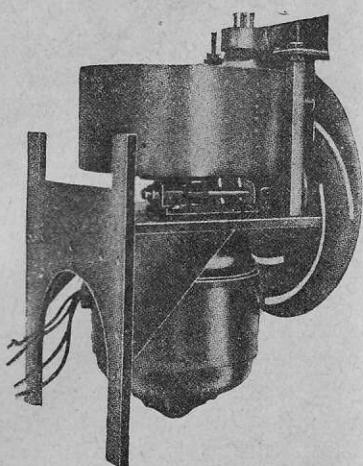

Televizijas uztvērējs. Šāds uztvērējs parādījies Amerikas radio tirgū.



Ī S I E VIŅI


~~~~~



## Vilņumērs.

Strādāt ar īsvilņu aparātu bez vilņumēra, nozīmē atrasties tuksnesi bez kompasa! Itsevišķi tas sakāms par amatieri, kurš nododas telegrafijai.

Uzbūves ziņā vilņumēri ir ļoti dažādi, sākot ar kādu drātslikumu, kuram pievienots

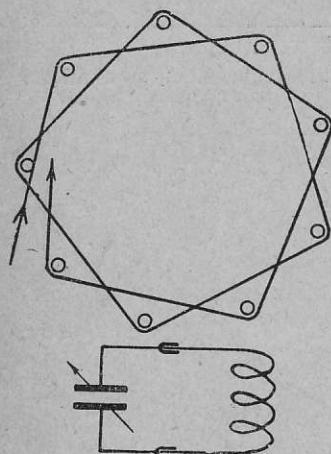

Zīm. 1.

Zīm. 2.

blokkondensātors, līdz veselam lampiņu aparātam. No svara arī mērojamais vilņa garums, tā piem., ar lampiņu aparātu nevar mērit vilņus pāris desmit centimetru garus, šeit mērojumi jau izvedami ar mazu, ar neonā gāzi pildītu, spuldzīti. Patreiz visvairāk pieļietotie vilņi atrodās starp 20 un 100 metriem, jeb 14 un 3 KC.; mēgināsim tad arī šeit aprakstīt šiem vilņiem noderigu vienkāršu vilņumēru, par kuru varētu teikt: viens kloķa pagrieziens, un es zinu kādu vilni es tveru.

Principieli visvienkāršākais un arī praksē parocīgs ir tā saucamais absorbeijas vilņumērs. Viņa schēma ir zīm. 2. un darbība sekoša: svārstošā uztvērēja spolēm tuvina vilņumēra spoli, lēni, plašās robežās griežot kon-


densātoru, piepēži klausoties telefonā uztvērtos signālus, manisim, ka ir kāda maza josla starp vilņumēra skalas iedaļām, kur uztvērējs nesvārstās, un uztvērētā stacija nav dzīrda ma, lēnām ar vilņumēru attālinoties, šī josliņa, kur uztvērējs nesvārstās, arvien samazinājas, līdz beidzot viņa saplok gandrīz vienā punktā. Tagad nolasa pret kādu iedaļu tas būs un pēc vilņumēra liknes atrod šai iedaļai atbilstošo vilņa garumu.

Tagad kersimies pie darba! Vajadzīgās daļas ir:

- 1 labs maiķkondensātors 100—200 cm,
- 2 ligzdas,
- 3 mazi leņķi ar skrūvēm nedaudz izolac. materiāla un dažas spoles attiecīgiem vilņu diapazoniem.

Vilņamēra ārējo izskatu, katrs amatieris var veidot pēc savas patikas. Praksē diezgan parocīgs ir zīm. 3., vilņumēra veidojums.

Viņa techniskā uzbūve tik vienkārša, kā redzot vilņumēra kopskatu viss ir saprotams.

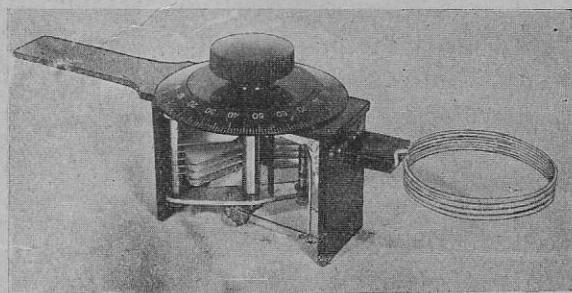

Zīm. 3.

Priekšējais atbalsts, kurā ir 2 ligzdas spolei, piestiprināts ar 2 leņķi. Otram atbalstam pietiek ar 1 leņķi. Jāpiezīmē, ka atbalsti ir

tik augsti, kā novietojot vilņamēru uz galda, kondensātors pēdējam nepieskaļas.

Turpmākais darbs — spoles. Spoļu veids nekrīt svarā, tikai galvenā prasība ir — viņai jābūt sevišķi stabīlai (tas pats sakāms arī par kondensātoru). Šim nolūkam ļoti labi ir piemērotas brīvās cilindrveidīgās spoles, pēc mūsu īsvilnieka — rīdzinieka Dr. Kucharenko konstrukcijas. Spoļu pagatavošanas veids aprakstīts šī žurnāla pagājušā gada Nr. 2.

Domāju, ka nebūs lieki atzīmēt vēl vienu spoļu veidu arī vienkāršas dabas. Uz koka pamatlēla uzvelk riņķi apm. 8 cm diametrā, rinka līniju sadala 9 daļās, dalījuma punktos iest apm. 3—4" naglas.. Tišanas veids redzams zīm. 1., vads — 1 līdz 2 mm resns ar labu izolāciju. Pēc uztīšanas krustojumu vietas sasmērē ar celuloida šķidumu (celuloids šķidināts acetonā).

Pēc izžūšanas izvelk naglas un drošības labād krustojuma vietas sasien ar aukliņu. Šādai spolei ir gan daudz lielāka kapacitāte, kā augšā minētai cilindrveidīgai, bet garākiem vilņiem viņa aizņem mazāk telpas.

Lai nebūtu velti jāmēģina vītnu skaits, atzīmēšu šeit aprakstītā vilņumēra datus:

Kapacitāte: 100 cm,

Spoles: caurm. = 8 cm, vītnu atstātums 1,5 mm, vads 2 mm resns.

I. spole 2 vītnes — no 10 līdz 18 mtr.

II. spole 4 vītnes — no 16 līdz 27 mtr.

III. spole 8 vītnes — no 26 līdz 50 mtr.

Pēdējā ir tīta zvaigžņu veidīgi, kā augšā aprakstīts.


Atliek vēl pēdējais darbs — vilņumēra graduēšana. Šis darbs jāveic pēc iespējas precīzi, jo no tā atkarājas visu ar vilņumēru izvesto mēriju precīzitāte.

Kā pirmos pieturas punktus izlietojam dažas īsvilņu fonu stacijas, kuŗu vilņu garumi ir minēti 1929. g. Radioamatierā Nr. 2.

Uz vilņumēra liknes — milimetra papīra (zīm. 4) apakšējās līnijas — abscizes atliek kondensātora grādu iedaļas, uz vertikālās ordinātes vilņa garumu metrus.

Piememsim vissliktāko gadījumu, ka dzirdam ar vilņumēra 1 spoli tikai 2 fonu stacijas,

kuŗu vilņu garumus uzziņa pēc saraksta (parasti stacijas bieži nosauc arī savu vilņa garumu). Stacija ar 31 m vilni ir piem. uz 25° kond. iedaļas, šos 31 m atzīmē uz ordinātes tik pat tālu no 0, kā ir līdz 25"; tālāk: uz 60° ir stacija ar vilni 39,4 m, ko tāpat kā iepriekš atzīmē uz ordin., šo gabalu starp 31 un 39,4 m sadala sīkāki 8,4 metros, ar tādu pašu mērogu arī zem 31 un virs 39,4 m. Ir vēlams, ka līkne, kuŗa vilkta starp šiem atrastiem punktiem (gradu iedaļu un metru stateņu krustošanās punkti) iet zem apm. 45°, pēd. gan stipri atkarājas, kā laimējas iedalit ordināti, jo jāskatās

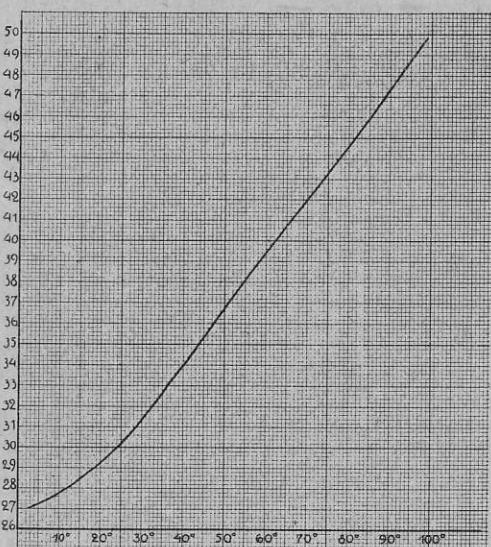

Zīm. 4.

arī lai 1 m līdzinātos kādam apālam skaitlim 5, 10 jeb 20 mm. Līknei ir taisnas līnijas raksturs, ja kondensātors ir ar nierreidīgām platēm.

Līkni papildinām vēl ar citiem punktiem, kurus atzīmē kaut vai pēc Rīgas virsvilniem, kuri diezgan labi sadzirdami. Kā pieturas punkti šeit noder jau iepriekš apm. uzzīmētā likne. Virsvilņa garumu noteic, ja Rīgas vilni 524,5 m dala uz attiecīgo virsvilni, piem. 15, kas līdzinās 34,9 m. Šāds vilņumēra liknes izskats attēlots zīm. 4.

T. L.

#### 4000 latu

godalgu, kuŗu izsolija Austrijas radio klubs, ie-guva kāds amatieris Hercans, Vīnē. Noteiku-mi šai sacensibai bija ļoti smagi un proti:

50 W raidītājs jāuztver 10 km attālumā ar uztvērēju, kurš nēsajams uz muguras, neuz-rāditu noteiktu virziena uztvēršanu, noskaņo-jums uz 2 vilņiem, pie kam pāreja no viena uz otru ar pārslēgu (60 un 120 m), uztvērējam jā-reagē uz raidītāja izsaukšanas signālu ar kā-das brīdinājuma lampiņas iedegšanos jeb zva-

nu, svērtu ne vairāk kā 4 kg, strādātu nepār-trauktī vismaz 8 stundas. Sacensības kon-trolē šis arī uzrādīja visas prasītās īpašības, pie kam bija iebūvēts superegenerātīvais audi-ons ar 1 zemfrekv. pak. optisku releju, kuŗš atsaucās uz noteiktu skaņu, svēra tikai 3,3 kg un varēja darboties nepārtrauktī vairāk par 20 stundām. Antēna bija iešuta aparāta nēsa-jamās lencēs.

## Krievu īsvīļņu raidītāji skaitlōs.

Isvīļņu raidītāju darbība Krievijā sākās 1925. gadā. Sākumā, bez šaubām, tāpat ka vienīgi — nelegāli. (Latvijā vēl tagad viņa var notikt tikai tādā ceļā!) 1926. gadā amatieru raidītāji tika legalizēti. Uz pagājušā 1929. g. 1. jūliju Krievijā bija reģistrēti 515 individuālās lietošanas raidītāju un 172 kolektīvas. Kopā 687.

Personīgas lietošanas raidītāju skaits un viņu īpašnieku skaits pēc nodarbošanās bijis šāds:

|          | Strādnieku | Ierēdu | Mācības audzēkņu | Kopā |
|----------|------------|--------|------------------|------|
| 1925. g. | I.         | —      | —                | —    |
|          | II.        | —      | 1                | 1    |
|          | III.       | —      | 1                | 1    |
|          | IV.        | —      | 1                | 1    |
| 1926. g. | I.         | —      | 1                | 1    |
|          | II.        | —      | 2                | 2    |
|          | III.       | 2      | 2                | 4    |
|          | IV.        | 2      | 6                | 8    |
| 1927. g. | I.         | 3      | 14               | 19   |
|          | II.        | 4      | 17               | 26   |
|          | III.       | 5      | 26               | 40   |
|          | IV.        | 9      | 41               | 63   |
| 1928. g. | I.         | 17     | 65               | 101  |
|          | II.        | 41     | 106              | 177  |
|          | III.       | 76     | 150              | 274  |
|          | IV.        | 112    | 180              | 355  |
| 1929. g. | I.         | 131    | 240              | 449  |
|          | II.        | 158    | 263              | 515  |

Kolektīvās lietošanas raidītāju skaits un viņu piederība bijusi šāda:

|          | Raidītāju skaits     | Zinātniskās laboratorijām un tehniskām augstskolām | Skolām                  | Professionālam organizācijam | Dažādām iestādēm un viņu ekspedicijām | Radio draugu organizācijā | Klubiem           |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1925. g. | III<br>IV            | 1<br>1                                             | 100%                    | —                            | —                                     | —                         | —                 |
| 1926. g. | I<br>II<br>III<br>IV | 3<br>7<br>9<br>17                                  | 72%<br>14%<br>14%<br>6% | 35%                          | —<br>—<br>—<br>—                      | —<br>—<br>—<br>—          | —<br>—<br>—<br>—  |
| 1927. g. | I<br>II<br>III<br>IV | 20<br>29<br>31<br>37                               | 55%<br>10%<br>16%<br>8% | 21%<br>—<br>19%<br>8%        | —<br>—<br>19%<br>8%                   | 14%<br>—<br>—<br>—        | —<br>—<br>—<br>—  |
| 1928. g. | I<br>II<br>III<br>IV | 45<br>75<br>104<br>125                             | 32%<br>10%<br>15%<br>9% | 13%<br>8%<br>31%<br>10%      | 29%<br>—<br>—<br>—                    | 8%<br>29%<br>31%<br>10%   | 8%<br>—<br>—<br>— |
| 1929. g. | I<br>II              | 143<br>172                                         | 28%<br>9%               | 13%<br>14%                   | 33%<br>33%                            | 8%<br>—                   | —<br>—            |

Individuālās lietošanas raidītāju kopējā jauda 1925. gadā bija 0,1 kilovats, 1929. gadā — 10,4 kilovati. Kolektīvās lietošanas raidītāju kopējā jauda 1925. gadā bija 0,5 kilovats, 1929. gadā — 22,7 kilovati.

pse U qra!  
Hr qsl crd fr:  
YL 2ae, 2gs, 2rt, 2uo  
1md.

# A. RATFELDERS

Rīgā, Kaļķu ielā 23. Tālrunis 2-3-2-1-6.

Piedāvāju no pašu darbnīcas:



**ČEMODANUS, CEĻASOMAS** no ādas un no brezenta.  
**PORTFELUS, NAUDASMAKUS** un **KABATAS PORTFELUS**,  
**RĪTKURPES, BALETKURPES** un **VINGROŠANAS KURPES**, no  
kamiejspalvas un ādas, kā arī visāda veida ādas izstrādājumus  
u. piemērotus piederumus celojumiem.

**VISMODERNĀKĀS DĀMU ROKASSOMINAS.**

**KARAVIRU PIEDERUMUS** jostas, piešus, getras (lielus) zīmotnes,  
trafaretes u.t.t. Izgatavoju arī speciālus čemodanus līdzinesamiem  
**RADIOAPARĀTIEM.**

Vairumā

Mazumā




## Televīzija

A. K. Krejnenbergs.

Katram, kas grib kerties pie bilžu uztvērēja būves ir no ļoti liela svara, būt skaidrībā par bilžu pārraidīšanas principiem. Tādēļ es isumā, garamejot gribu pie tiem pakavēties.

No daudzām patreiz sastopamām bilžu pārraidīšanas sistēmām, visvairāk izplatīts ir Fultona konstruētais aparāts. Tas strādā pie tiekoši apmierinoši un eksakti un viņa pašpamatavošana arī nav sevišķi grūta.

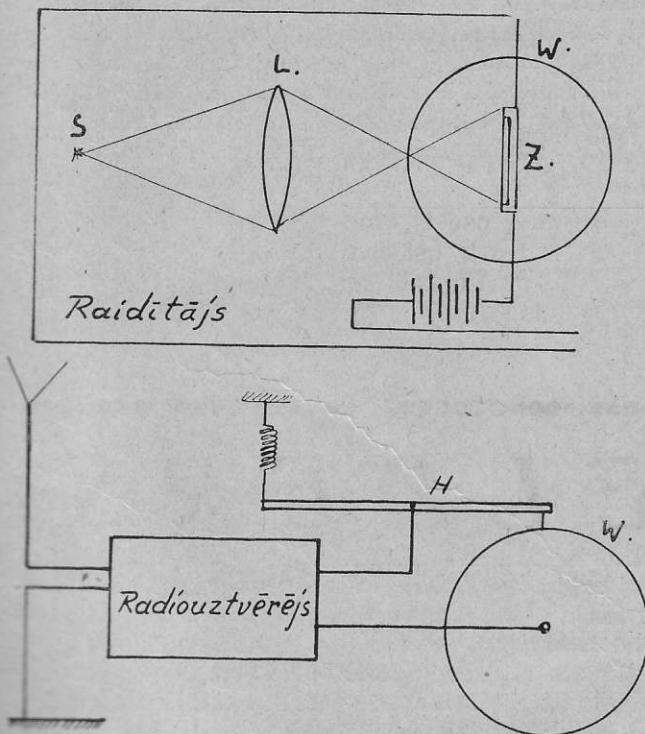


Zīm. 1.

Kā redzams no schēmas zīm. 1 raidītāja pārāraidīšanāma bilde ir uztīta uz cilindra, kurā iekšpusē atrodās gaismas jūtīga šūna. No gaismas avota izejot stari ar lēcas palīdzību tiek sakopoti uz cilindra vienā punktā un izejot cauri uz cilindra uztītai bildei, krit uz gaismas jū-

tīgo šūnu. Šai šūnai piemīt īpašība mainīt savu elektrisko vadīspēju atkarībā no uz tās krītošās gaismas intensitātes. Šūna ieslēgta strāvas kēdē un tā tad šinī kēdē, atkarībā no gaismas intensitātes, kas krit uz šūnu, radīsies strāvas svārstības. Cilindrīm griežoties zem apgaismota punkta nonāks pēc kārtas visi bildes punkti un tā kā bildes gaismas caurlaidība atkarājas no tumšām un gaišām vietām uz tās, tad minētā strāvas kēdē radīsies strāvas svārstības, kas pilnīgi saskan ar bildes punktu gaismas intensitāti. Šīs svārstības tiek pastiprinātas un pārklātas pāri antēnas nesējvilnim.


Ja tagad noskaņo kādu uztvērēju uz raidītāja nesējvilni un gala lampiņas tikliņam dod tik lielu priekšsprāgumu, lai anodkontūrā strāva nemaz neplūstu, tad arī raidītāja svārstības, tik ilgi kamēr tās nav modulētas, anodstrāvu neizsauks. Bet tiklīdz raidītāja nesējvilnis tiks modulēts, anodkontūrā ieslēgts miliampermets rādis strāvu. Ja anodkontūra vienu polu pievienosim metāla platei un uz šīs plates uzliksim jodkalija šķidinājumā samērcētu papīra loksnī, tad velkot pa šo papīri strīpu ar otru polu, papīrs nepārmainīsies, kamēr vien raidītāja augstfrekvēntās svārstības nav modulētas. Bet tiklīdz uztvērēja antēnā pienāk modulētās svārstības, uz papīra, velkot pār to otru polu, parādās brūna strīpa. Strīpas tumšās un gaišās vietas pilnīgi atbilst līnijai, kurā gaismas punkts ir notaustījis uz bildes raidītāja. Ja tagad ar kādas ierīces palīdzību varētu sasniegt, lai katras līnijas sākums un beigas raidītājā sakristu ar līniju sākumu un beigām uztvērējā, tad uztvērēja atsevišķas stripas kopā izveidotu bildi, kā to rāda klātpieliktais zīmējums 2.

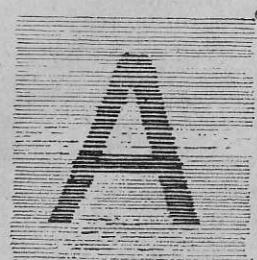

Zīm. 2.

Galvenais uzdevums un arī grūtība pie bilžu uztvērēja būves, tā tad ir jautājums, kā šo sinotronismu sasniegt. Fultons šo jautājumū risina diezgan apmierinošā kārtā ar sekošu asprātīgu konstrukciju.

Zīm. 3. redzama šāda bilžu uztvērēja schēma. Mēs redzam, ka te gala lampiņas anodkontūrā ieslēgts cilindrs W, uz kura uztīts ar jodkalija šķidinājumiā samērcēts papīrs. Cilindrs

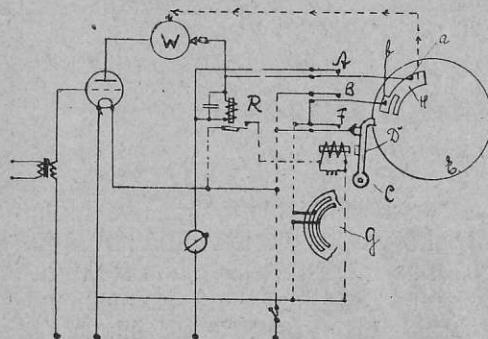


Zīm. 3.

pievienots lampiņas anodam, bet asums, kas slīd pār papīri, cauri relejai resp. slēdzējam A, pievienots katodam. Slēdzējs A savieno īsi vai nu releju R vai arī cilindri un asumu. Relē R ieslēdz izslēgšanas elektromagnētu C, kurš pievelkot enkuri D, atbrīvo ripu E un noslēdz īsi kontaktu F. Noslēdzot kontaktu F, tiek ieslēgts sajūga elektromagnēts G. Pateicoties tam, ripa E, magnēts G un ar to saistītais cilindris W sāk griezties ar bultiņu norādīta virzienā. Pie tam zobs b noslīd no kontakta H un noslēdz kontaktu B. Pēc acumirkļa arī slēdzēja A zobs a noslīd no kontakta H un noslēdz kontaktu A. Pateicoties tam, relē R tiek savienots īsi un izslēgšanas magnēts C tiek izslēgts. Šī magneta enkuris nokrit uz ripas E malu, kontakti F tiek izslēgts, pie kam elektromagnētā G strāva iet caur kontaktu B.


Tādā stāvoklī vis paliek, līdz elektromagnēta C enkurus ieiet ripas izgriezumā, kontakta svira H pacel zobu a, ar ko tiek pārtraukts kontakt A. Pateicoties tam, relē vairs nav saslēgts īsi. Bez tam zobs a, guļot uz kontaktu sviras H (H ir metāliski savienota ar ci-

lindri W) saslēdz īsi asumu un cilindri un visai anodkontūra strāvai jāiet caur relē R.

No pirmā acu uzmetiena viss process izskatās loti komplīcēts, tomēr tuvāki apskatot, lieta nemaz tik sarežģīta nav un tā katrai ziņai pilnīgi jāizprot katram, kas kēras pie bilžu uztvērēja būves.

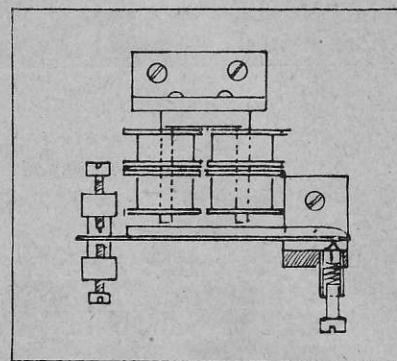

Zīm. 4.

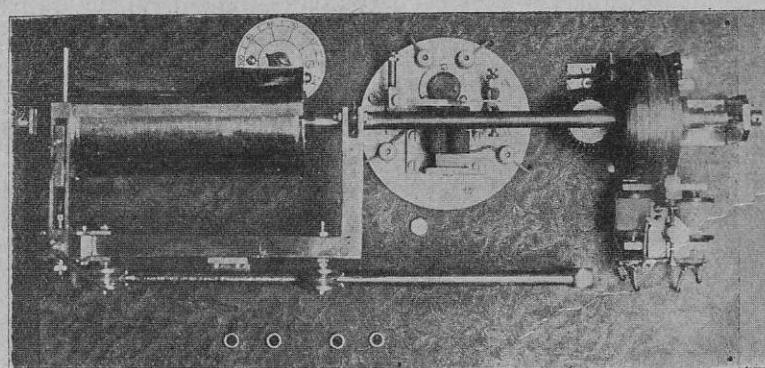

Aparāta izskats.

Uztverot kādu bildi, vispirms tā tad jānoskaņo savs aparāts uz raidītāja vilni un jādod gala lampiņai tik liels tīkliņa priekšspraigums, lai, kā jau teikts, neplūstu anoda līdzstrāva. Bilde pārraidīšanas sākas ar stipru strāvas impulsu raidītājā, kurš izsauc uztvērēja gala lampiņas anodkontūrā apm. 2 mA stipru strāvu. Šī strāva pievelk relē enkuri, ieslēdz elektromagnētu C, elektromagnēts C pievelk savu enkuri D, atbrīvo ripu E, ieslēdz kontaktu F, ieslēdz strāvu elektromagnētam G un atbrīvotā ripa E kopā ar cilindri W sāk griezties. Pēc neliela pagrieziena zobs a noiet no kontakta H, pateicoties tam, relē ar kontaktu A tiek saslēgts īsi un visai

anodstrāvai jāiet sekošs ceļš: anods—cilindris — papīris — asums — īsi noslēgtais kontakti A — + anods.

Bilžu uztvērēja dvēsele ir rele. Tam jābūt tik jūtīgam, lai tas reaģētu jau uz 1,5 mA stipru strāvu un pie 2 mA darbotos jau pilnīgi droši, pie kam enkurs nekādā ziņā nedrīkst pielikt pie magnēta. Zīm. 4. redzams šāda relē izvedums. Par serdi ļem labi izkarsētu dzelzi un pievilē to tā, lai tā tieši ieietu 1000 omu telefona spolitē. Pavisam vajaga 4 1000 omu te-

lefona spolītes un tās uz serdes jāuzbāž tā, lai uz vienas serdes abām spolītēm būtu uz augšu viens (piem. N pols), bet uz otras serdes abām būtu uz augšu pretējais pols (S pols).


Spolītes polus visvienkāršāki var atrast, laižot tai cauri līdzstrāvu un tuvinot spolīti magnēta adatai. Ja tad piem. adatas N-pols tiek atgrūsts, bet S-pols pievilkts (kā tas redzams klāt pieliktā zīmējumā), tad adatai piegriezts spoles N-pols. Strāvas virzienu protams nedrīkst mainīt, jo mainot strāvas polus, mainīsies arī spolītes poli.

Pret elektromagnēta abu seržu galiem apm. 0,5 mm no tiem, atrodās enkuris. Tas iestiprināts ar divu asumu palidzību un var, ļoti viegli un bez berzes kustēties (zīm. 4.).

Relē kontaktiem jābūt katrā ziņā no plātinās, lai kontakta punkti nevarētu oksidēties.

Kam nav vajadzīgo instrumentu un kam trūkst arī darba piedzīvojumu, tam labāk iešteicams nopirkst jau gatavu relē, jo tas sevišķi dārgi nemaksā.

(Turpinājums sekos.)

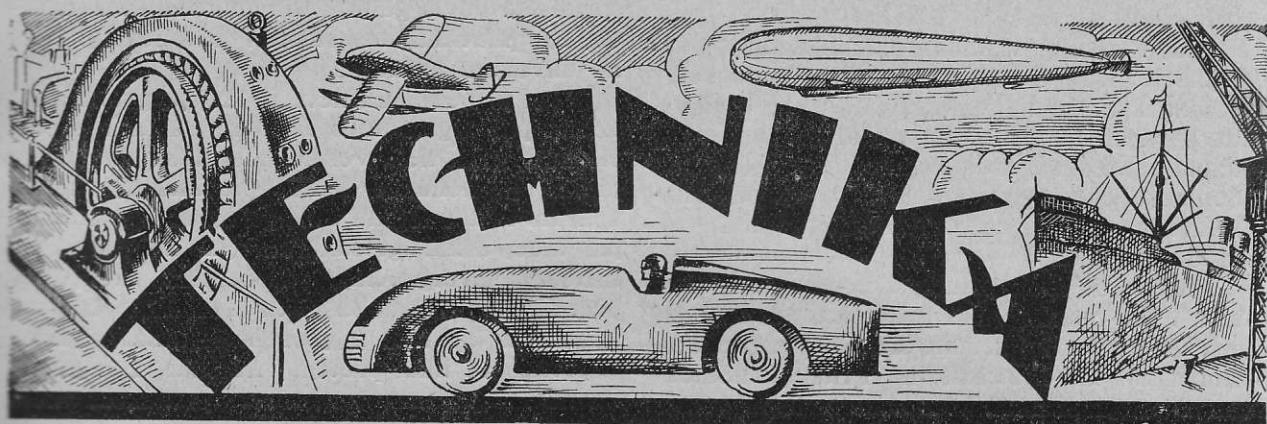

## Starplānetu satiksmes izredzes.

Sakarā ar pēdējiem sensācionēliem rakētes automobiļa un aeroplāna panākumiem ļoti bieži piemin arī rakētes pielietošanas iespējamību satiksmei ar citām planetēm.

Cilvēkam zemes lode jau sen ir kļuvusi par šauru, viņš nevar apmierināties, redzot lielo debess izplatījumu ar tālām, noslēpumainām un teiksmainām citām pasaulem, viņš cenušas saraut važas, kas viņu saista pie zemes un iekarot šīs jaunās, nezināmās pasaules.

Bet zemes važas, izrādās, ir pārāk stipras, cilvēks ir par nespēcīgu, lai tās sarautu, un līdz šim cilvēkam jāapmierinās ar to, ka viņš var aizlidot pasaules telpā tikai savās domās. Tomēr nav iemesla teikt, ka šīs domas nekad nepārvērtīsies īstenībā, jo it sevišķi mūsu straujā technikas attīstības laikmetā ir kļuvušas par ikdienušķām daudzas lietas, par kuriem cilvēks vēl nesen atpakaļ pat nedomāja. Tādēļ nebūtu nekāds brīnums, ka kādā jaukā dienā piepildītos sapnis, par ko jau ilgu laiku ir sapnōjuši ne tikai rakstnieki-romanisti, bet par kuriem ir lauzījuši savas galvas arī īspētni zinātnieki.

Kas gan savā laikā nav lasījis Žil-Verna saistošo romanu „Celojums uz Mēnesi“. Un tā kā mūsu dienu technika ir sasniegusi un pat

pārsniegusi daudzus šī ģeniālā rakstnieka fantāzijas auglus, varētu domāt, ka arī celojums uz Mēnesi no lielgabala izšautā granātā, nemaz nav tik neiespējama lieta.

Daudzi zinātnieki arī tiešām ir nodarbojušies ar šo problēmu, un to arī atrisinājuši, bet tikai, par nožēlošanu, šis atrisinājums izrādījies negatīvs, tas ir, Žil-Verna granātas projekts ir neiespējams.

Lieta tā, ka lai kļūtu valā no zemes pievilkšanas spēka, granātai ir jāsasniedz zināms augstums, un lai šo augstumu sasnietu, granātai ir vajadzīgs zināms sākuma ātrums, ar kuru tā izskrien no lielgabala stobra. Izrādās, ka šīs ātrums ir vajadzīgs ļoti liels — proti vismaz 11180 metru sekundē. (Interesanti pieminēt, ka moderniem lielgabaliem granātas sākuma ātrums ir, vislielākais, 1000—1500 metru sekundē.)

No tā tūlit jau redzama projekta neiespējamība. Pirmkārt, mūsdienu ķīmija nepazīst nevienu sprāgstošu vielu, kas varētu piedot granātai tik lielu sākuma ātrumu un, otrkārt, ja arī tāda viela būtu, granāta pa lielgabala stobru (kuļš tiri technisku iemeslu dēļ nevar būt pārāk garš), kustētos ar milzīgu paātrinājumu, viņas iemītnieki tiktu spiesti pret granātas di-

benu ar pāri par 1000 tonnu lielu svaru un no tiem tad, protams, nekas pāri nepaliktu.

Tā tad ir skaidrs, ka satiksme ar citām planetām ar vienreizēju sākuma ātruma pie- došanu (izšaušana) ir izslēgta.

Bet tādēļ itnebūt nevajaga atmest visas cerības. Ja mēs apskatām mūsu parastos satiksmes līdzekļus, tad tie taču neviens netiek dzīti šādā veidā, bet gan iegūst savu kustības enerģiju nepārtraukti visu kustības laiku. Tādēļ rodās jautājums, vai arī starplānetu satiksmē jeb a s t r o n a u t i k ā nevarētu pielietot līdzīgu principu. Protams, parasts aeroplāns ar propeleru te neder, jo tas var darboties tikai tur, kur ir atmosfēra, bet ne tukšā starplānetu telpā.

Atliek vienīgi vismodernākais dzinējspēks — rakete. Rakete, kā zināms, principā sastāv no cilindra ar vienu valēju galu, kurā ievieto kādu sprāgstošu vielu. Ja tagad šo vielu aizdedzina, rodošās gāzes izsauc lielu spiedienu uz cilindra ciešo galu un dzen to uz priekšu, pie kam ir visviens vai raketē apņem gaiss, vai tā ir bezgaisa telpā.

Pielietojot šādu principu, ceļojums pa pasaules telpu nemaz vairs neizliekas tik fantastiķisks, un ka uz to tiešām skatās diezgan nopietni, rāda tas apstāklis, ka Francijā nodibināta ikgadēja prēmija vislabākiem iesniegtiem astronautikas projektiem, pie kam komisijā iejet daudz ievērojami franču Zinātņu Akadēmijas locekļi.

Vislielākās grūtības, ar kuļu jācīnās astronautikas celmlaužiem, ir tas pats ātruma problēms, kurš, kā jau redzējām, padara neiespējamu Zil-Verna fantāziju. Raketes aparāts gan, protams, var kustēties ar ikkuļu vēlamu ātrumu, bet šī ātruma uzturēšanai ir vajadzīgs īemt līdzī lielu sprāgstošo vielu krājumu, un tas padara visa aparāta sākuma svaru ļoti lielu. Tā piem., var aprēķināt, ka lai tiktū ārā no zemes pievilkšanas sferas ar 1 tonnu smagu ra-

ketes aparātu, lietojot visspēcīgākās līdz šīm pazīstamas sprāgstošas vielas, būtu jāņem aparātā līdz vismaz 500 tonnu šīs vielas. Ir skaidri saprotams, ka uzbūvet aparātu, kas ietvertu sevi pasazieru telpas, un telpas 500 tonnam dzenimateriala un svērtu tikai 1 tonnu ir konstruktīvi neatrisinams uzdevums.

Sis grūtības pagādam ir vislielakās, un tikai ja zinātnei izdotos atrast kādu specīgaku sprāgstošu vielu, varētu sakt nopietnak domat par dazado projektu izvesanu dzīvei.

Fizioloģiskas grūtības, kadas mēs satopam pie granātas, raketes aparātam piemīt ļoti maza mērā, jo te aparāts sasniedz savu maksimalo atrumu pakapeniski, garaka laika spridi, un nevis gandrīz momentālu, kā tur, tādēļ arī paatrīnājums raketei nav sevišķi liels un cilvēkam izturāms.

Vēl jo bēdigaka nieta ir tad, ja gribam arī domat par atgriešanos uz zemi. Tad ir nepieciešams īemt līdzi vēl lielākus dzenvielas krājumus, jo nonakot zemes pievilkšanas siera, aparāts kritot iegutu milzīgu atrumu, pirmkārt jau tādēļ arkartīgi sakarstu (kā tas notiek ar kritošam zvaigznem), un, otrkārt, atdueroties pret zemes virsmu sasķistu drumsias. Lai tas nenotiktu, aparāts ir jābremze, atkal izsaujot raketes, bet tikai preteja virziena. Bet ja jau nu nav iespejams konstruet pietiekosi lieli aparātu vajadzīga daudzuma degvielu uzņemšanai tikai prombraucienam, tad tacu skaidrs, ka galīgi neiespējami ir, tādēļ vēl ievietot degvielas atpakaļbraucienam.

Ia tau, gauj gala, savelkot visu kopā, vairām teikt, ka vienīgais, kas kavē starplānetu satiksmi ir piemērotu spēcigu sprāgstosu vielu trukums, jo parejas grūtības, piem. eiposanas problems, temperatūras jautajums u. t. t., ir vajā nu jau noverstas vai arī tuvojas jau atrisinājumam. Ja nakotne izdosies zinātnei atrast šādu sprāgstošu vielu, tad varbūt arī šīs Zil-Verna sapnis klūs īstenība.

## Herca un ultrasarkano vilņu pielietošana televīzijā.

Pēc F. Schrötera referāta Vācu Elektrotehniskā savienības un Heinricha Herca savienības kongresā.

Tā saucamie īsie vilņi, tas ir vilņi zem 200 metriem, uz kuļiem vēl nesen atpakaļ skatījās ar lielu skepsi, tagad iekarojuši sev ļoti lielu piekrišanu un liela daļa vispasaules radiotelegrafijas satiksme tagad norisinās tieši uz šiem vilņiem. Bet arī šī josla izrādās par šauru un satiksmei, kurā arvien pieaug, sāk jau trūkt vietas. Tādēļ patreiz jo rosigi tiek pētīti tā sauc. ultraīsie vilņi, vilņi zem 10 metriem.

Izrādās, ka fenomenālās īpašības, kuļu dēļ īsie vilņi var pārvarēt ikkuļu atstatumu uz ze-

mes lodes, izzūd pie apm. 8 m, un vilņi zem 8 m jau tālai satiksmei ir nederīgi. Parasti radio-satiksmei lietotie vilņi, kā zināms, var vairāk-kārtīgi reflektēties no plīvisaida kārtas un tādā kārtā sekot zemes lodes izliekumam. Turpretīm vilņi zem 8 m no plīvisaida kārtas neretlek-tējas un vilņu sniegšanās tālums ierobežojas ar redzamo horizontu. Tā kā šiem vilņiem ir ļoti daudz līdzības ar gaismas stariem, referents liek priekšā joslu no 8 līdz 0,7 μ (0,0007 mm) nosaukt „kvazioptiskiem vilņiem“.

Ne visa kvazioptisko vilņu josla ir noderīga telegrafijai, pirmkārt tādēļ, ka daži vilņi

gaļumi stipri absorbējas atmosfērā un otrkārt arī tādēl, ka pagaidām trūkst ierīču viļņu dabūšanai pietiekošā stiprumā un trūkst arī pietiekoši jūtīgu detektoru.

Pagaidām praktiski var izlietot tikai tā sauc. Herca viļņus (apm. no 8 m līdz 10 cm) un ultrasarkanos starus (2,4—0,7  $\mu$ ).

Pietiekoši labi ir izpētīti līdz šim jau viļņi no 8 m līdz 1 m. Tos iegūst vai nu ar elektronu lampu vai arī ar dzirksteles starpu (dipols) un viļņus ar lieliem panākumiem izlieto tā sauc r a d i o b ā k ā s, redzamo staru vietā, jo viļņus var viegli koncentrēt vienā virzienā un tamdēl nav vajadzīga liela jauda. Uztveršanai lieto parasti jūtīgus superregenerācijas aparātus.

Isāku, zem 1 m, viļņu radišanai, visizdevīgāki lietot dzirkstelu starpu ar dipolu. Ievietojot šādu dzirkstelu starpu Herca spoguļa fokusā, L u d e n i a ir izdevies pārvarēt 20 klm lielu atstatumu ar decimetri gariem viļņiem. Arī šie viļņi ir ļoti noderīgi navigācijai, kā bā-

kas un arī kā raidītāji, kuģa atrašanās vietas noteikšanai.

Tam pašam nolūkam var arī izlietot ultrasarkanos starus, kuru sniegšanās tālums, it sevišķi miglainā laikā, ir lielāks kā redzamiem gaismas stariem. Šos starus iegūst no parastiem techniskiem gaismas avotiem. Loka lampas radiācijā piem .36% krīt uz ultrasarkano spektra daļu (0,7—1,1  $\mu$ ), ar gāzi pildītās kvēllampas radiācijā — 22%. Loti labi noder arī helija lampas. Pārkājot lampu kvēlstrāvai pastiprinātas runas svārstības, var dažāt pat modulētu ultrasarkanos starus.

Gārtības te tikai tās, ka nav piemērotu detektoru, tādēl arī (vismaz dienā) redzamie gaismas stari ir daudz parociņāki. Pagaidām lietotie detektori — selena un tellura fotošūnas vēl neapmierina visas prasības un tādēl šai viļņu joslai, kurai nākotnē bez šaubām būs ļoti liela nozīme, kā televizijā, tā arī navigācijā un gaisa satiksmē, patreiz vēl lielu praktisku panākumu nav.

## Radio uz jūras.

Nesen notikušā starptautiskā kongresā par drošību uz jūras pieņemts lēmums, ka divu gadu laikā visiem pasažieru kuģiem, kas lielāki par 5000 tonu, jāuzstāda radiokompass (rāmja uztvērējs). Tika apspriests arī jautājums par automātisku SOS signālu uztvērēju uzstādišanu uz kuģiem.

Šāds aparāts visu laiku noskaņots uz noteiktu viļņa gaļumu, ar kādu tiek raidīts SOS signāls. Uztverot signālu aparāts automātiski ieslēdz īpašu zvanu, kas uz to vērš radiotelegrāfista uzmanību.

Uz dienas kārtības bija arī jautājums par „radio-audio-ločiem“, kurus pēc kongresa domām vajaga uzstādīt piekrastes bīstamākās vietas. Radio-audio-locis ir radio raidītājs savienots ar zemūdens signālu zvanu. Viņa darbība dibināta uz radio viļņu un skaņas izplatīšanās ātrumu dažādību. Radio viļņu izplatīšanās ātrums ir 300.000 km/sek., tā tad praktiski

priekš zemes atstātumiem var skaitīt, ka radio-signāla noraidīšana un uztveršana notiek vienā un tai pašā momentā. Skaņas izplatīšanās ātrums ūdenī turpretim ir 0,8 jūras jūdzes sekundē.

Lai atvieglotu atstātumu noteikšanu, kongress pieņemis šādu sistēmu. vienlaicīgi ar zvana signālu radio raidītājs noraida strīpu un pēc tam punktu rindu ar 1,25 sekundi starplaiku starp atsevišķiem punktiem. Cik punktu pēc strīpas tiks saskaitīts līdz zvana signāla sadzirdēšanas, tik jūras jūdžu atstātumā no radio-audio-loča atradīsies kuģis. Zvana signāli tiek uztverti ar mikrofonu, kas novietots kuģa zemūdens daļā. Mikrofona strāva pēc pastiprināšanas nonāk galvas telefona vienā ausītē. Otrā telefona ausītē savienota ar radiouztvērēju. Tā telegrafists reizē var dzirdēt abus signālus un viegli noteikt kuģa atstātumu no radio-audio-loča pieskaņojot arī uztvērēju.

## Grāmata „Galvaniskie elementi un anodbaterijas, viļņu pašpagatavošana un pielietošana“.

Šīs grāmatības nolūks tādēl arī ir, dot pamācību, kā pašam izgatavot dažādu tipu galvaniskos elementus radioaparātiem, elektriskiem zvaniem, apgaismošanas ierīkošanai un t. t. Bez tam lasītājs te arī atradīs norādījumus par elementu būtību un viļņu kopšanu, jo no tās bieži vien atkarīgas elementu darbības spējas un mūzs.

**SATURS:** Galvanisko elementu vēsture un būtība. Pirmās un otrās šķiras vadītāji. Polarizācija un depolarizācija. Elementu izlādešanās liknes. Elementu ietilpība un pašizlādešanās. Elementa savienošana. Dažādu elementu tipi, viļņu pielietošanas īspējamības un pašpagatavošana: a) Leklānē elements. b) Lalandia elements. c) Kallo elements. d) Tomsona elements. e) Meidingera elements. f) Daniela elements. g) Grenē elements. h) Bunzena elements. i) Poggendorfa elements. k) Fullera elements. l) Sausie elementi. **Anodbaterijas. Elektr. apgaismošana. Elementu uzturēšana.**

# ĀRZEMJU ŽURNĀLI

## Kā pie uztveršanas ar filtru palīdzību izslēgt traucējošus raidītājus?

1929. g. „Radioļubiteļa“ Nr. 11. ievietots S. Losjakova raksts par filtriem. Mūsu radioviriem, sakārā ar raidītāju jaudu palielināšanu, strādājot ar vienkāršākiem uztvērējiem, izvairīšanās no traucējošiem raidītājiem klūst arvienu grūtāka. Arvien biežāk, it sevišķi Rīgas izslēgšanai, tiek lietoti filtri. Ar šī raksta atrefrējumu domājam diezgan vienkāršā formā iepazīstināt arī mūsu lasītājus ar tiem teorētiskiem pamatiem, kas guļ filtru darbībā. Arī tiri praktiski dati, pie kuriem pieturoties šādi filtri uzbūvējami, minēti šīnī rakstā.

## Kas ir filtrs un priekš kam viņš ir vajadzīgs?

Visvienkāršākais filtrs ir paralēli vai sērijā saslēgti kondensātors un pašindukcijas spole, kas vajadzīgā kārtībā pieslēgti pie uztvērēja.

Pēc savas darbības principa visus filtrus var sadalīt divās grupās: 1) Šenta filtri un 2) filtri — korķi.

Pirmiem, t. i. Šenta filtriem priekš rezonansa svārstībām (par rezonansa svārstībām sauksim tās svārstības, uz kuļu frekvenci ir noskaņots kontūrs) ir ļoti maza pretestība. Tāpēc, ja filtra kontūrs būs noskaņots uz traucējošā raidītāja frekvenci, nevajadzīgās traucējošās svārstības aizplūdis pa filtru, neieejot uztvērējā. Filtri-korķi, turpretim, rezonansa svārstībām izrāda lielu pretestību. Tāds filtrs, noskaņots uz traucējošo raidītāju un novietots augstfrekvences strāvas celā, nelaidīs traucējošās svārstības cauri. Vajadzīgās svārstības, turpretim, izies viņam viegli cauri.

## Strāva caur pašindukciju un kapacitāti.


Papriekšu apskatīsim kas notiek, ja strāva iet caur pašindukciju. Zīm. 1. redzama pašindukcijas spole L. Pie viņas galīem tiek pievadīts maiņus elektrodzinējspēks. Pa spoli tek maiņstrāva. Viņas stiprums visu laiku mainās, tādēļ spolē, pateicoties pašindukcijai, inducē-

jas, pretējs pieliktam elektrodzinējspēkam, pašindukcijas elektrodzinējspēks. Zīm. 1. labā pusē attēlots strāvas un elektrodzinējspēku maiņas maiņstrāvas kēdē. Līkne i rāda strāvas stipruma maiņu, līkne I — pieliktā elektrodzinējspēka maiņu un  $I_1$  — pašindukcijas elektrodzinējspēku. Apskatīsim sakaru starp līknēm I un  $I_1$ . Sākot no 0 strāva strauji aug, tādēļ pašindukcijas elektrodzinējspēks, kas ir atkarīgs no strāvas stipruma maiņas ātruma, dabūn vislielāko vērtību. Jo tuvāk strāvas sti-

prums nāk savai maksimālai vērtībai, jo lenāks klūst viņas maiņas ātrums, un sasniedzot savu maksimumu strāvas stiprums vienu mazu brīdi ir pavisam pastāvīgs. Tādēļ arī pašindukcijas elektrodzinējspēks, līdz ar strāvas stipruma maiņas ātruma samazināšanos, klūst arvien mazāks. Kad strāvas stiprums ir sasniedzis savu maksimumu, tad pašindukcijas elektrodzinējspēks ir 0. Pēc maksimuma sasniegšanas strāvas stiprums samazinās, rodās atkal pašindukcijas elektrodzinējspēks tikai pretējā virzienā. Kad strāvas stiprums būs atkal 0, tad pašindukcijas elektrodzinējspēks būs atkal vislielākais u. t. t. Kā redzam, tad strāvas intensitāte visu laiku ir priekšā pašindukcijas elektrodzinējspēkam par  $\frac{1}{4}$  perioda, vai arī, kā saka, par  $90^\circ$ . Pašindukcijas elektrodzinējspēks itkā pretojas strāvas avota elektrodzinējspēkam, tādēļ strāvas avota elektrodzinējspēkam I vajaga būt pretējam pašindukcijas elektrodzinējspēkam  $I_1$ . Tā tad, strāvas intensitāte attiecībā pret strāvas avota elektrodzinējspēku būs nokavējusies par  $\frac{1}{4}$  perioda. Strāvas intensitāti, kas iet caur spoli, noteic pēc Oma likuma, tikai pretestība te nebūs omiskā vien, bet vēl klāt arī induktīvā. Viņu abu summu dod tā saucamo šķietamo pretestību Z.

$$Z = \sqrt{r^2 + (\omega L)^2},$$

kur r — spoles omiskā pretestība

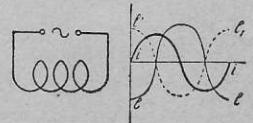

Zīm. 1.

$L$  — spoles pašindukcija

$\omega$  — tā saucamais leņķa ātrums, ko savukārt var aprēķināt no formulas:  $\omega = 2\pi f$ , kur  $f$  — maiņstrāvas frekvence. Ja maiņstrāvas elektrodzinējspēks ir  $E$ , tad strāvas stiprums kēdē ir

$$I = \frac{E}{\sqrt{r^2 + (2\pi f L)^2}}$$

Ieslēgsmi tagad mūsu kēdē pašindukcijas spoles vietā kondensātoru (zīm. 2). Ja kondensātors pieslēgts pie līdzstrāvas avota, tad strāva kēdē plūdis tikai ieslēgšanas brīdī. Tikko kondensātors būs uzpildījies, t. i. viņa pieslēgu potenciālu starpība būs vienāda ar pieslēgtā līdzstrāvas avota elektrodzinējspēku, strāva apstāsies.

Mūsu strāvas avots dod maiņstrāvu, tāpēc šinī gadījumā parādība būs drusku citāda. Pēc tam kad kondensātors būs uzpildījies līdz maksimālai vērtībai, ārējais (strāvas avota) elektrodzinējspēks sāks pamazināties. Kondensātora potenciāls nems pārsvaru pār viņu. Strāva tecēs pretejā virzienā. Kondensātora uzpildījuma noplūšana uz ārējo kēdi būs jo liejāka, jo straujāka būs ārējā elektrodzinēja spēka nokrišana.

Gadījumā ar pašindukciju strāvas stiprums palika iepakal pieliktam elektrodzinējspēkam par  $\frac{1}{4}$  periodu. Kapacitātes gadījumā strāvas stiprums ies elektrodzinējspēkam par  $\frac{1}{4}$  periodu pa priekšu. Viss sacītais grafiski attēlots zīm. 2. Līkne i apzīmē strāvas stipruma maiņu, līkne  $I$  — pieliktā elektrodzinējspēka maiņu, līkne  $I_1$  — kondensātora elektrodzinējspēka maiņu. Strāvas intensitāti kēdē ar kondensātoru var noteikt ar Oma likumu, ja pretestība te aprēķina pēc formulas

$$r = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi f C},$$


kur  $C$  ir kondensātora kapacitāte.

### Spraigumu rezonance.

Sastādīsim kēdi no kondensātora un pašindukcijas, saslēgtiem sērijā (zīm. 3). Spolei ir arī omiska pretestība. Ja kēdē nebūtu kapacitātes, tad strāvas stiprumu kēdē noteiktu formula

$$I = \frac{E}{\sqrt{r^2 + (\omega L)^2}}$$

Bet mūsu kēdē ir arī kapacitāte. Pašindukcija izsauc strāvas stipruma atpakaļ palikšanu no elektrodzinējspēka, kapacitāte — pretejo. Kapacitāte saslēgta sērijā ar pašindukciju itkā pamazina kopējo kēdes pretestību maiņstrāvai.

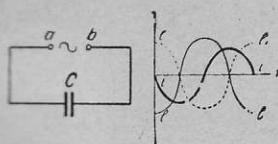

Zīm. 2.

saldās kondensātors pieslēgts pie līdzstrāvas avota, tad strāva kēdē plūdis tikai ieslēgšanas brīdī. Tikko kondensātors būs uzpildījies, t. i. viņa pieslēgu potenciālu starpība būs vienāda ar pieslēgtā līdzstrāvas avota elektrodzinējspēku, strāva apstāsies.

Strāvas stiprumu kēdē ar sērijā saslēgtu kondensātoru un pašindukciju (zīm. 3) izteic ūdens formula

$$I = \frac{E}{\sqrt{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Strāvas stiprums būs vislielākais tad, ja daļas saucējs būs vismazākais un vismazākais viņš būs tad, kad


$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

vai arī, kad


$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\text{Tādā gadījumā } I = \frac{E}{\sqrt{r^2}} = \frac{E}{r}, \text{ t. i. būs vietā}$$

parastais oma likums, strāvas stiprumu noteiks tikai pieliktais elektrodzinējspēks un omiskā

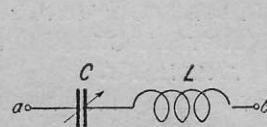

Zīm. 3.

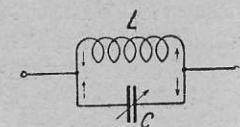

Zīm. 4.

pretestību. Saka, ka šinī gadījumā mums ir darīšana ar spraiguma rezonanci. Tā tad kontūrs, sastādīts no sērijā saslēgta kondensātora un pašindukcijas, izrāda svārstībām, uz kuīnam viņš noskaņots, mazu pretestību (vienādu ar kontūra omisko pretestību). Citām svārstībām pretestība būs jo lielāka, jo vairāk šo svārstību frekvence atšķirības no rezonansa frekvences.

Uz šo principu dibināti šenta filtri.

### Strāvas rezonance.

Apskatīsim kontūru, sastādītu no paraleli saslēgtiem kondensātora un pašindukcijas (zīm. 4). Pagaidām piejemsim, ka kontūra omiskā pretestība ir ļoti maza ( $r = 0$ ).

Kēdē ar kapacitāti  $C$  strāvas stiprums iet elektrodzinējspēkam pa priekšu, kēdē ar pašindukciju  $L$  paliek iepakal. Tā tad, viņi darbojas preteji. Ja abos divos kēdes zaros maiņstrāvas stiprums ir vienāds un pretēji virzīts, tad viņu summa, t. i. strāva galvenā kēdē, ir nulle.

Apskatīsim, kad tas notiek.

Strāvas stiprums kēdē ar kapacitāti ir

$$I_C = E : \frac{1}{\omega C} = E\omega C.$$

Pašindukcijas kēdē

$$I_L = \frac{E}{\omega L}$$

Ja  $I_C = I_L$ , tad

$$E \omega C = \frac{E}{\omega L},$$

vai arī

$$\omega C = \frac{1}{\omega L},$$

vai

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}.$$

Tātad, ja pie kapacitātes un pašindukcijas saslēguma paralēli, spoles induktīvā pretestība ir vienāda ar kapacitātīvo, tad galvenās strāvas stiprums ir nulle, kontūrs rezonansa svārstībām izrāda bezgala lielu pretestību. Viss tas ir pareizi, ja kontūram nav omiskās pretestības, bet bez šīs pretestības neviens kontūrs nav iespējams.

Strāva ejot caur omisko pretestību, zaudē daļu savas enerģijas, kas pāriet siltumā. Tātad, pateicoties kontūra omiskai pretestībai  $r$ , kēdē visu laiku būs strāva. Cik savādi tas arī neizklausās, strāvas stiprums būs jo lielāks, jo lielāka ir šī omiskā pretestība  $r$ .

Galvenās strāvas stiprums izteicams ar formulu

$$I = \frac{E}{\frac{L}{C r}}, \text{ t. i.,}$$

visa kontūra pretestība

$$Z = \frac{L}{Cr}$$

Aprakstīto gadījumu sauc par strāvas rezonanci.

Uz viņas dibināta filtru korķu darbība.

### Senta filtri.

Zīm. 5. redzama šāda filtra schēma. Filtra kēde sastāv no sērijā saslēgtas spoles  $L_2$  un kondensātora  $C_2$ . Ja šo kēdi noskoņo rezonancē ar traucējošām svārstībām, tad viņa pretestība šīm svārstībām ir tikai omiska. Lai samazinātu šo omisko pretestību, tad filtra spoles jaizgatavo no resnas drāts. Drāts resnums ap 0,8 mm. Vismazākais pielaižamais drāts resnums — 0,5 mm.


Uztīšanu pēc iespējas jātaisa vienā kārtā. Ja nebūtu filtra, tad traucējošām svārstībām butu jaiet no antēnas uz zemi (vai arī otrādi) caur kontūru  $L_1C_1$ . Parasti uztverēja kontūrs ir ar neasu rezonanci (jo citādi filtra nevajauzētu), un tas nozīmē ka kontūrs  $L_1C_1$  aiztures ne tikai rezonances svārstības, bet arī kadu diezgan platu citu trekvenču joslu. Jo neasa-ka ir noskoņošana, jo platāka sī josla.

Ja iesledz filtru, tad traucējošās svārstības aizies pa vismazākās pretestības ceļu, t. i. caur filtru. Filtram no 0,8 mm drāts, aprēki-


nātam priekš 1200—1500 m vilniem, omiskā pretestība ir nedaudz lielāka par 1 omu. Zīm. 6. redzams, ka filtrs pieslēdzams pie nenoskoņojamas antēnas.

Tādai schēmai ir lielākas sijāšanas spējas.

Pieslēdzot vēl maiņkondensātoru  $C$ , kas zīmējumā attēlots pünkfēti, dabūnam sekundāru uztvērēju ar filtru. Šāda schēma gān nav sevišķi ieteicama, jo viņas apkalpošana stipri sarežģīta.

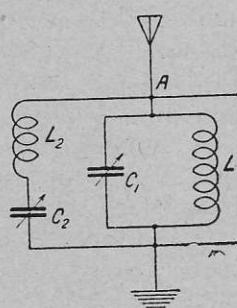


Zīm. 5.

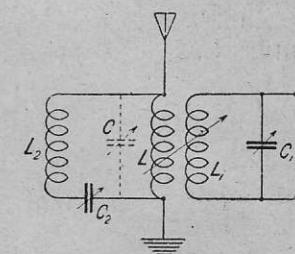


Zīm. 6.

Filtru vislabāk samontēt atsevišķā kastē, tad pēc vajadzības viņu var pieslēgt kuram katram uztvērējam. Filtru var ekrānēt tikai tad, ja stingri ievērota schēma. Ja par pie-mēru spole un kondensātors pārmainīti vietām, tad rodās traucējošā kapacitāte starp iezemoto ekrānu un kondensātora rotoru. Pateicoties tam filtra noskoņošana stipri iespaido uztvērēja noskoņojumu. Filtra spoli vajaga novietot pēc iespējas tālāku no uztvērēja spolēm. Tas vajadzigs, lai iznīcinātu kaitīgās saites starp viņām, kas traucē kā filtra tā arī uztvērēja noskoņošanu. Šādus senta filtrus izdevīgi lietot tad, ja traucējošai stacijai ir samērā īss vilna garums.

Zīm. 7. redzams, tā sauktais, filtrs īnosūcējs. Ja svārstīšanai kontūra  $L_1C_1$  maiņus elektromagnētiskā laukā ievietosim otru kontūru  $L_2C_2$

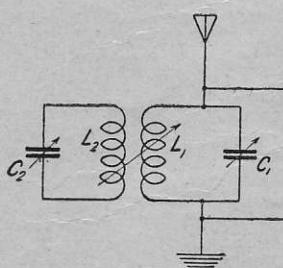

Zīm. 7.

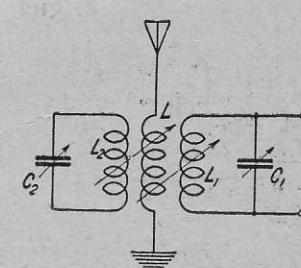

Zīm. 8.

spoli, tad šīni otrā kontūrā tiks inducēta strāva (transformātora princips). Daļa pirmā kontūra energijas pāriet uz otru. Otrā kontūrā vis-

stiprāk inducējas tās svārstības, uz kuru frekvenci šis kontūrs noskaņots, mūsu gadījumā tās ir traucējošās svārstības, jo  $L_2C_2$  ir noskaņots uz viņām. Jo ciešāka ir saite starp abām spolēm, jo stiprāka ir filtra nosūcošā darbība. Tomēr saites palielināšana izsauc arī lielākus zaudējumus, tādēļ saites ciešums atsevišķiem gadījumiem ir dažāds.


Šī schēma mazāk atkarīga no antēnas. Tas — viņas priekšrocība.

Zīm. 8. redzams šāda filtra nosūcēja pieslēgums pie nenoskaņojamas antēnas.

### Filtri korki.

Zīm. 9. redzama šī filtra schēma. Filtra kontūrs  $L_1C_2$  ieslēgts starp antēnu un uztvērēja kontūru  $L_2C_1$ . Viņa darbības princips šāds: Antēnā ierosinātās augstfrekvences strāvas cirkulē antēnas kēdē. Savā ceļā viņas sastop filtru  $L_1C_2$ .

Tā kā šis filtrs sastāv no paralēli saslēgtiem kondensatora un spoles, tad te ir vietā strāvas rezonance. Noskaņojot filtru rezonancē ar traucējošām svārstībām, viņa pretestība šim svārstībām ir

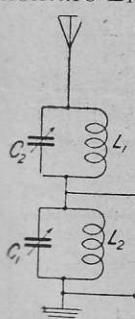

Zīm. 9.


$$Z = \frac{L}{Cr}$$

Skaidrs, ka priekš filtra labas darbības nepieciešams lai viņa omiskā pretestība būtu pēc iespējas maza. Šis filtrs ir labs, kā priekš gařiem, tā arī samērā īsiem viņiem.


Nenoskaņojamas antēnas gadījumā filtrs ieslēdzams, sērijā ar antēnas spoli.

Visiem augšā aprakstītiem filtriem ir viens trūkums — viņu noskaņošana iespaido uztvērēja noskaņošanu.

Mainot filtra noskaņojumu, jāpārskāpo arī uztvērēja kontūrs un otrādi, pārskāpojot uztvērēju, jāpārskāpo arī filtrs.

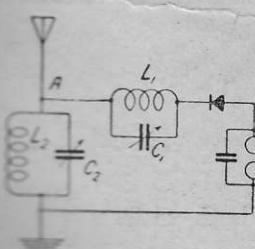

Zīm. 10.

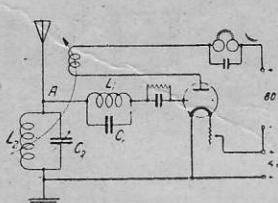

Zīm. 11.


Zīm. 10 un 11. attēlotās schēmās filtrs ieslēgts nevis svārstošā kontūrā, bet gan vai nu detektora vai pirmās lampiņas tikliņa kēdē. Zīm. 10. redzama šāda filtra pieslēgšana detektora uztvērējam, zīm. 11. — lampiņu aparātam.

Filtra kontūrs  $L_1C_1$  noskaņots rezonancē ar traucējošām svārstībām, izrādīs viņām lielu pretestību. Vajadzīgām uztvērtām svārstībām filtra kontūra pretestība, turpretim, būs maza. Šīs schēmas priekšrocības salīdzinot ar ie-priekšējām sekošās:

- 1) Filtra noskaņošana neatsaucas uz uztvērēja noskaņošanu un otrādi.
- 2) Filtra noskaņošana nav atkarīga no antēnas.
- 3) Līdz ar to filtra apkalpošana vien-kārša.

### Filtra praktiskais izpildījums un apiešanās ar viņu.

Vislabāk filtrs samontējams atsevišķā ka-stē, pie kam viņa konstrukcijai jābūt tādai, lai vienkārši iespējama pārslēgšana no vienas schēmas uz otru. Filtra montāžas schēma redza-ma zīm. 12. Ja vajadzīgs kontūrs no sērijā saslēgtas spoles un kondensatora, filtrs pieslēdzams ar pie-slēgiem b un c. Ja vaja-dzīgs filtrs korkis, tad viens pieslēgs ir a, otrs c (iepriekš b un c ir savienoti caur P).

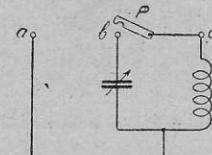

Zīm. 12.

Spoles vislabāk taisīt pārmaināmas. Vi-nas montējamas kastes labā pusē, jo lielākai daļai uztvērēju antēnas spoles ir kreisā pusē. Strādājot ar zīm. 7. un 8. dotām schēmām, tad vienkārši iespējams izvest saiti starp  $L_1$  un  $L_2$ .

Apiešanās ar filtru šāda:

Strādājot ar aparātiem pēc 5., 6. un 9. schēmas un novērojot traucējumus no kādas staci-jas, ar filtru noskaņojas uz šo staciju, visu laiku pieskaņojot arī uztvērēju.

Ar filtru pēc 7. un 8. schēmas rīkojas tā: papriekšu filtru un uztvērēju nostāda tā, lai starp viņu spolēm būtu jo cieša saite, tad noskaņo filtru uz traucējošo staciju, pēc tam pa-vājina saiti līdz tādai pakāpei, lai traucējošo staciju nevarētu atkal dzirdēt uztvērējā.

Ar 10. un 11. zīm. filtriem apiešanās pavi-sam vienkārša. Ja kāda stacija traucē, noskaņo filtra kontūru uz viņu un ar to viss iz-darīts.

### Putekļu sūcēji un ventilatori drošelū vieta (Funk-Magazin, Januar 1930)

Ka cilvēkiem netrūkst „fiksas“ idejas, rāda kāds raksts vācu „Funk-Magazinā“. Tur ie-teikts dārgo drošelū vietā, tīkla strāvas uztvērējos, lietot putekļu sūcēju, ventilatoru, šujma-šīnu u. c. tamlīdzīgu aparātu motorus, jo katram motoram ir diezgan ievērojama induktīva pretestība. Ja vien tādi aparāti ir pie rokas, var tos vairākus saslēgt serijā, izveidojot vairākkārtīgu filtra kontūru. Lai motoru no-

stādītu uz maksimālo pašindukciju, viņa enkursis jāpagroza, līdz tīkla troksnis kļūst vismazākais.

### Runājošas lampiņas.

(Modern Wireless, Dezember 1929.)


Var droši teikt, ka elektronu lampiņa ir mūsdienu elektrotehnikas vissvarīgākais parādījums un bez viņas mums nebūtu tagadējās radiotehnikas, televizijas, nebūtu sasniegti apbrīnojami lielie panākumi gramofona plašu uzņemšanā un reprodukcijā, skaņu filmā un t. t. Un tomēr vēl arvien var atrast viņai jaunas īpašības, jaunas pielietošanas iespējas.

Tā nesen atpakaļ kāds angļu izgudrotājs, B. S. Kohens (Cohen) patentējis pastiprinātāja lampiņu, kura reizē izpilda arī skaļruņu vai telefona vietu.

Kā zīmējumā redzams, lampiņas stikla cilindra virspusē ielodēta metāla ripiņa — anods

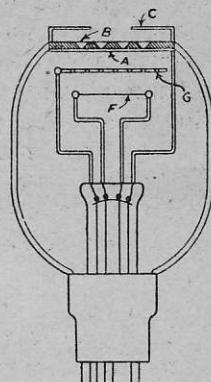A. Virs tā piestiprināta caurumota ripa B un tādā kārtā starp A un B rodas pa daļai noslēgta gaisa telpa kas noder rezonancei — lai pastiprinātu rodošās gaisa svārstības. Tīkliņš B un kvēldiegs F novietoti kā parasts.

Lampiņa darbojas kā parasta pastiprinātāja lampiņa un elektroni atsitoties pret plāno anoda plātīti, sakarsē to. Mainoties anodstrāvai, mainās arī elektronu daudzums un līdz ar to arī anoda platītes temperatūra. Bet platītes temperatūras mainīja savukārt iespaido arī gaisu telpā starp A un B un tur rodas gaisa savilņojumi — citiem vārdiem sakot — skaņa



## Kur iepirkties 1930. gadā:

**PHILIPS**

Ākciju  
Sabiedrība

Rīga, Kungu ielā 2.

PHILIPS radio lampiņas transformatori, tīklstrāvas uztvērēji  
**TRIUMFATOR**,  
skaļruņi un visi citi PHILIPS ražojumi.

## **A. RATFELDERS**

**Smalkādu preču veikals**  
Rīga, Kaļķu ielā 23.

Portfeļi, naudasmaki, dāmu rokas-somiņas, čemodāni, rīta kurpes un c e l o j u m u p i e d e r u m i.

Darbā apvienota elegance  
ar izturību.

## **J. KIMENS**

**MĒBEL-**  
UN  
**BŪVRŪPNIECĪBA**  
Jelgavā, Brīvības ielā 126.

Izgatavo

visdažādākās mēbēles

Darbs priekšzīmīgs. Cenas mērenas.

# JAUTĀJUMI un ATBILDES

Pazinojam mūsu god. lasītājiem, kas griežas pie redakcijas ar jautājumiem, ka atbidei nav vajadzīgs pieļikt pastmarku, jo rakstiskas atbildes laika trūkuma dēļ, mazākais pagaidām, redakcijai nav iespējams dot. Atbildes tiks dotas tikai žurnālā. Piesūtītās pastmarkas sūtītāji var saņemt atpakaļ „Radioamatiera“ redakcijā.

Redakcija.

## Abonentam 811., Liepāja.

1. Nezinot Jūsu šūnīspoles tišanas veidu, nevar noteikt spoles tinumu skaitu, jo šūnīspoles var tikt loti dažādi.

2. Izlietot līdzstrāvas 220 Voltu tīklui 10—20 Voltu dabūšanai ir loti neekonomiski, jo nevajadzīgos 200 Voltus vajaga neproduktīvi „noēst“ ar pretestību Tā-pēc tādus tīkla pīslēgus parasti nelieto.

3. Jūsu dotā schēma dos apm. tēdus pat rezultātus, kā regeneratīvais audions, tikai nepieciešami jālieto kīvelreostāts ar sīknoskoņojumu.

## H. R., Rīga.

1. „Radioamatieris“ Nr. 1. aprakstītais push-pull pastiprinātājs ir noderīgs arī gramofona muzikas pastiprināšanai ar elektrodinamiku vai vairākiem elektromagnētiskiem skaļruniem, skanas nonēmēja galvinā pievienojama īzejas transformatora primāram tinumam.

2., 3., 4. Domājams, ka ar augšminēto pastiprinātāju pietiks, it sevišķi ja lieto labu skaras nonēmēja galvinu un ja telpas nav ārkārtīgi lielas. Šim nolūkam loti labs un piemērots gala pastiprinātājs aprakstīts arī „Radioamatiera“ 3. numurā un turpat arī minētas vajadzīgas lampījas. Pirmam pastiprinātājam vajadzīgs divas pretestības pastiprinātāju lampījas un divas gala lampījas.

5. „Radioamatieri“ Nr. 2. aprakstītais maiņstrāvas anod- un kvēles aparāts tieši domāts Nr. 1. aprakstītam push-pull aparātam. Ivanovska aprakstītam aparātam šo anod-aparātu tieši nevar lietot, jo tur ir vajadzīgi 3 anodsprāguumi. Kā šos trīs sprāguimus dabūt skat „Radioamatieri“ lpp. 114. un arī lpp. 151.

## A. Klaviņam, Daugavgrīvā.

Vadu caurmērs spolēm L<sub>1</sub> un L<sub>2</sub> ir ap 0,5—0,8 mm. Spoles L<sub>2</sub> caurmērs nav noteikts, kā jau Nr. 3. minēts, tā var būt ikkura gatava audiona cilindriska spole. No L<sub>2</sub> caurmēra atkarājas arī L<sub>1</sub> caurmērs Ebonita stieņi starp abām spolēm ir apm. 0,2—0,5 mm biezi. Spoles L<sub>1</sub> atrašanās vieta uz L<sub>2</sub> nespēlē lielu lomu, varbūt labāki to uztīt vienā galā.

## Ansgaram, Jelgavā.

Par aluminija-dzelzs taisnotāju sk. šīsī numurā ievietoto rakstu.

## K. Priedem, Adulienā.

Sīkākus aparātu un montāžas planus Jūsu pieveštām schēmām telpu trūkuma dēļ, protams, žurnālā ne-

varam sniegt. Tādēļ ieteicam iesākt ar tādu lampīgu aparātu būvi, kuru aprakstos doti visi sīkie aizrādījumi, jo Jūsu minētā grāmatā dotās schēmas ir domātas kā palīgs tiem amatieriem, kuriem jau ir zināmi piedzīvojumi aparātu būvē. Šo piedzīvojumu iegūšanai nepieciešams arī izprast atsevišķo daļu darbību.

## O. Rozenbergam, Rūjienā.

Jūsu pievestā schēmā var, protams, lietot ikkuras labas kvalitātes dalas. Anobaterijas sprāgums ir ap 15 Volti, kvēlbaterijai, atkarībā no lietotās lampīgas 1 vai 4 Volti. Neskaidra ir kristāldetektora ievietošanas vieta schēmā.

## Kapteinim Škenderim, Bolderājā.

1. „Radioamatierī“ Nr. 1. aprakstītā filtrā spole L<sub>1</sub> var būt arī šūnīspole ar atzarojumu vidū, tikai tad tā jānovieto līdzās uztvērēja tīklija spolei L<sub>2</sub>.

2. Spoles L<sub>2</sub> atzarojuma vietu uz L<sub>1</sub> der izmēģināt, tā apmēram būs L<sub>2</sub> vidū.

3. Spoles L<sub>2</sub> tinumu skaits nav tik noteikts, var būt 75, vai arī 80 tinumu.

4. Arī kondensātora C<sub>2</sub> maksimālā kapacitāte nav tik no svara, var nemt vai nu 250, vai 300 cm, kurš nu ir tieši pie rokas.

5. Filtrs derīgs kā īsiemi, tā gātiem viļņiem pieņemot, ka grib izslēgt tikai Rīgas staciju.

6. Pēc antēnas pievienošanas filtram, jāizmēģina vai uztvērējs darbojas labāk ar savu zemes pievadu vai bez tā.

7. Filtru pie aparāta pievienojot, skaļums, protams, nedaudz pamazināsies, — par cik, grūti pateikt, tas atkarājas no uztverošā aparāta.

8. Spole L<sub>2</sub> uztīta uz cilindri, 6—7 cm diametrā. Ja spoli L<sub>1</sub> nem cilindrisku, tās diametrs ir arī ap 6 cm.

9. Atstātumu starp spolēm L<sub>1</sub> un L<sub>2</sub>, nemt pēc iepriekš lēlāku, cik nu to atļauj aparāta apmēri: ja abas spoles, telpu trūkuma dēļ jānovieto pārāk tuvu vienu otru, var starp viņām ievietot zemei pievienotu skārda gabalu.

10. Spoles L<sub>1</sub> un L<sub>2</sub> var likt zem 90° leņķa, bet ja atstātums ir pietiekoši liels, viņas var būt arī paraleli.

11. Augstfrekvences vads ir vads, kas satīts no daudzām tievām savstarpeji izolētām drātiņām.

## I. M., Valmierā.

1. Vai spoli L<sub>1</sub> un L<sub>2</sub> galus savienot, vai ne, to var izmēģināt. Rezultāti atkarājas no aparāta uzbūves, tādēļ to iepriekš pateikt nevar.

2. Te Ka De dubultlampījā VT 126 abas sistēmas ir pilnīgi vienādas, tādēļ arī abi anodi un tīkliji ir līdzvērtīgi.

3. Pielaižamais sprāgums šai lampīmai ir 60—120 V.

## Redakcijas pastkaste.

### V. J. Bauskā.

Kādu no Jūsu piesūtītiem raksti ievietosim nākotnēti numurā.

Amatierim Z. E. Lūdzam pazīmot savu adresi, lai

varētu Jums aizsūtīt honorāru. Aparāta zīmējumus nevarējām ievietot rakstā techniskas nepilnības dēļ. Zīmējumi kļūsējām jāzīmē vai nu ar tīšu, vai arī labu melnu tinti.

# CHRONIKA

## Pētījumi par atmosfēriskiem traucējumiem.

Angļu kontroles stacija sazinā ar British Broadcasting Company gatavoja uzsākt plašākus pētījumus par atmosfēras traucējumiem un viņu cēloņiem. Šim nolūkam Daventry raidītājs raidīs ārpus kārtējas programmas bildes, kurās uztvers pa visu Eiropu sadalītie uztvērēji. Tā kā visi uztvērēji būs pilnīgi vienādi un precīzi sinchronizēti, no uztverto bilžu salīdzināšanas varēs spriest par atmosfēras traucējumiem un taisīt noteiktus slēdzienus par viņu cēloņiem.

## Bukaresta palielina jaudu.

Bukarestas raidstacija pašlaik izved mēģinājumus ar palielinātu jaudu (no 0,12 uz 12 kW). Uztveršanas rezultātus lūdz adresēt: La Société de Radiodiffusion Roumaine, Bucharest II. Rue Général Berthelot 60.

## Stokholma uz īsiem vilniem.

Stokholmas programu tagad Motalas raidītājs regulāri no pl. 18 raida arī uz 49 m garu vilni.

## Okeana kuģus pievieno krasta telefona tīklam.

Savienotās Valstis patreiz nodarbojas ar lielisku plānu — pieslēgt okeana pasažieru tvaikoņus krasta telefona tīklam, lai ikviens pasažieris varētu sarunāties ar ikvienu te-

ona tīkla abonentu. Techniski jautājums ir viegli atrisināms, tikai tas prasa ārkārtīgi labu organizāciju. Paredz dažādiem attālumiem no krasta dot noteiktus vilņa garumus. Dažas radio sabiedrības projekte būvēt tam nolūkam pat ap 50 staciju, ar 50 kW jaudu. Patreiz mēģinājumi tiek izdarīti ar tvaikoni „Leviatans“.

## Skaņa iededzina gaismu.

Njuarkas ostā, Savienotās valstīs, izdarīti interesanti mēģinājumi no tālienes automātiski ieslēgt ostas apgaismošanas ierīces. Aparātu galvenā sastāvdaļa ir relē, kas atsaucas tikai uz noteiktā augstuma sirenēs skaņu un pie tam ieslēdz visu apgaismošanas strāvu. Pie mēģinājumiem virs ostas pacēlās aeroplāns, 600 m augstumā no tā tika dots sirenes signāls un acumirkli visā ostā iedegās tūkstošiem loka lampu.

Amerikānu techniskas aprindas šim jaunievedumam piešķir loti lielu nozīmi.

## Aeroplānu vadīšana bezdrāts celā.

Japāņu iznīcinātājs „Nakadaze“ izdarījis bezdrāts aeroplāna vadīšanas mēģinājumus, pie kam aeroplāns 100 m augstumā ar radio palidzību vadīts veselas  $\frac{3}{4}$  stundas, liekot tam pat mest „cilpas“.

Vispār, mašīnu vadīšanai bezdrāts celā parēz lielu nākotni.

## Grāmata „Antēnas. Antēnu būve un izvēle.“

Tekstā 50 zīmējumu.

**Neapstrīdāma patiesība!** — ar sliktu vai nepiemērotu antēnu sasniedzams daudz, ja puse no tā, kas varetu tikt sasniegti.

Grāmatīņa „Antēnas“ (otrais paplašinātais un pilnīgi pārstrādātais izdevums) tad arī sniedz izsmēlošu atbildi attiecībā uz uztverošo antēnu ierīkošanu un to izvēli. Galvenā vērība še piegriezta praktiskai un eksperimentālai pusei. Tādēļ viņa noderēs tikpat labi kā eksperimentātoriem, tā arī visiem radioabonentiem, dodot iespēju caur lietderīgākas antēnas izvēli uzlidot savas radioaparāta uztveršanas spējas. Ir moderni aparāti, kas strādā „bez antēnas“, t. i., ar iebūvētu rāmja antēnu, vai izlietojot elektrisko tīklu kā antēnu, tomēr laba āra antēna vēl ijomējot stāv un stāvēs pirmā vietā. Jo radio tehnika tiecas ne tikai uz pilnību, bet arī uz lētumu. Ideāls vienkāršibā un nepārspējams lētumā ir detektoruztvērējs, un tagad ar labu detektoraparātu sasniedzami apbrinojami rezultāti, protams, — **tikai ar labu āra antēnu!**

**SATURS:** Antēnas nozīme. Āra antēna. **Antēnu veidi:** Markoni antēna T- un L-antēna. Vairākkārtīgās antēnas. Piramīdes antēnas. **Antēnas uzstādišana.** Antēnas materiāls. Izolācija. Atbalstu izvēle un antēnu piestiprināšana. Pievads. Aizsargātīces. Vispārīgi attālumi. **Zeme:** Daibīgā zeme. Zemes pievads. Palīgzmēs. Zemes traucējumi. **Prettīkls.** **Antēna pērkona negaisa laikā.** Palīgantēnas: Logu antēna. Pūķa antēna. Kurvju antēna. Iekšējā antēna. **I**Bēniņu antēnas: T- un L-antēnas. U-antēnas. Zigzagantēna. Zīrnēklatīkla antēna. Zigzagantēna. Būru antēna. Spirālantēnas. **Rāmju antēnas:** Cilpas antēna. Rāmju antēna. **Dažādi antēnas atvletojumi:** Istabas piedurumi kā antēnas. Vadi. Līdzi nesamās antenas. Strūklas antena. Apakšzemes antēna subantēna. **Antēnas izvēle:** Detektoruztvērēji. Lampīju aparāti. **Pielikums:** P. T. D. Noteikumi par antēnu būvi radiofona uztvērējiem

# RADIO TIRGUS

## Jauna augstfrekvences pastiprinātāja lampiņa.

Pateicoties ļoti lielai tumškvēles kvēldiega ieturībai, kuru lieto modernās Valvo lampās, diegu var izstiept zigzag-veidīgi. Tādā kārtā var ievērojami palielināt emitējošās kārtas virsmu un līdz ar to arī lampiņas spējas. Protams, kvēldiega palielināšanas dēļ, tad jāpalielina arī lampiņas pārējās armatūras daļas, — tikliņš un anods.

Tomēr šai palielināšanai ir arī savas kaitīgās puses, jo minētiem elektrodiem palielinoties, pieaug arī lampiņas iekšējā kapacitāte. Ja arī šī palielinātā iekšējā kapacitāte daudzās pakāpēs nespēlē nekādu lomu, tad tomēr dažos gadījumos liela iekšējā kapacitāte ir nevēlama un pat kaitīga.

Ir jāņem vērā, ka ir ļoti daudz uztverēšo aparātu, kurus sauc par neitrodiniem. Pie

dēļ rodās grūtības, ja vecākos neitrodina aparatūs grib lietot tumškvēles lampiņas.

Tā kā šādus aparātus, protams, nevar vienkārši atlikt nost un tā kā torija lampiņas drīz vien būs grūti dabonamas, „Valvo“ radio-lampiņu fabrika, Hamburgā mēģināja radīt lampiņu ar tikpat augstām spējām, kā visas pārējās modernās tumškvēles lampiņas, bet arī mazu iekšēju kapacitāti, lai to varētu neutralizēt ar augšā minētiem neutralizācijas kondensātoriem.

Tas arī tiešām izdevās, radot Valvo H 407 speciāltipu, ko nevajaga samainīt ar Valvo H 406 Speciāl. Šai lampiņai anoda pievads, kā pie parastām lampiņām, ir apakšā pie lampiņas pamata, kamēr H 405 Speciāl anoda pieslēgs ir lampiņas augšā. Šīs jaunās lampiņas dati ir sekoši:


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Emisija . . . . .             | 20 mA.         |
| Iekšējā pretestība . . . . .  | 7 500 omi      |
| Stāvums . . . . .             | max. 1.2 mA/V. |
| Pastiprināšanas faktors . . . | 9              |
| Caurtvere . . . . .           | 11%            |
| Anodsprāgums . . . . .        | 50—150 Volti   |
| Kvēlstrāva . . . . .          | 0.08 Amp.      |
| Kvēlsprāgums . . . . .        | 4 Volti        |

Tikliņa — anoda kapacitāte ir apm. 1 cm, un var droši apgalvot, ka katram neutralizācijas kondensātoram kapacitāte ir lielāka par 1 cm.

Šī lampiņa aizpilda līdz šim pastāvošo robu radio lampiņu virknē. Minētās lampiņas īpašības ir sevišķi svarīgas nākotnes radio-technikā, jo arvien vairāk rodās raidītāji uz īsiem vilnjiem — uz augstāku frekvenci. Bet pamazinoties vilnu garumam klūst grūtāka ekonomiskā augstfrekvences pastiprināšana, lielas tikliņa-anoda kapacitātes dēļ, jo frekvencei pieaugot kondensātoru pretestība pamazinās. Tādēļ lampiņai būs lielāka tendence uz oscilēšanu, jo saite starp anod- un tikliņa kontūru vilnu garumam pamazinoties pastāvīgi pieauga. Tā tad, aparātiem, kuros vajadzīgs arī labs augstfrekvences pastiprinājums uz īsiem vilnjiem, lampiņas ar mazu anoda-tikliņa kapacitāti ir neatsveramas.


vairākām augstfrekvences pakāpēm ļoti viegli var rasties uztvērēja oscilācijas; un lai to novērstu augstfrekvences pastiprinātājus neutralizē, tas ir, starp divu sekojošo lampiņu tikliņiem ievieto mazu kondensātoru. Bet daudzi neitrodini uztvērēji ir būvēti tai laikā, kad tumškvēles lampiņu vietā lietoja torija lampiņas. Torija kvēldiegu nevarēja ķemt tik garu kā modernos tumškvēles diegus, tādēļ vajadzēja mazāku tikliņu un mazāku anodu, un pateicoties tam, šo lampiņu iekšējā kapacitāte, salīdzinot ar tumškvēles lampiņu kapacitāti, bija maza.

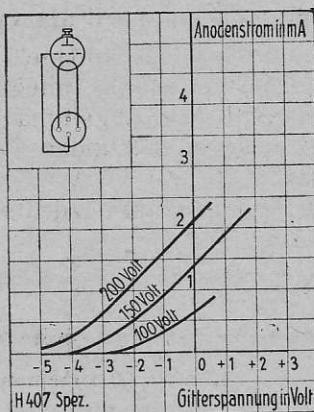Tādēļ šos uztvērējos lietotie neutralizācijas kondensātori parasti ir par mazu lai neutralizētu modernās tumškvēles lampiņas. Tā-



## Philips'a foto-elektriska šūna, tips № 3510.

Philips foto-elektriskā šūna sastāv no stikla balona, no kurā izpumpēts gaiss un kurā sienas ir pārklātas ar plānu metala kārtīnu. Šī metala kārtīna ir gaismasjūtīgais katods. Gaisma var nokļūt balonā pa apālu lodziņu. Ja gaismas starī krit uz katoda virsmu, pēdējā emitē elektronus. Anods atrodas apmēram balona vidū un ja starp anodu un katodu pievieno zināma lieluma spraigumu, tā,

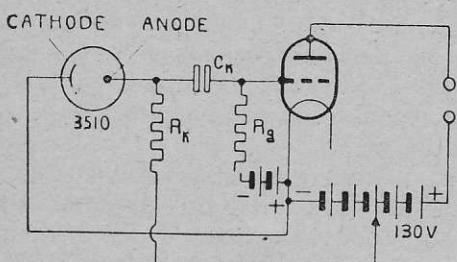

Zīm. 1.

lai katods būtu negatīvs, bet anods pozitīvs, tad no katoda uz anodu ies elektronu plūsma. Šis plūsma jeb strāvas intensitāte ir atkarīga no gaismas intensitātes, kas krit uz gaismasjūtīgo katodi.

Zīm. 1. redzama šūnas lietošanas schēma.  $R_k$  te nozīmē pārnesuma pretestību, kurās liebums ir apm. 2—10 megomu. Šīs pretestības viens gals pievienots šūnas anodam, bet otrs gals — anodspraguma baterijas pozitīvam polam. Minimālais anodspragums šai Philipsa fotošūnai ir 80 voltu, bet vislabāk ir spragumūnemt ap 120—130 voltu. Šūnas fotoelektriskās

strāvas svārstības izsauc pretestības galos spraiguma svārstības, kurās parastā kārtā, cauri pārnesuma kondensātoram  $C_k$  un ieslēdzot tīkliņa novadpretestību  $R_g$ , pievada pastiprinātāja lampiņas tīkliņam. Kā pastiprinātāja lampiņa noder A 415, A 425/35 un citas lampiņas ar lielu pastiprināšanas faktoru.

Minētā foto-elektriskā šūna ir augstvakuma tīps. Ar gāzi pildīto šūnu tīpi ir gan nedaudz jūtīgāki, bet toties augstvakuma šūnu darbība ir daudz vienmērīgāka un konstantāka. Bez tam, Philips fotoelektriskā šūna ir daudz jūtīgāka par pārējām augstvakuma šūnu tīpiem. Strāvas intensitātes šais šūnās svārstības no  $10^{-8}$ — $10^{-9}$  ampēri, — tā tad, ja pārnesuma pretestība ir 10 megomi, uz pirmās pastiprinātāja lampiņas tīkliņa rodās 0,1—0,01 volta lielas spraiguma svārstības.

Šūnas ārējais apraksts ir sekošs: katods tiek pieslēgts caurules augšējam galam. Caureles apakšgals ielaists pamatā, kurā iestiprinātas trīs tāpiņas ar tādiem pat savstarpējiem atstātumiem kā kvēldiega un anoda tāpiņas parastā uztvērēja lampiņā. Abas kvēldiega tāpiņām atbilstošās šūnas tāpiņas noder tikai stabilai iestiprināšanai parastā lampiņu pamatā, bet fotoelektriskās šūnas anods pievienots anoda tāpiņai. Anoda tāpiņa bez tam atrodas tieši zem šūnas balona lodziņa.

Iemontējot šūnu aparātā, jāgriež vērība uz to, lai apāļā vizlas ripina, kurā atrodas balona iekšienē, gulētu šūnas cilindriskā daļā, šūnas apakšdaļā.

## Philips'a televizijas uztvērēja lampiņa, tips № 3500.

Philipsa televizijas uztvērēja lampiņa satur divus niķeļa elektrodus, no kuŗiem viens pagatavots plates veidā, bet otrs — drāts taisnstūra veidā. Drāts taisnstūris atrodas loti tuvu niķeļa platei. Plate arvien jāpieslēdz spraguma avota negativam polam, jo tad uz plates izveidojas negatīvais mirdzums. Drāts taisnstūris arvien tā tad ir pozitīvais pols (anods). Lampiņas darbība pamatojas uz plates mainošāmies gaismas intensitāti, kuŗu izsauc strāvas maiņas lampiņā. Platei arvien jābūt pārklātai ar mirdzumu, un tam ir vajadzīga vismaz 4mA stipra strāva, caur lampiņu. Līdzstrāvas intensitāte jāiestāda uz


apm. 20 mA, un tā tad maksimālā strāvas intensitātes svārstību amplitūde var būt apm. 16 mA. Pa lampiņas darbības laiku strāvas intensitāte tā tad var svārstīties 4—36 mA robežās.

Katoda plates mugurpuse pārklāta ar izolejošu kārtu lai šai pusē arī nevarētu izveidoties mirdzums.

Lampiņas cilindrs iestiprināts pamatiņā, kuŗā ir trīs tāpiņas. Līdzās katodam, uz pamatiņa, ir minus zīme, līdzās anodam — plus zīme. Trešā tāpiņa ir tikai stabilitātes labā (agrāk to izlētoja kā iedēzināšanas palīgie-

rīci, bet tagadējam izvedumam tas vairs nav vajadzīgs.

**S a s l ē g u m a s c h ē m a s:** Zīm. 1. rāda schēmu šādas lampiņas pielietošanai. Pēdējā gala pastiprinātāja lampiņa var būt TB  $04\frac{1}{10}$ , vai

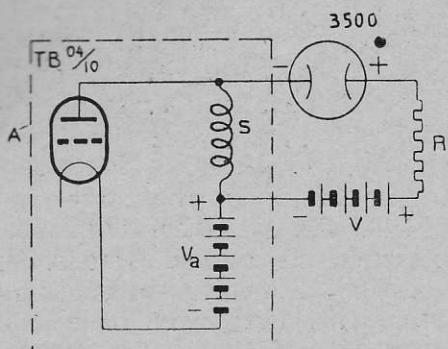

Zīm. 1

arī citas līdzīgu īpašību lampiņas. Šīs lampiņas anodkontūrā ieslēgta drosele (var būt arī pretestība), kurā galos rodās spraiguma svārstības. Droselei jābūt konstruētai tā, lai pie visām frekvencēm, no 50—10 000 periodiem sekundē, vijas galos rastos vieni un tie paši spraigumi. Va ir gala lampiņas anodsprāigums, bet V — spraigums televizijas lampiņai. Pēdējam spraigumam jābūt 280—350 voltu. Strāvu caur televizijas lampiņu ierobežo pretestība R (apm. 1000 omu).


Spraiguma kritums neona lampiņā tad būs apm. 260 voltu, bet strāva — apm. 20 mA. Baterijas Va un V ieteicams saslēgt tā, kā tas redzams zīm. 1., lai līdzspraiguma kritums droselē S būtu tāda pat virziena kā baterijas V spraigums, — un tā tad savstarpēji pastiprinātos. Pie R piem. radīsies 20 voltu spraiguma kritums. Baterijai V ļoti labi noder 2 serijā saslēgti anodsprāiguma aparāti, 3002.

Zīm. 1. ar A apzīmētā daļā var ļoti labi izlietot Philips 10 vatu pastiprinātāju. Izejas

transformātora primāro tinumu var izlietot kā droseli. Pievienojumu primāram tinumam var izdarīt, izlietojot labas neona aizsarglampiņas kontaktus (apzīmēta ar divām zvaigznītēm). Šī lampiņa pieslēgta virs izejas transformātora primāra tinuma divām trešdaļām, un šīs daļas pašindukcija ir pietiekoši liela.

Zīm. 2. rāda citu saslēgumu. Te televizijas lampiņa ieslēgta tieši gala lampiņas anodkontūrā. Baterijai Vb tagad jādod spraigums gala lampinai un arī jākompensē spraiguma kritums televizijas lampiņā. Lietojot TB  $04\frac{1}{10}$ , tas būtu 400 voltu un vēl klāt 260 voltu, televizijas lampinai, — tā tad kopā 660 voltu. Tā kā TB  $04\frac{1}{10}$  jau tagad darbojas kā ierobežotāja pretestība televizijas lampiņai, pretestība R var būt mazāka arī vai pat atsevišķos gadījumos galīgi atkritst.

Strāvai caur televizijas lampiņu (un tā tad arī gala lampiņas anodstrāvai) jābūt atkal 20 mA. Zīm. 2. saslēgumam ir tas trūkums, ka mainot televizijas lampiņas līdzstrāvas inten-

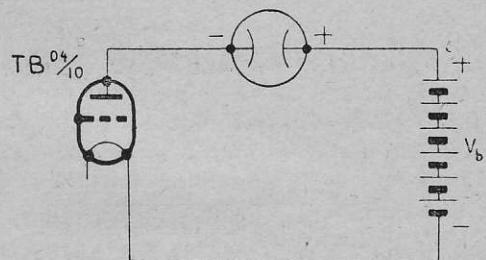

Zīm. 2.

sitāti, mainīs arī gala pastiprinātāja lampiņas anodstrāvā.

Augšā aprakstītās televizijas uztvērēja lampiņas inerce ir ļoti niecīga. Laika starpība starp gaismas intensitātes maiņu un viņu radošo strāvas intensitātes maiņu ir mazāka par 0,00001 sekunds.

## No Vēnelta līdz Kolloid-Katodam.

Kvēlkatods, bez šaubām, ir elektronu lampiņas svarīgākā sastāvdaļa un radiotehnikas tālākā attīstība, galvenā kārtā, atkarājas no viņa tālākas uzlabošanas, jo aparātu spējas tāču atkarājas no lietotām lampiņām. Šinī virzienā pilnīgi jaunu ceļu iet „Vatea“ fabrika, lietojot saviem jaunākiem lampiņu tipiem tā sauc. kolloid-katodus.

Kolloid-katods ir pēdējā attīstības pakāpe kvēlkatodu technikā. Kvēlkatodus, vispirms, gatavoja no platina un ogles, tomēr šie materiāli varēja dot tikai niecīgu un nepastāvīgu emi-

siju. Pirmo techniski lietojamo kvēlkatodu rādijs Vēnelts (Wehnelt) 1904. gadā. Viņš platinu kvēldiegu pārkāja ar alkaliskiem oksidiem, kuri jau pie samērā zemas temperatūras dod ļoti lielu emisiju. Tā radās Vēnelta oksidkatodi, kuŗi līdz pat pēdējām laikam bija radiolampiņu fabrikācijas pamats.


Starpfāze lampiņu technikā sākās ar to, ka General Electric Co, sāka mēģinājumus ar volframu un kad Pinčam (Pintsch) izdevās darbīt pirmo vienkristala kvēldiegu. Vēlāk Langmuirs atrada, ka volframa emisiju var ievēro-

jami palielināt, ja metāla iekšienē esošo nelielotrija saturu ar īpašu sakarsēšanas metodi izspiež uz diega virsmu. Tā radās torija katodi, kuri, pateicoties vajadzīgai zemai temperatūrai, ilgu laiku bija ļoti izplatīti.

Pēdējā laikā tomēr Vēnelta oksid-katods



Zīm. 1.

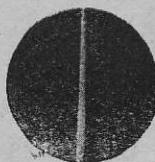

Zīm. 2.

ir tā attīstījies, ka torija-katods ir gandrīz pilnīgi izspiests, jo ir izdevies ar īpašām metodēm nosēdināt uz metāla diegu virsmas ļoti tiru atkaļu oksidu kārtīnas. No šīm metodēm izcelis vietu ieņem „Vatea“ fabrikā izstrādātā kolloidmetode, kuŗu tiešām var uzskatīt kā pēdējo attīstības pakāpi radiolampiņu fabrikācijā. „Vatea“ fabrika izgāja no tā fakta, ka alkālu oksidus vistīrāk var dabūt kolloidalā stāvoklī

un ka, no otras pusēs, lampiņas spējas, jūtība un stāvums atkarājas no tā, vai katoda virsmas struktūra ir gluda vai ne. „Vatea“ fabrikai pēc ilgiem mēģinājumiem ir izdevies ar speciālu kolloidmetodi dabūt ārkārtīgi vienmērīgu, tīru un gludu emitejošo kārtīnu un līdz ar to sasniegta ārkārtīgi labus rezultātus ar savām lampiņām. Kolloid-katodu tādēļ var droši nosaukt par Vēnelta oksidkatodu vispilnīgāko atrisinājumu. Zīm. 1. redzams parasta oksidkatoda mikroskopisks uzņēmums, bet zīm. 2. tāds pat uzņēmums pie kolloidkatoda. Jau pavirši apļukojot, uzkrīt lielā starpība starp ārkārtīgi masīvo, vienmērīgo un gludo kolloidkatodu un nevienmērīgo veco katodu. Pateicoties šīm katoda īpšibām arī lampiņu spējas stipri palieeinās, kādēļ pietiek tikai minēt, ka kolloid skaļruna lampiņai ir līdz šīm nesasniegts stāvums — 3,6 mA/V.

No Vēnelta pirmā oksidkatoda līdz modernam kolloidkatodam bija garš celš, bet pateicoties radiotechnikas straujai attīstībai, tas tika noiets samērā īsā laikā.

## Jaunas Kolloid-lampiņas.

Vatea elektronu lampiņu fabrika papildinājusi savu pazīstamo kolloid-seriju ar jauniem interesantiem tipiem. No tiem mināma vispirms RX406 — pretestības pastipr. lampiņa, jo vairāk tādēļ, ka kolloid-metode it sevišķi labi pielietojama pretestības pastiprinātāju lampiņām.

Jau Manfrēds fon Ardenne pierādīja, ka ar augstomu pretestībām var sasniegt tipat lielu pastiprinājumu, kā ar transformātoriem, kvalitātes ziņā pat vēl labāku. Šīm nolūkam ir vajadzīgas speciālas lampiņas, ar lielu stāvumu un mazu caurtveri. Pēc ilgiem mēģinājumiem tika atrasts ka visizdevīgākais caurtveres lielums ir 3—4%. Ja caurtvere ir mazāka, lampiņa var tikt viegli pārkriegta un rodās kroplojumi.

Otrs nekroplotas un skalas reprodukcijas noteikums ir liels stāvums. Lietojot speciālu „Vatea“ kolloid-katodu, ir izdevies ar jauno pretestības pastiprinātāja lampiņu RX406, izpildīt abus noteikumus un tādēļ šī lampiņa uzskatāma par pretestības pastiprinātāju lampiņu ideāltipu.


Otrs interesants jaunums ir tips DX106. Šī lampiņa strādā ar loti maziem spraigumiem, kvēlsprraigums ir 1 volts, anodsprraigums — 4—20 voltu. Šis tips tā tad ļoti izdevīgs tur, kur akumulatoru uzlādēšana

saistīta ar grūtībām. Bez tam, tā ieteicama arī pārnesamos uztvērējos, kur liels svars jāliek uz bateriju lielumu un smagumu.

Trešais jaunums ir Re 4100 — pilns vārstības taisnotāja lampiņa. Ir zināms, ka tīkla

pārveidotāja blakus trokšņi pa daļai atkarājas arī no taisnotāja lampiņas kvalitātes. Tips Re 4100 atbilst vislielākām prasībām un dod pastāvīgu līdzstrāvu. Lampiņa ir pilnsvarstības taisnotājs — izmanto tā tad abas mainstrāvas puses. Lampiņu var lietot ar dažadiem anodsprraigumiem, un to var ievietot ikkuriņa taisnotāja aparātūrā.

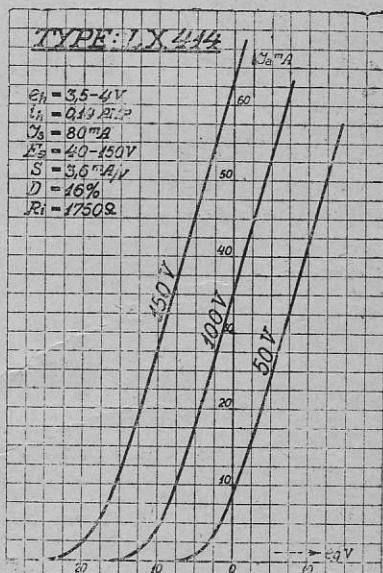Viena šāda jauna „Vatea“ tipa elektriskie dāti doti klātpieliktā raksturliknē.



# RADIO- AMATIERIS

**Populārs žurnāls  
radiotehnikai,  
technikai un zinātnei**

Redaktors: Latv. Univ. asistents R. Siksna, cand. math.  
Pastāvīgs līdzstrādnieks: L. U. subas. J. Fridrichsons, stud. math.  
Atbildīgais redaktors: Ā. Baltakmens.

|

**1929**

Izdevnieceiba „ATBALSS“

Rigā.

*Grāmatu sp. kooper. „Grāmatrūpnieks“  
R gā, Lielā Pils ielā № 14.*

# Saturs.

|                                                                                                   | Lpp. |                                                                              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>I. Vispārīgā daļa:</b>                                                                         |      |                                                                              |             |
| Priekšvārds . . . . .                                                                             | 3    | Sneideja kausa izcīņa. — A. R. . . . .                                       | 34          |
| Radioamatieru kustības patreizējais stāvoklis. — J. Fridrichsons . . . . .                        | 5    | Jauns kuģu propellera veids — J. B. . . . .                                  | 34          |
| Elektrona autobiogrāfija. — R. Gibson's . . . . .                                                 | 7    | Skatu filma. — E. R. . . . .                                                 | 36, 85, 139 |
| Aizsargtīkliņa lampīgas. — J. F. . . . .                                                          | 9    | Amerikā nāk cieņā mazie auto . . . . .                                       | 40          |
| Pasaules telpas atbalss u. t. t. — K. S. . . . .                                                  | 11   | Angļu lielākais dirižablis R-101. — Pilots . . . . .                         | 88          |
| Radio draugi. — S. Lūks . . . . .                                                                 | 51   | Kā Amerikā izmēģina automobiļus . . . . .                                    | 89          |
| Rīgas radiofona četri gadi. — Inž. A. Auzinš . . . . .                                            | 51   | Radio un aviācija . . . . .                                                  | 142         |
| Epizodes no radio-technikas vēstures. — R. Siksna . . . . .                                       | 54,  | Ceļošanas izstāde Drezdenē . . . . .                                         | 144         |
| Apgaismošanas tīkla pielietošana radio uztvērēja vajadzībām. — J. Fridrichsons . . . . .          | 60,  |                                                                              |             |
| Šī gada radio izstādes. — J. F. . . . .                                                           | 63   |                                                                              |             |
| Par termelektroniem. — Doc. Fr. Gulbis . . . . .                                                  | 107  |                                                                              |             |
| <b>II. Aparātu būve:</b>                                                                          |      |                                                                              |             |
| Moderns četrlampiņu tīklstrāvas uztvērējs. — E. M. . . . .                                        | 110  | <b>VIII. Ārzemju žurnāli:</b>                                                |             |
| Vienkāršs vienlampiņas zemfrekvences pretestību pastiprinātājs. — L. K. . . . .                   | 114  | Vienkāršs skaļrunis . . . . .                                                | 40          |
| Push-Pull pretestības pastiprinātājs. — A. H. . . . .                                             | 118  | Vienkāršs augstfrekvences pastiprinātājs ar aizsargtīkliņa lampīnu . . . . . | 40          |
| Dīvlampiņu uztvērējs, 50—200 metru garumā vilniem. — J. R. . . . .                                | 13   | Trīslampiņu uztvērējs ar variometriem . . . . .                              | 42          |
| Dīvlampiņu tīklstrāvas uztvērējs, vietējās un ārziemju staciju uztvērējai. — H. Švinska . . . . . | 18   | Selektīvs vilņufiltrs . . . . .                                              | 43, 151     |
| Browning-Drake uztvērējs. — L. O. . . . .                                                         | 19   | Pārlabots Reinarca uztvērējs . . . . .                                       | 43          |
| Maigstrāvas anoda un kvēles aparāts, pretestību pastiprinātājiem. — A. H. . . . .                 | 21   | Pretestības, drošēju vietā, tīklstrāvas aparātos . . . . .                   | 93          |
| Radiofīcēts gramofons. — R. Siksna . . . . .                                                      | 21   | Nepareizi ieurbtu caurumu aizpildīšana ebonita plātēs . . . . .              | 93          |
| Gala pastiprinātājs ar mainstrāvas lampīņām. — V. Ivanovskis . . . . .                            | 66   | Viegli pagatavojams akumulatori . . . . .                                    | 93          |
| Elektrodinamisks skaļrunis. — T. L. . . . .                                                       | 68   | Schēmas drāts apsudrabošana . . . . .                                        | 94          |
| <b>III. Iesācējiem:</b>                                                                           |      | Neona lampa kā tīkla strāvas stabilizētājs . . . . .                         | 95          |
| Detektora uztvērējs ar pastiprinātāju, tīkla pieslēgumam. — J. Fridrichsons . . . . .             | 70   | Dīvtīkliņu lampīpa kā pentods . . . . .                                      | 95          |
| <b>IV. Īsie vilņi:</b>                                                                            |      | Cik augsti krievu amatieri vērtē savu radio žurnālu . . . . .                | 95          |
| Īsvilņu uztvērējs, vilņu garumā no 8—100 m. — T. Lapīš . . . . .                                  | 72   | Kā pašam uzbūvēt radiogramofona skajas galviņu . . . . .                     | 150         |
| Dažas ziņas īsvilņu amatieriem-iesācējiem . . . . .                                               | 73   | Vienkāršs tīkla anods, trīslampiņu aparātam . . . . .                        | 151         |
| Īsvilņu raidītājs . . . . .                                                                       | 75   | Gara pastiprinātājs ar trīstīkliņu lampīnu . . . . .                         | 152         |
| Īsvilņu amatieri saisinājumi . . . . .                                                            | 133  | Kapacitātes mērošana ar voltmetri . . . . .                                  | 153         |
| <b>V. Televīzija:</b>                                                                             |      | Īsvilņu divlampiņu uztvērējs . . . . .                                       | 153         |
| Vai varam jau sākt domāt par aparātu būvi televīzijai? — R. S. . . . .                            | 135  |                                                                              |             |
| Fotoelektriskais efekts. — Doc. Fr. Gulbis . . . . .                                              | 25   | <b>IX. Chronika:</b>                                                         |             |
| Televīzijas principi. — J. Fridrichsons . . . . .                                                 | 27   | Tautu savienības koncerts . . . . .                                          | 45          |
| Bīfa pārraidīšana un viņas principi . . . . .                                                     | 78   | Austrijā atlauta īsvilņu raidīšana . . . . .                                 | 45          |
| Neonlampiņas pielietošana televīzijā . . . . .                                                    | 146  | Labas izredzes amatieriem . . . . .                                          | 45          |
| <b>VI. Laboratorijs:</b>                                                                          |      | Varšavas raidītājs paaugstina jaudu . . . . .                                | 45          |
| Kas jārīm par akumulatoru. — J. F. . . . .                                                        | 31   | Austrumi modernizējas . . . . .                                              | 45          |
| Lampiņu salīdzinātājs (Komparators). — R. S. . . . .                                              | 33   | Internacionēla radiokonference . . . . .                                     | 45          |
| Debults lampiņu turētājs . . . . .                                                                | 33   | Radio vada aeroplānus . . . . .                                              | 45          |
| Anodbuterījas pretestības noteikšana. — J. F. . . . .                                             | 81   | Maskava uzstāda rekordu . . . . .                                            | 46          |
| Pārbaudišanas aparāts ar mīrdzlampu . . . . .                                                     | 82   | Atsauksnes par Rīgas staciju . . . . .                                       | 46          |
| Radio lampiņu pārbaudišana. — A. Akmentiņš . . . . .                                              | 137  | Prāga izbūvējas . . . . .                                                    | 98          |
| <b>X. Radio tirgus:</b>                                                                           |      | Hagas radīkone . . . . .                                                     | 98          |
| Kvantitāte un kvalitāte . . . . .                                                                 | 33   | Francija . . . . .                                                           | 98          |
| Radiofons un gramofona plate . . . . .                                                            | 33   | Krievijā pāri par 500 raidamatieri . . . . .                                 | 98          |
| Elektrodoze . . . . .                                                                             | 81   | Raida ar 7 cm vilņu garumu . . . . .                                         | 98          |
| Kā jāpietas ar elektrodozi . . . . .                                                              | 82   | Eiropas uzsāk televīzijas raidīšanu . . . . .                                | 98          |
| <b>XI. Atbildes uz jautājumiem . . . . .</b>                                                      | 96,  | Lerline pārtīauc bilžu pārraidīšanu . . . . .                                | 154         |
|                                                                                                   |      | Itālijā radiofīcējas . . . . .                                               | 154         |
|                                                                                                   |      | Amerikas radio industrija . . . . .                                          | 154         |
|                                                                                                   |      | Radio Kīnā . . . . .                                                         | 154         |
|                                                                                                   |      | Baīrds lieto pārnesājamos raidītājus . . . . .                               | 154         |
|                                                                                                   |      | Ultra īsie vilņi aviācijā . . . . .                                          | 154         |
|                                                                                                   |      | Rīgas radiofona programma . . . . .                                          | 154         |