

II, № 3

Marts


1930

RADIO- AMATIERS

Ls 1-

UZTVĒREJ
BLOKOS



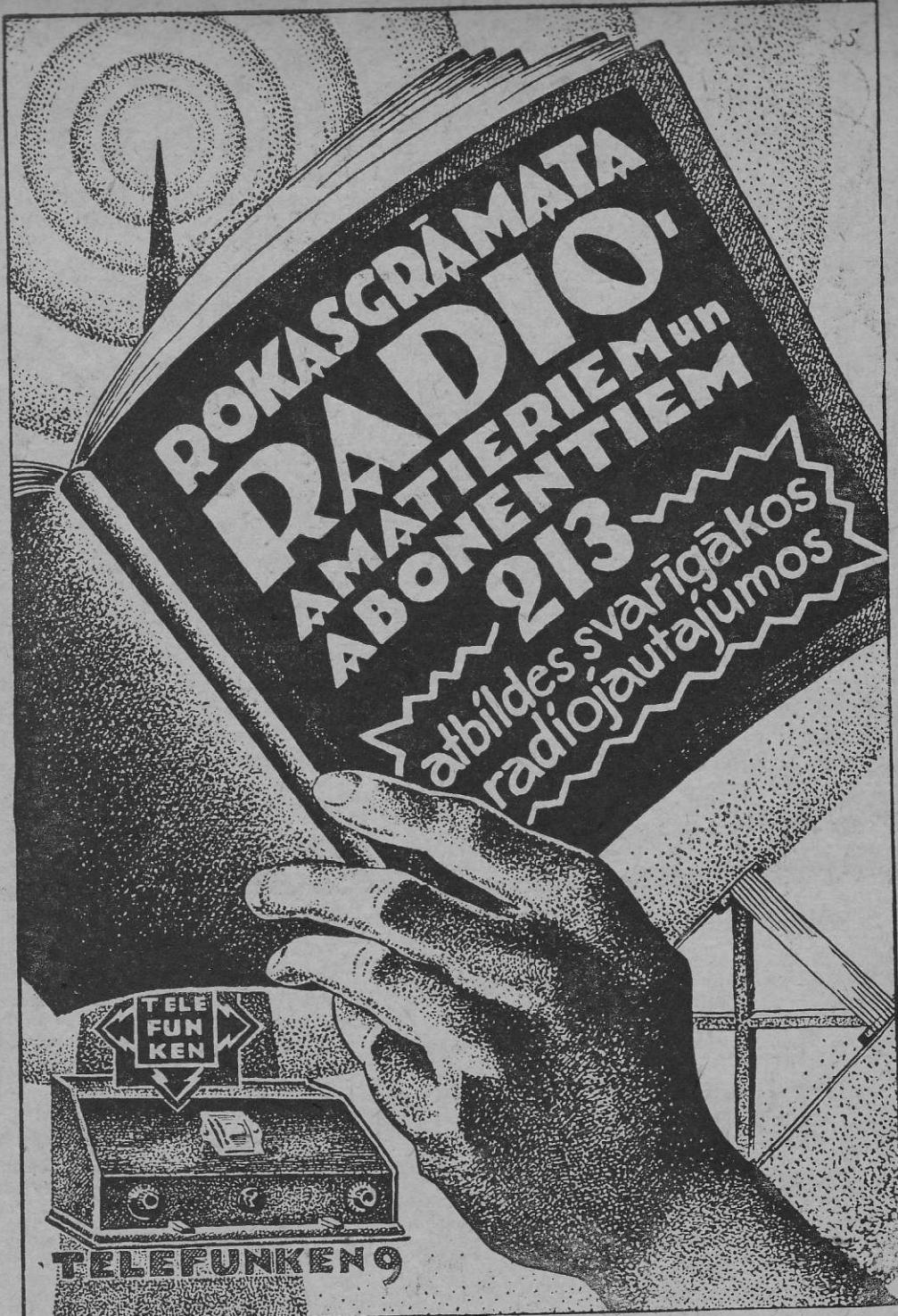

Šis grāmatas nedrīkst trūkt neviens amatierim nedz radioabonetam, jo šai grāmatā sakopots viss nepieciešamais, lai, pirmkārt, radioabonents varētu savu radio iekārtu izmantot **pilnīgi un būt ar to apmierināts, neprasot padoma speciālistiem**, un, otrkārt, amatieris lai varētu sekmīgi veikt visus savus amatiera uzdevumus.

Grāmata pēc sava saturu un tilpuma ir loti lēta, tā ir 160 lpp bieza, ar 56 zīm. tekstā, — bet maksā tikai Ls 2,50.

SATURĀ: 213 atbildes svarīgākos radiojautajumos: Antēnas. Pastiprinātāji. Kristaldetektori Zemes sa-vienojums. Tikliņa pretestība un kondensātori. Elementi. Raidīšanas un uztveršanas attālums. Regenerācija jeb atgriezeniskā saite. Akumulātori. Telefons. Skaļruni. Indukcijas spole. Maiņkondensātori. Lampiņas. Vīnu. Visas pasaules valšķu radiofona raidītāju saraksts.

Elektromagnētisko vīnu izplatīšanās un atmosfēras iespāids uz to. — Elektronu lampiņa un tās pielietošana radiotehnikā. Kristals kā oscilātors. — Losseva schēma.

Radiobūves: Vienlampiņas negadina uztvērējs. Superheterodina uztvērējs ar aizsargtikliņa starpfrek-vences lampiņu. Moderns 6-lampiņu superheterodins. Push-pull pastiprinātājs. Bez tam daudz dažādu modernu uztvērēju schēmu.

20 formulu, tabelu un skaitļu, kas nepieciešami radio amatieriem.

PIELIKUMS: P. T. D. noteikumi

SATURS

	Lpp.		Lpp.
Radiolampīnas attīstības pakāpes	99	Vai varam jau sākt domāt par aparātu būvi televizijai	120
Uztvērēji blokos	103	Fotochronika	122—123
Divkārš z. f. pastipr. tīklam ar iebuvētu kristaldetektoru	111	Automātiskās spēka stacijas	124
1—V—2 četrlampu bateriju uztvērējs	114	Saules enerģijas izmantošana	126
Isvīļu kustība Polijā un 1. Polijas isvīļu kongress	117	Ārzemju žurnāli	128
Patreizējais stāvoklis Latvijas isvīļu frontē	118	Atbildes uz jautājumiem	133
		Chronika	135
		Radio tirgus	135

Izdevējs: izdevniecība „ATBALSS“, Rīga,
Kramu ielā 4.

Pastkaste 381. * Pasta Tekošs Rēķins 393.

Tālrunis 3-1-3-1-2



Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtišanu, līdz 3 mēneši — viens lats (Ls 1,—) par numuru, resp. mēnesi; 6 mēn. — Ls 5,50, 12 mēn. — Ls 10,—

Manuskripti, ievietošanai žurnālā „RADIOAMATIERIS“, iesūtāmi žurnāla redakcijai, Rīgā, pastkaste 381. Honorārs par vienlējīgu rindīgu — Ls 0,08.



VATEA maiņstrāvas lampas

nekroplo un nerada traucējošus trokšņus:

3 netieši kvēlinātu radiolampu tipi:

HV 4100 Augstfrekvences pastiprinātājam

UV 4100 Audionpakāpei

RV 4100 Pretest. pastiprinātājam

Visu 3 tipu lampu stāvums ir 3,5 mA/V, kas ir liels sasniegums maiņstrāvas uztvērēju lampu technikā.

Ideālākā uztveršana

— vienīgi ar precīziem maiņkondensātoriem un transformātoriem

Fōrg

Jaunākais modelis sākot no Ls 7,50.

A/S. Foto-radio centrāle A. LEIBOVICS
Rīgā, Kr. Barona ielā 2. Tālr. 20661.

Sensācija radio būvētājiem!

Būvējiet mūsu jaunos augstvērīgos uztvērējus

O.S.5 vai O.S.6

un Jūs nepiedzīvosit nekādu vilšanos. Aparāts dod Jums garantēti **visas** sasniedzamās radiofona un gaļo vilņu stacijas vietējā raidītāja darba laikā **tīrskanīgi** skaļruni.

Viņš atdala visu un visur.
Būve ir vienkārša un lēta.

Pieprasiet par brīvu būves pamācību.

Radio „OKO“ Rīgā

Aspāzijas bulvarī 8.

Kam vajadziga
tiešām darba spējīga

Anodbaterija,


tas lieto tikai



no 1—200 voltu un vairāk
Visur dabūjamas!

Tāpat arī
slapjie un sausie elementi.

Radiolampas

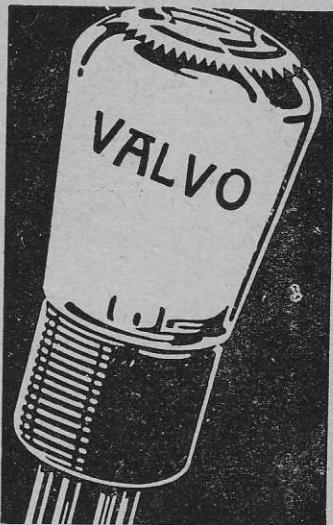

ir labākās



Nost
ar austiņām!


Katrs var sev iegādāties grezno

LILIPUT
skaļruni, detektoraparātiem, par
Ls 18,—

kā arī dažādus citus slavenos

WINDOR
skaļrunus un radioaparātus, pie

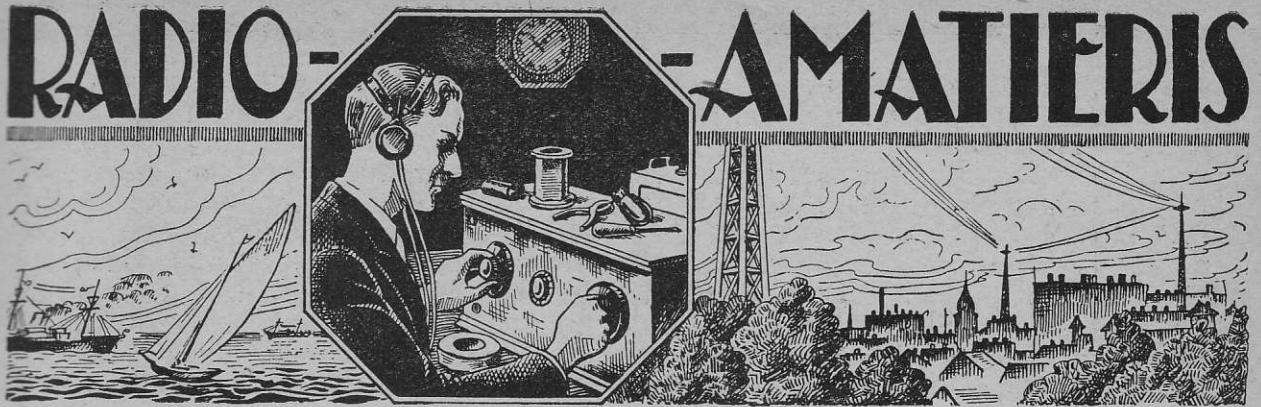OŠALIŅŠ un **B-DRIS**
Gertrudes ielā 13. Tālr. 20208.



II

MARTS, 1930

№ 3

Radio lampiņas attīstības pakāpes.

J. Friedrichsons.

Daudzi radioamatieri no „vecākiem gada gājumiem”, kuriem ir bijis lemts, tā sakot, stāvēt pie radiofonijas ūpuļa un nemit daļu viņas pirmos attīstības posmos, droši vien atcerēsies, ar kādu cienību, ja var pat teikt, svētsvinību, tanīs senos laikos amatieri apgājās ar elektronu lampiņām. Lampiņa bija amatiera Dievs, to sargāja un glābāja kā savu acuraugu, aparātu nelietojot to parasti ar vislielāko uzmanību izņēma no ietveres un mīksti noguldīja kautkur drošā vietā, lai tikai viņai kautkas nenotiktu. Pirmām lampiņām pat no fabrikas bija līdz zolida ar drēbi izklāta kastīte, kura tagad varbūt maksātu vairāk kā pati lampiņa.

Lai Dievs pasargā tanīs laikos pārdedzināt lampiņu, lielākas nelaimes nevarēja būt. Un pat pēc dabīgā nāvē mirušas lampiņas sēroja mēnešiem ilgi.

Tagad turpretim pēc nedaudz gadiem aina ir pilnīgi mainījusies. Lampiņa ir šķiet pazaudejusi savu agrāko nozīmi, ar viņu apietas kā ar ikdienišķu lietu, nevar būt vairs ne runa par agrāko cienīšanu. Vienīgi varbūt vēl vecie radiovīri, tradīcijas pēc, atminoties senos labos laikus, piegriež viņai druscin vairāk vēribas.

No visa tā tiri vajadzētu domāt, ka lampiņa tagad vairs nav tas brinišķīgais aparāts, kas tā bija desmit gadus atpakaļ, jo ir taču parasts, ka cienība nāk līdz ar vērtību.

Bet šīnī gadījumā tā nu nav. Radiolampiņa pa šiem nedaudziem gadiem ir ārkārtīgi attīstījusies, viņas labums ir simt un tūkstoškārtīgi pieaudzis un, ja toreiz amatie-

ris uz viņu raudzījās ar svētsvinību, tad tagad viņam vajadzētu, nu teiksim, stāvēt viņas priekšā celos, un arī tas vēl būtu par maz.

Ja nu tā nedara, tad tur arī ir vainojama tā pati lampiņas lielā attīstība, kura, no vienās puses uzlabojot lampiņas īpašības, padarīja to no otras puses par masu fabrikācijas produktu un tādiem mēs parasti lielu cienību nepiegriežam, lai arī tiem būtu cik liela nozīme.

Mēģināsim nedaudz vārdos izsekot šai lampiņas attīstībai, tad mēs varēsim paši spriest, kāda milzīga starpība ir starp radio-lampiņu desmit gadus atpakaļ un tagadējo mūsu dienu moderno radiolampiņu. Tad varbūt arī dažs labs raudzīsies uz to ar lieļāku cienību, jo tiešam šis delikatais tehnikas brīnums — mūsdienu radiolampiņa — pelna lieļāku vērību, daudz lieļāku vērību kā viņas priekšgājēja — radiolampiņa no anno 1920.

Lai varētu kerties pie mūsu temata, pāris vārdos atcerēsimies lampiņas principiēlo uzbūvi. Tā sastāv no stikla cilindra, no kurā izpumpēts gaiss un kurā ievietoti trīs elektrodi: kvēldiegs, tīkliņš un anods. No sakarsētā kvēldiega tiek emitēti negatīvās elektrības atomi, tie skrien uz pozitīvi lādēto anodi un rada tādā kārtā anodkontūra „anodstrāvu“. Tīkliņa uzdevums ir šo anodstrāvu mainīt pienākošo radioviļņu svārstību ritmā.

Jau no šī pārāk īsā apraksta ir puslidz skaidri saprotams, ka ļoti liela, var teikt,

galvenā nozīme lampiņā ir kvēldiegam jeb kā to citādi sauc. — katodam. No viņa atkarājas emitēto elektronu daudzums, kurš savukārt nosaka anodstrāvas stiprumu un tas jau ir galvenais. Tādēļ arī lampiņas attīstības posmam var sadalīt pēc kvēldiegu pārlabojumiem un papildinājumiem, jo pārējo elektrodu pārveidojumi, ar kuriem it sevišķi bagāti ir pēdējie gadi un kuri arī varbūt daudzkārtīgi uzlabo lampiņas kvalitāti, emisijas spēju nemaina. Tādēļ arī vispirms apskatīsim lampiņas attīstību izejot no katoda.

Jau pats vārds — kvēldiegs — norāda uz to, ka elektronu emisiju dod sakarsēts kermenis, mums tā tad te ir darīšana ar tā sauc, termelektroniem (sk. Radioamatieris Nr. 3. 1929.). Izrādās, ka metali sakarsētā stāvoklī dod no sevis ārā visvairāk elektronus, tādēļ arī pirmās lampiņas kvēldiegu gatavoja no metala un proti galvenā kārtā no volframa. Volframs izdevīgs ar to, ka viņam samērā ar cītiem metaliem ir liejas elektronu emisijas spējas un to var karšēt līdz ļoti lielām temperatūram. (Elektroņu emisiju no sakarsēta metala izsaka tā sauc. Ričardsona formula:

$$J = A \sqrt{T} \cdot e^{-\frac{b}{T}}$$

kur J ir emisijas strāva, T — sakarsētā metala temperatūra un b un A — dotam metalam īpatnējas konstantes.)

Ar šādiem volframa kvēldiegiem, kuŗus bez izņēmuma lietoja visās radiolampiņas apm. 10 gadus atpakal, varēja dabūt apm. 2—6 mA emisijas strāvas uz 1 vatū patērietas enerģijas pie 2400°. Tādām lampiņām vajadzēja pāri par amperu, ja nereti pat 2—3 amperu stipru kvēlstrāvu, kas tagadējos apstākļos izklausās neticami. (Tagad jau nu gan parādoties mainstrāvas lampiņām, atkal sāksim pierast pie lieliem strāvas stiprumiem, bet nevajaga aizmirst, ka toreizējām volframa lampiņām vajadzēja līdzstrāvu no akumulātoriem.) Toties tā atkal deva gaišu gaismu un istabā gandrīz citas lampas nevajadzēja. Bet tas bija par mazu, lieļais strāvas patēriņš un arī nepietiekošā emisija spieda meklēt volframa vietā kādu citu vielu, kuŗa emitētu elektronus lielākā vairumā un jau pie zemākas temperatūras. Tā kā tūri metali visi deva vēl mazāku emisiju, sāka mēģināt metalu maisījumus. Ap 1922. gadu angļu fiziķis Langmuirs beidzot atrada,

ka piejaucot volframam nedaudz torija, volframa emisija strauji pieaug, un kas vēl vairāk krit svarā, tā iesākas jau pie daudz zemākas temperatūras. Tā piem. jau pie 1850° var dabūt emisiju, kuŗas lielums sniedzas līdz 30—80 mA uz vatū. Ar šo, tā sauc, torija lampiņu ievešanu bija jau sperts ārkārtīgi liels solis uz priekšu, salīdzinot ar volframa lampiņām. Tas jo skaidri redzams no 1. zīm., kurā attēlota torija kvēldiega emisijas attiecība pret volframa emisiju, attkarībā no temperatūras. Piem. pie 1800 gradiem torija kvēldiega emisija jau ir apm. 200.000 reizes lielāka par volframa emisiju. Līdz ar emisijas pieaugumu, protams, pamazinājās arī kvēlstrāvas patēriņš, radās vispār pazīstamās „Miniwatt“ lampiņas, kuŗas prasīja tikai dažas simtās daļas ampera stipru kvēlstrāvu.


Varētu domāt, ka pēc tāda sasnieguma daudz nekā labāka sagaidīt nevarētu. Bet tā nu nav. Izrādās, ka torija lampiņām, kuŗas mēs, starp citu minot, vēl arī tagad bieži lietojam, ir arī savi trūkumi.

Galvenais no tiem ir tas, ka torija lampiņas ir ārkārtīgi jūtīgas pret pārāk lielu kvēlstrāvu. Kvēlstrāvai palielinoties, diega temperatūra pieaug un tam diega emisijas spējas zūd un lampiņa, kaut arī nav pārdegusi, kļūst nederīga lietošanai, amatieru valodā runājot, „kurla“. Tanī ziņā jau vecās volframa lampiņas bija labākas, tās tik viegli nevarēja „pārkurināt“.

Bez tam torija lampiņas parasti ir apbalvotas ar diezgan stipru „mikrofona efektu“, tas ir, lampiņu vai aparātu satricinot, vai arī pie noteikta skaņas augstuma lampiņa sāk kaukt. Šo trūkumu, protams, var kompensēt lietojot īpašus pamatus un t. t., bet tomēr tas ir un paliek trūkums.

Tādēļ ar torija lampiņu, kura uzskatāma kā radiolampiņas attīstības otrs posms, šī attīstība vēl nevar noslēgties. Patreiz taisni mēs ieejam trešā posmā, kuŗu rakstūro tā sauc. o k s i d a k a t o d s.

Oksida katoda ideja ir jau ļoti veca, daudz vecāka par torija katodi. Jau 1904.

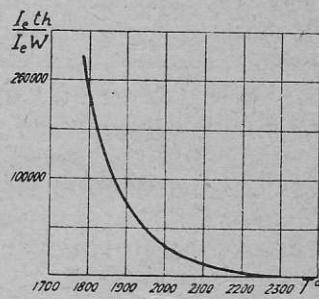

Zīm. 1.

gadā Vēne līt s atrada, ka ar kādu alkālu oksidu (barija stroncija vai kalija), pārklāts metala diegs dod ievērojami lielu emisiju un jau pie ļoti zemas temperatūras. Tādēļ arī, kad izrādījās ka volframa kvēldiegs neatbilst visām prasībām, līdzās torija kvēldiegiem sākās mēģinājumi ar oksidētiem Venelta katodiem (1922.—1923. g.). Bēt neskatoties uz to, ka oksida kvēldiegi deva vēl daudz lielāku emisiju kā torija kvēldiegi, pēdējie uzvarēja, var teikt, gandrīz galīgi izspieda oksida kvēldiegus un dominēja gandrīz veselus 8 gadus. Tas izskaidrojams ar to, ka pārklāt metala pavedienu ar vienmērīgu oksida kārtītu, izrādījās ļoti grūti, ar toreizējām metodēm (vairākkārtīgi iemērcējot pavedienu oksidu saturošā masā un tad sakarsējot) aktīvā oksida kārtītu, varēja dabūt tikai ļoti nevienmērīgu, emisijas spējas jau pēc issa lietošanas laika samazinājās un pie tam nevienmērīgi. Kaut cik vienmērīgu un glužu oksida kārtītu varēja dabūt tikai uz resniem metala pavedieniem, tādēļ oksidēšanas paņēmienu ar sekmēm varēja pielietot tikai raidlampās, uztvērēja lampīnās, turpretim, kā jau teikts, virsroku līdz pat pēdējam laikam paturēja torija (pareizāki sakot torietais) katods.

Bet nekas pasaule nepastāv ilgi, tā arī torija lampīnām pēc ilgu gadu triumfa tagad jāatdod vadošā loma un, proti, tam pašam oksida katodam, kurū viņas 1922.—1923. gadā izkonkurēja. Konstruktori pa šo laiku nebija stāvējuši dīkā un atraduši jaunas metodes, ar kurū palīdzību oksida kārtītu var dabūt uz metala pavediena pilnīgi vienmērīgi un ikkuriā vēlamā biezumā. Tagad neatlaidīgā cīņā oksida katods arvien vairāk izspiež torija pavedienu, un pēc neilga laika pēdējais pazudis pilnīgi, kā volframa kvēldiegs.


Jaunais oksida katods tiek formēts jau pašā lampīnā. Tam nolūkam lampīnu pagatavojot pie anoda piestiprina gabaliņu barija vai barija azida un tad lampīnu izpumpē. Kad sasniegti pietiekoši liels vakuumi, ar augstfrekventu inducētu strāvu palīdzību anodu sakarsē, barijs vai barija azids pārvēršas tvaikos un nosēžas uz volframa kvēldiega, izveidojot ļoti vienmērīgu kārtītu.

Kādas tad nu ir oksida katoda priekšrocības, kuras tām dod iespēju izspiest no vadošās lomas torija katodu.

Vispirms, kā jau minējām, oksida katoda emisijas spējas ir lielākas un bez tam

pietiekoši lielu emisiju var sasniegt jau pie ļoti zemām temperatūrām. Torija pavedieniem bija vajadzīgi apm. 1800°, oksida katods dod jau 100—120, ja pat 150 mA uz vatū pie tikai 1000°. Starpība tā tad milzīga. Vēl jo lielāka starpība, protams ir saķīlīznot ar vecām volframa lampīnām. To varam jo labi redzēt no 2. zīm., kurā attēlota emisijas atkarība no temperatūras, volframa, torija un vecam un jaunam oksida kvēldiegam. Komentāri te lieki, ktrs var redzēt, kādus milzu soļus ir šos nedaudzos gados spērusi radio lampīnu attīstība.

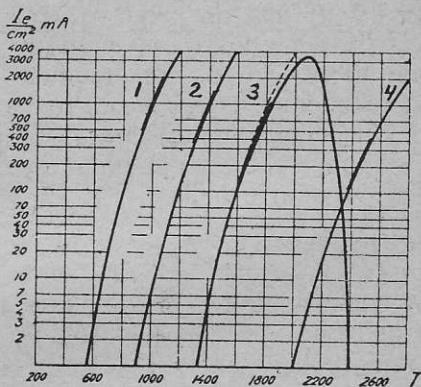Bet tas vēl nav viss, jaunai oksida lampīnai ir arī vēl citas priekšrocības. Kamēr torija lampīnas ir ārkārtīgi jūtīgas pret „pārkuriņāšanu“ (2. zīm. torija kvēldiegam ir maksimums pie apm. 2000°, temperatūrai palielinoties, emisija strauji krīt), oksida katods jau var panest pat 200% pārkvēli,



1. Barija izida lampīna oksida (jaunā).
2. Vecā oksida lampīna.
3. Torija lampīna.
4. Volframa lampīna.

Zīm. 2.

nezaudējot emisijas spējas. Arī vispārīgais mūža ilgums ir daudz lielāks, tas sniedzas līdz 5000—10 000 stundām. Tālāk, oksidētie kvēldiegi ir ļoti izturīgi un mikrofona efekts pie tiem ir sastopams daudz mazākā mērā kā pie torija kvēldiegiem. Tās visas ir īpašības, kas garantē oksida katodam spīdošu uzvaru un atņemt viņam dominējošo lomu varēs tikai pilnīgi jaunas konstrukcijas kvēldiega veids — kāds, to mums rādīs nākotne.

Ar to mēs īsumā būtu apskatījuši visus trīs radiolampīnas kvēldiega attīstības posmus, kuŗi mums skaidri rāda milzīgo starpību starp vakardienas un šīsdienas lampīnu. Bet arī pārējo elektrodu konstruktī-

vais izvedums nav visu to laiku stāvējis uz vietas, arī tas ir uzlabojies un devis savu tiesu pie lampiņas kopējas kvalitātes. Pirmās lampiņas raksturliknes stāvums S, kuŗš nosaka lampiņas pastiprināšanas spējas, bija samērā mazs, tikai dažas desmitās daļas mA/V. Tagad turpretim ar attiecīgu elektrodu konfigurāciju var jau sasniegt stāvumus pāri par 3 mA/V.

Liels trūkums agrākām lampiņām bija arī lielā iekšējā kapacitātē starp anodu un fīliju, kuŗa bieži pilnīgi laupīja iespēju sasniegt kaut cik pietiekošu augstfrekventu pastiprinājumu. Tagad turpretim, it īpaši parādoties jaunām aizsargtīkliņa lampiņām, kuŗas arī var uzskatīt kā jaunu posmu lampiņu attīstībā, šī kaitīgā kapacitātē nodzīta uz dažām tūkstošām daļām no centimetra un ir iespējams sasniegt augstfrekventus pastiprinājumus, par kuŗiem agrāk nevarēja ne sapnot. Un visu to var dabūt pie ārkārtīgi niecīga enerģijas patēriņa, vajaga taču modernām lampiņām tikai 0,06 Amp., kas faktiski nav nekas, salīdzinot ar 2—3 Amp., pie vecām „akumulatoru ēdējām“ — volframa lampām.

Vienīgā labā īpašība, kuŗa nav tagadējām lampām, bija pie volframa lampiņām tā, ka viņas nenovecojās, viņas varēja lietot līdz tas nomira dabīgā nāvē, tas ir, pārdega, tad nospēlēt sēru maršu un gādāt jaunu lampiņu. Tagadējās lampiņas tanī zinā ir drusciņi neizdevīgākas. Tās ar laiku zaudē savas emisijas spējas un ja mēs gaidīsim viņu dabīgo nāvi, tad reprodukcija kļūs arvien vājāka un vājāka. Šo parādību var joti bieži novērot un parasti tad vaina tiek novelta uz aparātu un vispārējiem uztveršanas apstākļiem. Ieteicams būtu vismaz katru gadu mainīt lampas, it sevišķi gala pakāpes, kur aktīvā emitējošā kārtīņa izlietojas visātrāki. Tas gan ir viegli pateikt, bet grūtāki izdarīt, jo ir taču ņēl sviest projām lampiņu kuŗa vēl nav pārdegusi. Tādēļ varbūt tagad nemaz nav nelaime, bet gan svētība, nejauši pārdedzināt lampu komplektu, kuŗs jau savu laiku nokalpojis, jo tad gribot negribot jāgādā jaunas.

Noslēdzot šo īso pārskatu, vēl kā pēdējo attīstības posmu varētu minēt maiņstrāvas lampiņas.


Neskatoties uz to ka modernās lampiņas strāvas patēriņš kvēlei ir jau ļoti mazs, tomēr ir vajadzīgs īpašs strāvas avots-akumulators, kuŗš rada visādas neērtības. Vienīgā izeja, kā tikt valā no šīm neērtībām ir maiņstrāvas pielietošana kvēlei, jo maiņstrāva tagadējā elektrības gadu simteni ir sastopama un pieejama gandrīz ikkuŗā vietā. Grūtības, kēdas šeit rodas, ir jau iztīrītās šīs žurnālā (RA. Nr. 2, lpp. 60), pie tām te neuzkavēsimies, pietiks tikai aizrādīt, ka technika ir spīdoši tikusi ar tām galā un tagad mums jau ir maiņstrāvas lampiņas, kuŗas atbilst visām prasībām. Viņu kvēlei var lietot tīru maiņstrāvu, un blakus trokšni pie tam nemaz nav vai arī dzīrdami ļoti mazā mērā. Tas sasniegts, nemot vai nu resnāku kvēldiegu (lampiņas ar tiešu kvēli), vai arī pārkājot ar aktīvo emitējošo oksidu ne pašu kvēldiegu, bet kvēldiegu aptverošu caurulīti, kas pagatavota no izolējoša materiāla (vitreosila). Vienīgais trūkums, ja tā varētu teikt, ir pagaidām vēl diezgan augstā cena un pa daļai arī tas, ka vajadzīgi lieli strāvas stiprumi, pāri par ampēru. Pēdējais apstāklis prasa īpašus transformātorus, kuriem pie vairāk lampiņu aparātiem jādod sekundāri jau līdz 10 Amp stipra strāva un tādi transformātori nav visai lēti.

Ja šos trūkumus technika ar laiku novērsīs, tad varēsim teikt ka radiolampiņu attīstība ir sasniegusi varbūt pilnību, jo pagaidām ir grūti iedomāties, kādā virzienā varētu gaidīt uzlabojumus. varbūt vienīgi pamazinot vajadzīgo anodsprāigumu, kuŗš tagad dažam labam rada lielas galvas sāpes. Tomēr ieviešoties maiņstrāvas aparātiem, šis jautājums arī vairs nav tik akuts kā pāris gadus atpakaļ, bet lielu paldies mēs konstruktoriem teiktu, ja viņi mums dotu lampiņu, kurai nevajadzētu 100—200, bet teiksim tikai 5—10 volti anodsprāiguma. Gaidīsim un cerēsim ka mēs negaidām velti!


Detektor- uztvērēji.

Šai grāmatīnā katrs atradīs vajadzīgo, lai paša spēkiem uzbūvētu detektoruztvērēju.

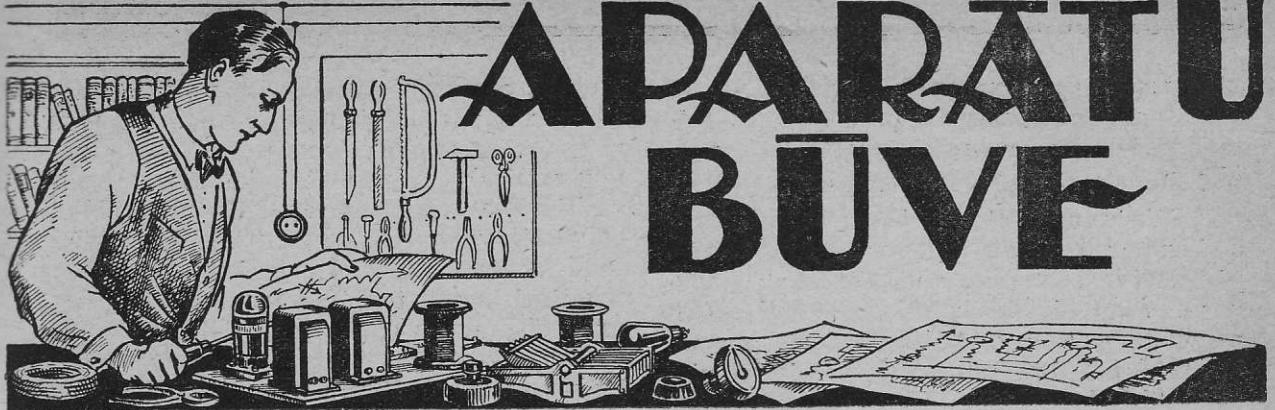Saturā: Detektora būve. Noskalošanas elementi. Pēc kādas schēmas būvē Uzbūvētie uztvērēji. Visvienkāršākais detektoruztvērējs. Efektīva detektoruztvērēja būve. Portatīvs detektoruztvērējs u. c.



APARĀTU BŪVE

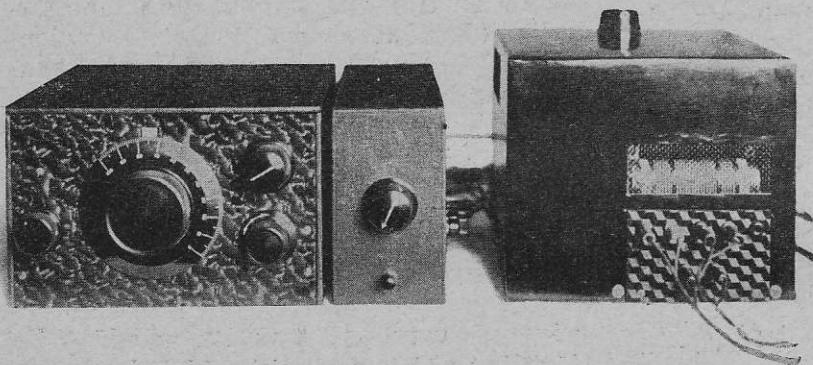


Uztvērēji blokos.

A. Vītolīns.

Šoreiz man padomā aprakstīt īpatnēju uztverošo iekārtu — uztvērēji blokos. Lai saprastu ko tas nozīmē, būs jāapskata schē-

radisim, ka katra pakāpe schēmā nodalīta ar raustītām līnijām. Audions apzīmēts ar I, pirmā zemfr. pastiprināšanas pakāpe — ar

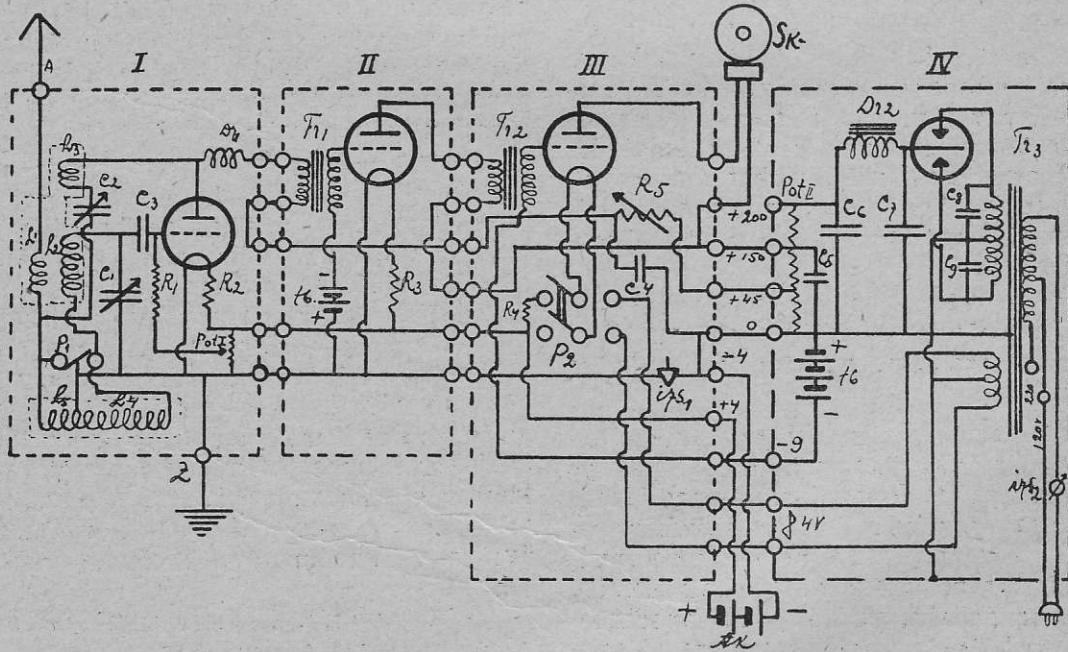

Zīm. 1.

ma (zīm. 1). Ātri uzskatot schēmu, mums tā izliksies diezgan sarežģita, bet drīz at-

H , skaļruņa pakāpe — ar III. un tīkla anodaparāts — ar IV. Atsevišķas pakāpes sa-

vienotas ar vadiem kopā. Iepriekš apskatīsim išumā schēmas principiālo pusi, lai pēc tam pārietu pie praktiskā izveduma, kur attklāsies šis iekārtas dažas priekšrocības.

Sāksim ar audionu. Kā redzams, tas ir audions ar Reinarca reģenerāciju un iespēju pārslēgties uz garāko un īsāko vilnu diapazonu. Šim nolūkam kalpo pārslēgs P₁. Garos vilnus uztverot, strādā visas piecas spoles (L₁—L₅), bet īsos uztverot, darbā piedalās tikai L₁, L₂ un L₃, kamēr L₄ un L₅ sašķeltas īsi. Schēmā vēl atrodam potenciometri (Pot I), kas uzsleģts akumulatoru baterijai (Ak). Potenciomētra uzdevums dot audiona lampiņas tīkliņam, cauri megōmam R₁, izdevīgāko priekšspraigumu no 0—+4 V. Potenciomētra lietošanai ir divas svarīgas priekšrocības. Pirmā — visā aparātā nav vajadzīgs neviens kvēlreostāts, ja vien kvēlbaterija ir akumulātors, un otrā — izdevīgi iereglēts audiona lampiņas priekšspraigums un, bez tam, pareizs anodspraigums, padara reģenerāciju „mīksti“ iestādamu.

Nākošā savādība šai schēmā, kā jau aizrādi, ir kvēlreostātu trūkums. Audiona lampiņai viņš ir nevajadzīgs, sakarā ar potenciometra lietošanu, pastiprinātāju lampiņām kvēlreostāti biji atmetami jau sen, jo te nekāda bieža regulēšana nav vajadzīga. Reostātu vietā pašā aparātā iebūvētas neregulējamas pretestības, kas piemērotas katrai lampiņai jau aparātu būvējot un vēlāk, darba laikā, nav jāmaina. Bet es vēl reiz atkārtoju, ja kvēles avots ir voltaiskais elements (parasti Leklanšē), vai baterija, reostāti nav atmetami, jo viņiem voltažs darba laikā pastāvīgi krit, ko kompensē ar kvēlreostāta izgriešanu.

Otrā uztvērēja pakāpe ir zemfrekvenčes pastiprinātājs — parastā schēma. Tīklinu priekšspraiguma baterija (tb) iebūvēta aparātā.

Gala pastiprinātājs (III) ir drusku sarežģītāks. Vispirms jāatzīmē, ka šai pakāpē iebūvēts reostāts R₅ audiona lampas anodspraiguma iereglēšanai. Viņš vajadzīgs sakarā ar to, ka anodstrāvu ņem no tīkla anodaparāta, kuļam parasti nav pārāk daudzu spraiguma nodalījumu, kā, piem., anodbaterijai, kadēl sīkāka spraiguma pierregulēšana (audiona lampai) klūst nepieciešama. Tīkla trokšņu, kā arī to knakšķu, kas rodas reostātu regulējot,nofiltrēšanai, aiz reostāta iešķelts kondensātors C₄.

Vēl pastiprinātājā atrodam pārslēgu P₂. — Patreiz pārdzīvojam pārejas laiku. Kam vien iespēja, tas cenšas apgādāt savu uztvērēju ar lētāko, salīdzinot ar baterijām, elektriskā tīkla strāvu, to attiecīgi pārveidojot uztvērēja vajadzībām. Pirmā vietā te stāv anodstrāvas avots, jo lielākiem aparātiem taisni par anodbaterijām jāizgāz milzu sumu. Ar kvēles avotu stāv drusku labāk. Uzpildīšana nav seviški dārga, vienīgi dažas nērtības — akumulātoru jāved uz pildīšanas staciju, kā arī pastāvīgā nepieciešamība akumulātoru uzraudzīt. Tagad, pārejot uz tīkla strāvu, anodaparātu ir viegli ielikt anodbaterijas vietā, pēdējo, ja tā nolietota, vienkārši aizmetot. Ne tik viegli likvidēt akumulātoru ar visām līdzstrāvas lampiņām. Bez tam akumulātors nedod no savas puses nekādus liekus trokšņus, ko par maiņstrāvas lampiņām, seviški audiona pakāpē, kā esmu dzirdējis; gluži nevar teikt. No otras puses — programu uztverot skaļruni, ar maiņstrāvu var kvēlināt pat parastās gala lampas, ar 0,15 A kvēles strāvu. Šim nolūkam aprakstamā uztvērējā iebūvēts pārslēgs P₂. Pārliekot pēdējo pa kreisi, pēdējā lampa saņem akumulātora strāvu, pārslēdzot uz labo pusē, lampu kvēlina ar notransformēto tīkla maiņstrāvu. Pirmās divas lampas vienmēr pieslēgtas akumulātoram. Tādā kārtā akumulātora strāvu var samazināt un akumulātors būs retāk jāpilda. Ar izslēdzēju izs₁ pārtrauc akumulātora savienojumu ar lampām (un arī potenciometru Pot I).


Pēdējā uztvērošās iekārtas daļa ir anodaparāts (IV). (Bez šaubām, uztvērējs pilnā mērā lietojams arī tikai ar baterijām kā strāvas avotiem.) Anodaparātā pirmtinums piemērots 120 vai 220 V. maiņstrāvas tīklam. Izslēdzējs (izs₂) kalpo strāvas pārtraukšanai. Sekundārā tinuma strāvu parastā kārtā iztaisno cēlgāzes taisnotāja lampiņa un pēc tam izfiltrē sistēma Dr₂, C₆, C₇. Potenciometrs Pot II maksimālo spraigumu iedala apakšspraigumos. Otrs transformātora sekundārais tinums piegādā strāvu lampu kvēlei. Gala lampas tīkliņa priekšspraiguma dabūšanai anodaparātā iebūvēta baterija „tb“.

Pēc uztvērēja schēmas apraksta varam pāriet pie viņa konstrukcijas.

Kā redzamis no montažas schēmas (zīm. 2.), uztvērēja katras pakāpe sabūvēta atsevišķā kastītē. Kastīšu sānos pieskrūvētas ebonita plāksnītes ar noteiktos attalumos iz-

urbtiem caurumiem. Katrai kastītei kreisā pusē plāksnītes caurumos ieskrūvētas parastās tāpiņas, 4 mm resnumā, labās puses plāksnīte apgādāta ar 4 mm ligzdiņām. Tagad visas pakāpes vienkārši sasprauž kopā, tā izveidojot vienu veselu uztvērēju. Gala pastiprinātāja labajā pusē pievienoti 1 mtr. gari bateriju resp. anodaparāta vadi, bez tam skaļrunis. Šai iekārtai ir sekošas priekšrocības: pēc vēlēšanas var pārveidot uztvērēja schēmu: piem. lietot I. un III. tikai, tas bijis tad 2 lampu uztvērējs, saspraužot visas trīs pakāpes, dabūjam 3 lampu uztvērēju.

no 5 mm bieza ebonita vai trolita. Plāksnīšu lielums $10,5 \times 4,5$ cm. 1 cm no augšējās malas plāksnītēs izurbj katrā 6 caurumus (izņemot plāksnīti b). Caurumu centru attālums ir $2 + 2 + 1,5 + 1,5 + 1,5$ cm. Tad katrā plāksnītēs galā vēl paliks 1 cm no pēdējā cauruma centra līdz plāksnītēs malai. Plāksnītēm a un c caurumu diametrs ir 6 mm un plāksnītēm b un d — 3 mm. Caurumus vislabāk izurbt tā: no 2,5 mm bieza finiera izgatavo plāksnīšu veidni (šablonu) ar 3 mm caurumiem vajadzīgās vietas. Šo veidni saliek kopā ar ebonita plāksnīti, ie-

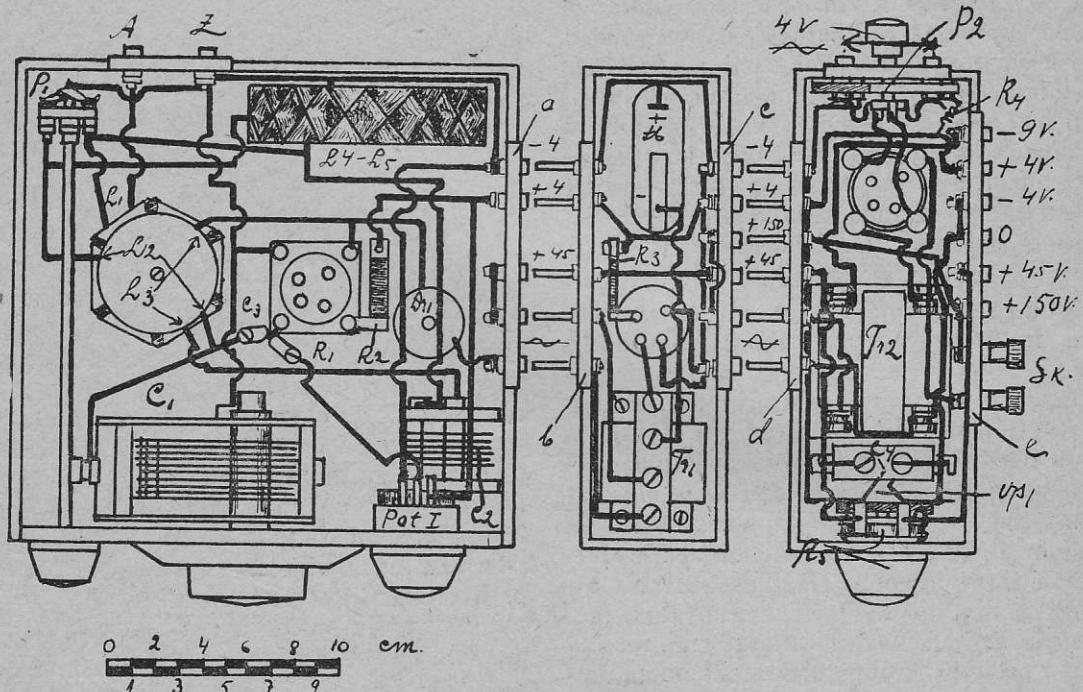

Zīm. 2.

Nemot kristaldetektora uztvērēju un viņa telefona spailes savienojot ar viena vai otru pastiprinātāja, ar ∞ (zīm. 2) apzīmētām tāpiņām, dabūsim detektoru ar 1 vai 2 lampu pastiprinātāju vietējās stacijas uztveršanai skaļrunī. Beidzot pieslēdzot vadus no gramofona „pick-up“ (elektromagnetiskā skāņas noņēmēja), varam pastiprināt gramofona mūziku. Visās šajās kombinācijās 1) bateriju vadi nekad nav jāmaina, tie vienmēr paliek pie gala pastiprinātāja, 2) saslēgumi ir vienmēr pareizi. 3) saslēgšana ir ātri izdarāma un 4) patreiz liekās pakāpes nav nekā saistītas ar darbā esošo uztvērēju, ja vajadzīgs, viņas var aizvākt pavisam prom. Plāksnītes a, b, c un d (zīm. 2.) taisītas

skrūvē skrūvspilēs un izurbj visus caurumus. Pēc tam plāksnītēm a un c ar spirālurbi caurumus paplašina līdz vajadzīgam lielumam. Veidņa lietošana palīdz saskaņot caurumus visās plāksnītēs „uz mata“, kas ir ārkārtīgi svarīgi.


Plāksnīte e ir $13,5 \times 4,5$ cm liela, 5 mm bieza. Materiāls — iepriekšējais. Caurumu attālums $2 + 2 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5$ cm. Tā kā šī plāksnīte vajadzīga tikai viena, tad še nekāds veidnis nav jālieto.

Visas plāksnītes pieskrūvē pie pamatlējiem.

Lai gan vispirms ieteicams uzbūvēt gala pastiprinātāju, jo tad pārējo daļu būvēšana

un izmēģināšana ir daudz vieglāka, tomēr mēs būvēs aprakstu sāksim ar audionu.

Spoles L_2 un L_3 (zīm. 1. un 2.) tītas uz izolācijas materiāla cilindra, $d = 5$ cm, garums apm 10 cm. L_2 sāk tīt no cilindra augšgala uz leju, uztin 90 tinumu 0,6 mm resna vara vada DKZ.*). Ja lieto 0,5 mm resnu vadu, tad pietiks ar 75—80 tinumiem. jo spolei garums samazinas. L_3 uztīta zem L_2 , 60 tinumu 0,2 mm EML, vai DKZ. Pēc tam L_2 apakšējā galā (to pieslēdz katodam) uz tinumiem uzliek 6 trolita gabaliņus $4 + 4 + 20$ mm, vienādos attālumos vienu no otra. Lai trolits turētos, viņu saslapina ar tiru acetonu (trolits acetonā šķist) un pie-

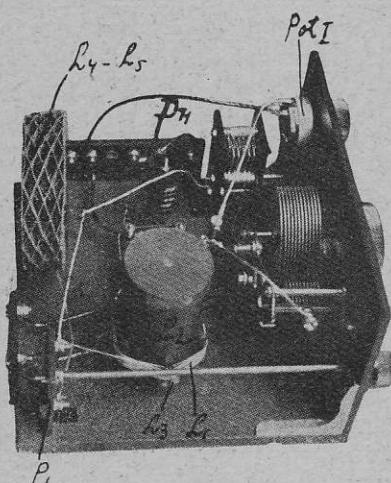

Regeneratīvais audions.

lipina pie L_2 . Uz šiem trolita gabaliņiem uztin L_1 , 15—20 tinumus 0,5—0,6 mm DKZ. Visi tinumi ir vienā virzienā. Tinumu gali pievienoti šādi: L_2 augšgals pie C_3 un C_1 statora, apakšējais gals pie P_1 ; L_1 augšgals pie P_1 , apakšgals pie A ; L_3 augšgals pie C_2 statora, apakšgals pie audionlampas anoda.

$L_4 - L_5$ tītas kā ledionspole. Spoles biezums 25 mm, formera diametrs 5 cm. Šo spolu tīšana jau daudzkārt aprakstīta. Pavism uztīti 200—210 tinumu 0,3 mm DKK. Pie 40—50 tinuma, no iekšmalas, nēm atzarojumu. Lai spole neizjuktu, to dažreiz mēdz nosiet, bet tas ir liels darbs, tādēļ labāk ieteicams spoles malas salīmēt ar celiu-

*) Ir laiks arī mūsu radioliterāturā ievest saīsinājumu drāts izolācijas apzīmēšanai. Tas viegli izdarāms ar trim lielajiem burtiem: VKK = viena kārta kokvilnas; DKK = divas kārtas kokvilnas; VKZ = viena kārta zīda; DKZ = divas kārtas zīda; EML = emalja.

loidi acetonā. Spoļu $L_4 - L_5$ galus schēmai pievieno tā: ārējās malas tinuma gals pie P_1 , iekšējās malas gals pie P_1 un pie C_2 rotoora, atzarojums pie zemes.


Pārslēgs P_1 ir pašbūvēts. 4 mm resnas misiņa drāts galā uzknedēta misiņa atspere (no kabatas baterijas garākās plāksnītes). Ebonita vai trolita plāksnīte ieskrūvēta viena 4 mm ligzdiņa pārslēdzēja stienim un divas kontaktiskrūvītes. Plāksnīte pieskrūvēta pie pamatdēļa (sk. arī foto uzņēmumu).

Kondensātors C_2 ir lētā tipa, kādi tagad par 2 lati dabūjami daudzos veikalos. Lai kondensātora plātītes nejauši nesaskartos, kondensātoru izjauc un 1 paplāksnes vieta, starp plātēm, ieliek divas. Tagad attālumis starp platēm būs pietiekoši liels. Gan arī kondensātora kapacitāte samazināsies apm. 4-kārtīgi (jo daļa plātiņu būs jāizņem), tomēr kapacitāte vēl arvienu būs pietiekoši liela reģenerācijas dabūšanai.

Droselfi, Dr₁ vairāki amatieri taisa sekoši (zīm. 3): no 3 mm bieza izolācijas materiāla izvirpo, vai izzāgē ar finierzāgi, 6 gab. ripiņas ar 3 cm diametru un 5 ripiņas ar 2 cm diametru. Ripiņu centrā izurbji caurumus un tad visas ripiņas uzver uz skrūves c un saskrūvē ar uzgriežņiem cieši kopā. Misija gabaliņam, apm. $20 \times 6 \times 1,5$ mm lielam, pielodē uzgriezni b, kurā var ieskrūvēt skrūves c galu. Misija gabaliņu a pēc tam pieskrūvē pie pamatdēļa.

Droselfa rievās ietin, katrai, 200—250 tinumus, 0,15 mm EML vara drāts, pavism, tā tad, 1000—1250 tinumu.

Kvēles pretestības R_2 , R_3 un R_4 aprēķina ar formūlas palīdzību. Pretestības ir vajadzīgas tikai tāpēc, lai no akumulātora sprauguma atņemtu dažas desmitdaļas volta, jo, kamēr akumulātors ir svaigi uzlādēts, viņa spraugums ir pāri 4 V, apm. 4,1 V. Parasti četrvoltīgām lampām maksimālais spraugums arī ir 4 V., kādēļ, viņu mūža ilguma labā, ieteicams šo robežu nepārsniegt. Gluži nekāda starpība nav manāma skaļuma un skaņas tīrības ziņā, ja kvēlspraugums ir 3,6—3,8 V, audiona lampa labi darbojas jau sākot ar 1,8 V! Pretestību izrēķināsim pēc formulas:

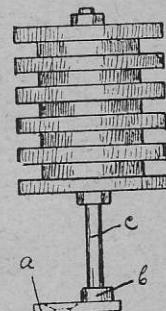

Zīm. 3.

$$R = \frac{E_a - E_1}{J}$$


$R = \text{ōmos}$, $E_a = \text{akumulātora spraugums, voltos}$, $E_1 = \text{lampiņas kvēlspraugums, voltos}$, un $J = \text{kvēlstrāva, ampēros}$. J parasti pirmo pakāpju lampām ir $0,05 \text{ A}$, gala lampai $0,15 \text{ A}$. E_1 audiona lampai pieņemsim 3 V , abām pēdējām lampām $3,8 \text{ V}$.

$$R_2 = \frac{4,0 \text{ V} - 3,0 \text{ V}}{0,05 \text{ A}} = 16,6 \Omega;$$

$$R_3 = \frac{4,0 \text{ V} - 3,8 \text{ V}}{0,05 \text{ A}} = 3,3 \Omega;$$

$$R_4 = \frac{4,0 \text{ V} - 3,8 \text{ V}}{0,15 \text{ A}} = 1,3 \Omega.$$

Labāk ņemt tomēr drusku vairāk, nekā mazāk; ja vajag, vēlāk pretestību var sama-

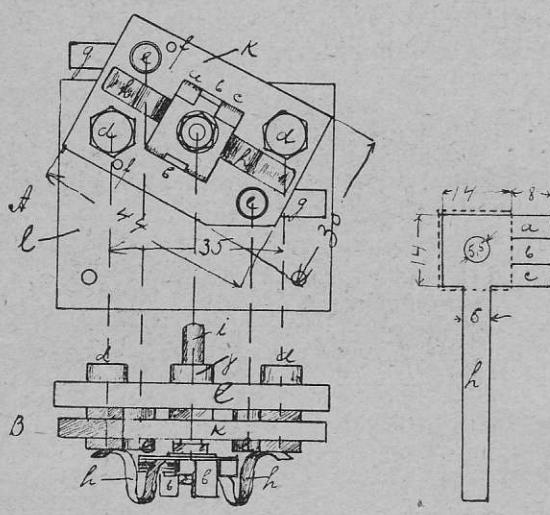

Zim. 4.

Zim. 5.

zināt. Vispatīkamāki pareizo kvēlspraugumu iestādīt ar voltmetru.*)

Pretestības R_2 un R_3 uztinam uz fibras plāksnītes no $0,2 \text{ mm}$ pretestības drāts, R_4 no tās pašas drāts uztin mazā spirālitē.

Pārslēdzēja P_2 konstrukcija redzama zim. 4 A un B un zim. 5. No $0,5 \text{ mm}$ bieza misiņa skārda izgriežam 2 gab. figuras pēc 5. zīmējuma mēriem; „h“ garums pēc vaja-

*) Ir tomēr gadījumi, kad ar voltmetru nemāk rīkoties! Tādēļ atcerēsimies, ka voltmetrs paralēli pašai lampai un ne aiz pretestības, jo tad mēs mēritu kvēlbaterijas spraugumu, ne lampiņas. Tāpat lampiņai jābūt iespraustai pamatā un kvēldiegam jākvēlo, citādi pēdējā spraugumu nevar ari nekā izmērīt!

dzības, apm. $4-5 \text{ cm}$. Ar raustīto līniju apzīmēto vietu aplimē ar izolācijas lentas gabaliņu, abas skārda gabaliņa puses. 4 mm resnam misiņa stienītim vienu galu novilē līdz 3 mm resnumam un tad šai galā uzgriež vītnes. Uz šī stienīša savirknē sekosā kārtībā šādus priekšmetus: 1) uzgrieznis, 2) paplāksne, 3) gabaliņš prespāna, 4) zīm. 5. figura, kāja h uz vienu pusī, 5) otra tāda pati figura (abas aplimētas ar izolāc. lento!), kāja h uz otru pusī, 6) gabaliņš prespāna, 7) paplāksne, 8) uzgrieznis, ar kuru visu savelk cieši kopā. Ja viss pareizi salikts, tad ar burtiem apzīmētā mala (zīm. 4), a, b, c, atrodas vienai skārda figurai vienos sānos, otrai otros sānos. Iegriezumus a un c pārloca visai paketei pāri, šie arī visu pārslēdzēju padarīs stingrāku. Palikušos b gabaliņus noloca uz priekšu par 90° (zīm. 4), gārās kājas, h, saloca pēc zīm. 4.

Tagad jāpārbauda, vai abas atsperes h h ir elektriski izolētas viena no otras. Ja kautkur viņas saskaras — tas jānovērš.

Pārējā pārslēdzēja konstrukcija, pēc zīm. 4. ir viegli saprotama. Tāpiņas, f f, kalpo pārslēdzēja aizturēšanai. Pie plāksnītēm, g g, kuķas ar uzgriežņiem saskrūvētas ar kontaktskrūvītēm, e e. pielodē vadus no akumulātora (+ vadā ieslēgtā pretestība R_1). Ligzdiņas, d d, ir ar cietu galu, viņas saista arī ebonita plāksnītes l un k savā starpā. Ligzdiņā iesprauž vadus no anodaparāta transformātora kvēles tinuma. Pie b b pielodē mikstas auklas divus gabaliņus, kuri savieno pārslēdzēja atsperes ar lampiņas pamata kvēles ligzdiņām. Uz misiņa stienīša gala i, kuķš izlaists cauri ligzdiņai i, uzliek klokīti pārslēdzēja grozišanai.

Zīm. 6. rāda kvēles izslēdzēja, izs₁ uzbūvi. Ebonita gabalam c, kuķš ir $40 \times 12 \times 6 \text{ mm}$ liels, piekniedētas divas atsperes (no kab. baterijām), ea un be. Ebonita gabals pieskrūvēts ar 2 skrūvēm pie pamatdēļa. Priekšdēļ ieskruvēta ligzdiņa d, kuķā iesprauž 4 mm resnu misiņu pušķīti. Pušķītis savieno abas atsperes, apmēram a un b vietās. Pie atspēru galiem, e e, pielodē vadus.

Gala pastiprinātāju esmu izbūvējis bez atsevišķas priekšplātnes. Visas daļas iekārtotas uz pamatdēļa un visam uzlikta finiera kaste. Tikai kvēles izslēdzēja ligzdiņa, d

un reostāts R_5 bij jāpieskrūvē kastes priekšējā sienā. Tā kā kaste nav bieži jāņemnost, tad tas daudz netraucē.


Kondensātors C_4 uzstādīts augstāk, uz divām kājām, lai zem viņa paliktu pietiekoši telpas izslēdzējam izsi.

Vietējās stacijas uztveršanai, ja viņa ir

stipri tuvu, vislabāk lietot kristaldetektora aparātu. Schēmu var izvēlēties kāda patīk. Man ir parastā garo viļņu schēma: iespraužama šūniņspole ar kondensātoru paralelli. Telefona spailes

aparātam ir labajos sānos, taisni preti pastiprinātāja ar apzīmētām tāpiņām. Tā kā spailes stāv nost no uztvērēja sienas (ir garākas), tad saspraužot detektora aparātu ar pastiprinātājiem, pārējās pastiprinātāju tāpiņas: + 45, + 150, + 4, - 4 (zīm. 2.) pareizu savienojumu netraucēs, bet stāvēs brīvi.

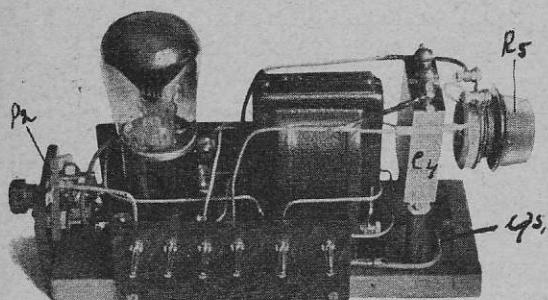Šo pašu kristaldetektora aparātu lietoju par filtru vietējās stacijas iespaida novēšanai, ārzemju stacijas klausoties. Lai gan atrodas tikai 2 km no Rīgas raidītāja un lai gan man ir pagara antena, tomēr Rīgas raidītāja spēcīgo jaudu arvien vēl izdodas apmierinoši paralizēt. Cerēsim, ka arī uz priekšu tas izdosies, neskaitoties uz mūsu radiofona jaudas pastāvīgo pastiprināšanu.




Gala pastiprinātājs.

Anodaparāta transformātors ir pasūtīts darbīcā, bet droselis, Dr₂, pašbūvēts, pēc „RA“ Nr. 2 1930. g. lp. p. 62. pievestās pirmās formulas aprēķināts uz 60 H. Izrādījās, ka šis droselis un kondensātori C_6 un C_7 iztaisnoto strāvu nolidzināja pilnīgi pietiekoši, tā kā pat galvas telefonus maiņstrāvas rū-

cienis bij pavisam maz manāms, nerunājot nemaz par skaļruni. Tikai obligātoriski jāapsedz anodaparāts ar dzelzs skārda kasti, kura jāiezemo, tāpat ieteicams iezemot visu transformātoru dzelzs serdes, arī droseļa, un anodaparāta kondensātoru metala kastītes. Bez tam anodaparātu jānovieto līdz vienam metram attālu no uztvērēja, visi maiņstrāvas vadi jāsavij (t. i. jāsavij turpu un atpakaļ vads) un primārā tinuma vadi jānovieto tālāk nost no izejas puses. Ieteic arī anodaparāta iezemošanai lietot atsevišķu, ar uztvērēju tieši nesaistītu, zemes vadu. Ja ir iespēja, šo paņēmienu var izmēģināt.

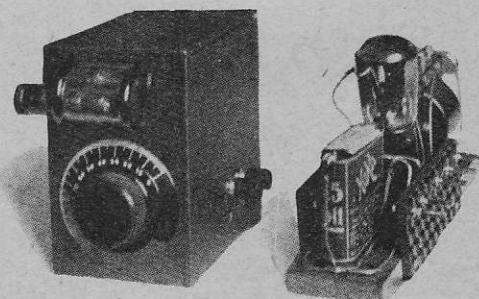Strāvas taisnošanai lietota cēlgāzes lampiņa. Otra tipa taisnotāja lampiņas, kā zināms, ir augstvakuma ar kvēldiegu. Abiem tipiem ir savi labumi un savi trūkuvi. Cēlgāzes lampiņai nav kvēldiega, kādēļ atkrīt rūpes par viņa likteni un nav vajadzīgs kvēles tinums. Tomēr cēlgāzes lam-



Kristaldetektora
aparāts.

Zemfrekvences
pastiprinātājs.

pīņai ir viens trūkums, proti — viņa laiž strāvu nevien tiešā virzienā, bet vienu mažu daļu arī pretējā. Tādēļ lampiņa nedod pilnīgu līdzstrāvu, bet tai piejaucas drusku arī maiņstrāvas. Šī maiņstrāvas daļa paliek relatīvi jo mazāka, jo lielāka ir strāva, kas tek tiešā virzienā. Tādēļ spraiguma dalītāju te labāk nemt potenciometra tipa, kas nodrošina zināmu pastāvīgu strāvas patēriņu, neatkarīgi no uztvērēja lampām.


Potenciometru vislabāk nemt metala pretestības tipa (t. i. uz porcelāna cilindra uztīta smalka pretestības drāts). Šāda pretestība nedod nekādus trokšņus un spraugums ir vienmērīgi sadalīts pa cilindra garumū. Mazākus spraugumus noņem ar metala gredzenu palīdzību.

Anodaparāta kasti pagatavo no dzelzs skārda, 0,5 mm bieza. Pret transformātoru,

taisnotāja lampiņu un spraiguma dalītāju kastes sienās izsit vai izurbj caurumiņus siltuma aizvadišanai. Var šais vietās izgriezt caurumus un ielodēt iekšpusē drāts sietiņus.

Beigās pievedišu iekārtā izlietotās daļas. Esmu atzīmējis arī firmas, bet ar to nav domāts aizrādīt, ka tikai šo firmu sastāvdaļas būtu lietojamas.

Uztvērēja lampiņas man ir sekošas: Zenith C 406 (audions), C 406 (zemfr. pastiprinātājs) un U 415 (gala pastiprinātājs). Tagad Latvijā ir dabūjamas visdažādāko firmu dažādas lampas, tā kā izvēle ir plaša, bet arī dažreiz grūta, ja nepazīst lampiņu īpašības. Tādēļ pievedišu vēl dažu firmu lampiņu tipus, kas še lietojami: vēl Zenith: L 408, L 408 un U 418; Philips: A 409, vai A 415; A 409 vai A 415 un B 409 vai B 405;

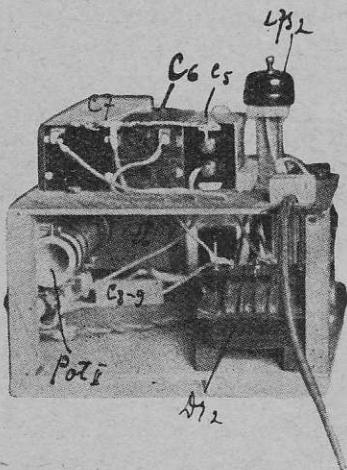

Tikla anodaparāts.

Telefunken RE 084, RE 084 un RE 124 vai RE 134; Vatea UX 406, UX 406 un LX 414.

Taisnotāja lampiņa anodaparātā man ir Telefunken RGN 1500.

Uztverošās iekārtas sastāvdaļas.

I. a) Reģeneratīvais audions.
Koka pamatdēlis $21 \times 20 \times 1,2$ cm.

Trolīta priekšplātnē $13,5 \times 21 \times 0,5$ cm.

2 gab. priekšplātnes leņķi.

Trolīta plātnē $4,5 \times 10,5 \times 0,5$ cm.

Trolīta plātnē $4,5 \times 5,5 \times 0,5$ cm, antēnas — zemes ligzdiņām.

Izolācijas materiāla cilindrs $\Phi = 5$ cm, gar. 10 cm, spolēm.

Drāts spolēm: 0,2 mm EML, 0,5—0,6 mm DKZ, 0,3 mm DKK.

Maiņkondensātors, C_1 , 500 cm (Somondo), kreisais (t. i. atlocams no kreisās uz labo pusī).

Maiņkondensātors, C_2 , 500 cm, pēc tam pārbūvēts, lēta tipa.

Blokkondensātors, C_3 , 250 cm (Dralovid Mika-Farad Universal).

Megoms, R_1 , 2 m Ω (Dralovid Konstant Universal).

Potenciometrs, Pot₁, 400—600 Ω (NSF mazais modelis).

Kvēles pretestība R_2 .

Augstperiodu droselis (pašbūvēts).

Lampiņas pamats, vibrejošais.

Pārslēdzējs P_1 (pašbūvēts).

Maiņkondensātora, C_1 , skala, diam. 100 mm, iedalij. 0—100 (Formolit).

Kloki: 32 mm diam., pārslēdzējam, un 40 mm C_2 (Formolit).

7 gab. ligzdiņas, 4 mm.

b) Kristaldetektora aparāts.

Koka pamatdēlis $8,5 \times 13,5 \times 1,2$ cm un priekšdēlis, finiers (labāk visa kastīte).

Maiņkondensātors, 500 cm, lēta tipa.

Kristaldetektors, (Red Star).

Daži trolīta gabaliņi.

Skala, $\Phi = 75$ mm, iedalijums 0—100.

2 gab iespraužamās šūniņspoles, 50 tin. un 75 tin.

2 spailes ar 4 mm caurumu galā (NSF).

6 gab. ligzdiņas, 4 mm.

II. Zemfrekvences pastiprinātājs.

Pamatdēlis, $5,5 \times 20 \times 1,2$ cm.

2 gab. trolīta platnes, $4,5 \times 10,5 \times 0,5$ cm.

Zemfrekvences transformātors, Tr_1 , 1 : 4 — 1 : 6 (PTD).

Lampiņas pamats, vibrejošais.

Kvēles pretestība, R_3 .

Tīkliņa baterija tb, 4,5 V. kabatas baterija.

5 gab. tapiņas, 4 mm, ar 2 uzgriežņiem.

6 gab. ligzdiņas, 4 mm.

III. Gala pastiprinātājs.

Koka pamatdēlis, $7,5 \times 20 \times 1,2$ cm.

Trolīta plātnē $4,5 \times 10,5 \times 0,5$ cm.

Trolīta plātnē, $4,5 \times 13,5 \times 0,5$ cm.

Zemfrekvences transformātors, Tr_2 , 1 : 3 — 1 : 5 (Baduf, NT).

Augstomu reostāts, R_5 , 0,25 mr — 250.000 Ω (Graetz-Carter Hé-Ohm).

Blokkondensātors C_4 , 1 mf, pārb. ar 500 V. līdzstrāvas (Hydra).

Kvēles pretestība, R_4 .

Lampiņas pamats, vibrejošais.
 Pārslēdzējs, P_2 (pašbūvēts).
 Izslēdzējs, izs_1 , (pašbūvēts).
 2 gab. spailes (NSF).
 6 gab. tāpiņas, 4 mm ar 2 uzgriežņiem.
 6 gab. ligzdiņas, 4 mm.
 8×1 mtr. mīkstas lices, ar gumiju izolētas, uztvērēja savienošanai ar anodaparātu un akumulātoru.
 14 gab. banantāpiņas, 4 mm, dažādās krāsās, šiem vadiem.
 2 gab. kabeļkurpes, akumulātora vadiem.

IV. A n o d a p a r ā t s.

Koka pamatdēlis, $20 \times 20 \times 1,2$ cm.
 Trolīta plātnē $7 \times 10 \times 0,5$ cm.
 Transformātors, Tr_3 : Prim. tin.: 120/220 V.; Sec. tin.: 2×250 V. 0,05 A, un $2 \times 1,9$ V. 2 A. (būvēts M. Liepiņa darbn.).
 Blokkondensātors C_6 , 4 mf, pārbaud. ar 500 V. līdzstrāvas (Hydra).
 Blokkondensātors, C_7 , 6 mf, pārbaud. ar 500 V. līdzstrāvas (Hydra).
 Blokkondensātors, C_5 , 1 mf pārbaud. ar 500 V. līdzstrāvas (Hydra).

Blokkondensātori C_8 , C_9 , $2 \times 0,1$ mf, pārb. ar 1000 V. maiņstr. (Hydra).
 Droselis, Dr_2 , pašbūvēts.
 Potenciometra pretestība (spraguma daliņa) Pot II, 15.000Ω , tīta uz porcelana, ar 4 nozarojumiem (Heliogen).
 Tikliņa baterija, tb, 9 V., 2 kabatas baterijas.
 Lampiņas pamats.
 7 gab. ligzdiņas, 4 mm, ar krāsainām izolētām galviņām.
 Izslēdzējs, izs_2 , un kontaktdakšiņa.
 1,5 mtr. maiņstrāvas dubultaukla, aparāta pievienošanai elektriskam tīklam.
 Aukla, ar gumijas izolāciju, iekšējiem savienojumiem.
 Dzelzs skārds, 0,5 mm biezis, kastei.
 Metala sietiņš.
 Skrūves, schēmu drāts, izolācijas caurulīte un citi sīkumi.
 Akumulātors, 4 V. 12 amp. st. (Varta).
 Visi schēmās atzīmētie spragumi atkarījas no lampām. Atzīmētie lielumi ir tādi lietotām lampām. Citiem tipiem spragumi var būt citi.

Grāmata „Antēnas. Antēnu būve un izvēle.“ Tekstā 50 zīmējumu.

Neapstrīdāma patiesība! — ar slīktu vai nepiemērotu antēnu sasniedzams daudz, ja puse notā, kas varētu tikt sasniegts.

Grāmatina „Antēnas“ (otrais paplašinātais un pilnīgi pārstrādātais izdevums) tad arī sniedz izsmēlošu atbildi attiecībā uz uztvērošo antēnu ie rīkošanu un to izvēli. Galvenā vērlība še piegrieztā praktiskai un eksperimentālai pusei. Tādēļ vīna noderēs tikpat labi kā eksperimentātoriem, tā arī visiem radioabonentiem, dodot iespēju caur lietderīgākas antēnas izvēli uzlabot savas radioaparāta uzveršanas spējas. Ir moderni aparāti, kas strādā „bez antēnas“, t. i., ar iebūvētu rāmja antēnu, vai izlietojot elektrisko tīklu kā antēnu, tomēr laba āra antēna vēl joprojām stāv un stāvēs pirmā vietā. Jo radio technika tiecas ne tikai uz pilni, bet arī uz lētumu. Ideāls vienkāršībā un nepārspējams lētumā ir detektoruztvērējs, un tagad ar labu detektoraparātu sasniedzami apbrīnojami rezultāti, protams, — **tikai ar labu āra antēnu!**


SATURS: Antēnes nozīme. Āra antēna. **Antēnu veidi:** Markoni antēna T- un L-antēna. Vairākkārtīgās antēnas. Piramides antēnas. **Antēnas uzstādīšana.** Antēnas materiāls. Izolācija. Atbalstu izvēle un antēnu piestiprināšana. Pievads. Aizsargierices. Vispārīgi aizrādījumi. **Zeme:** Dabīgā zeme. Zemes pievads. Palīgzemēs. Zemes traucējumi. **Prettīkls.** Antēna pērkona negaisa laikā. **Palīgantēnas:** Logu antēna. Pūķa antēna. Kurvju antēna. Iekšējā antēna. **Bēniņu antēnas:** T- un L-antēnas. U-antēnas. Zigzāgantēna. Zirnēk latīkla antēna. Zigzagantēna. Būru antēna. Spirālantēnas. **Rāmju antēnas:** Cilpas antēna Rāmju antēna. **Dažādi antēnas atvietojumi:** Istabas piedurumi kā antēnas. Vadi. Līdzi nesamās antēnas. Strūklas antēna. Apakšzemes antēna subantēna. **Antēnas izvēle:** Detektoruztvērēji. Lampiņu aparāti. **Pielikums:** P. T. D. Noteikumi par antēnu būvi radiofona uztvērējiem

Grāmata „Praktiskās schēmas“

Šai grāmatā ievietota 41 schēma, ar attiecību aizrādījumu, aparātu būvei. Tās ir visdažādākās, sākot ar detektoru un beidzot ar 5-lamp. uztvērēju schēmām.

Pie tāk plāšas schēmu izvēles, kuŗām **visām izcilus vērtības**, katrs atradīs sev „isto“. Un tādēļ ieteicams, katram amatierim iepazīties tuvāk ar šo grāmatu. Grāmata maksā Ls 1,50 un dabūjama grāmatu un radio veikalos.

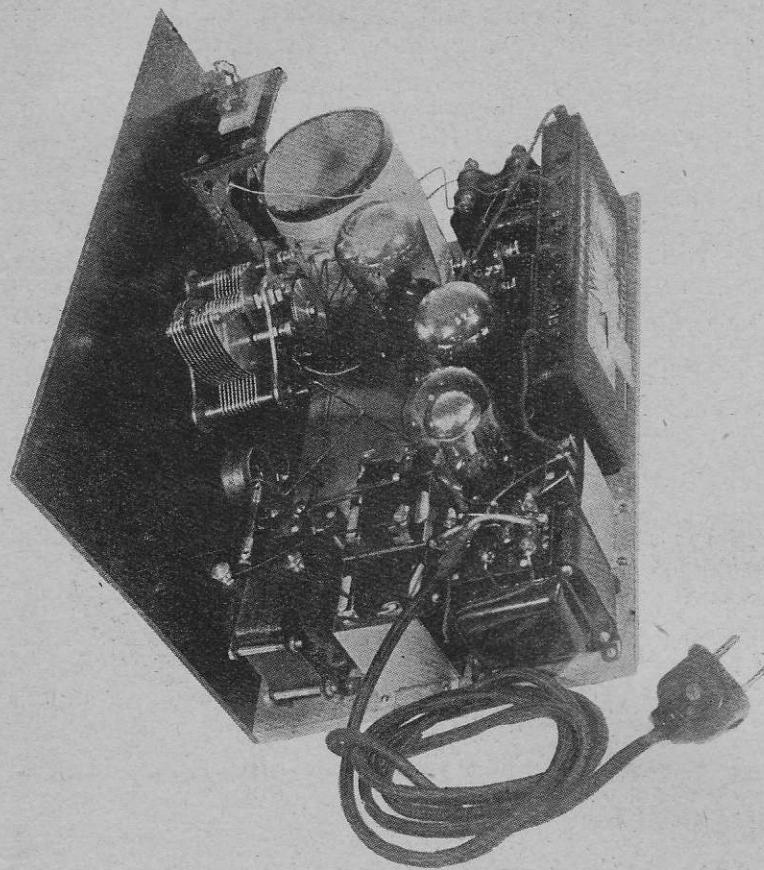Pa pastu piep. izdevn. „Atbalss“, Riga, p. k. 381. Pasta tekošs rēķins 393.



Divkārš zemfrekvences pastiprinātājs maiņstrāvas tīklam ar iebū- vētu kristal- detektoru.


T. Lapuš.

Pilnīgi patstāvīgs pastiprinātājs dod daudz pielietošanas iespējamību gan amatierim, kuŗš veic radošu darbu, gan abonentam.

Loti labi piemērots šis pastiprinātājs detektora uztvērējam. Tad gramofonu pla-

strāvas jauda, ko šis pastiprinātājs dod, ir apm. 0,5 līdz 2 vatiem, kas pilnīgi pietiekoši jau labai dejas zālei.

Eksploratācijas izdevumi šeit gaužam niecīgi, jo viss tiek barots no maiņstrāvas tīkla. Tā tad atkrīt arī dārgie aku-

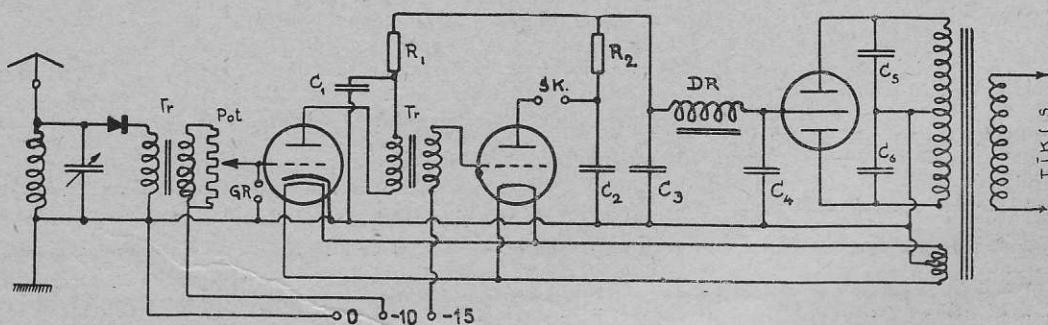

Zīm. 1.

šu atskānojumu viņš veic lieliski. Arī dinamiskiem skaļruniem, kuŗi pēdējā laikā parādījušies tirgū prasa, lai viņus pilnīgi izmantotu, diezgan lielu jaudu. Tīrā mai-

mulatori. Tīkliņu negatīvie spraigumi, kuŗi parasti rada grūtības pie maiņstrāvas uztvērējiem un pastiprinātājiem, šeit nemti no aparātā iebūvētās mazas, apm. 15—25 V

sausās anodbaterijas, kas ir daudz lētāki, jo atkrit vairākas pretestības un blokkondensātori.


Tikliņa baterijas mūžs šeit ir ilgs, jo viņa netiek nolietota, tikai, ja viņa galīgi izšuvusi, tā atjaunojama.

Pēc pirmā skata uz fotogrāfijas liksies, kādēl iebūvēts detektora aparātam tik labs kondensātors un liela cilindrveidīga spole? — Atbilde vienkārša — jaizlieto visi mājā esošie radio-materiāli, pēc iespējas maz jaunu izdevumu!

Ka detektora aparāts iebūvēts līdzās pastiprinātajam, tas daudz netraucē, jo ir

izcelcies pie dinamiskā skaļruņa. Tinumu attiecība pirmam Tr. 1. vēlama 1:4 — 1:6, bet otram 1:3.

Stabīlam darbam, t. i., lai izbēgtu no lēnmaiņu atgriezeniskās saites, liela vērija piegriežama transformātoru pievienošanai. Patreiz tirgū sastopami kādi 4 apzīmējumu veidi; labākais veids ir, kur tieši norādīts, kas pievienojams attiecīgai transformātora spolei, piem.: lampīnas anods, tikliņš, tikliņa spraugums jeb anodspraugums, tad sastop apzīmējumus A un E, O jeb I, 1 un 2, katrā gadījumā ir apzīmējumi P(primārais), S (sekundārais). A, O jeb 1 vienmēr nozīmē sā-

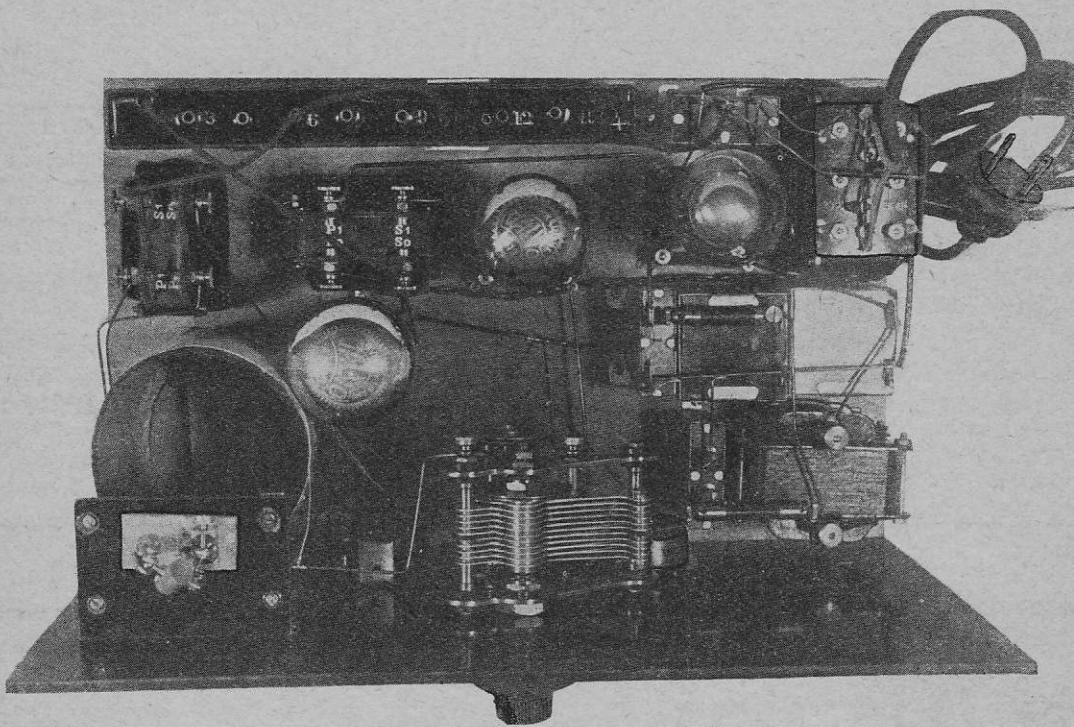

Zīm. 2.

paredzētas 2 ligzdas, kur var pieslēgt gramofona dozīti jeb ko citu, kas būtu pastiprināms.

Principiēlā schēma dota zīm. 1., kā redzams, skaņuma regulēšanai iebūvēts potenciometris.

Ekonomijas labad izlīdzinātāja spuldze ir ar cēlgāzi bez kvēles, jo transformātora kvēles tinumu, ja tāds būtu tikai viens, var sekmīgi izlietot lampīnu kvēlināšanai, bez tam cēlgāzes lampīņa lētāka.

Liela vērija griežama uz lēnmaiņu transformātoriem, kuŗiem jābūt labiem, pretejā gadījumā radīsies kroplojumi kas spilgti

kumu, bet E, I jeb 2 —beigas attiecīgam tinumam.

Ar anodu un tikliņu savieno vienmēr transformātoru tinumu beigas. Pastiprinātāja gaudošana bieži novēršama ar kvēlvada jeb transformātoru ķermeņu iezemošanu. Arī pastiprinātāja ieejas un izejas vadi nedrikst būt pārāk garji.

Pareizās lampas ir vairāk kā nosvara, jo viņās ir visa pastiprinātāja „dzīviba“. Ir aplami, ja abas lampīnas ir viena jo spoles garums samazināts. Lāz uztīta zem kvēles lampā ar 6—8% caurtveri un pēc iespējas lielu stāvību, piem. Valvo A4100,

PHILIPS E 415, Telefunken REN 1104. Otrā pakāpē ļoti vēlama moderna 3 tīkļu lampa, kā piem. VALVO L415 D, PHILIPS E443, TELEFUNKEN RES 164d.

Vēl spēcīgāka ir VALVO L 425 D jeb PHILIPS C 443. Var ari lietot parastās skaļruņa lampas. Caurtvere tādai vēlama no 18—22%, ar lielu emesiju un mazu iekšējo pretestību.

Tiram, nekroplotam pastiprinājumam no liela svara ir pareiza tīkļa spraiguma iestādišana, kas atkarājas no lampiņu tīpa un anodsprāguma.

Zīm. 2. rāda daļu novietošanu. Ja

detektora uztvērēju neiebūvē, tad pastiprinātājs ar tīkļaparātu ieņem ievērojamī mazāku telpu un daļas var novietot citādāki.

Kas vēlas no sava aparāta tīrāku iespaidu, ieteicams pastiprinātāju būvēt 2 stāvos, t. i. visas pretestības, kondensātorus un savienojumus novietot zem pamatdēļa.

$Pot = 10000 \Omega$ $DR = \text{drosele } 50 \text{ MA}$

$C_1 = 1 \text{ MF}$ $R_1 = 10000 \Omega$

$C_2 = 1 \text{ MF}$ $R_2 = 5000 \Omega$

$C_3 = 2 \text{ MF}$ $C_5 = 0,1 \text{ MF}$

$C_4 = 4 \text{ MF}$ $C_6 = 0,1 \text{ MF}$

GR = gramofona pieslēgšanas vieta.

Grāmata „Galvaniskie elementi un anodbaterijas, viļu pašpagatavošana un pielietošana“.

Šīs grāmatījas nolūks ir, dot pamācību, kā pašam izgatavot dažādu tipu galvaniskos elementus radioaparātam, elektriskiem zvaniem, apgaismošanas ierīkošanai un t. t. Bez tam, lasītājs te ari atradīs norādījumus par elementu būtību un viļu kopšanu, jo no tās bieži vien atkarājas elementu darbības spējas un mūžs.

SATURS: Galvanisko elementu vēsture un būtība. Pirmās un otrās šķiras vaditāji. Polarizācija un depolarizācija. Elementu izlādešanās liknes. Elementu ietilpība un pašizlādešanās. Elementu savienošana. Dažādu elementu tipi, viļu pielietošanas iespējamības un pašpagatavošana: a) Leklānē elements. b) Lalanda elements. c) Kallo elements. d) Tomsona elements. e) Meidingera elements. f) Daniela elements. g) Grenē elemets. h) Bunzena elemnts. i) Poggendorfa elements. k) Fullera elements. l) Sausie elementi. Anodbaterijas. Elektr. apgaismošana. Elementu uzturēšana.


M. Liepiņš

RADIO darbnīca

IZGATAVO: Radio spoles pēc mēriem un aizrādījumiem, transformatorus, elektriskam tīklam. Aparātūs un citus radio piederumus. Uz vēlēšanos katru vienkāršu aparātu pārveido maiņstrāv. uztvērējā

Rīgā, Brīvības ielā 126.


TĀL RUNIS 3-1-7-0-3

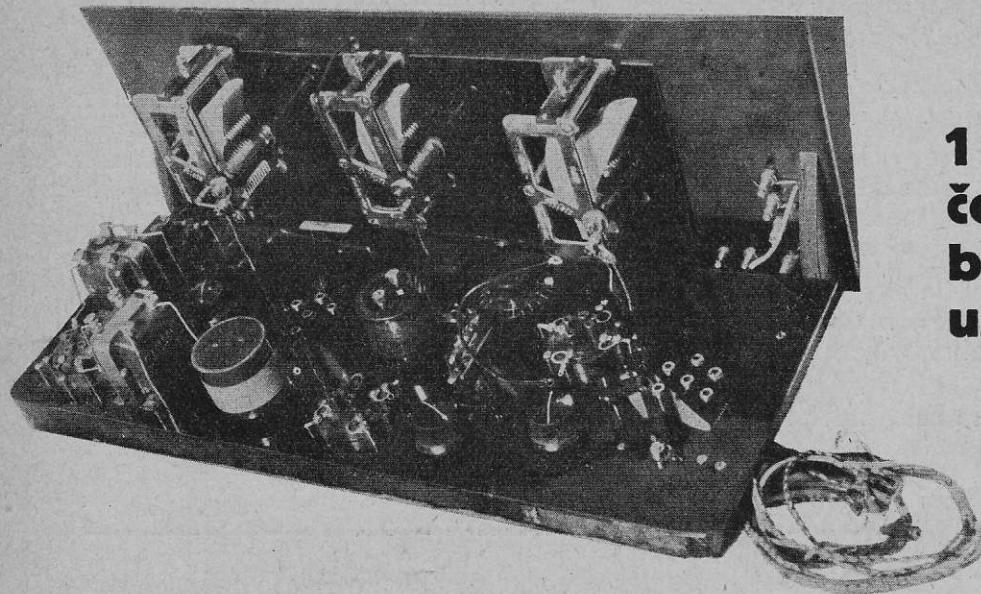

1 - V - 2 četrlampu bateriju uztvērējs.

Šis 4-lampu aparāts, kurā apraksts še dots, atbilst pilnīgi skaļrunī uztveršai iekārtai uzstādītām prasībām. Selektivitāte pilnīgi apmierina uztveršanu pat Rīgā. Schēma ir ļoti vienkārša, nav vajadzīgas nekādas speciālas zināšanas radioteknikā lai šo aparātu uzbūvētu; un apraksts arī ir pietie-

maiš noskaņojamais kontūrs. Anodķēde ir otrs konturs. Saite starp pirmo lampu un nākošo — audionu notiek pāri blokkondensātoram C_3 . Audiona atgriezeniskā saite tiek panākta ar maiķkondensātora C_6 . Drošības labā pret lieliem spraugumiem sērijā ieslēgts blokkondensators C_5 apm. 1000 cm.

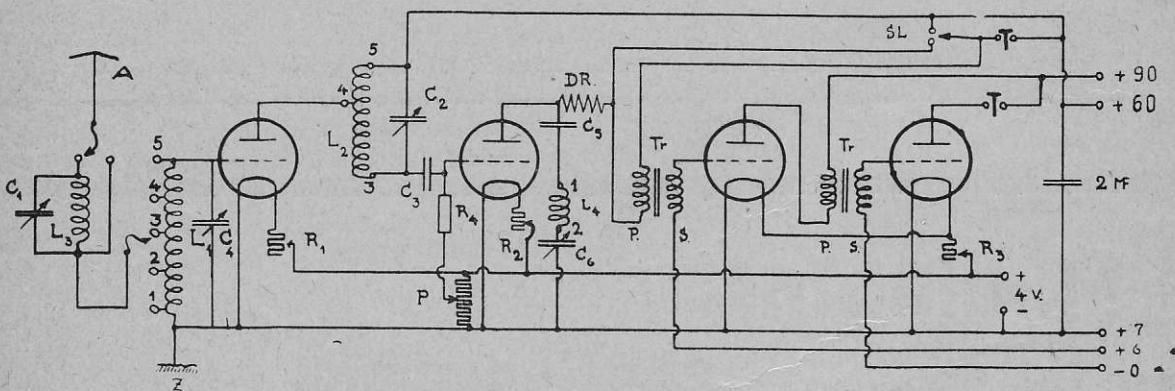

Zīm. 1.

koši noteikts, lai amatieris, kurš pat pirmo reizi kēras pie vairāklampu uztvērēja būves bez grūtībām visu darbu veiktu.

Principiālā schēma

dota zīm. 1. Kā redzams, spolei L_1 ir vairāki nozarojumi, lai gūtu ciešāku jeb valīgāku saiti un dota arī iespēja labāki piemēroties antenai.

Pirmā lampa strādā kā augstfrekvences pastiprinātājs. Tīkliņa ķēde šeit ir kā pir-

Potenciometrs vajadzīgs atgriezeniskās saites darbības pareizai iestādīšanai.


Pēdējās divas lampas strādā kā zemfrekvences pastiprinātāji un tur nav nekas īpatnējs, izņemot varbūt slēgu SL , kurš dod iespēju staciju tvert telefonā, kurš ieslēgts tūliņ pēc audiona un, ja stacija labi iestādīta, pieslēdz pastiprinātāja divās pakāpēs, kur pēdējās lampas anodķēdē ieslēgts skaļrunis. Kvēlreostāti R_1 , R_2 , R_3 nav obligātoriski, bet iebūvēti gadījumā, ja lampas nav piemēro-

tas lietojamai kvēlbaterijai, piem. gadījumā, ja ir sausie jeb slapi elementi, kuru spraugums ar laiku mainās.

Materiāls.

Lietojamiem maiņkondensātoriem nav uzstādāmas sevišķas prasības, galvenais lai viņi būtu pietiekoši stabili un ar labu sīknoskaņojumu. Atgriezeniskās saites kondensātoram C_6 ir apmēram 300—500 cm. Še-

rumis 80 mm. 78 tinumi 0,7 mm, vads nozarojams pie 5, 10, 18 tinuma, bet garjiem pie 0,3 mm vada pie 56, 90, 150 tinuma. Lai spoli katrā gadījumā pareizi iespraustu, ir konstruēts sevišķs apaļš pamats ar piecām tapām, kurš iestiprināts cilindra galā ar pāris maziem leņķišiem no iekšpuses. Tapu grupējums redzams zīm. 4A. Spole L_2 , kura ieslēgta pirmās lampas anoda kēdē, ir arī tīta uz 70 mm diametra cietpapīra ci-

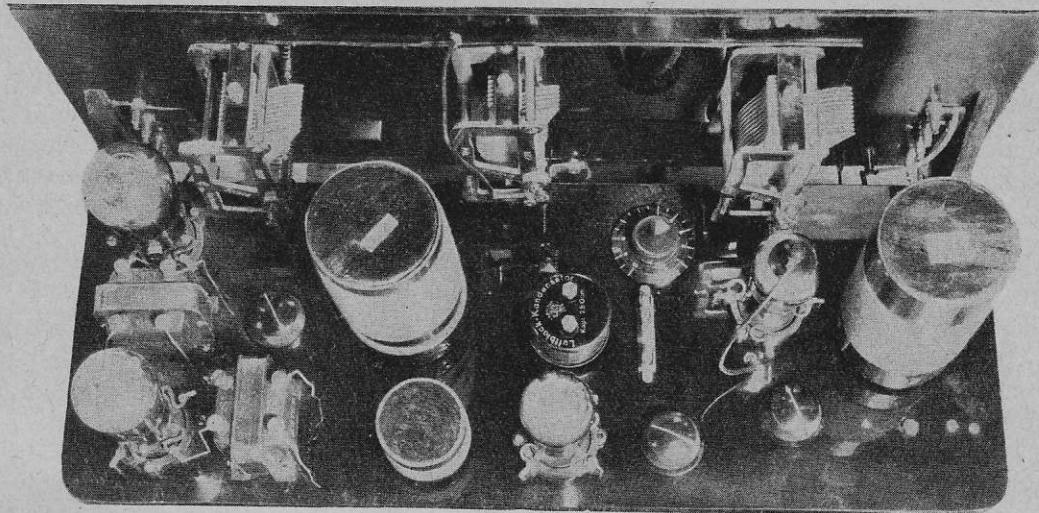

Zīm. 2.

aprakstītā aparātā kā redzams pēc uzņēmušma, ir kondensātors ar gaisa dielektriķi, kas ir nevajadzīgs luksus. Loti vēlams lai kondensātors C_1 būtu pēc iespējas mazs savos apmēros, viņš novietojams zem pamatplātes. Kondensātors ar papīra dielektriķi nav vēlams.


No lampu pamatiem tikai audiona pamats ir ar atspērem, jo parasti šī lampa ir visjūtīgākā pret pieskārieniem vai t. l. mechaniskiem satricinājumiem.

Kā zemfrekvences transformātori lietojami tikai labi fabrikāti, jo pretējā gadījumā transformātors var ienest loti nevēlamus kroplojumus.

Spoles.

Savādi liksies ka aparātam ir maināmas spoles, bet še nekas nestāv būvētājam ceļā, viņš var arī iebūvēt abus spolu komplektus ar pārslēgu, tikai ar to schēma un izvedums mazliet sarežģas un, ja nopietni klausās programmu, tad tāda „lēkāšana“ no īsiem uz garjiem viļņiem nemaz tik bieži nav vajadzīga. Īsiem viļņiem pirmajai spolei L_1 ir šādi dāti: spoles ķermenis ir 70 mm diametrā, bet ga-


lindra, garums 125 mm. Tinumu skaits īsiem viļņiem 70, nozarojums pie 24 tinuma. Atgriezeniskās saites spole uztīta uz cilindra apakšējās daļas no 0,3 mm vada — 20 tinumi. Atstatums starp šīm spolēm ir 18 mm

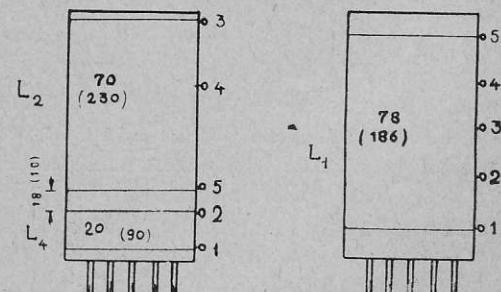

Zīm. 3.

kā jau tas redzams no zīm. 3. Garjiem viļņiem augšējai spolei ir 230 tinumi bez nozarojuma, tas nozīmē, ka vada gals Nr. 3. jāpievieno pie šīs spoles 3. un 4. tapas. Atgriezeniskā saite tīta 10 mm atstatumā un ir 90 tinumi. Tapu grupējums redzams zīm. 4B. Zīm. 3. rāda šo 2 spolu schēmatisku

attēlu, kur cilindra sānos atzīmētie cīpari ir spolu gali jeb nozarojumi, kas jāpievieno pie attiecīgās tapas, kurās ar tiem pašiem skaitiem apzīmētas. Audiona lampas anoda dro-

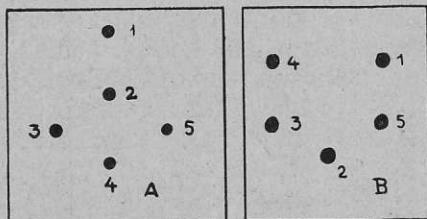

Zīm. 4.


sels ir nemaināms, lietojams kā gaļiem, tā īsiem vilņiem, tinumu skaits 45 no 0,3 mm vada uz 40 mm gaļa un 50 mm diametra ci-

lietot jeb nelietot. Spole var būt dažāda veida, šīi gadījumā viņa ir uz tapām tīta (tinumu veids aprakstīts iepriekšējos šī žurnāla numuros) tinumu skaits 70.

Kā visas dajas novietot, tas redzams pēc foto-uzņēmumiem. Zīm. 5. dod montāžas schēmas kopskatu dēļa apakšpusē. Bateriju pieslēgšanu izdara ar baterijas auklām.

Tad vēl kāds vārds par lampiņām. Pirmā ir augstfrekvences Philips A 435 jeb Valvo H 406 spec.; otra ir Philips A 415 jeb Valvo A 408 jeb arī Telefunken RE 084; tad seko Philips B 403 jeb Valvo L 415 un Philips B 405 jeb Valvo L 414. Sevišķi skaļi būs, ja lieto piem. Philips B 443 jeb Valvo L 4150, bet tās ir par apm. 50% dārgākas.

Atliek vēl pēc uzbūves rūpīgi izsekot

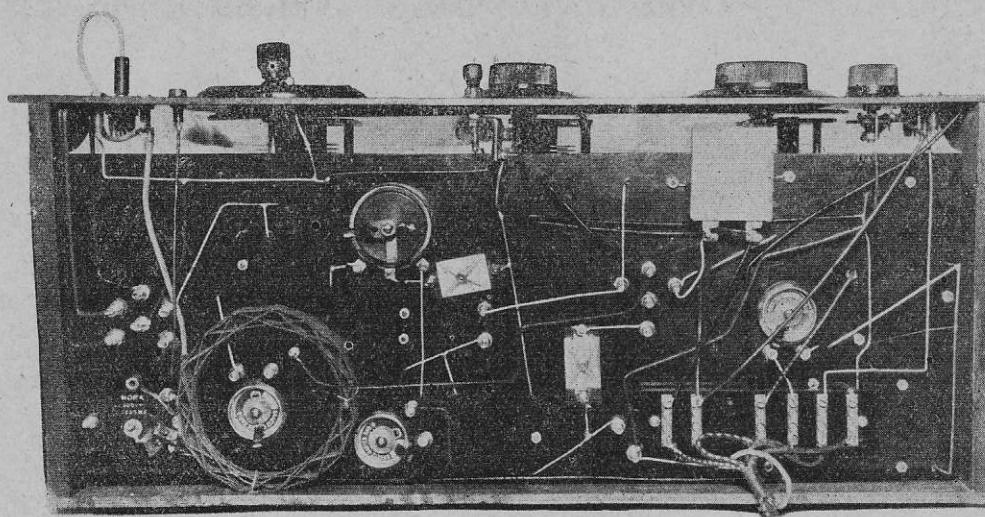

Zīm. 5.

lindriša. Pēdīgi vēl jāpakavējas pie pirmās spoles L_3 antēnā, viņa veido kopā ar kondensatoru C_1 filtru, t. i. ja ir kāda traucējoša stacija, lai pēdējo izslēgtu. Antēnai ir divas ligzdas ar ko dota iespējamība filtru

schēmai un salīdzināt ar zīm. 1. un nebūtu lieki, pie pieslēgtas anod- un kvēlbaterijas izmēģināt kvēli ar mazu spuldzīti, lai klūdas gadījumā neaizietu bojā dārgās radio-lampiņas.

T. L.

Detektoruztvērēji tāluzņemšanai skaļrunī. II. izdevums. Tekstā 38 zīm.

Pirma izdevumā šī grāmatīņa bija vēl nepilnīga, daudz kā trūka un varbūt daudz kā bija lieka, jo jautājums tad bij vēl samērā jauns, kādēļ daudziem pat tad izlikās, ka ir neiespējami ar detektoru uztvert tālās stacijas.

Sāi izdevumā grāmatīņa ir pilnīgi pārstrādāta un papildināta vairākiem jauniem aprakstiem un daudzām jaunām schēmām.

Vadoties pēc šīs grāmatīnas, katrs var viegli un ar ļoti maz izdevumu uzbūvēt detektoruztvērēju, vai savu parasto detektoruztvērēju pārveidot detektoruztvērējā, ar kuru iespējama tāluztvēšana skaļrunī (protams, arī — telefonā).



Ī S I E VIĻŅI

~~~~~



## Īsvīļņu kustība Polijā un I. Polijas īsvīļņu kongress.

J. Fridrichsons.

Mūsu līdzstrādnieks J. Fridrichsons patlabān studiju nolūkos atrodās Varšavā. Šī rakstā sniedzam viņa ziņojumu par īso vilņu jautājumu Polijā.

Sakarā ar nupat noturēto I. Polijas īsvīļņu amatieru kongresu, gribu nedaudz vārdos vispirms iepazīstināt mūsu god. lasītājus ar īsvīļņu kustības apstākļiem Polijā.

Polija pieder pie tām „laimīgām“ valstīm, kur īsvīļņu radioamatieriem no valdības pusē netiek likti visādi šķēršļi un kavējumi, kā tas ir daudzās citās valstīs un par nožēlošanu arī pie mums. Un tas taču ir tiri loģiski, pie tagadējiem apstākļiem un stingrās amatieru-raidītāju disciplīnas par iedomātiem traucējumiem, ar kuriem parasti aizbildinās noteicošās iestādes un personas, nevar būt ne runas, taisni otrādi — valsts var pat daudzējādā ziņā no šīs kustības profitēt.

To pilnīgi izpratusi Polijas valdība un tādēļ bez lielām grūtībām katrs, kas ir pievārdājis vajadzīgās spējas un zināšanas, var dabūt no Pasta un Telegrafa Ministrijas atlauju uzturēt raidītāju. Par stacijas solidaritāti un noteikumu izpildīšanu atbild pats stacijas īpašnieks un arī biedrība, kurā tas sastāv, jo visi īsvīļņu amatieri, kā raidītāji tā arī vienkāršie „klausītāji“ ir biedri dažādās īsvīļņu biedrībās, kurās pagaidam Polijā ir veselas četras (Varšavas raidoraidamatieru klubs, Poznaņas raidamatieru klubs, Lvovas īsvīļņu amatieru klubs un Vil-

nas īsvīļņu amatieru klubs). Katrā no šīm biedrībām caurmērā ir pāri par simts biedriem, tā tad no tā vien jau var spriest, ka īsvīļņu kustība Polijā ir samērā stipri izplātīta. Protams, ne jau visiem biedriem ir raidītāji, tādu varbūt ir tikai ap 20, bet arī tas jau ir liels skaits. Kas attiecas uz šiem raidītājiem, tad tie nu ir dažnedažādi — sākot no vienkāršākā Hartley'a oscilātora un beidzot ar moderniem raidītājiem ar kvarca kristalu. (Tādu Polijā, cik man zināms, ir 2.)

Protams, ja jau ir tik daudz raidītāju, tad arī ir ļoti cieši sakari ar pārējo zemju amatieriem, tā par 1929. gadu saņemts gan drīz 25.000 QSL kartiņu un vēl lielāks skaits nosūtīts. Viena pati stacija SP3AR (Lvovā) nosūtījusi 1053 kartiņas.

Ciešs sakars ar īsvīļņu amatieru organizācijām ir arī dažām armijas dalām — radiotelegrāfa pulkam, sakaru pulkam un t. t. Armijas vadība nebaidās no īsvīļņu amatiera, bet gan zin, ka vajadzības gadījumā viņa amatieru organizācijas atradīs dzīvu atbalstu.

Visas jau minētās organizācijas saistās savā starpā, nupat nodibinātā Polijas īsvīļņu savienībā, kurā bez tam kā biedrs ieiet Polijas Radiotechniskais Institūts. Savienības mērķis ir pārraudzīt, sekmēt un attīstīt Polijā īsvīļņu kustību, uzturēt dzīvus sakarus ar ārzemju īsvīļniekiem un t. t. Par bie-

driem, bez jau minētām organizācijām, var arī būt atsevišķi īsvīļņu amatieri un vispār personas, kas ieinteresētas šīnī kustībā. Vismaz reizi gadā sanāk pilna biedru sapulce, kurā tiek apspriesti visi tekošie jautājumi visos valsts mērogos.

Kā pirmā šāda sapulce uzskatāms nupat notikušais I. Polijas īsvīļņu amatieru kongress, Varšavā (22—24. febr.), kurā arī minētā savienība tika nodibināta. Kongressā kā delegāti no visām īsvīļņu biedrībām un Radio-techniskā Institūta piedalījās apm. 120 cilvēku, neskaitot daudzos viesus un interesentus no ārpusstāvošām aprindām. Kongress ilga trīs dienas un tāni tika pārrunāti daudzi svarīgi jautājumi attiecībā uz īsvīļņu darba regulēšanu, amatieru sagatavošanu militāram radiotelegrāfijas dienestam un t. t. Bez tam tika nolasiti daudzi interesanti referāti, no kuriem varētu minēt prof. Sokolovca (Radiotechniskā Institūta vicedirektors) par īsvīļņu radiosatiksmi (Institūts, kurš galvenām kārtām kalpo ar-

mijas vajadzībām, izved interesantus un sistemātiskus pētījumus par radiovilņu izplatīšanos, un varbūt kādā no nākošiem mūsu žurnāla numuriem, būs iespējams dot šī un arī citu šeit minēto priekšnesumu atreferējumus) un referātus par īsvīļņu raidlampām un raidītāju strāvas avotiem.

Redzot tik rosīgu kustību īsvīļņu laukā pie mūsu tuviem kaimiņiem, jānopūšas un jājautā — „kad atnāks latviešiem tie laiki, ko citas tautas tagad redz.“ Mūsu žurnālā jau palicis par paradumu katru rakstu par īsvīļiem noslēgt ar tādu vai līdzīgu teiku-mu, tāpat kā senās Romaš senators Katons katru savu runu noslēdza ar vārdiem „Cae-terum censeo, Carthaginem esse delenda“ („Bez tam domāju, ka Kartaga jāizposta“). Katons ar savu neatlaidību panāca savu — Kartaga tika izpostīta. Varbūt, ka arī kādreiz mūsu noteicošo iestāžu aizsprendumi sabruks un īsvīļņu amatieris arī pie mums varēs brīvi strādāt. Lai Dievs dod!

## Patreizējais stāvoklis Latvijas īsvīļņu frontē.

Š. g. 28. februarī Rīgas 5. iecirkņa miertiesā iztiesāja Pasta un telegrafa departamenta sūdzību pret T. Lapiņu par īsvīļņu raidītāja turēšanu un raidīšanu ar viņu. Apsūdzības rakstā minēts, ka izdarot kratišanu T. Lapiņa dzīvoklī, pie viņa atrasts radio aparāts, kuru P. T. D. uzskatot par īsvīļņu raidītāju, Morza atslēga ar relē, siltuma ampērmetrs, tīkla aparāts anodstrāvai, spēcīgāka pastiprinātāja lampa, īsvīļņu spoles un dažas QSL kartījas no ārzemēm. Pie kratišanas visas šīs lietas atrastas T. Lapiņa dzīvoklī, par ko tad arī sastādīts akts. Pēc neilga laika P. T. D. darbinieki atnākuši šīs lietas arestēt. P. T. D. prasības tiesā uzturēja P. T. D. darbinieks Skroders. Viņš konstatē, ka no T. Lapiņa puses esot izdarīts pārkāpums pret 1923. g. likumu par radiostaciju ierīkošanu. Kā liecinieki no P.T.D. puses uzstājās P.T.D. techniķis Bramanis un kontroliers Zars. Viņu liecības gan ļoti nenoteiktas. Uz jautājumu, vai ir kāda starpība starp īsvīļņu uztvērēju un raidītāju, liecinieks Bramanis atbild, ka starpība ir maza. Uz apsūdzētā jautājumu lieciniekam, vai viņš ir pārbaudījis, vai ar pie Lapiņa atrasto aparātu var

raidīt, Bramanis atbild, ka tas neesot mē-ģināts. Tālāk no liecinieku liecībām izrādās, ka Morza atslēga un relē nemaz nav bijuši pieslēgti pie P. T. D. domātā raidītāja. Tāpat arī citi vadi nav bijuši saslēgti.

Neskatoties uz to, tomēr Skroders at-rada, ka pārkāpums pret 1923. g. likumu esot pierādīts. Starp citu viens no viņa svarīgākiem argumentiem bija tas, ka pie apsūdzētā atrastas QSL kartījas. Kā laikam visiem mūsū īsvīļniekiem zināms, Latvijā nav organizācijas, kas izpildītu īsvīļņu centra pienākumus, kā tas ir citās valstīs. Savā laikā šīs funkcijas pildīja Latvijas radio biedrības īsvīļņu sekcija. Tagad šīs sekcijas darbība apstājusies un Lapiņš, kā vecs īsvīļņu amatieris bija šo darbu uzņēmies personīgi. Skroders, pavism sagrozīdams lietas faktisko pusi, stāsta, ka QSL kartīju izdalīšanas funkcijas varot izpildīt tikai kāda organizācija un uzskata Lapiņa rīcību gandrīz vai par likuma pārkāpšanu. (Tādu likumu taču Latvijā nemaz nav!) Še-jāpiezīmē, ka visas pasaules īsvīļņu amatieru organizācijas ir taču pilnīgi privātas un, ja Latvijā tādu organizāciju vēl nav, tad tamdēļ taču dažiem amatieriem, kas nodar-

bojas ar ūso viļņu uztveršanu, nevar liegt pilnīgi privāti uzticēt kādam kārtot viļņu privāto korespondenci, jo QSL kartiņa taču ir tikai tāda pat pastkarte kā kura katra parastā. No P. T. D. puses Skroders pieprasīja apsūdzēto sodit ar 300 latu lielu naudas sodu un visu pie viņa atrasto mantu konfiscēšanu par labu P. T. D.

Apsūdzētā prasību — izsaukt neieinteresētu lietpratēju — tiesa noraida.

Tiesas spriedums — uzlikt apsūdzētam 200 latu naudas sodu un konfiscēt P. T. D. pieprasītos radio piederumus.

Radioamatieri, no šī raksta Jums būs mācīties, ko Latvijā nedrīkst mājās turēt, lai nerastos sarežģījumi ar P. T. D. Par konfiscējamām tā tad tiek uzskatītas šādas radio lietas: specīgākas pastiprinātāja lampas, īsvīļu spoles (spoles ar mazu tinumu skaitu), radio aparāti, kas itkā izskatās pēc raidītāja, parastie 180—200 voltu tīkla anodstrāvas taisnotāji, siltuma mērojamie instrumenti, Morza atslēga u. t. t. Drīz varam sagaidīt, ka cīnkita kristaldetektors arī tiks pievienots šim sarakstam, nemaz jau nerūnājot par „lācīti“, jo ar to taču visi, kas tik grib var „rajdīt“.

Kamēr citur īsvīļu amatieris valsts dzīvē ieņem arvienu stabilāku stāvokli un sastopīno radiolietas vadošām personām vislielāko pretimnākšanu, pie mums tas ir gluži otrādi.

Jau tas vien, ka tagad 1930. gadā ir vēl spēkā 1923. gadā izdotie likumi par radio iekārtu, liek drusku padomāt. Ko mēs saņītu, ja civilās vai krimināllietās mums būtu tagad kādi 1800. gada likumi? No 1923. gada līdz 1930. gadam radio lieta taču ir ārkārtīgi progresējusi. 1923. gadā privātām personām nebija taču brīv arī uztvert. Neskatos uz dažu P. T. D. atbildīgo darbinieku sīvo pretošanos, dzive šos 1923. gada likumus par uztveršanu piespieda grozīt un arvienu pieaugašais radiofona abonentu skaits rāda, ka brīvā uztveršana mums ir netikai vajadzīga, bet pat nepieciešama. Šīs P. T. D. atbildīgās personas, kurām taisni vajadzēja rūpēties par to, lai radio lietas mūsu valstī atrudītu vislielāko pielietošanu, 1925. gadā, kad izstrādāja radiofona lietoša-

nas noteikumus, loti skaisti deklarēja savu stāvokli attiecībā pret radiofonu ar vārdiem: „jā, tur kautkur kautkas kautkā kautko par to domā un spriedelē, bet tur jau nekas neiznāks“.

Beidzot tomēr P. T. D. bija jāpiekāpjās un jādod radiofons. Gan pirmie radiofona noteikumi bija diezgan drakoniski attiecībā pret tā laika „abonentiem“, kam nebija tiesības pieskārties sava uztvērēja iekšienei. Tomēr drīz vien izrādījās, ka P. T. D. bāžas ir bijušas pilnīgi veltas. Tagad taču visi mūsu 30 000 radiofona abonenti var brīvi būvēt un pārbūvēt savus aparātus kā grib un tomēr „gaiss“ nemaz nav palicis sliktāks.

Tagad, jau labu laiku, gan atsevišķas privātas personas, gan visu mūsu radioorganizāciju apvienība „Latvijas radio savienība“ ir griezušās pie P. T. D., lai taču vienreiz noskaidro īsvīļu raidīšanas jautājumu. Starp citu pašā pēdējā laikā „Latvijas radio savienība“ griezusies pie P. T. D. ar iesniegumu sasaukt visu šīnī lietā ieinteresēto iestāžu pārstāvju apspriedi. Uz šo iesniegumu P. T. D. nav pat atradis par ie-spējamu pieklājīgā formā aizrādīt, kamēlē pēc P. T. D. domām šāda apspriede nav vēlama. Domājams tomēr, ka ilgi šāds stāvoklis nevar turpināties, jo sabiedrības, lai arī šaurās radio sabiedrības, sašutums par šādu vadošo radiolietas noteicēju rīcību paliek arvienu lielāks. Raksta sākumā minētam Lapīnam pienākuši daudzi līdzjūtības apliecinājumi no mūsu īsvīļu amatieriem un pat ziedojuumi soda naudas nomaksai. Tā tad nav domājams, ka ar P. T. D. represijām pret īsvīļu amatieriem būs kas panākts. Še vienīgais līdzeklis ir lietpratīgs likums par īsvīļu raidamatieri.

Sākot ar šo numuru „RA“ īsvīļu nodalījā dos rakstus par stāvokli mūsu īsvīļu frontē, lai rādītu plašākai sabiedrībai, kādas tās lietas īstenībā ir. Līdz ar to „RA“ grib arī no savas puses pielikt visas pūles, lai atrastu ceļus, kā piespiest P. T. D. atlaut amatieri īsvīļu raidītāju lietošanu, jo no tā labumus varēs iegūt ne tikai amatieri vien, bet arī valsts. Tiem, kam tuva ir radio lieta Latvijā, tagad ir jācīnās par brīvu Latvijas īsvīļu raidamatieri.

R. S.



## Vai varam jau sākt domāt par aparātu būvi televizijai?

Zem šāda virsraksta mēs ievadījām televizijas nodoļu mūsu žurnāla pirmā numurā (Nr. 1, 1929.). Toreiz iztirzājot patreizējos paliglīdzekļus un arī pašas televizijas stāvokli, gribot negribot bija jānāk pie slēdziena, ka domāt par aparātu būvi televizijai ir vēl par agru un ja arī tādu aparātu uzsbūvētu, tam nebūtu nekādas praktiskas nozīmes, jo toreiz vēl tuvumā nebija neviena raidītāja kas arī tikai mēģinājumu veidā raidītu televiziju.

Kaut arī no tā laika ir pagājuši tikai 5 mēneši, tomēr šis laika sprīdis ir pietiekoši ilgs, lai televizijas nozarē daudz kas spētu mainīties — un jāsaka, ka arī tiešām daudz kas ir mainījies.

Tādēļ, lai mēs būtu arvien lietas kursā, mums tagad ir atkal jāatgriežas pie jau minētā jautajuma un jānoskaidro, vai tagad atbilde jau nebūs citāda.

Vispirms apstāsimies pie raidītājiem. Patreiz jau Eiropā ir veseli divi raidītāji, kuri puslīdz regulāri raida televiziju. Tie ir Berline un Londona. Protams, arī vēl tagad par stingri regulāru programmu vēl nevar būt runas, arī šis transmisijas uzskatāmas tikai par mēģinājumiem, kā to noteikti uzsver un aizrāda minēto staciju vadība. Lai nu kā, tomēr raidīšana notiek (Berline raida uz 418 m viļņa (716 kc) višās darbdienās no 9.00—10.00 un no 13.00—13.30, pie kam pēcpusdienas pusstunda notiek arvien regulāri. Londonas jaunais raidītājs — Brookmans Park, izved Bairda Televizijas sabiedrības mēģinājumus uz 356,3 m viļņa (842 kc), visas darbdienas, izņemot sestdienu no 12.00 līdz 12.30. Sestdienās raidīšana notiek no 1.00—1.30), un

tas ir galvenais. Bez tam liels solis pie raidīšanas ir sperts uz priekšu normēšanas ziņā. Līdz šim nebija nekādu saistošu noteikumu par bilžu punktu skaitu, bilžu liebumu un tā tālāk. Tagad turpretim ievesta noteikta norma, kā raidītājiem, tā uztvērējiem, kas it sevišķi stiprā mērā atvieglo uztvērēju būvi. Pēc šīs normas pārraidāmā bilde tiek sadalīta 30 horizontālās strīpās, pie kam bildes augstums attiecas pret platumu kā 3:4. Tā kā vienā sekundē pārraidāmo bilžu skaits ir noteikts uz 12,5, tad iznāk, ka bilžu punktu frekvence un līdz ar to raidītāja frekvenču josla ir  $30 \cdot 40 \cdot 12,5 = 15000 = 15$  kc. Tā tad redzam, ka jau te ir pārkāpta 9 kc robeža, kāda ir noteikta tagadējiem radiofona raidītājiem un tā tad uz augšu iet, lai dabūtu lielāku bilžu punktu skaitu un līdz ar to bilžu labāku kvalitāti, nekādā ziņā vairs nevar. Un izrādās, ka arī 1200 bilžu punkti pilnīgi pietiek, bilde ir pietiekoši laba, daudz labāka kā parastā autotipija, ar tik pat lielu punktu skaitu, jo te mums mainās pašu punktu gaismas intensitāte, kurpretim pie autotipijas gaismas nokrāsas panaktas ar lielākiem vai mazākiem vienādi tumšiem punktiem, kas protams nevar dot tik labu kopiespaudu.

Vēl par raidītājiem runājot, būtu varbūt interesanti pajautāt, ko tad īsti viņi dod — ar citiem vārdiem sakot — ko mēs īsti varam sagaidīt dabūt redzēt. Te nu jāsaka, lieta ir vēl diezgan bēdīga. Entuziasti, kuri varbūt sagaida redzēt veselas operas un futbola sacīkstes, lai labāk tālāk nelasa, cītādi var gadīties, ka viņiem pāriet visa patika un uzticība uz televiziju. Pagaidām vēl ir jāapmierinās ar ļoti maz, var pār-

raidīt vienīgi ļoti mazus laukumus, piem. cilvēka ķermeņa daļas, raksturīgākās ku-stības, vaibstus un t. t. Labākus rezultātus jau var sasniegt, ja nepārraida dzīvu priekš-metu attēlus, bet gan kinofilmu bildes. Tā-dēl arī domājams, ka daudz ātrāki mēs pie-dzīvosim kinodramu pārraidīšanu, nekā īstu reālu notikumu televiziju.

Tagad nu pāriesim uz mūsu tiešo tematu par uztvērējiem. Pašā uztvērēja konstrukcijā pa šo laiku nekas nav mainījies, nekādi jauni principi nav atrasti, tāpat kā agrāk, šāda uztvērēja būvei ir vajadzīgs motors ar Nipkova ripu un neonā lampa. Starpība tikai tagad tā, ka šīs sastāvdaļas tagad jau daudz vieglāki dabūjamas un arī ir jau daudz vairāk piedzīvojumu amatieru aprindās, kā tās pagatavot pašam. Paša aparāta sabūve jau nav grūta, varētu pat teikt ka tā ir daudz vieglāka kā puslīdz laba

radioparāta būve, protams, ja rīkojas ar pietiekoshi lielu uzmanību.

Bez paša televizijas aparāta protams vajadzīgs labs pastiprinātājs, kas pilnīgi vienmērīgi pastiprina 15 kc joslu, jo pie nievienmērīgas pastiprināšanas bilde būs kropļota un neskaidra.

Galu galā tā tad atbildot tieši uz virsraksta jautājumu, jāsaka, ka nemot vērā patreizējo stāvokli, iespaids ir tāds, ka televizija sāk jau ievirzīties pamazām arvien vairāk un vairāk praktiskās sliedēs un tā-dēl ir vērts jau sākt domāt par aparātu būvi arī pie mums, jo ar Berlīnes raidītāju jau varam, kamēr nav vēl tuvāka, apmierinā-ties. Un lai no šīs domāšanas cik vien ātrāk pārietu uz darīšanu, mūsu žurnāla nākošā numurā sniegsim vienkārša televizijas uztvērēja sīku aprakstu — kam drošs prāts lai izmēģina laimi šīnī jaunā daudzsološa nozarē!

J. F.

## Pērk:

JAUNSAIMNIECĪBAS  
VECSAIMNIECĪBAS  
GRUNTSGABALUS  
VASARNĪCAS  
TIRDZNIECĪBAS UN  
RŪPN. UZNĒMUMUS  
NAMUS RĪGĀ

Piedāvājumus adresēt:

STARPTAUTISKA PRIEKŠ-STĀVNICĪBU UN GENE-RĀLPRIEKŠSTĀVNICĪBU CENTRĀLE

„LLOIDS“

RĪGĀ, KRĀMU IELĀ 4 (pie Rātslauk.).

PASTKASTE 381.

TĀLRUNIS 31312.

## Pārdod:

Jaunsaimniecības  
Vecsaimniecības  
Gruntgabalus  
Vasarnīcas  
Vairākas ūdensdzirnavas  
Namus Rīgā un Liepājā

Tuvākas ziņas


Starptautiskā priekšstāvnicību  
un ģeneralpriekšstāvnicību  
centrāle

„LLOIDS“

RĪGĀ,  
KRĀMU IELĀ 4 (pie Rātslauk.).

Pastkaste 381.

Tālrunis 31312.

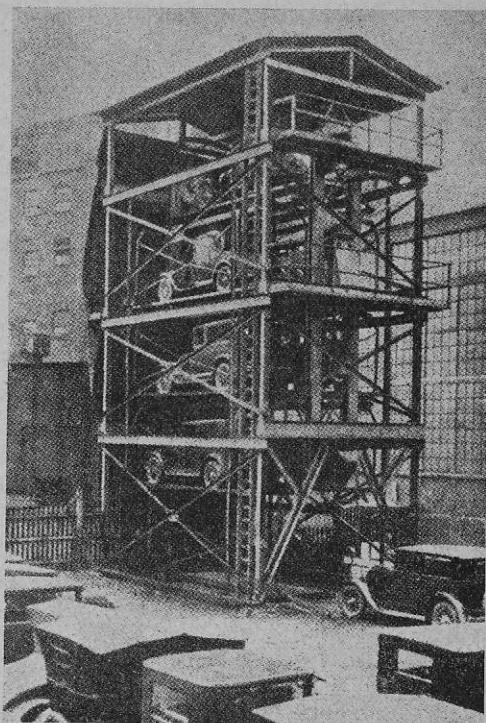


A u g š ā p a k r e i s i:  
Dzelzkonstrukcija kalnu ceļa būvē.



A u g š ā p a l a b i:  
Moderna automobiļu  
garaža. Auto uzbrauc  
uz platformas, tiek pacelts  
vienu stāvu augstāk,  
dodot vietu nākošam u. t. t.

P a k r e i s i:  
Jaunais okeana milzēnis  
„Eiropa“ 51.000  
brutto tonnas.

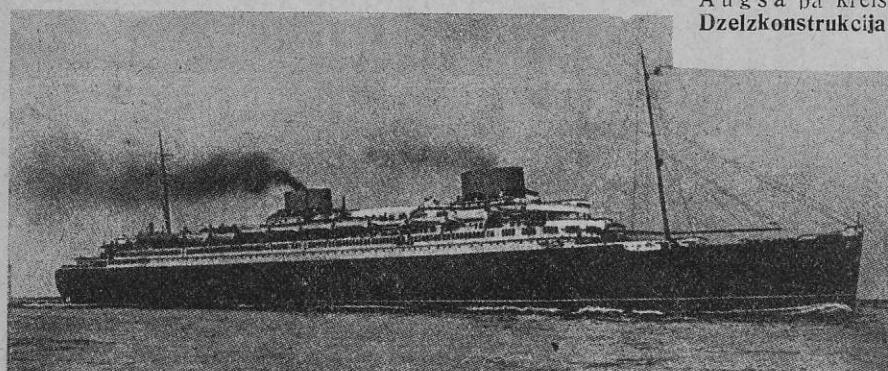A p a k š ā:  
„Eiropas“ dzen-  
skrūves.




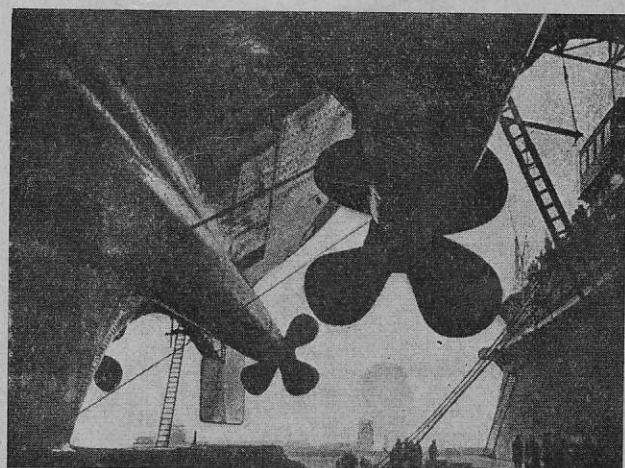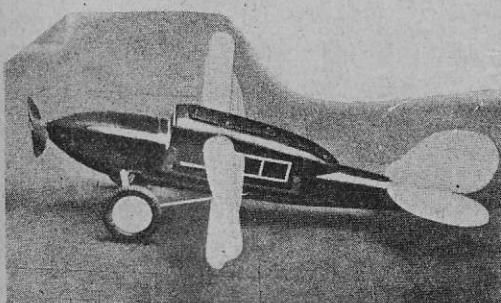A p a k š ā:  
Aeroplana modelis ar rotējošiem cilindriem  
spārnu vietā. Sagaida, ka šādi cilindri dos  
4 reiz lelāku celtspēju kā spārni.





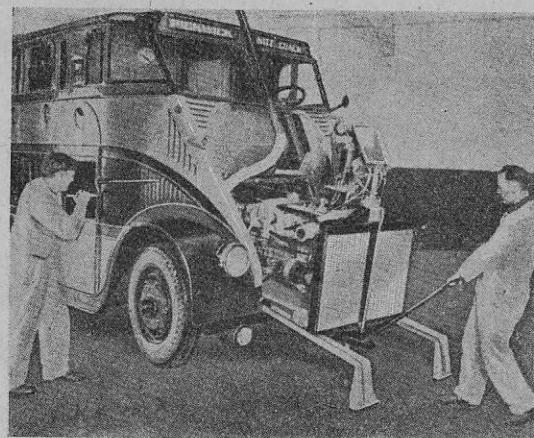Kā strādā cīglu radiofona režisori: Londonas stacijas „izlidzinātājs“. Priekšā - stacijas inženieris atzīmē kontroles rezultātus. Tālāk otrs darbinieks ar mūzikas partitūru regulē priekšpastiprinātāju.



Autobuss ar pārmainīamu motoru.




Režisori „maisīšanas“ telpā. Šīnis telpās tiek „salikti kopā“ dažādās telpās uztvertie priekšnesumi un pēc vajadzības pastiprināti vai apslāpēti.

A p a k š ā:

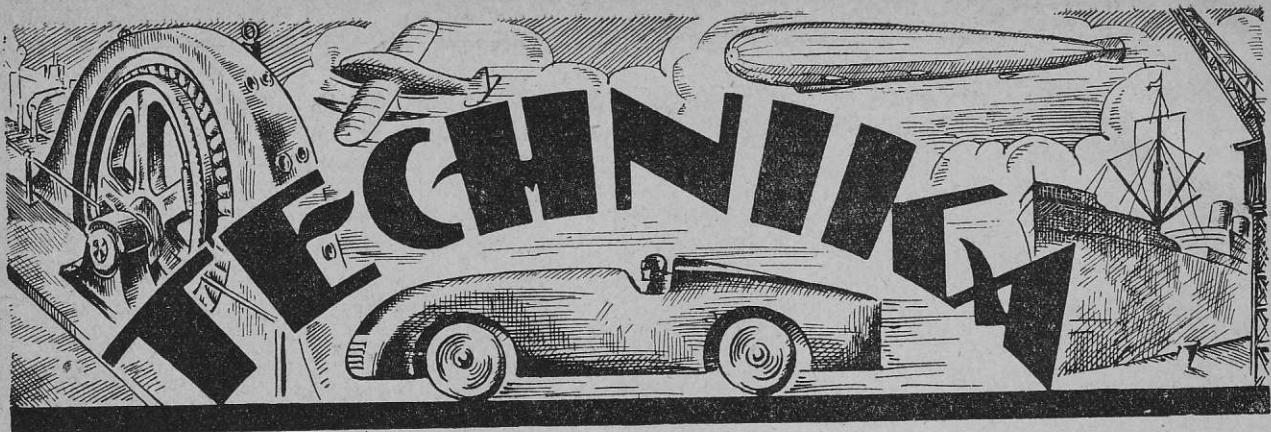Ūdensvada caurules bojājums Brodvejā. Ūdens izšķēcas 6 stāvu mājas augstumā.





## Automatiskās spēka stacijas.

Arvien biežāki un biežāki mūsu dienu technikā nākas sastapties ar vārdiem „automats“ un „automatisks“. Kamēr gadus desmit atpakaļ mēs varbūt pazinām „automatu“, kurā iemetot zināmu naudas gabalu katrs varēja dabūt šokolades gabaliņu, tagad jau pazīstam daudzas dažādas, daudz svarīgākas ierīces, no kurām lai tikai minām automatiskās telefona stacijas, automatiskās pārmijas ierīces uz dzelzceļiem un t. t. Technika ir spraudusi sev par mērķi kur vien iespējams cilvēka darbu atvietot ar mechaniskām ierīcēm, jo tādā kārtā var daudzkārtīgi pacelt visas ierīces lietderību, izmantot to daudz pilnīgāki. Lai ņemam par piemēru mūsu Rīgas automatisko telefona centrali: es domāju ka neviens (izņemot vārbūt vecās centrales telefonistes) neapstrīdēs ka tagadējais telefons ir daudz ērtaks un vienkāršāks kā agrākais manualais.

Automatiskās ierīces var teikt pilnīgi izslēdz apkalpošanas klūdas, kurās arvien un pat loti bieži nāk priekšā pie apkalpošanas ar cilvēku personālu, bez tam labi skolots personāls prasa arī lielus atalgojumus, vajadzīgas lielākas telpas, kurām jāpilda sanitari priekšraksti un t. t. Tas viss atkrīt pie automatiskās apkalpošanas.

Tādēļ arī, kā jau teikts, patreiz visās technikās nozarēs mēģina izvest automatizāciju — atsvabināties no dārgā, un nepilnīgā cilvēka darba spēka.

Tā starp citu, un var teikt ar diezgan lielām sekmēm, ir mēģināts izvest automatizāciju elektriskās spēka stacijās — tas ir uzbūvēt spēka stacijas, kurām nevajadzētu nemaz personāla, kurās turbines un dinamo vajadzīgā laikā sāktu darboties pašas, iere-

gulētos uz vajadzīgo apgriezienu skaitu un atkal kad vajadzīgs apstātos.


Tādā kārtā stacija varētu iekārtoties daudz mazākās telpās, viņa varētu atrasties gluži nehigieniskās vietās un bez šaubām ekspluatācijas izdevumi būtu krieti mazāki. Pagaidam vēl šādu pilnīgi automātisku spēka staciju skaits nav liels, jo vēl nav visā pilnībā izstrādātas vajadzīgās automātu aparātūras. Loti interesanta ir viena šāda



Zim. 1.

automātiska spēka stacija Higashiyama, Japānā (1. zīm.). Spēka stacija ir savienota ar galveno centrāli, no kurās ar vienu kloķa pagriezienu var likt darboties visai spēka stacijas automātikai. Tādā gadījienā vispirms atveras pie turbines ierīcotās durvis (2. zīm.), ūdens sāk plūst turbine, tā sāk griezties un griež arī viņai pievienoto sincrongenerātoru. Kad turbines apgriezienu skaits ir sasniedzis vajadzīgo lielumu, generātors automātiski tiek pieslēgts tīklam un stacija ir darbā. Ja darbā rodas kaut kādi traucējumi vai bojājumi generātors atkal

automātiski tiek atvienots no tīkla, ūdens durvis aiztaisās un stacija pārtrauc darbu. Ja traucējumi ir pārejošas dabas (mazs ūdens spiediens, pārāk liels strāvas patēriņš īsu laiku un t. t.) pēc zināma laika (5—30 min.) stacija atkal uzsāk darbu. Pie bīstamiem bojājumiem, turpretim, stacija pārtrauc darbu līdz no centrāles ierodas remonta personāls. Zīm. 3. un 4. rāda Higashiyamas stacijas turbīni un generātoru un

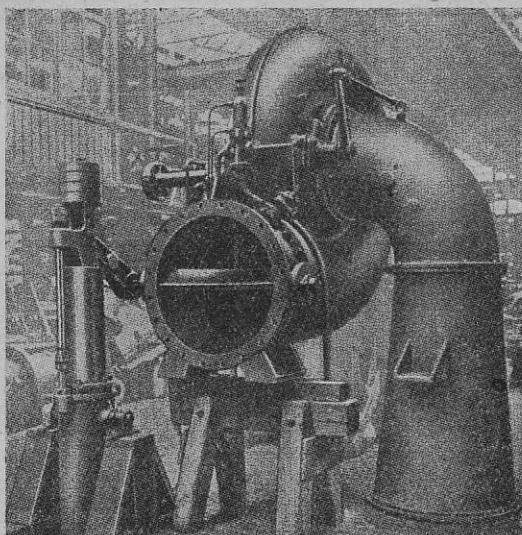


Zīm. 2.

kontroles dēli. Pēdējā abi kreisie iedalījumi satur automātikas aparātu, labajos iedalījumos, turpretim, ir regulēšanas ierīces, lai vajadzības gadījumā varētu arī staciju apkalpot ar cilvēku personālu.

Daudz izplatītākas, vismaz pagaidām, ir tā sauc. pusautomātiskās stacijas, pie kuru rām vai nu visu atsevišķo darbību pavēles tiek noraidītas uz staciju no tālāk atrodošās centrāles, vai arī kur dažas darbības (kompliētākās) izdara personāls un pašas mašīnas automātiski iereģulejas uz vajadzīgo ātrumu un var tikt atstātas bez uzraudzības.


Jādomā, ka šādas pusautomātiskās stacijas ir tikai pagaidu pāreja uz pilnīgi automātiskām, jo arī pusautomātiskās ir vajadzīgs

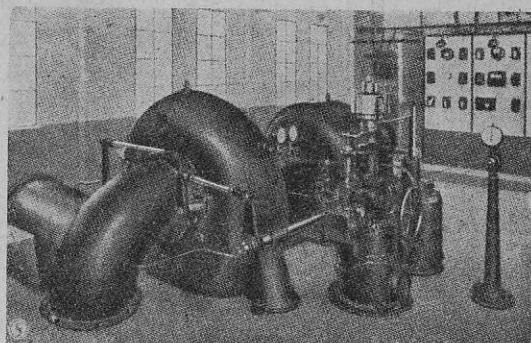

Zīm. 3.

personāls, var nākt arī priekšā klūdas, kaut gan arī mazākā mērā.

Tas ar laiku pazudīs, kad technika būs atradusi pietiekoši labas ierīces un dos vietu pilnīgi automātiskām stacijām. Protams,

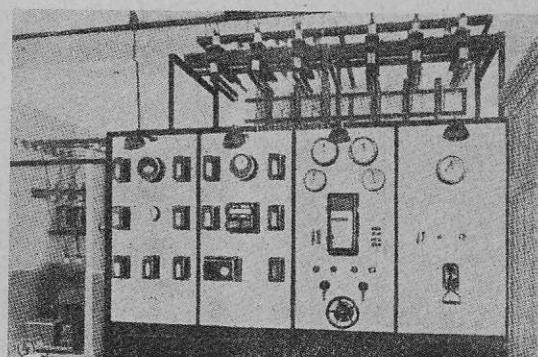

Zīm. 4.

automātiskās stacijas, nemot vērā viņu lielāko uzbūves izmaksu, būvēs tikai no sākuma tur, kur uz to spiež telpas un vietas apstākļi, tā kā būtu nevietā bailes, ka cilvēka darba spēks galīgi zaudēs savu vērtību.

P. J. F.

## Kungu drēbnieks GEORGS DICMANS

Dipl Berlinē.


Rīgā, Gertrudes ielā 63.

Plaša iekšzemju un angļu drānu izvēle.

Cenas nav augstas

## Saules enerģijas izmantošana.

Loti bieži tiek izteiktas bažas, ka drīz uz zemes mums pietrūks kurināmo vielu, jo mūsu vienīgie enerģijas avoti krājumi ak-

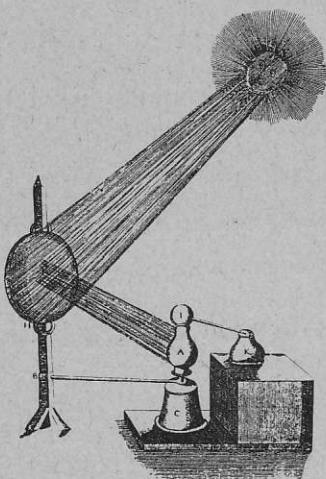

Zīm. 1.

Viduslaiku saules motora projekts.


menogle, mineralēļas un meži — taču kād-reiz izsīks. Pirmie divi taču ir zemes klēpi tikai zināmā noteiktā daudzumā, kurš arvien pamazinās, un pēdējais pie tagadējā milzīgā patēriņa nevar tik ātri ataugt un arī tā tad pamazinās.

Lai arī šis moments, kad minētie enerģijas avoti izsīks, vēl atrodas tālā nākotnē, tomēr nav slīkti jau tagad sākt lūkoties pēc kāda cita enerģijas avota, jo kad tas pienāks, būs jau par vēlu, visa mūsu dzīve apstāsies un zeme pārvērtīsies par tukšu ne-apdzīvotu planetu, kura mierīgi turpinās riņķot pa plašo debess telpu — tikai bez mums!

Jau no seniem laikiem zinātnieku prātus ir saistījis jautājums par neizsīkstoša enerģijas avota atrašanu un tāds arī tiešām nav ilgi jāmeklē — tā ir mūsu saule. Saule sūta uz zemi milzigu enerģiju, bet tikai par nelaimi līdz šai baltais dienai mēs pienācīgi un pietiekoši nemākam to uztīvert. Var viegli aprēķināt, ka saule vienā dienā dod zemei energiju, kura pietiktu lai veselas 100 dienas segtu visas pasaules enerģijas patēriņu. Vidējā lieluma plavas virsma saņem cnergiju, kas pilnīgi pietiktu lielpilsētas apgādāšanai ar siltumu, gaismu un spēku!

Bet šī neaptveramā enerģija aiziet zdumā, mēs, neskatoties uz mūsu technikas augsto attīstības pakāpi, nespējam to uztīvert un izlietot ikdienišķām vajadzībām. Ar to nav teikts, ka šī virzienā nekas nav darīts, taisni otrādi, iau sākot no viduslaikiem, ir uzstādīti visādi projekti saules enerģijas izmantošanai, konstruēti daudzi un dažādi „saules motori“, bet ar nekādiem, vai arī loti maziem praktiskiem panākumiem.

Kairo (Egiptē) un Pasadenā (Savienotās Valstīs, Kalifornijā), pat regulāri strādā divi tādi „saules motori“, kuri principā sastāv no liela spoguļa, kas salasa saules starus un met tos uz nomēnotu (lai nebūtu refleksija un visi saules stari absorbētos) metala katlu ar ūdeni. Iztvaikojošais ūdens parastā kārtā tad dzen tvaika turbīni. Bet šo motoru lietderības koeficients ir tikai 2—4%, tā tad no visas saules enerģijas, kas krit uz spoguli derīgā darbā var pārvērst tikai dažas simtās daļas. Protams, arī šīs dažas simtās daļas nebūtu smādējamas, ja tikai pati ierī-

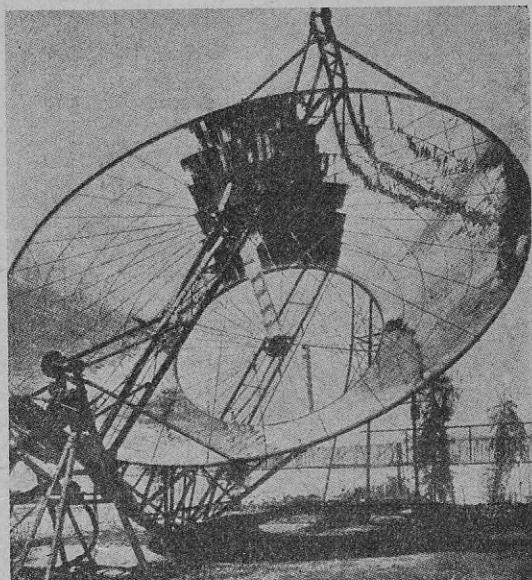

Zīm. 2.

Agrākās konstrukcijas milzu spogulis saules motoram

ce un viņas uzturēšana atmaksātos, ko līdz šim nevar teikt. Tādēļ visi mēģinājumi šī virzienā iziet tagad uz to, kā paaugstināt derīgo izmantošanas koeficientu.

No visiem daudziem konstruktori projektiem vislielako vērību varbūt pelna amerikānu fiziku, prof. Goddarda, (kuŗš lasītājiem varbūt ir jau pazīstams ar saviem starp-




Zīm. 3.

Goddard's ar sava aparāta modeļi.

planetu satiksmes raketes projektiem) projekts. Goddards liek priekšā tvaika katlu, uz kurū krīt spoguļa savāktie gaismas stari, negatavot no metala, bet, gan no caurspīdīga kvarca, jo metals, sasilstot pats atdod daudz siltuma arī nelietderīgi apkārtējam gaisam un bez tam neskatoties uz virsmas nomelnojumu, krietnu tiesu enerģijas vienkārši atstaro atpakaļ. Ja turpretim katls ir no kvarca, saules stari tam brīvi iziet cauri un absorbējas tikai katla iekšienē atrodošā ūdenī, kuŗš tādā kārtā ārkārtīgi sasilst un spēji iztvaiko. Lai arī ūdens neizklaidētu atpakaļ saules starus, Goddards liek priekšā tam piejaukt klāt siki pulverizētu dzīvsudrabu. Ūdens un dzīvsudrabu krājumu katlā atjaunojot, tad varētu panākt strauju un ilgstošu tvaika strūklu, kuŗu varētu novadīt turbinē, pēdējā dzītu dinamomašīnu. Dinamo doto strāvu varētu izlietot tekošām vajadzībām un brīvā laikā tā varē-

tu lādēt akumulātorus, kas segtu enerģijas patēriņu naktī un mākonainā laikā. Visa „spēka stacija“ pēc Goddarda projekta tā tad sastāvētu no nelielas mājiņas, uz kurās jumta uzstādīts 6—10 m caurmēra spogulis. Šī spoguļa fokusā novietots kvarca tvaika katls un ar to saistīta kabine ar ģenerātoru. Spogulis ar īpašu pulksteņa mechanismu tiek arvien pagriezts pret sauli. Pašā mājiņā atrodas pumpji, kas piegādā katlam ūdeni un dzīvsudrabu un akumulātoru bateriju. Kā redzams, ietaise ļoti vienkārša un pēc prof. Goddarda aprēķiniem tā spētu dot apm. 0,75 HP uz vienu kvadratmetru apspīdētā laukuma; tas ir, apm. 50% no visas saules enerģijas. Tas protams, tropu joslā, tomēr arī mūsu joslā, 6 m caurmēra spogulis varētu dot jau ap 4 HP enerģijas (3 kilovati), kas pilnīgi pietiku lielas mājas apgaismošanai.

Tas ir protams tikai projekts, bet prof. Goddards pēc šī projekta konstruējis nelielu modeli, kuŗš devis ļoti labus rezultātus. Tagad tā tad technikai atliek izvest dzīvē šo projektu un cilvēce būs atsvabināta no ba-

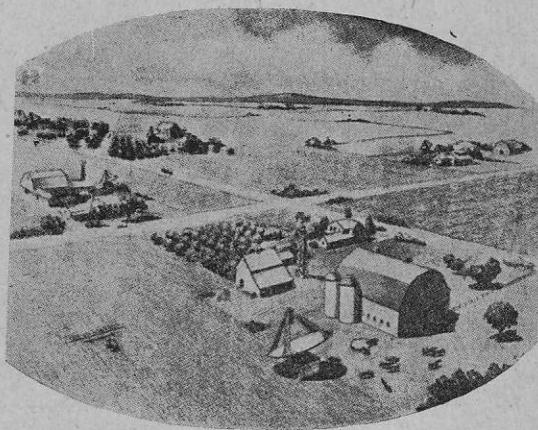

Zīm. 4.

Nākotnes lauku ainava ar Goddarda saules spēka stacijām.

žām un raizēm par enerģijas izsīkšanu. Kamēr vien saule būs pie debesīm (un tas domājams ir diezgan ilgs laiks), enerģijas mums tad būtu pārpilnam.


J. V.

# ĀRZEMĀJU ŽURNĀLI


## Dubultkonusa skaļruņa pašbūve.

(ÖRA, 1930. g. Nr. 1.)

Parasti elektromagnētiskos virsmas skaļruņus būvē ar vienu papīra konusu. Šim konusam piemīt ipašība sevišķi izcelt dažas frekvences. Līdz ar to skaņas atdarināšanas leņķim, it sevišķi lielām virsmām, ir liela nozīme priekš labas skaņas atdarināšanas. Mūsu gadījumā lielajam konusam jābūt ar pēc iespējas lielu virsmes leņķi. Šis konuss tā tad būs ļoti plakans. Mazajam konusam turpretim vislabāki ir lietot mazāku virsmes leņķi. Šis konuss tā tad iznāks ļoti līdzīgs piltuvei. Viss sacītais labi redzams zīm. 1. Sīkākus aizrādījumus grūti dot, jo daudz kas atkarāsies arī no elektromagnētiskās sistēmas konusu piestiprināšanas stienīša lieluma. Līdz ar to nonākam pie elektromagnētiskās skaņas galviņas. Viņas būve bez šaubām neatmaksajas, tāpēc viņu jāpērk gatavu (Kondensātoru amatiņi taču arī paši netaisa). Pie pirkšanas jāgriež sevišķu vērību uz to, lai mēchanisms būtu pietiekoši spēcīgs. Mūsu nolūkiem vislabāki noder radio tirgū dabūnamais četrpolīgais tīps. Izdevumi par šādu labu četrpolīgu elektromagnētisko virsmas skaļruņu galvu tad arī būs vienīgie lielākie izdevumi. Šādas galvas cena ir ap 25—30 ls. Parasti

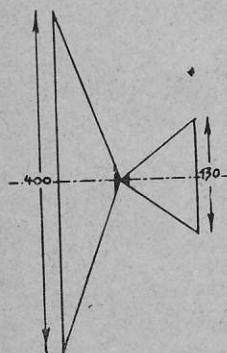


Zīm. 1.

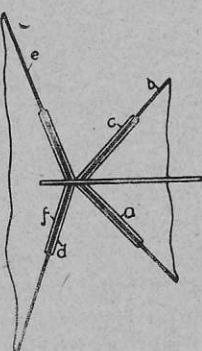


Zīm. 2.

nājums nav dabīgs. Lielie konusi sevišķi labi atdarina zemos tonus, augstos atstājot novārtā. Maziem konusiem ir pretējas ipašības — izcelt augstos tonus un vāji atskaitot zemos. Lai pēc iespējas vienmērīgi atdarinātu visus tonu skolas tonus, tā tad vajadzīgi divi konusi, viens lielāks — zemiem toniem, otrs mazāks — augstiem. Ar šādu dubultkonusu skaļruni ir iespējams dabūt tādu skaņas atdarinājumu, kādu nav parasts dzirdēt no konusu skaļruņiem. Iesāksim ar konusu izgatavošanu. Konusus izgatavojam no plānāka zīmējamā papīra. Izturības dēļ pārkājam viņu vēl ar zaponlaku. Abu konusu lielumu attiecībai jābūt kā 1:3. Lielākā konusa caurmēram jābūt vismaz 30 cm lielam, labāks tomēr ir 40 cm liels konuss. Pirma gadījumā mazā konusa šķērsgriezums tad ir 10 cm, otrā — 13 cm. Daudziem

amatieriem nebūs zināms arī tas, ka konusa virsotnes leņķim, it sevišķi lielām virsmām, ir liela nozīme priekš labas skaņas atdarināšanas. Mūsu gadījumā lielajam konusam jābūt ar pēc iespējas lielu virsmes leņķi. Šis konuss tā tad būs ļoti plakans. Mazajam konusam turpretim vislabāki ir lietot mazāku virsmes leņķi. Šis konuss tā tad iznāks ļoti līdzīgs piltuvei. Viss sacītais labi redzams zīm. 1. Sīkākus aizrādījumus grūti dot, jo daudz kas atkarāsies arī no elektromagnētiskās sistēmas konusu piestiprināšanas stienīša lieluma. Līdz ar to nonākam pie elektromagnētiskās skaņas galviņas. Viņas būve bez šaubām neatmaksajas, tāpēc viņu jāpērk gatavu (Kondensātoru amatiņi taču arī paši netaisa). Pie pirkšanas jāgriež sevišķu vērību uz to, lai mēchanisms būtu pietiekoši spēcīgs. Mūsu nolūkiem vislabāki noder radio tirgū dabūnamais četrpolīgais tīps. Izdevumi par šādu labu četrpolīgu elektromagnētisko virsmas skaļruņu galvu tad arī būs vienīgie lielākie izdevumi. Šādas galvas cena ir ap 25—30 ls. Parasti

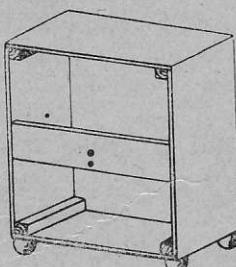


Zīm. 3.

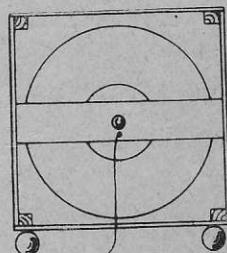


Zīm. 4.

šādai galvai ir līdzīgi divi mazi metāliski konusi membranas virsmas iestiprināšanai. Tā kā mums vajadzīgs iestiprināt divas virsmas, tad vajadzēs izgatavot četras mazos konusus. Viņus izgatavo no plāna

skārda. Membranas konusu un mazo saturkonusu piestiprināšanu pie skānas galvas stienīša, redzama zīm. 2. Papriekšu uz stienīša pielodē metāla konusu a, tad uzmauc mazāko virsmu, uz viņas nāk metāla konuss c. Viņu arī pielodē. Pēc tam pielodē konusu d, kā tas redzams zīm. ar spici uz otru pusī. Tad uzmauc lielo virsmu un pielodē arī metāla konusu f. Nu atliek vēl sabūvēt skaļruņa kasti. Visvienkāršākā kastes forma ir kvadrātiska. No apm. 10 mm bieziem dēļiem un dažām sastiprināšanas listēm uz būvē kasti pēc zīm. 3. parauga. Kastes liebums atkarīgs no membranas lieluma. Kastes vienā pusē piestiprina šķērsdēli, pie kura piestiprina skānas galvu. Cauri šim dēlim iet arī mēchanisma regulēšanas skrūve, kā tas redzams zīm. 4. un 5. No svara ir, lai

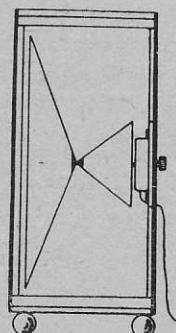

Zīm. 5.

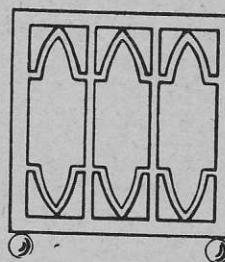

Zīm. 6.

skaļrupa mugurpuse nebūtu viscauri aizsegta ar koka sienu. Kā priekš- tā arī mugurpusi skaļrunim vislabāki pārvilkst ar plānu drēbi (gāzi). Labāka izskata dēl uz priekšējās sienas drēbes var uzzīmēt kādu zīmējumu. Tā paša iemesla dēl priekšpusēi var pārsist pāri izaigētus izgreznojumus kaut vai pēc zīm. 6. parauga. Tā dabūsim arī no ārienes glītu un lētu skaļruni.


### Vienkārša televizijas lampa.

(Funk. Nr. 8. 1930.)

Televizija arvien vairāk sāk no teorijas piegriezties praksei un domājams, ka drīz vien arī pie mums jau televizijas uztvērēju būve nebūs nekāds brīnums. Grūtības pagaidām rada tikai vajadzīgo daļu trūkums, tās reti dabūnamas un parasti arī ir loti dārgas. Tas pilnā mērā attiecināms arī uz televizijas neonlampu.

Tomēr pagaidus mērķiem, lai ievingriņatos šādu uztvērēju būvē (Vienkārša tele-

vizijas aparāta būvi aprakstīsim kādā nākošā numurā), loti labi var pagatavot televizijas lampu nō parastās, katrā veikalā dabūnamas Osram-neonlampas (1. zīm.). Lai šādu lampiņu pārveidotu televizijas vajadzībām, vispirms lampiņas skrūves ietveri iebāž uzmanīgi karstā ūdenī. Tad skārda vītnu cilindri var atņemt nost un no tā atkausēt abus pievad vadus. Zem šī cilindra stikla kājiņā ir ievietota papildpretestība, tā

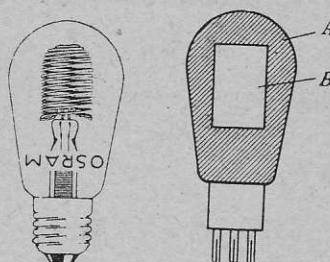

Zīm. 1

tagad nav vajadzīga un to var nemt ārā. Tad lampu iekitē vecā radiolampiņas pamatā, pievienojot abus pievadus anoda un tīkliņa tāpiņām.

Kad tas izdarīts, lampiņu no ārpuses pilnīgi pārklāj ar sudraba bronzas kārtu, atstājot tikai vienā pusē apm.  $26 \times 34$  mm lielu lodziņu. Pateicoties tam, visa lampiņas radītā gaisma tiek reflektēta lodziņā, kuļu, lai dabūtu vienmērīgu apgaismojumu, var pārklāt ar loti plānu zīda papīra kārtīpu. Zīm. 2. rāda šādu provizoriiski pagatavotu televizijas lampiņu, A ir bronzas kārta, B — lodziņš.


### Kā īsvilņu uztvērēju viegli pārvērst par raidītāju.

(Radio-Amator Polski Nr. 2. 1930.)

Ikkuru īsvilņu uztvērēju var loti viegli pārvērst par raidītāju sekošā kārtā (1. zīm.): Savienojuma vadu starp zemi un lampiņas katodu pārtrauc un ievieto tanī divas ligzdiņas A un B ( $Z_2$ ). Tāpat divas ligzdiņas pievieno pie tīkliņa bloka ( $Z_1$ ). Tad uz īpaša dēliša ( $10 \times 10$  cm) piestiprina transformatoru (1:5 līdz 1:12) ar sekundāram tinumam paraleli pieslēgtu blokkondensātoru  $C_3$  (200—1000 cm). Sekundārā tinuma galīem bez tam pievieno divus vadu galus ar banāntāpiņām ( $W_{t1}$  un  $W_{t2}$ ). Pie primārā tinuma pieslēdz 4—8 voltu baterijas minuspolu un mikrofona vai laba skaļruņa minus-

polu, bet pēdējā pluspolu savieno ar baterijas pluspolu.

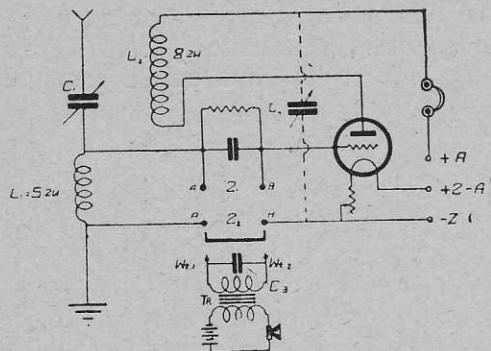Lai pārvērstu aparātu par raidītāju, jānoslēdz uz ūsu tīkliņa blokkondesātors un ligzdiņas  $Z_2$  jāievieto transformātora sekundārā tinuma tāpiņas.




Saiti regulē ar spolem  $L_1$  un  $L_2$  vai arī ieslēdzot starp saites spoli un katodu mazu maiņkondensātoru ( $C_4$ ).

### Lēts un labs tīkla anods.


(Funk. Nr. 6 1930.)

Šeit aprakstīts ļoti vienkāršs un praktisks tīkla anods, noderīgs trīs un četrlampu uztvērējiem.

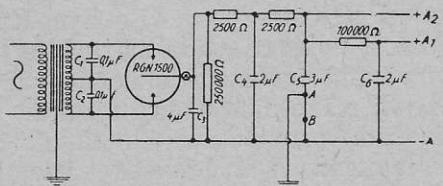

Zīm. 1.

Kā no schēmas (zīm. 1.) redzams tai-snošanai tiek izlietota cēlgāzes lampa, tā tad transformātoram īpaša sekundāra tinuma, taisnotāja lampas kvēlei, nevajaga. Transformātoram sekundāri jādod tikai

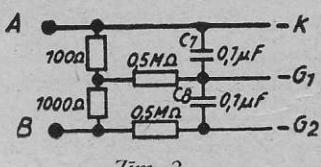

Zīm. 2.

$2 \times 220$  līdz  $2 \times 300$  volti. (Atkarībā no lietojamās lampas.)

Filtrā nav nēmti droseli, bet tikai pretestības un kondensātori, kuŗu lielumi re-

dzami no schēmas. Lai pēc izslēgšanas kondensātorus izlādētu, ievietota 250.000 omu novadpretestība. Ja ar šo pašu aparātu grib dabūt no tīkla arī tīkliņa priekšspraigumus, to var ļoti vienkārši izdarīt, ievienojot starp punktiem A un B zīm. 2. attēloto filtra kontūru. Pretestības nedrīkst nēmt parastās augstomu, bet gan īpašas konstrukcijas lielai slodzei (Polywatt vai Filos). Kondensātoriem  $C_1$  un  $C_2$  jābūt pārbaudītiem ar 1000 V,  $C_3$  ar 750 V un pārējie ar 500 V.

### Mazs superheterodins.

(Radio, Nr. 7. 1930.)

Dzirdot vārdu „superheterodins“ arvien iedomājas milzīgu aparātu, ar vismaz 7—8 lampām, bet var arī šādu aparātu ar superheterodina principu uzbūvēt ar tikai 4 lampiņām. Vienu šāda ļoti interesanta maza superheterodina schēma aprakstīta polu radio žurnālā „Radio“.


Aparāta teorētisko schēmu rāda 1. zīm. No tā redzams, ka te ir darīšana faktiski ar tropodinu, kurā pirmā lampiņa izpilda kā detektora, tā arī oscilātora lomu. Lai palīgfrekvences strāvas, kas rodās oscilātora kontūrā  $LC_2$ , neiespaidotu rāmja svārstības, rāmis pievienots cauri kondensātoram  $C_5$  spoles L viduspunktam 2 (kur spraigums ir 0) un lampiņas katodei. Rāmja svārstības nonāk netraucētas uz tīkliņa, rada anodkontūrā svārstības, kuŗas ar saites  $Lr$  palīdzību tiek pārnestas atpakaļ uz svārstību kontūru  $LC_2$  un rada tādā kārtā interferences svārstības — starpfrekvenci. Šīs starpfrekvences svārstības ar noskaņota transformātora  $C_f$ ,  $L_f$ ,  $L_s$ ,  $C$  palīdzību tiek pārnestas uz otrās — aizsargtīkliņa lampiņas tīkliņu. Te viņas tiek daudzkārtīgi pastiprinātas un nonāk trešā lampiņā, kuŗā tās iztaisno (audions) un novada uz ceturto lampiņu — zemfrekfekvences pastiprinātāju — pentodi. Pateicoties aizsargtīkliņa lampiņas un gala pentodes pielietošanai kā starpfrekvences tā arī zemfrekfekvences pastiprinājuma ir pilnīgi pietiekoši ar vienu vienīgu pakāpi. Lai skaļrunim neplūstu cauri pentodes ievērojami lielā anodlīdzstrāva, viņš cauri diviem kondensātoriem  $C_6$  pieslēgts paralēli anodkontūrā ievietotai droselei dt. Var protams arī šāda saslēguma vietā skaļruni pieslēgt caur transformātoru 1 : 1.

Atsevišķs kvēlreostāts ir tikai pirmajai

lampījai, visām pārējām ir viens kopējs reostāts.

Oscilātora kontūrs  $LC_2$  pievienots katodam caur potenciometri  $R_1$ . Lai atrastu isto punktu uz aizsargtīkliņa lampas charakteristikas, viņas tīkliņa kontūrā ievietots potenciometrs  $P$ .

$L_f$  un  $L_s$  uztin šūniņspolu veidā uz koka cilindra (25 mm diametra — 3. zīm.), kuŗu ar metala leņķiem piestiprina pie pamatdēla. Spolei  $L_f$  ir 300 tin. no 0,15 zīda izolācijas drāts, spolei  $L_s$  — 600 tin. no tādas pat drāts. Spolu platumis 10 mm — savstarpējais atstātums 20 mm. Virs koka cilindra

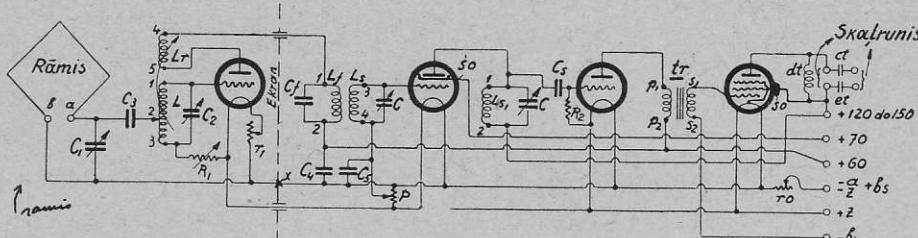

Zīm. 1.

Spoles  $L$  un  $L_r$  ir pārmaināmas cilindriskās spoles (īsiem un gariem vilnjiem), kuru pagatavošanas veids redzams no 2. zīm. Ārējā cilindra diametrs 70 mm, iekšējā — 50 mm. Vilnu gaļumiem 200—600 m spolei  $L$  uztin 60 tinumus ar atzarojumu pie 30. tinuma, no 0,5 mm resnas drāts ar kok-

ar spolēm pie pamatdēla piestiprina aluminijs vai vaļa skārda aizsargkasti, kuŗā ieilaistas divas ebonīta listites ar pieslēgām, spolu galu pievienošanai. Kastes virspuse (vākā) iestiprināts kondensātors  $C_t$ , lai viņa ass nebūtu kontaktā ar kastes skārdu.

Noskaņotā kontūra  $L_s, C$  spoli  $L_s$  uztin tādā pat kārtā kā spoles  $L_f$  un  $L_s$  — tai nemit 600 tinumus no tās pašas drāts. Viņu var piestiprināt tieši uz paša pamatdēla. Arī viņu novieto aizsargkasti ar vākā ieilaistu kondensātoru.

Atsevišķo daļu lielumi ir sekoši: (daļu kopējais sakārtojums redzams 4. zīm.).

$C_1$  un  $C_2$  — maiņkondensātori ar 500 cm kapacitāti.

$C_3$  — blokkondensātors ar 300 cm kap.  $C_4$  un  $C_5$  — blokkondensātori — 1  $\mu F$ .

$Cf$  — blokkondensātors 1000 cm.

$Cs$  — blokkondensātors 250 cm.

$C$  un  $C_t$  — vizlas maiņkondensātori 500 cm.

$tr$  — zemfrekvences transformātors 1 : 3.

$P$  — potenciometrs 600 omu.

$R_1$  — mainīma pretestība līdz 1 megomam.

$R_2$  — pretestība 2 megomi.

$r_1$  — kvēlreostāts 20 omu.

$r_0$  — kvēlreostāts 8—10 omu.

$Ct$  — blokkondensātori 2  $\mu F$ .

Lampas var lietot sekošas:


1. Philips A 415, Telefunken RE 084

2. Philips A 442.


3. Philips A 409, Telefunken RE 074

4. Philips B 443.

vai arī attiecīgus citu firmu tipus.

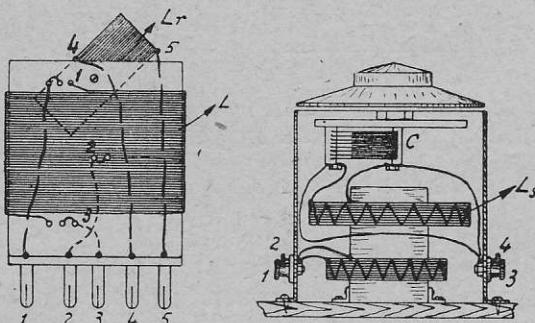

Zīm. 2.

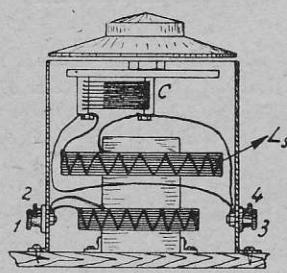

Zīm. 3

vilnas vai emaljas izolāciju. Spolei  $L_r$  ir 50 tinumi no 0,2 mm resnas zīda izolācijas drāts. Viņai cauri iet ebonīta ass, kuŗā iestiprināta spoles  $L$  cilindrī. Abu spolu tinumu virzieniem jābūt vienādiem.

Vilnu gaļumiem no 800—2000 m spoles  $L$  un  $L_r$  uztin uz kopējā cilindra (70 mm). Spolei  $L$  nem 200 tinumus (ar atzarojumu pie 100. tin.) no 0,2 mm resnas zīda izolācijas drāts, spolei  $L_r$  — 100 tinumus no tādas pat drāts. Atstātums starp abām spolēm ir apm. 5 mm, tinumu virziens vienāds.


Spoles abiem vilnu diapazoniem piestiprina pie ebonīta listites, kuŗā ievietotas 5 tāpiņas.

Starpfrekvences transformātora spoles

Uztvērējam vajadzīgo rāmja antēnu var uztīt uz skelēta ar 1 m sānu garumu, ar 1 mm resnu augstfrekvences lici. Tinumu skaits apm. 30 gariem viļņiem — 4 vai 8 —

m  $L_a$  ir ar 25 tin. —  $L_o$  ar 60 tin. Gariem viļņiem attiecīgie tinumu skaits ir 75—100 un 200.

Visas aparāta daļas montētas uz

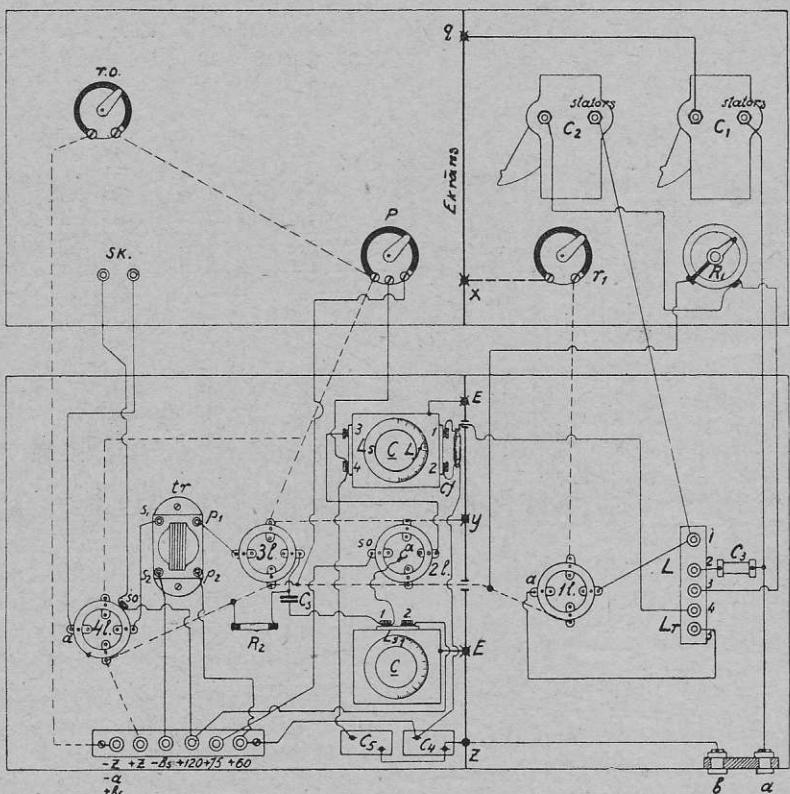

Zīm. 4.

īsiem viļņiem. Uztverot īmos viļņus, pārējie tinumi jāatvieno. Atstātums starp tinumiem ir apm. 5 mm.


Lai varētu uztvert arī ar āra vai ista-

200 × 450 × 4 mm trolīta priekšplates un pie tās zem taisna leņķa piestiprinātas koka pamatplates (450 × 220 × 5 mm — sk. 4. zīm.).

Pirmās lampiņas pakāpe ir atdalīta no pārējās aparāta daļas ar metala skārda ekrānu, kurš starp punktiem x un y izlietots arī kā kvēlkontūra vads (4. zīm.). Punkts Z pievienots rāmja ligzdai b, jeb lietojot āra antēnu — zemei. Punkta Q ekrāns pievienots kondensātoru  $C_1$  rotoram un punktos E — abām skārda aizsargkastēm. Vadi kas iet cauri ekrānam, attiecīgās vietās rūpīgi jāizolē ar izolācijas cauruli.

Aparāta noregulēšana notiek sekošā kārtībā:

Vispirms ievieto tikai pirmo lampiņu un starp spoles  $L_r$  punktu 4 un kontūru  $CL_f$  ie- vieno telefonu. Tad griež kondensātoru  $C_2$  pa visu skalu un reizi pa reizei pieskaļas ar pirkstu viņa statoram. Katru reizi tad

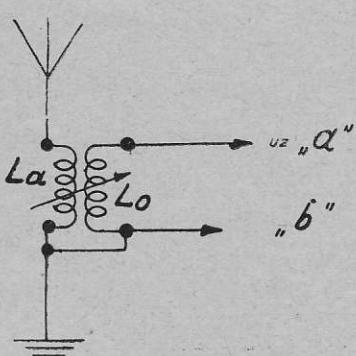

Zīm. 5.

bas antēnu, var uzbūvēt īpašu pievienošanas ierīci, kura sastāv no divām šūniņspolelēm  $L_a$  un  $L_o$  (5. zīm.). Viļņiem 200—600

jādzird telefonā krakšķis. Ja tāda nav, lampīna neoscilē un jāmeklē vaina, kura galvenā kārtā var būt nepareizā saites spoles  $L_1$  pievienošanā.

Ja oscilātors ir kārtībā, var pāriet uz starpfrekvences iestādišanu. Tam nolūkam vispirms iestāda kondensātorus  $C$  uz pus-

skalas, potenciometri  $P$  arī uz pusi un ar kondensātoriem  $C_1$  un  $C_2$  noskoņojas uz vietējo staciju. Kad tā ir dabūta, pieriegulē vispirms kontūru  $CL_{S_1}$  un tad  $CL_S$ . Šikākai no-regulēšanai jāuztvēr kāda tālaka stacija.

Uztveršanas skaļumu regulē ar potenciometru  $P$ .



#### A. A. Rīgā.

1. 1930. g. „RA“ Nr. 1. 20. lpp. aprakstītais anodaparāts beidz patēri tīkla strāvu tikai tad, kad pārtraukts savienojums ar tīklu. Ja negrib tīklā ie-slēgt izslēdzeju, savienojumu ar tīklu var pārtraukt izgriežot lampu  $L_1$ .

2. Minētā anodstrāvas aparātā varbūt drosēļu vietā varētu izmēģināt arī pretestības, tomēr pretestības nekad nav tik labas, kā drosēļi. Tā kā elektro-litiskais taisnotājs laiž cauri arī diezgan stipru mainīstrāvu nav domājams, ka pretestības viņu varēs pie-tiekoši izfiltrēt.

3. Fultografa rele dabūjams optiskā un mēchaniskā darbnīcā A. Kreijenbergs, Rīgā, Valņu ielā 22-a.

4. Par drukas klūdu aizrādījumiem paldies.

#### J. Vellandam, Rīgā.

Par radio kursiem grīežaties pie Latvijas Radio Biedrības, Rīgā, Antonijas ielā 15-a.

#### Herbertam B., Limbažos.

Ja Jums nav pietiekīga prakse uztvērēju būvēs un vajadzīgās teorētiskās zināšanas, labāk nekerties pie tīk sarežģītas schēmas aparāta būves, kāds dots Jūsu piesūtītā schēmā. Schēma visumā der, tomēr no principielas schēmas līdz labi strādājošām aparā-tam ir garš ceļš. Labāk no sākuma izmēģināt būves pēc pilnīgākiem aprakstiem ar montāžas schēmām.

#### Abonentam 31., Grobiņā.

Iemesls meklējams divās vietas: Vai nu anod-baterija nav bijusi pietiekīgi svaiga vai arī kvēlstrāva, otrā gadījumā, bijusi pa mazu. Pie pietiekīgas kvēlstrāvas lielāks anodspraugums, bez šaubām, dos labākus rezultātus.

#### Amatieriem-iesācējiem.

Paldies par Jūsu padomu ievietot visas īsvīļu amatieriem vajadzīgās ziņas atsevišķā pielikumā. Pie dažu šo ziņu ievietošanas 1929. g. „RA“ Nr. 3, re-dakcijai jau šāds nodoms bija, tomēr tehnisku ie-

meslu dēļ tas nebija izvedams. Varbūt nākotnē va-rēsim Jūsu padomu realizēt.

#### A. Akermanim, Žvārdes „Ziemeļniekos“.

1. „Radioamatieris“ Nr. 2. 1929. aprakstītā „Browning-Drake“ uztvērēja schēmā pie ar „—4, —60, —150, + 15“ apzīmētā vada jāpjeslēdz akumu-latora un anodbaterijas negatīvais pols (0). Attiecīgos pozitīvos spraugumos (+ 60 un + 150) dabon parastā celā no anodbaterijas ligzdiņām. Spraugumu —15 var dabūt, ja anodbaterijai ir īpašs turpinā-jums aiz nulles negatīviem tīkliņa priekšspraugumiem. Ja tādas baterijas nav, var nemt trīs vai četras rindā savienotas kabatas lampīnu baterijas un viņu negatīvo polu pieslēgt pie „—15“, bet pozitīvo pie „—4, —60, —150, + 15“.

2. Lietojot vienu vienīgu reostātu pirmajā lampīnai, neitrālizēšanas izvešanā nekas nemainas, pēc noskoņošanās uz vietējo raidītāju, šis reostāts jāiz-slēdz. Ja turpretim reostāts ir kopējs visām lampīnām, lieta atkarājas no tā, vai lampīnu kvēlkonturi saslēgti paralēli vai sērijā. Ja lampīnas ir paralēli, neitrālizācijai jāatvieno viens kvēles vads no lampīnas pamata. Ja, turpretim, visas trīs lampīnas ir sērijā, bez lielākām pārslēgšanām nemaz nav iespējams pirmo lampīnu izslēgt.

3. Vispār lietot četrvoltu lampīnu sērijas vietā divvoltīgās, ja uz to nespiež apstākli, nav ieteicams, jo četrvoltīgās lampīnas, pateicoties lielākiem pie-dzivojumiem viņu konstrukcijā, dod labākus rezultā-tus. Ja tomēr nav 4-voltīga strāvas avota, var nemt sekošas lampīnas: 1. Telefunken RE 062, Philips A 209, Valvo H 206, Tekade 2U15. 2. Telefunken RE 062 vai RE 072, Philips A 209, Valvo A 206, Tekade 2U 15. 3. Telefunken RE 352, Philips B 203 vai B 205, Valvo L 215, Tekade 2L 20.


4. Reostātu lielums atkarājas no lietotā strāvas avota sprauguma. Viņa vidējo lielumu var aprēķināt pēc formulas

$$R = \frac{E_0 - E}{J}$$

kur  $R$  — reostāta lielums (omos),  $Eo$  — strāvas avota spraigums,  $E$  — lampījas kvēlsprāgums un  $J$  — lampīnas kvēlstrāva.

#### J. Zariņam, Zasā.

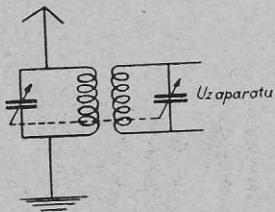1. Jūsu iesūtītā schēma joslu filtra pievienošanai nav pareiza. Ja šādu filtru grib pievienot antēnas kontūrā, ko gan reti kad dara, tad vajadzētu lietot kļatiplieliktā zinējuma schēmu.



2. 3. Joslu filtrs strādā pavisam uz citu principu pamata kā filtrs „korkis”.

4. Kādā no nākošiem žurnala numuriem dosim kāda joslu filtru aprakstu, jautāju nu un atbilžu nodalā tam par maz vietas.

#### M. Kampar, Rīgā.

Theoretiski Jūsu dotā schēmā ne kādas klūdas nav. Labāki varbūt būtu saiti neņemti uz antēnu bet uz otrās lampas tīkliņu. Izmēģiniet un atrakstīt par rezultātiem.

#### E. Kraujam, Rīgā.

Vispriņms, pie pirmās neveiksmes nevajaga tūlit zaudēt dūšu, tas ir galvenais. Minētais aparāts strādā loti labi un gan jau arī Jūs savējo dabūsiet uz kājām, tas jau pie radioaparātiem ir parasta lieta, ka viņi uz pirmo reizi nefunkcionē kā nākas. Aparātu nerēdzot ir gan loti grūti bez sīkākiem norādījumiem noteikt vairāku, pēc mūsu domām, ja vien visi savienojumi ir pareizi, nefunkcionēšanas iemesls būs neizdevīgs vadu sakārtojums augstfrekvences dalā. Izlasies par šo tematu rakstu „Radioamatieris” Nr. 2. 1930. Varbūt ka arī esiet piemirsuši pamēģināt ap-

mainīt pēc kārtas spolu ls un ls galus. Ja arī tas nelīdzīgi, atrakstīt druscin sīkāki, kas dzirdams, kādi trokšķi vai svilpīni, kādas pārmaiņas spoles pārmainot un t. t. Tad meklēsim tālāk. Galvenais tikai nezaudēt dūšu!

#### S. Krūminam.

„Radioamatieris” Nr. 2. 1929. apraksītā divlampsu tīkla strāvas uztvērējā var lietot sekošas lampas: 1. Telefunken REN 1104 vai RENZ 1104, Philips E 424 vai E 415, Valvo A 4100 vai A 4110, Tekade 4A 120 vai 4HA 130 2 Philips B 443, B 405 vai C 443, Valvo L 160 vai L 160 D. Tekade 4U 130. 2. Mums nav piedzīvojumu ar „Helikon” lampīnām, tādēļ par nozīšošanu Jums nevarām nekādus paskaidrojumus dot.

3. Laikam pagaidam vislabākās ir „Hoka” anodbaterijas, tomēr sevišķi liela starpība, ja vēl nem āri vērā cenu, laikam arī nebūs

#### Radioabonentam H. L.

1. Pārdaugavā un Latgales priekšpilsētā tīkla spraigums ir 220 V, pilsētas centrā — 120 V.

2. Tīkla strāvas aparātā, protams, var lietot E 442.

3. „Radioamatieris” Nr. 1., 1929. aprakstītā push-pull pastiprinātājā kā pirmās lampījas labā būs nemt Philips A 425. Otrā pakāpē loti labi var lietot B 443, bet var arī iztikt ar A 415.

4. „RA” Nr. 2., 1929. aprakstītā anod- un kvēles aparātā dotais strāvas stiprums kvēlei atkarīsies no nemītā transformātora, tas ir, ja transformātors būs dimensionēts par vāju, viņš nevarēs dot pietiekoši stipru strāvu. Tomēr šeit vajadzīgos 0,5 — 1 Amp. (lietojot augšminētās lampīnas) dos ikurš kvēltransformātors.

#### Abonentam T. A. Jaunburtniekos.

1. 2. Pārmainot Jūsu aparātā lampīnas (protams, jāpārmaina tad arī attiecīgie anodsprāgumi!), anodstrāvas patēriņš gan būs mazāks, bet reprodukcijas skaļums laikam būs arī stipri mazāk, jo A 141 nedrīkstēs pastiprināšanai, viņas pastiprināšanas faktors arī ir uz pusi mazāks kā pirmajiem. Tomēr pamēģināt jau variet.

## Redakcijas pastkaste.

#### V. Taurīnam, Bērzaunē.

Jūsu rakstu varbūt varēsim ievietot kādā no nākamiem „RA” numuriem.

#### A. Fimberam, Rīgā.

Vienu Jūsu rakstu varbūt varēsim izlietot.

#### A. Kallasam, Rīgā.

Jūs laikam esat aizmirusi uzdot transformātora serdes šķērsgrīzumu. Lai Jūsu rakstu varētu izlietot, lūdzam atsūtīt trūkstošo un aparāta fotouzņēmumu.

#### V. Jaunzemam, Bauskā.

Jūsu rakstus pagaidam nevarām „RA” ievietot. Varbūt nākotnē rasiņs tāda iespēja. Lūdzam gan uz priekšu dot praktiskākas dabas rakstus.

#### Drukas klūdas.

„RA” 1929. g. Nr. 2., 93 lpp. 7. rindā no apakšas 350 V vietā jābūt 250 V.

„RA” 1930. g. Nr. 1., 23. lpp. labās slejas pēdējā rindā  $n = \frac{F}{q}$  vietā jābūt  $n = \frac{F}{q}$ .

## Skānu (zemās frekvences) pastiprinātāji.

Šī grāmatīņa domāta kā papildinājums grāmatīņai „Detektoruztvērēji” — parādīt uzņīvēt pastiprinātāju, kurū pieslēdzot detektoraparātam būtu iespējams saņemt lielākus skaļumus. Šeit aprakstītie pastiprinātāji der, protams, ne tikai minētā grāmatīņā aprakstītie detektoruztvērējiem vien, bet arī visiem citiem, neskatošies uz viņu konstrukciju, kā arī visiem lampīnu uztvērējiem.

# CHRONIKA

## Ari Anglijā jau sasniegts trešo miljoni.

Anglijā pēc oficiāliem datiem pagajušā gada beigās bija 2.914 521 radioabonents. Tagad tā tad domajams jau būs pilni 3 miljoni.

## Turcija.

Pašlaik sāk mēģinājumus otrā spēcīgā radiofona stacija Angorā uz 1200 m gaļa vilna. Cerēsim, ka mēs to dzirdēsim tikpat labi kā Stambolu.

## Strasburgas raidītājs.

Pie Vidus Eiropas spēcīgiem raidītājiem pēc pāris mēnešiem saigaidams jauns pieaugums — Strasburgas raidītājs, kurš patreiz tiek rosīgi būvēts. Pats raidītājs at-

radīsies diezgan patālu no pilsētas un viņam pastiprinātās mikrofona strāvas tiks pievadītas pa pupinizētiem kabeliem. Galvenā studija atradīsies Strasburgā, bez tam projektiem studijas ierīkot Mülhausenā un Nancy.

Raidītājs strādās uz 345,3 m gaļa vilna ar 20 kW antēnas enerģiju, kuru tomēr varēs pacelt viegli uz 50 kW. Atklāšana, cik paredzama, notiks jūlijā.

## Internacionāls īsvilņu kongress.

Šī gada jūlijā mēnesī sanāks Antverpenē internacionāls īsvilņu amatieru kongress.

# RADIO TIRGUS

## Moderns negadīna audions ar vienu zemfrekvences pakāpi.

(Turpinājums.)

Lampiņas ārējais palīgtikliņš pamazina kaitīgo kapacitāti, starp anodu un tīkliņu līdz minimumam, pazemina lampiņas caurlaidi un līdz ar to jūtami palielina viņas pastiprināšanas spējas. Tā sasniedz aizsargtiklinā slēguma labās īpašības. Iekšējais palīgtikliņš dod iespēju pielietot negadīna saiti un mazo anodsprāgumu (tikai 25 volti). Negadīna slēgumā galvaniskā regenerācija uz svārstoto kontūru notiek caur iekšējo palīgtikliņu. No katoda (kvēldiega) iznākušo un uz iekšējo palīgtikliņu nonākošo elektronu skaits un ātrums nosaka regenerācijas liebumu. Tādēļ precīza un zolida kvēlreostāta ieslēgšana lampiņas kvēlkēdē ir aparāta konstruktīva nepieciešamība. Kvēlreostātu ieigādājoties, nepieciešams rūpīgi pārbaudīt viņa īpašības. Aparāta būvēi vajadzīgas sekošās daļas:

- 1 500 cm maiķkondensātors (mazzudu mu konstrukcijas)
- 1 atspērīgs lampiņas pamats (ar mazu kapacitāti).
- 1 parastais lampiņas pamats.
- 1 parastais kvēlreostāts, 12  $\Omega$
- 1 sīki notādāms kvēlreostāts, 30  $\Omega$

1 blokkondensātors 300 cm.  
 1 blokkondensātors, 2000 cm.  
 1 blokkondensātors, 100 cm.  
 1 blokkondensātors, 0,5  $\mu F$ .  
 1 potenciometrs, 300  $\Omega$ .  
 1 augstomīga pretestība, 1—3 megomi.  
 1 baterijas strāvas izslēdzējs.  
 1 zemfrekvences transformātors, 1 : 3.  
 7 ligzdas, vai bateriju pieslēgi.  
 Koka kaste, trolita plate, schēmas drāts un daži sīkumi.

Spoles var dabūt pirkst gatavas, ja to mēr kāds gribētu viņas pats tīt, tad vajadzīgie lielumi ir šādi: spoles kermenis ir no trolita, vai cita izolācijas materiāla, viņa caurmērs ir 75 mm. Ar 0,8 mm divkārši ar kokvilnu izolētu drāti pa priekšu uztin 10 tinumu aperiodiskai antenas spolei. Tad 15 mm atstātumā no viņas uztin vēl 54 tinumus. Tišanas virziens abām spolēm ir vienāds. Spolu sākumi un gali zīm. apzīmēti ar  $P_1$  un  $P_2$  (primarai spolei) un  $S_1$  un  $S_2$  (sekundarai spolei). Zīm. 2. redzams aparāta montāžas plāns.

Viens aperiodiskās antenas spoles gals pievienots pie antenas ligzdas, otrs — pie

zemes ligzdas. Šis zemes gals ir savienots arī ar 100 cm blokkondensātoru. Antenas spole ir induktīvi-kapacitātīvi saistīta ar otro spoli, kurai paralēli pieslēgts 500 cm maiņkondensātors.


Lai samazinātu roku kapacitāti pie tīkliņa 300 cm blokkondensātora pieslēgts spoles un blokkondensātora statora vads.

Maiņkondensātora rotors ar otru spoles galu kopā ar 100 cm blokkondensātoru pievienoti pie pozitīvā 25 voltu anodsprāiguma. Tīkliņa kēdē ieslēgta augstomīgā pretestība. Atšķirībā no normālās schēmas, tīkliņa novada pretestība pieslēgta pie potenciometra vidējā pieslēgta. Tas darīts, lai tīkliņa priekšsprāigumu varētu pareizi ieregulēt. Ar pārējiem pieslēgiem potenciometrs pieslēgts pie kvēlstrāvas vadiem.

vas kēdē ir parastā. No zīmējumiem tas labi redzams. Izslēdzējs atrodās kopējā kvēlba terijas pozitīvā un anodbaterijas negatīvā vadā.

Ja aparāta izskatu grib padarīt glītāku, tad montāžas plate jāpacel uz 2—3 cm augstu koka rāmi. Tādā gadījumā visus savienojumus, izņemot tīkliņu un anodu, var izdarīt zem plates.

Kā savienojamos vadus var nemit 1 mm apsudrabotu vaļa drāti. Uz visu lodējamo vietu rūpīgu izvešanu griezt sevišķu vēribu. Iesācēji, kas nav vēl nevienu lampiņu apārātu būvējuši, jābrīdina, ka katras pavirša lodējuma vieta maksā daudzu dienu pūles un galvas lauzīšanu. Tādēļ vēlreiz: glits rūpīgs darbs, stingra pieturēšanās pie schēmas un panākumi droši. Tāds aparāts strādās labi un droši un sagādās daudz prieka. Par

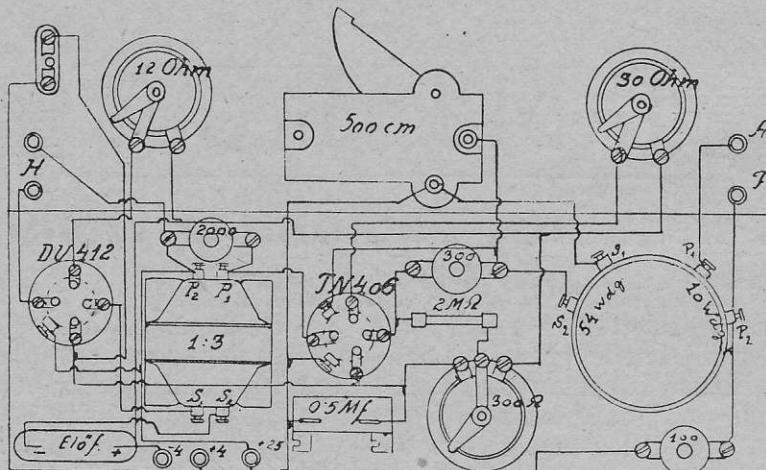

Trešais tīkliņš tieši pieslēgts pie + 25 volti. Vatea TN406 trīstīkliņu lampiņas anods pievinots pie zemfrekvences transformātora primārā tinuma sākuma. Primārā tinuma otrs gals pieslēgts pie + 25 volti. Transformātora primaram tinumam pieslēgts 0,5  $\mu$ F blokkondensātors. Viņa lielums var būt arī mazāks.

Sekundārā tinuma beigu gals iet uz pastiprinātāja lampiņas īsto tīkliņu. Šis lampiņas palīgtīkliņš turpretim, dabūn pozitīvo anodsprāigumu. Tīkliņa negatīvo priekšsprāigumu nem no iebūvētas kabatas lampiņu baterijas, kurās mīnus pols ir pievienots pie zemfrekvences transformātora sekundārā tinuma sākuma. Tīkliņa baterijas pluspolis ir savienots ar akumulātora mīnusu. Kvēlreostātu ieslēgšana lampiņas kvēlstrā-

aparāta apkalpošanu nav daudz ko sacīt, tā ir pavisam vienkārša. Pēc vēlreizēja visu vadu pārbaudišanas, iesprauž lampiņas, ie slēdz kvēlreostātus, pievieno antenu un zemi un lēni griezot maiņkondensātoru iestāda tuvāko lielstaciju. Pastiprinātāja lampiņai priekš kvēles jādod gandrīz visi 4 volti, trīstīkliņu lampiņas kvēli regulē, līdz dabūn vistīrako un skalāko skaņu.

Ja regenerācija ir par lielu, tad aparāts strādā, ka generātors, raididams tuvākā apkārtnē savus vilņus. Tādēļ no tā izsargāties!

Vienreiz iestādīts aparāts neprasā pēc tam nekādu gādību, izņemot kabatas baterijas pārmaiņu apm. ik pēc 3 mēneši. Šis aparāts ar Vatea lampiņām ieguvis sevišķu piekrīšanu Francijā, kur viņš kļuvis par tautas uztvēreju.

**Redaktors:** L. U. asistents R. Siksna.

**Atbildīgais redaktors:** A. Baltakmens.