


RADIO- AMATEURS

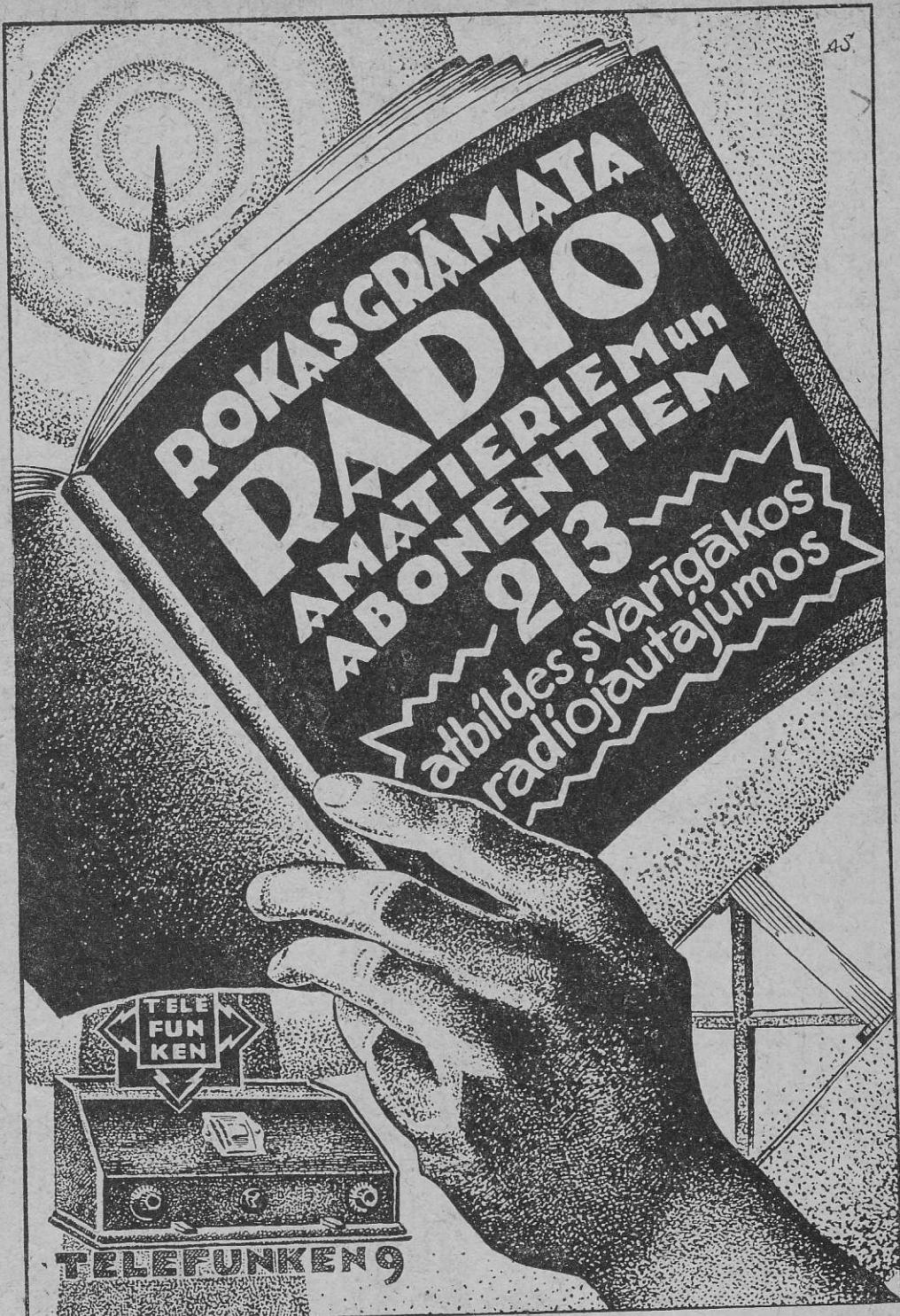1:-
Ls

SKAŁRUNIS
EKSPONENCIĀLO TAURI



SKAŁRUNIS AR IEBŪVĒ-
TU KRISTALDETEKTORU UN
MAINSTRĀVAS PASTIPRINĀTĀJU. ~



Šis grāmatas nedrīkt trūkt nevienam amatierim nedz radioabonetam, jo šai grāmatā sakopots viss nepieciešamais, lai, pirmkārt, radioabonents varētu savu radio iekārtu izmantot **pilnīgi un būt ar to apmierināts, neprasot padema specialistiem**, un, otrkārt, amatieris lai varētu sekmīgi veikt visus savus amatieru uzdevumus. Grāmata pēc sava saturu un tilpuma ir ļoti lēta, tā ir 160 lpp bieza, ar 56 zīm. tekstā, — bet maksā tikai Ls 2,50.

SATURĀ: 213 atbildes svarīgākos radiojautājumos: Antēnas. Pastiprinātāji. Kristaldetektori Zemes saienojums. Tīkļa pretestība un kondensātori. Elementi. Raidišanas un uztveršanas attālums. Reģenerācija jeb atgriezeniskā saite. Akumulātori. Telefons. Skalruņi. Indukcijas spole. Maiņkondensātori. Lampiņas. Vilni. Visas pasaules valšķu radiofona raidītāju saraksts.

Elektromagnētisko vilnu izplatīšanās un atmosfēras iespāids uz to. — Elektronu lampiņa un tās pielietošana radiotechnikā. Kristals kā oscilātors. — Losseva schēma.

Radioīubes: Vienlampiņas negadina uztvērējs. Superheterodina uztvērējs ar aizsargtīkliņa starpfrekvenčes lampiņu. Moderns 6-lampiņu superheterodins. Push-pull pastiprinātājs. Bez tam daudz dažādu modernu uztvērēju schēmu.

20 formulu, tabelu un skaitļu, kas nepieciešami radioamatieriem.

PIELIKUMS: P. T. D. noteikumi


SATURS

	Lpp.		Lpp.
Elektrons cilvēka kalpā	139	Dināmiska skaļruņa pārbūve	155
Patreiz sastopamo skaļruņu t.pā īsa teorija	142	Vēl par din. skaļr.	162
Skaļruņa pretest. un viņas nozīme	145	Kā īsvilņu amatieru raidīt pieslēdzams tīkla anoda un kvēles aparāts	164
Eksponenciāl. skaļr. taures būve	148	Kā izskatās īsvilņu amatiera stacijā	165
Elektromagnētiskais virsmas skaļr. ar iebūvētu kristal-detecteetu. un mainīstrāvas tīkla zemfrekv. pastiprin.	152	Telev. uztvēr. pašb.	166
		Jauni panāk. televiz.	170
		Ārzemju žurnali	171
		Atbildes uz jautāj.	179
		Radio tirgus	181

Izdevējs: izdevniecība „ATBALSS“, Rīgā,
Krāmu ielā 4.

Pastkaste 381. * Pasta Tekošs Rēķins 393.

Tālrunis 3-1-3-1-2

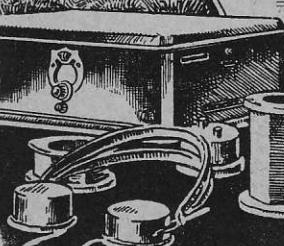

Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtīšanu, līdz 3 mēneši — viens lats (Ls 1,—) par numuru, resp. mēnesi; 6 mēn. — Ls 5,50, 12 mēn. — Ls 10,—

Manuskripti, ievietošanai žurnāla „RADIOAMATIERIS“, iesūtāmi žurnāla redakcijai, Rīgā, pastkaste 381. Honorārs par vienslejīgu rindīpu — Ls 0,08.

Pieprasiet

Piena-blokšokoladi


A/S.
TH. RIEGERTS
Vecākā šokolades fabrika Latvijā
Dib. 1870.

Vēršiet uzmanību uz firmu

Th. Riegert

Gangnusa mēbeles

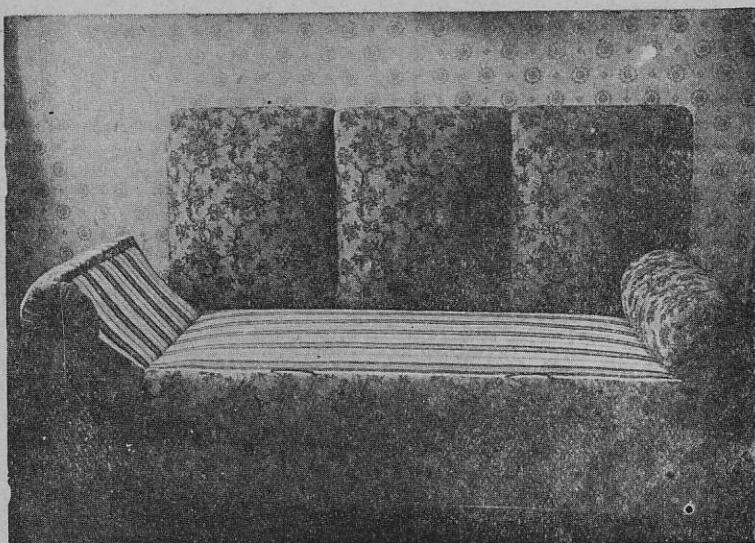**padara Jūsu dzīvokli
mājīgu un omulīgu.**



Krājumā vienmēr līdz 50 dažādu istabas iekārtu


Fabriķas noliktava :

ĶEŅIŅU IELĀ № 4 TĀLRUNIS 26002.

FABRIKA UN NOLIKTAVA: Gertrūdes ielā № 1. Tālrunis 28202.

Augstākās godalgas iekš- un ārzemēs.

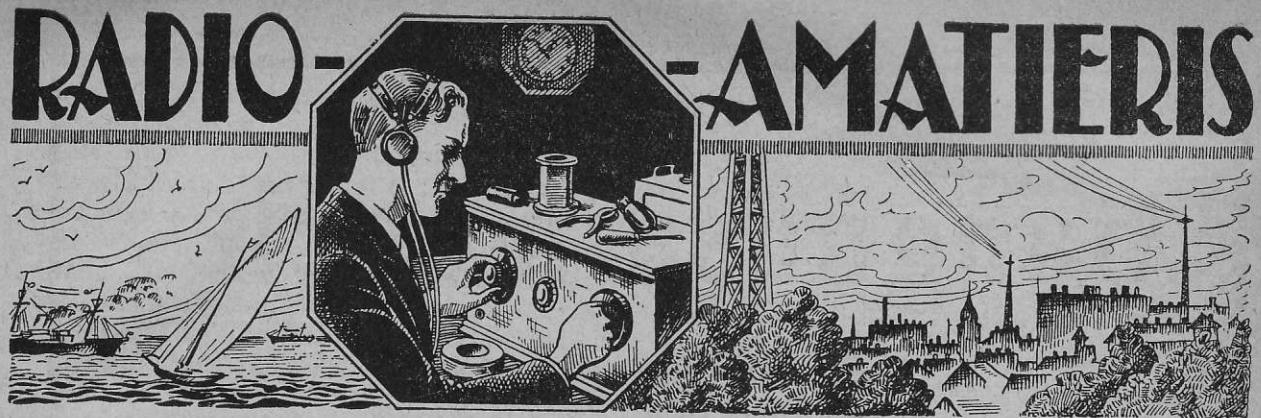Daļu nomaksa līdz 18 mēnešiem, ar garantiju.



II

APRILIS, 1930

№ 4

Elektrons cilvēka kalpībā.

Doc. Fr. Gubis. (Turpinājums.)

III. Elektrons un atoma problēms.

Elektronu var jemt palīgā daudzu zinātnisku problēmu atrisināšanā. Viens no galveniem problēmiem ir atoma būves problēms. Pie galveniem tas pierēkināms tāpēc, ka atoma īpašības slēpjās tā būvē, bet no atoma īpašībām ir atkarīgas tās vielas īpašības, kas no atomiem taisita. Bet mūsu pasaules (dabas) notikumi tak nav nekas cits kā vielas īpašību maiņu dažādīe virknējumi.

Ionizācija un ionizācijas potenciāli.

Ko nu elektrons var mums līdzēt šī atoma noslēpuma atrisināšanā? Vispirms, pažistot tā īpašības, mēs varam konstatēt, ka elektrons ir sastopams katrā atomā, jo zināmos apstākļos katrs atoms sāk mest ārā elektronus. Arī šo apstākļu radīšanā elektrons mums var būt piepalīdzigs. Pietiek kādu atomu apšaudīt ar ašiem elektroniem, lai tas sāktu emitēt savus elektronus. Tā jau tūliņ mēs varam domāt, ka elektroni ieiet atomos kā to būves elementi; elektroni nāk no atomiem ārā, kad atomi sagrūst. Un sagraut atomu var ar citu elektronu. Tas tāpēc, ka atoms, kā katrā cita būve (sistēma), ir izturīgs, tikai līdz zināmai robežai. Kad būvei pieliktais iespaids šo robežu pārsniedz, būves elementi vairs kopā neturās un tā sagrūst. Tāpat arī ar atomu: kad to trāpa aši skrejošs elektrons, no atoma sāk bēgt tā paša elektroni. Tā atoms zaudē savus negatīvos lādiņus, pats kļūstot pozitīvi lādēts:

atoms pārvēršas ionā, šo notikumu mēs saucam par atoma ionizāciju.

Kā no teiktā saprotams, atoma ionizācijai vajadzīgs zināms darbs. Šo darbu nosaka tās saites, ar kādām elektroni šīni atomā ir saistīti; tāpēc katram atomam tas ir savs. Šo darbu dara atomu ionizejošais elektrons. Bet elektrons var darīt tikai tik lielu darbu, kāda ir tā enerģija. Elektrona enerģija, savukārt, kā to iepriekš redzējām, ir atkarīga no tā, kādai potenciālu diferencei tas ir cauri izgājis. Tāpēc arī kāda elektrona kinētisko energiju var izteikt, piem., voltos un tāpat tad voltos vār izteikt kāda atoma ionizācijai vajadzīgo darbu. Šo voltu skaitu tad sauc par dotā atoma ionizācijas potenciālu. To var eksperimentāli izmērīt. Tā dabūti sek. skaitļi (metālu tvaikos un gāzēs):

Viela	cezījs	kalijs	dziv-sudr.	ūdenī radis	helījs	neons
ioniz. pot.	3,8	4,3	10,4	13,9	20,5	20,8

Kā no tiem redzams, vismazakie ir metalu (tvaiku veidā) ionizāciju potenciāli; vislielākie potenciāli ir tā sauc. cēlām gāzēm: argonam, helijam, neonam. To atomu sagraušanai vajadzīgas vislielākās energijas.

Ionizācijas potenciālu zināšana ir pirmsais ievērojamais solis atoma īpašību (būves) izpratnē: tos zinot mēs dabūjam jēdzienu par atoma izturību, t. i., par tām saitēm, ar kādām atomā ir saistīti tā būves elementi — elektroni. No tiem, piem., mēs zinām, ka metālu atomos elektroni visvājāk ir iesaistī-

ti; tāpēc tie elektronus atdod daudz vieglāki nekā, piem., cēlās gāzes. Tas tad nosaka arī to „metaliskās“ īpašības: lielu elektrības vādišanas spēju, labu gaismas reflektēšanu, lieļu tendenci iet ar citiem elementiem kīmiskās reakcijās, lielu fotoelektrisku efektu u. t. t.

Elektronu skaits atomā.

Tā tad atomos ir elektroni un dažādos atomos tie dažādi stipri ir saistiti. Bet cik to atomā ir? Arī to var dabūt zināt. Tam nolūkam atomā varam raidīt izlūku — elektromagnētisku vilni. Tam nolūkam noder ne kurš katrs vilnis, bet tikai tāds, kas ie-spiežas atomā līdz pašiem dzīlumiem. Tādi ir īsie vilni — X-staru jeb Röntgena staru vilni. Tie nav tie „īsie“ vilni, ko lieto radio-tehnika; par šiem X-staru vilni ir vēl ap 10^{11} reizes īsāki. Kad tie ienāk atomā (absorbējas vielā), tiem līdzi ienāk to nestais elektromagnētiskais lauks. Šī lauka enerģiju uzņem atomā esošie elektroni, bet tūliņ atkal to emītē. Tā X-starī, iedami cauri vielai, izkliedējas; šo izkliedēšanās darbu dara vielas atomos esošie elektroni. Kā viegli saprast, izkliedētās X-gaismas stiprums būs proporcionāls tam elektronu skaitam, kas izklaidešanā jem dalibū, tā tad elektronu skaitam atomā. No tā tad nāk tas brīnišķīgais fakts, ka kādā atomā ir tik daudz elektronu, cik liels ir šī atoma numurs elementu periodiskā sistēmā. Tā, piem., ūdenraža atomā ir viens vien elektrons, helija atomā divi, litija atomā 3, ogles atomā 6, skābekļa atomā 8 elektroni u. t. t. Vispēdigā tabeles elementa — urana atomā ir veseli 92 elektroni. Elektronu skaita zināšana atomā ir otrs svarīgais solis atoma noslēpuma risināšanā.

Atomā modelis.


Ja atomā ir elektroni, tad tur ir arī pozitīvi lādiņi, jo dabiskā (normālā) stāvoklī katrs atoms ir neutrals. Ir zināms, ka atoma dimensijas ir visai mazas: tās mēro ar skaitli 10^{-8} cm, t. i. centimetra simtsmiljoniņām daļām. Saprotams, katras vielas atomām ir siks lielums. Kā tad nu tik mazā telpā, kādu iejem atoms, var būt kopā pozitīvi lādiņi un daudzi elektroni? Tiem tur vajadzētu saplūst kopā un izbeigties. Ja tas nenotiek, tad domājams ka tāpēc, ka atoma iejemto tilpumu tā būves elementi piepilda loti reti, t. i. ka paši šie elementi ir loti mazi, tā kā starp tiem vēl atliek telpas diezganām.

It īpaši tas jāsaka par atoma „masu“ un pozitīvo lādiņu: abi tie kopā iejem tikai mazu daļiņu no atoma tilpuma. Uz to norāda arī tas, ka tā sauc. a-stari, ko dod dažas radioaktīvas vielas, ejot cauri vielai izkliedējas tā, itkā savā celā tie sastaptu pozitīvi lādētus ķermenīšus, kas ir daudz, daudz mazāki par atomu. Uz šādu novērojumu pamata angļu fiziķis Rutherford's (lasit kā Redefed) tad piejem, ka atoma masa, kopā ar tā pozitīvo lādiņu, atrodās atoma centrā, ie-jemot loti mazu tilpumu; tas mērojams ar skaitli 10^{-12} cm. Tas tad ir atoma kodols. Ap šo kodolu nu sakārtoti atoma elektroni. Šis sakārtojums nav statisks, bet gan dinamisks, t. i. elektroni atomā ir ne mierā, bet kustībā: kā planetas ap sauli tie pa noteiktām „orbitām“ riņķo ap kodolu. Tas vajadzīgs, lai atoms varētu būt stabils un izturīgs; ja elektroni stāvētu mierā, grūti būtu saprast, kāpēc tie neseko pozitīvā kodola pievilkšanas spēkam un nesaplūst ar kodolu kopā.

Ne katram elektro-nam atomā ir vajadzīga sava patstāvīga orbita; daži no tiem var iet pa kopēju ceļu. Zīm. 2. rāda, kādu mēs varam domāt litija atoma modeli. Tā kā litij elementu periodiskā tabelē stāv 3. vietā, tad tanī ir 3 elektroni. Divi no tiem iet pa kopēju „iekšēju“ orbitu, trešais — viens pats pa „ārēju“ orbitu. Smagāku elementu atomiem, kuļos ir vairāk elektronu, orbitu arī ir vairāk un tāpat vairāk elektronu uz atsevišķām orbitām.

Atoms kā gaismas avots.

Nav šaubu, ka gaisma, ko pie augstas temperatūras vai citos apstākļos emitē viela, nāk no tās atomiem. Par to liecina tas, ka kādas vielas dotās gaismas rakstūrs ir neatkarīgs no tā, kādos savienojumos šī viela ieiet. Tā, piem., metāls natrijs, sakarsēts līdz augstai temperatūrai, dod tam raksturīgu dzeltenu gaismu; tā novērojama, ja nedaudz natrija ieliek kādā liesmā. Bet šo gaismu dod kā tīrs natrijs, tā arī katrs tā savienojums, piem., arī parastā vārāmā sāls (NaCl). Tā tad natrija dzeltenā gaisma tiešām nāk no tā atomiem, bet ne atomu

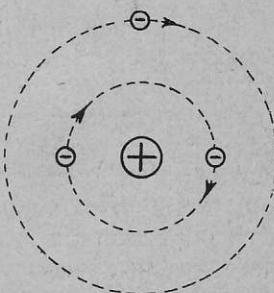

Zīm. 2.

starptelpas. No otras puses, ir zināms, ka gaisma pēc savas dabas ir elektromagnētisku vilņu virkne; gaismas virzienā izplātās elektromagnētisks lauks. Bet elektromagnētisku lauku (vilni) var dot tikai elektriska būtne — elektrisks vibrātors. Tas pats sakāms arī par gaismas absorpciju: arī absorpcija norisinās vielas atomos. Bet elektromagnētisku vilni absorbēt var tikai elektriska būtne — elektrisks „rezonātors“. Tā atomā ir jābūt kādam elektriskam, vibrēt spējīgam mechanismam, kas gaismu var emitēt un absorbēt. Tāds var būt katrs, ar kādu saiti saistīts elektrons atomā, ja vien tas tur, vismaz pa emisijas un absorpcijas laiku, ir ne mierā, bet kustas. Tā arī gaismas izcelšanās un absorbēšanās var liecināt par to, ka elektroni atomos nestāv mierā.

Z e e m a n a e f e k t s.

Ja elektrona kustība („vibrēšana“) atomā ir gaismas energijas un absorpcijas iemeslis, tad sagaidāms, ka viss tas, kas var izskaidrot elektronu kustību, piem., elektrisks un magnētisks lauks, iespaidos arī gaismas emisiju. Par to, ka magnētisks lauks varētu atstāt iespaidu uz gaismas emisiju, jau savā laikā domāja Feredejs (Faraday), kaut gan viņa laikā nekāda jēdziena par elektronu vēl nebija. Viņš arī uzstādīja attiecīgus eksperimentus, bet rezultāti bija negatīvi. Tagad mēs zinām, kāpēc tas tā bija: Faredeja doma gan bija pilnīgi pareiza, bet viņa eksperimentālie līdzekļi (vājs elektromagnēts un spektrometrs) bija par vājiem. Kad 1897. g. šo pašu eksperimentu atkārtoja Zeemans, bet ar daudz spēcīgākiem līdzekļiem, efekts bija pozitīvs: magnētiskam laukam bija iespaids kā uz gaismas emisiju, tā absorpciju. Šis iespaids izpauðas emitētās gaismas frekvences, resp. perioda maiņā: ja bez ārēji magnētiska lauka kāds gaismas avots (tā tad viela, resp. tās atomi) emitē kādu noteiktu frekvenci (vilņa garumu) tad magnētiskā laukā tas emite gaismu ar mainītu frekvenci, parasti ar divām jaunām frekvencēm, no kurām viena ir par $\frac{1}{2}$ lielāka, otrā — mazāka. No tā nāk neatvairams slēdziens: ja tiešām gaismas emitētās atomā ir elektrons, tad tas nevar būt mierā stāvošs elektrons, jo kā rādīts iepriekšējā rakstā, magnētisks lauks uz elektronu var iedarboties tikai tad, ja tas (elektrons) kustas. Nostājoties uz šāda viedokļa, zinot magnētiskā lauka intensitāti, var iepriekš izrēķināt sagai-

dāmo frekvences maiņu „Zeemaņa efektā“; tad saskaņa ar eksperimenta rezultātiem ir ļoti laba. Bet arī citādi: zinot šo efekta liebumu, var izrēķināt, kādam ir jābūt tā elektrona specifiskam lādiņam $\frac{e}{m}$, kas atomā atrasdāmies šo efektu dod. Tad izrādās, ka $\frac{e}{m}$ ir gluži tāds pat, kāds tas ir visur citur sastopamiem elektroniem (piem., katodstaru elektroniem, termelektroniem, fotoelektroniem u. c.). Tā Zeemaņa efekts ir viens no vislabākiem apstiprinājumiem tai hipotēzei, ka elektroni atomos ir nevis mierā, bet gan kustībā. Ar to Rutherford'a atoma modelis iegūst vērtīgu pamatojumu.

L i k u m i b a s g a i s m a s s p e k t r o s.

Rutherford'a atoma modelim jāizskaidro pēc iespējas lielāks atoma īpašību skaits. Atomam ir daudz īpašību; viena no ļoti rakstūrigām un svarīgām ir tā, ka vielas emitētās gaismas spektros ir novērojamas apbrīnojamas likumības. Gaismas spektrs ir to atsevišķo, elementāro gaismu (sarkāna, dzeltenā, zilā u. t. t.) sakārtojums rindā, kādas dotā kompleksā gaismā atrodamas. Katra elementāra gaisma ir rakstūrota ar noteiktu periodu, resp. frekvenci un vilņa garumu. Daži avotu spektri ir nepārtraukti, t. i. ar ļoti daudzām frekvencēm. Daži avoti atkal dod „linispektrus“, t. i. to spektros ir reprezentētas tikai dažas frekvences, kas tur atrodamas kā šauras „linijas“. Tādus spektrus dod gāzes (elektriski ierosinātas) un metālu tvaiki. Tā katrai līnijai spektrā atbilst noteikts vilņa garums, t. i. noteikta frekvence. Tā, piem., ūdeņraža spektrā (redzamā daļā) ir piecas līnijas ar vilņu garumiem $\lambda = 6562, 4861, 4340, 4101, 3970$ angstremu (angstremi, ar apzīmējumu Å, ir vilņa garuma vienība $= 10^{-8}$ cm). Un nu izrādās, ka visi šie vilņu garumi ir dabūjami no kopējas formulas

$$\lambda = 3646 \cdot \frac{m^2}{m^2 - 4},$$

ja liek $m = 3, 4, 5, 6$ un 7. Ja vilņa garuma λ vietā liek frekvenci ν , tad dabū

$$\nu = \frac{R}{2^2} - \frac{R}{m^2};$$

kur R ir konstants lielums. Arī no šīs formulas visas ūdeņraža spektra frekvences ir izrēķināmas, ja liek $m = 3, 4, 5, 6$ un 7. Un tāpat tas ir arī citos līnīspektros: atsevišķas

frekvences spektrā var izteikt kā divu vēselu skaitļu differences. Tas ir eksperimentāls fakts; tas izteic kādu rakstūriku, gaismu emitējoša atoma īpašību. Kā šāda īpašība būtu izteikta Rutherford'a atomā?

To ir rādījis dānu fizikis N. Börs (Bohr). Viņš pieņem, ka elektrons, riņķodams pa kādu orbitu atomā, energiju (gaismu) neizstaro, bet dara to tad, kad pāriet („lēc“) no kādas augstākas (ārejākas) orbitas uz zemāku (kodolam tuvāku). Tāds leciens var rasties pēc tam, kad elektrons no kādas „dabiskas“ orbitas, pa kuļu tas riņķo atomam normālā stāvoklī esot, paceļas uz kādu augstāku orbitu. Tas notiek tad, kad atoms sevi uzjem (absorbē) energiju; šī energija pāriet uz tā elektroniem un tad tie pāriet uz augstākām orbitām. Tā elektrona orbita, t. i. tas, vai elektrons riņķos pa vienu vai kādu citu orbitu, atkarājas no tā, cik liela ir atoma iekšējā energija: jo tā ir lielāka, jo uz talākām (no kodola) orbitām pāriet elektroni. Un arī otrādi: katrai orbitai atbilst noteikta energija atomā: augstākai (talākai) orbitai atbilst lielāka energija, zemākai (tuvākai) — mazāka energija. Tāpēc ja atoms energiju uzņem (absorbē), tā elektroni iet uz augstākām orbitām. Bet tās tiem ir „nedabiskas“; pie pirmās izdevības tie cenšas „lekt atpakaļ“, t. i. nākt uz agrākām „normālām“ orbitām; tad atoms energiju emitē. Ja augstākai orbitai atbilst energija W_m (m — nozīmē m - to orbitu), zemākai („dabisķai“) energiju W , tad elektronam pārlecot atoms emitē energiju $W_m - W$. Bohrs nu

rāda, ka optiskos faktus labi var izskaidrot, ja piejem, ka šī energija no atoma aiziet kā frekvence v tā, ka

$$h \nu = W_m - W.$$

Te h — ir Planka konstante. No tā redzams, ka tad, tiešām, katra atoma dotā frekvence (spektrālā līnija) ir izteicama kā divu vēselu skaitļu difference. Liekot dažādus m (piem. 3, 4 ...), dabūjam dažādas frekvences.

Kā redzam, Bōra papildinātās Rutherford'a atoma modelis kvalitatīvi itin labi izskaidro spektros novērotās likumības. Bet arī kvantitatīvi: no dabūtām energiju un frekvēnu sakarībām var izrēķināt daudzus liebumus, piem., elektrona lādiņu un specifisko lādiņu, kas ir labā saskaņā ar citādā celā dabūtiem lielumiem. Tas palīdz Rutherford'a — Rōra atomam arvienu vairāk fizikā nostiprināties.

Augšā teiktais ir neliela ilustrācija tam, kādu pakalpojumu dod mums elektrons atoma un līdz ar to pašas vielas problēma atrisinājumā. Būdams šī atoma būves elements, elektrons jem dalību visos tanīs notikumos, kuŗi sākas atomā. Tādi, pirmā kārtā, ir gaismas emisija un absorpcija. Tā visvairāk optisko parādību (spektru) izskaidojumā elektrons iejem jo redzamu vietu. Bet gaismas emisija ir ne vienīgā atoma īpašība. Paliek vēl daudzas citas, no kurām savukārt minamas kā skārības īpašības. Arī tanīs elektrons jem dalību un tāpēc arī to izpratnē tā pakalpojumiem ir liela loma. Par to — nākošo reizi.

(Turpmāk vēl).

Patreiz sastopamo skaļruņu tipu īsa teorija.

J. Fridrichsons.

Visus patreiz tirgū sastopamos skaļruņus, pēc viņu darbības principa var sadalit trijos veidos — elektromagnētiskos, elektrostatiskos (šis tips gan loti reti sastopams) un elektrodinamiskos skaļruņos. Cita veida skaļruņi gan arī eksistē (piem. pjezoelektriskie un tml. skaļruņi), bet tie tiek lietoti tik maz, ka pie viņiem nav vērts uzkavēties.

Tā kā zinot skaļruņa darbības principus un īpatnības var lielākā vai mazākā mērā piemērot skaļruni aparātūrai un, varbūt, dažāt no viņa labākus rezultātus, mēģināsim šeit visā īsumā, neieejot sīkumos, noskai-

drot triju augšminēto tipu darbības teorētišķos pamatus.

1. Elektromagnētiskais tips.

Jau pats nosaukums norāda, ka te mums darīšana ar elektromagnētu. No fizikas zināms, ka strāvai plūstot caur vadu (piem. spoli) ap šo vadu rodās magnētisks laiks, kurā stiprums atkarājas no strāvas intensitātes. Strāvas vads — spole, it kā pārvēršas par magnētu un ir spējīgs pievilkta dzelzs vai tērauda priekšmetus — parādība, ko mēs it labi pazīstam pie parasta magnēta.

Tā tad, ja mēs šādai elektromagnēta spolei laistu cauri uztvērēja dotās elektriskās svārstības, ap spoli rastos magnētisks lauks, kuŗa intensitāte mainītos svārstību ritmā un novietojot spoles gala tuvumā dzelzs enkuri vai membrānu, pēdējā tiks lielākā vai mazākā mērā pievilkta, viņa tā tad kustēsies šīnī mainošā magnētiskā laukā, radīs gaisa savīļojumus — citiem vārdiem sakot — skaņu. Spoles magnētisko lauku vēl var ievērojami pastiprināt — koncentrēt — ie-vietojot spoles iekšienē dzelzs serdi. Bet nu nelaime ir tikai tā, ka šāds elektromagnēts, ja caur viņu laidīsim elektriskas svārstības ar frekvenci n , dos skaņas svārstības ar frekvenci $2n$, citiem vārdiem sakot, nedos dabīgu reprodukciju. Tas viegli saprotams, jo viena elektriska svārstība sastāv no diviem strāvas impulsiem pretējos virzienos un abi šie impulsi izsauc magnētisku lauku un līdz ar to membrānas pievilkšanu. Matematiski tas izteicas ar to, ka elektromagnēta radītais pievilkšanas spēks F ir proporcionāls caur viņu spoli plūstošās strāvas kvadrātam un ja mums caur spoli plūst el. svārstības (maiņstrāva), tad šo svārstību intensitāte ir

$i = i_0 \sin n \cdot t$, kur n ir svārstību frekvence un

$$i^2 = i_0^2 \sin^2 n t$$

bet

$$\sin^2 nt = \frac{1 - \cos 2nt}{2}$$

un te tā tad kā redzam jau ieiet dubultā frekvence $2n$.

Lai no tās tiktu valā, elektromagneta spoli vai spoles uztin uz poliem, kuŗi piestiprināti pie tērauda magnēta, kuŗam jau ir noteikts konstants magnētisms M . Tad spēks K , ar kuŗu elektromagnets darbosies uz enkuri, būs proporcionāls ne vairs tikai i^2 , bet $(M + i)^2$. Tā kā

$$(M + i)^2 = M^2 + 2Mi + i^2$$

un tā kā i salīdzinot ar M ir mazs lielums, tad i^2 relatīvi pret pārējiem locekļiem nekrīt svarā un tuveni spēks K būs proporcionāls i pirmajā pakāpei un tā tad dos skaņu ar frekvenci n .

No augšējās formulas redzams arī, ka spēks K būs jo lielāks, jo lielāks ir M , tas ir jo spēcīgāks ir elektromagneta jeb mūsu skaļruņa konstantais magnets. Protams tikai līdz zināmai robežai, jo ja magnets būs pārak stiprs, poli uz kuŗiem uztītas skaļru-

na spolites, būs magnetiski „piesātinātas“, tas ir, caur spolēm plūstošās strāvas maiņas varēs izsaukt tikai niecīgas magnētisma maiņas un līdz ar to arī niecīgas enkura vai membranas kustības. Lietojot spēcīgus magnētus tādēļ arī jāņem lieli poli un ne pārak mazi enkuri. Arī pārak stipra anodstrāva caur skaļruni, kuŗa arī dod konstantu magnētisku lauku, var izsaukt „piesātināšanu“, tādēļ vislabākais ir skaļruni pieslēgt caur transformātoru vai ar droselu palīdzību novadīt anoda līdzstrāvu pa citu ceļu. Ja turpretim skaļruņa magnēti ir vāji (pēc zināma laika konstanto magnētu magnētiskās īpašības zūd) zināmā virzienā plūstošā anodlīdzstrāva, ja tikai tā nav par spēcīgu, var skaļruņa spējas uzlabot.

Skaļruņa magnētu poliem jābūt visādā ziņā no mīkstas dzelzs, tērauds te galīgi nedēr, jo izrādās ka tēraudam piemīt īpašība reiz iegūto magnētismu paturēt un tā tad viņš nespēj sekot spolites radītam magnētiskā lauka maiņām un tā rodās skaņas kroplojumi. Tomēr arī mīksta dzelzs nav no šī trūkuma pilnīgi brīva un tādēļ it īpaši pret augstām skaņām, kur magnētiskais lauks mainās ļoti ātri rodās tā sauc. histerezes kroplojumi.

Tālākais elektromagnētiskās sistēmas trūkums ir tas, ka konstruktīvi ir neiespējams (vai vismaz ļoti grūti iespējams) enkuri vai membrānu iestiprināt tā, lai viņa varētu izdarīt lielas amplitūdes un tā tad dot stipru skaņu. Pie lielām amplitūdēm enkurus vai membrānu, kuŗa taču nevar būt pārak tālu no magnēta poliem atdurtos pret šiem poliem. Tādēļ pietiekošu proporcionālitāti starp el. svārstībām un enkuņa svārstībām var pānākt tikai pie mazām amplitūdēm. Šo trūkumu parasti novērš saistot enkuri ar lielu virsmas membrānu (virsmas skaļruņi), kuŗa tad dod pietiekoši intensīvas skaņas svārstības.

2. Elektrostatisks tips.

Sis skaļruņu tips pamatojas uz tā principa, ka divi ķermenji, starp kuŗiem ir zināma spraugumu starpība V , savstarpēji pievelkas. Tā tad nemot divas kondensātora plates, no kuŗām viena var svārstīties un pieliekot šādam kondensātoram spraugumu, kuŗu rada uztvērēja el. svārstības, kustīgā plate svārstīsies šo svārstību ritmā un iekustinot apkārtējo gaisu, radīs skaņu.

Atkal tikai, tāpat, kā pie magnētiskiem skaļruņiem, spēks ar kādu abas plates pie-

velkas, ir proporcionāls spraiguma kvadratam un tā tad maiņspraiguma gadījumā, kur spraigums v ir

$$v = v_0 \sin n \cdot t \text{ un}$$

$$v^2 = v_0^2 \sin^2 n t = v_0^2 \frac{1 - \cos 2nt}{2}$$

radīsies skaņas ar divkāršu frekvenci.

To izslēdz tāpat kā tur piedodot platēm zināmu sākuma spraiguma starpību V un tad spēks būs proporcionāls

$$(V + v)^2 = V^2 + 2V \cdot v + v^2.$$

Tā kā atkal v salīdzinot ar V ir mazs, pēdējais loceklis nekrīt svarā un tādā kārtā dabonam proporcionālitāti pirmā pakāpē. Atkal, kā redzams, pievilkšanas spēks pieaug ar V, bet atkal tikai līdz zināmai robežai, jo nemot pārāk lielus priekssprāigmumus cauri telpai, kas atdala abas plates, var pārlekt dzirkstele.

Līdzīgi kā pie magnētiskā tipa arī te membrānas (kustīgās plates) svārstību amplitūde ir ierobežota un pie pārāk lielām svārstībām rodās kroplojumi. Tas kā te to mēr membrānu var nemot gaandrīz neaprobežoti lielu ar šādiem elektrostatiskiem skalrūpiem var panākt drusciņ labākus rezultātus un lielākus skaņas stiprumus kā ar elektromagnētiskiem.

3. Elektrodinamiskais tips.

Sis tips pēdējā laikā sāk arvien vairāk iegūt piekrišanu, un ar pilnīgu tiesību var arī ieņemt vadošo vietu, jo viņš ir brīvs no visiem trūkumiem, kādi piemīt abiem līdz šim apskatītiem tipiem, ja neņem vērā viņa dārgāko cenu un komplikētāko apkalpošanu.

Dinamiskais skalrunis principā sastāv no magnēta, kurš dod konstantu, nemainoša stipruma magnētisku lauku un šīnī laukā novietotas spoles, caur kuru plūst uztvērēja el. svārstības. Šādā magnētiskā laukā spolite padota spēkam, kura lielums K pēc vispār pazīstamiem fizikas likumiem izsakās kā

$$K = B \cdot i \cdot l$$

kur B ir magnētiskā indukcija telpā, kurā atrodās spolite (B tā tad atkarājas no magnēta lauka intensitātes un no telpas lieluma starp abiem magnēta poliem), i — caur spo-

liti plūstošās strāvas intensitāte, un l — magnētiskā laukā atrodošos spolites vadu garums.

Ja tā tad spoliti laukā iestiprinām tā, lai viņa varētu kustēties, viņa zem šī spēka K iespilda, mainoties strāvas intensitātei i, izdarīs svārstības, kurās var tikt pārnestas uz lielāku virsmas membrānu un tādā kārtā pārvērstas skaņā.

Vispirms mēs no šīs formulas redzam, ka te mums ir stingra proporcionālitāte starp ierosinošo spēku un svārstību intensitāti i (pirmā pakāpē) un tā tad nekādas kroplošanas nenotiek. Tālāk pateicoties tam, ka magnētiskā lauka intensitāte ir visu laiku konstanta atkrit arī visi histerezes kroplojumi un tādēļ dinamisks skalrunis var dot pilnīgi nekroplotu reprodukciju — izņemot varbūt nelielus kroplojumus, ko rada ar skalrūni saistītā membrāna, kuru nekad nevar pagatavot pilnīgi brīvu no īpatnējām rezonances svārstībām.

Tālāk no formulas mēs redzam, ka derīgais spēks ir arī proporcionāls magnēta intensitātei, tādēļ pie šo tipu skalrūpiem parasti magnētiskā lauka radišanai lieto spēcīgus elektromagnētus, kuŗiem strāvu nem vai nu no līdzstrāvas tīkla vai arī no īpasības akumulatoru baterijas.

Var arī protams lietot, un arī bieži lieto, lauku radišanai pastāvīgus tērauda magnētus, tas pirmkārt palētina skalrūni un, otrkārt tad atkrit strāvas avots elektromagnētam, kuŗš bieži rada lielas grūtības. Tomēr tad pamazinoties B ir jāpalielina i, lai dabūtu tik pat lielus skaņas stiprumus.

Tā kā pirmkārt telpa starp magnēta poliem ir maza un tanī var ietīt ļoti maz tinumu un arī otrkārt liels tinumu skaits (pateicoties lielākai pretestībai) samazina strāvas stiprumu i, spoliti parasti nem ar ne visai daudz tinumiem un tādēļ (tā kā skalrūņa pretestībai jābūt tāda paša lieluma kā gala lampīņas iekšējai pretestībai) dinamisku skalruni nevar tieši slēgt pēdējās lampīņas anokontūrā, bet jālieto izejas transformātors, kuŗa primārā tinuma maiņstrāvas pretestība apm. sakrit ar lampīņas pretestību, bet sekundārā tinuma pretestība — ar skalrūņa spolites pretestību.

Skaļruna pretestība un viņas nozīme.

J. Friedrichsons.

Pērkot un konstruējot radio uztvērēju tagad galvenā prasība ko aparātam uzstāda, ir tā, lai viņš katrā ziņā spētu iedarbināt skaļruni un, lai cik labs ir uztvērējs, viņš to mēr nevar tikt skaitīts par modernu un laika garam atbilstošu, ja viņš paredzēts uztveršanai ar galvas telefoniem. Ar vienu vārdu sakot, skaļrunis pašlaik dominē uz visas radio frontes, pat īsvīlnieki, kuŗus līdz šim iedomājās kā virs Morzes atslēgas (tas protams ne Latvijā, kur par to bāž cietumā) salīkušus, ar telefoniem uz ausīm un saspīlētu sejas izteiksmi, tagad met nost šos „iemauktus“ ērti atgāzušies krēslā, klausās ar skaļruni telegrāfiju kautkur no Jaunzelandes.

Protams skaļrunis, visviens vai tas ir elektromagnetisks, -statisks vai -dinamisks, ir ļoti laba lieta, bet ļoti bieži tas varētu būt vēl labāks, citiem vārdiem sakot, ļoti bieži skaļrunis nedod to, ko viņš patiesībā varētu

dot un ļoti bieži pat paši skaļruna īpašnieki R_a nav ar viņu pilnīgi apmierināti un tādos gadījumos bez šaubām visa vaina neizbēgami tiek uzvelta pašam skaļrunim. Ir jau tiesa, ne visi skaļruni ir ideāli, ļoti bieži tie kroplo

reprodukciju, bet varbūt tikpat bieži un laikam gan vēl vairāk vaina meklējama pašā aparātā un nepareizā pastiprinātāja sastāvdaļu dimensionēšanā. Kroplojumi parasti rodās zemfrekvences pastiprinātājos, viņu transformātori nav aperiodiski, bet gan izceļ zināmas frekvences skaņas uz citu rēķina un skaļrunis protams to nevar koriģēt. Tomēr par šādas dabas trūkumiem te nerunāsim, tiem nav nekāda sakara ar skaļruni, bet gan mēģināsim te noskaidrot, kā jābūt dimensionētām pēdējā pastiprinātāja sastāvdalām, lai skaļrunis spētu dot ārā no sevis vislielāko enerģiju, jo var puslīdz droši apgalvot, ka lielā daļā uztvērējos daudz enerģijas, taisni pateicoties nepareizai dimensionēšanai, aiziet secen, pilnīgi neizmantota.

Problems nemaz nav tik grūts, vismaz elementārā veidā, ar ko šoreiz varam pilnīgi apmierināties. Pēdējā izejas pastiprinātāja anodkontūrs kā zināms sastāv no anodba-

terijas, kura dod vajadzīgo strāvu un līdz ar to enerģiju, lampiņas (kuŗa, kas te jāaizrāda, pati jau enerģiju nedod, bet tikai regulē anodbaterijas strāvas plūsmu) un beidzot skaļruna, kuŗā anodbaterijas dotā enerģija tiek pārvērsta skaņā. Viss tagad pastāv iekš tā, atrast noteikumus, pie kuŗiem skaļruna dota skaņas enerģija būtu maksimālā!

Mēs vienkāršības dēļ tā tad varam iedomāties, ka mūsu anodbaterijas kēdē ir iešlēgtas divas pretestības: lampiņa ar savu iekšējo pretestību R_l un skaļrunis ar savu pretestību R_a (1. zīm.). Te nu jāņem vērā ka skaļruni skaņu neizsauc vis anodbaterijas līdzstrāva, bet gan šīj līdzstrāvai pārklātā audiofrekvences mainstrāva, tā tad runājot par skaļruna pretestību arvien ir domāta ne skaļruna pretestība līdzstrāvai (omiskā pretestība), bet gan vidējās frekvences mainstrāvas pretestība.

Pēc vispār pazīstamā Oma likuma, tad mūsu kontūra strāvas stiprums J , ja anodbaterijas spraigums ir E būs

$$J = \frac{E}{R_l + R_a} \dots \dots \quad (1)$$

Tālāk mēs no fizikas zinām, ka katrā pretestībā, caur kuru plūst elektriska strāva, tiek patēriņts zināms enerģijas daudzums, vai nu to pretestību sasildot (el. sildītāji) vai nu vārvēršoties citā enerģijas veidā (ne skaļruna el. enerģija pārvēršanās akustiskā enerģijā).


Šīs, pretestībā patēriņtās enerģijas daudzums izteicas, kā reizinājums no strāvas stipruma uz spraiguma kritumu, kāds ir starp pretestības galiem

$$W = J \cdot e \text{ vatū} \dots \dots \quad (2)$$

jeb izteicot spraigumu e no Oma likuma ar pretestību ($e = J \cdot R$)

$$W = J^2 R \text{ vatū} \dots \dots \quad (3)$$

Mūsu gadījumā, kā redzams, visa enerģija, ko dod anodbaterija, sadalās divās daļās, viena daļa, W_l , tiek patēriņta lampiņā, viņu vienkārši sasildot un otra W_a , tiek skaļruni pārvērsta skaņas enerģijā. Pirmā daļa tā tad aiziet, tā sacīt, bojā bez nekāda labuma un tādēļ vajadzētu mēģināt noskaidrot, kā šo daļu varētu pēc iespējas samazināt. Tā kā strāvas stiprums mums izteicas ar

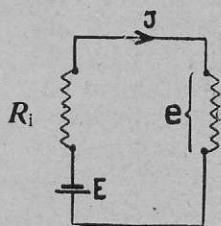

Zīm. 1.

(1) formulu tad lampīņā patērieta energija būs

$$W_i = \left(\frac{E}{R_i + R_a} \right)^2 \cdot R_i \text{ vatu} \quad \dots \quad (4)$$

un skaļrunī patērieta energija

$$W_a = \left(\frac{E}{R_i + R_a} \right)^2 \cdot R_a \text{ vatu} \quad \dots \quad (5)$$

Tā kā lampīnas pretestība dotai lampīnai ir noteikts lielums, tad no šīm formulām, uz pirmā acu uzmetiena varētu domāt, ka vienīgais samazināt nelietderīgo energijas patēriju W_i un palielināt derīgo energiju W_a , būtu palielināt pēc iespējas skaļruna pretestību R_a . Bet tā nu gluži nav, jo palielinot R_a , W_i gan samazināsies, bet līdz ar to samazināsies arī W_a , jo formula (5) R_a ir saucējā otrā pakāpē.

Lai tas būtu pilnīgi skaidri, nemsim vienkāršu skaitlisku piemēru, kurš, protams, neatbilst reāliem apstākļiem, bet kurš tomēr illustrē visas lietas stāvokli. Pieņemsim ka mums pretestība R_i ir 5 omi un mēģināsim atrast, pie cik lielas pretestības R_a energija W_a būs vislielākā pieņemot ka $E = 10$ voltu. Aprēķinu rezultātus dod apakšējā tabele, kurā bez tam vēl arī aprēķināta ikreizējā energija W_i .

R_a	$W_a = \left(\frac{E}{R_i + R_a} \right)^2 \cdot R_a$	$W_i = \left(\frac{E}{R_i + R_a} \right)^2 \cdot R_i$
1 Ω	$\left(\frac{10}{5+1} \right)^2 \cdot 1 = 2,78$	13,90
2 "	$\left(\frac{10}{5+2} \right)^2 \cdot 2 = 4,08$	10,20
3 "	$\left(\frac{10}{5+3} \right)^2 \cdot 3 = 4,68$	7,80
4 "	$\left(\frac{10}{5+4} \right)^2 \cdot 4 = 4,98$	6,15
5 "	$\left(\frac{10}{5+5} \right)^2 \cdot 5 = 5,00$	5,00
6 "	$\left(\frac{10}{5+6} \right)^2 \cdot 6 = 4,98$	4,15
7 "	$\left(\frac{10}{5+7} \right)^2 \cdot 7 = 4,83$	3,45
8 "	$\left(\frac{10}{5+8} \right)^2 \cdot 8 = 4,72$	2,95
9 "	$\left(\frac{10}{5+9} \right)^2 \cdot 9 = 4,63$	2,60
10 "	$\left(\frac{10}{5+10} \right)^2 \cdot 10 = 4,40$	2,20

Ko nu mēs no šīs tabeles redzam? Lietderīgā energija pretestībai R_a palielnoties no sākuma gan aug, bet vēlāk atkal samazinās, sasniedzot vislielāko vērtību taisni tad, kad pretestība R_a ir vienāda ar pretestību R_i .


Lasītājiem, varbūt, radīsies doma, ka tas ir vienkārši gadījums, bet tā nav, lai kādus skaitļus mēs neņemtu, arvien iznāks tas pats, pie konstanta R_i , W_a būs maksimums kad $R_a = R_i$. Kam nedaudz ir pazīstami diferenciālrēķinu sākumi, var to viegli pierādīt vispārējā gadījumā, diferencējot funkciju

$$W_a = \left(\frac{E}{R_i + R_a} \right)^2 \cdot R_a$$

pēc R_a , kurš te ir mainīgais lielums. Tad dabūsim

$$\begin{aligned} \frac{dW_a}{dR_a} &= E^2 \frac{R_a \cdot 2(R_i + R_a) - (R_i + R_a)^2}{(R_i + R_a)^4} = \\ &= E^2 \frac{R_a - R_i}{(R_a + R_i)^3} \end{aligned}$$

Lai W_a būtu maksimums, jābūt lai šis atvasinājums būtu nulle un tas var būt tikai tad, ja $R_a - R_i = 0$, jeb $R_a = R_i$.

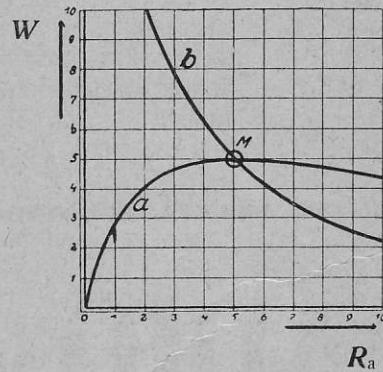

Zīm. 2.

Tā tad gala rezultāts ir tas, ka lietderīgā energija būtu vislielākā, pretestībai R_a jābūt vienādai ar pretestību R_i , jeb mūsu gadījumā skaļruna pretestībai jābūt vienādai ar lampīnas iekšējo pretestību.

Augšējo tabeli mēs varam arī attēlot grafiski (2. zīm.). Te likne 'a' rāda lietderīgās energijas atkarību no R_a , likne 'b' energijas W_i atkarību no R_a . Te mēs skaidri redzam, ka gadījumā, kad W_a ir maksimums, tas ir kad $R_i = R_a$ arī $W_a = W_i$, citiem vārdiem sakot, lampīņā tiek nelietderīgi patērieta puse no visas anodbaterijas energijas, liet-

derības koeficients tā tad ir tikai 50% un tas jau ir par mazu. Bet no šīm līknēm mēs varam nolasīt vēl arī kaut ko citu. Protī, pretestībai R_a palielinoties W_a gan samazinās, bet ļoti lēni, turpretim W_i samazinās daudz straujāki. Piem. pie $R_a = 2R_i$, W_a būs samazinājies tikai par 12%, turpretim W_i samazinājies par veselām 56% un lietderības koeficients būs palielinājies par 16 $\frac{2}{3}\%$. Palielinoties pretestībai R_a vēl vairāk, lietderības koeficients gan pieauga, bet arī pati energija W_i kļūs maza. Turpretim energijas W_a pamazināšanos par 12% mēs gandrīz vai skaļrunī nemaz nejutīsim, bet energijas ietaupījums par 16 $\frac{2}{3}\%$ jau daudz dod anodbaterijas mūža ilgumam un tādēļ tā tad galu galā mēs varam taisīt tādu slēdzienu, ka vislabākais kompromiss starp skaļrunī patēto energiju un visu anodbaterijas energiju ir tad, kad

$$R_a = 2R_i.$$

Protams, ja mums nav anodbaterija, bet tīkla anode, tad varam strāvas patēriņu nemēt vērā un dabūt maksimālos rezultātus pie

$$R_a = R_i.$$

Tā tad praktiski nu iznāk, ka skaļrunis dos vislabākos rezultātus tikai tad, ja viņa pretestība (atkal te jāaizrāda, ka zem šīs


prestības nav domāta omiskā pretestība, bet gan maiņstrāvas pretestība) būs vienāda vai apm. divreiz lielāka par lampiņas iekšējo pretestību. Šis apstāklis nu jāņem vērā pie aparāta būves, lampiņas izvēles un skaļruņa iegādāšanās. No firmu pušes gan līdz šīm diemžēl skaļruniem nekad vidējā maiņstrāvas pretestība netiek uzdota, tādēļ te amatieriem jāizlidzas pašiem un jāmēģina šī skaļruna pretestība izmērit. Kad skaļruna pretestība ir zināma, var arī viegli izvēlēties lampu ar vajadzīgo iekšējo pretestību un tad ikkuriš varēs pārliecināties, ka viņa radioiekārta tagad strādā daudz lietderīgāki kā agrāk.

Viss nupat sacītais attiecas protams arī uz citiem gadījumiem, kad mums anodkontūrā skaļrunis nav ieslēgts tieši, bet caur transformātoru, tad pretestība R_a attieksies uz transformātora primārā tinuma pretestību un sekundārais tinums savukārt tad ir jāpiemēro skaļruna pretestībai. Vispār šo principu par iekšējās un ārējās pretestības vienādību pie maksimālās lietderīgās energijas dabūšanas var attiecīnāt uz ikkuļu kontūru, bet to lai lasītāji pamēģina pielietot paši, droši vien tādā kārtā ikkuriš varēs ie-vērojami uzlabot sava uztveroša aparāta darba spējas. Vajadzības gadījumā mēs ar lielāko prieku nāksim talkā ar padomu.

RADIO

aparāti un viņu'piederumi

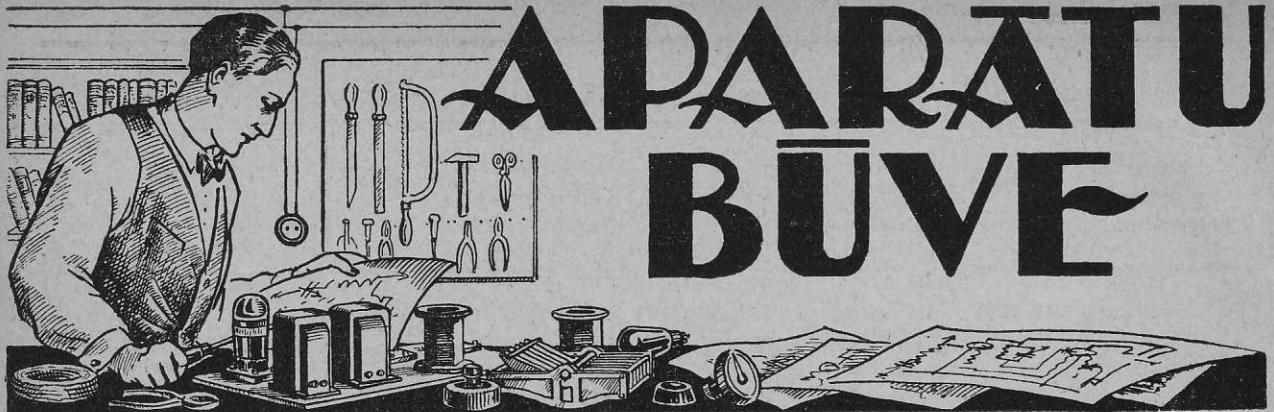J. Perl un F. Marienfeldt, Rīgā,
Mazā Ķeniņu ielā № 17. Marijas ielā № 28.



Eksponenciālās skaļruna taures būve.

A. Vitolīnš.

Svarīga radiouztvērēja iekārtas daļa ir skaļrunis. Tikko skaļums pārsniedzis noteiktu robežu, klausīšanās ar galvas telefoniem vairs nav iespējama. Jāmeklē skaļruni. Blakus dažādu principu skaļruniem, kuri vairāk vai mazāk labi pilda savu uzdevumu, mēdz lietot arī skaļruni ar tauri. Tomēr taures skaļrunis parasti maz apmierina dzirdi, jo kropļo skaņas. Izrādās, ka tā tas ir tikai pie īsām taurēm. Ja taure ir pietiekoši garā un eksponenciāla tipa, skaņu kroplojumi var noiet līdz minimumam.

Jēdziens, eksponenciāla taure, nozīmē, ka šādas taures šķērsgriezuma laukums dubultojas, trīskārtojas, vai daudzkārtojas par kādu citu skaitli, uz kādas noteiktas (taures) garuma vienības. Šis, tā sauktais izplešanās samērs, ir atkarīgs no tās zemākās nots, zemākās frekvences, kuru vēl gribam dabūt no taures. Taures tievā gala šķērsgriezumam jābūt mazam, kamēr viņas, mutes diametram stipri lielam. Mutes diametrs, tāpat kā izplešanās samērs, atkarājās no zemākās frekvences: diametram jābūt zemākās frekvences $\frac{1}{4}$ daļai vīņa garuma. Tā tad taures samērus noteic vienigi zemākā nots, zemākā frekvence. Jo zemāka šī frekvence, jo lielāki taures apmēri. Lūk, kāpēc mazās skaļrunu taures neapmierina: viņu īsuma dēļ zūd zemās notis, kuras, sevišķi mūzikā ir jo rakstūrīgas, kamēr augstie toni plūst netraucēti. Sekas ir sagrozītas skaņas, skaņu kroplojumi.

Sai rakstiņā aprakstīšu eksponenciālās taures aprēķināšanu un taures būvi.

Recepte: taurei jābūt pietiekoši lielai un eksponenciālai, tad ir sagaidāma laba re-

produkcijs. Tā tas ir teorētiski, bet aprēķins rāda, ko tas nozīmē praktikā.

Zemākā, cilvēkam vēl dzirdamā, skaņas frekvence ir apmēram 16 periodi sekundē. Uz šo frekvenci konstruētai, kvadrātiska šķērsgriezuma, taurei ir šādi samēri: garums apm. 20 m, mutes vienas malas garums iekšpusē = 4,73 m, tievā gala, kakla, iekšējais diametrs — 1,6 cm. Šādam milzenim vajadzētu spēka pastiprinātāju ar neparastu jaudu, lai varētu ievilpot milzīgo gaisa masu, ko ietver taure. Protams, ka parastam abonentam šāds skaļrunis, kas gan labi attēlotu skaņas sāket ar 16 per./sek. uz augšu, ir nelietojams; tādam īstā vieta brīvā dabā un lielās hallēs. Dzīvoklim tāpat nepiemērota ir skaļruna taure ar zemāko frekvenci = 32 per./sek. Tādai gan mutes diametrs samazināts divkārtīgi un garums sarāvies vairāk kā uz pusi, tomēr arī tad vēl taure dzīvojamās telpās nav lietojama.

Tā tad kompromisu starp vēlējumiem un iespēju! — Vispareizāki taures zemāko frekvenci izvēlēties starp 64 un 128 per./sek.

Pievēstās tabeles pirmās kolonas skaitļi iedala tauri noteiktos garumos. Taures šķērsgriezuma laukums katram posmam ir divkārtīgi lielāks, kā vienu posmu iepriekš. Turpretī šķērsgriezuma diemetri, kas aizrādīts otrā kolonnā, dubultojas ik pa divi posmiem. Posmi sadalīti vēl sešas daļas katrs, tā kā diametrs atrodams ik pa īsiem attālumiem pa visu taures garumu. Piezīmēju, kā visi mēri ir iekšējie.

Pirmā kolonā atrodams uzraksts „sakums“. Patiesībā, tas ir tikai izejas punkts aprēķinos. — Taures garums atkarīgs arī

Eksponenciālā taure.

Garums atkar. no iz- plēš. samēra	Šķērsgriez. cm.	Garums atkar. no iz- plēš. samēra	Šķērsgriez. cm.	Garums atkarīgs no izplēš. sam.	Šķērsgriez. cm.	Garums, atkar. no iz- plēš. samēra	Šķērsgriez. cm.
2. posms	1,27	$\frac{2}{3}$	4,52	$\frac{1}{6}$	15,22	$\frac{2}{3}$	50,7
$\frac{5}{6}$	1,35	$\frac{5}{6}$	4,79	$\frac{1}{3}$	16,12	$\frac{5}{6}$	53,7
$\frac{2}{3}$	1,42	2. posms	5,08	$\frac{1}{2}$	17,08	9. posms	57,5
$\frac{1}{2}$	1,5			$\frac{2}{3}$	18,11		
$\frac{1}{3}$	1,6	$\frac{1}{6}$	5,4	$\frac{5}{6}$	19,14	$\frac{1}{6}$	60,9
$\frac{1}{6}$	1,69	$\frac{1}{3}$	5,71	6. posms	20,32	$\frac{1}{3}$	64,5
		$\frac{1}{2}$	6,04			$\frac{1}{2}$	68,35
1. posms	1,8	$\frac{2}{3}$	6,6	$\frac{1}{6}$	21,5	$\frac{2}{3}$	72,41
$\frac{5}{6}$	1,9	$\frac{5}{6}$	6,75	$\frac{1}{3}$	22,8	$\frac{5}{6}$	76,56
$\frac{2}{3}$	2,0	3. posms	7,2	$\frac{1}{2}$	24,16	10. posms	81,28
$\frac{1}{2}$	2,13			$\frac{2}{3}$	25,35		
$\frac{1}{3}$	2,26	$\frac{1}{6}$	7,62	$\frac{5}{6}$	26,85	$\frac{1}{6}$	86,12
$\frac{1}{6}$	2,4	$\frac{1}{3}$	8,06	7. posms	28,75	$\frac{1}{3}$	91,26
Sākums	2,54	$\frac{1}{2}$	8,54			$\frac{1}{2}$	96,64
		$\frac{2}{3}$	9,05	$\frac{1}{6}$	30,45	$\frac{2}{3}$	101,4
		$\frac{5}{6}$	9,58	$\frac{1}{3}$	32,25	$\frac{5}{6}$	107,4
$\frac{1}{6}$	2,7	4. posms	10,16	$\frac{1}{2}$	34,17	11. posms	115
$\frac{1}{3}$	2,85			$\frac{2}{3}$	36,2		
$\frac{1}{2}$	3,02	$\frac{1}{6}$	10,8	$\frac{5}{6}$	38,28	$\frac{1}{6}$	121,8
$\frac{2}{3}$	3,2	$\frac{1}{3}$	11,4	8. posms	40,64	$\frac{1}{3}$	129,0
$\frac{5}{6}$	3,4	$\frac{1}{2}$	12,08			$\frac{1}{2}$	136,69
1. posms	3,6	$\frac{2}{3}$	12,68	$\frac{1}{6}$	43,06	$\frac{2}{3}$	144,82
		$\frac{5}{6}$	13,45	$\frac{1}{3}$	45,60	$\frac{5}{6}$	153,12
$\frac{1}{6}$	3,81	5. posms	14,37	$\frac{1}{2}$	48,32	12. posms	162,56
$\frac{1}{3}$	4,03						
$\frac{1}{2}$	4,27						

no viņas tievā gala caurmēra, kurš jāpie-
mēro attiecīgai skaļruņa galviņai. Lai to
varētu, no „sākuma“ ar bultu uz augšu norā-
dīti vēl divi posmi, starp kuļiem atrā-
dīsies meklētais diametrs.


Tabele lietojama apalā un tāpat kvadra-
tiskā šķērsgriezuma tauvu aprēķināšanai.
Vislabāki tabeles lietošanu noskaidrot ar
piemēru.

Kādi samēri būs taurei ar zemāko frek-
venci = 105 per./sek.? — Atsevišķo posmu
garumu atrod ar konstanta skaitla (= 1951)
palīdzību. Dalot šo skaitli ar periodu skaitu
sekundē, dabūjam posma garumu, jeb izple-
šanās samēru (centimetros), t. i. attālumu,
pēc kuļa taures šķērsgriezuma laukums du-

bultojas. Mūsu piemērā: 1951 : 105 per./sek.
= 18,58 cm. Taures resnā gala, mutes,
diametru dabū dalot citu konstantu skaithi,
kurš atvasināts no skānas izplatīšanās ātruma,
ar taures zemāko frekvenci. Šis skaitlis
ir: apalai taurei — 8534, kvadrātiskai —
7564. Apaļas taures mutes diametrs =
8534 : 105 per./sek. = 81,28 cm. Tabelē
pret šo skaitli atrodās 10. posms. Tagad
var aprēķināt taures garumu. $10 \times 18,58$
cm. = 185,8 cm. Tas ir taures garums no
„sākuma“ līdz „mutei“. Ja skaļruņa galvi-
ņas diametrs, tai vietā, kur piestiprina
tauri, ir, piem., 1,6 cm, taures garumam
jāpieskaita vēl attiecīgais gabals. Tabelē
skaitlis 1,6 saskan ar $1\frac{1}{3}$. posmu (no „sāku-

ma" uz augšu norādītā virzienā). $1\frac{1}{3} \times 18,58$ cm = 24,77 cm. Viss taures garums $185,8$ cm + 24,77 cm = 210,57 cm, apmēram 210—211 cm.

Šai taurei iekšējie diametri atrodami pēc tabeles ik pa 3,09 cm uz garuma; tas ir vai-

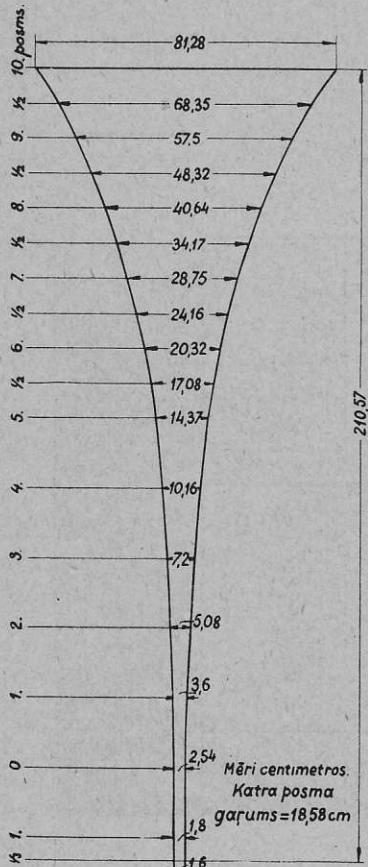

Zīm. 1.

rāk kā pietiekoši. Aprēķinātās taures schēmatisks attēls parādīts zīm. 1.

Kvadrātiskai taurei vienas malas garums, t. i. taures mutes platums, pa iekšpusi, tai pašai frekvencei, ir $7564 : 105$ per./sek. = 72,0 cm. Tabelē skaitlis sakrīt apmēram ar $9\frac{2}{3}$ posmiem. Taures garums: $9\frac{2}{3} + 1\frac{1}{3} \times 18,58$ cm = 204,38 ≈ 204 cm.


Ieteicamāki būvēt tauri ar apaļu šķērsgriezumu. Tai ir mazāk reflektējošo virsmu, viņa ir stingrāka un pie tam nemaz nav grūtāki uzbūvējama, kā kvadrātiskā, pat vieglāki. Tauri varētu saliekt vairākos likumos, lai tā ienemtu mazāku telpu, tomēr tas nav ieteicams. Vispirms aprēķināšana ir sarežģītāka, un, galvenais, būve būs nesalidzināmi grūtāka. Tādēļ labāki būvēt taisnu tauri

un aprēķinot viņu tik lielu, cik to atļauj esošās telpas. Ja tauri telpā uzstāda vertikāli, starp taures augšgalu un griestiem jābūt pietiekošam attālumam — apmēram tik, cik taures augšgala diametrs.

Keroties pie taures būves, vispirms jāparūnējas par labu skaļruna galviņu. Tai jābūt kārtīgi izbūvētai, ar specīgū magnetu, pabiezū membrānu un labi jāstrādā arī pie lielākām jaudām. — Savam skaļrunim lie-toju „Amigophone“ skaļruna galviņu, 2000 Ω, kuŗa maksāja Ls 18,—.

Taures galvenais materiāls ir presšpāns un pape. Līdz 4. vai 5. posmam (zīm. 1.) ieteicams tauri taisīt no presšpāna. Presspāns ir gludāks un pielāvigāks kā pape, kamēl taures iekšpusē iznāk gludāka. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpat neviene vieta, saprotamu iemeslu dēļ, taurei nedrīkst ielielkties uz iekšu. Lai to pilnīgi izslēgtu, ieteicams taures sākuma formu, apmēram līdz 3. vai 4. posmam, likt izvirpot no koka. Uz šī formera tauri ērti varēs izveidot. Materiāla saistīšanai vislabāki noder dekstrina klīsteris. Viņš ir viegli sagatavojams, ātri žūst un cieši saista. — Dekstrina pulveri ieber traukā un samica ar aukstu ūdeni par valkanu masu, apmēram tādā konsistencē, kā zaļās ziepes. Ar koka lāpstīnu uzsmērē vajadzīgā vietā.

Salaidumu malas presšpānam, un tāpat papei, ar asu nazi izdrāž, t. i. izgriež plānas. Pēc tam, kad taures sakums, apm. līdz 4.

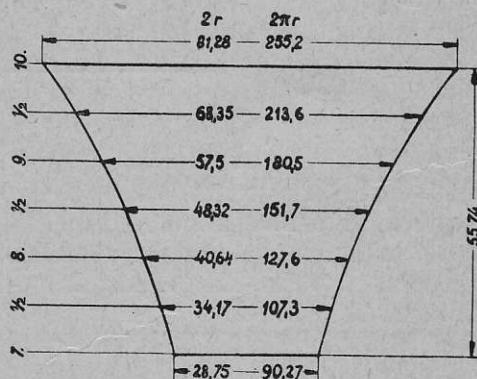

Zīm. 2.

posmam, no presšpāna izveidots, šo gabalu apkliesterē ar 1—1,5 mm biezū papi. Pape dos taurei lielāku stingribu. Sākot ar 4. posmu taures diametrs jau ir pietiekoši liels, tādēļ no šejienes līdz 7. posmam taure būvējama no 1—1,5 mm papes. No papes izgriež un izveido gredzenus, kuŗu apakšējais dia-

metrs mazāks, bet augšējais arvienu lielāk, saskaņā ar mēriem. Salaižot iepriekšējos gredzenus ar nākošiem, jāievēro ka pēdējiem jāgūl uz pirmajiem, lai savienojumi nebūtu pret skanās virzienu. Visi savienojumi cieši jāsaklisterē un jāizvairas atvērumus.

Ja tie kādā vietā rodas, jāaizsmērē ar to pašu klisteri un, ja iespējams, jāsaspiež un jāsalipina.


Taures iekšpusi jau tagad, darba laikā, vairākas reizes izsmērē ar šellaka šķidumu alkoholā, lai iekšpuse būtu gluda kā spogulis.

Tālāko taures daļu, tā sauc. zvanu, no 7. posma, būvē citādāki. Zīm. 2. atzīmēti zvana iekšējie diametri attiecīgā vietā un blakus tās pašas vietas aploces garums.

Zvana veidojams no lapām. Aploci sadala 12—16 daļas, kā vēlam, un dabū lapas platumu. Lapas garumu atrod tā: zvanu pārzīmē lielākā mērogā, piem. 1 : 4, un ar cirkeli noņem attālumus uz zvana malas līknes. Tos pārnes uz lapas zīmējuma. Zīm. 3. redzamā lapa ir zvanam no 16 daļām. Uzlaidums a paredzēts savienojumam ar taures 7. posmu.

Visas lapas ar grāmatu siešanas drātījām, klisteri un audekla lentām saviēno kopā. Uz taures 7. posma jau iepriekš uzlīmē vienu lieku papes gredzenu, tik tālu no augšmalas cik gaļa dala a (zīm. 3). Šis gredzens neļaus zvanam slīdēt uz leju. Savienojuma vietas taurei un zvanam apsmērē ar klīsteri, zvanu uzmauc uz taures, savienojumu nosien ar auklu un tauri noliekt žūt. Zvana iekšpusi izsmērē ar šellaku.


No stingras dzelzs vai tērauda drāts, 4—5 mm resnas, izliec un salodē (labāk sašveisē)

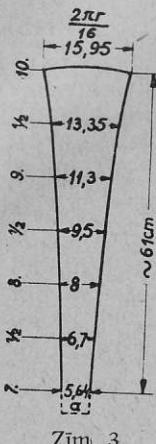

Zīm. 3.

attiecīga lieluma riņķi un sašuj to ar zvana augšējo malu. Riņķis zvanam piedod nepieciešamo saturu. Uz taures kakla, stingribas dēļ, ieteicams uzmaukt uzmēroto skārda cauruli, 20—25 cm garu. Visu tauri aplimē ar plānu audeklu.

Taures izgrezītošana atkarājas no katram būvētāja gaumes. Var viņu aplimēt ar grāmatu siešanas kaliko, nodot lakotājam nokot, vai citādi apstrādāt. — Ja taures uzstādīšanai paredzēts statīvs, nepieciešami visas vietas, kas saskaņas ar taures ķermenī, izolēt ar filcu, lai statīvs nesāktu rezonēt.

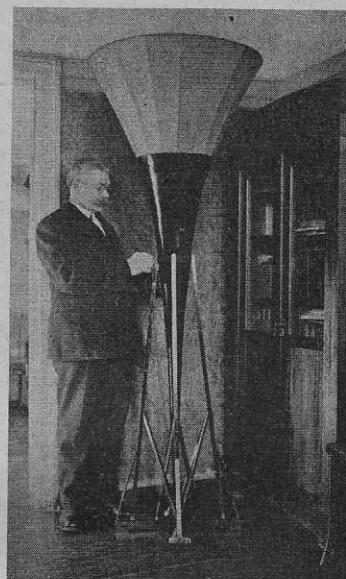

Zīm. 4.

Tāpat ieteicams palikt filcu zem skaļruņa galviņas un statīva kājām.

Fotogrāfijā redzamā taure ir 2 m garā. Viņa attēlo mūziku jūtami labāk, kā mazā, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ m garā taurite.

Grāmata „Praktiskās schēmas“

Šai grāmatā ievietota 41 schēma, ar attiec. aizrādījumu, aparātu būvel. Tās ir visdažādākās, sākot ar detektoru-

un beidzot ar 5-lamp. utzvērēju schēmam.


Pie tāk plašas schēmu izvēles, kuriem visām izcīlus vērtība, katram amatierim iepazīties tuvāk ar šo grāmatu sev „isto“. Un tādēļ ieteicams, katram amatierim iepazīties tuvāk ar šo grāmatu. Grāmata maksā Ls 1.50 un dabūjama grāmatu un radio veikalos.

Pa pastu piepr. izdevn. „Atbalss“, Rīga, p. k. 381. Pasta tekošs rēķins 393.

Elektromagnetiskais virsmas skaļrunis ar iebūvētu kristaldetektoru un maiņstrāvas tīkla zemfrekvences pastiprātāju.

T. Lapuš.

Aparāti, kuri domāti tikai Rīgas raidstacijas uztveršanai skaļruni, bez jeb kādām baterijām (tas ir, viss tiek ņemts no maiņstrāvas tīkla) jau parādijušies tirgū. Bet visi atsevišķi mazās kastēs. Šis apstāklis mani arī pamudināja aprakstīt šo aparātu, kur viss ir kompakti iebūvēts skaļruņa skapīti. Apkalpošanas ziņā aparāts ir ļoti vienkāršs. Detektors, kuŗu vienīgo vajadzētu jūtīgi ieštādīt, nemaz tik ātri savas detektēšanas spējas nezaudē, izņemot, ja ir ņemts galīgi sliks kristāls. Tādā gadījumā tāds nekavē-

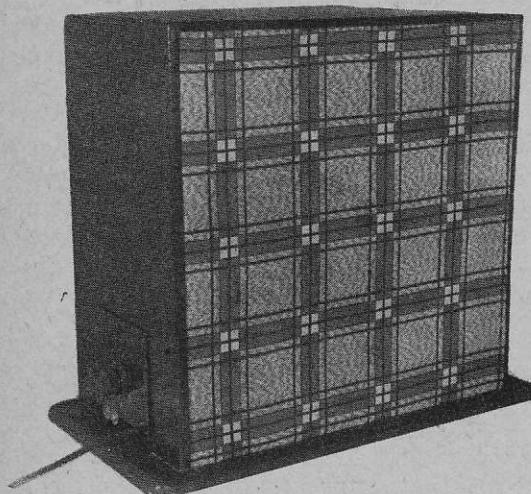

Zīm. 1.

joši jāaizvieto ar labu. Kondensātors tikai vienu reizi jānoskoņo. Izņēmums ir, ja jāsamazinā jeb jāpalielinā skaļums, jeb arī aparāts tiek pārnests jaunā vietā pie jaunas antenas.

Aparāta skaļums Rīgā un tuvākā apkārtnē būs pilnīgi pietiekošs arī bez antenas, tikai ar zemi vien. Uz laukiem viņš gan būs mazāk piemērots, jo tvert skaļruni veikties grūti, izņemot, ja stacija detektoraparātā dzirdama ļoti labi, tad arī tur šo aparātu ar sekmēm var lietot.

Pēc šiem dažiem aizrādījumiem varam stāties pie darba. Sāksim ar


Skaļruni.

Kā jau zīm. 2. redzams, ir divas virsmas ar lieluma attiecību apm. 1 : 3. Vis-

pirms pagatavojam rāmi. No apm. $3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ cm sausām koka līstēm sasitam rāmi apmēram 50 cm kvadrātā. Stūru sastiprināšanu



Zīm. 2.

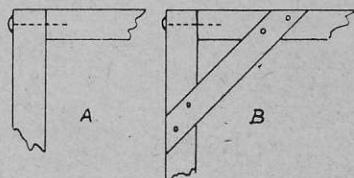

Zīm. 3.


izvedam ļoti vienkārši, pēc zīm. 3. ar 1 gārāku naglu.

Līdzīgā kārtā pagatavojam vēl otro mazo rāmīti pēc zīm. 4. Kā materiāls lietojams tikai ļoti stiprs audeklis. Es savam skaļrunim izvēlējos pelēku somijas audeklu. Audekla lielums apm. 75×75 cm un 35×35 . Tas ir katrā ziņā ņemams drusku lielāks par pašu rāmi, jo audekls apliecams mazliet ap rāmja malām.

Pēc šī darba varam jau sākt ar audekla (skaļruņa virsmas izgatavotas no audekla) uzstiepšanu un uzlimēšanu. Kā materiāls lietojams tikai ļoti stiprs audeklis. Es savam skaļrunim izvēlējos pelēku somijas audeklu. Audekla lielums apm. 75×75 cm un 35×35 . Tas ir katrā ziņā ņemams drusku lielāks par pašu rāmi, jo audekls apliecams mazliet ap rāmja malām.

Uzlimēšanu izdarā ar labu klisteri vai pat galdnieka līmi.

Pie uzlimēšanas jāraugās, lai audums nebūtu viss vienmērīgi uzstiepts, bet lai pieņemtu apm. zīm. 5. redzamo izskatu, tas ir stūros vairāk sastiepi, bet malu viendus dalā audums lai veido kūkumu uz centru. Līdzīgā veidā apstiepj ar audeklu arī mazo rāmīti. Tagad varam vēl rāmjiem stūros uzsist pastiprinājumus, — mazus dēlišus, t. i. šķērsām stūriem pāri pārsitam finieru gabalus, kā tas ir zīm. 3 B. Ar šo rāmis gūst pavismā citu stabilitāti. Kad rāmji ar uzlimēto audeklu izžuvuši, atliek pēdējais

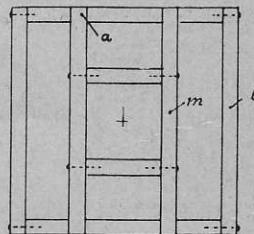


a — mazā un lielā rāmja atbalsta vietas.
m — mazais rāmis
l — lielaīs rāmis.


Zīm. 4.

grūtākais un riskantākais darbs — virsmas veidošana. Riskantākais tādēļ, kā ar mazu neuzmanību var sabojāt visu pastrādāto darbu.

Vispirms atzīmējam abiem rāmjiem centrus, novelkot diagonāles. Centros uzmanīgi izduļ caurumus, saliek abus rāmjus kopā un

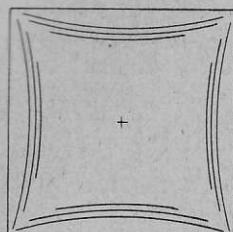

Zīm. 5.

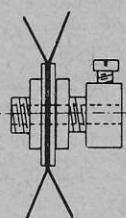

— Zīm. 6.

izveiļ cauri skrūvi ar divām paplāksnēm un diviem uzgriežņiem. Šādas skrūves varēs laikam droši pirkst katrā lielākā radioveikalā. Es šim gadījumam ar sekmēm izmantoju pieslēgu spaili no veca elektriska sienas slēdzēja. Šāda skrūve attēlota zīm. 6.

Ja nu mēs tik tālu esam tikuši, tad tālāk virsmām jāpiedod attiecīgā forma. To izdara attālinot abus rāmjus, līdz kamēr audekls būs joti stingri izstiepts. Jāattiepj joti uzmanīgi, lai audekls nepārplīstu. Jāattālina abi rāmji — skatoties pēc materiāla un audekla uzlīmēšanas, apmēram 12—18 cm. Rāmju savstarpīgi atbalsta uz 4 klucišiem, kuŗus paliek zem mazā rāmja garākām malām un pēdīgi pienaglo jeb saskrūvē.

Auduma imprignēšana.

Šim nolūkam lieto celuloidu šķidinātu acetonā. Ja gadās pie rokas vecas filmas, tad tās šim gadījumam var joti labi izmantot, notīrot tikai emulsiju, ko izdara ar asu suku karstā ūdenī.

Pirma reizi audumu iesmērē ar labi pašķidru šķidrumu, lai viņš audumā pilnīgi iešūcas. Pēc pirmās imprignēšanas var lietot jau biezāku šķidrumu. Tikai jāpiezīmē, ka auduma imprignēšana nav jāizved gluži līdz rāmja malām, bet atstājama apm. 1—2 cm brīva josla.

Pēc galīgas izžūšanas var vēl reizi pārklāt ar celuloidu, bet tas nav obligātoriski, tikai gadījumā ja audums pamīksts, iesmērē vēl arī trešo reizi.

Skaļruņa sistēmas piestiprināšanu izved ūsādi: lielam jeb mazam rāmim, skatoties cik lielu telpu ieņem sistēma, uzskrūvē šķērsām pāri apm. 3—4 cm platu līsti kuŗai tieši vidū

piestiprina sistēmu. Piestiprināšanu izdara vai nu ar centra skrūvi jeb arī savādāki, skatoties kāds piestiprināšanas veids sistēmai. Sistēmas adatai jāsniedzas cauri abu audeklu konusu sastiprināšanas vietas skrūvei, kur adata pieskrūvējama ar mazu sānu skrūvīti. Gadījumā ja adata nesniegtos cauri, adatai jāpielodē pagarinājums.



Kas attiecas uz sistēmu pašu, tad vēlama izbalansēta, lai darbā nebūtu jāregulē, kas kādreiz atgadās. Ar to skaļruņa būve būtu nobeigta.

Tīklaparātam,

kā taisngrieža lampa ir cēlgāzes lampa, jo viņai atkrīt kvēle. Transformātora sekundāram spraigumam vajadzētu būt vismaz 2×180 V un 4 V maiņstrāvas kvēlei, jeb arī 2 volti, tādā gadījumā gan varēs lietot tikai skaļruņa lampu no 2 voltīgās sērijas.

Primāram tinumam vajadzētu būt kā 120, tā arī 220 voltiem, kas bieži arī sastopams. Slēgšanas veids 120 jeb 220 V parasti atzīmēts transformātora pavadrakstā.

Transformātora lielums var būt no vismazākiem esošiem tipiem, jo vajadzīgā jau da loti niecīga. Savam taisngriezim uzbūvēju pats piemērotu transformātoru, no veca zvana transformātora, bet darba pie viņa diezgan daudz, tā kā to var atlauties tikai

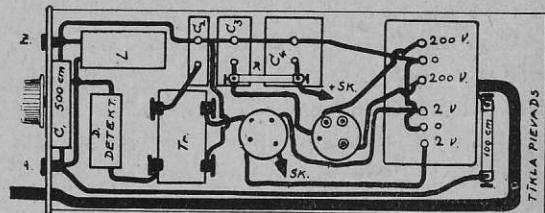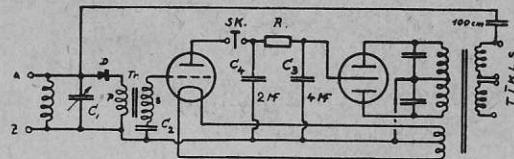

Zīm. 7.


tad, kad daudz brīva laika vai arī ir ierīces, ar kuŗām ātri var uztīt vajadzīgo lielo tinumu skaitu; galu galā tirgus transformātors izmaksās tikai nedaudz dārgāki.

Drošelus aparātā nelietosim, jo viņi samērā dārgi, iztiksīm ar apm. 10.000Ω pretestību. Pretestības lielums gan atkarīgs no transformātora spraiguma, bet caurmērā 10.000Ω pietiks pat pie 2×230 V. Kondensatori vajadzīgi — viens 4 MF otrs

Jāaizrāda vēl uz 2 kondensātoriem, kuri iezīmēti principiēlā schēmā, bet nav montāžas schēmā. Tie ir katrs 0,5 MF slēdzami paralēli, abiem augstsprāguma tinumiem, kā tas ir zīmējumā. Ja sprāgums ir zems, tas ir apm. 160 V, novērots, ka tiklā ronas traucējumi uz garjiem vilņiem, kas nepatikami var iespaidot kaimiņu. Pie pāri par 200 voltiem šāda veida traucējumi nav novēroti un kondensātori ir nevajadzīgi.

Tikla pievadauklu izvedam no skaļruņa kastes laukā un galā pievienojam normālo dakšķiņu. Auklas garumam jābūt tik lielam, lai no aparāta novietošanas vietas varētu aizsniegt tuvējo sienas kontaktu.

Pēc tikla aparāta apskatīsim tagad sīkāki vēl pašu detektoruztvērēju ar pastiprinātāju.

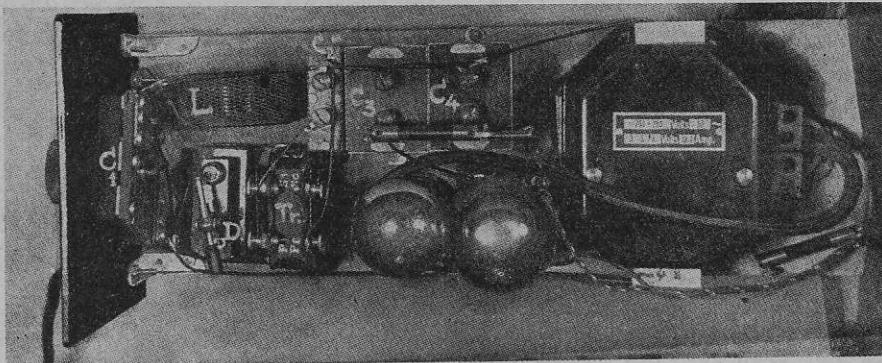

Zīm. 8.

Detektoruztvērēja kontūrā ir 60 vijumu ūniņspole, kuŗu tik pat labi var aizvietot ar attiecīga lieluma cilindrveidigu vai kādu citu spoli.

Maiņkondensātors var būt 500 cm² ar pāri dielektriķi.

Pārējam pie pastiprinātāja. Zemfrekvences transformātors vēlams labs, jo pretējā gadījumā reprodukcijā dzirdēsim nepatikamus kroplojumus. Tinumu attiecība vēlama liela, praksē izrādījās pat, ka ļoti teicami skaļumu varēja pacelt ar 1 : 20.

Kondensātors C₂ aizvieto tikliņa bateriju, viņa lielums ir apm. 0,5 MF, var arī būt mazāks. Dažreiz novērots ka kondensātors nepilda savu uzdevumu un priekšnesumi ir mazliet kroploti, tad šī kondensātora vietā ievietojam vienkārši tikliņa bateriju apm. 10 V, piem. divas kabatlukturšu baterijas, jāievēro tikai kā negatīvā spailē (garākā) savienojama ar transformātoru.

Kā lampu pastiprinātāja lietojama laba

skaļruņa lampa, speciāls kvēldiegs maiņstrāvai nav vajadzīgs, tā kā var izlietot parasto lampu.

Ja vēlams sevišķi liels skaļums, tad lietojama pentode, tādā gadījumā skrūvīte pie zoķeļa savienojama ar skaļruņa spaili, kurā savienota ar R un C₄. Lai tvertu arī bez antenas, tas ir tieši no tikla, tad šim gadījumam ir apm. 100 cm liels blokkondensātors, kurā viens gals savienots tieši ar tiklu, bet otrs ar aparāta antenas spaili. Pats par sevi saprotams, ka šim kondensātoram jābūt ļoti drošam (pārbaudītam vismaz uz 500 V).

Gadījumā, ja tver ar antenu, tad šis kondensātors nav jāatvieno, bet var netraucēti palikt visu laiku pievienots.

Visa aparāta daļu novietošanu kā arī mon-

tāzas schēma redzama zīm. 7. un 8. Še liekas tuvāki paskaidrojumi būtu lieki, vienīgais var atzīmēt, ka viss montēts uz gaļa pamatdēļa, kas brīvi ieiet skaļruņa starpā, pamatdēļa vienā galā ar 2 leņķišiem pieskrūvē mažu priekšplati, kurā ir 2 ligzdas — antenai un zemei, vieta kondensātoram C₁ un caurums, caur kuŗu iet tikla pievads.

Visas šīs aparatūras ārējam ietērpam pagatavo kasti, ar tādu aprēķinu, lai viņā varētu novietot skaļruni. Kastes priekš un mugurpuse ir brīva. Izgatavojam 2 precīzus šaurus rāmīšus, kas iebīdami kastes valējās pusēs. Rāmīšus apstiepj ar krāsaini musturētu vieglu audumu.


Tāda īsumā ir šī aparāta būves gaita un liekas, ka nekādas grūtības nevar rasties, jo viss ir samērā ļoti vienkārši.

Tikai labu gribu un darba iznākums būs arī labs!

Augstāk aprakstīto skaļruņa veidu izvēlējos tādēļ, ka viņš stipri atgādina ar savu skaņas reprodukciju dinamisko skaļruni.

Dinamiska skārnu pašbūve.

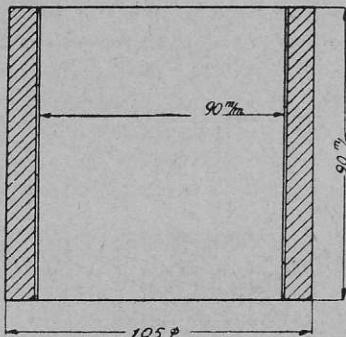Lai gan dinamisko skaļruņu labās īpašības ir vispār atzītas, tas tomēr vēl sastopams diezgan reti un tam par iemeslu ir viņa pagaidam dārgā cena. Bet taisni dinamiskā tipa skaļrunis ir izdevīgs arī ar to, ka viņš pielaiž pašbūvi, ko nevar teikt par mag-



Zim, 1.

nētiskiem skaļruniem. Nevajag, protams, tūliņ domāt, ka dinamiska skaļruna pašbūve ir viegls darbs, nē, tā prasa daudz pūlu un uzmanības, bet iespējama tā ir un bez šaubām tā atmaksasīes. Tādēļ šeit gribami sniegt mūsu god. lasītājiem sīku dinamiska skaļruna būves aprakstu neiejot uz teorētiskiem jautājumiem, bet tikai aprakstot praktisko pusi. Šis skaļrunis aprakstīts vairākos ārzemju žurnālos un devis loti labus rezultātus un pie tam viņa uzbūve ir samērā vienkārša.


Skaļrunis sastādās no sekošām daļām, kurās pēc kārtas aprakstīsim atsevišķi: elektromagnēta serde, elektromagnēta spole, membrānas iestiprinājums, magnēta pamats ar pieslēgu dēlīti un membrāna ar svārstisko spoli.

Stāsimies vispirms pie magnēta serdes pagatavošanas. Tam nolūkam vecu dzelžu veikalā sameklējam dzelzs caurules gabalu ar apm. 90 mm iekšēju diametru, drusciņpāri par 100 mm ārējo diametru un apm. 90 mm gaļu (1. zīm.). Šo caurules gabalu tagad vajaga tālāk apstrādāt un to vislabāki dot izdarīt kādā mechaniskā darbnīcā, izņemot, protams, gadījumus, ja ir vajadzīgās zināšanas metāla apstrādāšanā un virpa ar vajadzīgiem instrumentiem. Vispirms caurulei kā no ārpuses tā arī no iekšpuses jaizvirpo pēc 2. zīm. mēriem, un tad viņas apakšējā

galā ievirpo slīpi (sk. 2. zīm.), lai tanī varētu ievietot dzelzs vai tērauda dibenu 3. Šis dibens ir 8 mm biezš un viņa vidū ir 8 mm diametra caurums. Lielā vērība ir jāgriež uz to, lai dibens pilnīgi piegulētu caurulei, vislabāki ir viņu pieslīpēt. Lai dibenu cieši piestiprinātu pie caurules, caurules sānos un pašā dibenā ieurbj sešus caurumus un iedzen tanīs dzelzs štiftes.

Tad tālāk jāsameklē dzelzs cilindris, 90 mm gaļš un apm. 35 mm resns, kuru arī liekam apvirpot pēc 2. zīm. mēriem un bez tam liekam viņa resnākā galā iegriezt vītnes $\frac{1}{4}$ collas skrūvei. Ar šādas skrūves palīdzību cieši pievelkam cilindri, uz kuŗa vēlāk nāks uzbāzta magnēta spole, pie caurules dibena. Tagad atliek vēl pagatavot caurulei vāks. Tam nolūkam vajadzīga 100 mm diametra un 8 mm bieza tērauda ripa (2. zīm.), kuŗai vidu jāizvirpo taisni 33 mm diametra caurums. Bez tam vēl šīnī ripā pēc 3. zīm. mēriem jāizurbj vesela rinda mazu caurumiņu un jāiegriež tanis 3 mm vītnes.

Seši malējie caurumiņi domāti ripas pie-
stiprināšanai pie serdes cilindra un tādēļ arī

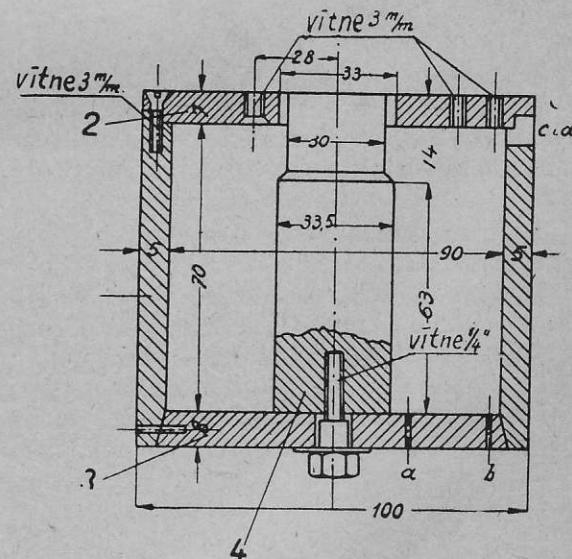


Zim. 2.

cilindrī attiecīgās vietās jāizurbj caurumiņi ar vītnēm. Tad var ripu pieskrūvēt pie cilindra un tādā kārtā mēs būsim dabūjuši elektromagnēta serdi, kuŗas viens pols ir augšējais cilindra 4. gals, bet otrs pols —

ripa 2. Starp abiem poliem tā tad ir 1,5 mm plata gaisa starpa, kuŗā vēlāk nāks ievietota skaļruna kustošā spolie. Lai serde izskatītos solidāka, viņu no ārpuses vēl var pārklāt ar laku vai arī dot nonikēlēt.

Tagad varam stāties jau pie pašas magnēta spoles pagatavošanas. Viņai vispirms vajadzīgs skelets uz ko to uztīt. Pēdējo pagatavojam no misiņa skārda, izgriežot no tā (skārda biezums 1,5 mm) trīs ripiņas ar 88 mm āreju un 35 mm iekšēju diametru un uzbažam tās uz 70 mm gaļas misiņa caurulites, kuŗas iekšējais diametrs ir 34 mm un sienu biezums 0,5 mm (4. zim.). Lai magnēta spoles tinumi neskārtos pie misiņa, misiņa riņķām uzlīmējam vēl 1,2 mm biezas presšpana ripiņas P un arī pašu misiņa cauruli


mot spolei citādu tinumu skaitu. Vajaga tikai aprēķināt cik amperu strāva tad ir vajadzīga un cik lielai pretestībai jābūt spolei pie šī strāvas stipruma. Piem., ja mums būtu

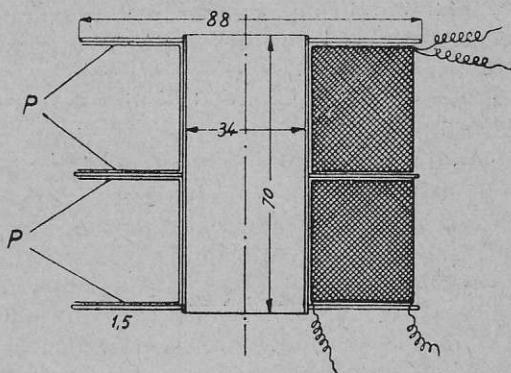

Zīm. 4.

strāvas avots ar 22 voltu spraigumu, tad 11 vatū dabūšanai spolei vajadzētu plūst 0,5 Amp.stiprai strāvai un spoles pretestībai būtu jābūt $22/0,5 = 44$ omi. Tā tad būtu jāsamēklē drāts, kura pie 44 omu pretestības apmēram piepildītu visu spoles skeletu.

Tikla izmantošanas gadījumā lietojam emaljētu vaļa drāti 0,18 mm resnu un katrā spoles nodalījumā ietinam 16.000 tinumu. Ti-

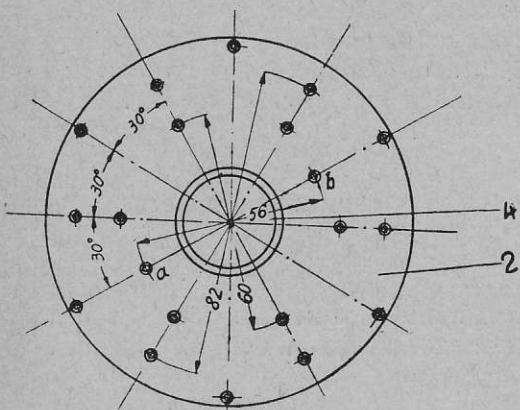


Zīm. 3.

pārklājam ar presšpāna kārtu. Pirms izlešanas misiņa ripiņas vēl jāpielodē pie caurules, lai skeletam būtu cieš saturs.

Tagad nu šīnī skeletā jāietin spole. Te nu vispirms jāzin kādu strāvas avotu lietos elektromagnēta lauka radišanai. Tā kā skaļrunis aprēķināts apm. 11 vatū magnetizējošās strāvas jaudai, tad lietojot 4 vai 6 voltu akumulātorus strāvas stiprums būs apm. 2—3 amperi, un šāds strāvas patēriņš drīz vien iztukšos akumulātorus. Tādēļ ekonomiskāki ir lietot apgaismošanas strāvas tiklu, tikai te nelaimē ir tā, ka parasti tas būs maiņstrāvas tikls un tā tad strāva būs jātaisno. Tas tomēr nav tik grūti, jo pie 220 voltu spraiguma būs vajadzīgi tikai apm. 50 mA strāvas.

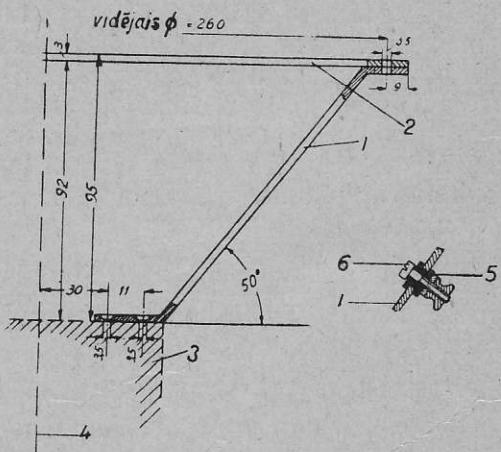Tādēļ te arī aprakstīsim spoles pagatavošanu tikla pieslēgumam, un ktrs kam ir pie rokas cits strāvas avots var lietot to, ne-




1. Misina strēmeles.
2. Misina riņķis.
3. Elektromagneta augšējā ripa.
4. Vidussass.
5. Izolācijas caurule ar pieslēgu.


Zīm. 5.

not ik pēc 2000 tinumiem ietinam spolēs rafnēta papīra kārtiņu izolāciju. Spolu galīem uzmaucam izolācijas caurulites un no-vietojot skeletu uz elektromagnēta serdes

vidējo cilindru, galus pa caurumiņiem a, b, c un d (zīm. 2.) izvadām ārā. Ar to pats elektromagnēts būtu gatavs, tagad vēl pie viņa jāpieriko ierīce, membrānas piestiprināšanai. Tam nolūkam no 3 mm biezas misiņa plāksnes izgriežam 15,5 cm garas un 15 mm platas sešas strēmeles un viņu abus galus atliecam par 50° leņķi, kā tas rādīts 5. zīm. Apakšējos atliekumos izurbj ik pa diviem caurumiņiem, ar kuļu palīdzību leņķus pieskrūvē pie elektromagnēta serdes ripas 2, kuŗā jau tam nolūkam bija paredzēti seši pāri caurumiņu ar vītnēm. Arī augšējos atliekumos izurbjam pa vienam caurumiņam. Tad tālāk liekam mechaniskā darbnīcā izgriezt no misiņa skārda (3 mm bieza) riņķi ar 248 mm iekšēju un 278 mm ārēju caur-

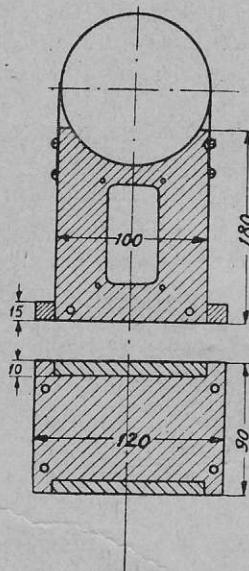


Zīm. 6.

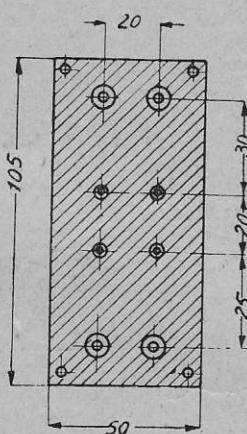

Zīm. 7.

mēru, un pie reizes tanī izurbt 12 caurumiņus ar vītnēm (3,5 mm un 9 mm atstatumā no ārējās malas), kuŗi tā tad būs viens no otra 30° atstatumā. Ar sešiem caurumiņiem rīpu pieskrūvē pie misiņa strēmelu augšējiem atliekumiem, bet pārējie seši paliek membrānas piestiprināšanai. Var arī visus caurumiņus urbt bez vītnēm un piestiprināšanai lietot skrūves ar uzgriežņiem. Divās misiņa strēmelēs vēl bez tam izurbj pa caurumiņam un ielaiž tanis izolētas pieslēgu skrūves, pie kuŗām vēlāk pievienot svārstošas spolites galus. Šo pieslēgu atstatums no apakšējā atliekuma ir apm. 30 mm. Visu šeit minēto daļu mēri doti 5. zīm.

Lai skaļrunim būtu glītāks izskats un lai ērtāki varētu izvest pieslēgumus, magnēta serdi iestiprina pamatā, kuŗu pagatavojam no diviem vertikaliem dēlišiem pieskrūvētiem pie koka pamatdēla (6. zīm.). Vertikālo

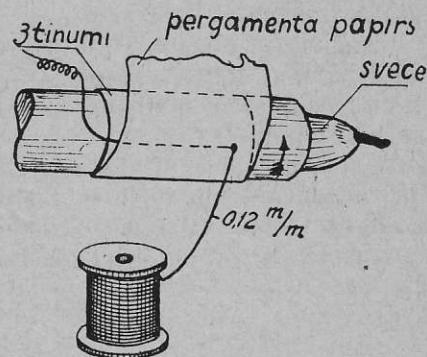


Zīm. 8.

dēlišu augšējā galā ir ieapaļš izgriezums, kuŗā tiek novietots magnēta serdes cilindrs. Lai tas stāvētu nekustīgi, viņu aptver ar skārda stīpām, kuŗas pieskrūvē pie abiem vertikāliem dēlišiem. Vienā dēlītī bez tam izzāgē apm. $.40 \times .95$ mm lielu izgriezumu, virs kuŗa pieskrūvē ebonita vai bakelita pieslēgu plāksnīti. Šīnī plāksnītē (7. zīm.) iestiprinam divas pieslēgu skrūves svārstošas spolites galiem, divus pārus ligzdiņu skaļruņa pārslēgšanai no 110 uz 220 voltiem tīklu un divas pieslēgu skrūves tīkla pievienošanai.


Tagad nu jāstājas pie visgrūtākā un visvairāk uzmanības prasošā darba: svārstošās spolites un membrānas pagatavošanas. No viņu izveduma atkarājas visa skaļruņa darbība. Spolītei jābūt vieglai un tā jāiestiprina tā, lai viņa varētu cik vien iespējams brīvi kustēties.

Pagatavojam viņu sekošā kārtā: nemam 35 mm resnu stearina sveci un to novirpojam taisni 31 mm resnu. Uz šīs sveces uztinām trīs kārtas pergamenta papira strēmelēs 3 cm platas. Katru kārtu rūpīgi salīmē ar celuloīda šķidinājumu acetona. Pēc trešās kārtas papīra strēmelē 5 mm no viena gala ar adatu izduļam caurumiņu, izvelkam tam cauri 0,12 mm resnas emalj. drāts galu, virs

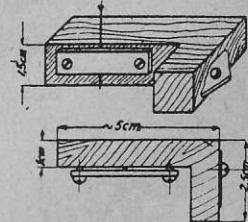

Zīm. 9.

kūra uztinam vēl vienu pergamenta papīra kārtu labi salimējot ar celuloida šķidinājumu (8. zīm.). Kad celuloids izžuvis, var stāties pie tīšanas. Rūpīgi, tinumu pie tinuma uztin pavisam 6,4 metrus (64 tinumi) 0,12 mm emaljētas vaļa drāts, dabonot tādā kārtā apm. 9 mm gaļu tinumu kārtu. Tinumu beiždam sākumam pretējā pusē un drāts galu rūpīgi pielīmējam ar papīra strēmelīti. Tad visu spolīti pārklaj ar celuloida šķidinājumu acetonā un laujam tai labi izžūt, vienu vai vairākas dienas. Lai spolitei būtu vēl ciešaks saturs, viņā no iekšpuses un arī no ārpuses ielīmējam divas presšpāna vai vizlas riņķas. Riņķu izgriešanai var pagatavot īpašu ierīci pēc 9. zīm.: pie L-veidīgi izgriezta koka kluciša vai dēliša vienā malā pieskrūvē „gillete“ naziša gabaliņu, bet pie

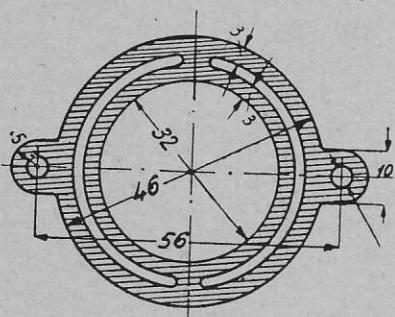


Zim. 10.

iekšējās malas ar skārda strēmeles palīdzību piespiež kniepadatas galu. Tādā kārtā da-bonam kaut ko līdzigu cirķelim, ar kuļu va-ram izgriezt ripīnas ar ikuļu vēlamu dia-metru. Vispirms ar šī aparāta palīdzību no 0,2 mm bieza prespāna vai vizlas izgrie-žam rīnkīti ar 31 mm ārēju un 24 mm iekšēju diametri, kuřs noderēs kā spolites iekšējais satura rīnkītis. Tādā pat kārtā pagatavo-jam arī ārējo rīnkīti pēc 10. zīm. veida un mēriem. Šo pēdējo rīnkīti uzmanīgi uzbā-žam uz spolites, tanī galā, kur ir tinumu gali un rūpīgi to pielīmējam. Kad celuloids atkal izžuvīs ar bārdas nazi uzmanīgi nogriež spo-lites galus, atstājot tinumu galu pusē 8 mm un otrā galā 1 mm skaitot no tinumiem. Tad var no spolites izņemt sveci, tikai tas jāiz-dara loti uzmanīgi, lai spoliti nesabojātu (vislabāki izurbt svece caurumu un pāri-palikušo kārtu izkasīt ārā). Kad tas izda-rīts ielimē spolites iekšpusē vēl otru satura rīnkīti (11. zīm.) un spolīte ir gatava.

Ka membrānas materiāls ļoti labi noder


parastais gludais ietinamais papīrs. Tomēr var ari izmēģināt citu papīri, tas viegli izdarāms.

Membrānu izgriež pēc 12 zīm. mēriem un ārējā malā ik pa centimetram iegriež ie-

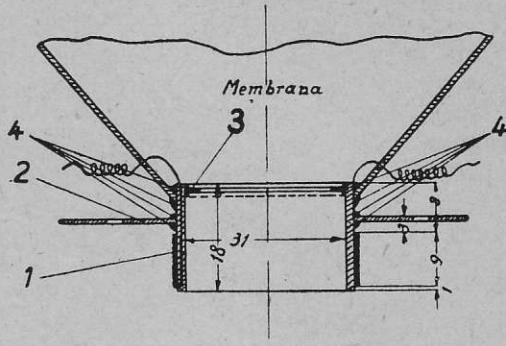

Zim. 11.

griezumus un dabūtos „zobiņus“, rūpīgi atliec. Lai konisko membrānu piestiprinātu pie skaļruņa, izgriežam vēl no papīra ripiņu ar 219 mm iekšēju un 226 mm ārēju caurmēru un no 0,2 mm bieza prespāna ripiņu ar 248 mm iekšēju un 278 mm ārēju caurmēru un abas šīs ripiņas koncentriski uzlīmējam uz samta vai mīkstas ādas gabala. Kad līmējums izžuvis ar asu nazi vai šķērēm ādu vai samtu apgriež ap uzlimētiem riņķiņiem, dabonot tādā kārtā vienu vienīgu ripiņu (13. zīm.). Pie papīra ripiņas tagad var pielīmēt membrānas „zobiņus“, bet pres-

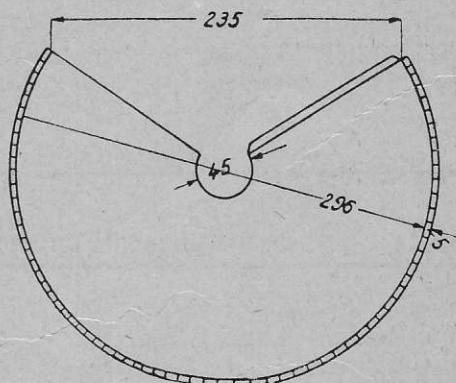


Zim. 12.

špāna ripiņu, uzliekot tai vēl virsū biezāka presšpāna tikpat lielu ripiņu, var pieskrūvēt pie vara ripiņas (5. zīm.).

Ar to visas sastāvdalas būtu gatavas, atliek tikai viņas samontēt kopā. Vispirms tā tad uz elektromagnēta serdes iekšējā cilindra

uzmaucam spoli un vijas galus izvedam caur cilindrī izurbtiem caurumiņiem a, b, c un d (tanis jāievieto izolācijas caurulītes) ārā.

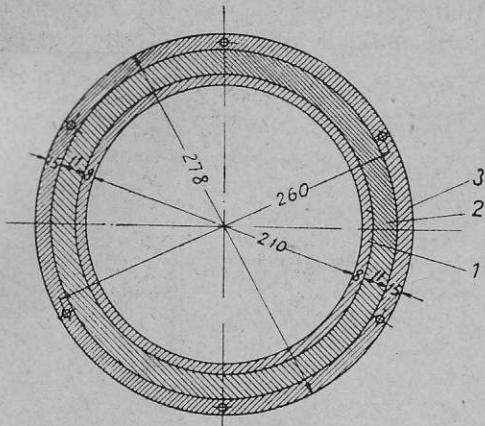


Zim. 13.

Tad uzskrūvējam uz serdes cilindra augšējo ripu 2. (2. zīm.) un pārliecināmies vai serdes iekšējā cilindra gals ir taisni šīs ripas izgriezuma vidū. Tad pie ripas 2. pieskrūvē sešas izliektās misiņa strēmeles ar misiņa ripu (5. zīm.). Beidzot vēl ripā 2. ieskrūvējam divas skrūvītes ar a un b apzīmētās vietās (3. zīm.).

Tad var stāties pie svārstošās spolītes iestiprināšanas. Magnētu uzliek stāvus uz galda un virs skrūvītēm a un b (3. zīm.) uzliek apm. 4 mm biezas šeibites. Tad uzmanīgi svārstošo spolīti ieliek rievā starp elektromagnēta poliem tā, lai spolītes ārējas pres-špāna ripinas caurumini uzietu uz skrūvi-

tēm a un b. Stingri jāraugās uz to, lai spolite nevienā vietā nepieskārtos magnēta serdei. Tad ar uzgriežņiem, ieliekot vēl starpā plānu šeibīti, var skrūves a un b pieskrūvēt un spolite ir piestiprināta. Tagad atliek tikai membrānas ādas vai samta malu piestiprināt pie misiņa rīnķa, un apakšējo malu uzmanīgi pielīmēt pie spolites un skaļrunis ir gatavs, vajaga tikai viņu ievietot jau pagatavotā pamatā (6. zīm.) un izvest vaja-dzīgos savienojumus. Pieslēgšana pie 110 un 220 voltiem viegli saprotama no 14. zīm.

Lai skaļrunis dotu vēl labāku reprodukciju, viņu var iebūvēt koka kastē, kurās izvedums tomēr jāatstāj katram pēc viņa garšas.

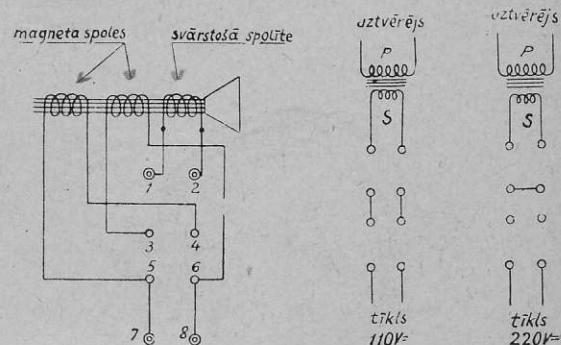

Zim. 14.


Nav jāazmirst, ka šādu dinamisku skalruni nevar tieši slēgt uztvērēja anodkontūra, bet gan tikai ieslēdzot starpā transformātoru ar 10 : 1 līdz 25 : 1 lielu pārnesumu.

J. F.

Grāmata „Galvaniskie elementi un anodbaterijas, viņu pašpagatavošana un pielietošana“.

Šīs grāmatīnas nolūks ir, dot pamācību, kā pašam izgatavot dažādu tipu galvaniskos elementus radioaparātam, elektriskiem zvaniem, apgaismošanas ierīkošanai un t. t. Bez tam, lasītājs te arī atradīs norādījumus par elementu būtību un viņu kopšanu, jo no tās bieži vien atkarīgas elementu darbības spējas un mūžs.

SATURS: Galvanisko elementu vēsture un būtība. Pirmās un otrās šķiras vaditāji. Polarizācija un depolarizācija. Elementu izlādešanas liknes. Elementu ietilpība un pašizlādešanās. Elementu savienošana. Dažādu elementu tipi, viņu pielietošanas iespējāmības un pašpagatavošana: a) Leklānšē elements. b) Lalanda elements. c) Kallo elements. d) Tomsona elements. e) Meidingera element. f) Daniela elements. g) Grenē elements. h) Bunzena elements. i) Poggendorfa elements. k) Fullera elements. l) Sausie elementi. **Anodbaterijas. Elektr. apgaismošana. Elementu uzturēšana.**

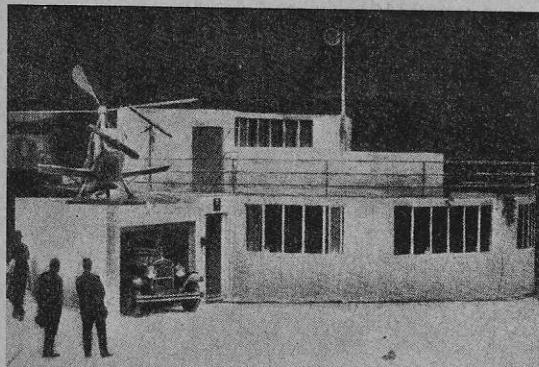


„Nākotnes privātmāja“ (kādā izstādē) ar auto garažu, nolašanās platformu aeroplānam, antēnām televīzijai un radiotelefonam.

Pa labi:

Šodien. „Europa“
bugs — slaidi kā
jachtai.




Šodien. „Bremen“ savā helingā.

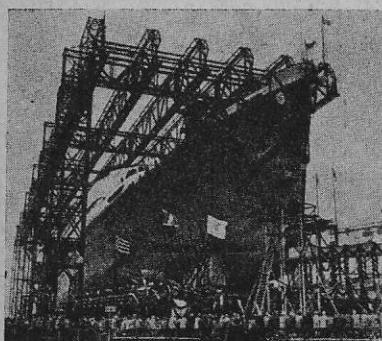




Pa labi:

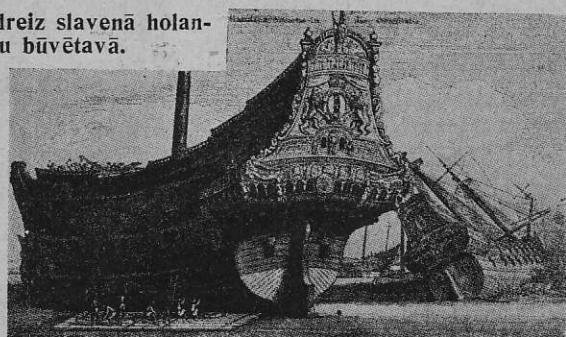Vakar. Skats kādreiz slavenā holan-
diešu kuģu būvētavā.



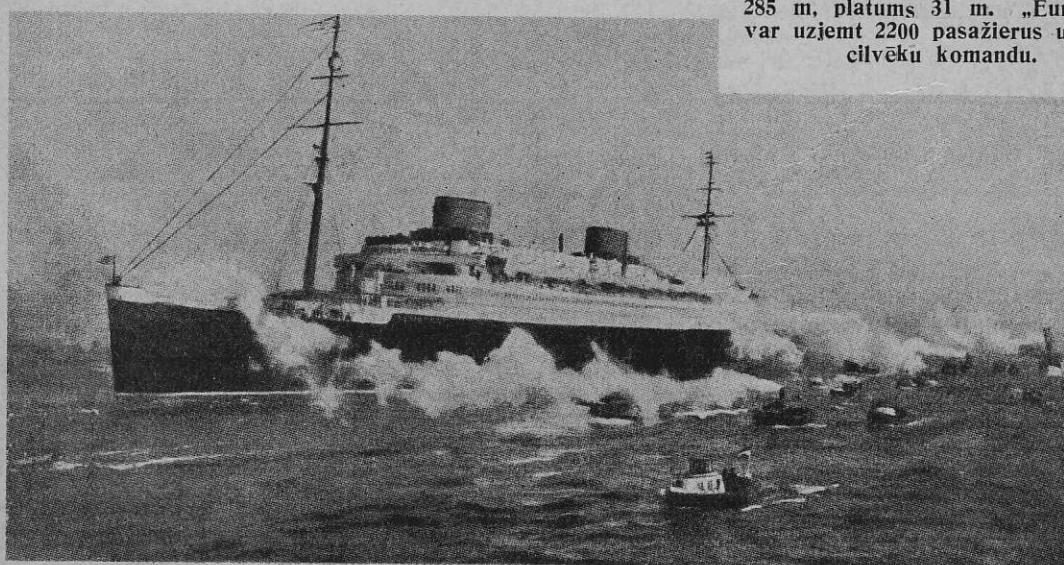Šodien. Jaunais vislielākais okeāna tvaikonis „Europa“. Viņa tilpums ir 51.000 br.-reģ. tonnas, garums 285 m, platumis 31 m. „Europa“ var uzņemt 2200 pasažierus un 975 cilvēku komandu.




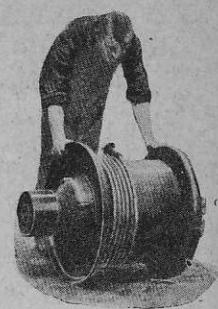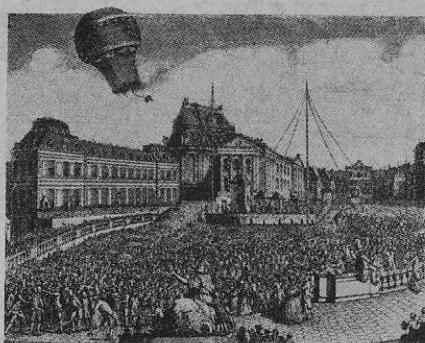

Vakar. Montgolfiera pirmais lidojums
1783. gadā.

Pa kreisi:

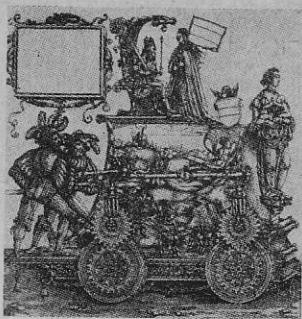Šodien. „Cepelins“ savā pasaules ce-
lojumā.




Vakar. Viduslaiku alkimiķis.

Pa kreisi:

Vakar. „Pašbraucējs“ no vācu
keizara Maksimiliana laikiem.

Apašā:


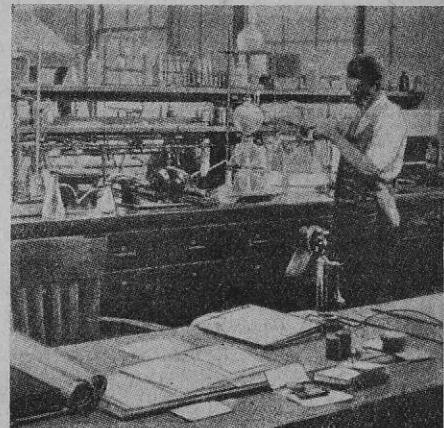
Šodien. Jaunais rekordauto
„Sudraba lode“ (4000 HP), ar
kurū cer pārspēt „Zelta bultas“
uzstādīto rekordu.



Šodien. Moderna ķimiska laboratorija.

Apašā:

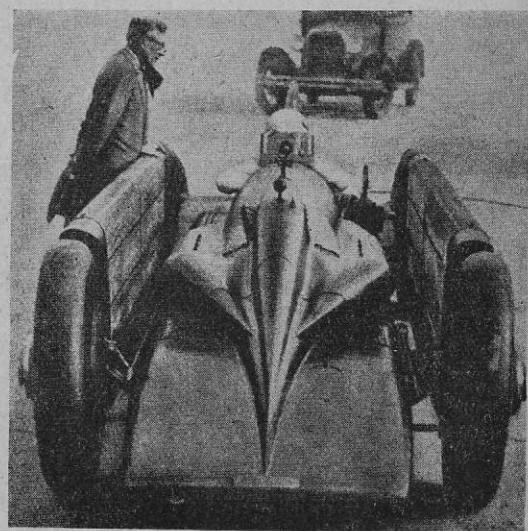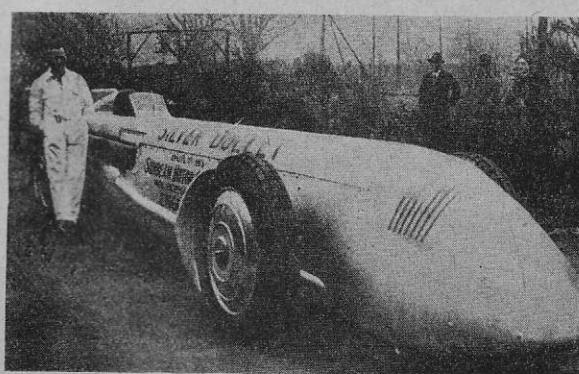Šodien. Majora Segreva rekordvāģis
„Zelta bulta“.



Vēl par dinamisko skaļruni.

Sakarā ar dažiem redakcijā ienākušiem jutājumiem par dinamisko skaļruniem, ievietojam šo rakstu kā papildinājumu 1929. g. „RA“ Nr. 3. ievietotam rakstam par šo jutājumu.

Vissāpigākais jutājums pie šiem skaļruniem ir spēcīga magn. lauka radīšana. Dažas rūpn. firmas, starp citu arī Philips gatavo šo skaļruni ar permanentiem magnetiem, sakarā ar ko atkrit ierosmes spole un viņas patērētā jauda. Sākumā šķiet, ka ar perm. magn. ir daudz aiztaupīts, bet jāņem vērā tas, ka ar perman. magn. nevar radīt tik spēcīgu lauku kā ar ierosmes spoli un ar laiku pat šī magneta spēks zūd, kas ievērojami mazinās skaļumu un līdz ar to skaļunis top nejūtīgāks.

Izcilus stāvoklī tanī ziņā ir abonenti, kuru rīcībā ir līdzstrāvas tīkls. Uzņemtā jauja, apm. 6—10 W ir nenozīmīga, turpreti, viņu noņem akumulātoriem nākās grūti. Skaļruna vispārējā konstrukcija, atkarībā no ierosmes spraiguma, nemainās; J tikai ierosmes tinums ir katrā gadījumā cits. Tā piem. pie 220 V vajadzēs apm. 25—30.000 tinumu 0,2 mm emaljas vadu, jo pēdējais ir izdevīgāks pār kokvilnu. Vēlams lai ierosmes spole aizņemtu visu apalā stieņa garumu. Par spoles apmēriem var spriest pēc tab. „R.A.“ II, 1, 22. lpp., kur dots tinumu skaits caur 1 cm². Nav arī vēlams ka U dzelzs izstiepta pārāk uz augšu jeb sāniem, jo ar to palielinās spēklīniju ceļa garums, kas nav vēlams. Viņu izveido tieši tik lielu, kā viņā var ietilpināt ierosmes spoli. Sīkāki ierosmes spoli var aprēķināt, ja zin spraugas lielumu, jo praktiski dzelzs kermenī var neņemt vērā. Amperu vijumu skaits būs:

$$N_i = \frac{B \cdot l_s}{0,4 \pi}$$

kur B = pienemtais spēklīniju daudzums uz 1 cm² gaisa spraugas, ko praktiski var pienemt par 8000, l_s — spraugas lielums centimetros. Atliek vēl izšķirties, kādu strāvu lietot, akumulātoru jeb tīkla — taisngrieža, no akumulātora, skatoties pēc viņa lieluma, var noņemt apm. 2 Amp., tas nozīmē, ja vajadzīgi kādi 1200 amp. vijumi, tad šīnī gadījumā tinumu skaits būs $\frac{1200}{2} = 600$ tinumi. No tīklaparāta var noņemt kādus 60 MA, tad: $\frac{1200}{0,060} = 20.000$ tinumi. Būtu

gan jāņem arī vērā kāds spraigums ir rīcībā, tad gan apm. jāpieņem cik liela varētu būt spole, t. i. lieto vidējo vada garumu metros, šeit formula tad būtu šāda:

$$I = \frac{N_i \cdot l_v \cdot 2,5}{E \cdot 57}$$

kur N_i jau augšā izrēķinātie amp. vijumi I. cauri plūstošā strāva amperos l_v tinuma vidējais garums.

Lai aprēķina gaita būtu skaidra, nemsim piemēru:

Pieņemsim ka tīklaparāts dod 220 V un ierosmes spoles viena vijuma vidējais garums ir 0,17 m pie dzelzs serdes 2,5 cm Φ

Tāpat pieņemsim, ka sprauga ir 0,2 cm, tad ampervijumus vajadzēs:

$$N_i = \frac{8000 \cdot 0,2}{0,4 \cdot 3,14} = 1275$$

Tādā gadījumā ierosmes strāva būs:

$$= \frac{1275 \cdot 0,17 \cdot 2,5}{220 \cdot 57} = 0,0432 \text{ Amp}$$

apm. 40 MA. Vada šķērsgriezums pie pieleižamās slodzes uz 1 mm² — 2,5 Amp.

$$q = \frac{i}{s} = \frac{0,042}{2,5} = 0,0173$$

vada diametrs līdzināsies:

$$= \sqrt{\frac{4 \cdot q}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,0173}{3,14}} = 0,148 \text{ mm}$$

kā redzams, tirgū tuvākais diametris ir 0,15 mm.

Kopējais vijuma skaits:

$$N = \frac{1275}{0,0432} = 29500 \approx 30.000$$

Pēc „RA“ II. Nr. 1. 22. lpp. tabeles uz 1 cm² var satilpināt 3660 vijumus, no kā varam izrēķināt laukumu kāds būs vajadzīgs 30000 vijumiem

$$\frac{30.000}{3660} = 8,2 \text{ cm}^2$$

pie spoles garuma 3 cm viņas augstums (no serdes)

$$h = \frac{8,2}{3} = 2,73 \text{ cm}$$

Noteiksim tagad precizi vidējo vijuma garumu:

$$l_v = \pi (2,5 + h) = \pi (2,5 \cdot 2,73) = \\ = 3,14 \cdot 5,25 = 16,5 \text{ cm}$$

pieņemam 17 cm, tā kā ar iznākumu varam būt apmierināti

Cik liela pretestība šai spolei?

$$R = \frac{I_v \cdot n}{57 \cdot q} = \frac{0,165 \cdot 30.000 \cdot 4}{57 \cdot 0,0173} = 5530 \Omega$$

Varam tagad vēl galīgi pārbaudīt cik liela strāva būs ierosmei vajadzīgi


$$J = \frac{E}{R} = \frac{220}{5530} = 0,0398 \text{ Amp.}$$

un ampervijumi būs:

$$0,0398 \cdot 30000 = 1194$$

Kā redzams mazliet mazāk kā bijām pieņemuši, bet šī starpība nav nozīmīga. Var gadīties ka vidējais vijuma garums nesaskan ar pieņemto, tad aprēķins būs vēlreiz jāatkarīto, pieņemot citu vijuma garumu.

Kas attiecas uz konusa nostiprināšanu, tad tas liekas visgrūtākais darbs visā būvē.

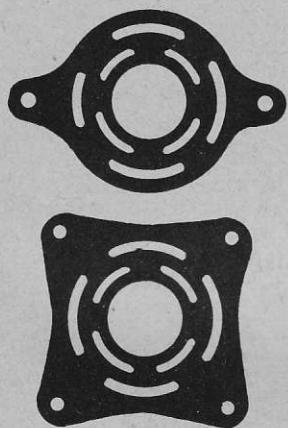


Zīm. 1.

des krustveidīgā šķēlumā. Krusts ir mazliet lielāks par sērdes diametru, ar ko izslēgta spolite pieskāršanās serdei. Kustošā spolite atbalstās uz gumijas šķautnēm, kurās var brīvi izsekot visām svārstībām, neradot nekādu dzirdamu skaņu. Pret šāda veida nostiprinājumu varētu arī celt iebildumus, jo no siltuma (kas ronas no ierosmes spoles) gumija ar laiku zaudē savu elastīgumu, un krusts zaudē savu labo nozīmi, viņš būtu gan vietā pie perman. magn.

Parastais nostiprinājums, kādu mēdz lietot tomēr nav atmetams. Zīm. 1. atzīmētas vēl 2 nostiprināšanai lietotās ripiņas. Zīm. 2. redzama šīs ripiņas piestiprināšana. Materiālam jābūt pietiekoši elastīgam kāds ir piem. pertinaks, celuloids jeb tam. Biezums ir apm. 0,3 mm. Konusa malas iestiprināmas kādā rāmī, kurš vienmēr ir stabili sai-

stīts ar pārējo skaļr. daļu, ar ļoti mikstu ādu. Pēdējai jābūt visapkārt konusam.

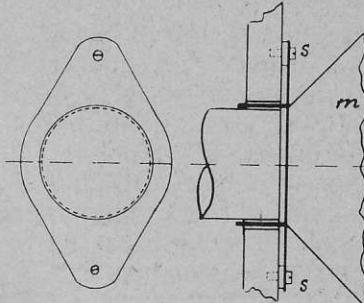Sakarā ar transformātora vajadzību, ronas jautājums vai nav izdevīgāki lietot spoli ar daudz vijumiem. Te jāsaka, ka prakse izrādās, ka tādam skaļrunim ir drusu nedabīga skaņa. Kā izeja šim sāpīgam jau-



S — Skrūves, ar kuļu atbrīvošanu var iecentrēt konusu.

m — konuss.

Zīm. 2.

tājumam ir lietot zvana transformātoru, jo viņā ir pārnesums apm. 25 : 1. Cena ir jau no Ls 3,—. Vēlams, lai sērde būtu pēc iespējas lielāka. Vēl mazliet par dinam. skaļrunu skapjiem jeb sienām. Viņu galvenā nozīme ir virzīt skaņu noteiktā virzienā, tad atdalīt skaņas vilņus, radītus skaļruna priekšun mugurpusē, tad lai spilgtāki izceltu zemos tonus.

Visbiežāk sastop kastes formu, kurās mets ar mēriem (mazāku nav ieteicams!)


dots zīm. 3., dēļu biezums ir apm. 5—8 mm. Pēdējā laikā kastes vietā lieto

biezu koka plāksni ar izmēriem vismaz $1 \times 1,5$ m. Parasti tā ir 10—15 mm bieza finiera plāksne ar caurumu vidū. Rakstūri,

gi, ka pielietojot koku kā šķirējsienu, viņš sāk vibrēt lidzi, un pie dažām skaņām pat sevišķi stipri, kas var būt pat nepatīkami.

Izeja no šīs klizmas ir lietot akustiski mēmu materiālu, kas ir linoleums jeb arī korķa linoleums plāksnes veidā, vidū caurums aiz kuļa atrodās skaļrunis. Plāksne ietverta masīvā rāmī.

T. L.

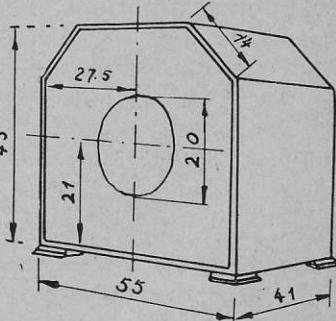

Zīm. 3.




Ī S I E VIŁNI

~~~~~



## Kā īsvīļņu amatieru raidītājam pieslēdzams tīkla anoda un kvēles aparāts.

Raidītājs aprakstīts RA I., 1929. Nr. 3.

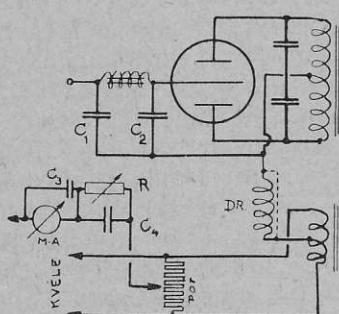

$C_1, C_2$  — filtra kondensātori 2—4 MF. cm.

$C_3$  — „tilts“ pāri miliampermetrim augstfrekvences strāvām 2000—5000 cm.

$C_4$  — raidlampas tīkliņa kondensātors 2000 DR — raidītāja droseles minus vadā var arī atkritst.

Pot — potenciometrs apmēram 100  $\Omega$ .

**32.000 km.**

Šī gada 4. februārī tika izvests intere-  
sants mēģinājums koncerta pārraidīšanā.

Īsvīļņu stacijas W2XAF Šenektediā — Amerikā programma tika uztverta Austrālijā un tur ar īsvīļņu raidītāju VK2ME noraidīta.

Šī stacija tika savukārt uztverta Njujorka un caur raidītāju WGY trešo reizi izstarota, tā abonentiem bija izdevība noklausīties koncertu, kurš „ceļojis“ apalus 32.000 km!

Vēl pirms nedaudz gadiem mēs par tādu iespējamību, ar īsiem vilniem „pārlekt“ šādus atstatumus pat iedomāties nevarējām.

## 5 m vilnis

iet savu uzvaras gājienu. Līdz šim valdīja noteikts uzskats, ka šie vilni lietojami tikai maziem attālumiem. Te negaidīti radiofiziķim Aleksandersonam izdevās nodibināt satiksmi ar 5 m vilni 3000 km attālumā. Tagad pēc pēdējām ziņām kādam amerikānu amatierim izdevās ar 5 m vilni pārvarēt gandrīz pilnus 6000 km. Pēc šī un citiem līdzīgiem panākumiem varēs spriest par šo vilni izplatīšanās iespējamību.


## Kā izskatās īsvīļu amatiera stacijā.

Liekas, ka nemaldīšos, ja teikšu, ka mūsu lasītāju saimes loti niecīgai daļai būs bijusi izdevība ieskatīties kāda īsvīļu amatiera „būdā“, un ja tādā ieskatāmies, tad redzam cik viņa raiba.

Vispirms jau sienas... — cīpari, burti, burti, cīpari un atkal burti, vienos reprezentētas gandrīz visas krāsas, sākot ar sarkanu un beidzot ar violetu! Visas šīs kartiņas ir


. . . test . . . QSL . . . QRU . . . u. t, t, tā tas ir šodien, rīt, parīt — nenogurstoši viņš strādā. Roku rokā ar citiem mēģina iedziļināties šīnī radio-technikas nozarē, kura jau devusi tik daudz neatsveramas vērtības un nav vēl zināms ko visu vēl varēs gūt!

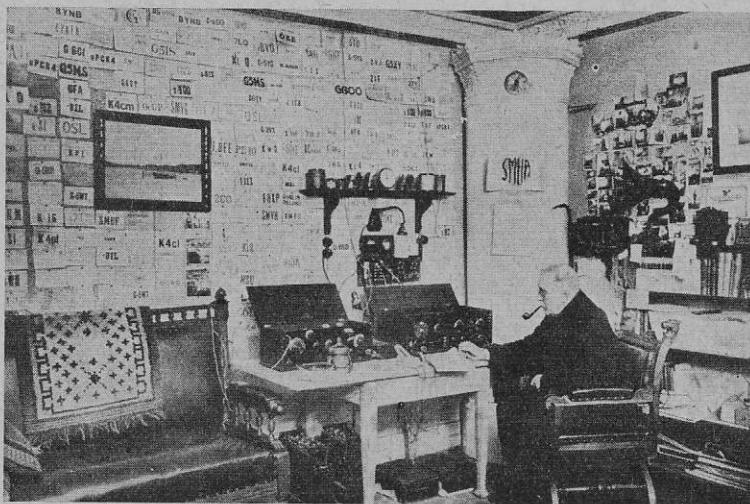Dažreiz gadās amatierim stāties sakaros ar kādu ekspedīciju, sniedzot vajadzības gadījumos dažādas ziņas jeb palīdzību.



Zviedru īsvīļu amatiera stacija SMGUA.

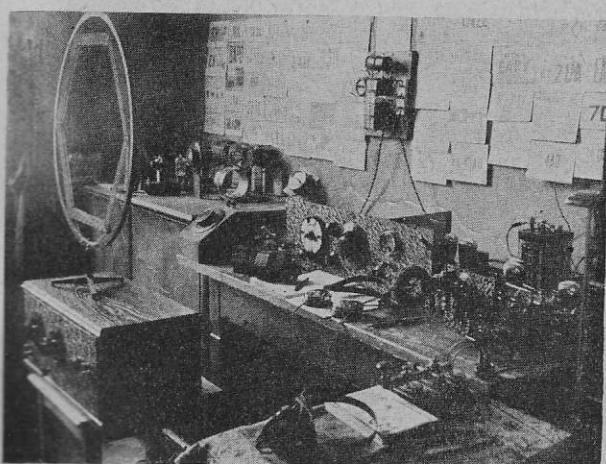no stacijām, kurām ir nosūtīti techniskie novērojumi. Aparātūra kā nu kurām, ko arī rāda abi še redzamie attēli. Amatieris —



Vācu īsvīļu amatiera stacija D4uj.

„operātors“ nosēdies pie savas „kastes“, telefons uz ausīm — raksta: . . . CQ . . .

Vispār jāatzimē, ka tagad gandrīz neviena ekspedīcija nedodas celā, nenodrošinoties ar īsvīļu ierīci un amatieru atbalstu, un, ka tam ir daudz pozitīvu rezultātu, to pieräda neskaitāmie gadījumi prakse.

Vai tie daudzie ārzemju zinātnieki, kuri „ierakušies“ īsvīļu pasaule, skatās uz šo radio-technikas atvasi kā uz izklaidēšanos valas brižos? — Nē! Tiem ir vesels prāts un tie redz, ka šeit atveras milzīgs darba lauks laboratorijām un viņu tuvākiem palīgiem — amatieriem.

Ne tā tas ir pie mums.

Ir zīmīgi, ka valstis, kur radio lieta nostādīta uz nesamērojami veselīgāk iem pamatiem un kur ir zinātnieki, valda citas domas, tur plaši atbalsta īsvīļu kušību! Vai nebūtu laiks kad arī Latvija, sekotu citām kultūrālām valstīm un kerties pie mūsu aizvēsturiskā radiolikuma jaunuzbūves? jeb tik „straujš temps“ mums latviešiem nav piemērots?

—š.



## Televizijas uztvērēja pašbūve.

Sakarā ar pusi līdz regulāriem Berlīnes raidītāja televizijas mēģinājumiem, dodam mūsu lasītājiem, kuriem ir droši izmēģināt laimi televizijas tāluztveršanā vienkārša televizijas uztvērēja aprakstu. Šis uztvērējs aprakstīts vācu radiožurnālā „Funk“ un ir devis loti labus rezultātus.

Pirms stājamies pie paša televizijas uztvērēja būves, mums ir jābūt skaidribā, vai mūsu radiouztvērējs ir piemērots ar televiziju modulēto vilņu uztveršanai, jo šie vilņi, kā jau zināms, jāuztver un jāpastiprina ar parastu radiouztvērēju un tikai tad tos var novadīt tā sauc. televizijas uztvērējā, kurš no vilņos esošām svārstībām sastāda noraidīto bildi vai ainu.

Tam nolūkam mūsu radiouztvērējam ir jāpilda vairākas prasības. Vispirms, protams, viņam pietiekoši labi jāuztver tās stacijas priekšnesums, kura noraida televizijas programu (mums tā tad kristu svarā Berlīne uz 418 m vilņa). Ar pietiekoši labi te domāta nekroplota uztveršana. Augstfrekvences pastiprinātāja noskaņojums nedrīkst būt parāk ass, lai netiktu izcelti zemākie toni. Arī zemfrekvences pastiprinātājam jāstrādā bez kroplojumiem, vislabāki tā tad te būtu piemērots pastiprinātājs ar pretestībām vai arī push-pull's.

Tikai tad, ja mūsu aparāts tiešām pilda šīs prasības (varbūt kā pat vieglāki būs uztvert Londonas raidītāju, kurām ir lielāka raidenerģija) un var uztvert netraucēti minēto staciju dienas laikā (jo pagaidām mēģinājumi notiek dienas, laikā — sk. pagājušā numurā aizrādīto laiku) ir nozīme stāties pie paša televizijas aparāta būves.


Vispirms te mums nu jāapstājas pie vieniem pazīstamās Nipkov aripas, vai diska pagatavošanas, kuļa ir galvenā televizijas

aparāta sastāvdaļa un no kurās rūpīgas pagatavošanas lielā mērā atkarājas visa aparāta funkcionēšana.

Tā kā ripas samēri ir normēti, abas patreizējās televizijas stacijas var uztvert ar vienu un to pašu ripu, tikai Londonas stacijai drusciņ jāizmaina ripas un neonlampas savstarpējais stāvoklis, par ko minēsim beigās.

Ripas pagatavošanai var lietot dažādu materiālu — aluminija vai cinka skārdu, pertinaksu vai arī vienkāršu labu papi. Mēs te aprakstīsim ripas pagatavošanu no cinka vai aluminijs skārda, jo tad parasti pirmo reizi strādājot var dažādu precīziju kā pie papes vai pertinaksa ripas.

Pēc pastāvošās normas ripā ir 30 caurumji, tā tad atstātums starp atsevišķiem

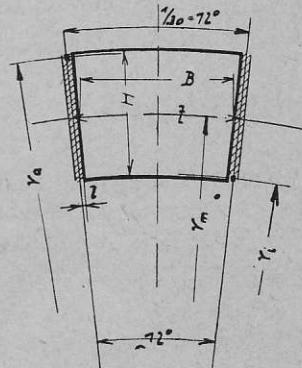

Zīm. 1.

caurumiņiem un līdz ar to arī visas bildes sektora leņķis ir

$$a = \frac{360}{30} = 12^\circ \text{ (sk. 1. zīm.)}$$

Bildes augstums H, tā tad būs

$$H = 30 \cdot 1,$$

ja ar 1 apzīmējam katras četrkantīgā cauruļiņa malas garumu.

Bildes platumu, mēra ar chordas B garumu, kuļa vilkta lokam ar vidējo radiusu  $r_m$

$$r_m = \frac{r_1 + r_a}{2} \text{ jeb}$$

$$r_m = r_a - \frac{H-1}{2} = r_a - 14,51$$

Tā kā pēc normas bildes augstumam jāattiecas pret platumu kā 3 : 4, tad

$$B = \frac{3}{4} \cdot H = \frac{4}{3} \cdot 30.1, \text{ jeb}$$

$$B = 40.1.$$

Tā kā bez īstās bildes punktiem vēl katrai stripai ir vajadzīgs ūss laicīš synchronizācijas impulsam, katra sektora vidējā loka garums tā jāņem

$$t = B + 21 = 421.$$

Visa bilde tā tad sastāvēs no

$$30 \cdot 42 = 1260$$

punktiem, no kuļiem gan tikai

$$30 \cdot 40 = 1200,$$

tiks izlietoti tieši bildes pārraidīšanai.

Tālākā norma attiecas uz apgriezienu skaitu. Vienā sekundē ripai jāapgriežas 12,5 reiz, tā tad minūtē  $12,5 \cdot 60 = 750$  reizes.

Tie nu būtu teorētiskie dati, tagad stāsmies pie praktiskā izveduma.

Vistālākā caurumiņa radiusam tā tad pēc augšejā jābūt

$$r_a = r_m + 14,51.$$

Ja mēs vēl ripu nemsim ar 10 mm lielāku radiusu, tad faktiskais ripas radiusss būs

$$r = r_m + 14,51 + 10 \text{ jeb nedaudz noapaļojot}$$

$$r = 215.1 + 10.$$


Nemot caurumiņa malu 1 mm garu dabūsim kā mūsu ripai jābūt ar

**225 mm**


radiusu, jeb 450 mm diametru.

Sādu ripu liekam precīzi izgriezt kādā darbnīcā un tad varam stāties pie caurumiņu vietu iezīmēšanas. Paša skārda biezumu var nemit no 0,4—0,8 mm. Vēl pirms iezīmē caurumiņu vietas ieteicams, ja pat nepieciešams, ripu ar tris skrūvju palidzību cieši pieskrūvēt pie misiņa flanša, kuŗa mērus rāda 2. zīm. (Šo flanšu vislabāki dot pagatavot darbnīcā.)

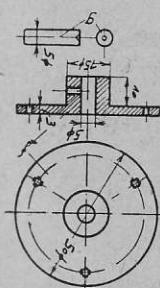Kad ripa ir koncentriski uzstiprināta uz flanša, ripā izurbj kā flanša ass turpinājumu 5 mm caurumu un tanī un flanša asī ievelto arī 5 mm resnu misiņa stienīti g (2. zīm.) ar taisni vidū iesistu caurumiņu, kuŗš noderēs




kuā arī doti vajadzīgie mēri. Kā redzams, ripas ass c (no sudraba tērauda) iet caur misiņa gultni b, kuā ies tiprināta metāla vai arī koka līstītē, kas savukārt pieskrūvēta

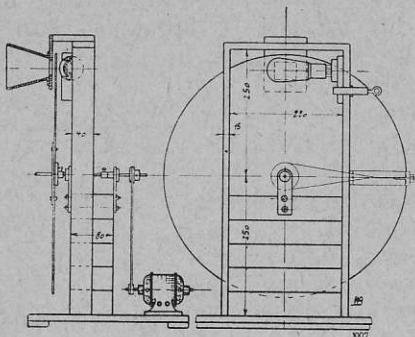

Zīm. 5.

pie visa aparāta koka statīva šķērskoka (sk. zīm. 5., 6. un 7.). Šādas gultnes ir vajadzīgas divas, šķērskoka katrā pusē. Gultnes ass vienā galā tā tad nāk pieskrūvēts Nipkova

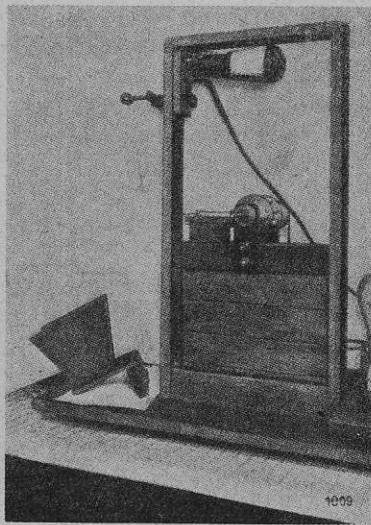


Zīm. 6.

ripas flanšs, bet otrā galā maza pārnesuma ripiņa, kuļu var izdreižat no koka. Zem ass (5. zīm.) uz pamatdēļa piestiprina motoru, lai viņa ass pārnesuma ripiņa (kuļai apm. jābūt divreiz mazākai kā Nipkova diska ass pārnesuma ripiņai), būtu taisni zem diska pārnesuma ripiņas. Pārnesumam var lietot viengabala apalu gumijas diegu, vai arī apalu siksniņu.

Pats motors nemams ar apm.  $\frac{1}{40}$  HP un viņa apgriezienu skaita regulēšanai var ie-


slēgt lampu reostātu no vairākām paralēli savienotām kvēllampām.

Tad var pie aparāta koka rāmja, kura pagatavošana skaidri redzama no klātpieliktiem zīmējumiem, piestiprināt neonā lampu. Lai nebūtu jāpērk speciāla televizijas lampa te lietota provizoriska televizijas lampa, ku-

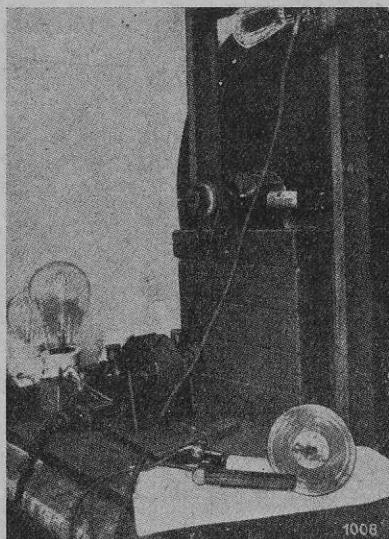

Zīm. 7.

ras pagatavošana aprakstīta pag. numurā un kuļu vēlreiz rāda 8. zīm. Šādai lampai ir vēl tā priekšrocība, ka viņai ir vajadzīgi

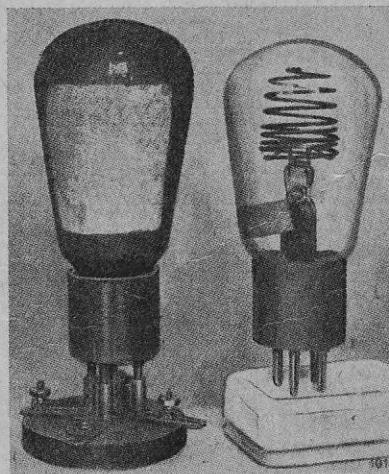

Zīm. 8.


tikai apm. 85 volti priekšspraiguma un viņa tā tad var iztikt ar parastu anodbateriju.

Lampu var pieslēgt pēc vienas vai otras no 9. zīm. aizrādītām schēmām. Kā drose-

les var lietot zemfrekvences transformātoru primāros tinumus. Kondensātors C ir apm. 2 F. Pretestība R otrā schēmā ir apm. 1000 omu un ir labi ja to var mainīt. Bez anodbaterijas pašam radiouztvērējam tā tad te vēl ir vajadzīga otra baterija lampiņas priekšspraigumam.


Vīnas lielums pie pašpagatavotas lampiņas ir apm. 100 volti. Bateriju ieslēdzot lampiņai ir vāji jāmirdz.

Kad aparāts tiktālu gatavs, var stāties pie Nipkova diska pārbaudišanas. Disku novieto uz ass un ieslēdz motoru un arī neona lampu. Skatoties novērošanas konusā, kuļa pagatavošana un piestiprināšana redzama no 5., 6. un 10. zīm., jāredz gaišs laukums ar šaurām vienādi platām melnām šķērsstriņām. Ja kādā vietā redzama platāka striņa, kāds caurums ir nepareizi ieurbts un aizklājot pēc kārtas blakus caurumiņus ar papīri, šis vainīgais caurums jāatrod. Šo caurumu ar apaļu vili tad paplašina uz vajadzīgo pusī, līdz melnā striņa pazīd, tad caurumu aizlodē un pareizā vietā izurbī jaunu caurumiņu. Ja visi caurumiņi ir pareizi var

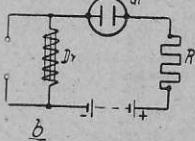

Zīm. 9.

rām vienādi platām melnām šķērsstriņām. Ja kādā vietā redzama platāka striņa, kāds caurums ir nepareizi ieurbts un aizklājot pēc kārtas blakus caurumiņus ar papīri, šis vainīgais caurums jāatrod. Šo caurumu ar apaļu vili tad paplašina uz vajadzīgo pusī, līdz melnā striņa pazīd, tad caurumu aizlodē un pareizā vietā izurbī jaunu caurumiņu. Ja visi caurumiņi ir pareizi var

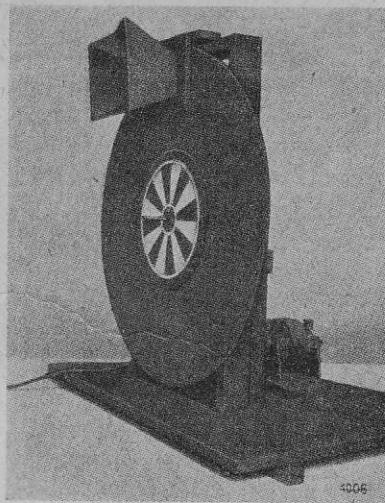

Zīm. 10.

stāties pie viņu izvilešanas. Tam nolūkam izlieto četrkantīgu taisni 1 mm resnu vīlīti un visus caurumiņus pēc kārtas un ļoti uzmanīgi izvile četrkantīgus.


Beidzot vēl var visu ripu pārklat ar laku

un ar to faktiski viss aparāts ir gatavs. Atliek tikai tagad viņa sinchronizēšana. Tam nolūkam var lietot dažādas ierīces, piem. fonisko ratu, ekstra strāvu bremzes un t. t., tomēr no sākuma vislabākais regulēšanas veids būs — vienkārši ar roku.


Motoru tā tad nostāda apm. uz 750 apgr./min. (Par šo apgriezienu skaitu var pārliecināties sekoši: uz Nipkova ripas priekšpusēs uzlīmē no astoņiem baltiem un astoņiem melniem stariem sastāvošu zvaigzni un apgaismo to ar maiņstrāvai piešlēgtu neona lampiņu. Ja tagad ar lampu reostātu regulē motora apgriezienu skaitu, vienu brīdi zvaigznes starī stāvēs mierā. Tas būs tad, kad ripas apgriezienu skaits ir 750. Ja apgriezienu skaits ir mazāks, zvaigzne griežas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, ja lielāks — otrādi).

Sikāku noregulēšanu var panākt vienkārši ar roku, bremzējot ar rādītāja pirkstu un ikšķi ripas asi.

Var arī aparātam piebūvēt mazu berzes bremzi, kāda redzama 5. un 11. zīm. Tam nolūkam uz ripas ass novieto vēl vienu mazu

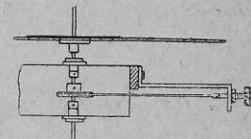

Zīm. 11.

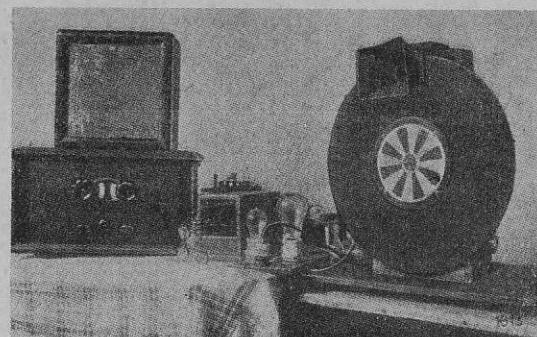

Zīm. 12.

koka pārnesuma ripiņu, virs kuļas ejošo siksniņu var ar skrūves palīdzību vairāk vai mazāk pievilk un tādā kārtā bremzēt ass kustību.

Tomēr pie zināmas iepraktizēšanās sinchronizēšana ar roku ir vieglāka un drošāka un pirmi mēģinājumiem pilnīgi pietiekoša. Fotogrāfijās redzamā aparātā ir iebūvēts sinchronizēšanai tā sauc. foniskais rats, kurš tomēr nedod sevišķi labus rezultātus, izņemot protams tikai gadījumu, kad raidītājs un uztvērējs atrodās vienā pilsētā.

Visa uztveršanas technika tā tad ir sekoša: vispirms radiouztvērējs jānoskoļo uz televizijas staciju, tad jāpievieno televizijas uztvērējs, motors jāiestāda uz 750 apgriezieniem minūtē līdz novērošanas caurumā sāk parādīties bildes kontūri; tad ar roku jāmēģina pilnīgi pieriegulēt apgriezienu skaits, lai attēli būtu pareizi.

## Jauni panākumi televizijā.

Amerikāņu profesoram Dr. V. Zworykinam nupat ir izdevies konstruēt televīzijas aparātūru (pagaidām gan tikai kinofilmu pārraidīšanai), kurā nedz raidītāja, nedz uztvē-



Dr. Zworykina konstruētais televīzijas aparāts, kurš pie izmēģināšanas deviņi apmierinošus rezultātus.

rēja netiek pielietots tradicionēlais Nipkova disks vai Veilera spoguļa ripa. Tā kā abām šīm ierīcēm, kurās līdz šim bija visu televīzijas sistēmu pamats, piemīt lielas neērtības un trūkumi, tad domājams, ka jaunā, Dr. Zworykina metode, kurā nelieto nekādas mēchaniski rotējošas daļas, nākotnē spēlēs televīzijas technikā ievērojamu lomu.

Zworykina televīzijas aparāta ideja un darbība īsumā ir sekošā: Spēcīgs gaismas avots (kvēl- vai loka lampa) met asu staru kūli uz spoguli, kurš piestiprināts oscilogrāfa cilpaj. Laižot caur oscilogrāfu noteiktas frekvences maiņstrāvu, spogulis kustēsies šīs strāvas ritmā un līdz ar to arī uz spoguli krītošais gaismas stars kustēsies uz vienu un otru pusī. Šīs oscilējošais gaismas stars talāk tiek mests uz filmu, kurā kustas ar noteiktu ātrumu. Gaismas stars tā tad osci-

lējot aptausta visus filmas punktus pēc kārtas. Izejot filmai cauri, ar īpašas ierīces palīdzību (lēcu un spoguļu sistēma) stars, kura ram tagad ikbrīdi ir citāda intensitātē attkarībā no filmas tumšām un gaišām vietām, tiek novadīts fotošūnā, ikbrīd vienā un tanī pašā punktā. Tā tad te ir tā lielā priekšrocība, ka fotošūnai nevajaga būt lielai un īpašas konstrukcijas. Tā tad uz fotošūnu krīt tikai viens noteikts gaismas punkts, kurš ikbrīdi maina savu intensitāti un tādā kārtā izsauc fotošūnā mainošas intensitātes strāvu. Šī fotošūnas strāva parastā kārtā tiek pastiprināta un pārklāta nesējvilnim.



Dr. Zworykins ar savu speciāli televīzijai konstruētu katodlampu.

Uztvērēja galvenā sastāvdaļa ir katoda lampa, kurā ar kvēldiega palīdzību tiek rađita intensīva elektronu plūsma un ar īpašas elektrodes palīdzību elektroni tiek salāsīti kopā loti šaura kūli. Šīs asais elektronu kūlis krīt uz lampā iebūvētu fluorescējošu ekrānu un rada uz tā gaišu punktu. Laižot

bez tam elektronu kūli, cauri magnētiskam laukam, kuru izsauc taisni tādas pat frekvences maiņstrāva, kāda plūst caur raidītāja oscilogrāfu. Dworykins panāk to, ka kūlis staigā pa fluorescējošo ekrānu un aptausta visus viņa punktus, radot gaišu laukumu. Ja tagad elektronu plūsmas intensitāti maina pārklājot viņu radošam spraigumam uztvertos fotošūnas impulsus, mainīsies arī uz ekrāna gaišo punktu intensitāte, un vienmērīgi apgaismota laukuma vietā būs redzama raidītāja notaustītā bilde.

Arī šinī aparātūrā tā tad, kā redzams, starp raidītāju un uztvērēju jābūt sinchronismam, bet to var viegli panākt, pārklājot nesējvilnim vēl pāri synchronizācijas maiņstrāvu, kuŗu uztvērējā var izfiltrēt un lietot magnētiskā lauka radišanai.

Tie ir, protams, tikai pamatprincipi, bet jau arī no tiem redzams, ka pateicoties rotējošu daļu un motoru trūkumam, šāds televīzijas aparāta izvedums ir daudzsološāks, kā patreiz praktikā lietotās sistēmas.


P. V.

# ĀRZEMJU ŽURNĀLI

Vienkāršs un labs skaļrunis.

(Funk Nr. 9, 1930.)

Ļoti labu un pie tam ļoti lētu skaļruni var pagatavot no galvas telefona, kuŗš vēl dažam labam ir palicis no veciem labiem

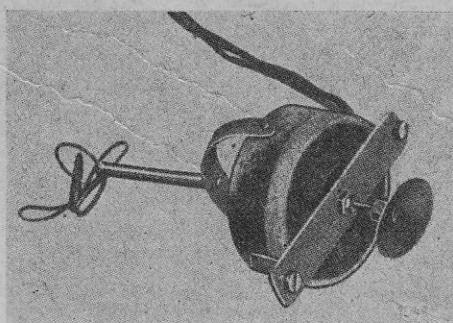

Zīm. 1.

laikiem, kad tā bija vienīgā klausīšanās iespēja.


Tam nolūkam no viena galvas telefona (kuŗam jābūt ar regulēšanas skrūvi, magnētu tuvināšanai un attālināšanai no membranas)

magnetu spolitēm atvieno telefona lici un tās vietā pielodē pie galiem diyvadu lici. Telefona membrana nav vajadzīga, tās vietā virs magneta poliem jāpiestiprina enkuri, kuŗu pagatavo no 18 mm platas un 2 mm biezas dzelzs strēmeles. Enkura piestiprināšanai pie telefona kārbiņas malām pieskrūvē divus misiņa lenķis (1. zīm.). Šos lenķis piestiprina sekoši: katra lenķīša vienā sānā izurbīj caurumiņu un to iegareni paplašina; arī pašā telefona kārbiņā katrā malā izurbīj pa caurumiņam un izlaižot skrūvi cauri leņķa un kārbiņa caurumiņam, ar uzgriezni var pievilkst leņķi cieši pie kārbiņas malas. Pie abiem brīviem leņķu sāniem tādā pat kārtā pieskrūvē enkuri (1. zīm.). Atlaižot vienu no leņķa skrūvēm, pateicoties paplašinājumam, var enkuri nostādīt tieši paralēli magnetu poliem.

Enkuļa vidū iestiprina misiņa stienīti (3 mm resnu un 27 mm garu), skaļruņa konusa piestiprināšanai. Stienīti var vai nu pielodēt, vai arī ar iegrieztu vītnu palīdzību enkuri ieskrūvēt. Stienīša otrā galā iegriež vītnes un ar divu uzgriežņu palīdzību pie-


stiprina divus mazus aluminija skārda konusus, starp kuļiem nāk iespiesta skaļruņa membrana.

Skaļruņa membrana sastāv no dubulta konusa (2. zīm.), kuru pagatavo sekošā kārtā: No lielas zīmēšanas papīra loksnes izgriež divas ripas pēc 3. zīm. mēriem.

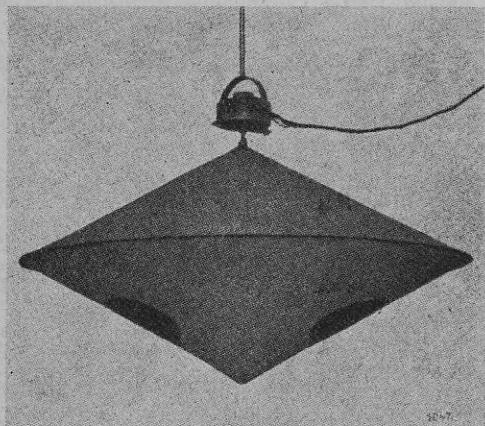

Zīm. 2.

Abās ripās bez tam izgriež sektorūs un vienā vēl trīs apaļus caurumus. Ar cirķeli ievilkto 8 mm plato malu atliec un abus ko-

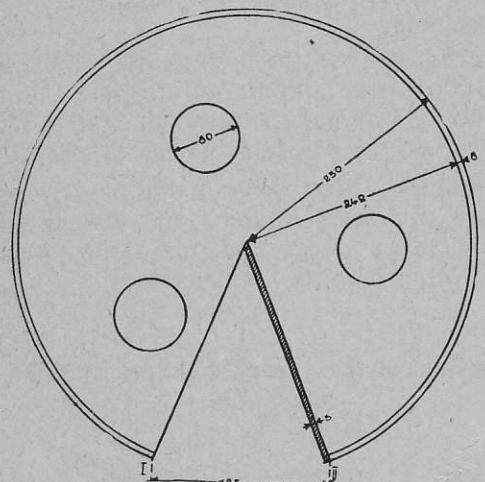

Zīm. 3.

nusus gar šo malu salīmē kopā. Tad dubultkonusa augšējo virsotni iespiež starp enkuļa stieniša abiem aluminija konusiem un mūsu skaļrunis ir gatavs. Lai iespaids būtu vēl labāks, var konusa malas apkārt ar bārkstīm, lai skaļrunis būtu līdzīgs abāzūram.


Labai reprodukcijai no liela svara ir atstatums starp enkuri un magneta poliem, tādēļ, kā jau teikts, telefonam katrā ziņā jābūt ar regulēšanas skrūvi.

It sevišķi šis skaļrunis ir piemērots uztvērējiem ar lielu izejas enerģiju — galvenā kārtā tikla pieslēguma aparātiem, tad tas dod pilnigi tīru un nekroplotu reprodukciju.

### Vilņu mērs ar tikla pieslēgumu.

(Radio für Alle, Nr. 2, 1930.)

Precīzos vilņu mēros, akumulatoriem un anodbaterijām izlādējoties graduācijas likne bieži mainās un rada klūdas pie vilņa gaņuma noteikšanas. Tādēļ ļoti parocigi vilņa mēram ir lietot tikla pieslēgumu, jo strāvas un spraiguma svārstības tiklā nekad nav tik lielas, lai varētu atstāt jūtamū iespaidu uz noskaņošanas asumu.

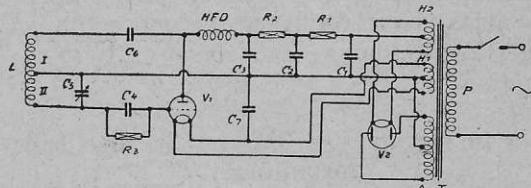

Zīm. 1.

1. zīm. redzama šāda heterodīnes vilņu mēra schēma ar tikla pieslēgumu. Noskaņojot vilņa mēru pie apm. 20 kHz starpības starp uztveramo un vilņa mēra svārstību radīsies interferences skāņa pie rezonances tā pazudīs un nu atkal pieauga uz otru pusī līdz 20 kHz. Tādā kārtā ļoti viegli var noskaņot vilņa mēru uz  $\pm 500$  Hz un tā tad pie apm. 600 m vilņa var sasniegt 0,1% jeb 1% jūtību, kas ir pilnīgi pietiekoshi.

Kā no zīm. redzams, vilņu mēram izlietota vienkārša trīspunktu schēma. Noskaņošanas kondensātors  $C_5$  pieslēgts tikai spoles L II. daļai, pie kam rokas kapacitātes eliminēšanai rotors pieslēgts pie kvēles tinuma  $H_1$  viduspunkta. Tikliņa priekšspraigu mu automātiski regulē kontūrs  $C_4R_3$ . Anodspraiņumu dod tikla transformātoram pieslēgtā taisnotāja lampa  $V_2$ . Iztaisnoto strāvu izfiltrē ar filtru kontūra  $R_1C_1R_2C_2C_3$  pārlīdzību.

Visas daļas ieteicams ievietot metāla skārda aizsargkastē (izņemot spoli L), lai vilņu mērs būtu nodrošināts no ārējiem traucējumiem. Taisnotāja lampas vietā var arī lietot parastu skaļruņa lampiņu, kura tad taisnos tikai vienu strāvas pusī. Atsevišķo daļu lielumi ir sekoši:

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| $C_1$ | $2\mu F.$                |
| $C_2$ | $3\mu F.$                |
| $C_3$ | $1\mu F.$                |
| $C_4$ | 5000 cm.                 |
| $C_5$ | 350 cm.                  |
| $C_6$ | 5000 cm.                 |
| $C_7$ | 5000 cm.                 |
| $R_1$ | 0,05 megomi              |
| $R_2$ | 0,02 megomi              |
| $R_3$ | 0,02 megomi              |
| $V_1$ | skaļruņa lampa.          |
| $V_2$ | taisnotāja lampa.        |
| HFD   | augstfrekvences drosele. |
|       | Polywatt.                |


Spoles L vislabāki uztīt uz 40—50 mm resna pertinaksa cilindra ar 0,5 mm kokvīnas izolācijas drāti un spoles iemontēt pamātā, ar trim ligzdiņām.

Graduēšanu izdara parastā kārtā, uztverot vairākus raidītājus ar zināmu viļņa garumu un noskaņojot viļņu mēru uz tiem.

### Mainī- un līdzstrāvas tīkla anods, bez transformātora.

(Funk, Nr. 11, 1930.)

Laikam gan dārgākā sastāvdaļa tīkla aparātā ir tīkla transformātors, bet galu gālā, ja ir pie rokas 220 voltu tīkls un ja neliek svaru uz to, ka līdz ar transformātora atkrišanu rodās zināms risks, jo tad tīkls ir pieslēgts tieši uztvērējam, var iztikt arī bez viļņa. Tad anodaparāts iznāk ļoti lēts un ik-kuram pa kabatai.

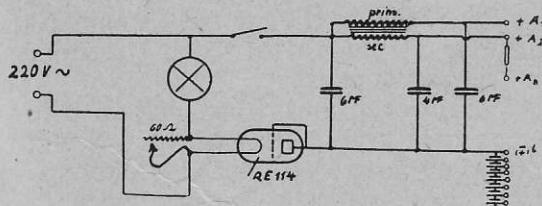


Zim. 1.

Tāda vienkārša anodaparāta schēmu rāda 1. zīm. Kā redzams, te arī taisnotāja lampiņas (kuŗa var būt parasta uztvērēja lampiņa ar palielāku emisijas strāvu) kvēle arī tiek ņemta tieši no tīkla. Lai dabūtu vajadzīgo spraigumu vienai priekšā ir pieslēgta 40 vatu oglu pavediena 10 sveču kvēllampiņa. Kvēlstrāvas sīkākai regulēšanai paralēli kvēldiegam pieslēgts kvēlreostāts.

Tā tad te jāievēro tas, ka jo vairāk pretestības šinī reostātā ieslēdz, jo liešā kā strāva plūdis caur taisnotāja lampiņas kvēl-

diegu un pie izslēgta reostāta (pretestība — 0) lampiņai cauri strāva nemaz neies. Arī filtra kontūrā, lai aparātu padarītu lētāku, nav lietotas droseles, bet zemfrekvences transformātora (1 : 5) abi tinumi. Pie šāda saļēguma maksimālais spraigums pie A<sub>1</sub> būs apm. 160 volti, pie 17 mA un pie A<sub>2</sub> — 150 volti pie 2 mA. Ja vajadzīgs vēl mazāks spraigums, var ņemt no A<sub>2</sub> atzarojumu un ieslēgt tanī attiecīga lieluma pretestību. Augstais spraigums (160 V) domāts spēcīgām gala lampiņām un ja aparātu lieto parastam uztvērējam, tad šis spraigums atkrit un mūsu anodaparāts klūst vēl vienkāršāks

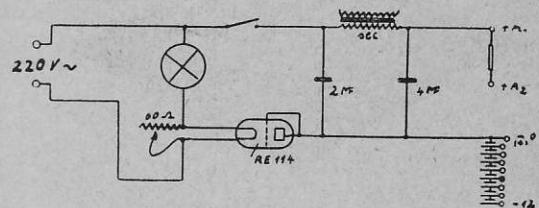

Zim. 2.

(2. zīm.). Te tā tad transformātora primārais tinums paliek valā un 6μ<sub>F</sub> bloks atkrit.

Tīkliņa priekšspraigumiem vislabāk lietot ipašu sauso elementu bateriju, kurās pozitīvo polu pieslēdz pie negatīvā anodstrāvas pola.

Pie līdzstrāvas tīkla vienkārši tikai jāizslēdz taisnotāja lampiņa, savienojot katodu ar anodu. Var pat arī lampiņu atstāt, tikai tad jārauga, lai poli būtu pareizi pieslēgti.


Pieslēdot šādu tīkla anodi uztvērējam, jāievēro zināma uzmanība un visādā ziņā antenas un zemes pievadā jāieslēdz vismaz ar 500 V pārbaudīts kondensātors.

### Augstfrekvences priekšpakāpe audiona aparātiem.

(Amateur Wireless.)

Sakarā ar arvien vairāk pieaugušo prasību pēc aparāta selektivitātes, ļoti bieži ir vēlams parastam audiona aparātam pievienot priekšā augstfrekvences pakāpi. Tomēr parasti te rodās zināmas grūtības, jo lietojot noskaņotus kontūrus, kā pirmā pakāpē, tā audionā, grūti tikt valā no nevēlamām saitēm un augstfrekvences pakāpe parasti ir „jāekranē“. Bet arī tad vēl kapacitāte starp tīkliņu un anodu pirmā lampiņā, var izsaukt regenerāciju un tādēļ vislabāk

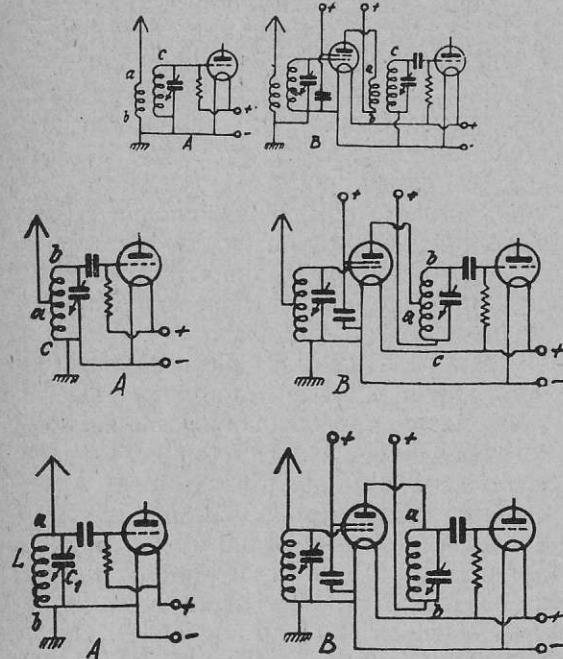lietot aizsargtīkliņa lampiņas, kurās šī kapacitāte ir vērā neņemama.




Trīs šāda augstfrekvences priekšpakāpes pieslēgšanas iespējas visbiežāk lietojamiem audiona veidiem rāda klātpieliktie zīmējumi.

### Divi moderni uztvērēji iesācējiem.

(Rafa Nr. 3. 1930.)

Tagad, kad visi runā tikai par aizsargtīkliņu lampiņām un pentodēm un slavē vienu brīnišķīgās īpašības, arī amatieriem, kuri nupat tikai kā sāk savas gaitas un kuļiem vēi nav lielu piedzīvojumu, bieži rodas vēlēšanās, kerties pie šāda moderna aparāta

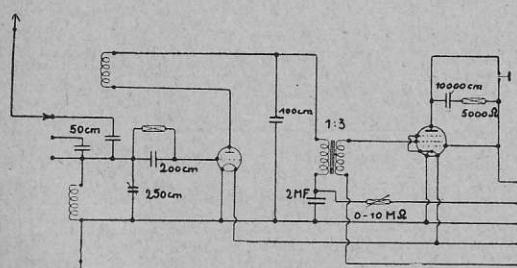

Zīm. 1.


būves, bet tikai tiem trūkst drosmes, jo vispār pieņemts uzskats, ka šādi aparāti, ar aizsargtīkliņa lampiņām un pentodēm, ir komplikēti un prasa jau lielākas vai mazā-

kas zināšanas aparātu būvē. Otrs iemesls, kas atbaida iesācējus un, varbūt, arī ne tikai iesācējus, bet arī amatierus vispār, no šādu aparātu pagatavošanas, ir finansielas dabas, jo atkal, runājot par pentodēm un aizsargtīkliņa lampiņām, obligātoriski domā, ka aparāti ar viņām maksā lielu naudu.

Bet galu galā lieta tik traģiska nemaz nav, i no viena, i no otra viedokļa.

Var atrast schēmas ar aizsargtīkliņa lampiņām un pentodēm, kuras ir pilnīgi pa spēkam arī iesācējam un par kuļām var droši teikt ka tās visādā ziņā dos labus rezultātus un kuļu izvedums pie tam neiznāk nemaz daudz dārgāk par parasta uztvērēja būvi, protams, ja nerēķina to, ka pašas lampiņas maksās dārgāki par vienkāršām lampiņām.

Tādēļ šeit arī aprakstīsim divu šādu vienkāršu, un neskatoties uz to, modernu uztvē-

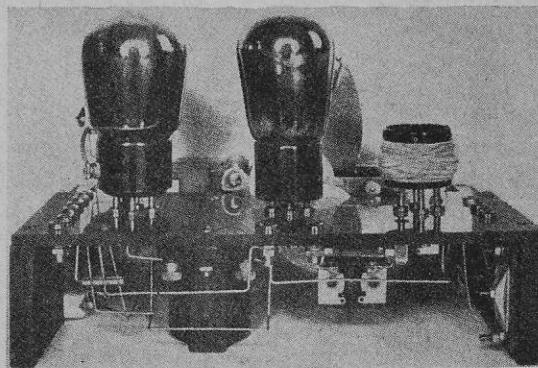


Zīm. 2.

reju būvi. Faktiski gan nevar teikt, ka tie būtu divi dažādi uztvērēji, jo otrs ir pirmā papildinājums, bet tas taisni ir labi, un iesācējiem it sevišķi no svara. Uzbūvējot pirmo tādā kārtā var iepazīties ar aparāta darbības veidu vispār un gūt zināšanas par moderno lampiņu īpašībām, un kad aparāts funkcionē labi, var to vēl lielā mērā papildināt un uzlabot ātri un bez lielām pūlēm pārbūvējot pēc otrās schēmas.

Tā tad kersimies pie pirmā aparāta. Kā no 1. zīm. teorētiskās schēmas redzams, šis divlampiņu uztvērējs sastāv no audiona un vienas zemfrekvences pakāpes ar pentodi, un tā tad pie laba izveduma var dot to pašu ko aparāts ar divām parastām zemfrekvences pakāpēm. Apstāsimies drusciņā sīkāk pie schēmas iztirzāšanas. Antenas svārstības, kā redzams var tikt novadītas uz audiona tīkliņu trijējādā celā. Vispirms cauri

50 cm lielam blokkondensātoram — šis veids izlietojams uztverot vidējos radiofona vilņus no apm. 250—500 m. Ja grib uztvert arī šos vilņus, šāds kondensātors būs par lielu, un to var atvietot, vienkārši, ar diviem, apm. 5 cm garjiem, kopā savītiem izolētas

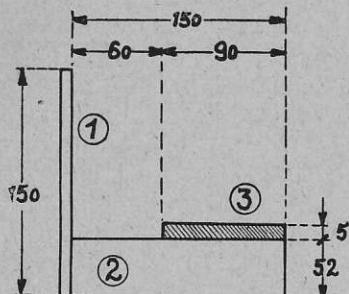

Zīm. 3.

drāts galiem, kuŗi dos apm. 5 cm lielu kapacitāti (sk. tālāk). Beidzot, pie garo vilņu uztveršanas (1000—2000 m) var antenu slēgt tieši pie audiona tikliņa kontūra. Tātad, kā redzam, aparāts reizē ir arī universāls, tas dod iespēju uztvert visus trīs vilņu diapozonus, sākot no vārbūt 5 m un beidzot ar visgaļākiem, vairāk tūkstots metru garjiem, vilņiem.

Audiona tikliņa kontūrs sastāv, kā jau parasts, no spoles ar paralēli ieslēgtu maiņkondensātoru (250—500 cm), kontūra noskaņošanai uz uztveramo vilni, un no tikliņa blokkondensātora (200 cm) ar tikliņa novadpretestību — megomu (apm. 5. megomi).

Audiona anodkontūrā ieslēgta atgriezeniskās saites spole, kura pārnes lampiņā pastiprinātās svārstības atkal uz tikliņa kontūru un tādā kārtā daudzkārtīgi pastiprina uztveršanas skaļumu. Parasti — agrākos uztvērējos — šīs spoles saite ar antenas spoli bija maināma, lai varētu mainīt atpakaļpārnestās energijas lielumu, te turpretim to pašu panāk mainot ar anodkontūrā ieslēgtu pretestību (0—10 megomi) anodsprāgumu. Tādā kārtā atgriezenisko saiti var noskaņot daudz vieglāk un arī pati aparāta būve kļūst vienkāršāka.

Audiona dotās svārstības ar transformātora palīdzību tiek pārnestas uz otras lampiņas tikliņa kontūru, kurā viņas daudzkārtīgi pastiprina un tad novada uz skaļruni. Skaļrunim paralēli pieslēgts 10.000 cm liels blokkondensātors un 5000 omu pretestība.


Tagad varam stāties pie aparāta praktiskā izveduma. Viņa būvei vajadzīgi 2

koka dēliši,  $52 \times 150 \times 10$  mm lieli, viena aluminija skārda plate  $150 \times 220 \times 2$  mm, un, beidzot, viena trolita vai ebonita plate  $90 \times 220 \times 5$  mm. Virs abu koka dēlišu garākām malām pieskrūvē trolita plati, bet pie viņu vieniem galiem aluminija plati, kā tas redzams 2. zīm. un no 3. zīm. skices, kur ar 1. apzīmēta aluminija plate ar 2. koka dēlītis un ar 3. — trolita plate.

Pirms aluminija plati pieskrūvē pie koka dēlišiem, viņā jāizurbj caurumi maiņkondensātora un anodkontūra maināmās pretestības iestiprināšanai, kā arī caurumiņi zemes pievada un skaļruna ligzdiņām (sk. 4. zīm. mērus). Skaļruna ligzdiņas un anodkontūra pretestība rūpīgi jāizolē no aluminija plates, ievietojot starpā kādu izolācijas materiālu.

Kad visas plates saskrūvētas kopā, var stāties pie sastāvdaļu piestiprināšanas. Aluminija platē, kā jau teikts nāk iestiprināts maiņkondensātors, pretestība un ligzdiņas, bez tam vēl var tanī ievietot lampiņu kvēlstrāvas izslēdzēju (arī tas jāizolē no plates). Ebonita vai trolita platē no augšpuses ielaiž ligzdiņas trijiem antenu pieslēgumiem, četras ligzdiņas spolei, astoņas ligzdiņas abām lampiņām, vienu ligzdiņu pentodes piektam elektrodam, 6 ligzdiņas bateriju pieslēgiem un beidzot, lai mūsu aparāts būtu pilnīgi moderns, vēl divas ligzdiņas elektrogramofona pieslēgšanai. Visu ligzdiņu vietas redzamas 5. zīm., kurš rāda aparāta skeleta skatu no augšas.


Trolita plates apakšpusē piestiprina tikliņa blokkondensātoru ar novadpretestību — megomu un zemfrekvences transformātoru.

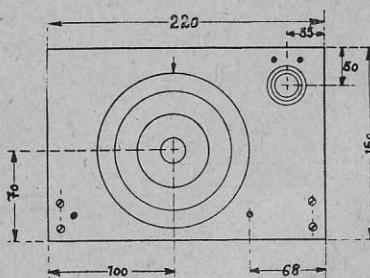

Zīm. 4.


Beidzot pie kreisā dēliša (iejas pusē) piestiprina antenas blokkondensātoru (50—100 cm) un pie labā dēliša (izejas pusē) skaļruna pretestību un blokkondensātoru un arī  $2\mu F$  lielo novadbloku. Tā kā šī novadbloka viens pols ir savienots ar zemi, var viņu uzstiprināt arī uz aluminija priekšplates.

Tagad var kerties pie savienošanas. Savienojumi izdarāmi pēc 1. zīm. schēmas, bez tam lai iesācējiem būtu vieglāki orientēties 6. zīm. dots īpašs savienojumu plans. Vispirms ieteicams izvest kvēles kontūra savie-

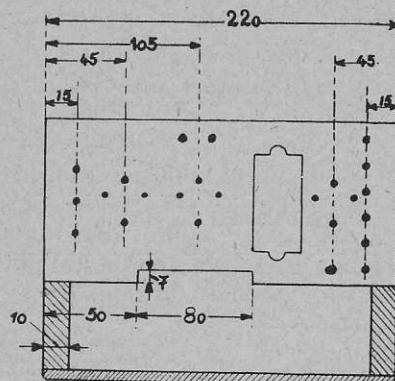

Zīm. 5.

nojumus. Kvēlstrāvas pievadišanai izlietosim abas vidējās no 6 bateriju ligzdiņām. Vienu no ligzdiņām tad pievienojam izslēdzēja (schēmā izslēdzējs nav iezīmēts) vienam polam — izslēdzēja otrs pols pievienots aluminijs platei — zemei, jo arī zemes pievada ligzdiņa ir kontaktā ar aluminijs platī. Otru kvēles ligzdiņu savieno ar abu lampiņu pamatu vienām kvēlligzdiņām, bet obas otrās kvēlligzdiņas pievieno zemei — aluminijs platei). Savienojumu planā šīs ligzdiņas ir pievienotas maiņkondensātora statoram un novadbloka ( $2 \mu F$ ) vienam polam, jo arī šīs daļas ir kontaktā ar aluminijs platī.

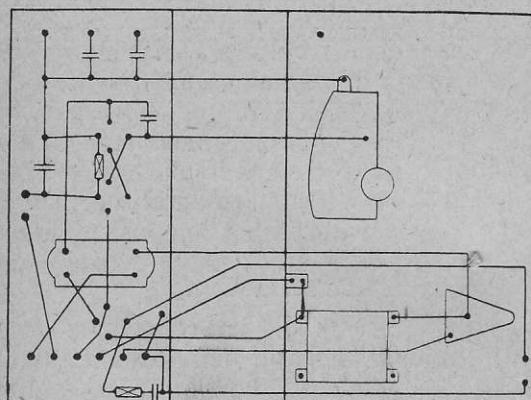


Zīm. 6.

Tad var sākt pirmās lampiņas tīkliņa kontūru. Te vispirms jāpagatavo antenas kondensātors īsiem viļņiem. Var te lietot, protams, neutrodonus ar apm. 5 cm kapaci-

tati, bet vienkāršāki ir savīt kopā divus izlētas drāts galus apm. 5 cm garus un vienu galu pievienot antenas ligzdiņai, bet otru antenas spoles vienam galam, pareizāki sakot šīs spoles ligzdiņai, jo spoli, par kuļas pagatavošanu runāsim vēlāk ievieto taisni tādā pat pamatiņā no četrām ligzdiņām, ka lampiņas.

Tādā pat kārtā, pievieno 50—100 cm lielo bloku vidējiem viļņiem. Noskaņošanas maiņkondensātora stators, kā jau teikts, ir kontaktā ar aluminijs platī, jāraugās tikai uz to, lai viņa ass un līdz ar to rotors būtu pilnīgi no plates izolēti. Visi pārejie savienojumi izdarāmi pēc 6. zīm. Gramofona ligzdiņas viena nāk pievienota pie lampiņas tīkliņa ligzdiņas, bet otra pie īpašas bateriju ligzdiņas, lai varētu dabūt vajadzīgo priekšspraigumu.

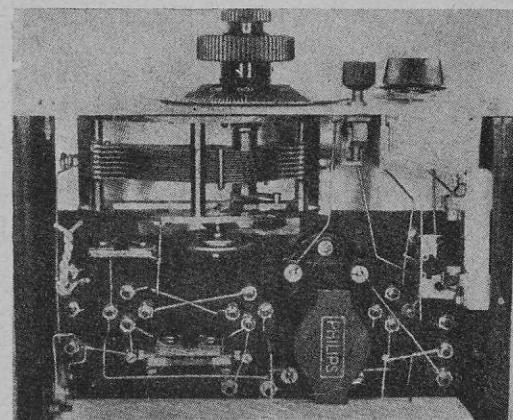


Zīm. 7.

Arī anodkontūra savienojumos nekādas neskaidribas nevar rasties. Lampiņas anods, cauri spolei, transformātora primāram tinumam un pretestībai pievienots pie savas baterijas ligzdiņas (piektā, skatot no aparāta mugurpusēs).

Pie zemfrekvences pakāpes, pentodes sānu skrūve ar auklas gabaliņu un banan-tapiņu pievienota īpašai ligzdiņai, kura savukārt savienota ar šīs lampiņas anodsprai-guma ligzdiņu (6. baterijas ligzdiņa). Transformātora sekundārā tinuma gals arī pievienots īpašai ligzdiņai (1. ligzdiņai), lai varētu dabūt pentodei vajadzīgo priekšspraigumu.

Kad visi savienojumi izvesti, atliek tikai vēl pagatavot spoles.

Tam nolūkam vispirms jāsadarbīn vairākas izdegušas radiolampiņas ar bakelita pamatiņu un uzmanīgi sasildot jānonem no pēdējā lampiņas stikla cilindris. Tādā kārtā dabūsim apm. 30 mm resnu un 25 cm augstu bakelita cilindri ar četrām tāpiņām apakšā. Šos cilindrus tad arī izlietosim spoli uztīšanai. Spoles var tikt nekārtīgi, kā tas redzams no fotogrāfijas, antenas spoli un saites spoli tin uz viena un tā paša cilindrīša pievienojot viņu galus ik divām tāpiņām. Viens šāds cilindrīts ar divām spolēm derīgs būs tikai noteiktam vilņu diapozonam, tādēļ jāpagatavoto vairāki cilindrīši ar dažādiem tinumu skaitiem un pārejot no viena diapazona uz otru, spoles vienkārši jāapmaiņa. Īsiem vilņiem no 20—50 m būs vajadzīgi antenas spolē 6 tinumi, saites spolē 5 tinumi no apm. 1 mm resnas drāts, vidējiem vilņiem (no 250—500 m) antenas spolei jāņem 80, saites spolei 15 tinumi (no 0,3 mm resnas drāts) un gariem vilņiem (1000—2000 m) an-

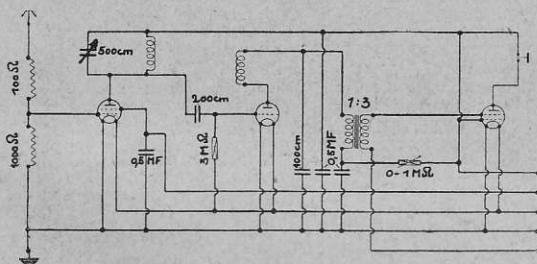

Zīm. 8

tenas spolē 180, bet saites spolē 40 tinumi (0,15 mm resna drāts).

Tagad mūsu aparāts ir gatavs lietošanai. Attiecīgās ligzdiņas ievietojam lampas (audionam ieteicams nemt Telefunken RE 064, vai 074, Philips A 409 vai A 415, vai arī citu firmu attiecīgus tipus un pastiprinātājam Philips B 443), ievietojam spoli, pieslēdzam antennu un zemi un tad stājamies pie bateriju vadu pievienošanas. Te nu jāuzmanās, lai visām sešām ligzdiņām tiktū pievienoti pareizi spraigumi. Ja ligzdiņas ir pievienotas aparāta daļām tādā pat kārtībā, kā rādīts schēmā un savienojumu planā, tad viņām pievienojami sekoši spraigumi:

1. ligzdiņa (skaitot no mugurpuses) — priekšspraigums elektrogramofonam. Pēdējo nelietojot ligzdiņa paliek brīva, tādēļ arī schēmā tā nemaz nav atzīmēta.
2. ligzdiņa — priekšspraigums pentodei. Te tā tad vajadzīgs pieslēgt apm. 15 voltu negatīvu

spraigumu, kuŗu var vai nu dabūt no anodbaterijas negatīvo priekšspraigumu nodalījuma, vai arī no īpašas mazas baterijas, kuŗas pozitīvais pols tad jāpievieno pie anodbaterijas negatīvā pola. 3. un 4. ligzdiņa — 4 volti kvēlstrāvai. Pie vienas no šīm ligzdiņām (vai arī pie paša strāvas avota pola) vēl bez tam arī pievienots anodbaterijas negatīvais pols. (Pie kuŗas labāk, tas jāizmēģina.) 5. ligzdiņa — pozitīvais anodsprāgums audiona lampiņai — apm. 60—100 voltu. 6. ligzdiņa — pozitīvais spraigums pentodei — 100—150 voltu. Pentodes sānu skrūve, kā jau teikts, ar auklas gabaliņu pievienota īpašai ligzdiņai, kuŗa arī pievienota šim spraigumam.

Tā kā redzams te vajadzīga jau liela anodbaterija, kuŗa var dot apm. 150 voltu spraiguma. Parocīgs te būtu tīkla pieslēgums.

Kad visi spraigumi ir pareizi pievienoti, var ieslēgt lampu izslēdzēju un stāties pie uztveršanas. Rikošanās ar aparātu ir ļoti vienkārša: ar vienu roku regulē saites pretestību ar otru noskaņo tīkliņa kontūru uz uztverēamo vilni. Kad vajadzīgais vilnis uztversts, saiti drusciņ pamazina, lai skaņas būtu tīras un nekroploitas.


Rezultāti ir ļoti labi un jau pat ar ļoti īsu antennu (10—15 m) var uztvert lielu skaitu staciju skaļruni.

Ja tomēr vēl šī aparāta rezultātus grib uzlabot, it sekišķi, ja vietējā raidītāja tuvumā grib uzlabot viņa selektivitāti, var viņam priekšā pieslēgt vienu augstfrekvences pakāpi ar aizsartīkliņa lampiņu.

Šādi papildināta uztvērēja schēmu rāda 8. zīm. Kā no tā redzams augstfrekvences pakāpe ir aperiodiska, tā tad viņa uztver vienādi labi visus vilņu garumus. Tas pirmkārt padara aparātu vienkāršaku un otrkārt nav jābaidās no saites starp anod- un tīkliņa kontūru, nav aizsartīkliņa lampiņa „jākapsele“, kā to dara citos šāda veida uztvērējos.

Protams gluži tik labi jau rezultāti nebūs, kā ar noskaņotu pakāpi, bet pirmam sākumam tie būs pietiekoši labi un vēlāk katrs aparātu var pārbūvēt ievietojot noskaņotu tīkliņa kontūru. Lampiņas anokontūrā ie-slēgts noskaņojams kontūrs, kuŗu noskaņo uz uztverēamo vilni. Šīnī kontūrā radošās augstfrekvēntās svārstības cauri 200 cm blokkondensātoram tiek novadītas uz audiona lampiņas tīkliņu un viss tālākais ir tāpat

kā pie jau aprakstītā pirmā aparāta. Tikai noskaņojamā anodkontūra maiņkondensātoram tagad jābūt pilnīgi izolētam no aluminijs priekšplates.

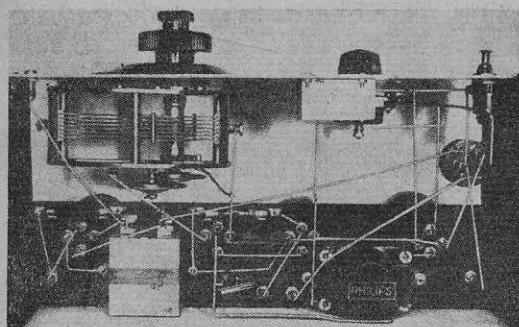


Zīm. 9.

Visa aparāta uzbūve ir gluži tāda pati, vienīgi tikai aluminijs un trolita plates būs jāņem drusciņ lielākas, lai arī aizsargtikliņa lampiņai un nedaudz daļām, kas vēl nāk klāt būtu vietas. No daļām klāt nāks vienīgi divas pretestības augstfrekvences pakāpes antenas kontūrā (viena 100 omu, otra 1000 omu) un divi blokkondensātori, katrs pa  $0,5 \mu F$ . Arī spoles paliek tās pašas, an-

tenas spole tikai tagad tiks izlietota kā noskaņojamā anodkontūra spole.

Šādi pārbūvētā aparāta izskatu no apakšas un mugurpuses rāda 9. un 10. zīm.

Tā tad kā redzams ar nevisai lieliem līdzekļiem un bez lielām priekšzīnāšanām katrs var pagatavot sev pilnīgi modernu uztvērēju, kura dotie rezultāti nemaz nebūs daudz sliktāki par dārgo un komplikēto apa-

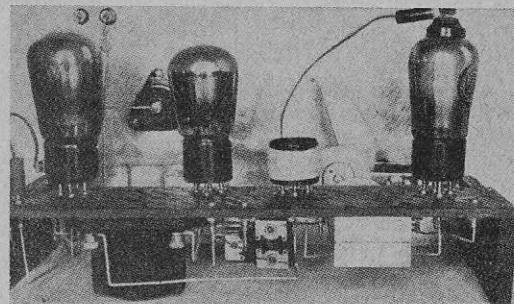

Zīm. 10.

rātu dotiem rezultātiem. It seviīki, ja nem vērā, ka nākotnē ir projekta Eiropas raidstaciju skaitu samazināt un toties palielināt viņu jaudu, šāds uztvērējs būs taisni ideāls.

Kam vajadziga  
tiešām darba spējīga  
**Anodbaterija,**

tas lieto tikai



no 1—200 voltu un vairāk  
Visur dabūjamas!

Tāpat arī  
**slapjie un sausie elementi.**

**VATEA**  
maiņstrāvas lampas



nekroplo un nerada traucējošus trokšņus:

3 netieši kvēlinātu radiolampu tipi:

**HV 4100** Augstfrekvences pastiprinātājam

**UV 4100** Audionpakāpei

**RV 4100** Pretest. pastiprinātājam

Visu 3 tipu lampu stāvums ir  $3,5 \text{ mA/V}$ ,  
kas ir liels sasniegums maiņstrāvas uztvērēju lampu technikā.



### Rozā, A.

1. Transformātora serdes platuma  $a$  attiecībai pret skārda pakas augstumu  $h$ , būtu ieteicama attiecība.

$$a : h = 1 : 1\frac{1}{2}$$

var nemt arī  $1 : 1$ .

2. Skat. 4.

3. 1 cm spraugas, tinumu novietošanai, droši vien būs par maz.

Cik tur īsti liela sprauga vajadzīga, noskaidrojiet pēc 22. lpp. dotās tabelēs, kur ir uzdots tinumu skaits, kas jeb caur  $\text{cm}^2$ . Šie skaitīj ir izpildāmi tikai pie ļoti kārtīgas uztīšanas. Domājams, ka 2 cm platas spraugas būs Jums pietiekoši. Tādā gadījumā serdes izmēru attiecība būs laba

4. Tinumu skaits uz 1 voltu ir pretēji proporcionāls serdes šķērsgriezumam. To jau rāda formula

$$N = \frac{45}{F} E, \text{ kur } F \text{ dabūjam pieņemot magnētisko indukciju serdē} = 10.000.$$

Augšā minētā formulā  $E$  ir tas elektrodzinēj-spēks, kas darbojas kontūrā, sastāvošā no tinumiem uz transformātoru un ārējās kēdes. Šī kēdē spēkā oma likums  $E = RJ$ .

$E = ri + ra$ , kur  $ri$  transformātora tinumu pretestība,  $ra$  — ārējās kēdes pretestība. Tā tad  $E = Iri + Ir a$ .  $Ira$  tiek sauktis par pieslēgu spraugumu  $E_p$ . Tas ir tas spraugums, kurū pie strāvas  $I$  dod transformātors.

$$E_p = E - Iri,$$

$Iri$  — sprauguma kritums transformātora.

Praksē tinumos lieto tik resnu stiepuli, lai šis kritums pie maxim J nepārsniegtu 6—10% no  $E$ . Ja  $ri$  ir pārak liels, krīt izmantojamā jaudas daļa, un, bez tam vēl, transformātors sīslst. Šie aprēķini ir pareizi tad, ja primārie tinumi  $i_1$  ir no pietiekoši resnas drāts. Citādi sprauguma kritums ar augošu  $J$  iznāk vēl lielāks.

Theorētiski uz katras šķērsgriezuma serdes var uztīt transformātoru pēc patikas lielai jaudai. Jo mazāka serde, jo vairāk jāņem tinumu uz 1 voltu. Un lai  $r_1$  nepārsniegtu pieļaujamās robežas, iznāk lietot ļoti resnu drāti Praksē, pie lielo transformātoru projektešanas noteicošu lomu spēlē transformātoru skārda un varā cenu attiecības. Nenormālām konstrukcijām iznāk mazāks lietderības koeficients.

Mums pietiks, ja pieturēsimies pie formulas  $F = \frac{VA}{3}$  līdz  $\frac{VA}{3.5}$ . Stiepules caurmērus nemsim pēc tabelēs, kura sastādīta pieņemot strāvas blīvumu  $2.5 \text{ Amp/mm}^2$ . Dzelzs tilpumam varam nepiegriezt vēribu.

5. Tinumu skaits pieņemot  $F = 8.3 \text{ cm}^2$  aprē-

ķināts pareizi. Attiecībā uz amperiem skatāties ieprickšējo.

6. Jūsu aparātam anodstrāvas patēriju varētu pieņemt 40 MA. Sprauguma noteikšanai jāzin kādu izlīdzinātāja lampu domājat lietot. Ja gribiet lietot cēlgāzes bezkvēles lampu, kas iznāk lētāk un vienkāršāk, tad jārēkinas ar sprauguma kritumu lampā, kas pie pilnas slodzes — 100 MA var būt 50 Voltu. Lampā varam pieņemt kritumu 30 voltu, droselēs arī kādus 30. Talāk pieņemsim, ka gribam no tīkla aparāta nemt spraugumu 160 V, tad no transformātora mums jāsaņem  $160 + 30 + 30 = 220$  v. Jums ir 3 lampas ar netiešu kvēli, 1 ar tiešo kvēli. Tās patēriņs apm. 3 amp. pie 4 voltiem. Kopējā jauda =  $\frac{220 \cdot 4}{10000} + 3,4 = 8,8 + 12 = 20,8 \approx 21 \text{ VA}$ .

Tas būtu bijis uztvērējam. Par skāruni Jūs tuvākās dātūs neesat piedevuši, pieņemsim, ka tam Jūs lietosiet atsevišķu taisnotāja lampu un ka tas patēri 10 VA. Tad kopējā jauda:  $21 + 10 = 31 \text{ VA}$ .

Pieliekam 25% zudumiem.

Tad jauda primārā pusē:

$$V_{APR} = 31 + 31 \cdot 25 = 38,8 \text{ VA.}$$

$$\text{Serdēs šķērsgriezums } F = \frac{38,8}{100} = 13 \text{ cm}^2.$$

Tīkla spraugums Jums 220 V.

Tinumu skaits primārā pusē:

$$N = \frac{45}{F} E; N_{PR} = \frac{45}{13}. 220 = 762 \approx 760$$

Anoda spraugumam:

$$N_{SI} = \frac{45}{13}. 220 = 760.$$

Pielikumam 6% sprauguma kritumam transformātorā. Iznāk nemt  $2 \times 800$ . Kvēlei vajadzīgi 4 volti

$$N_{SI} = \frac{45 \cdot 4}{13} + 6^0/\approx 15 \text{ tinumi}$$

vidū jāņem nozarojums.

7. Varbūt labāk būtu, ja primāro liktu vidū starp abām sekundāro tinumu spolēm.

8. Abiem droseljiem filtra sistēmā jābūt 20—30 H. katram. Tomēr jāievēro, ka lielākai līdzstrāvai caur droseli plūstot, drosela pašindukcija samazinas. Tādēļ ieteicams, pie aprēķiniem ar RA Nr. 2, 1930. formulām, pašindukcijas lielumu noteikt uz 40—60 H. Filtra kondensātoru kopīgā kapacitāte ieteicama starp 10—16  $\mu\text{F}$ , piem.  $2 + 2 + 8$ , vai  $6 + 2 + 4$  u. t. t. Dažreiz pietiek ar vienu droseli, atzīmēta lieluma un 2 filtra kondensātoriem, ar kopīgo kapacitāti 8—12  $\mu\text{F}$ , tamēdēl nav par īaunu to izmēģināt.

9. Var slēgt arī tieši klāt. Ja grib lietot divpusīgo taisnošanu, jāierīko vidus punkts ar kādas pie-

mērotas pretestības palīdzību. Bet tad varētu dabūt tikai 80—90 voltu līdzstrāvas. Tas būtu arī joti neekonomiski, jo caur pretestību vienmēr plūstu strāva. Vienpusīgam taisnotājam pleslēdzot, gan varētu izmantot visu spraigumu.

10. Čaulas var skrūvēt pie serdes un der tās iezemot.

11. Lētāk un vienkāršāk — visai tīkla daļai taisīt kopēju kasti. Tikai pie pārāk ciešas transformātora un drossēļu novietošanas var rasties, kaut arī necīgi, traucējumi.

### J. Rozenbergam, Šķauņē.

Uz visiem Jūsu jautājumiem sīkākus un plašākus paskaidrojumus Jūs varat dabūt, iegādājoties izdevniecībā „Atbalss“ iznākušo grāmatiņu „Galvaniskie elementi, viņu pašpagatavošana un pielietošana“. Tad varbūt mainīsies arī Jūsu nodoms, lietot tieši Meidingera elementus. Mēs no savas puses gan ieteikti lietot kādu citu tipu, piem. Leklanše elementu, kuru Jūs varētu viegli pats pagatavot, un arī vieglāki atjaunot, tā tad finansieli arī tas iznāktu lētāki. Attiecībā uz Jūsu tiešiem jautājumiem varētu minēt tikai išumā sekošo:

1. 2. Elementu dotais maksimalais pielaižamais strāvas stiprums atkarājas no elementu lieluma. Trīs lampu uztvērējam, kurš tā tad kvēlei prasa apm. 0,2 Amp (ja netiek lietota speciāla gala skaļruna lampiņa). Elementi strāvu dos, bet ne jau ilgi, tādēļ labāki būtu nemt tipu ar lielāku voltažu un saslēgt vairākus elementus paraleli, ja to gribētu darīt ar Meidingera el., tad vajadzētu pārāk lielu skaitu elementu.

3. Arī šīm zīpā Meidingera el. ir mūsu mērķiem neizdevīgs, jo tas domāts pastāvīgai ievietošanai pie maziem strāvas stiprumiem. Vienīgi nogemot augšējo trauku, var elementa mūžu pagarināt.

4. Tieši pateikt cik maksās uzturēšana, ir grūti, tas atkarājas atkal no elementu lieluma, lietošanas laika ilguma un t. t. Visumā tomēr varbūt var teikt, ka izdevumi gadā būs 3—5 lati uz elementu, ierēķinot pārmaināmo cinku un t. t.

5. Teoretiski akumulātoru lādēšana jau ir iespējama, tikai nemot vērā akumulātoru mazo iekšējo pretestību, būtu jāslēdz priekšā kāda papildpretestība, vai arī jāņem loti daudzi akumulātori; pirmā gadījumā zudis energija, otrā atkal katram akumulātoram pievadīta energija būs ne visai liela. Akumulātoru lādēšanai tādēļ piemēroti elementu tipi, kuri spējīgi dot ārā lielākus strāvas stiprumus.

### J. Kraujam, Rīgā.

1. Lielāku selektivitāti varētu panākt, nemot antenas kontūrā mazāku tinumu skaitu (varbūt 10) vai arī pamazinot saiti starp abām spolēm  $I_1$  un  $I_2$  (spoles vienu no otras attālinot). Ja arī tas nelīdz, būs jāķeras pie filtra. Pamēģiniet nemt arī isāku antēnu.

2. Spolu tinumu skaits garšiem vilniem ir apm. divreiz tik liels, cik parastiem radiofona vilniem. Drāti var nemt toties tievāku, lai varētu uztīt uz tīkpat lieliem cilindriem. Divas kārtas tīt gan nav ieteicams.

### Radiointeresentam, Ārlavā.

1. Vienkārši pie pieslēga + K jāpieslēdz anodbaterijas vadu. Pie pieslēga —K—A tad jāpieslēdz tikai kvēlbaterijas — pols.

2. Ipašas formulas tīklinā pretestības un kondensātora lieluma noteikšanai nav. Šo daļu pareizie lielumi atkarājas no loti daudziem apstākļiem (ne tikai no lampiņas ipašībām, bet arī no visa uztvērēja būves) un tādēļ vispiemērotākie lielumi atrodami tikai mēģinājumu celā. Pretestības lielums parasti svārstās no 1—5 megomi — kondensātors — no 150—500 cm.

3. Parastā vientīklinā lampiņa dos labākus rezultātus.

4. Montāžas schēmas pareizas.

**J. J., Koknesē.** Mēģināt  $R_2$  pievienot kvēldiega pozitīvā pusē. Jūsu minētie tinumu atstatumi tam nevarētu būt par cēloni. Mēģināt pārbaudīt audionu ar telefonu bez zemfrekvences pakāpes.

**E. Krastiņam, Rīgā.** „Lauku idealā“ var lietot arī piemērotas Philips lampas. Pretestības nav jāmaina.

### N. L., Rīgā.

1. Jūsu dotā chēmā spolei Sp 3 var nemt 50—75 tin. Šūniņspoli ar 500 cm kondensātoru (gs 4).

2. 3. 4. 5. Visvienkāršākais pēc mūsu domām, būtu lietot īsiem un gariem vilniem divus spoli komplektus, kurus vajadzības gadījumā var vienu pret otru pārmainīt. Spoles varētu uztīt uz cilindriem apm. 7—8 cm diametrā un cilindrus uzmontēt uz pamatiņa ar 6 tāpiņām, jo uz katras cilindra tad būs trīs spoles ar 6 galīem. Pirmam cilindrām (radiofona vilni garumiem) vienā galā uztīt spoli La vidū spolei Lc un otrā galā LR. Atstatums starp spolēm apm. 0,5—1,0 cm. Tinumu skaits:  $L_a$  — 10—15 tin. Lc — 50 tin. LR — 30 tin. Drāts resnumis — 0,3—0,5 m.

Garo vilnu cilindra spolu tinumu skaiti sekoši:  $L_{a1}$  — 15—20 tin.,  $L_{c1}$  — 100—150 tin.,  $L_{R1}$  — 50 tin. Drāts resnumis — 0,2 mm.

6. Saites kondensātora lielums ir 500 cm.

7. Noskaņošanās kondensātora  $C_1$  lielums arī ir 500 cm.

8. Kā droseli var lietot 150 tinumu ūniņspoli vai arī īpašu augstfrekvences pirktu droseli.

9. Potenciometra lielums būs apm. 500—1000 omu.

10. Megoma Si pretestība ir apm. 1—5 megomi, piemērotais lielums jāatrod mēģinājumu celā.

11. Lietojot kvēlei 4 voltu akumulātorus un aparatā 4 voltu lampiņas reostātu, lielums var būt apm. 10 omu. Citos gadījumos to var aprēķināt no formulas:

$$R = E_0 - E_1 \over J$$

kur R ir meklējamā reostāta vidējā pretestība,  $E_0$  — baterijas dotais spraigums,  $E_1$  — lampiņām vajadzīgais spraigums un J — lampiņām vajadzīgā strāva.

12. No „Telefunken“ lampiņām būtu ieteicamas sekošas: (visas lampiņas kas šeit minētas, ir 4 voltu tipa) I — RE 064, 074, 084. II — RE 064, 074, 084. III — RE 124, 134, 154.

Spolu montāžas zīmējumu laika trūkuma dēļ nevaram dot, ceram ka spolu pagatavošana Jums grūtības neradīs.

### K. R., Daugavpilī.

Visumā „Philipsa“ anodaparāti dod samērā labus rezultātus, nevarēm saprast, kādēļ Jums tāda nelaimē. Varētu varbūt vainot Daugavpils tīklu, bet tas maz ticams. Rezultātiem bija jābūt vismaz tikpat labiem kā ar anodbateriju. Pamēģiniet kādas citās firmas aparātu, tādi jau dabūnami loti daudz. Tomēr lai varētu pilnīgi droši garantēt par anodaparāta darbību un izprast viņa klūdas un tās izlabot, nebūtu par ļauju uzbūvēt to pašam, piemēroti apraksti jau atradīsies.

2. Nemt priekšspraigumu no parastās anodbaterijas tāpiņām var, protams tad tikai pamazināsies anodspraiņums, baterijas mūžs nepamazināsies. Lai tomēr dabūtu pilnu spraiņumu anodam, priekšspraigumam vislabāki nemt 2 vai trīs rindā savienotas kabatas lampiņu baterijas.

3. Vairākas labas detektoruztvērēju schēmas, ar kurām var cerēt dabūt tāluztveršanu, aprakstītas „Jaunā Techniki“ Nr. 18.

# RADIO TIRGUS

## Philips uztvērējs 2511. (Godalgotais maiņstrāvas tīkla uztvērējs)

Neviens Philips uztvērēja 2511 īpašnieks nešaubās par Londonas Olimpijas radioizstādes uztvērēju konkursa iznākumu, kur šim uztvērējam tika piešķieta pirmā godalga, kā labākam izstādītam uztvērējam aparātu klasē ar mazāk par 5 lampām. Šī uztvērēja godināšana pēc angļu žurnāla „The Wireless World“ novērtējuma bija pilnīgi pēnīta, jo uztvērējs 2511 bija pirmsākums 4-lampu tīklstrāvas aparāts, kurš ekranēšanai bija pilnīgi nosegts metala kastē un piemērots moderniem uzskatiem par massu ražošanu.

Izcilus izskats un ievērojamās darba spējas izsauca amatieru-kritiku aprīnošanu un sajūsmu. Arī mūsu amatierus var interesēt īsi savilkts Philips uztvērēja 2511 technisks apraksts.

Aparāta āriene nesaka gandrīz neko par viņa iekšējo iekārtu, tomēr skats uz metāla kastes proporcionāliem sāmēriem ar „Celonon“ pārkāļu un noapalotie stūri māca mums pazīt konstruktora izjūtas smalkumu.

Nav redzami daudzlie kloki un grozāmās skalas, viņas tipā 2511 ir samazinātas līdz beidzamam, tā kā dažam labam likties, ka aparāts nav nemaz radio uztvērējs. Aparāta apkalošana ir loti vienkārša un notiek ar viena noskanošanas kloka grozīšanu, otrs kloks ir priekš skaņuma regulēšanas. Ar slēdzēju aparātu ieslēdz, līdz ar to viņš ir gatavs gaļo vai īso vilnu uztveršanai vai arī gramofona mūzikas reprodukcijai. Sevišķi jāaizrāda, ka priekšēja plāte ir pilnīgi brīva no jebkādiem noskanošanas klokiem, kuri gan varbūt dod skaistu izskatu, bet nav ērti apkalošanai. Uztvērēja 2511 divi kloki ir kastes galos, līdz ar ko sasniegta ērta apkalošana.

Nav vajadzīgs sevišķu technisku zināšamu, lai no aparāta dabūtu laukā visu to, ko no viņa var dabūt, jo pietiek ar vienu roku grozīt mazo cilindrisko kloki un ar otru regulēt vajadzīgo skalumu. Caurspīdīgā skala ar matalīnijas rādītāju ir apgaišmota no iekšpusēs ar mazu kvēlpuldziņi. Šī skala ir redzama aparāta kastes vidū lodzījā. Turpat blakus bez pārslēdzēja kloķa ir arī atslēga, ar kuru


aparātu var noslēgt. Augšējo vāku var attaisīt tikai tad, kad kloķis atrodās pret atzīmi „izslēgts“. Starp citu, priekš kam mums vajadzīgs vāku taisīt valā? Ja mēs viņu attaisam, tad tā kā tā tur nav daudz ko redzēt. Mēs varam tikai konstatēt, ka te ir divas aizsargtikliņu lampas E 442, viena netieši ar maiņstrāvu kvēlināma audiona lampa E 415, viena spēcīga pentode C 443, kurās anods saņem 300 voltu spraigumu un taisnotāja lampa T 506 tīkla pieslēgumam. Izņemot šīs lampas, viiss pārējais ir noslēgts un aizzīmogots. Šādas ziņas bez šaubām neapmierinās nevienu amatieri un tamēļ mums neatliek nekas cits, kā paskatīties darbnīcās, kur ir izdevība redzēt pusmontētus aparātus un tā iemest skatu aparāta iekšienē.

Trīs noskanošanas kondensātoriem uz kopējas ass vajadzīga tikai maza kompensācija, lai viņus varētu piešķanot dažādām pieslēgto pašindukciju kapacitātēm. Šo smalkiestādīšanu var izdarīt ar 3 skrūvēm, kuru galvas nāk laukā no ekrana kastēm. Lai skrūves nevarētu pagriest, viņas ir nodrošinātas ar zīmoglakas pilieni. Ar šīm skrūvēm var iestādīt palīgkondensātorus, kas pieslēgti paraleli noskanošanas kondensātoriem tā, lai šo

noskanošanas kondensātoru iestādīšanas liknes būtu vienādas. Vienkāršs pārbaudījums ar vilnu mēru rāda, ka noskanošanas liknes ir logaritmiskas.

Pašindukcijas ir toroidspoles. Viņas iekārtotas tā, ka ar vienu vienā īsvīļu spole atrodās koncentriski otrā garo vilnu spole.

Spolu forma un atrašanās vietas liekas ne vienīgi izdevīgas, bet konstruktoram vajadzīgs lietu apskatīt no daudziem redzes stāvokļiem, sevišķi nepieciešams ievērot visus aizrādījumus attiecībā pret apkalošanas vienkāršību, paturot acīs mūzikas reprodukcijas pilnību un aparāta stabili darbību. Spoles ir saslēgtas tā, ka uz ārieni nāk tikai 3 vadī. Tā tad te mums ir darīšana ar schēmu, kurā anodķēdēs ir rezonances kontūri. Spoles ievietotas bakelita kastītēs, kurās savukārt ir noekranētas ar metaikastēm. Pāreja no viena vilņu garumu

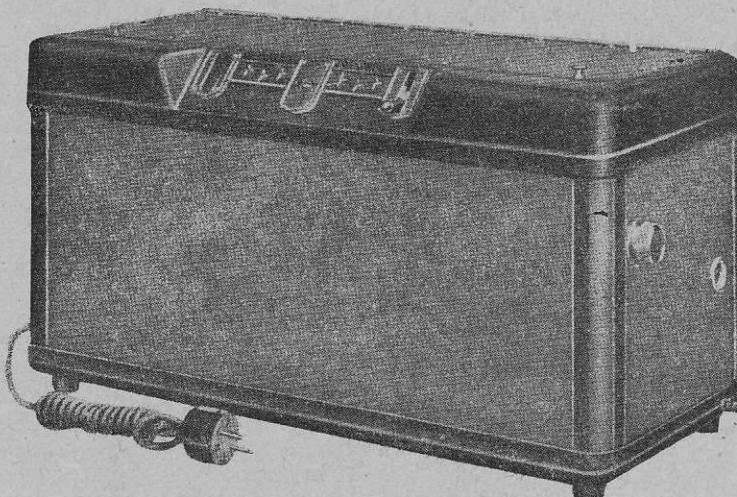

diapazona uz otru notiek ar vienu spolu noslēgšanu uz ūsu, resp. pieslēgšanu pie otrām spolēm.

Aparāta darbība ir stabila pat vislielākam enerģijām. Skaļuma regulēšana notiek ar aizsargtīkliņu lampu tīkliņa priekšspraiguma maiņu.

Katrai pastiprinātāja pakāpei, tāpat arī audionam un gala pastiprinātāja pakāpei, ir savas nodalītas kondensātoru garnitūras, atdalīšanas un regulēšanas pretestības, ar kurām augstie spraigumi tiek sadalīti vajadzīgos zemākos spraigumos. Līdz ar to sasniedz tas, ka augstfrekvences svārstības neklejo pievados. Tādā pat ceļā tiek dabūti piemērotie priekšspraigumi tieši no anodstrāvas avota.

Visi pieslēgi ir apslēpti. Gala pastiprinātāja lampa ir savienota ar izejas transformātoru. Pie aparāta atvēršanas automātiski tiek izslēgts strāvas slēdzējs, kas nodrošina aparātu apkalpojošo personu pret pieskāršanos pie augstā spraiguma.

Uztvērējs 2511 tā tad ir pilnīgi nodrošināts pret nelaimes gadījumiem ar elektrisko strāvu.

Izejas transformātoram ir divi sekundārie timumi, tā kā ir iespējams bez lielām grūtībām lietot vai

nu skaļruni ar lielu impedānci, p. piem. elektromagnetisko, vai arī ar mazu iekšējo pretestību, kāda parasti ir elektrodinamiskiem skaļruniem bez iejejas transformātorā.

Izejas transformātors dod arī iespēju pieslēgt pie uztvērēja vairākus skaļrunus (dažādās istabās). Tādā gadījumā jālieto tas pats transformātora tiņums, kurām ir mazā induktīvā pretestība.



Priekš reprodukcijas lietošais skaļrunis tad tiek pieslēgts kā parasti (elektro-

dinamiskais skaļrunis 2011 ar divpoligu iebāžamu kontaktu, elektromagnetiskais, iepriekš apgriežot slēgkontaktu.)

Philips uztvērējs 2511 patiešām ir interesants un darbības spējīgs radiouztvērēju tips ar pilnīgu tīkla pieslēgumu.

Pieliktās 3 fotogrāfijas attēlo šo uztvērēju vija trīs stāvokļos, kas liecina ka šī uztvērēja būves plāns ir ļoti rūpīgi pārdomāts un viņa būvē pieletoti jaunākie sasniegumi radioteknikā.

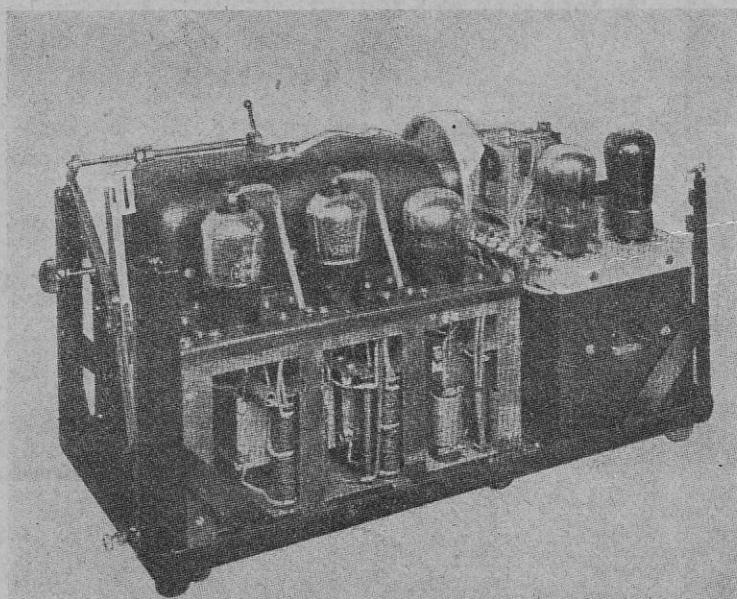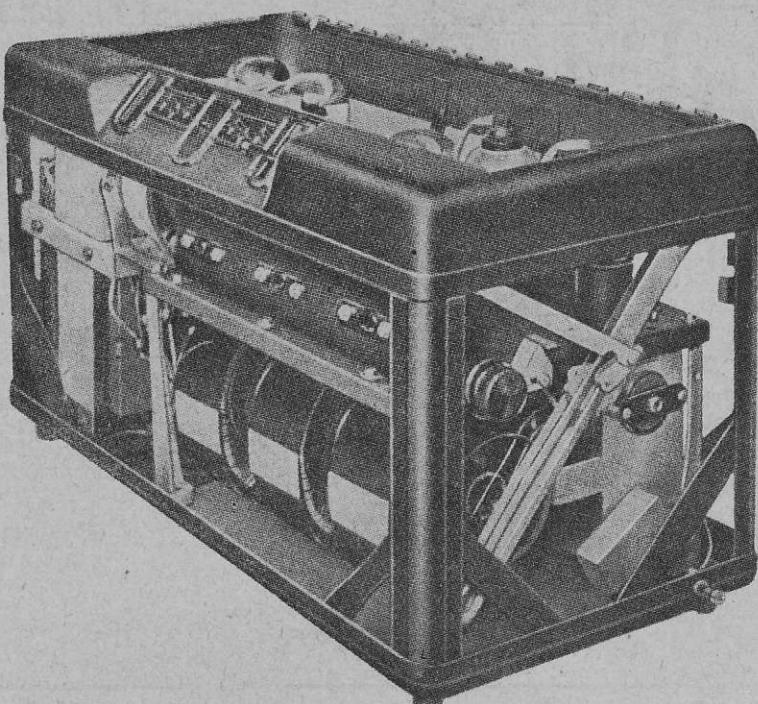Tā tad nav arī nejaušs gadījums, ka taisni šis uztvērējs daudzās iekš- un ār- zemju izstādēs ir ieguvis pirmās godalgas.





**ekonomiskas  
un izturīgas**

Pieprasiet jebkurā radioveikalā.

Radioklausītājiem  
**uz laukiem!**

lietojiet Jūsu uztvērējam

**VALVO-1-volta**  
sērijas  
**radio lampīnas**

H 107 Audiona, augstper. pastipr. l.  
W 107 Pretestības pastipr. lamp.  
L 115 Skaļruņa (gala) pastipr. lamp.  
U 107 D Divtikliņu lampīna.

Jo tās ir

— darbojas ar kabatas bateriju.



**DRALOWID-KONSTANT**

**DRALOWID-POLYWATT** pretestības ar 1 vatū, pie 700 voltu slodzes.  
**DRALOWID-MIKAFARAD** blokkondensātori ar vizlas dielektriku (mēđ. uz 1000 V).  
**DRALOWID-FILOS** zemomīgās pretestības Slodze garantēta līdz 3 vatī (50—1000 ūmu).  
**DRALOWID-DIVISOR** spriegum dalīt, elektr. tīkla spr. aparāt. (1000 u 5000 ūmu).

Fabriķas noliktavas:  
 Akc. Sab. Foto-RadioCentrāle  
 A. Leibovics  
 Rīgā, Kr. Barona ielā 2.  
 Vierchuff & Arnack, Rīgā, Kungu 1.  
 Arnold Vitt, Rīgā, L. Smilšu ielā 22.



Jūsu  
**uztvērējā jaiebūvē**

**Augstomīgā  
pretestība**

*Always*

kuļai ir visaugstākā slodze,  
bez zudumiem



## Zils uzvalks ir cieņā!

Dienā vai vakarā, svīnīgos vai nesvinīgos gadījumos — zilais uzvalks noder gandrīz vienmēr un visur. Mode ir gan nesusi kungu uzvalkiem dažādas jaunas krāsas, bet zilā ir cieņā vienmēr. Tālab vispirms derētu šūdināt zilo uzvalku.

Mums — **Brīvības ielā 52** — ir īstie tumšilie („Marinē“) bostoni, slavenās **S. SELKA** angļu fabrikas. Tāda auduma uzvalks būs skaists un nesāsies ilgi.

Pateicoties laimīgajam apstāklim, ka ārzemēs vilnas cenas ir kritušās, varam Selka bostonus pārdot lēti.

**J. VANAGS** *Manufakturas lieltirgotava*  
Brīvības ielā 52.