

II, № 5

Maijs


1930

RADIO- AMATERIS



Uztvērēja sīrds
ir radio lam-
piņa



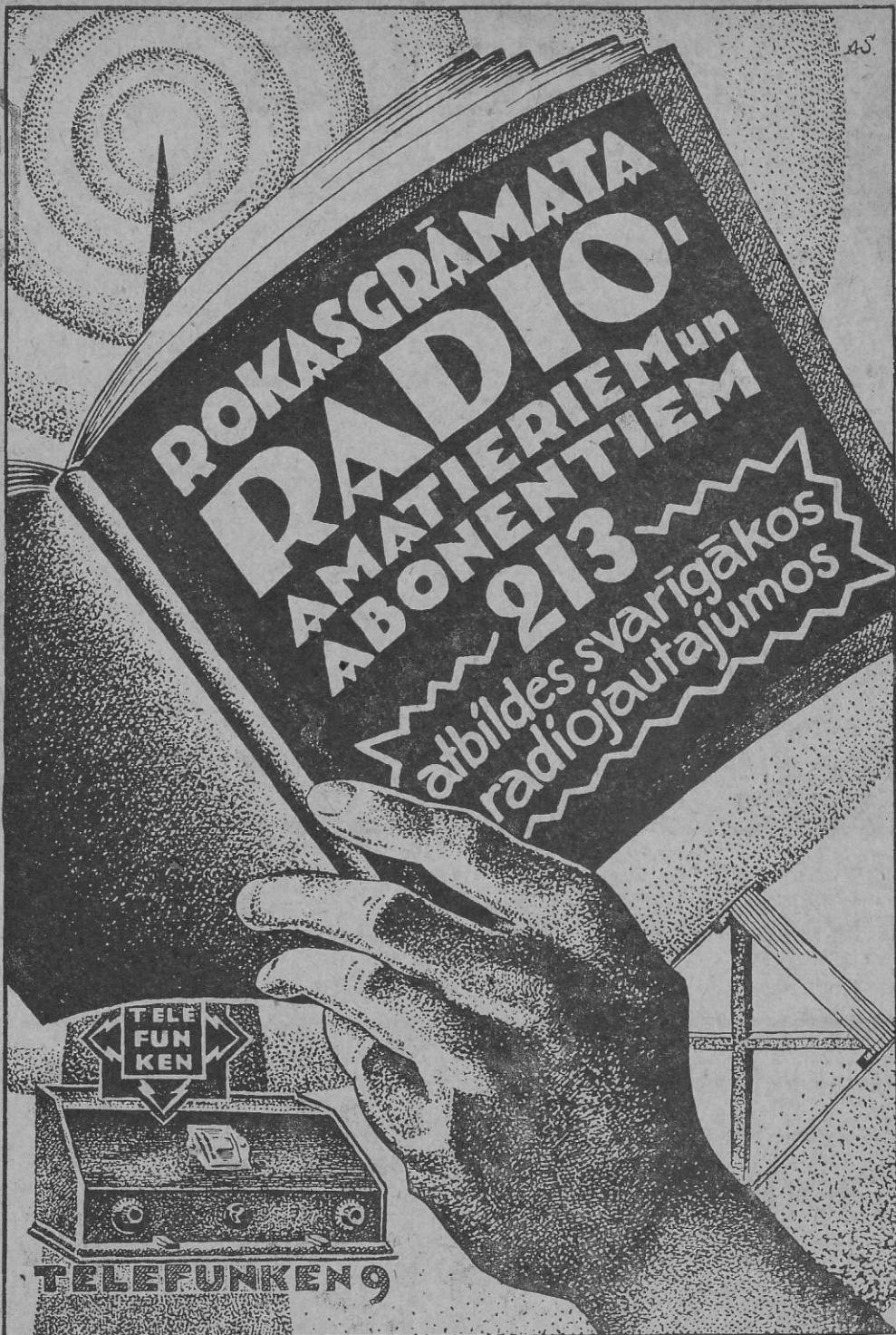

Šis grāmatas nedrikst trūkt nevienam amatierim nedz radioabonetam, jo šai grāmatā sakopots viss nepieciešamais, lai, pirmkārt, radioabonētās varētu savu radio iekārtu izmantot **pilnīgi un būt ar to apmierināts, neprasot padema speciālistiem**, un, otrkārt, amatieris lai varētu sekmīgi veikt visus savus amatieru uzdevumus.

Grāmata pēc sava saturā un tilpuma ir ļoti lēta, tā ir 160 lpp bieza, ar 56 zīm. tekstā, — bet maksā tikai Ls 2,50.

SATURĀ: 213 atbildes svarīgākos radiojautajumos: Antēnas. Pastiprinātāji. Kristaldetektori Zemes saienojums. Tīkļa pretestība un kondensātori. Elementi. Raidīšanas un uztveršanas attālums. Reģenerācija jeb atgriezeniskā saite. Akumulātori. Telefons. Skalēri. Indukcijas spole. Maiņkondensātori. Lampiņas. Viļņi. Visās pasaules valšķu radiofona raidītāju saraksts.

Elektromagnētisko vilņu izplatīšanās un atmosfēras iespāids uz to. — Elektronu lampiņa un tās pielietošana radiotehnika. Kristals kā oscilātors. — Losseva schēma.

Radiobūves: Vienlampiņas negadina uztvērējs. Superheterodīna uztvērējs ar aizsargtīkliņa starpfrekvenčes lampiņu. Moderns 6-lampiņu superheterodīns. Push-pull pastiprinātājs. Bez tam daudz dažādu modernu uztvērēju schēmu.

20 formulu, tabelu un skaitļu, kas nepieciešami radio amatieriem.

PIELIKUMS: P. T. D. noteikumi

SATURS

	Lpp.		Lpp.
Elektrons cilvēka kalnībā . . .	187	Isvilju uztvērējs . .	206
Daži vārdi par mikrofoniem . . .	190	Stāvoklis Latvijas isvilju frontē . .	210
Radiofons Polijā . . .	193	Lokomotīve ar Dīsel'a motoru . .	213
Daži aizr. par tīkla anodaparātu būvi . .	196	Radiotechn. pieliet. z. f. pētišanā . .	216
Sasniegumi ar kristaldetektoru . .	201	Eiropas radioiekārtā . .	217
Vecu zemfrekvenc. pastipr. moderniz.	201	Radio zemūdenē . .	218
Kā pagatav. anodabateriju . . .	203	Gaisa pasta nosvies. šana un uzņemš. . .	219
Antēnas vilņu gar.. pašindukcijas un kapacitāt. noteikš. .	204	Berlines Elektrotehn. Biedr. 50-gadu jubileja . .	220
Nikelina un konstanta drāts rakstur. lielumu tabeles .	204	Ārzemju žurnāli . .	221

*Izdevējs: izdevniecība „ATBALSS“, Rīga,
Krāmu ielā 4.*

*Pastkaste 381. * Pasta Tekošs Reķins 393.*

Tālrunis 3-1-3-1-2



Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtīšanu, līdz 3 mēneši — viens lats (Ls 1,—) par numuru, resp. mēnesī; 6 mēn. — Ls 5,50, 12 mēn. — Ls 10,—

Manuskripti, ieviešanai ūzīmēlā „RADIOAMATIERIS“, iesūtāmi ūzīmēlā redakcijai, Rīgā, pastkaste 381. Honorārs par vienslejīgu rindiņu — Ls 0,08.

Kam vajadziga tiešām darba spējiga
Anodbaterija,
tas lieto tikai



no 1—200 voltu un vairāk Visur dabūjamas!

Tāpat arī
slapjie un sausie elementi.

VATEA
maiņstrāvas lampas



nekroplo un nerada traucējošus troksņus:

3 netieši kvēlinātu radiolampu tipi:

HV 4100 Augstfrekvences pastiprinātājam

UV 4100 Audionpakāpei

RV 4100 Pretest. pastiprinātājam

Visu 3 tipu lampu stāvums ir 3,5 mA/V, kas ir liels sasniegums maiņstrāvas uztvērēju lampu technikā.

Mēs iespiežam

**dažādus
drukas
darbus**

vien- un vairākkrāsu spiedumā




Mūsu uzņēmuma plašā iekārta atļauj uzņemties izpildīt vislielākos gluda un tabelara salikuma darbus un ar gaumi izstrādātus sīkdarbus :-:-:

GRĀMATU SPIESTUVES KOOPERATĪVS

„GRĀMATTRŪPNIKS”

RĪGĀ, PILS IELĀ № 14, TĀL.R. 29914.

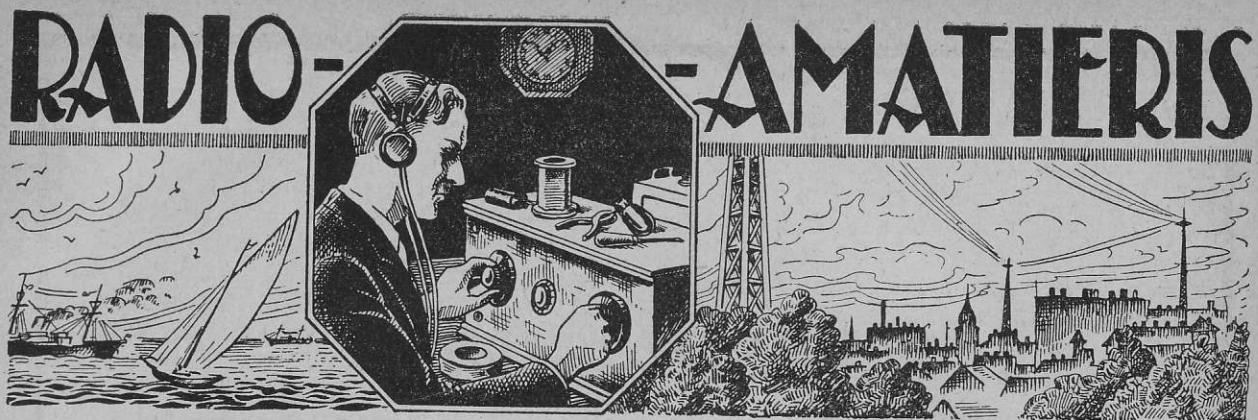

II

MAIJS, 1930

№ 5

Elektrons cilvēka kalpībā.

Doc. Fr. Gulbis. (Turpinājums.)

IV. Elektrons kīmijā.

Kīmiskie un fizikālie procesi. Kīmijā mēs ierindojam tos dabas notikumus, kuros mainās vielas būtība; zinot vielas īpašības pēc notikuma, mēs tieši (bez eksperimenta, t. i. pretēja notikuma) nevaram pateikt, kādas bija tās īpašības pirms notikuma. Tā, piem., turot rokā parastās (vāramās) sāls gabaliņu, mēs nevaram gandrīz iedomāties, ka tā ir radusies metāliskam nātrijam ar chlorā gāzi savienojoties. Abu šo elementu (pamatvielu) — nātrija un chlorā — savienošanās sālī ir kīmisks process. Pirmā procesā abu elementu īpašības bija radikāli citādas nekā pēc tā. Arī fizikālos notikumos mainās vielas īpašības un dažreiz loti stipri. Tomēr vielas būtība tanis paliek agrākā. Tā, piem., saspiesta gāze ir tomēr gāze, ledū sasalis ūdens ir mainījis tikai savu formu (agregātstāvokli), bet ne būtību. Gaisma, jedama cauri stikla prizmai, lūzt un — ja tā ir no vairākām pamatgaismām salikta (balta gaisma) — sadalās vairākās gaismās: bet lauzta gaisma citādi ir tāda pat gaisma kā agrākā un spektrā sadalītās baltās gaismas elementārās daļas radikāli no baltās gaismas arī neatšķiras. Varam teikt, ka kīmiskos notikumos vielas daba mainās daudz radikālāki nekā fizikālos notikumos.

Vielas kīmiskās īpašības. Kadrai vielai ir savs noteikts „kīmisko īpašību“ komplekss. To dēļ kāda viela dotos apstāklīs var jemt dalību tikai zināmos kīmiskos procesos un tāpēc noteiktos apstāklīs

procesa rezultātā var rasties tikai noteikti, pa laikam iau iepriekš aprēķināmi kīmiski produkti. Tā, piem., vielām ar sārmaiņu (bāzišķu) raksturu ir tieksme savienoties ar vielām, kam ir skābju raksturs; šādu savienojumu rezultātā vienmēr rodās sāli. Ja salej kopā nātrija sārnu ar ūdeni atšķaidītu sālsskābi, rodās parastā (vāramā) sāls, gan, kā sārma nātrija un skābes chlorā savienojums — saprotams, ūdens šķidumā. Tas pats sārns ar sērskābi dod citu sāli: bet vienmēr noteikts sārms ar noteiktu skābi dod noteiktu sāli. Tā kādas vielas kīmiskās īpašības ir stingri noteiktas; tās var noderēt par vielas kīmisko raksturojumu.

Elementi. Ja kādas vielas kīmiskās īpašības ir izteiktas ar tās spēju dot noteiktus kīmiskus savienojumus ar citām vielām, tad arī otrādi — viela var arī kīmiski sadalīties, dodot divus vai vairāk sadalīšanās produktus. Šie produkti dotos apstāklīs arī ir nejauši, bet sadalāmai vielai īpatnēji. Tā, piem., karsējot ūdenstvaiku līdz zināmai temperatūrai, var to sadalīt: tā vietā rodās skābekļa un ūdeņraža maišums. Šie produkti ir vienmēr vieni un tie paši; tie ir tie, no kuŗiem ūdens ir radies; ūdeni var dabūt, liekot ūdeņraža gāzei degt skābekļa atmosferā. Te skābeklim ar ūdeņradi savienojoties ūdeni, siltums (enerģija) kļūst brīvs. Ja, turpretī, ūdeni karsē (tani energiju ievada), tas energiju uzjem un sadalās. Un nu novērojumi māca, ka līdz šim pazīstamos kīmiskos procesos zināmi sada-

lišanās produkti atkārtojas tā, ka tālāki tos sadalīt vairs nevar. Tā augšeja piemērā ūdens, sadalīdamies, dod ūdeņradi un skābekli. Tāpat arī daudzos citos kīmiskos procesos rodas skābeklis un ūdeņradis, bet paši tie tālāk sadalāmi vairs nav. Šādas kīmiski tālāk vairs nesadalāmās vielas tagad ir pazīstamas 89; tās sauc par pamatvielām jeb kīmiskiem elementiem.

Elementu klasifikācija. Kā katrai vielai, arī katram elementam ir savs noteikts kīmisku īpašību kopums (komplekss). No šīm īpašībām tos var pazīt un vienu no otra atšķirt. Līdz ar to uz tā pamata tos var klasificēt, t. i. sadalit grupās — klasēs tā, ka noteiktu elementu grupai ir zināmas kopejas īpašības. Tā vispirms elementus var iedalīt divās lielās pamatgrupās: metālos un metāloidos. Pirmie ir raksturoti ar to, ka to oksidi, ar ūdeni savienodamies, dod sārmus, otro oksidi ar ūdeni dod skābes. Tam līdz iet arī daudzas fizikālās kopējās īpašības: visi metāli ir labi elektrības un siltuma vadītāji, nemetāli (metāloidi), turpreti elektrību un siltumu vada slīkti. Arī optiski metāli atšķiras no nemetāliem: metāli gaismu (elektromagnētiskos vilnus) reflektē (un arī absorbē) daudz vairāk nekā nemetāli. Tas norāda, ka vielas fizikālās un kīmiskās īpašības ir tomēr saistītas. Tam tā arī jābūt, jo tām ir viens un tas pats cēlonis. Arī citas — sīkākās — grupās elementus var iedalīt.

Valence. Viena no raksturīgākām elementu īpašībām ir to kīmiskā vērtība jeb valence. Tā ir izteikta ar to skaitli, kas rāda, ar cik ūdeņraža atomiem var domātā elementa atomu aizvietnot kādā kīmiskā savienojumā: ja tā aizvietnošanai vajadzīgs viens ūdeņraža atoms, elements ir vienvērtīgs (valence = 1); ja tam nolūkam vajadzīgi divi ūdeņraža atomi, elements ir divvērtīgs (valence = 2) u. t. t. Tā, piem., dabūjot no sērskābes H_2SO_4 sāli Na_2SO_4 , redzam, ka nātrijs Na tanī ir aizvietojojis ūdeņradi atomās pret atomu; tāpēc nātrijs kīmiskā vērtība ir 1. No tās pašas sērskābes dabūjot savienojumu (sāli) $CuSO_4$, redzam, ka te divu ūdeņraža atomu vietā ir stājies viens pats vara (Cu) atoms; tā tad varš ir kīmiski divvērtīgs. Ir trīs, četr- un vairāk vērtīgi elementi.

Elementu īpašību periodicitāte. Jau senus laikus ir konstatēts joti

interesants fakts, ka ja elementus novieto rindā augošu atomsvaru virzienā, tad daudzas to īpašības — arī valence — periodiski atkārtojas. Tā, piem., ja sākam ar pirmo (vieglāko) metālu litiju; tam ir metāla īpašības un tā valence ir 1. Aiz tā nāk berilijs ar valenci 2, tad trīsvērtīgais bors, četrvērtīgais oglēklis, piecvērtīgais slāpeklis, sešvērtīgais skābeklis, septīnvērtīgais fluors un tad kīmiski inertais neons. Šīs rindā valencei pieaugot elementu metaliskais raksturs klūst vājāks, nemetaliskais pieejemas; slāpeklis, skābeklis, fluors un neons jau ir gāzes. Pēc neona nāk nātrijs; tas ir atkal metāls un tā valence ir atkal 1. Tam seko divvērtīgais magnēzijs, aiz tā nāk trīsvērtīgais aluminijš, tad nāk četrvērtīgais siličijs, tad fosfors, sērs, chlors un tad atkal kīmiski inertā gāze argons. Aiz argona nāk kalijs — atkal metāls ar valenci = 1, tad divvērtīgais kalcijs, skandījs, titans u. t. t. Tā elementu rindā ir novērojami „periōdi“: perioda sākumā stāv kāds alkalisks metāls (litijs, natrijs, kalijs u. t. t.); tas ir vienvērtīgs. Aiz tā nāk kāds divvērtīgs elements; arī tam ir vēl skaidri izteiktas metaliskas īpašības. Tad seko trīsvērtīgs elements; tā metaliskais raksturs ir vēl gan manāms, bet daudz mazāk kā periodu sākumā esošiem elementiem. Ar katu vietu uz priekšu valence aug; līdz ar to samazinās metaliskais raksturs. Kad valence ir sasniegusi 8, periods nobeidzas, kam sekot jauns — atkal ar vienvērtīgu metālu priekšgalā. Tā, tiešām, kā valence, tā arī daudzas citas kīmiskās īpašības elementu rindā atkārtojas periodiski. Uz šī novērojuma pamata kīmiskos elementus mēdz sakārtot tabulā, ko sauc par elementu periodisko sistēmu.

Kīmiskās īpašības un atomi. Nav ko šaubīties par to, ka vielas kīmiskā īpašību cēlonis meklējams tās atomos. Uz to norāda, starp citu, arī tas, ka šīs īpašības nav atkarīgas no vielas daudzuma un agregātstāvokļa. Tā tad, tiešām, vielas kīmiska sākums ir meklējams tās atomā. No tā, saprotams, ka arī nupat aprakstītās valences un citu īpašību periodicitātes cēlonis meklējams atomā.

Optisko faktu izskaidrošanai bija nepieciešami pienemt, ka vielas atomam ir struktūra, t. i. ka tas ir būvēts. Šīs būves elementi ir pozitīvais kodols un elektroni: atoms ir kā saules sistēma, kurā elektroni

riņķo ap kodolu kā planētas riņķo ap sauli. Elektroni atomā ir uz noteiktām orbitām; tos satur kopā tie elektriskie spēki, kas darbojas starp kodolu un elektroniem. Uz vienas orbitas var atrasties ne viens vien, bet vairāki elektroni. Cik to tur ir, tas atkarājas no atoma: katrā elementa atomam ir savā īpatnējā struktūra, tā tad arī sava īpatnējs elektronu sagrupējums.

Un nu ir jautājums: vai šo „optisko“ atoma struktūru never jemt palīgā kīmisko faktu izskaidrojumu meklējot? Tāds piejēmums būtu visai dabisks. Tā ir darīts un tā ir atrasts, ka „optiskais“ atoms itin labi izskaidro arī vielas kīmiskās īpašības.

Kīmiskās „saites“. Kad divi vai vairāki atomi savienojas kopā molekulā, mēs sakām, ka starp atsevišķiem atomiem ir vai rodās zināmas „saites“, kas tos saista kopā. Kā šādas saites varētu saprast no atoma būves viedokļa raugoties? Kas tad būtu „kīmiskā reakcija“, kurā atomi saistās kopā molekulā? Iedomāsimies, ka divi atomi sanāk kopā tik tuvu, ka to ārējās orbitas saskaļas. Ja abi atomi ir gluži vienādi, tad šo ārējo orbitu elektroniem ir vienalga kur palikt; bet ja viens atoms, piem., nātrijs ir ar elektroniem vairāk „piešātināts“ nekā otrs, piem., chlors, tad elektrons no pirmā atoma orbitas pāries uz otro atomu. Tā pirmsais atoms, elektronu pa-zaudejīs, kļūs pozitīvi lādēts; otrs, turpretī, lieku elektronu uzjēmis, kļūst negatīvs. Tā tagad neitrālu atomu vietā viens pret otru stāv pozitīvs un negatīvs ionās. Starp šādiem ioniem vienmēr ir elektriska pievilkšanās, tāpēc tie turās kopā — tie ir savienojušies molekulā. Tā tad kīmiskā saite starp abiem atomiem ir nekas cits, kā elektriskā pievilkšanās starp to ioniem; līdz ar to „kīmiskie spēki“ ir kļuvuši par „elektriskiem spēkiem“.

Valences elektrons. No šīs viedokļa raugoties, nav grūti izskaidrojama arī kīmiskā valence. Kāda atoma ārējā orbitā — un tā divu atomu saskāršanās gadījumā tikai arī krīt svarā var būt tikai viens vien elektrons. „Kīmiskā procesā“ ar otru atomu tas tam savu elektronu varēs atdot. Bet var būt arī tādi atomi, kam ārējās orbitās ir divi elektroni; šādi atomi varēs atdot divus elektronus. Ja atoma ārējā orbitā būs 3 elektroni, atoms varēs atdot otram atomam 3 elektronus u. t. t. No tā nav grūti norast, ka elementa valence ir

izteikta ar to, cik elektronu ir tā ārējā orbitā: vienvērtīgam elementam viens, divvērtīgam divi u. t. t. Tā valence ir noteikta ar elektronu skaitu ārējā orbitā; šos elektronus sauc par valences elektroniem. Valences elektroni tāni pašā laikā ir tie, kas jem dalību kīmiskā procesā starp diviem atomiem.

Elementu periodiskā sistēma. Ja atoms ir būvēts tā, kā to mēs domājam, tad nav grūti izprast arī valences pieaugumu elementu rindā un valences periodicitāti. Tam nolūkam tikai jāpieejem, ka starp atsevišķu elementu atomiem ir radniecība, t. i. ka katrs nākošais (smagākais) atoms atomu rindā ir radies no iepriekšējā (vieglākā). Visvieglākais, resp. visvienkāršākais ir ūdeņraža atoms. Tānī ir pozitīvi lādēts kodols ar masu 1 — saukts prottons, — ap kuru riņķo viens elektrons. Tāpēc visos kīmiskos procesos ūdeņradis ir un var arī būt tikai vienvērtīgs. Ja ūdeņraža kodolā ieliek vēl vienu protonu un tā elektronam pievieno otru elektronu, tad ir atoms ar diviem valences elektroniem: tas tad ir helija atoms. Abi tā elektroni ir uz vienas kopējās orbitas; abi tie ir valences elektroni. No helija atoma var iztaisīt litija atomu, ja helija kodolam pievieno vēl vienu protonu un jaunā atoma neutralizēšanai pievieno trešo elektronu; tas tad ir atoms ar 3 elektroniem. Bet nu izrādās, ka šāds atoms nebūtu stabils, ja tā 3 elektroni gribētu novietoties visi uz vienu orbitu: savā valā atstāts, tas savus elektronus pārkārtotu tā, ka uz iekšējās orbitas paliktu divi elektroni, bet trešais viens pats rinko pa ārējo orbitu.*). Tas nozīmētu, ka litijus kīmiskos procesos var piedalīties tikai ar vienu vien elektronu, t. i. ka tas ir vienvērtīgs. Tā tas arī ir. Nākošā elementa — berila atomu varam dabūt no litija atoma, tam no jauna pievienojot vienu protonu un vienu elektronu. Šis elektrons tad novietojas uz tās pašas ārējās orbitas, pa kuru iet litija valences elektrons; tā berils tad ir divvērtīgs. Tādā pat kārtā var dabūt nākošo elementu — bora, ogles, slāpeklā u. t. t. atomus. Kā viegli saprast, ar katru nākošo vietu periodiskā sistēmā atoma valence pieaug par vienu. Bet tas tā tālu iet nevar. Valences elektronu skaitam uz ārējās orbi-

*) Sk. Radioamatieris II Nr. 4, zīm. 2., 140 lpp.

tas pieaugot, to konfigurācija paliek arvienu nestabilāka. Aprēķini rāda, ka astoņi uz kopējās orbitas vēl var turēties, bet deviņi vairs ne; tāpēc devitais elektrons šiem astoņiem vairs nepievienojas, bet sāk riņķot ap atomu pa jaunu orbitu. Tas tad būtu atoms, kurā ap kodolu riņķotu 2 elektroni pa iekšējo, 8 nākošo un 1 pa ārējo orbitu, tā tad atoms ar 11 elektroniem un 11 protoniem kodolā. Tas būtu kīmiski vienvērtīgs; tāds atoms arī ir: tas ir nātrijs atoms. Tam atkal protonus ar elektroniem pievienojot, dabūsim nākošos elementus — divi, trīs u. t. t. vērtīgus, līdz ārējā orbitā atkal nebūs sakrājušies 8 elektroni. Tad 9-tais dos atkal jaunu orbitu; tā būs radies atkal vienvērtīgais elements kalījs. Kā redzams, tā turpinot, vienu pēc otra dabūsim visus dabā sastopamos elementus. Līdz ar to sapratīsim, ka elementu rindā novērojamā to īpašību periodicitāte ir nekas cits kā atoma elektriskās struktūras periodicitātes sekas.

Sacītais labi ilūstrē jau agrāki teikto: katrā atomā ir tik daudz elektronu, kāds ir atoma numurs elementu periodiskā sistēmā. Tā atoma numurs ir viena no tām elementa pazīmēm, kas dod informāciju par tā struktūru. Šīni zinā elementa numurs ir daudz svarīgāka pazīme nekā tā atomsvars.

Kā no teiktā redzams, ne tikai visas fizikalās pasaules, bet arī kīmisko notikumu pamatā ir sastopams elektrons. Tā galu galā viiss notiekošais ir nekas cits kā elektrofizika. Ja mēs būsim izpratuši visas elektronu īpašības, mēs būsim izpratuši arī visu notiekošo. Līdz tam vēl ir tālu. Bet jau daudzas elektrona īpašības mēs pazistam un daudz ko jau saprotam. Tāpēc pakalpojumi, ko elektrons sniedz zinātniekam, ir visai lieli. Zinātniekam seko technikis. Tāpēc ne mazākus pakalpojumus elektrons ir sniedzis arī technikai. Par to — nākošā numurā.

Daži vārdi par mikrofoniem.

J. Friedrichsons.

Pagājušā numurā mēs visā īsumā apskatījām visbiežāk sastopamo skaļrunu tipus un viņu darbības principus un tādā kārtā dabujam zināmu jēdzienu par to, kā elektriski svārstību energiju var pārvērst mūsu ausij dzirdamos skaņas viļnos.

Bet arī pretējais problems — skaņas pārvēršana elektriskās svārstībās — ir, ja ne svarīgāks, tad vismaz tikpat svarīgs un, lai arī uztverošam radioamatierim ar to nenākas sastapties, tomēr par sliktu arī nebūs, ja viņš zinās kādā kārtā raidītāja pusē rodas tās — el. svārstības, kurās viņš ar savu skaļruni atkal padara dzirdamas.

Raidītāja uzdevums, kā jau viegli saprotams, ir dažādās mūzikas, runas un tādi skaņas pārvērst elektriskās svārstībās, jo skaņas pašas pārraidīt uz lielāku atstatumu nav iespējams, to var izdarīt tikai aplinkus celā, vispirms pārvēršot skaņas svārstības attiecīgās elektriskās svārstībās, kurās tad var pārklat pāri stacijas elektromagnētiskām nesējvilnim un tādā kārtā izstarot telpā.

Ierīce ar kuru šādu skaņas pārvēršanu el. energijā var panākt, kā jau visiem droši

viens zināms, sauc par mikrofoni, un mikrofons tā tad raidītājā spēlē gluži tādu pat lomu, kā skaļrunis uztvērējā. Abi šie aparāti veic vienu un to pašu darbu, tikai pretējos virzienos un tādēļ arī, kā mēs to vēlāk redzēsim, daži mikrofonu tipi darbojas uz to pašu principu pamata, kurus jau mēs pagājušu reizi apskatījām, runājot par skaļruniem.


Skaņas pārvēršana elektriskās svārstībās ir jau diezgan veca lieta, gluži tikpat veca kā pirmāis Bella telefons, jo kā jau teikts, telefonu vai skaļruni var „apgriezt“, tas ir, runājot telefonā vai skaļrunī, ja tie ir elektromagnetiskā tipa, balss radītās gaisa svārstības kritīs uz telefona membrānu, tā tuvosies un attālināsies no magneta poliem, pateicoties tam, zināmā mērā mainīties magnētiskais lauks un elektromagnēta spolu tinumos inducēsies kaut arī vāja, to mēr runas svārstībām atbilstošā elektriskā strāva.

Tomēr šādi elektromagnētiski mikrofoni praksē nevarēja ieviesties, tie pirmkārt jau ir samērā nejūtīgi un otrkārt arī nekad ar tiem nav iespējams dabūt dabīgu un parei-

zu skaņas pārvērtumu, arvien rodas stipri kroplojumi.

Tādēļ jau no telefonijas pašiem sākumiem (par radiotechniku tad vēl nevarēja būt ne mazākās jausmas), raidītāja pusē kā mikrofons tika izlietots Jūza (Hughes) atrastais ogles mikrofons.

Ogles mikrofons tādā veidā, kādu to lie-to parastos telefona aparātos (paša Jūza pirmais mikrofons gan bija daudz primitīvāks, tas sastāvēja tikai no ogles stieniša ar asiem galiem, kurš pieskārās divām ogles platītēm) sastāv no kārbiņas, kurās viena puse noslēgta ar metala dibenu, bet otra puse ar plānu ogles membrānu. Pašā kārbiņā iebērti sīki ogles graudiņi. Ja tagad pie abiem kārbiņas galīem pievienosim vadus un pieslēgsim tiem nelielu sprauguma avotu (el. baterija) (1. zīm.), visā kēdē plūdis zināma stipruma strāva, kurās lielumu noteiks kārbiņas ogles graudiņu pretestība. Ja tagad uz ogles membrānu kritīs skaņas svārstības, membrāna ielieksies un izlieksies, saspiedīs vairāk vai mazāk ogles graudiņus, pēdējo pretestību mainīsies un līdz ar to visā kēdē radīsies skaņas svārstībām atbilstošās strāvas svārstības.

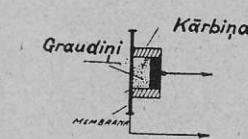

Zīm. 1.

Daudzus, pēdējo pretestību mainīties un līdz ar to visā kēdē radīties skaņas svārstībām atbilstošās strāvas svārstības.

Ogles graudiņus lieto tamēļ, ka viņi dod pretestības maiņas, kas ir gandrīz pilnīgi proporcionālas membrānas spiedienam un arī rodoties starp atsevišķiem graudiņiem dzirkstelītēm, oksidācijas produkti aiziet vienkārši gaisā (jo tie ir gāzes), kurpretim pie citām vielām tie paliktu un pamazinātu graudiņu vadītspēju.

Šādi vienkārši ogles mikrofoni ir samērā jūtīgi un arī dod diezgan nekroplotu reprodukciiju, kā jau mēs to varam novērot, lietojot telefonu. Bet tomēr, no tā vēl daudz nevar spriest, jo telefonā, kur mikrofonam jāpārvērš tikai runas svārstības, kurā frekvences atrodās samērā nelielā diapazonā, kroplojumus daudz nevar manīt.

Tiešām, jau pirmos radiofona gados, kad raidītājos skaņu pārvēršanai el. svārstībās lietoja vienkārši no telefoniem pārņemtās mikrofona konstrukcijas, izrādījās, ka plāšākus frekvenču intervālus, kādi nāk priekšā mūzikā un vokālos priekšnesumos, mikrofons jau nevar apgrozīt bez kroplojumiem

un arī lielās intensitātes svārstības rada tam grūtības.

Rādās dažādi pārlabojumi, no kuriem te varētu varbūt pieminēt tā sauc. daudzkārtējo mikrofoni. Tamī ogles graudiņi neatrodas vienā pašā kārbiņā, bet gan vairākos, apaļā izolācijas materiāla ripā izurbtos caurumiņos (2. zīm.).


Visi atsevišķie daļu mikrofoni savienoti savā starpā paralelli, un tādā kārtā pārāk lielās intensitātes starpība tiek zināmā mērā izlīdzināta, jo vidējie caurumiņi atsaeksies vairāk uz klusām skaņām, malējē turpretim tikai uz skalām.

Tomēr arī šādi pārlabojumi nevarēja atbilst visām radiofona prasībām, un tika jau meklēti jauni mikrofoni principi un arī atrasti, līdz Reissam (Reisz) izdevās vēl reiz un tāk labi pārlabot ogles mikrofonu, ka tas tagad ienem vadošo lomu un droši vien to tāk drīz arī neatdos citām konstrukcijām.


Reissa mikrofonā galvenais svars likts uz to, lai visa elektriskā ierīce, salīdzinot ar mikrofona ietveri, būtu ļoti viegla, lai tādā kārtā ietvere nevarētu radīt traucējošas rezonances svārstības.

Tādēļ viņā, kā visa mikrofona ietvere izlietots masīvs marmora bloks, kurā ierīkots neliels iedobums, ogles graudiņu uzņemšanai (3. zīm.). Iedobumā bez tam ie-lāisti divi elektrodi a un b, pa kuriem tiek pievadīts baterijas spraugums. Ogles graudiņu saturēšanai iedobumam pār-klāta plāna izolējoša materiāla membrāna.

Pretēji agrākam tipam, strāva tā tad neiet perpendikulāri membrānai, bet gan paralēli tai, no a uz b. Lai aizsargātu membrānu no pieskāršanās, tai priekšā vēl parasti iestiepts plāns tīkliņš G (gāzes drēbe). Tā kā membr. tagad nav vairs jāizpilda viena mikrofona elektroda funkcija, viņu var nemt ļoti elastīgu, mikrofons tā tad ir daudz jūtīgāks, smagais marmora bloks pilnīgi izslēdz ikuļas rezonances svārstības

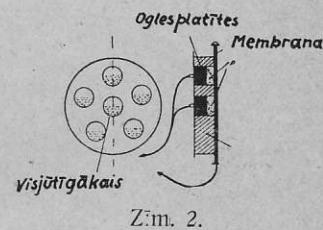

Zīm. 2.

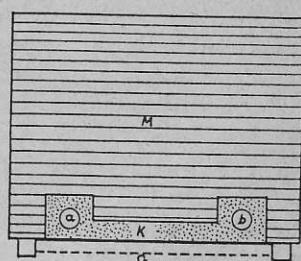

Zīm. 3.

un tādēļ šo labo īpašību dēļ Reissa mikrofons tagad tiek lietots bez izņēmuma visās Eiropas radiofona raidstacijās. Tipisks šāda mikrofona praktisks izvedums redzams 4. zīm. (Pazīstamie filmu artisti Villijs Fričs un Liliana Harvey pie Vines stacijas mikrofona.)



Zīm. 4.

Bet ar to nebūt nav teikts, ka Reissa mikrofons ir pati pilnība. Arī viņā var būt un arī rōdas zināmi kroplojumi un bez tam, kā jau visi ogles mikrofoni, tas dod, kaut arī klusu, pastāvīgu šņākoņu, kas rodas no tā, ka ogles graudiņi paši no sevis nedaudz pārvietojas un tādā kārtā mainās mikrofona pretestība.

Tikai pateicoties savai vienkāršbai un parocibai, viņš var pateikties par savu vadošo lomu, jo kondensātora mikrofons, kuŗu mēs tūlīt apskatīsim, dod faktiski labākus rezultātus.

Kondensātora mikrofons, kā jau var spriest no paša nosaukuma, ir kondensātora skaļruņa apgriezums. Viņš tā tad principā sastāv no divām ļoti tuvu stāvošām (apm. 0,002 mm), savā starpā izolētām kondensātora platēm (viena plate ir masīva un nekustīga, otra pagatavota plānas elastīgas membrānas veidā), kuŗām, cauri pretestībai W pieslēgta 100—200 voltu baterija E (5. zīm.).

Skaņas viļniem uz membrānas atduroties, pēdējā sāks svārstīties, kondensātora kapacitāte mainīsies, pateicoties tam tāda pat ritmā mainīsies spraiguma kritums pretestībā W un pievienojot šo pretestību stiprinātajam, parastā kārtā spraiguma mai-


ņas varēsim pārvērst strāvas maiņās. Šādam kondensātorā mikrofonam nepiemīt nekādi blakus trokšņi, viņš ir arī jūtīgs, atsaucas vienādi labi kā uz augstām tā arī zemām skaņām un varētu domāt, ka viņam daudz vairāk tiesības uz vadošo lomu, kā Reissa mikrofonam. Bet praktikā izrādās, ka kondensātora mikrofons, nemaz nerunājot par to, ka viņa uzbūve jau ir daudz komplētāka un vārīgāka, jānovieto tuvu stiprinātajam, pretējā gadījumā cieš reprodukcijas kvalitāte un jūtība, jo garos pievados rodas lieki spraiguma kritumi.

Viņa kvalitātes priekšrocības, kuŗas praktiski arī daudz nevar just, tā tad nevar atsvērt vienkāršību un drošību, kādas ir pie Reissa mikrofona. Neskatoties uz to, tomēr Amerikā kondensātora mikrofons sāk iegūt arvien lielāku piekrišanu.

Tie būtu mikrofonu tipi, kuriem pagaidam ir vadošā nozīme. Tomēr, lai mums būtu pilnīgs, kaut arī ūss pārskats par visu šo jautājumu, apskatīsim vēl dažus mikrofonus tipus, kuriem kādreiz bijusi, pa dalai arī vēl tagad ir un varbūt arī nākotnē būs zināma nozīme.

Savā laikā ļoti liela ievērība tika piegriezta mikrofoniem uz tā sauc. „k a t o d o f o n a“ principa. Uz tiem lika ļoti lielas cerības, bet parādoties Reissa mikrofoniem, tie galīgi pazuda, lai gan nāv izslēgta varbūtība, ka kādreiz uz šī principa pamata tiks konstruēti labi mikrofoni, jo pati ideja ir laba, tikai praktiskais izvedums rada grūtības.


Katodofons principā sastāv no kvēldiega, kas emītē elektronus, gluži kā parastā elektronu lampīnā, tikai ar to starpību, ka tur mums ir vakuums, bet te kvēldiegs atrodas gaisā, telpā, kurā nonāk pārvēršamās skaņas svārstības. Skaņas svārstības tā tad iespāido tieši pašu elektronu plūsmu, elektronu strāva mainīs savu stiprumu skaņas svārstību ritmā. Tomēr praktiskais izvedums nav tik vienkāršs, tādēļ katodofons daudz tālāki par laboratoriju nav tīcīs.

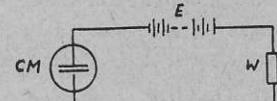

Zīm. 5.

Tālāk kā jau vairākas reizes minējām par mikrofonom, var izlietot ikuļas skaļruņu sistēmas apgriezumu. Elektromagnētisko

sistēmu mēs jau apskatījām, te tikai vēl vārētu pieminēt, ka ar labu skaļruni tiešām var vismaz amatieru vajadzībām, mikrofonu atvietot, ko bieži izlieto išviļņu amatieri. Arī kondensatora mikrofons jau mums pazīstams, tā kā attliktu vēl tikai trešā sistēma, elektrodināmiskā. Mikrofoni, kā, tiešs, elektrodināmiska skaļruna apgrīzums, viņa tagad lietotā formā, netiek lietoti, turpretim gan kādam citam

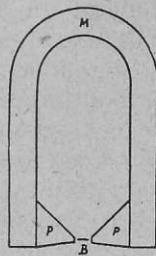

Zīm. 6.

tipam, kurš arī jāpieskaita pie elektrodināmiskā tipa, ir diezgan liela praktiska nozīme. Tas ir tā sauc. lenta mikrofons (Sie-

mens & Halske), kurš sāk iegūt arvien lieķaku piekrišanu, kamēr viņa apgrīzums, lentas skaļrunis, galīgi nozudis no skatuves. Šis mikrofons principā sastāv no šauras un plānas metala lentas B (6. zīm.), kura no vietota intensīvā magnetiskā laukā, ko dod vai nu konstants vai arī elektromagnēts. Runājot pret lento, tā svārstīsies un viņā inducēsies skaņas svārstībām atbilstošās strāvas. Salīdzinot ar Reissa mikrofonu, šim tipam, tāpat kā kondensatora mikrofonam ir tā priekšrocība, ka trūkst blakus trokšņi un vēl arī tas, ka nav vajadzīgas nekādas palīgbaterijas. Tomēr neskatoties uz visu to, Reissa mikrofons pašlaik valda un vai viņš tik drīz zaudēs savu nozīmi, par to jāšaubās.

Radiofons Polijā.

J. Friedrichsons.

Katram nopietnam radioamatierim droši vien interesē arī ziņas par ārzemju radiofonijas stāvokli, par turiences amatieru apstākļiem, raidstacijām un t. t., jo no šādām ziņām, salīdzinot ar mūsmāju apstākļiem, var taisīt slēdzienus, kur mēs esam palikuši iepakal un kur mēs esam priekšā. It sevišķi varbūt ir no svara zināt radiofonijas stāvokli mūsu tuvākās kaimiņvalstīs, ar kuru mums ir šāda vai tāda veida sakari un tādēļ šoreiz kā pie pirmās apstāsimies pie Polijas.


Polija starp jaunām Baltijas valstīm ieņem zināmu izcilus stāvokli, var teikt, ka viņa jau ir itkā pāreja no mazām valstīm uz lielvalsti, jo ar saviem 30 milj. iedzīvotāju, to grūti pielidzināt pārējam, ir taču mūsu Latvijā tikai 2 milj. iedzīvotāju. Arī vēsturiskā ziņā, kā jau droši vien daudziem būs zināms, viņa stipri atšķiras no pārējām; viņas tagadējā neatkarība nav jauna, pēc kaŗa viņa tikai atguvusi savu seneno, tikai uz laiku zaudēto brīvību.

Tādēļ arī saprotams, ka arī radiofonijas, modernā cilvēces ieguvuma, stāvoklis ir jau tuvāks Vakareiropas valstīm, bet, ņemot vērā, visam jaunām Baltijas valstīm kopējās grūtība, daudzējadā ziņā ir arī saskaņata līdzība ar mūsu apstākļiem.

Par to lai spriež lasītāji paši no šī raksta, kurā es mēģināšu visā īsumā attēlot

vispārējo radiofonijas un radioamatierisma stāvokli Polijā.

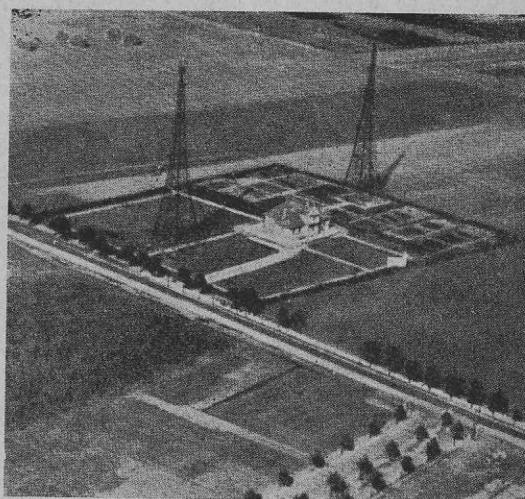
Vispirms apstāsimies pie radiofonijas raidstacijām. It viegli saprotams, ka valstī, kurā lieluma ziņā daudzkārtīgi pārsniedz Latviju, nav iespējams visas prasības ap-



Poznaņas raidstacija, viena no vismodernāki iekārtotām Polijas radicfona stacijām.

mierināt ar vienu raidstaciju, tādēļ nav nekāds brīnums, ka patreiz Polijā ir pavisam 8 radiofonijas raidstacijas — valsts ziemeļu daļu apkalpo Viljnas stacija (368,1 m — 1,5 kW), dienvidaustrumus — Lvova (po-

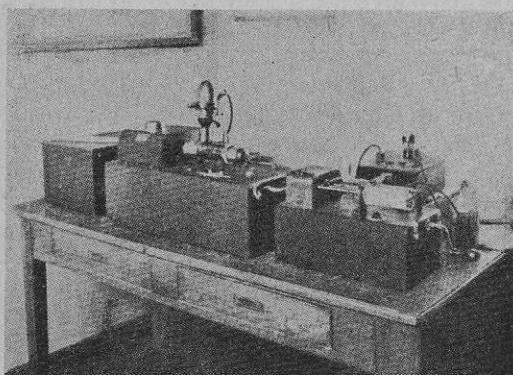liski Lwów, izrunā Lvuv) — (385,1 m . 2 kW), kura tika atvērta tikai pāris mēnešus atpakaļ un kuru uz vasaru paredz pastiprināt līdz 16 kW, dienvidrietumos Krakova (Kraków — Krakuv) — (312,8 m. 1 kW) un otrā pēc jaudas lielākā Polijas stacijas Katowica (Katowice) — (408,7 m . 10 kW).



Poznaņas radiofona stacijas fultografa aparātūra (pa kreisi raidītājs, pa labi uztvērējs).

Rietumu daļā atrodās Poznaņas raidītājs (334,8 m . 1,5 kW) un bez tam lai apkalpotu stipri apdzīvoto rūpniecības apvidu, janvāra mēnesi š. g. Lodžā (Lódź — Udz) ierīkota 2 kW stacija (233,8 m), kura galvenā kārtā pārraida pārējo staciju programas. Pašā galvas pilsētā — Varšavā — atrodas lielākā Polijas stacija (1411,7 m 12 kW) un bez tam vēl otra mazāka stacija (2 kw — 214 m), kura raida otru programu, lai galvas pilsētas iedzīvotājiem nebūtu jāklausās priekšnesumi, kuri varbūt domāti galvenā kārtā provincei, lai būtu zināma izvēle, kā tas ir arī visās lielākās Vakareiropas galvas pilsētās. Šī otrā stacija arī tikai atklājās janvāra mēnesī, tādēļ vēl arī visa programas organizācija nav nobeigta un regulāra dubultprogramma vēl šim brižam nav.


Kā redzam, staciju skaits diezgan liels, bet nemot vērā prāvos valsts apmērus un gandrīz visu staciju mazo jaudu, detektoru darbības rajoni neaptver vēl visu valsti un tādēļ pašlaik Varšavā tiek būvēta lielstacija ar apm. 100 kW jaudu, kura tad dotu iespēju uztvert priekšnesumus visā Polijā ar vienkāršu detektora aparātu. Pēc paredzētā plāna, stacijai jau vajadzēja būt gatavai tomēr finansiēlu grūtību dēļ to varēs laikam pabeigt tikai gada beigās vai nākošā gada sākumā. Šī lielstacija tiek būvēta apm. 20 klm. ārā no pilsētas. Arī abas tagadējās stacijas atrodas ne pašā pilsētā.

bet vienā no attālākām pilsētas nomalēm, kādreizējā Mokotovas forta rajonā, bet pāšas studijas atrodās pilsētā, kā tas jau ir gandrīz pie visām modernām raidstacijām.

Kas attiecas uz visu radiofonijas organizāciju, tad te ir liela starpība starp mūsu Latvijas apstākļiem. Viss radiofons neatrodas valsts rokās, bet to pārvalda pa pusei privātu akciju sabiedrība (ar 1 milj. zlotu rīcības kap). „Polskie Radio“, kurā ar zināmu akciju procentu (40%) piedalās arī valsts. Šī sabiedrība, kuras rokās ir koncesija uz visu radiofoniju Polijā, būvē stacijas, uztur personālu, sastāda programmas un protams iekasē arī abonēšanas maksas no klausītājiem, kuru lielums ir 3 zloti mēnesi, tā tad mūsu naudā apm. Ls 1,75.

Vienīgais izņēmums ir Poznaņas stacija, kura nepieder šai sabiedrībai. Tā kā aprobežoto līdzekļu dēļ sabiedrībai nebija iespētams Poznaņā tik ātri ierikot raidstaciju, bet poznanieši to par katru cenu vēlējās, valsts, apm. 3 gadus atpakaļ, bija spiesta izdot Poznaņas apgabala pašvaldību savienībai subkoncesiju uz stacijas būvi un uzturēšanu Poznaņā, un tā tad šī apgabala klausītāji nav padoti „Polskie Radio“, bet gan minētai pašvaldību savienībai, lai gan vispār noteikumi arī te pieskaņoti pārējiem apgabaliem.

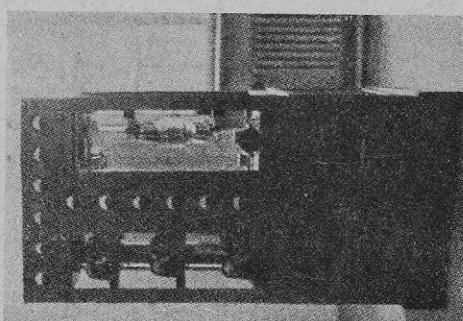Pateicoties savai, savā ziņā, „neatkārībai“, Poznaņas raidītājs, var teikt, ir ipatnējākais. Tā piem. viņa programā ietilpst




Poznaņas īsvīnu raidītājs.

katru dienu bilžu noraidīšana pēc Fultografa metodes, stacijas programma tiek noraidīta pēdējā laikā arī uz īsiem viļņiem un t. t.

Ja jau reiz esam nonākuši pie programmām, tad arī pakavēsimies pie tām vēl drusciņ.

Grūti jau nu gan te kaut ko raksturīgu izlobīt, vispār jau programma ir tāda lieta,

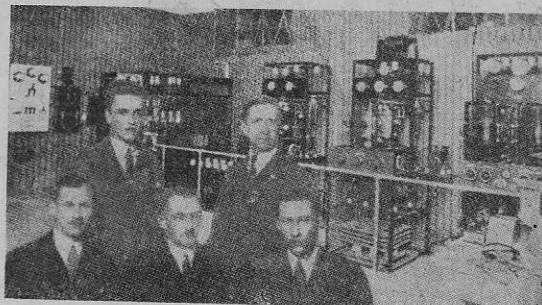kas pastāvīgi mainās, tomēr dažas pastāvīgas lietas jau var atrast. Parasti ikdienas programma sākas pl. 12 (V. E. L.) ar laika signālu no Varšavas observatorijas, kuru pārraida visas stacijas un pēc tam ar neli-



Nesen atklātās Ļvevas stacijas vienkāršā aparātūra.


liem pārtraukumiem katras stacija dod savu programu līdz pl. 23—24. Faktiski šāda vienas dienās programma izskatās ļoti raiba un tas tādēl, ka neviens priekšnesums, visviens vai tas būtu priekšlasījums, vai koncerts vai raidluga, nevelkas pārāk ilgi, kā tas ir pie mums. Priekšlasījumu norma 15 — ilgākais 20 minūtes — tas varbūt mūsu lektoriem liksies par daudz iss laika sprīdis, bet noklausoties vairākus šādus priekšlasījumus, var ļoti bieži redzēt, ka tiešām kodolīgi un bez liekām frāzēm runājot, šai laikā var daudz ko izteikt un pie tam vēl tas lielais labums, ka klausītājs netiek nogur dināts un arī neieinteresētiem nav jāgaida ilgi līdz nākošam programmas numuram. Arī koncertu numuri parasti nevelkas ilgāki kā stundu, izņemot, protams, pieslēgumus, kuri parasti nedēļā notiek vienu reizi. Vakara koncerts sākas ap 20.30 un beidzas ap 22.00, tad seko vēl ziņas, dažreiz priekšlasījumi un dejas mūzika vai ārzemju pārraidīšana līdzīgi, kā tas ir pie mums. ļoti izplatīta ir arī atsevišķo staciju programu izmaiņa un nereti vienas stacijas programu pārraida visas pārējās stacijas.

Tagad nu atliek vēl jautājums, kuriš varbūt arī stiprā mērā interesēs mūsu lasītājus, proti, jautājums par abonentu skaitu. Te nu paldies Dievam mēs varam teikt, ka mēs esam nedaudz priekšā, jo patreiz visā Polijā reģistrēto abonentu skaits ir apmēram 240.000, tā tad pie 30 milj. iedzīvotāju skaita, procentuēli radiofonu klausās nepilns procents, kurpretim, pie mums jau sasniegts 1,5%. Bet pateicoties jauno staciju atklāšanai abonentu skaits diezgan strauji pie-

aug, un ja vēl nem vērā jaunās lielstacijas būvi, jāsāk jau baidīties vai mēs varēsim ilgi noturēt šo prioritāti.


Tagad nu vēl tikai daži vārdi par amatieru kustību, un mēs būsim ar šo pārskatu galā.

Kā jau visur, radioamatieru kustība ārēji liekas ļoti stipri atslābusi, bet tas tikai šķietami, jo arī tē radioamatieris jau iegājis normālās sliedēs, nav vairs agrākā, pārāk lielā un dažreiz kaitīgā aizraušanās, toties tagad tiek jau strādāts daudz nopietnāki. Ir viens speciāli radioamatieriem domāts mēnešraksts, divi vispārīgāka rakstura nedēļas izlaidumi un viens speciāli īsvīļu amatieriem domāts žurnāls; ir liels pieprasījums pēc sastāvdalām, kas tā tad norāda, ka radioamatieri negūl. Bet tomēr cik nu man ir bijusi izdevība iepazīties ar šejiennes apstākļiem, jāsaka, ka procentuēli tomēr pie mums radioamatieru un arī pašbūvētu aparātu ir daudz vairāk. Vispār lampiņu aparāti pat pilsētā nav sevišķi lielā cenieņā, kur var, lieto detektoru un domājams, ka pēc lielas stacijas atklāšanas, it sevišķi uz laukiem, kur akumulātoru lādēšana rada ļoti lielas grūtības, lampiņu aparātu skaits vēl pamazināsies. Tāpat arī tīkla strāvas uztvērēji vēl nav sevišķi ieviesušies privātā liešanā, tas pats sakāms arī par elektrogramofonu, to izlieto tikai kino un veikali un dzīvokļos tas ir sveša lieta.

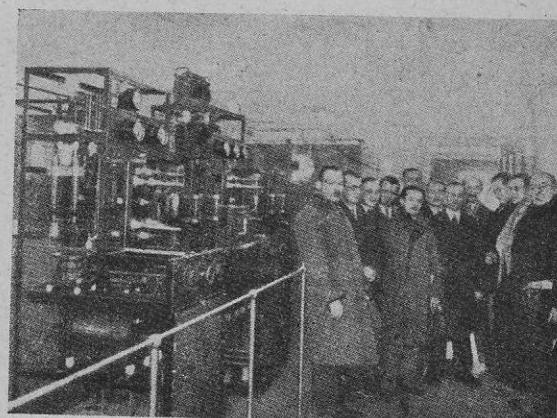

Tikpat vienkāršā Lodžas raidstacijas iekārta.

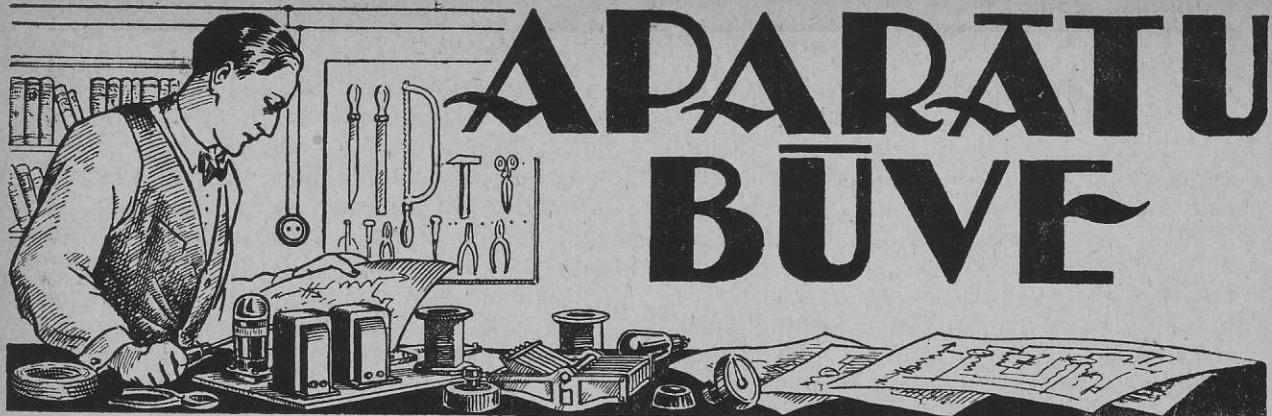Savelkot visu kopā, varam tā tad teikt, ka lai gan dažā ziņā mēs no Polijas radiofona varam ko mācīties, tomēr dažā ziņā atkal mēs esam mūsu kaimiņiem krietni priekšā, un jāvēlās lai tikai arī uz priekšu mēs šo stāvokli nezaudētu.



APARĀTU BŪVE

Daži aizrādījumi par tīkla anodaparātu būvi.

(Turpinājums un beigas *)

3. Taisnotāja lampiņas izvēle.

Jautājumu par taisnotāja lampiņas izvēli nākas izšķirt katram anodaparāta būvētājam. Augstvakuuma kvēles lampiņu vai cēlgāzes bezkvēles lampiņu? Priekšrocības itkā lielākas cēlgāzes lampiņai, kurā mazāk komplikēta, kā augstvakuuma. Tomēr tikai tāpēc vien izvairīties no augstvakuuma lampiņām, ka tām ir kvēldiegs, nebūtu vajadzīgs. Mūsu uztvērējos tak visām lampiņām ir kvēldiegi, tā tad pie kvēldiega esam jau pieraduši. Cēlgāzes lampiņa būtu ideāla, ja vien viņa nedarbotos abpusīgi: strāva iet, lielākā daļa, tiešā virzienā un maza daļa plūst pretējā virzienā. Tādēļ, lai dabūtu vienādi mierīgu līdzstrāvu, filtra kontūrs cēlgāzes lampiņai jāņem spējīgāks, lielāks, kā augstvakuuma lampiņai. Tā tad anodaparātā ar cēlgāzes lampiņu filtra kontūrs iznāk dārgāks. Bet te jāatceras arī pašas lampiņas cena: laba augstvakuuma lampiņa, piem., Philips 506, maksā Ls 22.—, kamēr cēlgāzes lampiņa, piem., Telefunken RGN 1500, tikai Ls 14.—. Ir liels jautājums vai labāk izvēlēties dārgāko lampiņu un lētāko filtra iekārtu, vai ņemt lētāko lampiņu un cenu starpību iebūvēt filtra sistēmā? — Pēdējā tomēr padota stipri mazāk nejaušībām kā lampiņa. Savilksmi kopā abu tipu lampiņu priekšrocības un trūkumus, lai tad taisītu slēdzienu.

Augstvakuuma lampiņa: laba taisnošanas darbība, bet komplikētāka konstrukcija un dārgāka. Vajadzīgs kvēles tinums. Filtra kontūrs lētāks.

Cēlgāzes lampiņa: vienkārša konstrukcija mazāk padota nejaušībām, nav vaja-

dzigs kvēles tinums, lētāka. Taisnošanas darbība mazāk apmierina. Filtra kontūrs dārgāks kā augstvak. lampiņai, pie vienādiem rezultātiem. Citas īpašības abiem lampiņu tipiem apmēram līdzīgas.

Slēdziens: cēlgāzes lampiņa ieteicama vienkāršākiem uztvērējiem, skaļruņa uztvērējiem, no anodaparāta ņemot lielu anodstrāvu, t. i. lielām jaudām. Augstvakuuma lampiņa derīga mazām jaudām un jūtīgiem uztvērējiem.

Lampiņas, kas izlīdzināti tikai vienu maiņstrāvas fāzi anodstrāvas ražošanai nav ieteicamas.

4. Tīkliņa negatīvā spraiguma iegūšana.

No tās kompletās ierīces, ko mēdz apzīmēt ar vārdu tīkla anodaparāts, daudzreiz ņem arī tīkliņa negatīvo spraigumu uztvērēja lampām un kvēlstrāvu viņām. Patreiz aplūkosim tikai pirmo jautājumu.

Visvienkāršakais veids iegūt tīkliņa spraigumu ir iebūvēt anodaparātā, vai dažreiz, ja izdevīgāki, uztvērējā, sauso Leklanšē bateriju. Tā kā normālā gadījumā lampiņu tīkliņa kēdēs strāvas nav (t. i. līdzstrāvas) baterijas nenolietojas, tikai izšūst un vienīgā neērtība ir baterijas atjaunošana, kad tā izjuvusi. Toties' šis veids ir pats lētakais. Anodaparātu ar iebūvētu tīkliņa bateriju schēmas ir aprakstītas dažos iepriekš RA numuros.

Otrs tīkliņa spraiguma dabūšanas veids, arī vairākkārt aprakstīts, ir anodstrāvas radītā potenciālā krituma izlietošana. Starp katodu (uztvērēju lampiņu kvēldiegu minus polu) un anodaparāta transformātora sekundārā tinuma vidus atzarojumu ieslēdz pre-

*) Sk Radioamatieris II № 2.

testību — potenciometru. Tā visu uztvērēja lampu anodstrāva plūst caur pretestību un rada uz tās galīem potenciālu starpību, kuru izmanto kā tīkliņa spraigumu šim pašam lampām. Tādai iekārtai ir nepatikama īpašība: grūta tīkliņa spraiguma ieregulešana. Ieregulēšanu izdara ar potenciometra atsperes pārbīdišanu. Dodot uztvērēja lampai negatīvāku tīklī spraigumu, anodstrāva, kā zināms, samazinās. Samazinātā anodstrāva uz tīkliņa potenciometra pazemina spraigumu starpību, kas atsaucas uz lampas tīkliņu, to padarot pozitīvāku. Tā tad pretdarbība. Sekas tam tās, ka ir neiespējami plašās robežās mainīt tīkliņa spraigumu: mainīgā anodstrāva visu efektu iznīcīnā. Tas pats notikuši ar uztvertiem signāliem — katrs pozitīvais pusvīlnis uz tīkliņa palielina anodstrāvu, kura reversīvi iedarbojas uz tīkliņa spraigumu to pazemīnot, tāpat būtu ar negatīvo fāzi, citiem vārdiem — vietas svārstības uz tīkliņa atgriezeniskā anodstrāva nomierinātu — ja par laimi to nevarētu viegli novērst. Paralēlī tīkliņa potenciometram pieslēdz apm. 2 μF blokkondensātoru, caur kuru tad signāla maiņstrāva var noplūst, neejo tā caur potenciometru — pretestību. Kā redzams, šī kondensātora loma ir ārkārtīgi svarīga, tādēļ viņš šādās schēmās nekad nedrīkst trūkt. Tam jābūt arī labas kvalitātēs.

No apskatītā saprotams, ka tīkliņa spraigumu iegūt no potenciālu krituma uz pretestības anodķēdē var gan, bet metode nav sevišķi ieteicama. Šo veidu lieto diezgan bieži tāpēc, ka iekārtojums neizmaksā dārgi (potenciometrs un kondensātors) un daļas vairs nav nekad jāatjauno (kā tas bij pie baterijas). Bet ja uztvērēja ir kādas lampas, kurās vienreiz lieto, otrreiz izslēdz, tad tīkliņa potenciometrs būs katrreiz jāpieregule.

Trešais, vislabākais, bet dārgākais, veids ir izbūvēt anodaparātā atsevišķu taisnotāju tīkliņa spraigumam. Šāda schēma dota RA Nr. 2, 1930. g., lpp. 88. Es saku, dārgākais veids, jo te vajadzīga lampiņa, speciāls tinums, pretestības, vairāki kondensātori u. t. t. Tomēr būves izdevumi var krieti samazināties, ja ir rīcībā kāda veca radiolampiņa, kurai kaut drusku emisijas palicis. Tad izdevumi nebūs daudz lielāki kā aprakstītai otrai metodei, bet darbība labāka par to.

Šie ir parastākie veidi tīkliņa spraiguma iegūšanai. Bez tiem dažreiz lieto šādu iekārtu: visu uztvērēja lampu kvēldiebus saņēdz sērijā un kvēlbateriju nem ar tik lielu voltažu, cik lampas prasa. Piem., piecām četrvoltīgām lampām vajadzīgs 20 V kvēlbateriju. No potenciāla krituma uz lampu kvēldiebiem iegūst vajadzīgo tīkliņa spraigumu. Bet tā kā tāda metode ir nepraktiska — vajadzīga daudzvoltu kvēlbaterija u. t. t. — viņu loti reti lieto.

5. Uztvērēja lampu kvēlināšana.

Kad anodaparāta transformātoram paredzēts speciāls kvēles tinums, no ierīces nem arī strāvu uztvērēja lampiņu kvēlei. Pārasti pirmo pakāpju lampiņas ir ar netiešu kvēli, kamēr pēdējā, skalruņa lampiņa, var būt pat parastā, akumulātora, lampa. Kā vienā, tā otrā gadījumā kvēles tinumam jādabū vidus punkts, kur spraigums vienmēr ir nulle. Vidus punktu tad uzskata par katodu, ar viņu savieno zemi, netiešo kvēles lampu emitējošās caurulītes, metāla aizsargplates u. t. t.

Tinuma vidus punkta atrašanai lieto vairākus paņēmienus. Visvienkāršāki — uztin pusi no kvēles tinuma vītņu skaita, panem atzarojumu un pēc tam uztin atlikušās vītnes. Bet var gadīties, ka elektriskais vidus punkts nesaskan ar matemātisko — tādēļ dažreiz lieto citu metodi. — Paralēli kvēles tinumam pieslēdz potenciometru, ar kura palīdzību viduspunkts atrodams precīzāk. Potenciometru, kura liebums ir ap $20-30\Omega$, viegli pašam izgatavot no veca kvēlreostāta: pie abiem pretestības tinuma galīem pieriko spailes (patiesībā tīkai pie tinuma viena gala — pie otra jau ir) un trešo spaili nem no atsperes ass.

Dažreiz regulējamā potenciometra vietā ieslēdz vienkāršu pretestību, viņai vienreiz atrod labāko punktu, pie kura maiņstrāvas rūciens visvajāks un punktu vairs nemaina.

6. Maiņstrāvas vai līdzstrāvas tīkls.

Bez šaubām — izvēle starp vienu vai otru tīkai loti reti būs iespējama; citādi visos gadījumos jāapmierinās ar tādu, kāds ir. Tomēr nav lieki īsi atzīmēt viena vai otra strāvas veida īpatnības.

Līdzstrāvas tīkls ir loti parocīgs tai ziņā, ka anodaparātu iekārtot iznāk loti lēti: atkrit transformātors un taisnotāja lampiņa; arī filtra sistēma var būt mazāka. Par no-

žēlošanu tīkla spraigums jāņem tāds, kāds viņš ir: līdzstrāvu transformēt nāv iespējam s.*). Lielāku spraigumu nav iespējams iegūt, mazāku, ja strāvas stiprums pie tam ir liels, tikai ar lielākiem strāvas zaudējumiem. Tādēļ parasto kvēles akumulātoru lādēšana un uztvērēja lampu kvēlināšana ar līdzstrāvu no tīkla nāv eko nomiska.

Vieglās transformēšanas dēļ maiņstrāva īaatzīst par noderīgāku radioiekārtas vajadzībām, kaut arī no specifiskā rūciena tik grūti dažreiz atsvabināties.

Mūsu apcerējums attiecas uz maiņstrāvas tīklu kā plašāko gadījumu visādā nozīmē; viss uz līdzstrāvas tīkla attiecīgais no apcerējuma viegli izlobāms.

Anodaparātu būvējot, nedrīkst nekad aizmirst maiņstrāvas frekvenci, jo no tās atkarājas tīkla transformātora samēri un tāpat filtra sistēmas dimensijas. Parastos gadījumos maiņstrāvas frekvence ir 50 per./sek. — Šai vietā atrodū par vajadzīgu piezīmēt, ka pieslēdzot maiņstrāvas anodaparātu svešam tīklam vispirms jauzzin, kāds strāvas veids viņā; pieslēdzot anodaparātu līdzstrāvas tīklam sadegs transformātora tinums, vai, labākā gadījumā, izdegs tīkla aizsargi.

Strāvas veidu var dažādi izmeklēt. Minēšu tikai vienu panēmienu: ar 250 voltīgu līdzstrāvas voltmetru izmēra spraigumu; līdzstrāva rādīs pilnu spraigumu, piem. 220 V, maiņstrāva tikai pie voltmetra pieslēgšanas un izslēgšanas iekustīnās rādītāju, bet pārējo laiku rādītājs paliks mierā.

7. Kondensātoru pārbaudišanas spraigums.

Lielas kapacitātes kondensātoriem atzīmē spraigumu, ar kuru tas pārbaudīts, piem., „pārbaudīts ar 500 V“. Tas ir ļoti svarīgs apzīmējums, jo rāda kādu spraigu mu nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt, neris skējot pārsist dielektriķi. Bet šis pārbaudišanas spraigums nav samaināms ar lietošanas spraigumu, kurš ir tikai $\frac{1}{2}$ vai, labākā gadījumā, $\frac{2}{3}$ no pirmā.

Blakus pārbaudišanas spraigumam parasti apzīmē ar kādu strāvas veidu pārbau de notikusi, līdzstrāvu (=) vai maiņstrāvu (∞). Attiecība starp abiem spraigumiem ir kā 1 : 1,4. Tas nozīmē, ka kondensātors,

*) Tikai līdzstrāvu saraustot, padarot par pulsējošu strāvu, viņa laujas transformēties.

kas pārbaudīts ar 500 V ∞ izturētu 700 V =, bet pārbaudītais ar 500 V = iztur tikai 350 V ∞ .

8. Elektrolitiskie kondensātori.

Blakus augstas kapacitātes kondensātoriem ar papīra dielektriķi pazīstami un lietoti arī tā sauktie elektrolitiskie kondensātori. — Traukā ar speciālu elektrolītu iemērkti divi elektrodi: aluminijs anods un svina katods. Pieslēdzot šo celli līdzstrāvas avotam, ar aluminiju pie + pola, strāva aluminija plati formē — uz tās rodās gāzes plēvīte, filma. Filma ir labs izolātors un tāpēc, kad visa aluminija plate pārklājusies, strāva cellei vairs cauri netiek. Kondensātors ir gatavs. Aluminija plate tagad ir viens kondensātora klājums, elektrolīts otrs, gāzes plēvīte starp viņiem ir dielektriķis. Svina elektrodam vienīgais uzdevums dot elektrisku saskaru ar elektrolītu.

Kondensātora īpašības ir šādas: 1. Augsta kapacitāte. Kapacitāte atkarājas no formēšanas spraiguma (sk. grafiku): jo augstāks tas ir, jo kapacitāte mazāka. Anodstrāvas aparātiem piemērotie kondensātori ir ar kapacitāti no 8—72 μF , bet ar zemu spraigumu formētiem var dabūt pat līdz 1000 μF un vairāk. 2. Vidēji augsts caurīšanas voltažs. Tas atkarājas no elektrolīta un formēšanas spraiguma, protams. Lielāks par pēdējo, spraigums, kondensātora gāzes kārtību, „dielektriķi“ pārsit. Bet — nākošā īpatnība — ar to kondensātors nav sabojāts: strāva plūst tik ilgi līdz atkal jauna filma ir izveidojusies. Kondensātors ir atkal kārtībā. 3. Komplīta. Tīrgū dabūjāmie — gan ne pie mums, cik zinu — kondensātori ir ieslēgti metāla burkās, kuru augstums apmēram 10 cm, diametrs 5—8 cm. Burka kalpo arī kā katods. Aluminija anodi ir dažreiz vairāki, trīs vai četri, kam visiem pret katodu ir savā kapacitāte, piem., $3 \times 8 \mu F$.

4. Neuzglabā lādiņu. Pēc strāvas avota izslēgšanas elektrolitiskais kondensātors izlādējas. 5. Pakāpeniskā uzlādēšana. Pēc strāvas ieslēgšanas kondensātors uzlādējas pamazām, ne ar grūdienu, jo sākumā kapacitāte ir maza. Strāvas grūdienu pie parastiem kondensātoriem var novērot, ja nostāda uztvērēju pavism tuvu izstarošanas punktam. Ja apakšā ir kāda stacīja un tagad izslēdz un

tad ieslēdz anodaparātu, pie ieslēgšanas uztvērēis spēcīgi ierūcas. Zīme, ka spraugums ieslēgšanas bridī bijis lielāks. 6. līg s mūžs.


Dažu labo īpašību dēļ elektrolitiskos kondensātorus lieto anodaparātu būvei. Nērto šķidrumu var atvietot ar želē elektrolitu, kas nevar izlīt.

Līdz šim runāts tikai par līdzstrāvas kondensātoriem, kuru strāvas kēdē vienmēr, un vienīgi ieslēdz ar aluminija elektrodu pie plusa, svina plati vai metāla trauku pie minusa. Bet elektrolītiskie kondensātori der arī maiņstrāvai, tikai tad jāņem abi elektrodi no aluminija un jāformē ar maiņstrāvu, kas abas plates pārvilks ar filmu.

Vai elektrolītisko kondensātoru var pats izgatavot? — Jā — bet tikai tad, kad dabūjamas tīras ķīmikālijas un ķīmiski tīrs alumīnijss. Cītādi darba pamākumi apšaubāmi.

Elektrolītam lietojamas daudzas vielas, kurām katrai savi kritiskie voltāži, t. i. pieļaujamais augstākais spraigums. Parastākās ķīmikālijas elektrolītam un kritiskais voltāzs:

Nātrijs sulfāts („glaubersāls“) 40 V, kalija permanganāts 112 V, amonija chromāts 122 V, amonija bikarbonāts 425 V, nātrijs silikāts (ūdens stikls) 445 V, amonija fosfāts 460 V, amonija citrāts 470 V, nātrijs borāts (borakss) 480 V.

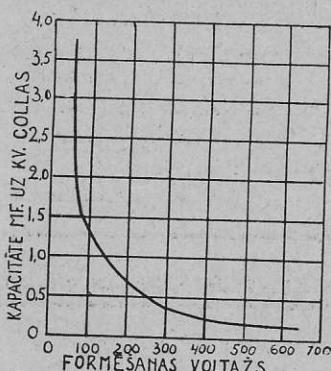


Zīm. 1.

Piemērotākais liekas borakss — pilns ūķidums desti lētā ūdenī un maza daļa glicerīna.


Aluminija lapu, 1,5—3 mm biezū un 10—15 cm platū saloca šurpu-turpu ar nelielu atstatumu starp locījumiem (zīm. 2.).

Lapas garums atkarīgs no vēlamās kapacitātes (sk. grafiku, zīm. 1., kur kapacitātes, mikrofarados uz kv. collas alum. plates atkarībā no formēšanas spraiguma).

Zīm. 3. rāda kontakta stripas izveidojumu. Aluminija lapu iegriež no lejas uz augšu un atgriezumu uzloca. Tai vietā,

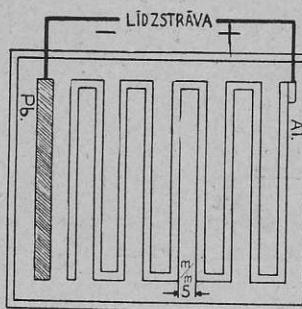

Zīm. 2.

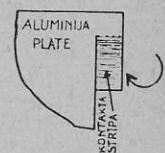

Zīm. 3.

kur kontakta strēmele atstāj elektrolītu, pirmā rūpīgi izolējama, vai nu ar gumiju vai ar celuloidu acetona. Tas vajadzīgs lai novērstu strāvas noplūdumu. Pie rūpīgas izolācijas noplūduma strāva caur kondensātoru ir gandrīz nulle.

Kondensātoru formē ar līdzstrāvu, kuras avota spraigums ir apm., par $\frac{1}{3}$, lielāks kā lietošanas spraigums. Pārmēriģi lielu spraigumu formēšanai nav ieteicams nemīt, jo tad kondensātora kapacitāte būs maza. Formēšanas laiks apm., 24 stundas.

9. Spraigumu mērišana.

Visu anodaparāta spraigumu mērišanai tais kēdēs kur ieslēgtas lielas pretestības, kā taisnotāja lampiņa, droseli, spraiguma dalītāji u. t. t., nepieciešams voltmētrs ar apm., 1000 Ω pretestības uz katru volta, tikai tad nolasījumi ir tuvi pareizibai. Par nožēlošanu šī prasība grūti pildāma, jo tik precīzs voltmētrs retam ir, un jāapmierinās ar mazākas pretestības voltmētru. Tomēr voltmētrs, ar mazāk par 2000 Ω uz voltu, vairs šai vajadzībai nav lietojams.


10. Izejas voltāzs.

Izliekas savādi, ka dažreiz, kaut gan tīkla transformātors piegādā tikai 200 V, iztaisnotās līdzstrāvas spraigums pie izejas ir lielāks — 220—250 V. Tam pamatā tas, ka filtra kondensātori uzlādējas un piepilda iztaisnotās pulsējošās strāvas lejas — izlīdzina vienādas ar virsotnēm.

Galigais spraigums atkarīgs tomēr no droselu pretestības un taisnotāja lampas. Cēlgāzes lampai spraiguma pieaugums nav novērojams, jo netiešā virzienā caur lampu plūstošā strāva atskaitās no tieši ejošās, kādēļ galigais spraigums samazinās.

11. Maiņstrāvas rūciens.

No maiņstrāvas rūciena pilnā mērā ir diezgan grūti atsvabināties. Dažreiz ar

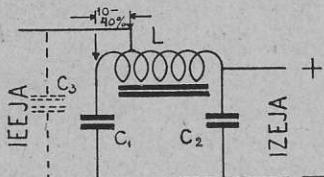

Zim. 4.

vienu droseli un diviem kondensātoriem filtra sistēmā dabū gandrīz pilnīgi tīru strāvu, tikai ar vāju maiņstrāvas toni. Lai arī to pilnīgi iznīcinātu mēģina ieslēgt vēl kādu droseli vai kondensātoru. Bet — brīnumus — gaidītā labuma vietā iegūts pretējais: rūciens pastiprinājies! Kā tas izskaidrojams? — Gluži vienkārši — filtrs vislabāk strādā tad, kad tas noskaņots uz zināmo frekvenci.*.) Pirmā gadījumā, varbūt, noskaņojums bij tuvu pareizībai, bet pieliktais kondensātors vai droselis noskaņojumu izjauc, tādēļ rezultāti sliktāki.


Parastākie līdzekļi elminēt maiņstrāvas rūcieni ir schēmas iezemojums (labi parādīz!), anodaparāta iebūvēšana metāla (dzelzs skārda) kastē (tāpat!), transformātoru un droselu dzelzs seržu savienošana

*) Prēcīzas pieskaņošanās dēļ uz maiņstrāvas frekvenci, dažreiz lieto droselus ar maināmu pašindukciju. Skat. šī raksta pirmo nodalju par droseļu aprēķināšanu RA № 2, 1930.

ar zemes vadu, tāpat kondensātoru kastīšu iezemošana. Anodaparātu labāk nolikt līdz vienam metram attālu no uztvērēja. Maiņstrāvas vadus savit un turēt tālāk no uztvērēja, sevišķi lampu tīkliņu, vadiem. Pēdējo, noplūduma, kondensātoru, ko angli sauc par „by-pass“ (bai-pas), kas šentē lampai pievadāmo spraigumu, ieteicāms ievietot uztvērējā, lai augstfrekvences un skaņas frekvences tieši noplūstu uz katodu.

Amerikāniets Maisners ieteic filtra schēmu pārveidot kā zīm. 4. Drosela L atzarojums nemēs pie 10—40% no tinumu skaita. Jo lielāks procents, jo kritiskākas C_1 , C_2 vērtības. Ar šo paņēmienu esot iespējams paralizēt maiņstrāvas rūcieni un samazināt filtra katra kondensātora lielumu uz, apm., 1 μF , tikai kondensātors C_3 jēslēdzāms pēc vajadzības.

Cits, interesants paņēmējs redzams zīm. 5. Kondensātori C_1 , C_2 no parastas vietas pirms taisnotāja, ieslēgti aiz viņa. Kondensātoru lielums 0,2 μF katram. Plus vada ieslēgts augstfrekvences droselis L —

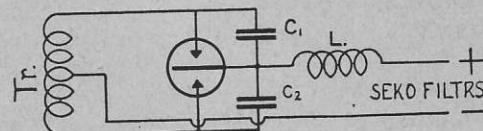

Zim. 5.

100 vītnes vara vada 0,2—0,3 m/m DKK uz 2,5 cm. resna izolācijas cilindra.

Apcerējuma pamatā gul personīgi novērojumi un ziņas ārzemju literatūrā. Ceru, ka raksts būs palīdzējis vienam otram amatierim, kam apskatītie jautājumi vēl bij ne-skaidri, iegūt jaunas atziņas.

Amatieris V.—

Grāmata „Galvaniskie elementi un anodbaterijas, viņu pašpagatavošana un pielietošana“.


Šīs grāmatīgas nolūks ir, dot pamācību, kā pašam izgatavot dažādu tipu galvaniskos elementus radioaparātam, elektriskiem zvaniem, apgaismošanas ierīkošanai un t. t. Bez tam, lasītājs te arī atradis norādījumus par elementu būtību un viņu kopšanu, jo no tās bieži vien atkarājas elementu darbības spējas un mūžs.

SATURS: Galvanisko elementu vēsture un būtība. Pirmās un otrās šķiras vadītāji. Polarizācija un depolarizācija. Elementu izlādēšanās liknes. Elementu ietilpība un pašizlādēšanās. Elementu savienošana. Dažādu elementu tipi viņu pielietošanas iespējamības un pašpagatavošana: a) Leklanšē elements. b) Lalanda elements. c) Kallo elements. d) Tomsona elements. e) Meidingera elements. f) Daniela elements. g) Grenē elements. h) Bunzena elements i) Poggendorfa elements. k) Fullera elements. 1) Sausie elementi. **Anodbaterijas.** Elektr. apgaismošana. Elementu uzturēšana.

Sasniegumi ar kristaldetektoru.

A. Kallass.

Kristaldetektora aparāts ir ļoti izplatīts, sava lētuma un labuma dēļ. Ne ikviens var iegādāties lampiņu aparātu, viņu dārguma dēļ. Tādēļ strauji pieaugot radioabonentu skaitam, radās arī prasība pēc labākiem uztverējiem. Pēdējā laikā ir arī izplatījusies ārzemju klausīšanās ar detektoru. Protams, pie labiem apstākļiem tas arī izdodas. Tomēr tur vēl atrodami daudzi trūkumi,

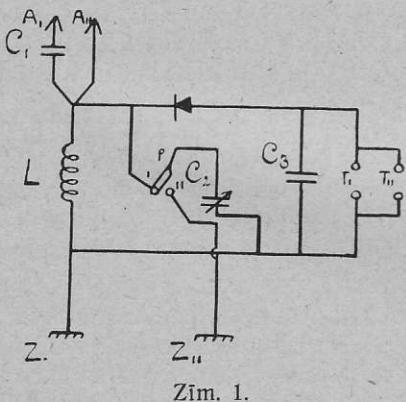

Zīm. 1.

kurus cenšas novērst. Cik bieži gan nav jādzird sūdzēšanās kā selekcijas, tā skaļuma ziņā. Šo turpmāko rindiņu nolūks ir iepazīstināt lasītājus ar labu vietējā raidītāja uztvērēju, kurš ļoti labi noder arī ārzemju programmu uztveršanai Rīgā. Uz laukiem tā, protams, stipri užlabojas, piem. Neretā (netālu no Lietuvas rob.), šis uztvērējs ar vienu zemfrekvences pastiprinātāju pakāpi, devis skaļrunī Rīgu un vairākas ārzemju raidstacijas, piem. Kauņu, Daventry,

Maskavu, Langenbergu, Vīni, Budapeštu. Pastiprināšanai lietota PHILIPS B443 ar 150 v. anodsprāgumu. Rīgā šis aparāts dod ļoti apmierinoša skaļumā vietējo staciju bez pastiprinātāja, virsmas skaļrunī (tips „Graetz“). Aparāta schēma redzama zīm. 1.

Lietojamās daļas:

C₁ — blokkondensātors 500 cm.

C₂ — blokkondensātors 2000 cm.

C₃ — maiņkondensātors 500 cm.

P — pārslēgs ar 2 kontaktiem.

L — spole Rīgai 35 t. Ārzemēm atkar. no vilņu garuma.

Ebonīts vai trolīts, sav. stiep. (□), izol. caur. ligzdiņas, pievadi u. c.

Aparāts iebūvēts trolita platē 100 × 180 mm. Plates mugurpuse ar vienk. zīmuli sadalīta centimetros, lai varētu precīzāk izurbt vajadzīgos caurumus.

Uztvērēja pārslēgs P ir garo un īso vilņu pārslēgšanai.

Isiem vilņiem P uz I, zeme uz Z₁,

Gariem vilņiem P uz II, zeme uz Z₂.

Antēna paliek nemainīta.

Blokkondensātors C₁ iebūvēts antēnā, elektriskā tīkla izmantošanai antēnas vietā.

T₁ un T₂ domāts 2 telefoniem vai viena telef. un skaļruņa.

Pievienojot šim aparātam vēl 1 lampiņas pastiprinātāju ar PHILIPS'a B443 skaļums stipri pieauga, kas noder pie deju mūzikas, jo detektora skaļums priekš tās ir par mazu. Var lietot arī „Radioamatierā“ pag. g. 3 n-rā 126—127 lpp. aprakstīto pastiprin. ar maiņstrāvas lampiņu un el. tīklu.

Vecu zemfrekvences pastiprinātāju modernizēšana.

J. Friedrichsons.

Zemo (skaļas) frekvenču svārstību pastiprināšana bija viens no pirmiem uzdevumiem, kas bija jāveic radiolampiņai jau sākot no viņas dzimšanas dienas un to viņa arī ir cītīgi izpildījusi visu šo laiku. It sevišķi mūsu dienās, kad mēs prasam pēc arvien lielākiem un lielākiem skaļas stipruņiem, kad jau, nerunājot nemaz par telefo-


niem, arī mazāka tipa skaļruņi vairs neatrod piekrišanu; radiotehnika un īpaši radiofonija, bez zemfrekvences pastiprinātāja nemaz nav iedomājama.

Un neskatoties uz viņa arvien pieaugošo nozīmi, zemfrekvences pastiprinātājs pa visu šo ilgo laiku neko daudz nav mainījies savas konstrukcijas ziņā. Kamēr citas uz-

tvērēja daļas ir pārdzīvojušas daudzas un dažādas pārmaiņas — ir radušās un aizgājušas nebūtibā visvisādas dines — zemfrekvences pastiprinātājs ir droši pārcietis visas krizes un loti daudzi vēl tagad lieto pastiprinātājus, kas būvēti vai pirkti varbūt 1924. gadā un pat vēl agrāk.

Bet tomēr — mums ir jāsaka, „nav neko daudz mainījies“, jo pilnīgi bez sekmām straujā radiotehnikas attīstība nav viņam garām gājusi un lai mēs varētu mūsu veco pastiprinātāju arī šodien saukt par „modernu“, mums jāizved pie viņa dažas sīkas pārmaiņas, uz kurām te tālāk norādīsim.

* Vispirms, agrākos pastiprinātājos ar vecā tipa lampiņām lampiņu tikliņiem priekšsraigums parasti nebija vajadzigs. Tagadējām modernām pastiprinātāju lampiņām, turpretim negatīvais tikliņa priekšsraigums ir nepieciešams, bez tā nevar nemaz būt runas par labu pastiprināšanu un arī

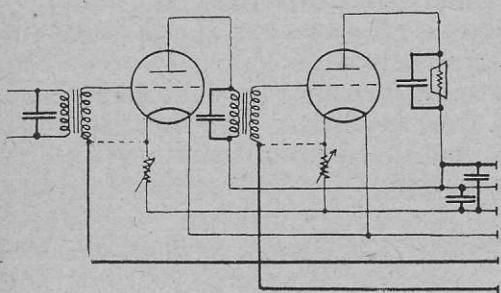

Zīm. 1.

pati lampiņa ātri vien beigs savu mūžu. Tādēļ visādā ziņā vecos pastiprinātājos, kušos parasti transformātora sekundārā tinuma vai tikliņa pretestības viens gals ir pievienots tieši katodam, šis savienojums jāpārtrauc un minētais gals jāpievieno priekšsraiguma baterijas negatīvam polam, vai nu ievietojot šo bateriju pašā pastiprinātājā, vai arī ar ligzdiņas vai pieslēgskrūvītes palīdzību. Baterijas pozitīvais pols tad pievienojams kvēkontūra vienam vadām. Vēl tikai jāaizrāda uz to, ka vairāk lampiņu pastiprinātājā katrai lampiņai būs vajadzīgs citāds priekšsraigums — tā lielums atkarājas no lietoto lampiņu tipa. Pirmām tas svārstīsies no 4—8 volti, bet gala lampiņām būs jau nereti vajadzīgs līdz 15 voltu liels negatīvs priekšsraigums.

Otrs svarīgais punkts ir lampu anodsraigums. Vecākā tipa uztvērējos un pastiprinātājos visām lampām parasti ir tikai viens kopējs anodsraigums, jo viņu būves laikā parasti vēl tika lietoti telefoni un apgrozītās enerģijas bija loti mazas. Tagad turpretim pastiprinātāja pakāpju uzdevumi ir stipri diferencēti, katra lampiņa te izpilda loti dažādus uzdevumus un tādēļ, saprotams, ka dodot viņam visām vienādu anodsraigumu, rezultāti var būt pavisam vāji. Pirmām lampiņu pakāpēm parasti ir vajadzīgi 60—100 volti, bet pēdējai pakāpei jau atkarībā no lietotā tipa dažreiz būs jau vajadzīgs 150—200 volti.

Pievadīt katrai lampiņai citu sraigumu, nemaz nav grūti, tam nolūkam vienīgi aparātā būs varbūt jāievieto pāris jaunas ligzdiņas un tām jāpievieno lampiņu anodvadi.

Ar šiem pārlabojumiem arī vecs pastiprinātājs darbosies ne sliktāki par ikuļu jaunbūvētu, protams, nerunājot par speciāliem push-pull un tamlīdzīgiem pastiprinātājiem.

Bet bez jau minētiem pārlabojumiem var arī izvest vēl dažus sīkākus pārveidojumus, kuri dažreiz stipri vien uzlabos pastiprinātāja dotos rezultātus.

Vispirms, ja pastiprinātāji ir ar transformātoru pārnesumu, un tādēļ jau parasti ir visi vecākā tipa pastiprinātāji, paraleli transformātoru primāriem tinumiem der pieslēgt apm. 2000 cm blokkondensātorus. Tas dod iespēju noplūst varbūtējām augstfrekvences strāvām, neejot cauri transformātoram un tādā kārtā uzlabo reprodukcijas kvalitāti.


Otrkārt, katrs varbūt būs novērojis, ka ilgāku laiku lietojot anodbateriju, sāk rasties visādi krakšķi un svilpieni, kas stipri traucē uztveršanu. Tam par cēloni ir anodbaterijas pretestības maiņa.

No šiem traucējumiem stiprā mērā var atsvabināties, pieslēdzot paralēli anodbaterijas dotiem sraigumiem apm. 2 μ F lielus blokus.

Visas šīs pārmaiņas nav grūti izdarāmas, vajadzīgs tikai dažās vietās pārtraukt vecos savienojumus (sk. zīm. 1., kurā attēlotas minētās pārmaiņas divlampiņu pastiprinātājā ar transformātoru saiti) ievietot pāris jaunas ligzdiņas un mūsu vecais pastiprinātājs būs „modernizēts“.

Kā pagatavot anodbateriju.

Fabriķā ražotām anodbaterijām ir viens ļaunums: nolietotos elementus ir ļoti grūti pārmainīt ar svaigiem. Šo trūkumu var novērst anodbateriju pašam sastādot no kabatas baterijām. 10—20 un vairāk kabatas baterijas pie priekštāvja vienā reizē iepērkot, tās dabū par vairuma cenām, tā kā arī cenas

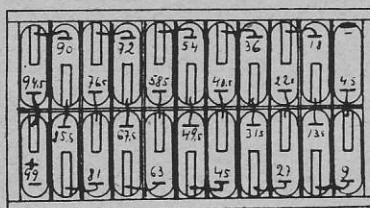

Zīm. 1.

viņā pašsastādītā anodbaterija neiznāk dārgāka par gatavi pirkto, bet var būt pat lētāka.


Koka kastīti (zīm. 1.), kurās lielums pa iekšpusi 99 voltigai baterijai ir $24,5 \times 12,5$ cm, dzielums 7 cm, ar parafinētas papes sieviņām sadala apcirkņos. Ap cirkņos ievieto kabatas baterijas, tādā veidā ka viņas nākušas no fabriķas, pat aizzargpapīru nenoplēšot. Salikšanas kārtība redzama zīm. 1. Šīs vaļa vada gabaliņus pielodē pie bateriju plāksnītēm, katras baterijas plusu savieno ar nākošās baterijas mīnusu un tā dabū vienu lielu bateriju. Pirmās baterijas mīnuss un pēdējās baterijas pluss paliek brīvi. Pirmās baterijas mīnuss (garāko) plāksnīti atloca uz augšu un nokniebī tik pat garu, kā pluss plāksnītes. No lakotas vai parafinētas papes izgriež vāku, tik lielu kā tas ieiet kastē, un iegriež garenas spraugas, tais vietās, kur atduelas kabatas bateriju pluss plāksnītes (un pirmās mīnuss). Vāku uzspiež baterijai. Cauri vākam iznākušās plāksnītes apzīmē ar voltu skaitļiem, pieņemot katras baterijas spraigumu par 4,5 V, tā tad 0, +4,5, +9, +13,5 un tā tālāk. Plāksnītēm uzsprauž baterijas vadu tapīnas.

Baterijas labošana ir samērā vienkārša: noņem vāku, izņem bojātās baterijas, vietā ieliek jaunas un attiecīgos vadībus pielodē.

Mazākas anodbaterijas divtīkliņa (telpas lādiņa slēgumā) lampiņām, kā arī tīkliņa baterijas, izveidojamas pēc zīm. 2. Kastītes A lielums, pa iekšpusi, $11,5 \times 4,7$ cm, dzielums 7—7,5 cm. Ap cirkņos saliek kabatas bateriju atsevišķos elementus un ar vadiem savieno, salodējot, tos vienu aiz otra, t. i. sērijā. Izolācijas materiāla vākā (zīm. 2, B) izurbji caurumus; pretī elementu pluss poliem, oglītēm, kurās ieskrūvē 12—14 mm gaļas 4 mm ligzdiņas (l). Ja ligzdiņas ir gaļākas, viņas nozāgē ar finiera zāgtīti. Pie ligzdiņām pieskrūvē atsperes, a, un mīnuss atsperi, b. Vāku uzskrūvējot uz kastītes atsperes piespiež oglīšu galiem (atspere b cinkam) un dod kontaktu. Ligzdiņās ie sprauž banantapiņas ar vadiem no aparāta.

Ari šīs baterijas izlabošana ir ļoti viegla.

Kādā agrākā Radioamatierā burtnīcā bij aprakstīta anodbaterijas pārbaudišana, izmērojot viņas pretestību. Ja nav mērinstrumentu, anodbateriju ļoti labi var pārbaudīt ar parasto kabatas lampiņu: izmēģina cik gaiši viņa spīd starp diviem kontakta punktiem, starp kuriem potenciālu starpība ir 4,5 V, piem.: $58,5 \text{ V} - 54 \text{ V} = 4,5 \text{ V}$. Ja lampiņa kvēlo vāji vai nemaz, tas nozīmē, ka baterijas pretestība šai vietā ir ļoti pieaugusi, resp. baterija ir nolietojusies un prasa

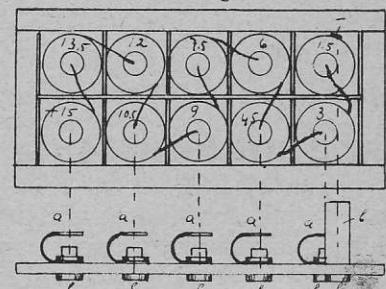

Zīm. 2.

labošanu. Ari tad pārbaudišana ar lampiņu ir iespējama, kad potenciālu starpība starp diviem punktiem ir mazāka, piem. 1,5 V. Zinot cik gaiši kvēlo lampiņa pie svaiga elementa, viegli var noteikt elementiņa nolietošanās pakāpi.

A. V.

Antēnas viļņa garuma, pašindukcijas un kapacitātes noteikšana.

Loti bieži amatierim interesē un arī ir vajadzība zināt savas antēnas īpatnējo viļņa garumu un arī kapacitāti un pašindukciju. Tā kā attiecīgie mērījumi ir diezgan komplikēti, prasa jau lielakas zināšanas un arī aparātus, kuŗu katram nav, praksē parasti šos lielumus noteic tuveni no antēnas lieluma un veida, lietojot dažas empiriskas formūlas, ar kurām arī gribam šeit mūsu lasītājus iepazīstināt.

Tā kā pa lielākai daļai praksē (vismaz radiofona viļņu diapazonā) lietotas tiek tā sauc. L- un T- antēnas, aprobežosimies ar šiem diviem tipiem.

L- veidīgais (vienkāršas) antēnas īpatnējā viļņa garums metros ir apm.

$$\lambda_0 \approx 4,5 (l_h + l_v) \dots \quad (1)$$

kur l_h ir horizontālās daļas garums (metros) un l_v — vertikālās daļas (novada) garums.

T- veidīgai antēnai

$$\lambda_0 \approx 4,8 \left(\frac{l_h}{2} + l_v \right) \dots \quad (2)$$

pie tiem pašiem apzīmējumiem.

Tādā kārtā var dabūt arī antēnas virsviļņus (harmoniskos viļņus), kas it sevišķi no svara īsviļņu amatieriem.

Pirmais virsviļnis būs

$$\lambda_1 = \frac{\lambda_0}{2}$$

otrais

$$\lambda_2 = \frac{\lambda_0}{3} \quad \text{un t. t.}$$

L- veidīgās antēnas kapacitāte C_0 izteicas sekoši

$$C_0 \approx 5 (l_h + l_v) \dots \quad (3)$$

kur l_h un l_v ir tās pašas nozīmes, kas iepriekš.

Ja l_h un l_v nemetai metros, dabūnam C_0 centimetros, tā tad L- antēnas kapacitāte ik uz metra ir apm. 5 cm.

T veidīgai antēnai formūla līdzīga

$$C_0 \approx \left(\frac{l_h}{2} + l_v \right) \dots \quad (4)$$

Pašindukciju var noteikt zinot kapacitāti pēc sekošām formūlām

L- antēnai

$$L_0 \approx \left(\frac{l_h + l_v}{C_0} \right)^2 \dots \quad (5)$$

T- antēnai

$$L_0 \approx \frac{\left(\frac{l_h}{2} + l_v \right)^2}{C_0} \dots \quad (6)$$

vai arī pēc formūlām

$$L_0 \approx 2000 (l_h + l_v) \quad \text{L-antena} \dots \quad (7)$$

$$L_0 \approx 2000 \left(\frac{l_h}{2} + l_v \right) \quad \text{T-antena} \dots \quad (8)$$

Formūlās (5) un (6) visi lielumi centimetros, formūlās (7) un (8) pašindukcija centimetros, bet antēnas garumi metros.

Nikelina un konstanta drāts raksturīgo lielumu tabeles.

Tīkla strāvas aparātiem arvien vairāk izplatoties, amatierim loti bieži nākas pam pagatavot drāts augstomu pretestības, vai nu spraigumu dalītājiem, vai arī vienkārši anodsprraigumu pamazināšanai. Tad amatieris ir parasti nostādīts sekošā jautājuma priekšā: zin viņš vienīgi vajadzīgo pretestības omu skaitu (arī tas vispirms ir jāizrēķina) un pēc tā nu jāatrod, cik resna drāts jāņem, cik metru tās uzzies uz visas pretestības, cik viņa svērs (jo pretestību drāti parasti pārdod uz svara). Vajadzīgo drāts resnumu nosaka galvenā kārtā strāvas stiprums, kuŗš ies pretestībai cauri, jo

pie pārāk tievas drāts un pārāk stipras strāvas, drāts var sākt stipri karst un pat var pārdegt. Tādēļ ikkuram drāts resnumam ir noteikts vislielākais pielaižamais strāvas stiprums, kuŗu nekādā ziņā, pretestībai nekaitējot, nevar pārsniegt. Tā tad zinot strāvas stiprumu, kāds ies cauri pagatavojamai pretestībai var arī atrast vistievāko pielaižamo drāts resnumu. Kad arī jau drāts resnumis ir zināms, var atrast viņa pretestību uz 1 metru un tā tad arī visas pretestībai vajadzīgās drāts garumu.

Visi šie skaitļi ir gan daudzās techniskās rokas grāmatās, bet tā kā tās dažam labam

radio amatierim ir grūti pieejamas, domājam ka nebūtu lieki sniegt te tabeles, kurās doti ikkuriem drāts resnumam atbilstošie sekošie lielumi: drāts šķērsgriezums, pre-

Nikelins (Cu 60%, Ni 20%, Zn 20%).

Īpatnējā pretestība . . . $0,4 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$

Īpatnējais svars . . . $8,98 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Kušanas temperatūra . . . 1100°

Temperatūr. koeficients 0,00015

(Pretestibām strāvas stiprums jāņem 4—6 reiz mazāks par tabelēs doto maksimālo strāvas stiprumu.)

Diametrs mm	Šķērsgriezums mm ²	Pretestība uz 1 metru Ω	100 m drāts svars g	1kg drāts garums m	Maksimālais plieža-mais strāvas stiprums Amp.
0,05	0,00196	205	1,7	12.000.000	0,34
0,06	0,00283	140	2,5	5.600.000	0,43
0,07	0,00385	104	3,4	3.050.000	0,52
0,08	0,00503	80	4,5	1.750.000	0,6
0,09	0,00636	63	5,7	1.100.000	0,69
0,10	0,00785	51	7,0	730.000	0,78
0,11	0,0095	42	8,5	495.000	0,88
0,12	0,0113	35	10,0	350.000	0,98
0,14	0,015	26	14,0	188.000	1,18
0,16	0,0201	20	18,0	110.000	1,38
0,18	0,0254	15,7	23	69.000	1,59
0,20	0,0314	12,7	28	45.000	1,8
0,22	0,038	10,5	34	30.800	2,0
0,25	0,049	8,1	44	18.500	2,4
0,28	0,0615	6,5	54	11.800	2,7
0,30	0,0706	5,6	63	8.950	3,0
0,35	0,096	4,2	86	4.830	3,6
0,40	0,1256	3,2	110	2.840	4,2
0,45	0,159	2,5	140	1.170	4,8
0,50	0,196	2,0	175	1.060	5,5
0,55	0,238	1,7	215	790	6,1
0,60	0,283	1,4	255	555	6,8
0,65	0,332	1,2	300	400	7,5
0,70	0,385	1,0	345	300	8,3
0,80	0,503	0,8	450	176	9,7
0,90	0,636	0,62	570	110	11,2
1,0	0,785	0,50	710	72	12,6
1,1	0,95	0,42	850	49	14
1,2	1,13	0,35	1.000	35	15,7
1,4	1,54	0,26	1.400	19	19,2
1,6	2,01	0,20	1.800	11	22,5
1,8	2,54	0,157	2.300	6,9	25,5
2,0	3,14	0,127	2.800	4,5	29
2,2	3,8	0,105	3.400	3,1	32,4
2,5	4,9	0,08	4.400	1,8	38
2,8	6,12	0,065	5.500	1,2	44
3,0	7,65	0,057	6.300	0,9	48
3,5	9,6	0,042	8.600	0,48	58
4,0	12,6	0,032	11.000	0,28	68

testība uz 1 m, 100 m drāts svarts, 1 kg drāts garums un maksimālais plieža-mais strāvas stiprums.

Konstantans (Cu 58%, Ni 41%, Nu 1%).

Īpatnējā pretestība . . . $0,5 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$

Īpatnējais svarts . . . $8,9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Kušanas temperatūra . . . 1276°

Temperatūr. koeficients 0,000005


(Pretestibām jāņem 4—6 reiz mazāki strāvas stiprumi kā tabelēs dotie maksimālie strāvas stiprumi.)

Diametrs mm	Šķērsgriezums mm ²	Pretestība uz 1 metru Ω	100 m drāts svarts g	1kg drāts garums m	Maksimālais plieža-mais strāvas stiprums Amp.
0,05	0,00196	255	1,7	58.823	0,34
0,06	0,00283	176	2,5	40.000	0,43
0,07	0,00385	130	3,4	29.411	0,52
0,08	0,00503	100	4,4	22.727	0,6
0,09	0,00636	78,6	5,6	17.857	0,69
0,10	0,00785	63,7	7,0	14.286	0,78
0,11	0,0095	52,6	8,3	12.048	0,88
0,12	0,0113	44,2	10,0	10.000	0,98
0,14	0,0154	32,5	13	7.692	1,18
0,16	0,0201	25,0	18	5.555	1,38
0,18	0,0254	19,6	22	4.545	1,59
0,20	0,0314	15,9	28	3.571	1,8
0,22	0,038	13,16	34	2.941	2,0
0,25	0,049	10,2	43	2.326	2,4
0,28	0,0615	8,12	54	1.852	2,7
0,30	0,0706	7,08	62	1.613	3,0
0,35	0,096	5,21	85	1.176	3,6
0,40	0,1256	3,97	110	909	4,2
0,45	0,159	3,14	139	719	4,8
0,50	0,196	2,545	172	581	5,5
0,55	0,238	2,106	210	476	6,1
0,60	0,283	1,765	250	400	6,8
0,65	0,332	1,510	290	345	7,5
0,70	0,385	1,300	340	294	8,3
0,80	0,503	0,995	440	227	9,7
0,90	0,636	0,787	560	179	11,2
1,0	0,785	0,637	690	145	12,6
1,1	0,95	0,526	840	119	14,0
1,2	1,13	0,442	1.000	100	15,7
1,4	1,54	0,325	1.360	74	19,2
1,6	2,01	0,249	1.750	57,1	22,5
1,8	2,54	0,196	2.250	44,44	25,5
2,0	3,14	0,159	2.700	36,04	29
2,2	3,8	0,131	3.300	30,30	32,4
2,5	4,9	0,102	4.300	23,25	38
2,8	6,12	0,081	5.400	18,52	44
3,0	7,65	0,071	6.200	16,12	48
3,5	9,6	0,052	8.500	11,76	58
4,0	12,6	0,0396	11.000	9,09	68



**I S I E
VI L N I**

~~~~~

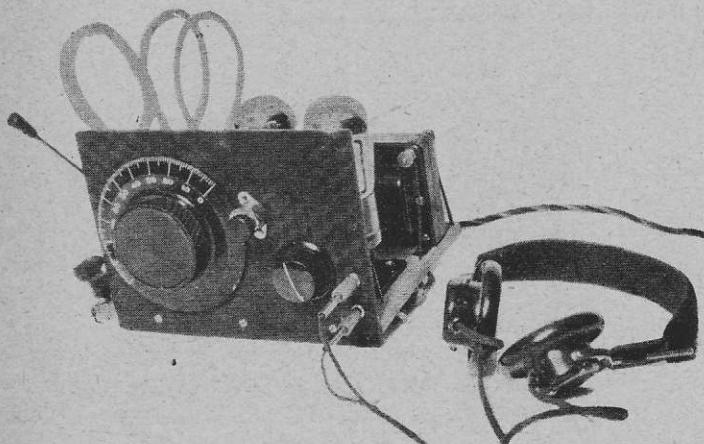


Pie īsvīļņu uztvērējiem schēmas maz ko mainās, nav tik plašas izvēles kā pie parastajiem uztvērējiem, kur dažām schēmām ir sevišķi dailiskanīgi nosaukumi ar daudzsoļošiem rezultātiem. Par nožēlošanu nereti amatieris un it sevišķi dažs labs iesācējs pēc veiktā darba un izšķiestiem latiem rūgti vilas. Īsvīļņu uztvērēju izvēlē grūtības, kādās sastopamas pie daudzlampu schēmām, nav, viņas ir tik vienkāršas ka schēmu montāžā nekādas grūtības nevar rasties. Varetu pacelties jautājums, vai ar parastajām schēmām netiek daudz zaudēts, bet jāsaka, ka būvēt kādu sevišķu „low-loss“ ar aizsargtīkliņiem u. t. t., nav nemaz tik viegli. Grūtības še sastop pat piedzīvojis amatieris.

Pavasaris, vasara un rudenis ir vislabākie gada laiki īsvīļņu tveršanai. Dienā Eiropas raidstacijas loti labi dzirdamas, va-

karos dažas no viņām pazūd, kas stāv sakarā ar šo vilņu ipatnībām, bet toties iestājoties tumšai un it sevišķi naktī ar abrinojamu skaļumu dzirdamas aizjūras stacijas.

Uztvērējs, kurš šeit aprakstīts, ir audions ar atgriezenisko saiti, 1 zemfrek-

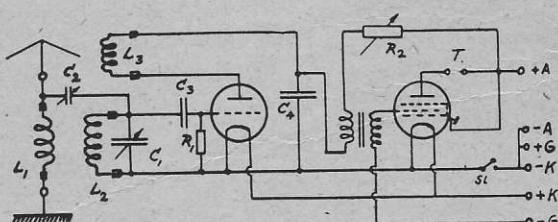


Zīm. 1.

vences pakāpi un ja būtu vajadzība, var vēl vienu pakāpi pievienot.

Lietojot zemfrekvences daļā 3-tiklu lampu, pilnīgi pietiks ar 1 pakāpi pat skaļruņa

iedarbināšanai. Aparāta teorētiskā schēma dota zīm. 1.

Kā redzams, nav nekā jauna, vecu večais „lācītis“, „barojams“ no baterijām. Būvētājam nekas nestāv preti, arī pāriet uz maiņstrāvu, nekādi pārgroziņumi še nav vajadzīgi. Antēnā uztvērtas energijas pārne-

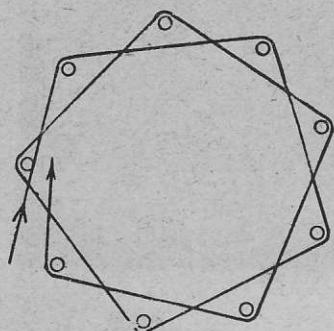

Zīm. 3.

šanai uztvērējam ir antēnas spole  $L_1$ , kurās vījumu skaitu mainot, pānākam ciešāku jeb valīgāku saiti starp antēnu un uztvērēju. Varam iztikt arī bez šīs spoles — ar mazu kondensātoriju  $C_2$  — kapacitātē 30 līdz 50 cm, kāds lietojams neitrodi na uztvērējos.


Praksē tas būtu izmēģināms, jo dažos apstākļos viņa darbība ir ļoti laba.

Spoles uztvērējam dažādām vilņu joslām maināmas. Ir trijdaļīgs spoļu turētājs ar iespēju vienas spoles pamatu brivi kustināt, ko izlietojam spolei  $L_3$  — atgriezeniskās saites palielināšanai jeb pamazināšanai. Spolu veids var būt dažāds, ir pat tīrgū gatavas īsvilņu spoles, bet viņu izgatavošana ir tik vienkārša, ka to var katrs amatieris veikt. Dažam „radiovīram“ būs jau gatava spolu tišanas ierīce sastāvoša no kāda pamata ar tapām, parasto spolu tišanai. Ja tādas ierīces nav, to ātri izgatavojanai: sameklējam pabiezū dēli, devījas 3—4 collu naglas, uz dēļa uzvelk riņķi ar caurmēru

7—8 cm un viegli ie- sit naglas vienādos atstatumos. Vadu lieto 1—1,5 mm ar div- kāršu kokvilnas izolāciju (dkv.).

Tišanas gaita pēc zīm. 2. Pēc uztīšanas spoli pabīda uz augšu, krustošanās vietas sasien ar

aukliņu, pievieno divzaru dakšu un spole gatava. Zīm. 3. attēlotas divas šādas spoles. Var spolēm lietot arī citu konstrukciju, kurās var būt loti dažādas. Tā, piem. īpatnējs pagatavošanasveids ir RA I/2.29. g. numura

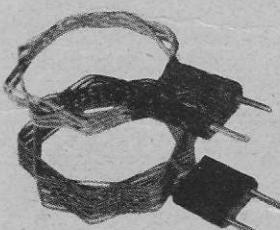

Zīm. 3.

$L_1$  vītnu skaitam nav sevišķas nozīmes, tikai ja vītnu pārāk daudz — grūti iestājas, dažreiz pat pilnīgi izpaliek regenerācija. Visumā pietiek īsākiem 2, bet garākiem vilņiem 4 vītnes.


$L_2$  spolei vītnu skaits atkarīgs no kondensātora kapacitātes. Pēdējā nedrīkstētu pārsniegt 100 cm, jo pretējā gadījumā celsies grūtības pie stacijas iestādišanas un vispār īaatzīmē ka loti no svara, ja sīknoskoņumam (bez tā nemaz nav iespējams) liels pārnesums.

18—30 mjoslai apm. 4 vītnes, bet  $L_3$  5—6.

25—60 mjoslai 6 vītnes un  $L_3$  6—8.

50—80 mjoslai 9 vītnes un  $L_3$  10—15 vītnes.

Jāsaka, ka spolu pagatavošana prasa tik

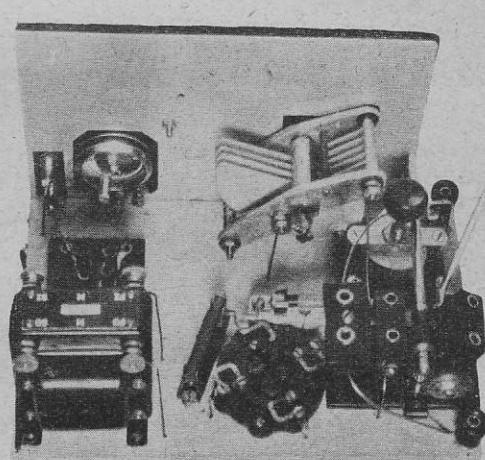

Zīm. 4.

maz darba, ka var izgatavot lielāku rezervi un izmēģināt vispiemērotāko vījumu skaitu.

Kondensātoriem ir šādi dāti:

$C_1$  — 100 cm ar sīknoskoņumu.

$C_2$  — 20—40 cm (neitralizācijas).

$C_3$  — blokkondensātors 100—250 cm.

$C_4$  — blokkondensātors 300—500 cm.


Pretestības:

$R_1$  — 2—6 M  $\Omega$  (izmēģināt!).


$R_2$  — 0—0,1 M  $\Omega$  „Graetz-Carter“.

Šīs pēdējās pretestības uzdevums ir audionlampiņai pievadīt vajadzīgo spraigumu, kas no loti liela svara.

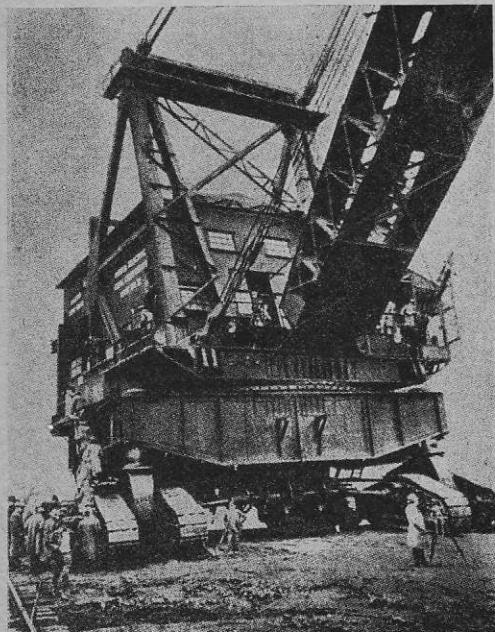
Zemfrekvences pakāpē ir paredzēta pentode, bet pilnīgi iespējams lietot arī parasto z. fr. lampiņu, tikai pastiprināšana nebūs tik liela.



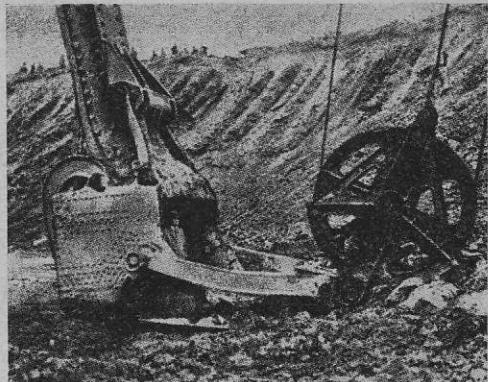Pa kreisi:  
Modernas milzū  
bageras dzinēj-  
motors.



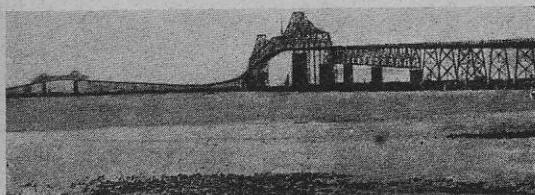Pa labi:  
Tās pašas ba-  
geras smelša-  
nas kauss.





Garākais tilts pasaule (5 km) Čarlstonā (Sav. Valstis). Tiltā augstums dažas vjetas ir ļoti liels, lai tam varētu izbraukt cauri arī lielāki kuģi.



Modernos kinemotogrāfos, kuros tiek uzvestas runājošās filmas, ir ierīkots zināms skaits kreslu ar telefontiem un potenciometriem, lai arī apmeklētāji ar vājāku dzirdi varētu visā pilnībā bau-dit prēkšnesumus.

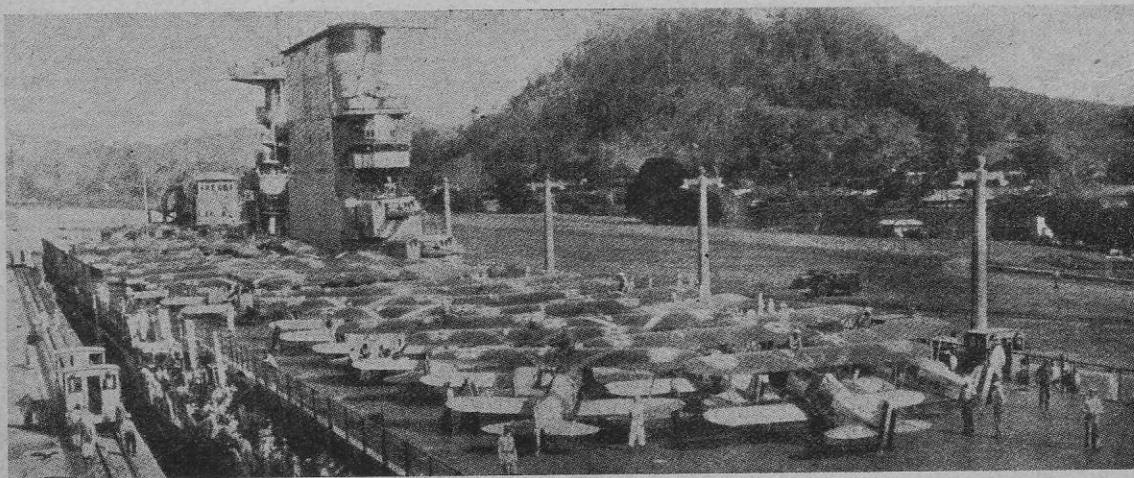
Amerikas Sav. V. flotes lidmašīnu bāzes kuģis „Lexington“, kurš var uziņēt 150 lidmašīnas. Uz kuģa ir plašas reparatūras darbnīcas un ir pat iespējams tur sastādīt pilnīgi jaunas lidmašīnas. Uz nēnumā kuģis brauc caur Panamas kanālu.



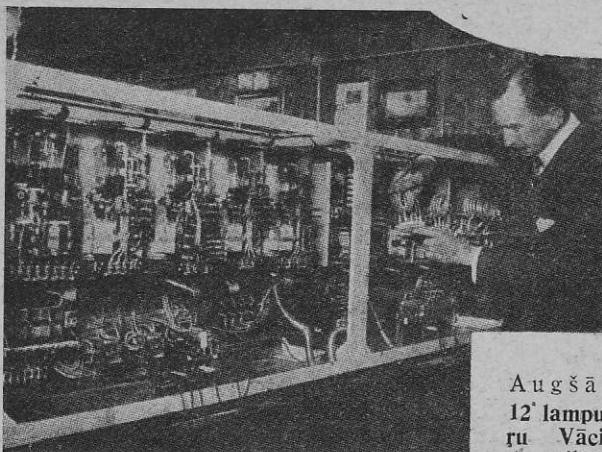

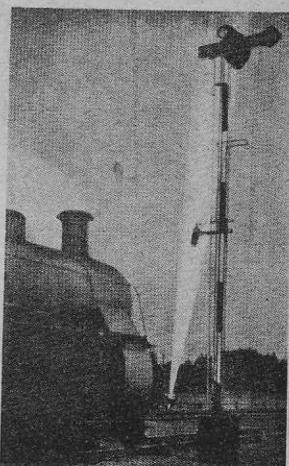
## Augšā palabi:

Automātiska lokomotīves apturešana. Pie lokomotīves pierikots mazs starumetejs, kurš met gaismu uz spoguli, kas pierikots pie semafora. Ja ceļš ir slēgts, spogulis gaismu reflektē pie lokomotīves ierikotā fotošūnā, kas ar relē palīdzību automātiski ieslēdz bremzes un atpur vilcienu.


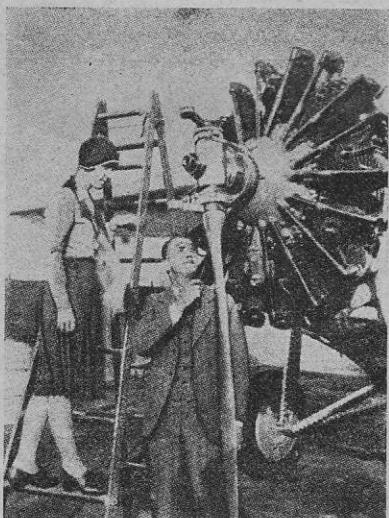
## Augšā pa kreisi:

12' lampu īsvītīju uztvērējs, ar kuru Vācijā uztvēr pārraidāmās Amerikas radiofona programmas.



## Pa kreisi:

Propelers ar maināmu slīpumu. Ar šādu propeleru var startu un nolaišanos pāatrināt apm. par  $30^{\circ}$  un ir vajadzīgs arī daudz mazāk telpas priekš nolaišanās.

## Palabi:

O. Fultons ar savu „Fultogrāju“, ar kuru var regulāri pārraidīt bildes no Anglijas uz Austriju.




## Pa kreisi:

Ārzemju raidstaciju programās arvien vairāk sāk ieviesties „radioreportāžas“. Uzņēmumā redzams radioreportiers ar pārnesamu mikrofonu.
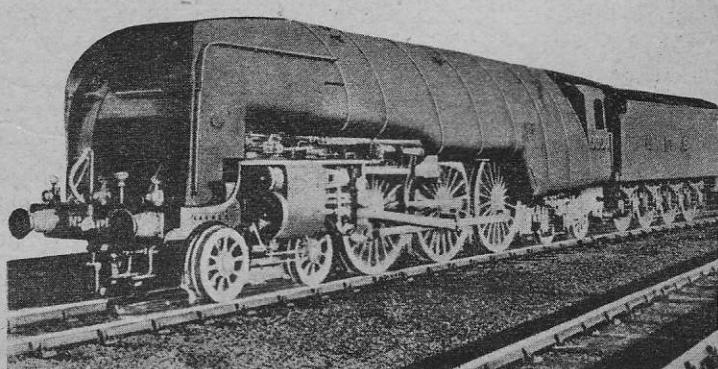
## Apakšā:

Moderna strāvas līniju lokom., ar līdz minimumam reducētu gaisu pretest.




Transformātora pārnesums ir  
1 : 4 līdz 1 : 6.

Izejā pie pēdējās lampiņas var ieslēgt  
droseli ar attiecīgu kondensātoru, lai ne-  
apgrūtinātu telefonu jeb skaļruni ar mier-  
strāvu, bet tās nav nepieciešams.

pie šī uztvērēja. Te gan jāvērš uzmanība  
uz izgriezumiem, kuri jāizdara plāksnē, jo  
savienojot šo plāksni ar zemi jeb kvēlba-  
teriju, var pie nepietekošas izolācijas no-  
tikt „īsais“ ( $R_2$ !!).

Aparāta pārbaudei der uzmeklēt lielākās

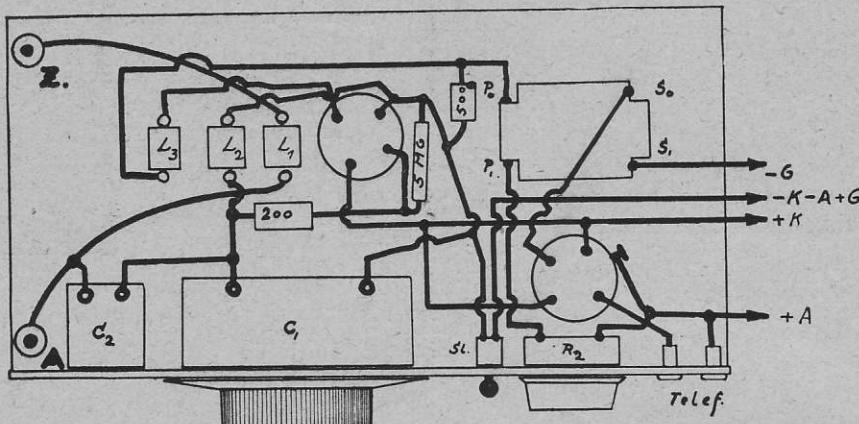

Zīm. 5.

Uztvērēja montāžu var pilnīgi brīvi iz-  
vest, pieturoties pie noteikuma ka savieno-  
jumu vadiem jābūt pēc iespējas īsiem. Ja  
daļu novietošana radītu grūtības, var pietur-  
rēties pie zīm. 4 un montāžas schēmas zīm. 5.  
Parasti pie īsvilpītu uztvērēja jūtams stiprs ro-  
kas iespaids, tam var līdzēt, priekšplāti no-  
klājot ar metāla plāksni, kā tas darīts arī

stacijas kā Chelmsford uz 25,53 metriem,  
Cēzeni Vācijā uz 31,38 metriem, kurās ļoti  
bieži dzirdamas.

Nozīme ir arī lietojamās lampiņas, pīr-  
mai jābūt labai audionlampai kā, piem.,:  
A 415, jeb Volvo A 408, tad nākošai B 443  
jeb L 415 d.

## Stāvoklis Latvijas īsviļņu frontē.

### Latvijas Radio Biedrību Savienības darbība.

Š. g. 27. aprīlī notika Latvijas Radio Biedrību Savienības pilna sapulce. Savienībā ietilpst Latvijas Radio Biedrība (Rīgā), vācu Radio Biedrība (Rīgā), Latvijas Radio Klubs (Rīgā), Jelgavas Radio Klubs (Jelgavā) un Lejas Kurzemes Radio Biedrība (Liepājā). Delegāti ieradušies no visām Savienībā ie-  
tilpstostām biedrībām, izņemot liepājniekus.

Par sapulces vadītāju ievēl Kārkliņu, par protokolistu Putniņu.

Savienības priekssēdētājs inž. N. Vāvere referē par darbību pagājušā gadā.

Mērķus, kādus Savienība uzstādījusi pie savas dibināšanas, raksturo še pievestais ie-  
sniegums P. T. D.

Latvijas  
Radio Biedrību  
Savienība  
29. maijā 1929. g.  
Nr. 16.

Pasta-Telegrafa Departamentam  
Šeit.

Lai apvienotu un sekmētu radioorganizāciju dar-  
bību un tādi veicinātu radiotehnikas pareizu izman-  
tošanu un radiopētniecības veicinošu sadarbību  
valsts un sabiedriskā dzīvē, ir nodibināta Latvijas  
Radio Biedrību Savienība (statūti, kuru viens eks-  
tieki še klāt pielikts, ir reģistrēti Rīgas Apgabali-  
tiesā š. g. 6. martā).

Atsaucoties uz to, pagodināmies pazinot, ka La-  
tvijas Radio Biedrību Savienībā pašlaiks par biedriem  
ir: 1) Latvijas Radio Biedrība (Rīgā), 2) Vācu ra-  
dio biedrība „Verein für Rundfunk und Radiotechnik“ (Rīgā), 3) Latvijas Radio Klubs (Rīgā), 4) Jel-  
gavas Radio Klubs (Jelgavā) un 5) Lejas Kurzemes  
Radio Biedrība (Liepājā), kurās apvieno vairāk kā

300 radioamatieri. Starp šiem amatieriem ir daudzi ar augstskolas izglītību un radiotehnikas labi pāzinēji.

Savienības pirmā pilnā sapulcē š. g. 28. aprīlī tika ievēlēta valde sekošā sastāvā: 1) valdes, resp. savienības priekšsēdētājs inž. N. Vāvers, 2) priekšsēdētāja biedrs — doc. Fr. Gulbis, 3) sekretārs — A. Brandts, 4) kasiers — J. Rikveilis, 5) mantinīšs — A. Messings.

Lai veiktu to uzdevumu, kuru savienība sev spraudusi un priekš kurā, varbūt vienīgi netik plašā apmērā, arī līdz šim radio biedrības strādājušas, Latvijas Radio Biedrību Savienība pagodinās grieistes pie pasta-telegrafa departamenta ar sekošiem lūgumiem:

1) Uzklasīt savienības domas pie noteikumu izstrādāšanas par radiofona lietošanu un radiotelegrāfiju (spec. īsvīlu) uzaicinot savienību sūtīt savu delegatu uz apspriedēm par minētiem jautājumiem.

2) Uzklasīt savienības domas pie radiofona programmas izveidošanas.

3) Atlaud savienībai apm. 2 pusstundas nedēļā radio jautājumu iztirzāšanai pa radiofonu, t. i. sarīkot „amatieriņu pusstundas“, kurās tiktu iztirzati jautājumi speciāla rakstura priekš radioamatieriem.

4) Izdod no savienības priekšā stādītēm amatieriem, kuri izturējuši attecīgu pārbaudījumu, īsvīpu raidīšanas atļaujas. Piezīmējam, ka kāra resors netikvien necel iebildumus pret šādu atļauju došanu, bet taisni to pabalsta.

5) Dot tiesību savienības valdes locekļiem, resp. no valdes nozīmētām personām uzmeklēt un noskaidrot dažādos radiofona traucētājus un varbūtējos nelegālos raidītājus, izdodot minētām personām atiecīgas apliecības no pasta-telegrafa departamenta.

Laipni lūdzam šos mūsu priekšlikumus, resp. lūgumus izšķirt principiāli pēc iespējas drīzā laikā, par ko savienībai paziņot, lai savienībai būtu iespējams iesniegt jau konkrētus priekšlikumus.

Savienības priekšsēdētājs: (paraksts).

Sekretārs: (paraksts).

Uz šo rakstu P. T. D. nav nemaz skaitījis par vajadzīgu atbildēt.

Lai atgādinātu raksta saturu 1930. g. 20. janvārī, P. T. Departamentam nosūtīts otrs raksts. Pievedam arī viņa saturu, jo visa šī Latvijas Radio Biedrību Savienības un P. T. D. sarakstīšanās ļoti izsmēloši rakstūro patreizējo stāvokli Latvijas radio frontē.

Latvijas  
Radio Biedrību  
Savienība  
20. janvāri 1930. g.  
Nr. 11.

#### Pasta un telegrafa Departamentam. Lūgums.

Tā kā Latvijas Radio Biedrību Savienība līdz šim laikam nav saņēmusi no Pasta Telegrafa Departamenta atbildi uz savu 1929. gada 29. maija lūgumu ar Nr. 16., tad pagodināmies nosūtīt še klāt šī raksta norakstu un vēl reizi lūgt dot uz šo lūgumu atbildi.

Bez tam, ievērojot to, ka sen ierosinātais un vairākkārt personīgi ar radiofona vadību pārrunātais jautājums par īsvīlu raidīšanas atļaujas došanu

amatieriem, nav pavirzījies ne soli uz prieku, starp citu itkā aiz tā iemesla, ka tam pretim būtu kara resors, — laipni lūdzam sasaukt pēc iespējas drīzā laikā apspriedi, lai šo jautājumu reiz galīgi izšķirtu. Uz šo apspriedi lūdzam aicināt arī kāra resora un Lavijas Radio Biedrību Savienības pārstāvju.

Priekšsēdētājs: (paraksts)

Sekretārs: (paraksts.)

Uz šo otro Savienības rakstu P. T. D. atbildi šādi:

Satiksmes Ministrija  
Pasta un telegrafa  
departaments.

Techniskā pārvalde.

18. februāri 1930. g.

Nr. R. 14.

Rīgā.

#### Latvijas Radiobiedrību Savienībai, Lāčplēša ielā Nr. 47, dz 3. Rīgā.

Uz Jūsu š. g. 24/I. iesniegumu pazinoju, ka līdz šim pie radiofona noteikumu apspriešanas starp-resorū komisijās ir bijuši piaicināti Radjobiedrību pārstāvji. Tāpat Radio biedrībām bija tiesības, kamēr pastāvēja radioeksperimentātoru noteikumi, uzraudzīt radioeksperimentātoru un — savu biedru — abonentu rīcību. D-tā nav ziņu kā šīs tiesības biedrības izlētojušas.

Attiecībā uz pārējiem priekšlikumiem pazinoju, ka tos pagaidām nav iespējams ievērot.

Techn. pārvaldes priekšnieks: (H. Resnais.)  
Radiodaļas vadītājs: (J. Linters.)

Šādu atbildi bez šaubām nevarēja atzīt par apmierinošu, tamēj Savienība raksta trešo rakstu:

Latvijas  
Radio Biedrību  
Savienība  
6. martā 1930. g.  
Nr. 28

#### Pasta un telegrafa departamentam.

Pagodināmies paziņot, ka š. g. 19. februāri saņēmām deparamenta š. g. 18. februāra rakstu Nr. R. 14., kurš ir domāts kā atbilde uz mūsu 1929. g. 5. augustā Nr. 21. un 1930. g. 20. janvāra Nr. 11. lūgumiem.

Latvijas Radio Biedrību Savienība atrod, ka šis raksts ir uzrakstīts tādā formā, kas neatbilst jerosināto jautājumu svarīgumam. Ja reiz Savienība, kas apvieno visas Latvijas radioorganizācijas, par augšminētos rakstos ierosinātiem jautājumiem ir interesējusies un griezusies pie Pāsta un telegrafa departamenta jau ar noteiktu priekšlikumu (piem. sasaukt apspriedi), tad viņa šo lietu dibināti uzskatīja par tādu, uz kuru ir jādabū nopietna, t. i. motivēta atbilde. Var jau būt, ka Pasta un telegrafa departamentam ir savī iemēslī radio attīstība i šīm virzienā likt šķēršļus celā, bet tomēr Latvijas Radio Biedrību Savienību nevar nostādīt bērnu lomā, kurām kādu jautājumu var noraidīt bez jebkāda motivējuma.

Nemot to vērā, Latvijas Radio Biedrību Savienība lūdz vēl reizi Pasta un telegrafa departamentu savu ieskatu pārbaudit un paziņot tos motīvus, kuri

spiež mūsu priekšlikumu par apspriedes sasaukšanu īsvīļu jautājumu izlešanai „pagaidam” neievērot.

Piezīmējam, ka mēs minētos un it sevišķi īsvīļu jautājumu uzskatam par tik nopielētu, ka ja Pasta un telegrafa departaments nevēlētos vai nevarētu to izšķiršanu veicināt un bez pamatota iemesla kavētu tā nokārtošanu caur apspriedes sasaukšanu, tad būsim spiesti griezties pie tām iestādēm, kurās gribēs saprast šī jautājuma svarīgumū.

Priekšsēdētājs: (Paraksts.)

Sekretārs: (paraksts.)

Atbilde ir tik pat laba, kā iepriekšēja:

Satiksmes Ministrija  
Pasta un telegrafa  
departaments.  
Techniskā pārvalde.  
13. martā 1930. g.  
Nr. R. 14.  
Rīga.

**Latvijas Radio Biedrību Savienībai,**  
Lāčplēša ielā Nr. 47, dz. 3. Rīgā.

Uz Jūsu š. g. 6./III. rakstu Nr. 28. paziņojam, ka Pasta un telegrafa d-ts nelidz L Radio biedrību savienībai nodarboties ar lietām, kas paredzētas savienības statūtos. Tāpat Pasta un telegrafa d-tam lai būtu atlauts darboties likumos nospraustās robežas. Katru iesniegumu pārbaudam un dodam atbildi vairāk vai mazāk motīvētu. Ar to no savas puses jautājumu skaitam par ūzbeigtu.

Direktors (A. Auziņš.)

Techn. pārv priekšnieks (H. Resnais.)

Bez šīs sarakstīšanās Savienības valde griezusies vairākas reizes pie P. T. D. personīgi. Bet arī tas bijis bez panākumiem.

Viens no svarīgākiem P. T. D. iemesliem kamēdēl nevarot atlaut īsvīļu amatieru raidītājus itkā esot kāra resora iebildumi. Izrādās tomēr, ka taisni otrādi, kāra resoram šādu legalu amatieru īsvīļu raidītāju rašanās būtu vēlama. Kāra resors pat domājot vistuvākā nākotnē iesākt kaut ko darīt, lai ar raidamatieru palīdzību papildinātu savu radiotelegrāfistu kadru rezerves.

Otrs pretiebildums no P. T. D. puses ir politiskas dabas — īsvīļu amatieru raidītājus varēšot izlietot nevēlamas pretvalstiskas satiksmes uzturēšanai. Arī šis iebildums, ja tuvāki ar viņu iepazīstās, neiztur kritiku.

Pēc Savienības kases pārskata un nāka-

mā gada budžeta pieņemšanas pārvēl Savienības valdi un revizijas komisiju.

Personas paliek līdzšinējās. — Valdē ievēl par

Priekšsēdētāju — inž. N. Vāveri.

Priekšs. biedr. — doc. Fr. Gulbi.

Sekretāru — A. Brandtu.

Kasieri — J. Rikveili.

Mantzini — A. Messingu.

Valdes kandidātos paliek Landavs un Kleins. Revizijas komisijā ievēl: prof. Denfferu, kapt. Mileru un Vēzi. Kandidātos paliek Lēmanis un Putniņš.

Nākamais sapulces dienas kārtības punkts par „Savienības turpmāko darbību un vistuvākiem uzdevumiem” izsauc dzivas debates.

No visām runām izskan pārmetums pēc pārmetuma Pasta un Telegrāfa Departamentam.

Vāvere izsakās, ka galvenie uzdevumi, kādi būtu jāveic Savienībai ir divi:

1) dabūt tiesības līdzdarboties pie radiofona tālākās izveidošanās un 2) izkarot īsvīļu amatieriem raidīšanas tiesības. Iepriekšējā gadā tas nav izdevies. Uz priekšu jāiet cīti celi.

Kārkliniš rakstūro īsvīļu amatieru raidītāju stāvokli citās zemēs. Izrādās ka īsvīļu lieta ir nokārtota līdzīgi mūsējai, tikai tādās valstīs, kurās mēs nekādi nevaram sev uzstādīt par paraugu (Dienvidslāvija, Lietsva u.c.).

Pēc debatēm sapulce nolemj izvēlēt no savas vidus speciālu komisiju, kuri tādāk jākārto šo jautājumu noskaidrošana ar P. T. D. Komisijā ievēl prof. Denfferu, doc. Gulbi un kapt. Mileru.

No sapulces gaitas bija redzams, cik grūtos apstākļos ir jāstrādā tiem, kas kautko grib darīt Latvijas radio apstāklu uzlabošanā.


No savas puses novēlam L. R. B. Savienībai turpināt savu darbu iesāktā virzienā par svētību radio lietai Latvijā.

R. S.
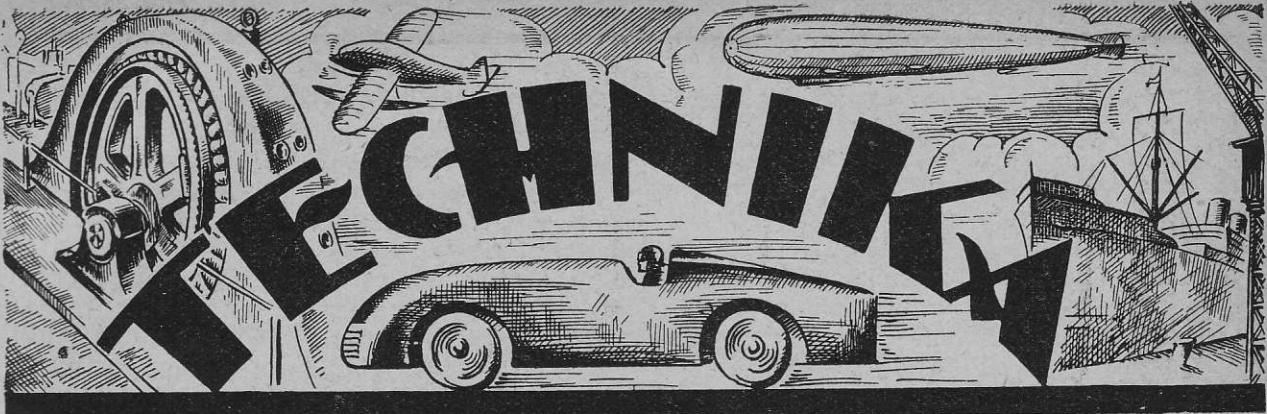
## Grāmata „Praktiskās schemas“

Šai grāmatā ievietota 41 schema, ar attiec. alzrādījumu, aparātu būvei. Tās ir visdažādākās, sākot ar detektoru- un beidzot ar 5 lamp. uztvērēju schemām.

Pie tāk plašas schema izvēles, kurām visām izcilus vērtiba, katram amatierim iepazīties tuvāk ar šo grāmatu. Grāmata maksā Ls 1,50 un dabūjama grāmatu un radio veikalos. Pa pastu piepr. izdevn. „Atbalss”, Rīgā, pastkaste 381. Pasta tekošs rēķins 393.




## Lokomotive ar Diesel'a motoru.

Redzot tagadējās modernās lokomotīves, šos „dzelzs kumeļus“, kuŗi spēj vilkt neskaitāmu vagonu virkni un pie tam attīstīt gandrīz tikpat lielu ātrumu kā automobilis (praktiski vēl lielāku, jo jārēķinās ar to, ka automobiļa ātrums stiprā mērā atkarājas no ceļa, kurš reti kad ir tam pilnīgi piemērots), dažam labam un tři dabigi, radīsies pārliecība, ka lokomotīve ir viena no vispilnīgākām mašīnām, kādu vien mēs pažīstam. Vēl jo vairāk šī pārliecība būs iesaknojusies tiem, kas avīzēs vai žurnālos redzējuši ārzemju, galvenā kārtā Amerikas, ātrvilcienu lokomotīves un lasijuši par to sasniegtiem brīnišķīgiem rezultātiem.

Bet galu galā tā nemaz nav. Lai arī lokomotīve spej darīt milzīgu darbu, lai arī bez viņas mūslaiku satiksme nemaz nav iedomājama, tomēr par pilnību viņu nekadā ziņā nevar saukt, taisnī otrādi, izrādās ka lokomotīve ir viena no visneekonomiskākām mašīnām mūsu spēka mašīnu virknē. Lai tas būtu visiem skaidrs, pietiks tikai pieminēt, ka viņa no visa kurināmā materiāla dotā siltuma parvērš ārīga darbā tikai 7%! Attiecība starp izlietoto energiju un zaudēto, tā tad ir apm. 1 : 13 — no 14 tonnām kurināmā materiāla tā tad tikai viena vienīga tiek izlietota darba darīšanai, pārējās 13 vienkārši aiziet skurstenī!

Te nu, protams, tūlij rodās jautājums, kādēl tā un vai tad nevar lokomotīves derīgā darba procentu paaugstināt. Te nu par nožēlošanu jāsaka, ka šī virzienā jau viss iespējamais ir darīts, konstruktīvā ziņā modernās lokomotīves tiešām nav tālu pilnībai, bet pats tvaika mašīnas princips, kuŗš ir pamatā ikkuŗai lokomotīvi, neļauj šo procentu paaugstināt.

93% no visa kurināmā materiāla tā tad lokomotīvei jāved līdzi pilnīgi par velti, tas ir pilnīgi lieks balasts, bez kuŗa tomēr nevar iztikt.

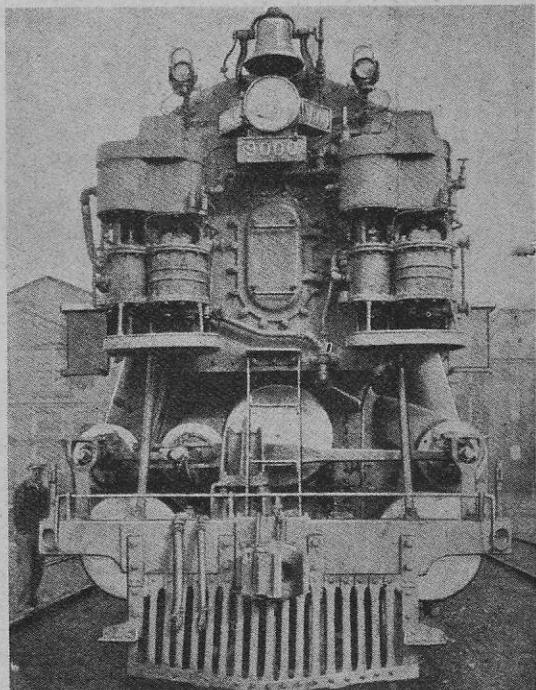

Zīm. 1.

Moderna ātrvilcienu tvaika lokomotīve, kuŗa neskaitoties uz visām ekonomijas ierīcēm spēj dot tikai 7% derīga darba.

Tādēl jau sen tiek meklēti ceļi, kā lokomotīvi padarīt ekonomiskāku. Kā jau teikts, pieturoties pie tvaika mašīnas principa, daudz šīnī ziņā nevar cerēt tādēl, ka

visi mēģinājumi iziet uz to, apgādāt lokomotīvi ar jauna veida dzinēju.


Pašlaik visvairāk cerības tiek liktas uz tā sauc. Diesela motoru, un daudzi varbūt vēl atcerēsies, apm. gadu atpakaļ, plaši jo plaši visās avīzēs aprakstītās krievu profesora Lomonosova konstruētās Diesela lokomotīves, kurās vācu fabrikas būvēja krievu valdības vajadzībām.

Lai lasītājiem būtu skaidrs ap ko te lieta grozās, mēģināsim visā īsūmā noskaidrot parādības, uz kuru pamata strādā ta sauc. Diesela motors. Kamēr parastā tvaika mašīnā mēs derīgo darbu dabūnam no mašīnas cilindra virzuļa kustības, kuru dzen uz priekšu un atpakaļ tvaika katlā raditais tvaiks, pie Diesela motora virzuļa kustību rada sadegošās eļļas gāzes, Diesela motors

tvaika mašīnas. Starpība tikai tā, ka pie Diesela motora degvielas enerģija tiek izmantota jau daudz labāk, proti, derīgā darbā tiek pārvērstī jau līdz 33% no degvielas dotā siltuma daudzuma. Bez tam Diesela motoram ir tā priekšrocība, ka viņa kā degvielu var lietot smagās eļļas, kurās kā blakus produkti rodās pie naftas destilācijas un kuru cena tā tad nav visai liela.

Tā tad varētu domāt, ka pateicoties višām šim labām īpašībām, Diesela motors ir kā radīts vecās tvaika mašīnas atvietošanai lokomotīvēs. Tiešām jau pirms kāra tika uzbūvēta pirmā Diesela lokomotive, bet jau pēc dažiem braucieniem tā tika pamesta un kaut kur kādā šķūnī varbūt vēl tagad rūsē.

Izrādījās, ka citādi nevainojamam Diesela motoram ir viens trūkums, kurš pie

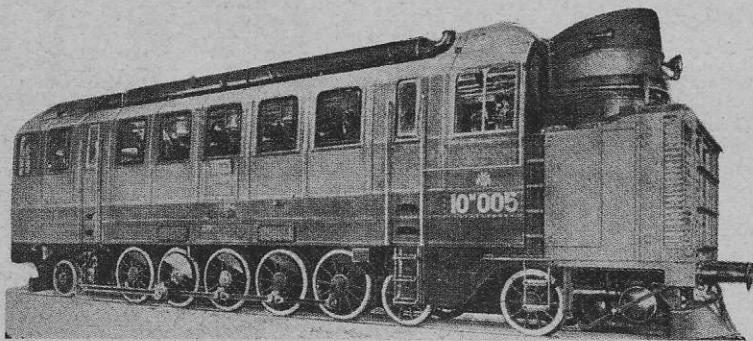

Zīm. 2.

Prof. Lomonosova elektriskā Dieselā lokomotīve

tā tad pieskaitāms tā sauc. eksplozijas motoriem, kuru tipiskākais priekštāvis ir visiem pazīstamais automobiļu motors. Tomēr starp automobiļa bencīna motoru un Diesela motoru ir liela starpība, pie pirmā motora cilindrī ievadītā bencīna tvaiki tiek aizdedzināti ar el. dzirksteles palīdzību, turpretī pie Diesela motora īpaša degvielas aizdedzināšana nav vajadzīga, tā aizdegas pati un, proti, sekošā kārtā: mašīnas cilindra virzulim vienā virzienā kustoties, cilindrī iesūktais gaiss tiek loti stipri saspiests (30—40 Atm.) un tā tas notiek pie tam loti ātri, gaiss pats no sevis ārkārtīgi sasilst (līdz 600°). Ja tagad šī karstā gaisā iešlāc sīki sadalito (pulverizēto) degvielu, tā pati no sevis aizdegas un rodošās gāzes dzen virzuļi otrā virzienā. Tā attiecīgos momentos degvielu iešlācot, varam panākt tādu pat cilindru virzuļa kustību kā pie

stacionāri iebūvētiem Diesela motoriem nespēlē lielu lomu (tādēļ arī tagad Diesela motori vispār spēka stacijās aryien vairāk un vairāk izspiež citus dzinēju tipus) bet ir ārkārtīgi grūti pārvarams tikko mēs šo motoru grībam izlietot kā lokomotives dzinēju. Lieta tā, ka Diesela motors nevar sākt savu darbu pats no sevis, ar mazu apgriezienu skaitu, kā tas ir pie tvaika mašīnas, kura lēni un mierīgi iekustina lokomotīvi, bet ka tam ir vajadzīgs jau noteikts apgriezienu skaits, lai eļļa pati no sevis varētu aizdegties, motors tā tad darbu sākat ir „jāpielaiž“. Stacionāros motoros to parasti izdara ar saspista gaisa palīdzību, kuru attiecīgos momentos ievada motora cilindri. Šo metodi mēģināja pielietot arī pirmā Dieselā lokomotīvē, bet nerunājot jau par to, ka zināmas neērtības rodās no tā, ka jāved līdzī saspistā gaisa balloni, vislielākā grū-

tība tomēr ir tā, kā ar pilnu apgriezienu skaitu ejošu motoru iekustināt smago vilcienu. Varētu jau vilcienu dzīt ar saspiesto gaisu, līdz tas sasniedz vajadzīgo ātrumu un tikai tad pieslēgt Diesela motoru, bet viegli saprotams, ka tad vajadzētu gandrīz visu vilcienu piepildīt ar saspiestā gaisa baloniem, kā tas arī bija pie pirmās lokomotīves.


Otrā iespējamība ir jau „pielaisto“ Diesela motoru pievienot lokomotīves riteņiem, ieslēdzot pēc kārtas vairākus mēchaniskus pārnesumus, kā tas ir pie automobiļu motoriem. Arī šī iespējamība jau praktiski izmēģināta, bet nevar teikt ka tā dotu apmierinošus rezultātus. Nemot vērā lokomotīves un vilciena lielo masu, pārnesumu ierīcēm jābūt daudz lielākam un drošākam kā pie automobiļa, un tas konstruktīvi rada lielas grūtības. Bez tam jau pie automobiļa bieži nāk priekšā, ka ātrumus pārslēdzot, motors vienkārši apstājas, te gan tad liela nelaimē nav, turpretim pie lokomotīves tam bieži vien var būt ļoti nopietnas sekas. Smagās preču vilcienu krievu valsts Diesela lokomotīves, kurās dod jau 26% derīga darba, ir gan būvētas pēc šī parauga, bet vai viņas attaisnos uz viņām liktās cerības, tas vēl nav zināms.

Prof. Lomonosova konstruētais Diesela lokomotīju tips pielieto vēl citādu principu. Faktiski šīs lokomotīves jau nav vairs īstas Diesela lokomotīves, bet gan elektriskās lokomotīves. Diesela motors te dzen dinamomašīnu, pēdējās strāva savukārt tiek pievadīta elektromotoriem, kuŗi dzen lokomotīves riteņus. Rezultāti ar šī tipa mašīnām gan ir pilnīgi apmierinoši, arī ar viņām jau ir sasniegti 26% darba spējas, bet viņu plašāku izlietošanu traucē milzīgi augstā cena un arī tas apstāklis, ka apkalpošana prasa lielu vēribu un ir vajadzīgs speciāli skolots personāls.

Pašā pēdējā laikā Vācijā konstruēts jauns Diesela lokomotīves tips, kuram, kā rādās, no visiem iepriekš apskatītiem tiem ir visvairāk izredzes atvērt vecai tvaika lokomotīvei viņas tagadījo vadošo lomu.

Šīnī jaunā lokomotīvē, kura Diesela motoru arī neizlieto tieši lokomotīves riteņu dzīšanai, Diesela motors dzen gaisa kompresoru. Saspilstais gaisss vēl bez tam no Diesela motora deggāzēm tiek sasildīts un tad to pjevada lokomotīves cilindriem, kur tas izplešoties dzen virzuļus un tādā kārtā griež lokomotīves riteņus, gluži kā tvaika mašīna.

Šādas lokomotīves apakšējā daļa tā tad pilnīgi atgādina parastu lokomotīvi, turpretim augšējā daļa, kurā novietojas kompresors un Diesela motors, līdzīga vienkāršam

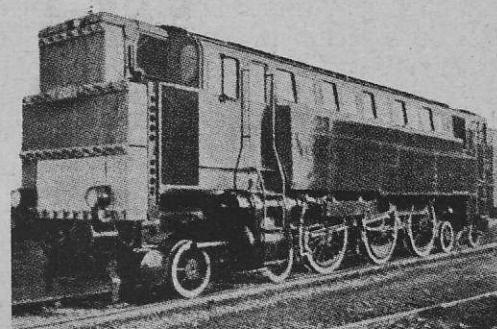

Zīm. 3.

Jaunā vācu Diesela lokomotīve ar gaisa kompresoru.

vagonam, jo nav ne skursteņa ne lielā tvaika katla, kas ir raksturīgi tagadējām lokomotīvēm.


Jaunā Diesela lokomotīve strādā ar 24% derīgā darba koeficienta un mēģinājumu braucienos tā devusi ļoti apmierinošus rezultātus. Arī viņas darbības radius ir daudz lielāks, tas jau viegli saprotams, jo viņai nevajaga tik daudz lieka kurināmā materiāla, tā var neapstājoties nobraukt apm. 1000 klm., tā ir arvien gatava lietosanai, jo viņu nevajaga „iekurināt“, kā tvaika lokomotīvi. Viss tas liek domāt, ka šīm Diesela lokomotīves veidam nākotnē būs liela nozīme.

P. J. F.

## Radiotehnikas pielietošana zemestrīču pētišanā.

Ārziņu žurnāli zin vēstīt, ka radiotehnika sāk iespiesties arī seismoloģijā, zinātnē, kas nodarbojas ar zemes triču novērošanu un pētišanu. Šī zinātnē plašākām aprindām droši vien ir puslīdz sveša, mūsu apvidos jūtamas zemes trīces, paldies Dievam, nenāk priekšā un vienīgi no laikrakstiem mēs gūstam zīnas par šo bīstamo dabas parādību. Uzmanīgiem avižu lasītājiem varbūt būs uzkrītis tas apstāklis, ka lielu zemes triču gadījumos vispirms kāda Eiropas seismoloģijas stacija paziņo par konstatētu zemes satricinājumu, norādot arī izcelšanās virzienu un tad parasti pēc dienas, kad ienākušas tiešās zīnas no pašas zemes trīces izcelšanās vietas, mēs lasām par milzīgiem postijumiem un katastrofām, kā zemes trīce izdarījusi.

Tā tad zemes satricinājumi neaprobežojas ar vienu vietu, bet izplatās pa visu zemes garozu, protams, kļūstot arvien vajāki. Tādā kārtā mēs varam konstatēt Eiropā zemes satricinājumus, kās notiek kaut kur Japānā, zemes lodes otrā pusē, ja tikai mums ir rīcībā attiecīgi aparāti, jo zemes garozas satricinājumi, noejet pusē no zemes lodes, būs jau kļuyuši tik niecīgi, ka lai viņus novērotu, ir vajadzīgas ļoti jūtīgas ierīces. Šādus aparātus, zemes satricinājumu konstatēšanai, sauc par seismografiem, un viņi principā sastāv no ļoti smaga pendela (300—500 kg), kurš vai nu piekārts vai atbalstīts vienā punktā. Zemes garozai nedaudz pakustoties, pakustēsies arī nedaudz piekāršanas vai atbalsta punkts, turpretim pāts pendelis, pateicoties savai

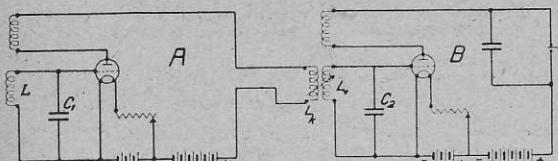

Zīm. 1.

lielai inercei, tūliņ nesekos atbalsta punkta kustībai un tā tad vienu momentu zemes virsma zem pendela būs pagājusi uz vienu vai otru pusē. Tā tad paliekot zem pendela papīra lapu un piestiprinot pie pendela spalvu, spalva, papīri zem pendela kustinot, uzrakstīs līkni atbilstošu zemes garozas

svārstībām. Tas ir princips, jo faktiski zemes garozas svārstību amplitūde ir tik niecīga, ka jālieto īpašas ierīces, lai palielinātu uz papīra atzīmētās svārstību amplitūdes, un tā tad seismogrāfa jūtība lielā mērā atkarājas no šo palīgierīču pārnesuma, kuram, protams, ir zināma robeža.


Tādēļ amerikāņu prof. Widdingtons konstruējis aparātu, kurš darbojas uz pavisam citu principu pamata. Viņš zemes satricinājumu pētišanai pielieto tā sauc.

kondensatoru ie-

rici ar kuļu elektriskā celā var konstatēt ārkārtīgi niecīgas atstātumu maiņas.

Aparāta principiellā schēma redzama 1. zīm. Tas sastāv no diviem maziem raidītājiem, kuri viens no otra ir pilnīgi ekranēti un saistīti tikai ar induktīvo saiti starp spolēm  $L_1$  un  $L_2$ . Pateicoties šai saitei, abu raidītāju svārstības pārklājas un rodās interferences tonis, kuļu piem. var konstatēt vienā raidītājā ieslēgtā telefonā vai skaļrunī. Šī interferences тоņa augstums ļoti stiprā mērā atkarājas no abu raidītāju svārstību frekvences un pietiek vienā raidītājā tikai nedaudz mainīt noskaņošanas kondensatora kapacitāti, lai skaļa jau stipri mainītos. Šī parādība jau arī pazīstama ikkuriņam radioamatierim, jo aparātos ar atgriezenisku saiti, kuros jau arī notiek svārstību pārklāšanās, pietiek tikai tuvināt vai attālināt roku no aparāta, lai, mainoties aparāta kontūru kapacitātei, saites svilpja augstums stipri mainītos.

Widdingtons šādu ierīci zemes satricinājumu konstatēšanai pielieto sekošā kārtā: viņš vienu no abu raidītāju kondensatoriem  $C_1$  vai arī  $C_2$ , pagatavo no samērā lielām platēm un vienu no šīm platēm saista nekustīgi ar zemes garozu, bet otru piekar pie smaga seismogrāfa pendela. Tādā kārtā, zemes garozai pakustoties, abas kondensatora plates nedaudz izmainīs savu savstarpējo stāvokli, mainīsies viņu izveidotā kondensatora kapacitāte un visa apa-

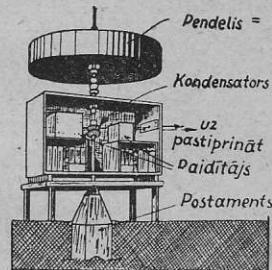

Zīm. 2.

rāta interferences svārstības frekvence mainīsies. Protams, precīziem mērījumiem interferences toņa maiņas konstatēšana telefonā nevar noderēt, te ar pastiprinātāju palīdzību svārstības pastiprinā un novada uz reģistrejošiem aparātiem, kuri jau tikai uzzīmē vajadzīgās liknes.

Šāda radio seismogrāfa izskats attēlots 2. zīm. Augšā redzams smagais pendelis, pie kuŗa piestiprināta viena kondensātora plate, bet otra plate saistīta ar zemē ielaistu

postamentu un tā tad seko līdzi visām zemes garozas svārstībām. Turpat redzami arī abi raidītāji.

Widdingtons apgalvo, ka ar šādu aparātu viņam izdevies noteikti konstatēt 0,000000001 mm lielas atstatumu maiņas. Šādi niecīgi atstatumi jau grūti aptverami, un jāšaubās, vai tīk liela jūtība maz ir vajadzīga, tomēr šā vai tā tas ir liels solis uz priekšu zemes triču pētīšanā.

P. V.

## Eiropas radioiekārtā.

Jaunais vācu jūras milzenis „Eiropa“, kuŗš nesen absolvēja savu pirmo braucienu pāri okeānam, tāpat kā viņa priekšgājējs „Bremene“, ir apgādāts ar vismodernākām radio instalācijām, kādās vien mūsu dienu radioteknika pazīst.

Iekārta pastāv no gaļo vilņu raidītāja, kuŗš uztur sakarus ar abiem kontinentiem ikkuŗā kuļa atrašanās vietā, vidējo vilņu raidītāja, satiksmei krai-

fijai un tas strādā ar 200 vatiem diapazonā no 580—850 m.

Iso vilņu raidītājs (15—90 m) raida ka telegrafiju, tā arī telefoniju un viņa jauda ir 700 vatu.

Bez tam vēl, kuļa centrāles bojājumu gadījumā paredzēts pagaidraidītājs, kuram strāvu dod spēcīga akumulātoru baterija. Arī četrās glābšanas laivās ir ierīkoti mazi raidītāji, kuŗiem strāvu dod 4 voltu un 100



Īsvilņu raidītājs.



Priekšplānā uztvērēji. Tālāk gaļo vilņu raidītājs.

stu tuvumā un beidzot ī so vilņu raidītāja, lieliem atstatumiem. Visi šie raidītāji būvēti tā, lai varētu vienā un tanī pašā laikā, uztvert, tā tad vajadzības gadījumā var raidīt un uztvert trīs telegramas uz reizi.

Gaļo vilņu raidītājs strādā telegrafiski diapazonā no 500—3000 m ar 3 kW enerģijas, kuŗu tam dod īpašs generātors. Ikkuri vilņu maiņu var izvest 30 sekundēs.

Vidējo vilņu raidītājs arī domāts telegra-

Amp. stundu akumulātoru baterija. Šo raidītāju vilņu garums maināms no 300—1100 m.

Tikpat priekšzīmīga ir arī uztvereošā iekārta, kuŗa sastāv no trim ārkārtīgi selektīviem un solidi būvētiem uztvērējiem. Bez tam ir vēl īpaš īsvilņu uztvērējs un speciāls uz 600 m noskaņots uztvērējs SOS signālu uztveršanai, kuŗš nepārtraukti visu laiku ir pieslēgts pie skaļruņa.

P. V.

## Radio zemūdenēs.

Ir grūti patreiz atrast nozari, kura šādā vai tādā ziņā neizlietotu mūsdienu radio-technikas sasniegumus. Radio iekārto teicošu lomu aviācijā, mēs dzirdam un lasām par veselām lidojošām laboratorijām, tikpat liela, ja pat vēl lielāka nozīme viņam ir navigācijā, jo nav neviens tvaikoņa, uz kura nebūtu radiostacijas, nemaz jau nerunājot par moderno jūras milzeņu lielām radioiekārtām. Visur te radio ir ne tikai liels atvieglojums sazināšanās ziņā, bet arī nelaimes un briesmu brīžos viņa palīdzība ir neatsverama.

Radio tā tad var teikt, ir iekārojis gaisu un ūdeni, par sauszemi nemaz jau nerunājot, te viņa loma un nozīme ir zināma ik-kurām.

Turpretim par radio pielietošanu zem ūdens — par radio zemūdenēs, kurās ir katras valsts flotes svarīga daļa, līdz šim maz kas ir dzirdēts un tā tad varētu varbūt domāt, ka te radiotehnika vēl nav paspējusi iespiesties. Ir tiesa, radio pielietošana zemūdenēs ir saistīta ar loti lielām grūtībām, tādēļ arī panākumi nav tādi, kā augšā minētās nozarēs, bet tā kā no otras puses radio šeit ir varbūt vēl daudz nepieciešamāks, visu lielāko valstu flotes vadības cītīgi un neatlaidīgi meklē ceļus un līdzekļus kā zemūdenes apgādāt ar droši strādājošām radioiekārtām, lai arī dziļi zem ūdens tās varētu sazināties ar ārpasauli; lai viņas varētu arī tur „runāt un dzirdēt“. Pamēģināsim nu šeit īsumā noskaidrot, cik tālu šī virzienā radiotehnika ir gājusi un kādi rezultāti ir līdz šim sasniegti.

Radio iekārta zemūdenēs nav jau nemaz jauna lieta, ikkura moderna zemūdne ir apgādāta ar mazu raidstaciju, kura parasti atrodas viņas vidējā daļā. Tas ir lampu raidītājs ar apm. 1 kW energijas, kurš vajadzīgo strāvu dabon no laivas akumulātoriem. Raidītāja svārstību izstarošanai parasti ir divas antēnas ierīces, viena pastāvīga, starp laivas komandas tiltu un gābiem galīem un otra, lielāku atstatumu pārvarēšanai, kuru izvelk starp diviem vajadzības gadījumā ar mazu motoru palīdzību izcelāmiem apm. 15 m augstiem mastiem.

Bet šis raidītājs par nožēlošanu var darboties tikai tad, kad laiva peld virs ūdens — atrodoties zem ūdens svārstības, tiek ūdenī loti ātri absorbētas un kautcik apmierinoša sazināšanās pat uz nelielam atstatumiem nav iespējama. Tādēļ, ja laiva grib sarunāties ar krastu vai kādu flotes vienību, viņai jāpacelās uz jūras līmeņa un tad jau minētais raidītājs var pārvarēt līdz 500 klm lielus atstatumus, pie 15 m augstas antēnas pat pāri par 1000 klm.

Uztveršanai ir izstrādāti īpaši jūtīgi uztverēju tipi, kuri tāpat pieslēdzami pie vienas no minētām antēnām un dod iespēju uztvert ikkura staciju.

Bet kā jau teikts, tas ir tikai virs ūdens un taisni zem ūdens radio nozīme būtu vislielākā it sevišķi nelaimes gadījumos, jo tad zemūdene ir padota pilnīgi gadījuma varai, un kamēr to izdodas ar lielām pūlēm atrast, palīdzība parasti jau vairs, vismaz cilvēkiem, nav vajadzīga.

Pamudinātas no pēdējā laikā notikušām daudzām traģiskām zemūdeņu katastrofām, lielāko valstu, it sevišķi Anglijas, Francijas un Amerikas, flotes vadības par katu cenu grib zemūdenes radiosatiksmi padarit arī iespējamu zem ūdens, netiek žēloti nedz darbs nedz līdzekļi, bet par nožēlošanu jāsaka, ka vēl līdz šai dienai lieli panākumi nav gūti, visā visumā zemūdene zem ūdens paliek „mēma“.


Lielām krasta stacijām un arī lielo kaujas kuģu spociņiem raidītājiem, lietojot it sevišķi garus viļņus (īsi viļņi, kuri uz sauszemes spēj dot fenomenālus rezultātus, šeit galīgi neder, jo tie ūdenī loti ātri absorbējas), ir gan iespējams iespiesties ūdenī līdz zemūdenei un arī tikai tad, ja tā nav dziļāki par 10—20 metriem, turpretim pati zemūdene ar savu vājo raidītāju nevar viņam atbildēt, viņas viļņi tiek galīgi absorbēti.

Tomēr nav ne mazāko šaubu, ka ar laiku šīs grūtības tiks novērstas un zemūdene varēs ne tikai „dzirdēt“, bet arī „runāt“.

P. V.

## Gaisa pasta nosviešana un uzņemšana.

Katrā lielākā pilsētā, līdzās parastām pasta kastītēm var sastapt arī pastkastes ar uzrakstu „gaisa pasts“. Šis jaunais pasta pārvadāšanas veids sāk iegūt arvien vairāk nozīmes un var droši teikt, ka aviācijas konkurenci ar parastiem satiksmes līdzekļiem

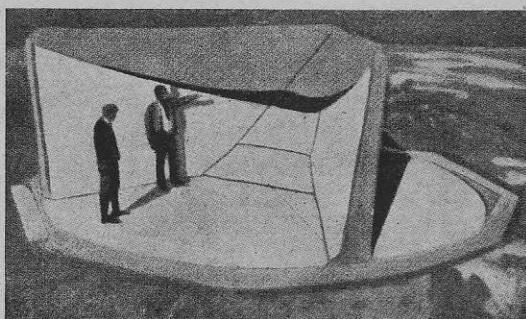


Zīm. 1.

šinī virzienā ir daudz lielākas izredzes kā pasažieru un preču pārvadāšanai. Kamēr starpība starp ceļošanas izmaksu aeroplānā un vilcienā vēl pagaidam, un droši vien arī vēl ilgi uz priekšu, ir ļoti liela, vienkāršas vēstules nosūtišanā šī starpība nav tik jūtama, it sevišķi ja vēl nēm vērā ātro saņemšanas iespējamību.

Tādēļ nebūtu nekāds brīnums ka jau pēc nedaudz gadiem vēstulu pārstūtišana gaisa celā klūtu par ik-dienišķu lietu.


Pagaidām to-mēr, ka ikkurom jaunievedumam, kas pretendē uz plašākas publikas piekrišanu gaisa pastam vēl jāpārvar zināmas grūtības, lai varētu sek-mīgi konkurēt ar līdzšinējiem satiksmes veidiem.

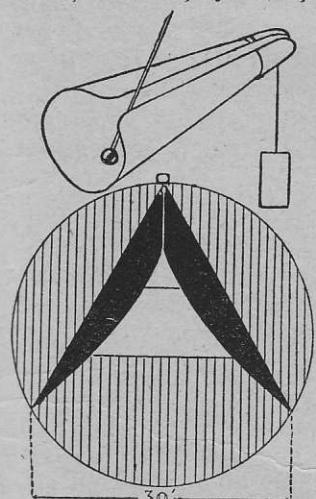

Zīm. 2.

Viena no lielākām gaisa pasta neērtībām, kādas nepazīst, vai arī pazīst, tikai padaļai, citi satiksmes veidi ir tā, ka ir grūti, vai pat neiespējami uzturēt tiešu pasta satiksmi ar mazākiem centriem. Pirmkārt, tad ir vajadzīgs katrā arī mazākā pilsētiņā


ierikot aerodromu, lai aeroplāns varētu nolaisties. Tas prasa lielus līdzekļus, kuri tik ātri nevar atmaksāties, jo tādi aerodromi, kamēr vēl pasažieru un preču transports nav ieguvis pilsonu tiesības, kalpotu vienīgi tikai pasta lidmašīnām. Otrkārt arī aeroplānu nolaišanās katrā mazākā pilsētiņā, varbūt vienas vai divu vēstulu dēļ, ir neekonomiska galvenā kārtā laika ziņā un arī rāda neērtības lidmašīnas vadītājam.

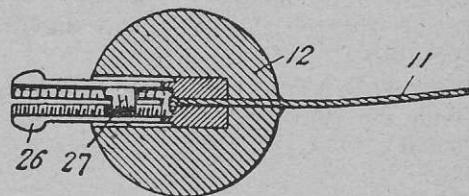

Zīm. 3.

Tādēļ jau ilgi aviācija meklē piemērotas metodes, kā pastu no lidmašīnas varētu lidmašīnai nolaižoties uzņemt un nodot. Tad lidmašīna varētu nolaisties tikai lielākās pilsētās, kur jau ir aerodromi, vai arī nolaisties tikai degvielu uzņemšanai un tādā kārtā būtu gūts liels ietaupījums laika un bez šaubām arī līdzekļu ziņā.

Pēdējais problems, pasta nodošana, varbūt nebūtu tik grūts, te varētu kamēr nav nekā labāka, apmierināties ar visprimitīvo metodi, vienkārši pasta maisu no lidmašīnas nosievētot. Aeroplāns pie tam var nolaisties labi zemu, tad maiss nekur tālu aizmaldīties nevar. Turpretim pasta uzņemšana jau liek vairāk padomāt un tikai pagā-

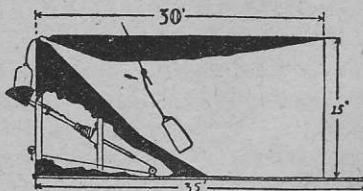

Zīm. 4.

jušā gada rudenī ir atrasta puslidz apmierinoša metode, kuru te arī īsumā mēģināsim aprakstīt.

Ierīce, kura reizē noder kā pasta uzņemšanai tā arī nodošanai, lidmašīnai nolaižoties, sastāv no grozamās platformas, apm. 10 m diametrā, kuru var pagriezt uz

visām horizonta pusēm. Uz platformas uzbrūvētas divas sienas, kurās vienā galā saiet kopā vienā škautnē. Šīm sienām pāri pārbūvēts jumts, kurā ir izgriezums līdz pat kopējai škautnei. Izgriezums no sākuma ir plašs, bet tuvojoties sienu škautnei tas klūst arvien šaurāks un pāriet beidzot šaurā rieviņā. (1. un 2. zīm.) Punktā kur saiet kopā jumts un abās sienās piestiprināts konus (zīm. 2.) ar rieuva augšējā malā, šī rieva izveido jumta rievas turpinājumu. Beidzot uz konusa vēl uzbāzts mazāks slēgts konuss, kurā arī iet rieva līdz pašam galam. Pasta uzņemšana ar šādas ierīces palīdzību notiek sekošā kārtā: vispirms platforma tiek pagriezta ar aso škautni lidmašīnas kursa virzienā. Lidmašīna laižoties zemu, pāri platformai, nolaiž virvi ar galā piestiprinātu bumbiņu, tik zemu lai bumbiņa ieietu būrī ko izveido abas sienas un jumts. Izgriezums jumtā novada virvi vajadzīgā virzienā un lidmašīnai tālāk laižoties, bumbiņa tiek ie-vilkta šķeltā konusā un no turienes arī mazā slēgtā konusā. Netiekot tam cauri, bumbiņa paņem šo konusu vienkārši sev līdzi, līdz ar pasta maisu, kurš ir pie šī konusa piestiprināts. Lai pasta maisa īnerce nepārrautu virvi, maiss taisni tanī momentā, kad virves bumbiņa norauj konusu, ar īpašas katapultes palīdzību tiek aizsviests lidma-

šīnas kustības virzienā. Kad maiss jau karājas pie lidmašīnas virves, to vienkārši ar elektriskās vindes palīdzību pa īpaši ierīkotām durvīnām ievelk aeroplānā.

Minētā metode ir ļoti laba arī tādēļ, ka tā dod tanī pašā laikā arī iespēju nodot gaisa pastu, daudz drošāki kā ar vienkāršu nomešanu. Jau minētā lodīte, kura piekārta aeroplāna virvei, ir vēl ierīkots virzulis, kurš pateicoties īpašai atsperei tiek turēts lodītē ar zināmu spēku. (3. zīm.). Pie virzula piestiprināts tāds pats slēgts konuss, kāds uzbāzts šķeltā platformas konusa galā. Pie šī konusa savukārt piekārts maiss ar nododamo pastu. Kad jumta izgriezums ievāda lidmašīnas virvi šķeltā konusā arī lodīte ar konusu iejet tanī (4. zīm.), bet tā kā konuss netiek cauri, tad tas līdz ar virzuli tiek atrauts no lodites un kopā ar pasta maisu paliek būrī. Atbrīvotā lodīte tagad kustas talāk un jau aprakstītā kārtā paņem līdzi uz būrā uzbāzto konusu līdz ar uzņemamo pasta maisu. Tādā kārtā abi uzdevumi tiek izdarīti vienlaicīgi, bez liekas nolaišanās un laika patēriņa.

Šādu ierīci var ierīkot ikkuriņā vietā, viņas ierīkošana neprasā ne daudz vietas ne līdzekļus un jādomā ka, pateicoties viņai, gaisa pasts klūs populārāks un pieejamāks plašākai publikai, nekā patreiz. P. I.

## Berlines Elektrotehniskās Biedrības 50-gadu jubileja.

Šī gada 24. janvārī Berlines Elektrotehniskā Biedrība nosvinēja savu 50-gadu jubileju. 50 gadi šādai biedrībai ir ļoti ilgs laiks, jo

visa mūsu elektrotehnika, var teikt, ir gandrīz tikpat veca. Biedrību dibinot bija pazīstami tikai paši primitīvākie šīs nozares pamati, stipro strāvu izmantošana un ražošana vēl atradās bērnu autīnos, jo tikai dažus gadus atpakaļ W. Siemens bija konstruējis pirmo dinamomašīnu. Ari vājo strāvu nozarē, atskaitot dažus praktiski



Verners v. Sīmens.

pielietošanai nederīgus mēģinājumus, neka nebija. Tā tad var pilnīgi teikt, ka biedrība savā pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi visu mūsu tagadējās elektrotehnikas attīstību, un to arī ļoti stiprā mērā, protams, veicinājusi. Ne par velti šīs biedrības dibinātāji bija Werner v. Siemens un Heinrichs v. Stephan, kuru vārdi pazīstami visā pasaule. Ar šiem vārdiem vien pietiek jau, lai rakstūrotu visu biedrības darbību—stipro un vājo strāvu tech-



Heinrichs v. Stephan.

nikā, Stephans, būdams toreiz valsts pasta direktors, pirmais nojauta kāda milzīga nozīme ir elektriskai strāvai satiksmes techniķā un viņš ziedoja visus savus spēkus, lai ar jaundibinātās biedrības palīdzību rastos iespēja izdarīt plašus un vispusīgus pētījumus šīnī nozarē.

Biedrība drīz vien sāka izdot savu organu „Elektrotechnische Zeitschrift“, kurš tagad ir kļuvis par vienu no vadošiem elektrotehnikas žurnāliem. Bez tam biedrība ir visādi pabalstījusi elektrotehnikas attīstību visās nozarēs, nēmusi dzīvu dalību vācu fizikālī-techniskā institūta dibināšanā un izveidošanā, uzturējusi ciešus sakarus ar visām ārzemju eletkrotehniskām biedrībām

un viņas biedru skaits nepārredzami pieaudzis.

Seviški vēl jāuzsver, ka tagadējais biedrības priekšnieks Prof. Dr. Wagners, ir arī Heinricha Hertzā institūta direktors, tā tad stāv tuvu radio-pasaulei.

Jubilejas gadījumā par goda biedriem tika uzņemti daudzi pazīstami zinātnieki, no kuriem minēsim tikai vācu valsts fizikālī-techniskā institūta prezidentu Warburgu un pazīstamo elektrotehnikā prof. Pupiņu.

Jubilēju noslēdza grāfs Arko ar referātu par īso viļņu izplatīšanās fenomeniem un viņu nozīmi satiksmes technikā.

W. F.

# ĀRZEMJU ŽURNĀLI

## Divdetektoru aparāts.

(Radio Nr. 14, 1930.)

Vietējās stacijas uztveršana skaļruni ar vienkāršu kristaldetektora aparātu mūsu dienās jau gan nav vairs nekāds brīnumis, bet bieži vien tomēr zem „uztvēršanas skaļruni“ saprot to, ka jāpieliek galva pie skaļruna, lai kaut ko dzirdētu. Tomēr, ja ir rīcībā laba un stacijai pieskaņota, āra antēna uztvēršanas skaļumu var dabūt pietiekoši lielu, ja tikai rūpīgi būvē pašu aparātu. Un tādā gadījumā var gandrīz droši teikt, ka bez vietējās stacijas būs arī dzirdamas stiprākās ārzemju stacijas.

Zīm. 1.

Parasti šādiem aparātiem lieto vienu de-


tektoru un tā sauc. dupleks-uztvērēji ar diviem detektoriem nav seviški izplatīti. Tādēl mūsu amatieriem droši vien būs interesanti iepazīties ar vienu šādu divdetektoru uztvērēju, kurš sprīežot pēc polu radiožurnāla „Radjo“ apraksta, dod ļoti labus rezultātus, kā vietējās stacijas, tā arī ārzemju staciju uztveršanas ziņā.

Aparāta teorētiskā schēma redzama 1. zim. Kā redzams, tas ir sekundārs uztvērējs ar aperiodisku antēnu, tādēl lai pie vietējās stacijas uztveršanas dabūtu lielus skaļumus, antēnai jābūt zināmā mērā pieskaņotai šīs stacijas viļņa garumam un attiecīgais antēnas garums jāatrod vai nu apreķinu vai mēģinājumu celā.

Arī zemes vadām pie šāda detektora aparāta, kurām jādod no sevis ārā viss iespējamais, ir ļoti liela nozīme. Viņam jāņem pēc iespējas resnāks vads, ja iespējams, tam galā jāpielodē liela cinka plate


un jāierok vismaz metru dziļi zemē. Ja tas nav iespējams, zemes pievads rūpīgi jāpielodē pie ūdens vadu caurules.

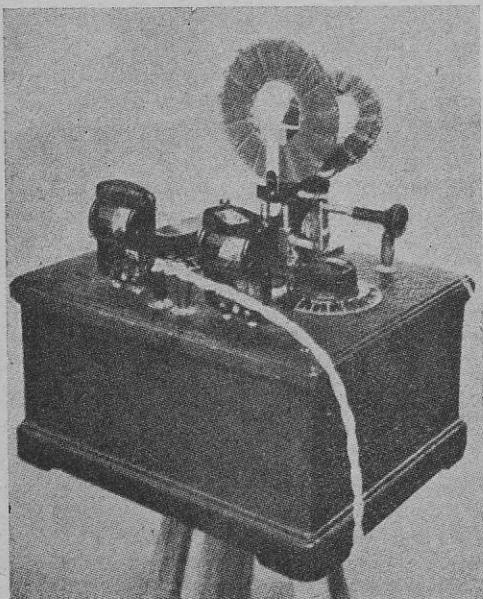Tāpat liela vērība jāgriež arī uz to, lai spolēs  $L_1$  un  $L_2$  nebūtu lieki zudumi. Tās



Zimmer

var pagatavot paši pēc tā sauc. „Low-loss“ spolu tipa, ar pēc iespējas resnāku drāti (0,5—1,5 mm) vai arī pirkst gatavaš. Vipu

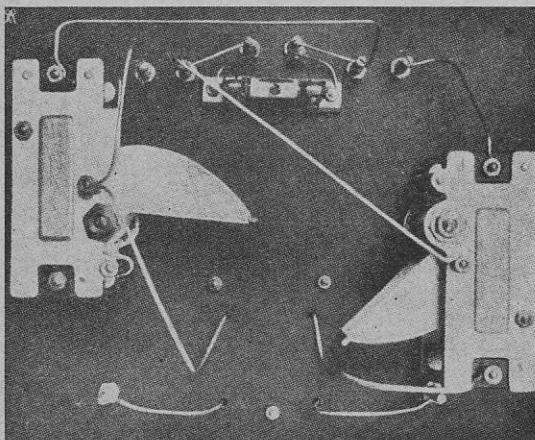

Zim. 3.

lielums atkarībā no lietotās antēnas svārstīsies no 50—75 tinumiem, pie kam spolēja ieteicams nemt nedaudz mazāk tinumu.

Arī kondensātoriem jābūt labas kvalitā-

tes, viņu lielums — 500 cm. Kondensātora  $C_3$  lielums apm. 1000 cm.

Tagad atliek vēl pāri detektori, jo no viņu izvēles galvenā kārtā atkarājas aparatā laba funkcionēšana. Ieteiktas tiek kombinācijas galena — zelts, cinkits — misiņš, un arī mākslīgais pirits (ieberot mēģenītē ar izkausētu sēru ķīmiski tīru varu) ar kautkādu metālu.


Lai varētu skaļruni slēgt, tieši detektoru kontūrā, bez transformātora, skaļrunim jābūt ar samērā mazu pretestību apm. 1000—1500 omu. Zim. 2. redzams šāda aparāta ārējais izskats, bet 3. zīm. rāda aparāta plates apakšpusi ar savienojumu vadīiem abiem maiņkondensātoriem un blokkondensātoru  $C_3$ .

Šāds aparāts pēc augšminētā žurnāla ziņām dod vietējo staciju pilnīgi pietiekošā istabas skaļumā un bez tam arī lielāku skaitu ārzemju staciju, protams, ne jau tādā stiprumā. Tad parasti jāņem palīgā zemfrekvences pastiprinājums, lai varētu lietot skaļruni.

## Aizsargi mainstrāvas aparātos.

(Funk, Nr. 12, 1930)

Šīkla strāvas aparātiem arvien vairāk izplatoties, arvien biežāki nāk priekšā arī dažādi traucējumi pie tiem, kuri bieži vien nodara lielu postu.

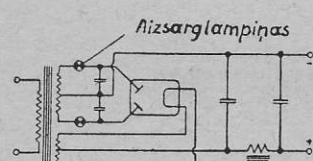

Zim. 3.

Loti reti šādos  
aparātos, pat  
pirktos, var sa-  
stapt aizsargus un  
tas dažos gadiju-  
mos var novest  
pie loti klūmigām  
sekām. Iedomā-  
simies tikai, ka

kaut kādā kārtā radies „īsais savienojums“ starp anodsprai gum a plus- un minus polu. Tas var notikt nejauši saska roties uztvērējā attiecīgiem vadiem, bet vēl biežāki tam par iemeslu var būt sliktas kvalitātes bloki, kuri pēc zināma laika vairs neiztur transformātora doto spraugumu, tāpat arī pašā taisnotāja lampiņā var rasties „īsais savienojums“, saska roties kvēldiegam ar anodu vai arī pie cēlgāzes lampiņām — rodeties starp katodi un anodi lokam.

Visos šos gadījumos anodaparāta kontūrā plūdīs jeyērojami stipra strāva, un pa-

teicoties tam, pirmkārt var bojāties taisnotāja lampiņa un otrkārt, kas finansiēlā ziņā ir vēl nepatikamāki, var pārdegt dārgie droselī un transformātori.

Lai no šādām nelaimēm izbēgtu, var rīkoties ļoti vienkārši: pietiek tikai kontūrā ie- slēgt kādu aizsargu, kurš pie noteikta strāvas stipruma lielāka par normālo un mazāka par strāvas stiprumu, kurš var jau kaitēt aparāta sastāvdaļām, pārdeg un tādā kārtā pārtrauc strāvu. Kā šādi aizsargi ļoti labi noder 2-voltu kabatas lampiņas, pie kam lampiņas strāvas stiprums jāizvēlas tāds, lai tas būtu apm. divreiz lielaks par normālo anodaparāta doto strāvas stiprumu, piem. pie taisnotāja lampiņas, kurā dod 100 mA taisnotās strāvas, kā aizsargus var lietot 2 V un 0,2 Amp lampiņas.

Kas attiecas uz vietu, kur aizsargus ie- slēgt, tad visdrošāki ir tos ieslēgt starp transformātora sekundārā tinuma galiem un taisnotāja lampiņas anodiem, pirms izlīdzinātāju kondensātoriem, ja tādi ir (1. zīm.). Tad katrs traucējums aparātā, kurš izsauc lielāku strāvu, šos aizsargus momentāli, vai pēc ūsa laicīga pārdedzinās un līdz ar to atvienos transformātoru no taisnotāja lampiņas.

Lai izsargātu uztvērēja lampiņas no vari- būtejās pārdegšanas tāpat kā pie bateriju uztvērējiem, var ievietot starp anodsprai- guma minus polu un kvēles minus polu tā sauc. anodaizsargus. Šie aizsargi tā tad nodrošina tīkai uztvērēja lampiņas, bet ne pašu anodaparātu (kā to bieži domā) un tādēļ pēdējā sastāvdaļu aizsargāšanai aiz- sargi jāievieno augšā norādītās vietās.

### Spoļu tīšana sekcijās.

(Radio für Alle № 2, 1930)


Uztvērējam vajadzīgās spoles laikam gan tagad ir vienīgā sastāvdaļa, kuŗu radioamatieri vēl bieži gatavo paši.

Kamēr citas sastāvdaļas parastam amatierim nav pa spēkam pagatavot, spoļu tīšana nav grūts darbs un pagatavojot to pa- šam, var daudz labāki piemēroties aparāta apstākļiem, nerunājot jau nemaz par to, ka arī finansiēlā ziņā rodas zināmi ietaupījumi. Bet to varētu tikai teikt par parastām dažāda veida indukcijas spolēm, kuŗas tiek lietotas antēnas vai tīkliņa kontūrā vai arī saites vajadzībām. Tīklidz rūna iet par augst- vai starpfrekvences transformāto- riem un droselu spolēm, lieta jau ir citāda,

to pagatavošana jau nav vairs tik viegla un bieži vien, gribot negribot, šis sastāvdaļas jāpērk. Galvenā grūtība, kas rodas pie viņu pašpagatavošanas, ir tā, ka ļoti grūti atsvabināties no liekas spoļu paškapacitātes, kuŗa pie spolēm ar lielāku tinumu skaitu var pilnīgi paralīzēt spoles darbību, jo vi- sas augstfrekventās svārstības ies daudz vieglāki par šīs kapacitātes radīto blakus celu, un nevis cauri pašai spolei.

Tomēr ar īpašiem tinumu veidiem, var no šīs kārtīgās kapacitātes gandrīz pilnīgi atsvabināties, un lietojot šādus tīšanas pa- nēmienus, arī ikkuram amatierim vairs nebūs grūti pagatavot pašam augšā minētās daļas.

Kā viens no visparocīgākiem tīšanas veidiem ir minams, tā sauc. sekciju tinums. Visa spole te tiek sadalīta atsevišķās sekcijās, kuŗai katrai būs sava zināma paškapacitāte. Saslēdot visas sekcijas sērijā, tiks saslēgtas sērijā arī atsevišķās paškapacitātes, bet tā ka ir zināms, ka vairāku

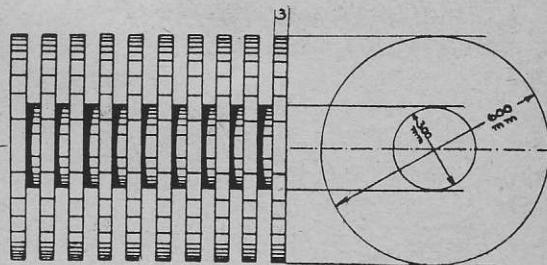

Zīm. 1.

sērijā saslēgtu kapacitātu  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3 \dots$  ko- pējā kapacitāte  $C$  ir:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$


Gadjumā, ja visas atsevišķās daļu kapacitātes ir vienādas ( $c$ ) un ja spole sadaļita n sekcijās, tad visas spoles kopējā kapacitāte būs:

$$C = \frac{c}{n}$$

tā tad  $n$  reiz mazāka par katras atsevišķās sekcijas paškapacitāti. Nemot sekciju skaitu pietiekoši lielu, var tā tad gandrīz pilnīgi atsvabināties no kaitīgās paškapacitātes.

Praktiski šādu sekciju spoļu pagatavo- šanai lieto īpašu skelētu, kāds piem. redzams 1. zīm. Te tā tad no ebonīta ir iz-

zāgēti divējādu lielumu ripīnas, kurās pārmaiņus saliktas kopā. Katras ripīnas centrā ir caurumiņš, kuriem izlaiž cauri misiņa stienīti ar uzgriežņiem galos, lai tādā kārtā visas ripīnas varētu cieši savilk kopā. Ja spoles grib lietot īsvīļu uztvērējos, kur metala serde nav vēlama, misiņa stienīša

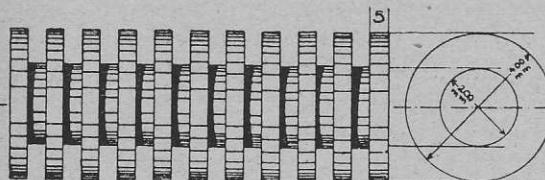


Zīm. 2.

vietā var nemt ebonīta stienīti vai arī ripīnas salīmēt koncentriski kopā ar acetona šķīdinājumu.

Lielākās grūtības nekā rīpiņu izzāgēšana, varbūt radijs viņu nolidzināšana, ja uz to tiek likts svars. Te var izlīdzēties sekošā kārtā: ikvienu rīpiņu pēc kārtas ar divu uzgriežņu palīdzību centriski cieši uzskrūvē uz apm. 3 mm resnas skrūves, kurās galva iepriekš nozāgēta, un šo skrūvi iestiprina rokas urbjmašīnā. Urbjmašīnu skrūvspiles horizontāli iestiprinot, var panākt kaut ko drejbeņķim līdzīgu un pastāvīgi urbjmašīnu griežot, var ar vīli nolidzināt rīpiņu malas.

1. zīm. kā piemērs dots skelets starpfrekvences transformātoram, ar attiecīgiem mēriem. Trīs vidējās rievās nāk ietīti sekundārās puses tinumi ar apm. 1100 tinumu, puse ar 550 tinumiem tīkpat resnas drāts.

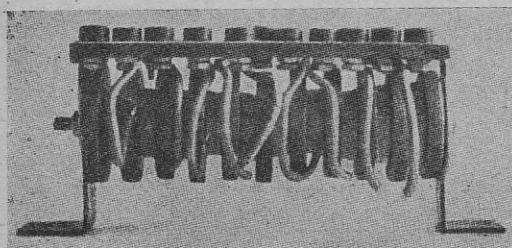

Zīm. 3.

Tādā pat kārtā var pagatavot arī ikkura vajadzīgā lieluma augstfrekvences droseles un nemot drusciņu resnāku drāti, arī tīkla anodaparātu filtru droseles.

Bet arī ar to šī tinumu veida pielietošanas iespējas nav izsmeltas. Viņu var joti labi izlietot arī pretestību tišanai. Lai da-


būtu augstomu bez pašindukcijas, pietiek tikai spolu sekcijas pēc kārtas tīt pretējos virzienos, jo tad atsevišķo sekciju pašindukcijas savstarpēji iznīcināsies. 2. zīm. rāda šadas 10.000 omu lielas pretestības skelētu, bet 3. zīm. gatavo pretestību. Sekcijas te tītas ar 0,15 mm konstantana drāti, kurās būs vajadzīgs apm. 370 m. (Aprēķināt pēc oma līkuma, zinot, ka mīnētā resnuma konstantana drāts pretestība uz metri ir 27,1 oms.) Atsevišķo sekciju galus pievada virs spoles apstiprinātas listites ligzdiņām un tādā kārtā var dabūt arī mazākas pretestības. Šādu pretestību joti labi var izlietot tīklstrāvas uztvērējos kā spraiguma dalītāju.

### Lēts divlampaņu tīklstrāvas uztvērējs.

(Funk Nr. 16, 1930)

Tīklstrāvas aparātu izplatīšanos stiprā mērā kavē tas apstāklis, ka viņi pagaidām mazāk turīgiem radioamatieriem un abonentiem izmaksā vēl par dārgu.

Tomēr kā šeit pievestais apraksts rāda, var arī vienkāršu, bet tomēr labu un taga-

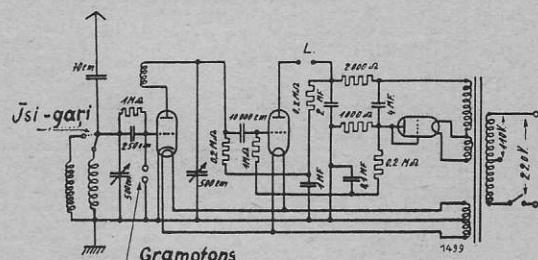


Zīm. 1.

dējām prasībām piemērotu aparātu pagatavot samērā lēti, par cenu, kura dažam labam jau būs pieietama, proti, par apm. 60 latiem, neieskaitot lampas, no kuriem jauna varbūt dažam labam būs jāpērk tīkai viena (audiona maiņstrāvas lampiņa ar netiešu kvēli), jo pārējām gluži labi noder arī parastās līdzstrāvas lampiņas.

Kā no 1. zīm. shēmas redzams, aparāts sastāv no primāra audiona (antēnas kontūrā ir ieslēgtas divas spoles, lai varētu arī pārslēgties uz garīem vilniem), ar kapacitīvi induktīvu atgriezenisku kasti, pie kam paredzēts arī pieslēgums gramofona elektriskam adaptīrim, tā tad aparāts ir tīri moderns. Audionam seko viena zemfrekvences pastiprinātāja pakāpe, kura ekonomijas dēļ saistīta ar pretestības pārnesumu. Abām lampiņām vajadzīgo kvēlstrāvu un

anodsprāgumu dod sekojošā tīkla daļa, kuras izmaksā arī reducēta gandrīz līdz minimumam. Visdārgākā aparāta daļa ir tīkla transformātors (varētu aparātu vēl stipri paleītināt, atmetot tīkla transformātoru, ja rīcībā ir 220 V tīkls. Šādas tīkla anodes iekārta aprakstīta nākošā šinī pašā numurā un ieteicam to piekombinēt šeit aprakstītam uztvērējam, lai iznāktu tiešām ultra lēts tīkla aparāts. Red), kuram sekundāri jādod apm. 160 V pie 20 mA,  $1 \times 4$  V pie 1 Amp taisnotāja lampiņas kvēlei un  $2 \times 2$  V pie 1,4 Amp uztvērēja lampiņu kvēlei. (Var ņemt arī transformātoru bez vidus atzarojuma kvēlei, tikai tad paralēli kvēles tinumam jāpieslēdz apm. 40 omu potencio-

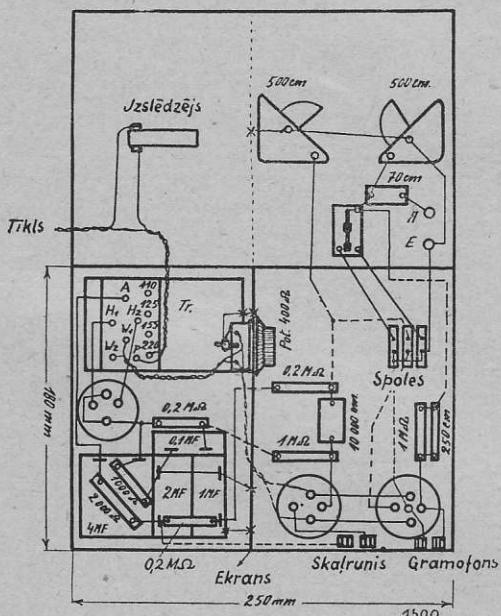

Zim. 2.

metrs un tā vidus kontakts jāpievieno zemes vadam. Pērkot jaunu transformātoru, tomēr nemt tādu ar vidus atzarojumu, jo potenciometrs, ja tāds tieši nav pie rokas, nebūs lētāks kā nelielā piemaksa par transformātoru.)

Strāvas taisnošana notiek tikai vienā virzienā, tādēļ ka taisnotāja lampiņu var lietot ikuļu parastu lampiņu ar pietiekošu emisiju (apm. 10 mA), bet tagad tirgū jau ir ļoti labas un lētas taisnotāju lampiņas, tā kā atkal jāsaka, ka gadījumā, ja vecās lampiņas šim nolūkam nav, labāk pirkt taisnotāja lampiņu.

Taisnotās strāvas filtrēšanai nav nemti

dārgie droši, bet augstomu pretestības (Polywatt), kurās pie šeit vajadzīgās nelielās enerģijas dod pilnīgi apmierinošus rezultātus. Pretestības ieslēgtas abos vadībos un pateicoties tam, pastiprinātāja lampai rodās arī pie reizes vajadzīgais negatīvais priekšspraigums.

Visi daļu lielumi doti 1. zīm. schēmā. Spolu tinumu skaits ir sekošs: antēnas spolei īsiem vilņiem 75 tin., gariem vilņiem 200 tin., saites spolei 50 tinumi. Visas trīs spoles ir šūniņspoles un viņu pamati nekustīgi iebūvēti viens otram līdzās, lai būtu pietiekoši cieša saite. Saites spoles pamats ir vidū un ar divpolīga pārslēdzēja palidzību var ieslēgt vai nu vienu vai otru antēnas spoli.


Daļu praktiskais sakārtojums redzams 2. zīm. Te transformātors nemts bez vidus atzarojuma, tā tad vajadzīgs potenciometrs. Kondensātori atkal ekonomijas dēļ nemti ar cietu dielektriķi. Tīkla daļa no uztvērēja atdalīta ar metāla skārda sienu, kura pievienota zemei. Arī bloku un transformatora ārējās čaulas un maiņkondensātoru asis pievienojamas zemei.

Pie rūpīgas uzņēmēja apārāts dod skalruni bez blakus trokšņiem ne tikai vietējo staciju, bet arī lielu skaitu ārzemju staciju un tas ieteicams ikvienam amatierim kā pirmsākums tikla apārātu būvē.

Tikla anods ar zvana transformātoru.

(Funk, Nr. 16, 1930.)

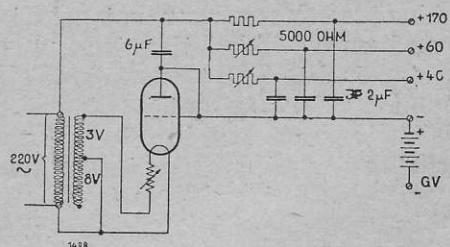Tā kā tīkla anoda aparātā visvairāk izdevumus prasa tīkla transformātors, gluži dabīgi rodās doma, vai nevar kaut kā bez vina iztikt. Vietās kur ir rīcībā 220 V tīkls,



arī tiešām var izlīdzēties bez šī transformatora un vienu šādu schēmu mēs jau aprakstījām pagājušā numurā, šinī pašā nodalā. Tur anodsprāgumam tika izlietoti visi tīkla 220 volti, bet taisnotāja lampas kyēlei tīkla sprāgums tika „nodzīts“ uz le-

ju, ieslēdzot papildus kvēllampu. Viegli saprotams, ka tādā kārtā daudz energijas iet nelietderīgi zudumā kvēlinot šo papildlampu. Tādēļ šeit aprakstītā aparātā tai-snotāja lampas kvēlei paredzēts parasts zvana transformātors, kurš bieži vien jau atradīsies mājā un ja ne, tad to jau par nedaudz latiem var nopirkst. Šim transformātoram pie apm. 1 Amp strāvas jādod sekundāri apm. 4 Volti.

Anodaparāta schēma redzama 1. zīm. Transformātora primārais tinums tieši ie-slēgts anokontūrā, sekundārā tinuma attiecīgais atzarojums dod lampas kvēlstrāvu, kurš vēl var sīkāki noregulēt ar kvēlreostātu. Filtra kontūrā nav ķemti droseli, bet gan augstomu pretestības un tomēr pat plesēslampu superheterodīnes šāds anodaparāts pēc autora apgalvojuma nedodot ne mazākā blakus trokšņa. Protams, tikai anodaparāts jānovieto patālāki no uztvērēja vai arī jāiebūvē skārda kastē.

Paredzēti pavisam trīs dažādi anodsprāgumi. Lielāko sprāgumu (ap 170 Volti) var novemt no konstantas pretestības (2000 omi), turpretim abiem mazākiem sprāgumiem ieteicams ķemt maināmas pretestības (0—5000 omi), lai sprāgumu varētu tieši pieregulēt katram lampiņu tipam. Kā jau parasts, ikkuš sprāgums vēl noblokēts ar savu blokkondensātoru, kurš lieumi redzami no klātpieliktās schēmas.

Negatīviem tikliņa priekšsprāgumiem paredzēta īpaša maza sausa baterija, jo šādā celā aparāta uzbūve vienkāršojas un arī palētīnas.

Kā taisnotāja lampiņu var ķemt ikkušu parastu lampiņu ar pietiekoši lielu emisiju (vismaz 10 mA vairāklampiņu aparātam, vislabāk tā sauc. skalrunu vai gala lampiņas), pie kam tad tikliņš jāsavieno ar anodu. Labāk tomēr būs lietot speciālu taisnotāja lampiņu (vienfāzes taisnotāju), kurš tagad var dabūt jau apm. par Ls 10,—, tā tad jau daudz lētāk par skalrunu vai gala lampiņu.

Aparāta būves izmaka, neieskaitot lampiņu, būs apm. 30—35 latu, kas salīdzinot ar pirkta anodaparāta cenu nav dārgi.

### Ultra vienkāršs ampermetrs.

(Radio-amator Polski Nr 4, 1930.)

Šeit aprakstītā ierīce strāvas stipruma mērišanai, kurā darbojas uz pavisam citiem pamatiem kā visi parastie ampermetri, bet kurš toties ikkuš var viegli un var

teikt, gandrīz par velti pagatavot. Ierīces princips redzams klātpieliktā zīmējumā. Viss aparāts tā tad sastāv no parastās termometra caurulītes, kurās bumbiņai aptīti daži drāts tinumi, pa kuļiem plūst mēramā strāva.

Viegli saprotams, ka strāvas plūsma tinumos radīs strāvas intensitātes kvadrātam proporcionālu Džauļa siltumu, daļa no siltuma nokļūs arī līdz dzīvsudrabam, sasildīs to un pateicoties tam, dzīvsudrabs izplēties un viņa līmenis termometra kapilārā pacelsies. Šīs pacelšanās lielums tā tad var noderēt par strāvas stipruma mēru. Pirms lietošanas tikai aparāts jāgradue, tas ir, laižot cauri tinumiem zināma stipruma strāvas, jāatzīmē uz kapilāram līdzās iestiprinātas skalas attiecīgie lielumi. Skalai tikai jābūt pārbīdamai, jo saprotams, ka šāds ampermetrs reizē būs arī termometrs, viņa nulles punkts mainīsies līdz ar istabas temperatūru un tādēļ ikreiz pirms lietošanas amperu skalas nulles iedaļa jānostāda dzīvsudraba līmeņa augstumā.

Arī maiņstrāvas mērišanai šāda ierīce noder, tikai te vēl nāk klāt tas, ka dzīvsudrabs nesasils tikai no Džauļa siltuma, bet arī no dzīvsudrabā inducētām „Fuko strāvām“, un šī sasilšana būs pēc viena un tā paša strāvas stipruma jo lielāka, jo lielāks ir maiņstrāvas periodu skaits. Tādēļ dažādu frekvenču maiņstrāvām būs vajadzīgas dažādas skalas.


Ampermetra jūtība atkarājas no skaita, un ikreiz vajadzīgo tinumu skaitu jāatrod mēģinājumu celā.

(Ka šāds ampermetrs varētu atvietot parastā tipa instrumentus, par to vairāk kā jāšaubas. Tomēr viņa vienkāršības un liešķī uzskatamības dēļ ieteicam to mūsu lasītājiem izmēģināt. Red.)
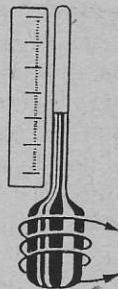
### Trīslampiņu aparāts lieliem skanās stiprumiem.

(Radio Nr. 14 1930.)

Pēdējā laikā arvien vairāk pieaug to radioklausītāju skaits, kurā galvenais mērķis nav uztvert pēc iespējas vairāk radiofona stacijas no visām pasaules malām, bet kurš apmierinās arī ar nelielu skaitu staciju, bet toties prasa, lai šīs stacijas būtu dzirdamas




labi skaļrunī, lai ar reprodukciju varētu piepildīt jau palielākas istabas, zāles un beižot lai aparāts būtu piemērots arī gramofona plašu reprodukcijai — protams, arī pieklājīgā skaļumā.

Tāda pat tipa aparāts ir arī ideāli piemērots skolām, klubiem, mazākām kafejnīcām un t. t.


Visas šīs prasības apmierina šeit aprakstītais aparāts, kura schēma redzama 1. zīm.

Uztvērējs sastāv no sekundāra audiona ar kapacitātīvi — induktīvu atgriezenisku saiti, tam seko divas zemfrekvences pastiprinātāju pakāpes ar transformātoru pārnesumu. Gramofona adaptris (pick-up) tiek pieslēgts paralēli pirmā zemfrekvences transformātora primāram tinumam un skaņas

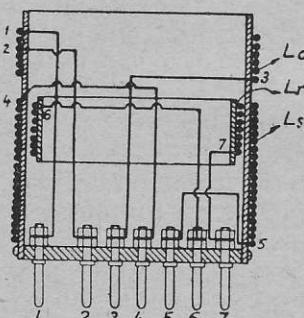

Zīm. 2.

stipruma regulēšanai šī transformātora sekundāram tinumam paralēli pieslēgts potenciometrs  $R_2$ , kurā vidējais kontakts pievienots pastiprinātāja lampiņas tīkliņam. Tādā kārtā var ieregulēt skaņas stiprumu ikkuriā vēlamā lielumā. Lai dabūtu lielu gala pastiprinājumu otrā pakāpē, ir ņemta pentode tā ka aparāta dotā enerģija pilnīgi pietiek arī liejiem skaļruņiem.

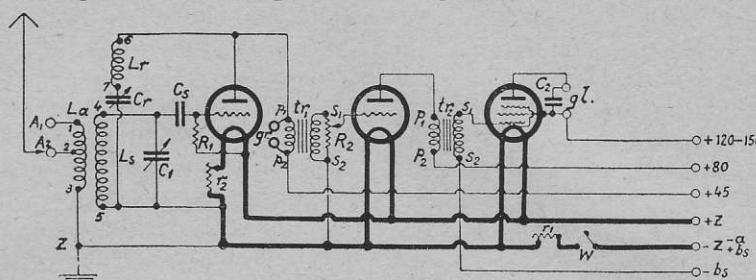


Zīm. 1.

Spoles  $L_a$ ,  $L_r$  un  $L_s$  pagatavo pēc zīm. 2. parauga — divus komplektus — vienu diapazonam no 200—600 m, otru — 600—2000 m.

Kā no zīmējuma redzams, spoles  $L_a$  un  $L_s$  uztītas uz kopējā cilindra — 70 mm diametrā. Vilņu garumiem no 200—600 m spolei  $L_s$  uztīt 60 tinumu,  $L_a$

— 20 tin. (ar atzarojumu vidū) no 0,25 mm resnas varā drāts ar zīda izolāciju. Atsta-

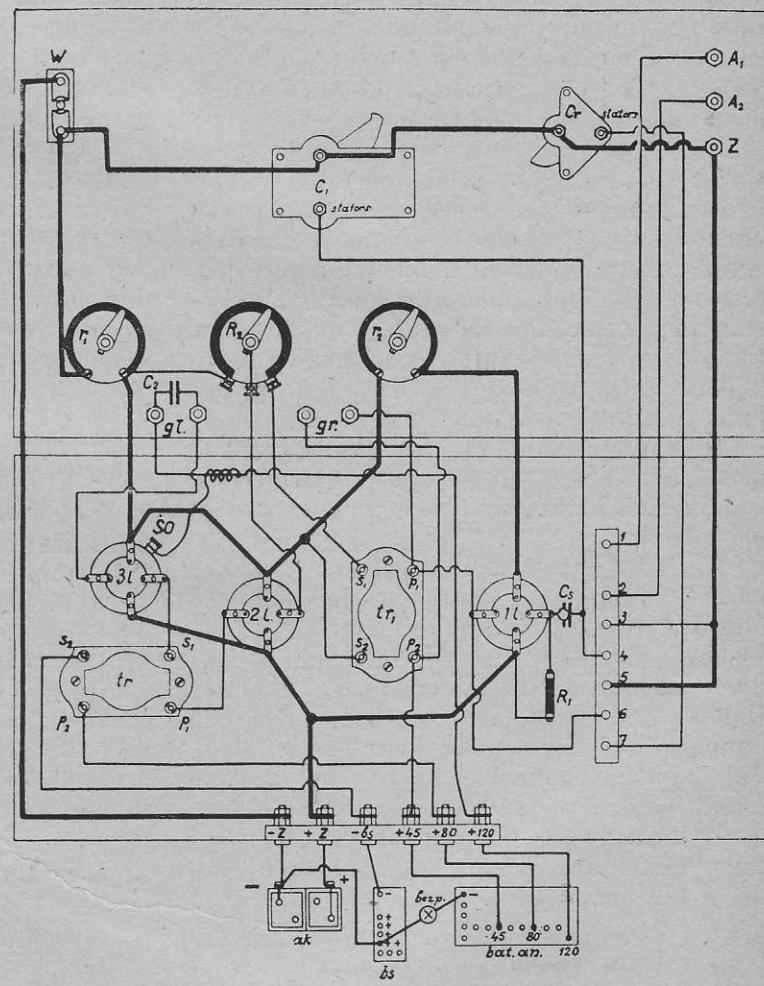

Zīm. 3.

tums starp abām spolēm — 5 mm.

Spoli  $L_r$  uztīt uz 60 m resna cilindra, kurū novieto pirmā cilindra iekšpusē. Iso

viļņu diapazonam, spolei Lr ir 25 tin., pie kam visām trim spolēm tinumu virziens ir vienāds.

Ārējā cilindra apakšā piestiprina ebonīta plāksnīti, kurā ielaiž septiņas banantapiņas, spoļu galu pievienošanai. Pie tapiņas 1. pievieno spoles La sākumu, pie 2. viņas vidu un pie 3. — galu. Spoles Ls sākumu pievieno pie 4., — galu pie 5. un beidzot Lr sākumu pie 6. un galu pie 7. Atstatumus starp tapiņām var nemt vienādus, izņemot tikai starp 1. un 2. (lai nevarētu spoļu komplektu ievietot otrādi).

Viļņu diapazonam no 600—2000 m spoļu komplekts tāds pats, tikai tinumu skaiti cītādi: La — 80 tin. ar atzarojumu vidū, Ls — 200 tin. un Lr — 100 tin. Visi tinumi vienā virzienā, no 0,2 mm resnas drāts un atstatums starp La un Ls — 5 mm.

Visas daļas uzmontētas uz  $300 \times 170 \times 4$  mm lielas trolīta priekšplates un  $290 \times 200 \times 5$  mm lielas koka pamatplates. Daļu sakārtojums un savienojumu veids skaidri redzams no 3. zīm. Spoļu komplektu ievietošanai uz koka pamatdēļa, virs diviem izolātoriem uzskrūvēta ebonīta listīte ar septiņām ligzdiņām, kuŗu savstarpējie atstatumi taisni tādi, lai viņas varētu iejet spoļu cilindra banantapiņas. Pārejot no

vienna viļņu diapazona uz otru tā tad spoļu komplekti ļoti viegli izmaināmi.

Vajadzīgo daļu saraksts un lielumi ir sekoši:

C<sub>1</sub> — maiņkondensātors 500 cm ar sīknoskaņojumu vai arī ar mikromētrisko skalu.

Cr — saites kondensātors 250 cm ar cietu dielektriķi.

Cs — blokkondensātors, 250 cm.

C<sub>2</sub> — ” 1000 cm.

tr<sub>1</sub> — zemfrekvences transformātors 1 : 4.

tr<sub>2</sub> — ” transformātors 1 : 3.

R<sub>1</sub> — pretestība, 1,5 megomi.

R<sub>2</sub> — potenciometrs 0—10.000 omu.

r<sub>1</sub> — kvēlreostāts 10—12 omu.

r<sub>2</sub> — ” 20 omu.

rW — izslēdzējs.

Lampas ieteicams nemt sekošas: 1. Philips A 415, Telefunken RE 084. 2. Philips A 409. Telefunken RE 074 vai citu firmu attiecīgus tipus. 3. Philips B 443.

Aparāts domāts darbam ar akumulātoru un anodbateriju un tā tad sevišķi ieteicams laukiem, bet tikpat labi var viņam arī pievienot tikla anodi, un lietojot maiņstrāvas lampas, izlieto tīkla strāvu arī kvēlei. Pāstiprinātāja lampīnai vajadzīgo negatīvo priekšspraigumu dod īpaša sausa baterija ar 8—10 voltu spraigumu.

## CHRONIKA

### Televīzija līdz ar skanu.

Sākot no aprīļa mēneša pirmo reizi televīzijas vēsturē ainu pārraidīšana tiek pavadīta ar attiecīgām skaņām. Šos mēģinājumus izved Londonā ar abu turienes raidītāju palīdzību.

Raidītājs uz 261 m viļņa raida pašu televīzijas bildi, bet otrs raidītājs uz 356 m viļņa, tanī pašā laikā, dod attiecīgo skaņas pavadijumu.

Mēģinājumi notiek arī joprom katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, no 12,00—12,30 pēc Vidus Eiropas laika, un otrdienas un piektdienas arī pa pusstundai, sākot no pusnakti.

Mēģinājumus izved Bairda televīzijas sabiedrība, bet domājams ka tos drīzumā pārņems Angļu radiofons.

### Daži skaitli par transokeana telefona satiksmi.

Līdz šim pāri okeanam, starp Ameriku un Eiropu, ir vestas pavisam 25.000 sarunas. Caurmērā pēdējā laikā ikdienas notiek 45 sešas minūtes ilgas sarunas. No Amerikas puses 95% no visām sarunām krit uz Savienotām Valstīm, 4% uz Kanādu un 1% uz Kubu un Meksiku. Pretējā virzienā visvairāk sarunas devusi Anglija (53%), tad Francija (34%) un Vācija (7,5%). Uz visām pārējām Eiropas valstīm tā tad paliek tikai 5,5%.

### Orīginēli starpbrižu signāli Krievijā.

Padomju Krievijas radiofona stacijās visdrīzākā laikā paredzēts ievest jaunu oriģinēlu starpbrižu signālu, pēc kura ikuļš tūlit varēs pazīt, ka viņam darišana ar krie-

vu staciju. Viss signāls ilgs apmēram piecas minūtes, tas iesāksies ar fabrikas sirenes svilpi, pāries tālāk mašīnu troksnim līdzīgā skaņā un beidzot nobeigsies ar „Internacionāli”.

### Radiostacija Rivjerā.

Rivjeras pilsētas Nica, Kanna un Mentona nolēmušas kopīgi būvēt 25 kW raidstaciju.

Amerikas „National Broadcasting company” ierīkojusi uz Nujorkas „New Amsterdam” teātra jumta īpatneju radiostūdiu. Priekšnesumu telpa ar stikla sienu nodalīta no lielākas telpas, kurā var uzņemt apm. 600 skatītāju. Skatītāji tā tad var noskatīties artistu priekšnesumus netraucējot pārraidišanu.

### Radio Rumānijas vilcienos.

Sakarā ar Francijā ievesto vilcenu radioficešanu, arī Rumānijas valdība visā drīzumā projektē apgādāt ar šādu labierīcību savus dzelzceļus. Pagaidām mēģinājumi tiek izdarīti uz dažām galvenām līnijām.

### Radio policijas dienastā.

Sakarā ar internacionālo policijas radiokonvenciju, kurai pagaidām ir piēvienojušās Vācija, Austrija, Čehoslovākija un Po-

lijā. Čehoslovākijā visdrīzākā laikā ierīkos 5 raidītājus policijas vajadzībām un vietas policijas galvenos punktus apgādās ar uztvērējiem.

### Radio amatieri pie mikrofona.

Francijas raidītāja Radio-Lyon katru nedēļu viena stunda dota radioamatieriem, dažādu technisku priekšslasiju noturēšanai. Šis solis ir ļoti apsveicams, jo aktīvs radioamatieris var sniegt saviem kollegām daudz lielākus pakalpojumus kā augsti mācīti inženieri, kas radioamatieru kustbai ir diezgan patālu. Būtu vēlams, ka arī mūsu radiofona vadība to nementu vērā.

### Kanādas radiofona reforma.

Līdz šim Ziemeļamerikā nebija radiofona abonēšanas maksas, jo raidstacijas bija privātās rokās un guva līdzekļus no reklāmām. Tagad projektēts Kanādas radiofonu nacionalizēt un līdz ar to ievest arī radiofona nodevas. Līdz ar to projektē būvēt pagaidām 7 lielraidītājus ar 50 kW enerģiju.

### Atkal milzīga stacija Krievijā.

Maskavas žurnāli vēsta, ka Sarātovā tiek būvēta spēcīga raidstacija, kurās dzīdamības radius aptvers visu Eiropu.



Sakarā ar lielo jautājumu pieplūdumu dažādu tehnisku iemeslu dēļ (starp citu arī telpu trūkuma dēļ) nevaram tik ātri, kā tas būtu vēlams, uz visiem jautājumiem atbildēt. Tuvākā nākotnē redakcija ir nodomājusi radikāli reorganizēt šo lietu.

Redakcija.

### Radioamatierim E., Rīgā.

Lai gan anodaparātu būve iznāks krietiņi dārgāka par sauso anodbateriju iegādāšanas izdevumiem, itsevišķi vēl Jūsu gadījumā, kur anodstrāvas patēriņš nav liels, tomēr atmaksāties katrā ziņā tā ar laiku atmaksāsies un tā tad ja Jums ir iespējams uz reizi

izdot tīk lielas summas (30—50 lātu), anodaparāta būve katrā gadījumā ieteicama. Nezinot Jūsu aparāta schēmu grūti pateikt kāds anodaparāta izvedums Jums būtu vipsiemērotāks. Varbūt Jūs varētu paši no žurnālā aprakstītiem aparātiem atrast sev piemēroto, ja nē, atsūtiet Jūsu schēmu, mēs ar lielāko prieku dosim sīkākus norādījumus un arī datus transformātoram, kuru, protams var dot pagatovot M. Liepiņa darbnīcā.

### K. Bērziņam, Valmiera.

Tikliņa priekšspraigumiem, protams, var nementat sevišķu sausu bateriju — apm. līdz 15 voltu, savā

zinā tas pat izdevīgāki, kā noņemt priekšspraigumus no anodaparāta. Šis priekšspraiguma baterijas pozitīvo polu (Ipašās tīkliņa priekšspraiguma baterijas pozitīvais pols apzīmēts ar 0). Ja turpretīm ar 0 apzīmēts negatīvais pols, pozitīvais pols būs pie ligzdiņas ar vislielāko voltu skaitu. Tā tad pirms baterijas pieslēgšanas jābūt skaidrībā par apzīmējumiem) pieslēdz pie anodaparāta negatīvā pola, bet vadīs no I. tīkliņa un II. tīkliņa pie attiecīgām baterijas spraigumiem. (Ja baterijas negatīvais pols apzīmēts ar 0, atkal jāuzmanās ar apzīmējumiem, piem, ja pirms lampīnai ir vajadzīgi 6 volti priekšspraiguma, un ja baterijas spraigums ir 15 V, pirmais tīkliņš jāpievieno pie ligzdiņas ar 9 V apzīmējumu, jo starp 15 V un 9 V būs vajadzīgie 6 volti, vispār tad spraigumi jāskaita no 15 V ligzdiņas).

Nezinot Jūsu aparātā lietotās lampīnas, vajadzīgos priekšspraigumus nevaram pateikt.

#### J. Rodem, Ventspilī.

Jūsu konstrukcijas spolei nekādas priekšrocības salīdzinot ar parastā tipa cilindriskām spolēm, nebūs, būs vienīgi lieli zudumi sērdes dēļ. Arī konstruktīvā zinātā nebūs tik viegli pagatavojama kā minētās spoles. Tādēļ domājam ka nav vērts Jums vēl mēģināt.

#### Abonentam K. M., Rīgā.

2. Runājot par maisīnu, Jūs laikam domājet parasto Leklāni elementu. Maisīnam pieskaņoties, pie cirkā plates, elementa darbība zināmā mērā tiks paralizēta, jo lai arī pozitīvo polu no negatīvā vēl šķir depolarizātora masa, tomēr elementa iekšējā pretestība stipri pamazināsies un elementa mūžs sašināsies.

3. Par Jūsu aizrādījumiem loti pateicamies. Pēc iespējas tos ievērosim. Tagad jau lietotie aparātu tipi ir reducējušies uz nedaudziem standarttipiem un šo tipu aprakstu un teoriju sniegsim jau varbūt kādā no nākošiem žurnāla numuriem.

#### Ž. Lejam, Kāle.

Vēja motoru dinamo dzīšanai jau varētu izlietot nevajadzētu jau pat  $\frac{1}{2}$  HP, varētu iztikt arī ar mazāku, tikai tuvākus norādījumus par šāda motora būvi diemžēl nevaram dot, pameklēsim ārzemju literatūru un ja atradīsim, Jums pazīnosim.

#### A. U.

1. Nemē transformātoru ar pārnesumu 7 : 1, 25 : 1 vietā nemainot visa skārļuna dimensijas nebūs iespējams, vai arī rezultāti būs sliktāki, jo pirms kārt uz spolētes nevarēs uztīt apm. 3 reiz vairāk tinumu, otrkārt arī nemot daudz tinumus pamazināsies skārļupa strāva un amplitūdes nebūs tik lielas. Tomēr ja vien transformātora primārās tinums (lampīnas anodkontūrā), atbilst lampīnas iekšējai pretestībai, var pamēģināt; kustošās spolētes tinumu skaits tad atkarāsies no tinumu pretestības, kura jābūt apm. vienādai ar transformātora sekundārā tinuma pretestību.

Spolētes garumam jābūt tikpat lielam, cik ir biezus enkuris, garāka tā nevar būt, tad jau drīzāk isāka. Tā tad arī enkura biezums jāņem 10 mm.

2. Droseles var pagatavot pašu spēkiem, tad jau tās nemaz tik briesmīgi dārgas neiznāk.

3. Jūsu dotā anodaparāta schēma ir principiāli nepareiza, jo izlīdzināšanas bloki ir jāslēdz pirms droselēm un nevis pēc tām, ja bloki ir pēc droselēm, varbūtējam augstfrekventām strāvām cita ceļa tomēr nav, kā iet gribot negribot cauri droselēm. Bez tam kondensātoru kopējais viduspunkts pievienojams transformātora vidus atzarojumam. Vispār droselēm arī pareizā saslēgumā pēc mūsu domām

lielas nozīmes nav, jo taisnotāja lampīnai pašai jau ir diezgan liela pretestība, lai varbūtējās augstfrekventās svārstības daudz labāki ietu cauri kondensātoriem. Vienigi tikai rodoties īsam savienojumam, tās noderētu kā aizsargi, bet arī tad jāšaubās vai tās nepārdēgtu. Tādēļ arī pat pirmklašīgos tīkla aparātos, šādas augstfrekvences drošības reti kad lieto. Var jau viņas ievietot (viņam noderēt loti labi parastās spoles bez sērdes ar pāri simts tinumiem, protams, tikai ja tā iztur vismaz 0,5 Amp strāvas).

#### A. Maisīnam, Strenčos.

Vispār, ja vien Jums lielākais anodspraigums nerada nepārvaramas grūtības, ieteiktu Jums pāriet uz vientiklināto lampīnām. Tad Jūs varētu lietot, ikuķru parastu schēmu, kaut vai tos pašus Jūsu minētos „uztvērējus blokos“.

Ja nu Jūs tomēr negribat atteikties no divtīklināto lampīnām, tad arī pārbūve nekādas lielas grūtības nevar radīt. Audionā tā tad būs jāievieto vēl tikai papildus saites kondensātors, viņa pieslēgšana jau arī ir skaidra no Jūsu minētās schēmas, drūsciņu jāpārkārto saites spoles pieslēgums (telpu trūkuma dēļ attiecīgu schēmu nevaram ievietot, bet cerams ka tas Jums grūtības neradīs) viss pārējais paliek tāpat kā Jūsu tagadējā uztvērējā. Zemfrekvences pastiprinātājs arī būvējams pēc ikuķras parastās schēmas, tikai iekšējais tīkliņš pievienojams vai nu pie pilna vai nedaudz mazākā pozitīvā anodspraiguma.

#### E. Pērkonam, Rīgā.

1. 2. Jūsu dotā lampīnu kombinācija ir laba un sastāvdalās nekas grozāms nebūtu.

3. Nemot Telefunken RGN 1500 tīkla daļas schēma palikuši visā visumā tā pati, vienīgi tikai taisnotāja lampīnās katods nāktu pieslēgts tieši drošīlīm Dr. Viss cits palikuši tāpat. Arī pretestību lielums palikuši apmēram tāds pats.

#### Nr. 13.

1.—3. Pēc autora apgalvojuma aparāts strādā labi, tomēr domājam ka nelieli tīkla trokšņi jau nu būs, it sevišķi lietojot to pie audiona.

4. Zemfrekvences pastiprinātāja lampa B 406 noderēt loti labi.

5. Vienkāršs un varbūt labāks anodaparāts apakšstāts RA II. Nr. 4. 1. p. 173.

6. Kā jau minētā rakstā aizrādīts taisnotāju elementi sastāv no sodas šķidinājumā ievietotiem aluminiņu un dzelzē elektrodiem.

#### A. Liepinam, Daugavpili.

Pilnīgi pareizi, atsevišķiem diapazoniem atsevišķi spolu komplekts ir visieteicamākais. Garo vilņu diapazonam nekādas grūtības neradīsies, tur var lietot tādu pašu tīšanas veidu, nemot tikai apm. divreiz vairāk tinumu. La arī spolu lielums nebūtu lielāks, var tīt ar tievāku drāti. Arī iso vilņu diapazonu (zem 200 m) varbūt būs lielākas grūtības, jo aparāts nav domāts iso vilņu uztvērēšanai. Tomēr variet pamēģināt arī uztīt spolu komplektu šim diapazonam ar proporcionāli mazāku tinumu skaitu (varbūt atkal divreiz mazāk kā vidējo vilņu komplektam).

Jūsu lietoto lampīnu komplekts ir vislabākais, tādēļ neko šīm zināmā mainīt nav ieteicams. Aizsargtīkliņa lampas ievietošana prasītu saņērā lielus grozījumus visa aparāta uzbūvē, tādēļ, ja vien ar sasniegtiem rezultātiem esiet apmierināti, diez vai tas atmaksātos.

Šī aparāta apgādāšanai ar anodspraigumu varētu lietot piemēram RA № 3 (1929. g.) 151 l. p.

aprakstīto. Šis aparāts ir joti labs un tā kā te būtu vajadzīgs tikai viens tikliņa priekšspraigums atkrītu pretestību  $R_3$  ar kondensātoru  $C_5$ . Tomēr šī aparāta izmaksas jau sniegsies pie 60—70 latu. Lētāku un tomēr arī labu anodaparātu var pagatavot pēc RA II. Nr. 3 lpp. 130 norādījumiem, tas izmaksās tikai varbūt ap 30—40 latu.

Tā tad, ja kvēlei lieto akumulātoru. Ja arī kvēlei grībat pielietot mainstrāvu, tad vispirms lampīnas būtu jāapmaina pret attiecīgām mainstrāvas lampīnām, ja negribat būvēt taisnotāju kvēlstrāvai, kas arī faktiski netiks sājas, ja jau Jums ir akumulātors, un tad jāņem tikla transformātors ar speciālu atzarojumu lampu kvēlei. Tādu komplētu tīkstrāvas izmantošanas ierīces aprakstu Jūs atradisit RA II. Nr. 3. lpp. 103.

#### K. Paukšenam, Rīgā.

Gramofona elektrisko skanas nonēmēju var viegli pievienot ikkūram uztvērējam. Tā kā ar vienu zemfrekvences pakāpi laikam pietiekošu skāļumu nedabūsit, tad būs jāizmanto pastiprināšanai arī audiona lampīja un tā tad skanas nonēmējs jāieslēdz audiona tikliņa kontūrā. Tam nolūkanu vienkārši aparātā vēl jāiebūvē divas ligzdīnas, viena no tām jāpieslēdz lampīnas (audiona lampīnas) tikliņa pieslēgam, bet otra šis pašas lampīnas katodam tā, kā tagad audiona lampīnai jādarbojas kā zemfrekvences pastiprinātājam, labāki būs viņai dot nelielu negatīvu priekšspraigumu, tādēļ otro tapinu der pievienot pie apm. 4.5 voltu baterijas negatīvā pola, bet pozitīvo pieslēgt pie lampīnas kvēlkontūra.

Atliek tikai tagad tapinās ievietot gramofona el. skapu nonēmēja polus un gramofons ir „radiofīcēts“ jeb radioaparāts „gramofonizēts“. Arī pie Jūsu aizrādītās schēmas jārīkojas tāpat.

#### Abonentam F. V.

1. Vispirms attiecībā uz Jūsu schēmu jāsaka, ka diez vai ar viņu, lietojot rāmja antēnu, Jūs sevišķi labus rezultātus sasniegis. Arī atgr. saite (Jūsu schēmā kondensātors), no augstfrekvences pakāpes nedos neko labu, to tāču nem arvien no audiona. Principiāli abu lampu papildtikliņu pievienošana ir pareiza. Kas attiecas uz transformātora pieslēgiem, tad bieži vien uz fabriku atzinējumiem nevar pālausies, vislabāk parādo galu pieslēgumu atraust pašam mēģinājumu celā.

2. Apmierinošus rezultātus ar rāmja antēnu varēs sasniegt tikai pie starpfrekvences uztvērējiem (ultradīne, superheterodīne) un labiem neitrodīna aparātiem. Pie pārastā tipa uztvērējiem rāmja dotā energija ir par mazu, lai dabūtu apmierinošus rezultātus. Vienīgi tikai vietējo uztvērēju tā varēs uztvert. Pieslēgums pats par sevi pareizs.

#### A. Treibergam, Krlmuldā.

Ceram vienā no nākošiem žurnāla numuriem visādā ziņā ievietot aparātu aprakstu ar joslu filtru. Tādēļ varbūt pagaidet līdz tam laikam, jo dodot Jums tagad vienīgi timumu skaitu un kondensātoru lielumu maz kas būs līdzēts vien plašākam aprakstam šeit trūkst vietas.

#### O. Krastiņam.

1. Vispirms Jūsu dotā schēma drusciņ nepareiza, jo ja Jūs anodstrāvas kontūra negatīvo polu pieslēgsit pie ar — A apzīmētā punkta, Jūs nekādu spraiguma kritumu un līdz ar to nekādus negatīvus tikliņa priekšspraigumus nedabūsit. Negatīvais anodsprāguma pols, kurš tā tad nāk pievienojams lampīnu katodiem, ir Jūsu schēmā ar — T<sub>2</sub> apzīmētais punkts, pie — T, tad Jūs dabūsiet pirmo mazāko negatīvo priekšspraigumu, pie — A, otru,

lielāko. Daļu lielumi sekoši: C<sub>1</sub> un C<sub>2</sub> ik pa 0,1 μF R<sub>1</sub> — 5000 omu, R<sub>2</sub> — 10.000—20.000 omu, C<sub>3</sub> — 4 vai 6 μF, C<sub>4</sub> — tāpat, C<sub>5</sub> — 1—2 μF. R<sub>3</sub> un R<sub>4</sub> ap 500 omu, C<sub>6</sub> un C<sub>7</sub> — 0,1 μF.

Kondensātoriem C<sub>1</sub> un C<sub>2</sub> jābūt pārbaudītiem ar vismaz 1000 V spraigumu, pārējiem ar vismaz 500 V.

2. Ieslēdzot droseli (15—20 Henry) pretestību R<sub>1</sub> nebūs varbūt nemaz jāpamazina, jo labu droselu līdzstrāvas pretestība ir apm. tikai pāris simtu omu.

3. Tā kā spraigums A<sub>2</sub> tiek izlietots arī audiona lampīnas anodsprāgumam, pretestības R<sub>1</sub> liebumu var aprēķināt pēc audiona lampīnas strāvas stipruma.

4. Tā kā pretestībām iet R<sub>3</sub> un R<sub>4</sub> cauri visu triju lampīnu anodstrāvā, viņu liebumu var viegli atrast pēc formulas  $R = \frac{V}{I}$ , kur V vajadzīgais priekšspraigums un I — strāva cauri pretestībām.

#### Eva, Rīgā.

1. Skalīrumim pierikoti pieslēgumi 110 un 220 voltiem, lai to varētu slēgt arī tieši pie līdzstrāvas tīkla, kur tāds ir, un tas dažreiz ir 110, dažreiz 220 voltu.

2. Skalīrumim loti labi var lietot RA II. Nr. 2. 89. lpp. aprakstito taisnotāju.

3. Ar parastu lampīpu vienpakāpes pastiprinātājs gan nedos vajadzīgo energiju. Lietojot pentodi lieta iau var iet.

#### Abonentam V. C., Rīgā.

1. Jūsu minētos jautājumus apskatīsim plašāki turpmākos numuros.

2. Tā kā tikliņa konturs saistīts induktīvi ar antēnas kontūru, antēna var būt arī tikliņa kontūrā. Vai spole L<sub>2</sub> jāņem lielāka, tas atkarājas no tā vai var dabūt pietiekoši ciešu saiti vai ne.

3. Četrpolīga skalīruna sistēma bez šaubām ir ieteicamāka, tā ir jutīgāka un galvenais dod arī labāku reprodukciju.

#### E. Veiden, Jaunburtnieku pag.

1 Ko Jūs domājiet zem vārda, „kristālglobs“, nezinam.

2. SbCl<sub>3</sub> galvaniskiem el. praktikā nelieto.

3. Pēc relativitātes teorijas vielas daudzumam, kuŗa masa ir m, ir ekvivalenta energija  $E_0 = mc^2$  ( $c$  — gaismas ātrums 300.000 klm/sec). Tā kā elementu atomu masas ir apm. starp  $1.5 \cdot 10^{-24}$  un  $4 \cdot 10^{-22}$  g, tad var viegli aprēķināt ka atomu absolūtā energija būs starp apm.  $10^{-3}$  un  $10^{-1}$  ergu.

4. 1 Cal ir 427 kgm. kalorija un kgm. ir energijas mēri, atmosfera turpretim spiediena mērs.

5. Mūsu platumos katrs saules apspīdētā laukuma kvadrāmatrēs nesajem pilnus 0,75 HP, bet gan varbūt tikai 20—25% no tā.

6. Grūti te uzskaitīt kādas ierīces vajadzīgas radioamatiera laboratorijā, par to kādreiz atradisit plašāku rakstu žurnālā.

7. Te Jūs laikam domājāt, ka var priekšmetus galvaniski pārkāpt ar sudrabu, varu un tā arī par to te par maz telpas.

8. Par elektības pielietošanu technikā var uzrakstīt simtiem grāmatas, kur nu te var visu to uzskaitīt.

9. 10. Varbūt kādreiz Jūsu minēto aparātu būvi aprakstīsim.

11. Arī par pirotehnikas sasniegumiem te nav vietas Jums rakstīt.


12. Radioaktīvās vielas radiotehnikā nemaz netiek lietotas

# RADIO TIRGUS
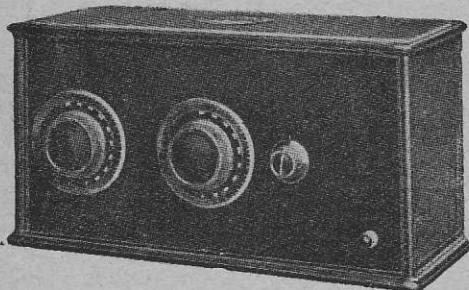
## Philips uztvērējs AAL.

Ja šodien kāds grib iegādāties radioaparātu, tad pirmām kārtām jāgriež vēribu uz pilnīgu oriģinālam līdzīgu mūzikas un runas reprodukciju. Laiki, kad apmierinājās ar vidēju radiomūziku, kad liels sasniegums bija, ja ar skaļruni vispārīgi kautko varēja dzirdēt, ir pagājuši. Publīka prasa no radio aparāta arvienu lielāku tirumu un skaidrību runas un mūzikas atdarinājumā. Aparāts ar šādām īpašībām, kurām vēl pievienojas lētums ir Philips'a uztvērējs AAL.

Līdz ar speciālu lampu rašanos priekš gala pastiprinātāja (B443) ir izdevies lietojot pirmklasīgus transformātorus, dabūt pilnīgi nekroplotu visu toņu reprodukciju, sā-



kot no viszemākām bungu skaņām līdz augstākām vijoles tremolam. Tā sperts milzīgs solis tuvāk dabīgas radiomūzikas ideālam. Philips uztvērējs AAL ar pentodi B443 apmierinās arī visstingrāko mūzikas draugu. Blakus labai reprodukcijai, labam radioaparātam jādod bez vietējā raidītāja ar svarīgākās ārzemju stacijas. Eiropas raidītāju lielā skaita dēļ, ja negrib klausīties divas stacijas uz reizi, radio aparātam jābūt stipri selektīvam. Arī šini ziņā Philips uztvērējs AAL pilda uzstādītās prasības. AAL ir trīs-

lampu aparāts, kurā ar ļoti interesantu speciālu saslēgumu viegli iespējama staciju atdalīšana (liela selekcija). Noskaņošanu izdara ar divām lielām skalām. Ar trešo kloķi iespējams skaņas stipruma regulēšana visplašākās robežās.

Philips uztvērējs AAL stipri atšķiras no parastiem trīslampu uztvērējiem. Pēdējos parasti ir tikai viens noskaņojams kontūrs. Viņos tā tad ir audions un divas zemfrekvences lampas. Uztvērējā AAL turpretim ir viena speciāla noskaņojama augstfrekvences pakāpe, audions un gala lampa. Tā tad iznāk divi noskaņojami kontūri. Līdz ar to ir saprotams, kamēdēl ar šo uztvērēju var sasniegt rezultātus labākus nekā ar parastiem trīslampu uztvērējiem.

Interesanta ir uztvērēja zemfrekvences daļa. Ar pentodes B443 iebūvēšanu ir saņiedzami gandrīz tikpat lieli skaļumi, kā ar divām parastām lampām.

Philips uztvērējs AAL tā tad ir līdzvērtīgs četrlampu aparātam un pat pārspēj viņu ar savas reprodukcijas kvalitāti un augsto selekciju.

Ar šo aparātu pirmo reizi ir iespējams bijis pierādīt, ka arī lētam uztvērējam var būt visas ideāla uztvērēja labās īpašības, vienkārša apkalpošana, priekšzīmīga reprodukcija, laba vietējās un ārzemju staciju uztveršana un glīta āriene. Bez lielām grūtībām ir iespējams uztvērēju vēl tālāk „modernizēt“. Viņš ir ierīkots arī priekš pārbūves par tikla strāvas uztvērēju.

Tik lēts kvalitātes uztvērējs var iekarot sev vietu arī tās tautas aprindās, kurām līdz šim tāluztvērēja iegādāšanās nebija pa spēkam.

**Atbildīgais redaktors:** A. Baltakmens.

**Redaktors:** L. U. asistents R. Siksna.