

II, № 9


Septembris

1930

RADIO- AMATEIRS

1/-

2/- PAKĀDUU ZEMFREKVENCES
PASTIPRINĀTĀJS

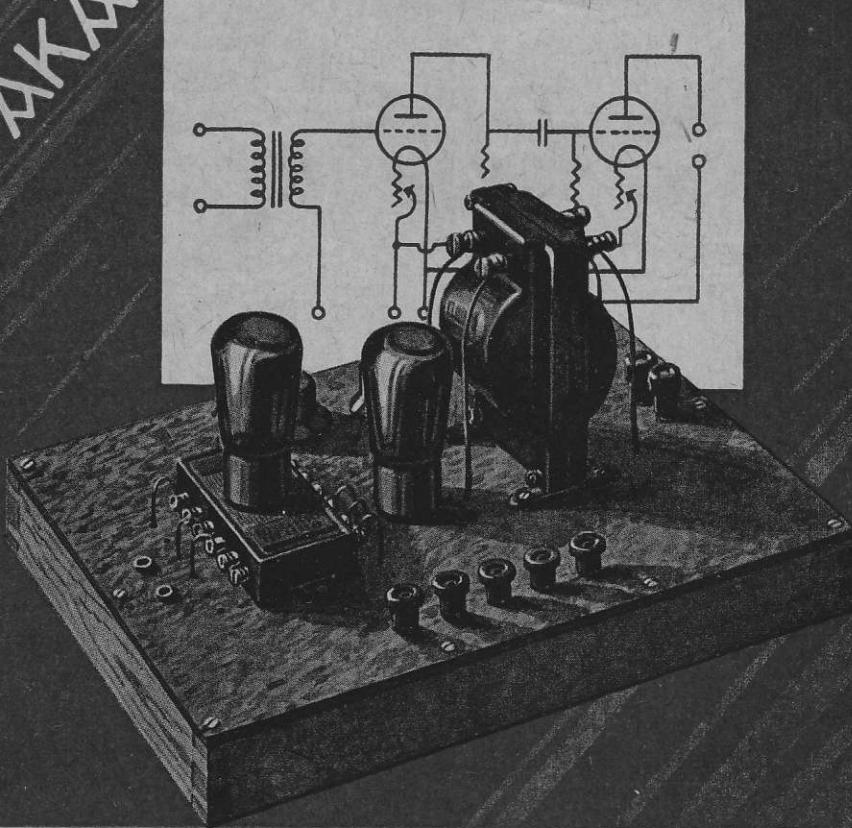




PĀRSTEIGTS!

Jaunais Philips'a
skaļrunis, modelis 2019
Cena Ls. 135 —

Jaunā Philips'a skaļruna

(modeļa 2019) skaņu reproducija sajūsmo katru klausītāju.

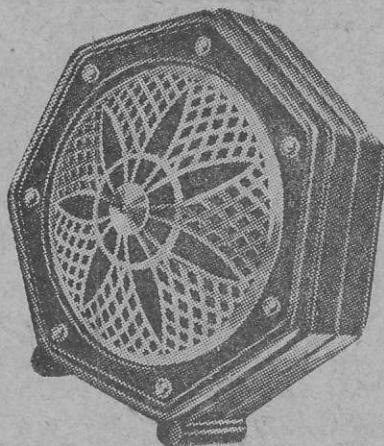Nepārsniegti skaists māksliniecisks izstrādājums — visdažāko krāsu kombinējumos — brīniskīgi, dabiska patikama skaņa: neviens tonis ne par augstu ne par zemu.



PHILIPS
skaļruni
sniedz baudījumu katram mūzikas
pazinējam.

(Pieprasiet savam tirgotājam demonstrēt skaļruni Jūsu mājās).

SATURS

	Lpp.		Lpp.
Traucējumi radiouztvērējos, to iemesli un novēršana	347	Kristaldetekt. tāluztveršanai	361
Skaļuma kontroles metodes	352	Elektr. mērinstr. un viņu pielietošana	363
Elektriskie traucējumi pie uztverš. un to novēršana	356	Ultrā-īsvilņu raidītājs un uztvērējs	369
Dīvpakāpju zemfr. pastiprin. vienība	358	Pēdējie notikumi televizijas nozarē	371
Vilņu mērs-filtrs-mērinstruments-detektors	359	Jauna fotošūna	372
		Ārzenīju žurnāli	374
		Chronika	379
		Atbildes uz jautāj.	380
		Rādiorūpniecība	381

Izdevējs: izdevniecība „ATBALSS“, Rīgā,
Krāmu ielā 4.

Pastkaste 381 * Pasta Tekošs Reķins 393.

Tālrunis 3-1-3 1-2



Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtišanu, līdz 3 mēneši — viens lats (Ls 1,—) par numuru, resp. mēnesī; 6 mēn. — Ls 5,50, 12 mēn. — Ls 10,—

Manuskripti, ievietošanai žurnāla „RADIOAMATIERIS“, iesūtāmi žurnāla redakcijai, Rīgā, pastkaste 381. Honorārs par vienslejīgu rindīnu — Ls 0,08.

A. RATFELDERS

Rīgā, Kalķu ielā 11. Tālrunis 2-0-1 8-2.

Piedāvāju pašu ražojumus:

ČEMODANUS, CEĻASOMAS no ādas un no brezenta.

PORTFELUS, NAUDASMAKUS un KABATAS PORTFELUS,

RĪTKURPES, BALETKURPES un VINGROŠANAS KURPES,

no kamieļspalvas un ādas, kā arī visāda veida ādas izstrādājumus u. piemērotus piederumus ceļojumiem.

VISMODERNĀKĀS DĀMU ROKASSOMINAS.

KARAVĪRU PIEDERUMUS jostas, piešus, ģetras (lielus) zīmotnes, trafaretes u. t. t.


JĀŠANAS SPORTA PIEDERUMUS.

Izgatavoju arī speciālus čemodanus līdznesamiem **RADIOAPARĀTIEM.**



Vairumā

Mazumā

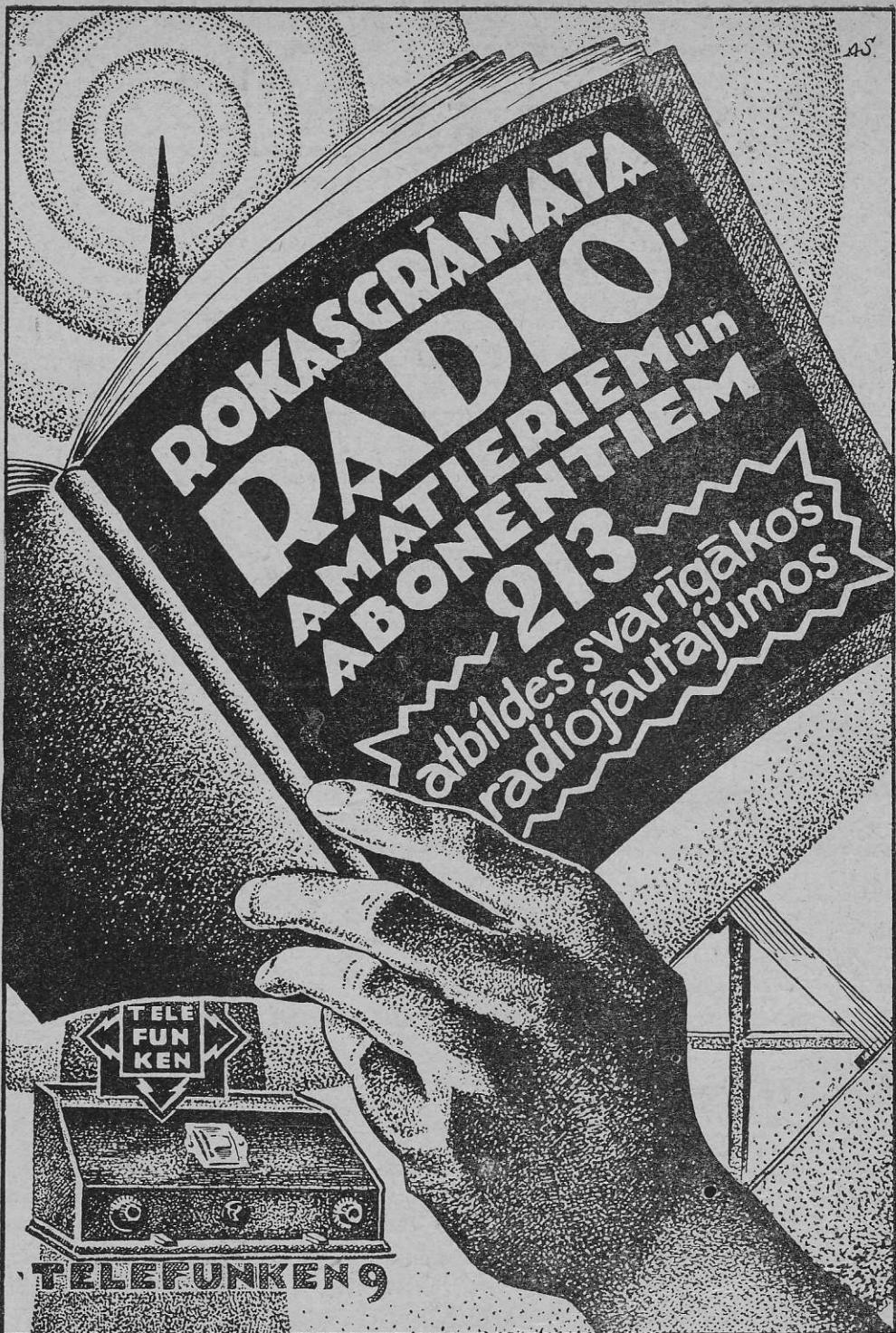

Šīs grāmatas nedrikst trūkt nevienam amatierim nedz radioabonetam, jo šai grāmatā sakopots viss nepieciešamais, lai, pirmkārt, radioabonents varētu savu radio iekārtu izmantot **pilnīgi un būt ar to apmierināts, neprasot padoma speciālistiem**, un, otrkārt, amatieris lai varētu sekmīgi veikt visus savus amatiera uzdevumus.


Grāmata pēc sava saturu un tilpuma ir ļoti lēta, tā ir 160 lpp bieza, ar 56 zīm. tekstā, — bet maksā tikai Ls 2,50.

SATURĀ: 213 atbildes svarīgākos radiojautājumos: Antēnas. Pastiprinātāji. Kristaldetektori Zemes savienojums. Tiklīņa pretestība un kondensātori. Elementi. Raidīšanas un uztveršanas attālums. Reģenerācija jeb atgriezeniskā saite. Akumulatori. Telefons. Skalruņi. Indukcijas spole. Maiņkondensātori. Lampiņas. Viļņi. Visas pasaules valšķu radiofona raidītāju saraksts

Elektromagnētisko viļņu izplatišanās un atmosfēras iespāids uz to. — Elektronu lampiņa un tās pielietošana radiotehnikā. Kristals kā oscilātors. — Losseva schēma.

Radiobūves: Vienlampiņas negadina uztvērējs. Superheterodīna uztvērējs ar aizsargtiklīņa starpfrekvenčes lampiņu. Moderns 6-lampiņu superheterodīns. Push-pull pastiprinātājs. Bez tam daudz dažādu modernu uztvērēju schēmu.

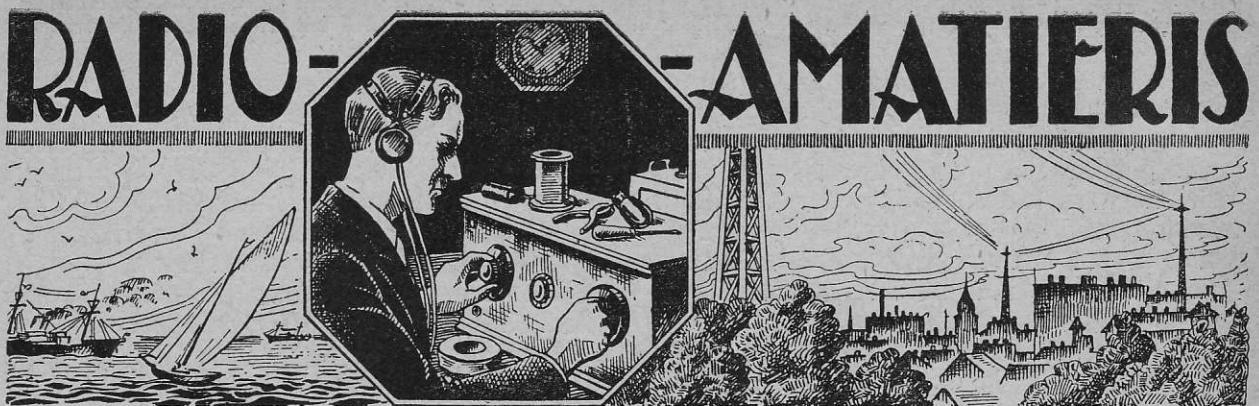20 formulu, tabelu un skaitļu, kas nepieciešami radioamatieriem.
PIELIKUMS: P. T. D. noteikumi



II

SEPTEMBRIS, 1930

№ 9

Traucējumi radiouztvērējos, to iemesli un novēršana.


Kapt. Millers (El.-techn. div. radio laboratorija) (Turpinājums).

3. Transformātoru pārbaude.

Vispusīgu transformātoru pārbaudi var izvest tikai speciālā laboratorijā. Parasti (amatieris) var pārbaudīt tikai transformātoru tinumu stāvokli. Transformātoru tinumus vienu pēc otra ieslēdzam sērijā ar voltmetru un 2V bateriju. Voltmetra rādītāja novirzes lielums pie kēdes noslēgšanas ļauj spriest par ieslēgtā tinuma stāvokli. Ja noslēdzot kēdi, voltmetra rādītājs paliek uz nulles iedalījuma, tad pārbaudāmā tinumā ir lūzums. Nepilna rādītāja novirze (salīdzinot ar voltmetra norādījumu pie voltmetra pieslēgšanas tieši baterijai — savienojot transformātora pieslēgus uz īso) dod iespēju noteikt kēdes pretestību, pēc jau pievestās formulas. Ja aprēķināta pretestība iznāk stipri lielāka par normālo, tad tinumā ir lūzums ar vāju vai oksidējušos kontaktu. Voltmetra vietā kā indikātoru var lietot arī galvas telefonu. Šīni gadījumā bateriju varam ieslēgt vienā tinumā, bet telefonu otrā. Ja abi tinumi ir kārtībā, tad strāvas kēdi noslēdzot un pārtraucot, telefonā dzirdami raksturīgi knakši. Gadījumā, ja vajadzīgs noteikt, kuri ir transformātora primārā tinuma un kuri sekundārā tinuma pieslēgi, jārīkojas sekoši: ieslēdzam vienu tinumu sērijā ar 4V akumulātoru un miliampērmetru un nolasām strāvas stiprumu, ko rāda miliampērmetrs. Pēc tam tāpat ieslēdzam otru transformātora tinumu. Miliampērmetrs rādis citu strāvas stiprumu. Primāram tinumam atbilst lielākais strāvas stiprums, sekundāram — mazākais. Tas

viegli saprotams, jo primāram ir mazāk tinumu, kā sekundāram, un tamdēļ tā pretestība ir mazāka un strāvas stiprums lielāks.

Transformācijas koeficientu, ar pareizību līdz 2%, var izmērit pēc sekošas schēmas.

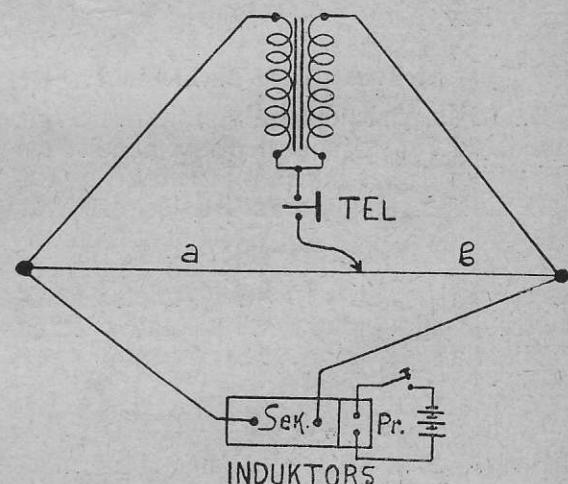

Zīm. 6.

Tiltīgā ieslēgtā telefonā atrod skaņas minimumu. Transformācijas koeficientu k aprēķina pēc formulas $k = \frac{a+b}{a}$. Vada $a+b$ pretestība 4—5 omu.

4. Pašindukcijas spoļu pārbaude.

Bojājumi pašindukcijas spoļēs var būt divējādi. Lūzumi un issavienojumi starp dažiem vai visiem tinumiem.

Lūzumus var pārbaudit gluži tāpat, kā pārbauda lūzumus transformātora tinumā. Issavienojumus starp dažiem tinumiem ir grūti noteikt. Ja tinumu lielākais skaits būs īsi savienots, tad spole ir nederīga. Tā ir gandrīz zaudējusi savu magnētisko darbību. Ja caur spoli laiž strāvu no baterijas, tad horizontāli spoles vidū novietotas magnētadas ziemelpols novirzīsies saskaņā ar Ampera labās rokas likumu. Ja novirze ir neriecīga, tad spolē daudz tinumi savienoti īsi. Pārbaude kļūst vienkāršāka, ja ir pie rokas otra tāda pati vesela spole, jo tad var salīdzināt magnētadas novirzīšanos abām spolēm.

5. Pretestību pārbaude.

Kvēlreostātos un potenciometros lūzumus pārbauda pēc jau pievestiem paņēmieniem. Loti ērta ir cēlgāzes lampa. Mazu pretestību mērišanai lieto tiltīnu. Augstomu pretestības var pārbaudit ar cēlgāzes lampu, jo lampā vēl saskatāma vāja liesma, kad lampas kēdē ieslēgta 2—3 megomu liela pretestība.

Augstomu pretestību mērišanai vajadzīgi loti jūtīgi galvanometri, kādu parasti amatieriem nav.

6. Strāvas avotu pārbaude.

Baterijas pārbauda ar voltmetri. Svina akumulātora spraigumu nedrīkst nodzīt zem 1,83 V, bet dzelzs-niķeļa — zem 1 V. Tas stipri kaitē akumulātoram un tas drīz var palikt nelietojams. Mitro elementu baterijas sloga ar piemērotu pretestību un reizē pieslēdz arī voltmetri. Ja voltmetrs uzrāda strauju spraiguma kritumu, tad baterija ir nolietota.

7. Telefonu pārbaude.

Bieži gadās, ka telefoni nedod normālu skaļumu. To var konstatēt, ja salīdzinām doto telefonu ar normālas darbības telefonu vienkārši klausoties. Vaina magnētos, tie jāmagnētizē no jauna. Ar laiku no daudzākārtīgas locīšanas telefonu auklā rodas valīgi kontakti un telefonos dzirdama čirstēšana. Vainīgās vietas var atrast spaidot auklu starp pirkstiem. Vainīgo vietu saspiežot čirkstēšana izbeidzas. Vainīgā vietā izolācija jāattaisa un vads jāsasien nedaudz pamīšus un no jauna jāpārvelkt ar izolāciju un jāpārsien. Ja aukla stipri bojāta — jāapmaina ar jaunu. Šādus auklas valīgus kon-

taktus ar bateriju un voltmetri, kā arī ar cēlgāzes lampu, ir grūti noteikt. Nāk priekšā arī lūzumi telefona spoliņu pievados un arī pašas spolitēs. Tos viegli un ātri var atrast ar cēlgāzes lampu. Pievados lūzumus var salodēt. Lūzuma vietu spolitē meklēt nav vērts — to labāk apmainīt pret jaunu.

Labam galvas telefonam jāapmierina sekošas prasības: tanī jādzīrd kluss knakšķis, kad ieslēdz strāvu, kurā tikai 10^{-8} A, t. i. 0,00001 mA.

Telefonā jādzīrd knakšķis, ja abas telefona tāpiņas piespiežam mitram naudas gabalam, gredzenam vai tamldz. (kontaktpotenciālu starpība). Telefonam nedrīkst piemist izteikta rezonances tieksme uz kaut kādu mūzikālu frekvenci, lai arī no rezonances pilnīgi brīvu telefonu nav. Nav arī visai grūti telefona frekvenci atrast. Telefonu ieslēdz audiona uztvērējā un uztvērtām svārstībām pārklājam audiona pašsvārstības, mainot saiti, līdz dzirdam telefonā rastīrīgo svilpi. Grozot maiņkondensātora sīknoskanotāju, telefonā tonis mainās dzirdamās frekvences robežās. Uzmanīgi klausoties, var atrast, ka pie noteikta toņa skālums stipri pieaug. Šis tonis atbilst telefona membrānas ipatnējai pašsvārstībai. Šis tonis samērā augsts. Tamdēļ arī telefons augstos toņus dod skaļāki. Jo telefonā mazāk izteikta ipatnīgā pašsvārstība, jo tas labāks.

Uztvērējos, kuŗos nav izejas transformātora, no svara ir arī telefonu polu pareizs pieslēgums. Ja anodstrāvas raditais magnētiskais lauks telefona spolitēs darbojas pretīm telefona magnētu laukam, tad skaņa telefonā ir nedaudz klusāka, nekā pie abu lauku saskaņotas darbibas. Tamdēļ no svara ir telefonu pareizs pieslēgums. Ja telefonu tāpiņu poli nav zināmi, tad slēdzot vienādi un otrādi, atrod, kuŗā stāvoklī skaņa telefonā ir skaļāka.

Pieslēdzot telefonus otrādi, ar laiku novājina to magnētus un tie kļūst nejūtīgāki.

Uztvērēja pārbaude pēc pakāpēm.

Tagad apstāsimies pie visa uztvērēja pārbaudes.


Ikkuriņā uztvērēja varam izšķirt vienu vai vairākas no sekošām pakāpēm:

- 1) augstfrekvences pastiprinātāju,
- 2) starpfrekvences pastiprinātāju,
- 3) audionu un
- 4) zemfrekvences pastiprinātāju.

Komplicētā uztvērējā jāpārbauda ikvienu no šīm sastāvdaļām atsevišķi, zināmā kārtībā. Zināms, vienā uztvērējā var būt viena vai dažas no šīm daļām. Ikviena lampu uztvērēja sastāvdaļa ir audions, tamdēļ apskatīsim to vispirms. Parasti lieto reģeneratīvo audionu.

1. Reģeneratīvais audions.

Audiona pazīmes ir tīkliņa kondensātors ar paralēli pieslēgtu augstomu pretestību. Reģeneratīvā audionā nāk klāt saites spole anodkēdē, kas induktīvi saistīta ar tīkliņa kēdes spoli. Reģeneratīvā audiona normālā schēma redzama zīm. 7. Slēgtā svārstību kontūra pašindukcijas spole L induktīvi (vai arī autotransformātoriski) saistīta ar antenu. Schēmas darbību pārbauda sekoši: leslēdzam kvēli un pēc tam anodstrāvu. Uzsitot ar nagu pa lampu, telefonā jādzird

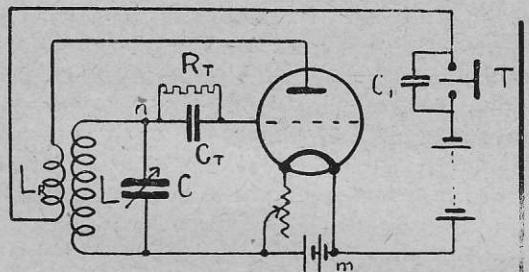

Zīm. 7.

raksturīga zvanu skaņa (lampas mikrofona efekts). Ja šī skaņa nav dzirdama, tad kaut kas nav kārtībā! Bojājumi var būt sekoši:

1. Lūzums anodkēdē. Lai atrastu lūzuma vietu, pieskaņamies ar voltmetra pievadu galiem anodbaterijas poliem. Voltmetrs uzrāda anodsprāigumu. Ar pievadu galiem pakāpeniski pieskaņamies dažādās anodkēdes vietās līdz lampas anodligzdiņai un līdz kopējam punktam (m) otrā baterijas pusē. Tīklīdz ar vienu no voltmetra pievadiem pāriesim lūzuma vietu, voltmetra rādītājs paliks nullpunktā.

2. Kondensātors C_1 saslēgts „īsi“.

Atvieno telefonus un pieslēdz voltmetru pie anodbaterijas negatīvā pola un lampas anodligzdiņas. Ja voltmetrs uzrāda anodbaterijas sprāigumu, tad kondensātorā īssavienojums. Ja voltmetra rādītājs paliek nullpunktā, tad kondensātors kārtībā.

Dažreiz pie sitienu pa lampu, telefonā

līdz ar raksturīgo zvana skaņu dzirdam stipri izteiktu čirkstēšanu. To var izsaukt lūzums tīkliņa kēdē vai nepiemēroti liela tīkliņa pretestība R_T .

Lūzumu var atrast ar voltmetru, to ie-slēdzot pie punkta (n) un anodbaterijas plūs pola, un pārbaudot pakāpeniski visu kēdi. Ja voltmetra rādītājs paliek nullpunktā, tad kēdē ir lūzums. Ja tīkliņa kondensātoru saslēdzam īsi, voltmetram, pieslēgtam pie lampīgas anoda „m“ tīkliņa pieslēgiem, jā-uzrāda anodbaterijas sprāgums.

Lai pārliecinātos par kondensātora C stāvokli, grozam to. Ja kādā stāvoklī telefona dzirdams ass krakšķis, tad tas norāda uz saskari starp kondensātora platēm.

Ja skaņas telefonā vājas un tās neuzlabo saites palielināšana ar antenu, tad vaina var būt antenā.


Ja reģenerācija ir asa visā noskaņojuma intervalā, bet skaņas vājas, tad vaina meklējama tīkliņa kondensātora īsslēgumā.

Reģeneratīvo audionu lieto vāju svārstību uztveršanai. Pie stipru svārstību uztveršanas tīkliņš lampā kļūst aizvien negatīvāks, jo elektroni nepaspēj noplūst uz kvēlpavedienu, sevišķi ja tīkliņa augstomu pretestība R_T ir par lielu. Līdz ar to skaņu stiprums telefonā strauji mazinās. Šo pārādību var novērst, lietojot vājāku saiti starp antenas un slēgto svārstību kontūriem, un atgriezenisko saiti pēc iespējas samazinot.

2. Augstfrekvences pastiprinātājs.

Loti vāju svārstību uztveršanai pirms audiona lampas svārstības pievada augstfrekvences pastiprinātājam, kura uzdevums ir nekroploki pastiprināt antenā inducētos augstfrekventos maiņsprāigumus. Tā kā antena uztver arī traucējošas blakus svārstības (atmofairas traucējumus un t. t.), tad augstfrekvences pastiprinātājā pastiprinās arī šīs parazītu svārstības, kas lielā mērā var traucēt uztveršanu. No nevēlamiem traucējumiem var pa daļai izbēgt, tomēr tas prasa loti sarežģītus slēgumus. Galvenais, uztvērējam jābūt loti selektīvam. No otras puses selektīvitatē mazina skalumu un rada arī dažāda veida kroplojumus, sevišķi komplikētu skaņu uztveršanā (tembrā un skaņas stipruma kroplojumi u. c.). Mēs zinām, ka modulējot nesējvilni, mēs izsaucam katrā ziņā arī nesējvilņa frekvenčes

maiņu. Nesējviļņa frekvence mainās uz abām pusēm no nesējviļņa nemodulētās frekvences tieši modulācijas frekvences robežas. No tā kļūst skaidrs, ka radiofona vai arī radiotelefona uztvērējs nedrīkst būt ļoti selektīvs, jo tad augstām modulācijas frekvencēm atbilstošās skaņas tiek kroplootas. Tamēlā radiotelefonijā augstfrekvences pastiprinātājā nedrīkst būt pārāk asa rezonances līkne. Ja vienā pakāpē tomēr rezonances līkne ir asa, tad jālieto vairāku pakāpju pastiprinātājs ar mazāk asu rezonances līkni katrā pakāpē. To var panākt palielinot kontūru dziļanas dekrementu. Rezultējošam noskaņojumam jābūt npieliekoši asam. Tāda augstfrekvences pastiprinātāja rezonances līkne tuvojas taisnstūrim (kas visizdevīgākais), kurā platumis ir mūzikālo frekvēnu diapazons. 8. zīmējumā redzam abas rezonances līknes.

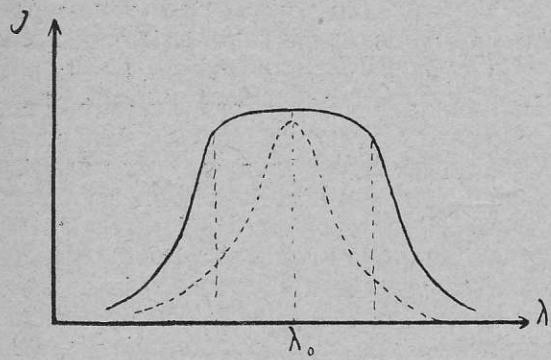

Zīm. 8.

Punktētā līkne vienai pakāpei ar mazu dziļanas dekrementu. Pastiprinātājs nepastiprinās labi augstās mūzikālās frekvences, kā tas no zīmējuma redzams. Labi darbojās vairāku pakāpju pastiprinātājs, ar ne-pārrauktu rezonances līkni, jo viņš gandrīz vienādi labi pastiprina visas mūzikālās frekvences.

Liela loma piekrīt arī regeneratīvai saitei, jo tā darbojās kā negatīvā pretestība, un palielina uztvērēja selektīvitāti. Saiti nedrīkst ķemt tik ciešu, ka dziļana kēdēs tiktu pārliecīgi samazināta.

Ja mūsu uztvērējs ir noskaņots uz 300 m viļņa garumu, tad nepieciešami, lai tik-pāt labi varētu dzirdēt arī 298,4 m un 301,6 m viļņus, jo šajās robežās svārstības raidītāja frekvence, ko izsauc modulācija.

Lai triju pakāpju augstfrekvences pastiprinātājs nekroplojoši darbotos, tad no-

skanošanu izdara sekoši. Pirmo kēdi noskaņojam tieši uz uztverējamā viļņa garumu, otro kēdi uz apm. 3 m īsāku vilni un trešo kēdi uz apm. 3—4 m garāku vilni. Ja visās trīs pakāpēs ir vienādas slēgtas svārstību kēdes, tad pirmās kēdes kondensātors būtu piem. uz 50°, otrā uz 48° un trešā uz 52°. Šo kondensātoru nostādījumu starpība būs jo lielāka, jo garāks ir uztverējamās stacijas vilnis.

Ja pie šādas ieregulešanas skaņu stiprums stipri samazinās, tad jāņem 1 zemfrekvences pakāpe vairāk. Ja traucē cits raidītājs, tad jāņem vēl viena noskaņošanas kēde.

Lai uztvertās skaņas būtu tīrskanīgas, tad audiona lampas anodsprāgumu vajag ķemt pēc iespējas zemu. Jārūpējas, lai augstfrekvences pakāpes tieši neiespaidotu uztvērēja zemfrekvences pastiprinātāja daļu un otrādi.

Augstfrekvences pastiprinātājus pa lielākai daļai būvē ar speciāliem augstfrekvences transformātoriem, sekundāram tinumam paralēli pieslēdzot maiņkondensātoru noskaņošanai. Traucējumi šādā pastiprinātājā var būt sekoši:

1. Pastiprinātājs nedarbojas nemaz.
2. Kroplo skaņas, svilpj un pīkst. Ja pastiprinātājs nedarbojas, tad iemesls tam ir lūzums kautkādā kēdē (pa lielākai daļai transformātorā) vai arī issavienojums kondensātorā. Ieslēdzot voltmētru starp anodbaterijas + polu un lampas tīkliņu, pārliecināmies par attiecīgās kēdes un transformātora viena tinuma stāvokli. Ieslēdzot voltmētru starp anodbaterijas — polu un lampas anodspieslēgu, pārliecināmies par otrās kēdes stāvokli, kurā ietilpst otrs transformātora tinums. Kondensātorus pārbauda pēc jau apskatītiem paņēmieniem, atvienojot transformātora tinuma pievadu.

Augstfrekvences pastiprinātājs kroplo skaņas, ja tas nav pareizi izbūvēts, un ja lampas tiek pārslodzītas. Liela rūpība jāpiegriež transformātoru izvēlei, un to novietojumam aparātā. Transformātora rakstūrlīknei jābūt pēc iespējas taisnai, t. i. tam vienādi jātransformē visās augstās frekvēncēs. Transformātori jānovieto tā, lai to asis būtu perpendikulāri. Kroplojumus augstfrekvences pastiprinātājā izsauc kēžu savstarpejā parazītiskā iespāidošanās, kas telefonos dzirdama krakšķu, svilpienu un

pīkstieņu veidā. Krakšķi sevišķi rodas no nedrošiem kontaktiem un lūzumiem, kuru gali tomēr vēl saskaņas.

Svilpieri un pīkstieri norāda, ka uztvērējā rodas pašsvārstības. Tās var izsaukt pārmēriga reģenerācijas saite starp tīkliņa un anodkontūriem. Šī saite var rasties gluži nevēlamī no lampas iekšējas kapacitātes, no savienošanas vadiem u. t. t. Daudzkārtējos pastiprinātājos tā ir parasta parādība un tās novēršanai jālieto sevišķi neutralizācijas slēgumi (neitrodons u. c.).

Gadās, ka vairākkārtējā augstfrekvences pastiprinātājā ar normālu darbību pēc ilgākas darbības rodas pašsvārstības un uztveršana ir traucēta. Tas galvenā kārtā ceļas no nolietotas anodbaterijas. Anodbaterijas spraigums stipri samazinājies, iekšējā pretestība pieaugusi un kā sekas tam ir neutralizācijas sabrukums. Jāpārbauda anodbaterija ar voltmetru, un vajadzības gadījumā jāapmaina ar jaunu, vai sliktākā gadījumā jāsašuntē ar 2—4 mikrofaradu lielu kondensātoru. Arī kvēlbaterijas spraiguma krišanās var izsaukt līdzīgus traucējumus. Augstfrekvences pastiprinātāja lampas jāievregulē vienmēr rakstūrlīknēs taisnās daļas vidus punktā. Iereglešanai lieto potenciomētru, ieslēgtu tīkliņa kēdē.

Jāatzīmē, ka dažas lampas, pēc īsāka vai ilgāka darblaika „nogurst“. Lai lampa vēl tālāk labi strādātu, jārada citi darba apstākļi. Ja tas nelīdz — lampa jāapmaina. Neitrodina uztvērējos tas bieži atgadās. Līdz ar lampas apmaiņu parasti uztvērējs nedaudz jāpārskāņo, jo lampas nekad nav gluži vienādas.

Ja augstfrekvences pastiprinātājs kārtībā, bet uztvērējs tomēr nedarbojas, vai darbojas slikti, tad vaina meklējama antenā vai rāmī. Te var būt lūzumi vai slikti kontakti. Tie jāpārbauda.

3. Zemfrekvences pastiprinātājs.

Zemfrekvences pastiprinātāja uzdevums ir pastiprināt zemfrekvences svārstības, kas pēc iztaisnošanas rodas audiona lampas anodkēdē. Pamatprasība, kas jāapmierina ikvienam labam zemfrekvences pastiprinātājam ir tā, ka viņam visas mūzikālās (dzirdamās) frekvences, vai vismaz lielāko daļu, jāpastiprina vienmērīgi.

Jāņem labi transformātori un labas pretestības.

Zemfrekvences pastiprinātāja defekti:

- 1) pastiprinātājs nedarbojas,
- 2) pastiprinātājs skaņas pavājina,
- 3) pastiprinātājs kroplo skaņas.
- 4) trokšņu un blakus skaņu rašanās.

1. Pastiprinātājs nedarbojas, ja kāda no galvenām kēdēm ir pārtraukta. Lūzumi transformātorā, telefonos, pievados u. t. t.

2. Pastiprinātājs pavājina skaņas, ja kāda lampa nav kārtībā, vai pretestība ir slikta (pretestības pastiprinātājos).

3. Pastiprinātājs kroplo skaņas, ja transformātori nepastiprina vienmērīgi visas mūzikālās frekvences. Arī lampas pārslodze un nepareiza lampas darbības punkta izvēle izsauc skaņu kroplojumus, bet pretestību pastiprinātājos nepiemērota un slikta pretestība.

4. Blakus toni un trokšņi rodas, ja transformātori savstarpēji iespaidojas, ja vadi uz tīkliņu iet paralēli un tuvu citiem vadiem. Transformātori jānosta da tā, lai viņu asis būtu perpendikulāras, un vadus nevajaga vilkt paralēli.

Atsevišķas kēdes un daļas pārbauda tāpat kā augstfrekvences pastiprinātājos.

Jā rodas kroplojumi, vispirms jāpārliecinājas vai bateriju spraigumi nav pārāk samazinājušies, jo līdz ar to lampas vairs nedarbojas vajadzīgos rakstūrlīkņu darbības punktos. Nolietotas baterijas jāapmaiņa ar jaunām.

Arī pozitīvs tīkliņa priekšspraigums izsauc skaņu kroplojumus, jo tīkliņa kēdē tek strāva. Tamēl tīkliņam jādod negatīvs priekšspraigums, bet vienmēr ar tādu aprēķinu, lai lampas darbības punkts palikuši rakstūrlīknēs taisnās daļas vidus punktā. Parastākais ir, ka pie 80 V anodsprāguma vajaga 1,5—2 V negatīva tīkliņa priekšspraiguma. Lai pēdējā pastiprinātāja pakāpē nerastos skaņu kroplojumi no lampu pārslodzes, tad pēdējās pakāpēs jālieto spēkjaudas lampas vai arī jāpalīselina parasto lampu kvēle. Kvēles palīelināšana gan izsauc lampu mūža saīsināšanos, tamēl tas nav ieteicams. Var ņemt ieejas transformātoru ar zemāku transformācijas koeficientu, vai sekundāram tinumam piešķirt paralēli 300.000—600.000 omu pretestību. Transformātoram arī jābūt piemērotam atbilstošam strāvas stiprumam. Pie transformātoru izvēles jāievēro sekošais:

1. Nekad nedrīkst pielaist transformātora serdes piesātināšanu darbā. Serdes histerezei jābūt mazai.

2. Transformātora tinumu attiecībai jābūt tādai, lai visu mūzikālo toņu pastiprināšana būtu pēc iespējas vienmērīga.

Pirma ir viegli izpildit, jo vajag tikai pie-mēroti izrēkināt dzelzs serdes šķērsgriezumu, un lietot labu dinamo skārdu. Otra no-teikumu pilnīgi nav iespējams izpildīt. Augstos toņus labi pastiprina transformātors, kam primārā tinuma pretestība ir sa-mērā neliela (ar nedaudz tinumiem). Zemos toņus labāki pastiprina transformātors, kam primārā tinuma pretestība ir samērā liela ar daudz tinumiem. Tādēļ jāņem, zināms, visizdevīgākā pretestība, tā, lai pēc iespē-jas vienmērīgi pastiprinātu visus mūzikālos toņus.

No kroplojumiem visbrīvāks ir pretestību pastiprinātājs. Tomēr pretestībām ir jā-būt nemainīgām. Te maz noderīgas ir gra-fita vai pašgatavotas tušas pretestības. Vislabākās ir metaliskās pretestības, kas pagatavotas no smalka kvarca pavediena, pārklāta ar smalku metala kārtu.

Daudzkārtēja pastiprinātāja pētišana jā-uzsāk no vienas pakāpes, un tad pakāpe-niski jāpāriet uz citām. Šim nolūkam jāiz-ņem beidzamo lampu no pamata, un jā-savieno šīs lampas anodligzda ar iepriekšē-jās lampas anodligzdu. Ja iepriekšējā pa-

kāpe darbojās labi, tad skaidrs, ka vaina pēdējā pakāpē. Ja iepriekšējā pakāpē arī nekā neuztverēam, tad vaina var būt audio-na lampā, un arī tā jāizpēta.

Pēdīgi apskatīsim paņēmienu, kā noskai-drot ar miliampērmetra palīdzību vai skaņu kroplojumi uztvērējā necelas no pārāk ma-zā anodsprāiguma vai lampu novecošanos. Pēdējās lampas anodkēdē, sērijā ar skaļ-runu vai telefonu, ieslēdzam miliampēr-metru (līdz 50 mA). Ieslēdzam uztvērēju un nolasām miliampērmetra norādījumu, vēl nekā neuztverot. Tad noskānojam uz-tvērēju uz kādu staciju. Mūziku uztverot, miliampērmetra rādītājs nedrīkst svārstīties. Ja miliampērmetra rādītājs svārstās, tad mainām anodsprāigumu, kamēr svārstīšanās izbeidzas. Ja tas ar darbā esošām lampām nav panākams, tad jāņem lielākas jaudas lampas, un jāpalielina darba sprai-gumi.

Ja miliampērmetra rādītājs nesvārstās, tad arī skaļrunī skaņas ir tīras, bez kroplo-jumiem.

Arī citu uztvērēju tipu, kurus te neap-rakstījām, pārbaude nebūs grūta, nemot vē-rā sacīto par atsevišķu daļu pārbaudi. Pēc aparāta schēmas noskaidro, kā pārbaudi visētāk izvest un tad stājas pie darba, vadoties no novērotiem defektiem uztvērējā un varbūtējiem iemesliem pēc pievestās tabeles.

Skaļuma kontroles metodes.

Modernie radiouztvērēji ar trim, četrām, piecām un vairāk lampām, ar aizsargtīkliņa lampīju augstfrekvences un zemfrekvences pakāpēm, ar push-pull gala pastiprinātājiem un citiem kvalitātīviem un kvantitatīvīviem uzlabojumiem, sasniegusi ievērojamu jūti-bu un lielu efektīvo jaudu. Bet ne vienmēr šīs labās īpašības patīkamas. Tā varbūt nav pareizi izteikts. Gribētos sacīt: uztvērēja jūtība un skaļš darbs ir augsti vērtējami, bet uztvērēja īpašiekam jāspēj tos pārval-dit, pārraudzīt, kontrolēt. Ko palīdz, pie-mēram, jūtīgs aparāts, kad jāklausas tuva raidstacija? Labākā gadījumā skaļums ir liels, pat nepatīkams, tomēr bez skaņu krop-lojumiem, sliktākā — dažas lampas, sevišķi audiona, tiek tā pārslodzītas, ka gala rezul-tātā skaļrunī jūs dabūjat visu ko, tik ne bau-

dāmus priekšnesumus! Vēl cits gadījums: skaļums ir labs, bet skaņu bojā traucēkli: šņakona, atmosfēras traucējumi un līdzīgi. Gribētu labāk samazināt skaļumu, bet iz-slēgt traucēklus. Ja vien traucēkļi nav ne-nostabilizēta aparāta paša radīti, no ārie-nes uzņemtos jāmazina mākslīgi.

Skicētos apstākļos vairāk vai mazāk pa-līdz ierīces, kas īsi nosaucamas par ska-ļuma kontroles ierīcēm, jo viņu galvenais uzdevums ir dot iespēju pārvaldīt uztvērēja efektīvo jaudu, kas izsakas skaļumā.

Ko prasa no ideālas skaļuma kontroles? Ierīcei jāatļauj mainīt skaļums no pilnīga klusuma līdz lielākam skaļumam, kuru uzvērējs acumirkligos ap-stākļos spēj dot. Reprodukcijas kvalitātē pie maiņas nedrīkst ciest, tāpat nedrīkst

mainīties noskaņojums. Ierīcei jāspēj nodzēst dažādus traucēkļus, pie tam maz mazinot priekšnesumu skaļumu. Tā nedrīkst radīt savus specifiskos traucējumus un mainīt jebkuras uztvērēja daļas raksturu. Kā redzēsim vēlāk, pēdējais attiecināms uz labām vērtīgām sastāvdaļām; mazvērtīgākās daļas slikto raksturu skaļuma kontroles ierīce var dažreiz labot.

Šīs prasības nav viegli un ne vienmēr pildamas. Turpmāk apskatīsim labākās skaļuma kontroles metodes, bet vispirms tomēr tās, kurās atrodamas ļoti daudzos uztvērējos, kaut gan atzīstamas par visvājākām.

Skaļumu mainīt reģenerācijas maiņa. Tomēr ar saviem trūkumiem. Līdz ar reģenerācijas mazināšanos mazinas selektivitāte. Tuva raidītāja uztveršanai reģen. mazināšana nelīdz: pat bez tās ierosinātā jau da vēl pārāk liela.

Skaļumu var mainīt ar kvēlreostātu izgriešanu. Tomēr šis paņēmiens neieteicams, jo pie mazākas kvēles mazinas emisija, sakarā ar to krit anodstrāva un lampīnas raktūrlīkne mainas. Rodas skaļu kroplojumi. Kvēles pamazināšana sevišķi atsaucas uz pēdējo pakāpju lampām, mazāk traucē audiona lampu.

Maz efektīvs, kā skaļuma mainītājs, ir potenciometrs augstfrekvences pakāpes tīklinā kēdē. Potenciometrs pieslēgts paralēli kvēlbaterijai un dod caur tīklinā spoli lampīnai maināmu spraigumu. Šādā kārtā novērš arī oscilāciju rašanos šai lampīnā.

Beidzot viegli aranžējama skaļuma kontroles ierīce var būt filtrs, ko bieži izlieto, lai tiktu no nevēlamā raidītāja vaļā. Filtra maiņkondensātoru grozot var ievērojami regulēt kādas uztvertītās stacijas skaļumu. Nelīdz (pareizāki — maz līdz) tas tikai tad, kad spēcīgs raidītājs ļoti tuvu. Tad skaļuma maiņa visai niecīga.

Pāriesim tagad pie modernākām skaļuma kontroles metodēm. Izplatītākais ir maināmu pretestību paņēmiens, savas vienkāršības dēļ.


Skaļuma kontrole pēdējās pakāpēs.

Augstomu reostāts paralēli skaļrunim. Šī ir efektīva metode, jo skaļumu var mainīt, plašās robežās. Galvenais trūkums: nav iespējams mazināt lampu slodzi, tāpēc kroplojas arī šķietami klusās skaļas.

Maināma pretestība paralēli ZF transformātora primārajam tīnumam. Tas ir drusku labāk, bet augstfrekvences un audiona lampas tāpat nav pasargātas no pārslodzīšanas. Pretestība maina arī transformātora attiecības pret dažām skaļu frekvencēm. Ja fabriķāts ir lētā tipa, tas var būt pat labi: mazina skaļas asumus, bet augstvērtīga transformātora rakstura maiņa nav vēlama.


Jo ātrāk, jo labāk!

Prasība mazināt arī pirmo pakāpju lampu apgrūtinājumu, norāda skaļuma kontroles ierīču vietu ieejas pakāpēs. Še izstrādātas vairākas metodes.

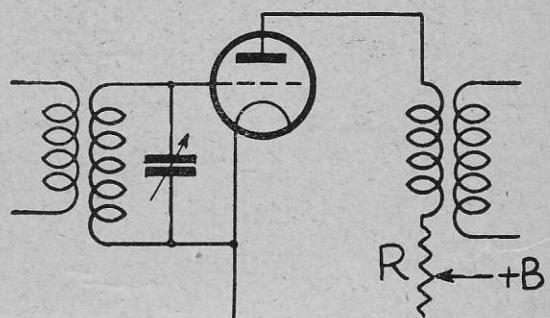

Zīm. 1.

Sērijas reostāts AF lampas a nodā kēdē (zīm. 1). Darbojas apmierinoši. Reostāts regulē arī augstfrekventās oscilācijas.

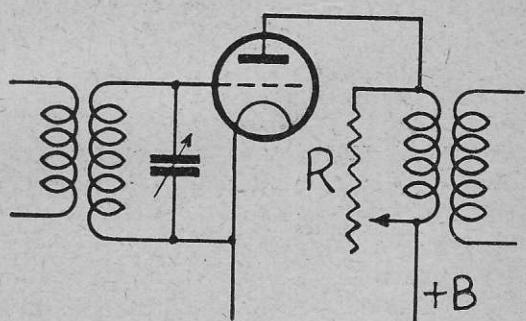


Zīm. 2.

Paralēls reostāts AF transformātora primāram tīnumam (zīm. 2.). Galvenais trūkums: maina noskaņojumu, kad reostāta pretestību samazina. Mazā pretestība itkā īsi noslēdz tīnumu, tā pašindukcija mazinas, un sakarā

ar to mainas arī sekundārā tinuma pašindukcija, izjaucot noskaņojumu.


Potenciometrs paralēli AF transformātora prim. tinuma m (zīm. 3.). Še noskaņojums netiek traucēts, bet mainas lampas anodsprāgums.

Kombinēta ierīce: droselis, kondensātors un potenciometrs pēc zīm. 4. schēmas. Labākā no četrām anoda kēdes kontroles metodēm. Strādā bez atzīmētiem defektiem. Droselis L uztur konstantu anodsprāgumu, caur kondensātoru C noplūst augstfrekventās strāvas AF transfor-

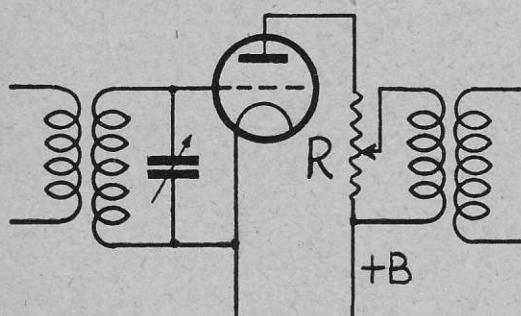

Zīm. 3.

mātora primārā tinumā un caur potenciometru R noteik uz katodu. Augstfrekvences sprāgumu, kurš transformējas uz tālākām pakāpēm, maina potenciometrs. Šis veids, kā redzams prasa vairāk sastāvdaļu.

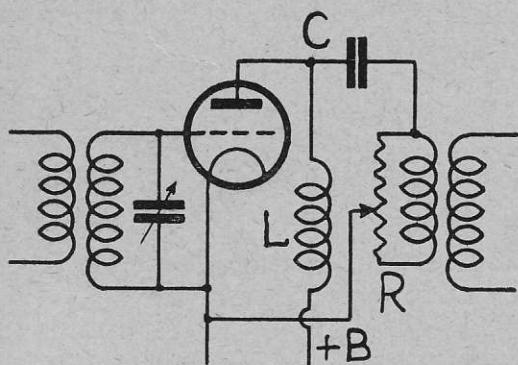


Zīm. 4.

Tikliņa kontroles metodes

Potenciometrs paralēli tikliņa spolei (AF transformātora sekundārajam tinumam). Zīm. 5. schēma. Apmierinoša metode, tikai potenciometra maiņa izsauc noskaņojuma maiņu.


Reostāts paralēlitikliņa spolei (zīm. 6.). Šīs metodes trūkums — selektīvītātes mazināšanās pie mazas (izgrieztas) reostāta ūmiskās vērtības. Abās schēmās pretestībām R jābūt lielām — 500.000—1.000.000 Ω .

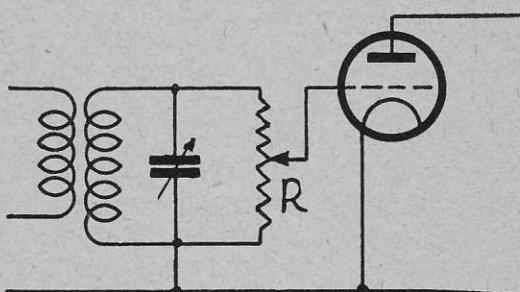

Zīm. 5.

Antenas kontroles metodes

labi izpilda uzdevumu, ja visas svārstības aparātā ievada tikai caur antenu, bet spoles,

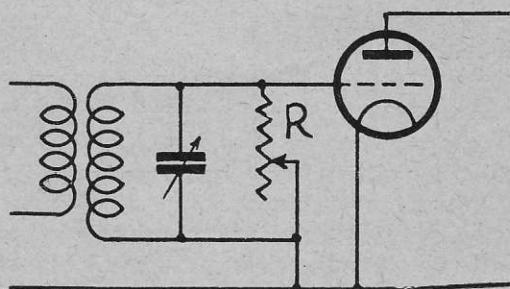

Zīm. 6.

savienojumu vadi u. t. t. no elektromagnētiskiem iespaidiem pasargāti ar metala aizsargkastēm, resp. kapselējumu.

Sērijas potenciometrs antēnā (zīm. 7.) izdevīgs vienā ziņā: atkrit pirmās pakāpes noskaņošanas vajadzība, tā tad vienkāršojas aparāta būve un apkalpošana. Bet pirmās lampas pastiprinājuma darbs šādā schēmā ir mazāks — ar ko grūti samierināties.

Potenciometrs paralēli antēnas spolei (zīm. 8.). Laba metode, maz trūkumu. Atļauj noskaņot pirmās pakāpes tikliņa kēdi. Tomēr vēlreiz jāaizrāda, ka pēdējās divas metodes ir efektīvas tikai kapselētos aparātos.


Pēc skaļuma kontroles metožu uzskaitīšanas, jāslēdz, ka īsti labu ir maz, jo gan-

drīz katrai kāds trūkums. Par labākām jāuzskata metodes pēc schēmām zīm. 4., 8. un 5. Tak par ideālām arī tās nevar saukt

Lai nosauktu labākās metodes katram gadījumam, jāklasificē uztvērēju schēmas četrās klasēs pēc lietotām lampām: 1. līdzstrāvas kvēles lampu schēmas, 2. maiņstrāvas lampu schēmas ar netiešo kvēli, 3. maiņstrāvas lampu schēmas ar tiešo kvēli, un 4. aizsargtīkliņa lampu (AF pakāpē) schēmas. Katrai no šīm klasēm savas īpatnības.

Līdzstrāvas lampu schēmām der visas aplūkotās skaluma kontroles metodes; zināms viena labāk par otru. Netešās kvēles m.-str. lampu schēmām jau daži ierobežojumi. Neder tās metodes, kur mainas anoda vai tīkliņa spraigumi, jo līdz ar to pastiprinās maiņstrāvas rūciens. Piemērotākās zīm. 2., 4., 7. un 8. metodes.


Tiešās kvēles m.-str. lampu schēmas vēl kaprizākas un jūtīgākas

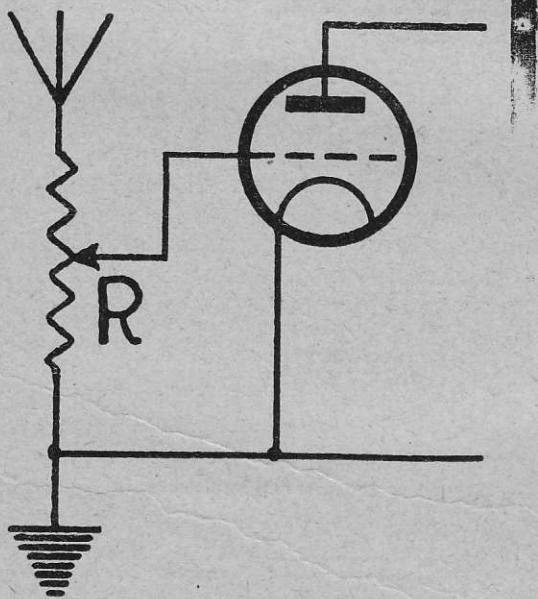

Zīm. 7.

pret spraiguma maiņām. Katra tāda maiņa anoda un tīkliņa spraigumā un kvēles režīmā izsauc spēcīgu rūcienu, kas pastiprinās no lampas uz lampu. Derīgākās iepriekšējās metodes.

Aizsargtīkliņa lampu schēmas gan arī iedalas augšējos trīs kvēles tipos, bet viņu speciālās īpatnības prasa nodalīt tās atsevišķi. — Spēcīgais pastiprinājums izslēdz ZF pakāpju kontroles metodes, jo sevišķi audiona lampa ātri var pārslodzīties. Nepiemērota arī zīm. 1. meto-

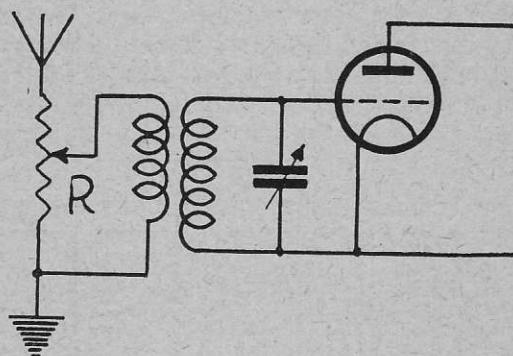

Zīm. 8.

de, jo tā šai gadījumā maz efektīva un arī anodsprāguma maiņa te nevēlama. Derīgas zīm. 2. un 4. schēmas (pēdējā labāka), kas paredzamas pēdējās AF lampas anoda kēdē. Sakarā ar aizsargtīkliņa lampu, aparātu rūpīgu kapselējumu (kas labai darbībai nepieciešams), labas arī antēnas kontroles metodes zīm. 7. un 8. (pēdējā labāka). Mazāk ieteicamas tīkliņa kontroles metodes zīm. 5. un 6.

Maiņpretestību maksimālie lielumi.

Zīm. 1. Sērijas reostāts AF anoda kēdē	200.000 Ω
Zīm. 2. Paralēls reostāts AF transf. pr. tinumam	10.000 Ω
Zīm. 3. u. 4. Potenciometrs paralēli AF pr. tin.	20.000 Ω
Zīm. 5. u. 6. Paralēla pretestība tīkliņa spolei	500.000 Ω
Zīm. 7. Sērijas potenciometrs antēnā	10.000 Ω
Zīm. 8. Potenciometrs paralēli antēnas spolei	25.000 Ω

P. S. Schēmas un dati pēc „Radio News“ 1929. gada maijā. A. V.

Elektriskie traucējumi pie uztveršanas un to novēršana.

(Turpinājums).

Pagājušā numurā mēs nācām pie slēdziena, ka visām elektriskām ierīcēm var pierikot aizsarglīdzekļus pret radio traucējumiem. Šos aizsarglīdzekļus var sadalīt divās galvenās grupās:

- a) aizsarglīdzekļi, kuri novērš dzirksteļu rašanos un tā tad nemaz neļauj izcelties traucēkļu vilniem;
- b) ierices, kurās kavē šo vilnu tālāk izplatīšanos, resp. tos pavājinā.

Pie pirmās grupas pieder dažādi saslēgšanas techniskie paņēmieni, piem., simetriskais slēgums. Neskaņāmos elektroaparātos lietotās spoles ir ieslēgtas noteiktā vadā. Illustēsim to ar piemēru. Ja elektriskā zvanā abas pieslēgu skrūves apzīmēsim ar „a“ un „b“, tad strāva no „a“ plūdīs pa abām sērija saslēgtām ierosmes spolēm uz enkuri un tad pa pārtraucēja kontaktu atpakaļ uz skrūvi „b“.

Traucējumu vilnus, kurus rada pie kontaktvietas pārlecošā dzirkstele, ierosmes spolu pašindukcija vadā „a“ „noslāpē“, turpretim pa vadu „b“ tie var brīvi izplātīties. Ja tagad abas ierosmes spoles neieslēdz vadā „a“, bet vienu vadā „a“ un otru vadā „b“, zvana darbība netiks traucēta un labums būs tas, ka traucējumu vilni tiks „apslāpēti“ abos vados. Šo simetriskā slēguma principu var pielietot arī pie dinamomašīnām un motoriem ar sērijas saslēgumu.

Loti bieži dzirksteļu rašanos var novērst, lietojot citu saslēgumu, kurš dod netikai tādus pat rezultātus, bet pat dažreiz vēl labākus. Tā piem. ar maiņstrāvu iedarbinātā zvanā var vienkārši pārtraucēja kontaktu savienot „īsi“, tad zvans darbojas pilnīgi droši un bez traucējumiem.

Arī elektriskās spēka stacijās loti bieži kolektoru mašīnas var apmainīt ar trīsfāzu mašīnām.

Vēl kā piemēru var pievest tā saucējumam filtrs, kurus lieto rūpniecības gāzu tīršanai. Šajos filtro izlieto vairāk tūkstoš voltu līdzspraigumu, kurū parasti dabūn no rotējoša sinchrontaisnotāja, kas dod bagātīgi dzirksteles. Tādēļ šādas ierīces ir nopietnu traucējumu avots, bet tos

var ar minētiem paņēmieniem novērst. Vēl labāki tomēr ir sinchrontaisnotāja vietā lietot elektronu lampu taisnotājus (kenotronus). Tāpat arī akumulātoru lādēšanai loti bieži lietotos pendela taisnotājus var loti labi atvietot ar kenotroniem.

Tālāk pie elektrisko ietašu montēšanas ar vien rūpīgi jāraugās uz to, lai visur būtu nevainojami kontakti. It sevišķi jāuzmana ieslēdzēji, kontroleri, parastie un automātiskie aizsargi un tldz.


Otrās grupas ierīcēs tiek izlietotas kondensātoru, droseļu un pretestību kombinācijas, vai arī šie trīs elementi atsevišķi. Radio traucējumu novēršanai lietojamām pretestībām, kondensātoriem un droseļiem jāpilda sevišķas prasības. Pretestībām un droseļiem jābūt pēc iespējas ar mazu kapacitāti. Pie pretestībām šī prasība nav grūti izpildāma un arī pie droseļiem to panāk ar tā saucējumu tinumu. Kondensātoriem jābūt atkal ar mazu pašindukciju. Lasiājiem varbūt liksies jocīgi, ka pie kondensātora var runāt par pašindukciju. Bet lieta klūst skaidra, kad iedomājās, ka loti bieži kondensātorus ar lielāku kapacitāti tin, tas ir, divas ar parafinētu papīri vai citu kādu dielektriski šķirtas staniola strēmeles uztin cilindriskā spirālē. Tādam kondensātoram būs jau zināma pašindukcija. Tādēļ šeit lietojamos kondensātorus var pagatavot tikai kārtu salikumā, kā parastos vizlas blokkondensātorus, vai arī jāpielieto cits kāds paņēmiens pašindukcijas kompensēšanai.

Loti daudzās traucējumu novēršanas ierīcēs tiek lietots zemes savienojums un šīm zemes savienojumam arī jāpilda zināmi noteikumi. Vispirms viņa pretestība nedrīkst būt liela. Vislabāk lietot tieši ierices tuvumā zemē ieraktu cauruli vai plati, jo pievienošana īdensvadam bieži vien izrādās par nepietiekošu. Ja ierīcē vajadzīgi vairāki zemes vadi, ieteicams katram punktam lietot īpašu zemes vadu un nesavienot tos visus kopā.

Radio traucējumu liela daļa tiek pārnesta uz uztvērēju no el. tīkla. Šī pārnešana var notikt induktīvi vai kapacitīvi caur antenas-tīkla saiti, vai arī caur anodsprai-guma aparātu un kvēles transformātoru.

Tādēļ antenas iekšējais pievads jāņem pēc iespējas īsāks un aparāts jānostaðā antenas ievada tuvumā. Lai novērstu otro pārnešanas iespēju, starp uztvērēju un tīklu jāieslēdz filters. Bieži pietiekoši labus pa-nākumus var sasniegt, ieslēdzot starp tīkla vadiem tikai divus sērija saslēgtus kondensātorus, kuŗu kopējo viduspunktu pievieno zemei (zīm. 1.).

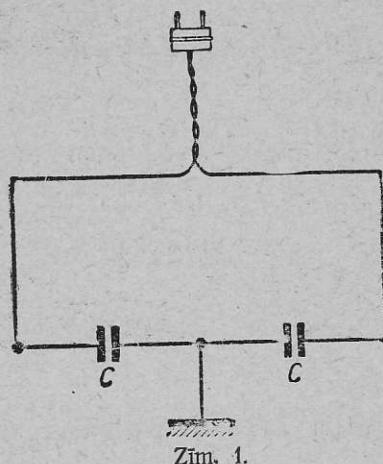
Nākošu reizi apskatīsim kā var kompen-sēt el. traucējumus pie dažādiem el. aparā-tiem, piem., sildierīcēm, mediciniskiem apa-rātiem, motoriem, dinamo un t. t.



RADIO aparāti un viņu piederumi


J. Perl un F. Marienfeldt, Rīgā,
Mazā Ķeniņu ielā № 17. Marijas ielā № 28.

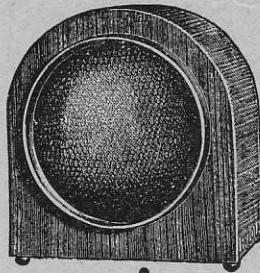
Neticami, tomēr taisnība
par Ls 59,50 īstu LENZOLA skaļruni.



Jaunais Lenzola skaļrunis **Trumpf** pēc savām spē-jām ir tik pilnīgs, ka pirms viena gāda to turēja par neiespējamu. Pa labi atradīsiet sistēmas attēlu. No iedobuma № 1, pa spiralveidīgo eksponenciāltauri, plūst ārā zemie toni, turpretim augstie — pa № 2. Cilvēks dzīrd ar divām ausim plastiskāk kā ar vienu. Tāpat arī skaļrunis ar diviem skāpu atdarinātājiem ir pilnīgāks nekā ar vienu. Pieprasiet demonstrēšanu un aprakstu pie generalpriekštāvja


Radio „OKO“, Rīgā, Atpazījas bulv. 8.

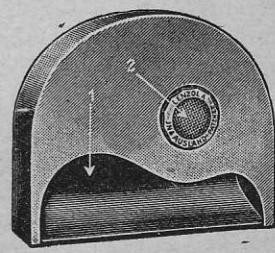

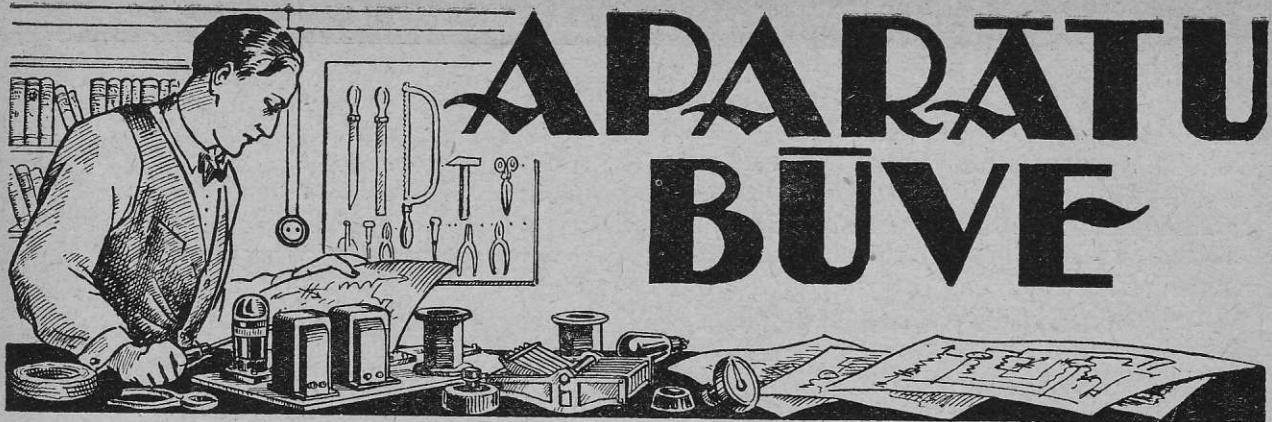

Divpakāpju zemfrekvences pastiprinātāja vienība.

Atsevišks zemfrekvences pastiprinātājs ir ļoti noderīgs ne tikai radioamatierim-eksperimentātoram, bet bieži arī parastam amatierim, kas galveno svaru liek uz klaušīšanos. Vietējā raidītāja tuvumā signālu uztvēršanai pietiek ar kristalldetektoru, bet

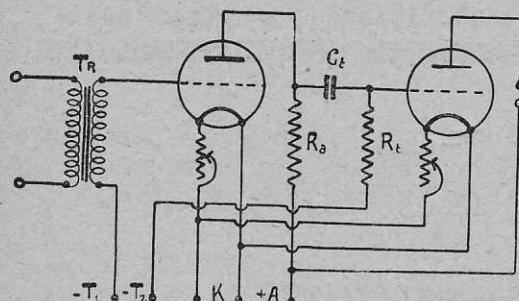

Zīm. 1.

tikai, ja apmierinās ar galvas telefonu. Ja grib pieslēgt skaļruni, jāņem jau zemfrekvences pastiprinātājs, un te ļoti parocīgi ir atsevišķi pievienojama pakāpe, jo to var pieslēgt arī audionam, ja vēlas dabūt arī kādu ārzemju staciju.

Tādēļ šeit arī aprakstīsim divpakāpju pastiprinātāja vienības būvi, kuŗa bez jau minētām pielietošanas iespējām ļoti labi noder gramofona elektriskā noņēmēja svārstību pastiprināšanai.

Pastiprinātāja schēma redzama zīm. 1. Ieejas energija tiek pārnesta uz pirmās lampas tīkliņu caur transformātoru Tr . Šim transformātoram jābūt labas kvalitātes, ja gribam dabūt ne tikai kvantitatīti, bet arī kvalitatīti. Transformātora pārnesums var būt $1:3$ līdz $1:5$.


Otrā pakāpe saistīta ar pirmo ar prete-

stību pārnesumu. Tādā kārtā, ja vien transformātors Tr ir labas kvalitātes, pastiprinātājs dos kā skaļu, tā arī tiru reprodukciju.

Abām pakāpēm bez tam paredzēti atsevišķi tīkliņu priekšspraigumi, jo tikai tā var garantēt par pareizu lampu darbību.

Pastiprinātāja praktiskais izvedums pie-mērots vairāk eksperimentēšanai un tādēļ nepretendē ar savu ārieni uz skaistumu.

Visas daļas uzmontētas uz $20 \times 30 \times 0,4$ mm trolīta plates (zīm. 2.). Kreisā pusē nāk ieejas transformātors ar abām pieslēgu skrūvēm (iejas svārstību pievadišanai), tad seko platē ielaistas četras ligzdiņas pirmajai lampai. Pārnesumām starp pirmo un otro lampu izlietots „Dralowid-Kombinator“ elements (tips I.), kurš satur anod- un tīkliņa pretestību, tīkliņa kondensātoru un arī lampiņas pamatu. Šis elements neizmaksā

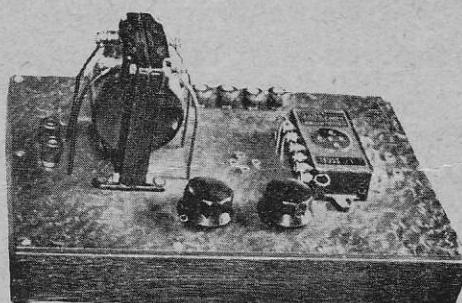


Zīm. 2.

daudz dārgāki kā atsevišķas daļas un pie tam pieslēgšana ir daudz ērtāka kā arī nevajag pretestību un kondensātoru turētājus. Vienā sānu malā iestiprināti abi kvēlreostāti, bet otrā — strāvas un spraigumu pie-

vadu skrūves. Izejas ligzdiņas skaļrunim atrodas labā pusē pašā galā.

Visi savienojumi izvesti zem plates (zīm. 3.). Tikai vadi uz transformātoru un kombinātoru pa maziem caurumiņiem izvadīti uz augšpusi.

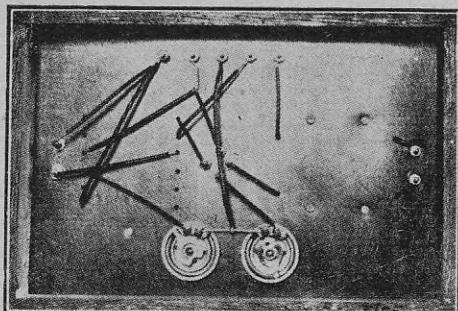

Zīm. 3.


Savienojumiem nēmams kails savienojumu vads, kuŗu pārvelk ar izolācijas cauruli. Vadu gali pie ligzdiņām jāpielodē, lai nerastos vaļīgi kontakti.

Kad visas daļas ir savienotas, trolīta plati var novietot uz apm. 4 cm dziļas kastītes un pastiprinātājs ir gatavs.

Lampas, protams, var lietot dažādu tipu, jāievēro tikai, ka pirmajā jābūt pretestī-

bas pastiprinātāja lampiņai, bet otrai — gala lampiņai.

Kas attiecās uz pozitīvo tīkliņu priekšspraigumu un negatīvā anodspraiguma poļa pievienošanu, tad jāizmēģina, kuŗam kvēles polam tos labāk pievienot.

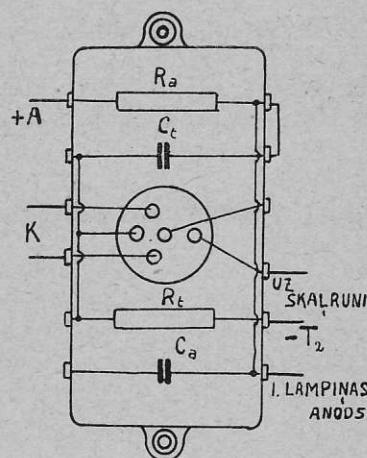

Zīm. 4.

Kombinātora pievienošanas schēma.

Pastiprinātājs jau pie maza ieejas spraiguma dos pietiekoši lielu izejas enerģiju, pat lielāku skaļruņu iedarbināšanai.

Viļņu mērs-filtrs-mēristruments-detektors.

E. Zvirgzdiņš.

Vienkārša viļņu mēra būve piedzīvojušam radioamatierim nerada nekādas lielas grūtības. Tas ir īstam amatierim tikpat nepieciešams rīks, kā jūniekam kompass.

Bet gandrīz tikpat bieži viņam nākās arī sastapties ar jautājumu — cik liela ir šī vai tā kondensātora kapacitāte. Ne arvien var palauties uz pirkto kondensātoru uzdoto liklumu, paštaisītiem blokiem arī kapacitāti var aprēķināt tikai tuveni, un tādēļ bieži būtu ļoti noderīgs aparāts, ar kuŗu ātri un viegli varētu atrast dažādu kondensātoru kapacitātes.

Tādēļ arī šeit mēģināsim aprakstīt kombinētu aparātu, kurš ne tikai noder kā viļņu mērs un vajadzības gadījumā kā kapacitātes mērišanas ierīce, bet kuŗam bez tam ir vēl arī daudz citas, amatierim svarīgas pieletotošanas iespējas.


Visas aparātam nepieciešamās daļas arī

droši vien katram jau būs krājumā, tādēļ viņa būves izdevumi būs ļoti niecīgi, bet tolies tas nereti ļoti noderēs un stipri atvieglos amatierē darbu.

Pie aparāta konstruešanas galvenais svars ir likts uz viņa dažādu pielietošanu un vieglu pārslēgšanu.


Pārslēgšana izdarāma vienkārši ar divām īsā savienojuma dakšījām.

Priekšplate no krāsota parafinēta finiera vai arī ebonīta, iedalīta pēc zīm. 1. redzamiem mē-

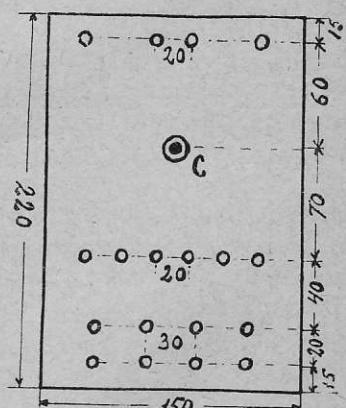


Zīm. 1.

riem. Savienojumu schēmu rāda zīm. 2. Priekšplates caurumā C nāk ievietota maiņkondensātora ass. Uz schēmas ar 1—6 apzīmētās vietās ielaistas spailes (klemmes), bet pārējie numuri ir 4 mm ligzdiņas. Savienošanu izdara pēc 2. zīm. ar schēmu stiepuli. Kondensātors C ir 1000 cm un jāņem pēc iespējas ar pus-

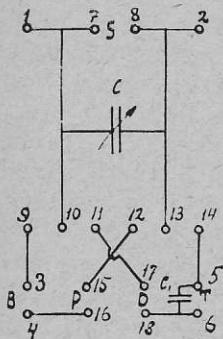

Zim. 2.


Pie spailēm 3—4 pieslēdz mazu strāvas avotu, 2—4 V (piem. kabatas bateriju). Telefona pieslēdz pie spailēm 5—6. Ligzdiņas 9—14 noder dažādām pārslēgšanas ie-spējamībām, pie kam, kā jau teikts, dažādos pārslēgumus izdara ar divām īsā savienojuma dākšinām (tapiņu atstatums 20 mm). Kapacitātes mērišanai ir vēl jāizgatavo speciāla spole pēc 3. zīm. Uz papīra caurules (110 mm garumā un 40 mm caurmērā) uztin 2 spoles, katru ar 70 tin., atstājot starp tām 15 mm lielu starpu. Tīnumi abām spolēm iet pretējos virzienos. Stiepules caurmērs 0,2—0,3 mm. Pēc tam

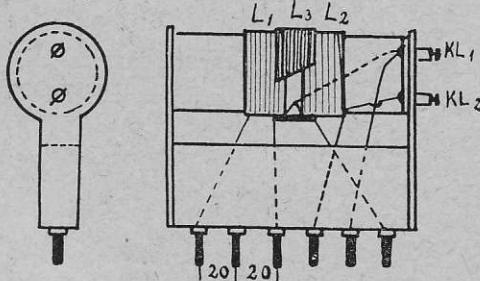


Zim. 3.

spoli parafinē. Uz šīs spoles uzmauc pārbīdamu papes cilindrīti, uz kuŗa uztin 70 tin. no tādas pat stiepules. Tad tādi dabūto spoļu komplektu iestiprina no parafinēta koka izgatavotā turētājā (zīm. 3.) un galus

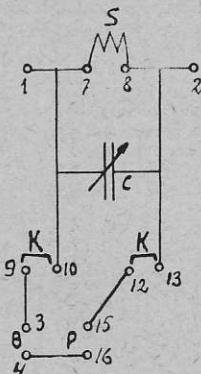pievē pie banāntapiņām un spailēm Kl₁ un Kl₂. Bez tam vēl vajadzīgas ir kādas trīs ūniņspoles 25, 35 un 50 tinumu, kuļas ie-vietojamas ligzdiņās 7 un 8.



Zim, 4.

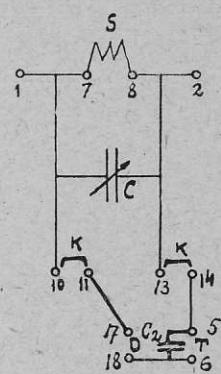

Zim. 5.


Tagad izgatavoto aparātu var pielietot sekošos slēgumos:

1) V i l n u m ē r s (zīm. 4.).

Svārstību kēdi SC dabūn, savienojot 9—10 un 12—13 ar dakšīgām un spailēm 3—4 pievienojot bateriju, bet ligzdiņas 15—16 pīksteni. Tad aparātu gradē kā parastu vilņu mēru ar selektīva uztvērēja palīdzību, zīmējot katrai spolei savu likni.

2) Detektora uztvērējs (zīm. 5.).

Primāru det. uztvērēju dabūn, savienojot 10—11 un 14—13 ar dakšinām, ievietojot

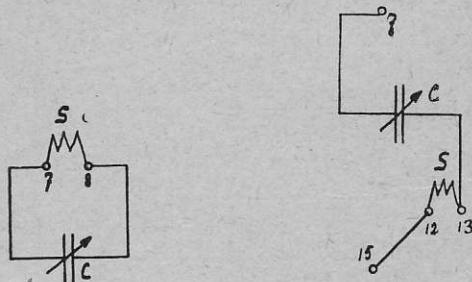

Zīm. 6.

Zim. 7.

detektoru ligzdiņās 17—18 un telefonu pieslēdzot pie 5—6. Antenu pieslēdz pie 1, zemi pie 2.


3) Filtrs (zīm. 6.). Absorbcijas filtrs jeb filtrs — korkis.

4) Filtrs (zīm. 7.). Šenta filtrs.


S un C ir slēgti rindā. Antena pievienojama pie 1., zeme pie 15. Spole S nāk ligzdiņās 12—13.

5) Pārbaudītājs (zīm. 8).

Dīvām lokanām auklām pielodē galā tērauda adatas, bet otrā galā banāntapiņas, kuļas ievieto ligzdās 9 un 12. Pie 3—4 pieslēdz bateriju. Ar šo aparātu var uzmeklēt spolēs un citos savienojumos lūzumus vai

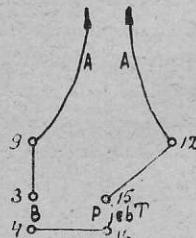

Zīm. 8.

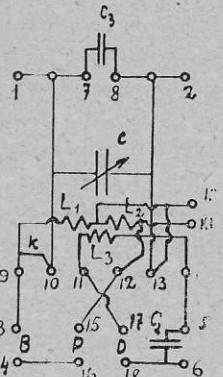


Zīm. 9.

īsslēgumus. Ligzdās 15—16 ievieto pīksteni vai pie lielas pretestības spolēm — telefonu.


6) Kapacitātes mēritājs (zīm. 9.).

Šeit ir pielietota G. Seibta diferenciālmetode. Prinzipiālā schēma dota 10. zīm. Abas spoles L_1 un L_2 ar kondensātojiem C un C_x ir saslēgtas tā, ka dod divus pretēja virziena elektromagnētiskus laukus, kuri inducē spolē L_3 zināmu spraugumu. Ja šie abi lauki būs vienādi, tie iznīcināsies un spolē L_3 strāvas nebūs. Telefonā neko nedzīrēs. Tā kā spoļu L_1 un L_2 pašindukcija ir vienāda, viņu omiskā pretestība arī vienāda, tad lauki iznīcināsies

un telefona skāna nebūs dzirdama tad, ja $C = C_x$. Spolu saslēguma schēma ir dota 9. zīm. Lai tagad varētu lietot aparātu kapacitātes mērišanai, tad spoles L_3 stāvoklis jānoregulē. To izdara sekoši: savieno ligzdīnas 12—13, tad no tās spoles pamata tapiņas, kas nāk 13. ligzdā, atvieno vadu un spoli iesprauž aparātā. (Schēma zīm. 11.). Iedarbina pīksteni un bīda spoli L_3 tik ilgi, kamēr nedzīrd telefonā skānu. Tad ir jāuzņem kondensātora C kapacitātes līkne, lai pēc grādiem to varētu nolasīt. Mērišana tagad vienkārša. Saslēdz atkal normālu schēmu. Iesprauž spoli, detektoru ligzdās 17—18, telefonu ligzd. 5—6, pīksteni ligzd. 15—16 un pieslēdz bateriju pie spaiļēm 3—4 un C_x pie K_1 un K_2 . Mainot tagad C kapacitāti tikmēr, kamēr nedzīrd

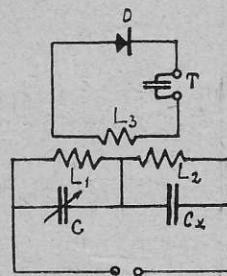

Zīm. 10.

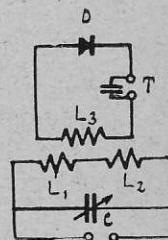

Zīm. 11.

vairs telefonā pīksteņa toni, dabūsim $C_x = C$. Nolasam grādus no kondensātora skalas un uzmeklējam uz kapacitātes līknes attiecīgo kapacitāti. Pieslēdzot kādu izmēritu bloku C_3 ligzdās 7—8, dabūjam paplašinātu mērišanas diapazonu ($C_3 + C$).

IESĀCĒJIEM

Kristalldetektors tāluztveršanai.

N. Briedis.

Pēdējā laikā ne tikai Rīga, bet arī daudzas ārzemju raidītāju stacijas stipri palieeinājušas jaudu. Tādēļ daudzie ārzemju raidītāji labi sadzīrdami arī pie mums ar vienkāršu aparātu — kristalldetektoru.


Ari pie šī vienkāršā aparāta schēmu meklēšana nav beigusies. Cilvēka instinkts prasa arvien kaut ko jaunu, labu un prakti-

tisku. Pēc daudziem mēģinājumiem (ar variometriem, variokoplieriem, vienkāršām indukcijas spolēm) kvalitātes ziņā par labāko izrādījās še apakšā atzīmētā schēma. Tādēļ katram amatierim, kas nevēlētos lieki tērēties, būvējot uztvērējus pēc sarežģītām schēmām, ieteiktu uzbūvēt aparātu pēc vienas no šeit aprakstītām schēmām.


Tās apmierinās lielāko daļu amatieru prasību, ja būvējot tiks ievēroti nepieciešamie aizrādījumi. Tās mazās pūles, ko amatiers pieliks aparāta būvei, ceru, attaisnos mērķi.

Daļu saraksts.

- 1) Labs maiņkondensātors 500 cm ar, vai bez sīknoskaņošanu. Var lietot arī P. T. V. 680 cm maiņkondensātoru.

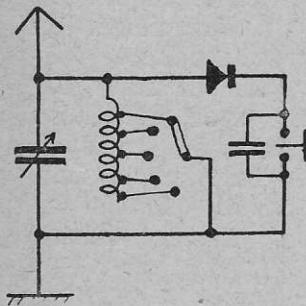

Zīm. 1.

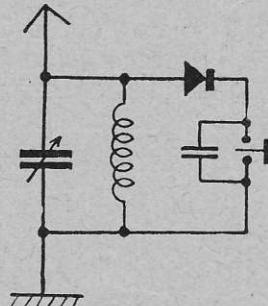

Zīm. 2.

- 2) Kristalla ietvere „Daki“ vai arī „Eifelturm“.
- 3) Kristalli — dažādi. Sevišķi jūtīgs ir „Idealit Super (B)“ kristalls. Ietverei nepieciešami vajadzīgs celulloida vāciņš, kas aizsargā kristallu no putekļiem.
- 4) Galvas telefons — ieteicams P. T. Virsvaldes smagais tips. Jāievēro: klausoties Rīgas raidītāju, membrāna austiņas jāattālina ar vairākām papīra sloksnītēm, bet klausoties tālos raidītājus, var, izņemot tās ārā, atstāt tikai vienu sloksnīti, tādējādi tuvinot membrānu magnētiem, jo no tāliem raidītājiem tiek uztverti vājāki viļņu impulsi.
- 5) Spoles var lietot maināmās — „šūniņu“ no 20—200 tin. (2. zīm. schēmā). Sliktums tas, ka viņu vajadzīgs 5—8 gab. Lietojot 1. zīm. schēmu, var pats pagatavot vajadzīgo cilindrisko spoli.

Šādas spoles tišanai var izlietot papes pertinaksa cilindrus, vai pat tukšas kakao bundžīnas. Spoles diametrs 7—9 cm.

Drāti var lietot ar kokvilnas vai zīda dubultizolāciju diametrā no 0,5—0,9 mm. Tinumu skaits var būt dažāds — līdz apm. 150 tin. Spolei ir atzarojumi, kurus var tieši pielodēt pie spoles tinumiem. (Noizolēt drāti!) Atzarojumus var nemit dažādi. Piem., pie 15., 20., 25., 35., 40., 55., 65., 80.

un t. t. tinumiem. Atzarojumu vadiem jābūt pēc iespējas īsiem.

Kad spole uztīta un atzarojumi pielodēti, spoli nostiprina uz ebonīta (trolīta vai c. izolācijas) plāksnes. Atzarojumu brīvos galus pielodē pie pārslēga kontaktu skrūvītēm (3. zīm.).

Pēc 3. zīm. šādu pārslēgu var viegli pagatavot pats, ievietojot pusriņķī ap kontakt-sviru attiecīgu skaitu kontaktskrūvīšu.

Pārslēgu var arī nopirkt (mak. Ls — 50).


Pārslēgšanu var arī izdarīt ar banānu tapiņām un ligzdiņām. Šāda metode tomēr nav visai parocīga, jo pārslēdzot no viena tinumu skaita uz otru, velkot no ligzdiņas ārā tapiņu, dabūn satricinājumu visa plate; adata no kristalla izkustas un paīet laiks, kamēr atkal atrod jūtīgāko punktu.

Kad visas daļas uzmontētas, uz ebonīta pamatplates, visus savienojumus, lai būtu mazāki zudumi, pielodē. Protams, pilnīgi bez zudumiem savienojumos nav neviens aparāta, bet lodējot mēs tos samazinām. Jo mazāki būs zudumi, jo labāki būs rezultāti. Šo plati ievieto kastītē, kurū var pagatavot katrs pēc savas patikas.

Pirms tāluztvēršanas vēl jāņem vērā, ka adatiņai (spirālei), kas iet uz kristallu, jābūt elastiskai. Tās galiņš slīpi jānogriež ar šķērītēm, lai būtu mazāks saskares laukums ar kristallu (4. zīm.).

Adatiņu jāuzliek tā, lai tā viegli skartu kristalla virsmu. Darbība parastā: ieslēdz spoli uz kaut kurū atzarojumu (ar pārslēgu) un griež lēnām maiņkondensātoru. **Nepieciešami:** labi augsta antena un laba zeme.

Ar šo aparātu Rīgā, pie šīs āra antenas, uztvēru 9 raidītājus. Ja antena būtu ga-

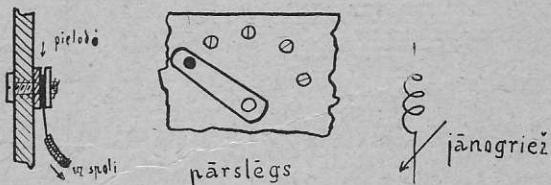

Zīm. 3.

Zīm. 4.

rkā, ceru, rezultāti būtu labāki, bet techn. apstākļu dēļ tas nebija iespējams.

Uz laukiem ar šo aparātu rezultāti būs daudz labāki. Arī aparāta apkalpošana samērā niecīga.

Paskaidrojumus labprāt sniegšu „Radioamatieri“.

Elektriskie mērinstrumenti un viņu pielietošana.


J. Friedrichsons.

Iepriekšējos numuros mēs īsumā apskatījām elektriskās strāvas pamatjēdzienus un redzējām, ka ir pie līdzstrāvas, ir pie maiņstrāvas, var teikt, galveno lomu spēlē tā sauc. Oma likums, kurš izteic sakarību starp elektriskā kēdē plūstošās strāvas stiprumu, šo strāvu radošo spraigumu un kēdes pretestību. Zinot divus no šiem lielumiem, mēs arvien aprēķinu celā varam atrast trešo.

Tā kā praksē arvien ir no ļoti liela svara zināt visus šos trīs katras elektriskās kēdes īpatnējos lielumus, tad ir vajadzīgi kaut-kādi palīdzīzekļi jeb instrumenti, ar kuriem tos varētu noteikt. Un tā kā dažam labam varbūt šādu el. mērinstrumentu uzbūvei un darbība nav pazīstama, nebūs lieki šoreiz pakavēties pie viņiem.

Tā kā ommetru un arī vatmetrus, ar kuru palīdzību var mērīt vadu pretestību, resp. kādā aparātā patērieto jaudu, lieto tikai stipro strāvu elektrotehnikā, un radioamatierim tie vajadzīgi tikai ļoti retos izņēmuma gadījumos, tad pie tiem neapstāsimies, bet apskatīsim tikai ampērmetru un voltmetru uzbūvi un viņu pielietošanu strāvas stiprumu un spraigumu mērīšanai.


Visbiežāk sastopamo un arī, var teikt, vislielāko ampērmetru darbība pamatojas uz fizikā pazīstamā likuma, ka uz strāvas vadu, kas novietots magnētiskā laukā, perpendikulārs lauka spēka līnijām, darbojas spēks,

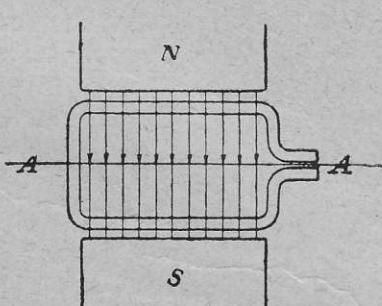


Zīm. 1.

perpendikulārs kā spēka līnijām, tā arī vada virzienam un pie dotā magnētiskā lauka proporcionāls caur vadu plūstošās strāvas stiprumam. Tas ir tā sauc. kreisās rokas trīs pirkstu likums, jo ja izstiepim kreisās rokas rāditāja pirkstu un īkšķi

un vidējo pirkstu novietojot tam perpendikulāri (tā, lai visi trīs pirksti būtu viens pret otru perpendikulāri), tad, pagriežot vidējo pirkstu strāvas virzienā, bet rāditāju lauka spēka līniju virzienā, īkšķis rādīs uz vadu darbojošā spēka virzienu.

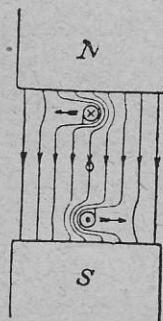

Zīm. 2.

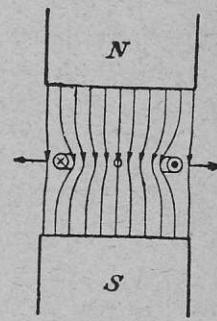


Zīm. 3.

Novietojot tagad viendabīgā magnētiskā laukā starp abiem poliem magnēta poliem drāts tinumu, kurš var griezties ap asi AA (1. zīm.) un nostādot viņa plāksni paraleli spēka līnijām (2. zīm. šis tinums redzams Šķērs-griezumā, pie kam ar krustīnu apzīmētā vadā strāva iejet lapas plāksnē, bet ar punktu apzīmētā — nāk no tās ārā), viena tinuma mala tiks vilkta vienā virzienā, bet otra otrā un rezultātā taisnstūris pagriezīsies ap asi AA. Ja taisnstūris var brīvi griezties, viņš pagriezīsies līdz viņa plāksne būs perpendikulāri spēka līnijām, jo tad spēki uz abām malām darbojas tieši viens otram pretī un viens otru iznīcina (3. zīm.).

Ja turpretim ar atsperes palīdzību turēsim taisnstūri spēka līnijām paralēlā stāvoklī, tad taisnstūra pagriezenam darbosies pretīm atsperes spēks un taisnstūris varēs pagriezties tikai par noteiktu leņķi, pēc kurā taisnstūri griezošais spēks tiek iznīcīts ar atsperes pretspēku. Tā kā spēks, kas griež taisnstūri, ir proporcionāls caur viņu plūstošās strāvas stiprumam, tad ir skaidrs, ka stiprākas strāvas novirzīs taisnstūri par lielāku leņķi un vispār novirzes leņķis būs proporcionāls strāvas stiprumam.

Pierīkojot pie taisnstūra rāditāju un novietojot zem tā skalu ar iedaļām, var viegli nolasīt pagrieziena leņķi un tādā kārtā

•: WIGGLES :• FOTO -

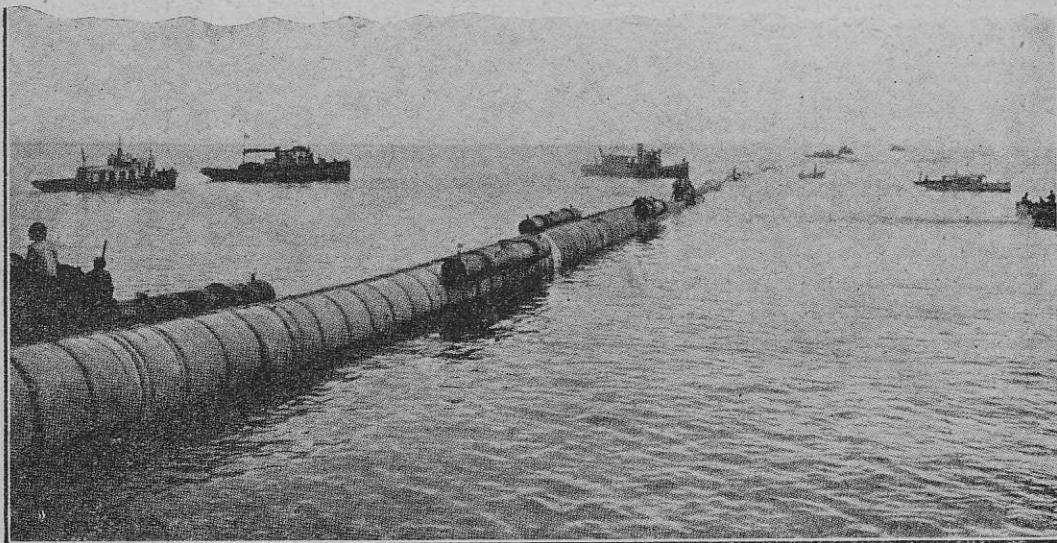



Franču profesora Kloda okeānu ūdens siltuma izmantošanas ierīces realizēšanas darbi pie Kubas.

Apakšā pa kreisi:


Vismazākais elektriskais motors matu dzenamā mašīnā. Līdzās normāla lieluma sērkociņu kastīte.

A p a k šā p a l a b i :

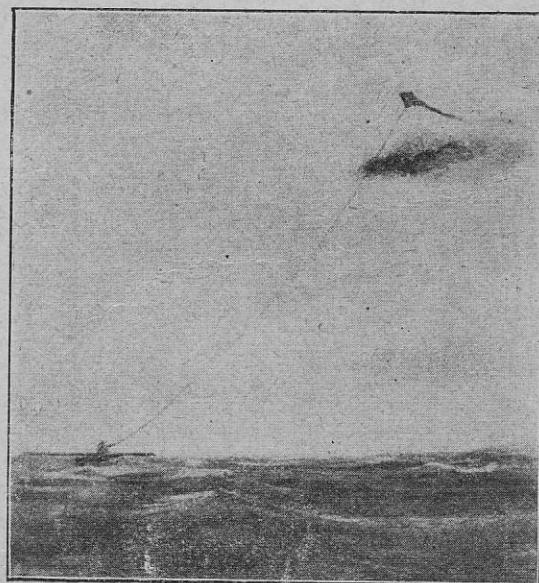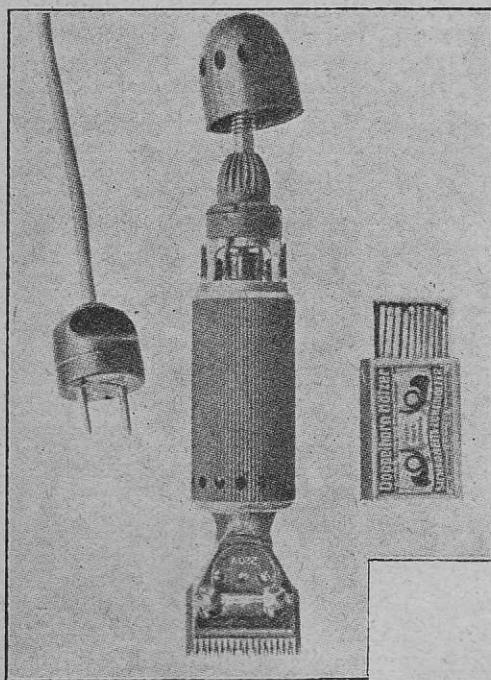Jauns drošības līdzeklis okeāna pārlidotājiem. Lai varētu vieglāki atrast lidmašīnu, kas motora bojājumu dēļ spiesta nolaisties uz ūdens, gaisā uzlaiž pūķi, pa kuru drāti var uzyvilkt liesmu signālus.



CHRONIKA

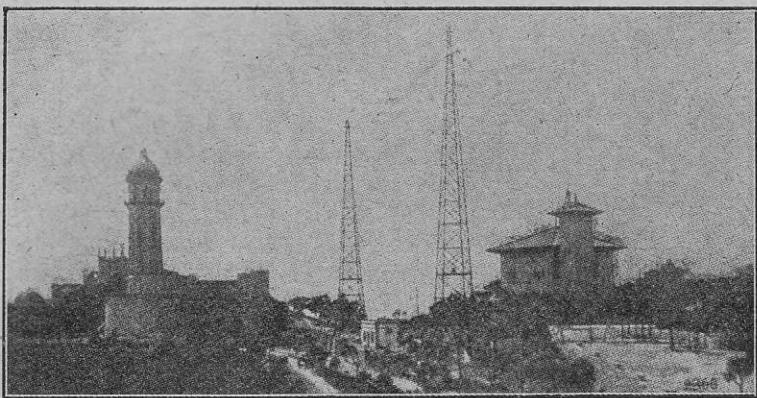




Barselonas raidītāja kopskats.

Augšā pa labi:
Bairds ar savu jauno televīzijas ekrānu (sk. televīzijas nodaļu).

Vidū:
Prof. Einsteins tura atklāšanas runu Berlīnes šīgada radioizstādē.


Apakšā pa kreisi:
Jauna lidaparāta projekts. Tas savieno kā dirižabļa tā lidmašīnas īpašības un vajadzības gadījumā var braukt arī pa ūdeni.

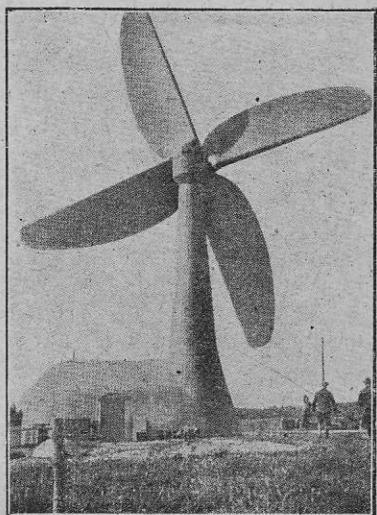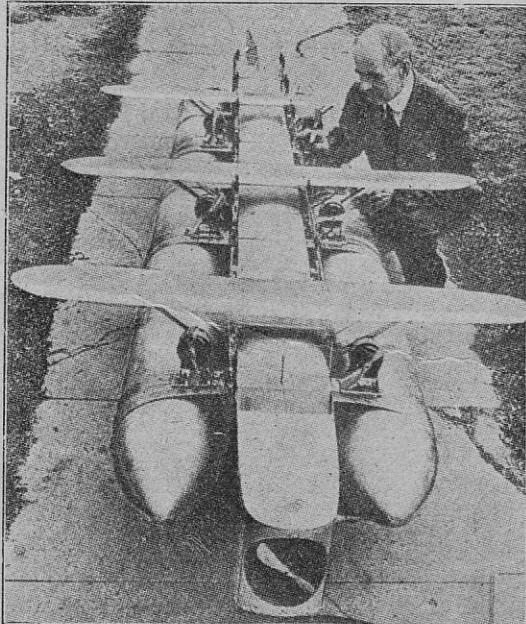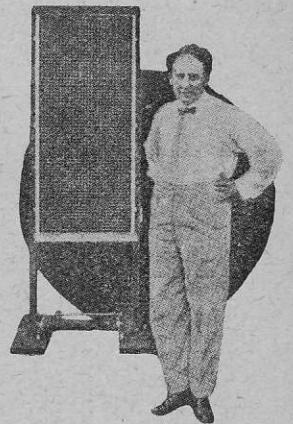Pa labi apakšā:
Ipatnēja veida vēja motors (35 kW).



spriest par strāvas stiprumu, kas plūst caur taisnstūri.

Tāds ir īsumā tā sauc. grozamās spoles ampērmetru princips. Šis nosaukums cēlies no tā, ka faktiski magnēta laukā novieto nevis vienu pašu tinumu, bet uz vieglā

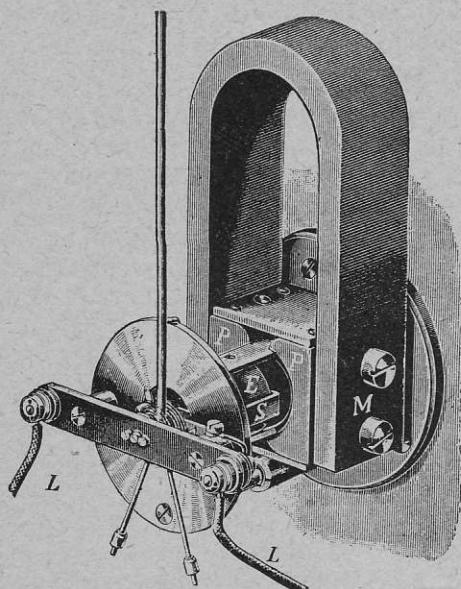

Zīm. 4.

taisnstūrveidīga rāmiša uztītu veselu spolīti ar vairākiem tinumiem. Viena šāda ampērmetra praktiskais izvedums redzams 4. zīm. Te starp magnēta M poliem PP novietota cilindriska sērde E (lai koncentrētu magnētiskās spēka līnijas) un caur viņas centru iet ass, ap kuru var griezties rāmītis S ar drāts tinumiem. Zīmējumā šī sērde ar spolīti S izvilkta ārā no polu iedobuma, lai varētu labāki redzēt viņu uzbūvi. Spolītes ass priekšgalā redzama arī spirālveidīga atspere, kura rada ierobežojošo pretspēku spolītes pagriezumiem. Grozamās spolītes gali ar tievu lokanu vadītu palīdzību pievienoti pieslēgiem LL, pa kuriem pievada mērījamo strāvu.

Lai no rādītāja novirzes leņķa varētu tiesi nolasīt strāvas stiprumu ampēros, instruments jāgrāduē. Tam nolūkam viņam laiž cauri dažāda stipruma strāvas, kuru intensitātes izmēra ar jau graduētu ampermetri, un pret katru rādītāja novirzes leņķi atzīmē attiecīgo strāvas stiprumu.

Ar šādu grozamās spoles ampērmetru par nozēlošanu var mērit tikai līdzstrāvu, jo spoles pagrieziena virziens, kā jau ie-


priekš aizrādīts, atkarājas no strāvas virziena, un laižot viņai cauri maiņstrāvu, kuŗai strāvas virziens mainas loti ātri (vismaz 100 reiz sekundē), spole, protams, nevarēs sekot šim svārstībām un stāvēs vienkārši uz vietas. Tādēļ arī pie līdzstrāvas mērišanas, lai rādītājs kustētos uz vajadzīgo pusē, strāvu jālaiž caur spolīti zināmā noteiktā virzienā, pieslēdzot strāvas kontūra pozitīvo un negatīvo polu pie ar „+“ resp. ar „—“ apzīmētiem instrumenta pieslēgiem.

Lai varētu mērīt arī maiņstrāvas stiprumu, vajadzīgi cita tipa instrumenti, kuri nav atkarīgi no strāvas virziena.

Praksē lieto divus šim nolūkam piemērotus instrumentu tipus: siltuma un mīkstas dzelzs ampērmetrus.

Siltuma ampērmetra darbības princips pamatojas uz tā, ka ikvienā vadā, caur kuru plūst strāva, attistas zināms siltuma daudzums, kurš pie noteiktas vada pretestības ir proporcionāls strāvas stipruma kvadrātam. (Vienā laika vienībā izdalītais siltuma daudzums pēc tā sauc. Dž a uļ a likuma ir $Q = 0,24 \cdot R \cdot I^2$ kalorijas.) Pateicoties šim siltumam, vads, protams, sasilst un līdz ar to izplešas — paliek garāks. Šo izstiepšanas lielumu tad arī var izlietot kā mēru strāvas stiprumam, kas plūst caur vadu.

Šāda instrumenta praktiskā izveduma schēmatisks attēls redzams 5. zīm. Te starp diviem pieslēgiem, kuriem pievada mērījamo strāvu, izstiepts tievs drāts pavediens a, kura vidū piestiprināts otrs, uz apakšu ejošs pavediens. Pie pēdējā savukārt piestiprināts horizontāls diegs, kas apmests ap apālu grozīgu ritenīti un pēc tam piestiprināts pie atspēres, kas visu sistēmu tura ie-stieptā stāvoklī. Strāvai caur vadu a ejot, tas izstiepas, atspere pavelk horizontālo diegu pa labi, un pateicoties tam, ritenītis par zināmu leņķi pagriežas pulksteņa rādītāja virzienā. Ja pie ritenīša piestiprina rādītāju, rādītājs pakustēsies uz skalas par zināmu iedaļu skaitu (punktētais stāvok-

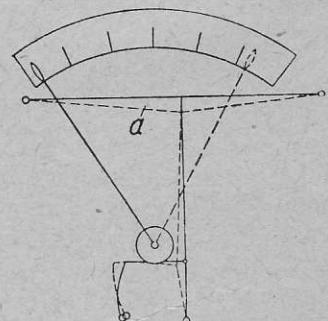

Zīm. 5.

lis zīmējumā). Laižot cauri zināma stipruma strāvas instrumentu var graduēt tāpat kā jau apskatīts pie iepriekšējā tipa instrumentiem.

Tā ka te izdalītā siltuma daudzums neatkarājas no strāvas virziena (siltums proporcionāls I^2), tad ar šāda tipa instrumentiem var mērīt arī maiņstrāvas stiprumu.

Instrumenta rādītais strāvas stiprums gan nebūs maksimālais maiņstrāvas stiprums (sk. „RA“. № 7.), bet vidējais maiņstrāvas stiprums, tā sauc. efektīvais maiņstrāvas stiprums. ($I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0,77 I_0$)

Mīkstās dzelzs ampērmetri beidzot dibinas uz to, ka laižot caur vadu spoli elektrisko strāvu, spole iegūst magnēta īpašības, atkarībā no strāvas virziena, viens gals kļūst par N-polu, otrs par S-polu.


Spoles gali tā tad pievilkts dzelzi gluži tāpat kā parastais magnēts. Pie tam šis pievilkšanas spēks, atkarājas no strāvas radīta

magnētiskā laukka intensitātes, kuŗa savukārt ir proporcionāla pašai strāvas intensitātei, tas ir, jo lielāka būs caur spoli plūstošā strāva, jo stiprāki spole pievilkts dzelzi.

Šo parādību tad arī loti labi

var pielietot strāvas stipruma mērišanai.

Tāda instrumenta principiālā schēma redzama 6. zīm. Te virs spoles novietots mīkstas dzelzs stienītis E, kuŗš var grozīties ap savu piekaršanas punktu. Strāvai caur spoli plūstot, stienītis tiek vilkts spole iekšā, un, pateicoties tam, rādītājs Z pākustas uz labo pusī. Liekot darboties uz rādītāju kādas atsperes pretestīkam, kuŗa strāvai caur spoli neplūstot, tur rādītāju noteiktā stāvoklī; rādītājs, strāvu caur spoli laižot, pagriezīsies jo vairāk, jo stiprāka būs strāva. Tā kā pievilkšana neatkarājas no tā kādā virzienā plūst spole strāva, jo dzelzi pievilkts vienādi kā N-pols, tā S-polus, šāda tipa instrumentus var lietot arī maiņstrāvas mērišanai, pie kam viņi atkal rādīs efektīvo strāvas stiprumu.

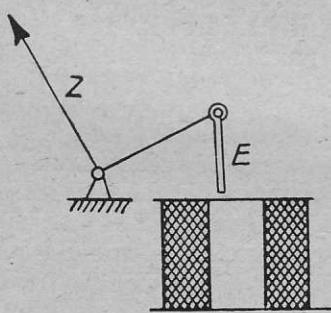

Zīm. 6.

Sie ir visi praksē lietoto ampērmetru tipi. Saņemot visu sacīto kopā, tā tad varam teikt, ka ar grozāmās spoles instrumentiem varam mērīt tikai līdzstrāvu un viņus arvien var pazīt no tā, ka pie pieslēgiem ir atzīmēts „+“ un „—“, bez tam viņu skalas iedaļas ir vienādas un iekšpusē arvien var saskatīt starp magnēta poliem kustošo spolīti.

Ar siltuma un mīkstās dzelzs instrumentiem turpretim var mērīt kā līdzstrāvu, tā arī maiņstrāvu (parasti uz viņu skalas redzama zīme „≈“, kas norāda, ka tie lietojami kā maiņstrāvai, tā arī līdzstrāvai). Viņu raksturīgā pazīme, no kuŗas tos tūlit var atšķirt no grozāmās spoles instrumentiem, ir tā, ka viņu skalas iedaļas nav vienādas, no sākuma tās ir mazas, vēlāk uz skalas otru pusī, kas atbilst lielākiem strāvas stipriem, tās kļūst lielākas.

Tas viegli saprotams, jo kā siltuma, tā arī mīkstās dzelzs ampērmetros, drāts izstiepšanās, resp. darbojošais spēks nav proporcionāls strāvas stiprumam, bet gan strāvas stipruma kvadrātam. Tādēļ arī pie divreiz stiprākas strāvas radītāja noliešanās būs nevis divreiz, bet četrreiz lielāka, pie trīsreiz stiprākas strāvas, deviņreiz lielāka un t. t.


Tā kā ampērmetram jārāda strāvas stiprums, kas plūst visā kēdē, tad saprotams, ka viņam jālaiž cauri visa kēdes strāva, cītiem vārdiem sakot, ampērmetrs jāiedz izmērāmā kēdē rindā ar visiem pārējiem kēdē ieslēgtiem instrumentiem. Bet nu, no Oma likuma mēs zinām, ka kēdes strāvas stiprums atkarājas no kēdes pretestības, tā tad, ieslēdzot kēdē ampērmetru, kuŗam pašam ir zināma pretestība, kēdes kopējā pretestība palielināsies un strāvas stiprums kļūs mazāks, nekā iepriekš, kad ampērmetrs nebija ieslēgts. Tādēļ, lai ampērmetru ieslēdzot, strāvas stiprums kēdē nemainītos, (nemainītos vismaz jūtami), ampērmetrus pagatavo ar pēc iešējas mazāku pretestību (nemot spoles tikai nedaudz tinumus no resnas drāts). Protams, nemot mazāk tinumus, instrumenta jūtība kļūst mazāka un tas jāatsver konstruktīvi, nemot viegli grozīgu spoli, vāju atsperes spēku un t. t.

Loti jūtīgus ampērmetrus, kuŗi atsaucas vēl uz ampēra tūkstošdaļam (miliampē-

riem), sauc par miliampērmetriem, un tiem radiotechnikā ir it sevišķi liela nozīme.

Tagad vēl atliek mums apskatīt spraigumu mērišanu un te lietotos instrumentus — voltmetrus.

Izņemot loti reti sastopamos elektrostatiskos voltmetrus, kuŗu darbība pa-

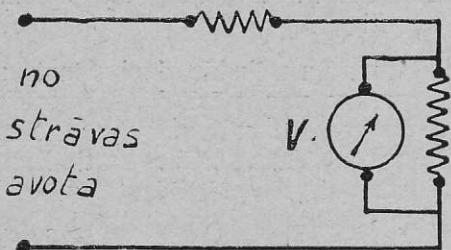

Zīm. 7.

matojas uz divu pretēju el. lādiņu pievilkšanos (pe kam šī pievilkšanās ir jo lielāka, jo lielāka ir lādiņu spraigumu starpība) un pie kuŗu uzbūves sīkāki neuzkavēsimies, visi praksē lietotie spraiguma mērišanas instrumenti arī dibinas uz strāvas stipruma mērišanu.

Tiešām, ja mēs kādā el. kēdē ieslēgsim pēc kārtas el. avotus ar dažādiem spraigumiem, tad pēc Oma likuma ir skaidrs, ka ikreizējais strāvas stiprums šai kēdē būs proporcionāls pieliktam spraigumam, jo pretestība visu laiku paliks tā pati. Tā tad paralielinot spraigumu divas reizes, arī strāvas stiprums kļūs divreiz lielāks un t. t. Ieslēdzot tādā kēdē ampērmetri, no strāvas stipruma varēs spriest par kēdei pielikto spraigumu, un zinot pielikto spraigumu liebumus, varēs pat kēdē ieslēgto ampērmetri graduēt voltos. Bet nu nelaime tikai tā, ka šādi graduētu voltmetri varēs lietot tikai vienā un tanī pašā kēdē, jo ieslēdzot to kādā citā kēdē, kurās pretestība ir citāda, pie viena un tā paša spraiguma kēdē plūdis pavisam cits strāvas stiprums un instruments rādītu pavisam citu spraigumu. Kaut cik pareizi instruments rādītu tikai tad, ja viņa paša pretestība, salīdzinot ar pārējo kēdes locekļu pretestību, būtu loti liela. Voltmetrs tā tad jāpagatavo ar loti lielu tiņumu skaitu un no loti tievas drāts. Nemot pietiekoši daudz tinumus, instrumenta jūtība arī būs pietiekoši liela.

Bet tagad nu rodas atkal jauna grūtība. Ieslēdzot šādu instrumentu ar loti lielu pretestību elektriskā kēdē, strāvas stiprums


kēdē loti stipri pamazināsies, kas bieži vien nav vēlams. Otrkārt, ieslēdzot voltmetri kēdē, mēs varēsim izmērīt tikai visu el. avota doto spraigumu, bet loti bieži ir vajadzīgs noteikt spraigumu tikai pie kāda kēdē ieslēgta aparāta galiem.

Tādēļ arī voltmetru nekad neslēdz tieši pašā kēdē, bet paralēli tiem punktiem, starp kuŗiem grib izmērīt spraigumu (7. zīm.). Pirmkārt, tad strāvas stiprums visā galvenā kēdē daudz nemainīsies (pateicoties voltmetra lielai pretestībai) un otrkārt, voltmetrs rādīs tikai spraigumu, kas ir starp pretestības R galiem, jo tikai šis un nevis el. avota spraigums rada caur voltmetri plūstošo strāvu.

Tā tad galu galā voltmetrs nav nekas cits kā ampērmetrs, bet tikai ar loti lielu pretestību. Tādēļ arī saprotams, ka kā voltmetrus var lietot visu jau minēto triju tipu instrumentus, pie kam grozāmās spoles voltmetri rādīs atkal tikai līdzspraigumus, bet siltuma un mikstās dzelzs voltmetri arī bez tam maiņspraigumus (atkal gan tikai efektīvos maiņspraigumus $E_{eff} = 0,77E_0$).

No augšā sacītā ir skaidrs, ka voltmetra norādījumi būs jo pareizāki, jo lielāka būs viņa pretestība; tādēļ arī pie iegādāšanas arvien jāraugas uz to, lai voltmetra iekšējā pretestība būtu ne mazāka par 10.000 omu.

Bez tam tā tad arvien vēl jāpatur prāta, ka voltmetrs jāslēdz arvien paralēli punktiem, starp kuŗiem spraigumu grib izmērīt, bet ampērmetrs ieslēdzams ikkuriā kēdes vietā (8. zīm.).

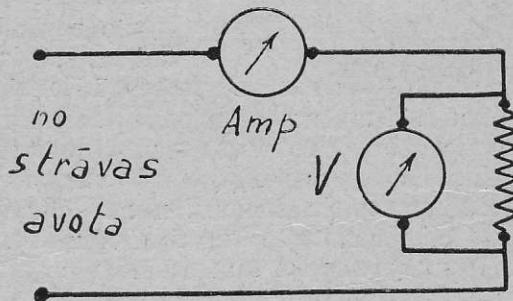

Zīm. 8.

Tādā kārtā izmērītie divi lielumi dod iespēju atrast arī pretestību ($R = \frac{E}{I}$) un arī kādā aparātā patērēto jaudu ($W = I \cdot E$). Vajag tikai izmērīt spraigumu pretestības resp. aparāta galos (ne visu el. avota spraigumu) un kēdes strāvas stiprumu.



I S I E
VIŁNI



Ultrā-īsvilņu raidītājs un uztvērējs.


Vācu radiožurnālā „Radio für Alle“ ievietots interesants ultrā-īsvilņu aparātūras būves apraksts, kurš var intereset arī mūsu īsvilņnieku saimi.

Pēc Hāgas 1929. gada konferences lēmuma vilņi zem 10 m tika oficiāli nosaukti par „ultrā-īsiem“ vilņiem. Visi mēģinājumi kas izdarīti šīnī diapazonā rāda, ka tālsatiksmei šie vilņi nav piemēroti, viņu izplatīšanās likumi jau vairāk tuvojas gaismas izplatīšanās likumiem, tie nespēj sekot zemes izliekumam un tādēļ node-rīgi tikai tuvsatiksmei. Lai arī pētījumu šīnī nozarē vēl ir samērā ļoti maz, tomēr puslīdz noteikti var teikt, ka līdz 100 km lielus atstātumus var pārvaret samērā viegli.

Amatieru darbs šīnī diapazonā ir vairāk kā vajadzīgs un tādēļ katram būtu ieteicams pāeksperimentēt ar šiem vilņiem, jo viņu īpašības ir vēl interesantākas kā parasto īso vilņu īpašības.

Šeit aprakstītā aparātūra domāta tieši eksperimentēšanai ar ultrā-īsiem vilņiem un pie laba izveduma tā dod arī labus praktiskus sasniegumus.

Ultrā-īsiem vilņiem var izlietot ikkuļu raidītāja schēmu, tomēr te par vispiemērotāko izrādījusēs pazīstamā Hartleja trispunktū schēma, protams, konstruktīvi pārmainī-

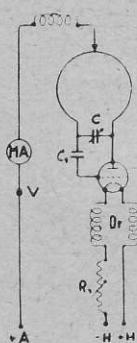


Zīm. 1.

ta. Zīm. 1. redzama šī schēma, bet zīm. 2. raidītāja praktiskais izvedums.

Uzbūvei vajadzīgs 250×250 mm liels pamatlēlis, kura vidū pieskrūvē zīm. 3. attēloto krustu, kuru pagatavo no ebonīta. Krustā ievieto četras ligzdiņas lampīnai un divas ligzdiņas pašindukcijas lokam. Pašindukcijas loku pagatavo no 4 mm varā vada 100 mm diametrā un zem taisna leņķa atliekos galus iesprauž minētās ligzdiņas.


Kondensātoru C_1 , kas saista anodkontūru ar tīkliņu, pagatavo no 2 divsantīmu gabaliem, pielodējot tiem vidū drāts gabaliņu, kuru pievieno pie lampas tīkliņa ligz-

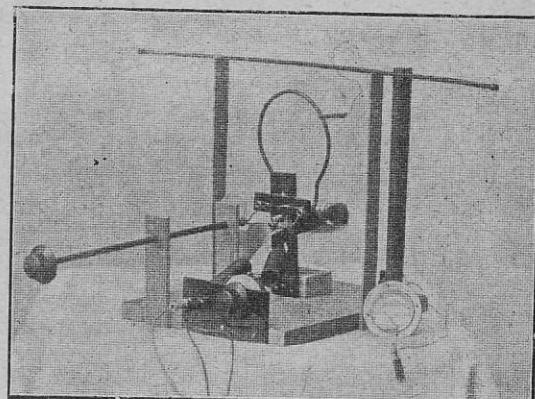


Zīm. 2.

diņas un pašindukcijas vienas ligzdiņas (sk. zīm. 3.). Abām naudas ripīnām jābūt cieši vienai pie otras (lai tās nesaskartos, starp

tām ieliek plānu vizlas gabaliņu). Arī noskaņošanas kondensātors C jāpagatavo pašam. Tas sastāv no divām platēm, kurās pēc zīm. 4. formas izgriež no aluminija skārda. Nekustīgo plati pieskrūvē tieši pie anoda ligzdiņas, bet kustīgo piestiprina pie

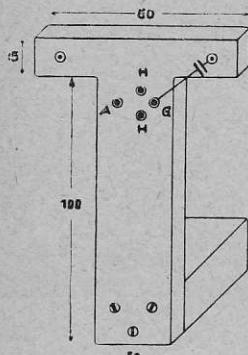

Zīm. 3.

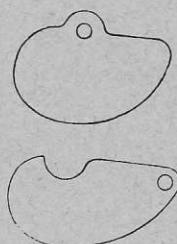

Zīm. 4.

apm. 30 cm garā ebonīta stieņa, kurš var griezties divos koka turētājos izurbtos caurumiņos. Rotoram ar lokanu vadu pievieno otro pašindukcijas ligzdiņu.


Kvēlkontūrā ieslēdzamas divas droseles (pa 25 tin. 0,5 mm emaljētas drāts uz 15 mm caurmēra cilindra ar 3 mm atstatumu starp atsevišķiem tinumiem). Bez tam vēl kopējā kvēles un anoda minusvadā ieslēgts kvēlreostāts R_1 . Droseles jānovieto cik vien iespējams tuvu lampiņas kvēlligzdiņām. Kvēlreostāta un kvēlstrāvas pievadu ligzdiņu novietošanai, pie pamatdēļa pieskrūvēta 100×60 mm liela ebonīta platīte.

Zīm. 5.

Ari anodkontūrā ievienota līdzīga drosele, tikai ar 40 tinumiem, kuŗu novieto pamatdēļa labā stūri. Šis droseles vienu galu tā tad pievieno anodsprāguma pozitīvā pievadā, ieslēdzot starpā miliampērmetru, bet otru galu piestiprina ar lokanu vadu pie spailītes, ar kuŗu var staigāt pa pašindukcijas loku.

Tagad vēl tikai vajag ierīkot antenu — dipolu. To pagatavo no izvelkamas metala caurulites, kuŗai jābūt tieši tik gařai, cik ir raidītāja pusvilnis. Šo dipolu piestiprina


apm. 3 cm virs pašindukcijas loka, kā tas redzams zīm. 2. Vislabāko dipola atstatumu atrud izmēģinot. Raidītājam lauj oscilēt (to var konstatēt, ja kondensātoru C grozot, pie oscilāciju iestāšanās, anodstrāva pamazinās. Anodsprāgums jāņem 120—190 volti. Lampa jāņem ar lielu caurtveri. Ja raidītājs tūlīt neoscile, jāmaina spailītes

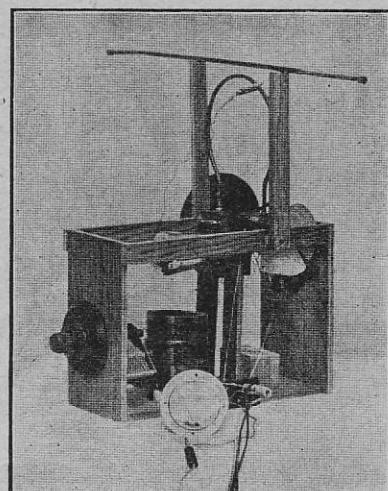

Zīm. 6.

stāvoklis uz loka, ejot vairāk uz tīkliņa pusē un tad pieskaras ar pirkstu vienam dipola galam. Pareizā atstatumā tad anodstrāvai jāpieauga.

Raidītāja vilna gařumu var viegli izmērit ar Lechera paralēldrātim. Divus apm. 10 m garus antenas vada gabalus izvelk izolēti paralēli vienu otram, apm. 20 cm atstatumā. Vienu galā tiem piestiprina apm. tikpat lielu cilpu, kāda ir raidītāja. Tuvinot šo cilpu raidītāja pašindukcijas lokam (3—10 cm), paralēlās drātis radīsies elektriskie stāvvilni. Pārliekot drātīm kailu, izolētā rokturī iestiprinātu vadu (tiltu), un bīdot to uz priekšu un atpakaļ, varēs atrast vietas, kuŗas raidītāja miliampērmetrs dod lielāko novirzi. Atstatums starp divām šādām sekvojošām vietām būs arī raidītāja pusvilnis. Izmerījot vairākus šādus stāvokļus

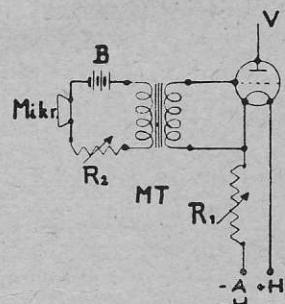

Zīm. 7.

un ņemot vidējo, var raidītāja vilni noteikt samērā precizi.

Uztvērēja schēma atšķiras no raidītāja tikai ar to, ka starp katodu un anodkontūru, jūtības palielināšanas dēļ, ievietots super-regenerācijas kontūrs $C_2 L$ (zīm. 5.). Uztvērēja uzbūve redzama zīm. 6. Visas daļas ir tādas pat kā raidītājā, tikai vēl nāk klāt C_2 -1000 cm, L -1200—1300 tinumi 0,5 mm emaljas drāts uz 70 mm cilindra un C_3 -5000 cm.

Starp katodu un tīkliņu var ieslēgt vēl novadpretestību R-3—5 megomi. Skaluma palielināšanai uztvērēju var pieslēgt pie parastā pastiprinātāja.

Beidzot vēl jāaizrāda, ka raidītāju var izlietot arī telefonijai. Tad viņam jāpieviev-

no vēl modulācijas piedeva, kurās schēma redzama zīm. 7. Tā sastāv no parastā mikrofona, kuļš kopā ar 4,5 V kabatas bateriju un 200 omu reostātu R_2 pieslēgts transformātora MT (pārnesums 1 : 200) primāram tinumam. Sekundārais tinums pievienots modulācijas lampiņas tīkliņam un katodam. Lampiņas anods pievienots raidītajam punktā V.

Modulātorā ieteicams lietot tādu pat lampiņu kā raidītājā un liels svars jāliek uz viņas kvēles regulēšanu. Ja skaņa ir kroplota, raidītāja anodkontūra droseli jāmēģina apmainīt ar parasto tīkla aparātu zemfrekvences droseli.

Modulātoru var iebūvēt atsevišķā kastītē vai arī klāt pie paša raidītāja.



Pēdējie notikumi televīzijas nozarē.

Pēdējos pāris mēnešos televīzijas „fron̄tē“ nekādas ievērojamas pārmaiņas nav bijušas, konstruktori parastā tempā strādā uz priekšu, veidotami uz priekšu jau pazīstamās sistēmas. Kā izrādās, jau pat tagad televīzijai ir drošāks pamats kā bilžu noraidīšanai, jo gandrīz visas stacijas (un to no sākuma bija liels skaits!), kas bija apgādātas ar fultografa raidierīcēm, tagad bilžu noraidīšanu galīgi pārtraukušas, turpretim abas stacijas (Londona un Berline), kas pirmās sāka televīzijas raidīšanu, turpina savu darbu joprojām regulāri uz priekšu, ja pat to ievērojami paplašina. Londonas stacija, kā jau rakstījām maija numurā, sākot ar aprīļa mēnesi, dod televīzijas priekšnesumiem līdzīgi skaņu, un Berlīnes raidītāja televīzijas

programma tagad tiek noraidīta arī no Kēnigsvusterhausenās raidītāja uz 1650 m vilņa, kuļš ir daudz spēcīgāks kā līdzšinējais Berlīnes-Viclebenes raidītājs.

Kas attiecas uz pašu programmu, tad tāpat kā līdz šim, vāci pieturās pie filmu noraidīšanas un cenas pēc iespējas uzlabot kvalitāti. Lai varētu pielietot lielāku bilžu punktu frekvenci, „Telefunken“ sabiedrība nupat izdarījusi starp Nauenu un Treptovu televīzijas raidīšanas un uztveršanas mēģinājumus uz īsiem vilņiem, pie kam izrādījies, ka it sevišķi še noderīgi 80 m un 6 m vilņi. Tomēr pagaidām vēl visi regulārie mēģinājumi notiek uz radiofona vilņu garumiem, lai varētu pielietot radiofona uztveršo aparātūru.

Vācijā gan ar televīzijas uztvērēju pagatavošanu nodarbojas vairākas firmas („Telefunken“, „Telchor“, „Deutsche Fernsehgesellschaft“), bet viņu ražotie aparāti nevar tikt uzskatīti par tirgus ražojumu, tie visi ir lielākā vai mazākā mērā mēģinājumu konstrukcijas.

Angļu „Bairda televīzijas sabiedrība“ turpretim vairāk nodarbojas ar dzīvu priekšmetu pāraidišanu un nesen atpakaļ tika pat noraidīta vesela luga — Pirandello „Cilvēks ar puķi mutē“. Tas savā ziņā jau ir izcilus notikums televīzijas vēsturē. Protams, nevajaga domāt, kā iespāids tas pats kas īstā teātrī — redzamis tikai viens pats aktieris vai pat tikai **kāda viņa kermeņa daļa**, aktieriem maiņoties rodas pārtraukumi un t. t.

Tomēr, lai arī daļa angļu preses pret šo „pirmuzvedumu“ izsakās diezgan skeptiski, nevar noliegt, ka tas ir solis uz priekšu.

Bet Bairds iet uz priekšu arī citā virzienā — viņš cenšas dabūt lielākus attēlus. Līdz šim parasti dabūto attēlu lielums at-

karājās no mirdz lampas plates lieluma (apm. 2×3 cm) un bija labi saredzams tikai vienai personai. Vienīgā Telefunkena sabiedrība mēģināja attēlu optiski projecēt uz ekrāna, bet šāds palielināts attēls tad ir ļoti vājš.

Bairds iet citu ceļu: viņš pagatavo sa-



Zīm. 1.

Jauna fotošūna.

Fotošūnai — elementam, kas pārvērš gaismas intensitātes svārstības elektriskās strāvas svārstībās, — ir liela nozīme ne tikai televīzijā, bet arī bilžu telegrafijā, un vēl jo vairāk tagad strauji attīstošā skāpu filmas nozarē.

Tādēļ arī saprotams, ka konstruktori un izgudrotāji nemitīgi strādā pie fotošūnas uzlabošanas un mēģina atrast jaunus ceļus viņu pagatavošanā.

Līdzšinējās fotošūnas principā sastāv no

mērā lielu (160×65 cm) ekrānu no cieši līdzās saliktām mazām elektriskām lampiņām) minētā lieluma ekrānā, pavisam 2100 (un tās uztverto televīzijas svārstību ritmā aizdedzina. Nipkova diska vietā uztvērējā tā tad stājas rotējoša kontaktsvira, kura rotēdama pēc kārtas pieskaļas 2100 kontaktsegmentiem, kuri ar vadiem savienoti katrs ar savu lampiņu. Pienākošo impulsu ritmā dažas lampiņas tiek aizdedzinātas, dažas ne un tā uz visa lampiņu ekrāna rodas mozaikai līdzīga bilde (1. zīm.).

Skatoties no lielāka atstatuma — apm. 15 m, atsevišķas lampiņas vairs nevar atšķirt un uz ekrāna redzama kontrastaina, bet nepārtraukta bilde.

Protams, lampu iededzināšanai vajadzīga samērā stipra strāva (vairāki ampēri), tādēļ vajadzīgas spēcīgas pastiprinātāju lampas, un pateicoties tām, visa ierīce ārkārtīgi sadārdzinās.

Bairds pats par šo jaunievedumu izsakās ļoti optimistiski un domā, ka tas drīz vien ieviesīsies kinematografos. Par to tomēr stipri jāsaubās, un droši vien pietiek ilgs laiks, līdz šādi priekšnesumi varēs apmierināt publiku.

Vēl optimistiskākas ziņas dzirdāmas no Amerikas. „Western Electric“ sabiedrība taisoties jau visā drīzumā apgādāt ar līdzīga tipa televīzoriem vairākus lielākus kinoteātrus un noraidīt tiem no centrālā raidītāja tekošo notikumu filmas. Tomēr liekas, ka arī te lietas ir nedaudz pārspilētas un tik drīz šo priekšnesumu apstiprinošas ziņas nesagaidīsim.

Lai arī kā to vēlētos, tomēr uz šādiem ziņojumiem arvien jāskatās ar zināmu skepsi. Televīzija gan iet uz priekšu, bet lēni, ļoti lēni.

evakuētā stikla balona, kuŗa iekšpusē atrodas divi elektrodi — katods un anods (katoda vietu parasti izpilda uz paša balona iekšienas nosēdināta metala kārtīņa). Katods pagatavots no metala, kurš zem gaismas iespāiā viegli emitē elektronus. Ja tā tad starp katodu un anodu pievieno zināmu spraiguma avotu un ja katodu apgaismo, tad gaisma „izsītis“ no tā zināmu daudzumu elektronu, pēdējie tiks pievilkti uz anodu un tādā kārtā ārējā kēdē radīsies

strāva, kurās stiprums atkarāsies no gaismas intensitātes.

Šīm fotošūnām tā tad katrā ziņā ir vajadzīgs zināms priekšspraigums, lai pārvarētu elektronu telpas lādiņu. Bez tam liela daļa gaismas enerģijas tiek patērēta, lai pārvarētu pretestību pie elektronu pārejas no metala vakuumā.

Tagad Dr. B. Lange Berlīnē konstruējis jauna veida fotošūnu, kurai šis elektronu izejas darbs stipri reducēts, reducēts tik tālu, ka var pat iztikt bez īpaša priekšspraiguma.

Jaunā fotošūna sastāv principā no plānas caurspīdīgas aktīvas metala kārtīnas, kuŗa nosēdināta uz arī samērā plānas (0,001 mm) pusvadītāja kārtīnas. Aiz šīs pusvadītāja kārtas atrodas jau biezāka metala plate, kas noder kā anods.

Apgaismojot plāno metala kārtīnu, tā emitēs elektronus, un tā kā izejas darbs no metala vakuumā vai gaisā, elektroni samērā viegli ieies pusvadītāja kārtīnā un pateicoties savam sākuma ātrumam, sasniedgs arī anodu. Saslēdzot anodu ar aktīvo kārtīnu, tā tad ārējā kēdē plūdīs strāva arī bez priekšspraiguma pielietošanas.


Jaunās šūnas jūtība ir apm. 10 reiz lielāka kā līdzšinējām, bez tam viņai ir vēl tā priekšrocība, ka izvēloties attiecīgus metalus, var dabūt tieši tādu pat krāsu jūtību, kā mūsu acij — šūna reagē tieši kā mūsu acs un tā tad nedod nepareizu ainu. Var pat pagatavot šūnas, kuru jūtības maksimums ir ultrāsarkanā daļā, kurpretim līdzšinējo šūnu jūtības maksimums arvien ir gaismas ultrāviolētā daļā, kas šūnu padara stipri nejūtīgu pret parasto dienas gaismu.

Vienīgais trūkums jaunai šūnai ir tas, ka viņas kapacitāte ir daudz lielāka par vakuumšūnu kapacitāti. Tomēr šo trūkumu pa dalai kompense atkal tas apstāklis, ka viņas iekšējā pretestība savukārt ir tikai daži omi, un tā tad attiecība starp kapacitātīvo un omisko pretestību paliek apmēram tāda pati. Šūnai tā tad var ļaut strādāt uz mazu pretestību, nebaidoties par augstāko frekvenču kroplošanu.

Dabūtie rezultāti liek domāt, ka jaunā šūna nopietni konkurens parasto vakuum-fotošūnu, un viņas konstruktors pat cer to izlietot saules enerģijas pārvēršanai elektriskā strāvā.

Iegaujmējet,

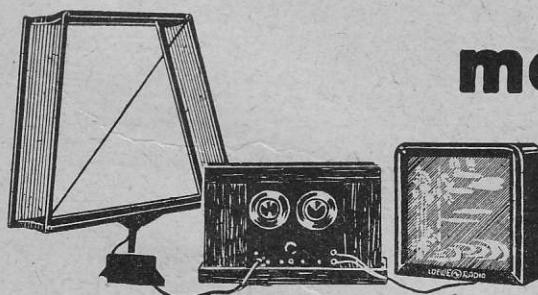ka manā tirdzniecības namā katrs var iegādāties
uz izdevīgiem maksāšanas noteikumiem
savām prasibām un apstākļiem piemērotu



modernu

radio aparātu

un visus radio piederumus. Demonstrēšanu izdara katrā laikā bez jebkādas saistības no Jūsu puses.

RADIO AG DSLOEWE

T./N. PAULS ROMANS

Rīgā, Marijas ielā 35. Tālr. 2-8-0-4-0, 2 0-9-4-7.

Ilustrētus prospektus izsūta par brīvu


ĀRZEMJU ŽURNĀLI

Trīslampiņu tīklstrāvas aparāts.

(Dralowid-Nachrichten № 5. 1930.)

Ja nepretendē uz vāju un tālu staciju uztveršanu, bet ja apmierinās ar nedaudzām spēcīgākām stacijām, var pie vidējas āra antenas gluži labi iztikt arī bez augstfrekvenčes pakāpes, kas, protams, uztvērēju stipri paletina. Ja vēl pie tam zemfrekvences pakāpēs izlieto pretestības pārnesumu, atkrit arī dārgie transformatori un reprodukcija bez tam ir ļoti skaidra.

Viena šāda uztvērēja schēma ar pilnīgu maiņstrāvas tīkla pieslēgumu, redzama zīm. 1.

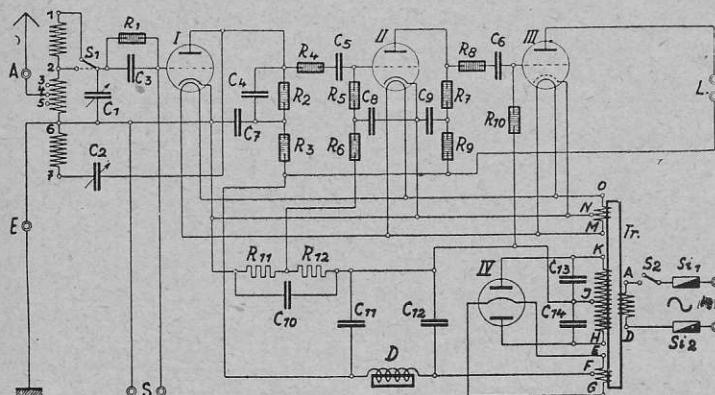


Zīm. 1.

Tas ir parastais Reinarc-Leitheisera audions ar divām pretestību pastiprinātāja pakāpēm. Šajās zemfrekvences pakāpēs ie- vērību pelna abos anokontūros un otrās pakāpes tīkliņa kontūrā ievietotās pretestību-kondensātoru kombinācijas R_3C_7 , R_9C_9 un R_6C_8 . Tās novada varbūtējās augstfrekventās svārstības uz katodu un neļauj rasties kaitīgām pašoscilācijām. Reizē ar to pretestības R_3 un R_9 reducē arī anodapa-

rāta doto spraigumu līdz abām lampām vajadzīgam lielumam. R_4 un R_8 neļauj augstfrekventām svārstībām noklūt uz pastiprinātāja lampiņu tīkliņiem.

Tīkla daļas saslēgums ir parastais, lie tota tiek kvēlkatoda taisnotāja lampa, strāvas nolīdzināšanai nemeta drosele D, bet vajadzīgo tīkliņu priekšspraigumu dabūšanai paredzētas pretestības R_{11} un R_{12} .

Tagad par praktisko izvedumu. Audiona spole ir pašpagatavota un pārslēdzama īsiem un gaļiem vilniem ar slēga S palīdzību. Viņas pagatavošanai vajadzīgs apm. 155 mm garš un 45 mm caurmēra cilindrs

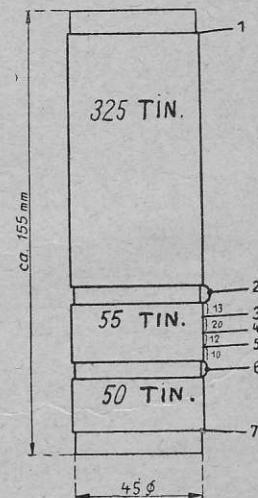


Zīm. 2.

(zīm. 2.). Cilindra augšējā galā uztin garo vilnu spoli ar 325 tinumiem no 0,2 mm divkārši ar zīdu izolēta vada, tad, atstājot apm. 5 mm starpu, tiniso vilnu spoli ar 55 tinumiem 0,3 mm drāts, nemot pie zīmējumā apzīmētiem tinumiem atzarojumus antenas pievienošanai. Beidzot vēl uztin saites spoli arī ar 50 tinumiem 0,3 mm drāts. Pie tī-

šanas jāraugās, lai visām spolēm tinumi ietu vienā virzienā.

Visas uztvērēja un arī tīkla aparāta sastādījelas novietotas uz $320 \times 210 \times 5$ mm ebonīta vai trolita priekšplates un $200 \times$

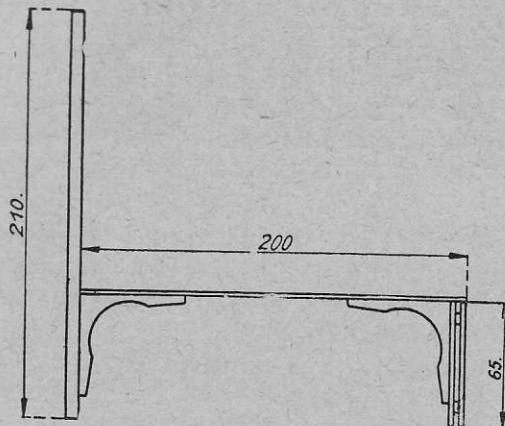


Zīm. 3.

$\times 320 \times 3$ mm cietpapīra pamatplates. Pamatplate piestiprināta nevis pašā priekšplates apakšā, bet gan 65 mm augstu, tā, lai lielāko daļu sastādījalu varētu piestiprināt arī pamatplates apakšpusē. Pie pamatplates otrās garākās malas piestiprināta cietpapīra līstīte — antenas, zemes, skaļruņa, gramofona noņēmēja un tīkla polu pieslēgšanai zīm. 3.).



Zīm. 4.

tē ievietotām pieslēgļigzdiņām piekarties, virs šīs līstītes pieskrūvēta vēl otra tāda pat līstīte, kurā virs attiecīgām ligzdiņām izurbti 4 mm caurumiņi. Zīm. 4. rāda abu līstīšu

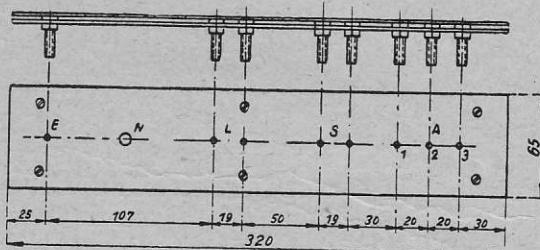

Zīm. 5.


šķērsgrīzumu, bet zīm. 5. redzams pieslēgu ligzdiņu novietojumu veids.

Uz priekšplates piestiprināti tikai abi kondensatori C_1 un C_2 (ar vizlas izolāciju),

garo-īso vilņu pārslēgs S_1 un tīkla strāvas izslēdzējs S_2 (zīm. 5.).

Priekšplates virspusē arī nāk tikai tīkla transformātors, droselis, lampu pamati un audiona spole. Spoli, labākas stabilitātes dēļ, var arī piestiprināt pie priekšplates.


Visas pārējās daļas piestiprinātas pie pamatdēļa apakšpuses un te iet arī visi savienojumu vadī.

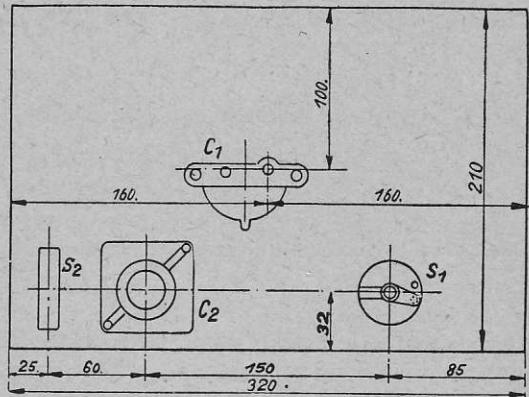

Zīm. 6.

Savienojumiem nēm cinkotu vaļa vadu un drošības dēļ to pārvelk ar izolācijas cauruli. Savienojumu schēma redzama zīm. 7.

Zīm. 8. rāda pamatplati ar savienojumiem no apakšpuses, bet zīm. 9. no augšas.

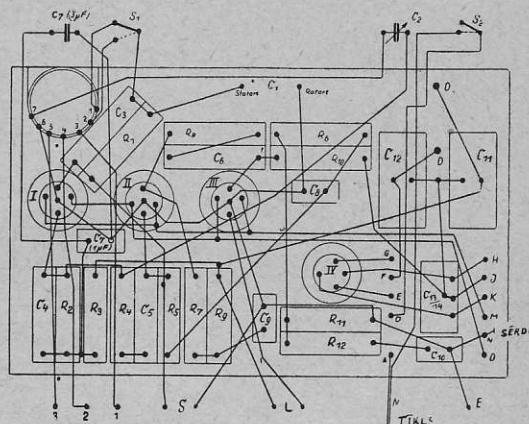

Zīm. 7.


Beidzot zīm. 10. rāda gatavo aparātu, ievietotu attiecīgā lieluma kastē.

Vajadzīgo sastādījumu dimensijas.

C_1 — maiņkondensātors 500 cm,


C_2 — maiņkondensātors 250 cm (ar cietu dielektriķi),

- C_3 — blokkondensātors 250 cm (Mikafarad-Universal),
 C_4 — blokkondensātors 100 cm (Mikafarad-Universal),
 C_5 un C_6 — blokkondensātors 5000 cm (Mikafarad-Universal),

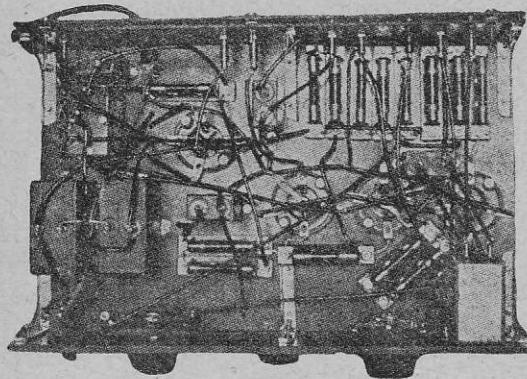

Zīm. 8.

- C_7 — blokkondensātors $2 \mu F$ (Wego HV),
 C_8, C_9, C_{10} — blokkondensātori $1 \mu F$ (Wego),
 C_{11}, C_{12} — blokkondensātori $4 \mu F$ (Wego HV),
 C_{13}, C_{14} — dubultblokkondensātors $2 \times 0,1 \mu F$ (Hydra),

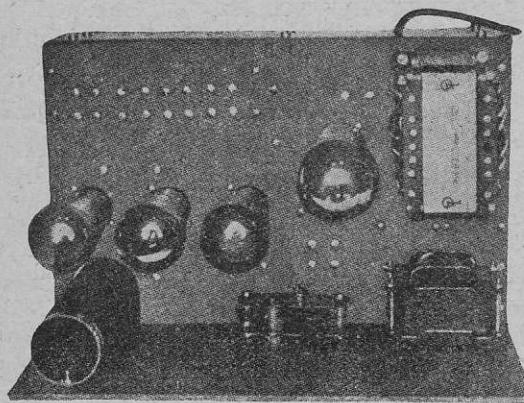

Zīm. 9.


- R_1 — pretestība $2 M\Omega$ (Konstant-Universal),
 R_2, R_3 — „ $0,1 M\Omega$ (Polywatt),
 R_4 — „ $0,3 M\Omega$ (Konstant-Universal),
 R_5 — „ $2 M\Omega$ („),
 R_6 — „ $0,5 M\Omega$ („),
 R_7 — „ $1 M\Omega$ (Polywatt),
 R_8 — „ $0,2 M\Omega$ (Konstant-Universal),
 R_9 — „ $0,25 M\Omega$ (Polywatt),
 R_{10} — „ $1 M\Omega$ (Konstant-Universal),
 R_{11} — „ 500Ω (Filos),
 R_{12} — „ 2000Ω („).

Tr — tīkla transformātors — primāri 220 vai 120 V, sekundāri $2 \times 2 V$ pie 4 Amp., $2 \times 200 V$ pie 50 mA un $2 \times 0,9 V$ pie 1,5 Amp. (Loti labi norāder Görler N4),

D — tīkla droselis (Görler D1).

Bez tam vajadzīgi vēl 16 pretestību tu-reči, vilņu pārslēdzējs, strāvas izslēdzējs, 3 maiņstrāvas lampiņu pamati, 1 normāls lampiņas pamats, 8 ligzdiņas, 2 aizsargi (Si₁ un Si₂ uz 0,1 amp.) un dažāds sīkmateriāls.

Lampiņas var nēmt dažādu firmu. Pirmās divas ar netiešu kvēli (Philips E 430, Telefunken REN 804), bet pēdējā var arī

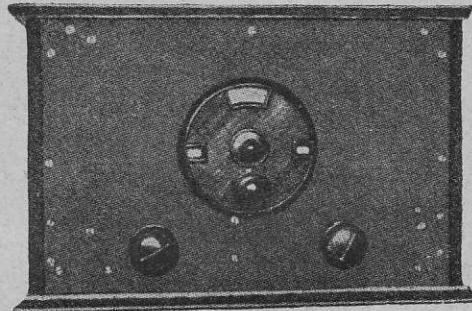

Zīm. 10.

būt ar tiešu kvēli (tā tad arī parastā bateriju gala lampiņa), Philips B 405, Telefunken RE 134).

Taisnotāja lampiņa — Rectron R 220.

Par uztvērēja apkalpošanu nekas jauns nav sakāms. Pie labas āra antenas tas dos arī daudzas ārzemju stacijas, un pateicoties pretestību saitei, viņš pastiprina vienmērīgi diezgan plašu frekvenču joslu un tā tāt sevišķi noderīgs arī televīzijas uztveršanai. Selektīvitātes maiņai paredzēti 3 antenas pieslēgumi.

Lai varētu reproducēt arī gramofona mūziku, ligzdiņas S var ievietot gramofona pick-up'u.

Tā kā uz laukiem parasti el. tīkls ir diezgan reta parādība un no otras pusēs, šāds aparāts uz laukiem tieši ir loti izdevīgs, var tīkla daļu pilnīgi atmest, nēmt baterija lampiņas un lietot apm. 200 V anodbateriju. Tad tikai būs jāņem arī atsevišķa tīkliņa baterija.


Elementi ar gaisa depolarizāciju.

(Radiojubilej N° 5. 1930.)

Ne visiem, varbūt, būs zināms, ka galvaniskos elementos kā depolarizātoru var

diezgan sekmīgi izlietot arī gaisu. Ārzmēs šādi elementi sāk jau pamazām izplātīties, jo tie ir samērā lēti, dod stipru un pastāvīga spraiguma strāvu, tos var viegli atjaunot.

Šādus gaisa depolarizācijas elementus

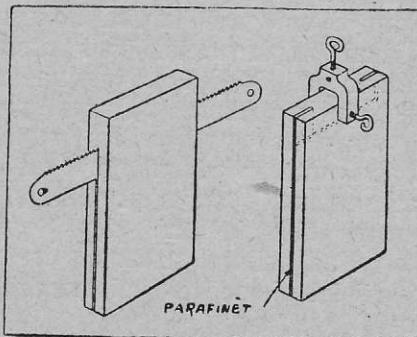


Zīm. 1.

vienkāršā izvedumā, noderīgus lampu aparātu kvēlei un arī anodsprāgumam, var katrais pagatavot saviem spēkiem.

Elementiem lampu kvēlei vajadzīgas ogles platītes ($38 \times 80 \times 9$ mm) un tikpat lielas cinka platītes 1 mm biezas.

Ne visas ogles der elementiem. Pārvēlēt ar nagu, oglei nedrīkst palikt taukaini spīdošas strīpas. Vislabāk pagatavot nobabūtās ogles šķirnes vienu paraugu un to izmēģināt. Tam nolūkam ogles plāksnītē ar naža zāģīti no apakšas uz augšu iezāģē rievu, atstājot augšā apm. 1 cm nepārzāgētu. Pēc tam arī augšā no abām malām iezāģē apm. 1 cm dziļas rievas. Tad rieuva

malas, izņemot augšējo malu, aizlej ar parafīnu. Tādā kārtā ogles platītes iekšpusē paliek tukša telpa, kurai gaiss var pieklūt no augšas. Šādi sagatavotai ogles plāksnītei vēl piestiprina pieslēgu un pozitīvais elementa elektrods gatavs. Lai tagad pārbaudītu ogles derīgumu, divas tādas ogles platītes (savienotas kopā), ielaiž traukā ar kalija vai natrija sārma šķidinājumu (1 svara daļa uz 10 ūdens daļām) un starp tām ievieto cinka platīti — negatīvo elektrodu. Pievienojot pie abiem elektrodiem 1,5—2 V kabatas lampiņu, novēro cik ilgi lampiņa deg bez

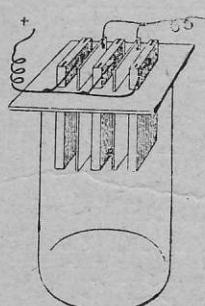

Zīm. 2.

tas kopā), ielaiž traukā ar kalija vai natrija sārma šķidinājumu (1 svara daļa uz 10 ūdens daļām) un starp tām ievieto cinka platīti — negatīvo elektrodu. Pievienojot pie abiem elektrodiem 1,5—2 V kabatas lampiņu, novēro cik ilgi lampiņa deg bez

pārmaiņas. Ja pēc 15 stundām kvēle nemainās, ogles šķirne ir laba un to var lietot pārējo elementu būvei.

Baterijai būs vajadzīgi 3 elementi, pie kam katrā elementā vaajdzīgi trīs pozitīvie elektrodi un divi cinka elektrodi (cinka elektrodi jāamalgamē!). Šos piecus elektrodus iestiprina parafīnētā koka dēlīti, savienojot savā starpā pozitīvos un negatīvos elektrodus. Viens elements dos apm. 1,3—1,4 V spraigumu un viņa strāvas stiprums pietiks divlampu aparātam vairākus mēnešus. Vairāklampu aparātam elektrodu skaitu katrā elementā palielina.

Tādā pat kārtā var pagatavot arī mazākus elementīņus anodbaterijai. Te var ņemt ogles elektrodus $45 \times 12 \times 8$ mm lielumā un katrā trauciņā likt tikai pa vienam pozitīvam un negatīvam elektrodam.

Elementus sastādot, galvenā uzmanība jāgriež uz to, lai elektrolīts neiekļūtu ogles elektroda iekšpusē. Tādēļ malu parafīnēšanu jāizved loti rūpīgi un arī visa ogles platītes daļa, kas nav elektrolīta, jāparafīnē, citādi šķidruma līdīs uz augšu. Tāpat arī ar parafīnu jāpārklāj cinku augšējā daļa, jo pie elektrolīta limeņa tā ātri tiek saesta.

Kad elements atdevis visu savu el. krājumu, viņu var atkal viegli atjaunot. Vajag tikai pārmainīt cinka elektrodus un ieliet jaunu elektrolītu un elements strādās tikpat labi.


Faranda tipa skaļruņa pašbūve.

(Funk № 28. 1930.)

Ieviešoties elektrodinamiskiem skaļruņiem, konstruktori bija spiesti meklēt jaunus pārlabojumus arī magnētiskiem skaļruņiem un tā radās jauni skaļruņu tipi, kuri vismaz pie mazām ieeja enerģijām, reprodukcijas ziņā nav stādami zemāk par dinamiskiem. Pie tiem pieder arī tā sauc. Faranda skaļruņi, kuros līdzīgi kā dinamiskos, enkuris kustas perpendikulāri spēka līnijām (paralēli magnētu poliem). Šāds skaļruņi reproducē vienmērīgi frekvenču joslu no 50—5000 herciem, un viņa pašbūve nav nemaz tik grūta.

Magnētiskā lauka radīšanai noder divi telefona induktora pakavu magnēti. Tā kā caurumus, piestiprināšanai, viņos ieurbt ir grūti, viņus nostiprina sekošā kārtā: magnētus saliek ar vienādiem poliem vienu pret


otru, lai starp tiem būtu 3 mm atstātums un tādā stāvoklī sastiprina ar 6 koka klucišiem, kurus saskrūvē zīm. 1. un 2. redzamā kārtā. Divi kluciši ir $80 \times 38 \times 14$ mm, bet četri $38 \times 25 \times 16$ mm. Abas ārējās

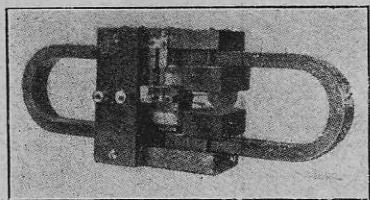

Zīm. 1.

listes vēlāk noder sistēmas piestiprināšanai pie membrānas.


Pašas sistēmas šķērsgriezums redzams zīm. 3. Augšējā daļa polu p piestipri-

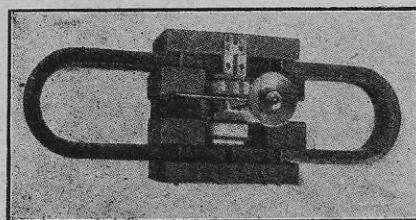

Zīm. 2.

nāšanu pie magnēta m ar metalskrūvēm r, kurās iet arī caur listēm h. Apakšējā daļā vēl uzzīmētas uz poliem novietotās spolites S. Polu forma redzama zīm. 4. Šeit pievestie mēri atbilst magnētiem ar 44 mm iekšēju sānu atstātumu, cita lieluma magnētiem tie, protams, mainīsies. Polus pagatavo no 4 mm biezas mīkstas dzelzs lentas un pēc saliekšanas tos novilē līdz 3 mm biezumam, lai uz tiem varētu uzbāzt 1000 omu telefonu spolites. Šādas spolites būs vajadzīgas četras, pie kam ik divas saslēdz paralēli.

Visprecīzākā ir jānostrādā enkuri, kuŗa forma un mēri ir redzami zīm. 4. Vispirms jāpagatavo no mīkstas dzelzs

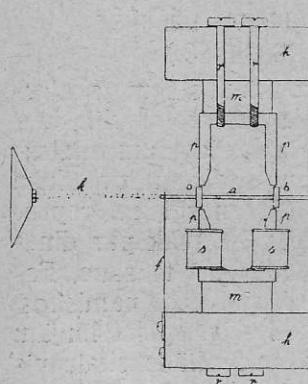


Zīm. 3.

lītes. Šādas spolites būs vajadzīgas četras, pie kam ik divas saslēdz paralēli.

Visprecīzākā ir jānostrādā enkuri, kuŗa forma un mēri ir redzami zīm. 4. Vispirms jāpagatavo no mīkstas dzelzs

divi gabaliņi b. Labi ir ņemt tos drusciņ platākus par 5,5 mm, lai pie piemērošanas tos varētu novilēt uz vispiemērotāko platumu. Tad izurbj caurumiņus (+), caur kuŗiem stingri jājet 1,2 mm resnai misiņa drātij. Šādas drāts ir vajadzīgi trīs gabali: divi 4 cm gaļi enkuru sastiprināšanai un viens apm. 8 cm gaļš, papīra konusa piestiprināšanai. Enkuru iekšējais atstātums atkarājas no polu iekšējā atstātuma un tam jābūt drusciņ mazākam (0,1 mm) par atstātumu starp abu polu vidus atstātumu. Enkuru atstātums ir kritisks, jo ja tas ir mazāks, tad skalumis ir mazs, pretējā gadījumā atkal enkuŗi tiek ievilkti vienā vai otrā magnētā. Kad enkuŗi atstātums ir ieregulēts, tos rūpīgi pielodē pie misiņa drāts gabaliņiem.

Enkuŗa ievietošanu vislabāk izdarīt sekošā kārtā: enkuŗa gabaliņus b uzmanīgi

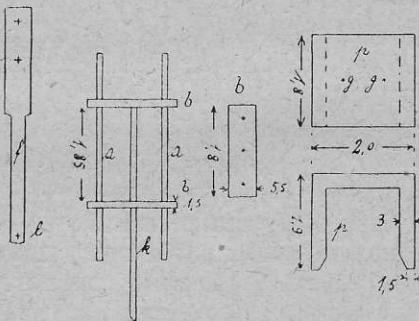

Zīm. 4.

novilē tik daudz, lai ieliekot starpā visplānāko šablona skārdu, enkuŗa gabaliņi ietu tieši starp magnēta poliem.


Pēc tam zīm. 4. redzamās misiņa atspēres var pieskrūvēt pie listēm h. Jāraugās uz to, lai caurumiņi l atrastos tieši virs enkuŗa satura stienišiem a. Kā no zīm. 1. un 2. redzams, zem piestiprināšanas skrūvēm (enkuŗa pusē) vēl palikta misiņa strēmele, lai atspere neplerkšķētu.

Pēc tam atspēres rūpīgi salodē ar enkuŗa stienišiem a un izvelk šablona skārdu. Pie laba izveduma enkuriem tagad brīvi jāsvārstās starp poliem. Tagad pie stieniša k piestiprina papīra membrānu un skaļruni provizoriiski izmēģina. Tam nolūkam vispirms, tāpat kā parastā telefonā, savieno viena polu pāra spolites un brīvos galus pievieno uztvērējam. Tad darbosies tikai divi magnēta poli. Tādā pat kārtā izmēģina otru polu pāri un pēc tam abus spolu pārus savieno paralēli.

Lampiņa kvēlkontūru pārbaudīšanai.

(Philips Radio Revue № 3. 1930.)

Āoti parocīgu kvēlkontūru pārbaudes lampiņu var pagatavot sekošā kārtā: no izdegušas radiolampiņas noņem stikla balonu ar elektrodiem, atstājot tikai pamatiņu

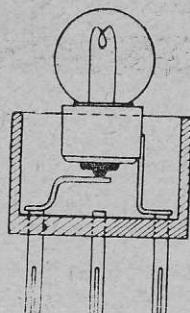

Zīm. 1.

ar kontaktdakšinām. Pamatni iekšpusi rūpīgi iztira un pie kvēlpavediena dakšinu augšējiem galiem pielodē divas kontaktatsperites (zīm. 1.). Pie šīm kontaktatsperītēm pielodē kabatas lukturiša lampiņas ietveri un pēc tam pamatiņu aizlej ar kādu izolācijas masu (zīmoglaku).


Tādi pagatavoto pārbaudes ierīci vien-

kārši iesprauž pārbaudāmās lampiņas pamatā. Ja kabatas lampiņa deg normāli, kvēlkontūra vadi ir kārtībā, ja tā nedeg, kontūrs ir kautkur pārtraukts, bet ja tā uzzliesmo pārāk gaishi, vai pat pārdeg, kvēlkontūram tiek klāt anodsprāgums un schēma ir jāpārbauda.

Jauns lampu saistīšanas veids.

(Experimental Wireless & Wireless Engineer, August 1930.)

Lai zemfrekvences pakāpes pārnesuma transformātora serde nepārmagnētizētos no anodlidzstrāvas, pēdējo aiztur ar bloku C,

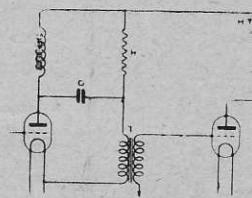

Zīm. 1.

kurš audionsvārstībām izrāda ļoti mazu pretestību. Lai tomēr dabūtu pietiekošu magnētizācijas strāvu, ieslēgta pretestība R.

CHRONIKA

Kalibrēšanas signāli isviļņu amatieriem Amerikā.

Līdz šim Amerikā katru mēnesi Bureau of Standards stacija WWV noraidīja kalibrēšanas signālus isviļņu amatieru viļņu mēru kalibrēšanai. Tagad Masačusetas Technoloģiskais Institūts, un vēl divas stacijas šādus signālus noraidīs ikdienas un tos varēs uztvert visā Savienoto valšķu teritorijā.

Elektriskie traucējumi uz gramofona plates.

Kāda Čechoslovākijas firma laidusi atklātībā gramofona plates, uz kurām uzņemti visādu uztveršanas traucējumu paraugai, sākot no atmoferiskiem traucējumiem un beidzot ar elektrisko dziedniecības aparātu radītiem traucējumiem.

Tādā kārtā ikviens varēs viegli pārlieci-

nāties, kādā veidā traucējums bojā uztveršanu.

Klusās pilsētas.

Briseles policija izdevusi rīkojumu, ka pēc pl. 11 vakarā aizliegts lietot skaļrunus un gramofonus.

Arī Nujorka nav palikusi daudz iepakai. Tur aizliegts bez policijas atļaujas nostādīt skaļruni uz ielas un arī loga vai durvju priekšā.

Isie viļņi palīdz arī zemes trīces katastrofā.

Pēdējās zemes trīces laikā, kad Melfi pilsētiņas telegrafa kantoris bija galīgi izpostīts, vienīgā sazināšanās ar ārpasaulli notika tikai ar isviļņu raidītāju palīdzību. Kad arī tie sabojājās, ziņas tika noraidītas no kaŗa lidmašīnām, kas lidoja virs nelaimes vietas.



M. Krūmiņam, Rīgā.

1. Otra pakāpi varat vēl piebūvēt klāt ar transformatora pārnesumu. Pirmā pakāpē nemiet 1:4, otrā 1:3. Pirmā pakāpē variet nemit Philips A 415. 250 cm maiņkondensātors būs par lielu, ar to tiksiet apm. tikai līdz 50 m vilnijem.

2. Jūsu dotā schēmā nav atzīmēts spoļu pievienošanas un pārslēšanas veids, un bez tā nevar pastiekt vai schēma pareiza vai ne. Ja schēma būtu pareiza, kas jādomā, ja variet uzvert stiprākās stacijas, tad vaina droši vien būs antenā.

A. P., Rīgā.

1. Minētais aparāts atrodas pašlaik apm. 20 klm no Rīgas (Carņikavā) un strādā tur pilnīgi apmierinoši.

2. Katrs puslīdz piedzīvojis amatieris, kas jau būvējis vienu otru aparātu, var to uzbūvēt.

3. Pievienojot vēl filtru, šis aparāts ļoti labi noderēs arī Rīgā.

4. Aparātu varētu pārlabot ekranējot augstfrekvences pakāpi. Ja tomēr pati lampa jau ir metalizēta un ja spoļu novietošana un savienojumi izvesti apzinīgi, var dažreiz iztikt arī bez tās.

Isvilnēkam, Kuldīgā.

„Loewe 3 NF“ ir triskārtīga lampiņa, tas ir kopējā stikla balonā ir ievietotas triju lampiņu sastāvdalas, kopā ar saites pretestībām un kondensātoreniem. Visu lampu tā tad var izlietot kā audionu ar sekojošu divpakāpiju pretestības pastiprinātāju, vai arī, slēdzot vēl priekšā audionu vai detektoru, kā trispakāpiju pretestības pastiprinātāju.

Principiāli šādai vairākkārtīgai lampai nekādu priekšrocību, izņemot novietošanai vajadzīgo mazo telpu, nav, un ar atsevišķām lampām parasti arī var sasniegt labākus rezultātus. „Loewe“ lampas var dabūt pie pārstāvja T.N. P. Romans, Rīgā, Marijas ielā 35.

2. Lampu detektoram, protams, var izlietot arī regenerāciju.

3. Hartleja oscilātors, bez šaubām, būs daudz labāks.

4. Kāda modernāka isvilņu raidītāja aprakstu sniegsim katrā ziņā vēl šīnī gada gajumā.

5. Radiotirgū raidlampas oficiāli nav dabūjamas.

E. Krastinam, Rīgā.

1. Gaļo vilņu uztveršanai vislabāk nemīt otru spoļu komplektu ar apm. sekošu tinumu skaitu: L₁ — 20 tin. 0,5 mm., L₂ — 150 tin. 0,2 mm., L₃ — 50 tin., 0,2 mm., L₄ — 200—250 tin., 0,2 mm., L₅ — 60 tin., 0,2 mm.

2. Vadus no detektora aparāta telefona pieslēgiem pievienojiet pie zemfrekvences transformātora

primārā tinuma galiem un audiona un augstfrekvences lampa izslēdziet. Tad detektora dotās svārstības pastiprinās pēdējā lampiņa un dabūsiet skaļruna stiprumu.

Abonentam 12079, Rīgā.

1. Parasti regenerācijas spolei arī uz gaļiem vilniem pietiks ar 50 tin. Lai tomēr būtu zināma „rezerve“, var pielikt apm. 20 tinumus vēl klāt, un ie-slēgt tos tikai gatos vilpus uztverot.

2. Zem ūsiem vilniem te domāti radiofona vilni no 200—800 m.

3. Lietojot aparātu Rīgā, būs vēl jāiebūvē filtra kontūrs.

4. C₁ — 500 cm. C₂ — 1 μF. C₃ — 500 cm.

5. Ja vien iespējams, labāk lietot kvēlkatoda taisnotāji lampiņu.

6. Ja aparātā grīb ekranēt (un tas ieteicams), aizsargtīklinā lampiņu izdevīgāk novietot guļus, jo tad lampiņas galu (anodu) var viegli un pa ūsāko ceļu pie-slēgt nākošai pakāpei.

7. Ja mainstrāvas rūkopa nav dzirdama, var protams iztikt bez potenciometra P₁. Ja izrādās, ka rūkopa ir, potenciometri var iebūvēt vēlāk.

8. C₄ un C₇ jau saistīti savā starpā. C₁ noskanojums arī nav vajadzīgs sevišķi ass, tā tad nekādas lie-las grūtības pie noskanošanās nevar rasties.

J. Osītim, Rīgā.

Kā vienīgais 4-lampiņu aparāts, uztveršanai ar rāmja antenu kristu svarā superheterodins ar divtīklinā ieejas lampu (jaucējs). Tādu schēmu drīzumā ievietosim, ja tomēr grībat aparātu būvēt ātrāk, variet pienākt redakcijā.

Aparāts selektivitātes un uztveršanas rezultātu ziņā pie laba izveduma būs nevainojams, tikai jā-bridina, ka būvei vajadzīgi jau samērā lieli piedzīvojumi un zināšanas radio būvēs.

R. Garsenam, Rīgā.

1. Ceturtais bloks ievietots starp spoles L₁ galu 1. un spoles L₂ apakšējo galu, lai gadījumā varētu aparātu pieslēgt arī pie elektrības tūkla antenas.

2. Var lietot ikkatras firmas gaisa blokkondensātorei.

3. Gaļiem vilniem spoles tin no tievākas drāts, (apm. 0,2 mm), tad spoles gaļums iznāks tikai nedaudz lielāks kā ūsu spolei.

E. N., Smārdē.

1. Jūsu minētais divlampu aparāts bez skaļruna (ieskaitot anodbateriju, lampas un sausos elementus kvēlei), pašam pagatavojot, izmaksās L₂ 50,— līdz 60,—

2. Rīga būs droši dzirdama skaļruni un arī stiprākās ārzemju stacijas. (Pie labas āra antenas.)

3. Samērā labus virsmas skaļrunus var jau dabūt sākot ar Ls 30.— līdz 40.—.

H. Kundzīnam, Rūjienā.

1. Schēma pareiza.

2. Daļu sakārtojums arī var palikt tāds pat.

3. Ja abi kondensātori vienādi un ja tie pareizi noregulēti, papildkondensātoru nevajadzēs.

4. Atzarojums pie L₂ jaizmēģina, apm. 1/3 skaitot no augšas.

5. Domājam, ka pārslēdzēji netraucēs aparāta darbību.

6. C_R varbūt labāki būtu ņemt 500 cm; citu daļu dimensijs pēnemamas.

7. Droselu dimensijs labas.

8. 9. Sevišķi svarīgs vadu īsums no aizsargtiklinā lampiņas anoda uz otras lampiņas tīklīnu. Tomēr arī pārējie vadi vedami pēc iespējas īsi un patālāku no izņemotās metala kastes (izņemot, protams, vadus, kas jāsavieno ar zemi).

10. Schēmā lampa V₁ kā negatīvo spraigumu izlieto spraiguma kritumu pretestībā R₂. Labāki tomēr būtu lietot ipašu priekšspraigumu, tad arī pretestība R₂ nebūs vajadzīga un lampa strādās, varbūt, arī labāki.

11. Lampas V₁ stāvoklis pareizs.

12. Lampu V₁ var iebāzt caur ekrānu audiona dalā apm. pa 1/3 no stikla balona. Tomēr tas nav no liela svara; vienīgi tikai, ja izvada caur ekrānu pašu anoda vadu vien, var rasties lielāka kapacitātīva saite ar zemi.

13. Lietojot 4-voltu lampiņas un 4-voltu akumulatoru, var iztikt bez R₃; labāk tomēr, ja tas paliek.

15. Ja C_R ir druscīgā tuvāk L_R — liela nelaimē nebūs.

Ja Jums schēma vajadzīga, sūtīsim to atpakaļ.

Jaunam amatierim, Rīgā.

Lampu A 442 var ievietot nepārbūvētā pastiprinātājā, tikai lampiņas papildtiklinām jāpievada par apm. 30—50 voltu mazāks spraigums, kā anodam. Varat arī pamēģināt tieši savienot anodu ar papildtiklinu.

Amatierim N. Z.

1. Kondensātora C₃ lielums 1 μF.

2. Pārveidotā schēma pareiza, kondensātoru lielumi paliek tādi pat.

3. Maksimālais spraigums būs ap 100 voltu.

4. Philips 506 var te izlietot.

5. Aprēķinot pretestību R spraiguma nodzišanai, jāņem vērā tikai minēto abu lampiņu patēriņta strāvu.

A. Īdrīm.

OSL kartīnu iespiešana izmaksātu, atkarībā no izpildījuma, no Ls 5.— līdz Ls 10.— par simtu. Ja pie teiktos vēl vairāki amatieri, redakcija ar prieku apņemtos iespiest.

Amatierim 2LYA.

Atbildēsim nākošā numurā.


REDAKCIJAS VESTULNIEKS.

A. Šmidtam, Valmierā.

Lūdzam atsūtīt kārtīgi uzzīmētu schēmu, montāžas planu, fotogrāfijas un arī sīkāku konstruktīvu aprakstu, tad varēsim ievietot.

Atbildīgais redaktors: A. Baltakmens

Redaktors: L. U. asistents R. Siksna.

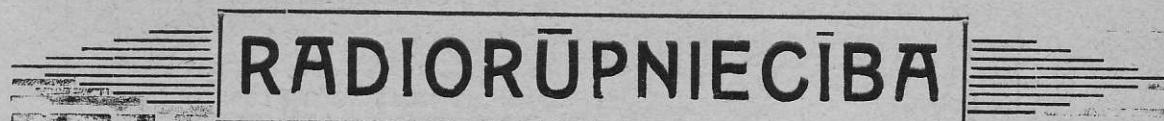

Eindhovenas radioindustrija.

Lai gan kvēllampiņa un radiolampiņa, mērķa un arī darbibas ziņā, ir pilnīgi dažādas lietas, tomēr viņu ražošanas paņēmienos ir loti daudz kopēja. Var noteikti teikt, ka kvēllampiņu industrija sagatavojuusi ceļu jaunākai radiolampiņu industriai. It sevišķi lielās kvēllampu fabrikas ar saviem bagātīgiem piedzīvojumiem varēja kā pirmās sākt radiolampiņu fabrikāciju un jau īsā laikā laist tirgū labas lampiņas.

To it sevišķi spilgti pierāda Philipsa fabrikas radiorūpniecība, kura apm. 10 gadu laikā attīstījusies tik stipri, ka ja nepārsniedz, tad katrā ziņā sasniedz kvēllampu nodalas apmērus. No 20.000 fabrikā nodarbinātām personām, vairāk kā puse strādā radio nodalā.

Pasaules karš stipri veicināja radiotehnikas attīstību. Kara gados Philipsa laborrātorijās tika izvesti zinātniski pētījumi elektronu lampiņas piemērošanai praktiskai bezdrāts satiksmei. 1918. gadā, līdzās kvēllampu fabrikācijai, sākas arī mazā apmērā radiolampiņu pagatavošana, kurās pēc karš pārdeva toreizējiem nedaudziem radioamatieriem.

Tanī laikā strādnieku skaits Philipsa fabrikās bija 3500. Bija gan jau tad ierikota pašu stikla fabrika, lampiņu balonu pagatavošanai un sava fabrika cēlgāzu iegūšanai.

1919. gadā pirmo reizi tika bezdrāts celā noraidīta mūzika. Iepriekšējā gadā Idzerda Hāgā gan bija jau izdarījis dažādus raidmēģinājumus ar Philipsa fabrikā konstruē-

tām lampīņām, bet 1919. gada mēģinājumi jau bija pavirzījušies tik tālu, ka, sakarā ar 3. Hollandes izstādi Utrechtā, varēja sarīkot atklātu demonstrāciju.

Philipsa kvēllampu fabrikas stendos bija uzstādītas telefoniskas raid- un uztveršanas iekārtas ar pašu fabrikā pagatavotām lampām. Tās strādāja ar 400 V anodspraigumu pie 20 mA anodstrāvas; viņu dotā jauda tā tad bija tikai 8 vati.

Ar šīm iekārtām tika uzturēta regulāra sazināšanās starp abiem stendiem un pirmo reizi tika noraidīta arī mūzika.

Rezultāti bija apbrīnojami un sajūsmīnāti uztveršanas apliecinājumi ienāca no visām pusēm.

Pirmais oficiālais apliecinājums ienāca no Utrechtas apcietinājumu garnizona. Visi klātesošie, sev par lielu izbrīnu, dzirdējuši „mūziku no gaisa“, kā telefoniski paziņoja garnizona priekšnieks. Arī viņas majestāte, Hollandes karāliene piedalījās Philipsa radiotelefoniskās demonstrācijās.

Tad mikrofona priekšā novietoja mazu spēļu dozi un gramofonu. Arī tagad ienākošās ziņas rādijs, ka ar 5 vatiem antenas enerģijas bija pārvarēti 80—100 klm.

Pēc tam Idzerda Hāgā uzbūvēja jaunu raidītāju, kurš arvien pieauga klausītāju skaita dēļ uzsāka regulāru raidīšanu. 7. febr. 1919. viņš dabūja oficiālu raidatļauju un viņa stacija PCGG bija pirmā Hollandes stacija, kas regulāri noraidīja koncertus un priekšlasījumus.

Radiofons bija dzimis! Ātri viņš izauga no bērna kurbēm un kļuva vispār pazīstams. Kā sekas tam bija arvien augošs pieprasījums pēc radiouztvērēju un raidītāju lampām.

Philipsa fabrikas varēja šos pieprasījumus apmierināt un ar savām „Miniwatt“ uztvērēju lampām un ūdensdzēsētām raidlampām, nostājas šīs rūpniecības nozares priekšgalā.

1924. gada sākumā sākās citu radiouztveršanai vajadzīgo aparātu fabrikācija. Tika pagatavoti taisnotāji, kuŗiem ātri sekoja arī anodspraigumu aparāti. 1926. gadā tirgū parādījās Philipsa skaļruni, 1927. — uztvērēji. Arvien tālāk gāja ceļš uz tehnisku pilnību. 1928. gads deva zemfrekvences transformātoru, maiņstrāvas lampīnas, tīkla strāvas uztvērējus un elektrodinamisko skaļruni.

Ja metam skatu uz radiotehnikas attīstību pēdējo piecu gadu laikā, var skaidri saredzēt tieksmi uz uztverošās aparātūras vienkāršošanu un reprodukcijas kvalitātes uzlabošanu.

Pirms pieciem gadiem aparāta apgādāšana ar strāvu bija sāpīgākais jautājums. Gaiši degošās lampas, kuŗas tad lietoja, patēreja tikdaudz strāvas, ka vajadzīgās dārgās baterijas stipri kavēja radioamatieru kustības izplatīšanos.

Pirmais, un var teikt, loti svarīgais solis šo apstākļu uzlabošanā, bija „Miniwatt“ lampīnu parādīšanās. Šo lampīnu strāvas patēriņš ir tikai viena piecdesmitā daļa no vecāko lampīnu strāvas patēriņa un bez tam arī „Miniwatt“ lampīnu elektriskās ipāšības ir daudz labākas, un tās dod aparātam lielāku jūtību un uzlabo arī reprodukcijas kvalitāti.

Lietojot „Miniwatt“ lampīnas, tā tad var iztikt ar daudz mazākiem akumulatoriem, lai gan neērtā baterijas lādēšana vēl paliek. Bet arī šīs neērtības mazināšanai Philips fabrika radīja savus taisnotājus, kuŗi pilnīgt novērsa visas lādēšanas grūtības.

Pēc tam, kad bija apmierinātas vissāpīgākās vajadzības (te jāpieskaita arī anodspraiguma aparāta konstruēšana), fabrika varēja griezt visu savu vērību uz radio-priekšnesumu kvalitātes pacelšanu. Pa šo laiku arī raidstacijas šīnī virzienā bija izvedušas daudzus techniskus pārlabojumus.

Izejot no daudziem pētījumiem, fabrika nāca pie slēdziena, ka uzlabot lampu dotos rezultātus var tikai tad, ja katrai uztvērēja pakāpei rada īpatnēju lampu tipu.

Jau 1925. gada sākumā Philipsa fabrika izlaida tiem laikiem joti specīgu gala lampu B 406 un pēc tam pārlabojumi sekoja viens otram. Pieminēsim tikai pirmklašīgo audiona lampīnu A 409, kuŗa sekoja A 410, un kuŗu savukārt aizvietoja brīnumlampīņa A 415. Tāpat arī vispirmās gala lampīnas A 404 un 406, kuŗas tagad nemaz vairs nelieto, un kuŗas jau sen ir pārspētas, vai arī „Miniwatt“ divtīkļu lampīnas, kuŗas tagad, pateicoties maiņstrāvas tīkla pielietošanai, zaudējušas savu agrāko nozīmi un tiek lietotas tikai speciālos uztvērējos.

Lampai B 406 sekoja vēl specīgāka lampa B 403, tai atkal B 405, kura savukārt bija spiesta atdot pirmo vietu pēdējam tehnikas sasniegumam — pentodei B 443.

Loti skaists piemērs lampu speciālizācijai ir arī augstfrekvences lampiņa A 430, kura tālāk izveidojās par A 435 un beidzot deva tagadējo aizsargtikliņa lampiņu A 442.

Tomēr, ar labām lampiņām vien nevar sasniegt cerēto nevainojamo reprodukciju.

Jāgriež vērība arī uz saites elementiem starp zemfrekvences lampiņām un arī uz skaļruni. Philips skaļrunis ar četrpoligo izbalansēto magnētu sistēmu ievadīja jaunu laikmetu skaļruņu industriju.

Lai gan sākumā tam bija jāpārvār lielas grūtības, jo lielākā daļa uztvērēju nebija piemēroti labam skaļrunim, tomēr īsa laikā Philipsa skaļrunis ieguva lielu piekrišanu. Par to arī daudz jāpateicas nenogurstošiem pētījumiem par gala lampām vispiemērotāko negatīvā priekšspraiguma lielumu.

Arī Philipsa pretestības pārnesums, Philipsa transformātora priekšgājejs deva ideālu pastiprinājumu, un bija liels solis uz priekšu. Tikai tas fakts, ka Philipsa transformātors, kombinācijā ar A 415, dod trīsreiz tik lielu pastiprinājumu, kā pretestības pārnesums, pēdējo arvien vairāk izspieda no lietošanas. Pretestības pārnesumam, salīdzinot ar transformātora pārnesumu, tagad nav vairs nekādu priekšrocību, jo ar pēdējo var sasniegt tikpat labu reprodukciju.

Visus, pie dažādo sastāvdaļu fabrikācijas gūtos piedzīvojumus, Philipsa fabrika izliejoja pie savu kompleto uztvērēju būves, kuri tagad, kopš pāri gadiem Eindhovenā tiek pagatavoti kā sērijas fabrikāts. Te tiek izlietoti pēdējie radiotehnikas sasniegumi, un īsa laikā Philipsa uztvērēji, „2514“, pazīstamais trīslampiņu uztvērējs un luksus-uztvērējs „2511“ ar vienskalas noskaņojumu, kļuvā pazīstami visā pasaule.

Pēdējais un lielākais sasniegums reprodukcijas kvalitātes uzlabošanā, bija elektrodinamiskā skaļruņa parādīšanās, kurš ar savām brīnišķīgām skaņām uzbūr mums īstīnību.

Pēc tam radiotehnikas nozarē iestājās zināms klusums. Tīkla uztvērējs „2511“ ar vienskalas noskaņojumu un elektrodinamiskais skaļrunis tagad visumā uzskatāmi par radio uztveršanas ideālu.

Nākotne, varbūt, nesīs mazas pārmaiņas, kā tas ir arī ik gadus novērojams auto industrijā.

Philips fabrikas tagad ir likušās uz savu radiodaļu un uztvērēju masu fabrikāciju, jo vēl arvien pieprasījumi pārsniedz ražošanas daudzumu.

Eindhovenas radioindustrijas ārkārtīgo attīstību, it seviški pēdējos gados, jo spilgti attēlo strādnieku un kalpotāju skaits Philips fabrikās.

Tas bija:

1918. g.	—	3.500,
1926. g.	—	8.400,
31. okt. 1927. g.	—	10.000,
1. janv. 1928. g.	—	11.600,
1. dec. 1928. g.	—	16.000,
15. apr. 1930. g.	—	20.000.

Filialēs ārzemēs ir nodarbināti apm. 12.500 strādnieki, tā kā visu strādnieku kop-skaita nav tālu no 35.000.

Nav ne mazāko šaubu, ka par savu vadīšo stāvokli pasaules radio tirgū, galvenā kārtā Philipsa fabrikai jāpateicas zinātniskiem pētījumiem, ko izdara labi skolotais doktoru un inženieru štabs lielās, moderni ierikotās labōratorijās.

Fabrikas labōratorija ienem 5600 m² lielu laukumu un apgādāta ar visjaunākiem aparātiem un ierīcēm. Jaunā labōratorijas papildbūve 12.000 m² tuvojas jau nobeigumam.

Sai labōratorijai ir pat vispasaules nozīme, uz ko norāda arī kādā runā 1927. gada Nobela fizikas prēmijas laureāts, profesors A. H. Komptons. Profesors Komptons, starp citu, izsakās, ka Philipsa labōratorija ir līdzvērtīga lielākām amerikāņu labōratorijām.

Lai būtu arvien kontaktā ar fizikas un ķīmijas attīstību, labōratorijai ir sava plaša bibliotēka. Bez tam tiek noturēti zinātniski priekšslasījumi un pat pasaulslaveni zinātnieki, piem. Einsteins, Langmuirs, Sommerfelds, Kramers un citi, ir runājuši Eindhovenā par saviem darbiem.

Plašus pētījumus radiotehnikas nozarē, pēdējos gados, izveda Philipsa labōratorija un deva arī rezultātu, kurš saistīja visas pasaules uzmanību pie šīs labōratorijas. 1927. gada marta mēnesī izrādījās, ka šeit uzbūvētā īsvīļu raidītāja PCJ mēģinājumi ir dzirdami ne tikai Hollandes kolonijās, bet arī apbrīnojami labi visā pārējā pasaule. 1927. gada aprīlī pirmo reizi tika no šīs sta-

cijas pārraidīts koncerts no Amsterdamas „Concertgebouw“, un dažus mēnešus vēlāk pie mikrofona Hollandes karāliene un prinsepe Jūliana, uzrunāja Austrum- un Rietrumindijs iedzīvotājus.

Lielā piekrišana, kāda bija Philipsa transmisijām Hollandes Indijā, noveda galu galā pie Philipsa Hollandes-Indijas Radiofona sabiedrības dibināšanas. Šis sabiedrības būvētais īsvīļu raidītājs PHOHJ, Huizenā ir viens no pasaules specīgākiem īsvīļu raidītājiem.

Minot labōrātoriju, nevar paitet garām arī „mēginājumu fabrikai“. Te tiek izstrādāti jauni izgudrojumi, idejas pārvērstas tiešamībā un pārbaudīts jauno ražojumu noderīgums. Tikai kad tie ir izturējuši šo pārbaudījumu, var sākties īstā fabrikas produkcija.

Tā kā visa ražošana notiek pilnīgi mašīnāli, Philips uztur arī moderni ierīkotu ma-

šīnu fabriku ar 1300 strādniekiem, kur starp citu pagatavo specīlas mašīnas radiolampiņu un aparātu izgatavošanai pēc pašu techniskā biroja projektiem.

Arvien pieaugošie pieprasījumi pēc Philipsa radioražojuumi spieda fabrikas ie-kārtas arvien palielināt.

Jau 1928. gadā fabrikas ēkas aizņēma 120.000 m² lielu laukumu. Šis sausais skaitlis lasītājam daudz neimponēs, tomēr ja iedomājamies lielu fabrikas zāli, 50 × 20 m plašu, tad visas Philipsa fabrikas aizņemtu 120 šādas zāles, un ja tās saliktu vienu virs otras, mēs dabūtu 500 m augstu ēku. Patreiz fabrikas apbūvētā daļa aizņem 350.000 m² un arī šis skaitlis nav augstākā robeža, jo vēl arvien tiek būvētas jaunas ēkas!

Šis pastāvīgais pieaugums dod vislabāko liecību par Philipsa uzņēmumu plaukšanu.

Lokāluztvērēju palētināšana.

Vietējā raidītāja tuvumā lielākais vari- rums radioklausītāju vēl līdz pat šai baltais dienai pieturās pie detektoruztvērēja, kurām tomēr, neskatoties uz viņa labām īpa- ūšibām, ir arī lieli trūkumi.

Pirmkārt, katrs klausītājs ir saistīts pie aparāta ar telefoniem, jo tikai, varbūt, tieši līdzās pašam raidītājam, var dabūt pietiekoši skaļu uztveršanu skaļruni. Un nosēdēt visu vakaru ar telefoniem uz ausīm nav nekāda liela bauda. Bet lokāluztvērēji skaļruna iedarbināšanai, kas nem sev vadīzīgo enerģiju no el. tīkla, vēl arvien ir samērā dārgi un tos nevar uzskatīt kā atvietojumus kristalldetektora aparātiem. Šo tīklaparātu dārgakās sastāvdaļas ir maiņstrāvas lampiņas, un tādēļ vienīgā izredze aparātu palētināšanai bija lampu cenu pamazināšana. Lai to panāktu, tomēr bija jāiet pavisam jauni celi lampu konstrukcijā un to arī ir darījusi radio lampu industrija (Radioröhrenfabrik G. m. b. H. Hamburg).

Jaunām lampām šauras, garas prizmas forma un tās tā tad ienem arī loti mazu vietu aparātā. Arī iekšējās uzbūves ziņā tās atšķiras no parastām lampām, jo kon-

troles elektrods — tīklinš neatrodas vairs lampas stikla balona iekšpusē, bet gan ārpuse. Balona iekšpusē atrodas tikai tieši karsējamais kvēldiegs un anods. Pateicoties tam, protams, kontroles elektroda ie-spāids uz elektronu plūsmu lampas iekšpusē stipri pamazinās, bet tam savukārt ir tas labums, ka lampa klūst nejūtīga pret ārējiem nevēlamiem iespādiem, piem. pret kvēles maiņstrāvas svārstībām.

Jaunās lampas īpatnējais veids dod ie-spēju lampu pagatavot loti lēti. Mazās jau-das dēļ gan šīs lampiņas var lietot tikai pastiprinātāju un audiona pakāpēs, jo viņas spēj dot tikai vislielākais 0,5 mA stipru strāvu. Gala pakāpēs tā tad, tāpat kā līdz šim, jālieto parastās lampiņas. Vispār, jau-no lampiņu darbības princips, kurās patreiz tiek izgatavotas divos izvedumos: kā augstvakuumu lampiņa pastiprinātāju pa-kāpēm un ar gāzi pildītā lampiņa audionam, ir pavisam citāds kā līdzšinējām lampiņām.

No augšā sacītā redzams, ka jaunās lampiņas it sevišķi noderīgas būs lokaluztvērējos, kuŗi tā tad, pateicoties lampiņu zemai cenai, stipri palētināsies.