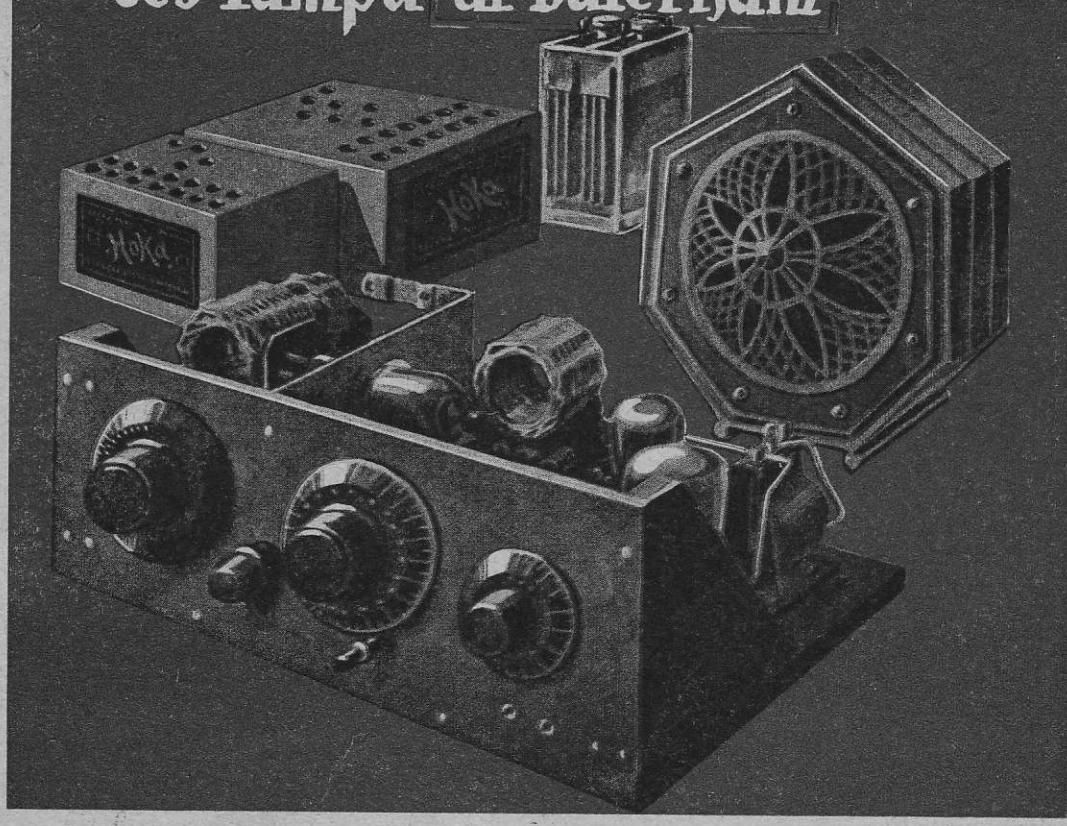


RADIO- AMATIĒRIS

1
L

3-lamju uztvērējs
ar aizsargtīkliņa augstsfrekven-
ces lampu ar baterijām



PHILIPS „TRIUMFATOR“

Pilnīgs tīkla uztvērējs visiem viļņu garumiem



Visvairāk apbalvotais uztvērējs. Radio-technikas visaugstākais sasniegums. Ar šo uztvērēju Jūs sasniegset nekroplotu un dabisku mūzikas atdarinājumu. Tas atšķiras no citiem ar savu visvienkāršāko apkalpošanu — tikai ar viena kloķa palidzību — un pilnigu aparāta noslēgšanu.

Ko saka Latvijas Nacionālās Operas galvenais dirigents Prof. G. Šneivoigt par mūsu „Triumfatoru“:

„Kopš kāda laika es esmu ieguvis Jūsu „Triumfator“ uztvērēju, tips 2511, un man jāsaka, ka no tā laika esmu sajūsmiņāts Philips'a pēkritejs.

Kā Operas galvenais dirigents, es apbrīnoju šī uztvērēja tirskanīgumu, kā arī iespējamību atšķirt katru mūzikas instrumentu.

Jūsu „Triumfator“ uztvērējs ir palicis man uzticīgs pavadonis manus ceļojumos, bez kurā labprāt nevaru iztikt. Es šo uztvērēju varu tikai vienmēr un vienmēr uz vissiltāko ieteikt.“

(paraksts) Prof. Georgs Šneivoigt.
Latv. Nac. Operas galv. dirigents.

Pieprasiet Jūsu radio tirgotājam demonstrēšanu Jūsu mājās

SATURS

Lpp.	Lpp.
Sestā Latvijas radio izstāde	435
Kā top Eiropas liejākā radiostacija	440
Stienīša lampiņa	442
Zemes telefonija	444
3-lampu bateriju uztvērējs ar aizsargtikliņa augstfrekvenc. lampu	445
Tīkla rūkojas sekmīga apkarošana	450
Monitors	451
Latvijas OSL biroja uzaicinājumi	452
Universāls laboratorijas instruments	453
Fotoelektriskā šūna	461
Ārzemju žurnāli	465
Chronika	475
Atbildes uz jautāj.	476
Radioturgus	477

Izdevējs: izdevniecība „ATBALSS“, Rīga,
Krāmu ielā 4.

Pastkaste 381. * Pasta Tekošs Rēķins 393.

Tālrunis 3-1-3-1-2



Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtīšanu, līdz 3 mēneši — viens lats (Ls 1,—) par numuru, resp. mēnesī; 6 mēn. — Ls 5,50, 12 mēn. — Ls 10,—


Manuskripti, ievietošanai žurnālā „RADIOAMATIERIS“, iesūtāmi žurnāla redakcijai, Rīgā, pastkaste 381. Honorārs par vienslejīgu rindīnu — Ls 0,08.

Pieprasiet
Piena-blokšokoladi

A.S.
TH. RIEGERTS
Vecākā šokolades fabrika Latvijā
Dib. 1870.

Vēršiet uzmanību uz firmu

Th. Riegert

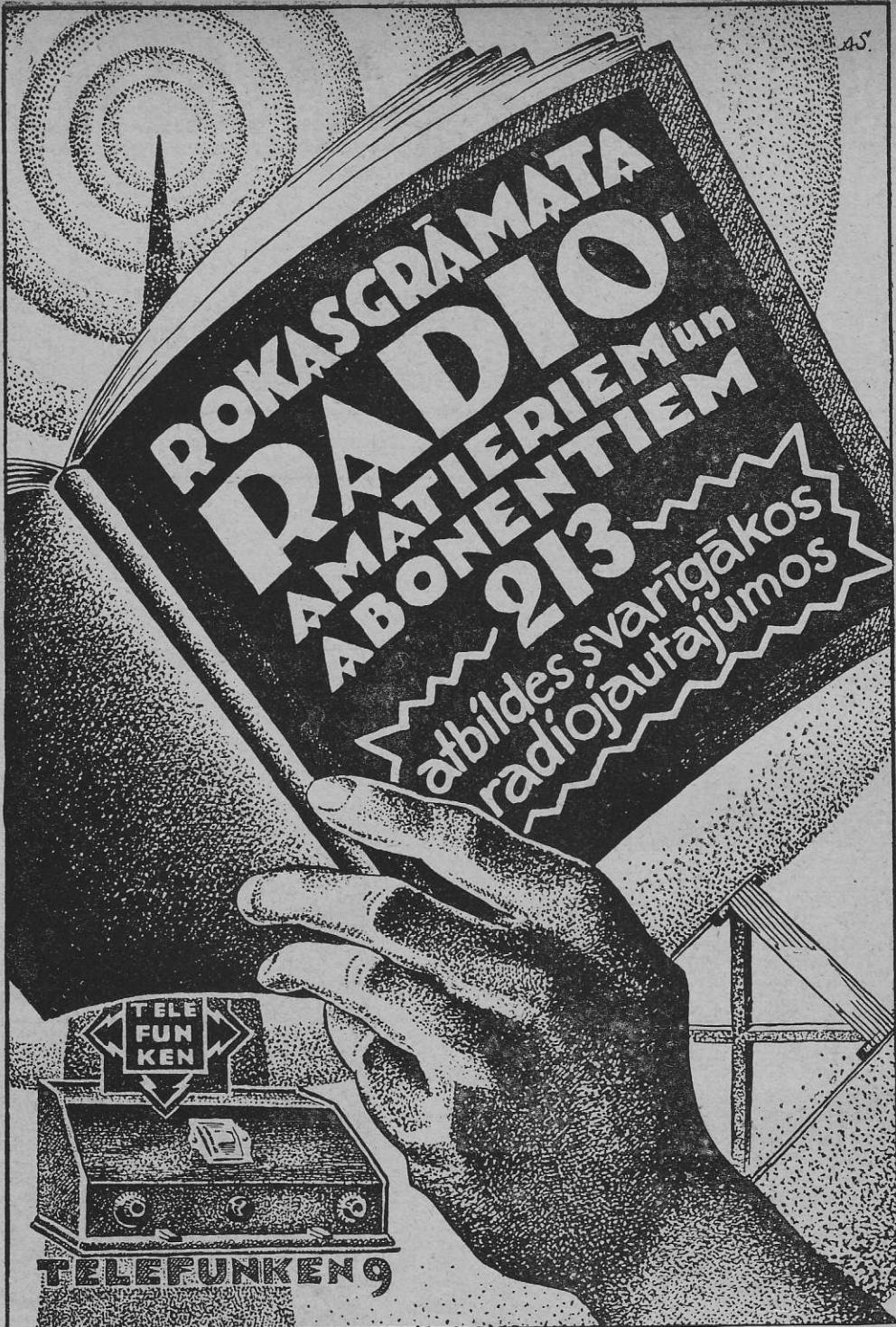

Šis grāmatas nedrikst trūkt nevienam amatierim nedz radioabonetam, jo šai grāmatā sakopots viss nepieciešamais, lai, pirmkārt, radioabonents varētu savu radio iekārtu izmantot pilnīgi un būt ar to apmierināts, neprasot padoma specialistiem, un, otrkārt, amatieris lai varētu sekmīgi veikt visus savus amatiera uzdevumus. Grāmata pēc sava saturu un tilpuma ir loti lēta, tā ir 160 lpp bieza, ar 56 zīm. tekstā, — bet maksā tikai Ls 2,50.


SATURA: 213 atbildes svarīgākos radiojautajumos: Antēnas. Pastiprinātāji. Kristaldetektori Zemes sa-vienojums. Tīkļa pretestība un kondensātori Elementi. Raidīšanas un uztveršanas attālums. Reģenerācija jeb atgriezeniskā saite. Akumulātori. Telefons. Skaļruņi. Indukcijas spole. Maiņkondensātori. Lampiņas. Vilņi. Visas pasaules valšķu radiofona raidītāju saraksts

Elektromagnētisko vilņu izplatīšanās un atmosfēras iespāids uz to. — Elektronu lampiņa un tās pielietošana radiotehnikā. Kristals kā oscilātors. — Losseva schēma.

Radiojūves: Vienlampiņas negadina uztvērējs. Superheterodīna uztvērējs ar aizsargtīkla starpfrekvenčes lampiņu. Moderns 6-lampiņu superheterodīns. Push-pull pastiprinātājs. Bez tam daudz dažādu modernu uztvērēju schēmu.

20 formulu, tabelu un skaitļu, kas nepieciešami radio amatieriem.

PIELIKUMS: P. T. D. noteikumi

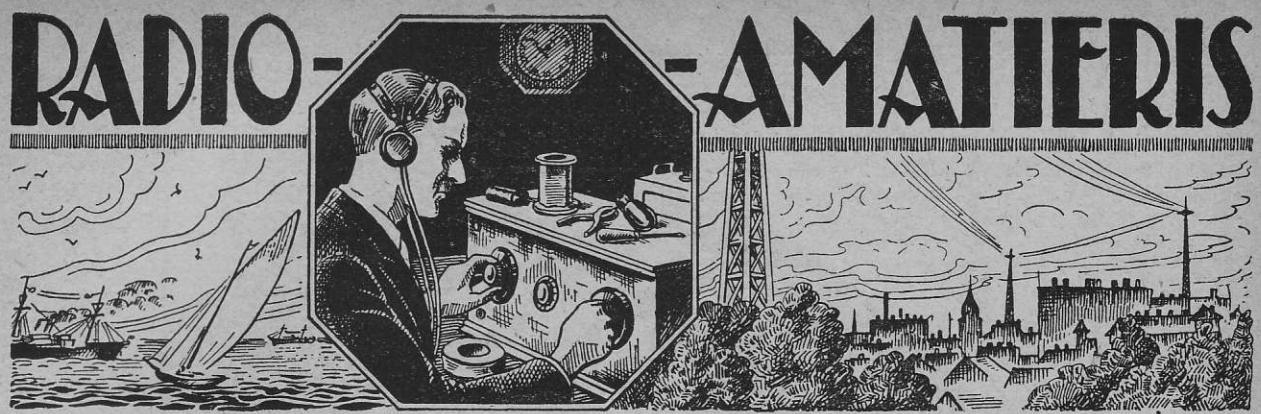

II

NOVEMBRIS, 1930

№ 11

Sestā Latvijas radio izstāde.

R. Siksna.

Rudens un ziemas ir īstais radio sezonas laiks. Šo sezonu parasti ievada radio izstādes. Tā tas ir ārzemēs, tā tas sāk ieviesties


12.—19. oktobrim notika arī Rīgā Vingrotāju biedrības zālē. Tā bija 6. pēc skaita Latvijas radio izstāde.

Lielās pasaules pilsētu izstādēs Londonā, Berlīnē, Parīzē izstāžu gālvenais uzdevums ir dot pārskatu par nacionālās radio rūpnie-



Radiofona izstādītais televīzijas raidītājs. Vidū redzams motors ar Ničkova ripu. Pa kreisi melnā kastē ar vadiem — fotošūna. Pa labi uz galda — projekcijas lukturis.

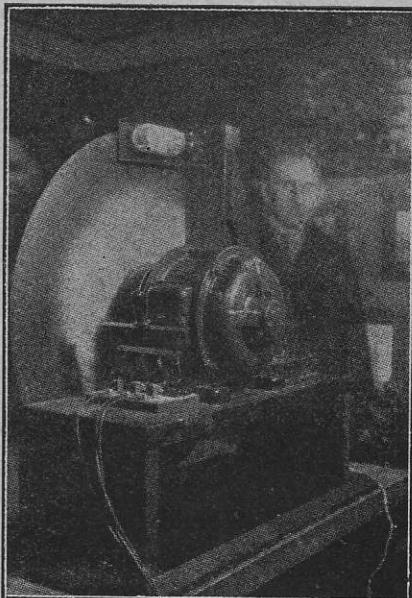arī pie mums. Pagājušā „RA“ numurā mēs devām pārskatu par divām nupat notikušām radio izstādēm — Berlīnē un Londonā. Tāda pat radio sezonās atklāšanas izstāde notika arī Parīzē. Un nu šāda radio izstāde no



Radiofona izstādītais televīzijas uztvērējs. Ripas augšpusē redzama mirdzlampa.

cības attīstību un ar viņu saistīto jautājumu noskaidrošana. Mums, mazām nācijām, tās lietas ir citādas.

Lai gan mūsu pašu galvenais radio lietu ražotājs P. T. D. G. D. neilgā laikā ir attīstījies mūsu apstākļiem par diezgan ie-vērojamu fabriku, dominējošo vietu mūsu apgādē ar radio aparātiem un to dalām vēl ieņem ārzemju fabrikas, galvenām kārtām vācu.

Par mūsu pašu darbu radio laukā bez jau minētām P. T. D. G. D. pārskatu deva Rīgas



Vidū radiofona priekšslasījumu studija. Pa kreisi — televīzijas raidītājs. Pa labi — mikrofona pastiprinātājs.

radiofona eksponāti un amatieru izstādītie aparāti.


Vingrotāju biedrības vestibilī Rīgas radiofons bija izstādījis tābeles par abonentu skaita un stacijas jaudas pieaugšanu, programmas izveidošanos u. t. t. Visās šiniis lietās novērojams noteikts progress. Izstādītos foto attēlos redzami galvenie radiofona darbinieki un atsevišķi skati par radio lugas noraidīšanu, priekšslasījumu studijas iekārtu u. t. t. Izstādīta pat visa studija radiopriekšslasījumu turēšanai — krēsls, galds ar mikrofonu, pulk-

steni, signālierīces, ūdens karafe un pat pelnu trauks. No radiofona eksponātiem vēl mināms spēcīgais mikrofona strāvas pastiprinātājs, kas būvēts tepat Latvijā, un katodstaru oscilogrāfs ar generātoru. Radiofona



Radiofona mikrofona strāvu pastiprinātājs.

stenda „nagla“, kas pievilka sevišķi daudz publikas, bija televīzijas demonstrēšana. Technisku iemeslu dēļ gan televīzijas aparāts tika demonstrēts tikai pēdējās trīs izstādes dienās. Aparātu būvējis P. T. D. technikis Bērziņš. Kā raidītājā, tā uztvērējā divas Nipkova ripas ar synchroniem tīkla motoriem. Raidītājā gaismu dod projekcijas lukturis ar 500 vatu kvēllampu. Gaismas intensitātes maiņas uzver fotošuna. Uztvērējā gaismas radītājs ir neona mirdzlampe. Ar rezultātiem sākumam var apmierināties. Laudis, kas redzējuši televīzijas pār-

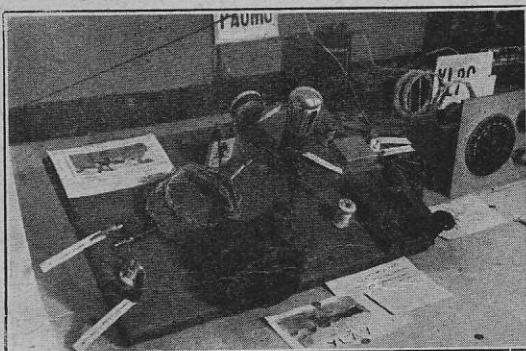

Ledlauža „Krišjānis Valdemārs“ īsvītīju raidītājs. II. godalga.

raidišanu Berlīnes šī gada radio izstādē, saka gan, ka tur iespaids ir bijis labāks, bet pie šī salīdzinājuma nevajaga aizmirst tos apstākļus, kādos strādā tur un kādi ir pie mums.

Turpmākā izstādes nodaļa, kas var vairāk interesēt mūsu lasītājus, bija veltīta amatieru


bijusi vēl daudz plašāka. No pārējiem izstādītiem amatieru aparātiem mināmi vēl A.



Īsvilņu nodaļa izstādē.

darbiem. Šī nodaļa bija novietota Vingro-tāju biedrības pagraba telpās. Pie pašas ie-ejas apmeklētāju uzmanību saistīja īsvilņu nodaļa. No izstādītiem eksponātiem bija redzams, ka interese par īsiem vilnjiem nav nebūt pamazinājusies, kā to viens otrs varbūt gribētu. Visiespaidīgākais izpildījuma ziņā ir mūsu pazīstamā īsvilņnieka Dr. Kucharenko uztvērējs (ieguva I. godalgu). Tālāk interesants, savas vienkāršības dēļ, ir ledlauža „Kriš-jāna Valdemāra“ radiotelegrāfista izstādītais pašbūvētais īsvilņu raidītājs (ieguva II. godalgu). Te redzams, no kādiem vienkāršiem „krāmiem“ ir uz-būvējams īsvilņu raidītājs un, ka neskatoties uz to, sasniegtie raidīšanas rezultāti ir aprīno-jami. Ja raidīšana pie mums būtu legāla, tad droši varam apgalvot, ka šī nodaļa būtu

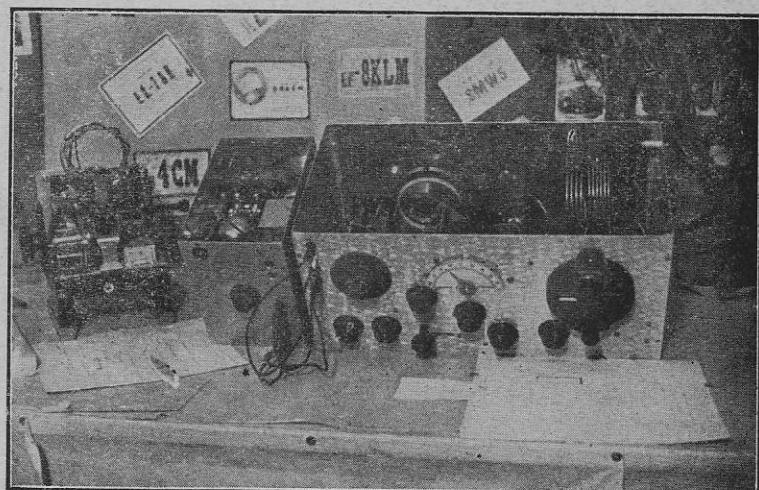
Putniņa parastais radio lampiņu uztvērējs (ieguva I. godalgu), E. Rumkovska, F.



Dr. Kucharenko īsvilņu uztvērējs. I. godalga.

Kiršteina un J. Rikveiļa lampiņu uztvērēji (ieguva II-ās godalgas) V. Žurkovskis izstā-

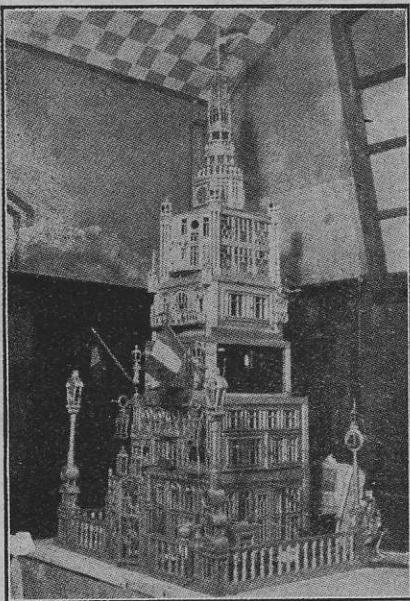dījis mūzikas skapi ar iebūvētu neitrodīnu un elektrisku gramofonu (ieguva I. godalgus). Savā ārienē šie aparāti gandrīz nemaz nav



Kā amatieriem nevajaga būvēt savus aparātus. Ar roku no koka izgrieztā „spilli“ iebūvēts radio uztvērējs, gramofons un skaļrunis.

atšķirami no fabrikās gatavotiem. Par viņu darbību tomēr nebija iespējams spriest, jo tas netika demonstrēts. „RA“ līdzstrādā-

nieks A. Vītolīš bija izstādījis savu taures skaļruni, aprakstītu „RA“ II Nr. 4, un universālo laborātorijas instrūmentu, aprakstītu „RA“ II Nr. 10. Abi aparāti ieguva atzinības rakstu. Vēl atzinības rakstus dabūja G. Matīss, A. Klēbergs, P. Pagarts un L. Ma-



Telefunken stends.

chelsons par lampiņu aparātiem, H. Lāde un V. Pūpols par īsvilņu aparātiem un R. Širants par vilņu mēru.

Vingrotāju biedrības galvenā zālē atradās firmu stendi. Kā pirmais jāmin P. T. D. G. D. stends, kā mūsu vienīgais radio lielrūpniecības pārstāvis. Izstādīti jau no agrākiem laikiem pazīstami aparāti. Kā jaunums jāmin trīslampu tīklstrāvas uztvērējs. Āriene diezgan glīta, arī darbība esot laba, jo lietotas labas sastāvdaļas. Cena gan arī diezgan zolida — ap Ls 400.—. Tālāk jauns ir dināmiskais skaļrunis. Arī šis aparāts iznācis stipri dārgs. Esot gan cerība uz priekšu ražošanu palētināt. Tad pie jaunuviem pieskaitāms vēl sausais taisnotājs akumulātoru pildīšanai no maiņstrāvas tīkla. Šis drusku mazāks par jau agrāk tirgū izlaisto P. T. D. G. D. akumulātoru pildītāju, kuŗa cena ir Ls 38.—. Jaunam vēl cena neesot izkalkulēta, bet būšot zemāka. Vēl mināms lielāks zemfrekvences pastiprinātājs lielākām jaudām (līdz 10 vatū). Darbnīcas sākušas arī izgatavot raidītājus kuģiem. Iz-



P.T.D.G.D. stends. Pa kreisi 250 vatū kuļa raidītājs. Pa labi uz postamenta jaunais 3-lampu maiņstrāvas uztvērējs.

stādīti divi lampu raidītāji, viens 250 vatū normālai kuģa telegrāfa stacijai, otrs — mazaks 50 vatū kā telegrafijai, tā arī telefonijai.


Talāk mināms Telefunken stends. Kā visglītāk iekārtotais viņš saņēmis pirmo godalgu. Izstādīti gan jau agrāk pazīstamie standart uztvērēji un skaļruņi, gan arī jauni. Ir vairāki kompakti sabūvēti uztvērēji, kuruš Latvijā nevar ievest lampu skaita dēļ. Bijā izstādītas arī divas jaunās beztikliņa lampas ar ārējo pārkāju. Tuvākā nākotnē viņas būšot dabūnamas arī Rīgā. Cena bū-



Philips'a radio suns.


šot ap Ls 13.—. Izstādīts arī uztvērējs ar šim lampiņām. Nākamais ievērības cienīgs stends ir Philips'am. Izstādīti visiem jau pazīstamie Philipsa uztvērēji, skaļruņi un anodstrāvas aparāti. Par jaunumiem, kas iepriekšējās izstādēs nav redzēti, jāuzskata skaļrunis 2019 par Ls 135.— un Latvijā rāžotais Philiton W uztvērējs ar 3 lampām maiņstrāvas tīklam (vajadzīgs anodstrāvas aparāts) — cena Ls 225.—. Interesi saistīja Philipsa radio suns, kas reagē uz gaismas signāliem.

Foto un radio Centrāle izstādījusi gan dažādus pašražotus aparātus, gan arī atsevišķas sastāvdaļas. Lambertu aģentūrai ir

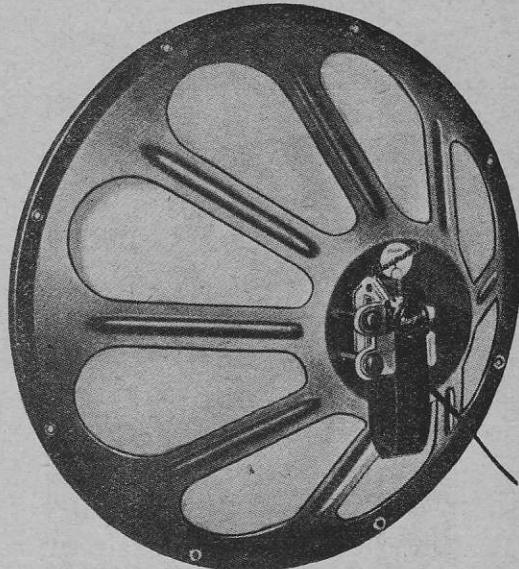

„Blaupunkt“ skaļrunis ar šasiju un membrānu.

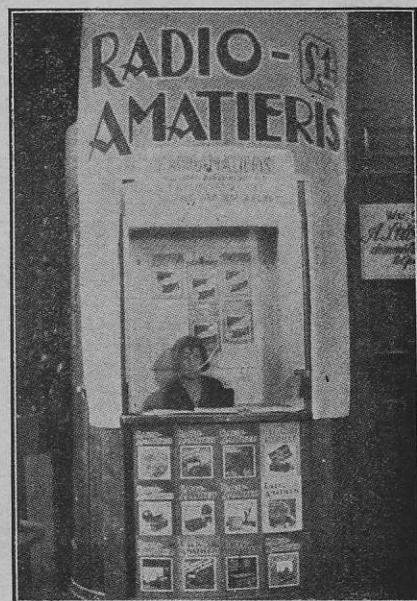Vate lampu pārstāvniecība. Viņa stendā ir arī divi interesanti aparātiņi akumulātoru pildīšanai no maiņstrāvas tīkla ar sausiem



„Radio Amatieri“ kiosks izstādē.

taisnotājiem. Pirmais, saukts „pildīšanas bite“, vienkārši iespraužams sienas kontaktā un ar diviem pievadiem pieslēdzams akumu-

lātoram. Cena ap Ls 20.—. Otrs tāds pat lielāks.

Vierhuff un Arnacks izstādījis pazīstamos Hidrawerk blokkondensātorus un Blaupunkt sastāvdaļas. Ievērību pelna jaunais Blau-



Vierhuff un Arnack'a stends.

punkt četrpolīgā izbalansētā skaļruņa magnēta sistēma R 66. ar šasijā iebūvētu ko-nusu.


Blakus šim skaļrunim jāmin „Wufa“ iz-balansētā četrpolīgā skaļruņa sistēma, kuru izstādē rādijs Āboliņa firma „Radio Super“. Ar zīmējumā redzamo kloki iespējams mai-nīt magnēta polu atstatumu, līdz ar ko ie-spējams ieregulēt vajadzīgo siestemas jūtību. Īpatnējs šai sistēmai ir arī pieslēgšanas veids uztvērējam ar vairākiem pieslēgiem. Tādā kārtā skaļruņa pretestību ir iespējams piemērot lampas pretestībai. Skaļrunis gandrīz pilnīgi var aizvietot dinamisko. Sistēmas cena Ls 40.—, ar šasiju Ls 55.—. (Vislētākais dinamiskais skaļrunis izstādē bija par Ls 90—). Tas pats „Radio Su-per's“ bija izstādījis arī pašu darbnīcā bū-

vētu 5 — lampu superheterodīna uztvērēju, kas labuma un lētuma ziņā pārsniedza dažu labu no izstādītiem aparātiem.

Romans bija izstādījis jau pazīstamos Loewes ražojumus. Loewes trīskārtīgā lampa tagad no ārpuses ir metalizēta. Cena palikusi vecā. Liepiņš starp gataviem pa-šražotiem uztvērējiem bija izstādījis savus transformātorus dažādām vajadzībām. Iz-pildījums stipri zolīds.

Arnold Witta stendā bija atrodamas Valvo lampas, pazīstamie Gossen firmas mērinstrumenti, dažādas šasijas (gan uz-tvērēju, gan skalruņu iebūvēšanai) no pre-sēta materiāla un Dralowid pretestības.

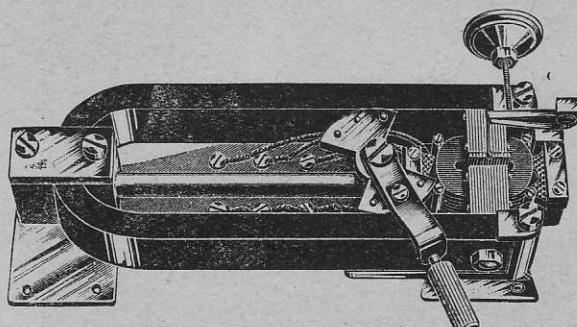Savelkot kopā iespaidus par 6. radio iz-stādi, jāsaka, ka nekādi sensacionāli jaunumi nebija redzami. Tas arī saprotams, jo ra-



„Wufa“ elektromagnētiskā skaļruņa mēchanisms.

dio rūpniecība tagad ievirzījusies standarti-zēšanas sliedēs, galvenā vērība tiek pie-griezta kvalitātes uzlabošanai. Neskatoties uz to, tomēr arī amatieris no izstādes varēja gūt vienu otru jaunu atziņu.

Kā top Eiropas lielākā radiostacija.

J. Friedrichsons. (Varšavā.)

Braucot pa Krakovas šoseju, jau tūlīt, at-stājot aiz muguras Varšavu, var ieraudzīt augstu slaidu māstu, kas pacelas pāri visai apkārtnei un no tālienes kā tieva adata stiepjas debesīs.

Te, tieši 23 km dienvidaustrumu virzie-nā no Varšavas galvenā pasta ēkas, netālu aiz Raszina ciema, būvējas jaunā Polijas

raidstacija, kuŗa pagaidam būs spēcīgākā visā Eiropā.

Stacijas būves pabeigšanai jau vairākas reizes bija nolikti termiņi, tomēr kā finan-siālās tā arī techniskās grūtības aizkavēja to ieturēšanu un vēl pat tagad ir grūti kaut cik noteikti pateikt, kad stacija sāks dar-doties.


Tomēr arī jau tagad ir vērts iepazīties ar vīpas būvi. Būves darbi patreiz tiek virzīti ļoti ātri uz priekšu un galvenā stacijas divstāvu ēka ir jau zem jumta.

Paredzētas divas lielas zāles, viena taisnotāja iekārtai un generātoriem, otra pašai raidaparātūrai. Bez tam vēl īpašs spārns kontroles telpai. Ēkas priekšējā puse domāta biroja telpām un vienas personāla maiņas novietošanai.

Pati iekšpuse, protams, vēl nav izbūvēta, tomēr var jau redzēt, ka centrālās apkurināšanas, apgaismošanas un kanalizācijas ierīces jau ievilktais.

Pašreiz tiek mūrēti betona pamati mašīnām, pagatavoti kontroles dēļi un montētas dažas lampu dzesēšanas ierīces. Dzesēšanas vajadzībām, sāņus no galvenās ēkas, arī jau uzbūvēts apkārt 20 m augsts tor-

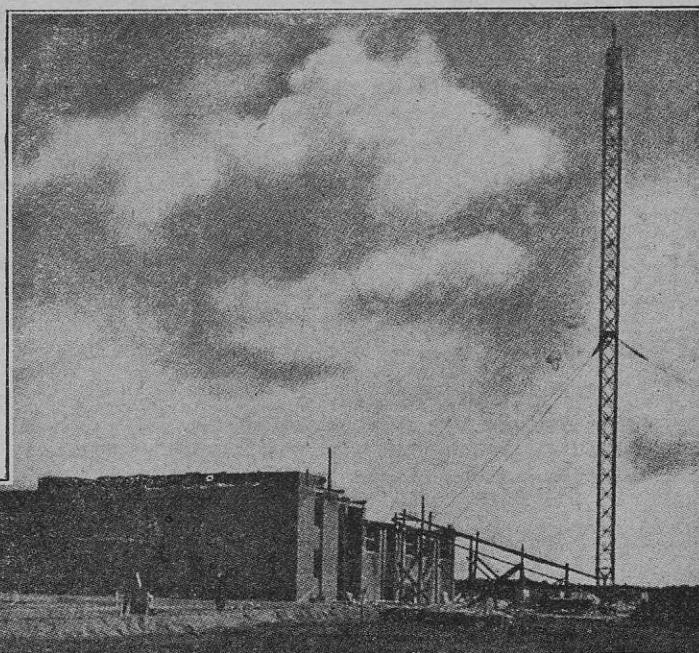nis. Vēl drusciņ attālāku no stacijas transformatoru ēka, kurā ar divu 1000 kilovatu




Lielās Polijas radiofona raidstacijas kopskats.

transformatoru palīdzību Pruszkovas centrāles 35 000 V spraigums tiks notransformēts uz 5000 V.

Pats raidītājs tiek būvēts Markoni fabrikās, Čelmsfordā, Anglijā, un dažas tā saistībās jau pienākušas Polijā. Tas būs lampu raidītājs ar modulāciju pirmās pakāpēs, lai gūtu pēc iespējas konstantu vilna garumu. Pēdējā pakāpē būs astoņas paraleli saslēgtas raidlampas, katras ar 65 kW anodjaudu. Lampu dzesēšanai paredzētas divas ūdens cirkulācijas. Vienu, destilētu ūdens cirkulācija dzesē tieši lampu anodus, bet otra dzesē savukārt pirmās destilēto ūdeni.

Raidītāja maksimālā izejas enerģija antenā būs ap 180 kW. Šo enerģiju antenai nepierādīs tieši, bet caur tā sauc. „feeder'u“. Tieši vidū starp antenas mastiem ir uzbūvēta mājiņa, kurā ievietos antenas noskaņošanas spoles un kondensātorus un tikai no šejienes enerģija ies uz antenu.

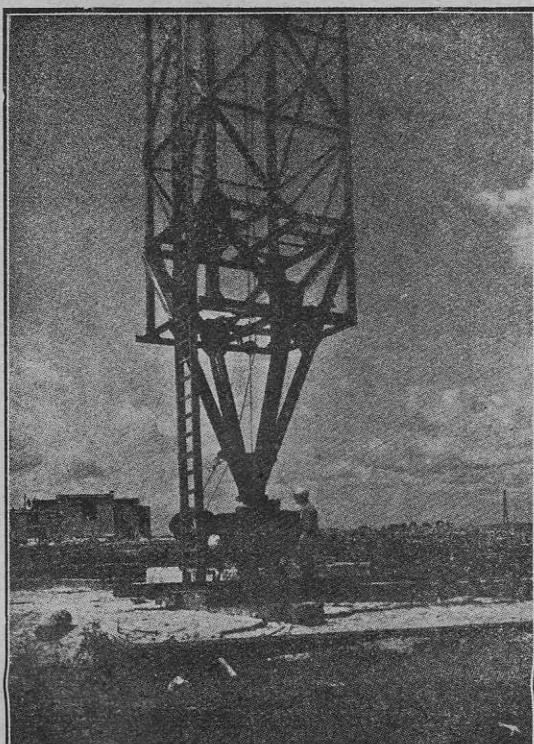Antenas masti, no kujiem viens ir jau pilnīgi gatavs, būs 200 m augsti un atradīsies viens no otra 340 m atstatumā. Tā tad




Antenas masta kāja.

arī tie būs augstākie Eiropā. Masti būvēti pēc pazīstamā Telefunkena tipa, izolēti no zemes. Tie atbalstas ar 6 izolātoriem uz betona pamata un trijos virzienos nostiepti ar drāts virvēm, kurās arī izolētas no paša masta un arī no betona pamatiem, pie kuriem tās piestiprinātas.

Redzot šo milzīgo būvi un iedomājoties kādi ārkārtīgi energijas daudzumi drīz vien no šejiennes tiks raidīti eterī, neviļus rodas jautājums, kādēl Polijai ir vajadzīga tik liela stacija. Viens no galveniem iemesliem, protams, ir griba palielināt klausītāju skaitu, jo patreiz tas ir diezgan mazs un rekrutējas galvenā kārtā no „detektorniekiem“. Pret lampiņu aparātiem, it seviški, protams uz laukiem, nomānāma liela antipātija un tādēļ apgabalos, kurus neker līdzšinējo raidstaciju „kristalldetektora zona“, klausītāju skaits ir pavismaz mazs. Ar jaunās milzu stacijas būvi, tad nu arī cer pievilkta klausītājus no šiem apgabaliem, jo, tā kā stacijas detektora uztveršanas radiuss būs 400—500 km, tad tā būs ar šiem vienkāršiem aparātiem dzirdama visā valstī.

Otrs, varbūt ne mazāk svarīgs iemesls, ir tūri politiskas dabas. Polija, būdama tuvu Krievijai, ir stiprā mērā padota pēdējās stipro radiostaciju neatvairāmai propagandai. It seviški jaunā Maskavas VCSPS stacija rādijs Polijai lielas rūpes un tādēļ jaunā stacija, kuļa, blakus minot arī strādās uz gaļiem

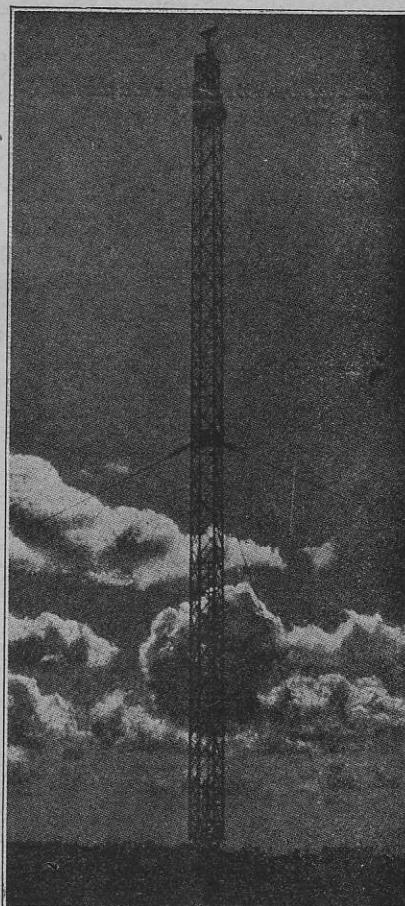viļņiem, ļoti labi noderēs, lai „pārkliegtu“ Maskavu.



Gatavais antenas masts.

Stieniša lampiņa.

Attīstības tendences radiouztveršanas technikā ir pēc sava veida jāiedala divos principiālos virzienos. Viens virziens tiecas vispirms sasniegt pēc iespējas dabīgu atveidojumu ar blakusnolūku to panākt ar mazākiem līdzekļiem, kamēr otrs virziens ir izvēlējies par galveno tēzi izdevumu samazināšanu un mēģina konstruēt pēc iespējas lētus uztvērējus, pie kam labs atskalojums ir blakusnolūks.

Pie pēdējās grupas ir jāpieskaita arī tā saucamās no ārienes vadāmās (Aussensteuerröhren) lampiņas, kurās ir pagatavojušas Telefunken s-ba un radiolampiņu fabrika Hamburgā, un kurās mēs arī varējām redzēt šīgada radioizstādē Telefunkena stendā.

Šīs lampiņas, pateicoties to īpatnējai formai, tiek sauktas par stienišlampiņām. Par tām jau bija agrāki rakstīts „R. A.“ un šādas lampiņas attēlu redzam zīm. 1.

Kā zināms, tad šādas, no ārpuses vadas, lampiņas bija jau krietni agrāki pazīstamas; tomēr līdz šim zināmas grūtības rādijs, ka nebija iespējams sasniegt pietiekošu stāvumu un attiecīgi mazu caurtveri. Jaunās lampiņas abas prasības pietiekoši apmierina. Mazas caurtveres prasības ir, lai no anoda izejošam laukam, salidzinot ar no tīkliņa izejošo, uz kvēldiega emitēto elektroņu strāvu būtu tikai ļoti niecīgs iespaids. Pie parastām lampiņām, kurām anods, skatoties no kvēldiega pusēs, atrodas aiz tīkliņa


un tam ir cauri „jātver“, sasnietg mazas caurtveres nav grūti; ne te tā ir pie no ārpuses vadāmām lampiņām, kuļām tīkliņš atrodas lampiņas ārpusē un to aptver. Še vajadzēja atrast lampiņai sevišķu veidu, lai

lampiņas iekšpusē atrodošos anoda iespaidu padarītu pēc iespējas mazāku, salīdzinot ar ārpusē esošo vadošo elektrodu.

To panāk ar to, ka piedod anodam zīm. 2. redzamo veidu (1 — anods, 2 — stikla siena, 3 — „tīkliņš“, un 4 — kvēldiegs). Anodam šeit (Šķērsgriezumā) ir itkā piliena veids un tas ar savu asogalu pagriezts pret kvēldiegu, tā kā tā iespaids pret kvēldiegu, sa-

līdzinot ar iespaidu, kāds ir lampiņu pilnīgi aptverošam „tīkliņam“, ir pavisam niecīgs. Skatoties pēc tā, cik tuvu ārpusē esošam vadošam elektrodam (tīkliņam) atrodas kvēldiegs, samazināsies arī caurtvere. No cita viedokļa raugoties, šim attālumam ir jābūt arī pēc iespējas mazam: lai sasnietgu pietiekošu stāvumu. No tā tad ir redzams, kāpēc lampiņai ir izvēlēta šaura forma.


Lampiņa apgroza, salīdzinot, vājas strāvas un tā ir vispirms domāta tikai anodkontūros ar lielu pretestību (tāpēc to var izlietot kā audionu un zemfrekvento spraigumu pastiprināšanas pakāpēs). Lampiņas kā pastiprinātājas darbības veids ir mazliet citādāks nekā parastai radiolampiņai. Tas līdzīnas vairāk darbības veidam, kāds ir parastai lampiņai ar nobloķētu tīkliņu (zīm. 3.).

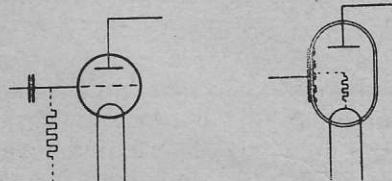

Zīm. 3.

Zīm. 4.

Tīkliņš še uzlādējas negatīvi, un proti, negatīvas uzlādēšanās lielums atkarājas no iekārtas izolācijas apstākļiem, ko var uzskaņāt kā pretestību (zīm. 3. punktēts). No ārienes vadāmai lampiņai ir jāiedomājas, ka viena no minētā blokkondensātora kārtām atrodas

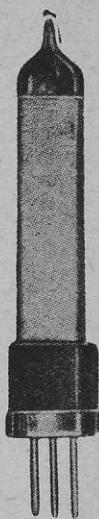


Zīm. 1.



Zīm. 2.

lampiņas iekšienē (zīm. 4.); šīs kārtas uzlādēšanās atbilst ārējā elektroda sienas uzlādēšanās. Izolācijas apstākļiem atbilstošai pretestībai starp tīkliņu un kvēldiegu, atbilst šeit praktiski lampiņas retinājuma stāvoklis (zīm. 4. punktēts). Ja šī papildpretestība ir pa lielū (pārāk labs retinājums), tad iekšējā siena uzlādējas pārāk augsti ar negatīvu spraigumu un tad nav vairs sasniedzams nekāds pastiprinājums, t. i. sienas lādiņi nespēj pietiekoši ātri noplūst.

Ja ar minēto lampiņu grib strādāt kā ar audionu, tad ir jāievēro mazliet citādāki apstākļi. Tagad tīkliņa spraigumam nav jābūt negatīvam, šim nolūkam var izlietot lampiņas ar gāzes pildījumu. Te lampiņa strādā kā parastā lampiņa ar gāzes pildījumu (ultārā lampiņa) un nobloķētu tīkliņu, kā tas redzams zīm. 3. un 4. Negatīvā uzlādēšanās tiek aizkavēta ar pozitīviem ioniem (tīkliņa

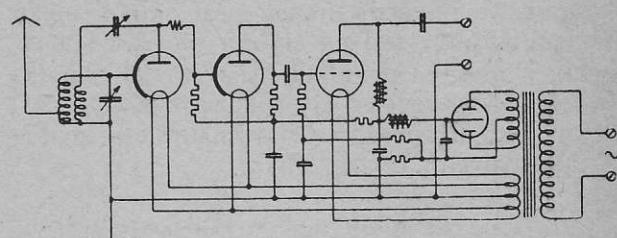

Zīm. 5.

novadpretestība tā tad šādām lampiņām nav vajadzīga). Līdzīgi tas ir ar no ārpuses vadamo lampiņu ar gāzes pildījumu. Arī šeit nevar sienā uzlādēties negatīvi un tā panāk, tāpat kā pie parastām lampiņām audiona slēgumā, taisnošanu pie pareiza spraiguma tīkliņam atpakaļedorbojoties.

Jaunās lampiņas priekšrocība, salīdzinot ar parasto radiolampiņu, ir tā, ka to var tieši kvēlināt ar maiņstrāvu, bez kā rastos kādas kaitīgas sekas pastiprināšanas gaitā, un ka schēma, pateicoties tam apstāklim, ka atkrīt tīkliņa blokkondensātors un tīkliņa novadpretestība, vienkāršojas kā tas redzams zīm. 5. Te redzama principiāla vietējā raidītāja uztvērēja schēma (atgriezeniskais audions, zemfrekvento spraigumu pastiprināšanas pakāpe ar pretestības saiti, gala pastiprinātājs un maiņstrāvas tīkla daļa).


Stienīšu lampiņas ir ļoti piemērotas vietējā raidītāja uztveršanai, kur iet runa par lētu uztvērēju. Visur tur, kur ir vajadzīgs labs atskānojums un droša darbība, parastās lampiņas būs vienmēr pārākas.

Es.

Zemes telefonija.

Telegrafēt, telefonēt pa zemes slāņiem nav jauna lieta, tā plaši pielietota jau pasauļes karā. Šāds sazināšanās veids dibinās uz to, ka no raidītāja pa zemes slāņiem izejošas spēklinijas krusto uztverošo staciju, kur noklausāmies, jeb pēc attiecīga pastiprinājuma, pat uzrakstam no raidīšanas vietas dotos rikojumus.

Zīm. 1. attēlo kā ap raidstaciju izplatās spēklinijas. Praksē gan tik noteikti viņas

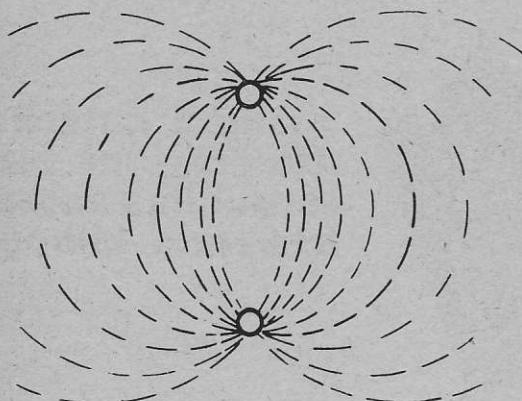


Zīm. 1.

neplūdīs, bet meklēs sev elektriski izdevīgākos slāņus. Zīmējumā 2. redzama raidschēma. Pirmā lampiņa ir parastā zemfrekvences tipa, bet otrā ir skaļruna lampa. Zīm. 3. rāda kādam jābūt uztvērēja slēgujam. Par lampām še sakāms tas pats, kas iepriekšējā gadījumā. Transformatori T_2 , T_3 , T_4 , ir parastie. Primārās putas attiecība pret sekundārās apmēram 1 : 5.


T_1 ir mikrofontransformātors ar attiecību apm. 1 : 20. Ľoti labi šeit lietojams parastais zvana transformātors 220 voltiem.

Plates, kurās ierok zemē, ir apm. 100 m atsatumā. Pie uztvērēja plates ierokāmas gluži tādas pat; jāņem gan vērā, jo lielāks

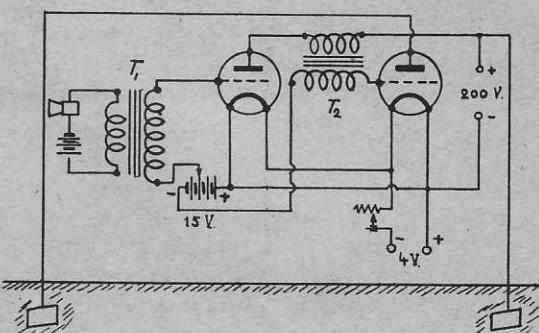

Zīm. 2.

attālums starp platēm, jo uztvērējā enerģija būs lielāka.

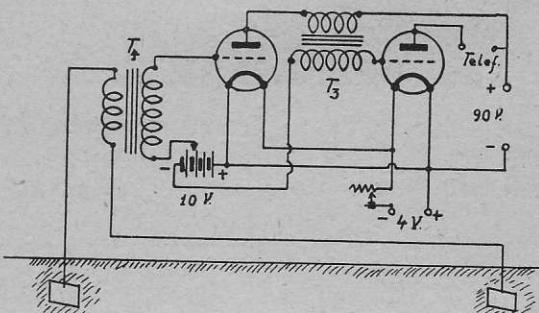

Zīm. 3.

Normālos apstākļos laba sazināšanās iespējama 4—6 km attālumā, kas palielinājas lietojot lielāku jaudu raidstacijā vai arī konstruējot labu pastiprinātāju uztverošā vietā.

T. L.


Detektoruztvēriji tāluzņemšanai skaļrunī.

II. izdevums. Tekstā 38 zīmējumi.


Pirmā izdevumā šī grāmatīņa bija vēl nepilnīga, dauz kā trūka un varbūt daudz kā bija lieka, jo jautājums tad bij vēl samērā jauns, kādēļ daudzjiem pat tad izlikās, ka ir neiespējami ar detektoru uztvert tālās stacijas.

Šajā izdevumā grāmatīņa ir pilnīgi pārstrādāta un papildināta vairākiem jauniem aprakstiem un daudzām jaunām schēmām.

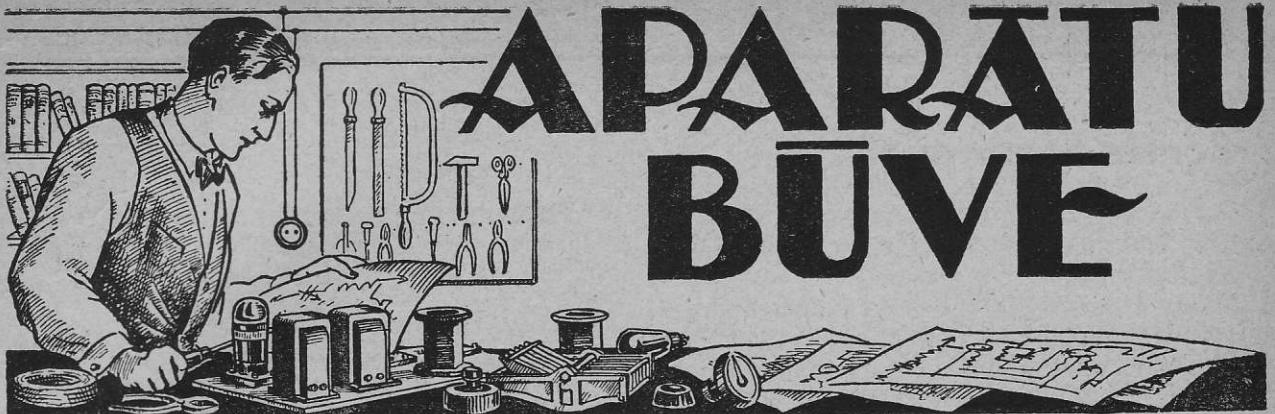Vadoties pēc šīs grāmatīgas, katrs var viegli un ar ļoti maz izdevumu uzbūvēt detektoruztvēriju, vai savu parasto detektoruztvēriju pārveidot detektoruztvērējā, ar kuru iespējama tāluzveršana skaļrunī (protams, arī — telefonā).



APARĀTU BŪVE

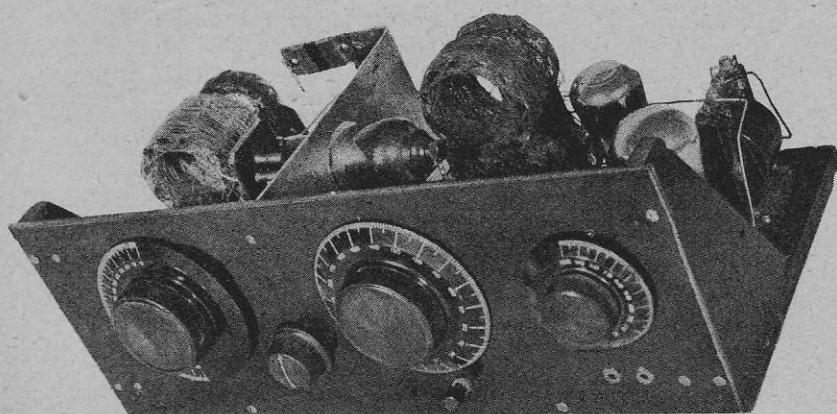


3-lampu bateriju uztvērējs ar aiz- sargtīkliņa augst- frekvenc. lampu.

T. Lapīņš.

Ja konstruē modernu uztvērēju, tad tāgad katrā ziņā pielieto modernās lampas — ar aizsargtīkliņu — augstfrekvences pakāpē.

anodķēde praktiski nav saistītas, pateicoties ārkārtīgi niecīgai kapacitātei starp anodu un tīkliņu, kas bieži ir par cēloni kā augstfrek-

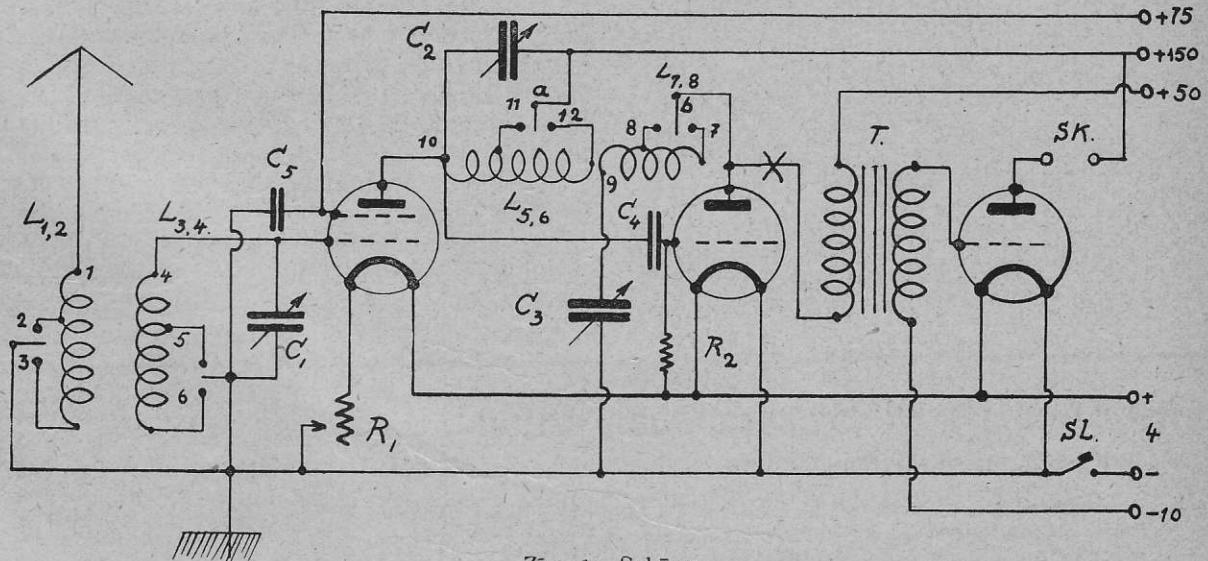

Zīm. 1. Schēma.

Aizsargtīkliņa lampu priekšrocība dodama ne tikai tādēļ, ka vienai ir liels pastiprināšanas reizulis, bet arī tamēļ, ka tīkliņa un

venues pakāpe sāk svārstīties. Kas attiecas uz aizsargtīkliņa augstfrekvences pakāpes būvi, tad tā ir ļoti vienkārša. Parastos

apstākļos pilnīgi pietiek ar vienu augstfrekvences pakāpi, ja neuzstāda aparātam kādas izcīlus prasības.

Lai pilnīgi izmantotu aizsargtikliņa lampiņas labās īpašības, kā jau zināms, jānorobežo katras energijas pāreja no anodķedes uz šīs lampiņas tīklinķēdi, kamdēļ būs nepieciešami atsevišķas kēdes ar skārdu pilnīgi vai arī pa daļai norobežot.

Daudzos gadījumos tas ir arī par cēloni tam, ka amatieri atsakās no aizsargtīkla lampu aparātu būvēšanas, jo skārda norobežojumu izgatavošana prasa no amatiera zināmu praksi un veiklību, bet lietpratīgi pieejot pie darba, uzdevums nav nemaz tik grūts.

Šīnī gadījumā, kur ir tikai viena augstfrekvences pakāpe, pietiek, ja norobežojums ir tikai pa daļai, jo no vienas pusēs tīkliņa kēde, kura ir arī aparāta ieejas kēde, tiek ar pieslēgto antenu slāpēta un otrkārt, ne vēlamā oscilēšana augstfrekvences pakāpē novērojama, ja šādas pakāpes ir vairākas, kur ir ļoti liels pastiprinājums.

Galvenais cēlonis šai parādībai ir noskaņoto kontūru savstarpīgais iespaids. Šīs jaunais iespaids nav jūtams, ja atsevišķos kontūrus pilnīgi ietērpj čaulā, vai arī lieto spoles, kuru lauks nav tālu izplūstošs. Tāpat pie montāžas jāmēgina, lai tīkliņa un anoda vadi atrastos pēc iespējas tālu viens no otra.

A u g s t f r e k v e n c e s p a k ā p e .


Antena ir saistīta aperiodiski — vidējiem vilņiem (200—600 m) ir 16 tinumi, bet garjiem vēl pieslēdzamī 64 — kopā 80 tinumi. Tīkliņa kēdē vidējiem vilņiem ir 40, bet garjiem pieslēdz vēl 104 tinumus. Kondensātors C_1 parastais ar gaisa dialektriķi — 500 cm.

Anokēde šīnī pakāpē noskaņota. Vidējiem vilņiem 40, bet garjiem pieslēdzamī vēl 104 tinumi, gluži tāpat kā tīkliņa kēdē. Pārēja uz audionu notiek pāri blokkondensātoram C_4 ar kapacitāti 300 cm. Atgrīzeniskai saitei ir spole L_{7-8} ar 24 tinumiem vidējiem vilņiem, bet garjiem pieslēdzamī vēl 24 tinumi — kopā 48 tinumi. Kondensātori C_1 un C_2 vēlami ar labu sīknoskaņošanu, glīti un pat bez sīknoskaņošanas ir labas veltīju veidīgās skalas.

Zemfrekvences pakāpe ir ar transformātoru. Transformātoram jābūt pēc iespējas labam. Varētu vēl pieslēgt otru pakāpi, bet šķiet, ka arī ar vienu zemfrekvences pakāpi skalums būs pilnīgi pietiekošs,

ja kā gala lampu lieto modernu skalruņa lampu.

Konstruktīvā daļa. Aparāta spoles ir astoņveidīgas. Šķiet visgrūtāki būs ar vienu izgatavošanu. Tamdēļ vislielākā uzmanība piegriežama spolu tišanai. Mazākā klūda te atsaucas ļoti slikti uz spoles izskatu, kādēļ sevišķi uzmanīgi jāseko zemāk pievestam tišanas planam. Vispirms izgatavojam pamatlēli ar mēriem: $10 \times 20 \text{ cm} - 1,5 \text{ cm}$ biezus. Uzzīmējam 2 riņķus ar radiusiem 6 cm, riņķu centri ir 5,7 cm attālumā. Katru riņķi iedala rūpīgi 11 daļas. Atzīmētās vietās izurbj caurumus un ielīmē gludi novirpotas tapas 10 mm caurmērā un 8 cm gaļas, starp tapām pamata dēli ar izurbju 2 mm caurumus spoles sašūsnai, pretējā gadījumā viņa neglābjami izjuks pie noņemšanas no tapām. Vēl jāizgatavo no paplāna finiera vai arī kāda izolācijas

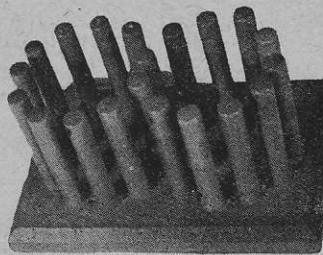


Zim. 2. Spolu tinamā ierīce.

materiāla dēlīts ar piemērotiem caurumiem, lai viņu uzbīditu tišanas ierīcei (vajadzīgi arī 2 mm caurumi). Pie snolu noņemšanas dēlīti uzmanīgi bīda uz augšu (pēc sašūšanas drāšu krustojumu vietās) un tādā kārtā spoli ir iespējams noņemt no tišanas ierīces. Kā skaitīt tinumus? — Ľoti vienkārši: cik reizes ar vadu veidota astoņveidīgā figūra, tik ir tinumu, jeb sareizinot vienā malā saskaitītos vadus ar 4, iegūstam esošo tinumu daudzumu ar mazu noteikumu, ja esam beiгуši ar 4. riņķi, jo tikai pēc 4 riņķiem atkārtojas iepriekšējais.

Spoles L_1-L_2 ir patiesībā viena spole ar nozarojumu pie 16. tinuma. Tāpat veidota spole L_3-L_4 — nozarojums pie 40. tinuma un arī spole L_5-L_6 — nozarojums pie 40. tinuma. Atgrīzeniskās saites spole L_7-L_8 arī ir viena — ar nozarojumu pie 24. tinuma. Pievienojot L_7-L_8 jāuzmanās, lai viņai būtu pareizs tinuma virziens un proti: izejot no lampiņas anoda uz L_7-8 un no tīk-

liņa pāri C_4 uz L_{5-6} tinuma virzienam ja-
būt pretējam.


Spoļu iebūvēšanai aparātā izgatavojam
mazu ierīci, kā jau tas redzams zīmējumos
2. un 3. Divām trolīta plāksnītēm $80 \times$

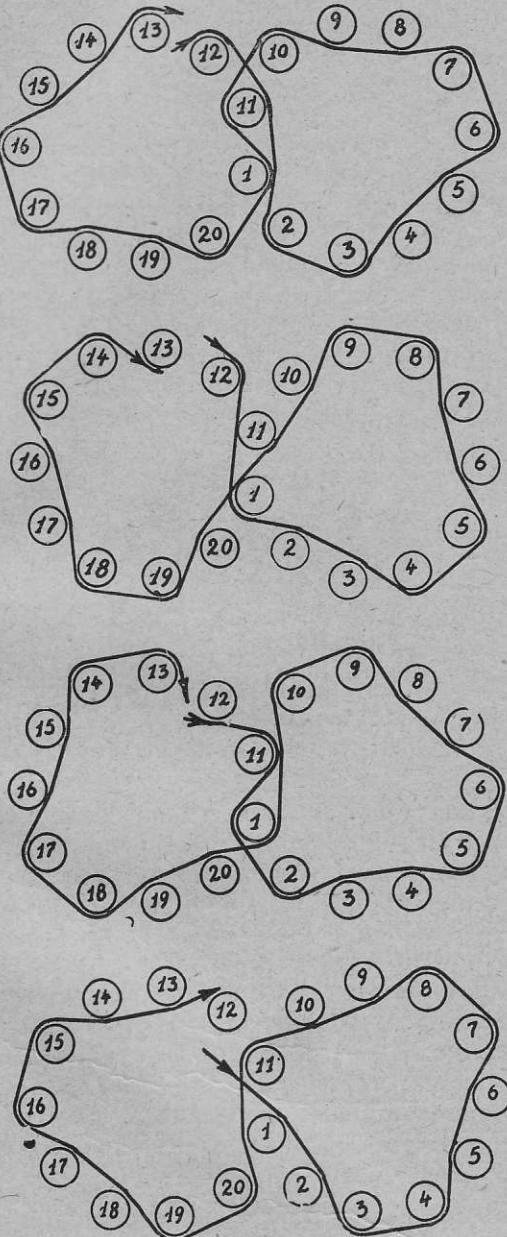

Zīm. 3. Spoļu tišanas kārtība.


$\times 40 \times 3$ mm ieurbī divus caurumus apm.
9—10 mm lielus 17 mm atstatumā vienu no
otra (tišanas ierīces tapu № 11 un 1 atsta-
tumā). Abas trolīta plāksnītes savieno ar
2 trolīta caurulēm, uz kurām uzbīda spoles.

Cauruļu garums ir 8 cm. Šīs caruļes viegli
limējamas ar acetonu, kurā trolīts šķist. Pie
pamata šīs spoles tālāk pieskrūvējamas ar
maziem no aluminija skārda izliektiem leņ-
ķišiem (zīm. 2. tie skaidri saredzami). Pie

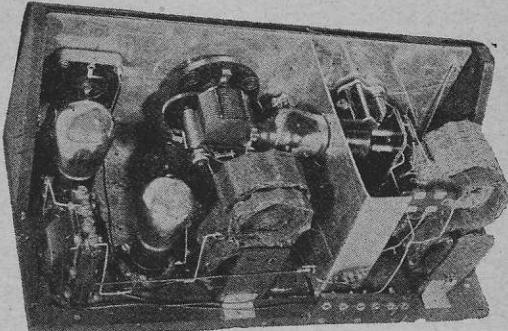

Zīm. 4. Skats no mugurpuses.


aparāta noskaņošanas un mēģināšanas spo-
les uz caurulēm viegli piebīdamas lielākā vai
mazākā savstarpējā attālumā.

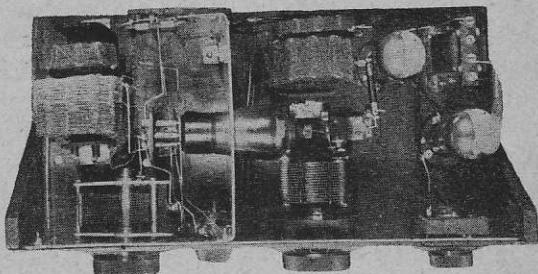

Zīm. 5. Skats no augšas.

Līdzīgi kā augstfrekvences pakāpes tīk-
liņa kēdei, — izgatavojam šādu pašu nosti-
prināšanas ierīci arī anoda kēdes spolei ar
reģenerācijas spoli. Sī-
kāka spoļu novietoša-
na redzama montāžas
schēmā.

Spoļu pārslēgs no-
dalīts ar sienu, kā tas
labi redzams zīm. 3.,
5. un montāžas schē-
mā. Pārslēga viena
puse spolēm L_1-L_2 un
 L_3-L_4 , bet otrā pusē
spolēm L_5-L_6 un L_7-
 L_8 . Pārslēga pievie-
nošana notiek pēc zīm. 1. un 5. Kā jau zī-
mējumos redzams, nodalījuma sienai cauri
sniedzas aizsargtikla lampa, kurai nāks
pielietot speciālu lampīņas pamatu (tīrgū

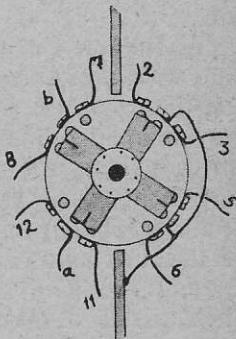


Zīm. 6. Spoļu pārslēgs.

šādi ir), kuŗu viegli izgatavot no pertinaksa plāksnes, uzskrūvējot pamatiņu vai arī iekrūvējot lampiņu ligzdiņas, kas gan vienam otram labi neveiksies, jo grūti izurbt pareizā atstatumā caurumus. Lampas anods ir skrūve stikla balona galā, kuŗam tieši pievieno L_5-L_6 sākumu un kondensātoru C_2 stātoru.

Izveidojot skārda nodalījumus, jāpiemīn kā viegli apstrādājams 1,5 mm aluminijs skārds. Arī aparāta priekšpuse noklāta ar šo skārdu. Uzmanību jāpiegriež apstāklim, ka pie kondensātora C_2 pieskrūvēšanas alu-

Aparāta barošana.

Lietojot aizsargtīkliņa lampiņu, anodspraigums vajadzīgs apm. 150 V. Arī skalruņa lampas pilnīgai izmantošanai nebūs šie 150 V par daudz. Varētu iztikt ar kādiem 90 V, bet tas lielu ietaupījumu nedotu, jo ar strāvas patēriņu augstfrekvences un audiona pakāpē var nerēķināties, bet gan tikai ar zemfrekvences daļu, kur normālais patēriņš ir apm. 12—15 mA. Lielu vērību jāpiegriež pareiza tikliņspraiguma izvēlei zemfrekvences daļā, jo nepareizs spraigums var ne tik jūtami iespaidot skaņas reprodukciju, kā

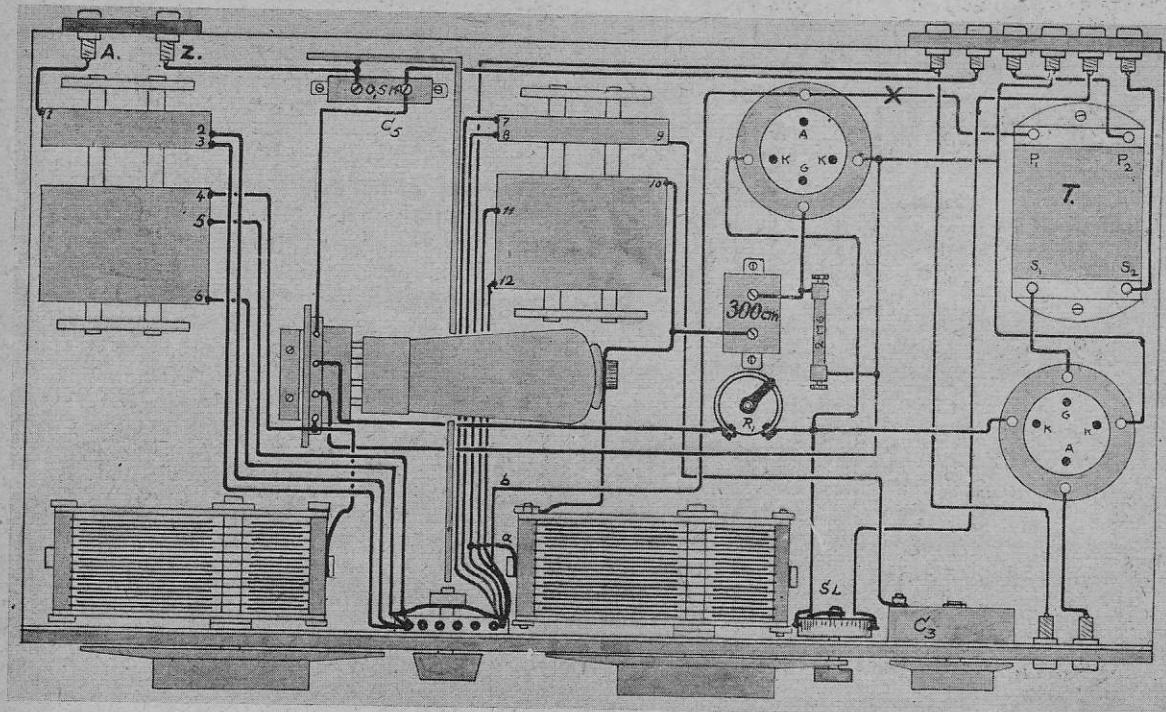

Zīm. 7. Montāžas plāns.

minija skārda būs jāatstāj lielāks caurums, jo viņš jāpieskrūvē izolēti, ievērojot, ka starp kondensātoru un aluminijs priekšplati atrodās viss anodspragums!

Gluži pretēji ir ar pirmo maiņkondensātoru C_1 , jo tur pat vēlams, lai rotors nāktu kontaktā ar aluminijs skārdu, kuŗš savienots ar zemi. Pie šī paša skārda pievieno arī viņu pārslēga divus galus (zīm. 6.).

Kondensātora C_3 rotors arī saistīts ciešā kontaktā ar alum. skārdu, bet otrs pievads aiziet uz spoles galu 9. (C_3 ir papīra vai vizlas — 500 cm).


Skalruņa ligzdas jāieskrūvē izolēti, jo viņas ir zem + spraiguma.

anodstrāvas patēriņu. Strādājot ar sausām anodbaterijām, viņu mūžs tiek ievērojami saīsināts. Aizsargtīklinam pietiek ar pusī no anodspraguma. Audiona lampai vajadzīgi kādi 40 V. Gadījumā, ja reģenerācija iestājas pagrūti, anodķēdē ar \times apzīmētā vietā ieslēdzama 1000—2000 Ω telefona spoliite.

Reostats R_1 ir spraiguma krituma radīšanai, kuŗu izmanto pirmajai pakāpei. Ar lēnu kvēles samazināšanu palielinās pirmās lampiņas iekšējā pretestība un selektīvitāte. Pie tālākas kvēles samazināšanas, pastiprināšana strauji pamazinas. Ar R_1 tuvākām stacijām regulējams arī skalums. Šo reostatu var iebūvēt arī priekšplatē, bet tas nav

nepieciešams, var viņu atstāt arī aparāta iekšpusē, kā tas redzams montāžas schēmā. Kvēle ir diezgan svarīgs jautājums; ja vien iespējams, lietojams akumulātors, jo elementi ir samērā dārgi ekspluatācijas ziņā un viņu spraigums arī svārstās daudz plašākās robežās, nekā tas ir pie akumulātora. Kopējais patēriņš ir apm. 0,3 amp. pie 4 voltiem.

Aparāta iz- un ieslēgšanai ir slēgs SL,

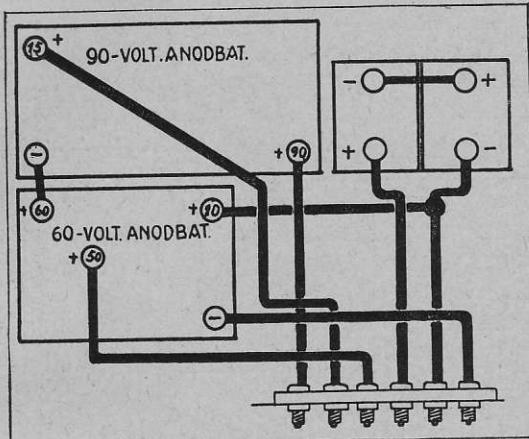

Zīm. 8. Bateriju pieslēgšana uztvērējam.


kuņu ieteicams nēmt maza 15Ω reostata veidā, lai lietojot elementus kvēlei, labāki iestādītu kvēlsprāgumu.

Lampas.

Savas pilnas spējas aparāts var sniegt, ja lieto modernas lampas. — Katrai pakāpei speciālu tipu. Kā pirmā šīnī aparātā lietota Philips A 442, otrā A 415, bet trešā B 405. Ar šiem nosauktiem tipiem nav gribēts teikt,

Papildinājums par maiņstrāvas trijnieku, aprakstītu „RA“ II. № 10.

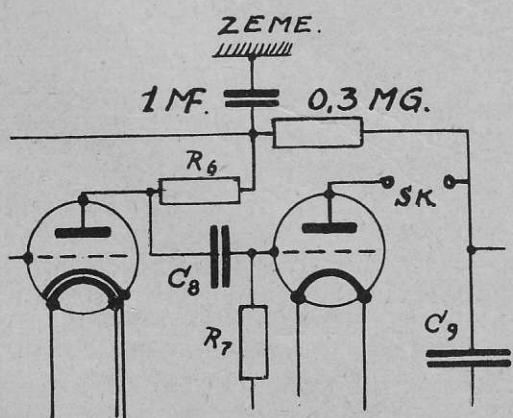Igadījumi, kad diezgan nepatīkami sajūtama maiņstrāvas rūkoņa, no kurās daž-



ka citas fabrikas ražojumi būtu sliktāki, bet amatieris, kas ar vienas firmas tipiem ilgi strādājis, nelabprāt pāriet uz jauniem. Pēdējā pakāpē var lietot pentodi, kura dos vēl lielāku skaļumu.

Kā pieslēgt anodbateriju un akumulātoru rāda zīm. 6. Šo aparātu var pārbūvēt arī uz maiņstrāvas barošanu. Konstrukcijā maz kas mainīsies, būs jālieto maiņstrāvas lampu pamati. R_1 atkrit. Anodaparātu labāk novietot atsevišķi vai arī ietērptu čaulā — aparātā. Vajadzēs sprāguma dalītāja pretestību, piemērota sprāguma iegūšanai katrai pakāpei ar attiecīgiem tīkliņu negatīviem priekšsprāgumiem.

Aparāta būvei vajadzīgās daļas:

Pertinaksa priekšplate $380 \times 180 \times 4$ mm, a'umināja skārds $180 \times 630 \times 1,5$ mm, trolita caurules 4×80 mm 10 mm \oplus

2 lampu pamati,

1 lampu pamats-vertikāls-aizs. t. lampai,

2 labi maiņkondensātori 500 cm (C_1 , C^2),

1 atgriezeniskās saites kondens. 500 cm (C_3),

1 blokkondensātors $0,5 \mu F$ (C_5),

1 blokkondensātors 300 cm (C_4),

1 kvēlreostats 15Ω (uz pamata motējams R_1),

1 izslēdzējs — reostats (SL),

1 transformātors $1 : 4$,

10 ligzdas,

1 vilņu pārslēgs ar 4 zariem (A₁ei),

1 pretestība $2 M \Omega$

dažādas skrūves, pamatdēlis un citi sīkumi.

447. 1. p. kreisās slejas 5. rindā no augšas 2. un 3. vietā jābūt 4. 5.


447. 1. p. labās slejas 5. rindā no augšas zīm. 2. vietā jābūt zīm. 4., 11. rindā no apakšas zīm. 3. vietā jābūt zīm. 5., 10. rindā no apakšas zīm. 5. vietā jābūt zīm. 6., 4. rindā no apakšas zīm. 5. vietā jābūt zīm. 6.

reiz grūti atsvabināties. Loti lielā mērā šo rūkoņu var mazināt, ja anodstrāvas pievadā audionam un pirmajai zemfrekvences pakāpei ieslēdz apm. $0,1—0,3 M \Omega$ lielu pretestību un bloķē ar $1 \mu F$ kondensātoru (zīm. 1.). Tālāk pie dažu lampu tipiem nepareizi iestājas reģenerācija. Viegli var izlīdzēties šādi: atgriezenisko saiti (L_4) netin viss uz kopējā cilindra, bet gan atsevišķi uz 1 cm mazāka diamетra cilindrīša, kuņu var brīvi ievietot lielā cilindrī. Starpu starp abiem cilindriem aizpilda ar rievaino iepakājumu papīru (lieto elektr. spuldžu iesainošanai). Spolei piestiprināmi miksti izolēti pievadi. Ar šādu izveidojumu L_4 var būt gan uz augšu un leju, iestādot vēlamo saiti starp L_3 un L_4 .

Tīkla rūkoņas sekmīga apkārošana.

Stud. A. Šķutte.

Esmu novērojis, ka daudzu amatieru tīkla strāvas uztvērējos dzirdama samērā stipra rūkoņa. Par grēka āzi parasti tiek uzskatīta taisnotāja daļa, lai arī tā būtu pie tiekoši dimensionēta.

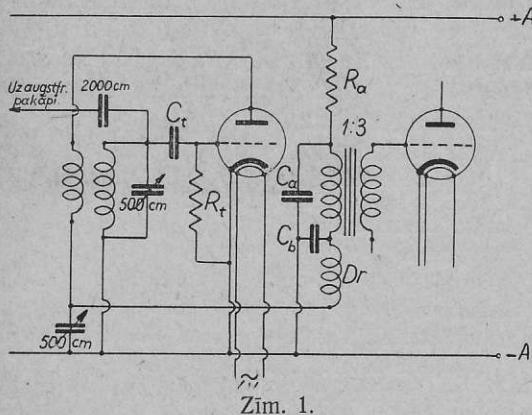

Zim. 1.


Pa lielākai daļai tas nav pareizi. Loti jūtīgs pret maiņstrāvu ir audions, kuŗu pēc iespējas jāsargā no maiņstrāvas paliekām, kas ar varu vai viltu tikušas cauri sijātājai ķeidei. Šiem nelūgtiem viesiem tad pēc iespējas vajaga plašāk pavērt durvis uz... zemi.

To panāk ar audiona anoda kontūra pretestības pamatīgu bloķēšanu. Ieteicami nemt $C_1 = 4 \mu F$, $C_2 = 5000 \text{ cm}$, $R_a = 1500 \Omega$.

Šādi sastāditam audionam nepiemīt arī bieži sastopama „kroniskā kaite“, rūkt ievē-

rojami stiprāki pie cieši savilktais atgriezeniskās saites. Zīm. 1. schēma strādā loti teicami. Pārējie dāti būtu: tīkliņa novadpretestība $R_t = 2 M \Omega$; tīkliņa kondensators $C_t = 250 \text{ cm}$. Lampas: Philips E 415.

Bieži nāk priekšā, ka uztvērējos, sevišķi tādos ar augstfrekvences pakāpi, skaļruni dzirdama šņākoņa, kas atgādina tauku cepšanos uz pannas. Šai parādībai par cēloni ir dažādas parazītiskas augstfrekvences strāvas, kuras rodās aparātā un tiek izstarotas pa strāvas pievadu laukā, un, savukārt, atkal no aparāta uztvertas un pastiprinātas nokļūst skaļruni. Šo launumu novērš ie-slēdzot starp tīkla transformātora primārā tinuma galīem divus blokus, katru pa $0,1 \mu F$, viņu otru polu sazemojot (zīm. 2.). Tieks ieteiktas arī droseles, bet tā kā viņu pagatavošanai jāņem daudz un samērā resnu vadu, tad ne katru reizi atradīsies aparātā viņām.

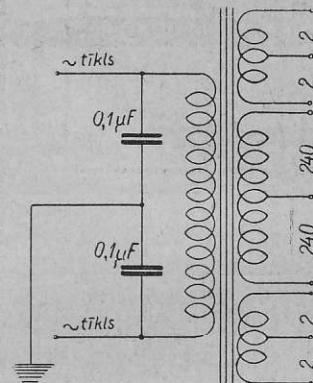

Zīm. 2.

Papildinājums pie „RA“ II. № 10 ievietotā un aizsargtīkliņa augstfrekvences pakāpi.“

Pie augšā minētā raksta iespiešanas redakcijas lielākam ienaidniekiem „drukas velniņam“ labpaticies atkal palaist savus ne-patīkamos jokus. „RA“ II. № 10. 400. l. p. labā slejā 9. riņdā no augšas iespiesto „24 tinumiem“ vietā jābūt „224 tinumiem“, kā tas arī saprotams, nemot 4 rievās katrā par 56 tinumiem $56 \times 4 = 224$ tinumi. Tās pa-sas 400. l. p. labās slejas 11. rindā no aug-šas L_1 vietā jābūt L , kā tas arī redzams 399. l. p. ievietotā zīm. 2.

Savelkot šos pārlabojumus kopā, atkār-tosim vēlreiz tinumu skaitu antenas ieejas

raksta „Trīslampu uztvērējs ar joslu filtru

filtra un sekundārā filtra spolēm (zīm. 2. 399. l. p.). Spole L_1 tīta četrās rievās, katrā rievā 56 tinumi $0,2 \text{ mm}$ drāts ar divkāršu zīda izolāciju. Kopā spolei $L_1 - 56 \times 4 = 224$ tinumi. Atzarojums e nemts starp 1. u. 2. rieuvi no apakšas. Starp h un e tā tad ir 56 tinumi. Spolei L, antenas ieejas filtra spolēm augšējā daļā ir 68 tinumi $0,5 - 0,6 \text{ mm}$ drāts ar divkāršu zīda vai kokvilnas izolāciju. Pie 18. tinuma no apakšas spolei L ir atzarojums c. Starp d un c tā tad ir 18 tinumi, starp c un a — 50. Sekundārā filtra spole tīta tāpat, kā antenas filtra spole, tikai te nav atzarojumu e un c.



Ī S I E VIŁNI


~~~~~


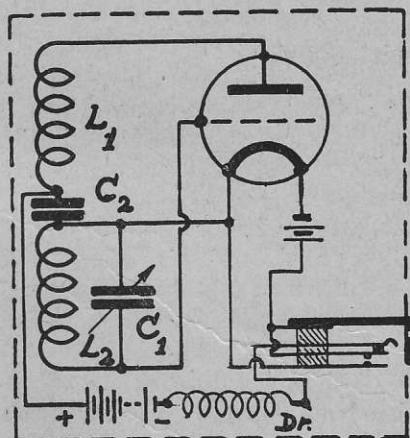
## Monitors.

T. Lapins.

Zem šī vārda amerikāņu īsvīlēnieki saprot lampīnu oscilātoru, piemērotu ar savu uzbūvi īsvīlē amatierā vajadzībām. Pēdējā laikā plašu pielietošanu monitors guvis arī Eiropas īsvīlēnieku nopietnās stacijās un cerams, ka šis raksts ierosinās arī kādu daļu mūsu īsvīlēniekus uz šī aparāta būvi.



Monitora schēma.

Kā schēmā redzams — monitors ir mazs raidītājs, kurū iestāda uz novērojāmo vilni, viņu pārkājot un tādējādi kontrolējot toņa kvalitāti. Novēro raidītāju uz viņa izstaroto pamativlīni (ne uz virsvīlēniem). Aparāts pilnīgi, no visām pusēm, ietērpts aluminija

kastē, jo pie raidītāja lielākas jaudas monitors darbība varētu tikt paralizēta. Praksē novērots, ka lietojot monitoru amatieru stacijās ar lielu jaudu un viņam atrodoties tur pat līdzās uz galda, darbība netiek traucēta.

Šīs aluminijs kastē atrodās viss, pat akumulātors un anodbaterija. Kastiņas priekšpusē ir tikai liela skala ar labu sīk-iestādījumu (piem.: „Förg“) un ligzda — „džeka“ iebāšanai. Šī slēga uzbūve redzama schēmā: iebīdot „džeku“, pie kuŗa pievienots galvas telefons, ieslēdz automātiski kvēli un anodsprāgumu. Kā schēmā redzams, telefons ir minus vadā aiz tā iemesla, lai slēgu varētu montēt tieši metala sienā, viņu neizolējot. Tālak minusvadā ir īsvīlēju augstfrekvences drosele ar 100 tinumiem, tīta no 0,2 mm vada ar zīda izolāciju uz 2 cm caurmēra cilindrīša. Maiņkondensātoram  $C_1$  ir 100 cm ar labu stabili būvi, un ļoti labu skalu ar precīzu sīk-iestādītāju. Blokkondensātoram  $C_2$  ir 2000 cm.

Lai novērojamā stacija pie iestādīšanas nepaskrietu garām, spoles ir ļoti mazas, tītas uz lampīnu cokoliem — pamatiem. Pa-teicoties mazam kondensātoram un spolēm, monitors izveidots kā joslu oscilātors.

Izgatavot šādas mazas spoles gaužām vienkārši. Pie esošām tapām pieslēdz spolu galus, kuŗi ir 4. Kā vadu var lietot 0,8

mm vadu ar kokvilnas izolāciju. Tinumu skaits šāds:

40 m joslai:

anodspolei — 15 tinumi,  
tīkliņspolei — 12 tinumi,

20 m joslai:

anodspolei — 9 tinumi,  
tīkliņspolei — 5 tinumi.

Tinumu virzienu ziņā, otrā spole ir pirmās turpinājums.

Pārejot no vienas joslas uz otru, spole vienkārši apmaiņāma pret otru, jo lietojot spoļu būvei lampu pamatiņus, tas ļoti ērti ie-spējams. Par šāda veida spoļu lietošanu un gatavošanu jau rakstīts „RA“ II. № 8. Kas attiecas uz strāvas jautājumu, tad pilnīgi pietiek ar kādiem 30 voltiem, jo pie šī sprauguma laba audionlampa piem. RE 084, A 415, A 408 jau labi oscilē.

Kā kvēlbateriju var lietot divus mazus anodakumulātoriņus. Lietojot lampiņas no 2-voltserijas, vajadzēs tikai vienu akumulatoru, bet, ja lieto lampiņas no 1-voltserijas, var iztikt ar sauso elementiņu, jo monitora darbība nav ilgstoša, bet gan īslaicīga, kontrolējot raidītāju vai arī mērijet uztvertās stacijas vilni. Izvedot pēdējo darbibu, nav jāklausās monitora telefonā, bet pietiek, ja viņu ieslēdz un ar sīknoskaņotāju uzmanīgi griež. Būs mirklis, kad

uztvērēja telefonā dzirdēsim iesvilpjamiess, līdzīgi kā tas parastajos uztvērējos, ja kāds „uzmanīgs“ un tuvs kaimiņš meklē jaunu staciju. Pēc lielstacijām vai arī pēc Rīgas virsvilņiem, izgatavo līkni katrai spolei un mūsu rīcībā ir, ne tikai toņa pārbaudāmā ierīce, bet arī precīzs vilņu mērs, kurš nepieciešams katram īsvīlēniekam. No prakses jāatzīmē, ka gadījumā, ja monitorā skaļums pār vāju, pietiek nobīdit druskū sānis kastes aluminija vāku, lai skaļums tūdāl pieauga. Kastes mēri šādi: pamatlaukums  $22 \times 17$  cm, augstums 14 cm, materiāls 1,5—2 mm aluminija vai misiņa skārds. Materiālu kopsavilkums:

- 1 aluminija kaste  $17 \times 22 \times 14$  cm,
- 1 mainķondensātors 100 cm,
- 1 Förg'a — mikroskala,
- 1 slēgs ar džeku,
- 2 lampiņu pamati,
- 1 blokkondensātors 2000 cm,
- 1 anodbaterija 30 V.
- 1 kvēlbaterija,
- 1 piemērota triselektrodu lampa,
- dažas vecas lampas spoļu gatavošanai,
- skrūves daļu nostiprināšanai.

Kā redzams, materiālu ļoti maz, lielais vairums šo daļu droši atradīsies katra amatierā „noliktavā“.

### Latvijas Q S L biroja uzaicinājumi.

Amatieri!

Nepiesavinaties patvarīgi izsaukumus, bet saņemiet tos caur savām radiobiedrībām. Pretējā gadījumā var gadīties dubultnieki un Jums adresētā korespondence var iet zudumā. Latvijas Q S L birojā saņemtas kartes vairākiem adresātiem, kuŗi varētu atrasties Latvijā, bet radiobiedrībās nav reģistrēti. Piem.: yl 2 au, yl 2 bcl, yl 2 ux, yl 2 ru, yl 2 ri, yl 2 wa, yl 2 fr, yl 2 ka, yl, yl 2 bbb, ylq 1b, yl 6 kr.

Lūdzu paziņojiet savas adreses žurnāla redakcijai.

Amatieri!

Ir novēroti vairāki raidītāji, kuŗi lieto Latvijai piešķirtos izsaukumus, bet biedrībās nav reģistrēti, piem. 2 nu, 2 jr, 2 ux 211.

Viņi pārkāpj Vašingtonas konvenciju, lietojot tīru maiņstrāvu (vai arī slikti izlī-

dzinātu), strādājot ārpus amatieru diapazoniem un t. t., tādā kārtā diskreditējot Latvijas amatieri līdz šim nevainojamo slavu ārzemēs.

Uzaicinam minētos amatierus nekavējoši izbeigt savu dezorganizejošo un kompromitējošo darbību, pretējā gadījumā konflikts ar attiecīgām valsts iestādēm būs neizbēgams.

Latvijas Q S L biroju tagad vada A. Kārkliņš, Rīgā, Tvaika ielā 34, dz. 15.

Šī gada septembrī Latviju un mūsu kaimiņu valstis iepazīšanās nolūkos ar īsvīlēnu stāvokli apmeklēja Anglijas Q S L biroja vadītājs Douglas Chisholm's. Sakarā ar šo apciemojumu mums piesūtīta šāda vēstule:

Man bija izdevība šī gada septembrā mēnesī satikties ar Latvijas radio amatieriem un es būtu ļoti pateicīgs, ja man būtu


iespēja izlietot Jūsu žurnālu manas sirsni-gākās un atzinīgākās pateicības izteikšanai par to laipnību ar kādu es tiku uzņemts un par baudīto viesmīlibu.

Man nav iespējams pateikties visiem personīgi, bet es ceru, ka katrs, kas redzēs

šo mazo rakstiņu, sapratīs, ka draudzības rōka, kurā viņi tik sirsni-gi man sniedza, ir loti cienīta no ārzemju drauga, amatēra.

Augstcienībā

Jūsu Douglas Chisholm  
G 2 cx

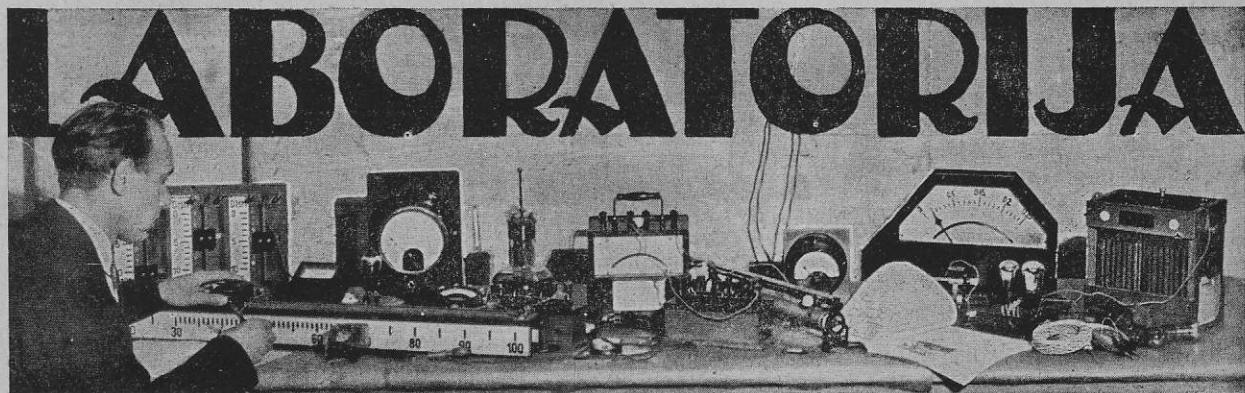

## Universāls laboratorijas instruments.

A. Vītolīns. (Turpinājums un beigas).


### Voltmetra un ampērmetra būve.

Šo instrumentu būve pastāv miliampērmetra pretestības palielināšanā ar serijas pretestībām (voltmetrs) vai tās samazināšanā ar šanta pretestībām (ampērmetrs). Par abu tipa mērinstrumentu principiem nerunāšu; par tiem jau daudzkārt rakstīts.

Mērapjomus jāizvēlas saskaņā ar miliampērmetra iedalījumiem; piemēra dēļ: 1, 5, 25, 100, 500 V un 1, 5, 25, 100, 500, 2500 mA. Tik pakāpeniska mērapjoma paplašināšanās jauj sīki nolasīt ikkuļu spraigumu vai strāvas stiprumu.

Šantu aprēķiniem nepieciešami jāzin miliampērmetra pretestība. Vienkāršā veidā, gan ne pilnīgi pareizi, pretestība atrodama ar zīm. 9. paņēmienu. Pirmkārt sastāda kēdi pēc 9a schēmas; te R — reostāts 1000—2000—5000  $\Omega$ , V — grozāmās spolītes voltmetrs, MA — pārbaudāmais miliampērmetrs. Nolasot strāvu J (ampēros) un potenciālu diferenci E (voltos), aprēķina

voltmetra pretestību  $R_V = E : J$ . Otrkārt — atrod strāvas stiprumu kēdē zīm. 9b (J<sub>1</sub>) un beidzot, pēc zīm. 9c, — J<sub>2</sub> — Voltmetra vietā šeit var arī lietot kādu noteikti zināmu pretestību. (1000—2000  $\Omega$ .)

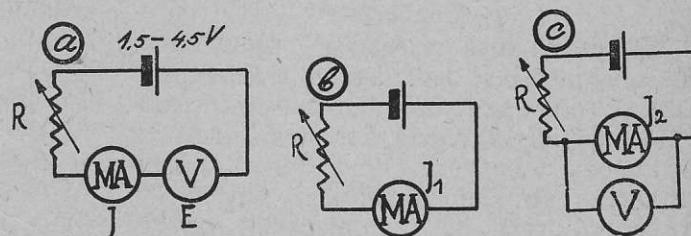

Zīm. 9.

### Miliampērmetra pretestība

$$R_{MA} = \frac{R_V (J_1 - J_2)}{J_2}$$

(Patiessībā gan drusku lielāka, jo nav jemts vērā kopīgās strāvas J<sub>1</sub> pieaugums miliampērmetru šantējot ar voltmetru).

Voltmetra pretestība vienkārši atrodama zinot, ka, ja miliampērmetrs patērē maksimāli 1 mA, tad uz katru voltu jāskaita

1000 ūmu, t. i. voltmetra pretestība  $R_V = E$  (voltos):  $J$  (amp.);  $E =$  mērapjoma maksimums.

No iznākuma jāatskaita miliampērmetra pretestību, lai atrastu serijas pretestības lielumu.

#### Ampērmetra pretestība

$$R_A = \frac{J_{MA} \cdot R_{MA}}{J_A}$$

$J_{MA}$  = miliampērmetra maksimums ampēros ( $0,001 A$ );  $R_{MA}$  = viņa pretestība omos;  $J_A$  = mērapjoma maksimums ampēros.

Šantu pretestības izrēķina ar formulu

$$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_{MA}}$$

Pretestību stiepules (nikelīna, konstantā v. c.) garums cm

$$l_{cm} = \frac{100 \cdot R_s}{R}$$

$R_s$  = šanta pretestības omos;  $R$  = stiepules pretestība uz 1 m attiecīgajam šķērsgriezumam.

Stiepules šķērsgriezumu, resp. resnumu jāizvēlas saskaņā ar strāvu, kuŗa tecēs caur ampērmetru.

Ieteicamais nikelīna stiepules diametrs:


| mērapjomam: | str. stiprums:                  | maks. pielaiž. | pretestība:<br>uz 1 m |
|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 2500 mA     | 1,0 mm                          | 12,6 A         | 0,50 Ω                |
| 500 mA      | 0,4 mm                          | 4,2 A          | 3,2 Ω                 |
| 100 mA      | 0,2 mm                          | 1,8 A          | 12,7 Ω                |
| 25 mA       | 0,1 mm                          | 0,78 A         | 51 Ω                  |
| 5 mA        | 0,1 mm                          | 0,78 A         | 51 Ω                  |
| 0—1 mA      | joslai šantu, protams, nevajag. |                |                       |

Šantu praktiskais izvedums rādīts zīm. 10. Šanti satīti spirālē vai uztīti fibras plāksnītēm (tievākā stiepule) un pieskrūvēti izolātora platei. Šantu viens gals savienots ar pārlēgu  $P_4$ , kamēr otrs pielodēts vaļa vai misiņa 1 mm biezai strēmelei, kuŗa savukārt pievienota pārlēgam  $P_5$  (Skat. arī zīm. 2: un 7. RA Nr. 10). Visi savienojumi šantu ceļā rūpīgi jālodē,\* lai pasargātos no pretestību pārmaiņas kontakta vietām oksidējoties. Mazākā šantu pretestības izmainīšanās izsauc manāmu nepareizību strāvas nolasījumos.

\*) Pretestības stiepuli var lodēt ar lodējamām pastām vai chlorcinka šķīdinājumu („sālsskābi“).

Šantu gali pie vaļa plāksnītes jāatstāj drusku pagāri (zīm. 10), lai vēlāk varētu pieriegulēt.

Voltmetra mazākās serijas pretestības iespējams izgatavot pašam. Vēlams šādi rīkoties: 1000 Ω pretestību uztin no 0,1 mm pretestību stiepules uz speciālas spolītes, kuŗu ieskrūvē pretestību — šantu platē (zīm. 10.). Vidējās, 5000 Ω un 25.000 Ω pretestības, lai nebūtu jātin, izgatavo no tīkla anodaparāta spraiguma dalītāja (ar stiepules tinumu) 25.000 — 30.000 Ω lielumā. Nozarojumu riņķus pārbīdot, var atrast tieši vajadzīgo pretestības lielumu. Šīs divas, kā arī no fabrikas pasūtītās pretestības ( $R_2$ — $R_5$ ), iebūvē instrūmenta kastē aiz priekšplates.

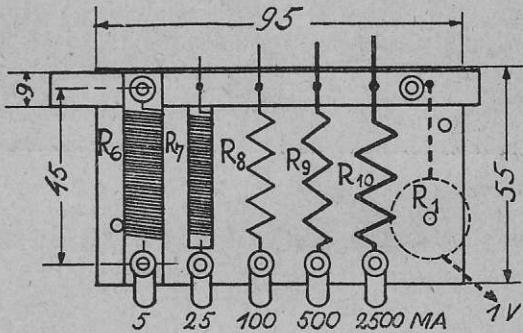


Zīm. 10.

Mērapjomus pārbauda ar normālinstrūmentiem, kuŗus jālūko kautkur dabūt, piem. aizņemoties no sava radiotirgotāja. Ampērmetrus pie pārbaudes, jāieslēdz kēdē vienu aiz otra, ar reostatu un strāvas avotu; abus pēdējos jāsaskaņo ar paredzamo strāvas stiprumu. Ja pašbūvētais ampērmetrs (miliampērmetrā) rāda par daudz — attiecīgo šanta pretestību jāsamazina, pārlodējot šantu galus pie vaļa strēmeles; ja rāda mazāk — šanta pretestību jāpalielina.

Voltmetrus, turpretī, saslēdz paralēli un tāpat salīdzina. Spraiguma pieregulēšanai ieteicams lietot potenciometru.

Būves apraksts pag. numurā prasa mazu koriģējumu: strāvas vadu (kābeli) ar ie-spraudni nevar pielodēt instrūmenta iekšpusē, bet viņa gali jāapgādā ar banāntapiņām, kuŗas tikai vajadzības gadījumā ie-spraužamas instrūmenta bateriju ligzdās. Tas tāpēc, ka šādam kābelim ievērojami lie-la kapacitāte starp vadiem, un tā kā atsevišķi vadi saistīti ar lampiņas elektrodiem,


pēdējie izrādās ar šo kapacitāti bloķēti. Ja nu instrumentu vēlas lietot par oscilātoru, tad pēdējā darbība izrādās neiespējama: oscilācijas apsīkst, neiestājas. Tamdēl strāvas vads, nelietojot, no instrumenta jāatvabina.

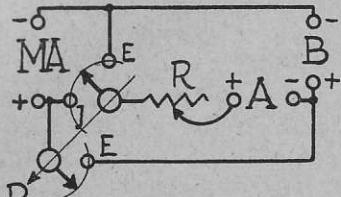

Zīm. 11.


### Papildaparāti. Sīkdaļas.

Pirmais aparāts pēc zīm. 11. schēmas nepieciešams pretestību mērišanai un citām operācijām, par ko runāsim vēlāk. — Pār-

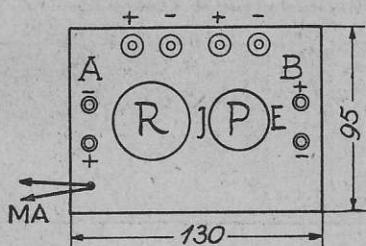

Zīm. 12.

slēgs P, divpolīgs un divpusīgs, izgatavojams arī pašam (zīm. 13.). 4 mm ass vidū pārdalita un savienota ar ebonīta mufti, caur kuļas sienām ass galos ieskrūvētas 2 kon-

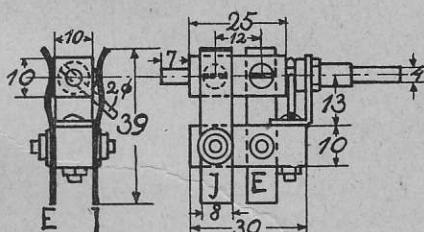


Zīm. 13.

takta skrūvītes 12 mm viena no otras. — Griezenā pa labi (E) skrūvītes sastopas ar divām kontaktatsperēm, bet griezenā pa kreisi (J) — tikai ar vienu. Šim pārslēgam tā tad pavisam 5 schēmā pievienojami punkti.

Reostats  $R = 1000\Omega$ . — Aparāta priekšplates izskats dots zīm. 12., kur gar augšmalu ieskrūvētas spailites, pāri A un B.


Spailites pievienotas paralēli ligzdiņu pāriem. Šī dažādība lauj vieglāk pieslēgt aparatam visādus vadus no pretestībām un strāvas avotiem. — Auklu MA gali nobeidzas ar banāntapiņām, kuļas, papildaparātu lietojot, jāiesprauž instrumenta MA ligzdās.

Otrs papildaparāts vajadzīgs oscilātoram. Atsevišķā kastītē iebūvē pietiekoši

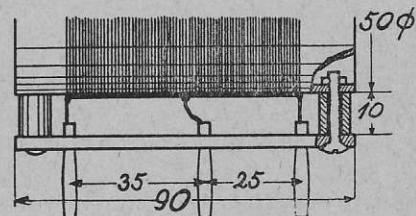


Zīm. 14.

labu maiņkondensātoru un divas izolācijas plāksnītes ar ligzdiņām (spoļu iespraušanai): vienu kastītē augšā, otru sānos. Kas-

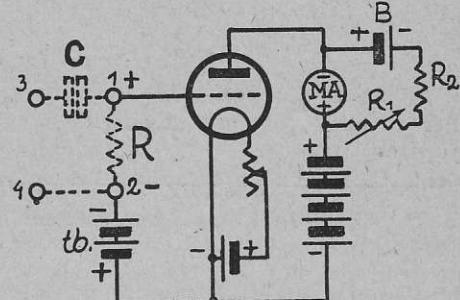


Zīm. 15.

tites apakšā trešā plāksnīte ar tapiņām. Nedaudzītie savienojumi saprotami no zīm. 16. schēmas.

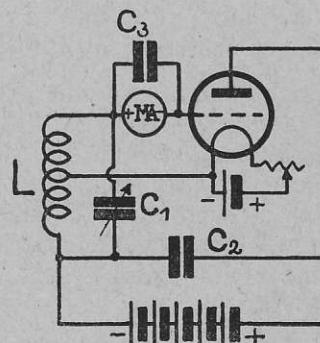

Zīm. 16.

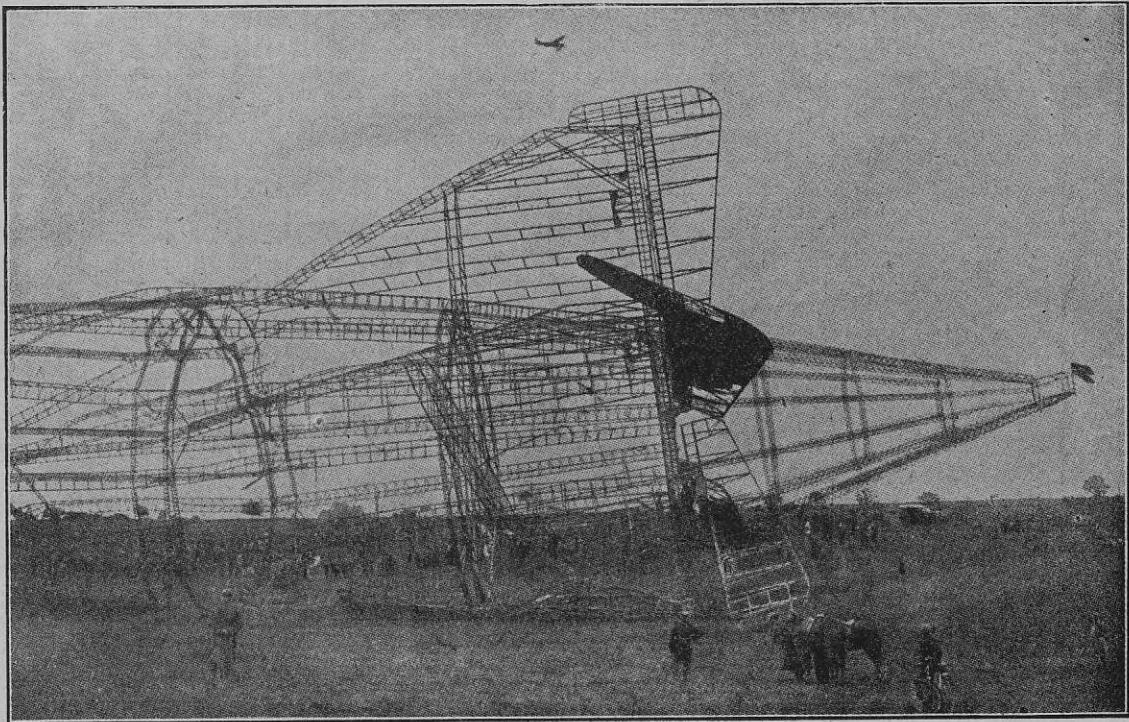
Oscilātora spoļu pagatavošana parādīta zīm. 14. Tinumu skaits atkarīgs no vēlamā vilņa garuma, piemēram:



Angļu lielā dirižabļa R 101 karkasa pakalējais gals pēc katastrofās. Pašā astes galā redzams neaizskarts Britānijas karogs.



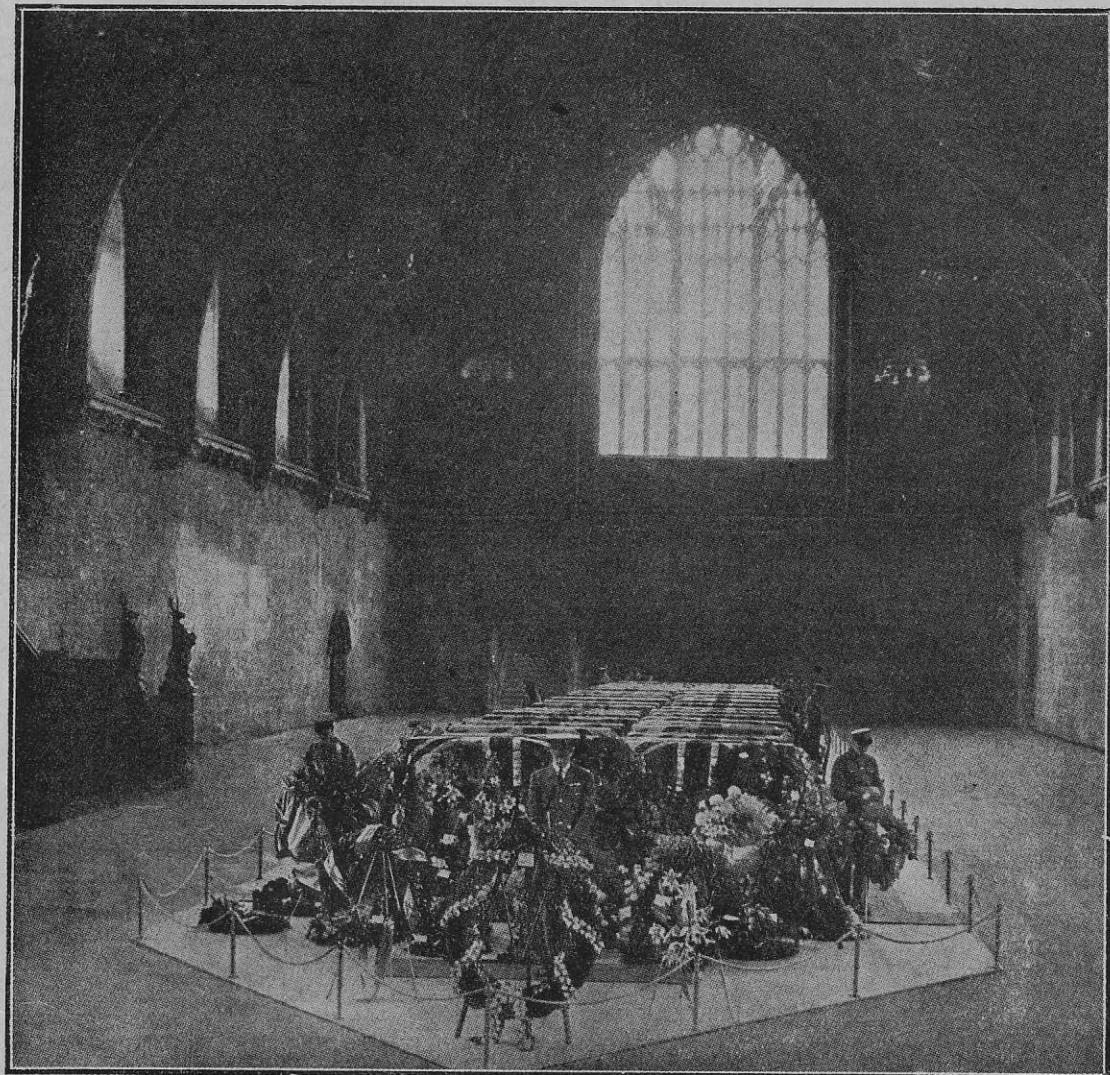Zviedrijas karālis  
Stokholmā sagaida  
Andrē polārekspē-  
dīcijas varoņu mir-  
stīgās atliekas.



Goda sardze pie dirižabla R 101 katastrofas upuriem Vestminsteras abatejā.

| Viļņu diapazons | Tinumu skaits | Stiepule |
|-----------------|---------------|----------|
| 250 — 700 m     | 90            | 0,3 DKK  |
| 700 — 2000 m    | 280           | 0,2 EML  |
| u. t. t.        |               |          |

Spolei no vidus jāņem atzarojums. Pirmie un pēdējie tinumi jāpielīmē spoles ķermenim ar celluloidu vai šeliaku, lai spoles pašindukcija vēlāk nevarētu mainīties un neizjauktos graduējums.

No sīkdaļām jāpagatavo: bateriju vadi, daži lieki vadi ar tapiņām un citādiem pieslēgiem, savienojums palīgtiklinām  $S_2$  (zīm. 1.) ar tapiņu un pieslēga kurpīti.  $1000 \Omega$  telefona (skalruņa) spoliņi jāpievieno tapiņām, kurās var iespraust paligaparāta zīm. 11. ligzdzās. Jāapgādā dažādi blokkondensātorus, megōmu u. t. t. (Skat. fotouzņēmu mu ar sīkdaļām).

#### D aļ u s a r a k s t s.

Priekšplašu materiāls;

Kastītes: instrūmentam, ar atvilktni un abiem papildaparātiem;

Miliampērmets 0—1 mA } 75—80 mm  
Voltmetrs 0—10; 0—300 V } diametrā

Serijas pretestības:  $500.000 \Omega$ ,  $100.000 \Omega$   
 $25.000 \Omega$ ,  $5000 \Omega$ ,  $1000 \Omega$

Šanti pieciem mērapjomiem;

6-dzīslu kābelis, 1,5 mtr.;

1 bojātas lampiņas pamats;

1 rokturītis un 2 skrūvītes tam;

1 iebūvējams 5-polu lampiņas pamats;

1 potenciometrs Pot. 200  $\Omega$

1 reostats  $R_{11}$ ,  $30 \Omega$

1 reostats R (zīm. 11.)  $1000 \Omega$

1 sešpoligs pārslēgs  $P_5$ ;

6 pārslēgi  $P_1—P_4$  un  $P_6—P_7$ ;

1 megōma turētājs R;

Daži blokkondensātori 200 cm, 500 cm,  
 $1 \mu F$ ;

Megōms R,  $1—3 M\Omega$  un telefona spoliņe  
 $1000 \Omega$

Pārslēgs P (zīm. 11.);

1 aizsarglampiņa ar iekavu AL (neobligātorska);

1 reostats  $10.000 \Omega$  anodap. pārbaudei  
(neobl.);

1 maiņkondensātors 500 cm oscilātoram;


Dažas spoles oscilātoram;

Skāla.

Ligzdiņas ar krāsainām galviņām, mazas banāntapiņas, skrūvītes, lodaustiņas, alvots savienojumu vads ar stipru izolāciju,  $1,2—$

$—1,5$  mm resns, aukla ar gumijas izolāciju, spailītes un citi sīkumi.

Daļu cena, ieskaitot mērinstrūmentus, apmēram 120 latu.

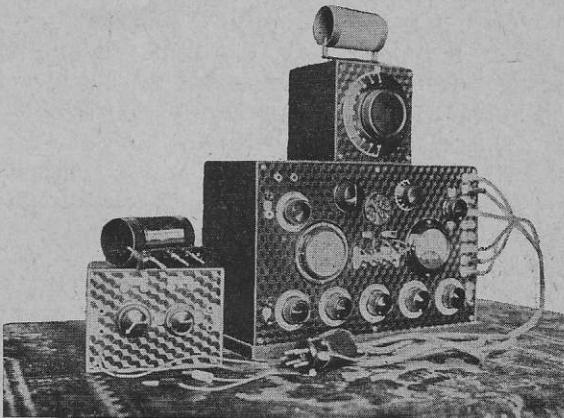

Zīm. 17. Vispārīgais skats.

#### I n s t r u k c i j a s. K a l i b r ē s a n a.

Instrūmenta izlietošana radioamatieru laboratorijas darbā tik vispusīga, ka jādod arī galvenās lietošanas instrukcijas.

Sākot darbu, visiem kloķiem jāatrodas:  $P_1—P_3$ ,  $P_6—P_7$ ,  $R_{11}$  uz 0 (nulli);  $P_4$  uz  $2500$  ( $2,5 A$ );  $P_8—P_{11}$  uz E. Pirmos arvien izved  $P_1$  un  $P_2$ , tad  $P_3$  un  $P_4$ , ja mēri strāvas stiprumu, vai  $P_4$  un  $P_3$ , ja mēri spraugumu. Ja rādītājs sitas pa kreisi — pārslēdz  $P_5$ .  $P_6$  un  $P_7$  lietojami tikai m. str. spraugumu mērišanai. Mērinstrūmentu ārējai lietošanai — tikai  $P_3$ ,  $P_4$ ,  $P_5$  (līdzstr.) un  $P_6$  (m. str.). Darbu, vai kādu darba posmu beidzot, izslēgšanas kārtība pretēja. Ieslēdz pālabi, lēnām, izslēdz pākreisi, ja vēlas, ātrāk.

1. Vākuuma lampas voltmets. Viņa princips jau aprakstīts RA № 10. Schēma dota zīm. 15. Kad visas baterijas pieslēgtas, miliampērmets anoda kēdē rāda strāvu. Lai tomēr varētu izlietot visu m-tra skālu, jālaiž no baterijas B caur m-tru pretējā virziena strāvu, kurū ieregulē tā, lai rādītājs nostājas atkal uz nulles. Tagad punktus 1 un 2 var pievienot tai kautkādas kēdes dalai, kurās potenciālu starpību vēlas atrast. Ja šai kēdē plūst maiņstrāva un līdzstrāva sajaukti, piem. skalruni. ZF transformātora primārajā tinumā, un izmērit vēlas tikai maiņspraugumu — tad līdzstrāvu jāatšķir ar kondensātoru C —  $1-2 \mu F$ , kurām maiņstrāva tiek cauri. Tīkliņa spraugumu pievada lampas tīkliņam

caur  $R = 1-3 \text{ M}\Omega$ . Mērišanas punkti tagad 3 un 4.

Kā lampiņu var lietot katru detektora lampiņu, piem. Philips A 410, A 409 u. c. Jāievēro: mazu pot. diferenču mērišanai labāk der lampiņa ar lielu stāvību, lielu diferenču mērišanai — ar mazu stāvību.

Labōratorijas instrūmentu pārvērš lampas voltmetrā šādi: Izvēlēto lampiņu ie-sprauž pamatā. Baterijas (sk. schēmu zīm. 1.): T — (-8 līdz -20 V; atkarībā no lampiņas), A° (+8 līdz +20 V) K + K — (4 V), A — A + (90 V). Mēģomu R ie-lick; C savieno īsi, vai pievieno bloku 1 — 2  $\mu\text{F}$ .

Kvēli iestāda ar  $R_{11}$  un spraigumu pārbauda:  $P_1$  uz K;  $P_2$  uz K—;  $P_4$  uz 1;  $P_3$  uz 5. Ar potenciometru Pot. ieregulē tīkliņa spraigumu, kuru izmēri:  $P_1$  uz T;  $P_2$  uz K— u. t. t. Izmēri anodsprai-gumu:  $P_1$  uz A;  $P_2$  uz K—;  $P_4$  uz 1;  $P_3$  uz 100. Šos trīs spraigumus stingri ievēro un vēlāk, lampas voltmetru lietojot, vienmēr tāpat iestāda.


Izņem tāpiņu  $P_{10}$  no E ligzdas,  $P_8$  ie-sprauž J ligzdā,  $P_1$  uz A;  $P_2$  uz J;  $P_3$  uz J;  $P_4$  uz 1. Tagad miliampērmetrs ieslēgts anoda kēdē un rāda strāvu. Rādītāju nodzen uz 0 ar papildaparātu zīm. 11., kuru iesprauž MA ligzdās: minus ar plūsu, plūsu ar minusu. Ligzdās A — 1000—2000  $\Omega$  pretestība; B — 1,5 V baterija; P uz J; R griež, kamēr miliampērmetrs rāda nulli.

Lampas voltmetru tagad var kalibrēt, nesmot kādu tīkla transformātoru ar 10—15 V sekundārajā tinumā, kādu spraigumu iestāda ar  $400 \Omega$  potenciometru. Spraigumu pievada LV ligzdām un salīdzina ar normāli rādošu m. str. voltmetru (der iebūvētais instrumenta voltmetrs. Pārtraukt savienojumu ar katodu!!) No voltmetra un miliampērmeta nolasījumiem uzzīmē līkni, pēc kuras katrs spraigums ērti atrodams.

Mazu radio spraigumu mērišanai lampas voltmetrs detektora slēgumā neder, bet jālieto audiona slēgums: T — un A° ligzdas savieno īsi (bez tīkliņa baterijas), C ligzdās — 200 cm kondensātors. Pie audiona slēguma miliampērmetra rādījumi s a-m a z i n ā s proporcionāli spraigumam tīkliņa kēdē (LV), tamdēl m-trs jāpārpole ar  $P_5$ . — Sevišķi jūtīgiem mērišumiem jālieto mikroampērmetrs (0—200 mikroamp.) m-tra vietā.

2. Oscilātors (zīm. 16.). Tā ir pa-zīstamā Hartlija (Hartley) schēma. Pašin-

dukcijs un kapacitāte  $C_1$  noteic oscilātora frekvenci. Svārstības no anoda kēdes tiek atgrieztas vienmēr atpakaļ uz tīkliņa kēdi un tā uzturētas. Vai oscilātors svārstas un cik stipri, rāda miliampērmetrs MA, kuru ieteicams bloķēt ar kondensātoru  $C_3$  (200—500 cm), jo m-trā spolītei piemīt zināmas droseles īpašības, kas traucē svārstību norisi. MA vietā ieliekot lielu pretestību (0,5—3  $\text{M}\Omega$ ), var augstfrekventām oscilācijām uzspiest zemas frekvences oscilācijas t. i. pirmās var modulēt ar otrajām. Modulācijas svārstības rodas sekoši: tīkliņa kondensātors uzlādējas no tīkliņa strāvas un tūlit izlādējas caur pretestību. Tas norit nepārtraukti. Kondensātora periodiskā

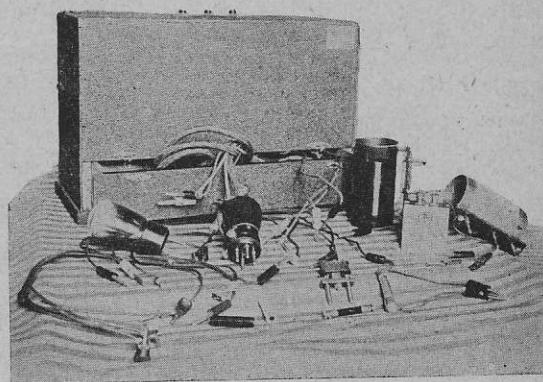

Zīm. 18. Sīkdaļas.

uzlādēšanās un izlādēšanās ritmiski pārtrauc AF oscilācijas (t. i. „modulē“ tās). Modulācijas frekvence (toņa augstums) pretejī proporcionāla kondensātora un pretestības lielumam; tā tad frekvenci var izvēlēties kādu grib.

Oscilātora augstfrekventās svārstības (nemodulētas vai modulētas) izplatās ap-kārtnes ēterī un tās var uztvert. Mazo raidītāju graduējot, viņš lietojams vilņa ga-ruma mērišanai, pie tam divos veidos: 1) ar nemodulētām svārstībām, savedot spoli L elektromagnētiskā (induktīvā) saitē ar kēdi, kuras frekvenci jāmēri. Grozot  $C_1$ , vienā punktā pēkšņi miliampērmetra strāva krit līdz minimumam, bet griezot tālāk — atkal paceļas. Minimuma punktā abas kēdes ir rezonāncē; tā tad abu frekvences saskan. Graduētais oscilātors — vilņu mērs pasaka, kas tā par frekvenci, resp. vilņa ga-rumu.

Otrais vēids: ar modulētām svārstībām. Klausoties uztvērējā, rezonances punktā

dzird svilpi (modulācijas toni). Atkal meklētais vilnis pēc grafikas viegli atrodams.

Oscilatora reālizējums ī nistrūmentā. Oscilatora kastīti, kura satur spoli un maiņkondensātoru, iesprauž instrumenta osc. ligzdās (sk. fot.). Lampiņu, no audiona lampiņu tipiem, iesprauž pamātā. Baterijas: K + K — (4 V) T' + (— 20 līdz 30 V) A + (+ 20 līdz 30 V). Anodbateriju šantē ar 1  $\mu$ F bloku (neobligātoriski).

Miliampērmetru ieved tīkliņa kēdē:  $P_{10}$  uz J;  $P_2$  uz J;  $P_1$  uz OSC;  $P_3$  uz J;  $P_4$  uz 1. MA ligzdās iesprauž 200—500 cm kondensātoru. Ar  $R_{11}$  ieslēdz kvēli un ieregule (nemodulēto) svārstību amplitūdi.

Modulētās oscilācijas dabū, ja  $P_3$  nolieks uz 100 vai 500. MA ligzdām var pieslēgt 1000 cm maiņkondensātoru, klausoties uztvērējā modulācijas toni, salīdzināt pēdējo ar tonākšu un kalibrēt maiņkondensātoru mūzikālās oktāvas. Noteikti zināms tonā augstums svarīgs, pārbaudot ZF transformātorus, skaļruņus u. t. t. uz šo radio daļu attiecībām pret dažādiem toniem.

Oscilatoru graduē vienkārši: noskano uztvērēju uz kādu staciiju ar zināmu frekvenci — un raidot modulētās svārstības ar oscilatoru, saved pēdējo ar uztvērēju rezonāncē (mainot osc. maiņkondensātoru). Maiņkondensātora gradus atzīmē. Tā attrod dažādas zināmas frekvences un pēc tām uzzīmē grafiku, liekot uz horizontālās ass kondens. grādus, uz vertikālās frekvences kilociklos, resp. vilņa garumus metros.

Darbojoties ar oscilatoru, ne tam, ne uztvērējam nedrīkst pieslēgt antenu un zemi, lai netraucētu kaimiņus.

Vākuuma lampas voltmētram un oscilatoram, loti plašs darba laiks, ko pat uzskaitīt grūti: uztvērēju selektīvītātes un jūtīguma pārbaude, atsevišķo AF pakāpu noskaņojuma saskaņošana, ats. pakāpes un visa aparāta pastiprinājuma skaitļa atrašana pie dažādām frekvencēm, radio frekvenču un audio frekvenču spraigumu mēriju mērijiem, radio frekvenču diapozona izmērišana spolēm un noskaņotām kēdēm, transformātoru, skaļruņu un mikrofonu raksturlikņu uzmēšana, droseļu pārbaude un daudz citi darbi, kurus še sīkāk iztirzāt aprobežoto telpu dēļ nav iespējams.

3. Turpinot instrukcijas, sekos radio lampiņas raksturīgāko datu (stāvības, caurtveres un iekšējās pretestības) atrašanas paņemieni.

Lampiņa pamātā. Baterijas: K + K — (1 — 4 V), A + A — (līdz 150 V) T — Ao (tīkliņa spraigums). Iestāda normālu kvēli par ko pārliecinās, attiecīgi pieslēdzot voltmētru (kā teikts agrāk). Nolasa arī anoda un tīkliņa spraigumu. Tīkliņa spraigumu ieruglē ar Pot. Tad ieved m-tru anodkēdē. Atzīmē anodstrāvu ( $J_1$ ) pie maks. tīkl. spraiguma, tad pārviež potenciometru uz otru pusi un nolasa palielināto anodstrāvu  $J_2$ . Starpība  $J = J_2 - J_1$ . Stāvība

$$S = J_{ma} : E_v$$

$E_v$  — starpība starp tīkliņa spr. maksimumu un minimumu — kvēles spraigumam.

Tagad pamazina anodsprāigumu par pāris desmit voltiem (šo pamazin. apzīmēsim ar  $E_a$ ). Anodstrāva pamazinās. Ja tagad samazina negatīvo tīkl. spr. ar Pot., var sasniegt iepriekšējo anodstrāvu  $J_1$ . Tīkliņa spr. pamazināts par  $E_t$  voltiem. Tad caurtverēre

$$D = E_t : E_a$$

Pastiprināšanas faktors  $g = \frac{1}{D}$ ; iekšējā pretestība

$$R_i = \frac{1000}{S \cdot D}$$

Šādi uzņem līdzstrāvas lampiņu datus. Ar m. str. lampiņām rīkojas līdzīgi.

4. Uztvērēja m pievadīto strāvas savotu pārbaude uztvērējam darbojoties. Lampiņu no attiecīgās pakāpes izņem un pārliek instrumentā. Strāvas kābeļa iespraudni ieliek lampiņas vietā; viņa tapinās iesprauž instrumenta bateriju ligzdās: T — (tīkliņa vads); K ~ K — (kvēles vadi); A ~ (sānu skrūvītes K vads); T' + (palīgtīkliņa vads no skrūvītes T'); A + (anoda vads).

Spraigumus un strāvas stiprumus mēri, attiecīgi pārslēdzot pārslēgus. Kā — tas saprotams no schēmas.

5. Pretestību mērišana. Pāpildaparāts zīm. 11. MA ligzdās.

Pretestības līdz  $1000 \Omega$  : B — meklējamā pretestība, A — baterija;  $P_3$  uz J,  $P_4$  uz 2500 — 1, P uz J un atzīmē strāvas stiprumu J.

$P_3$  uz 25 — 1,  $P_4$  uz 1, P uz E — izmēri spraiguma kritumu E uz pretestības. Vēlamo J iestāda ar R. Stiprām strāvām — spējīgāks reostats.

$$R_x = \frac{E}{J}$$

Mazākā pretestība, ko teorētiski vēl var izmērīt — 0,0016 ūmi = 1,6 milīomi.

Pretestības virs  $1000 \Omega$ : A — meklējamā pretestība, B — strāvas avots; R izvests uz 0 ūmiem.  $P_4$  uz 1,  $P_3$  uz 500 — 1 V, P uz J. Savieno īsi meklējamo pretestību un nolasa spraigumu  $E_1$ ; tad īssavienojumu atņem un nolasa spraigumu  $E_2$ .

$$R_x = \frac{R_v (E_1 - E_2)}{E_2}$$

$R_v$  — voltmetra pretestība.

Ja tuvu stāvoklis, kur  $R_x = R_v = R_b$  ( $R_b$  — strāvas avota iekšējā pretestība), tad iepriekšējā formula vairs neder, bet jālieto

$$R_x = \frac{R_b (J_1 - J_2) + E_1 - E_2}{J_2}$$

$J_1$  — strāva caur voltmetru (miliampērmetri) pie  $E_1$ ;  $J_2$  — tas pats pie  $E_2$ .

Lielākā izmērojamā pretestība =  $25 M \Omega$

6. Tīkla anodaparāta spraigums. Papildaparāts zīm. 11. MA ligzdās.

B — vadi no anodaparāta, A — reostats ap 10.000  $\Omega$

a)  $P_3$  uz J;  $P_4$  uz 100; P uz J; izmēri strāvu.

b)  $P_4$  uz 1;  $P_3$  uz 500; P uz E; izmēri spraigumu. Pēdējais anodaparāta voltāzs pie tīkko mēritā strāvas stipruma.

7. Strāvas avota iekšējā pretestība:

$$R_i = \frac{E - E_1}{J + J_v}$$

E — transformātora, līdzstrāvas tīkla (pie anodaparātiem) vai strāvas avota spraigums pie ļoti maza noslogojuma.

$E_1$  — spraigums pie noslogojuma pēc augšējā (6a) paņēmienā.  $J$  — noslogojums ampēros  $J_v$  — strāva caur voltmetru ampēros.

Ja  $R_i$  ļoti liels, pietiek, ja noslogo tikai ar  $J_v$ .

Varētu vēl daudz aizrādījumus dot, tomēr pietiks: baidos redaktora zīmuļa... un instrumenta būvētājs viņa pielietojumus arī pats atradīs.

Universālais laborātorijas instruments bija redzams 6. Rīgas radioizstādē.



## Fotoelektriskā šūna.

Doc. Fr. Gubis.

Līdz šim fotoelektriskā šūna bija tikai fizika īpašums, tā bija sastopama tikai fiziķa laborātorijā. Daudzu problēmu atrisināšanā tā bija tam noderīga. Te pirmā kārtā mināma viena fotometrijas nozare — spektrālā fotometrija, kurās uzdevums ir mērit gaismas intensitātes sadalījumu kādā spektrā vai pat kādā atsevišķā spektrālā līnijā:

šim nolūkam lietotos fotometros fotoelektriskai šūnai ir galvenā loma. Tāpat arī zvaigžņu fotometriju, kurā jāsalīdzina atsevišķu zvaigžņu gaismas stiprumi, sie paši fotometri ir visērtākie un visdrošākie.

Bet pēdējā laikā fotoelektriskā šūna kļūst pazīstama arī citur un pirmā kārtā tur, kur runā par televīziju. Ja televīziju va-

ram uzskatīt kā tehnikas problēmu, tad varam teikt, ka fotoelektriskā šūna no fizika laboratorijas ir jau nonākusi technikā. Ar to tā ir gājusi to parasto ceļu, ko iet visi tehnikā lietojamie instrumenti: radušies fizika laboratorijā, tie pamazām nonāk tehniku rokās.



Televīzijas pamatproblēmas ir gaisma s attēlu pārraidīšana tālumā. Viena attēla vietā var būt arī vairāki — viens otram sekojoši attēli, t. i. kāds vesels optisks n o t i k u m s. Tā tad savā būtibā televīzija ir optiska signalizācija. Bet no parastās gaismas signalizācijas tā atšķiras ar to, ka tanī signāli iet no izcelšanās vietas uz novērošanas vietu ne kā gaisma, bet vai nu kā elektriskā strāva pa metālu vadu, vai kā elektromagnētisks vilnis ar lielu viļņa garumu.

Kā kurā katrā transmisijā, arī televīzijā tā tad ir atšķiramas trīs daļas: signālu raidītājs, signālu nesējs un signālu uztvērējs. Raidītāja ir optiska ierīce (objektīvs), kas attēlus dod un elektriska ierīce, kas dod šajos optiskos attēlos esošam gaismas intensitātes sadalījumam atbilstošus elektriskus impulsus (strāvas). Šie pēdējie vai nu pāvadiem, vai „pa ēteri“ (kā viļņi) iet uz uztvērēju. Tanī ir atkal elektriska ierīce, gluži tāda pat kā raidītāja, kas atnākušos elektriskos impulsus izlieto optisku attēlu radišanai, kušos gaismas intensitāte ir laikā un telpā (uz plāksnes) tāpat sakārtota kā noraidīta attēla. Kā redzam, kā raidītāja, tā uztvērējā ļoti svarīga loma ir minētai „elektriskai ierīcei“. Šī ierīce ir fotoelektriskā šūna.

No teiktā vēl nav visai skaidrs, kāpēc televīzija, resp. fotoelektriskās šūnas pielietošana tanī būtu radiotehnikas problēms. Kā teikts, televīzijā kā signālu nesēju var lietot metālu vadus; šīm gadījumā tā nav radiotehnikas lieta. Par tādu tā klūst, ja signālu raidīšanai izlieto elektromagnētiskos viļņus. Tad televīzija ir tāds radiotehnikas problēms, kurā mikrofona strāvu vietā jānoraida fotoelektriskās šūnas dotie strāvas impulsi. Un tā kā pēdējam noraidīšanas veidam, salīdzinot ar pirmo, ir daudz priekšrocību, tad, kā domājams, nākotnē tas arī paliks kā vienigais visur tur, kur televīzijai būs jātop par plašu aprindu īpašumu. Šī iemesla dēļ arī radioamatierim uz televīzijas problēmiem ir jāskatās kā uz radiotehnikas tuvākās nākotnes problēmiem, kas to var interesēt — ja ne taisni šodien,

tad varbūt jau rītu gan. Un tāpēc ar lielu interesi vijam būtu jāvāc ziņas par katra televīzijas aparāta „centrālo figūru“ — fotoelektrisko šūnu.

Fotoelektriskā jeb — vienkārši — fotošūnā ir pielietots fotoelektriskais efekts, par kuru jau rakstīts „Radioamatieris“ № 1, 1929. Šīsumā tur teikto vēl atkārtosim. Daži metāli, it sevišķi alkālu grupas metāli, kā, piem. natrijs, kalījs, rubidijs, cezijs, ja uz tiem krīt gaisma, sāk emitēt („izmest“) elektronus. Tos sauc par — fotoelektroniem. To daba ir tāda pat kā visu citu elektronu daba. No metāla fotoelektroni nāk ārā ar zināmu ātrumu. Ja gaisma ir monochromatiska, t. i., ja tā ir gaisma ar vienu noteiktu viļņa garumu  $\lambda$ , kam atbilst

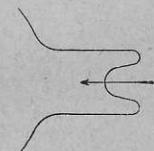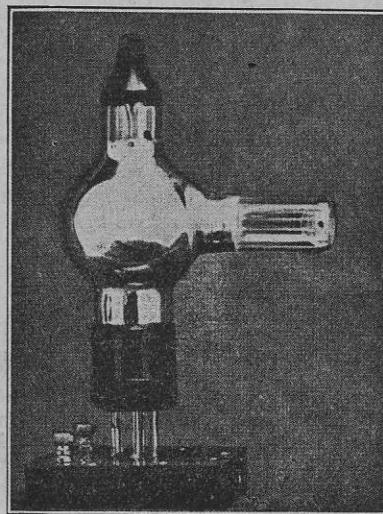

noteikta frekvence vai ciklu skaits  $v$ , tad foto efektā atbrīvoto elektronu ātrums izteicams ar formulu

$$\frac{1}{2} mv^2 = h\nu - p.$$

Tanī m nozīmē elektrona masu  $= 9 \cdot 10^{-28}$  gr,  $v$  — viļņa ātrumu (tā tad  $\frac{1}{2} mv^2$  ir elektrona kinetiskā enerģija),  $\nu$  — krītošās gaismas frekvence.  $h$  un  $p$  ir divas konstantes. Pirmā konstante  $h$  ir universāla konstante; visiem gadījumiem un visos apstākļos tā ir viena un tā pati. Tai ir liela loma kvantu teorijā; to sauc par Planka konstanti un tās skaitliskā vērtība ir  $h = 6,5 \cdot 10^{-27}$  ergusekundes. (Sk. arī „Radioamatieris“ № 2, II)  $p$  ir konstante, kas rāda to energijas daudzumu, kas elektronam jāzaudē, kad tas laužas cauri metāla virsmai. Tas ir jāsaprot tā, ka savu ener-

giju elektrons iegūst metala iekšienē, kur tā ienāk kā „gaismas kvants“ hv. Metāla virsma ir itkā negatīvi lādēta; tāpēc katrs elektrons, lai no metālu izklūtu, t. i., lai metālu virsmai cauri izlauztos, ir spiests daļu no savas energijas atdot; šo energijas zaudējumu izteic konstante p. Tā katram gaismas vilņa garumam atbilst siks ipatnējs „fotoelektronu“ ātrums. Ja gaismā, kas krīt uz metalu, ir vairākas frekvences, emitēto fotoelektronu ātrumi ir dažādi; lielākie ātrumi atbilst lielākām frekvencēm, t. i. īsākiem vilņiem, mazākie — mazākām frekvencēm, t. i. garākiem vilņiem.

Fotoelektroni nāk no metala ārā zināmā skaitā. Novērojumi rāda, ka šis skaits ir proporcionāls krītošās gaismas intensitātei (stiprumam). Ja elektronu skaitu, kas no metala nāk vienā sekundē, apzīmēsim ar N, un gaismas stiprumu ar I, tad

$$N = c I,$$

kur c ir proporcionālītates faktors. N saikums ar I ir loti stingrs un nemainīgs. To var tā labi saprast: gaisma nonāk metāla atsevišķiem pikiem jeb kvantiem  $\epsilon = hv$ . Kad metāla esošie elektroni ar šiem pikiem sastopas, tie tos uzņem. Bet tas notiek pēc ipatnēja likuma: elektrons var paņemt vai nu visu gaismas kvantu uz reizi, vai neka; kvantu daļu paņemt tas nevar. Tāpēc cik kvantu metālā ienāk, tik elektronu no tā aiziet. Bet gaismas intensitāte ir tas pats, kas kvantu skaits starā; tāpēc arī stingrā proporcionālītate starp krītošās gaismas intensitāti un emitēto fotoelektronu skaitu.

No teiktā redzams, ka fotoelektrisko efektu var izlietot gaismas intensitātes mērišanai: vajaga tikai ar šo gaismu apgaismot kādu no minētiem — fotoelektroisko īstīgiem — metāliem un tad izmērit emitēto fotoelektronu skaitu. Saskaņāt elektronus tieši nav viegla lieta, jo elektrons pats un tā nestais lādiņš ir tik mazs, ka viena paša atsevišķa elektrona radīto efektu mēs nevaram konstatēt. Toties daudzu elektronu kopējo efektu atrast nav grūti. Tā, piem., viegli ir izmērit daudzu elektronu nesto kopējo lādiņu, t. i. citiem vārdiem — daudzu fotoelektronu nesto kopējo strāvu. Ierīce, ar kuru tas izdarams, atkārtoti rādīta zīm. 1. „R. A.“ № 2 1930. 53. l. p. K ir fotojūtīgais metals, kas kā katods pieslēgts baterijai B. A ir anods. Kad uz metālu K krīt gais-

ma S, no tā nāk ārā elektroni. Ejot uz anodu A, tie izturās kā elektrības plūsma, kas ir ekvivalenta zināmai strāvai; pēdējo mēri ar galvanometru G. Šī „fotostrāva“ ir stingri proporcionāla krītošās gaismas S intensitātei. Tā gaismas intensitāti var „mērit ar galvanometru“. Lai fotoelektronu brīvo plūsmu no katoda uz anodu netraucētu apkārtējā gaisa molekulas, abus elektrodus iebūvē stikla stobrā, kā zīmējumā rādīts, un tad no stobrā gaisu izpumpē.

Aprakstītā ietaise ir fotoelektriskā šūna. To parasti taisa no stikla, dodot tai vai nu gaļenu, vai apalu formu. Zīmēj. rāda fotošūnas prasto veidu. Pa labi ir tubuss, pa kuru gaismu šūnā ielaiž. Par „lodziņu“ norāder tubusa gals, kas izplūsts plans un — lai to nevarētu tik viegli sasist, ieliechts uz iekšu. Elektrodu A (anodu) taisa no nikela skārda, bet tā vietā var lietot arī citu metalu. Katodu K taisa divējādi: vai nu fotoelektriski jūtīgo materiālu (kaliju, natriju u. t. t.) nosēdina uz kāda cita metala, piem., nikela plati, vai arī tieši uz stikla iekšējās sienas. Abi ir labi, ja vien labs ir kontakts starp gaismas jūtīgo slāni un to elektrodu, kas nāk no stikla trauka ārā, resp. pie kā pievieno no baterijas negatīvā pola nākošo vadu.

Fotošūnu taisīšanā ir jāsastopas ar daudziem techniskiem problēmiem. Kā nupat minēts, ir jārūpējas par to, lai šūnas iekšējās metaliskās daļas (elektrodi A un K) būtu labā kontaktā ar ārieni. To panāk stikla trauka sienās iekausējot metalu drātis. Bet līdz ar to rodas problēms: kādu metalu nēmt? Metalam jābūt tādam, lai tā termiskais izplēšanās koeficients būtu tāds pat kā šūnas stiklam, jo tikai tad, atdziestot, iekausējuma vieta neplūs un šūna turēs vakuumu. Parastā stikla gadījumā tāds metals ir platins. Bet tas ir dārgs; to var lietot tikai dažu šūnu taisīšanai zinātniskiem mērķiem, bet ne masu fabrikācijas vajadzībām. Tāpēc ir mēģināts lietot citus, lētākus metalus. Te ceļš ir tāds: pieskaņot nevis metalu stiklam, bet stiklu metalam. Un tagad ir izdevies pagatavot tādas stikla sugas, kuras labi turas, piem., molibdens (molibdena stikls), volframs („Pyrex“ stikls), varš u. c. — Te piezīmējams, ka elektrodu iekausēšanas problēms fotošūnu fabrikācijā ir tāds pat kā radiolampiņu fabrikācijā.

Otrais svarīgais jautājums ir fotošūnas īstība. Tā ir atkarīga vispirms no tā me-

tala fotoelektriskās jūtības, kas šūnā lietots. Visi metali nav vienādi jūtīgi; tas redzams jau, piem., no tā, ka katram no tiem ir sava p augšējā formulā. Tāpēc viens metals ir jūtīgāks pret vienu, cits pret citu vilīga gārumu, resp. spektra daļu. Televīzijas gadījumā no svara ir ne šī spektrālā, bet gan vispārēja jūtība, t. i. tas, kādus minimālos gaismas daudzumus vēl šūna sajūt. Izrādas, ka šūnas jūtība stipri pieauga, ja tās metalu (kaliju, natriju) iepriekš apstrādā ar ūdeņradi. Tam nolūkam iepriekš izpumpētā šūnā ielaiž nedaudz sausa un tīrā ūdeņraža un tad tās poliem pievieno nelielu induktoru vai akumulātoru bateriju (ap 400—500 voltu) — katodu pie katoda, anodu pie anoda. No tā rodas izlādēšanās process šūnā, kurā rezultātā šūna, no jauna izpumpēta, ir kļuvusi daudz jūtīgāka kā agrāki. Domājams, ka tas rodas no tā, ka izlādēšanās procesā jūtīgais metals ar savu virsmu absorbē ūdeņradi, kas veicina gaismas absorpciju.

Fotošūnas jūtību var pacelt, ja to, ap rakstītā kārtā ar ūdeņradi aktīvētu, atstāj ne pavism tukšu, bet piepilda ar kādu inertu gāzi, piem., argonu līdz ap 0,1 mm spiedienam. Tad no katoda atbrīvotie fotoelektroni, skriedami uz anodu, sastop savā celā argona atomus un tos ionizē. No tā radas jauni ioni, kas ļem dalību elektrības transportā un tāpēc nu fotostrāva šūnā ir lielāka. Šo parādību, kurā jau esošie ioni vai elektroni, savā skrejienā saduroties ar kādas neitrālas gāzes atomiem, tos ionizē, sauc par triecienu ionizāciju. Tā triecienu ionizāciju inertā gāzē var izlietot fotošūnas jūtības pacelšanai.

Kā no teiktā redzams, ar šūnu sasniedzamie rezultāti ir atkarīgi no lietotā galvanometra jūtības. Ar labu galvanometru var mērīt strāvas līdz  $10^{-10}$  amp., t. i. līdz vienai milijampēra desmitmiljonai daļai. Tas atbilst  $10^9$ , t. i. miljardam elektronu sekundē fotošūnā. Ja pieņemam, ka katram atbrīvotam elektronam atbilst viens gaismas kvants, tad tas minimālais gaismas daudzums, ko ar fotošūnu vēl var konstatēt, ir 0,04 ergu sekundē. Salidzināšanai minēsim, ka ar mūsu aci var konstatēt gaismas līdz  $10^{-9}$  ergu sekundē, t. i. mūsu acs ir ap 40 000 000 reizes jūtīgāka par fotošūnu! Bet fotošūna ir visjūtīgākais no mākslīgiem gaismas stipruma mērišanas rīkiem. Tāpēc sargāsim un augsti vērtēsim savu

aci! Tā ir viens no visbrīnišķīgākiem instrumentiem, kāds vien pastāv.

Galvanometra vietā fotošūnas strāvu mērišanai var lietot elektrometru. Ir tagad dabūjami ļoti labi elektrometri, ar mazu kapacitāti un pietiekoši lielu potenciāla jūtību. Ar tādiem var mērīt strāvas līdz  $10^{-15}$  amp. Tā tad ar to vēl konstatējamās gaismas minimums var tikt pazemināts  $10^5$  reizes. Bet arī tad mūsu acs spēja ne tālu vēl nav sasniegta.


Kā jau teikts, fotoelektriskā šūna ir nepieciešama spektru fotometrijā, kur, piem., jāsalīdzina divu vai vairāku spektrālu līniju intensitātes. Tam nolūkam no kāda gaismas avota laiž ļoti šauru gaismas staru kūli fotošūnā, staram celā novietojotnofotografēto spektru; tad katrai vietai spektrā atbildēs noteikta fotostrāva šūnā: kur gaisma spektrā būs bijusi stipra, tur fotografiskā plate būs jo tumša un tā vieta laidīs maz gaismas cauri, kāpēc fotostrāva būs vāja. Vājām apgaismojumam preti stāvēs daudz caurlaidīgāka vieta un tāpēc šūnas strāva būs stipra. Tā velkotnofotografēto spektru gar šūnu, varam to visai precīzi „izfotometrēt“.

Fotošūnas pielietošanai televīzijā ir tas pats pamats: gaisma no dabūtiem attēliem iet fotoelektriskā šūnā un rada tur fotoelektriskās strāvas. Ja attēls šūnai būs nostādīts preti viss uz reizi, tad arī tā dotais gaismas un tāpat fotoelektriskais efeks būs viens („summars“) un nekādus detalus tanī fotošūna nerādis. Bet ja gaismu šūnā rādis atsevišķi attēla punkti, viens aiz otra, tad stipri apgaismotiem (gaišiem) punktiem atbildēs stipras strāvas šūnā, vāji apgaismotiem (tumšiem) punktiem — vājas strāvas. Tāpēc starp attēlu un šūnu ir vēl papildierīce (rotējoša ripa ar caurumiem), kas met gaismu šūnā no katras attēla punkta atsevišķi. Tā radītās strāvas iet uz uztvērēju, kurā katrai strāvai atbilst noteikta stipruma un noteiktā vietā nolikts attēla punkts. Tas ir televīzijas princips un tāda ir fotoelektriskās šūnas loma tanī. Princips ir vienkāršs, bet ne tāda ir šī vienkāršā principa realizēšana. Par to „Radioamatieri“ ir jau rakstīts. Fotošūna savas spējas un savu noderīgumu šim nolūkam ir jau rādījusi. Mums vajaga tikai mācīties šīs spējas izlietot. Un ir ticams, ka ne tikai šajos problēmos fotošūna ir noderīga un nepieciešama: par tādu tā izrādīsies arī daudzos — kā zinātnes, tā technikas — nākotnes problēmos.


# ĀRZEMJU ŽURNĀLI

Labs viļņu filtrs.  
(Radio-Amateur № 10. 1930.)

Arvien augošā raidstaciju jauda padara tālaku staciju uztveršanu ļoti grūtu. Lai daļēji pietiekoši lielu selektivitāti, ir vajadzīgi vairākpakāpju augstfrekvences pastipri-

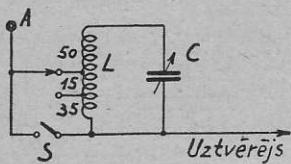

Zīm. 1.

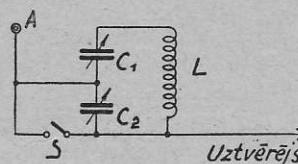

Zīm. 2.

nātāji, superheterodina uztvērēji ar rāmja antenu un t. t. Vidējam radioklausītājam, protams, šādas iekārtas finansiālā ziņā nav pa spēkam, un lai arī viņš varētu kaut cik tikt valā no traucējošām tuvām un spēcīgām raidstacijām, vienīgais glābiņš ir viļņu filtrs.

Viena šāda filtra schēma ir redzama zīm. 1. Tas ir īpatnēja veida absorbcijas filtrs, kurš praksē devis ļoti labus rezultātus. Spolei L ir divi atzarojumi, ar kuŗu paliņdzību var mainīt antenas saiti ar filtra kontūru LC, kuŗš ar antenu saistīts autotransformatoriski. Slēgs S dod iespēju izslēgt filtru un pieslēgt antenu tieši uztvērējam.

Spolei L tīta uz 50 mm caurmēra pertinaksa vai papes cilindra ar 0,6 mm izolētu varja drāti. Spolei pavismā ir 100 tinumu, pie kam pie 35. un 50. tinuma nēmīti atzarojumi.

Kondensātora C kapacitāte ir 500 cm.

Filtru var iebūvēt pašā uztvērējā, bet ja uztvērējs ir jau gatavs un filtra iebūve nav ērti izvedama, var filtru izbūvēt arī kā atsevišķu vienību. Tādā gadījumā tikai jāraugas uz to, lai vads no filtra uz uztvērēju


nebūtu gaļš, jo pretējā gadījumā filtra efekts var galīgi zust.

Rikošanās ar filtru ļoti vienkārša. Ar slēgu S vispirms antenu tieši pieslēdz uztvērējam un noskaņojas uz vēlamo staciju. Ja kāds raidītājs traucē, ieslēdz filtru un, grozot kondensātoru C, noskaņo filtra kontūru uz traucējošo raidītāju. Tad filtra kontūrs absorbē visas traucējošās frekvences svārstības un uztvērējā dzirdama tikai vajadzīgā stacija.

Kondensātors C jāgriež ļoti lēni, jo pie laba izveduma, kad filtra zudumi ir mazi filtra rezonances līkne var būt ļoti asa un viegli var pārbraukt vajadzīgai vietai pāri.

Filtra schēmu var arī nedaudz modifičēt, neņemot spoli ar atzarojumiem, bet saistot antenu ar filtru kapacitātīvi, ar kondensātoru C<sub>2</sub> (zīm. 2.). Mainot kondensātora C<sub>2</sub> kapacitāti, maina antenas saiti un līdz ar to arī izfiltrēšanas pakāpi. Tā kā abi kondensātori saslēgti serijs, viņiem jābūt divreiz lielākiem kā parastā filtra schēmā, tas ir 1000 cm katram.

Dažreiz gadas arī, ka traucē divi raidītāji, kurus abus ar vienu filtru, protams, nevar izslēgt. Tad starp antenu un uztvērēju

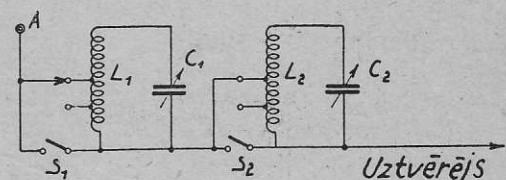

Zīm. 3.

var ieslēgt divus filtrus (zīm. 3.) un katru noskaņot uz vienu no traucējošiem raidītājiem.


Vispirms, tā tad, ieslēdz abus slēgus S<sub>1</sub> un S<sub>2</sub> un noskaņo uztvērēju uz vajadzīgo

raidītāju. Tad izslēdz vienu slēgu un ar atiecīgo filtru izslēdz vienu traucējošo staciju un pēc tam tādā pat kārtā arī otru.

Filtrs, kā jau teikts, darbosies tikai tad, ja uztvērējs traucējošās svārstības uztver tikai no antenas, bet ne pēc filtra, piem. gadījumā, ja pievads starp filtru un uztvērēju ir gařš, vai arī, ja uztvērēja spole darbojas kā antena.

Tāpat filtrs nevar arī, protams, atdalīt divas stacijas, kurās jau viena otru pārklāj, kas diemžēl nāk diezgan bieži priekšā.

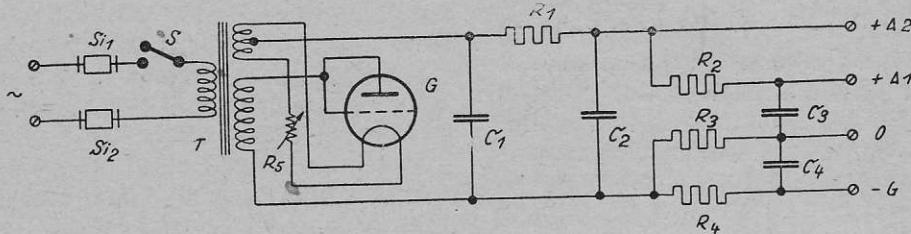Visos pārējos gadījumos filtrs apmierinās uz viņu liktās cerības.




Vienkārša  
tīkla anoda  
uztvērējiem līdz 3  
lampiņām.  
Vienkārša  
tīkla anoda  
uztvērējiem  
līdz 3 lam-  
piņām  
schēma.

### Pretestību pastiprinātāju uzlabošana.

(Radio Nr. 42. 1930.)

Zemfrekvences pretestību pastiprinātājam ir tendence labāki pastiprināt augstās frekvences nekā zemās.

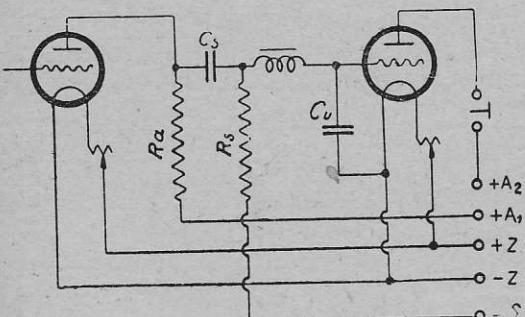Šo trūkumu var novērst, ieslēdzot starp pastiprinātāja lampiņas tīkliņu un pārnesuma blokkondensātoru  $C_s$  (skat. zīm.) droseli (divas  $1000\ \Omega$  telefoni spolites, savienotas serījā un uzbāztas uz kopējas dzelzs serdes), un starp tīkliņu un katodu blokkondensātoru  $C_u$  ( $5000-1.000\text{ cm}$ ).



Šāda ierīce nolīdzina pastiprinājumu, jo zemākās frekvences tiek droselei vieglāki cauri, kā augstākas un bez tam daļu no augstfrekventām svārstībām novada kondensātors  $C_u$ .

Bez tam šī ierīce pilnīgi eliminē arī var-

būtējās īstās augstfrekvences svārstības, kas cauri kādām saitēm no augstfrekvenčes pastiprinātāja nokļuvušas zemfrekvenčes daļā.

### Vienkāršs tīkla anods uztvērējiem līdz 3 lampiņām.

(Funk Nr. 37. 1930.)

Aparāta schēma redzama zīmējumā. Tīkla transformātora primāros pievados iešķēti aizsargi  $S_1$  un  $S_2$  (50 m A) un izslēdzējs  $S$ .

Sukundārā pusē transformātoram divi tinumi, viens (2 vai 4 V, atkarībā no taisno-

tāja lampiņas) taisnotāja lampiņas kvēlei, otrs (200—250 V) anodspragumam.

Ka taisnotāja lampu var lietot ikkuļu gala lampu ar emisiju vismaz 20—30 m A, pie kam tīklinš jāsavieno ar anodu.

Ieteicamāk tomēr, it sevišķi, ja grib dabūt strāvas stiprumus pāri par 30 m A, lietot speciālas vienfāzes taisnotāja lampiņas.

Reostats  $R_5$  ( $10\ \Omega$ ) ieslēgts taisnotāja lampiņas kvēlkontūrā, lai mainot lampiņas kvēlstrāvu, varētu zināmās robežās mainīt arī anoda un tīkliņa spragumus.

Taisnotāja lampai seko filtra daļa ar kondensātoriem  $C_1$  un  $C_2$  ( $4\ \mu F$ , pārbaudīti ar 700 V) un pretestību  $R_1$ . Šo pretestību jāņem pēc iespējas lielu, lai dabūtu labu skaņu bez maiņstrāvas rūkoņas. Viņas liešumu protams ierobežo spraguma kritums, jo, ja nemsim to pārāk lielu, nedabūsim pieciekoši augstu izejas spragumu.

Maksimālais izejas spragums tā tad būs transformātora sekundārā anodtinuma spragums minus spraguma kritums pretestībā  $R_1$  (zinams spraguma kritums, apm. 10—20 V, būs arī pašā taisnotāja lampā). Lai dabūtu mazāku spragumu, piem. audiona lampiņas anodam, nemsīt vēl atzarojums ar pretestību  $R_2$ .

Tīkliņa priekšspraguma iegūšanai izmanto spraguma kritumu pretestībā  $R_3$ .

Pretestība  $R_4$  kopā ar kondensātoru  $C_4$  ievietota tīkliņa spraguma nolīdzināšanai.

Tā kā caur šo pretestību strāva neplūst, viņa var būt ļoti liela. Parastais lielums apm. 0,5 megomi.

Nolidzinašanas kondensatori  $C_3$  un  $C_4$  ir 1 līdz 2  $\mu\text{F}$  lieli (pārbaudīti ar 500 V).

Pretestību  $R_1$ ,  $R_2$  un  $R_3$  lielumus aprēķina sekoši: No maksimalā spraiguma pie  $C_1$  poliem (transformatora spraigums minus spraiguma kritums taisnotāja lampiņā), kuŗu pie mēra dēļ pieņemsim par 220 V, otnem anod-spraiguma un pēdējai lampiņai vajadzīgā tīkliņa priekšspraiguma summu (piem.  $150 + 8 = 158$  V). Dabūto starpību (62 V) dala uz kopējo, aparātā patērijoamo anodstrāvu (piem. 14 mA). Šis dalījums ( $62 : 0,014 = 4428$ ) būs tuvēnā  $R_1$  vērtība omos.

$R_2$  savukārt dabūn, dalot starpību starp maksimālo anodspraigumu (150 V) un audionam vajadzīgo spraigumu (piem. 70 V) uz audiona anodstrāvu (piem 1,5 mA. Tā tad  $R_2 = 80 : 0,0015 = 53\,300$  omu jeb tuvēni 50 000 vai arī 55.000 omu).

Beidzot  $R_3$  aprēķina, dalot vajadzīgo tīkliņa priekšspraigumu (8 V) uz kopējo anodstrāvu ( $8 : 0,014 = 571$  omu jeb tuvēni 600 omu).

It sevišķi labi šāds anodaparāts noder uztvērejiem ar pretestību saiti zemfrekvenčes pakāpē. Tomēr arī pie transformatoru saites to var lietot ar labiem panākumiem,

tikai tad tas jānostāda vismaz 1,5 m atstātumā no uztvērēja, jo pretējā gadījumā zemfrekvenčes transformatoros var inducēties tikla rūkoņa.


### Četrlampiņu maiņstrāvas superheterodins. (Funk Nr. 36. 1930.)

Kā no zīm. 1 redzams, aparāts sastādas no oscilātora pakāpes ar divtīkliņa lampu, vienas starpsfrekvenčes pakāpes ar aizsargtīkliņa lampu, audiona un transformatoriski saistītās zemfrekvenčes pakāpes.

Lai varētu aparātu sabūvēt samērā mazā telpā nepieciešama laba ekranēšana. Tam nolūkam no 0,75 mm aluminija skārda pagatavo kasti pēc zīm. 2. mēriem. Vietās, kuŗās skārda jāliec, vispirms ievelk rievu, tad var dabūt gludu liekumu. Kasti saskrūvē ar mazām 2 mm skrūvītēm. Tad piemēro starpsienas, kuŗu piestiprināšanai attiecīgās vietās izurbj caurumiņus (punktētās linijs zīm. 2).


Aparāta priekšpusē, virs aluminija sienas, pieskrūvē trolīta plati ( $20 \times 40$  cm), kuŗā izurbj caurumus pēc zīm 3. mēriem. Tādus pašus caurumus jāieurbj arī aluminija priekšplatē. Virs alumīnija aizsargkastes tad paliek apm. 2,5 cm brīva priekšplates strīpa. Zem alumīnija kastes pieskrūvē tikpat lielu, apm. 8 mm biezu koka pamatplati.

Kad kaste ir pagatavota, var tūlit pie

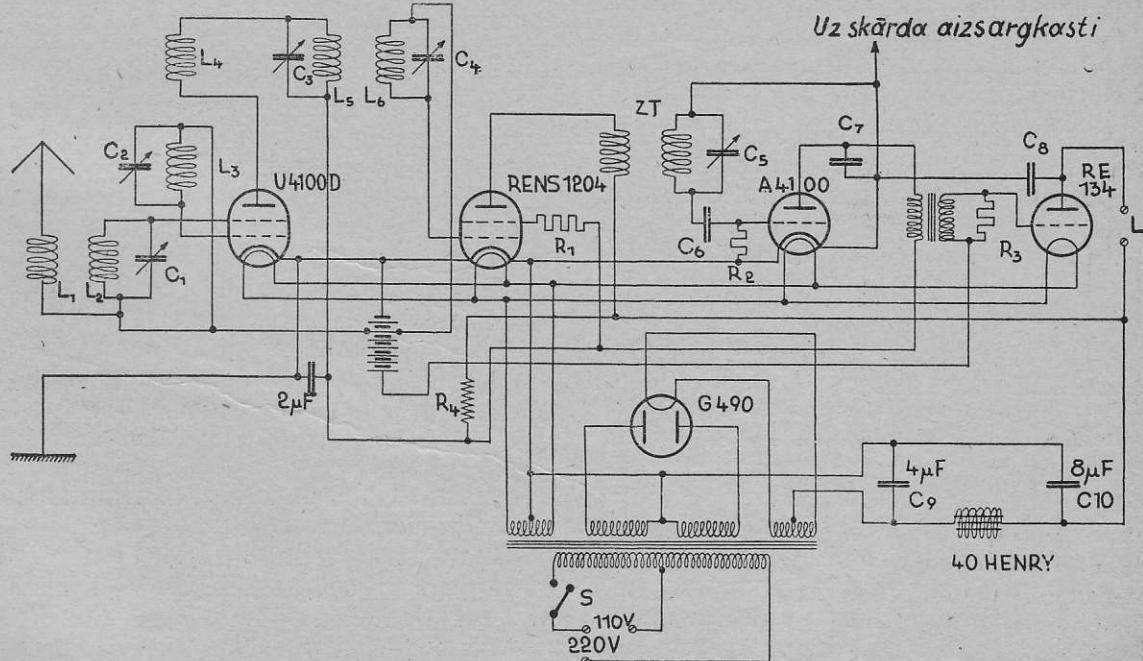


Zīm. 1.

priekšplates piestiprināt abus maiņkondensātorus  $C_1$  un  $C_2$  (500 cm), pie kam jārauga, lai viņu asis neskartos pie aluminijskārda.

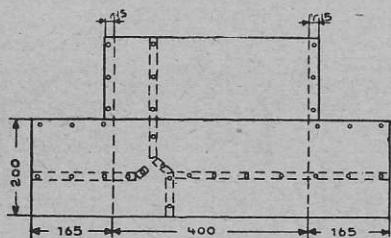

Zīm. 2.

Aparātā, ievietojot starpsienas, rodas pavisam 5 nodalījumi (zīm. 4). Priekšējo lielāko aizņem oscilātora daļa, kurā bez abiem maiņkondensātoriem atrodas vēl oscilātora lampiņas pamats, spoles  $L_1$ — $L_4$

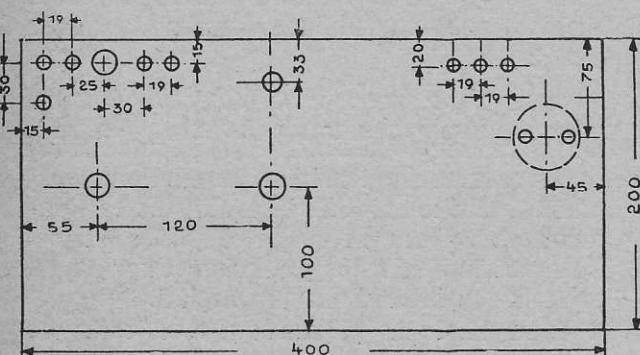

Zīm. 3.

un trīskārtīgs trīspolu pārslēdzējs īsiem garjiem vilņiem.

Ieejas spolei (īsiem vilņiem) var ņemt parasto Lediona spoli ar 75 tinumiem, ar atzarojumu pie 13. drāts skaitot no iekšpuses.

Iekšējā daļa tad noderēs kā tīkliņa spole  $L_2$ , bet ārējā kā antēnas spole  $L_1$ . Ja izrādās, ka antēnas spole ir par lielu (slikta selektīvitāte) jānotin


nost 5—10 tinumi, vai arī jāieslēdz antēnā 200 cm blokkondensātors.

Gariem vilņiem spoles  $L_1$  un  $L_2$  pagatavo sekoši: no 1 mm biezas papes izgriež divas ripiņas ar 80 mm caurmēru un divas ripiņas ar 40 mm caurmēru. Abas ma-

zākās saliek kopā, bet lielākās pa vienai katrā pusē un ar skrūvi, caur visu ripiņu centriem, savelk tās kopā. Ar šo pašu skrūvi var ripiņas arī pieskrūvēt pie aluminijsienas. Trīs simetriski novietotas skrūvītes noder kā pieslēgi. Vispirms ripiņu rievā ietin 180 tinumus no 0,2 mm drāts ( $L_2$ ) un galu piestiprina pie otrās pieslēgu skrūvītes. Tad, drāti nenogriezot, uztin vēl 40 tinumus ( $L_1$ ), piestiprinot galu pie trešās pieslēgu skrūvītes.


Kā iso, tā arī gaļo vilņu spolēm jābūt piestiprinātām vismaz 1,5 cm atstatumā no aluminijsienas.

Oscilātora spole  $L_3$  un saites spole  $L_4$  uztītas uz 60 mm caurmēra un 170 mm gaļa pertinaksa cilindra. Cilindra augšējā galā, apm. 1 cm no malas, ieskrūvē sešas pieslēgskrūvītes spoļu galiem, kuŗi tiek pie tam

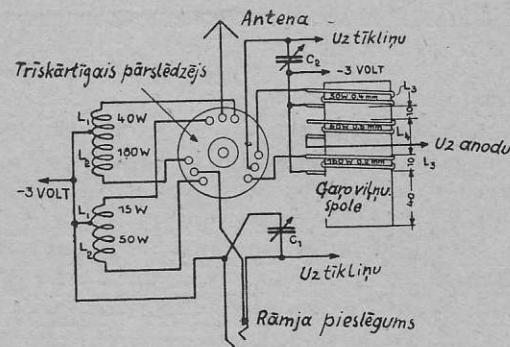


Zīm. 5.

novadīti pa cilindra iekšpusi. Atstājot 2 cm brīvas malas, skaitot no augšas, uztin 50 tinumus 0,4 mm emaljētas drāts ( $L_3$ ) īsiem vilņiem. Tad pēc 1 cm starpas nāk 60 tinumi 0,3 mm emaljas drāts ( $L_4$ ), un, atkal pēc

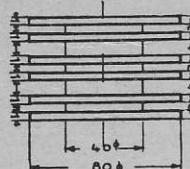

Zīm. 6.

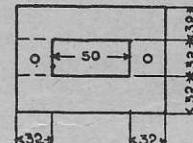


Zīm. 7.

1 cm starpas, 160 tinumi 0,2 mm drāts ( $L_3$ ) gaļiem vilņiem.

Gatavo spoli ar misiņa leņķišiem piestiprina pie aparāta pamatdēļa. Visu aprakstīto spoļu pievienošana trīskārtīgam trīspolu pārslēdzējam redzama zīm. 5. Te bez tam iežimēts arī rāmja antēnas ieslēgšanas

veids. Rāmja komutātoru ievieto priekšplatē, un iebāžot viņā rāmja antēnas tāpiņu, automātiski tiek izslēgtas antēnas spoles.


Aiz oscilātora daļas, aparāta vidū, atrodas filtra nodalījums, un no viņa pa labi, au-

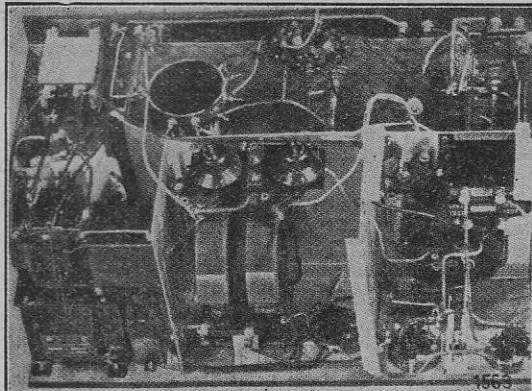

Zīm. 8. Aparāta kopskats no mugurpuses.

diona un zemfrekvences pakāpes nodalījums.

Filtrā nodalījumā novietots starpfrekvenčes lampiņas pamats un filtru kontūri  $L_5 C_3$  un  $L_6 C_4$ . Spoles  $L_5$  un  $L_6$  ir parastās šūniņspoles ar 500 tinumiem, kurās iespraužamas ebonita plāksnītes ligzdiņas, 1,5 cm atstātumā viena no otras. Kreisai spolei jābūt apm. 2 cm no aluminijs starpsienas. Virs spolēm ar misiņa leņķījiem pie aluminijs

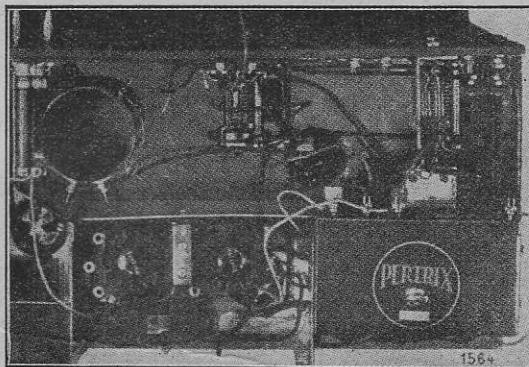


Zīm. 9. Oscilātora un filtra daļa skatoties no augšas.

starpsienas pieskrūvēta  $10 \times 5$  cm liela ebonīta vai trolīta plāksnīte, kurā ielaisti abi kondensātori  $C_3$  un  $C_4$  (vizlas kondensātori ar 500 cm kapacitāti).

Audiona nodalījumā atrodas audiona un zemfrekvences lampiņu pamati, starpfrekvenčes transformātors, audiona tīkliņa bloks un pretestība ( $C_6$  un  $R_2$  — 500 cm un


2 megomi), zemfrekvences transformātors (1 : 5) un, vajadzības gadījumā, pretestība  $R_3$  (0,5 megomi).

Starpfrekvenčes transformātoru pagatavo sekoši: no 2 mm biezas papes, vai labā-

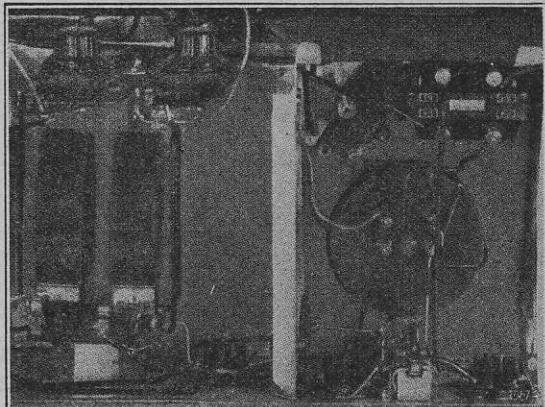

Zīm. 10. Filtra, audiona un zemfrekvences daļas.

ki, presšpana, izgriež 7 ripiņas 40 mm diametrā un no 1 mm bieza tā paša materiāla

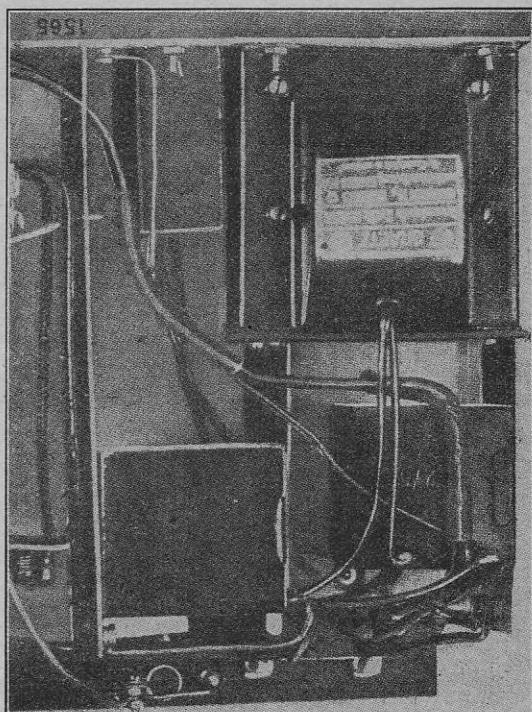

Zīm. 11. Tīkla daļa no mugurpuses.

6 ripiņas 80 mm diametrā. Šīs ripiņas pēc zīm. 6. parauga saskrūvē kopā un reizē pieskrūvē pie  $3 \times 2,5$  cm lielas trolīta platītes,

kuļā ir arī ielaistas 4 pieslēgu skrūvītes. Primāro starpfrekvences transformātora tinumu ietin abās platākās rievās; pavisam ap 1000 tinumu no 0,3 mm emaljas drāts. Tad savienojošo vadu starp abām pilnām rievām pārgriež un trijās šaurākās rievās arī ietin ap 1000 tinumu 0,2 mm emaljas drāts, sekundāram tinumam. Pēc tam pārgriezto primārā tinuma vietu atkal salodē un tādi pagatavoto transformātoru ar skārda leņķa palīdzību piestiprina apm. 1 cm atstatumā no aluminijs starpsienas. Sekundārās puses noskaņošanai, tieši aluminijs starpsienā, ielaists vizlas kondensātors  $C_5$  (500 cm). Virs audiona nodalījuma ar skārda strēmelēm piestiprināta tikliņa baterija (9 V). Kā audiona, tā arī zemfrekvences pakāpes lampu anodi bloķēti pret katodu ar 5000 cm blokiem  $C_7$  un  $C_8$ .

Aparāta kreisā malā, divos nodalijumos, ievietota tikla daļa.


Tikla transformātoru var arī pagatavot pašu spēkiem. Tam nolūkam vajadzīgs serdes skārds, pēc zīm. 7. mēriem, tik daudz, lai iznāktu 28 mm bieza kārta. Tad pagatavo no papes tinumu spolītes kermenī, uz kuļa vispirms uztin primāro tinumu. 110 voltiem būs vajadzīgi 700 tinumi 0,4 mm emaljas drāts (labāki emaljas ar papildus zīda izolāciju), 120 voltiem apm. 765 tin. tās pašas drāts, bet 220 voltiem 1400 tinumi 0,2 mm drāts. Lietojot emaljas drāti, ik pēc 200 tinumiem jāieliek izolejoša papīra kārta. Kad primārais tinums uztīts, to rūpīgi aptin ar izolācijas lentu un galus pa maziem caurumiņiem izvada caur spoles malām ārā, uzbažot tiem izolācijas cārules.

Tad tin sekundāros tinumus. Te vajadzīgi divreiz 1270 tinumi 0,2 mm emaljas drāts, divreiz 12 tinumi 0,8 mm kokvilnas izolācijas drāts (taisnotāja lampas kvēlei) un divreiz 12 tinumi 1,4 mm kokvilnas izolācijas drāts uztvērēja lampu kvēlei. Divkāršiem tinumiem pirmā tinuma sākumu savieno ar otrā tinuma beigām, dabūnot tādā kārtā trīs tinumus ar vidusatzarojumu.

Filtra kontūrs sastāv no droseles (40 Henry) un diviem blokkondensātoriem pa 4  $\mu\text{F}$ .

Audiona un oscilātora lampīnām, vajadzīgo zemāko spraigumu dabūn ieslēdzot pretestību  $R_4$ . Viņas lielums būs apm. 7000 omu, tomēr labāk ir nemt silita stienīti ar apm. 20.000 omu pretestības, un ar pārvietojamu aptveri mainīt ieslēgtās daļas prete-

stību, līdz dabūn vislabāko anodsprāgumu. Aiz šīs pretestības anodvads bloķēts pret katodu ar 2  $\mu\text{F}$  bloku, kuŗu arī novieto tikla daļā. Pareizo aizsargtikliņa spraigu-mu dod pretestība  $R_1$  (100.000  $\Omega$ ).

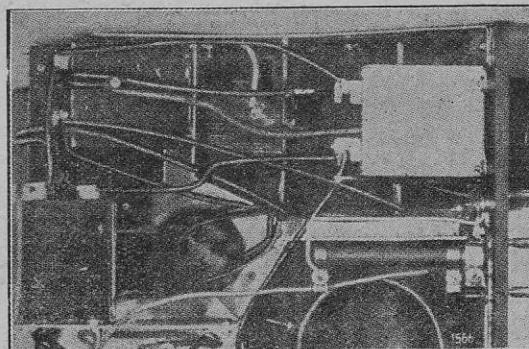


Zīm. 12. Tikla daļa no augšas.

Visi savienojumu vadi jāapvelk ar izolācijas cauruli un vajadzīgās vietās aluminijs aizsargkastē jāizurbj caurmērs nedrīkst būt mazāks par 1,5 mm. It sevišķa vērība jāgriež uz oscilātora spoles pareizo galu pievienošanu, jo pretējā gadījumā lampa nesvārstīties.

Lampas aparātā lietotas sekošas: 1) Valvo U 4100 D., 2) RENS 1204, 3) Valvo A 4100, 4) RE 134 un kā taisnotāja lampu Mikrotron G 490. Pie šīm lampām vajadzīgi sekoši priekšspraigumi: abiem oscilātora tikliņiem 1,5—3 V., aizsargtikliņa pakāpei 3—4,5 V un zemfrekvences pakāpei 9 V. Aparātu iestāda sekoši: abus filtra kondensātorus iegriež apm. līdz trīsceturtdaļām, un nedaudz arī starpfrekvences transformātora kondensātoru. It sevišķi noskaidrot, ka svara ir filtra primārā tinuma noskaņojums un uztvērējs būs stabils tikai tad, ja pirms filtra kondensātors būs pareizi nostādīts. Tomēr šī noskaņošana nav grūta. Starpfrekvences transformātora kondensātoru noskaidrot vēlāk.

Šāds aparāts dod ļoti labus rezultātus jau ar 60 cm rāmi un daudzos gadījumos var iztikt tikai ar zemes vadu.

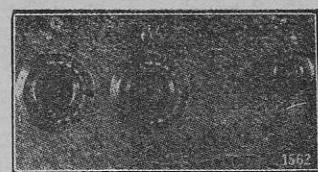


Zīm. 13. Aparāta priekšpuse.

## Augstfrekvences aizsargfiltrs tīkla aparātiem


(Radio für Alle Nr. 7. 1930.)

Lietojot uztvērēja vajadzībām el apgaismošanas tīkla strāvu, ļoti bieži no tīkla uztvērēja nonāk dažādi augstfrekventi traucējumi, kas rodas gan no dažādiem medicīniskiem aparātiem, motoriem, vai arī pašas elektriskās centrāles dinamomašīnās. Uztvērēja tīkla daļas filtrs nespēj pilnīgi aizturuēt šīs augstfrekventās svārstības, jo tas ir galvenā kārtā dimensionēts parastai maiņstrāvas frekvencēi un tādēļ tādos gadījumos starp uztvērēju un elektrisko tīklu ir vajadzīgs ievietot īpašu augstfrekvences filtru.

Viena šāda filtra schēma redzama zīm. 1. Tas sastāv no divām droselem, kas ievietotas abos tīkla pievados un no diviem serijā saslēgtiem blokkondensātoriem starp abiem tīkla pievadiem. Kondensātoru vidējais sausojums bez tam pievienots zemei.

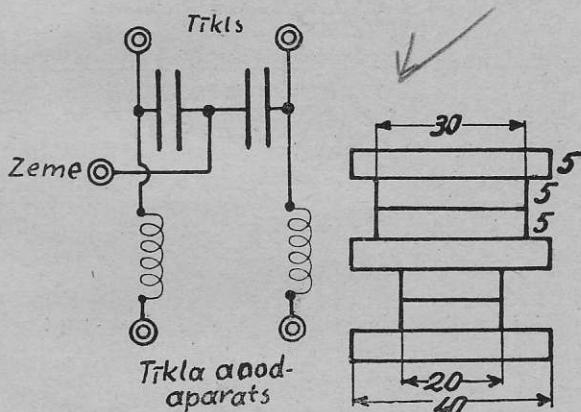

Zīm. 1.

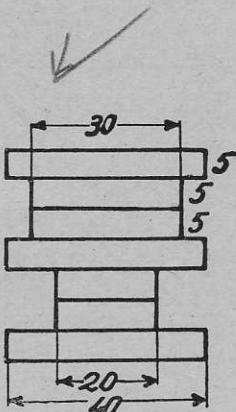

Zīm. 2.


Droseļu uztīšanai no 5 mm bieza trolita izzāgē 3 ripīnas 40 mm diametrā, divas — 30 mm diametrā un divas — 20 mm diametrā. Visām ripām vidū izurbji 5 mm caurumu un tās ar acetonu salīmē zīm. 2. norādītā kārtībā. Tad dzīlāko rieuvi pietin pilnu ar 0,5 mm izolētu varā drāti, pāriet uz seklako rieuvi un tādā pat virzienā tinot, pietin pilnu arī to.

Sādas droseles jāpagatavo divas.

Abi kondensātori jāņem ar  $0,1 \mu F$  kapacitāti un tiem jābūt pārbaudītiem ar 1500 V.

Visa filtra montāžas plans līdz ar samēriem redzams zīm. 3. Droseles ar misiņa vai varā (ne dzelzs) skrūvēm pieskrūvē pie  $120 \times 80 \times 5$  mm liela pamatdēļa, kuŗam no visām pusēm pieskrūvēti 45 mm augsti sānu


dēliši, dabūnot tādā kārtā nelielu kastīti. Pie priekšējā sānu dēliša piestiprināti abi kondensātori, bet abos malējos ielaistas ligzdiņas zemei, uztvērēja pieslēgšanai un cauruļiņš tīkla pievadam (zīm. 4.).

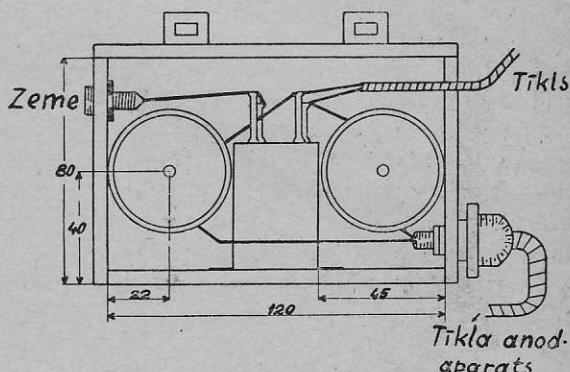

Zīm. 3.

Pievadi ligzdiņām un kondensātoriem jāpielodē. Beidzot vēl gatavam aparātam uzschrūvē vāku un pie dibena pieskrūvē divas cilpas, lai viņu varētu vajadzīgā vietā piekārt pie sienas.

Aparāts, protams, var aizturēt tikai tās augstfrekventās svārstības, kas nāk no tīkla. Antēnas uztvertās svārstības tas tā tad nevar eliminēt.

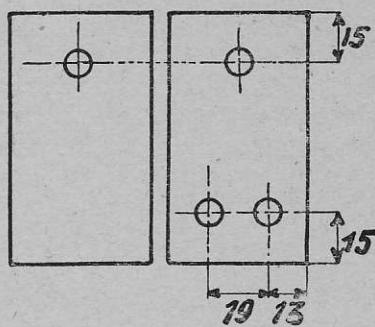

Zīm. 4.

Tāpat aparāts nederēs arī tad, ja uztvērējam antēnas vietā lieto el. tīklu, jo tad tīkla augstrekventās svārstības nonāk aparātā caur antenu. Šinī gadījumā, ja nav iespējams izvilkta āra antenu, ieteicams tīkla antenas vietā lietot nelielu istabas antenu.


## Termisks ieslēdzējs tīkla aparātiem.

(Funkmagazin Nr. 6. 1930.).

Gandrīz bez izņēmuma visos tīkla aparātos, visviens, vai tie ir pašbūvēti vai pirk-

ti, anodsprāgums tiek pieslēgts reizē ar kvēlstrāvu.


Tas pašina mūžu mainstrāvas lampiņām un vēl lielākā mērā taisnotāja lampiņai, ja pēdējā ir ar kvēlkatodu. Tādēļ faktiski ar-

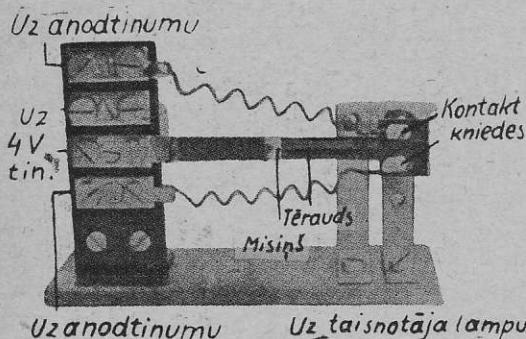

Zīm. 1.

vien anodsprāgumu vajadzētu pieslēgt taisnotāja lampiņai apm. 10—15 sekundes pēc kvēlstrāvas ieslēgšanas, kad lampiņas kvēldiegs jau pilnīgi sakarsis. Šo ieslēgšanu, protams, var izdarīt ar otru ieslēdzēju, bet tāds paņēmiens nav ērts un daudz labāka ir ierīce, kura pēc noteikta laika pati automātiski pieslēdz taisnotāja lampiņas anodiem tīkla transformātora doto augsto sprāgumu. Visbiežāk šim nolūkam lieto termisku releju, kura darbība pamatojas uz divu metālu nevienādu izplēšanos pie sasilšanaši.

Sakniedējot kopā tērauda un misiņa skārda strēmeles un tās sasildot, sakniedētais gabals lēni izlieksies uz tērauda pusī, jo misiņš sasilstot izplēšas vairāk un liec sakniedēto gabalu uz otru pusī. Piestiprinot šādas atsperes galā kontakta ierīci, var dažāt ļoti labu termisku ieslēdzēju.

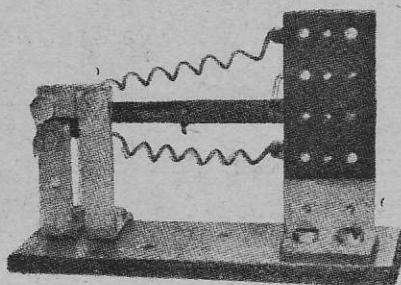


Zīm. 2.

Šāda ieslēdzēja praktiskais izvedums redzams zīm. 1. Te uz neliela pamatdēliša pieskrūvēts vertikāls pieslēgu dēlis (no ebonita vai trolita) ar četrām pieslēgu skrūvitēm. Zem vienas no vidējām skrūvitēm

bez tam iespiesta atspere, kuļu sakniedē no 0,15 mm biezas, 5 mm platas un 76 mm garas tērauda un 0,2 mm biezas, 5 mm platas un 45 mm garas misiņa skārda strēmeles. Atsperes galā piestiprina ebonita gabaliņu, kuļā ielaistas divas kontaktkniedes. Iepriekš kontaktu kniedēm, pie pamatdēļa, pieskrūvē divus misiņa kontaktlenķus, kuļu forma skaidri redzama zīm. 2. Tad uz atsperes uztin vispirms kārtu 0,1 mm bieza ekselsiorpapīra un uz tā divas kārtas konstantā drāts (0,14 mm), kurās abas sašķērš paraleli. Šo atsperes tinumu pieslēdz tīkla transformātora 4 voltu tinumam.

Ieslēdzēja pievienošanas schēma redzama zīm. 3. Kontaktu vietas var iemēt no

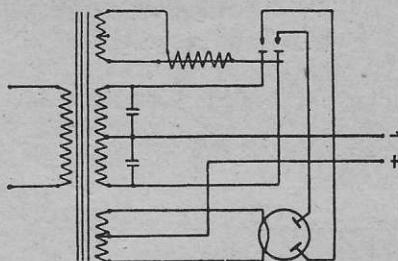

Zīm. 3.

vara, tomēr ieteicamāk tās pārklāt ar sudrabu kārtiņu.

### Elektrodināmisks skaļrunis ar konstantu ierosmes lauku.

(Funk-Magazin Nr. 10. 1930.)


Galvenais iemesls, kamēdēl dinamiskie skaļruņi līdz šim vēl nav guvuši lielu popularitāti, ir tas, ka parasti tiem ir vajadzīgs īpašs ierosmes strāvas avots, kurš bieži vien nav pie rokas.

Tādēļ arī daudzas firmas laiž tirgū elektrodināmiskus skaļruņus ar konstantu magnētisku lauku.

Var, protams, šādu skaļruni pagatavot paša spēkiem un šeit pievedīsim vienu šādu būves aprakstu.


Ierosmes lauku apskatāmā skaļruni dod 4 pakavmagnēti, kuriem pa vecam, droši vien, var atrast kādā elektrotehniskā veikalā. Šiem magnētiem vispirms katrā malā jāizurbj caurumiņš piestiprināšanai un tad tie no jauna jāmagnētizē. Pēc magnētizēšanas visus četrus magnētus uzliek uz koka pamatdēļa, lai vienādiem poliem saskaroties, izveidotos krusts ar kvadrātisku starpu vidū (zīm. 1.). Šīni kvadrātiskā starpā nāk novie-

tota no atsevišķiem dzelzs skārda gabaliņiem vai arī no masīva dzelzs gabala pagatavota serde, tik liela, lai starp magnētu poliem un serdi būtu apm. 1—1,5 mm starpa.

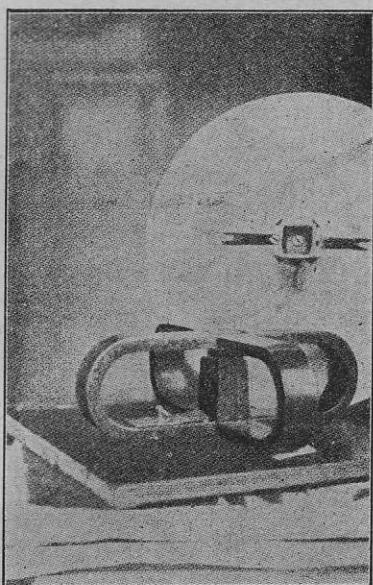


Zīm. 1.

Serdi kopā ar magnētiem stingri pieskrūvē pie koka pamatdēļa (zīm. 2.).

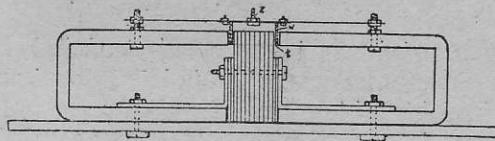

Zīm. 2.


Svārstotās spoles kermenī pagatavo no pabieza zīmēšanas papīra pēc zīm. 3a. šablona. Mēri, protams, atkarājas no četrstūr-

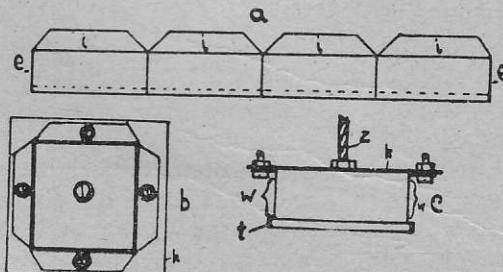

Zīm. 3.

veidīgās starpas lieluma starp serdi un magnēta poliem, kuŗu savukārt nosaka magnētu lielums.


Izgrieztu spoles kermenī ar mēlītēm i pielīme pie papes gabaliņa k (zīm. 3. b.) un viņa brivam galam aplīmē apm. 2 mm platu zīmēšanas papīra strēmelīti t (zīm. 3c. zīm. 3a. atzīmēta ar punktētu līniju), kuŗa pirmkārt dod spolei lielāku saturu un otrkārt neļauj nobrukt vēlāk uztināmai drātij. Spoli-

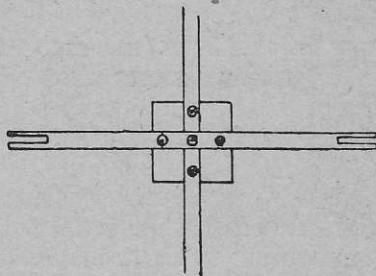

Zīm. 4.

tes malas c (zīm. 3a.) nedrīkst salīmēt, jo tad tur radīsies paaugstinājums. Telpā w (zīm. 3c) ietin drāti no 1000 omu telefona spolītes. (Lietojamās spolītes pretestība atkarājas no gala lampas pretestības. Ja gala lampai lielāka iekšējā pretestība, jāņem spolīti ar lielāku pretestību, lai nebūtu jālieto iejezas transformātors).

Lai pagatavoto spolīti iestiprinātu polu starpā, pie viņas papes pamata k ar mazām skrūvītēm piestiprina 2 apm. 0,2 mm biezas un 10 mm platas misiņa skārda strēmeles (zīm. 4), kuŗu brīvos galus piestiprina pie

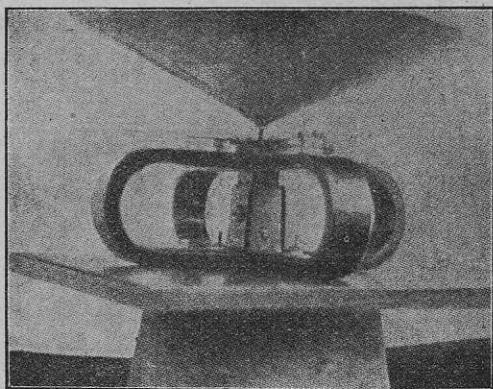

Zīm. 5.

skrūvītēm magnētu augšējās malās (zīm. 2.). Spolītes papes gabaliņa k vidū bez tam vēl iestiprināta skrūvīte z, pie kuŗas parastā kārtā piestiprina konusu no zīmēšanas papīra.

Pie montēšanas jāraugas uz to, lai spolīte nekur nepieskartos serdei vai magnēta

poliem, bet lai arī starp tiem un spoliti nebūtu lielas brīvas starpas. Tādēļ spolīte tinama cik vien iespējams plakani un vienmērīgā biezumā.

Gatavā skaļruņa kopskats, ar uzmontēto konusu, redzams zīm. 5.

### Kad bez „zemes“ labāki dzird.

Ja uztveršana ir labāka bez zemes, tad kautkur droši vien nav kautkas kārtībā, un vaina ir pie tam jāmeklē pašā zemes vadā. Vai nu tas ir pārāk garš, vai savienojums ar zemi ir sliks, vai arī antenai ir kautkur kāds savienojums ar zemes vadu. Pieņemsim pēdējo gadījumu. Kā antena var noderēt centrālās apkurināšanas caurules, kā „zeme“ — ūdensvads un elektriskā ķēde ir noslēgta. Ja ar centrālās apkurināšanas caurulēm kā antenu bija laba uztveršana, bet, pievienojot zemes vadu, uztveršana pasliktinājās, tad ar pilnu pārliecību varam sagaidīt lielu skaļumu bez „zemes“, ja pēdējās vietā lietosim „prettiku“. Kā prettikls labi darbosies garāks vads, kas būs izstiepts gareniski gar sienas apakšu pie gridas. Bet, ja ir jāpatur agrāk lietoto „zemi“, tad „prettikls“ var labi izpildīt antenas vietu. Var mēģināt arī ar „elektrības“ antenu. — Katrā gadījumā, kad nelielo prettiku, bet gan īstu „zemi“, ir stingri jāraugas uz to, lai būtu labs savienojums starp aparāta zemes pieslēgu un gruntsūdeni. Ja nav īpaša vada, kas savieno aparātu ar gruntsūdeni ieraktu metala plati, tad ūdensvads ir viens no visizplatītākiem veidiem. Var arī gadīties, ka zemes vads ir pa garu, un tāpēc, kā jau minēts, bez „zemes“ ir labāka uztveršana. Te var izlīdzēties, ieslēdzot zemes vadā, aparāta tuvumā 200—1000 cm blokkondensātoru.

### Neona lampas oscilātors.

(Radio News, Nowember, 1930.)

Ne daudziem eksperimentātoriem ziņāms fakts, ka audio frekvences (skaņu

frekv.) oscilātoru, kurš ļoti labi kalpo daudzos testos ar skaļruņiem, ZF pastiprinātājiem u. t. t., var uzbūvēt par dažiem latiem pilnīgi bez vākuuma (radio) lampiņas.

Kā redzams schēmā, oscilātors sastādīts no neona mirdzlampos, maināmas augstomu pretestības, kondensātora, veca ZF transformātora un anodbaterijas. Neona lampai jābūt mazā tipa, ieskrūvējamai elektriskās lampas iekavā.

Oscilātora darbība sekoša: baterija pamazām uzpilda kondensātoru C caur pretestību R, kamēr spraigums starp kondensātora klājumiem pārsniedz neona lampas caursītienā spraigumu. Tad kondensātors atpildās caur lampu, kura iemirdzas. Kondensātors atkal uzpildās un cikls sākas no jauna. Strāvas pulsi, kondensātoram atpildoties, tek caur transf.


Tr primāro tinumu un izsauc tādus pašus pulsējumus sekundārajā.

Biežums, ar kuļu pulsi norit — oscilātora frekvence, atkarājas no kondensātora un pretestības apmēriem. Jo lielāks ikviens no tiem, jo lēnākas svārstības.

Baterijas spraigumam jābūt dažus voltus virs neona lampai vajadzīgā spraiguma, kurš visbiežāki ir ap 125 voltiem. Ja baterijas spraigums pārāk augsts, lampa mirdzēs nepārtraukti, ja pārāk zems — lampa nedarbosies. Šis spraigums ir kritisks un prasa pieriegulējumu divu — triju voltu robežās.

Pretestībai R jābūt lielai — no 100.000  $\Omega$  līdz 1 m  $\Omega$  un jābūt nepārtrauktī maināmai. Kondensātors katrā apmērā; no 1 mikrofara da ļoti lēnām oscilācijām (zemai frekvenci) uz leju, līdz pavisam niecīgai kapacitātei augstām skaņu frekvencēm.

A. V.

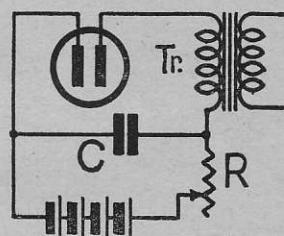

## Detektoruztvērēji.

Šai grāmatīpā katrs atradīs vajadzīgo, lai paša spēk'em uzbūvētu detektoruztvērēju.

Saturis: Detektora būve. Noskaņošanas elementi. Pēc kādas schēmas būvēt. Uzbūvētie uztvērēji. Vienkāršākais detektoruztvērējs. Efektīva detektoruztvērēja būve. Portatīvs detektoruztvērējs u. c.

# CHRONIKA

## Pirmais skaļrunu process Italiā.

Neilgi atpakaļ, Italiā Milānā notika pirmais tiesas process, kurā bija jāizskir jaunājums par skaļruna publisku lietošanu. Kāds tirgotājs bija savā tirgotavā pēc plkst. 11 vak. darbinājis skaļruni, par ko pret to tika ierosināts tiesas process. Tiesnesis tomēr bija tajās domās, ka apsūdzētam ir izdota radioatlauja skaļruna darbināšanai, ka nav bijis iespējams atšķirt ielas traucējošos trokšņus no skaļruna skaņām, ka skaļrunis ir nodarbināts bijis veikala labā, līdz ar to arī visas itāļu saimniecības interesēs. Tā šajā gadījienā jaunājums tika izšķirts par labu tirgotājam un līdz ar to dots pirmais trieciens Milānas radio ienaidniekiem.

## Do X radioierīce.

Jaunajā lidmašinā Do X, līdzās spēcīgajiem motoriem, redzamu vietu ieņem radio peilešanas ierīce. Lidmašīnās peilešanas ierīcei ir ārkārtīgi svarīga nozīme, jo ar tās palīdzību var nakti, miglā orientēties par lidmašīnas atrašanos vietu. Braukt bez šādas ierīces nozīmē braukt aizvērtām acīm.

Lidmašīnas radioierīci ir pagatavojuusi Telefunkena s-ba. Lidmašīnā ir iebūvēti 12 bencīna motori, katrs 600 zirgspēku stiprs, katrs ar 12 cilindriem. Tā tad kopā 144 cilindri ar 2 aizdedzināšanas svecēm katrs. Propelleram ātri griežoties, rodas vairāki tūkstots dzirkstelū sekundē. Būtu bijis jādomā, ka šī dzirkstelošana pilnīgi traucētu peilešanu. Tomēr tas tā nav, jo visi vadī un citas daļas ir pilnīgi noslēgti, tā kā traucējums ir ārkārtīgi niecīgs, kas praktiski neiespaido lidmašīnas priekšā novietoto peilešanas rāmi.

## Skaļruni uz tūristu kuģiem.

Vācu „Hamburg-Süd“ sabiedrība uz saviem kuģiem, kuri domāti tūristu braucieniem, ierīkojusi dažādās klāja vietās un arī salonus skaļrunus, ar kuru palīdzību no īpašas kabines-studijas kāds kuģa virsnieks informē pasažierus par ievēribas cie-

nīgām vietām, gar kuģām brauc kuģis un t. t.

Sie skaļruni vakarā arī transmitē kuģa orkestra mūziku, kura tā tad dzirdama vienās kuģa vietās.

## Radio populāritāte Savienoto valšķu parlamentā.

Pēdējo sešu mēnešu laikā Savienotās valstīs noraidīts vairāk valdības vīru un parlamenta runu, kā pa visu laiku, kamēr eksistē Amerikas radiofons. Katra svarīgākā parlamenta lieta ir bijusi pieslēgta radiofonam un pat prezidents Huvers runājis vienpadsmīt reizes.

## Amerikas radiofona centrs.

Nujorkas vidū, Manhattanā, projekts radīt grandiozu „radio-pilsētu“. Paredzēts būvēt 60 stāvu lielu galveno ēku birojiem un studijām, četrus lielus teātrus, ar apm. 7000 vietām, vienu lielu kinoteātri ar 5000 vietām, komedijas teātri un lielu koncerta zāli.

Uzņēmumu finansēs finansistu grupa ar Džonu Rokfelleru jun. priekšgalā.

Darbības paredz sākt jau šogad.

Par mūzikālo vadītāju uzaicinās slavenā Filadelfijas Filharmonijas orķestra diriģētu L. Stokovski.

## Pirmais televīzijas kongress.

Nākošā gada jūlijā mēnesī Briselē notiks pirmais televīzijas kongress, kuru organizē Internacionālais Televīzijas Institūts.

## Noslēpumains raidītājs.

Raidītājs „Paris - Experimental - Radio“, kurām valdība neizsniedza atlauju, tagad jau labu laiku raida nelegali un izsūta savas programmas, kuras teikts, ka raidītājs, kura studijas atrodoties Parīzē, bet raidiekārta 12 klm. no pilsētas, raida uz 40,9 m ar 1 kW jaudu un uz 299,5 m ar 250 W jaudu. Radiofona ierēđņiem un policijai vēl līdz

šim pašam laikam nav izdevies atrast noslēpumaino raidītāju.

### Krievijas klausītāju skaits aug.

Leņingradas apgabalā piecu gadu laikā klausītāju skaits palielinājies 320 reizes. 1925. gadā bija tikai 500 klausītāju, tagad jau to ir ap 160 000.

### Jaunā angļu raidītāja būve sekmīgi iet uz priekšu.

Raidītāju domā pabeigt jau decembra mēnesī un sākt mēginājumus. Marta beigās sāks jau regulāru dubultprogrammas raidīšanu.

Jaunā raidītāja būves izdevumi tiek rekināti uz 150 000 mārciņu (pāri par 3 milj. latu).



**E. Gaikim, Jelgavā.** Jūsu nolūkiem būs derīgs šīm „R. A.“ numurā ievietotas trīslampu uztvēreis ar aizsargtūkliņa lampu augstfrekvences pakāpē. Anodabaterijas un kvēlakumulātoru vietā tikai vajadzēs pieslēgt tikla anodaparātu ar transformātoru, derīgu arī kvēlstrāvas nonemšanai. Šo tikla daļu varat arī ie'būvēt pašā uztvērējā, lai gan labāki būtu viņu būvēt kā patstāvīgu vienību, jo tad varat viņu izlietot arī citam aparātam.

**Abonentam N. A. Rīgā.** B 406 nav domāta kvēli-nāšanai ar mainstrāvu, tādēļ no tam varētu rasties nevēlamī blakus trokšni. Izmēģināt jau varat, varbūt iet arī. Pastiprinātāja lampu varat kvēlināt ar otru zvana transformātoru, kā uzzīmēts Jūsu schēmā. Varat arī pamēģināt iztikt ar to pašu „anoda“ transformatoru, pieslēdzot pastiprinātāja lampu blakus taisnotāja lampai. Par rezultātiem varbūt varat pazīnot „R.A.“.

**Amatierim J. B., Rēzeknē.** Princiāli Jūsu schē-

ma ir pareiza. Sikākus paskaidrojumus par spolu lie-lumi, pretestībām u. c. tāpat arī montāžas schēmu laika, trūkuma dēļ redakcija jums tomēr nevar dot. Aparāts ar divām augstfrekvences aizsargtūkliņa lampām nav tik vienkārši būvējams, tur vajadzīgi krietni piedzīvojumi aparātu būvē. Spriezot pēc Jūsu jautājumiem, Jums tādu vēl nav. Tamēl pamēģinat labāk uzbūvēt uztvērēju ar vienu aizsargtūkliņa lampu augstfrekvences pakāpē, kaut vai pēc šīni „R.A.“ numurā ievietotā apraksta. Rezultāti ar vienu augst-frekvences pakāpi, cerams, Jūs jau pilnīgi apmierinās.


### Abonentam N. Q.

Transformātors  $2 \times 300$  nebūs par lielu, jo dala spraiguma jau kritis pašā taisnotāja lampiņā, tad tālāk droselē un pretestībās.


Varētu jau varbūt iztikt ar  $2 \times 250$  voltiem, tikai tad būtu jāpārrēķina visas pretestības, un ietaupījums elektrības patēriņa ziņā būs mazs.
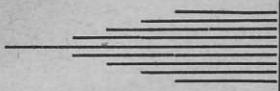
## Grāmata „Praktiskās schēmas“

Šai grāmatā ievietota 41 schema, ar attiec. aizrādiņumu, aparātu bāvi. Tās ir visdažādākās, sākot ar detektoru- un beidzot ar 5 lamp. uztvērēju schemām. Pie tāk plašas schemu izvēles, kurām visām izcilus vērtība, katrs atradis sev „isto“. Un tādēļ ieteicams, katram amatierim iepazīties tuvāk ar šo grāmatu. Grāmata maksā Ls 1,50 un dabūjama grāmatu un radio veikalos. Pa pastu piepr. izdevn. „Atbalss“, Rīgā, pastkaste 381. Pasta tekošs rēķins 393.



# RADIO TIRGUS

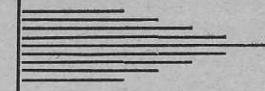

## Philips zemfrekvences transformātors.

(Turpinājums un beigas).

Iesāksim ar zemām frekvencēm. Tām drošēja ( $1 - s$ )  $L_2$  pretestība, salīdzinot ar kondensātoru  $C_2$  pretestību, ir maza, tā kā zara  $r_2 - s L_2 - C_2$  strāvu var vērā neņemt.

Tas nozīmē, ka pie šīm frekvencēm viss spraigums  $V_2$  ir vienāds ar spraigumu starp pieslēgiem a un b.

Pie Philipsa transformātora piem.  $L_2 = 250 \text{ H}$  un  $C_2 = 10^{-10} \text{ F}$ . Frekvencei 100 drošēja pretestība tā tad būs  $2\pi \cdot 100 \cdot 250 = 15700 \Omega$ , jo  $(1 - s) L_2$  praktiski ir vienāda ar  $L_2$ .

Kapacitātiva pretestība  $C_2$  turpretim būs

$$\frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 10^{-10}} = 16000000 \Omega$$

Tā tad pat daudz augstākām frekvencēm kondensātora zara strāvu var neņemt vērā.

Šīm zemām frekvencēm der zīm. 6. schēma. Induktīvo pretestību summa šīnī zarā ir

$$\omega s L_2 + \omega(1 - s) L_2 = \omega L_2 = 2\pi f L_2, \quad \text{ja} \\ \omega = 2\pi f \text{ un}$$

$f$  = frekvence.

Kopējā maiņstrāvas pretestība, kura sastāv no omiskās pretestības  $r_1 \frac{L_2}{L_1}$  un induktīvās pretestības  $\omega L_2$ , būs tā tad

$$\sqrt{r_1^2 \frac{L_2^2}{L_1^2} + \omega^2 L_2^2}$$

Strāva šīnī kēdē būs

$$i_1 = \frac{gp V_1}{\sqrt{r_1^2 \frac{L_2^2}{L_1^2} + \omega^2 L_2^2}}$$

un spraigums starp a un b:

$$V_2 = i_1 \cdot (1 - s) w L_2 \text{ jeb praktiski}$$

$$V_2 = i_1 \cdot w L_2 = \frac{gp V_1 \omega L_2}{\sqrt{r_1^2 \frac{L_2^2}{L_1^2} + \omega^2 L_2^2}}$$

Ja te  $\frac{r^1}{L^1} = \alpha_1$  nosauksim par dzišanas faktoru, un ja skaitītāju un saucēju izdalīsim ar  $\omega L_2$ , tad dabūsim pastiprinājumu.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{gp}{\sqrt{1 + \left(\frac{\alpha_1}{\omega}\right)^2}} \dots \quad (1)$$

$gp$  ir pastiprināšanas faktora un pārnesuma reizinājums un šo reizinājumu nosauksim par teorētisko pastiprinājumu. Pie zemām skaņām faktiskais pastiprinājums tā tad ir arvien mazāks par teorētisko.

Pie Philipsa transformātora, lietojot lampu A 415,

$$r_1 = 11500 \Omega \text{ un}$$

$$L_1 = 28 \text{ H.}$$

$$\text{Tā tad } \alpha_1 = \frac{11500}{28} = 410 \text{ sec}^{-1}.$$

Frekvencei 50, kurai  $\omega = 314$ .

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{gp}{\sqrt{1 + \left(\frac{410}{314}\right)^2}} = 0,6 \cdot gp$$

Tā tad pie  $f = 50$  var sasniegt 60% no teorētiskā pastiprinājuma, kas ir vairāk kā pietiekoši.

Ja  $\alpha_1$  kļūst lielāks, tad zemie toņi, relativi pret augstiem, tiek vājināti. Noteiktai primārai pašindukcijai tā tad arvien atbilst zināma pretestība  $r_1$ , kuru nevar pārsniegt.  $r_1$  sastādās no lampas iekšējās pretestības un primārā tinuma pretestības. Tas nozīmē, ka noteiktam transformātoram jāizvēlas noteikta iepriekšēja lampa, kuras iekšējā pretestība nedrīkst pārsniegt zināmu liebumu.

Pie Philipsa transformātora šī robež-pretestība ir apm.  $7500 \Omega$ . Lampa ar lielāku iekšēju pretestību dos vāju zemo toņu reprodukciju.

Ari primārā tinuma omiskai pretestībai jābūt pēc iespējas mazai. Parastā emaljētā drāts bieži lūzt un tad tā jāsametina. Šīs metinātās vietas ir ļoti šaubīgas, jo tās viegli padodas ķīmiskiem iespādiem (korrozija). Tādēļ pie Philipsa transformātora primārais tinums no sudraba kausējuma drāts, kurās īpatnēja pretestība ir apm. tikpat liela kā varām.

Frekvencei pieaugot, pieaug arī strāva caur  $C_2$ , un strāva caur  $(1-s)L_2$  pamazinās, un pie zināmas frekvences abas strāvas kļūs vienādas, bet tās plūdīs tikai pretejos virzienos.

Tā tad, kad kapacitātīvā pretestība būs vienāda ar induktīvu. Induktīvo pretestību summa ir  $\omega(1-s)L_2 + \omega \cdot s \cdot L_2 = \omega L_2$ . Tā tad rezonances noteikums ir:

$$\omega L_2 = \frac{1}{\omega C_2} \text{ jeb}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$$

Pie Philipsa transformātora ar pārnesuma attiecību 1 : 3 sekundārā pašindukcija būs 3<sup>2</sup> reiz lielāka par primāru,

tā tad  $L_2 = 9 \cdot 28 = \text{apm. } 250 \text{ H}$

Tālāk  $C_2 = 10^{-10} \text{ F}$

Rezonances frekvencei

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} = \sim 6500 \text{ sec}^{-1}$$

un

$$f = \frac{6500}{2\pi} = 1000 \text{ sec}^{-1}$$

Pie frekvences 1000, tā tad, rodas rezonance un tādēļ būtu interesanti atrast pastiprinājumu šim gadījumam.

Ja kontūrs ir rezonācē, tad viņš izrāda ļoti lielu pretestību strāvai, kurā caur viņu grib dzīt spraigums  $g p V_1$ . Šī pretestība ir tik liela, ka relatīvi pret to pretestības  $r_1 \frac{L_2}{L_1}$  un  $s L_2$  var nemaz neņemt vērā. Tā tad var pieņemt, ka spraigums  $g p V_1$  pielikts tieši pie a un b. Šis spraigums rada zarā  $r_2 - s L_2 C_2$  strāvu

$$i_2 = \frac{g p V_1}{\sqrt{r_2^2 + \left(s \omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right)^2}}$$

jeb, ta kā  $\frac{1}{\omega C_2} = \omega L_2$ , rezonances gadījumā,

$$i_2 = \frac{g p V_1}{\sqrt{r_2^2 + (\omega L_2)^2}} =$$

$$= \frac{g p V_1}{\sqrt{r_2^2 + \omega^2 L_2^2 (1-s)^2}}$$

Bet  $r_2$  šīnī gadījumā, salīdzinot ar  $\omega L_2$ ,  $(1-s)$ , ir tik mazs, ka viņu var neņemt vērā.

Tā piem. Philipsa transformātorā  $r_2 = 60000 \Omega$  un  $\omega L_2 (1-s) \approx \omega L_2 = 6500 \cdot 0.250 = 1625000 \Omega$ .

Tad

$$i_2 = \frac{g p V_1}{\omega L_2 (1-s)}$$

Spraigums  $V_2$  pie  $C_2$  poliem ir

$$V_2 = \frac{i_2}{\omega C_2} = \frac{g p V_1}{\omega^2 L_2 C_2 (1-s)}$$

un tā tad pastiprinājums

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{g p}{\omega^2 L_2 C_2 (1-s)}$$

Bet tā kā rezonances gadījumā  $\omega^2 L_2 C_2 = 1$ , tad

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{g p}{1-s} \dots \quad (2)$$

No šīs formulas redzams, ka šīnī gadījumā pastiprinājums ir lielāks par teorētisko.

Ir tā tad rezonances virsotne, kurās liebums atkarājas no izklaides faktora s. Lai pamazinātu rezonanci, s jābūt pēc iespējas mazs, citiem vārdiem, transformātora izklaides laukam jābūt pēc iespējas mazākam. Pie vidējās kvalitātes transformātoriem s ir apmēram 0,01; pie Philipsa transformātora s = 0,005. No tā redzams, ka pat pēc vidējiem transformātoriem rezonance daudz netraucē. Pie vidējām frekvencēm (Philipsa transformātorā apm. pie 1000 per/sec.) pastiprinājums tā tad ir vienāds ar teorētisko.

Paaugstinot vēl vairāk frekvenci, zara (1—s)  $L_2$  pretestība kļūs arvien lielāka, bet zara  $r_2$ —s  $L_2$ — $C_2$  pretestība arvien mazāka un sākot no zināmas frekvences, praktiski visa strāva ies caur  $C_2$ .

Piem., pie frekvences 4000, zara  $C_2$  pretestība ir apm. piecreiz mazāka. Pie šīs un augstākām frekvencēm, tā tad, spoli (1—s)  $L_2$  varam iedomāties neesošu.

Te atkal var rasties rezonance, ja induktīvās pretestības kļūst vienādas ar kapacitīvām. Tas būs, tā tad, ja

$$2s \times \omega_s L_2 = \frac{1}{\omega_s C_2} \quad \text{jeb}$$

$$\omega_s^2 = \frac{1}{2s L_2 C_2} \quad \dots \quad (3).$$

Tad pie šīs rezonances frekvences kēdē jāņem vērā tikai omiskās pretestības un strāvas stiprums būs

$$i_s = -\frac{gp V_1}{r_1 \frac{L_2}{L_1} + r_2}$$

un spraigums  $V_2$

$$V_2 = \frac{i_s}{\omega_s l_2} = \frac{gp V_1}{\omega_s C_2 \left( r_1 \frac{L_2}{L_1} + r_2 \right)}$$

Ja te  $\omega_s$  vietā ieliksim tās nozīmi, dabūsim

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{gp \sqrt{2s}}{\sqrt{L_2 C_2} \left( \frac{r_1}{L_1} + \frac{r_2}{L_2} \right)}$$

jeb

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{gp \sqrt{2s}}{(\alpha_1 + \alpha_2) \sqrt{L_2 C_2}} \quad \dots \quad (4).$$

Ar šīs formulas palīdzību ļoti viegli var aprēķināt, ka pie lielas magnētiskas izklaides un maziem dzišanas faktoriem  $\alpha_1$  un  $\alpha_2$  pastiprinājums var kļūt daudzreiz lielāks par teoretisko lielumu un tādā kārtā rodas stiprs rezonances maksimums. Tā kā šī rezonance stiprā mērā atkarājas no izklaides, viņu sauc arī par izklaides rezonanci. Viņas eliminēšana nebūt nav vienkārša.

Pie daudziem transformātoriem šī rezonance bez tam atrodas svarīgā frekvenču joslā, piem. starp 2000 un 4000, un reprodukcija tādēļ ir ļoti sliktā.

Vispirms jāmēģina rezonances punkts aizvīzīt uz pēc iespējas augstām frekvenčēm, jo virs rezonances frekvences pastiprinājums ātri krīt.

Formula (3.) rāda, ka tam nolūkam pēc iespējas jāsamazina izklaide, kapacitāte un sekundārā pašindukcija. Pašindukciju nevar samazināt pāri zināmam lielumam, jo kā jau redzējam, lai dabūtu pietiekošu pastiprinājumu zemiem toņiem, primārā pašindukcija nedrīkst būt mazāka par zināmu lielumu. Un sekundārā pašindukcija ir  $p^2$  lielāka par primāro. Pastiprināšanas faktoru arī nevar ķemt pārāk mazu. Pie Philipsa transformātora tas ir 1 : 3, pie kam  $L_2 = 250$  H.

Pirmā kārtā Philipsa transformātorā, liejotojot īpašu dzelzs sugu ar ārkārtīgi lielu permeabilitati, ļoti stiprā mērā samazināts izklaides faktors s. Pateicoties tam, var arī samazināt tinumu dimensijas un līdz ar to arī sekundāro kapacitāti. Pie Philipsa transformātora

$$s = 0,005$$

$$L_2 = 250 \text{ H}$$

$$C_2 = 10^{-10} \text{ F}$$

No formulas (3.) dabūnam

$$f_s = \frac{\omega_s}{2\pi} = 10.000$$

Lai arī šīnī punktā samazinātu rezonances un sasniegtu teorētisko pastiprinājumu, jābūt lai

$$\frac{\sqrt{2s}}{(\alpha_1 + \alpha_2) \sqrt{L_2 C_2}} = 1$$

Pie Philipsa transformātora

$$\sqrt{25} = \sqrt{0,01} = 0,1$$

$$\frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} = 6500$$

Ta tad  $\alpha_1 + \alpha_2$  jābūt 650.

Tagad  $\alpha_1 = 410$ , un no šejiennes  $\alpha_2$  jābūt 240.

$$\text{Tā kā } \alpha_2 = \frac{r_2}{L_2}, \text{ tad}$$

$$r_2 = 240 \cdot L_2 = 240 \cdot 250 = 60\,000 \Omega$$

Šo augsto sekundāro omisko pretestību panāk lietojot nikela kausējuma drāti. Ja sekundāro tinumu tītu no varā drāts, pretestība būtu apm. 5 reiz mazāka un rezultātā rastos rezonances maksimums.

Pārlikot izklaides rezonances maksimumu uz frekvencēm, kurās neatstāj lielu iespaidu uz reprodukcijas kvalitāti un bez tam mazinot arī šo rezonances maksimumu, panākts, ka Philipsa transformātoram starp 200 un 10 000 cikliem ir praktiski taisna pastiprinājuma līkne.

Frekvencēm augstākām par 10 000 ciklu pašindukcijas pretestība zīm. 8. kļūst arvien lielāka, pretestība  $C_2$  arvien mazāka. Spraigums  $V_2$  pie  $C_2$  poliem tā tad ātri krīt, un līdz ar to pamazinas arī pastiprinājums. Tas nozīmē, ka augstfrekvences un arī starpfrekvences svārstības netiek pastiprinātas, kādēļ saites parādības te nevar traucēt. Šo pastiprinājuma krišanu vēl veicina nikela drāts magnētiskās īpašības sekundāra tinumā, padarot pretestību pie augstām frekvencēm vēl lielāku.

Varētu uzstādīt jautājumu, vai pārnesumu derētu nemt vēl lielāku. Kā jau redzējam, pie noteiktas lampas, lai dabūtu pietiekošu pastiprinājumu arī zemām frekvencēm, vajadzīgs minimāls  $L_1$ . Pārnesuma palielināšana nozīmē arī  $L_2$  palielināšanu un tas savukārt pēc formulas (3.) izsauc izklaides frekvences pamazināšanos. Lai tā nemainītos, vajadzētu vai nu pamazināt  $C_2$  — bet tas pie palielināta  $L_2$  ir pilnīgi izslēgts — vai arī pamazināt s. Tas būtu ie-spējams, bet tikai konstruējot lielāku, kompli-cētāku un dārgāku transformātoru.

Tagad vēl jāapskata pastiprinājums, atkarībā no amplitūdes. Ja serdei lieto silicija dzelzi, kā tas tiek darīts gandrīz visos tirgū sastopamos transformātoros, tad permeabilitāte un līdz ar to arī pašindukcija stiprā mērā atkarājas no caur spoli plūstošā maiņstrāvām un arī no priekšmagnētizācijas, tas ir, no anodlīdzstrāvas. Pie mazām amplitūdēm pašindukcija ir mazāka nekā pie lielām amplitūdēm. Rezultātā zemie toni, kuri jau tā tiek mazāk pastiprināti, tiek gandrīz pilnīgi izdzēsti, ja tiem ir maza amplitūde. Philipsa transformātorā lietotai serdei ir konstanta permeabilitāte visām amplitūdēm, kādas vien nāk priekšā zemfrekvences pastiprinātājā.

Tas nozīmē, ka arī  $L_1$  un  $\frac{r_1}{L_1} = \omega_1$  ir konstanta visām amplitūdēm. No formulas (1.) tad redzams, ka arī pastiprinājums ir neatkarīgs no amplitūdes.

Ir vēl cita metode, kā kompensēt amplitūdes neatkarību. Tā pastāv iekš tā, ka vismazākām amplitūdēm  $L_1$  pataisa tik lieju, ka jau pie zemām frekvencēm panākts 80% no teorētiskā pastiprinājuma. Lielākām amplitūdēm pastiprinājums procentuāli nevar būt daudz lielāks.

No formulas (1.) var izreķināt, ka piem. pie 50 cikliem, lai sasniegtu 80% no teorētiskā pastiprinājuma,  $\omega_1$  jābūt 240. Tam atbilst pašindukcija  $L_1 = 48 \text{ H}$ . Ja pienemam, ka pie daudz lielākām amplitūdēm  $L_1 = 100 \text{ H}$  (tādās starpības pie silicija skārda nāk loti bieži priekšā), tad pēc formulas (1.) pastiprinājums pie 50 cikliem būs 92% no teorētiskā. 12% pieaugumu, protams, nedzīd.

Tomēr pie pārnesuma 1 : 3 tas nozīmē 48 H primāro pašindukciju un sekundāri 432 H.

No formulas (3.) izriet, ka ja nemainam s un  $C_2$ , dabūnam izklaides frekvenci 7500 ciklu; augstākām frekvencēm pastiprinājums ātri krīt. Zemie toni te, tā tad, tiek pastiprināti uz augsto rēķina.

**Atbildīgais redaktors:** A. Baltakmens.

**Redaktors:** L. U. asistents R. Siksna.