

II, № 12

Decembris

1930

RADIO- AMATIERS

S1-

3-
lampu uztvērējs

ar skalruni



Viens klokis

Jūsu roka, kuŗa tagad bez pūlēm noskoņo aparātu 2511 ar vienu kondensātoru kloki, pie kondensātoru izmērišanas nedrikstēja būt viņu tuvu-mā. Jo pat tik niecīgs rokas siltums iespaidotu nelabvēlīgi mērišanas pa-reizību.

Tikpat rūpīgi tiek izvesti visi citi mērišanas darbi, tiek izmēģinātas un sakārtotas visas sastāvdaļas un pēc iz-gatavošanas kondensātori vēlreiz tiek rūpīgi pārbaudīti.

Rezultāts: nesalīdzināms uztvērējs — Philips „Triumfator“ 2511 — ar brī-nišķīgi noteiktu vienkloķa apkalpojumu.

VIENS KLOKIS...




Skaistākā ziemassvētku dāvana

PHILIPS „TRIUMFATORS“

2511
uztvērējs

Ls 800,—

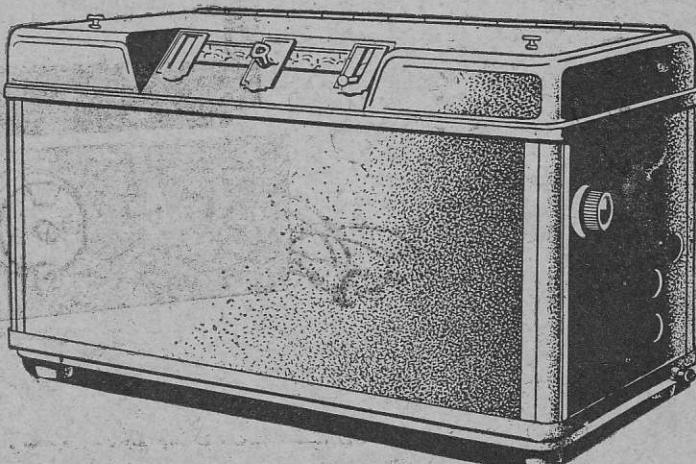

Pieprasiet Jūsu radiotir-gtājam demonstrēšanu
Jūsu mājās.

SATURS

Lpp.

- Kroploj. dažādās uztvērēja pakāpēs un viņu noteikšana ar miliampermetru 483
 Jauns paņēm. raidlampu fabrikācijā 487
 3-lampu uztvērējs 488
 Gala lampas izvēle zemfrekv. pastiprin. 490
 5-lampu superhets ar lielu darbības radiusu 492

Lpp.

- Mesny raidschēma praksē 496
 Jūras energijas izmantošana 498
 Radio pielietošana zemes slāņu pētišanā 501
 Ārzemju žurnāli 502
 Chronika 515
 Atbildes uz jautāj. 516
 Radiotirgus 517

Izdevējs: izdevniecība „ATBALSS“, Rīga,
 Krāmu ielā 4.

Pastkaste 381. * Pasta Tekošs Rēķins 393.

Tālrunis 3-1-3-1-2



Žurnāla „RADIOAMATIERIS“ abonements, ar piesūtīšanu, līdz 3 mēneši — viens lats (Ls 1,—) par numuru, resp. mēnesī; 6 mēn. — Ls 5,50, 12 mēn. — Ls 10,—

Manuskripti, ievietošanai žurnālā „RADIOAMATIERIS“, iesūtāmi žurnāla redakcijai, Rīgā, pastkaste 381. Honorārs par vienslejigu rindiņu — Ls 0,08.

Pieprasiet
 Piena-blokšokoladi


A.S.
TH. RIEGERTS
 Vecākā šokolades fabrika Latvijā
 Dib. 1870.

Vēršiet uzmanību uz firmu

Th. Riegert

TELEFUNKEN

metalizētās radio lampas

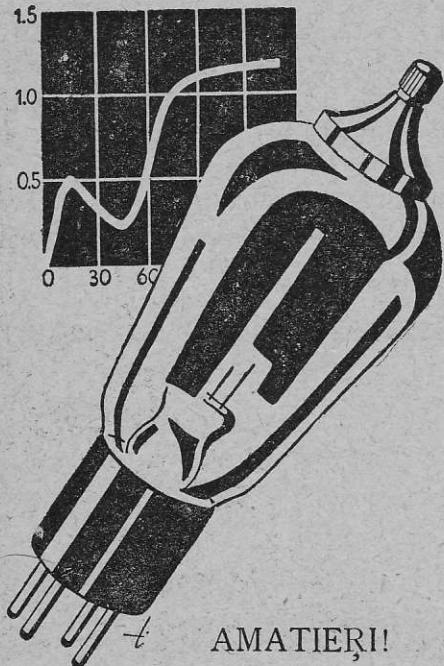

DAUDZKĀRT

PĀRSPEJ

SAVAS

NEMETALIZĒTĀS

KONKURENTES

AMATIERI!


SALIDZINIET METALIZĒTO
AIZSARGTIKLĪNA LAMPU

RES 094 M un RENS 1204 M

AR NEMETALIZĒTĀM
AIZSARGTIKLĪNA LAMPĀM!

JŪS BŪSIET


pārsteigti!

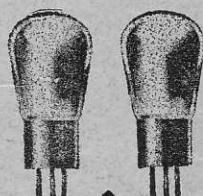

TELEFUNKEN

Vislielākie panākumi.

Vismodernākā konstrukcija.

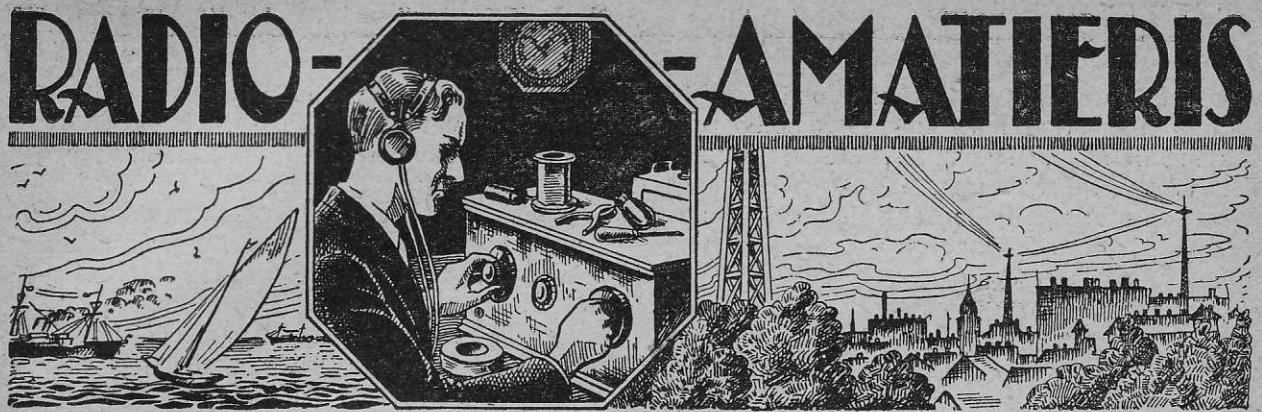

II

DECEMBRIS, 1930

№ 12

Kropļojumi dažādās uztvērēja pakāpēs un viņu noteikšana ar miliampēmetru.

I. Fridrichsons.

Skaļruņa vai telefona dotās mūzikas vai runas kropļošanai var būt ļoti daudz dažādu iemeslu. Pirmkārt, ļoti bieži kropļojumi var rasties no paša skaļruņa, jo lielākā daļa skaļruņu izceļ dažas frekvences uz citu rēķina (skaļruņa ipatnējās frekvences) un bez tam daži skaļruņi kroplo arī pašu svārstību veidu, jo viņu membrānu svārstību amplitūde nav stingri proporcionāla cauri plūstošo svārstību strāvas intensitātei.

Tomēr šāda veida kropļojumi parasti ir vēl ciešami un dažreiz varbūt tos nemaz nevar nojaust.

Daudz nopietnāki ir jau traucējumi pašā uztvērējā, kuri bieži vien var padarīt reprodukciju pilnīgi neiespējamu.

Par šādu kropļojumu avotu parasti tiek uzskatīta zemfrekvences pakāpe. Tiesa, ļoti bieži vaina ir meklējama te, bet principiāli tikpat viegli kropļojumi var rasties arī ikkuriā citā uztvērēja pakāpē.

Par iemeslu tiem var būt nepareiza sastāvdaļu dimensionēšana, strādāšana uz raksturliknes nepiemērota punkta, lampiņas pārslodzīšana un vēl daudz citi faktori.

Apstāsimies šoreiz pie abiem pēdējiem iemesliem, tas ir, pie lampiņas pārslodzīšanas un nepareiza darba punkta izvēles uz raksturliknes.

Parasti šos gadījumos konstatēšanai kā universāllīdzeklis tiek ieteikts anodkontūrā ieslēgts miliampēmetrs, kura rāditājs, pie kropļotas reprodukcijas nestāv mierā, bet šaudās uz vienu un otru pusī.

Tomēr, kā tālāk redzēsim, ne arvien pat šinīs gadījumos miliampēmetrs spēj konstatēt kropļojumus. Tiesa, daudzos gadījumos tas ir ļoti parocigs līdzeklis, bet ir arī gadījumi, kur viņš faktiski esošus kropļojumus nevar uzrādīt.


Lai saprastu visu tālāk sacīto, apstāsimies sākumā pie lampiņas raksturliknes. Kā zinams, tā sastādās no trim daļām — augšējā un apakšējā izliekuma un starp tiem atrodošās taisnās daļas.

Pievadot lampiņas tīkliņam maiņsprāigumu (vienkāršības pēc, vispirms pieņemsim, ka šis sprāiguma svārstības ir ar konstantu amplitūdi), atkarībā no tīkliņa sākuma sprāiguma un maiņsprāiguma amplitūdes var būt četri pamatgadījumi.


Ja tīkliņa sākuma sprāigums (priekšsprāigums) ir tā izvēlēts, kā virs maksimālā, tā viers minimālā tīkliņa sprāiguma atrodas vēl raksturliknes taisnā daļa (zīm. 1.), tad lampiņas anodkontūra strāvas svārstības būs pilnīgi līdzīgas tīkliņam uzspiestām sprāiguma svārstībām un kropļojumi tā tad nenotiks. Te vēl jāņem vērā, ka tīkliņa sprāigums nedrīkst būt pozitīvs, jo tad sāk plūst tīkliņa strāva, kura atkal rada kropļojumus. Tā tad nekroplotai reprodukcijai izlietojama tikai raksturliknes taisnā daļa starp I^a asi un apakšējo izliekumu un pareizais tīkliņa priekšsprāigums atradīsies zem šīs daļas viduspunkta.

Ja, turpretim, tīkliņa priekšsprāigums ir tāds, ka svārstībām pienākot uz tīkliņu, mi-

nīmālais (zīm. 2.) vai arī maksimālais (zīm. 3.) tīkliņa spraigums vairs neatrodas zem raksturlīknes taisnās daļas, tad ir skaidrs, ka viena svārstību puse anodstrāvas maiņā attēlosies pareizi, bet otra jau ne. Pienā-

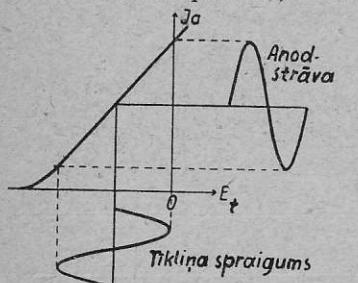

Zīm. 2.

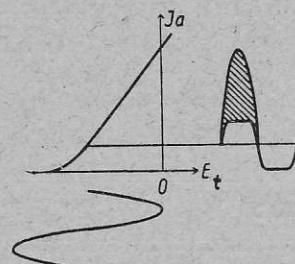

Zīm. 3.

košā svārstība lampiņā tā tad tiek kroploota.

Beidzot var būt gadījums, ka pienākošās svārstības amplitūde ir tik liela, ka, lai arī tīkliņam būtu pareizais priekšspraigums, maksimālais un minimālais tīkliņa spraigums atrodas jau ārpus raksturlīknes taisnās daļas (zīm. 4.). Tad anodstrāvā būs kroplootas jau abas svārstības puses — lam-pa būs pārslodzīta.

Apskatīsim tagad kāda visos šos četros gadījumos ir vidējā anodstrāva. Pirmā gadījumā (zīm. 1.) abas anodstrāvas svārstības puses ir pilnīgi simetriskas — vienādas, tādēļ viņu starpība būs nulle un vidējā anodstrāva atbilst strāvai, kas plūst anodkontūrā, kad uz tīkliņa nemaz svārstības nepienāk. Šo strāvas lielumu tā tad nosaka vienīgi pieliktais tīkliņa priekšspraigums.

Otrā gadījumā, kad svārstības sniedzas jau aiz apakšējā raksturlīknes liekuma, pozitīvā anodstrāvas svārstības puse būs daudz lielāka par kroplooto otro pusi (zīm. 2. starpība starp abām svārstības pusēm ir svitrotais laukums), tādēļ saprotams, ka vidējā anodstrāva būs lielāka par anodstrāvu, kas plūst svārstībām uz tīkliņa nepienākot. Otrādi, ja kroplošana notiek raksturlīknes augšējā liekumā, negativā svārstību puse (nekroplotā) ir lielāka par pozitīvo (zīm. 3.) un tādēļ vidējā anodstrāva ir mazāka par miera strāvu.

Beidzot pēdējā, pārslodzīšanas gadījumā (zīm. 4.) abas anodstrāvas svārstību puses ir atkal vienādas, kādēl arī vidējā anodstrāva būs tāda pati, kā miera strāva.


Līdz šim mēs pieņemām, ka uz tīkliņu pienākošās svārstības ir visas ar vienādu amplitūdi. Tas, protams, praksē nekad ne-nāk priekšā, svārstību amplitūde, atkarībā no skaņas stiprumu, pastāvīgi mainas.

Šī amplitūdes maiņa, protams, atstāj arī zināmu iespaidu uz visiem augšā apskatītiem gadījumiem.


Pirmā gadījumā, kad tīkliņa priekšspraigums ir izvēlēts pareizi, raksturlīknes taisnās negatīvās daļas vidus punktā, vidējā anodstrāva, pienākošo svārstību amplitūdei maiņoties gan paliks pastāvīga, jo abu svārstību puses ir vienādas. Vienigi tikai, ja svārstību amplitūdes kļūst pārāk lielas (stipras skaņas), viņu virsotnes nonāk jau ārpus raksturlīknes taisnās daļas un rodas kroplojumi pārslodzīšanas dēļ.

Turpretim abos pārejos gadījumos, kad tīkliņa priekšspraigums nav tieši raksturlīknes taisnās daļas vidū, notiks sekošais: pie mazām ieejas svārstību amplitūdēm (svārstība K₂ zīm. 5.), kroplojumi nebūs, jo visa svārstība atrodas zem raksturlīknes taisnās daļas, un tādēļ arī vidējā anodstrāva būs vienāda ar miera strāvu. Turpretim pie svārstībām ar lielu amplitūdi (K₁ zīm. 5.) viena svārstības virsotne atradīsies jau raksturlīknes vienā vai otrā izliekumā, attiecīgā anodstrāvas svārstības puse būs kroploota un rezultātā vidējā anodstrāva vai nu pieauga, vai pamazināsies. Tā tad šādā gadījumā, tīkliņam uzspiesto svārstību amplitūdei maiņoties, maiņīties arī vidējā anodstrāva, protams, tikai gadījumā, ja tīkliņa svārstību amplitūdu maiņas ir pietiekoši lielas, lai daļa svārstību nonāktu jau ārpus raksturlīknes taisnās daļas.

Tagad apskatīsim kādi kroplojumi, ne-

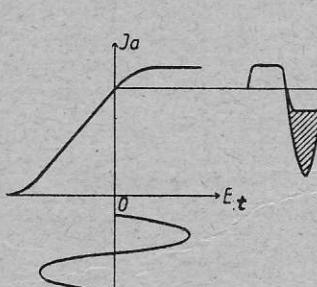

Zīm. 3.

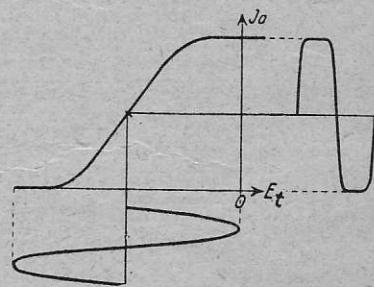


Zīm. 4.

mot vērā augšā apskatītos gadījumus, var rasties trīs galvenās uztvērēja pakāpēs — augstfrekvences pastiprinātājā, detektorā un zemfrekvences pastiprinātājā — un kādu

iespaidu tie atstāj uz lampiņas anodkontūrā ieslēgtu miliampērmetru.

Augstfrekvenčes pastiprinātājā lampiņu tīkliniem tiek pievadītas raidītāja nesējvilpa augstfrekventās svārstības, kurās zemfrek-

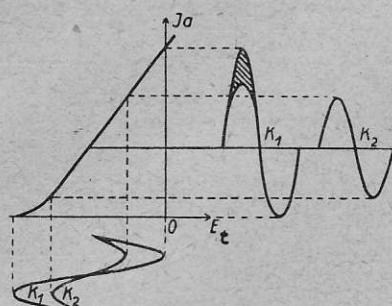

Zīm. 5.

vento mūzikas vai runas svārstību ritmā maina savu amplitūdi (K_3 , zīm. 6. a).

Ja visas atsevišķas svārstības ir raksturliknes taisnā daļā, viņas arī lampiņā tieks dabīgi pastiprinātas, kroplojumu nebūs un anodkontūrā ieslēgts miliampērmetrs pastāvīgi rādīs tikai pastāvīgo anodstrāvu, kas atbilst pieliktam tīkliņa priekšspraigumam. Tas tamdēļ, ka miliampērmetrs, protams, nevar sekot ātrām strāvas maiņām, ko izsauc atsevišķas augstfrekvenčes svārstības, un rāda tikai vidējo anodstrāvu, kuŗa šīnī gadījumā ir konstanta. Ja, turpretim, daži vārstību gali (pie svārstībām ar lielākām amplitūdēm) krit jau vai nu augšējā vai apakšējā raksturliknes izliekumā, tas ir, ja tīkliņa priekšspraigums nav tieši taisnās daļas vidū, tad šo svārstību gali tieks itkā nogriezti (K_4 , zīm. 6. a) un vidējā anodstrāva vairs nebūs konstanta. Šīs vidējās anodstrāvas maiņu rāda līnija K_5 , zīm. 6. b. Kā redzams, viņa atbilst modulācijas svārstībām, tikai viena puse ir kroplota. Pateicoties šim kroplojumam, zemfrekvento svārstību K_5 abas puses nav simetriskas un mainoties augstfrekvento svārstību amplitūdei, kā jau augšā redzējām, mainīsies arī svārstību K_5 vidējā vērtība I. Tikai šo anodstrāvas maiņu I varēs konstatēt miliampērmetrs, jo modulācijas svārstības K_5 ir arī par daudz ātrām, lai miliampērmetrs varētu viņām sekot.


Vienpakāpes pastiprinātājā augstfrekvento svārstību amplitūdes maiņa tomēr ir tik niecīga, ka pat šīnī kroplošanas gadījumā anodstrāvas maiņas I būs tik niecīgas,

ka miliampērmetrs tās nejutis. Vairāk pakāpu pastiprinātājos miliampērmetru var gan lietot šādu kroplojumu noteikšanai.


Beidzot, augstfrekvenčes pastiprinātājos var ļoti bieži nākt priekšā gadījums, ka visu augstfrekvento svārstību vieni gali ir raksturliknes vienā izliekumā (K_4 , zīm. 7.a). Tāds gadījums var būt, ja augstfrekvenčes pakāpēm nemaz nedodam priekšspraigumu.

Tādā gadījumā vidējā anodstrāva K_5 būs simetriska un atbilst tieši modulācijas svārstībām. Tā kā te šīs svārstības ir simetriskas, viņu vidējais lielums I būs konstants un anodkontūrā ieslēgts miliampērmetrs stāvēs mierā, tikai pašā sākumā, uztveršanu sākot, viņa rādītā anodstrāva pamazināsies vai palielināsies par I (atkarībā no tam, vai tiek nogriezti augšējie vai apakšējie svārstību gali).

Abi nupat apskatītie augstfrekvenčes svārstību kroplošanas gadījumi stipri atšķiras viens no otru. Pirmā gadījumā kroplojumi katrā ziņā izsauc arī skaņas kroplojumu skaļruni, jo pati svārstību modulācija (K_5) ir kroplota. Otrā gadījumā, tur-

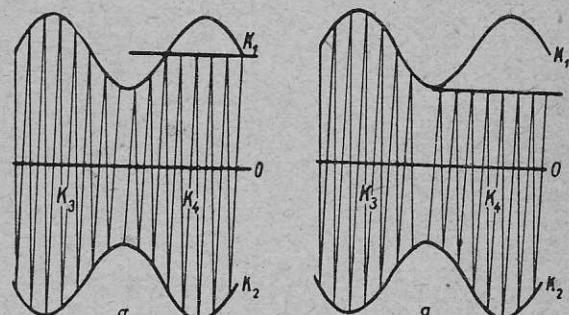

Zīm. 6.

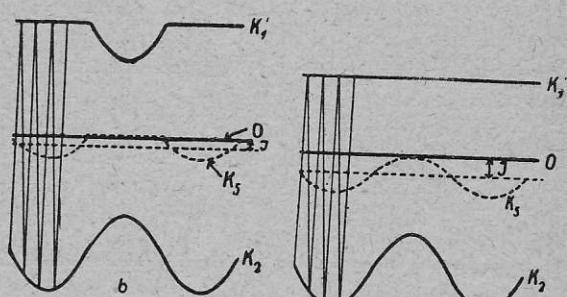

Zīm. 7.

pretim, augstfrekvento svārstību modulācija, pateicoties simetriskai svārstībai K_5 , tikai pamazinās, bet savu izskatu nemaina. Tādēļ, ja šādas pakāpes anodkontūrā ir noskaņots saites elements, kas laiž uz nākošās

lampīnas tīkļu tikai augstfrekventās svārstības, skalruni kroplojumi neradīsies.

Ja, turpretim, no šādas pakāpes līdz detektoram tiek arī zemfrekventā svārstība K_5 , kroplojumi būs neizbēgami.

Pārejot uz detektora pakāpi, daudz nekas jauns nav sakāms, jo te notiek taisnītas pats, ko nupat jau apskatījam. Te visas vienas svārstību puses tiek nogrieztas, rodas tā tad zemfrekventa vidēja anodstrāva, kuŗa tieši atbilst modulācijas svārstībām.

Miliampērmetrs, protams, šīm modulācijas svārstībām nevar sekot, viņš rāda tikai vidējo anodlīdzstrāvu. Tikai pie uztveršanas sākuma, svārstībām nonākot uz tīkļu, anodstrāva vai nu pēkšņi pamazinas (audions) vai arī palielinas (detektors). Bet tas ir tā tikai tad, ja taisnotājs pilda kārtīgi savu uzdevumu, ja demodulācija ir pilnīga. Ja, turpretim, pateicoties nepareizam tīkļu priekšspraigumam, netiek nogrieztas visas svārstību puses (nepilnīga demodulācija), radīsies kroplota zemfrekences svārstība, līdz ar to pastāvīgi mainīsies vidēja anodlīdzstrāva un ieslēgtais miliampērmetrs nemitīgi svārstīsies. No rāditāja svārstību liekluma gan nevar taisīt drošus slēdzienus par kroplojumu lielumū, jo, kā pie pilnīgas, tā arī pie vismazākās demodulācijas, rāditājs nemaz nekustēsies, lai gan pēdējā gadījumā kroplojumi būs vislielākie.

Tagad atliek vēl apstāties pie zemfrekences pastiprinātāja. Šīni pakāpē kroplojumi var rasties visvieglāki, jo pie augstfrekences pastiprinātāja svārstību amplitūde parasti ir tik maza, ka iziešana no taisnas raksturliknes daļas nāk priekšā ļoti reti. Un bez tam zemfrekences pakāpē visi kroplojumi, kas rodas no raksturliknes izliekumiem, atstāj jūtamū iespaidu uz skanas kvalitāti. Tādēļ arī šīni pakāpē visbiežāk, var teikt gandrīz tikai šīni pakāpē, ieslēdz miliampērmetru, lai konstatētu kroplojumus.

Tāpat kā iepriekšējos gadījumos, ari zemfrekences pastiprinātājā miliampērmetrs svārstīsies tikai tad, ja kroplojumi rodas pateicoties nepareizi izvēlētam tīkļu priekšspraigumam (ja dažu svārstību vienas virsotnes sniedzas jau pāri raksturliknes apakšējam vai augšējam izliekumam).

Ja, turpretim, tīkļu priekšspraigums ir pareizs, miliampērmetra rāditājs stāvēs mierā. Tas būs tā arī tad, ja lampa tiek pārslodzīta (zīm. 4.), tādēļ no pārslodzīšanas rodošos kroplojumus ar miliampērmetri nevar noteikt.

Ja zemfrekences pastiprinātājā ir vairākas pakāpes, nepietiek miliampērmetru ieslēgt tikai pēdējā pakāpē, jo, ja kroplo kāda no iepriekšējām pakāpēm (ja vien pēdējās lampīnas priekšspraigums ir pareizs), miliampērmetrs stāvēs mierā, lai gan skalruna reprodukcija būs kroplota. Tādēļ miliampērmetrs jāslēdz pēc kārtas katras pakāpes anodkontūrā un, ja kādā vietā tas svārstas, mainot tīkļu priekšspraigumu vai anodspraigumu, tas jānomierina.

Ja tas panākts un ja tomēr vēl jūtama kroplota skāna, tad tam par cēloni var būt, vai nu pēdējās lampīnas pārslodzīšana, vai arī sastāvdaļu nepareiza dimensionēšana un viņu sliktā kvalitāte. Šos kroplošanas cēlonus, protams, miliampērmetrs nevar uzrādīt.

Savelkot visu augšā sacīto kopā, var tā tad teikt, ka miliampērmetru var lietot kroplojumu noteikšanai ikuras uztvērēju pakāpes anodkontūrā. Katrā viņa rāditāja kustība, izņemot vienreizējo novirzīšanos pie taisnotāja, norāda uz kroplojumiem. Tādēļ bieži vien kroplojumu noteikšanai un novēršanai, miliampērmetrs ir neatsverams instruments, tomēr, kā jau redzējam, ne arvien no tā, ka viņa raidītājs stāv mierā, var taisīt slēdzienu, ka kroplojumu nav.


Grāmata „Praktiskās schēmas“

Šai grāmatā ievietota 41 schema, ar attiec. aizrādījumu, aparātu būvei. Tās ir visdažādakās, sākot ar detektoru- un beidzot ar 5 lamp. uztvērēju schemām.

Pie tīk plašas schemu izvēles, kurām visām izcelus vērtība, katrs atradīs sev „īsto“. Un tādēļ ieteicams, katram amatierim iepazīties tuvāk ar šo grāmatu. Grāmata maksā Ls 1,50 un dabūjama grāmatu un radio veikalos. Pa pastu piepr. izdevn. „Atbalss“, Rīgā, pastkaste 381. Pasta tekošs rēķins 393.

Jauns paņēmiens raidlampa fabrikācijā.

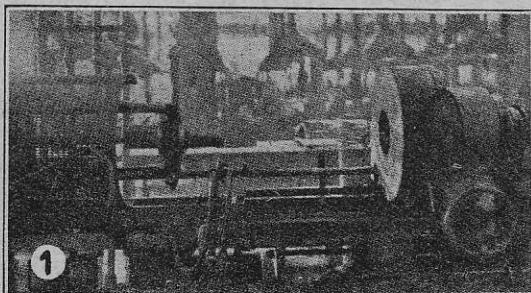Spēcīgās raidlampās, kurās apgrozās jau desmitiem kilovatu enerģijas, protams, nepietiek ar parasto gaisa dzesināšanu, jo pie anoda te rodas tik liels siltuma daudzums, ka lampas stikla sienas drīzi vien paliktu




1

mīkstas un lampa tad būtu beigta. Tas apstāklis spieda konstruēt tā sauc. ūdens dzesējamās lampas, kurām daļa no ārējā apvalka ir pagatavota no metala. Tādās lampās anodu var tieši dzesēt ar ūdens strāvu un tādā celā ir iespējams lampās dabūt jaudas pāri par 100 kW.

Vislielākā grūtība šādu lampu pagatavošanā ir stikla daļas savienošanai ar metala daļu. Šim savienojumam ir jābūt gaisu pilnīgi necaurlaidošam un nejūtīgam pret temperatūras svārstībām samērā plašās robežās.

Lidz šim parasti kā metalu te lietoja vāru un to sametināja (sašveisēja) ar stiklu. Ja vāra daļa beidzas ar plānu asu malu,

kreisi) un lampas stikla apvalks (pa labi) iestiprināti virpāi līdzīgā aparātā, kurš abus griež ar vienādu apgriezienu skaitu (zīm. 1.). Zīmējumā zem anoda redzams deggāzes — skābekļa maisījuma deglis, kurš raida savu liesmu tieši uz rotējošā anoda cilindra malu. Kad tā jau palikusi sarkana, pie viņa pieliek stikla stienīti un drīzi vien cilindra mala pārkļajas ar vienmērīgu šķidra stikla kārtītu. Tādā pat kārtā ar stiklu pārkļāj at-

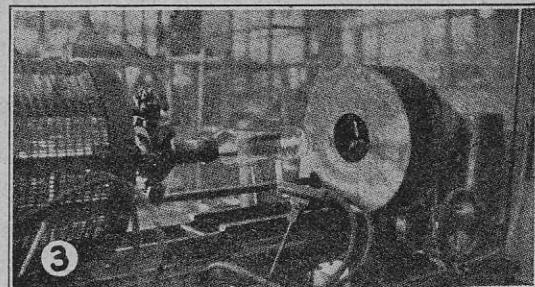

3

cilindra iekšējo malu. Tad ar zīmējuma labā stūri redzamā rata palidzību stikla daļu piebīda pie cilindra un, kad arī viņas mala ir sakarsusi, ar nelielu rata pagriezienu piebīda stiklu tieši pie metala cilindra. Pēc pāris acumirkļiem jau abas daļas ir savienojušās. Tad zināmu laiku savienojuma vietu atdzesē aukstākā liesmā (bez skābekļa, zīm. 2.) un pēc tam atdzesē (zīm. 3.).

Savienojuma vieta ir tikai dažus milimetrus plata, bet neskatoties uz to, tai ir




2

Šāds metinājums ir diezgan izturīgs.


Pēdējā laikā, starp citu arī Philipsa fabrikās lieto citu paņēmienu. Vāra vietā ar stiklu sametina chroma dzelzi. Šāds savienojums ir daudz izturīgāks par iepriekš minēto vāra-stikla savienojumu, tas vieglāki atdod okludētās gāzes un tura lampā arī daudz labāki vakuumu.

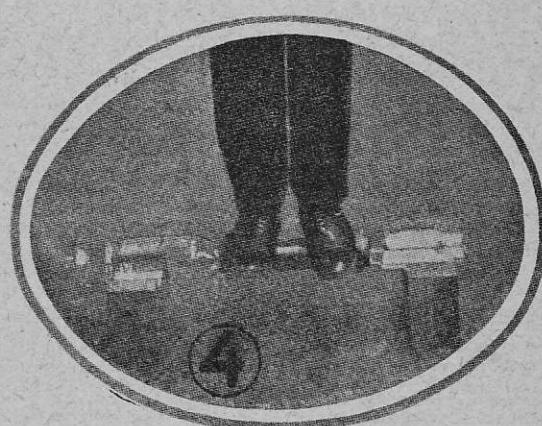Stikla un metala daļas sakausēšana notiek sekošā kārtā: chroma dzelzs anods (pa



ārkārtīgi liela mechaniska izturība. To var jo skaidri redzēt no zīm. 4., kurā redzams pieaudzis cilvēks stāvot uz lampas vidējās metala daļas.

P. I. V.

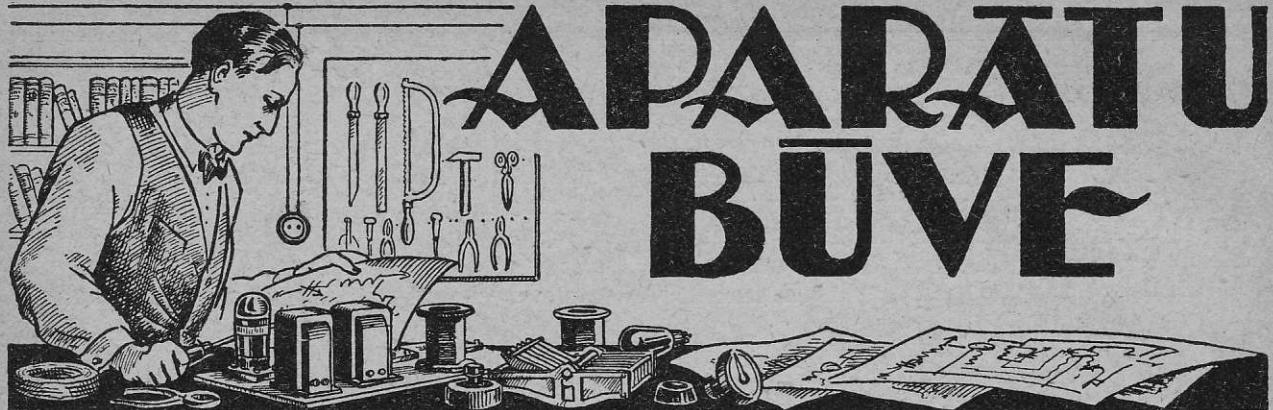

APARĀTU BŪVE

3-lampu uztvērējs.


T. Lapīns.

Pie šī uztvērēja būves vadijos no pamatdomas: pēc iespējas vienkārši, praktiski un lēti, bet rezultātā, lai būtu arī uztvērējs, kurš attaisno prasības, ko šādam trijlampu uztvērējam var uzstādīt.

Visumā jāsaka, ka schēmā nav nekā jauna, parastais „lācītis“ ar divām zemfrekvences pakāpēm pretestības slēgumā.

mu un gadījumos, kad aparātu uzskata kā istabas iekārtas daļu, nepieciešami pieskaņoties jau esošās iekārtas stilam.

Daži vārdi par aparāta apkalpošanu: priekšpusē atstāts tikai viens klokis — kondensātoram C_1 , stacijas iestādīšanai. Kreisos sānos — mazs klokīts — atgriezeniskās saites kondensātoram C_3 . Aparāta

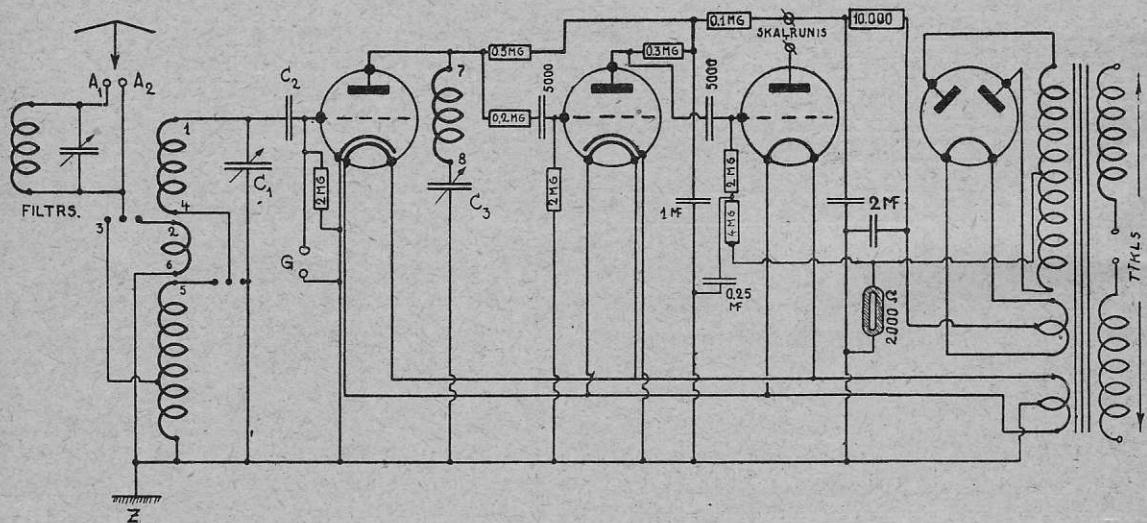

Zim. 1. Schēma.

Aparāta ārējā veidojumā spraudu sev par uzdevumu apvienot uztvēreju un skaļruni vienā kopējā aparātā. Vērojot šinī rakstā iespiestos foto-uzņēmumus, mazliet uzkrītošs varbūt izliksies neparastais ārējais izskats, kurā stipri izcelta „taisnā linija“, bet tā ir garšas lieta!


Katrs amatieris lai pats veido ārējo for-

labos sānos — slēgs vidējo un gaļo vilņu pārslēgšanai, bet līdzās 5 ligzdas, montētas uz izolācijas materiāla, kurš glīti ielaists kokā. Pie šī gadījuma gribu vēl atzīmēt, ka visa kaste ir no finiera un tikai pie ligzdām ir vienīgā vieta, kur pielietots izolācijas materiāls. Montējot maiņkondensātoru priekšpusē, jāraugās, lai rotors, kurš

šinī gadījumā saskaņas ar koku, tiktū savienots ar zemes vadu, bet stators — spoles augšējai dalai pie tīkliņa (1.).

Visas pārējās aparāta daļas montētas

(3.) pie 50. tinuma, skaitot no zemes. Cilindrā caurmērs 70 mm, garums 140 mm. Zīm. 3. schēmātiski atēlota šī spole ar pa daļai iezīmēto iekšējo spoli (7.—8.). Jāuz-

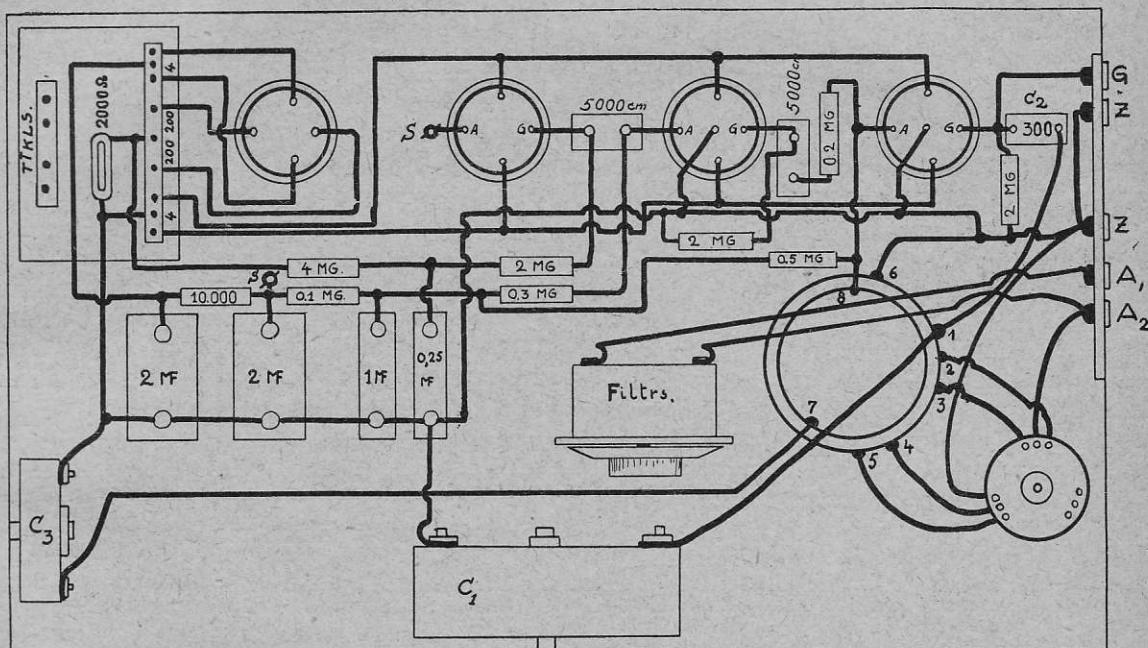

Zīm. 2. Montāžas schēma.

uz atsevišķa pamatdēļa, kurš ievietots kastē un, pēc atlikušo savienojumu izvešanas, stabili pieskrūvējams:


Pie savienojumu izvešanas jāturas pie principa — pēc iespējas īsus, un lai tīkliņa pievadi neietu tuvu anoda vadiem vai arī vadiem, kuros plūst maiņstrāva. Par savienojumu kopiespaidu nav jārūpējas, jo viiss paliek noslēpts „kritika acij“ aparāta iekšpusē!

Skaidrības labad vēl aprakstīšu uztvērēja atsevišķas pakāpes:


Audions. Cilindrveidīgā spole, gatavota pēc līdzīga paņēmienā kā pie „maiņstrāvas trijnieka“ RA II. 10. starpība tā, kā

atgriezeniskās saites spole izvesta pēc RA II. 11. 499. lpp. norādījumiem ar 38 tinumiem uz 60 mm caurmēra cilindra. Vidējiem vilņiem (1.—4.) 45 tinumi, gariem (5.—6.) vilņiem 200 tinumi ar nozarojumu

manās, lai tinumu virziens ārējai un iekšējai spolei būtu pareizs, tas ir, izejot no sānas,

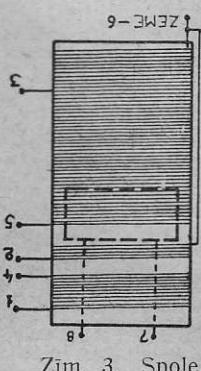


Zīm. 3. Spole.

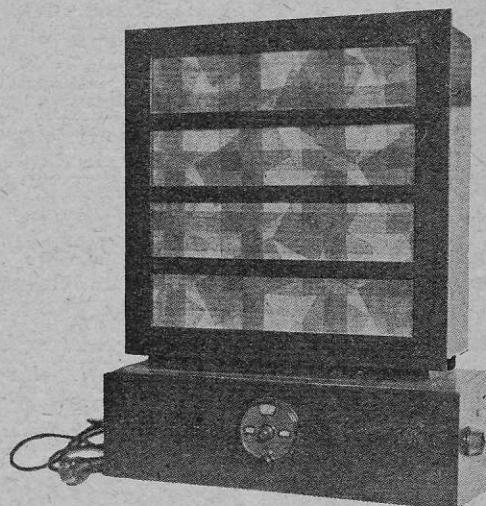

Zīm. 4. Aparāta vispārigais izskats. Apakšā — uztvērējs, augšā — skaļrunis.

kuma punktiem 7 un 1, tinumu virzienam jābūt pretējam.

Kondensātors C_1 ir parastais gaisa kondensātors ar 500 cm kapacitāti. Tīkliņa blokkondensātoram C_2 ir apm. 300 cm. Audionam paredzētas arī divas ligzdas G elektriskā gramofona skaņas noņēmēja pie- slēšanai ar kādu potenciometru skaluma regulēšanai (skat. RA II. 10, 396. lpp.).

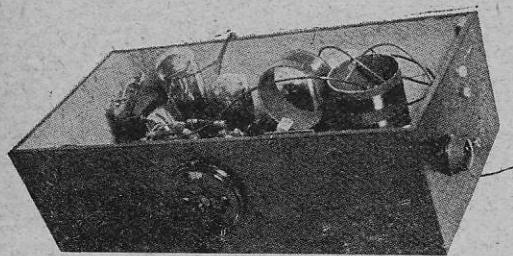

Zīm. 5. Aparāta apakšējā daļa — uztvērējs.

Pie audiona pakāpes vēl jāmin filtrs, kurā uzdevums izslēgt Rīgas raidītāju. Filtru iebūvē aparātā, kā tas redzams, foto uzņēmumā. Filtrs noskaņojams tikai reizi, jo traucējošā raidstacija var būt tikai Rīga un viņa vilni nemaina. Pievieno-

jot antenu pie A_2 — klausamies bez filtra. Kas attiecas uz viņa pārslēgu, tad skaidrības labad es viņu uzņēmu montāžas schēmā citādā projekcijā, nekā viņu vajadzētu zīmēt. Izdevīgs ir t. s. „ALLEI“ pārslēgs.

Pretestības pakāpe arī līdzīga iepriekš aprakstītiem uztvērējiem. Pretestību lieumi labi saskatāmi kā zīm. 1. tā arī zīm. 2.

Skalruņa pakāpe. Tīkliņa negatīvais spraigums ronās pateicoties skalruņa 2000 Ω spolītei, pie kurās ronas spraiguma kritums, kuru pēc attiecīgā filtra (4 M Ω un 0,25 μ F) pievadām tīkliņam.

Lampas. Pirmās divas ir maiņstrāvas pretestības lampas, trešā laba skalruņa lampa, vai pat pentode, ceturtā ir divpusīga taisngriežlampa ar apm. 20 mA jaudu.

Tīkla transformātoram nav jābūt liejam, jo jārēķinās tikai ar skalruņa lampas patēriņu un kvēli maiņstrāvas lampām.

Skalrunis pievieno tieši montāžas schēmā ar „S“ atzīmētām vietām.

Gala lampas izvēle zemfrekvences pastiprinātājiem.

A. Vītolīns.

Modernā radiouztvērējā gala lampai piekrit joti liela loma. Agrāk, kad klausījamies ar galvas telefoniem, par „gala lampu“ kalpoja gluži ikdienišķā zemfrekvences pastiprināšanas lampiņa. Arī maziem skalruņiem tā vēl deva pietiekošu jaudu. Mūsu dienās, kad uzvaras gājienu sākuši skalruņi, kuru armijas priekšgalā pašapzinīgi marše lielas jaudas elektrodināmiskie skalruņi, parastā zemfrekvences lampiņa no gala lampas goda jāatsvabina un šim uzdevumam jāmeklē piemērotāka specīga gala lampa.

Gala lampas var iedalīt divās — labāk teikt: trīs grupās: 1) spēka lampas ar mažu pastiprināšanas faktoru g (zīm. 5.) un lielu anodspraiņumu (200 un vairāk voltu); 2) jūtīgas gala lampas ar g virs 5, un 3) pentodes, kurās ieņem vidēju stāvokli: kaut gan tās joti jūtīgas, tomēr viņu pārējās īpašības tuvas spēka lampām.

No radiolampiņu rakstura datiem ievērosim tikai: stāvumu, caurtveri, resp. pastiprināšanas faktoru un anodspraiņumu. Iekšējo pretestību atstāsim sāņus: lampas izvēle jāvadās tikai no pirmajiem trim faktoriem, bet iekš. pretestības saskaņošana

ar skalruni vai izejas transformātoru jāizdara pie pēdējiem (skalrunis jāpiemēro lampai, ne otrādi!).

Par gala lampas $s \bar{t} a v u m u$ īsi sakāms, jo tas lielāks, jo labāk, pastiprinājums spēcīgāks. $A n o d s p r a i g u m s$ jāņem liels; tik liels, cik no fabrikas uzdots par maksimālo. Tamdēļ jāizvēlas lampas ar lielu pieļaujamo anodspraiņumu, kurš jāapgādā no tīkla aparāta. No anodbaterijas sadaibūt lielu spraiņumu un stipru strāvu tikpat kā neiespējami (neekonomiski), tādēļ spēka gala lampas iespējams lietot tikai apgaismošanas tīklam pieslēgtās radioiekārtās.

Šī rakstiņa galvenais nolūks, tomēr, noskaidrot caurtveres lomu gala lampas darbībā. Pieņemu, ka lasītāji ar jēdzienu „caurtvere“ jau pazīstami. Caurtvere noteic kādas radiolampiņas pastiprinājumu: tas jo lielāks, jo caurtvere mazāka. Bet caurtvere kopā ar lampai pielikto anodspraiņumu, noteic arī ko citu — vajadzīgo tīkliņa negatīvo priekšspraiņumu:

$$E_g = \frac{D \cdot E_a}{2}$$

D = caurtvere; E_a = anodspraiņums.

Tīkliņa priekšspraigumu nekad nedrīkst aizmirst pielikt — tā zināma patiesība. Zināms arī, ka tīkliņam nevar lāaut palikt pozitīvam, bet pozitīvs viņš kļūtu, ja rastos kāds spraigums, kas lielāks par priekšspraigumu E_g un pretējām zīmēm. Zemas frekvences maiņspraigumus gala lampas tīkliņam pieved iepriekšējā lampiņa. Maiņspraiguma negatīvais pusvilnis tīkliņa priekšspraigumu E_g papildina, pozitīvais — pazemina, tomēr pazemināties E_g var lieklākais līdz nullei, bet nedrīkst kļūt pozitīvs. Arī E_g paaugstināšanai ar negatīvo pusvilni nozīme tikai līdz divkāršam viņa normāllielumam: še izbeidzas anodstrāvas plūsma lampiņā, kādēl talākā tīkliņa spraiguma maiņa neatstāj iespaidu.

No teiktā skaidrs, ka maksimālais maiņspraigums, kuru var uzlikt gala lampas tīkliņam ir vienāds ar normālo, lampai nepieciešamo tīkliņa priekšspraigumu E_g . Jāatceras arī, ka par maiņspraiguma lielumu te jāsauc tiešam maksimālais, t. i. pusvilņa galotnes spraigums, bet ne efektīvais, kurš ir 0,7 no pirmā.

Ar pāris piemēriem noskaidrosim kā vadīties gala lampas izvēlē saskaņā ar sagaidāmiem zemfrekvences spraigumiem.

1. piemērs: Ir 2 pak. z. fr. pastiprinātājs aiz audiona, ar transformātoru pārnesumu 1 : 3 un 1 : 3. Z. F. lampiņai pastiprināšanas faktors ir 15, bet izmantot var apm. 80—90%; pienemsim ap 13. Audions spēj nekroploti atdot savā anoda kēdē ap 0,3 V; atsevišķos gadījumos, kad anodspr. liels, bet tīkliņa kondensātors un novada pretestība („megōms“) mazi — zemfr. maiņspraigumus līdz 1 voltam. Uz gala lampas tīkliņa var rasties šāds Z. F. maiņspraigums:

$$0,3 \text{ V} \cdot 3 \cdot 13 \cdot 3 = 35,1 \text{ V}$$

Jāizvēlas gala lampa, kurai normāls tīkliņa priekšspraigums sasniedz šo lielumu.

2. piemērs: Transformātoru vietā lietots augšējā pastiprinātāja pretestību — kondensātoru pārnesums. Lampiņai pastiprināšanas faktors = 25 (90% no tā 22,5). Kāds tagad maiņspraigums?

$$0,3 \text{ V} \cdot 22,5 = 6,75 \text{ V}$$

Stipri mazāk kā pirmā piemērā un lietojama arī mazākas jaudas jutīgā gala lampa. Bet ja vēlētumies lielāku pastiprinājumu un pieliktum vēl vienu pakāpi ar tā-

du pašu lampiņu, tad uz gala lampas tīkliņa varētu rasties $6,75 \text{ V} \cdot 22,5 = 152$ volti zemfrekvences maiņspraiguma! Lai to nekroplotu atdotu skaļrunim, gluži ne pieciešama spēka gala lampa, kura prasa tādu tīkliņa priekšspraigumu. Vienā lampā to grūti sasniegt, tamēl jālieto divas gala lampas saslēgtas „push-pull“ā (push-pull slēgumā lampas spēj pārstrādāt divkārt lielāku maiņspraigumu).

No sniegtiem piemēriem skaidra aprēķina gaita. Ja audiona vietā lieto kristall-detektoru vai lampiņas detektoru (ar negat. tīkliņa priekšspraigumu), tad viņu ražotie spraigumi var būt lielāki kā audionam un atkarīgi no tīkliņa priekšspraiguma un ieņākošām augstfrekvences svārstībām.

Uzkrīt viens: tās gala lampas, kuras līdz šim lietojam, ļoti bieži izrādās uzdevumām nepiemērotas. Kā rādijs piemērs (1.), jau 2-pak. pastiprinātāja pastiprinājums ir tik liels, ka sen pirms audiona caurlaidības spēju pilnas izmantošanas, gala lampa, no jūtīgo grupas tiek pārstūrēta. Sekas — kropļota skaņa! Bet arī pašas spēcīgākās gala lampas, kādas mūsu tirdzniecībā dabūjamas un domātas uztvērēju vajadzībām, prasa lielākais 25—30 V tīkliņa priekšspraiguma.*). Tas nozīmē, ka tikai šādu maiņspraigumu var uzlikt viņu tīkliņiem. Ir jautājums vai dzīvojamās telpās lietotiem skaļruniem tik lielas jaudas vispār vajadzīgas — bet ja rūpējas par spēcīgu iepriekšējo pastiprinājumu (ko bieži dara!), tad vēl vairāk jārūpējas par lampu, kuru domā likt iekārtā kā pēdējo. Un labi darīs, ja gala lampa neizmantos 100%-tīgi, bet 75%-tīgi tikai! Šo visu jau sen apsvēruši amerikāņi un viņu tirgū atrodamas uztvērējiem domātas gala lampas ar neparastu jaudu. Interesantiem pievedu spēcīgākās (pagaidām!) datus. Saucās „250. tips“**) un viņas kvēlsprāgums = 7,5 V; kvēlstrāva = 1,25 A; anodsprāgums = 250—450 V; pastiprināš. faktors = 3,8; stāvums = 2 mA/V; iekšējā pretestība = 1800Ω . Tīkliņa priekšspraigums pie 250 V an. spr. = 45 V; pie 450 V an. spr. = 84 V. Šo tipu slēdz arī push-pull'ā.

*) Ja paredzētais anodsprāgums nav augsts, vai arī caurtvere maza.

**) Amērikas radioindustrijā ievestī standartapzīmējumi lampu tipiem, pie kuriem (apzīmējumiem) pieturas visas fabrikas. Nēvalda tas apzīmējumu juceklis, kāds ir Eiropā.

Pieclampu superhets ar lielu darbības radiusu.

Superheterodīnu būve mūsu amatieru apriņķās nekad nav bijusi sevišķi populāra. Iemesls laikam meklējams daudzo lampu skaitā. Tagad, ar aizsargtīkļu lampām šo skaitu var ievērojami samazināt, tamēlā arī aparātu būve palikusi vienkāršāka.


Austriešu žurnāla „Radio-Amateur“ 1930. g. Nr. 10. ievietots šāda superheterodīna apraksts ar sīkām schemām. Tā kā mums nav bijusi iespēja dabūt šādu uztvērēju oriģinālaprakstu, tad sniedzam te šī apraksta sīkāku atreferējumu, jo vairāki „R.A.“ lasītāji ir izsacījuši vēlēšanos redzēt šādu aprakstu ar „R.A.“ slejās.

Starp aparātiem, kas domāti galvenā kārtā tāluztveršanai, bez šaubām, pirmo vietu patreiz ieņem superheterodīns ar viņu modifikācijām.

Pateicoties tam, ka tirgū tagad ir dabūnāmas aizsargtīkļu lampas, un ka vispārlampu kvalitāte ir ārkārtīgi uzlabojusies, tagad superheterodīnam vajadzīgo minimālo lampu skaitu var samazināt līdz piecām vai pat līdz četrām.

tiekošs negatīvs priekšspraigums (ar 4,5 voltu bateriju CB).

Otrā lampa V_0 ir oscilātors, kas rada vietējo palīgfrekvenci. Oscilātors darbojas reģeneratīvās saites slēgumā, pie kam starp saites spoli un anodu ieslēgts blokkondensātors C_R . Augstfrekvento svārstību noplūšanu tieši uz katodu aizkavē augstfrekvences drosele Dr. Uz palīgfrekvenci noskaņojamais kontūrs $L_2 C_2$ saistīts tieši ar oscilātora lampiņas tīkliņu. Dabūtā palīgfrekvence ar spoles L_1 palīdzību tiek pārnesta uz ieejas kontūru RC_1 un te abām svārstībām (palīgfrekvences un uztveramās frekvences) pārkāpjoties, rodas starpfrekvences. Šī starpfrekvence cauri uz viņu noskaņotam filtra transformātoram FT nonāk starpfrekvences pastiprinātāja pakāpē V_2 . Arī te lietota aizsargtīkļu lampa un pateicoties tam, var iztikt ar vienu vienīgu pa-

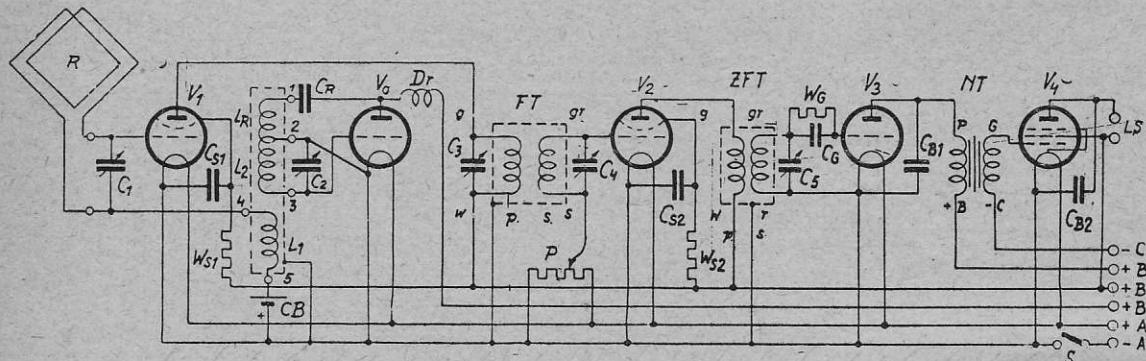

Zīm. 1.

Šāds aparāts tā tad nemaz neiznāk daudz dārgāks par labu standartuztverēju un, protams, selektīvitātes un jūtības ziņā ir nesalīdzināmi pārāks par to.

Šeit aprakstītais pieclampu superhets, kura schēma redzama zīm. 1., ir konstruēts, cik vien iespējams vienkārši, lai viņa pašbūve būtu pa spēkam katra vidusmēra radioamatiera spējām un arī kabatai.


Rāmja antenas R uztvertā enerģija tiek novadīta uz ieejas lampas vadtīkliņu. Kā ieejas lampa te lietota aizsargtīkļu lampa savā augstā pastiprināšanas faktora dēļ. Tā kā šai lampai jāizpilda arī pirmā detektoru uzdevums, viņas tīkliņam jāpiedod pie-

kāpi. Vajadzīgo tīkliņa priekšspraigumu dabūn no potenciometra P, kas pieslēgts paralēli kvēles spraigumam.

Abu aizsargtīkļu lampiņu anodiem jādod vislielākais iespējamais anodsprāigums (150 V). Aizsargtīkļu spraigumu dabūn no šī paša maksimālā spraiguma, nodzenot to nedaudz ar pretestībām W_{S1} un W_{S2} , pie kam augstfrekvences novadišanai aizsargtīkļi bloķēti pret katodu ar blokiem C_{S1} un C_{S2} .

No starpfrekvences pakāpes svārstības caur sekundāri noskaņoto starpfrekvences transformātoru ZFT nonāk parastā audionā V_3 , kurām seko viena transformātoriski sai-

stīta zemfrekvences pakāpe ar pentodi V₄. Arī pentodes un audiona anodi bloķēti pret katodiem ar blokiem C_{B1} un C_{B2}. Aparātam ir vajadzīgi trīs anodsprāgumi: B₃ — apm. 50 voltu audionam, B₂ — apm. 150

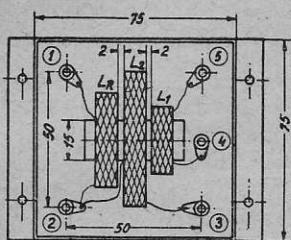


Zim. 2.

— Cielums atkarājas no lietotās pentodes, caurmērā tas būs ap 15 voltu.

Visus tris vajadzīgos spoļu komplektus — oscilātoram, filtram un starpfrekvences transformātoram — var ļoti viegli pagatavot.

Oscilātora komplekts satur tīkliņa spoli L_2 , reģenerācijas spoli L_R un saites spoli L_1 . Visas trīs šīs spoles — parastā šūnu spoļu tinumā, un novietotas uz kopēja, 15 mm resna izolācijas materiāla cilindra (zīm. 2.). Atstatums starp spolēm ir 2 mm.

Parasto radiofona vilņu diapazonam spoles tītās no 0,3 mm drāts ar zīda izolāciju. Spolei L_R te vajadzīgi 50 tin., L₂ — 150 tin., bet L₁ — 20 tin. Visu spolu gali pievienotī tapinām, kurās var ievietot aparāta pamatdēļi jelaistās ligzdīnās (zīm. 2.). Tādā kārtā

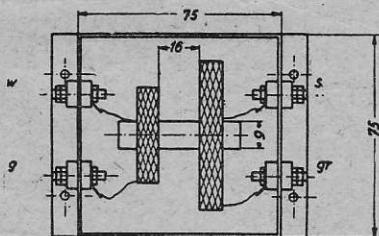

Zim. 3.

spoļu komplektu var ioti viegli apmainīt. Garjiem vilņiem grupējums un izvedums parliek tāds pats, tikai L_R jāņem ar 180 tin., L_2 — ar 350 un L_1 — ar 60 tin., visas no 0,2 mm drāts. Viss spoļu kompleks jāpārklāj ar $75 \times 75 \times 75$ mm skārda kastīti.


Līdzīgi pagatavo arī filtru un starpfrek-
vences transformātoru.

Filtram vajadzīgas divas tāpat tītas šūninspoles, tikai ar 9 mm iekšējo diametru.

Primārās puses tinumu skaits ir 700, sekundārās — 1500, abas no 0,1 mm drāts ar zīda izolāciju. Lai dabūtu lielāku selektīvitāti, atstatums starp abām spolēm nemēs samērā liels — 16 mm.

Starpfrekvences transformātora uzbūve (zīm. 4.) ir gluži tāda pati, arī tinumu skaits ir tāds pats, tikai atstatums starp primāro un sekundāro pusē ir 5 mm.


Kā filtrs, tā transformātors arī pārklāti ar $75 \times 75 \times 75$ mm skārda kastītēm, kuru

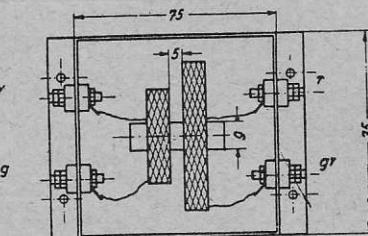

Zim. 4.

divās pretejās sienās ir izolēti ik pa diviem pieslēgiem spolu galu pievienošanai (zīm. 3. un 4.).

Pašai aparāta būvei ir vajadzīga 40×17 cm liela pamatplate no trolīta, kurā var tieši ielaist ligzdiņas lampu pamatiem un oscilatora spolēm. Zem šī pamatdēļa, vija galos, pieskrūvē divas 4 cm augstas un 23,5 cm gaļas koka līstītes, lai tādā kārtā zem pamatdēļa rastos 4 cm augsta telpa savienojumiem. Pie līstīšu priekšējiem galiem pieskrūvē 40×19 cm lielu trolīta priekšplati. Starp priekšplati un pamatdēli tā tad paliek 6,5 cm starpa, kurā brīvi var griezties abu mainīkondensātoru rotari. Zīm. 5. rāda priekšplates urbumu schēmu.

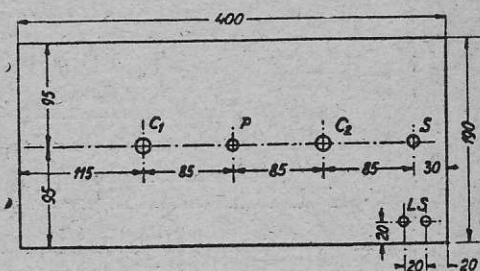


Zim. 5.

Pamatplates virspusē, kā tas arī redzams no zīm. 6., novietoti visi trīs spolu komplekti, zemfrekvences transformātors un visas piecas lampinas.


Apakšpusē novietotas visas pārējās daļas un savienojumi (zīm. 7. un 8.). Arī ciet-

dielektriķa kondensātori C_3 , C_4 un C_5 novietoti zem pamatdēļa, jo viņus vajaga galā un kabelgalu otrā galā. Šo pievadu banāntapiņām pamatplatē paredzētas ipašas

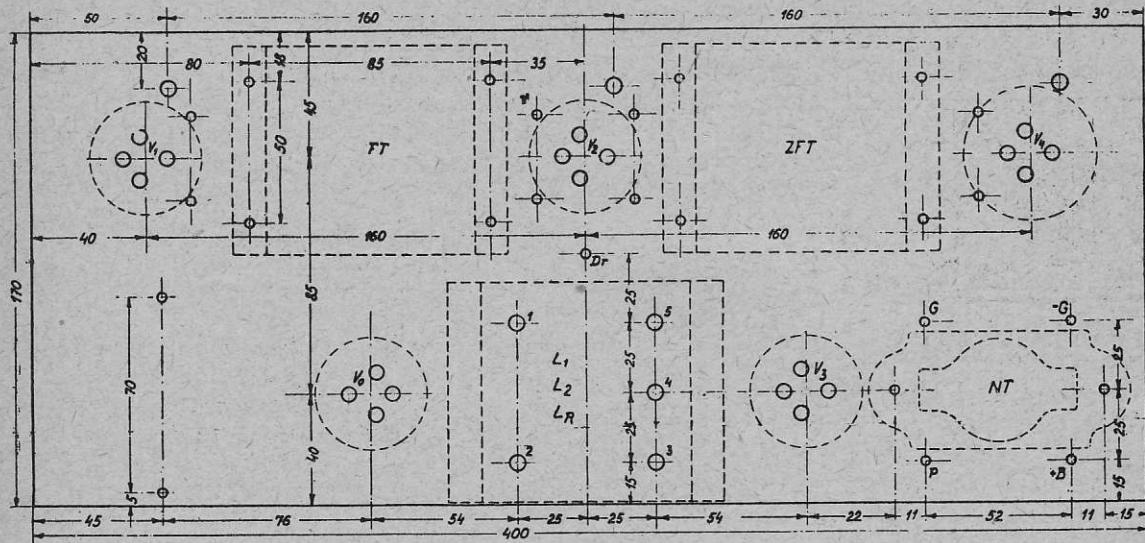

Zīm. 6.

tikai vienu reizi iestādīt. Aizsargtīkliņa lampu un pentodes anodu pievadiem ligzdiņas, bet kabelgalu piestiprina pie lampiņas anodskrūves.

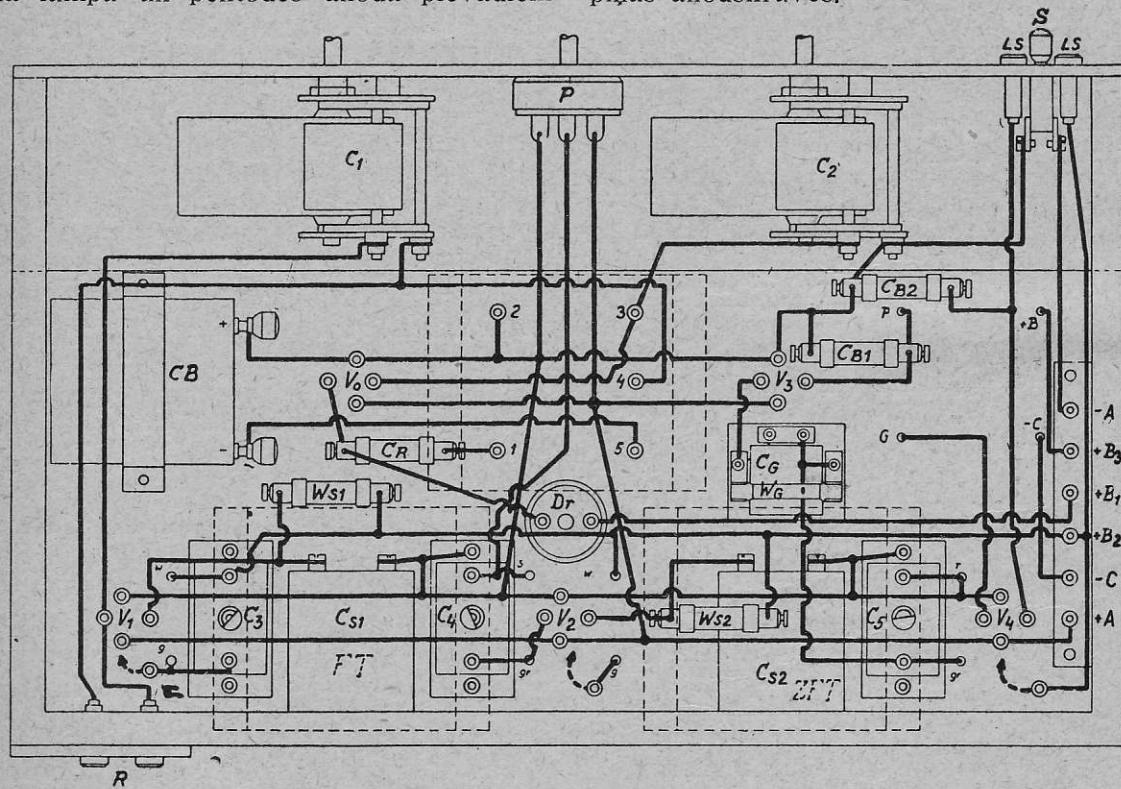


Zīm. 7.

paredzēti attiecīga garuma (apm. 15 cm.) izolēti drāts gabaliņi ar banāntapiņu vienā


Bateriju pievadiem zem pamatdēļa piestiprināta līstīte ar sešām pieslēgskrūvēm.

Telpa zem pamatdēļa no mugurpuses robežota arī ar koka līstīti, caur kurū iet bateriju aukla un kurā ielaistas divas skrūves rāmja antenas pieslēgšanai.

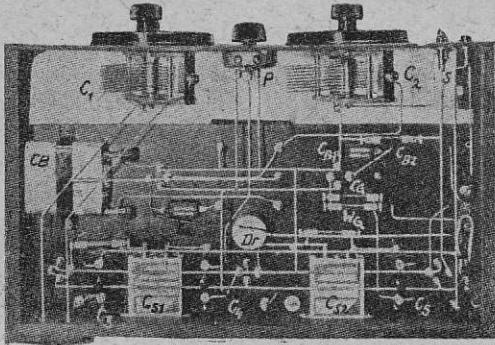

Zim. 8.

Labai uztvēršanai pietiek jau ar 40 cm rāmi ar apm. 15 tinumiem 0,5 mm drāts un 5 mm tinumu atstatumu.

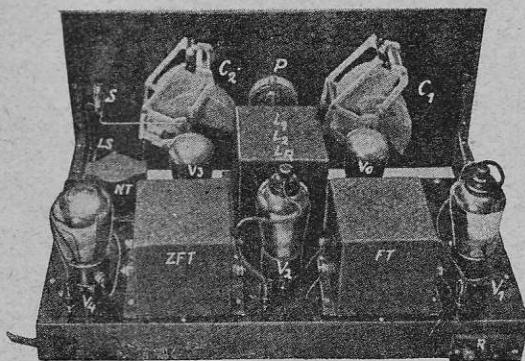

Zim. 9.

Sastāvdalju dimensijas.

C₁ un C₂ — maiņkondensātori ar sīknoskaņošanas ierīci, pa 500 cm,
C₃ — cietdielektriķa maiņkondensātors, 1000 cm,

C₄ un C₅ — cietdielektriķa maiņkondensātori, 300 cm,
C_R — blokkondensātors, 3000 cm,
C_G — " 300 cm,
C_{B1} — " 3000 cm,
C_{B2} — " 2000 cm,
C_{S1} un C_{S2} — blokkondensātori, 0,1 μ F,
W_{S1} un W_G — augstomu pretest., 2 M Ω
W_{S2} — pretestība, 0,3 M Ω
Dr — augstfrekvences droselis,
P — potenciometris, 450
S — kvēlstrāvas ieslēdzējs.

Kas attiecas uz lampu izvēli, tad te jāvadās no sekošiem datiem. Ieejas un starpfrekvences pakāpē jāņem aizsargtiklinā lampiņas ar pēc iespējas mazāku iekšēju pretestību (apm. 150.000 omu), oscilātoram lampiņa ar apm. 10% caurtveri, audionam ar 6% caurtveri un gala pakāpē pentode ar apm. 1% caurtveri.

No Philipsa lampām būtu piemērotas piem. sekošās: V₁ un V₂ — A 442, V₃ un V₄ — A 409 vai A 415 un V₅ — B 443.

No pārējām firmām lietojamas lampas ar līdzīgiem datiem.

Filtru un starpfrekvences transformātoru iereģulē sekoši: vispirms ar kondensātoriem C₁ un C₂ uztvērēju iestāda uz vietējo raidītāju un tad, vadoties no uztveršanas skaļuma, iereģulē arī C₃ un pēc tam C₄ un C₅. Precīzākai noskaņošanai uztvērējs jāiestāda uz kādu tālāku staciju (rāmis pagriež stacijas virzienā), un jāpārlabo nedaudz kondensātoru C₃, C₄ un C₅ iestādījums. Arī potenciometrs P dod iespēju regulēt skaņas stiprumu.

Pēc šī noskaņojuma aparāts ir gatavs lietošanai un to var noslēgt, ievietojot to attiecīgā lieluma kastē.

SENSĀCIJA RADIOPŪVĒTĀJIEM!

Būvējet mūsu augstvērtīgos uztvērējus

O.S.5 vai **O.S.6**

un Jūs nepiedzīvosit nekādu vilšanos. Aparāts dod Jums garantēti **visas** sasniedzamās radiofona un garo vilņu stacijas vietējā raidītāja darba laikā **tīrskanīgi** skaļruni. **Viņš atdala visu un visur.** Būve ir **vienkārša** un **lēta**.

RADIO „OKO“ Rīgā, Aspāzijas bulvāri 8.

Pieprasiet par brīvu būves pamācību.




ISIE VIENI



Mesny raidschēma praksē.

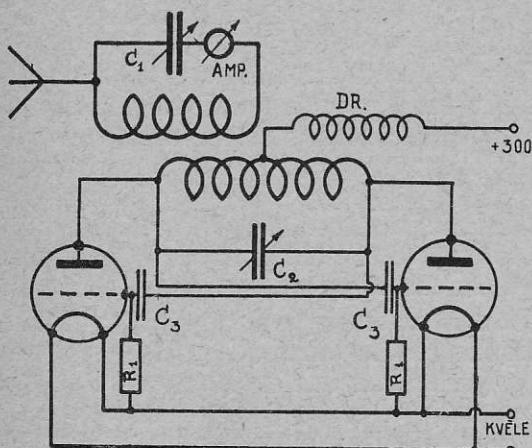A. Ozolinš,


Mesny schēma aptver divas, raidamātierim svarīgas, īpašības — vispirms ar savu ļoti lielo stabilitāti darbā un otrkārt ar lielu kompensācijas iespējamību attiecībā uz tikla svārstībām un traucējumiem.



Zimmer

Vilņa stabilitātē ir tieši šīsdienas prasība, kamēdēl pat lielos raidītājos šo schēmu lieto oscilātorā. Raidītājs ar nestabilu vilni traucē savus līdziedrus — amatierus uztveršanā un bieži vilņa svārstīšanās var būt par cēloni gadījumos, ja nevar da-būt atbildi, jo pretstacija gluži vienkārši nevar līdzī „skriet“ vilnim, kuriš pastāvīgi celo.


Piegriežoties praktiskai pusei, jāsaka ka schēma ir gaužām primitīva — vajadzīga viena drosele, viena raidspole, un viena antenas spole. Drosele ir tīta no 0,2 mm vada uz 12 cm garas un 2 cm caurmēra caurules. Raidspole veido ar kondensātoru C_2 slēgtu kontūru, kuŗa svārstības ie-tilpst attiecīgā amatierujoslā, vai tas būtu 20, 40 jeb 80 mjoslā. Drosele pieslēgta spoles viduspunktam. Kondensātoram C_2

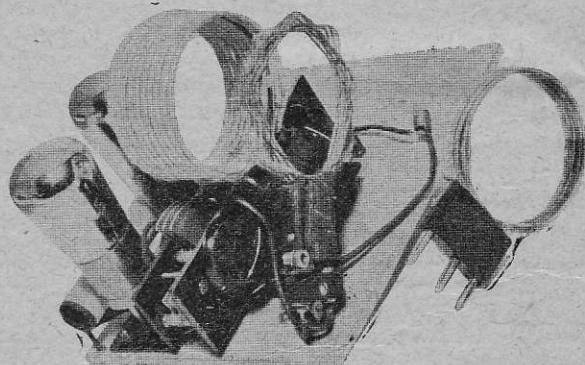

Zim. 2.

ir apm. 100 cm kapacitāte. Lai būtu ērtāka pāreja no vienas joslas uz otru, ieteicams spoles gatavot ar 3-zaru dakšu (zīm. 2.). Spoles veids var būt dažāds. Var gatavot no kailvada 2—4 mm ϕ vai arī no

izolēta vada 2 mm, ϕ kā tas arī darīts pie še aprakstītā raidītāja. Atsevišķie tinumi tiek stabili saistīti ar celuloidu (skat. ie-priekšējos aprakstus). 20 m joslai ir 4 tinumi, bet 40 m joslai 10 tinumi pie 75 mm

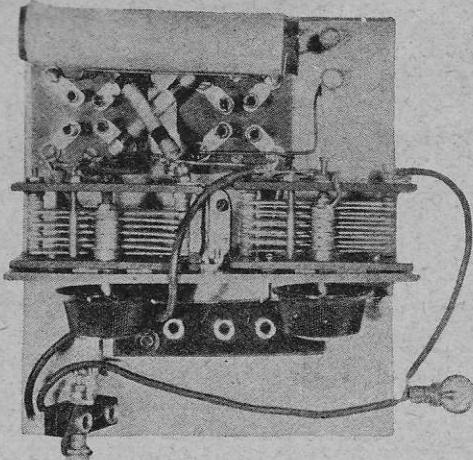

Zīm. 3.

caurmērā. Antenas spoli var lietot tādā pašā veidā, vai arī, kā tas redzams zīm. 2. ar noteikuimu, ka antenas spolei jābūt attālināmai no raidspoles. Antenas spolei paralēli ir apm. 100 cm kondensātors. Ampērmetra vietā var lietot mazu kabatas lukturiša spuldzīti. Šķiet, vispār uzkritis, ka lietojam tikai antenu, bez zemes jeb pretsvaļa. Šis veids ir kāda austrieša īsvilpnieka J. Fuchs'a patente. Praksē loti ērta. Noskoņojas, lai ampērmetrs dotu vislielāko izsitienu, tad arī antena visvairāk izstaros. Antena tiek ierosināta vai

nu uz pamatvilni, vai kādu virsvilni (zīm. 4.). Antenas pamatvilnis ir:

vada garums metros reizināts ar 2,1.
Iestādīšanas technika šāda:

iestāda raidītāju rupji uz vēlamo vilni, pieslēdz antennu pie starpkontūra un vēro strāvu šajā kontūrā:


- ja antennu uz mirkli atvieno un strāva krit, raidītājam īss vilnis — mazliet jāpalielina,
- ja strāva pieaug — vilnis par garu — jāsaīsina.

Ja pamatvilnis uzmeklēts pareizi, tad antenas pievienošana un atvienošana neatstāj iespaidu uz starpkontūra ampērmetru.

Tālāk, atrastais vilnis izmērojams ar vilņu mēru un salīdzināms, vai viņš ietilpst amatieru joslā.

Vēl jāatzīmē, ka noskoņošanās noteiktība starp antenas un raidkontūru pārāk precīza nav vajadzīga, jo praksē izrādījies, ka vilņu starpība + 10% uztvērējā skaļumu nemaina.

No zīm. 2. un 3. vēl redzams, kā vi-su iespējams sabūvēt loti kompakti, tā piem.attēlā redzamais raidītājs aizņem tikai 16×16 cm pamatlaukumu. Kā raidlampu labi lietot tipu ar mazu caurtveri piem. C 509 vai RE 504 un RE 312.

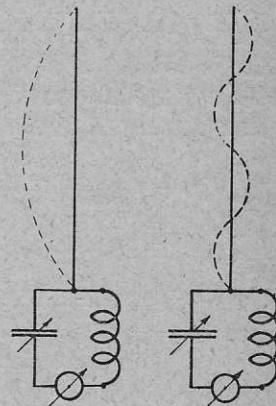


Zīm. 4.

RADIO aparāti un viņu piederi.

J. Perl un F. Marienfeldt, Rīgā,

Mazā Ķēniņu ielā № 17.

Marijas ielā № 27.

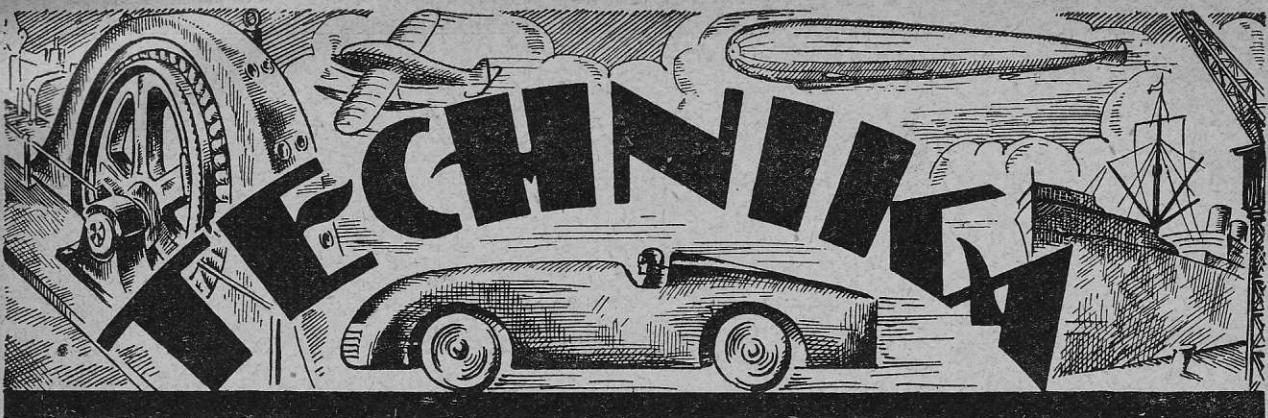


Jūras energijas izmantošana.

Maz pa mazām cilvēks ir mācījies izmantot savām vajadzībām daudzus un dažādus dabas energijas krājumus. Nerunājot nemaz par akmeņogli un dažādām minerāleļļām, kurās sedz galveno daļu no pasaules

Tagad stāvoklis ir jau mainījies un ir pārādījušies divi projekti jūras energijas izmantošanai. Viena šī projekta praktiskais izvedums jau tuvojas beigam.

Abu projektu autori ir franči.

Profesors Klods (Claude) ar savu projektu grib izmantot silto joslu jūru un okeanu termisko energiju. Milzīgo siltuma

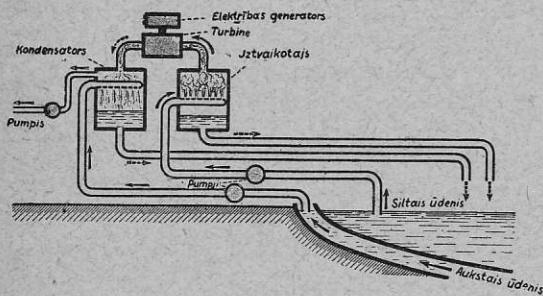

Zim. 1. Prof. Kloda ierīces schēma.


enerģijas patēriņa, liela nozīme piekrīt arī ūdenskritumu, upju un, zināmā mērā, arī vēja energijai.

Un tomēr jāsaka, ka dabai ir vēl daudzi enerģijas avoti, kuruš cilvēks vēl neprot izmantot sev par labu. Ir jāsaka katrā ziņā, vēl neprot, jo nav ne mazāko šaubu, ka zinātnei un technikai arvien attīstoties, tiks pārvaretas visas grūtības, kas patreiz kavē šo enerģijas avotu izlietošanu.

Kā spilgts piemērs tam ir minami patreizējie sekmīgie mēģinājumi jūras energijas izmantošanā.

Okeanu un jūru ūdeņi slēpj sevī milzīgus enerģijas krājumus, kuri, ja vien mēs prastu pienācīgi tos izlietot, segtu visus enerģijas patēriņus.

Līdz pat pēdējam laikam, izņemot dažus primitīvus mēģinājumus, nebija nekādas ierīces, kā jūras enerģiju padarit pieejamu lietošanai.

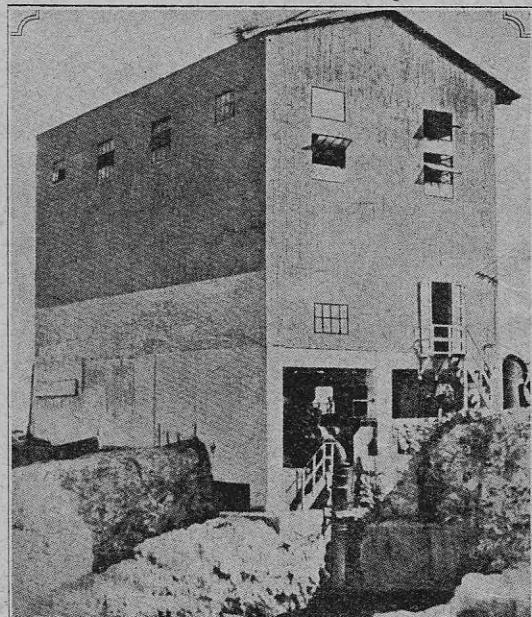


Zim. 2. Prof. Kloda spēkstacija Kubā pie Havanas.

daudzumu, ko satur sevī šie ūdeņi, tieši nekādi nevar izmantot, jo kādā kermenī esošais siltums var darīt darbu tikai tad, ja ir kāds cits kermenis, kura temperatūra ir zemāka par pirmā kermēja temperatūru.

Kloda ideja, kuŗu viņš cēla priekšā franču zinātni akademijai jau 1927. gadā, ir izmantot temperatūru starpību starp jūras augšejiem un apakšejiem slānjiem.

Kā zināms, ūdenim pie augstākas temperatūras ir lielāks tvaiku spiediens, kā pie

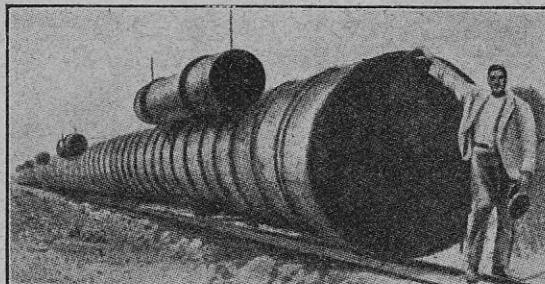

Zīm. 3. Prof. Kloda caurule pirms iegremdēšanas okeānā.

zemākas un šo apstākli izlieto arī pie parastām tvaika mašīnām, kur, sasildot ūdeni līdz 100° , lauj tam iztvaikot, un dabūto tvaiku izlieto mašīnas virzula dzīšanai. Pēc padarītā darba, tvaiku atdzesē (ielaižot to kondensatorā, kurš satur aukstu ūdeni).

Principiāli nemaz nav vajadzīgs ūdeni sasildīt līdz 100° . Ja vien atdalās pietiekošs daudzums tvaika (un to var panākt, pamazinot tvaika katlā spiedienu), tvaika katla ūdens temperatūra var būt arī daudz zemāka. Protams, dzesētāja — kondensatora temperatūrai tad jābūt vēl zemākai.

Savus pirmos laboratorijas mēģinājumus Klods izdarīja ar miniātūru tvaika mašīnu, lietojot tvaika katlā ūdeni pie 24° (pie $\frac{3}{10}$ atmosferas spiediena), bet dzesētāju ar 4° ūdeni.

Pēc šiem pirmiem sekmīgiem mēģinājumiem, Klods 1928. gadā ierikoja Belgijā jau nopietnāku ierīci, kuŗa, izlietojot temperatūru starpību starp kalnraktuvju krāšņu, samērā silto, dzesināmo ūdeni un Meuses upes ūdeni, dzina jau 50 kW ģenerātoru.

Kad arī šis mēģinājums izdevās, Klods stājās pie savas tiešas idejas izvešanas dzīvē.


1929. gadā viņš iesāka pirmos darbus Matausas līcī pie Havanas. Te zem viņa vadības jūrā tika ielaista 2000 m gara vilņota tērauda caurule, 1,6 m diametrā. Ar šīs caurules palīdzību, kuŗa bez tam vēl

pārklāta ar siltumu nevadošu kārtu, Klods gribēja uzpumpēt no 600 m dziļuma auksto jūras ūdeni, kuŗa temperatūrai pēc viņa mērījumiem vajadzēja būt ap 10°C . Tā kā virsējo ūdens slāņu temperatūra te ir ap 26°C , vajadzēja dabūt ap 16° lielu temperatūras starpību, kuŗu tad arī varētu izlietot tvaika mašīnu vai turbina dzīšanai un tādā kārtā iegūt izmantojamu energiju.

Pēc vairākām neveiksmēm (divas reizes milzu caurule notrūka un nogrima jūrā) tikai šī gada 15. septembrī visi caurules nolašanas darbi bija pabeigti un pirmie uzpumpētie aukstā ūdens krajumi deva 13° temperatūru, tādā kārtā reducējot derīgo temperatūru starpību uz 13° . Tomēr arī šis lielums ir pietiekošs un cerams, ka visā drīzumā Kloda ideja dos jau lietojamus auglus, izteiktus tūkstošos kilovatos.

Otrs jūras izmantošanas projekts, kurš varbūt ir vienkāršāks, stāv sakarā ar paisuma un bēguma parādībām.

Pateicoties mēness pievilkšanas spēkam, jūru un okeānu ūdeņu līmenis nav arvien vienādā augstumā. Divreiz dienā ūdens līmenis aug un sasniedz zināmu maksimumu (paīsums) un tāpat divreiz dienā tas krīt līdz zināmam minimumam (bēgums). Starpība starp maksimālo un minimālo līmeņa

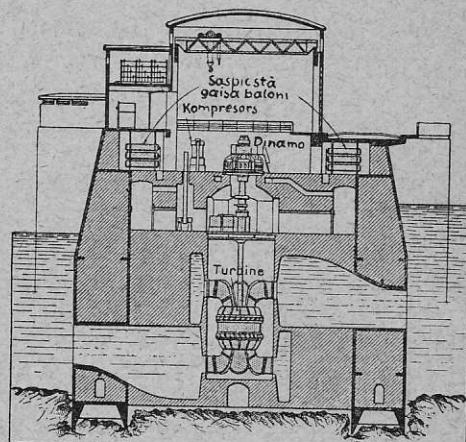


Zīm. 4. Jūras paisuma un bēguma izmantošanas spēka stacijas projekts.

augstumu visās vietās uz zemes lodes, protams, nav vienāda, atklātu jūru piekrastēs tā ir daudz lielāka nekā no visām pusēm ierobežotu jūru piekrastēs (piem. Baltijas jūrā).

It sevišķi izcilus vietu šīnī ziņā ieņem Francijas rietumu piekraste, galvenā kārtā Bretāja. Te starpība starp jūras krasta ūdens līniju paīsuma un bēguma laikā dažās vietās sasniedz gandrīz neticamu lielu — līdz 15 metru, un 4—6 metru starpība te ir parasta lieta.

Tas izskaidrojams varbūt ar to, ka paīsuma vilnis, nākdamis no okeana, pa dajai reflektējas no Anglijas un Irijas dienvidus gala un nonāk arī līdz Francijas piekrastei, kur, sastapdamies ar te tieši pienākušo vilni, dažās vietās rada pastiprinātu vilni.

Tagad vajadzētu tikai šādās vietās nodambēt kādu ūdens daudzumu un ūdens līmenis šādā baseinā, līdz ar paīsumu un bēgumu ceļoties un krītot, varētu dzīt ūdens turbinu.

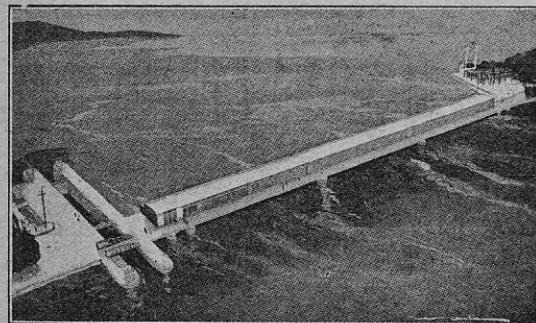

Zīm. 5. Ransas (Rance) ietekas nodambējuma projekts ar 30 turbinām. Pa kreisi kuñošanas slūžas.

Nav pat vajadzīgs ierīkot māksligus baseinus, jo Bretānā ir ļoti daudz jūras līciņu un upiņu ieteku, kuļus, nodambējot no vienas pusēs, var pārvērst par ļoti labām ūdens tvertnēm. Šīs nodambējumā vajag tikai iebūvēt turbinu, lai viss baseinā ieplūstošais vai no viņa izplūstošais ūdens ietu caur turbines ratu, saistīt ar turbīni dinamomašīnu — un spēka stacija ir gatava.

Lai arī principiāli viss tas ir pareizi, tomēr rodas zināmas praktiskas dabas grūtības.

Pirmkārt, visaugstākā un viszemākā līmeņa laikā turbīna stāvēs mierā, jo ir vajadzīga zināma noteikta līmeņa starpība starp ūdeni baseinā un brīvo jūras ūdeni, lai turbīna varētu darboties. Tā tad četras reizes dienā ierīce stāvēs mierā.

Otrkārt, ikuļas spēka stacijas ražotai enerģijai zināmā mērā ir jāpiemērojas enerģijas patēriņam, kurš, protams, dien-nakts laikā stipri svārstās. Pie šādas vienkāršas ierīces tāda piemērošanās būtu diezgan grūta.

Abu šo grūtību novēršanai Francijā ir izstrādāti divi projekti, kuri visā drīzumā tiks realizēti Ransas ietekā un Aber Vrac'h līci, netālu no Brestas.

Pirmais projekts ražotās enerģijas nonivelēšanai un noregulēšanai paredz divus atsevišķus baseinus ar vairāk turbinēm katrā. Katra baseina turbinēm var likt darboties atsevišķi, piem. kad viens baseins ir iztukšojies, var sākt tukšot otro vai arī otrādi. Tāpat, ja ir vajadzīga lielāka enerģija, var likt strādāt abiem baseiniem reizē.

Otrs projekts paredz tikai vienu baseinu, kas stiprā mērā samazina būves izdevumus.

Pēc šī projekta, nodambējumā ir iebūvētas vairākas speciāla tipa turbinēs, kuras, kā ūdenim pieplūstot, tā arī aizplūstot, griežas vienā virzienā. Bez tam ūdens pievadslūžas atvērumus arvien automātiski piemērojas līmeņu starpībai, lai turbīna grieztos viemērigā ātrumā un, kad sasniegta minimālā līmeņu starpība, kuļa vairs nevar turbinu dzīt, slūžas atveras un ūdens līmeņi baseinā un jūrā ātri izlīdzinās.

Turbīna dzen tieši ar viņas asi saistītu dinamomašīnu un bez tam vēl gaisa kompresoru. Kompressora saspiesto gaisu uzkrāj balonos un, kad turbīne vairs nespēj strādāt, dinamomašīnu var dzīt ar šo saspiesto gaisu. Saspiestais gaiss bez tam apmierina visas centrāles iekšējās vajadzības, lai nebūtu jāņem tieši turbīnes grieztās dinamomašīnas enerģiju.

Viena pati šāda stacija ar četrām turbinām gada laikā varētu ražot ap 14 milj. kilovatstundu.

Lielākā stacija, kuļa paredzēta Ransas ietekā, saturētu 30 turbinēs, dotu pāri par pusmiljarda kilovatstundu gadā un izmaksātu pāri par pusmiljardu franku. Neskatoties uz šo augsto izmaksu, būve katrā ziņā atmaksātos, jo te lietojamā enerģija ir neizsīkstoša.


P. J. F.



Lampiņas voltmetrs gramofona skaņas noņēmēju pārbaudišanai.

(Bastelbriefe der Drahtlosen № 10. 1930.)

Elektriskam gramofonam, arvien vairak ieviešoties lietošanā, sāk arvien lielāku vē-

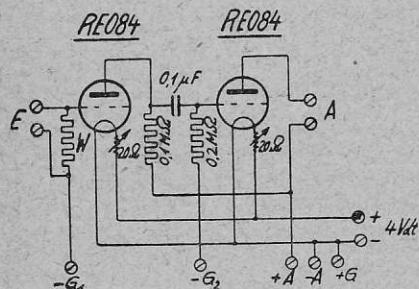

Zīm. 1.


ribu piegriezt arī gramofona skaņas noņēmēja (pick-up'a) kvalitātei. Vairs neapmierinas ar ikvienu pick-up'u, kā agrāk, bet meklē tipus, kuŗi dod nekroplotu reprodukciju, pēc iespējas plašās frekvenču robežās, un pie tam, pēc iespējas skaļu, lai nevajadzētu daudzas pastiprināšanas pakāpes. Līdz šim pat laikam firmas vēl nedod saviem fabrikatiem līdz raksturlīknes, kurās rādītu noņēmēja dotos spraigumus pie dažādām frekvencēm, tādēļ amatierim, kurš grib pārliecināties par viena vai otra tipa noderīgumu, neatliek nekas cits, kā izdarīt vajadzīgos mērījumus pašam.

Faktiski arī tas nemaz nav tik grūti. Vislabāk šim nolūkam ir lietot tā sauc. lampiņas voltmetri. Viņa darbības princips pastāv iekš tā, ka mēs noņēmēja radīto spraigumu pievadam lampiņas tīkliņam, kurā sašķēcta anodtaisnotāja (detektora) slēguma, un tad nolasam anodstrāvas maiņu. Jo lielāks būs tīkliņam pieliktais spraigums, jo lielāka būs arī anodstrāvas maiņa un tādā

kārtā varam viegli noteikt nezināmo pielikto spraigumu.

Vajadzīga tā tad ir tikai lampiņa un miliampēmetrs, lietas, kurās katram amatierim droši vien būs pie rokas.


Visas ierīces schēma redzama zīm. 1. Tā kā strāvas stiprumi lampiņas anodkontūrā pie mazām tīkliņa spraiguma mainām būs mazi, pie E ieslēgtā noņēmēja spraigu vispirms parastā kārtā pastiprina ar vienu pretestības pastiprinātāja pakāpi un tikai tad pievada anodtaisnotājam, kuŗa anodkontūrā pie A ieslēgts miliampēmetrs (0—5 mA). Kvēlei lieto 4 V akumulātoru, pie kam ar kvēreostatiem kvēlsprāgumu iestāda uz apm. 3,8 V. Pirmās lampiņas priekšsprāgumu nem tik lielu, lai darba punkts atrastos lampiņas raksturlīknes negatīvās taisnās daļas vidū, bet otrai tik lielu, lai anodstrāva patreiz izzustu. Pie zīmējumā norāditām lampām un pie 150 V anodsprāguma — G_1 būs — 3 V, bet — G_2 = — 12 V. Pretestību W jāņem apm. 0,1 $M\Omega$ lielu.

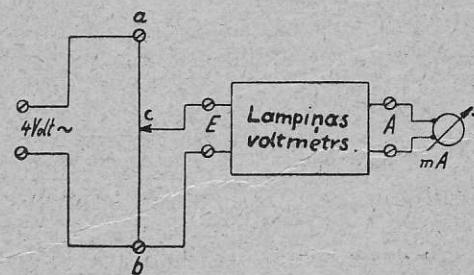

Zīm. 2.


Pēc sabūvēšanas voltmetrs jāgradue. Tam nolūkam dabūnam 4 V maiņsprāguma avotu (zvanu transformātors vai tīkla transformatora kvēles tinums) un pie viņa poliem pievienojam taisni izstieptu, tieši

1 m garu pretestības drāts gabalu (no veca kvēlreostata). Lampiņas voltmetra ieejas sienu polu tad pievieno vienam drāts galam, bet otru polu slīdkontaktam, ar kuru var braukt pa visas drāts gaļumu (zīm. 2.).

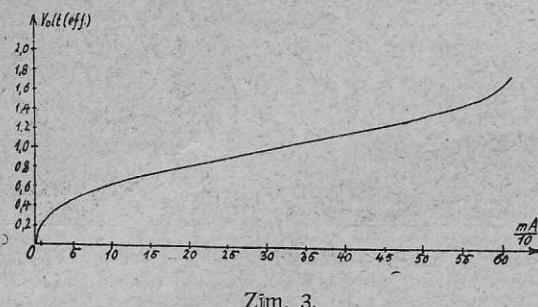

Zīm. 3.

Ja c atrodas punktā a, tad voltmetram būs pielikts viss maiņsraiguma avota spraigums, ja turpretim to pārbīdīsim līdz b, pie E pieliktais spraigums būs nulle. Tādā kārtā, bīdot c, varam pie E pielikt visus spraigumus starp 0 un 4 voltiem. Pieliktais spraigums būs arvien $\frac{bc}{ab}$. Ja tagad, sākot no b, pārbīdīsim c ik pa 5 cm (0,2 volti) un ikreizes nolasīsim anodstrāvas lielumu, tad varam anodstrāvas atkarību no pielikta spraiguma uzzīmēt grafiski un dabūt apm. zīm. 3. līdzīgu līkni.

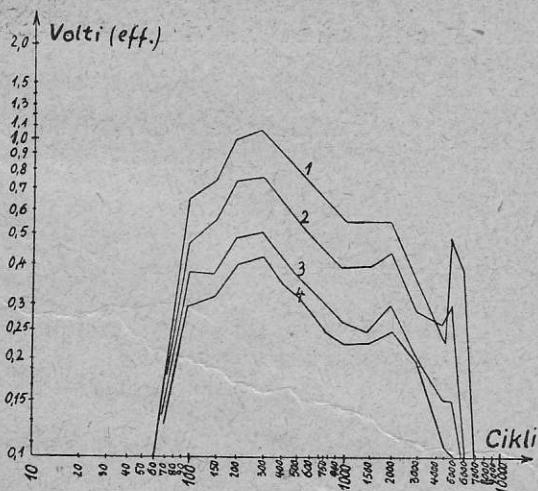

Zīm. 4.

Šāda līkne būs mūsu lampiņas voltmetra graduēšanas līkne, jo ar viņas palīdzību, nolasot vienkārši miliampērmētra norādījumu, varam tūlit pateikt tikliņam pielikta spraiguma lielumu.

Graduēšana ar spraiguma avotu līdz 4 V pilnīgi pietiekoša, jo pat labākie noņemēji nedod daudz lielāku spraigumu par 1—1,5 volti. Pieliktā maiņsraiguma pareizo lielumu var vēl drošības pēc pārbaudīt ar precīzu voltmetru, bet tas arī nav no tik liela svara.

Kad voltmetrs ir graduēts, var sākt mērījumus ar noņemējiem.

Vispirmā kārtā jāpārbauda viņu frekvenču atkarība. Tam nolūkam ir vajadzīgas gramofona plates ar iespēlētām noteiktām frekvencēm. Tādas piem. ir vācu „His Masters Voice“ sabiedrības plates № 62 688 un 62 689, uz kurām iespēlētas 30, 40, 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 un 10 000 ciklu frekvences. Uzliekot šādu plati uz gramofona un noregulējot apgriezeni skaitu tieši uz 80 (!), ar lampiņas voltmetra palīdzību var noteikt nonēmēja radīto spraigumu pie ikkatras frekvences, un uzzīmēt viņa frekvences līkni, atliekot uz horizontālās ass frekvences, bet uz vertikālās — attiecīgos spraigumus (zīm. 4.). No graduācijas līknes nolasītie spraigumi, protams, būs efektīvie spraigumi, un lai dabūtu maksimālos spraigumus, šie efektīvie spraigumi jāreizina ar $\sqrt{2} = 1,41$.

Tālāk ar mūsu voltmetru var noteikt dažādu adatu piemērotību (zīm. 4. līknes uzņemtas vienam pašam noņemējam, lietojot dažādas adatas), jo viena adata dod skaļāku reprodukciju, otra klusāku. Uz frekvenčes līknes veidu adatas gan lielu iespaidu parasti neatstāj.


Labam noņemējam puslīdz vienmērīgi jāreproducē frekvences vismaz no 60 līdz 1000 cikliem, un ir pat noņemēji, kuri labi dod vēl 10 000 ciklu skaņas.

Ar minētiem mērījumiem voltmetra liešanas iespējas nebūt vēl nav izsmeltas, to var piem. lietot noņemējam paralēli pieslēgtas pretestības vai potenciometra iespāida noteikšanai un tādz. un pat mērījumiem, kuri nemaz neattiecas uz gramofona skaņas noņemējiem.

Četrlampu superhets ar pentodi ieejas pakāpē.

(Radio Revue № 11. 1930.)

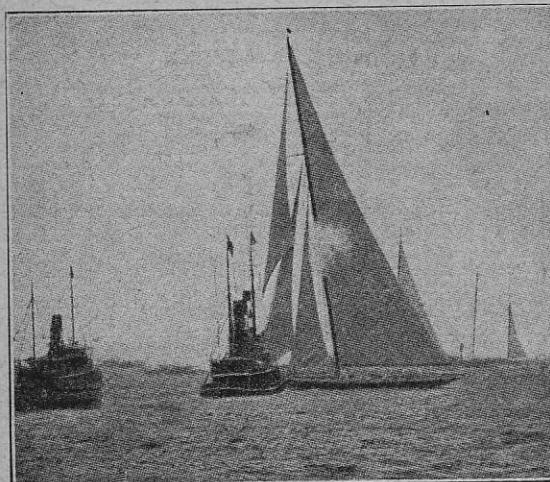Minimālais lampu skaits, ar kuru var konstruēt tagad superheterodīna aparātu ir četras.



„Amerikas kausa“ cīnas uzvarētāja jachta L'Enterprise".




Vidū:


Pa kreisi — Aparāts aeroplānu tuvošanai pēdējos angļu armijas manevros.

Pa labi — R 101 5 metru gara modeļa demonstrēšana katastrofas cēlonu noskaidrošanas komisijas sēdē.

A�akšā:

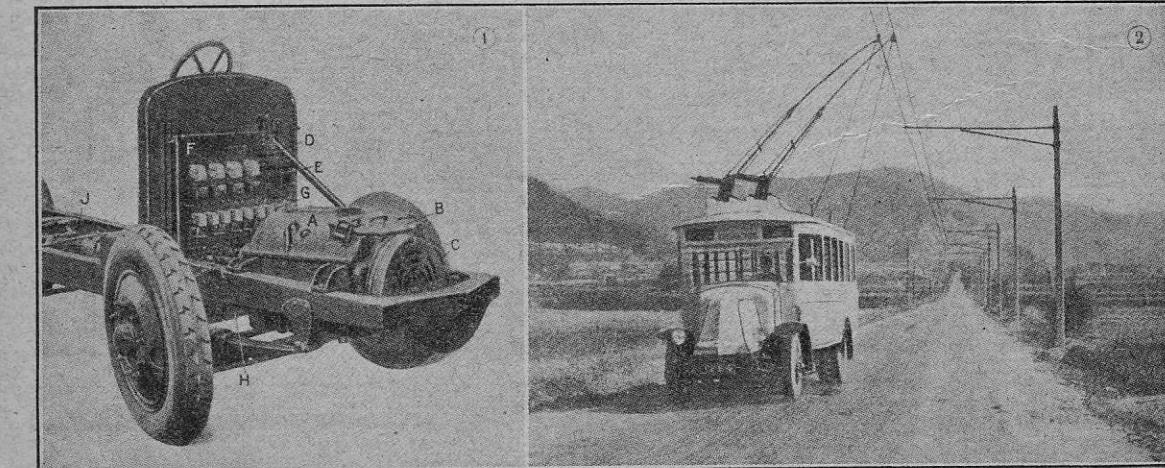Elektro-autobuss ar strāvas pievadu pa diviem gaisa vadiem. Elektrobuss ir darbā uz divām līnijām Savoijā. Pa kreisi — elektrobusa elektromotors un stūre. Pa labi — 40-vietīgais elektrobuss darbā.




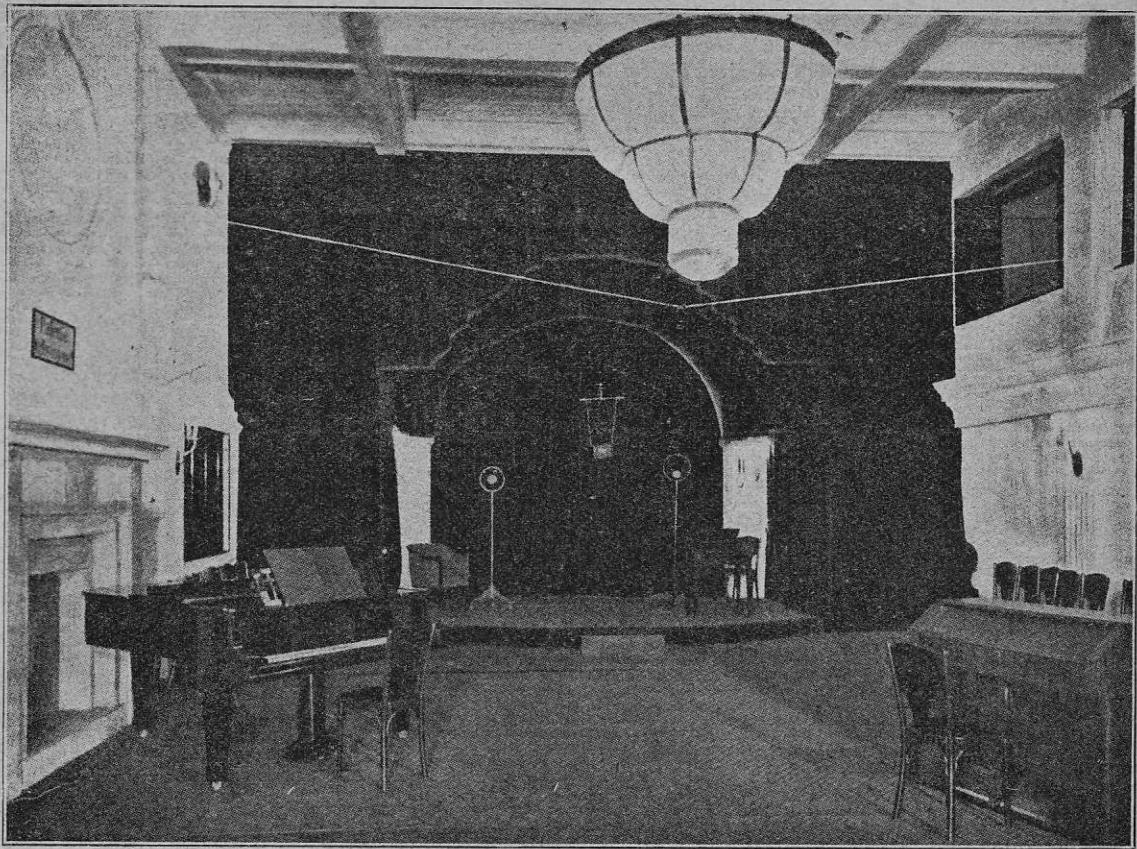


Varšavas radiofona raidstacijas lielā stūdijs.


Apakšā pa kreisi: Jaunā 200 kW Schenectady īsvilņu raidītāja WGY pastiprinātāja iekārta.

Apakšā pa labi:

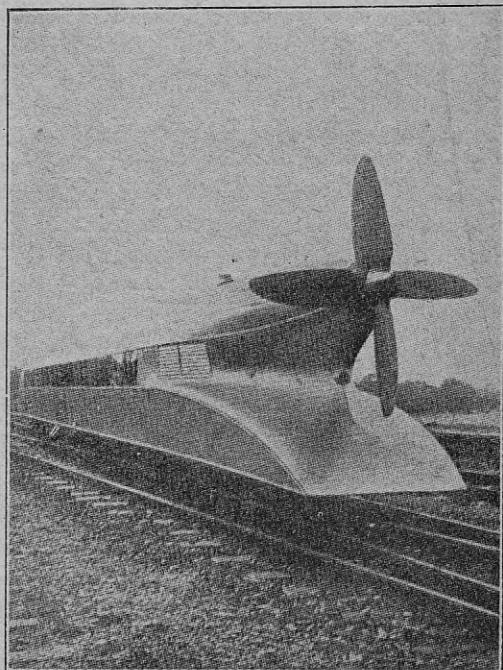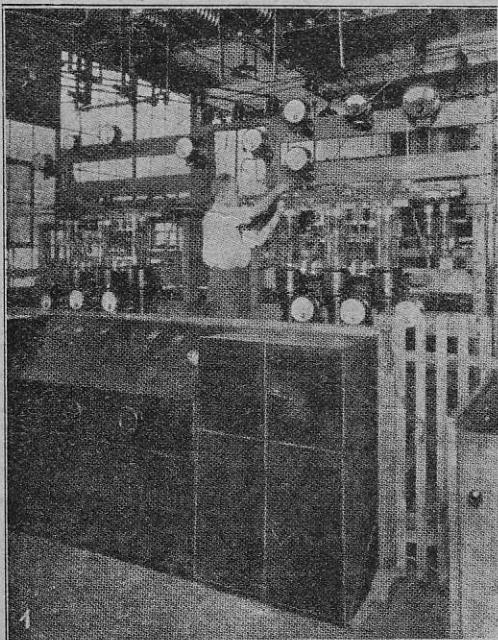„Cepelins uz sliedēm”, jauns satiksmes līdzeklis, kuru nesen izmēģināja Hanoverā. Sasniegtais ātrums bija 180 klm/st.



Pirmai lampai tad obligātoriski jābūt divtīkļu lampai, jo tai jāizpilda arī oscilātora uzdevums. Arī otrai, starpfrekvences lampai ir jābūt aizsargtīkliņa lampai, jo ja ir tikai viena starpfrekvences pakāpe, ar

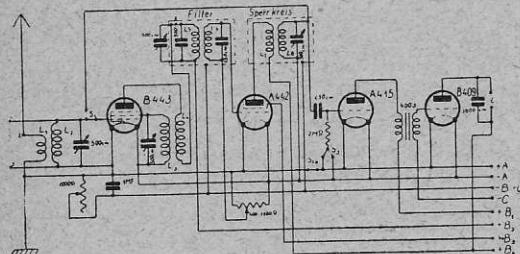


Zīm. 1.

parastās lampiņas doto pastiprinājumu nepietiek. Trešā lampa tad ir parasts audions vai detektors un ceturtā viena zemfrekvenčes pakāpe.

Šeit aprakstītais uztvērējs interesants ar to, ka viņā kā pirmā lampa lietota pentode, kas literatūrā sastopams pirmo reizi. Ar to panākami daudz lielāki rezultāti, kā ar labu divtīkļu lampu.

Uztveršanai var lietot kā āra un iekšas antenu tā arī rāmi. Rāmi pieslēdz punktos 1. un 2. (zīm. 1.), izņemot tādā gadījumā spoli L_2 .

Palīgsvārstības rodas noskaņotā kontrūrā, kas ieslēgts starp pentodes palīgtīkliņu un katodu. Pateicoties saitei starp spoliem L_3 un L_4 , palīgsvārstības pārklājas uztvertām svārstībām un rada starpfrek-

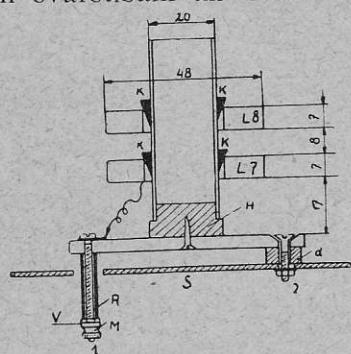

Zīm. 4.

vinces svārstības, kuŗas caur filtra transformatoru (kuŗš noskaņots uz viņām) nonāk starpfrekvences pastiprinātāja pakāpē. Te starpfrekvences svārstības tiek stipri pastiprinātas un pēc tam caur starpfrekven-


ces transformatoru L_7/L_8 pārnestas uz audionu. Audionam seko viena parastā zemfrekvenčes pakāpe ar transformatora pārnesumu.

Lai arī aparāts būvēts kā bateriju uztvērējs, tomēr to ļoti viegli var pārvērst tīkla uztvērējā. Tam nolūkam jau iebūvēti maiņstrāvas lampiņu pamati, kvēlkontūra vadi izvesti ar maiņstrāvas auklu un paredzēts trešais vads netieši kvēlināto lampiņu katodiem.

Sākot aparāta būvi, vispirms jāpagatavo visi spoļu komplekti.

L_1 un L_2 ir divas cieši saistītas (savstarpējais atstatums 8 mm) plakanspoles ar 35 mm iekšējo caurmēru. L_1 tīta no 0,5 mm divkārši izolētas drāts — 15 tin., L_2 no 0,2 mm drāts — 50 tin.

Oscilātora spole L_3 tīta uz 50 mm caurmēra cilindra no 0,5 mm augstfrekvenčes auklas — 78 tin., bet saites spole L_4 , kuŗa

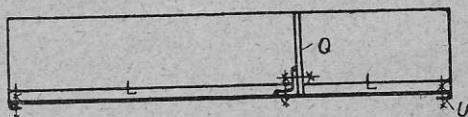


Zīm. 3.

uztīta uz nedaudz mazāka cilindra, ar 0,2 mm drāti un 50 tin., ir iestiprināta oscilātora spoles iekšpusē (viņas augšējā galā).

Aparāta svarīgākā daļa ir filtrs un starpfrekvences transformators, pie kuŗu pašbūves jāievēro vislielākā uzmanība. Kā filtra, tā transformatora abas pusēs sastāda 7 mm platas šūniņspoles ar 25 mm iekšēju caurmēru. Spoles tītas no 0,15 mm drāts ar emaljas un zīda izolāciju. Filtra primārai pusei ir vajadzīgi 300 tinumi, sekundārai 600 tin., bet starpfrekvences transformatoram abās pusēs pa 600 tin. Filtra un transformatora spoles ir uzmontētas uz 20 mm resna pertinaksi cilindra un piekļētas pie tā ar maziem kilišiem. (Zīm. 2.). Paši cilindri piestiprināti vertikāli pie apalām izolācijas materiāla ripiņām (caurmērs 80 mm), kuŗas ar distanciņķi d palīdzību ir piestiprinātas nedaudz augstāki par aparāta pamatplati s .

Spoļu gali pievienoti pie skrūvītēm, kuŗas ieskrūvētas ripiņās un pārklātas ar izolācijas cauruli R , iet cauri pamatplatei s (zīm. 2.).


Atstatums starp filtra spolēm ir diezgan kritisks un no tā atkarājas aparāta noskaņošanas iespēja un arī selekcija. Vislabākais atstatums svārstas starp 11 un 20 mm. Starpfrekvences transformātora spo-

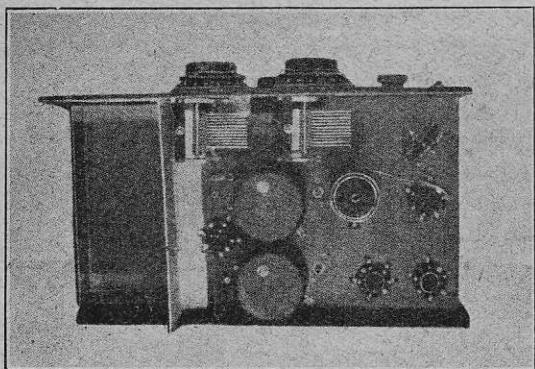

Zīm. 4.

ju atstatums nav tik kritisks, tas var būt apm. 8—12 mm.

Kā filtrs, tā arī starpfrekvences transformātors ir nosedzami ar apalu aluminijs cilindri, kurā augsgals ir slēgts un kurš iet taisni pāri apalai ripiņai, uz kurās atbalstās filtra un transformātora pertinaksa cilindrs. Šo aluminijs kārbiņu augstums ir 85 mm. Filtra kārbiņas iekšpusē vēl novieto divus blokkendensātorus, kurus piešķir paralēli primāram (500 cm) un sekundāram (250 cm) tinumam.

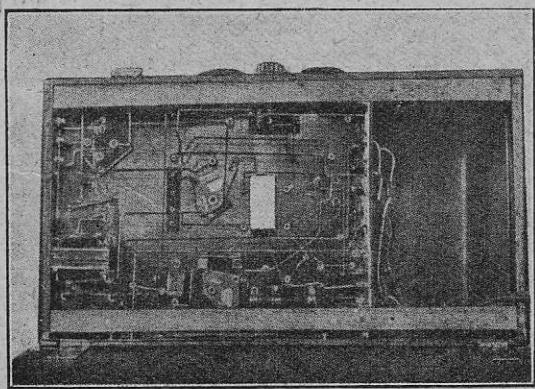

Zīm. 5.


Kad filtrs un transformātors pagatavoti, var stāties pie paša aparāta būves.

Visas aparāta daļas ir novietotas uz $450 \times 240 \times 50$ mm tērauda skārda kastes, kurās 450×50 mm malas ir valējas un 450×240 mm dibens ir izvelkams (zīm.

3.). Šī kaste noder kā subpanelis un viņa ar starpsienu Q ir sadalīta divās daļās. Lielākā daļa ($310 \times 240 \times 50$ mm) paredzēta pašam uztvērējam, bet mazākā — vēlāk varbūt iebūvējamai tīkla daļai. Subpaneļa kastes priekšpusē bez tam pieskrūvē $450 \times 200 \times 5$ mm izolācijas materiāla priekšplati, kurās mugurpusi pārkāj ar plānu aluminijs vai vara skārdu.

Pakalējo subpaneļa valējo malu aizklāj ar $450 \times 50 \times 5$ mm izolācijas materiāla listi, kurā ar enģu palīdzību var pacelt un nolaist. Subpaneļa virspusē vēl piestiprināta aluminijs šķērssiena (zīm. 4.), kura atdala uztvērēju no vēlāk iebūvējamās tīkla daļas.

Priekšplatē ir iestiprināti abi maiņkondensātori, noskaņošanai un palīgvārstības

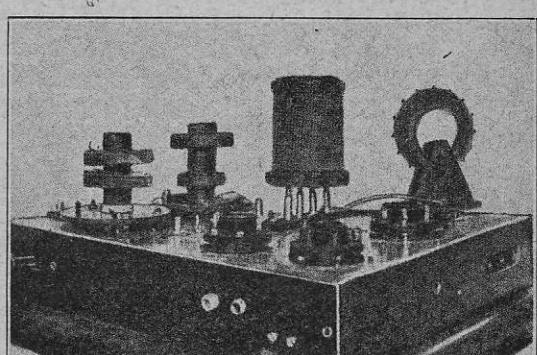


Zīm. 6.

iestādišanai (pa 500 cm), potenciometrs (400—1000 omu) un slēdzējs S_1 , kurš pārtraucot savienojumu starp antenu un pirmās lampiņas tīkliņu, var pievienot antenas kontūru tieši audiona tīkliņam. Tas jādara, kad vēlas uztvert vietējo raidītāju, jo lietot te starpfrekvences pastiprinātāju, būtu lieka enerģijas šķiešana. Tādā gadījumā tikai ar slēdzēju S_2 , kurš novietots subpaneļa pakalējā pusē, jāizslēdz abu pirmo lampu kvēle.

Subpaneļa virspusē novietoti lampu pamati, lejas un oscilātora spoles, filtrs un starpfrekvences transformātors un slēdzējs S_3 , kurš, lietojot baterijas, savieno audiona tīkliņu ar pozitīvo kvēles vadu, bet tīkla uztvērēja gadījumā, dod iespēju pieslēgt tīkliņu katoda vadām. Lietojot vienīgi baterijas, šis slēdzējs, protams, nav vajadzīgs. Daļu novietojumu uz subpaneļa virspuses rāda zīm. 4.

Subpaneļa apakšpusē novietots zemfrekvences transformātors, $1\mu F$ bloks, 2000 omu pretestība ar pārbīdamu aptveri (ocelits) un paralēli filtra primārai un starpfrekvences transformātora sekundārai pu-

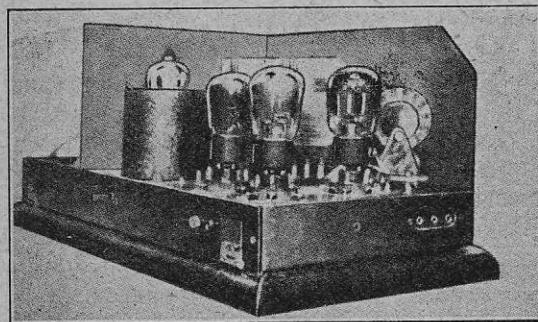

Zīm. 7.

sei pievienotie cietdielektrika kondensātori (500 un 300 cm). Šo kondensātoru asis iet cauri subpaneļa pamatplatei un viņu galos ir iezāgētas rievas, lai viņus no augšas varētu pagriezt ar skrūvgriezi.

Subpaneļa apakšpusē izvesti arī visi savienojumi (zīm. 5.). Savienojumi visi jāpārvelk ar izolācijas cauruli.

Subpaneļa kreisā sānu malā izolēti iejaistas ligzdiņas 1., 2. un 3., un zemes ligzdiņa. Pakalējā malā — slēdzējs S_2 un skalruņa ligzdiņas. Zīm. 6. rāda gatavu samonēto subpaneļi ar visām spolēm, bet zīm. 7. redzams gatavs aparāts ar ievietotām lampām.

Noskaņošana notiek sekoši: pie ieslēgtiem strāvas avotiem antenas un zemes, aizsargtīkliņa lampu izņem no viņas pamata un pēdējā tīkliņa ligzdiņu ar vada galu pievieno audiona blokkondensātoram, izslēdzot tādā kārtā starpfrekvences pastiprinātāja pakāpi. Tad ar abiem maiņkondensātoriem iestādās uz vietējo staciju un ar skrūvgriezi iestāda filtra primārās puses maiņkondensātoru līdz dabūn maksimālo skaļumu. Tad ieliek aizsargtīkliņa lampu viņas pamata un, noskaņojoties uz kādu attālāku staciju, ar skrūvgriezi nostāda starpfrekvences transformātora maiņkondensātoru uz maksimālo skaļumu. Ar to iestādīšana ir pabeigta.

Uztverētot, abi maiņkondensātori jāiegriež apm. vienādi. Ja dzirdama lēna šņakoņa, tad tā ir zīme, ka aparāts oscilē. Tad abi maiņkondensātori jāiegriež, kamēr dzirda-

ma kāda stacija un pēc tam, atsevišķi grozot, tā jādabūn visskalāki. Skalas iedaļas atzīmē, jo tieši vienāds stāvoklis abiem kondensātoriem nebūs.

Ja aparāts neoscilē, antenas spole jāsaimsta ciešāki ar tīkliņa spoli, jāņem antenas spolē lielāks tinumu skaits, vai jāpaaugstina spraugums aizsargtīkliņam, ieejas lampas anodam vai arī audiona anodam.

Ja aparāts svilpj, jādara pretējais.

Ja minētie līdzekļi nedod apmierinošus rezultātus, jāmaina saite starp filtra vai starpfrekvences transformātora spolēm, tiem tādās aparāts jāiestāda no jauna.

Vēl līdz šim neminēto sastāvdaļu dimensijas ir sekošas:

- 1 tīkliņa blokkondensātors audionam, 250 cm;
- 1 tīkliņa pretestība audionam, $2 M \Omega$
- 1 zemfrekvences transformātors, $1 : 3$ vai $1 : 4$.


Vislabākie uztveršanas rezultāti ir gūstami, lietojot ne visai garas iekšējas antenas vai arī elektrisko tīklu ar attiecīgu b'okkondensātoru.

Vienkāršs divlampiņu aparāts.

(Radio-Amateur Nr. 10. 1930.)

Klausītājiem pilsetā un arī uz laukiem, kuŗi grib dzirdēt tikai vietējo staciju pietiekošā skaļruna skaļumā un ikurā laikā, vispiemērotākais ir vienkāršs divlampu aparāts — audions ar vienu zemfrekvences pakāpi. Protams, pie labas āra antenas tas dos ne tikai vietējo staciju, bet arī labu skaitu tālāku staciju.

Šāda aparāta schēma redzama zīm. 1. Tā tad audions ar induktīvi-kapacitātīvu

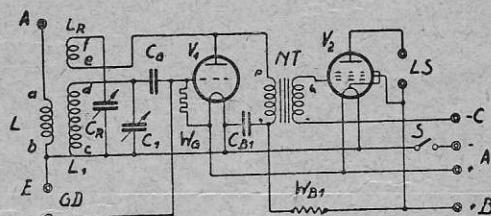


Zīm. 1.

saiti ar sekojošu zemfrekvences pakāpi ar transformātora saiti. Lai dabūtu lielāku pastiprinājumu, pēdējā pakāpē lietota pentode.

Vienkāršākas saslēgšanas dēļ, kas uz laukiem it sevišķi no svara, ir tikai viens


anodsprāguma pieslēgs, un audionam vajadzīgā mazākā sprāguma dabūšanai ieslēgta pretestība W_{B_1} . Ekonomiskāki, protams, ir lietot atsevišķu pieslēgumu audiona anodsprāgumam. Kondensātors C_{B_1} novada

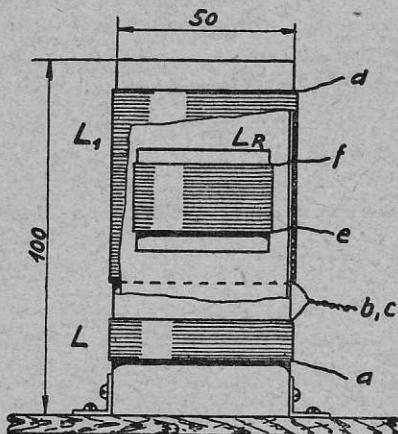

Zim. 2.

zemfrekventās svārstības tieši no transformatora uz katodu, lai tām nebūtu jāiet caur pretestību W_B un anodbateriju.

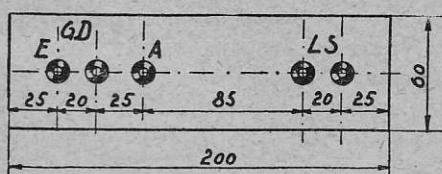Spolu komplektu var viegli pagatavot pēc zīm 2. datiem. Apm. 15 mm no apakšējā gala sāk tīt antenas spoli L. Šis spoles tinumu skaits zināmā mērā atkarājas no antenas: jo garāka ir pēdējā, jo mazāks jāņem L tinumu skaits. Lietojot istabas vai el. tīkla antenas, vidējais tinumu skaits, būs ap 30 tinumu.




Zim, 3

Aiz spoles L, atstājot 12 mm starpu, tīklinā spoli. L₁ ar 85 tīnumiem.

Saites spoli L_R uztin uz apm. 35 mm resna pertinaksa cilindra gabaliņa, kuru iestiprina lielākā cilindra iekšpusē apm. spoles L₁ vidū. Spolei L_R jāņem 35 tinumi. Visām trim spolēm tišanai var lietot 0,3 līdz 0,4 mm izolētu vaļa drāti. Spolu tinumus beidzot, atstāj apm. 20 cm garus galus, lai spoles tieši varētu pievienot vajadzīgiem punktiem. Kā jau zīm. 2. redzams, spolu


komplektu pie pamatdēļa piestiprina ar diviem misina lenkījumiem.

Aparāta uzbūvei vajadzīgs $20 \times 13 \times 1$ cm liels koka pamatdēlis un $20 \times 18 \times 0,4$ cm liela trolita priekšplate. Pamatdēli pieskrūvē pie priekšplates 60 mm augstumā, skaitot no apakšas, lai arī zem pamatdēļa varētu novietot dažas dalas un izvest savienojumus. Telpu zem pamatdēļa no sāniem

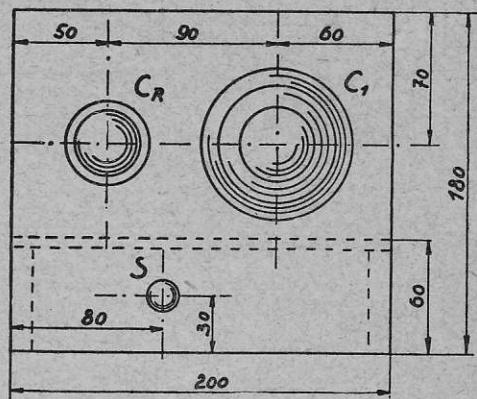

Zim. 4.


noslēdz ar diviem $13 \times 5,5 \times 1$ cm koka dēlišiem, bet no mugurpuses ar $20 \times 6 \times 0,4$ cm trolita listīti, kura reizē noder arī pieslēgu ligzdiņu ievietošanai (3. zīm.). Priekšplatei virs pamatdēļa ievieto noskaņošanas kondensātoru C_1 (500 cm) un saites kondensātoru C_R (200—300 cm, ar cietu dielektriķi), bet zem pamatdēļa — kvēlstrāvas izslēdzēju S (zīm. 4.).

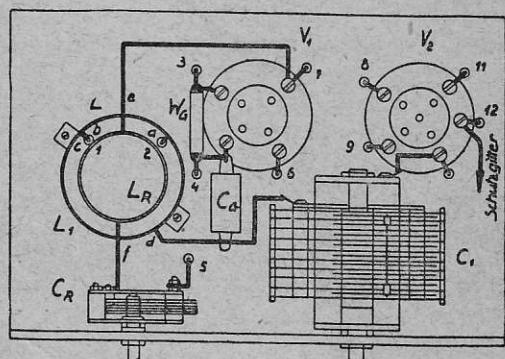

Zim. 5.

Uz pamatdēli novieto spoļu komplektu, tīkliņa bloku C_g (200—300 cm) un novadpretestību W_g ($2 \text{ M}\Omega$) līdz ar abiem lampiņu pamatiem (zīm. 5.).


Zem pamatplates (zīm. 6.) piestiprināts zemfrekvences transformātors NT (1 : 4 līdz 1 : 6), bateriju pieslēgu listīte (no trolita), pretestība W_{B1} (50 000 Ω mu), un kondensātors C_{B1} ($2 \mu F$).

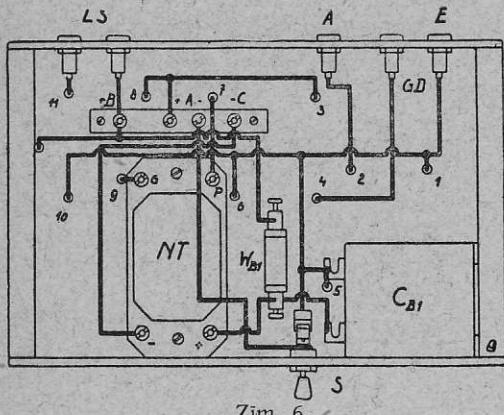

Zīm. 6.

Skaļruna (L_s), zemes (E), antenas un gramofona skaņas noņēmēja (GD) ligzdiņas ievietotas trolita listītē, kas noslēdz pamatplates apakšpusi.

Aparāta darbība stiprā mērā atkarāsies no lietoto lampiņu kvalitātes. Pirmā pakāpē jāņem moderna audiona lampa ar 4—6% caurtveri un lielu stāvumu, bet otrā pakāpē pentode. Tuvu pie raidītāja, un vispār pie labiem uztveršanas apstākļiem, var te lietot arī parasto gala lampu ar 15—20% caurveri.

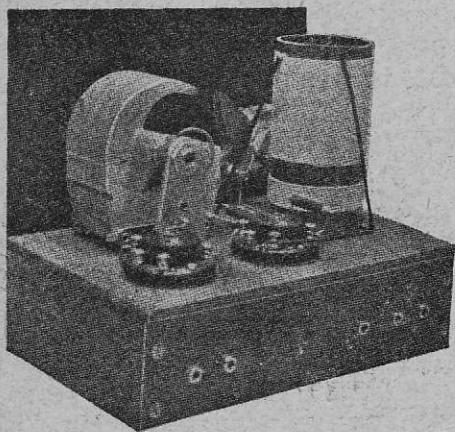

Zīm. 7.

Gadījumā, ja nevar dabūt labu atgriezenisku saiti, starp audiona anodu un zemfrekvences transformātora primāro tinumu jāieslēdz droselis (telefona spolīte).

Anodsprāgumu nav ieteicams ņemt ma-

zāku par 120 V un gala lampai katrā ziņā jā-dod vajadzīgais tīkliņa priekšsprāgums.


Uztvērējs ar diviem detektoriem.

(La Science et la Vie, Novembre, 1930.)

Kā zināms, tīkliņa detekcijai (audionam) salīdzinot ar anoddetekciju, ir tā priekšrocība, ka viņa spēj atsaukties uz vājākiem signāliem. Reprodukcijas tīruma un dabīguma ziņā, turpretim, pārāks ir anodatsnotājs.

Vienā uztvērējā var izlietot abas taisnošanas iespējas un dabūt tādā kārtā lielāku jūtību un labāku kvalitāti.

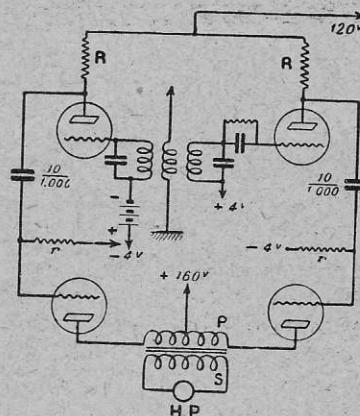Zīmējumā redzama šāda uztvērēja schēma. No antenas vai arī augstfrekvences pakāpes, svārstības nonāk kā audionā (pa labi) un lampiņas detektorā (pa kreisi). Tais-



notās svārstības tiek atsevišķi pastiprinātas divos zemfrekvences pastiprinātājos (ar pretestību saiti), kurus var dimenšonēt tā, lai viens pastiprinātu labāki zemās, bet otrs augstās frekvences. Abu pastiprinātāju svārstības sanāk kopā push-pull transformātora primārā tinumā, kura viduspunktam ir pieslēgts anodsprāgums. Sekundārais tiņums pievienots skaļrunim.


Bez tam vajadzīgās vietās var ierīkot pārslēdzējus, lai pēc patikas varētu lietot vienu vai otru taisnošanas veidu. Lampu kvēldiegi schēmā nav zīmēti.

Pastiprinātājs televīzijas uztveršanai.

(Funkmagazin, № 11. 1930.)


Sakarā ar pieņemtiem normējumiem televīzijas raidītājos, var aprēķināt, ka vismazākā bilžu frekvence ir 12,5, bet vislielākā 7500 ciklu sekundē.

Minimālais skaitlis, protams, reti nāks priekšā, tādēļ, lai dabūtu pietiekoši skaidrus attēlus, uztvērējam ir jāpastiprina vienmērīgi, bez kroplojumiem, svārstības apm. 200 līdz 7000 ciklu robežās. Pasti-

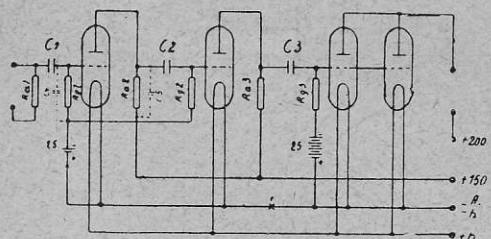

Zīm. 1.


prinātājs ar transformātoru saiti te galīgi neder un arī pretestības pastiprinātāji ar parastām sastāvdaļu dimensijām, lai gan dod ļoti labu skaņu reprodukciju, rada

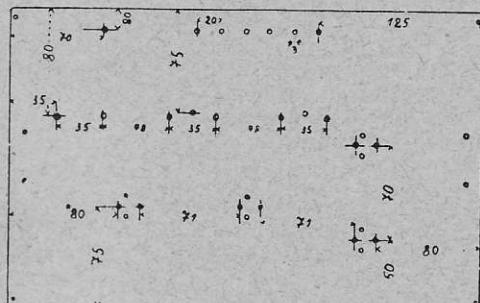

Zīm. 2.

kroplojumus, kas pie televīzijas uztveršanas stipri traucē.

Tādēļ ir jārada televīzijai speciāli pastiprinātāji, kuri strādā pilnīgi bez kroplo-

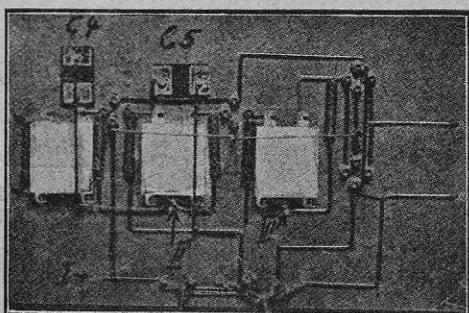


Zīm. 3.

jumiem. Viena šāda pastiprinātāja schēma redzama zīm. 1. Princīpā tas ir parasts trīspakāpju pretestības pastiprinātājs, tikai sastāvdaļu lielumi stipri atšķiras no parasti

lietotiem un gala pakāpē ir ņemtas divas paralēli saslēgtas lampiņas. Tikliņa kondensatori C_{1-3} ir $0,5\mu F$. Tikliņa pretestības R_{g1} un R_{g2} ir $0,5 M\Omega$ un $R_{g3} 0,1 M\Omega$. Anodpretestības R_{a2} un R_{a3} ir $0,2 M\Omega$ un $R_{a1} 0,1 M\Omega$.


Abām pirmām lampām ir paredzēta īpaša priekšspraiguma baterija ar apm. 1,5 V, bet pēdējai pakāpei ap 25 V. Anodspraigums pirmām divām pakāpēm 150 V, pēdējai 200 V.

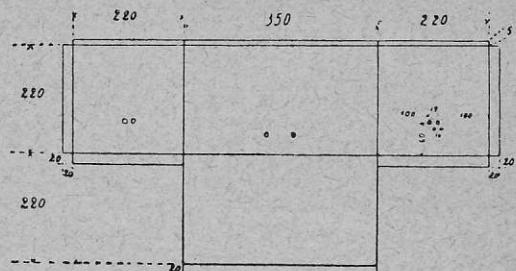

Zīm. 4.

Pēdējā pakāpē jāņem lampas ar lielu emisiju, jo televīzijas attēli ir ļoti jūtīgi pret pārslodzīšanu.

Pastiprinātājs būvēts subpaneļa izvedumā. Visas daļas novietotas zem $220 \times 350 \times 3$ mm pertinaksa pamatplates, kuras urbumu mēri redzami zīm. 2. Plates

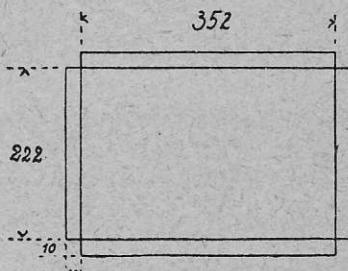

Zīm. 5.

apakšpusē izvesti arī visi savienojumi (zīm. 3.), tā kā augšpusē atrodas tikai pašas lampiņas un abas tikliņa baterijas, kuru pozitīvie poli pieslēgti pie skrūves I., bet negatīvie pie II. ($-1,5$ V) un III. (-25 V).

Pamatplatī ievieto kastē, kuru pēc zīm. 4. mēriem pagatavo no 0,7 mm bieza alumīnija skārda. Zīmējumā redzamās 20 mm malas - noder kastes sastiprināšanai un priekšplates pieskrūvēšanai. 5 mm plato malu atliec, lai kastei būtu lielāka stabilitāte. Pie kastes sānu malām pieskrūvētas $220 \times 40 \times 10$ mm koka līstītes, uz ku-


rām var uzlikt pertinaksa pamatplati. Priekšplate arī pagatavota no tikpat bieza aluminija skārda. Kasti noslēdz ar vāku, kurā samēri redzami zīm. 5.

Kastes kreisā sānu sienā izolēti ielaistas divas ligzdiņas audiona pieslēgšanai, labā pusē divas izejas ligzdiņas, bet pakaljējā sienā divi caurumiņi bateriju auklu ielaišanai pastiprinātajā.

Neonlampu pastiprinātājām var pieslēgt pēc zīm. 6. schēmas. Pie pastiprinātāja izējas ligzdiņām tā tad jāpieslēdz drosele (parastā tīkla aparātu drosele), caur kuļu noplūst anodlīdzstrāva. Televīzijas svārstības ir spiestas iet cauri $4 \mu F$ blokam un neonlampai. Ar pretestību R (līdz 50.000 omu) var iestādīt neonlampas priekšspragumu.

Rīkošanās ar aparātu ir šāda: pastiprinātāju pieslēdz audionam, pie kam jāraugās uz to, lai pie uztveršanas netiktu lietota pārāk ciešā saite, jo caur to ļoti viegli var rasties kroplojumi. Ja tagad pie pastiprinātāja izējas pieslēdz minētā saslēgumā televīzijas aparāta neonlampu un iereģule motoru ar Nipkova disku uz vajadzīgo apgrīzienu skaitu, jāparādās attēlam, protams, ja attiecīgā stacija patreiz raida televīziju. Kā no zīm. 6. redzams, anodkontūrā var ieslēgt arī miliampērmetru, lai konstatētu, vai nerodas kautkādi kroplojumi. Kroplojumu gadījumā miliampērmetra rādītājs šaudīsies uz vienu un otru pusī.

Kroplojumi var rasties arī no tā, ka no audiona pastiprinātājā nokļūst vēl augstfrekvenčes svārstības. Tādēļ audiona anodkontūrā jāņem laba augstfrekvenčes drosele ar mazu paškapacitāti (sekciju tiņumā). Ja tas tomēr vēl pilnīgi nelīdz,

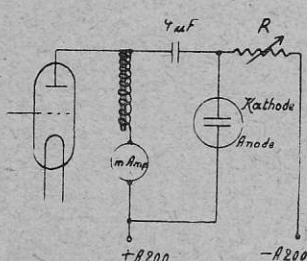

Zīm. 6.

pastiprinātājā jāiebūvē schēma ar punktētām līnijām atzīmētie blokkondensātori C_4 un C_5 (apm. 300 cm).

Ja uztveršanas laikā, pāri bildes virsmai pazīb melnas strīpas, tad neonlampai ir pā-

rāk mazs priekšspragums. To var novērst, vai nu palielinot ar pretestību R priekšspragumu, vai arī samazinot pastiprinātāja anodspragumu.

Lietot pastiprinātājam anodbaterijas nekādā ziņā nav ieteicams, jo tā kā te bez anodstravas tiek patērtēta strāva arī neonlampā, ekspluatācijas izdevumi būs pārāk lieli. Te noder vienīgi tikai tīkla anodaparāts.

Gala pakāpju zemfrekvenčes transformātoru serdes magnētiskās piesātināšanas novēršana.

(La Science et la Vie, Novembre, 1930.)

Gala pakāpēs, kuļas anodkontūrā plūst jau ievērojami stipras strāvas, kurās galvenā kārtā sastādās no pastāvīgās anodlīdzstravas. Ja šādas pakāpes zemfrekvenčes transformātors nav ar pietiekoši lielu serdi, bieži var gadīties, ka serde no anodlīdzstravas ir jau magnētiski piesātināta un no tā, protams, rodas kroplojumi.

Tādos gadījumos var līdzēt push-pull slēgums, kuļš tomēr prasa vienu lieku lampu. To pašu rezultātu (tas ir, anodlīdzstravas eliminēšanu) var saņeigt, ieslēdzot push-pull schēmā otras lampas vietā pretestību R (skat. zīm.), kuļas lielums būtu apm. tāds pats, kā lampīņas iekšējā pretestība.


Anodbaterijas dotā līdzstrāva tad, ieejot transformātora vidus punktā, sadalīsies divās dalās un plūdīs pretējos virzienos. Viņas radītie iespādi savstarpēji iznīcināsies. Tāpat iznīcināsies arī kroplojumi, kas rodas no slikti filtrētās anodstravas (ja pēdējā nemeta no maiņstravas tīkla un vēl palikušās maiņstravas paliekas).

Augstfrekvenčes pakāpe selektīvītātes palielināšanai.

(Funkmagazin, № 11, 1930.)

Šeit aprakstīto augstfrekvenčes pakāpi var pieslēgt ikķuram vienkāršam uztvērējam, tādā kārtā palielinot pēdējā uztveršanas radiusu un arī ievērojamā mērā viņa selektīvītāti.

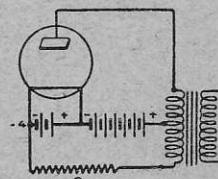
Kā no schēmas redzams, antenas kontūrā, sērijā ar tīkliņa spoles daļu, ieslēgts maiņkondensātors C_1 ar apm. 300 cm kapacitāti. Tas atļauj mainīt antenas saiti



ar noskaņoto tīkliņa kontūru un tādā kārtā var dabūt lielāku vai mazāku selektīvitatī. Kondensātora C_2 kapacitāte ir 500 cm. Abus kondensātorus var ņemt arī ar cietu dielektriķi.

Lai dabūtu lielāku pastiprinājumu, lietota aizsargtīkliņa lampa. Lampas anodam vajadzīgs apm. 150 voltu spraigums, bet spraigumu aizsargtīkliņam nodzen ar apm. 50.000 omu pretestību. Pirms un pēc šīs pretestības, anodspraiņuma pozitīvais pols savienots ar negatīvo cauri diviem $2\mu F$ blokiem. Svārstības no augstfrekvences pakāpes uz sekojošo pakāpi tiek pārnestas caur kondensātoru C_3 (250 cm, ar cietu dielektriķi) un, lai tās nenoplūstu caur anodbateriju, starp pēdējās pozitīvo polu un anodu ieslēgts augstfrekvences droselis HDR.

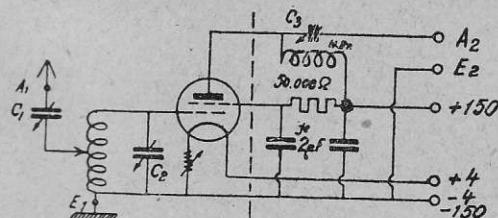Lai nerastos kaitīgas saites, augstfrekvences lampa nodalīta no sekojošām daļām ar metala skārda ekrānu (punktētā līnija schēmā).



Pievienošana ikkuram uztvērējam ļoti vienkārša: antenu pieslēdz pie A_1 , zemi pie E_1 , bet uztvērēja antenas un zemes pieslēgus pie A_2 , resp. E_2 .


Divlampu uztvērējs ar pentodi audiona pakāpē.

(Funkmagazin, № 11. 1930.)

Aizsargtīkliņa lampas, kuras ir ārkārtīgi izdevīgas augstfrekvences pakāpē, ar labām sekmēm var lietot arī zemfrekvences pretestību pastiprinātāja pakāpēs un pat audionā. Jāsaka gan, ka audiona pakāpē lielā anokontūra pretestība nav sevišķi izdevīga, jo lampiņas stāvums, pateicoties tam, pamazinas. Tādēļ te būtu izdevīgāki saistīt nākošo lampu ar transformātora pārnesumu, bet tad ir vajadzīgi īpaši transformātori ar lampiņas iekšējai pretestībai piemērotu primārā tinuma induktīvitatī un tādi pagaidām tirgū nav.

Daudz labāka izeja ir, lietot aizsargtīkliņa lampas vietā pentodi, kurās iekšējā pretestība jau parasti ir piemērota skalrunim.


Tādā kārtā dabūn tā sauc. spēka audionu, kurš, ja vien pienākošās svārstī-

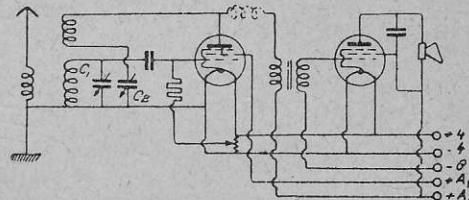

Zīm. 1.

bas ir pietiekoši stipras (vietējais raidītājs un specīgākie tālie raidītāji), dod ļoti lielu pastiprinājumu.


Saistot šādu audionu ar vienu zemfrekvences pakāpi dabūtais skaņu stiprums ir

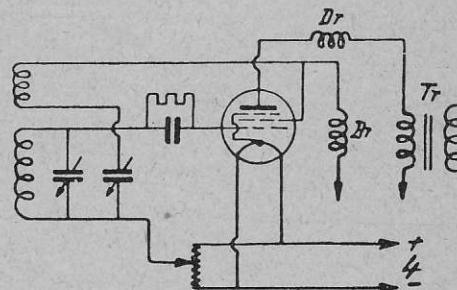

Zīm. 2.

pat lielāks kā parastā trīslampu aparāta datus.


Viena šāda tipa uztvērēja schēma redzama zīm. 1. Kā redzams, tas sastāv no parastā audiona ar induktīvi-kapacitātīvu

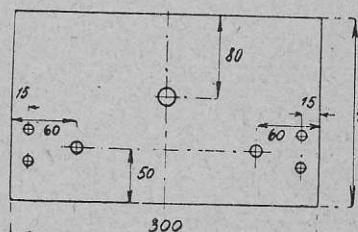


Zīm. 3.

saiti, starpība tikai tā, ka lampiņa ir pentode. Saiti te ņemta parastā kārtā, no lampiņas anoda. Var tomēr saiti ņemt arī no paligtīkliņa, kā tas redzams zīm. 2. Tiekai tad augstfrekvences drosele Dr ir jā-


ieslēdz palīgtīkliņa pievadā, anodkontūrā tā var izpalikt. Kurš no reģenerācijas veidiem labāks, tas atkarājas no lietotās lampīnas un to ikreizes var viegli atrast izmēģinājumu celā.

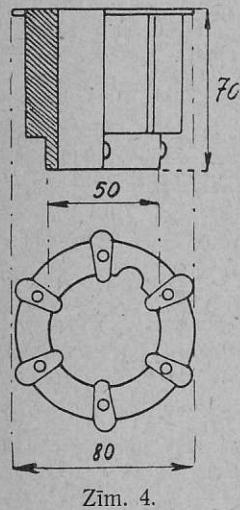

Zīm. 4.

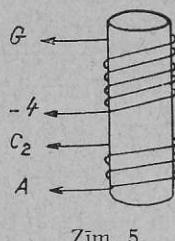


Zīm. 5.

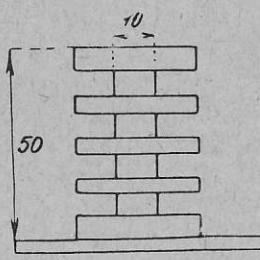

Zīm. 6.

Lai audiona tīkliņam piedotu pareizo darba punkta priekssraigumu (kurš dažreiz varbūt atšķirsies drusciņ no nulles),

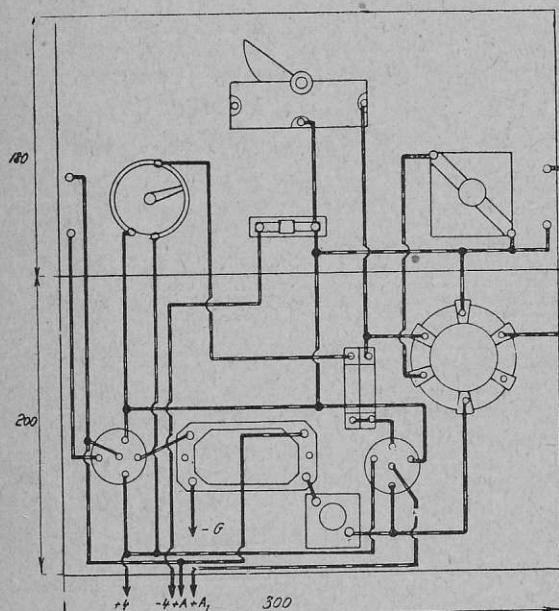

Zīm. 7.

starp kvēles poliem ieslēgts potenciometrs (500—1000 omu), kura slīdkontakts pie slēgts tīkliņam. Zemfrekvences pakāpe ar audionu saistīta ar transformātoru (1 : 3 vai

1 : 4) un arī viņā lietota pentode. Abu pentodu anodiem un pastiprinātāja pakāpes palīgtīkliņam ir kopējs anodsprāgums (ap 150 V). Audiona palīgtīkliņam ir vajadzīgs mazāks sprāgums, kuŗu var dabūt no liešķā sprāguma, nodzenot to ar 50.000 līdz 100.000 omu pretestību. Labi ir, ja šo sprāgumu zināmās robežās var mainīt, lai dabūtu optimālo reģenerāciju.

Praktiskais izvedums ir arī ļoti vienkāršs. Būvei ir vajadzīga $300 \times 180 \times 4$ mm trolīta priekšplate un perpendikulāri viņai piestiprināts koka pamatdēlis ($300 \times 200 \times 20$ mm).

Priekšplatē iestiprina noskaņošanas kondensātoru C_1 (500 cm), saites kondensātoru C^3 (ar vizlas vai papīra dielektriķi,



Zīm. 8.

300 cm), priekssraiguma potenciometri un ligzdiņas antenai-zemei un skalrunim. Tam nolūkam priekšplatē jaizurbj caurumi pēc zīm. 3. mēriem. Bez tam var vēl ievietot divas ligzdiņas gramofona skaņas nonēmējam. Viena no tām jāpievieno audiona tīkliņam, bet otra katoda-zemes savienojumam. Tāpat var vēl priekšplatē ievietot kvēlstrāvas izslēdzēju.

Pamatdēla kreisā pusē novietots spoļu komplektu pamats. Kā no zīm. 4. redzams, tas sastāv no izolācijas materiāla ripiņas, pie kurās pieskrūvētas sešas kontaktspēres. Spoļu tišanai ir vajadzīgi 70 mm gaļi cilindri ar sešām ribām. Apakšējā daļā ribas ir izzāgētas tā, lai cilindrs varētu iejet pamatā, un spoļu gali ir piestiprināti pie kontaktiem, kuŗi saskaņas ar pamata kontaktspērem (zīm. 4.). Tieši uz cilindra ribām uztin tīkliņa kontūra spoli ar 80 tiņumiem no 0,5 mm vada ar zīda izolāciju.

Abas pārējās spoles uztin uz pertinaksa cilindra, kuŗa caurmērs ir apm. 2 mm mazāks par tīkliņa spoles cilindra iekšējo caurmēru. Saites spolei ir vajadzīgi 20 tinumi, antenas spolei 10—25 tinumi. Šo spoli pēc uztīšanas iestiprina tīkliņa spoles iekšpusē. Tīšanas virziens un pieslēgšana redzama zīm. 5.

Augstfrekvences droseles pagatavoša-

nai ir vajadzīgs zīm. 6. attēlotais pamats. Viņa rievas filtri pilnas ar 0,2 mm zīda izolācijas drāti.

Zīm. 7. redzams savienojumu plans, bet zīm. 8. attēlo gatavo uztvērēju no mugurpuses.

Pastiprinātāja pakāpei ir vajadzīgs apm. 15 voltu priekšspraigums, kuŗa piemērotāko lielumu iestāda pēc dzirdes.

CHRONIKA

Pirmā doktora disertācija par radiofonu.

Nesen Leipcīgā vietējās radiofona stacijas mūzikālais vadītājs un radiofona orķestra dirigents Alfreds Šendreis, Leipcīgas universitātes filozofijas fakultātē aizstāvēja doktora disertāciju par tematu „Radiofons un mūzika“. No tā redzams, cik lielu vērību ārzemēs piegriež radiofona jautājumam.

Vācu radiostacija Krievijā.

Šīnī mēnesī paredzēts Pokrovskā, pie Volgas, atklāt jaunu radiostaciju, kuŗas programma tiks raidīta vācu valodā, jo Pievolgas apgabalā ļoti liels iedzīvotāju procents ir vācieši.

Gleivica ar Leipcīgu pārmainās viļņiem.

Technisku iemeslu dēļ, vācu raidītāji Gleivica un Leipcīga pārmainās viena ar otru savus viļņu garumus. Maiņa notiks visā drīzumā.

Arī Anglijā viena trešdaļa iedzīvotāju klausās radio.

No simts ģimenēm Anglijā 30,9 abonē radiofonu. Vislielākais procents ir Surrejas, Herkfordšairas un Oksfordšairas apgabalos (50,9%, 55,4% un 53,9%). Londonas apgabalā ir tikai 41,5%.

Televīzija uz īsiem viļņiem.

Bairda sabiedrības īsvilņu raidītājs Hendonā sācis televīzijas raidmēginājumus ar 500 vatu energiju uz 50 m viļņa. Attiecīgā skāņa tiek noraidīta uz 150 m viļņa. B. B. C. raidītāji savus televīzijas noraidījumus uz radiofona viļņiem turpina. Bairds izteicies, ka pēc līdzšinējā klusuma, televīzijas attīstība tagad sākšot iet uz priekšu strau-

jākiem soļiem. Tikšot uzlabota vispirms attēlu kvalitāte un viņu lielums palielināšoties divas reizes.

Jauna angļu īsvilņu stacija.

Anglijas koloniju ministrija, saziņā ar dominija valdībām, nolēmusi būvēt jaunu īsvilņu staciju, kas apkalpotu visas kolonijas. Staciju domāts būvēt Daventry stacijas tuvumā un tā pēc būves pabeigšanas atvietos tagadējo Chelmsfordas staciju. B. B. C. apņēmusies programmu jaunai stacijai piegādāt pilnīgi par brīvu. Stacijas jauda ir domāta 25 kW un tā raidīs uz 25 m viļņa.

Jauns radio pielietošanas veids.

Izrādās, ka arī Amerikas spirta kontrbandisti ļoti labi prot izmantot savām vajadzībām radio un ar ļoti labiem panākumiem, kā tas redzams no sekošā gadījuma.

Kādu dienu Nujorkas pilsētas galva savā jachtā izdarīja oficiālu braucienu pa jūru. Laicīnu pēc viņa izbraukšanas visi krasta aizsardzības kuģi uztver radiotelegramu, ka pilsētas galvas jachta atrodas tādā un tādā punktā, 100 jūras jūdzes no Longailenda un sauc pēc palīdzības. Protams, saņemot šo SOS saucienu, visi policijas kuģi pilnā spēkā traucas glābt pilsētas galvas jachtu. Jachta gan atrodas norādītā vietā, bet nekādas briesmas tai nedraud. Maldinošo SOS signālu bija raidījusi kāda kontrbandistu stacija un, kamēr policijas kuģi steidzas palīgā pilsētas galvas jachtai, kontrbandistu kuģi mierīgi piestāja pie krasta un nodeva savu spirta kāravu tur jau gaidošiem palīgiem.

Jaunumi radioindustrijā.

Neilgi atpakaļ Vatea Radiotechnikas un Elektrības A. S. ir izdevusi divus interesantus un vajadzīgus drukas darbus, kas izsauca vispārīgu uzmanību. Ar viņu parādīšanos radiotehnika ieguva jaunu katalogu un jaunu lampu tabeli. Šie jaunie drukas darbi ir ļoti noderīgi un vērtīgi, kā radioamatierim, tā arī aparātu fabrikantam un visplašākām publikas aprindām, jo lasītājs viņos atradīs visu to, kam ir kautkāda nozīme modernā radiotehnikā. Katalogā, bez lampu datiem un raksturojumiem, ir ap-

skatītas arī viņu īpašības, pielietošanas veidi un schēmas; lampu tabeles dod vienkāršu, pārskatāmu un viegli saprotamu bildi par visu lampu datiem un cenām. Arī no tīri mākslinieciskā redzes stāvokla minēto drukas darbu izpildījums ir ievērības cieņīgs, illustrācijas ir zīmējuši pazīstami mākslinieki un viņas var uzskatīt par modernās grafikas labākiem darbiem.

Jauno katalogu un lampu tabeli var dabūt par brīvu radio veikalos, vai arī izrakstot tieši no Vatea pārstāvniecības (H. Lambert, Rīgā, Jāņa ielā 3).



Abonentam № 41836, Rīgā.

Mums par nožēlošanu nav pie rokas Jūsu minētā Radiofona programma. Domājams tomēr, ka „RA“ aprakstīto anodaparātu varēsat tur aprakstītam uztvērējam pieslēgt. Blokkondensātoru lielums pietiks tas pats. Varat pat pamēģināt $6 \mu F$ vietā nemēt $4 \mu F$. Lampa E 415 ir piemērota Jūsu vajadzībām, bet vai viņu varēs kvēlināt no tā paša transformātora, nevar apgalvot. Var rasties nevelama rūkona. Labāk lietot speciālu kvēles transformātoru ar viduspunktu. Vai ar šādu uztvērēju jūrmalā varēsat dzirdēt Rīgu skalruni, lietojot antenas vietā apgaismošanas tiklu? Droši vien, varbū gan ne visai stipri. Izmēģinat. Uz tādiem jautājumiem grūti dot noteiktas atbildes. Kā skalrunis derēs kurš ktrs virsmas skalrunis. Ja lomu spēle arī izdevumi, tad labs būs paša sabūvēts skalrunis no daļam, kurās radio veikalos var dabūt jau sākot no Ls 7,50. Labāki jau ir, ka anodstrāvas aparātu iebūvē skārda čaulā, bet nepieciešami tas nav. Būs varbūt druskai lielāka rūkoņa.

Amatierim Z., Tornkalnā.

1. Domājams, ka anodstrāvas stiprums pietiks arī Jūsu minētām mainstrāvas lampām, jo liels starpības starp līdzstrāvas un mainstrāvas lampu anodstrāvām nebūs.

2. Mainstrāvas lampas var kvēlināt ar speciālu kvēles transformātoru. Philips'am priekš 4 voltu lampām ir speciāli būvēts kvēltransformātors № 4009. Cena Ls 24,—.

3. Schēma pareiza.

4. Pēdējā pakāpē varat nemēt vienu no Jums minētām lampām. Var nemēt arī pentodi, tad skalums būs lielāks.

5. E 442 aizsargtiklinām vajadzīgs 60—100 volti,

anodspragumam 150—200 volti. E 415, kā audionam vajadzīgs, 60—70 volti.

6. Kvēles transformātora viduspunkts jāsavieno ar anodspraguma avota mīnusvadu resp. zemesvadu.

7. Ar krustīju apzīmētā vietā var likt augstfrekvences droseli.

Geritim, Jelgavas šosejā 13-a.

Redakcijas portfeli ir raksts par uztvērēju ar aizsargtiklinā lampu augstfrekvences pakāpē un pilnīgu mainstrāvas barošanu. Šis apraksts tiks ievietots „RA“ 1931. g. janvāra burtnicā. Schemu Jums personīgi nevaram izsūtīt.

K. Strautam, Rīgā.

Jūsu doma ir vairāk vai mazāk pareiza. Penteote jau taisni ar to ir laba, ka viņai vajadzīga mazāka ieejas amplitūde.

V. Rekim, Rīgā.

Rakstiskas atbildes, kā jau vairāk reizes esam aizrādījuši, redakcijai nav iespējams dot. Koksa plātes varbūt varēsat dabūt Izglītības Ministrijas Mācības Līdzekļu Nodaļā, Rīgā, Kalpaka bulvāri 2.

J. Bukavam, Daugavas.

Lai dabūtu tik lielu skalumu, kāds ir dabigam ragu orķestrim, vajadzīgs jau specīgs pastiprinātājs. Ja Jūsu rīcībā nav mainstrāvas apgaismošanas tikls, tad viņa ekspluatācija iznāks stipri dārga, jo tādam pastiprinātājam vajadzīgs stipri augsts anodspragums, arī anodstrāvas patēriņš būs liels, tāpēc ar anodbaterijām tā lieta neies. Mums pie rokas nav šādu pastiprinātāju schēmas, tamdēl arī nevaram Jums viņas izsūtīt. Šādus pastiprinātājus nav arī tik vienkārši iespējams uzbūvēt, tamdēl vai labāki nebūtu, ja Jūs grieztos pie kādas firmas, kas gatavo spēka pastiprinātājus lielām jaudām.

RADIORŪPNIECĪBA

Radio uztvērēju fabrikācija.

Dipl. inž. K. Smolins.

Ja persona, kurā no technikas iedomās visādus brīnumus, apskatīsies modernā radio uztvērēja iekšpusi un tāpat ārpusi, tad tā, vispārīgi, nevarēs noliegt zināmu vilšanos, jo sarežģītu formu vietā tā redzēs

ar klokiem pa kreisi un pa labi, ar lielu spolu daudzumu, kurās bija jāmaina katru brīdi. Tāds izskatījās uztvērējs. Bet viņa noskanošana bija vesels mākslas darbs, un to varēja izdarīt tikai stipri iepraktizējusies




Zīm. 1.

Viena no fabrikas zālēm Philips uzņēmumos Eindhovenā, kur radio uztvērēji tiek izgatavoti uz kustīšas lentes.

vienkāršas līnijas, vienkāršu izskatu, vienkāršus savienojumus. Pirms pieciem vai sešiem gadiem tas bija savādāki. Godbījūbu iedvesošs milzenis, ar dažādām baterijām, veselu sistēmu dažādu auklu un vadu,

persona. Bieži pat mazākā pieskaršanās vai izmaiņa radīja nepaciešamu kaukšanu un svilpošanu, un tāpēc arī šāda aparāta īpašnieku apbrīnoja viņa „technisko zināšanu dēļ“.

Tagadējiem modernajiem uztvērējiem trūkst šo „technisko brīnumu“, bet tas daudziem nāk tikai par labu, jo īsto „radio-spezialistu“ ir tik maz attiecībā pret „aparātu īpašniekiem“, ka tos var arī pilnīgi

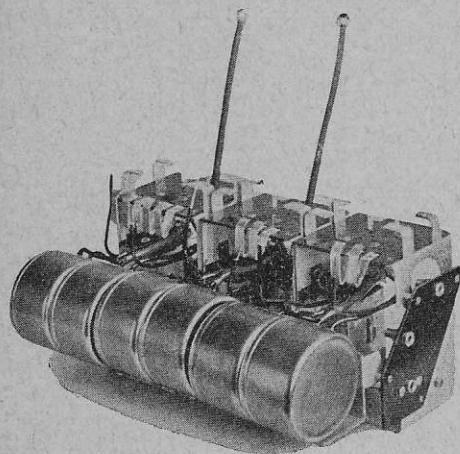

Zīm. 2.

4-lampiņu tīklstrāvas uztvērēja 2511 nesamontētā ātrmaiņu pastiprināšanas daļa; priekšpusē trīs spolu pāri, dībenā ietverēs abām ātrmaiņu pastiprināšanas lampiņām un audionam.

neievērot. Tagadējiem uztvērējiem raksturīgs ir niecīgais kloķu skaits, un bieži sastopams tikai viens noskoņošanas kloķis, viens skaņu stipruma regulēšanas kloķis, un pēdīgi uztvērēmo vilņu pārslēdzējs. Tie ir vienīgie pārpalikumi no agrāko neskaitāmo dažādo kloķu daudzuma.

Bet cik vienkāršs ir vispārējs izskats, tik pat komplīcēta ir visa iekārta. Gadiem ilgstošas studijas lielās laboratorijās ir katra tagadējā uztvērēja pamatā, un te nu norit visas tās pašas komplīcētās darbības, kuŗas bija arī viņa priekštecī, tikai ar to starpību, ka viss ir ietērpts vienkāršā čaulā, ar ideāli izveidotām formām un, ka nu vairs nav jābūt „specīlistam“, lai no aparāta izburtu jauku mūziku.


Tūkstošiem ļaužu ir bijuši piepalīdzīgi pie tā radiouztvērēja būves, kuŗš tiem, varbūt, pašiem ir mājā vai kuŗu tie redz izstādītu skatlogā. Vienu no zālēm, kuŗās radiouztvērēji tiek sastāditi, rāda zīm. 1. Labā un kreisā pusē no lēni, bet nepārtraukti kustošas lentas sēž strādnieki un strādnieces, kuŗi savas uz noteiktāko sadalītās darbības izdara pie katras gabala, un pēc to izdarīšanas šo gabalu atliek atpakaļ uz len-

tas, lai nākošais pie viņa atkal varētu izdarīt savu darbību. Tā notiek sēriju fabrikācija.

Visus apstrādāšanai nepieciešamos materiālus jau iepriekš sagatavo materiālu noliktavās, novieto tos sevišķās kastes, kuŗas tad uzliek uz speciālas lentas un tādā kārtā pievada tos strādnieku lentai. Zīm. 1 starp lentu 3B un lento 4A var redzēt vienu no šādām materiālu kastēm.

Pirmā no sēdošām strādniecēm izņem atsevišķus gabalus no kastes un pievada tos tālāk sēdošiem strādniekiem pie šīs lentas. Atsevišķie gabali tiek pakāpeniski ar vienu tālāk apstrādāti, līdz lentas beigās katrs gabals ir pilnīgi nobeigts resp. sastādīts. Pēc šī darba nāk elektriskās un mechaniskās pārbaudes, kuŗas tiek izdarītas pie katras atsevišķa nobeigta gabala un tādā kārtā nekavējoši tiek atrastas eventualās montāžas klūdas.

Tīklstrāvas uztvērēju būve sadalās divās daļās: proti, paša uztvērēja būve resp. ātrmaiņu strāvas daļa, un tīkla pieslēguma daļa. Ātrmaiņu pastiprināšanas daļa ir ar trīs noskoņošanas kontūriem, ar kopīgu noskoņošanos skalu (Philips uztvērējs 2511) un to rāda zīm. 2. Tā ir tālakai būvēi sa-

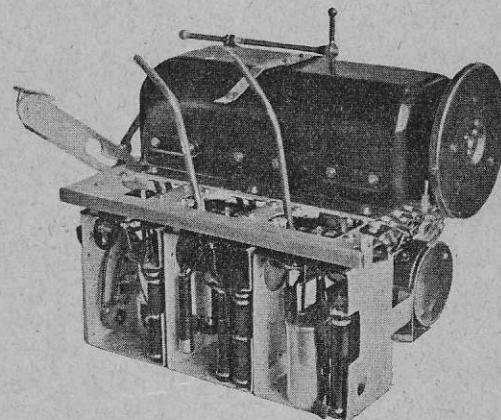

Zīm. 3.

Gatavi sastādītā ātrmaiņu daļa: dībenā aizsargčaujas trim noskoņošanās kondensātoriem. Paša noskoņošanās notek tikai ar vienas skālas palīdzību, bez kādās korekcijas sviras.


gatavotā daļa ar trīs lampiņu pakāpēm (2 ātrmaiņu un viena audiona pakāpe). Zīmējuma priekšplanā var redzēt metala čaulā kapselētās spoles, pa divām katram vilņu diapazonam, t. i. no 200—600, un no

1000—2000 metriem, visām trim pakāpēm. Pie šim spolēm nevēlama savstarpeja iespāidošanās ir pilnīgi izslēgta ar stipru noekrānizešanu. Priekšā pa labi kļai vai rāmja antenai ir pieslēgi, kuŗi savie-

nos. Dibenā pa kreisi ir metala loks savienojumam ar vāku, kas uztvērēju automātiski atvieno no apgaismošanas tīkla un to padara bez strāvas, tīklīdz tiek atvērts uztvērēja vāks.

Pats par sevi saprotams, ka ne tikai spoles un kondensātori, bet arī visi pievadi un pārējās sastāvdaļas ātrmaiņu pakāpē ir jāekrānizē. Tas ir panākts ar metala ekrānizēšanas čaulu, ar kuŗu ir atdalītas visas trīs ātrmaiņu pakāpes. Pēc tam notiek šīs daļas galīgā montāža: ekrana skārds tiek pieskrūvēts, ap lampiņām tiek apliktas aizsarga čaulas u. t. t. un uztvērēja ātrmaiņu daļa ir nobeigta. Zīm. 4. ir redzama daļa no tās lentas, uz kuŗas tiek izdarītas minētās pēdējās darbības.

Pēc galīgās samontēšanas izdara pamātīgu elektrisku un mechanisku pārbaudi dažādos pārbaudes rīkos. Ľoti svarīga ir spo-

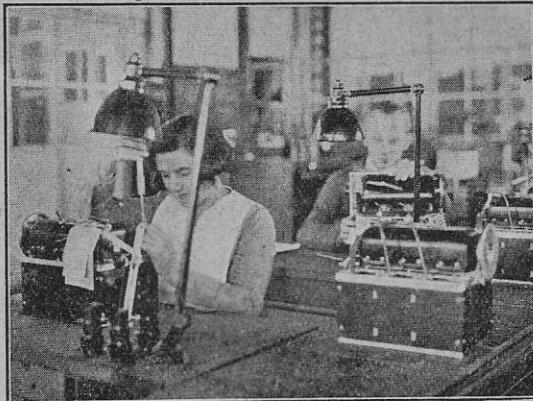


Zīm. 4.

Darbība pie kustošās lentas pie tīklstrāvas uztvērēja 2511.

noti ar pirmo pakāpi. Abi uz augšu izvirzītie pievadi ir paredzēti pieslēgšanai lampiņas anoda spailei balona augšdaļā. Lampiņas pašas tiek ievietotas augšā piestiprinātās ligzdiņās.

Šo pašu ātrmaiņu pastiprināšanas daļu, skatā no mugurpuses, rāda zīm. 3. Telpā zem lampiņu ietverēm tiek novietotas atsevišķas sastāvdaļas. Dibenā, pa kreisi, ir redzams neliels nemaināms kondensātors, ar visai mazu kapacitāti dažu centimetru lielumā. Caur šo nelielo kondensātoru uztvērējs ir saistīts ar antenu. Šis pats zīmējums rāda arī uzbūves tālāko stādiņu; melnās čaulas dibendaļā ietver maiņkondensātorus, kuŗi ir saistīti uz vienas ass un tāpēc tie ir grozāmi ar viena kloķa pālīdzību. Šī uztvērējā vienkloķa noskaņošanās ir tiešām ideālā izveidojumā, jo te nav vairs neviena sīkregulešanas kloķa varbūtējai tuvākai pieskaņošanai. Tālāk, šī uztvērējs ir bez reģenerācijas, kas ievērojami atvieglo uztvērēja apkalpošanu. Taisni tamdēļ, ka te nav reģenerācijas kloķa un sīkpieskaņošanās sviras, šīs uztvērējs uzskatāms kā katra pilsoņa - nespecialista i d e ā l s.

Pa labi no melnās maiņkondensātoru čaulas redzama ripasveidīga skala ar grādu iedalījumu, no kuŗas var nolasīt noskaņoša-

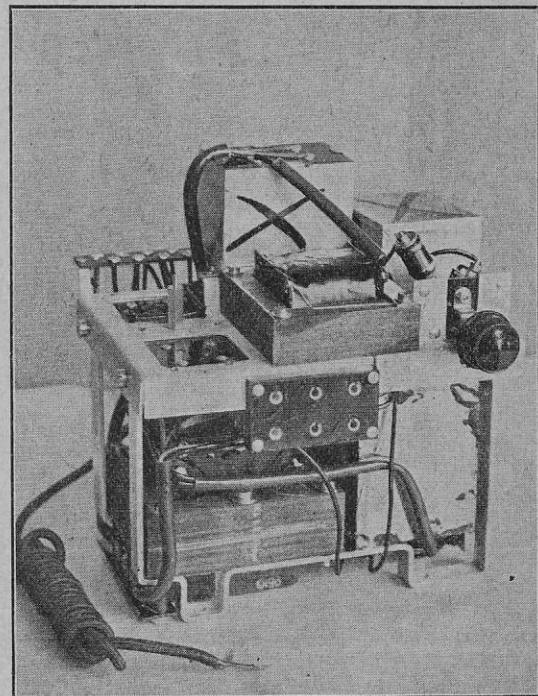

Zīm. 5.

Uztvērēja gatavi sastādīta tīkla daļa; dibenā kontaktu rīnda vēlākai savienošanai ar ātrmaiņu pakāpi.

Ju un kondensātoru izlīdzināšana uz pilnīgi vienādu lielumu resp. vērtību, jo pie vien-skalas noskaņošanas mazākā klūda vienā no minētiem trīs kontūriem neizbēgami rada jūtamū skaļuma samazināšanos un tāpat

pasliktina selektīvitāti. Tāpēc te lieto ļoti precīzus mērojamos instrumentus, kuri atļauj visas šis sastāvdaļas pārbaudīt bez liejas apkalpojošas personas piepūlēšanos, un tūlīt novērst varbūtējos defektus.

Uztvērēja tikla daļā tiek taisngiesti kvēles- un anoda spraigumi, kā arī negatīvie tikliņa priekssprāgumi. Tikla strāvu vispirms attiecīgi pārtransformē un tad ar taisngriezēja lampiņu iztaisno. Zīm. 5. rā-

runim, atsevišķi elektromagnetiskajam un elektrodinamiskajam tipam, kā arī pieslēga spailes elektriskājam skaņu noņemējam.

Lai uztvērēju apkalpojošā persona tiktu aizsargāta no augstā, apm. 300 voltu, anoda spraiguma, izejas transformātori abiem skaļruņu tipiem ir ievietoti uztvērēja iekšpusē. Trešais ligzdiņu pāris, kas ir redzams zīmējumā, ir domāts elektriskājam skaņu noņemējam. Dibenā redzama rinda kon-



Zīm. 6-a.

Ātrmaiņu daļas un tīkla daļas novietošana kopējā čaulā.

da aparāta tīkla daļu. Pa kreisi apakšā atrodas tīkla transformātors ar lielajiem izlidzināšnas kondensātoriem, augšā novietotas droseles, kondensātori un transformātori, kā arī ietveres lampiņām C 443 (uztvērēja gala pakāpei) un 506 (strāvas taisnīgriešanai). Pa labi augšā redzams grozāms kloķis skaļuma regulēšanai, kas tiek pānākta ar potenciometra palīdzību. Priekšplanā ir redzamas pieslēgšanas spailes skaļ-

taktu, kuŗi domāti ātrmaiņu pakāpes pieslēgšanai. (Zīm. 3. pa labi.) Galīgā uztvērēja samontēšanā pretimstāvošie kontakti no tīkla daļas un tāpat no ātrmaiņu daļas tiek savienoti ar īsām stiepulēm.


Arī uztvērēja tīkla daļā ir nepieciešama pamatīga pārbaude kā uz elektrisko, tā arī uz mechanisko konstrukciju. Vairākās mērišanas iekārtas pārbauda savienojošo vadu pareizo novietošanu, lietoto materiālu labu-

mu, izolācijas labumu u. t. t., pie kam anodu daļā ieslēdz noslogošanas pretestības tādā lielumā, lai viņas patērēta strāva atbilstu strāvas patēriņam lampiņās. Pēc tam tikla daļa tiek vairākas stundas noslogota ar pilnu strāvu un ar tādu rīcību tad nu panāk to, ka visas daļas, kurās kaut kādi neatbilst pārbaudei, tiek izslēgtas.

Kādā citā zālē, tāpat uz nepārtraukti kustošas lentas, uztvērējs tiek pilnīgi sabūvēts kopā. (Zīm. 6.) Transporta lenta pievada pārbaudītās ātrmaiņu un tikla daļas, kurās nu ievieto metala ārējā čaulā un pie tās pieskrūvē. Pulierētās plates no augstvērtīgā izolācijas materiāla (spiestas pie loti liela spiediena) tiek aptītas ar papīru, lai izsargātu tās no saskrāpējumiem un tamlīdzīgas sabojāšanas. Zīm. 6. rāda šādu darbību: strādnieks patlaban saskrūvē

(Turpinājums sekos.)

abas uztvērēja daļas. Vidū ir redzama kustošā lenta.

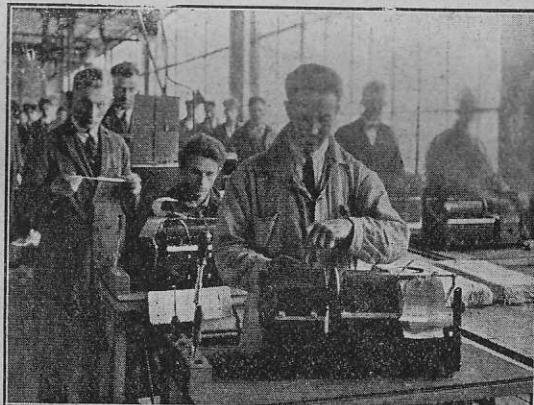

Zīm. 6-b.

Ātrmaiņa daļas un tikla daļas novietošana kopējā čaulā.

Loeve ražojumi.

Loewe mazais uztvērējs — darbojas ar vienu vairākkārtēju Loewe lampu kā 3-lampu uztvērējs. No parastiem radioaparātiem mazais Loewe atšķiras ar savu ļoti vienkāršo apkalpošanu. Viņš sevišķi ieteicams provinces radio klausītājiem — kur nav elektrības; — ierīkojot tur attiecīgu ārējo anteni — iešķējams klausīties visas lielākās Eiropas raidstacijas arī skaļruni. Rīgu turpretim var klausīties arī bez ārējās antenas.

Loewe mazais aparāts derīgs arī gramofona platu pastiprināšanai ar Loewe gramofona kapseles palīdzību. Loewe mazo var pieslēgt arī pie apgaismošanas tikla ar Loewe anodaparāta palīdzību.



T. N. Pauls Romans stands VI. radio izstādē, Rīgā.

Loewe lielais uztvērējs. — Ar šo aparātu iespējams katrā laikā — neatkarīgi no vietas — izslēgt vietējo (Rīgas) raidītāju un klausīties visas Eiropas raidstacijas.

Loewe lielais uztvērējs darbojas tikai ar 2 vairākkārtīgām Loewe lampām; — jo 2 speciālo Loewe lampu darbība ir līdzvērtīga parasto 5-lampu aparātu darbībai.

Loewe rāmja uztvērējs. — Bez gaisa antenas ar vienkāršu, glītu mazu rāmīti Jūs varat

uztver skaļruni visas ievērojamākās Eiropas raidstacijas. Aparāts veidots glītu mahagoni koka izstrādājumā — ar speciēlu skalas apgaismojumu.

Pēc techniskās konstrukcijas un izskata

Loewe rāmja uztvērējs ir modernāko lielā tipa radio aparātu cienīgs reprezentants.

Loewe mainstrāvas aparāts — pieslēdzams vienkārši elektr. apgaismošanas vadiem un lietojams pie 120 un 220 V. Nav vajadzīgs ne anodbaterijas, ne akumulātora. Ērti, lēti, taupīgi.

Aparāta apkalpošana ļoti vienkārša: — visa uztveršanas regulēšana notiek tikai ar vienu podziņu.

Šī aparāta uztveršana skaļrunī ir līdzvērtīga parasto 5 lampiņu aparātu darbībai. Aparāta labā ipašība ir viņa teicamā selektīvitātē.

Aparāts iebūvēts skaistā, nelielā preskārda kastē.

Nemot vērā to apstākli, ka pēdējā laikā plašos apmēros lieto arī radio gramafonu — Loewe maiņstrāvas aparāts iekārtots arī gramafona pievienošanai.

Šis aparāts tiešām ir ideāls ģimenes aparāts.

Loewe — skalrunī kombinētais — maiņstrāvas aparāts. Šis Loewe aparāts ir modernās radio technikas brīnumdarbs. Nelielā, ērtā, sevišķi glīti izstrādātā skaļrunī iekombinēts maiņstrāvas aparāts. Pievienojo to vienkārši elektriskiem apgaismošanas vadiem, — iespējams klausīties visas lielākās Eiropas stacijas ar skaidru, stipru un dabisku skaņu. Skaļrunis, maiņstrāvas

aparāts, iespēja ērti pievienot vēl vairākus skaļrunus un gramafonu, viss tas iekombinēts tikai vienā pašā glītā kastītē — un regulējams ar vienkāršu pogas pagriezienu.

I e v ē r o j i e t: Loewe aparāti un pierderumi, salīdzino ar citu firmu ražojumiem, — ir nesalidzināmi lētāki.

Pie Loewe aparātiem ieteicams lietot Loewe skaļrunus, kas speciāli piemēroti Loewe lampām un dod vislabākos rezultātus.

Bez parastiem skaļruniem Loewe izgatavo:

Loewe 4-poligo skalruni — kas dod sevišķi tīru dabisku skaņu. Tas jūtīgāks par parastiem 2-polīgiem skaļruniem. Šis Loewe 4-pol. skaļrunis ieteicams sevišķi liela skaļruna cienītājiem, jo arī pie lielā skaļuma tas dod tīru skaņu. Elegants izskats un māksliniecisks izstrādājums.

Loewe elektro - dinamiskais skalrunis, ieteicams lielām auditorijām, biedrībām, skolām, kino teātriem, priekšnesumiem, kafejnīcām un c., kur vajadzīgs liels plašs un liels skaļums un dabiskais tonis.

Sakarā ar maiņstrāvas aparātu straujo izplatīšanos — Loewe ražo speciālus augstvērtīgus blokkondensātorus. Aparātus labojot vai jaunus konstruējot, — ieteicams lietot tikai Loewe blokkondensātorus, kas dabūjami ar visdažādāko kapitāti.

Aizsargtīkliņa lampu metalizēšanas priekšrocības.

Viens no svarīgākiem aizsargtīkliņa lampas liebumiem ir kapacitāte starp vadītīliju un anodu. Viņa sastādās no tiešās kapacitātes starp šiem abiem elektrodiem un kapacitātes saites, kura rodas no tam, ka anods un vadītīliņš rada kapacitātes ar lampas iekšējo spoguli. Šo izklaides kapacitāti var padarīt nekaitīgu, ja spoguli iezemo, jo tad šīs blakus kapacitātes iejet tikai anodkontūra un tīkliņa kontūra noskaņojojums.

Savienojumu ar zemi varētu dabūt, pieslēdzot iekšējo spoguli katodam, vai arī aizsargtīklinam (jo pēdējais augstfrekvences nozīmē tāču ir pieslēgts zemei). Iezemošanu pēc šīs metodes tomēr var uzskaitīt par nedrošu, jo iekšējais spogulis ir plāns, viņam ir augsta pārejas pretestība, nav iespējams ari drošs kontakti.

Daudz labāki ir iekšējo spoguli iezemot kapacitāti ar lampas ārējo metalizēšanu. Ar šo panēmienu visas iekšējā spogula daļas droši ir jetvertas. Ārējā apspogulošana tā tad pamazina kaitīgo kapacitāti starp vadītīliju un anodu līdz iespējamai mazākai robežai. Līdz ar to viņa aizkavē arī kai-

tīgo ārējo izklaides kapacitātu rašanos, kas var rasties pie montāžas starp pārējiem slēgelementiem un lampu. Tā, par piemēru, ir iespējams, ka starp mainkondensātoru no vienas puses un aizsargtīkliņa lampas anodu no otras puses, rodas kapacitāte, kura atkal palielina vadītīliņa — anoda kapacitāti. Šo izklaides kapacitātu iznīcināšanā ārējā spoguļa uzdevums ir līdzīgs augšā aprakstītam.

Pats par sevi saprotams, ka lampas ārējā metalizēšana nepadara lieku atsevišķo noskaņošanas kontūru noekronēšanu.

Apgalvojums, ka metalizēšanai ir nevēlams iespaids uz sistēmā radītā siltuma izstarošanu, nav vietā, jo mērijuši ir rādiņu, ka no metalizēšanas radušās kvēļaudas pieaugums ir tikai 0.2 vati liels, tā tad praktiski pavism neinteresants un tāds, ka uz lampas mūža ilgumu viņam nav nekāda iespāida.

Aizsargtīkliņa lampu metalizēšana tā tad ne tiem, kai rada pašai lampai labumus, bet arī atvieglo pie sabūves uztvērēja stabilizēšanu. Telefunken'a aizsargtīkliņa lampas augstās darba spējas ir izskaidrojamas ar rūpīgo ārējo metalizēšanu.

Atbildīgais redaktors: A. Baltakmens

Redaktors: L. U. asistents R. Siksna.