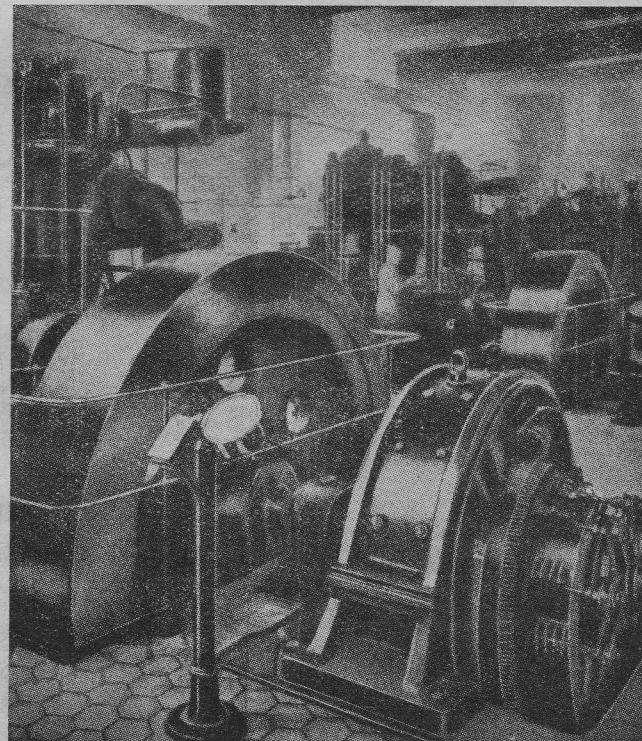


JANVARIS

1928

Radio

— ŽURNALS —
TECHNIKAI UN ZINĀTNEI




Königswusterhausenas raidītāja mašīnu iekārta.
Dizeļa motoru telpa.

Nr. 1

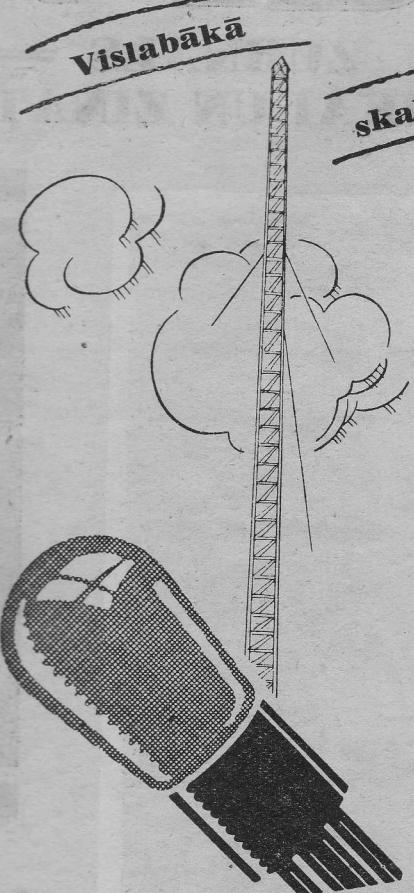3. gads

SATURĀ:

- Rīgas Radiofona jaudas palielināšana
- Loftin-White uztvērējs
- Dzelzs-niķela akumulatori
- Nākotnes lidmašinas
- Refleks uztvērēji
- Maļņstrāvas izlīdzinātājs
- Colpit-Ultra audions un citas šemas
- Padomi
- Techniska konsultacija u.t.t.



B 405

Kvēfspriegums 4 volti
Kvēlstrāva 0,15 amp.
Piesātin. strāva 50 m A
Anoda spriegums 50 līdz 150 voltiem
Pastiprin. faktors 5
Stāvība **2,4** m A/voltu
Iekšējā pretestība 2.100 omi
Normalā anoda strāva 10 m A
Negatīvs priekšsprieg. tikl. 9—18 volti

PHILIPS
RADIO
LAMPAS

Līdz šim Latvijā vēl nav minivat 4 voltīga skaļruņu lampa ar stāvību **2,4** m A/voltu. Ar šo lampu iespējams dabūt vislielāko skaļumu savienotu ar idealu skaļu tīribu.

Cena tikai Ls 15.—

Radio

žurnals

t e c h n i k a i u n z i n ā t n e i

Latvijas Radiobiedrības oficīzs

Iznāk vienreiz mēnesī.

Redakcija un ekspedīcija: Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 9-a, dz. 16. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galv. pastā, pasta kastīte Nr. 773. Lemaksājumi uz pasta tek. rēķina Nr. 996. Redakcijas tālr. 29456.

Abonēšanas maksā: 1 gads Ls 5.75, $\frac{1}{2}$ g. Ls 3.—, 3 mēn. Ls 1.60. Abonēšanas maksu pieņem Rīgā, Audeju ielā Nr. 15, P. T. D. G. D. veikalā; province: visos pasta-tel. kantoros, „Leta“ veikalos un lielākās grām. tirgotavās.

Numurs maksā 75 sant.

Latvijas Radiobiedrības adrese: Rīgā, Antonijas ielā Nr. 15-a. Rakstiski: Galv. pastā, pasta kastīte Nr. 201. — Visas ziņas pie valdes locekļa katru trešdienu un sestdienu no plkst. 18—20.

Nº 1

Janvaris

1928

Uzsākot 3. gada gājienu, pagodināmies griezt mūsu god. lasītāju verību uz dažām pārgrozbām žurn. „Radio“ izdošanā. Sakarā ar daudzu lasītāju vēlešanos, sākot ar šo gadu, žurnala periodiski ievietosim rakstus ari no citām technikas nozarēm. Žurnala formats līdz ar to ir palielināts. Tomēr galvenā daļa būs veltīta radiotehnikai, kur, tāpat kā līdz šim, tiks apskatiti ar to saistītie jautājumi un pēc iespējas dažādi, Latvijas apstākļos iespējamie, uztvērēju būves principi, kā ari sniegti apraksti par to izgatavošanu un dažādi padomi. Tāpat mūsu techniskās konsultācijas daļā mē-ģināsim pēc iespējas izsmēloši atbildet uz iesūtītiem jautājumiem ne tikai radio-tehnikā, bet ari citās technikas nozarēs. Ta kā pēdēja laikā ienāk daudzi jautājumi, pie kam no dažiem redzams, ka

to autori nav žurn. „Radio“ lasītāji, tad, lai novērstu atbildes novilcināšanos, uz priekšu atbildēsim tikai tiem, kuri savam rakstam būs pievienojuši mūsu žurnala tekošo konsultācijas kuponu (vāka stūri). Personīgām atbildēm (ar vēstuli), tāpat kā līdz šim, pievienojama 6 resp. 15 sant. pastmarka.

Rakstu virziena ziņā žurnals ieturēs to pašu kārtību, kā līdz šim. Neko sensacionelu un pārspīlētu, bet gan vispusīgi un lietišķīgi apskatit ikkatru gadījumu — tāda ir mūsu devize.

Izsakot mūsu god. lasītājiem pateicību par mums līdz šim dāvāto ievērību, ceram, ka žurnals „Radio“ ari uz priekšu būs milš viesis ikkatram technikas cie-nītājam.

Redakcija.

Kristaldetektora uztvērēju jautājums Latvijā.

Sakarā ar Rīgas Radiofona jaudas palielināšanu, savā laikā pa radiofonu tika nolasīts referats, lai abonentus informētu par notiekošām pārgrozbām un no tām izrietosām seķām. Bij aizrādīts, ka jaudas palielināšana par tik un tik reizēm vēl nebūt nenozīmē tādu pat dzirdamības palielināšanos. Bet vai nu god. abonentiklausītāji to pareizi nebij sapratuši, vai ari šo interesanto referatu palaiduši ga-

řām. Fakts tikai tas, ka tikpat Radiofona vadibai, kā ari žurn. „Radio“ redakcija ienāk daudzi paziņojumi, vai nu pārspīlēti uzslavējošā, vai (vairākumā) nopejša garā, kuros izskan tas, ka, neskaitoties uz plašo izziņošanu par jaudas dubultošanu, dzirdamība esot tāda pati kā agrāk u. t. t., ka tikai ļaudis tiekot mānīti.

Bez tam vēl nesen parādījusies kāda

brošuriņa (tulkojums no kādas vācu grāmatas), izdota no radiotechnikai saņērā tālu stāvošām personām, zem skānīga nosaukuma par tālu staciju uztveršanu ar krist. det. uztvērejiem, pateicoties kurām lasitājiem rodas iespaids, ka ar parasto det. uztvērēju jau tiešām var sniegt nezin cik tālu. Bet tas tā nav. Mēs varam taisīt kādu uztvērēju vēlamības, visur mums būs nepieciešama kāda minimala enerģija, lai varetu to telefonos dzirdēt. To var raksturot piem. tādi, ka nesen atklātā Zeesen'as raidītāja, kuļa jaudu, izstaroto, skaita līdz 40 kilowattiem, detekt. uztv. rajonu stacijas specialisti garante tikai līdz... 130 klm. radiusā, bet Daventry raidītāja (18 kw.) uztveršanu veikalnieki saviem aparatiem garante līdz 25 jūdžem (apm. 40 km.) pietiekoša telefona skaļumā pie videjas āra antenas.

Tapēc runāt par pastāvīgu ārzemu raidītāju uztveršanu uz krist. det. uztv. ir nepareizi. Ir gadījumi, kur tos var dzirdēt, un pie tam itin labi, bet vai tas ir 365 reizes gadā, tas ir cits jautājums. Radioviļņu ceļi telpā ir vēl pārak nenoskaidroti. Ja stāvoklis telpā ir šiem vilņiem labvēlīgs, mēs ārزمes dzirdam, un vislabāk tos dzirdam uz parastiem

uztvērejiem, bez kādiem liekiem kontūriem. Bet ja apstākļi ir nelabvēlīgi, t. i. nav labs „radiolaiks“, nekāds det. uztv., pat dārgākais, neko nevarēs darīt. Glīta āriene un komplikēta ūema vēl nedod labu uztveršanu.

Otrs, kas vēl pie krist. det. uztv. ir jāņem vērā, ir prasme ieregulet pašu detektoru. Visiem būs zināms, ka detektoru ieregulējums, kuļš izcilus labi dod vietējo raidītāju, nav derīgs tālāko raidīt. uztveršanai. Te saskaram starp abiem priekšmetiem (piem. atsperi un krist. virsmu) jābūt joti vieglam. Ne katram tas izdodas. Dažs nopūlas ilgu laiku ar regulēšanu un... neko nepanāk. Dažam tas izdodas vieglāki.

Treškart, kā to redzēsim vēlak, ārkārtēja nozīme ir labai antenai.

Savā laikā, pie aprakstiem par krist. det. uztv. žurn. „Radio“ slejās par to arī bij teikts. Bet tā kā ne visi, liekas, to ir ievērojuši un izlasījuši, tad šeit ieveltojam Rīgas Radiofona inž. R. Martinsona priekšslasījuma (nolasītu decembra mēnesī) konspektivu atreferejumu, kuļš lai palīdzētu mūsu god. lasitājiem labāki orientēties krist. detektoru uztv. jautājumā un tā spējām, atkarībā no raidstacijas jaudas.

Rīgas Radiofona jaudas palielināšana.

Sakarā ar Rīgas Radiofona jaudas palielināšanu vietējā prese ir parādījušas ziņas, kuļas jāuzskata dažos gadījumos par pārspīletām, p. piem., solijums, ka visā Rīgā būšot iespējams detektoram pieslēgt skaļruni un tamlīdzīgas lietas. Lai pasargātu radiofona abonentus, un melnlausītajus no vilšanās, un nepiemērotu aparatu izvēle, liekas, būtu vajadzīgs attelot radušos apstākļus tādus, kādi viņi ir istenībā.

Rīgas Radiofona izstarotas jaudas palielināšana bija izvesta divējādi: vispirms esošā antena ir pacelta 10 mtr. augstāk (līdz 55 metriem virs zemes), otrkārt, uzstādīto raidlampu jauda ir dubultota. Antenas paaugstināšanas efekts bija izmerīts pirms lampu jaudas palielināšanas un deva skaitļus, kas atļauj teikt, ka tā saucamā antenas izstarošanas pre-

testība (proporcionela attiecībai [antenas eff. augstums dalits ar vilņa gaļumu]) ir palielenajusies par 25—30% (lietojot datus, kas dod minimalus rezultatus). Pēc lampu jaudas dubultošanas tad būtu iespējams runāt par izstarotas jaudas palielināšanu $2 \cdot 1,25 = 2,5$ reizes vismaz.

Ja piegriezīsimies jautājumam par Rīgas radiofona dzīdamības uzlabošanu, tad būtu jāizšķir objektīvi konstatējami efekti un subjektīvie iespāidi, starp kuļiem jāvelk asa robeža. Objektīvi, ar mērojamiem instrumentiem konstatējams efekts ir elektriskā lauka intensivitātes palielināšana. Literatūrā nav izteicienu, kuļi dotu iespēju drošāk izrēķināt el. lauka stiprumu raidītāja tuvākā apkārtne, kristaldetektora uztvēreja darbības joslā, jo, piem., Austin'a un Howe'a formulas, atrastas uz ilggadejo lielraidītāju dar-

bības novērojumu pamata, dod iespēju uziņt pienemamus skaitļus attālumiem, līdzīgiem katrā ziņā vairākiem zemes aploces gradiem. Izvest tieši mērošanas darbus Rīgas Radiofonam arī nebija iespējams lielakiem atstatumiem piemeroto ierīcu trūkuma u. c. apstākļu dēļ, lai gan tas būtu interesanti, un pēc savakto datu uzmešanas uz kartes dotu iespēju noteiktāk atbildēt uz dažiem jaujumiem sakarā ar Rīgas dzīrdamību. Tādēļ, lai stādītu sev priekšā el. lauka lielumu, izlietots Rüdenberg'a izteiciens: elektr. lauks (millivoltos uz metru)

$$e = 425 \sqrt{\frac{W}{d}}$$

W ir izstarotā jauda kilowattos, d — atstatums starp raidītāju un novērošanas punktu kilometros. Šis izteiciens arī nav īsti piemērots prakses apstākļiem, jo viņš ir izvests un ir derīgs ideāliem apstākļiem: antena atrodas vakuuumā, zemes garozas vadāmībai jābūt bezgalīgi lielai, nav ievēroti saules iespaids (diena un nakts) un citi apstākļi, kas jāievēro pie el.-magnetisko vilņu izplatišanas. Tomēr viņš dod iespēju stādīt sev priekšā gaidāmos skaitļus un tādēļ joti derīgs iepriekšējiem novērtējumiem.

Piemēram, ja izstarotā jauda ir līdzīga 1 kw. un atstatums starp antennu un novērošanas vietu līdzinās 100 km., tad el. lauka intenzitāte līdzināsies 4,25 millivoltu uz metru. Ja izstarotā jauda palielināsies 2,5 reizes, tad el. lauka intenzitāte palielināsies $\sqrt{2,5} = 1,6$ reizes, t. i. el. lauka intenzitāte pieauga tikai par 60%. Citiem vārdiem, lietojot minimalus skaitļus, kuŗi raksturo Rīgas Radiofona jaudas palielināšanu, jānāk pie slēdziena, ka Rīgas el. lauka intenzivitāte ir pieaugusi arī par 60%. Uz citu pastāvīgo Rīgas Radiofona darbības novērojumu un mērījumu pamata var vertēt intenzitātes pieaugumu līdz pilnām 100 procentēm.

Ja piegriezīsimies tagad radiofona abonentam, kurš 100 km. atstatumā no Rīgas būtu uzstādījis 20 metru augstu antennu, tad viņa rīcībā pie el. lauka intenzitātes 4,25 m. v. mtr. atrastos

4,25 . 20 = 85 millivoltu. Uz uztvēreja pašindukcijas resp. detektora + telefona kēdes spailēm būs jāreķinās ar daļu no šī sprieguma. Ja šo sprieguma daļu tālāk dalīsim ar detektora + telefona pretestību, tad ir iespējams stādīt sev priekšā telefona strāvu. Rupji rēķinot tālāk, pieņemot telefona un detektora pretestību = 5000 omu, redzams, ka telefonā varētu sagaidīt daļu no

$$\frac{85 \cdot 10^{-3}}{5000} = 17 \cdot 10^{-6} = 17 \text{ mikroamp.}$$

— Pēc jaudas palielināšanas un el. lauka intenzitātes pieaugšanas par 100% arī šie telefona mikroamperi dubultosies. Citiem vārdiem, ja viņa antena agrāk atrodās uz Rīgas dzīrdamības robežas, tad pēc jaudas palielināšanas viņš varētu tikpat stipri dzīrdēt Rīgas Radiofona priekšnesumus 200 kmtr. no Rīgas *).

Pie galvas telefona strāvas dubultošanas novērotājs tādu dubultošanu subjektīvi konstatēt nevarēs. Par iemeslu tam mūsu jūtu īpašības: mūsu ausis un acis ir brīnišķīgi smalks instruments toņu augstumu un krāsu noteikšanai, bet šo iespaidu intenzitātes noteikšanai šie mūsu instrumenti jāuzskata par pilnīgi nepietiekošiem. Skaitliski šās spējas raksturo Webs-Fechnera likums: mūsu nervu reakcijas ir proporcionālas kairinājuma naturalam logaritmam, t. i. ja piemēram divu kairinājumu intenzivitāte attiecās kā 10:1, tad nervu reakciju attiecība līdzināsies attiecības 10:1 naturalam logaritmam = 2,3, t. i. apmēram = 2. Pārliecināties par šā likuma esamību var, mēģinot piem. noteikt temperatūras starpības ar taustes palīdzību; el. spuldžu gaismas intenzitati un tamlīetas. Viegli redzēt, ka pie tādu novērojumu izvešanas jāreķinās ar tādiem svarīgiem momentiem, kā novērotāja temperaments, gara stāvoklis, ārējie ie spaudi novērošanas laikā un īpaši ar

*) Augšā aprēķinātam piemēram ir, saprotams, tikai principiāla nozīme. Salīdzināšanai ar īstenības apstākļiem der skaitļi, pievesti janvara 1928. g. „Exp. W. and W. constructor“ numurā, par 2 LO (Londonas) dzīrdamību. Skaitļi rāda, ka uz aploces ar radiusu 100 kmtr. no 2 LO var rēķināties ar $e = 1 \text{ mV/mtr.}$

suģestiju. Melancholiķa noverojumi jā-novērtē citādi, ne kā sangviniķu iespāidī; un kas attiecas uz šūgēstiju, tad pie-vedīšu tikai vienu piemēru: pēc pagaidu torņu montažas radiofona abonentiem tika pateikts par elektr. lauka intenzitātes palielināšanu par 20% ar lūgumu, iesūtīt savas atsauksmes. Un vienā at-sauksmē Rīgas skaņuma pieaugums arī tiešām bija noteikts uz 20%.

Kopā savelkot, būtu jānāk pie sledzienā, ka Rīgas Radiofona izstarotās jau-das palielināšana $2\frac{1}{2}$ reizes nevar no-vest pie spēcīgas dzirdamības palieli-nāšanas, bet gan pie dzirdamības ro-bežas paplašināšanas. Ja agrāk, piemēram, dzirdamības robeža būtu jāmeklē 100 klm. no Rīgas, tad tagad viņa pār-vietojas līdz 160—200 klm. no Rīgas pie krist. detektora aparata lietošanas.

No pievestā piemēra vēl redzams, ka katram provinces abonentam ir rokā lī-dzeklis Rīgas dzirdamības palielināšanai, un tas ir — savas antenas augstuma, galv. kārtā el. augstuma (virs kokiem, jumtiem u. tml.) palielināšanas. Stā-vokli ar antenām pamatīgi raksturo iz-teiciens, kurš jāpatur atmiņā katram antenas būvetājam. Neatceros, kas viņu formuleja, bet viņa saturs ir šāds: „**Līdz šim nekur netika izbūvēta pietiekoši aug-stā antena**“. Tas spilgti raksturo ap-stākļus pie gaļāko viļņu raidītajiem.

Par idealu te būtu jāuzskata Abraham'a vibrators — vertikals vads gaļuma $\frac{\lambda}{4}$ ar efektivo augstumu, līdzīgu $\frac{2}{3}$ daļām (noteiktāk $\frac{2}{\pi}$ daļām) no šā augstuma $\frac{\lambda}{4}$ un izstarošanas pretestību = 36 omu. Esošos apstākļos pie raidantenām sa-stopami daudz mazāki ef. augstumi un daudz mazākas izstarošanas pretestības

$$[R_{i,zst} = 160 \pi^2 \frac{(h_{eff})_2}{\lambda}],$$

jo daba, ja drīkstetu teikt, ir gādājusi, lai koki neieaugtu debesis iekšā: tor-ņu materiāli neatļauj būvēt tos augstāk par 250—300 metriem, citādi viņi iz-nāktu par smagiem un, galvenais, dār-giem, jo torņa izmaksu aug daudz atrāk par tā augstumu. Otrkārt, pie pārāk aug-stām uztverošām antenām, pieaugtu ne-panesamā veidā atmosferiskie trokšņi pie atmosferas lādiņu atpildīšanas caur antenu. Tādej, ari te ir likta sava ro-beža. Tomēr provinces abonentiem ie-teicams katrā ziņā nākt pretīm Rīgas Radiofonam, būvējot pēc iespējas aug-stas uztverošās antenas, jo tas atmak-sāsies ar ārzemju raidītāju ierašanos te-lefonā, ipaši spēcīgāko lielraidītāju joslā no 1000 līdz 2000 metriem, kā ari var-būt ar iespēju iztikt bez liekas lampi-ņas uztvērējā.

Inž. R. Martinsons.

Loftin-White (Uait) princips.

Šis princips apvieno 2 gadījumus uz-tveršanas technikā. 1) Panākt iespējamo, vienmērīgu pastiprināšanu noteiktā viļņu diapazonā (parasti no 200—600 mtr.) un 2) vienmērīgu, pastāvīgu reģeneraciju šīni pat diapazonā. To sapratīsim no se-košā. Pirmā gadījumā pamata ir saites jautājums, t. i. kapacitativās un indukti-vās saites starp konturiem. Piem. pie ātr-maiņu transformatoriem, t. i. pie indukti-vās saites, nemainot neko no ārpuses, saite pati par sevi paliek ciešāka pie viļņu saīsināšanas, t. i. pastipr. it kā lielāka. Tamdej, vajadzēja arvienu rē-ķināties ar mechanisku saites maiņu. Bet


tas techniski ne katru reizi ir labi iz-darāms, kamēdēj parasti jāapmierinās ar kādu optimālo saiti pie noteikta viļņu gaļuma. Uz abām pusēm no tās ari saite var būt dažāda.

Pie kapacitativās saites turpretīm, jo mazāks biežums (gaļāks vilnis), jo sai-te ir ciešāka, tāpēc ka enerģijas trans-ports lielāks. Tā tad otrādi.

Ja nu mums izdodas abus šos gadī-jumus apvienot tā, lai pie īsākiem viļ-ņiem (augstiem biežumiem) dominētu in-duktivā saite, bet pie gaļakiem viļņiem — kapacitativā, tad rodas uztvērējs ar samērā ļoti idealām spējām. Mēģināju-


mus šini virzienā izdarija amerikāņi Y. White (Uaits) un H. Loftins, apvienojot šis abas saites. Šema ir patentēta 1927. gadā.

White pamatšema ir šāda:

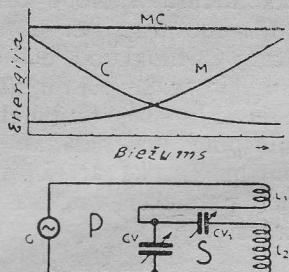

Līnija MC rāda rezultējošo pastiprinājumu.

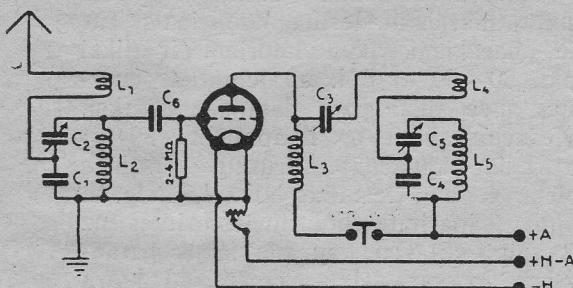Mazliet izmainot šo un pievienojot to lampiņai, dabūjam sek. šemu:



Loftin-White 1-lamp. uztv.

Te ant. saites spole ir saistīta ar tikl. spoli un pievienota starp 1 maiņkond. un 1 blokkond. Citi savienojumi kā parastos uztverējos (audions). Par reģenerāciju sakāms sekošais. Parasti ar to kompenseja zudumus tikl. kēde. Bet pie dažadiem uztveramiem vilņu gaļumiem bij ari dažāda reģenerācija, kamēdē tā arvienu bij par jaunu jāiestāda. Tas bij neērti, veda pie izstarošanās un kroplojumiem. Pec Loftin-White principa te rikojas citādi. Tieši pie lamp. anoda ir pieslēgta ātrmaiņu drosele, kura nekādus ātrmaiņu impulsus nelaiž cauri, bet pievada tikai līdzstrāvu anodam. Ātrmaiņu stravas tāpēc spiestas iet caur kondensatoru un nāk. transformatora primāro tinumu un tālāk uz konturiem, tikl. u. c. (t. i. notiek reģenerācija). Šī iekārta domāta kā neutralizācijai, tā ari reģenerācijai. Ja kapacitāte ir pārāk liela, tād lampiņa svārstās (kauc), jo kēde ir pārāk nie-

cīga pretestība (reģ. par lielu). Pamažinot kapacitāti, pakāpeniski nonākam līdz tādam stāvoklim, kad svārstību fāzes ir pretējas. Tādā gadījumā pašsvārstības tiek apspiestas, nemazinot reģenerācijas efektu. Praktikā mēģinot atrasts, ka šī neutralizācijas reģenerācijas kapacitāte ir vidēji apm. 270 cm. (visos gadījumos un visiem vilņiem). Saprotams, otram transform. var saistīt nāk. lamp. tikliņu, u. t. t., tādā kārtā izveidojot vairak lampiņu Loftin-White uztverēju. Jāatzīmē, ka šeit ir arī kāds liels trūkums, un, proti tas, ka līdz šim nav izdevies konstruēt tādu uztverēju, kurš labi spētu uztvert arī vilņus pāri par apm. 550 mtr. Var jau pielietot citus paņēmienus, bet tie visi attālina tad uztverēju no originala.

Šeit ievietojam mazu 1-lamp. uztv. aprakstu pēc Loftin-White principa. Aparats ir parastais audions. No antenas uztvertā enerģija tiek novadīta uz tikliņa pie īsiem vilņiem induktīvi ar transf. (spoļu) L_1 un L_2 palidzību, bet pie gaļākiem caur blokkond. C_1 . Maiņkond. C_2 ir priekš tikl. kontura noskaņošanas uz doto vilni. Tā kā abi kond. ir serījā, un tamēdē rezult. kapacitāte ir mazāka, tad spoļei L_2 jāņem vairāk tinumi par parasto. Strāvas izlīdzināšana notiek parastā kārtā caur tikl. kond. C_6 (ar gaisa dielektr.) un megomu uz kvēles pluspolu. Anoda kēde ir kond. C_3 (fazu sabidītājs resp. neutralizēšanas un reģenerācijas maiņkondensators). L_3 ir ātrmaiņu drosele. Anoda strāvas sabidītās fāzes tiek pievadītas ātrmaiņu transform. L_4 L_5 un kond. C_4 C_5 , kuri veido anoda svārst. konturu.

Pie iestādišanas jāraugās uz to, lai uztv. darbotos tuvu pie svārstību robežas. To panāk sekoši. C_3 iestāda tā, lai pie īsiem, vidējiem un gaļākiem (ie-spējamiem) vilņiem uztverējs svārstītos (izstarotu). Pēc tam C_2 nostāda apm. uz skaras sākumu un mazina kvēli tik ilgi, kamēr svārstības izbeidzas. Tad C_2 noliek uz skaras beigām. Ja svārstības rodas, tad pamazina C_2 un C_3 , pie viena pavairojot abu ātrmaiņu transform. saiti (prim. un sekund. tin. tuvāki kopa). Pēc tam mazliet atkal pamazina kvēli, līdz svārstības izbeidzas. Tagad palielina C_2 un ja vēl rodas svārstības, tad rikojas

tāpat, līdz kamēr tās izbeidzas. Ja uztvērejs nesvārstās pavisam, tad nostāda kond. uz īsiem viļņiem un padara vājāku saiti starp spolēm. Pec tam palielina kvēli, kamēr svārstības rodas.

Pareizi iestādītā uztvērejā saite nekad nav jāmaina pie visa uztv. viļņu diapazona, ko var kontrolet ar to, kā tikpat pie īsiem, kā gājiem viļņiem svārstības rodas pie vienādas kvēles. Parasti šo izdara pie minimalās kvelstrāvas. Iestādot normalo strāvu, uztv., daibigi, svārstīsies. Tapēc tagad groza C_3 tik ilgi, lai tās tikko izbeigtos (būtu uz

robežas). Šī robeža tad paliek konstanta priekš visa viļņu diapazona.

Šī uztvēreja priekšrocības ir ārkārtīga selektivitāte, jutība un skalums.

Daļu lielumi uztvērējam šādi. C_1 un C_2 ir blokkondensatori 4000 cm.; $C_2 C_5$ ir maiņkond. 500 cm., bet C_3 tas pats 300—500 cm.; C_6 blokkond. 300 cm. Spoles L_1 un L_4 ir ar 8—10 tin. (apm. 0,8 mm.), L_2 un L_5 — 75 tin., bet drosele L_3 ir šūniņspole (vai citāda) ar apm. 300 tin. L_1 un L_2 , kā arī L_4 un L_5 ir saistītas kā paralelas vai arī koncentriskas spoles.

Dzelzs-niķeļa akumulatori.

Pēc šo akumulatoru izgudrotajiem, amerikanieša Edisona un zviedra Jungnera, akumulatorus ari bieži nosauc viļņu vārdos. Tērauda traukā ir ievietotas sevišķi prepares plates, no kuriem vienas satur dzelzs savienojumus, bet otras — niķeļa savienojumus (hidratus). Tā kā šie savienojumi iepreseti tērauda skārda maisinā, tie nevar izbirt, kamēl šāds akumulators ir gandrīz nesasitams, t. i. nebojājas no trieciņa. Pozitīvā plate ir iepresēts niķeļa hidrats, negatīvā — dzelzs „sūknis“ (dzelzs un dzīvsudraba oksidu savien.). Skārda plates apkātī masu no abām pusēm, un lai tā nāktu sakārā ar šķidrumu, sieniņas ir caururbtas maziem caurumiņiem, caur kuļiem šķidrums brīvi cirkule, bet aktivās masas nevar izkrist ārā. Kā šķidrumu (elektroliitu) nem kalija hidratu, apm. 23% KOH šķidinājumu, ar ipatnejo svaru 1,16—1,23 (24° Be). Šis kalija hidrats nav gan tik kodigs, kā sērskābe svina akumulatoros, taču ilgāki iedarbojoties uz kādu organisku vielu, tā spēj to saest. Tapēc, ja gadās rokas vai drēbes appilināt ar šo šķidrumu, tas nekavējoši jānomazgā ar ūdeni, krieti beržot.

Dzelzs-niķeļa akumulatoriem mēs varām darīt to, ko svina akumulatori nēcieš. Piem. tos var savienot pat uz īso, neuzpildītā stāvoklī tie var pēc patikas ilgi tikt tureti, viņus pat bez bēdām var uzpildīt nepareizā virzienā, tos var mest, satricināt u. t. t. Tādā ziņā tie ir gandrīz nebojājami.

Tomēr ir arī daudz trūkumu. Vispirms samērā mazais lietderības koeficients. Tas pie mazākiem akumulatoriem ir tikai apm. 50—60%, t. i. no iepildītās enerģijas mēs tikai pusi dabūjam atpakaļ. (Pie svina akum. tas ir apm. līdz 80%). Ar laiku kapacitāte drusku mazinās (piem. 4 gadu darbibas laikā 15 amp. st. akum. kapacitāte nokritusies vidēji uz 12 amp. st.), lai gan pie labas uzraudzības to var vēl novērst. Tad katrā elementa spriegums ir vidēji 1,2 v. (svina akum. 2,0 v.), kas spiež vienāda sprieguma sasniegšanai lietot vairāk elementus. Tā tad pie ekspluatācijas tie iznāk mazliet dārgāki par svina akum.

Uzpildīšanai (tikai ar līdzstrāvu) plus-pols no ģeneratora jāpievieno baterijas (akum.) plus-polam. Tāpat savienojami negativie poli. Iepildīto enerģiju var apreķināt, ja pildīš. str. stipr. reizina uz pild. laiku stundās, elementu skaitu un atsev. elem. sprieg. pie pildīšanas, t. i. 1,67 v., un to dala uz 1000. Rezultātā dabūjam iepildītās kilowatt - stundas. Piem. baterija no 3 elem. tiek pildīta 12 st. ar 1,5 amp. stipru strāvu. Iepildītā enerģija tad būs

$$(1,5 \times 12 \times 3 \times 1,67) : 1000 = 0,09 \text{ kw. st.}$$

Teoretiski atpildīšanās (darbibas) ilgums būtu aprēķināms, ja dala kapacitati apm. stundās uz atpildīšanos strāvas stipr. Tomēr pie dzelzs-niķeļa akum. to tā gluži nevar pieņemt. Izrādās, ka pie

lielakas strāvas atpildišanās notiek atrāki, bet pie ļoti vājas strāvas patēriņa akum. arī nedarbojas pārāk ilgi, jo pēc dažām nedējam jau akum. ir tukšs, neskatoties uz to, ka pēc aprēķina vajadzēja iet daudz ilgāki. Šķiet, ka te notiek vieteja, iekšēja atpildišanās. Tāpēc var teikt sekošo: dz.-niķeļa akum. ieteicami tur, kur jāreķinās ar periodiskas uzpildišanas grūtumiem, kur strāvas patēriņš (t. i. stiprums) netiek kontrolets un mainās lielās robežas (t. i. neuzmanīga apiešanās), kur uzskatišanai negrib ziedot daudz laika, kur transportēšana neerta (kratieni, sitiens), vispārīgi tur, kur nav „normali“ elektriski apstākļi un kur baterijas „mūžu“ pie tam grib dabūt ilgu. Cena dz.-niķeļa akum. ir par 30—50% augstāka par svīna akum. Tāpēc pilsētās labāki un ekonomiskāki būtu svīna akumulatori, jo pie videjas uzraudzības arī tie bez liela remonta var kalpot līdz 5 gadiem.

Zināma uzmanība tomēr jāziedo arī dz.-niķeļa akumulatoriem. Pats par sevi saprotams, ka nedrikst viņos liet sērskābi, kuŗa tūlit padara elementu nedēriku. Uzpildot ar strāvu, gumijas korki jāizņem. Tā kā pie lietošanas ūdens daļīnas sadalās, tad laiku pa laikam elementi uzpildāmi ar destilētu ūdeni, tiktāl, lai šķidrums pilnīgi apkārt plātes. Parasti notiek arī kalija izkristalizēšanās, pie kam sārma kārtīja (baltā krāsā) apsedz visu elementa augšpusi. Šo kārtu jānotira ar koka irbuli un lupatu; pēc tam elem. tīri noslaukāms un ietaukojams ar vazelinu (piem. tavotu v. c.). Tad reizi gadā vai 2 gados vecais hidrats izlejams, elements krietni izskalojams ar dest. ūdeni, kamēr skaloš. ūdens paliek skaidrs, un tad iepildāms jauns šķidinājums (elektrolits).

Šāda uzraudzība dos baterijai neaprobežoti ilgu mūžu.

Volframs un kur to lieto.

Zviedru ķimiķis Šeels, pētot dažus mineralu paraugus, atklāja 1781. gada kādu jaunu, līdz tam nezināmu metalu, kuŗu nosauca par tungstenu. Šis nosaukums metalam palika ilgāku laiku, līdz kamēr vācieši to pārdēvēja par volframu. (Tomēr ameriķi, angļi un franči piepatur vēl veco nosaukumu).

Volframs ir jāpieskaita pie retajiem, dižajiem metaliem. Tomēr ir aprēķināts, ka viņa daudzums zemes garozā līdzinās apm. sudraba daudzumam, un apm. 10-kārtīgi pārsniedz zelta saturu. Bez tam viņš atrodams vairākas noteiktās vietas uz zemes lodes, kas atvieglo viņa dabūšanu. Ja nu volframs pagaidām ir dārgs un maz izplatīts, tad tas vedams sakarā ar izstrādāšanas grūtībām.

Volframu saturošie minerali — volframiti, kas ir volframa savienojumi ar dzelzi, manganu un skābekli, sastopami Spānijā, Vācijā, Uralā un Aizbaikala apgabalā, un otri „šeeliti“ — volframa savienojumi ar kalciju u. c. elementiem, sastopami Anglijā un arī Saksijā. Tīrais

volframs no šiem mineraliem tiek ie-gūts caur kausēšanu elektriskā krāsnī.

Metaliskais volframs (tirā veidā) ir tumši sudrabotā krāsā, ļoti smags, ar ipatn. svaru 19 (apm. $2\frac{1}{2}$ reizes smagāks par dzelzi), tik ciets, ka švitro stiklu, neoksidejas un netiek saests pat no stiprām skābēm. Bet galvenā tā īpašība ir viņa ļoti augstā kušanas temperatūra — 3267° C. (dzelzīj apm. — 1600°).

Ilgu laiku par volframu maz interesējās, jo nezināja, kur to īsti varetu pielietot. Bet jau pag. g. s. beigās atrada, ka volframs, nelielā daudzumā pielikts tēraudam, ļoti paceļ tā īpašības. No tā laika volframa produkcija ārkārtīgi palielinājusies, vēl vairāk tamdeļ, ka ar 1906. g. sāka no volframa izgatavot kvēlpavedienus elektriskām spuldzēm. Vispirms radās tā sauktās ekonomiskās lampiņas, pēc tam arī puswatta. Ir vēl arī citāda veida pielietošana, un tagad katru gadu ražo apm. 12.000 tonnas volframa.

Tirā veidā volframu, kā jau agr. teikts, dabūt diezgan grūti. Tam nolūkam vol-

framū saturošu mineralu, rūdu, samāl pulverī un vāra ķeizara ūdeni (slāpekļa un sālsskābju maisijums. Visstiprākā skābe. Šķidina metalus, pat zeltu, no kā arī cēlies nosaukums), pie kam dzelzs un mangans paliek šķidinājumā, bet volframu saturošo atlikumu apstrādā ar amiaku, caur ko volframs pāriet amiaka sāļos. Šos sāļus iztvaiko, šķidina ar skābēm un karsē uz stipras uguns. Rodas volframa sav. ar skābekli. To sajauc ar oglekli (tiru oglī) un karsē elektriskā krāsnī pie temperatūras apm. 3500° C., pie kuļas metaliskais volframs kūst un var tikt noliets.

Tomēr metalurgijai tirais volframs ir mazāk no svara, jo tas nāk kausējumā. Piem. volframa dzelzs — ferro-volframs — tiek dabūts tieši no rudas, vecas dzelzs un ogles maisijuma, kausejot tos elektriskā krāsnī. Ferro-volframā ir 50—80% volframa. To visādos vairumos pieļeto volframa tērauda gatavošanai.

Volframa tērauds ir sevišķa tēraudu šķirne, ar 10—20% volframa saturu, (pie kam vēl izturības palielināšanai tiek pievienots drusku chroms u. c. metali mazos daudzumos). Volframa tēraudu dabū sakausejot parasto tēraudu ar ziņāmu daudzumu ferro-volframa. Šis tēraudu šķirnes galvenā išpāšiba ir tā, ka tā neatlaizas pie karsēšanas, t. i. nezaudē savu cietumu pat pie sarkanķveles. Rūpniecībā tā pazīstama zem nosaukuma *atrāgriezeja tērauds* vai *pāsrudošais tērauds*. Šo tēraudu šķirni pirmie izgatavoja amerikuņu inženieri Uaits un Teilors. No tās tiek izgatavoti griezēji virpotājiem (drejbenķiem), frēzes un urbji, kuļi, pateicoties arkartīgam cietumam un izturībai pret karsēšanu atļauj apstrādāt metalu ar parastiem rīkiem nesasniedzamu atrumu. Tāgadējos automātiskos virpotajos (drejbenķos) griezējs var sakarst līdz sarkanķvelei un tomēr tas šo temperatūru iztur bez atlaidināšanās. Daudz stundas no vietas griezējs nēm skaidu pēc skaidas, un tikai tieva eļļas strukliņa list uz to, mazliet atdzesēdama.

Volframa tērauds ar mazu (0,5—2,5%) volframa saturu ļoti izturīgs pret locišanu. No tā izgatavo atsperes un, galvenais, šāvienu drošas bruņas un liel-

gabalu lādiņu čaulas. Arī kausejumi ar citiem metaļiem, piem. aluminiiju, varu u. t. t. ārkārtīgi paceļ šo metalu izturību un cietumu (Duraluminijs).

Jāatzīmē vēl, ka volframa-skābā kalcija sals tiek lietota kā ekrans pie rentgena aparatiem, jo zem rentg. staru iespāda tas spid. Tāpat keramikā to lieto dzeltenās krāsas dabūšanai. Ar citiem volframa sāļiem tiek samērcētas drānas un dekoracijas (teatros), lai tās padarītu ugunsdrošas.

Mums galvenā kārtā interesē volframa pieļetošana elektrotehnikā.

Kā jau agr. bij teikts, tad 1906. g. pirmo reizi izgatavoja elektrisko spuldzi ar metala volframa kvēlpavedienu agrāki vispār lietojāmā ogles (Edisona) pavedienā vietā. Tām bij lielas priekšrocības. Vispirms spilgti baltā gaismā, agrāki iesarkanās vieta; tad ļoti liela izturība, kā pret ogles pavedienu, ta arī pret pavedieniem no citiem metaļiem, un galvenais, ka tās patēreja ļoti maz strāvas. Tikai 1,1 wattu uz 1 sveces gaismu, agr. apm. 3,5 wattu vietā. Tāpēc tās nosauca par „ekonomiskām elekt. kvēlspuldzēm“. Sākumā gan bij ļoti grūti izgatavot vienādu, ļoti tieviņu pavedienu, bet ar laiku visus šķēršļus izdevās novērst. Lampiņas ar tāra volframa kvēldiegu (piem. „Tungsram“), vai ar volframa un metaliskā osmija kausējumu („Osram“) tagad pasaule izgatavo pie 300 miljonu (!) katru gadu. Arī tā sauktās pusvatta lampiņas (patēriņš apm. 0,7 w. uz sv.), (piem. Philips) intensīvās degšanas spuldzes (t. i. ar tievā spiralītē savītu kvēlpavedienu) u. c., visas tiek izgatavotas no volframa. Volframa pavediens pielaiž tā karsēšanu līdz zilgan-baltkvelei, kamēl piem. pie pusvatta spuldzēm gaismas stiprums sniedzams līdz vairak tūkstošu sveču gaismai. Tāpat kinolampas („Jupitera“) un prožektoru kvēlspuldzes izgatavo ar volframa kvēlpavedienu. Pie Rentgena spuldzēm, no volframa izgatavojot antīkatodu, iespējams dabūt tādu staru intensitati, kā iespējami momentāli rentgena uzņēmumi.

Volframs ir vienīgais metals, kuļš tiek pieļietots radiolampiņu technikā. Kā zināms, tad elektronu emisija pie metaļiem

sākas tikai pie ļoti augstas temperaturas (sk. Ričardsona likni žurn. „Radio“ Nr. 3, lpp. 69, 1926.), kuŗa pārsniedz 2000°. Bet neviens no parastiem metaliem, arī platina, šo temperaturu neiztur. Vienigais metals bij volframs, jo, kā agr. redzējām, tā kušanas temperatūra pārsniedza 3000°. Tamdeļ radiolampiņu attīstības sākumā līdz pat 1921. gadam kvēlpavedienu pagatavoja no tira volframa. Bet ar radiofona attīstību šo lampiņu pielietošana nebija visai ekonomiska. Lieta tā, ka tas patēriņa samērā stipras strāvas, apm. 0,5—0,7 amp. uz lampiņu, jo tikai pie šādas strāvas tās kvēloja pietiekoši stipri. Līdz ar to vajadzēja lielas akumulatoru baterijas, kuŗu pildīšana bij neērtā un dārga. Tāpēc ar laiku volframam pievienoja citus metalus, kuŗi elektronus izsviež pie daudz zemākas temperatūras, piem. toriju (Torija lampiņas), vai arī apklāja volframa pave-

dienu ar metalu sāliem (piem. barija), kuŗi emite elektronus pie ļoti niecīgām samērā temperatūram (oksiда lampiņas). Tamdeļ volframa kvēldiegus pie pēdējiem vairs nekarsē līdz baltkvēlei, bet līdz tumši sarkanai (pat neredzamai), un tamdeļ strāvas patēriņš ir mazs, apm. 0,05—0,150 amp. Šīs lampiņas nosauc par miniwatt lampiņām, un tagad tās vispārīgi tiek lietotas uztvērējos. Raidlampas, sevišķi lielām jaudām, tomēr vēl parasti gatavo ar tira volframa kvēldiegus.

Vēl atzīmējams, ka apm. 1916. g. izgudroja volframa akumulatoru, kuŗa spriegums ir 6 volti (svina ak. tikai 2 v.). Tomēr tas ir ļoti dārgs un pagaidām nav izplatīts. Katrā viņa, līdz ar tehnikas attīstību vienkāršosies ari viņa iegūšanas metodes, tā kā volframa un viņa savienojumu pielietošana praktiskā dzīve ārkārtīgi paplašināsies.

K.

Okeana lidotāji, masu psichozs un tiešamība.

Gaisa satiksme vai sports. — Aizmirstais Nenžessers. — Kā „būvē“ okeana lidmašinas. — Gaisa satiksme bez pasažieriem. — Nākotnes lidmašina.

Tagad, kad okeans vairākkārt laimīgi gan nelaimīgi pārlidots, šķiet, var spriest par jaunu tehnikas iegūvumu, par cilvēces milzīgu progresu un, beidzot, par transatlantiskās gaisa satiksmes sākumu. Jau lidotājs Lindbergs pēc savas ierašanās Parīzē droši izteicās, ka viņa lidojums ir „sākums regularai gaisa satiksmei pār okeanu“. Tāpat domā vairums lažu, kuŗi ar interesī sekō pedējiem sensacionāliem okeana lidojumiem.

Bet tā tas nav. Nepavisam nē. Neviens no līdzšinējiem okeana lidojumiem nav apskatāms citādi kā vien no sportiskā viedokļa. Ar gaisa satiksmi šiem lidojumiem nav ne mazāka sakara. Lindberga un Čemberlena lidojumos pat ir kaut kas vairāk nekā sports. Sportā mēs tomēr redzam zināmu sistemu, zināmus priekšnoteikumus. Kad lidotājs dodas viens pats pāri okeanam 200 zirgu spēku stiprā, ārkārtīgi pārlādēta lidmašina un pat ne hidroplanā, tad tas ir kaut kas

tāds, kam nav nekas kopējs ar gaisa satiksmi. Tas ir pārgalvības un drošīdbas rekords, par kuŗu tālak nevar iet. Tādu lidojumu var izdarīt vienīgi ļaudis, kam nav ko zaudēt un kuŗi bezgalīgi tie savai laimei. Bet tā kā lielākais, ko lidotājs var zaudēt — tā ir dzīvība, tad īstenībā Lindberga un Čemberlena nopelnī nebūt nav augstāk stādāmi par jebkura kaŗa laika lidotāja nopelnīem: kā vienam, tā otram draud nāve. Miera laikā ar dzīvību riskējot lidotājs klūst slavens un bagāts, bet kaŗa laikā viņš, vēl biežāki riskējot, nedabon nekā, viņu pat nepazīst, nepieemin, tāpat kā visus bijušos kaŗotajus. Kaŗa lidotāji lika savu dzīvību uz spēli tautas, valsts labā, — okeana lidotājs — tikai savā labā. Okeana lidotājs vairs atpakaļ pār okeanu uz Ameriku nelido (jo no Eiropas uz Ameriku ir grūtāki pārlidot, nekā pretejā virzienā) un pēc vienreizēja riska — atdusas uz lauriem. Kaŗa

lidotājs pēc saviem lidojumiem atdusas kapā, vai labākā gadījumā nostaina savas dzives atlikušos gadus uz krukiem.

Viss teiktais nav jāuztver tā, it kā šā raksta autors gribētu mazināt okeana lidotāju personigos nopolnus. Ar šo ir gribēts aizrādīt, ka plaša publīka pārdzīvo kādu psichozi, iedomadamas, ka līdzšinējie trīs okeana lidojumi nozīmē jaunu laikmetu aviācijas vēsturē. Patiesībā, šie lidojumi itneko nav pierādiļuši, nav devuši nekā jauna, par ko nezinātu aviācijas specialisti. Taisni otrādi — pirmais okeana lidotājs Nenžessers, taisni pierādīja visiem specialistiem zināmo patiesību, ka pārlidot okeanu un pie tam vel sauszemes līdmašinā, ir lielas laimes jautājums. Šī laime neuzsmaidiņa ne Nenžesseram, ne tam līdmaš. fabrikantam, kuŗš ar Nenžessera palīdzību domāja pacelt savas fabrikas produkciju. Zīmigi, ka ārzemju presē vairs nav atrodamas ne rindiņas par Nenžessera nelaimīgo lidojumu. Neviens pat nemēģinā atklāti pateikt, ka Nenžessers ar Kolli lidoja tiešā nāvē! Tāpat arī neko vairs neraksta par pārejiem bojā gājušiem okeana lidotājiem.

Kādēļ gan līdzšinējie okeana lidojumi jāuzskata par lidojumiem nāvē? Vienkarši tādēļ, ka vēl nav pasaule līdmašinā, kuŗā der okeana lidojumiem. Līdzšinējās līdmašinas ir visparastākās, pat novecojošu sistemu (ka Nenžessera), kuŗas tiek specieli „parbūvetas“ okeana lidojumiem. Šī „pārbūve“ sastāv iekš tam, ka līdmašinā tiek ievietots pēc iespējas liels bencina tanks un no tās tiek... izsviests āra radio aparats, sēdekļa spilveni u. t. t. Šāda veidā pārlādēta līdmašina tad arī noskrien pa zemi vienu kilometri un ja tai nesalūst riteņi (kā tas notika Amerikā ar Sikorska un Devisa līdmašinām), tad viņa beidzot paceļas un... lido.

Hidroplānus okeana lidotāji nelieto aiz tā iemesla, ka tie smagāki un neatļauj ķēmt līdzi vajadzīgo bencina daudzumu.

Galvenais trūkums lietojamām līdmašinām ir tas, ka viņas nav iespējams vairs uzķēmt nevienu lieku pasažieri, lai gan arī gaisa satiksme pār okeanu ar vienu pasažieri arī būs maz ienesīga.

Jāievēro tas, ka lidošana klūst par gaisa satiksmi tikai tad, ja tiek pārvadāts ziņams daudzums „maksājošu“ pasažieru.

Nav pat no svara, vai pār okeanu pārvadājamo pasažieru maksā attaisno pašas organizacijas izdevumus. No svara radit drošu līdmašinu, kuŗā vispār spētu pārvadāt pasažierus no vienas okeana puses uz otru.

Cepelinu piekrītei pilnīgi dibināti aizrāda, ka okeana gaisa satiksme dirižabļos jau tagad iespējama un, galvenais — atmaksajās. Par līdmašinām to teikt nevar. Tām vēl jānogaida lieli pārveidojumi un uzlabojumi, jo pašreiz technika nonākusi tādā stāvoklī, kad sašniegts viss, ko var dot tagadejais līdmašinas tips. Ar motoru skaita pavairošanu daudz nav līdzēts, jo vairāki motori prasa savukārt vairāk degvielu rezerves, tā tad sašaurinās līdzņemamo pasažieru skaits.



Jau vairākus gadus Eiropas inženieri strādā pie grandioza līdmašinas projekta, kuŗā meģināts apvienot milzīgu celtpēju pie samērā neliela līdmašinas svara. Viens no ievērojamākiem projektiem pieder Dr. ing. Junkersam. Viņa projekts paredz uzbūvēt līdmašinu, kuŗas spārnu garums sasniedz 70 metru un tāni iespējams ērti novietot ap 100 pasažieru. Junkersa nākotnes līdmašina patiesībā ir lidojošs spārns, pie kam pasažieri, kā arī motori novietoti spārna iekšienē. Pateicoties spārna vieglai būvei, Junkerss cer, ka viņa

nākotnes lidmašinai pietiks 3000 z. sp. lai viegli un droši veiktu attālumu starp Berlīni un Nujorku 30 stundās.

Junkersa lidmašinā paredzētas arī dažadas ērtības, kā guļamistabas, zaloni, promenades klaja u. t. t.

Kā jau minēts, projekts ir nākotnes plāns, jo arī Junkerss vēl nedoma realizēt savu projektu, neskatoties uz tā labām izredzēm.


Lieta tā, ka arī vislabakai „nākotnes“ lidmašinai vēl būs jāiztur grūta cīņa ar pašu dabu — ūdens okeans vēl maz izpetīts, vēl mazāk mēs esam izpētījuši gaisa okeanu. Bet daba ir gaiskuģniecības lielākais ienaidnieks. Ar to jareķinās un tāpēc saprotams, ka par okeana gaisa satiksmi runāt vēl pārāgru.

R. C e l m s.

Okeana lidojumi.

(Sākumu skat. Nr. 9, 1927.)

Vispirms atzīmēsim, ka visi kontrolejošie instrumenti ir konstruēti skalu un rādītāju veida, lidzīgi pulksteņiem, pie kam tie visi novietoti uz sevišķas plāknes lidotāja sēdeklā priekšā (sk. zim. 3). Atsevišķu rīku nozīme sek.: Kreisā augš. stūri ir riks, kurš rāda motora temperaturu. Tas no svara ir zināt, vai motors tiek pienācīgi ējots, vai tas ne-pārkart. Tam nolūkam rādītājs savienots ar spirālu salocītu, abos galos aizlodetu tievu misiņa caurulīti, kura pildīta ar tīru spirtu un kurās otrs gals pievienots mašīnas karterim. Karteri atrodošās ējas temperaturai mainoties, spirts caurulē saspiežas vai izplešas un tādā kārtā kustību pārnes uz rādītāju, kuŗa skala graduēta uz grādiem (pec Celzija).

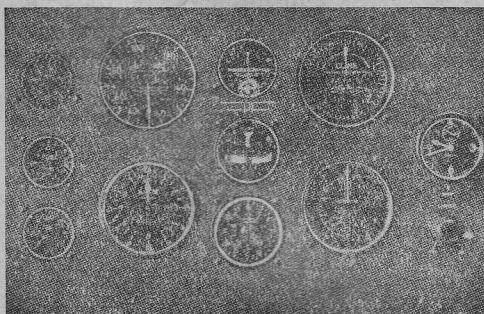

3. zīm.

Blakus tam uz labo pusē atrodas riks, kurš rāda lidmašinas ātrumu jūdzēs vienā stundā. Šis instruments pēc uzbūves ir visai vienkāršs. Ir zināms, ka lidmašinai kustoties, gaisa spiediens palielinās ar lidmašinas ātrumu. Ja šim spiedienam liksim iedarboties uz kādu membrānu, tad tā izlieksies, un šis izlieku-ma lielums pieauga ar spiedienu resp. ātrumu.

Ar vienkāršu sviru kombināciju šo izliekumu var pārnest uz rādītāju, kuŗam novirzoties uz attiecīgi graduētās skalas var nolasit patreizejo ātrumu. Saprotams, te jā-nem vērā korekcija attiecībā pret vēju resp. gaisa straumēm. Tā kā sviras nevar būt gaļas un smagas, tad membrāni jābūt pie instrumenta. Lai nu pievadītu pie viņas gaisa spiedienu, tad uz lidmašinas spārna piestiprina izliektu zem taisna leņķa valēju cauruļi (pec Pitot konstr.) un otru galu ielaiž kārbiņā, kuŗas dibensieniņa ir minētā membrāna. Lidmašinai kustoties, gaisa spiediens (gaisam pa caurules atvērto galu ieplustot) palielinās, membrāna izliecas un rādītājs rāda ātrumu. Vēl kreisā pusē atrodas instruments, kurš rāda spiedienu bencina rezervuarā, ar kādu tas tiek dzīts uz motoru, un zem viņa glūži tāds pats priekšējā rezervuara. Spiedienu regulē ar gaisa pumpjiem. Blakus tiem atrodošās lielais rādītājs rāda motora apgrēcienus simtos vienā minūte. Vidū rūdā (vertikali) redzami daudz slavēta induktora kompasa rādītāji. Augšējais instruments ir galvanometrs, kurš norāda, vai ieturets pareizs virzīns. Ja tas nav, tad rādītājs novirzās pa kreisi vai labi no videjā O stā-vokļa, pie kam līdz ar to tiek parādīts, uz kādu pusi ir novirzīšanās. Tāpēc lidotājs sagroza lidmašinas stūri tā, lai rādītājs atietu atkal O stāvoklī, kas nozīmē, ka uzņemts atkal pareizs virzīns. Ievērojot to lielo nozīmi, kāda ir šīm induktora kompasam (Lindbergs izteicies, ka vienīgi pateicoties viņam, tas sekmīgi varējis lidot) pie lidošanas, tā konstrukciju apskatīsim šī raksta beigās.

Tālāk, augšējais lielais instruments pa labi rāda pacelšanās resp. krišanas ātrumu tūkstošu pēdas vienā minūte. Šis instruments pamatots uz barometriskā spiediena maiņu līdz ar augstuma maiņu, un ar specialu pārnesumu palīdzību atļauj to tiesi nolasīt uz skalas. Zem tā atrodas altimetrs, jeb augstuma rādītājs, kurš norāda, cik tūkstošu pēdu augsti virs jūras līmeņa atrodas lidmašīna. Tas sevišķi no svara ir nakti, vētraīnā vai miglainā laikā. Pašā labā pusē atrodas parasta pulkstenis ar tumsā spidošu rādītāju, ar gājiena ilgumu līdz 8 dienām. Zem tā atrodas vienkāršs izsledzejs elektriskām apgaismošanas lampiņām.


Nekadus jūrnieku rikus, kā sekstantu vai ko citu Lindbergs nelietoja aiz tā iemesla, ka tas vienkārši nebija iespējams un nebija vajadzīgs. Induktora kompass viņam rādīja nosprausto ceļu un ar to pilnīgi pietaikta. Tomēr bez šī kompasa, lidmašīna vēl bij ierīkots ar parastais magnetiskais kompass virs lidotāja sēdeklā, kuŗu tas novēroja caur spoguli. Kā jau minēts, logi kab, sānos atļāva skatīties tikai uz sāniem. Lai redzētu, kas notiek priekšā, augšā un apakšā, kā arī atpakaļ, ir ierīkots periskops. Tas ir parastais spogulis, novietots lidmašinas ārpusei zem zināma leņķa tā, lai atstarotais stars kristu uz otru spoguli, kuŗš atrodas lidotāja sēdeklā priekšā. Lai nu varētu novērot, kas notiek kaut kur augšā, priekšā, apakšā vai aiz muguras, ar vienkāršu grozāmo ierīci

nostāda arējo spoguli tā, lai tas rādītu vēlamā virzienā. Tad uz otru spoguļa atstarotais stars rādotajam rādis skaidru ainavu.

Tādi ir, iesumā nemot, tie instrumenti, kuri nepieciešami transoceana lidojumiem. Bez lidošanas mākslas, jābūt arī mākslai pareizi rikoties pēc šo instrumentu norādījumiem.

Tagad meģināsim sniegt induktora kompasa darbības principus.

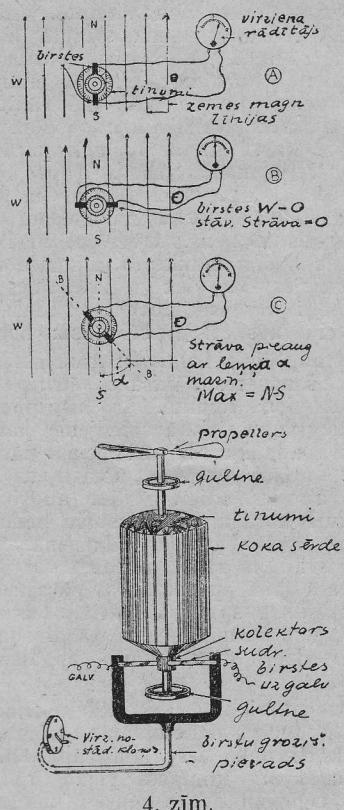Katram būs zināms, ka parastais kompass rāda ar vienu savu galu uz ziemeļiem (labaki, ziem. magn. polu), ar otru uz dienvidiem (dienv. magn. polu). Bet šeit nolasījumi ir saistīti ar lielām kļūdām, bez tam kompasu iespaido visādās dzelzs masas u. c., kamēdēl šādu kompasu ne labprāt lieto.



4. zīm.

Vairākus gadus atpakaļ tika konstruēts jauns kompasa tips, visai atšķirīgs no iepriekšējā, ar ļoti lielu precizitati, specieli gaiskuģiem. Tas sastāv no sekošā. Mazs propellers lidmašinai kustoties griež ar viņu saistītu mazas dinamomašinas rotoru. Šai dinamomašinai sērde nav no dzelzs, kā parasti, bet gan no koka, uz kuļa tad parastā kārtā uztīti attiecīgs

daudzums drāts tinumu. Tinumu drāts abi gali izvadīti pie komutatora, ar 24 segmentiem (šīnā gad.). Smalkas sudraba drāts birstes noņem radušos strāvu, pie kam šīs birstes tā ierikotas, ka tās var grozīt uz 360° ap komutatoru, t. i. visapkārt. Visas dinamomašinas daļas izgatavotas no nemagnetiska materiala.

Kāda ir darbība?

Iz zināms, ka visa zemes lode apņemta ar noteikta stipruma magnetisku lauku, pie kam magnetisko liniju virziens ir meridianals no viena magn. pola uz otru. Šīs linijs šķērso visus priekšmetus, arī mūsu dinamomašinu. Bet ir zināms, ka katrā slēgtā drāts tinumā, šķērsojot magn. linijas, resp. lauku, inducējas zināms elektrodzinēja speks. Tāpēc arī mūsu dinamomašinas aptinumi, ātri griežoties (līdz 2000 apgr. minute), šķērso zemes magn. liniju lauku, un kā sekas, viņos rodas noteikti el. dzinēju speki. Visa mašīna ielikta mazā kastītē, uz kardana savienojumu, lai visos lidmašinas stāvokļos būtu ieturets horizontāls stāvoklis. No dinamomašinas darbības zināms, ka birstes noņem vislielāko energiju no tiem komutatora segmentiem, kuŗi ir paraleli spēka linijs (jo šai brīdī drāts tinumi šķērso vislielāko skaitu magn. liniju, jo virziens ir tiem perpendikulārs). Tāpēc arī, ja mūsu mazās dinamo sudraba birstes noliksim paraleli zemes magn. linijs, t. i. pa meridianu, tad inducētas enerģijas daudzums būs vislielākais, un tāpēc pieslēgtā galvanometra rāditājs visvairāk novirzīsies (zīm. 4. a). Ja birstes būs perpendikulāri, tad strāvas nebūs un rāditājs stāvēs uz 0 (zīm. 4. b). Ikkatrīs starpstāvokļi dos kādu noteiktu leņķi starp magn. meridianu un birstu stāvokli (zīm. 4. c). Ja tagad vēlamies, lai lidmašina visu laiku ieturetu noteiktu virzienu, ar sevišķu kloķi uz rāditāja (plāksnē pilota priekšā) caur elastīgu pievadu birstes nostāda uz vēlamo leņķi pret magn. meridianu pēc kārtes. Tad galvanometrs rādis kādu noteiktu strāvas stiprumu. Izlidojot, tagad lidmašina jāstūrē tā, lai rāditājs atietu atpakaļ uz nulles, un šīs stāvoklis visu laiku jāpatur. Mazāka lidmašinas novirzīšanās no noteiktā virziena uz galvanometri atsaucas ar to, ka rāditājs novirzās uz kreiso vai labo pusī. Lidotājam tad viegli, pagrozot lid-

mašinu, ieturēt pareizo ceļu. Šis induktora kompasa dinamo darbojas pilnīgi pareizi pie lidmašinas ātruma no 120 līdz apm. 230. km. stundā, t. i. praktiski visas lidmašinas ātruma robežas.

Atzīmējams, ka Lindbergs, pēc paša izteicieniem, vienīgi pateicoties šim induktora kompasam, varējis pārlidot okeanu noteiktā virzienā. Arī kapt. Byrds,

un tāpat Amundsens, pie saviem polariem lidojumiem lietoja šo kompasu, jo pateicoties samērā īpatnējam zemes magnetiskam laukam pie poliem, parastais kompass nav lietojams. Šis kompass ir smagāks par parasto un pilnīgi uzmonēts sver apm. 14 mārciņas.

Tādi ir, isumā nēmot, tie palīgi, kuŗi lidotājam nepieciešami pie tik gaŗa ceļa.


K.

AMATIERU NODAĻA.



Refleks-uztvēreji.

Vairāki mūsu god. lasītāji izsacījuši vēlēšanos konstruēt 1-lamp. refleks-uztvēreju. Tas, domājams, ir sakara ar grību, pēc iespējas daudz „izspiest“ no vienas lampiņas. Varam teikt, ka ir ļoti daudz šādu šemu. Tā kā vairumā pieprasītāji ir provincieši, kuriem ar bateriju jautājums ir no svara, tad šeit ievojojam refleks-uztvēreja šemu ar divtīliņu lampiņu, pie kam pēdējā darbojas ir kā detektors, ir kā lēnmaiņu pastiprinātājs. Tā tad ar vienu lampiņu panāk 2-lamp. uztv. efektu. Pie labas āra antenas ļoti daudzas stacijas nāks it skaļi galvas telefonā. Lai nodarbinātu masu skaļruni, jāpievieno vēl viena lēnmaiņu past. pakāpe caur transformatoru.

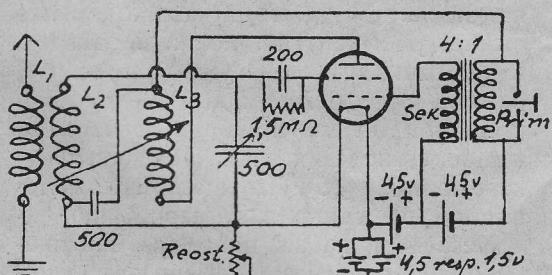


Šim uztvērejam, pateicoties maināmām spolēm ((piem. šūniņu)), vilņu gaŗums nav aprobežots. Raksturiga ir kond. (500 cm.) ieslēgšana starp reģ. spoli un tīkl. konturu. Tīkl. pretestībai labs būtu Drałowid 1,5 megomi, bet paraleli blokkon-

densators ar gaisa dielektriku apm. 200 cm. Transformators ieteicams ir Körtinga fabr. 1:4. $L_1 L_2 L_3$ īsiem vilņiem (līdz 600 mtr.) ir 25, 75 un 75 tinumi, gaļiem līdz apm. 2000 mtr. — 75, 200 un 100—150 tin. Tā tad jāņem 2 spoļu komplekti. Kondensators jāņem ar taisno vilņu skalu, vai arī ar taisno biežuma skalu, katrā ziņā ar frikcijas (vai zobriteņu) sīknoskaņojumu.

Sēmā visi lielumi aizrādīti.

Krist. detektoru nelietojam, jo tas nav visai parocigs, diezgan grūtas iestādīšanas dēļ, kamēr min. uztv. pagriezams tikai ieslēdzejs. Te erti pielietojamas dažas el. kab. luktura baterijas.

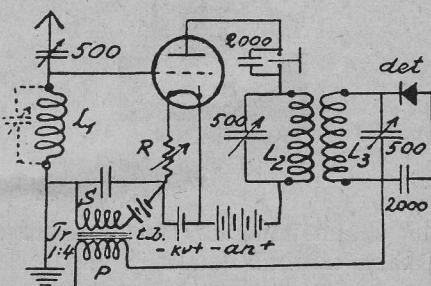Kāda cita refleks-uztvēreja šema ir šāda:




Šeit mums ir atr- un lēnmaiņu pastiprināšana ar vienu lampiņu, bet taisngriešana notiek ar parasto kristala detektoru (det.). Spoles L_1 , L_2 un L_3 var būt maināmas, piemērojoties vilņu gaŗumiem (piem. šūniņu v. c. tīpa). Saite

starp L_2 un L_3 parasti ir nemainīga; bet dažreiz selektivitātes palielināšanai var meģināt saiti mainīt, piem. spoles attālinot. Transformators īemams apm. 1:4. Parejās dajas un to ieslēgšana redzami no šemas.

Vienkāršs maiņstrāvas izlīdzinātājs.

Maiņstrāva mūsu jaunajiem draugiem amatieriem bieži nav patikama aiz tā iemesla, ka nav iespējams ar to uzpildīt akumulatorus. Tomēr te var izlīdzēties dažadi. Var ar it vienkāršiem rikiem šo maiņstrāvu transformēt uz vēlamo spriegumu, un tad to izlīdzināt. Šeit ievietots mazs apraksts vienkāršam izlīdzinātājam.


Nemam 4 aluminija gabalus 4×12 cm; apm. 1 mm. biezumā, un tādās pat svina plāknites. Sagatavojam 4 koka klucišus apm. $8 \times 3 \times 2$ cm. un koka dēlīti 20×25 cm.; tos krietni izvārām parafinā, lai tas labi iesūktos kokā. Pēc tam lieko parafinu nokratām. Nemam 4 stikla ievārījuma burkas apm. $1/2$ ltr. tilpumā, un piesitot pie klucišiem pāros par aluminija un svina strēmelei, ieliekam tos traukos (sk. zīm. 1.), kuņos pēc tam ie-

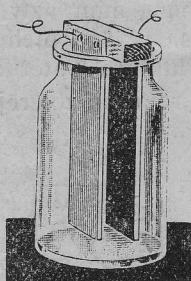

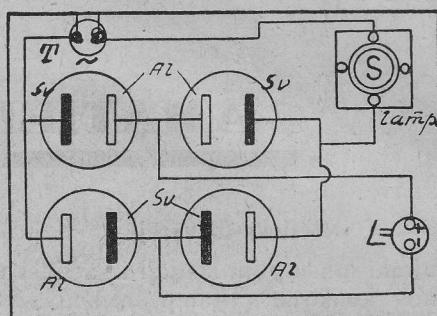1. zīm.

lejam šķidinājumu no 150 gramiem dub. ogļskābā natrona (soda) 2 litros destil. ūdens apm. $3/4$ burkas augstumā. Savienojumi izdarāmi, kā rādīts zīm. 2. Atzīmējams sekošais. Ja vēlas pildīt kvēles akum., tad iepriekš ar zvanu transformatoru spriegums jānotransformē uz apm. 20 v. To piesledz tad pie kontaktiem T. S ir el. spuldzes ietverē, kurā ieliek 8—12 v. spuldzi pie apm. 1—3 amp. strāvas patēriņa (labas ir auto

spuldzes). Tad te varēs uzpildīt līdz 6 akum. elementiem. Var jau ari tieši bez transformatora pieslēgties tīklam; tikai tad pildīšana iznāks par dārgu, jo lieļako energijas daļu noēdis reostats — lampa S, kura šini gadījumā jāņem ar ogļu pavedienu vismaz 50 sveču gaismā. Ja šo lampu lieto arī apgaismošanai, tad lieta mazliet uzlabojas.



2. zīm.

Sakartojums uz pam. dēliša.

Anoda akumulatoru uzpildišanai pieslēdzas tieši tīklam. S vietā liek kādu mazvattigu spuldzi (piem. „Tungsram“ 5—10 w.). No 120 v. tīkla sprieg. var uzpildīt apm. 60 v. anoda ak. bat., un dažreiz pat 80 v.

Taisngrieža — izlīdzinātāja iekārtā jānoliek labi vēdināmā vietā, jo pie darbibas šķidrums sasilst un iżgaro. Tas nav jākustina; jāgādā, lai tas nepieputētu, lai arvienu elektrolīts būtu pietiekošā daudzumā; jānotira izkristalizējies natrons u. t. t. Darbibu uzsākot, plātes mazliet jaiformē. Tam nolūkam dakšozi L (izlīdzin. strāvas) savienojam uz iso, patronā S iegriežam apm. 50—60 omu pretestību un savienojam visu uz kādu stundu ar apgaism. tīklu. Pēc tam ieliekam lampiņu (S), izņemam iso savienojumu un varam sakt uzpildišanu.


Nesacīsim, ka šis būtu labs izlīdzinātājs. Tomēr mūsu amatieriem viņš vienuotru reizi noderēs, jo pagatavošana maksā tikai dažus latus.

K.


Colpit - ultra - audions.

Lielisks uztvērējs tādiem, kuri ar nericīgiem izdevumiem un pūlēm grib pagatavot labu uztvēreju tālām stacijām.

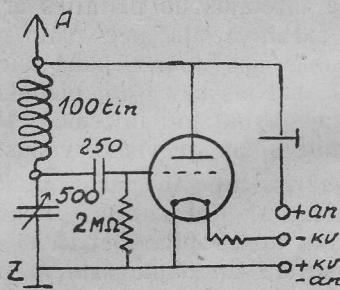Tam nolukam iegādā koka pamatdelīti apm. 20×30 cm. un 2 cm. biezumā, labu maiņkondensatoru 500 cm. (vislabāk ar frikc. sīknoskaņ.), kādu 100 tin. spoli (kurvju, lediona, šūniņu v. c.), tīkl. kond. (labs ir gaisa) 300 cm., megoms



apm. 1,5 (Dralowid), reostats 20—30 omu, līdzdiļas, lamp. pamatu un dažus ebonita vai trolita gabaliņus. Šo visu saliek uz pamata dēliša tā, kā tas pievesta uzņēmumā rādīts, visus kontaktus un vadus izolejot no pamatdelīša ar ebonīta gabaliņiem. Savienojumi izdarāmi vislabāk ar 1,5 mm. tira vaļa, vai labāk apsudr. vada, un tādā kārtā, kā tas šēma rādīts, visus kontaktus lodējot. (Izzimējot šēmu apm. 15×25 cm. var tieši to uzlikt uz dēliša, un pēc tās savienot.)

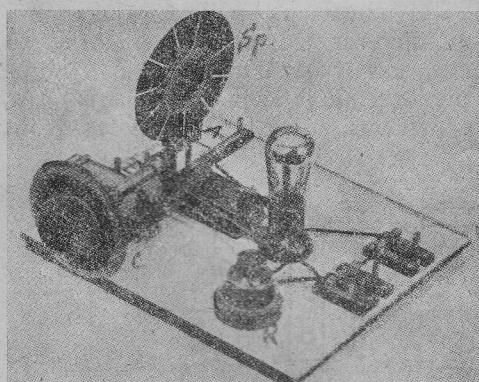


Ja visi savienojumi izdarīti, tad pieslēdz baterijas (pareizi!) un regule reostatu tik ilgi, kamēr telefonos dzirdama šņakoņa (t. i. lampiņa resp. uztvērējs svārstās). Grozot tagad kond., dzirdam raidītāju interferences „svilpes“. Pie vēlamās apstājamies un griežam reostatu

tik tālu āra, kamēr runa vai cits kas skaidri dzirdams. Taču šo „svilpi“ nevajaga turet ilgāk par dašiem acumirkļiem, jo ar to kaimiņi tiek stipri traucēti. Šo pašu iemeslu dēļ tas nebūtu ieteicams pilsetas, jo tīkpat jauki, kā tas traucē citus, tas arī pats var tikt traucēts. Province tas būtu tomēr visai parocigs, sevišķi tādās vietās, kur nav iespēja izstiept lielu antenu, jo izrādās, ka šis uztvērējs vislabāk darbojas pie apm. 20—30 mtr. (mazām) antenām.

Lēta un laba 1-lamp. uztvērēja apraksts.

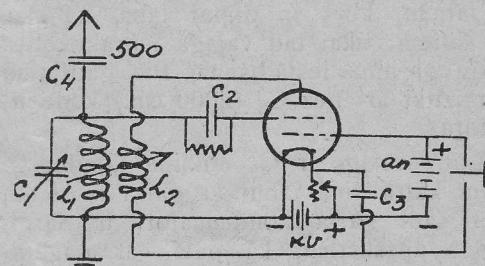Kā no šēmas redzams, tad šis uztvērējs ir parastais reģeneratīvais audions. No parastām šī šēma atšķiras caur to, ka šeit nelieto dārgās, pāsam grūti pagatavojamās šūniņu spoles, bet tīkpat labus rezultatus nesošas cilindriskās spoles. Atsevišķas daļas:




1. zīm.

- C_1 — maiņkondensators 500 cm.
- C_2 — tīkliņa kondensators 250—300 cm.
- C_3 — blokkondensators 2000 cm.
- Mg — tīkliņa pretestība 1 megoms.
- R_1 — reostats 20 omu.

L_1 un L_2 ir kartona (papes) cilindris, uz kuļa uztītaš divas spoles. Spoles (zīm. 2) caurm. — 9 cm., garums — 15 cm. Zīmējumā As ir asītes caurumiņš priekš grozāmās spoles, ar kuļu var mainīt saiti (t. i. reģenerāciju). Grozāmās spoles caurmērs 6,5 cm., bet garums — 4,5 cm.

Vispirms sāk tīt spoli L_1 (no malas ap $\frac{1}{2}$ cm.), uztin 8 tinumus, tad par spoles iekšpusi pāriet ar vadu līdz 10.

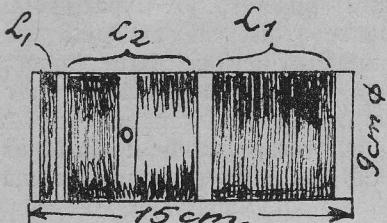centimetram. Še izved vadu uz ārpusi un iesaktā virzienā uztin 42 tinumus. Tādā pat virzienā uztin saites spoli (L_2), kurā jātin $1/2$ cm. atstatu no L_1 spoles.



2. zīm.

Saites spolei jāuztin 40 tinumi (20 tinumi katrā puse asei). Grozāmai saites spolei jāuztin 44 tinumi. Šis spoles vads ir savienots ar ārejo L_2 spoli. Visi vadi nēmami 0,8 mm. ar dubultu kokvilnas izolaciju, izņemot grozāmo saites spoli (kustošā spole), kur jālieto 0,5.

Maiņu kondensatoru var pirkt par 4—5 latiem, kuri ir tikpat labs, kā par 12 latiem; tikai tad vajaga iepraktizeties viļņu garuma iestādišanā. Pie gadījuma var iztikt arī bez C_3 (2000 cm.) kondensatora.


Ļoti svarīgs ir C_2 (tikliņa kondens.). Tam katrā ziņā jābūt ar gaisa izolaciju. Bet šādi gaisa kondensatori ir dārgi, tāpēc aprakstišu, kā pats var pagatavot. Nem $1/2$ mm. (jeb biezāku) skārdu un izgriež no tā 4,5 cm. gaļas un 3,5 cm. platas 7 plātnītes. Katrai plātnītei (skat. zīm. 3) iztaisa 3 caurumiņus. Tad

uzliek vienu platīti, bet otrā puse uzliek misiņa strēlīti, pēc tam platīti, tad otrā puse strēlīti un platīti u. t. t. Tikai jāpiemēro strēlītes biezums un lai no vienas plātnītes līdz otrai būtu 1 mm. (apm.) starpa. Kad visas plātnītes tā saliktas, tad uz videjām skrūvitēm uzliek megoma turētājus un plātnītes ar muturiņiem saskrūvē. Ja pēc plātnīšu saskrūvēšanas tās tomēr kādā vietā saskarušās, tad tās nav grūti pieliekt. Plātnītem vajaga būt ļoti līdzīgi. Pie megoma turētājiem pievieno vadus.

Tomēr viss tas galvenākais ir, lai būtu laba izolacija. Katrā ziņā priekšplātnei vajaga būt no ebonita. Bet tā kā ebonits ir dārgs, tad ar tikpat labiem panākumiem var lietot vecas gramofona plates (plates caurumā var ierikot maiņkondensatora asi). Vēl labāki, ja vienu plātnīkam arī pamatdeļam virsū, tad arī še var montēt aparata daļas.

Piezīmes: Ieteicams lietot Philips 141 lampiņas, tad kvēlbat. (Kv) vajadzīgs 1 maisa el. (1,5 v.), bet anodam 6 volti. Priekš Rīgas stiprāka (15 v.) anoda strāva labāka, jo pieaug skaļums. Nedrikst atmest C_4 blokkond., jo tad nedzirdēs ārziemes! (piemērots tinumiem).

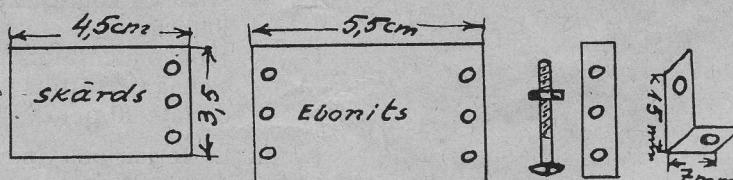Ļoti vēlams, ja pieriegule megomu, ko var izdarīt ar zīmuļa palīdzību, pārvelkot pa silita stienīti ar zīmuli, un ja atrod, ka uztveršana paliek vājaka, tad ar gumiju var izdzest, kamēr atrod to punktu, kur vislabākais skaļums (regulej pie ārziemu staciju uztveršanas). Ar šādu uztvēreju uz istabas antenas esmu



3. zīm.

no ebonita (vecas gramofona plates) izgriež 5,5 cm. platu un 3,5 cm. gaļu kļūcīti, kurā iztaisa 6 caurumiņus (katrā puse 3). Tad no misiņa skārda izliec zīmējumā parādīto megoma turētāju. Ebonita caurumiņos ieliek skrūvītes un

uztvēris gandrīz visas Vācijas (no 300—580 m.), Čekoslovakijas, Zviedrijas, Austrijas (Vini, Gracu), Polijas; tad no atsevišķām: Harkovu, Berni, Budapeštu u. c. Ar āra anteni var uztvert gandrīz visas Eiropas stacijas. Ja ir vēl vienlam-

piņu pastiprinātājs, tad var ļoti daudz stacijas uztvert skaļruni (Vini, Königsbergu, Breslavu, Berlini, Hamburgu, Pragu, Stuttgarti, Langenbergu, Stokholmu u. c.). Eksp. E. Hemmels.

Variometra spoļu nostiprināšana.

Variometrim labi var lietot šūniņu vai arī groza spoles, jo viņu nostiprināšana viegli un ērti izdarāma. Pēdējo min. spoļu tišana aprakstīta „Radio“ Nr. 3.


Statora caurmēru izdevīgi ņemt ap 7 cm., rotora caurmēru 4 cm. Montēsanai vajadzīgi 2 ligzdiņas un trolita plākne apm. 2 mm. biezus. Vispirms izgatavo variometra pamatu. Tā lielumi apm. $2,5 \times 7$ cm. Plāknes vidū caurums ligzdiņas lielumā. Abās malās ievietotas 2 cm. gaļas montažas skrūves, pie kuŗām pievieno spoļu galus (zīm. 1). Otrai plāknītei, apm. 1,3 cm. platai un tik gaļai, cik spole plata, izurbj vidū caurumu ligzdiņas lielumā.

Tagad izbāž koka asiti statora ligzdiņai cauri, ieliek rotoru statorā un iedzi stingri asiti rotora ligzdiņā. Rotoru galus pielode vijigai licei. Vario metra pamata plāknī pienāk pleskrūvē pie uztvereja montažas plāknes ar divām skrūvēm, kuŗām uzmauc tik gaļas caurules, lai spoļu pieslēgi nemestos pret montažas plāknī. Atliek vēl ierikot ierici, kuŗa neatļauj spolei tālāk par 180° griezties, skalū uzmaukt, un variometrs gatavs.

A matiers V. E.

Kā ierikot labu „zemi“.

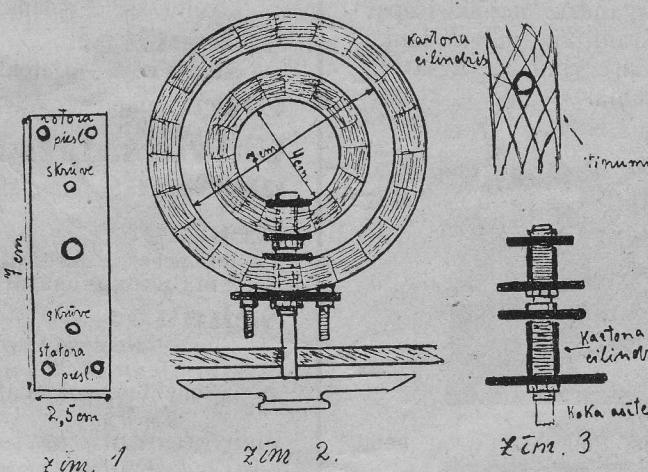Ta ka labai „zemei“ ir ļoti liela nozīme pie uztveršanas un zibiņa novadišanas, tad katrs censas to ierikot uz labāko, dažreiz netaupot līdzekļus un pārvarot lielus šķēršļus. Visteicamākais būtu aparatu caur kapara vadu savienot ar grunts ūdeni. To diezgan viegli izdarīt, ja ūdens nav dziļu, jeb ja tuvumā ir aka.



Statora nostiprināšanu izdara šādi: Ligzdiņu izbāž mazai plāknītei cauri, tai uzmauc gandrīz tik gaļu papes cilindriti, kāds ir spoles biezums, ligzd. tālāk izbāž caur spoli un variometra turētāju, kur viņai uzgriež uzgriezni (zīm. 2 un 3).

Tādā pašā veidā nostiprina rotora spoli. Tur tikai pielieto īsāku ligzdiņu. Augšeja un apakšeja plākne vienādi lie-


Bet manās mājas ūdens atrodas 10 pēdas dziļu un akas arī nav tuvumā. Rokot bedri būtu arkārtīgs darbs, un tamdēl es ķeros pie šāda paņēmienā: 10 pēdas gaļu un 3—4 collas resnu mietu, sākot no augšgala uz leju līdz apakšai un atkal uz augšu, tad atkal uz leju un atpakaļ uz augšu u. t. t., apnagloju ar cinkotu vadu; jo vairāk šādu vada gājienu būs pie mietā, jo labāk, tikai apakšgalā vads

ar cemmitēm stingri jāpiesit pie mīeta. Pretējā gadījumā tas, pie iedzišanas zemē, var atrauties. Izraku bedri 2 pēdas dziļu, cauri cietajai zemes virskārtai un bedres dibenā, mikstajā zemē, iedzinu ar stiepuli apvilkto mīetu; tad bedri aizberu, atstājot virs zemes vienu stiepules galu, pie kuru pielodejū kapara vadu no aparata. Tādi sagatavotā „zeme“ kalpo man teicami, jo mīets reizē ar vadu sniedzas ap 2 pēdas grunts ūdenī un vispārīgi vadām ir liela saskaršanās virsma ar zemi.

J. Pavlovskis, Garoze.

Astoņveidīgās spoles.

Līdz šim žurnala slejas gandrīz nav bijušas minētas spoles, kuŗu ārējais izskats atgādina skaitli 8. Tomēr šāda veida spolei ir dažas priekšrocības. Vispirms jāatzīmē tas, ka tām ir sevišķi niecīga magn. lauka izklaidešana, tamēj tās ir ar ļoti maziem zudumiem. Bez tam 8-veidīgās spoles, sevišķi bezķermeņa tinumā, gandrīz netiek iespaidotas no vietēja raidītāja magn. lauka, kamēj atļauj tāluztveršanu pat tiešā vietēja raidītāja tuvumā.

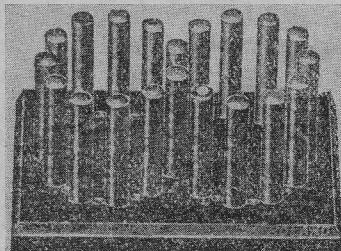

Spoļu tišanas dēlītis. Puļķu vietā var nemt naglas.

Ir vairaki paņēmieni, kā šādas spoles gatavot. Kā vienkāršakais, bet arī viens no labākiem, būtu šāds. Vispirms uz apm. 2 cm., vai biezāka, ciesta koka dēliša ar cirķeli uzvelkam 2 riņķus 8 cm. caurmērā tā, lai tie mazliet saskartos. Katru aploci sadalām pīem. 11 vienādās daļas un pēc tam šīnīs vietas izurbjam stingri vertikalus caurumiņus. Caurumiņu lielums nemams pēc puļķišu resnuma. Ľoti izdevīgi lietot 3-colligās apa-

Tikai jaunākie pirmklasīgie fabrikati nodrošina

panākumus

Pieprasat par brīvu spec. prospektus

N. S. F.

Maiņkondensatori — jaunie tipi
2—4 kārtīgie ar tiltuzbūvi (Trommel-antrieb)

Blokķondensatori.

Spoļu turētāji ar sīknoskaņošanu.
Slēdzēji, ligzdiņas, tāpiņas u. t. t.

Formolit — skalas.

Baduf:

Maiņkondensatori — amer. frekv.
Reostati, ar un bez sīkregulēšanas.

Transformatori. — Koncert

Volt- un voltampermetri

Aparatti 4 un 5 lamp. Neutrodyne.

Būvplāni un būvkastes.

Skaļruni — „Juwel“ u. „Tonkunst“

Hydra:

Mikrofarad-kondensatori no 0,001
līdz 10 μ F — no 350 līdz 10.000
voltu spriegumam.

Selectite:

Skaļruni — Detektori — Kristali

Ultra lampiņas.

**Universal, Duotron,
un Sinus** maiņstrāvai.

Bestag:

loti precizie un lētie frekvences
maiņkondensatori.

Schaub:

4-lamp. Neutrodyne aparats tikai
ar vienu noskaņojumu un spec.
Schaub aparatu daļas.

Visi jaunumi ar vienu krājumā
Radio kantori

Vierhuff & Arnack

Vairumā — Mazumā

Rīgā, Kungu ielā 1. Tālr. 22777


Pārsūtīšana pa pastu uz provinci

Pieprasat par brīvu mūsu jauno

ilustrēto cenu rādītāju

īas naglas, jo tās ir letas un visai parocīgas. Pavisam būs jaņem 20 naglas. Tad tinumus varam novietot piem. laižot vienu naglu augšā, otru apakšā, ejot no vienas puses uz otru, u. t. t., vai arī 2 naglām augšā, 2 apakšā u. t. t. Kad spole uztīta, dažas krustojuma vietas apsmērē ar acetona laku (acetonā izkaus, celuloidu), lai labāki turētos, un tad ar diegu spoli sašuj kopa. Parejot no vienas puses uz otru, dažreiz vajadzēs apiet 2 videjās naglas pa vienu vai otru pusē, skatoties pēc tam, kā iznāk tinuma krustosanās.

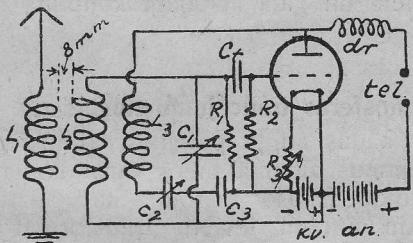Astoņ-veidīgās spoles izdevigi lietot pievēstā šēmā. Tam nolūkam uztinam trīs spoles: 12—16 tin., 32—36 un 16—20 tin., skaitot par vienu tinumu veselu 8-veidīgu cilpu. Piestiprināšanu izdara, piem., piesienot spoles pie papes vai plānas prespana plāknites, kuļas tad piestiprina pie turētāja klucišiem.



$L_1 - 12-16 \text{ cm}$ $C_1 - 500 \text{ cm}^{-2}$
 $L_2 - 32-36 \text{ "}$ $C_2 - 500 \text{ "}$
 $L_3 - 16-20 \text{ "}$ $C_3 - 2000 \text{ "}$
 $dr - 500 \text{ "}$ $C_t - 300 \text{ "}$
 $R_1 - 2M\Omega$; $R_2 - 5M\Omega$; $R_3 - 30\Omega$

Šēma ar 8-veid. spolēm.

Uztverējs te ir ar Reinarcu reģenerāciju. Visi lielumi ir atzīmēti, tā kā neskaidrība, šķiet, nebūs. Ar divtikl. lampiņu šis uztv. nav mēgināts. Taču, domājams, tā ir lietojama, ja iekšējo tīkliņu pievieno pie anoda bat. pluspolā. Raksturīgs ir otrs megoms (2 megomi) iepriekš tīkl. kondensat. uz bat. minūsu. Saite starp ant. un tīkl. spolem nav regulējama, bet iestādama mēginot. Šis attālums izrādījies vislabākais apm. 5—10 mm., kāda starpa būtu arī atstājama starp spolem. Reģ. spolei tas nav no liela svara un tā var būt arī cieši klātu.

K.

SLUDINĀJUMS.

Firma F. Ehrenfeld, Frankfurtē p. M., izdevusi vairākas letas brošūras, kuļas vispārsaprotām veidā iztīrā dažādus ar radiotehniku saistītus jautājumus. Min. brošuras domātas kā papildinājums pie Ehrenfelda-Radio-kataloga. Brošuru cena ir no 25—50 fenījiem.

Interesenti ar dažām brošūrām var iepazīties žurn. redakcijā, Rigā, Elizabetes ielā Nr. 9-a, dz. 16. Paskaidojumi ari pa tālr. 29456.


Trolita apstrādāšana.

Sakarā ar augstām izolacijas spējām, trolitu ieteicam lietot visos radiotehniskos darbos, sevišķi uztverēju ūyē. Trolits ir mākslīgs, fabrikās gatavots sveķu sienojums, līdzīgs ebonitam, bet vēl labāki apstrādājams, jo ļaujas labi urbties, zāģties, ēveleties u. t. t., kā arī uzsildīts viegli locīties, pieņemot vēlamās formas. Trolits viegli limējas ar acetonu, kuļa tas kūst. Ja trolita plāte pārlūzt, tad lūzuma vietas apsmērē ar biezū līmi no acetona izkausēta trolita skaidinām, un saspiež abas daļas cieši kopā. Pēc nožūšanas (apm. $1/2$ —3 stundas) lūzuma vieta gandrīz nav redzama, un saistījums ir tik izturīgs, ka līdzinās stipruma ziņā pašas plates materialam. Tam līdzīgi aizpilda arī mazākus caurumiņus. Lielākus caurumus aizpilda ar attiecīgā formā izzāģētu trolita gabaliņu, kuļu ieķīte ar minēto līmi. Pēc tam visu rūpīgi notira un uzpulierē, vai kā citādi padara vienādu ar pārejo plāti. Pulierēšana izdarāma vislabāk ar filca (voiloka) gabaliņu, dažreiz neprot palīgā arī drusku smalku krītu vai labāki manezījas putekļus, tos riņķveidīgi izberžot ar filcu.

Trolits ir lētaks par ebonitu.

Padomi.

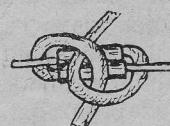Savienot vairākus galvas telefonus vienu aiz otra (seriā) izdevigi izdarīt




tā, kā radīts klātpieliktā skicē.

Ieteicams lietojamo skrūvgriezi aptīt viscauri ar izolacijas lenti (1 kārtu), līdz pašai apakšai, t. i. lai viss metāls būtu apkļāts. Ar to dažreiz var ietaupīt daudz naudas.



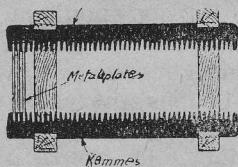Praktiskus tikl. kondensatorus ar gaissa dielektīki var pagatavot, ja nem 2 cietgumijas ķemmes (vecas), ar vienādiem zobiem, tās pārlauž uz pusi, kā iznāk 4 gabali, un tad tos iestiprina koka turētājos, kā zīm. rādīts. Zaros iebīda



metaļa plaknītes, pie kam vienu pusī mazliet izbīda uz vienu pusī, otru pusī uz otru, pēc tam gar katras plāšu kārtas malām pielodē savienojošo plaknīti. Ar šo paņēmienu var erti izlīdzeties, ja mēģinājuma ceļā jaatrod izdevīgākā kapacitāte.

Dažreiz gadās, ka diega mezgli, piem. pie spoļu nosiešanas, nestāv stipri, bet drusku atiet vaļā (izslīd). Pret to joti izdevīgi lietot parasto spirta laku, vislabāk caurspīdīgo, kurū mazliet ar pindzelīti uz triepj mezglam. Pēc izzūšanas (kas notiek joti ātri) mezgls vairs ne padodas un ir izturīgs.

Ātrmaiņu auklu, kur katrs vadiņš ir emaljēts (izolets), bieži nepareizi pievieno, caur ko visas auklas priekšrocības iet zudumā. Tāpēc aukla nekad nav pie skrūvējama, bet kontaktam pielodejama. Vislabāk rikoties šādi. Auklas galu mazliet atrisina, izliek visus vadiņus vēdekļa veidīgi (piem. uz dēliša) un tad ar smilšu papīru 000 vai 00 uzmanīgi noberž izolaciju, velkot uz brīvo galu. Kad visiem vadiņiem būs metalisks vara spīdums, tad ar cietu, drusku ar tinolu, fludoru, flukstītu v. c. pastu apsmērētu pindzelīti ie-

berzē auklas galus. — Tad, pieliekot galiem lodāmuru, tie visi aplodējas. Pēc tam galus jau var likt vai nu kontakta kurpē, vai citadi pielodēt. Taļāk lodešanai lietojama tikai tīra alva (jo pasta saēd tievos vadiņus).


Bieži nākas lietot vienkāršo auklu (lici). Katram, tad zināms, cik lielas mokas ir pie galu „sadrillēšanas“, un cik tas neizturīgs (ja nelodē). No tam var izbēgt, pie tam nezaudējot labu kontaktu, sekošā kārtā. Nokasam izolaciju apm. 1 cm.



attālumā. Notirītos auklas vadiņus tad atliecam atpakaļ, tā kā tie piespiežas izolacijai. Pēc tam, vislabāk ar 1 mm. vaļa stiepuli, šo galu stingri aptinam ar 7—10 tinumiem un gala atstājam kontakta austiņu.

Atmosferas traucējumu novēršana.

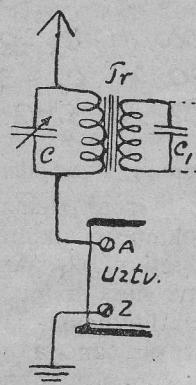Pēc kādas angļu patentes, atmosferas traucejumus zināmā mērā varot novērst, pielietojot sekošo metodi. Starp uztverēju un antenu ievieto transformatoru (parasto lenmaiņu, ar dzelzs serdi), piem. 1:1, vai 1:2. Primaro tinumu parasti ie-



sledz antenas ķēde, un viņu šunte ar maiņkondensatoru 300—1000 cm. Sekundāro tinumu saslēdz uz iso, vai ievieto (šunte) apm. 2000 cm. blokkendensatoru. Apgalvo, ka ar šādu kombināciju varot iet lielā mērā traucējumus pamazināt.

I S I E V I L N I.

Vašingtonas konference
rezervējusi amatieru raidstaciju vajadzībām sekošus diapazonus:

| Kilocikli | λ metros | Kam piešķirti | Kādām amatiera vajadzībām |
|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| 1715—2000 | 149.9—174.8 | Amatieru pārvietojamiem un virzienu raidītājiem | Vietējai satiksmei |
| 3500—4000 | 74.96—85.66 | Amatieru pārvietojamiem un virzienu raidītājiem | " " |
| 7000—7300 14.000—14.400 | 41.07—42.83 20.82—21.42 | Tikai amatieriem " " | Starptaut. sat. naktī " " dienā |
| 28.000—30.000 | 9.99—10.71 | Amatieru un eksperimentālām stacijām | Eksperimentiem |
| 56.000—60.000 | 4.997—5.354 | Amatieru un eksperimentālām stacijām | " |

Šis sadalijums stāsies spēkā 1929. g. 1. janvāri. Amatieru raidītāju jaudu noteiks atsevišķas valstis pašas. Amatieru starptautiskie pavalstniecības apzīmējumi turpmāk netiks lietoti, bet gan valdības staciju pavalstniecības apzīmējumi. Staciju izsaukšanai domāti viens cipars un ne vairak kā trīs burti.

Par amatieru eksistēšanu nākošos piecos gados pateicība nākas Italijas un Ziemeļ-Amerikas Savienoto Valstu delegatiem. Pārejo Eiropas valstu delegati cen- tušies panākt amatieru raidītāju pilnīgu likvidāciju.

Novērotie raidītāji
no 13. dec. 1927. g. līdz 15. janv. 1928. g.

2 A:

AG: rann. EA: py, kl, wü. EB: 4co. EC: 3us. ED: 7ni, xu, hp, md, mt, bb. EF: 8gdb, tsf, ffbm, tdo, es, pfs, ynb, fd, kp, ogp, 8msm, ev, fxf, lz2, mb3. EG: 2sc, uh, yu, nm, so, 5yx, kz, 6xp, hu, dr, xb. EI: 1du, ay, gl, eu, rr, dy. EJ: 7kk. EK: 4wx, cl, cz, af, px, vb, qo, kqd, yae, dba, uak, ssx. EM: smus, wg, wr, ve. EN: 0ml, sf, dj, pt, fk, 1na. ES: 2nm, 5nk, 5nb, rope. EU: 2lh, 4ra, 15ra, 08da, pgo. ETP: cj. EW: ab.

2 K:

AQ: 1 mdz. EA: cm, ky, th1, wg, wü. EB: p1, 4bt, cm, di, em, ic, ou. EC: 1bz, 2yd. EE: eak, 1ro. EF: 8ab, bri, btr, cc, cp, dmf, ef, esp, ffbm, fd, fp, fq, gdb, gou, grg, hip, lb, lc, mb3, olu, oly, oqp, pda, pl, rd, rpu, toy, tsf, udi, wr, ycc, ynb, zb. EG: 2gf, 2so, 2yd; 6dr, 6hp, 6rb, 6vj, 6wi, 6wy; gi6wg. EI: 1ma, mg, ww. EK: 4uai, uak, uat, nu, px. EN: 0bu, fg, vn, wx, yy. EP: 1ai, bg, bx. EW: aa, h4, mr. SB: 1aa, 1ao, 2ax.

2 R:

B: 4bs. D: 7hp, 7bl. F: 8rgk. G: 5us. I: 1mt. K: 4dk, 4abn, 4cm, 4au, 4di, 4nx, 4hf, 4uah. N: 0dj. M: smga. T: tpcj.

2 U:

AG: rann, ril. EA: fk, ky, lpo, ri. EB: p1, 4bf, bs, ew, kb, ou, tm. EC: 1ab, 1ro, 2un, 2yd. ED: 7ahl, bd, cc, fp, lk, zg. EE: ear74. EF: 8btr, cp, ct, dmf, ef, ffbm, grg, gyd, jd, kg, lgm, lt, mmp, nox, oqp, pme, ras, rpu, toy, tsf, udi. EG: 2cb, dl, ms, yu, 5ml, uw, 6da, hp, pp, vp, wi. EI: 1am, gl, mg, rr, vv. EJ: 7bb. EK: aeq, 4abk, abv, dba, ff, kqd, na, qb, uab, uak, ur, wx, xr. EL: la1e, 1m. EM: smsh, ua, ve.

EN: pc68, 0 cx, 0 pt, 0 zé. EO: gw12b.
EP: 1 aa, ai. ES: 2 bb, 2 nad, 3 nb, 5 nk.
EU: nno, 27 ra, 42 ra, 54 ra. EW: aa,
h1, h4. FM: al, 8 ssr. OP: 1 cw. SB:
1 aw, cm, bg, th.

(10. XII. — 20. I.)

2 Y:

AS: 11 ra. EA: cm, py, ri, spo, wü.
EB: 4 ap, ck, cm, el, mb; 1 p. EC: 1 ab,
ro, rv, yd, yl. ED: 7 ah, bb, cc, dm,
fp, js, zg. EE: ear 25, 40, 62. EF: 8 bn,
boq, bw, dou, ez, frx, gdb, grd, jc,
lt, pfs, ras, rpu, ssw, ssy, tis, mmp.
EG: 2 sc; 5 by, kl, ml, yx; 6 dp, hp,

ll, qb, uo, wo, gi 2 cn. EI: 1 ak, am,
dr. EJ: 7 wr, qq. EH: 9 xu. EK: 4 aar,
abr, abx, au, dka, hl, mkd, qw, uak;
uf, ur, uz, wx, xr, xy. EL: la 1 m, s.
EM: smrk, tc, ws, xn, zf. EN: 0 jn,
dj. EO: gw 11 d, 11 z, 12 b, 17 c. EP:
1 ag, bl, bx. ES: 3 nb; 5 nk. EU: 08 ra,
13 ra, 15 ra; wt. EW: h1. EX: 1 ag.
FM: al; 8 ay, psrw. OP: 1 cw. Lielsta-
cijas: GBI, OHK, OXZ, SUC2, FL, FY,
OCDB, OCDS, YR, HVA2, ICK, IQB,
ANC, ANF, PCMM, PCPP, PCRR,
AEL, AGJ, XOM, SFV, PGO, RGE,
RKU, RLJ, SOK. Dažādi: B82, bl, rm,
f9r, k2x, p3l, 1 ub, 2 xd, 4 nia, 5 ja, 8 ei.

Organizaciju ziņojumi.

P. Tiliaka.

Radiokustība Latvijas skolās.

Pie mums Latvijā radiokustība sākās samēra vēlu. Tas pirmsākumi plašākā mērā meklejami tikai 1924. gada beigās.

Latvijas skolas šī kustība sākās daudz agrāk, jau 1922. gada beigās, kad nodibinājās pirmas skolu radio stacijas.

Pirma ierosmi deva V. Olava komercskola, izstādot 1922. gada skolu izstāde pirmo provizorisko Markoni raidītāju un kristaluztvēreju.

Pirmā skolu radiostacija nodibinājās 1922./23. mācības gadā V. Olava komercskolā. Pēc tam 1924. gadā Jekabpils valsts vidusskolā. 1924. gada beigās sākās enerģiska skolu radiostaciju būve. Augšējam skolām pievienojās Jelgavas II. valsts vidusskola, Liepājas valsts tehnikums un vidusskola, kā arī citas. 1925. gada Lieldieni brīvlaikā uz sasaukto I. Latvijas skolu radio kongresu ieradās 16 pārstāvji no 12 skolu stacijām. Kongress ieilga 2 dienas, pa kuļu laiku nolasīja vairākus referatus par dažādiem radio-tehnikas jautajumiem. Starp citu ļoti zīmīgi, ka jau tad pacelās jautājums par išvīlnu pētišanu.

Kongresa izpaudās ļoti nopietna griba skolu radiostacijām strādāt saskaņotī, nodoties aparatu būves arī zinātniskiem radio-tehnikas pētījumiem. Šo uzdevumu

veikšanai kongress izvēleja no sava vienus 3 personas, kas ieietu skolu radio-staciju apvienojošā organizacijā „Latvi-jas Skolu Radio Centrā“. Pie „L. S. R. C.“ nodibinājās sekošas trīs nodajās: 1) organizacijas-propagandas, 2) teore-tisko šemu un 3) laboratorisko mēģinā-jumu nodaju.

Kongress pieņēma 2 rezolucijas: Pir-mo par radiofona programmas izveidošanu un otru par skolu radiostacijām.

„L. S. R. C.“ nodibināja pie žurnala „Laiks“ savu radio nodaju, izsludināja minēto žurnalu par savu oficiozu. Seit „L. S. R. C.“ loceklī ar drukāto vārdu radio lietā gāja tautā, iztirzajot šemas un sniedzot teoretiskus rakstus par radiotehnikas jautājumiem. Tomēr šī dar-bība vilkās ne visai ilgu laiku, jo pirm-kārt radās grūtības pie statutu apstipri-našanas Izglītības ministrija, un otrkārt žurnals „Laiks“ 1925. gada beigās lī-dzekļu trūkuma dēļ apstājās.

Vissāpigākais, kas man, kā bijušam minēta „L. S. R. C.“ darbiniekam, jā-konstatē, ir tas, ka cik aktīvi skolu radio-stacijas piedalījās skolu radiostaciju kon-gresa, tikpat pasīvi viņas izturējās, ar maziem izņēmumiem, pret „L. S. R. C.“ tālākiem nodomiem. Neskatoties uz vi-sām L. S. R. C. pūlēm, tas neatrada pietiekošu atbalstu un pēc apm. pusgada darbības tam bija jāapklust...

Izlabojums

Žurnālā „Radio“ Nr. 12 par decembra mēnesi 1927. g. firmas **TEKADE** sludinājumā ieviesusēs klūda, kuru mūsu god. lasītājus lūdzam izlabot. Slud. paraksts jālasa sekoši:

Generalpārstāvniecība un noliktava Austrumeiropā

Dr. Paul Sielmann,

Koenigsberg i. Pr. Golzallee 17-a

Jāsaka tomēr, ka dažās skolās darbība turpinājās, bet viņa neizpaudās vairs uz ārieni.

Pagurums, pēc pirmās sajūsmas, rādās veciem radio darbiniekiem — (skolēniem) entuziastiem, atstājot skolu, jo nākošos darbiniekus vairāk par uztvēreju uzbūvi un koncertiem cits nekas neinteresēja.

Kad 1. novembrī 1925. gadā atklāja Rīgas radiofonu un sāka izsniegt visiem atļaujas, skolas zaudeja savu līdz šim priviliģēto stāvokli, jo pirms tam radioiekārtas bija tikai skolām. Tagad sāka katrs strādāt par sevi. Skolu radiostacijas palika tukšas, ja tās darbojās, tad tur vienigi strādāja skolotājs, bet skolēni par reizei ieradās pāklausīties koncertus...

Pec oficiālās P. T. D. statistikas uz 1. oktobri pag. g. radioiekārtas atradās 356 skolās, bet ko viņas darījušas? Par to mēs nezinām neko. Nav no svara skolai iegūt radio uztvēreju koncertu uztveršanai, bet gan izvest vispusīgus radio-techniskus međinājumus un novērojumus. Bet patlaban stāvoklis ir ļoti bēdīgs.

Varbūt patreiz modernais īsvīļu jautajums radis skolās atkal rosīgāku pašdarbību!...

Beidzot savu īso pārskatu, gribētu izteikt vēlēšanos, lai skolu radiostacijas nebūtu nulles, bet sāktu dzīvot līdzīgi pasaules radio dzīvei.

Morze kurss.

Rīgas Radiofons drīzumā sāks noraidīt radio amatieriem elementāro morzes kursu. Laiks: 2 reizes nedēļā, no plkst. 18.00—18.30 Kursu vadīs: vec. tel. N. Kleinšmits.

Latvijas Radio Biedrība pašlaik noorganizē praktisku morzes un elementārās radio-tehnikas kursus, kuŗi domāti iesaucamiem kaķa dienesta un īsvīļu amatieriem. Pieteikšanās katru trešdienu L. R. B., Antonijas ielā Nr. 15-a, no plkst. 18—20. Ieteicams tiem, kuŗiem ir pamatzināšanas resp. kuŗi izies elementāro morzes kursu pa radiofonu, vai kuŗi jau var uztvert, sākot ar 30 burtiem minutē

Pateicība.

L. R. B. Jelgavas nodaļa izsaka savu izjustu pateicību A. Kārkliņa kgam par dāvinātiem dažadiem radio žurnāliem un Viļumsona kgam par dāvinātiem biedribai 1 Leklanše elementu un 1 divpolīgu aizsargu elementu.

RADIO-IZSTĀDI

sarīko Latvijas Radiobiedrības Jelgavas nodaļa no 15.—19. febr. Š. g., Jelgavā, Zemgales kluba telpās, Pasta ielā Nr. 34. Atvērts būs katru dienu no plkst. 11—22. Piedalās ar eksponatiem Zemgales radioamatieri un visas lielākās radiofirmas

18. februāri kluba telpās

RADIO-BALLE

VĒSTUĻNIEKS.

Jautājumi un atbildes.

PAZIŅOJUMS.

Tā kā pedeja laikā redakcijā ienāk daudzi pieprasījumi pēc atbildēm no tādām personām, kurās, liekas, nekad nav iepazinušas ar žurnala „Radio” saturu, tad turpmāk atbildēsim vispirms uz tiem pieprasījumiem, kuriem būs pievienots mūsu žurnala tekošais atbildes kupons. Personīgām atbildēm (t. i. ar vēstuli), tāpat kā līdz šim, jāpievieno 15 saņ. pastmarka un pareiza adrese.

(Skat. vāka stūri).

Ekspertatoram 1837. — Jūs ziņojat, ka paši esat mēģinājuši gatavot konstant-pastipr. pēc žurn. Nr. 11 ievietotā apraksta, pie kam guvuši it labus panākumus. Tas ir ļoti patīkami. Pie Jūsu jaut. paskaidrojam sekošo. Fabrikās gatavotiem pastipr. plānā metala membrana (telefoniem), liekas, ir pielīmēta ar sevišķu mastiku. Viņa nav liela, apm. $\frac{3}{5}$ daļas no ogles membranas caurmēra. Ne ar kādu strāvas avotu tā nav savienota. Piestiprināta tā ir telefonu magn. pusē. Ogres membrana ietverta (uzlikta) metala kapseles malās, kuļa savienota ar vienu strāvas avota polu. Otrs pols izoleti savienots ar ogļu graudiņu tvertnes kontakta ripiņu (piem. koncentriski rievotu ogles gab.). Priekš pareizas saprašanas apskatāt uzmanīgi parastā telefona un mikrofona ierīci parastos telef. aparatos.

Radioabonentam 06967. — Jūs ziņojat, ka, klausoties uz krist. detektora uztv., dzirdat āržemes, bet vairākas kopā, caur ko tiek traucēta uztveršana. Paskaidrojam, ka minētais ir parasta parādība visiem krist. detektora uztvērejiem, no kuļas grūti izvairīties. Var selektivitati (izvairīšanos no trauc. uztv.) gan pavairot, ja lieto maināmu ant. un detekt. konturu saiti (spoles, piem., tuvina vai attālina), kā arī detektoru pievienojot ne spoles augšgalam (pie Jūsu šemas), bet ķemot atzarojumu, piem., no vidus vai pat apakšējas trešdaļas. Skaļums, vispārīgi, drusku gan mazināsies, tomēr selektivitāte būs daudz lielāka. Neērtība tikai tā, ka tikai mēginot atrodama optimalā saite. Jāatzīme, ka visi parastie krist. detekt. uztv. ir samērā neselektivi.

Abonentam Aucē. — Jūs jautajat, kādas lampiņas būtu vislabākas pie P. T. D.

G. D. 2-lamp. uztv. Uz to jāatbild, ka patreizējās, no Jums jau lietotās, t. i. Philips A109, B105, ir vispiemērotakās. Divtīkļu lampas varat lietot, bet domājam, ka rezultati nebūs tadi, kādi ir patreizējie. Sevišķi lēnmaiņu pastiprinātajam. Priekš labas darbibas Jums tomēr būs jāņem vientikl. lamp. un tā tad arī liela anoda baterija. Divtīkl. lampas visizdevīgāki ir 1-lamp. uztvērējam.

M. Ezergailim, Ogrē. — Ieteicam vislabāk griezties pie raksta autora, pēc Nr. 12 atzīmētās adreses.

Abonentam B., Elejā. — Jūs vēlaties pārtaisīt P. T. D. G. D. 1-lamp. uztv. tā, lai varetu uztvert vilņus pāri par 650 mtr. Atzīmējam, ka no Jums praktizēta kapacitātes ieslēgšana no ārpuses, neko nedos. Šeit ir jāpārtaisa visa šema, kādam nolūkam ir jātaisa vaļā plomba, un tad to var pārbūvēt, piem. šādi: Ielikt 150 tin. spoli serījā ar ant. aptinumu. Paraleli ant. aptin. (iesk. 150 t. spoli) piešķēgt maiņkondensatoru 500 cm. Serījā ar reģenerācijas spoli iesķēgt 100 tin. spoli, kuļu saistīt ar antenas papildus spoli tā, lai to varetu tuvināt, resp. mainīt reģenerāciju (uz grozāmā spoļu turētāja). Ar šo iekārtu varēsat uztvert līdz apm. 2100 mtr., t. i. dzirdēsat arī Kauņu. Tomēr tas ir liels darbs, kuļš veicams tikai tādiem, kuŗi jau izgatavojuši uztvērējus, jo, lai dzirdētu arī šos vilņus, min. papilddalas jāatvieno ar pārslēdziem. Ja Jums lielas prakses šai ziņā nav, ieteicam labāk griezties pie P. T. D. G. D., Rīgā, Slokas ielā Nr. 2, pēc tuvākiem aizrādījumiem.

Abonentam 8238. — Jūs pieprasāt pažiņot, kā var pagatavot stigas galvanometru. Te jāatbild, ka stigas galvanometrs pieder pie sev. jūtīgiem precīzas mērošanas instrumentiem, kamēdē tas pagatavojs tikai specialās darbnīcas. Viņu princips šāds. Starp specīga magneta poliem izvilkta ļoti tieva stīdziņa no platīnas, sudraba, vai arī apsudr. ļoti tieva kvarca pavediena. Caur šo stīgu plūst el. strāva (vai tās impulsi). Sakarā ar abu magn. lauku iedarbību (ap stīgu un starp poliem), stīga izliecas, un jo vairāk, jo stiprākas ir strāvas Izliekumu novēro caur mikroskopu, un tā lielumu nolasa no skalas.

„Radio“ lasītājam. — Daļu sagrupējums šemai „Radio“ Nr. 11, lpp. 377, izdevīgs šāds. Priekšplate no ebonita. Kreisā augštūri 3 skailes A₁, A₂, A₃. Apakšejā (kr.) stūrī zemes spaile. Vidū vieta noskaņ. kondensatoram; pa kreisi un labi no tā reostati, apakšā izslēdzejs (lai būtu simmetrija). Labā puse sānos spailes bateriju auklām, un apakšā telefoniem. Šis būtu normalgadījums, ja visa montaža notiek uz priekšplates. Bet var jau arī pievienojumus izdarīt aparata mugurpusē. Visus piederumus, megomu, filtra kondensatoru u. t. t., novietot vislabāk iekšpusē. Ja Jums jau ir 3-dāļu spoļu turetājs, to varat izlietot, novietojot, kā paši sakāt, uz uztv. kastes virspuses, vidū, vai arī uz priekšplatnes augšmalā tā, ka kreisā daļa būtu pievienota antenai-zemei, videjā daļa tīkliņa konturam, bet kreisā anodam un transformatoram. Ja vien varat, ieteicams ar vienu visus vadus izolet ar izolacijas caurulītem (apm. 50 sant. metrs). Ja Jūs esat pilsētā (piem. dzīv. Rīgā, Jelgavā v. c.), kur ir elektr. apgaismošana, tad vislabāk lietot 4 v. akumulatorus, apm. 20 amp.-stundas kap. Ja dzīvojet uz laukiem, tad vislabāk rīkoties šādi: Nemāt 6 sausos (vai slapjos) Leklanšē elementus, sasledzat pa 3 vienu aiz otra (serija) un abas virknes savienojat paraleli. Tad Jums būs diezgan stabils un ilgi strādājošs strāvas avots.

Abonentam 12526. — Attiecībā uz Jūsu pieprasījumu par žurn. „Radio“ Nr. 12 (1926. g.), lpp. 226, ievietoto šemu: Ir iespējams lietot Philips A141 arī šini šemā. Tam nolūkam iekšējo lamp. tīkliņu piesledz pie bat. plus pola. Ieslegt maiņ-kondensatoru ant. ķēde var, bet nav nozīmes, jo noskaņošanos panāk ar vario-metru La. Maiņkondensatora ieslēgšana padarīs tikai komplacetāku noskaņošanos, jo tad būs 2 nosk. iespējas.

P. Pakalniņam, Kauķukalnē (Vestie-nas pag.). — Jūs vēlaties dzirdet Rīgas Radiofonu un tāpēc pieprasāt attiecīgu uztvērēja šemu. Te var būt 2 gadījumi: 1) krist. detektora uztvērējs, 2) uztv. ar lampiņu. Pirmā gadījumā uztvert varēsat samērā vāji. Skālums galvas telefonos, pie klusuma istabā, būs tāds, ka vēl varēsat saprast runu un vārdus; bet ja būs trokšņi, saprašana būs apgrūtinoša. Šī

uztvērēja daļas maksā apm. 40 latus, iesk. telefonu un ant. vadu. Caurskatāt žurn. „Radio“ Nr. 9 (1927.), kuŗā ievietoti vairāki krist. det. aparatu apraksti.

Lampiņas uztvērēja daļas, ieskaitot telefonu un ant., maksās apm. 70 latus. Parocīga, lēta un viegli pagatavojama 1-lamp. uztv. aprakstu skat. žurn. „Radio“ Nr. 12 (1926. g.), lpp. 226. (Žurnāli, kā arī uztv. piedērumi dabūjami P. T. D. G. D. veikalā, Rīgā, Audēju ielā Nr. 15).

Antenu izdevīgi būtu nemt 60—80 mtr. garumā, ieskaitot ievadu, pēc iespējas augstāku, bet vismaz 12 mtr., tāpēc ka atrodaties ielejā.

Nekādas maksas par aparatiem vai daļām nevaram pieņemt, jo ar tām netirgo-jamies. Griežaties tieši veikalā. Attiecība uz nodokliem resp. abon. maksām pa-skaidrojam, ka katram radiofona priekš-nesumu abonentam jāmaksā 2 lati mē-nesi, neskatoties uz uztvērēja veidu. Pa-šgātavošanas nodoklis 2 latu apmēra ar 1. novembri 1927. g. ir atcelts. Tāpēc tas nav jāmaksā.



EF

RADIO

EHRENFELD

RADIO-KATALOGS № 4

220 lpp., apm. 240 uzņēmumi, pāri par 900 rakstiem ar 64 lpp. biezū, bagātīgi ilustrētu PIELIKUMU

»Ko jaunu rādīja Berlines 1927. g.
Radio-Izstāde«

un brošuru »Padomdevējs pašbū-vētājiem« ar 12 izmēģinātām FEF šemām tiek izsūtīts pret Ls 1.90 (Mk. 1.50) iemaksu.

F. EHRENFELD, Frankfurte p. M.

Jānis Gulbis un B-dri

Elektrības uzņēmumi

Rīgā, Brīvības ielā 21, tālr. 27189. Kr. Barona ielā 4, tālr. 21389

Radioaparati vietējie un ārzemju

Labākie skaļruņi

Radiodaļas

Eksper. Kārkliņam, Eglainē. — Nav iespējams žurn. slejas aprakstīt, kā pie aparatu būves velkams vadiņš un cik gaļjam tam jābūt. Tas atkarīgs no daļu novietošanas, stāvokļa, uztv. kastes lieluma u. t. t. Žurnals arī tāpēc neapraksta visus arējos sīkumus, jo citādi lasītāji varētu domāt, ka tikai tā, bet ne citādi iespējams darit. Taču katrs rīkosies ar viņa rīcībā esošiem materiāliem. Bet tie katram būvetajam būs dažādi. Lietot vienādu mērauklu visiem nevar. Dažs eksper. ar vienkāršākiem līdzekļiem sniedz izcilus labus rezultatus. Bet viņa uztvērejs ļoti primitīvi uzmontēts tikai uz koka dēliša. Kā lai nu apraksta šo uztvēreju, kā lai stāda viņu par paraugu. Tāpēc te jāņem vērā tikai šema un principiālie savienojumi. Sīkumus katrs kaut cik ievirginājies amatiers pats izdaris.

Nezinu Jūsu „radiostāžu“. Tomēr Browning-Drake uztv. prasa jau plašas zināšanas aparātu būvē, zināmu praksi. Kaukšanu meģināt novērst, mainot primārā regenoformera tinumu virzienu tā, lai ar sek. tin. tie būtu pretejtos virzienos titi. Bez tam mainat tikl. pretestību. Nr. 17. ievietotā normalšema, kura sevišķi viegli gatavojama. Ja arī tā Jums nav iznākusi, pamēģināt sākt labāk ar 1-lamp. uztvēreju, piem. reģen. audionu, un tad ejet pa solim tālāk. Tas būs labāks ceļš, nekā lasot sagremotu aprakstu, ka tas un tas jādara. Žurnālā ievietotie apraksti nav pavirši, bet viņos uztverts viiss principielais, sīkumus atsviežot, lai amatieriem būtu lielāka iespēja pašiem vajadzīgo piedomāt.

Radio abonentam 11697. — Divlamiņu uztvērējam vislabāk būtu lietot apm.

20 amp. stundu 4 v. akumulatoru. Var arī nemit 14 amp.-stundu, bet tas būs daudz biežāki jāpilda, un tā tad iznāks drusku dārgāks pie lietošanas. Lietojot uztvēreju ikdienas piem. 4 stundas, min. lieluma akumulators Jums darbosies gan drīz veselu mēnesi. Rīgā kā vieni no labākiem skaitas „Varata“ akumulatori. Min. firmas akumulators koka kaste, 20/24 amp. st. 4 v., maksā 26 latus, tāds pat, bet 14 amp. st., maksā 17 latus. Vienreizeja uzpildīšana lielākam maksā Ls 1.20, mazākam — Ls 0.70 (adr. Rīgā, Kalpaka bulv. Nr. 4). Vietējie ražojumi dabujami Vainovska akum. darbnīcā, Valdemāra ielā Nr. 34. Cenas te apm. 10—20% zemākas. 30 omu reostati ir šeit ļoti piemēroti. Attiecībā uz spolēm (Nr. 11, lpp. 378) varētu teikt sekošo: līdz piem. 400 mtr. viļņiem būtu nēmamas antenai 15 tin., tikl. sp. 35, reģen. 25—50 tin.; līdz apm. 700 mtr.: 15, 100, 75; līdz 1500 mtr.: 25, 200, 150; līdz 2000 mtr. un vairāk: 25, 300 un 200 tin.

Abonentam Sarkandaugavā. — Mums nav tiesības sniegt P. T. D. G. D. uztvēreju šemas un aprakstus. Tamdej lūdzam ar pieprasījumiem pēc tuv. paskaidrojumiem griezties tieši pie Pasta un Telegrafa Dep. Galv. darbnīcu vadibas, Rīgā, Slokas ielā Nr. 2, vai P. T. D. G. D. veikalā, Audēju ielā Nr. 15 (pretīm Armijas ekon. veik.).

Abonentam 650. — Maiņstrāvas pārveidotāju no 120 v. uz līdzstrāvu kveli (4 v.) ir iespējams arī pašam pagatavot. Tāpat arī anodam. Taču abus kombinējot kopā, lieta paliek diezgan komplīcēta, tā kā pat tirgū reti sastopami šādi pārveidotāji. Pats par sevi saprotams, ka

šāda pārveidotaja cena ir vairākkārt lieļāka par tādu pie akumulatoriem, jo piem. labākie „Varta“ 14 a.-st. akumulatori (4 v.) maksā 17 latus ar koka kāsti, kamēr minimalie pārveidotāja gatavošanas izdevumi reķināmi vismaz uz Ls 50.—. Žurn. Nr. 3 (1927. g.) aprakstītais pārveidotājs gan domāts akum. pildīšanai. Var jau arī to lietot kvēlei, tomēr vispirms tas būs neracioneli, un bez tam lampīņas būs maiņstrāvas rūkoņa. Lai to varētu lietot arī kvēlei, strāva ir vairākkārt jafiltrē. Tā kā te ir vairāki varianti, bez tam daži Jūsu jautājumi nevar tikt noskaidroti žurn. slejās, tad ieteicam vislabāk griezties ar šādiem jautājumiem pie Latv. Radiobiedr. laboranta P. Vanaga kga, Antonijas ielā Nr. 15-a, katru trešdienu no plkst. 18.30 — 20.00 (vai arī pie kas. Ivanova kga).

Attiecībā uz Krūmiņa kga ūztv. pilnīgi iespējams lietot no Jūms pievestos drāts apzīmējumus. Vispārīgi reģ. spoli labāk ķemt tai galā, kurš pievienots pie katoda (t. i. zemes spailes). Tomēr, tā kā spole ir samērā ļoti isa, tad reģ. spoles stāvoklis lielu lomu nevar spēlēt.

Var jau būt, ka optimāla reģeneracija ir pie Jums apzīmētā stāvokļa. Šeit liela nozīme anoda kont. svārstībām. Tas var būt intensivakas vai vajakas un līdz ar to mainīs arī reģeneracija. No Jums minētam, liekas, ir tikai gādījuma raksturs. Rīgas Radiofona stāvprāka vai vajāka dzirdamība (pie ārzemju stac. klausīšanas) nav meklējama Jūsu uztvērējā, bet gan parasti mazāk vai vairāk izplūdušā noskanojumā pašā raidītājā.

Vara plāksne aiz priekšdeļa nekādu kapacitativo resp. izničīnu, sliktu iespādu neatstāj. Ir uztvērēji, kur visa priekšplatne ir metala. Saprotams, te tad pievienojami tikai visi ar zemi (katodu) saistītie kontakti, bet pārejie rūpīgi izolējami.

K. R. K. — Jūs vēlaties dabūt tuvākas ziņas par „Supertefag“ uztvērēju, kā arī izmērus. Paskaidrojam, ka min. ir parastais 8-lamp. superheterodīnes (transponēšanas) uztvērējs ar iebūvētu pārveidotāju maiņstrāvai, no kura ķem strāvu kā kvēlei, tā arī anodam. Mums pagaidām nav iespējams sniegt šī uztvērēja sīku aprakstu. Atzīmesim sekošo: uztvērējs iebūvēts īpatnējas formas ka-

stē (sk. uzņēm.). Augšeja pusapaļā ripā iebūveta rāmja antena. Zem tās atrodas uztvērējs, parastā formā, iebūvēts kaste, kondensatori (2 gab.) noskanojami ar vertikalu ripu (skalu) palidzību. Viens izmaiņa viļņu gaņumu rāmim, otrs ir oscilatora kond. Vispārīgi šeit liela vērija piegriezta tiri dekoratīvam elementam. Ja uztvērēju izņemtu no kastes, tas būtu parastais superheterodīns, ar visām šī tipa uztvērējiem piemitošām priekšrocībām un slīktumiem. Tuvākas ziņas Jūs dabūsat pie A. Witt, Smilšu ielā Nr. 22.

Attiecībā uz otro jautājumu paskaidrojam, ka pēc noteikumiem katrs radiofona abonents savām vajadzībām var būvet visāda veida uztvērējus. Bet lietot tas ikkatru brīdi var tikai vienu, pie tam uz atļaujas atzīmētā vietā. Ja vēlaties lietot divus uztvērējus, tad daži būtu jāizņem arī divas atļaujas, jo pretejā gadījumā adresi nāktos mūžigi pārrakstīt. Kā Jūs esat kuģenieks, tas neko nemaina šīni ziņā.

Radio-amatierim, Torņakalnā. — Jūs vēlaties gatavot 3-lamp. uztvērēju, bet nezināt pēc kādas šemas. Ieteicam, ja Jūs līdz šim neko neesat gatavojuši, pamēģināt izgatavot kādu reģeneratīvu audionu, pēc šēmām un aprakstiem žurn. „Radio“ (skat. žurn. Nr. 6, lp. 129, lp. 132; Nr. 10, lp. 198; Nr. 17, lp. 317 un izlabojums lp. 345 no 1926. g., kā arī caurskatāt visus 1927. g. numurus). Pie Browning-Drake ķerties pilnīgi bez prakses nav ieteicams. Otrkārt, min. uztv. darbosies tikai līdz apm. 550 mtr., kamēdēj gaņākus viļņus nedzīrdēsat. Tāpēc ieteicams būtu uztv. ar maināmām spolēm, lai sniegtu visu radiofona staciju viļņu diapazonu. Pēdējā laikā vairāki amatieri ir ļoti apmierināti ar uztv., kuŗa šēma ievietota Nr. 11, lp. 377, no 1927. g. Ieteicam to izmēģināt.

Radioabonentam 11111. — Isodinei (Nr. 10, lp. 353) varētu lietot dubultkond., ja L_1 un L_4 arvienu būtu pilnīgi vienādas pie visiem noskanojumiem. Tomēr praktiski tas ir gandrīz neiespējami, kamēdēj dubultkond. arvienu par jaunu būs jāizbalansē. Cik tas ir ērti, par to nevaram spriest. Duotron lampīņa šeit nav lietojama, jo tai ir tikai parastie

2 elementi (2 anodi 2 tikl.). Šeit būtu vajadz. 4 tikl., kādas lampas vēl nav konstruētas. Duotron lampa labi lietojama šemā žurn. „Radio“ Nr. 5, lp. 188.

Abonentam J. J. 04960. — Uztvērējā, būv. pēc šemas Nr. 9, lp. 316, Jūs nevarat dabūt reģenerāciju. Meģināt mainīt spoles stāvokli (apgriezt), apskatāt, vai megoms ir pareizs. Varbūt Jums jāņem 3 megomi, bet ne 1,5. Izmēģināt to. Apskatāt, vai kond. (2000 cm.) un tikliņam (200) ir vesels. Vai potenciometrs ir ar labu kontaktu un daļas labi izoletas. Nemat arī reģenerācijai lielāku spoli.

Abonentam, Rīgā. — Pēc likuma par telpu īri namsaimniekam nav tiesība aizkavēt savam īniekam ierikot radiofona uztverošo iekārtu un izvilkta gaisa antenu. Tikai bojājumi, kuri celišies šo iekārtu ierikojot, īniekam jāņem uz sevi. Skat. Papildinājums par telpu īri, izsludināts „Vald. Vestnesi“ Nr. 210 no 1926. g. Jūsu tiesību atzišanu Jūs varat piespiest caur miertiesu. Ar otru nama īpašnieku tomēr jāvienojas labprātīgi.

F. D., Talsos. — Jūs ziņojat, ka Talsos uztveršanu stipri trauce dažādi medicinas aparati. Jāatbild, ka no Jums minētā traucētāju atrašanās vietas noteikšana ar peilejošām iekārtām nedod jūtamus panākumus. Ja med. aparati ir joti reti izkausiti, tad vēl iespējams (nelielā attālumā), kaut cik ar rāmja antenu un pieņerotu uztverēju apmēram noteikt virzenu; bet ja kādā kvārtalā to ir vairāk, tad pie labākās gribas nekas nav izdarāms. Konstatet ar detektora (pārnesamu) uztvērēju būs grūti, jo tas vispārīgi ir pret ātrmaiņu svārstībām nejutīgāks par lampiņu. Vienigi ja ar to pieiesat, kā saka, „pie deguna“, (joti tuvu), tad tikai varesat traucējošo darbību konstatet. Uztvērējā ielikti dažādi filtri pret šiem traucējumiem ir bezspecīgi. Tamēl arī nekādu šemu nav. Aizsarglīdzekļi pielietojami pie pašiem ārstniecības aparatiem, ieslēdzot piem. kondensatorus, droseles v. c.

Piezīmējam, ka P. T. D. intensivi strādā pie šo nebūšanu novēšanas, pārbaudot ārstniec. apar. uz traucēšanu un meģinot tos novērst. Tiklidz tas izdosies, tad visu ārstn. aparatu īpašniekiem, varbūt piespiedu kārtā, vajadzēs iegādāties šos aizsarglīdzekļus.

O. N., Rīgā. — No Jums iesūtitā šema ir it oriģinala. Techniskā ziņā nav domājams,

ka te būtu dažādas nevēlamas iedarbības. Paraleli ant. tin. novietotais variometrs zināmā mērā Jums aizvietno maiņkond.; tikai jāievēro tas, ka pie paralelas pašindukciju iešlēgšanas pašind. koeficients ir mazāks. Tamēl te parasto spoļu samērs maz derēs. Bez tam saites spole (variokoplers) bieži nedod labus rezult. Tamēl det. kont. būtu Jums izdevīgāki pievienot tieši spoles ant.-zemes galīem, vai ķemt atzarojumu no ant. spoles vidus punkta.

Tomēr ieteicam izmēģināt un par rezultatiem, ja iespējams, mums paziņot.

Amatierim-iesācējam. — Vai tikliņa spriegums (negativais) ir jālieto un cik lielu, tas atkarīgs no lampiņas tipa un lietotā anoda sprieguma. Pie no Jums min. uztv. („Radio“ Nr. 11, lpp. 377) to var atrast mēģinot. Ja skaņas tiras un stipras, tad priekšspr. nav vajadzīgs. Ja nav, tad meģināt likt starp transform. un bat. piesl. kādu kabatas bateriju tā, lai minus pols (cinks) būtu uz transf. resp. tikliņa pusē savienots. Paraleli transf. prim. tinumam varat ieslegt apm. 1000 cm. blokkondensatoru. Tas domāts ātrmaīņu strāvas noplūšanai.

Ax., Rīgā. — 1) Influencias mašīnas tiek lietotas stātiskās elektr. ražošanai laboratorijās. Tikai nesaprotam, kāds sakars tam ir ar to, ka Jūs tad gribat iztikt bez kristala. Lūdzam tuvāki formuleit Jūsu jautājumus. 2) Telefonos no svara ir spolišu tinumu skaits resp. ampertinumi, jo līdz ar viņu skaita pieaugumu uzlabojas tel. magn. darbība. Tā kā resnu drāti nav iespējams lietot, jo tad būtu pārak lielas spoles, tad ķem tievu, apm. 0,1—0,05 mm. un uztin vajadzīgo tin. skaitu, piem. 1000. Pie šāda uztītās drāts gaumuma viņas pretestību reķina uz 50—4000 omiem, skat. pēc telefona pielietošanas veida. Pretestības drāti tāpēc nav nozīmes likt, jo tādos nevēlamu, tiri omisku, pretestību. 3) Mikroskopiskas pastiprināšanas nav; Jūs varbūt domājat mikrofonisko pastipr. Te var lietot parastos transformatorus. Pašam gatavot transf. nebūtu nozīmes, jo tas iznāks daudz slīktāks un dārgāks par pirkto.

ZINOJUMI.

Sakarā ar dažām pārgrozībām, žurnala janvāra numurs iznāk ar nokavēšanos. Februāra numurs iznāks 23. februārī.

Firma Vierhuff & Arnack, Rīgā, Kungu ielā Nr. 1, izdevusi illustrētu radio-katalogu — cenu sarakstu. Katalogu izsniegs par brīvu.



PIRMĀ GODALGA un augstākā atzinības balva — Heinrich-Herz medalis tika piešķirts F. Kocham par pašbūvēto uztvērēju lielajā Radio izstādē Berlinē

PIRMĀ GODALGA un 500 vācu markas par pašbūvēto uztvērēju tika piešķirtas H. Zaueram amatieru aparatu sacensībā, Frankfurtē pie Mainas.

Pats par sevi saprotams, ka abos godalgotos aparatos bij pieļietoti

DRALOWID ražojumi

Ja Jūs vēlaties sasniegt labākos panākumus ar savu uztvērēju — tad iegādājaties vienīgi DRALOWID ražojumus.


DRALOWID-KONSTANT — augstomīgās pretestības.

DRALOWID-REKORD — augstomīgās mainpretest.

DRALOWID-FARAD — blokkondensatori, precizi, stieņveidīgi.

DRALOWID-ETOLA — regulējamie skaņu filtri.

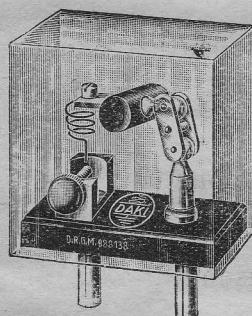DRALOWID ražojumi dabūjami visos labākos radio-piederumu veikalos



Daudzreiz
pakaļ-
darināti,
bet nekad
nesa-
sniegti

DAKI-detektori

ir un paliek arvienu
tie labākie

Jūtīgi

Skaļi

Tīrskanīgi

TROLIT

labākais un lētākis izolacijas mate-
rials. Radiopiederumi.
Melns



Krāsains
Dabūjams visos radiopiederumu veikalos

PTDGD

Telegr. adr.
„Teldar“

PTDGD

Tasta tek. rēķins
Nr. 50

Pasta un telegrafa departamenta

Galvenā darbnīca

— R ī g ā —

Tāļruņi: 91149, 91075, 92645, 26404



R a ŷ o u n p i e d ā v ā

4-lampiņu uztvērējus, tīps PTD 4/18, sevišķi glītā izpildījumā, noskaņojams ar vienu rokturi
par Ls 230.—

2-lampiņu uztvērējus, tīps PTD 2/15, ar labu tālstaciju uztveršanu telefonā un skaļrunī ar auklām
par Ls 68.—

Kristaldetektora aparatus, tīps PTD k/14, Rīgas stacijas uztveršanas spējas no 50—120 klm. radiusā
par Ls 25.—

Kritaldetektora aparatus, tīps PTD k/4, Rīgas radiofona uztveršanai
par Ls 5.—

Skaļruņus ar tauri, ar plašu toņu diapasonu
par Ls 25.—

Skaļruņus bez taures, ar pareizāko toņu atskaņojumu
par Ls 70.—

GALVAS TELEFONUS par Ls 13.—, 9.— un 6.—

Pastāvīgi krājumā visas rezerves daļas

PTDGD

VEIKALS

Audēju ielā 15. Tāļrunis 21615

PTDGD