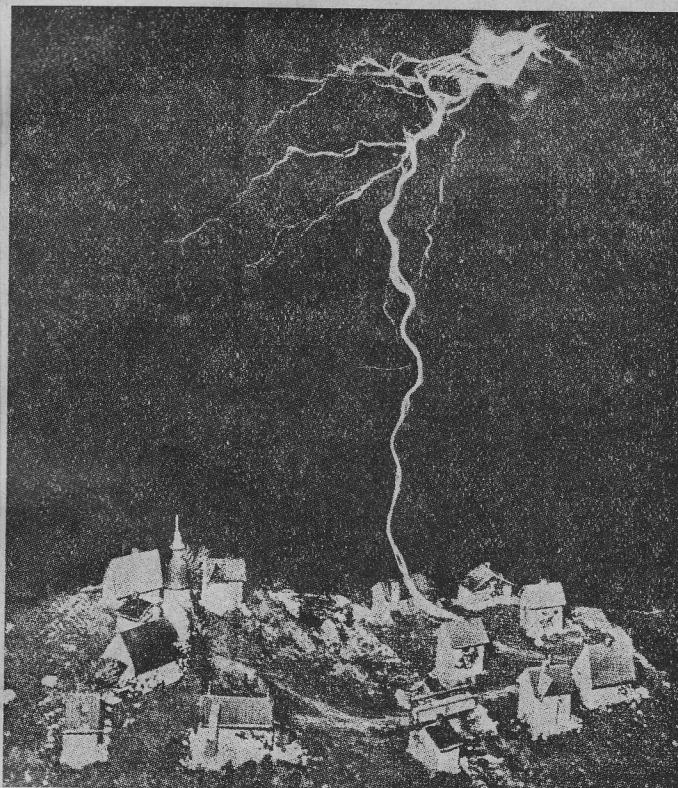


MARTS

1928

# Radio

— ŽURNALS —  
TECHNIKAI UN ZINĀTNĒI



Nr. 3


3. gads

- SATURĀ:**
- Vašingtonas radiokonference.
  - Aizsargtīkliņa lamp. īsa teorija.
  - Spēcīgs 3-lamp. uztvērējs ar aizsargtīkliņa lamp.
  - Radioklavieru būves apraksts.
  - Zibens un radio.
  - Pareizā laika signali.
  - Negadine-audions ar 8-spolēm.
  - Refleks — 2 lamp. uztvērējs.
  - Kronika,

Visjaunākā

zemper. pastipr.

lampa

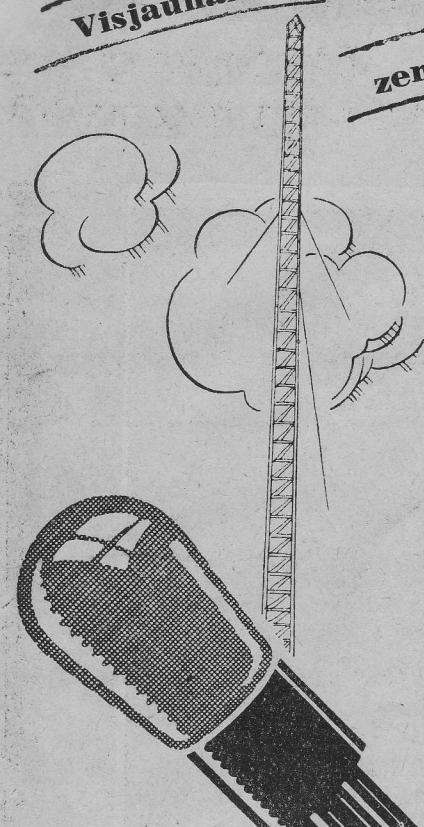

# B 443

Kvēlsriegums 4 volti

Kvēlstrāva 0,15 amp.

Piesātin. strāva 50 m A

Anoda spriegums 50 līdz 150 volti

Aizsargtīkliņa spriegums 50—150 volti

Pastiprin. faktors **100**

Stāvība 1,8 m A/voltu

Normalā anoda strāva 12 m A

**PHILIPS**  
RADIO  
**LAMPAS**

Radiolampa B 443 ir konstruēta pēc pilnīgi jauna principa. Tā satur 3 tīkļus un domāta pēdējās pakāpes pastiprināšanai, speciāli lielu skaļumu sasniegšanai. Maiņstrāvas stiprums, kurš plūst cauri skaļrunim, lietojot šo lampiņu, ir neatkarīgs no toņa augstuma, patēcoties kam visas no mūsu auss uztveramās skapas ir augstākā mērā dabīgas. Philips B 443 lietojama kā ideala pastipr. lampa, ir pie vienkārša kristaldetektora uztvērēja, ir pie audiona, kā arī dažādu tipu daudzlampiņu uztvērējos pēdējā pakāpē. **Cena Ls 24.—**

# Radio

žurnals

technika un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesī.

Latvijas Radiobiedrības oficīozs

Numurs maksā 75 sant.

**Redakcija un ekspedīcija:** Rīgā, Elizabetes iela Nr. 9-a, dz. 16. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galv. pastā, pasta kastite Nr. 773. Iemaksājumi uz pasta tek. rēķina Nr. 996. Redakcijas tālr. 29456.

Latvijas Radiobiedrības adrese: Rīgā, Antonijas ielā Nr. 15-a. Rakstiski: Galv. pastā, pasta kastite Nr. 201. — Visas ziņas pie valdes locekļa katru trešdienu un sestdienu no plkst. 18—20.

**Abonēšanas maksā:** 1 gads Ls 5.75,  $\frac{1}{2}$  g. Ls 3.—, 3 mēn. Ls 1.60. Abonēšanas maksu piņem Rīgā, Audeju ielā Nr. 15, P. T. D. G. D. veikalā; province: visos pasta-tel. kantoros, „Leta” veikalos un lielākās grām. tirgotavās.

Nº 3

Marts

1928

## Vašingtonas radiokonference.

1912. gadā Londonā noturētā radiokonference tika nolemts, sanākt atkal 1917. gadā Vašingtonā, lai pārspriestu dažādus jautājumus, saistītus ar radiosatiksmi. Tomēr kaŗa apstākļu dēļ tā nevarēja notikt. Tikai 1920. gadā dažas sabiedrotas valstis (Anglija, Francija, Itālija, Z.-A. Sav. Valstis un Japāna) apsprieda vairākus techniskus radiosatiksmes jautājumus, jo radiotehnika bij ārkārtīgi progresējusi. Pēc tam nekādas apspriedes nebij, līdz uz Bernes starptautiska biroja ierosinājumu un uz Z.-A. Sav. Valstju vēlēšanos tika sasaukta vispasaules radiokonference Vašingtonā. Konferences oficiāla atklāšana notika 4. oktobri 1927. g.

Konferencei bij ļoti plašs darbības apjoms, jo pateicoties lielajam radioprogresam un pārveidotiem ģeografiskiem stavokļiem vecie noteikumi gandrīz nebij lietojami. Visu vajadzēja radit par jaunu. Lai atsevišķus darbus labāki veiktu, konferences dalībnieki izveidoja vairākas komisijas, kurās veica sekošus priekšdarbus.

1. Konvencionalā. Šīs komisijas uzdevums bij izstrādāt un definēt principios radiojautājumus un izteicienus, ap-

spriest jautājumu par atsevišķu valstju jaunu raidstaciju ierīkošanas tiesību, par starptautisko technisko komisiju un šķirjetiesu.

2. Reglamenta. Šai komisijai bij jāizstrādā vispārīgie radiosatiksmes noteikumi, kā arī noteikumi par raidstaciju būvi.

3. Pārvietojamo un speciaļo raidstaciju reglamenta. Šīs komisijas kompetence bij noteikumu izstrādāšana kuģu un gaiskuģu radiodienestam, kā arī laika signalu un meteoziņu noraidīšanai un peilešanai.

4. Nekustamo raidstaciju reglaments. Šī komisija izstrādāja noteikumus satiksmei starp atsevišķām valstīm ar stacionārām raidstacijām.

5. Jautājuma noskaidrošanai par norunātas valodas lietošanu radiosatiksmē.

6. Tarifu, vārdu skaitīšanas un noreķīnu komisija.

7. Techniskā komisija. Šīs komisijas uzdevums bij technisko nosaukumu un dažādu svārstību (vīļu) veidu noteikta definicija, dažādu vīļu garumu lietošana dažadiem dienestiem, techniskās radioiekārtu normas un prasības un galvenais, vīļu sadališana dažadiem dienestiem.

8. Redakcionala komisija, kuras uzdevums bij redīģēt un sakārtot atsev. komisiju izstrādātos jautājumus.

9. Starptautiskā koda komisija.

10. Bernes starptaut. biroja kontroles komisija.

Norūnātās valodas ievešana, sakarā ar dažu valstju pārstāvju iebildumiem, tika atcelta līdz nāk. vispārīgai telegrafa konferencei Brisele, un te nekādus lēmumus netaisīja.

Starptautiskais kods, sakarā ar 9. kom. lēmumu, tiks iespiests angļu, franču, itāļu un vācu valodā.

Parejās komisijas izdarītie lēmumi ir tiri techniska rakstura, kamēdēl šeit apskatīsim galvenā kārtā 7. komisijas darbību, kā visnepieciešamāko, jo visu komisiju darbi ir pārāk plaši.

#### Vilņu garumu sadalījums atsevišķiem dienestiem.

Sis ir jautājums, kura normēšana bij loti nepieciešama, jo raidstaciju skaitam strauji pieaugot, tās bieži stipri traucēja viena otrai. Sadalījums bij jaizdara sākot no apm. 5—30.000 mtr., kā praktiski lietojamiem. Sevišķi daudz staciju pretendēja uz vilņiem no 1000—3000 mtr. Lai netraucētu telegrafa dienestu, kā svarīgāko, loti daudzas valstis bij pretim tam, lai šīnī diapozonā atļautu radiofona darbību, jo šī starpa bij nepieciešama kuģu un lidaparatu raidītāju pastāvīgam dienestam. Vācija bij tam pretīm, jo radiofons uz gaŗākiem vilņiem esot izdevīgāks lielāku attālumu sniegšanai bez traucējošām „fading“ parādībām. Tamēdēl pieņēma kompromisa lēmumu, pēc kura radiofonam bij atļauts darboties uz vilņiem no 1550—1875 m., bet no 1340—1550 m. kopa ar lidaparatu raidītājiem, tā kā pēc šī lēmuma tagadējās, uz gaŗā-

kiem vilņiem par 1000 m. strādājošās radiofona stacijas būs jāievieto šīnī diapazonā, un to rīcībā būs visumā 64.000 herci (cikli). Lai šo pāreju atvieglotu, tad izdots vēl noteikums, ka jaunas radiofona raidstacijas šīnī diapazonā var iekārtot tikai tad, ja tās netrauce jau darbojošās, vecās stacijas. Arī enerģijas palielināšana padota šiem pašiem noteikumiem, t. i. kāda jau pastāvoša radiofona raidstacija drīkst savu enerģiju tikai tad palielināt, ja viņa caur to netrauce citas stacijas.

Uz „īsiem radiofona vilņiem“ noteikts diapazons no 200—540 m., agrāko 200—600 m. vietā. Tas tāpēc, ka 600 mtr. ir starptautiskais kuģu briesmu signala SOS vilņa garums. Cilvēku dzīvību un mantu drošība piespiez atbīdīt radiofona vilņus, jo ir bijuši gadījumi, ka kuģa briesmu signals tiek apslāpēts (pārkriegts) ar jaunu čarlstonu muziku. Tomēr pie 230 m. ir atstāta vieta kuģu dienestam.

Kā jaunums ir sadalījums vilņiem zem 50 mtr. (īsie vilņi). Sākumā bij domāts šo vilņu diapazonu nesadalīt, jo pārāk bieži jaunatradumi iso vilņu techniskā negarantēja pastāvīga sadalījuma pareizību. Tomēr ievērojot, ka piem. diapazonā no 50—13 mtr. ietilpst 17 miljoni herci (t. i. tāds pat diapazons, kāds ir no 166—30.000 mtr.!), arī šeit ieveda sadalījumu, noteicot diapazonus telegrafam, radiofonam un galv. īsvilņu radioamatieriem, kuŗi līdz tam šos vilņus uzskatīja par savu „piederumu“. Tomēr ir ieteikts, šos „īsos“ vilņus lietot vienīgi satiksmei uz lieliem attālumiem, piem. starp atsevišķiem kontinentiem un tālām valstīm. Radiofonam iedalītie vilņi šīnī diapazonā domāti galvenā kārtā meginājumu relē-pārnesumiem uz lieliem attālumiem, jo līdz šim nav noskaidrots, kādi ir izdevīgākie vilņi šādai darbībai.

#### Vilņu sadalījuma tābele.

Biežums kilcik- los (kilohercos)	Vilņu garums metros	Dienests
10—100	30000—3000	Starp pastāvīgām stacijām (lielstacijām).
100—110	3000—2725	Parvietojamās un pastāvīgās stacijas.
110—125	2725—2400	Pārvietojamās stacijas.
125—150	2400—2000	Jūras radiostacijas (kuģu).
150—160	2000—1875	Pārvietojamās stacijas.
160—194	1875—1550	a) <b>Radiofons.</b> b) Pārvietojamās un pastāvīgās stacijas.

194—285	1550—1050	a) Pārvietoj. un past. stacijas (lidaparatiem). b) Radiofons (no 1340—1550 m.) Eiropā.
285—315	1050—950	Bākas.
315—350	950—850	Lidaparatiem. 900 m. ir starptaut. lidaparatu izsaukšanas vilnis.
350—360	850—830	Noteikts dienasts starp pārv. stac.
360—390	830—770	Peilešana (radiokompass).
390—460	770—650	Pārvietojamās stacijas.
460—485	650 620	Pārv. stacijas, izņemot raid. ar moduletiem un dziestošiem vilņiem.
485—515	620—580	Kuģu izsaukumiem un <b>SOS</b> signaliem.
515—550	580—545	Pārv. stac., izn. moduleto un dziest. vilņu raid.
550—1300	545—230	<b>Radiofons.</b>
1300—1500	230—200	Radiofons un kuģu satiksme.
1500—1715	200—175	Pārvietojamās stacijas.
1715—2000	175—150	a) Amatieriem. b) Pārvietojamās un pastāvīgās stacijas.
2000—2250	150—133	Pārvietojamās un pastāvīgās stacijas.
2250—2750	133—109	Pārvietojamās stacijas.
2750—2850	109—105	Pastāvīgās stacijas.
2850—3500	105—85	Pārvietojamās un pastāvīgās stacijas.
3500—4000	85—75	a) Pārvietojamās un pastāvīgās stacijas. b) Amatieriem.
4000—5500	75—54	Pastāvīgās un pārvietojamās stacijas.
5500—5700	54—52,7	Pārvietojamās stacijas.
5700—6000	52,7—50	Pastāvīgās stacijas.
6000—6150	50—48,8	<b>Radiofons.</b>
6150—6675	48,8—45	Pārvietojamās stacijas.
6675—7000	45—42,8	Pastāvīgās stacijas.
7000—7300	42,8—41	Amatieriem.
7300—8200	41—36,6	Pastāvīgās stacijas.
8200—8550	36,6—35,1	Pārvietojamās stacijas.
8550—8900	35,1—33,7	Pārvietojamās un pastāvīgās stacijas.
8900—9500	33,7—31,6	Pastāvīgās stacijas.
9500—9600	31,6—31,2	Radiofons.
9600—11000	31,2—27,3	Pastāvīgās stacijas.
11000—11400	27,3—26,3	Pārvietojamās stacijas.
11400—11700	26,3—25,6	Pastāvīgās stacijas.
11700—11900	25,6—25,2	Radiofons.
11900—12300	25,2—24,4	Pastāvīgās stacijas.
12300—12825	24,2—23,4	Pārvietojamās stacijas.
12825—13350	23,4—22,4	Pārvietojamās un pastāvīgās stacijas.
13350—14000	22,4—21,4	Pastāvīgās stacijas.
14000—14400	21,4—20,8	Amatieriem.
14400—15100	20,8—19,85	Pastāvīgās stacijas.
15100—15350	19,85—19,55	Radiofons.
15350—16400	19,55—18,3	Pastāvīgās stacijas.
16400—17100	18,3—17,5	Pārvietojamās stacijas.
17100—17750	17,5—16,9	Pārvietojamās un pastāvīgās stacijas.
17750—17800	16,9—16,85	Radiofons.
17800—21450	16,85—14	Pastāvīgās stacijas.
21450—21550	14—13,9	Radiofons.
21550—22300	13,9—13,45	Pārvietojamās stacijas.
22300—23000	13,45—13,1	Pastāvīgās un pārvietojamās stacijas.
23000—28000	13,1—10,7	Bez noteikta dienesta (brīvs).

28000—30000	10,7—10	Amatieriem un daž. mēginājumiem.
30000—56000	10—5,35	Brīvs.
56000—60000	5,35—5	Amatieriem un meiginājumiem.
Vairāk par 60000	zem 5	Brīvs.

P i e z i m e s . Pastāvīgās stacijas domātas tādas, kuļas saistītas pie noteiktas vietas, piem. valstju, pilsētu u. c. nemainošas savu atrašanās vietu. Pārvietojamās ir pirmā kārtā kuģu un līdparatu raidstacijas, un arī oītas, kuļas maina savu atrašanās vietu.

### Vilņu klasifikacija.

Konference, pēc dažāda pielietošanas veida, visi vilņi (el. magn. svārstības) iedalīti 2 kategorijās vai klasēs. A klasē ietilpst nedziestošie vilņi (svārstības), bet B klasē — dziestošie.

Vilņu atšķirība raksturota šādi: „Nedziestošie vilņi (svārstības) ir tādi, kur sekojošās viena aiz otras svārstības paliek visu laiku vienādās, ar vienādām amplitudēm un biežumu. Dziestošie vilņi ir tādi, kuri sastāv no atsevišķiem vilņu sakopojumiem, un kuļu amplitudes pēc kādas lielākās vērtības (maksimuma) sniegšanas ar katru nāk. svārstību paliek mazākas“. (Raidītāji ar dziest. vilņiem darbojas gan vēl tikai uz kuģiem).

Tomēr arī pie nedziestošiem vilņiem bieži darbība nav tiri „nedziestoša“, bet gan ir apdzīšana, lielāka vai mazāka, skatoties pēc darbības veida. Tamdēļ izšķir sekošos nedz. vilņu tipus:

Tips A<sub>1</sub> ir nedz. vilņi, kuļu amplitudes vai biežums tiek izmainīts ar telegrafa zīmēm (no rokas vai mechaniski). Ie-slēdzot vai izsledzot telegrafa atslēgu, svārstības pieaug un izzūd ne piepeši, bet pakāpeniski; šim maiņam šajā gadījumā ir dziest. vilņu raksturs. Jo lēnāki notiek pārtraukumi (pie no rokas), jo mazāk šī apdzīšana jūtama un otrādi. Pie šiem vilņiem tā ir mazāka, jo pateicoties atrajām svārstībām uzšūpošanās un tāpat izbeigšanās notiek ļoti ātri, ārkārtīgi isā brītiņā. Pie gariem vilņiem tas notiek daudz ilgakā laikā, kamēdēl te ātri raidot stipri jāreķinās ar dzišanas parādībām. Ja dzišanas dekrementu apzīmē ar δ, tad pie vidējiem un šiem vilņiem ar roku pārtraucot δ ir stipri mazāks par 0,005, ar ātru mechanisku pārtraucēju tas līdzīgas apm. 0,005, bet pie gariem vilņiem tas ir lielāks par 0,005.

Tips A<sub>2</sub> ir nedziest. vilņi, kuļi tiek pārklāti ar dzirdamu biežumu (moduleti).

To panāk, ja lampiņas tīkliņa kēdi pārtrauc piem. 1000 reizes sekundē. Šeit jau δ pie apm. 600 mtr. ir 0,015, bet pāri par 2000 m. jau 0,05. Tomēr, salīdzinot tos ar parastiem dziestošiem vilņiem (δ apm. 0,1), tie ir ar daudz mazāku apdzīšanu un tamdēļ vilņus arvienu vairāk sāk lietot uz kuģiem (un krastu stacijām), jo tie ir daudz mazāk traucējoši. Bet arī te uz gaŗākiem par apm. 1500 mtr. nav atlauts tos lietot, jo, kā redzējām agrāk, apdzīšana, un tamdēļ traucēšana, paliek daudz lielāka.

Tips A<sub>3</sub> ir nedziest. vilņi, kuļi tiek pārklāti (moduleti) ar balss vai muzikalū toņu biežumu (Radiofons resp. radiotelefonija). Šeit nenotiek, kā agrāk, svārst. iešūpošanās un izbeigšanās tik krasā mērā, jo enerģija netiek piepeži pārtraukta, bet, pateicoties runas vai muzikas toņu biežumam (apm. 800—10.000), uz nesēja vilņa abām pusēm rodas blakus vilņi, izsaukti no šiem toņu biežumiem. Tāpat kā pie tipa A<sub>2</sub> arī te traucējošā darbība paliek lielāka ar vilņa gaŗuma pieaugšanu. Šo iemeslu dēļ radiotelefonija (radiofons) aizliegta no 1875—3000 mtr. Pāri par 3000 m. nav aizliegts, bet tas te nav arī vajadzīgs, jo diapazonā no 3000—30.000 mtr. ir tā saspiesti daudzi telegrafa raidītāji, kā grūti ticams, vai maz kāda stacija izvēlēsies šos vilņus (izņēmums ir Rugby transatlantiska radiotelefona stacija, kuļa darbojas uz 5725 mtr.). Bez tam arī te jāievēro iepriekš atzīmētais noteikums, ka jaunu raidītāju noteiktā vilņu diapazonā drīkst tikai tad ierikot, ja tas netrauce citus, jau darbojošos.

Šini pat kategorijā ietilpst arī moduletie vilņi, kuļus izstaro bilžu pārraidītāji. Pie lēnākas pārnešanas no gaismas (bildes) moduletie vilņi vēl ietilpst skaņu vilņu diapazonā (biežums 5000—10.000). Pie ātrākas, piem. ar modulacijas biežu-

mu apm. 50.000 blakus viļņi jau būs pārāk plaši un tādi ļoti stipri traucēs citas stacijas. Tamdēļ tagad bilžu raidītajiem lieto viļņus, kur ir vēl „plašums“, t. i. zem 100 mtr.

Konference stipri apkaro jau novecojušos dzirksteļu raidītāju, ar stipri apdziesstošiem viļņiem (ar  $\delta$  apm. 0,1). Šiem raidītājiem noteikti sek. viļņi:

Biežums	375.000	Vilnis	800 m.
	410.000		730
	425.000		705
	454.000		660
	500.000		600
	665.000		450
	1.000.000		300
	1.364.000		220

Raidit ar 450 noliegt tajas vietās, kur radiofona priekšnesumi varētu tikt traucēti, bet ar 300 mtr. aizliegts strādāt no 18.00—24.00 mez.

Bez tam vēl pieņemts lēmums, šos 2 viļņu garumus galīgi noliegt sākot ar 1. I. 30. g., tā kā paliek tikai 220 m. Vispārīgi bij izteikta doma, ka vislabāk būtu, ja B-viļņus galīgi noliegtu. Bet ie-vērojot, ka visā pasaule ir apm. 6000—7000 kuģu, kuŗi lieto B-viļņus (Anglijai vien ir pari par 3000 kuģu ar dzirkst. raidītājiem), tad šī labā doma sastapa lielu pretestību no ieinteresēto pusēs. Tomēr panāca, ka ar 1. I. 30. g. uz visiem kuģiem (jauniem) un lidaparatiem jāstāda toņu raidītājs (tips A<sub>2</sub>), un no 1. I. 30. g. pāri par 800 m. raidit aizliegts, izņemot mazas stacijas ar jaudu zem 300 attiem. Pastāvīgām stacijām B-viļņu lietošana jāpārtrauc no 1. I. 30. g., bet krasta stacijām no 1. I. 35. g. Sakarā ar šo raidītāju „izmiršanu“ pārēdz traucejumu mazināšanos, sevišķi piejūru apgalbos.

### Viļņu mērogs.

Līdzšinējais parastais viļņu mēra apzīmējums bij metros. Konference turpretim pieņēma lēmumu tos mērot ar biežumiem, t. i. svārstību skaitu sekundē. Tamdēļ turpmāk Rīgas radiofona vilni vairs nevarētu apzīmēt kā 526,3 mtr. garu, bet gan teikt, vilnis ar biežumu tādu un tādu. Viļņa garums metros ir vispirms stipri nenoteikts jēdziens. To

dabū, ja viļņu izplatīšanās ātrumu metros dala uz biežumu. Bet izplatīšanās ātrums nav noteikts skaitīs; tas atkarīgs no medija (apvidus), caur kuģu vilnīm jāiet, zemes izliekuma u. c. Bez tam, kā no tābeles redzam, sev. pie īsākiem viļņiem apzīmējumi metros ir ļoti neparocīgi, jo prasa vispirms lielu reķināšanu un bez tam nav ērti savu decimalo daļu dēļ. Otrkārt, ir zināms, ka pie 10.000 ciklu lielas biežuma differences interference 2 raidstac. starpā nav novērojama. To viļņos izteikt ir diezgan grūts darbs. Ir vēl citas nepareizības ar metriem.

Vienas pilnas svārstības fizikalais nosaukums ir 1 **Hercs** (slavenam vācu fizikim Rud. Hercam par godu). 1000 hercu ir 1 **kilohercs**, un šo lielumu parasti arī lieto visos apzīmējumos. Bet paraleli šim nosaukumam sastopami arī **cikli** un **kilocikli**, par 1 ciklu pieņemot 1 pilnu svārstību. Pārreizināšanas ērtības dēļ uz metriem, lai nebūtu dažādu domu šai jautājumā, konference kā viļņu izplatīšanās ātrums pieņemts viņa tuvinā, noapaļotā, vērtība —  $3 \cdot 10^8$  mtr./sek. Tamdēļ kādu svārstības izteiksmi metros dabūsim, ja  $3 \cdot 10^8$  m. dalisim uz doto biežumu Hercos.

### Jaunu raidstaciju būve.

Pēc konferences lēmuma jaunas raidstacijas var izvēlēties tikai tādus viļņus, uz kuģiem tā netrauce jau darbojošos staciju darbibu. Arī meģinājumi padoti šiem noteikumiem. Tomēr, ja ienāktu birojam kāda sūdzība par traucējumiem, tad to uzskatis par pamatotu tikai tad, ja uztverošā iekārta ir pēc vislabākām prasībām gatavota, t. i. ar izcilus selektivitati u. t. t.

### Amatieru raidītāji.

Eiropā, gandrīz bez izņēmuma visas valstis, visa radiosatiksme ir monopolizēta vai nu valdības, vai kādas sabiedrības rokās. Amerikā turpretim tā nav, un tādā kārtā uz pag. gada rudenī skaitījās apm. 17.000 „amatieru“ raidītāju, t. i. tādu radioentuziastu, kuŗiem pašiem bij savas raidstacijas ar lielāku vai mazāku jaudu un kuŗi „spēleja radio“, bez noteikta mērķa. Lai netraucētu regularo

satiksmi, tiem atļāva „speleties“ tikai zem 100 mtr. viļņa. Bet nu izrādījas, ka uz šiem isiem viļņiem bij sasniedzami daudz labāki panākumi tālsatiksmei, kā uz gaļiem, un šis atklājums nu ir nenoliedzams šo „radioentuziastu“ iepāšums (sk. agr. „Radio“ numurus). Tā kā „eteris“ uz gaļākiem viļņiem palika pārāk biezs, tad iebruka amatieru „valstībā“ un sadalīja arī visus viļņus zem simts metriem (sk. tabeli), atstājot amatieriem eksperimentēšanai tikai dažus diapazonus. Pec konferences amatieru rīcībā palika tikai viļni zem 5 mtr.

Otrkārt, arī amatieru raidītāju darbibā likti daži ierobežojumi. Tā, piem., ir aizliegta viņu pārraidīšana no vienas valsts otrā ar amatieru raidstacijām, ja tam

nav atsevišķa atļauja no attiecīgām valstīm. Tad telegramas (vai pa telefonu) jānoraida nešifrēti, kādā lielvalsts valodā. Amatieriem jaiztura telegrafista pārbauðums, kā morze alfabeta zināšanā, tā arī vispārējā radiotehnikā, aparatu apkalpošanā un starptautisko noteikumu zināšanā. Raidītāju enerģija ir aprobežota un noteicama katrā valsti no attiecīgās vadošās iestādes. Bez tam vēl ir daudzi regulējumi attiecībā uz noraiditu viļņu tirumu, pastāvīgumu (piem. ar kvarca kristāla regulatoru) u. t. t.

Tādi ir isumā lēmumi, kuri pieņemti Vašingtonas kanference un tos iesniegs ratificēšanai atsevišķām valstīm. Bez tam vēl arvienu strādā, lai šos noteikumus izveidotu jo pilnīgāki. K.

## Vēl par aizsargtīkliņa radiolampām.

Pag. nūmurā ievietojām principielu aizsargtīkliņa lampiņu apskatu. Tā ka tagad tās jau ir dabūjamas tirgū, tad, lai palīdzētu intresentiem pareizāki noskaidrot viņu darbibu, ievietojam mazu teoretisku apcerējumu par viņu darbibu.

Lampiņu teorija varām atrast formulu, pēc kuras iespējams uzzināt no lampiņas atdoto enerģijas daudzumu (maksimalo!). Ja  $V_B$  būs anoda spriegums,  $R_i$  — lampiņas iekšējā pretestība, tad maksimalais, atdotais enerģijas (nekropļotas) daudzums būs

$$W_{\max} = \frac{V_B^2}{16 \cdot R_i}$$

(Piezīme: šī enerģija būs tad, ja rakstura likne visa atradīsies negatīvā tīklī. Sprieguma daļa un būs noteiktās robežas taisna līnija).

No formulas redzam, ka enerģija būs lielāka: 1) ja anoda spriegums būs lielāks un 2) ja lampiņas iekšējā pretestība būs mazāka.



Pirmais sasniedzams viegli. Bet otrā prasība rada dažādus šķēršļus.

Iz zināms, ka anoda kēdē ieslēgtais strāvas noņēmējs (piem. skaļrunis) parasti tiek ieslēgts serījā, un tiek ņemts apm. ar tādu impedānsi (šķietamo pretestību), kādā lielumā ir lampiņas iekšējā

pretestība. Tad caur skaļruni plūstošās maiņstrāvas lielums var tikt uzzināts pēc formulas:

$$i_a = \frac{g \cdot V_g}{R_i + Z}$$

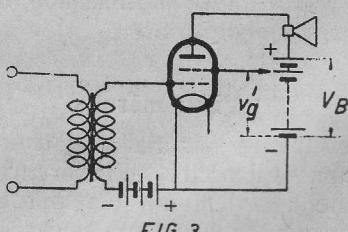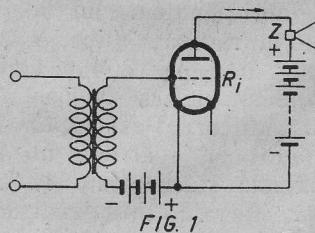kur  $g$  ir lampiņas pastiprinātāju faktors,  $V_g$  — tīkliņa maiņspriegums,  $R_i$  —



(Sk. lpp. 73).

lamp. iekš. pretestība, bet  $Z$  — strāvas noņēmēja (skaļruna) impedāns. Bet  $Z$  nav vienāds dažādiem biežumiem.

(Sk. Radio Nr. 9, lpp. 307 no 1927. g.). Ātrām svārstībām, tas ir daudz lielāks, kā lēnākām. Tas norāda, ka pie vienādām sprieg. maiņām uz tīkļa strāvas stiprums, resp. skaļums skaļruni ir lielāks vai mazāks, skatoties pēc toņa augstuma, pie kam mazākās vērtības tas sasniedz pie augstiem toņiem, t. i. tie tiek vāji reproduceti. Lai no tam izvairitos, tad vienigais ceļš ir padarīt pastipr. faktoru  $g$ , un iekšējo lampiņas pretestību  $R_i$  pēc iespējas lielāku lai vērtība  $R_i + Z$ , pie  $Z$  izmaiņām no biežuma, netiktu jūtami mainīta un to bez lielas kļūdas var pie aprēķiniem atimest. Tad

$$i_a = \frac{G \cdot V_g}{R_i}$$

un ja  $\frac{g}{R_i}$  vieta liekam viņai līdzvērtīgo lampiņas stāvību  $S$ , tad dabūjam, ka  $i_a = S \cdot v_g$

Šeit anoda strāvas stiprums neatkarīgs no biežuma.

Bet, lai  $Z$  attiecībā pret  $R_i$  būtu pietiekoši mazs, tad  $R_i$  jāņem tādā lielumā, kāds parastās trīselektrodu lampiņās nav panākams, (lai pie tam enerģija būtu pietiekoši liela). Divtīkļu lampiņās, tas gan zināmā mērā sasniedzams, bet citu nevēlamu blakus parādību dēļ, viņu pielietošana nav izdevīga.

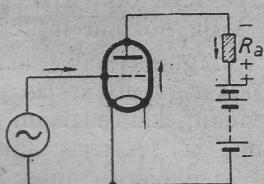


FIG. 2

Otra nevēlama parādība parastās lampiņās ir anoda iespaids uz elektronu plūsmu. Ja mums anoda ķēde ir kāda maiņstrāvas pretestība  $R_a$ , (bet līdzstrāvas pretestība ļoti nescīga), piem., kāds noskaņots konturs, tad varam novērot sek. parādības. Ja tīkļam nav sprieguma starpība ar katodu, tad spriegums starp anodū un katodu (kvēldiegu) ir līdzīgs tādām starp anoda baterijas

poliem. Ja tagad tīkliņam tiek uzdots zināms maiņspriegums, tad piem., pie pozitīva pusviļņa anoda strāva pieaug (jo vairāk elektronu nokļūst uz anodu), bet līdz ar to pretestība  $R_a$  galos rodas spriegumu starpības, pie tam tādā kārtā, ka piem. anodam piegrieztā galā rodas negatīvs potencials. Tā tad pie pieaugošas elektronu plūsmas, anoda maiņspriegums darbojas pretīm baterijas spriegumam, to vajinādams. Šī paša pretdarbība novērojama arī tad, ja elektronu plūsma paliek mazāka. Līdz ar to anoda strāvas svārstības, resp. izmaiņas tiek nogludinātas, t. i. paliek mazākas, un saprotams, paliek mazāks arī skaļums, resp. pastiprināšana.

Ja izdots šo kaitīgo anoda maiņsprieguma iespaidu novērst, tad lampiņas efekts būtu daudz lielāks.

Lai, iepriekš minētās, nevēlamās parādības novērstu, ir konstruētas aizsargtīkļu lampiņas. Tā ka tirgū pagaidām ir tikai Philips A442 un B443, tad tuvāki apskatīsim šīs lampiņas. (Sk. fig. 3).

B443 ir elektronu lampiņa ar 2 tīkļiem. Iekšējam tīkliņam pieslēdzam maiņsprieguma avotu, piem. antenu kā parasti. Ārējam tīkliņam pieslēdzam noteikta sprieguma (līdzīgu anoda spr.) bateriju (atzarojumu). Šadai dubulttīkļu lampiņai ir 2 pastipr. faktori: 1) iekšējam tīkl. pret ārējo tīkl.  $g_1$  un 2) ārējā tīkļu pret anodu  $g_2$ . Ja  $g_2$  ir liels, tad anoda iespaids uz elektronu plūsmu praktiski nav īemams vērā. Ir zināms, ka anoda strāvas izmaiņas visintensivākas ir tad, ja svārstību vidus punkts guļ apm. taisnās rakstura līknes daļas

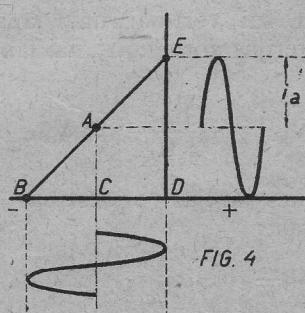


FIG. 4

vidus punktā. Tamēj tīkliņam jādod nepieciešamais spriegums, lai šo punktu sasniegstu, t. i. tam jāguļ starp B un D (sk. fig. 4). Ja šis papildus tīkl.

spriegums ir  $V_g^1$ , tad  $BD = \frac{V_g^1}{g}$  bet vienai pusei, (t. i. maksimalai tikl. sprieguma amplitudei  $\frac{BD}{2}$ ) atbilst maksimalā anoda strāvas amplitude  $i_a = \frac{ED}{2}$ .

Bet ED ir stāvība, reizināta uz dub. tikl. amplitudi, t. i.  $S \times BD = \frac{S \cdot V_g^1}{g} = \frac{V_g^1}{R_i}$  jo pēc iepriekšējā  $S = \frac{g}{R_i}$  un tā pēc  $\frac{S}{g} = \frac{1}{R_i}$ , ja  $R_i$  ir lampiņas iekšējā pretestība attiecībā pret ārejo un iekšējo tikliņu. Tāpēc svārst. anoda strāvas stiprums

$$i_a = \frac{V_g^1}{2 R_i}$$

Atdotas enerģijas lielums tiek noteikts ar ārējās pretestības lielumu  $R_a$ . Šis pretestības galos rodas spriegumu svarstības, kuru amplitudes priekš pareizas lamp. darbības drikst līdzināties (lielākais) anoda spriegumam, jo pretejā gadījumā anods palikuši negatīvs. Vien-tikliņa lampiņas tas reti var gadīties, bet 2-tikl. lampiņas šāds gadījums var rasties, ja anoda ķēdes pretestība pārsniedz kādu noteiktu vērtību. Ja ārējā pretestība ir  $R_a$ , tad sprieguma amplitude šīs pretestības galos ir

$$i_a \cdot R_a = V_g^1 - \frac{R_a}{2 R_i}$$

un tā ka šai vērtībai nav jāpārsniedz anoda baterijas spriegums, tai jābūt (lie-lākais)

$$V_g^1 - \frac{R_a}{2 R_i} = V_B$$

No šejienes ārējās pretestības lielumu viegli atrast:

$$R_a = 2R_i \cdot \frac{V_B}{V_g^1};$$

Atdotā maksimalā enerģijā šīnī gadījumā ir:

$$W_{\max} = \frac{V_B \cdot V_g^1}{4R_i};$$

Bet tā ka šī enerģija palielinās ar  $V_B$  un  $V_g^1$  palielināšanos, un arī kā lielākais efekts būs, ja  $V_B = V_g^1$ , tad varam rakstīt, ka

$$V_{\max} = \frac{V_B^2}{4R_i};$$

Salīdzinot šo formulu ar tādu šī raksta sākumā (pirmo) redzam, ka šīnī gadījumā atdotās enerģijas lielums ir 4 reizes lielāks par tādu pat pie parastām 1-tikl. lampiņām. Bez tam, tas sasniedzams pie daudz mazāka negativā tikliņa priekšsprieguma.

Lampiņu elektrodiu pieslēgšana redzama no fig. 5. Jāievēro, ka aizsargtikliņš un anods nedrīkst būt saslēgti kopā, bet gan kā aizrādīts, jo pretēja gadījumā lamp. darbotos kā parasta 1-tikl. lampiņa, ar samērā niecigu pastiprināšanas faktoru.

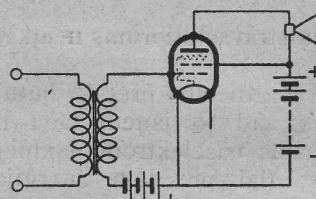


FIG. 5



Pie Philips B443 starp anodu un aizsargtikliņu vēl ievietots viens elektrods — 3. tikliņš. Viņa nozīmu ir sekoša.

Anoda spriegums nav pastāvīgs lie-lums, bet atkarīgs no ārējās pretestības  $R_a$ , jo arvienu, kā redzējām ir pretejā fazē. Piem., ja baterijas spriegums ir 150 v., un maiņu spriegums pretestības galos ir 100 v., tad anoda spriegums būs tikai 50 v., un līdz ar to tas būs daudz mazāks par aizsargtikliņam pievesto spriegumu. Uz anodu uzkrītošie (bombar-dejošie) elektroni izsīt no viņa tā sauktos „sekundāros“ elektronus, un visparejā ga-dījumā viņi krit atpakaļ uz anodu. Bet lampiņas ar aizsargtikliņu (piem. B443), kā agr. redzējām, pateicoties dažadiem spriegumiem uz anodu un aizsargtikliņu, viņi var virzīties no pirmā uz otru, tādā kārtā kavējot pareizo, primaro, elektronu plūsmu. Tāpēc starp viņiem ievests pa-līgtikliņš, kurš savienots ar kvēldiega vi-


duspunktū, tā ka tīkl. el. lauks ir ar vienu tādā virzienā, lai no anoda izsistos elektronus atspiestu uz anodu atpakaļ.

Atzīmējams, ka Philips B443 lietojama tikai kā lēnmaiņas pastiprināšanas (skaļruņa) lampa, pie tam tikai vienā pakāpē tūlīt aiz audiona. Vairāk lampiņas nevajaga ieslegt, jo tad notiek „pārkliegšana“.

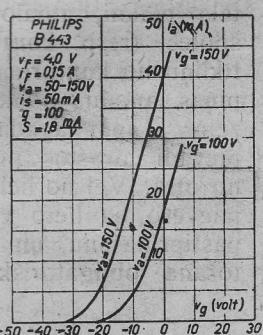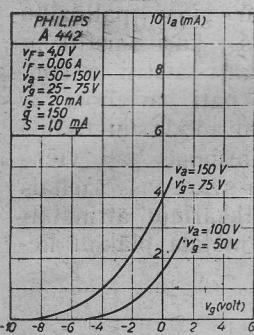Šeit ievietojam dažus konstruktivo sīkumu attēlojumus.



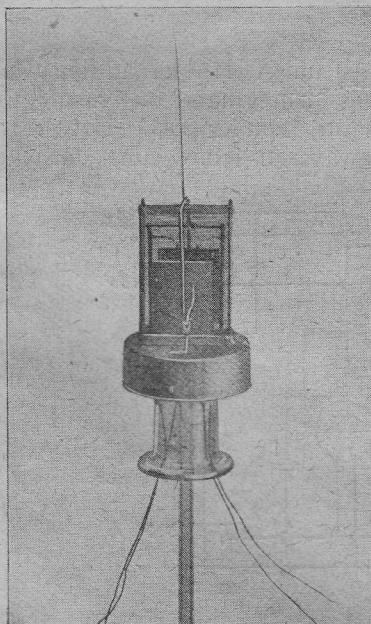Philips aizsartīkliņa lampiņu raksturliknes.




B 443 elektrodu kopskats (bez stikla balona.)

Pag. žurn. numurā minētā Philips A442 ir arī aizsartīkliņa lampiņa, bet

lietojama tikai kā atrmaiņu pastipr. lampa iepriekš audiona. Viņas priekšrocības ir tās pašas, kas agrāk bij teikts par B443, un vēl tā, ka iekšējā kapacitāte ir praktiski nulle (precisi mērojumi rādiņu apm. 0,01 cm.).

Katrs būs pazistams ar jaukajiem „radiosvilpiem“. Tie rodas tādi, kā piem. noskarojamā anoda kontura svārstību spriegumi, būdamī daudz lielāki par tādām uz lampiņas tīkliņu, nokļūst atpakaļ uz tīkliņu pateicoties kapacitati, kāda neizbēgami ir parastām lampiņām starp anodu un tīkliņu. Lai gan šis kapacitates lielums ir tikai 2—6 cm., tas tomēr pie tiek, lai noteikts anoda svārstību enerģijas lielums nokļūtu uz tīkliņa konturu, un tamdēļ te rodas nepartrauktas (nedziestošas) svārstības, kuŗas tiek no antenas izstarotas, traucējot kaimiņiem uztveršanu.

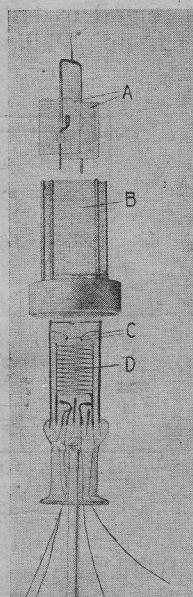No šis nevēlamās parādības izbēg, pie lietojot neutralizacijas kondensatorus, kuŗu lielums jādabū tāds, lai tas būtu pilnīgi vienāds ar lampiņas kapacitati. Tas tomēr ir diezgan grūti izdarāms (pilnīgi precizi pat neiespējami). Otrs pamējiens ir tas, ka atstatums starp anodu un tīkliņu ķemti, samērā, ļoti liels un ar



B 443 sastāvdaļas. A — anoda platnes. B — aizsartīkliņš. C — kvēldiegs. D — tīkliņš.

to panākts, ka lamp. iekšējā kapacitāte ir noslīdejusi uz 0,5—0,3 cm. (piem. Philips A435), pie nelieliem pastiprināšanas faktoriem tas ir pietiekoši. Bet jo lielāks viņš būs, jo lielāks būs šis, arī niecīgās, kapacitātes nevēlamais iespaids un tāpēc jāmeklē citi ceļi viņa novēršanai. Starp citu ir zināms, ka dubulttīklī lampiņas dod ārkartīgi lielu pastipr. faktoru, ja ārējam tīkliņam dod kādu noteiktu past. spriegumu (aizsargtīkliņa princips). Bet ātrmaiņu pastiprināšanai tās galīgi nederigas, min. iekšējās kapacitātes dēļ.

Tagadējās aizsargtīkliņa lampiņas iekšējo kapacitati (starp iekš. tīkliņu un anodu) iznīcina ar statiska el. lauka palīdzību. Šeit aizsargtīkliņš ir it kā pagarināts ar metalisku plāknī, kuŗa apņem lampiņu, (t. i. lampiņa ielikta plāknē izgrieztā caurumā). Ārējam tīkliņam pievedam kādu pastāvīgu spriegumu, pozī-


tivu, tā ka starp anodu un iekšējo tīkliņu atrodas kārtā ar pastāvīgu potenciālu, kuŗā izbeidzas visas no anoda izjegošas elektrostatiskās spēka līnijas (sk. par kondensatoriem „Radio“ Nr. 9, lpp. 307 1927. g.). Bet šīs spēka līnijas ir noteicošas priekš zināmas kapacitātes. Tā kā šini gadījumā tās nav, tad praktiski kapacitāte ir nulle (apm. 0,01 cm.).

Līdz ar kaitīgās lampiņas kapacitātes novēršanu, jāgāda, lai netiktu iespaidotas arī spoles. To panāk ar augšminēto metala plāknī, atdalot ar viņas palīdzību spoles, (resp. konturus), kuŗi saistīti ar tīkliņu no konturiem, kuŗi saistīti ar lampiņas anodu. Plāgne pati savienota ar zemi. Tāpat jāgāda, lai anoda un tīkliņa pievadi atrastos pēc iespējas tāli viens no otra. Vēl no lielāka svara viss sacītais jaievero, ja lieto vairākkārtēju ātrmaiņu pastiprināšanu, un te metala plāknī liešana obligatoriska. K.
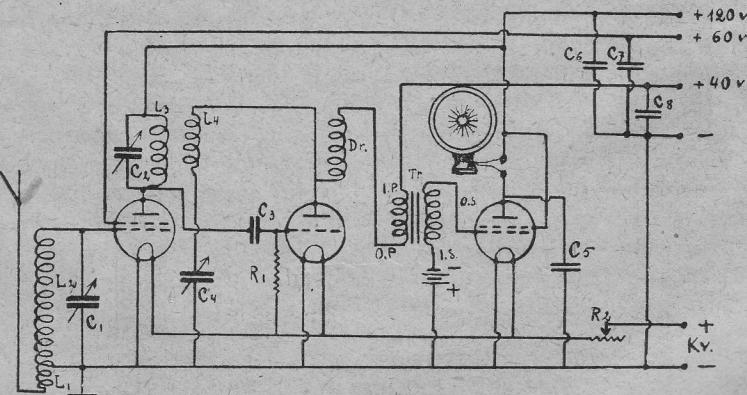
## Ļoti spēcīgs 3-lampiņu uztvērējs ar aizsargtīkliņa lampiņām.

Žurnala pagājušā numura bija ievietots aizsargtīkliņa lampiņu apraksts. Minētas lampiņas Rīgā, tagad ir dabūjamas. Tirgū ir paradijušas no „Philips“ fabrikām

piņu tipi un A 415 ka audiona lampa. Uztvērējs izmēģināts un sasniegtie rezultati ļoti apmierinoši. Uztvērējs ļoti vienkārs, viegli izbūvējams un viņam ir



izlaistas pardošana aizsargtīkliņa lampiņas A442 un B443. Pirma domāta ātrmaiņu un pēdējā lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpei. Pievedišu trīslampiņu uztvērēja šēmu, kūrā pielietoti abi lam-

tā laba, bieži vien neatmaksajamā iepričiba, ka pie nelielas, tikai dažus metrus garas istabas antenas, viņš darbojas daudz labāk nekā pie normalas āra antenas. Pie tās istabas antenas, uztvērējs

ir daudz selektīvāks nekā pie lielas antenas, pie kam arī skaļums ir pietiekošs. To, par cik aizsargtīkliņa lampīņas dārgakas par parastām, viegli var ietaupīt uz antenas reķina.

Uztvērēja izbūvei vajadzīgie materiāli:

Pamatā dēlis —  $35 \times 20$  cm.

Priekšplāksne —  $35 \times 17$  cm.

2 maiņkondensatori 500—680 cm.

1 maiņkondensators 250—300 cm.

3 lampīņu pamati, vibrējošie.

1 reostats.

1 tikliņa blokkondensators, 300 cm.

1 tikliņa pretestība, 2 megomi.

1 ātrmaiņu drosele.

1 lēnmaiņu transformators.

4 blokkondensatori, katrs 1 mfd.

Cilindriskie spoļu ķermenji, stiepule, antenas, zemes, skaļruņa (telefona) piešķegi, bateriju aukla.

Taupības labā, pamata delim un priekšplāksnei ebonita vieta nēmu 5 mm. biezū finieri, rūpīgi izolejot tās daļas, kurās nenāk tiešā kontaktā ar zemi.

Pamatā dēli piestiprinā priekšplāksnesi ar tādu aprēķinu, ka zem pamata dēļa paliek 20 mm. plata briva telpa. Uz priekšplāksnes novieto visus trīs maiņkondensatorus —  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_4$  un kvēlstrāvas izsledzēju. Izsledzējs zīmējumā nav parādīts, bet ērtības labā ieteicams tādu ievietot starp kvēl. „+“ spaili un reostatu. Visas pārejās daļas novietojamas uz un zem pamatdēļa. Uz pamatdēļa novieto lampīņu pamatus, ātrmaiņu droseli Dr un lēnmaiņu transformatoru Tr. Ligzdiņas spoļu  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $L_4$  turetājiem var iestiprināt pašā pamatdēli, izolejot no dēļa (ja viņš nav no izolejoša materiāla). Zem pamatdēļa piestiprinā tikliņa pretestību  $R_1$ , reostatu  $R_2$ , blokkondensatorus  $C_3$ ,  $C_5$ ,  $C_6$ ,  $C_7$ ,  $C_8$  un spailes akumulatora, bateriju, skaļruņa un t. t. auklām. Pie tāda novietojuma gandrīz visus savienojumus iz-

dara zem pamatdēļa, savienojumi iznāk taisni un īsi.

### Spoles.

Spoles  $L_1$  un  $L_2$  tin uz 60 mm. gaŗa cilindra, 70 mm. caurmērā. Pirmai spolei 5 un otrai 65 vijumi. Uz cilindra uztin 5 vijumus 0,3 mm. divkārt ar kokvilnu izolētas stiepules, nēm atzarojumu zemes un maiņkondensatora  $C_1$  pievienošanai un turpina tīt tajā pašā virzienā vēl 65 vijumus spolei  $L_2$ . Nākošas spoles  $L_2$  un  $L_4$  tin uz tāda paša 70 mm. un 70 mm. gaŗa cilindra tajā pašā virzienā. Stiepule — 0,3 mm. divkārt ar kokvilnu izolēta. Uztin 70 vijumus spolei  $L_3$  un 5mm. no spoles  $L_3$  beigām uztin 25 vijumus reģeneracijas spolei  $L_4$ . Cilindriem gala iestiprina ebonita sloksni ar ieskrūvētām tāpiņām, kurām piestiprinā vijumu galus. Pirmajam cilindrim (spoles  $L_1$  un  $L_2$ ) trīs un otram — četras tāpiņas.

### Ātrmaiņu drosele.

Nem 40 mm. gaļu ebonita stieniti, apm. 40 mm. caurmērā, ar ievirpotiem pieciem iegriezumiem, apm. 10 mm. dziļiem. Nem tievu 0,08—0,1 mm. stiepuli ar ziņa izolāciju un katrā iegriezumā uztin 200 vijumus, pavisam 1000 vijumus.

Savienojumi redzami zīmējumā.

A. J. K.

**Piezīme:** No vairākiem amatieriem un specialistiem izdarītie međinājumi, pielietot B443 pie parastā 1-lamp. audiona un pat pie krist. detekt. uztvērēja kā lēnmaiņu pastipr. lampu, devuši ļoti labus panākumus. Piem. pie međinājumiem ar audionu pēdejā tveršanas rajons, resp. skaļums palielinājies dubultīgi. Līdzīga, gan ne tik lielā mērā, uzlabošanas bijusi arī pie krist. det. uztv., ja jaunās lampīņas lietotas parasto triodu vietā.

## Drusku par zibeni un tā darbību.

Par zibeni dabā nosauc pēkšņu elektrības noplūšanu starp 2 vietām ar visai lielu spriegumu starpību. Stipri elektrizētās ūdens daļīnas (mākoņi) uzrāda pret zemes virsmu dažbrīd visai lielu potencialu, tik lielu, ka rodoties dažiem izdevīgiem apstākļiem, šis potencials pārvār gaisa pretestību, pārlecot kā liela dzirkstele no vienas vietas uz otru, piem. no mākoņa uz zemi (arī no mākoņa uz mākonī).

Loti izplatīta ir doma, ka attiecīgie elektrības daudzumi gaisā (t. i. mākoņos) rodas pateicoties ūdens daļīnu savstarpējai berzei. Pilnā mērā tas nebūtu pareizi, jo tikai pērkona laikā mākoņiem elektrības sāk opošanā ir galvenā nozīme, bet ne rāsanā.

Kā nu rodas gaisā lielie elektriskie spriegumi?

Saulei apspīdot ūdeni, pēdējais izgaro, t. i. viņa ārkārtīgi mazas daļīnas resp. tvaiks atraujas no saturošās virsmas un kā ūdenstvaika molekula kāpj uz augšējiem gaisa slāniem. Ir pierādīts, ka ikkuļu brīdi atmosfera pret zemi uzrāda zināmu spriegumu un ka pēdējais pieņemas ar slāņa attālumu no zemes. Šo spriegumu rašanos ved sakarā ar gaisa jonizēšanos caur saules stariem. Tvaika molekulās piem. uziņā līdz 5000 mtr. augstumam. Ja pieņem (pēc pētījumiem) vidējo spriegumu atmosferai 150 voltus uz metru, tad iznāks, ka minētā augstumā būtu spriegums 750.000 v. Šāds spriegums nu būtu tvaika daļīnām. Bet ar laiku tvaiks sabiezē, kondensējas, un rodas mazas pilites, kurās, pateicoties smagumam, jau nevar vairs turēties augsējos gaisa slāņos, bet krīt lejā, blīvākos slāņos, piem. 1000—2000 mtr. augstumā. Te mazie pilieni sastop no zemes paceltos puteklus, kas savukārt stipri pāatrina kondensēšanos, t. i. pilieniņi savienojas lielos pilienos, un ja vēl piem. kāds augstāk atrodošos mākoņu slānis veicina atdzēšanu, tad šie kondensējušies pilieni krīt lejā kā


lietus. Kā iepriekš redzējām, tad tvaika molekulai atmosferā radās ziņams el. lādiņš. Daudzām molekulām savienojoties, arī lādiņi sumejās. Bet ir zinams, ka tilpumi (un līdz ar to elektriskie lādiņi) pavairojas kubiskā attiecībā, kamēr virsmas palielinās kvadratiskā. Piem. ja 1000 vienādas bumbas, ar vienādiem lādiņiem un virsmām, tiek savienotas kopā, tad kopējais tilpums ir 1000 reizes lielāks par katras atsev. bumbas tilpumu, un tāpat arī kopējais lādiņš. Bet kopējā bumbas virsma ir tikai simtsreizes lielāka par atsev. sastādošo bumbu virsmu.

No elektrostatikas zinams, ka spriegums līdzinās reizinājumam no el. lādiņa lieluma uz virsmu. Tā tad viena lietus piliena spriegums ir daudz lielāks, nekā viņu sastādošo tvaika molekulu spriegumi. Pieņemot, ka viena piliena radīšanai vajadzīgi apm.  $9 \cdot 10^{18}$  molekulu, dabūjam, ka piliena spriegums ir apm. 10 miljonu reiz lielāks (t. i. kubiskā sakne no molekuluskaita resp. lādiņa) par tvaika molekulu sumaro spriegumu. Tā kā iepriekš pieņemām, ka 5000 mtr. augstumā molekulai ir 750000 v. spriegums, tad iznāk, ka ūdens pilienam mākoņos ir 75.000.000.000.000 volti. Šādu spriegumu pret zemi tad uzrāda mākonis, kad viņā rodas lietus pilieni. Šis spriegums ir pietiekošs, lai caursistu apm. 200 mtr. lielu vai lielāku gaisa kārtu.

Starp atsev. mākoņiem zibens rodas tad ja vienā mākonī kondensacijas process ir tālāk gājis uz priekšu, kā otrā, un pa lielākai daļai viss zibeņu vairums arī ir starp mākoņiem.

Mums galv. kārtā intresē zibeņa ceļš no mākoņa uz zemi, Būtu jādomā, ka zibens arvienu spertu tur, kur viņam vislabākā noplūšana, t. i. kur novadam vislabakais savienojums, vismazākā pretestība ar zemi un kur vismazākais attālums starp mākonī un zemi. Tomēr tas visumā tā nav. Vispirms zibeņa novēdēja (v. c. vadītāja

piem. antenas un zemes vada,) pretestībā attiecibā pret caursitamās gaisa kārtas pretestību ir ļoti niecīga, tā kā tas nekādu lielu lomu nespēlē. Otrkārt, ne arvienu zibens iet par visīsāko ceļu. Šis ceļš ir atkarīgs no gaisa slāņu blīvuma, jonizēšanas pakāpes u. t. t. Pievestie 2 uzņēmumi rāda zibeņa spērienu 2 dažādās vietās vienā apvidū. Pirmais (uz vāka) ir ēkā, kuŗa daudz zemāka par tuvumā atrodošo torni, otrs atkal pašā tornī.

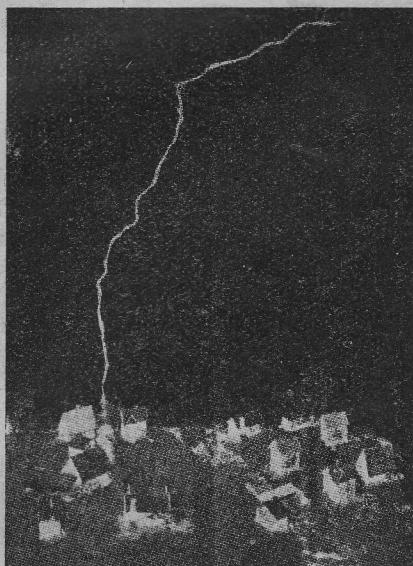

Tas viss norāda uz gaisa kārtas lielo vadītspējas maiņu. Šī „labākā“ ceļa meklēšana arī spiež zibenī iet zigzagveidīgi no viena slāņa uz otru.

Atsevišķs zibens reti tiek novērots, bet gan arvienu ir vairāki blakus zibenī, kuri var iet citu ceļu, kā galvenais, tā ka dažreiz var tikt iesperts vairākās vietās uz reizi.

Tagadējie pētījumi ir arī rādiņu, ka izlādēšanas nenotiek uz reizi, t. i. ar vienu zibeņu sakopojumu. Gaisa pretestība tiek pārvarēta no vairākiem, viens aiz otra sekojošiem zibeņiem (dzirkstelēm), kuŗi it kā sagatavo ceļu, (jonizē gaisu) pēc kuŗiem tikai notiek vislielākā, galvenā, izlādēšanās. Šādu iepriekšējo zibeņu ir 4—16, un tie seko viens otram ātrā secibā, ar dažu simtdaļu vai mazāk sekundes ilgu

starpbīdi. Viss izlādēšanās process ilgst lielākais kādu desmito daļu no sekundes, kamēl mūsu acs arī uztver visu procesu kā vienu robotu gaišu strīpu. Visi šie dažādie zibeņi iekļūst mūsu vadītājā. Tā kā zibeņu ir vairāk, tad šis vadītājs vispārīgi netiek uz reizi sasildīts, bet gan pakāpeniski, ar katru nākošo zibenī vairāk. Šī sasilšana ir devusi iespēju aprēķināt caurplūstošās strāvas stiprumu. Izrādās, ka tas ir visai liels. Pie zibeņa ilguma apm. 0,01 sekundes strāvas stiprums vadītājā ir vidēji 95.000 amperu. Saprotams pie šādiem strāvas stiprumiem ir ne tikai vienkārša vadītāja sasilšana, bet pat izkušana un pārvēršanās gāzēs t. i. izputēšana. Tāpēc arī parasti visi degošie priekšmeti (piem. koks, kuŗš arī ir pusvadītājs) aizdegas un pārroglojas, tiek sadalitas miesas sulas, cilvēki tiek apdedzināti un no rodošos gāzu spiediena apdullināti vai nonāvēti.

Tā kā zibenīs turpinās ļoti niecīgu laika brīdi, tad tas bieži nespēj pārvarēt rodošās pašindukcijas pretestības. Pēdējās rodas arvienu pie izliekumiem, asiem stūriem. Zibenīm pilnīgi nepārvarams ir aizsargs ar dažiem spiralē satītiem drāts tinumiem, kamēl šo arī izlieto bieži pie zibeņu pārslēgiem. (Sk. „Radio“ Nr. 5 no 1927. g. lpp. 189.) Tā tad zibenī novadošiem vadiem jāiet pēc iespējas taisni uz leju, jo citādi zibens var pārlekt uz kādu blakus priekšmetu, kuŗam būtu labāka vadāmība, un, saprotams, to izpostīt.

Bet šādi zibeņu spērieni gadās visai reti. Latvijā, piem. radio gandrīz 10 g. darbības laikā (skaitot no Valsts proklamēšanas) nav bijis neviens tam-līdzīgs gadījums. Antena, tāpat kā zibeņa novadītājs, neitrailizē uz nākošo, stipri elektrizēto, mākoņu lādiņu, un tādējādi novērš zibeņa spērienu, pie tam visai lielā, samērā, aplokā aizsargājot zem tās esošās ēkas. Tomēr tas ir tikai tad, ja visi savienojumi ir ar ļoti labu saskaru resp. kontaktu, uz ko jāliek liela vērība. (Sk. zemāk).

Viss tas antenas īpašniekam jāņem vērā. Jāievēro arī apstāklis, ka tu-

vumā no zibeņa ceļa visos vadītājos tiek inducēti spriegumi, kuri arī var jūtami iespaidot uztvērēju un to sabojāt. Tamdēļ pat iekšantenas lietojot nav par ļaunu ierīkot zemes pārslēgu, ne zibeņa spēriena dēļ, kurš šinī gadījumā ir izslēgts, bet gan inducēto spriegumu novadīšanai ārpus uztvērēja.

Ir izdots no Radiofona rīkojums, ka zemes vadam jābūt 2 reizes resnākam par antenas resnumu. Bet kas nu gan ir antenas resnumi. Dažam tas ir 1 mm, dažam 2 mm, dažam vēl vairāk. Vai nu viņu „dubultie“ resnumi varēs daudz turēt pret tiešo zibeni, ir liels jautājums.


Pareizāki būtu, ja zemes vadam noteiktu kādu minimālu šķērsgriezumu. Arī saistoši noteikumi par izezemošanu nebūtu par ļaunu.

Antenu īpašniekiem vēl īsumā mēgināsim atkārtot sekošo.

Vispirms pārbaudat savu antenu. Pēc ziemas piepūlēšanas var kādā vietā rasties trūkums, piem. no oksidēšanās, sevišķi auklām. Atsejas var būt satrunējušas. Atseju piestiprin. vietas piem. āki var būt izkustējušies, valīgi. Tāpēc pamatīgi jāapskata visa antenas iekārta un varbūtējie defekti tūlit jānovērš.

Zemes vadam pilsētā parasti lielu vērību nepiegriež, kas ir ļoti nepa-

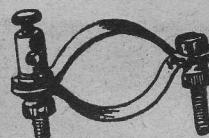reizi. Tā kā ūdensvada krāns ir parastā „zeme“ tad bieži ap to vienkārši aptin zemes vadu. Bet pateicoties oksidacijai (zaļā krāsā) kontakts ar laiku kļūst ļoti slikts, pārejas pretestība paliek jo liela un telefonos rodas dažādi trokšni, kā arī skaļums krīt. Te apskatīšana jaizdara biežaki. ļoti vienkāršs un izdevīgs ir aproces savienojums kā zīm. rādīts, un to ikkatrs pats var viegli pagatavot.



Kur zemes vads iet tieši zemē (vai akā), piem. uz laukiem, arī tāpat jā-pārbauda visi savienojumi. Jāraugas, lai būtu visur labs kontakts, pēc iespējas lielāka pārējas virsma, lai nebūtu aprūsējuši vadi u. t. t. Ieteicams caurskatit rakstu par „zemes“ ierikošanu „Radio“ Nr. 4 no 1927. g. lpp. 133—136. Antenas-zemes pārslēgu uz laukiem vislabāk iekārtot ārpusē, zemes vadu liekot uz izolatoriem un tieši ievadot zemē. Tad varēsim droši strādāt līdz nākošam pavasarim.

K.

## „Radioklavieru“ būve.

Pag. žurn. „Radio“ numurā īsumā apskatījām radioklavieru būtību un darbību. Izrādās, ka savām vajadzībām arī katrs radiomuzikas mīlotājs, ja vien ir vēlēšanās, samērā viegli var izgatavot šādas „klavieres“.

„Klavieru“ principā varam atšķirt 3 kēdes: 1) Oscilatora, 2) Audiona un 3) Lēnmaiņu pastiprināšanas.


Oscilatoriem ir parastā regenerācijas šema. Spolēm nemam 2 pertinaksa (vai cita laba izolacijas materiāla) velteņus 7—7,5 cm. diametrā, un apm. 10 cm. garumā katru. Vienā galā, apm. 1 cm. atstatumā no tā, uz-

tinam 10 tin. 0,5 mm. resnu stiepuli (izolētu). Tā ir saites spole  $L_s$  (Jāuztin uz ābiem velteņiem). Tad atstājam 1 cm. platu starpu un atkal uztinam spoli  $L$  ar 25 tinumiem. Tie būtu domāti svārstību konturiem (oscilatoriem). Abas spoles  $L_s$  un  $L$  aizņems apm. pus velteņa. Otra puse paliek brīva. Tačak nemam tāda pat materiala caurules, bet mazliet plātākas, piem. 8 cm. diametrā, lai tās tikko uzietu iepriekšējām caurulēm virsū un varētu tikt bīdītas šurp un turp. Augstums šīm caurulēm ir apm. 4 cm. Uz tām uztinam 25 tinimus tās

pat stiepules; šī ir reģeneracijas spoļe  $L_r$  (Reģen. spoles diametrs var būt arī mazāks, lai to varētu būdīt pāiekšpusi). Mainot spoļu  $L$  un  $L_r$  savstarpējo attālumu, atrodam visizdevīgāko regeneraciju. Tomēr atzī-

Jāievēro, lai abi spoļu komplekti neiespaidotu viens otru. Tamdēļ tos novieto pēc iespējas tālu vienu no otra, piem. aparata galos un pie tam savstarpēji stateniskās plāknēs.

Audiona lampas anoda konturā ie-

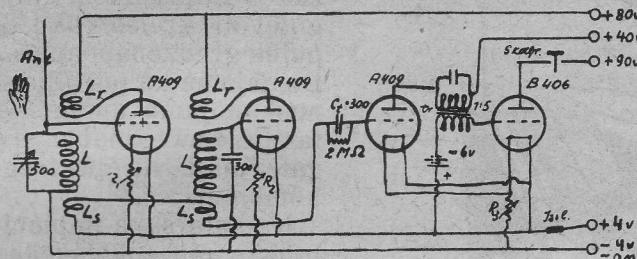


Radioklavieru principa šema.

mējams, ka cieša reģeneracija nav vēlama, jo tad skanas tiek stipri kroploitas. Tā kā svārstību konturus jānoskaņo tikai vienu uz otru, tad vienam var nēmt nemainīgu konden-


slēdzam lēnmaiņu transformatoru parastā kārtībā. Stiprākam skaļumam jāņem 2 lēnmaiņu pastiprināšanas kāpes.

Aparatu kasti vislabāk izgatavot

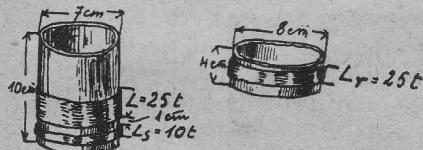

Spoles.

satoru, piem. gaisa blokkondensatoru ar 200—300 cm. kapacitati (tas lielu lomu nespēlē). Bet tad otram jāņem apm. 500 cm. liels maiņkondensators, katrā ziņā ar sīknoskaņošanos (vislabāk ar frikcijas pārnesumu). Ar šo kondensatoru pieskaņo abus svārstību konturus. Pie vienas lampiņas tīkliņa, t. i. pie svārstību kontura pievienojam stiepveidīgu antenu. Tā ir apm. 75 cm. gara, 1 cm. resna vaļa caurule, iestiprināta ebonita pamatnē. (Var nēmt arī stieni vai resnāku apm. 3 mm. resnu taisnu vaļa stiepuli). Abas svārstību spoles ar saites tinumiem  $L_s$  saistītas ar audionu parastā kārtā caur tīkliņa blokkondensatoru un paraleli tam ieslēgtu pretestību apm. 2 megomu lielumā.

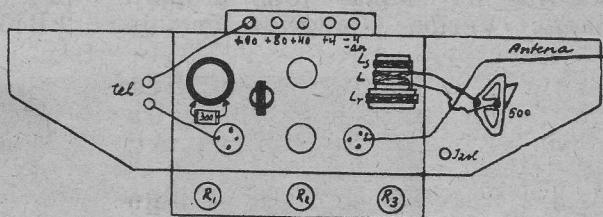


Ieteicams sakārtojums

pultveidigu, jo tad uz slīpās plāknēs var ērti uzlikt notis vai dziesmu grāmatu. Tāpēc maiņkondensatoru, ie slēgu un reostatus parasti novieto vienos sānos, kā zīm. rādīts, saprotams uz ebonita izolacijas plāknēs. Antenas stienis savienojams ar kondensatora nekustamām platēm (t. i. statoru). Antenu, ja to nēm 3—4 mm. resnas stiepules veidā, ērti izlaist caur parasto ligzdiņu, kurā ieskrūvēta ebonita plāknītē.

Apkalpošana izdarāma šādi. Ieslēdzam kvēli un noskaņojam svārstības konturus tā, lai pārkālšanās izzustu, t. i. lai abi konturi būtu pilnīgi vienādi noskaņoti. Ja šinī gadījuma roku tuvinām stieņa antenai, tad tonim jāmainās no viszemākā līdz augstākā-

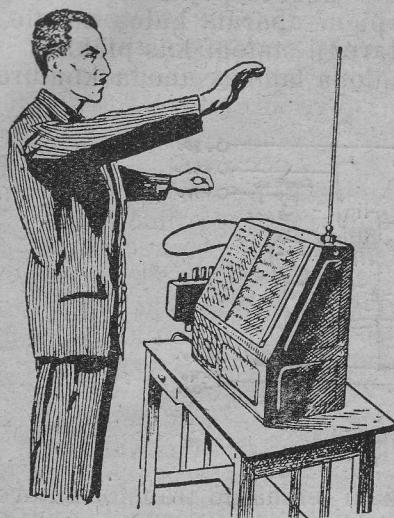jam. Tālāk regulējam abas reģenerācijas spoles tiktāl, lai skaņas būtu



Theremina originalaparats. Par kreisi redzama stiepules cilpa (skaļumu regulators).

skaidras un skaņas (bez kroploju-miem). Vērība jāpiegriež lēnmaiņu

pastiprināšanas lampiņu vajadzīgam tīkliņa negatīvam priekšspriegumam (un pie vajadzības arī oscilatoriem). Šādi noskaņotam aparātam ir viena slikta īpašība, un proti tāda, ka tas visus tonus dod vienādā stiprumā. Origanalam (Theremina aparātam) skaņu stiprumu arī bij iespējams re-gulēt ar kreiso roku, to tuvinot stie-pules gredzenam aparata kreisā pusē. Domājams ka tas bijis saistīts ar kādu noskaņojumu anoda konturu, lai gan tas tieši nav zinams. To cien. aparāta gatavotāji varētu mēgināt paši pie-kombinēt.

Ir skaidrs, ka nepieciešama zinama prakse pie spēlēšanas, t. i. rokas tu-vināšanas un attālināšanas, resp. dre-bināšanas. No dažādiem tonu augstu-miem varam sastādīt pēc patikas kādu melodiju, kuru var dzirdēt ar pie-slēgtā skaļruni. K.

Piezīme: Oscilatoriem un audio-nam nemamas labas audiona lampiņas, bet pastiprinātājiem — skaļruņa lampas. (piem. Philips 3 A409, 2 B406 vai 2 B406, A409, 2 B406).



## Pareizā laika signāli.

Pareizu laiku zināt, tagadējo ātro kustību laikmetā, kur katrā minute ir no svara, ir vairāk kā nepieciešami. Pareizs laiks jāzin ir pilsetniekiem, ir lauciniekam savā tālajā lauku sēta, ir kuģeniekiem kaut kur jūra.

Pilsetniekiem dažreiz arī nav liela vajadzība pašam kontrolet savu pulksteni, jo pareizo laiku tas zina no daudza vieniem normal-pulksteņiem pilsetas veikalos, no dz.-ceļu stacijas un citās vietas uzstādītiem lielajiem pulksteņiem. Bet uz laukiem jāgaida, kamēr aizbrauc, vai un uz staciju vai citur, kur ir pulkstens, pēc kuļa tad var noregulet. Te bieži vien jādzird, ka pulkstens uzstādīts „pēc saules“. Vai stunda šurp, vai turp, tam neesot liela nozīme.

Var jau būt! Bet tēvu-tēvu iekārtā ne arvieno bijusi tā labākā. Tagad, kur viss sadalīts pat uz minutem, pareiza laika nezinašana arī uz laukiem var vienu otru reizi novest pie liekiem izdevumiem, pie nepatikšanām.

Vēl no lielāka svara pilnīgi pareizu laiku zināt ir kuģeniekiem. To varam saprast no sekošā. Pieņemsim, ka kuģim izbraucot viņa chronometrs pilnīgi pareizi nostādīts pēc izbraukšanas vietas zvaigžņu laika. Ja kuģis dodas uz rietumiem, tad laiks, katra vietā attiecībā pret izbraukšanas vietu it kā iet atpakaļ. Piem., ja zināmā vietā kuļa chronometrs rādis pusdienu, t. i. 12, tad zvaigžņu laiks šīni vietā nebūs vis 12, bet gan mazāk piem. plkst. 11 priekš pusdienu. Līdz ar to kuļa atrašanās vietas zvaigžņu laiks ar izbraukšanas vietas laiku deva 1 stundu starpību.

Ievērosim tagad sekošo. Zemes veids tiek pielidzināts bumbai, (t. i. bumbavieidigs sferoids), kuļa polus var iedomāties kā savienotus ar līnijām, sauktām meridianiem. Ērtības labad šos meridianus pieņem tikpat daudz, cik gradu ir aplocei, t. i.  $360^{\circ}$ , un vienu šādu iedālu nosauč par gāruma gradu, vai vienkārši — gārumums. Mēs zinām, ka zeme ap savu asi vienreiz apgrīzcas  $24$  stundas. Tā tad vienas stundas laikā viņa apgrīzcas par  $360^{\circ} : 24 = 15^{\circ}$ .

Ja nu kuļa chronometrs rādīja 12, bet

vietas zvaigžņu laiks 11, tad starpība starp atrašanās vietām, (t. i. izbraukšanas ostas un kuļa acumirkļīga stāvokļa) ir 15 zemes gradi, t. i. kuģis atrodas uz rietumiem no ostas, (jo laiks vēlāks) uz 15. gāruma gradu. Ievērojot zvaigžņu laika noteikšanas lielo precīzitati, arī atrašanās vietu, tā tad iespējams noteikt ļoti precizi. (Platumā gradu noteic ar sekstantu v. c. navigacijas instrumentu). Uz jūras kartes šo vietu var viegli atzīmet, un tādā kārtā vadīt kuģi vēlamā virzienā. Agrāk, kamēr nebija chronometri, lietoja smilšu pulksteņus, piem. ar pusstundas vai stundas gājienu, pie kuļa tad stāvēja sevišķs uzraugs (kāds junga) un pēc notecešanas to apgrīza jaunam gājiņam, skaļi izsaucot notecejušo stundu. Romantikas te gan daudz, bet precizitates ļoti maz. Arī spiralatsperu un balansiera pulksteņu izgudrošanu konstrueja arvienu labākus pulksteņus — chronometrus, kuri izspieda smilšu laika skaitītājus. Bet bija neiespējami konstruēt tādu pulksteni, kuri ietu pilnīgi pareizi. Arvieno bij jāreķinas ar lielāku vai mazāku kļūdu. Saprotams, šī kļūda, kā no iepriekšējā viegli saprast, rezultātā vareja dot ievērojami nepareizu kuļa stāvokli. Piem., ja zemes apkārtmēru uz ekvatora pieņem vidēji 40.000 km., tad ikkatra laika stunda dos 1670 km., katra laika minute apm. 28 km., bet sekunde apm. puskilometru. No šejienes redzam, kā arī niecīga sekunde var izsaukt rupju kļūdu. Lielākos platuma grados tā gan drusku mazāk, bet tomēr vēl stipri jūtama.

Kamēr nebija izgudrots radiotelegrafs, tikmēr bij jāpalaujas uz chronometri. Bet ar radiosatiksmes attīstību, sāka radiotelegrafu pielietot pulksteņu korekturām, resp. noraidīt pareizu laiku. Tad ikkatriu brīdi vareja noteikti zināt, kāda kļūda ir chronometrim, vai tas paliek vēlāk vai steidzas ātrāk.

Starptautiskā mērogā šos signalus tagad noraida vairākas specīgas stacijas (visā pasaule apm. 14). Eiropā viņus noraida Nauenas radio stacija Vācija ar viļņu gārumiem: 3100 m. (dziestoši, dzir-

dami parastā krist. det. uztvērējā) un 18.050 m. (nedziestōši, dzirdami ar klājeju vai izstarojošu reģenerāciju) un Eifeļa torņa raidstacija Francijā ar viļņu garumu 2500 m. (dziestōši). Lai gan bez šīm, laika signalus un pulksteņu korekcijas noraida arī dažas citas liel. stacijas, tad tāmēr savu labo dzirdamību dēļ, apskatīsim tikai šīs divas, jo tas iespējams Latvija uztvert ar parasto krist. det. uztvērēju.

### Nauenas laika signāls.

Nauenas laika signāls tiek noraidīts divas reizes viena diennaktī: tieši pusanī un pusnaktī.

nute. Pēc tam tiek dots burts g, kuŗa punkts ir atkal katrā pilnā 10. sekundē. Šis burts atkal tiek dots 5 reizes un pēc tam burts o. Pēdēja signala (stripas) beigas ir taisni plkst. 14.00 pēc Latvijas laika. Pēc tam tiek dots beigu signāls ec. (Skat. tabeli).

Atsevišķo signalu nozīme sekoša. Burts v ir starptautiskais noskaņošanas signāls. POZ ir Nauenas raidstacijas izsaukuma zīme. MGZ ir videjais Grinvičas laiks (Mittlere Greenwich-Zeit), jo Grinvičas observatorijas meridians tiek pieņemts par sākuma meridianu. Tā kā Latvijā laiks ir ar 2 stundu starpību pret Grinvičas laiku (ātrāks), tad plkst. 12.00 pēc Grinviča ir plkst. 14.00 pēc Latvijas laika.

	3100m (dziest.)										Nauena										18050m (nedziest.)									
Min	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	Sek.	Min	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	Sek.	Min						
1/3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	56		
	P	O	Z	M	G	Z																								
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57		
	x																													
57	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58			
58	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59			
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60			
1/4	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Taisni plkst. 13.55 (pēc Latvijas laika) tiek dots signala burts v veselū minuti (15 reizes) priekš noskaņošanas un varbūtejas uztvēreja ieregulēšanas. Tad nāk 16 sekundes ilgs pārtraukums, pēc kam (plkst. 13.56.16) tiek raidīti morze zīmes burti POZ un MGZ. Tad nāk 20 sekundes ilgs pārtraukums. Taisni 13.57 tiek dots signāls x, pie kam pirmas starpības sākums ir 57. minutes sākumā. Burtu x atkarto 7 reizes. Tad ir mazs pārtraukums un pēc tam seko burts o (trīs stripas, resp. gaļas skānas). Pēdējās stripiņas beigas ir taisni 58. minute. Tad tiek dots signāls n (stripa un punkts); punkts ir katrā desmitā sekunde. Burts n tiek raidīts 5 reizes. Pēc tam atkal burts o, kuŗa pēdējās stripas beigas ir tieši 59. mi-

Visi nākošie burti kopā dod vārdu ONOGO. Tamēj, bieži šo laika signālu nosauč par Onogo-sistēmu.

Onogo sistēma dod noteiktibū uz 1 sekundi. Vispārējām vajadzībām tas pilnīgi pietiekoši. Bet observatoriju un ari precizāku kuģu pulksteņu salidzināšanai pēc Onogo-signālu noraidīšanas tiek doti vel tā sauktie Koinzidenz-signāli (sa-krišanu signāli, resp. laika nonius). Viņu kārtība ir šāda. Plkst. 14.00 59,5 sek. tiek dota pussekundes gaļa zīme, kuŗa nobeidzas, kad ir tieši 14.01 min. 00 sek. pēc tam seko 4 min. 55 sek. ilgi koincidenc-punkti,  $\frac{59}{60}$  sek = 0,98 sek. ilgos starpbrižos. Pēc 59., 119., 179., 239., un 299. punkta tiek dota pussekundes ilga zīme. Šie punkti tiek salidzināti ar chronometra sekundu gājienu. Tā kā pa-

rasti šie gajieni ir tieši 1 sekundi ilgi, tad katrā punktu rindā pulksteņa pendēja (vai balansiera) sitiens var tikai vienreiz sakrist ar kādu korekcijas punktu. Skaitot, ar kādu punktu notikusi sakrišana, var atrast, par kādu sekundes daļu pulkstens ir atrāks vai vēlaks. Piem., ja sakrišana ir pie 30 signala punkta, tad pulkstens ir par pussekundi vēlaks par pareizo. Ar šādu laika noniusu sasniedzama precizitate līdz 0,01 sekundes.

Tā tad vispirms salīdzina pulksteņus pēc Onogo signaliem un tad precizi ar koincidencpunktēm.

No Nauenas raidstacijas, kā jau agr. teikts, Onogo signalus un korekcijas noraida pēc Grinvičas laika, katu dienu tieši pusdienā un pusnakti (vai plkst. 14.00 un 02.00 pēc Latvijas laika).

### Eifeļa torna laika signali.

No Eifeļa torna raidstacijas Parizē tiek noraiditi signali, no kuļiem šeit apskatīsim 2, kurus raida ar 2500 m. vilni (dziestosi). Pirmais no tiem tiek noraidits plkst. 11.24 (pēc Latvijas laika), pēc Onogo-sistēmas. Signalu kārtība tāda pat, kā agrāki apskatītiem Nauenas raidstacijas signaliem, tomēr ar dažiem grozījumiem.

25. sekunde dod 5 sek. ilgu stripu, kuļas beigas ir tieši pusminutē. Pēc tam 40. un 50. sekundēs atkal dod burtu o. Tieši 27. sekundes sākumā dod burtu x, un atkārto 7 reizes. Pedējā x zīme ir gaļaka un ilgst 2 sekundes, (pārējās stripas 1 sek. ilgumā). Burtu o pēc x neraida. Tālāk nāk burts n, tāda pat kārtībā kā pie Nauenas signaliem, ar pirmo o taisni 28. minutes beigās, un pēc tam g un o 29. min. beigās. Pēc tam seko beigu signāls ec. Ari šie signali tiek raiditi pēc Onogo-sistēmas. (Sk. tabeli).

Otrs Eifeļa torna laika signāls tiek raidīts pēc vecās franču sistēmas (lieto vairāk par 15 gadiem). Sakums šiem signaliem ir tieši 12.44, pie kam noraida 1 sek. ilgas stripas (burtu t) ar 1 sek. starpbridi. Pedējā strīpa ilgst 2 sek. un pēc tam ir 5 sek. ilgs pārtraukums. Taisni 45. minute tiek dots punkts, pēc tam ir 1 minuti ilgs pārtraukums. 46. minute tiek dots burts d (strīpa un 2 punkti) 10 reizes, pēc kam seko burts x, kuļš nobeidzas tieši 56. sekundē. Taisni 47. minute ir atkal punkts un pēc tam 1 min. pārtraukums. 48. minute rada skaitli 6 astoņas reizes. Taisni 49. minute ir punkts. (Sk. tabeli).

Francijas signāli ir pēc Parizes laika, (Parizes meridiana) un tie nesakrit ar

Nr.	2500m										Eifeļa tornis										1. Signals	
	5	10	15	20	25	Sekundes	30	35	40	45	50	55	Mm	Mm								
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
26	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
27	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28	-	n	-	-	n	-	n	-	n	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
29	-	g	-	-	g	-	g	-	g	-	g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
30	B	e	r	g	a	s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	

Tieši 11.24 Eifeļa stacija dod noskaņošanas zīmi, burtu v, bet atrākā secibā, (20 reizes minutes laikā). 25. minutes sākumā ar morze burtiem tiek dots „Observatoire de Paris“. Pēc tam 26 sekundes ilgs starpbridis. 26. minutes sākumā, 5. sekundē dod burtu o, kuļa beigas ir 10. sekundē; to pašu atkārto arī nākošā 10 sek. starpbridi. Pēc tam

Grinvičas laika signaliem. Tas mūsu gadījumā nav no liela svara, jo vienā vai otrā gadījumā arvienu būs iespējams, ievērojot tabeles, uziet pareizo Latvijas laiku.

Nauenas signāli tiek izsaukti no Hamburgas jūras novērošanas stacijas, kuļas galvenais pulkstens automātiski iešķēdz Nauenas stacijas signālpulksteni.

Šis pulkstens pēc 5 minutēm automātiski tiek izslegts, pie kam šīnī pat brīdi ieslēdzas koincidenc-signalu pulkstens.

Eifeļa torņa signali tiek vadīti tieši no Parizes observatorijas pulksteņiem.

donas (arī Daventry 5xx) programmas uzsākšanas laikā plkst. 12.00 (14.00 pēc Latvijas laika) parasti noraida zvanu sitienu no Vestminstera Abejas torņa (Big Ben). Maskava (1450 m.) pusnakti dod

12.		2500 m					Eifeļa tornis		2. Signals					12.	
Min		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	Min		
44		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	
45		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
46		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	
47		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	
48		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	
49		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	

Nauenas raidstacijas laika signalus pārtrauda arī daudzas vācu radiofona stacijas (diena). Piem.: Breslava, Berline, Danciga, Frankfurte p. Mainas, Hamburga, Kēlne, Langenberga, Königsberga.

Laika signalus uz gājiem vilniem var uztvert arī ar parastiem krist. detektoru uztvērejiem; tikai spole jāņem ar 300 tinumiem, pie 500 cm. maiņkondensatora.

Bez minētiem specialiem, pareizā laika signaliem, daudzas radiofona stacijas noraida savus vietējos signalus. Piem. Lon-

Kremļa zvanu spēli. Arī Kopenhagena (Kalundborga) dod pusnakti pulksteņa sitienu no Kopenhagenas Doma baznīcas.

Rīgas laika signali nāk no observatorijas Latvijas Universitate. Katru stundu ir ieslēgts sevišķs pārtraucejs, kuŗu automātiski iedarbina observatorijas pulksteņi. Pārtraucejs dod īsu zemu toni, kuŗa beigas tieši sakrit ar notecejušās stundas beigām.

Tuvāku apskatu par šiem rikiem mēģināsim sniegt kādā no nākošiem numuriem.

K.

## AMATIERU NODĀLA.

### Divlampiņu repleks uztvērējs ar dub. tīkliņa lampiņām.

Iztikt pēc iespējas ar mazaku enerģiju ir visai vilinoši no materialā viedokļa raugoties. Šīnī ziņā ir izdevīgas lampiņas ar 2 tīkliņiem, jo tās anoda spriegumam prasa apm. 10—12 voltus. Bet iekombinējot tās vel, kāda repleks šēma, varam no atsevišķas lampiņas gūt divu lampiņu darbu.


Šeit pievienota šēma rāda repleks uztvērēju ar 2 dubulttīkliņa lampām. Pirmā no tām strādā kā ātr- un lenmaiņu pastiprinātājs, otra kā reg. audions. Līdz ar to šī šēma varētu atsvērt parasto 3-lamp. normaluztvērēja šēmu.

Uztvērēja darbība isumā šāda. Uztvertas no antenas A ātrmaiņu strāvas tieši, vai caur kondensatoru C<sub>1</sub> (pēdējo lieto isaku vilņu uztveršanai) nokļūst svārstības konturā L<sub>1</sub> C<sub>2</sub>, kuŗš noskaņots uz uztveramo vilņa gaļumu. No šejienes, pateicoties sprieg. starpībai, spoles L<sub>1</sub> galos uz kondensatora C<sub>3</sub> plāknēm, resp. uz lampiņas tīkliņa rodas spriegumi, kuŗi izsauc pirmās lampiņas elektronu plūsmas izmaiņu (ātrmaiņu pastiprināšana), šīs lampiņas iekšējais tīkliņš caur spoli L<sub>3</sub> savienots ar audiona tīkliņa konturu L<sub>4</sub>, C<sub>4</sub>, (tā tad te ir ātrmaiņu transformators).

Audiona taisngriešanas darbība, kā

parasts, tiek izdarīta ar megomu un tikl. kondensatoru  $C_5$ . Bet tagad otrs lampiņas iekšējais tīkliņš savienots ar reģeneracijas spoli  $L_2$ , kura nodarbojas uz ant. svārstības konturu (t. i. spoli  $L_1$ ). Anods turpretim savienots ar kādū lēn-

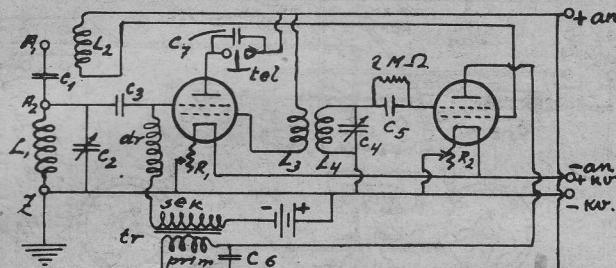$L_4$  — 75 tin.  
Gājiem vilniem līdz 2000 mtr.  
 $L_1$  — 200 tin.  
 $L_2$  — 75—100 tin.  
 $L_3$  — 100 tin. (arī vairāk).  
 $L_4$  — 250 tin.



maiņu transformatora primārā tinuma spaili, kuļa otra spaile pievienota anoda baterijas plus polam. Tā tad no audiona izlīdzinātās lampas svārstības caur transformatoru (no otrā tinuma) tiek atkal uzliktas uz pirmās lampiņas tīkliņa, kuriem šoreiz jāspēle lēnmaiņu pastiprinātāja lomu. Šīni kēdē vēl redzam ieslēgtu droseles spoli dr. Kondensators  $C_3$  un drosele dr. šeit nepieciešami tamdej, lai būtu iespējams atšķirt atrmaiņu svārstības no lēnmaiņu svārstībām, jo kondensators laiž cauri atrmaiņu un aiztura lēnmaiņu svārstības, bet drosele aiztura atrmaiņu, bet laiž cauri lēnmaiņu svārstības, t. i. darbojas otrādi.

Šēmā lietojamo daļu lielumi ir šādi.  
Kondensators (bloks)  $C_1$  — 150 cm.  
 $C_2$  un  $C_4$  — maiņkondensatori, apm. 500 cm.  
 $C_3$  — jaatrod mēginot. Videji no 100—300 cm.

(Derīgs arī mazs maiņkondensators).  
 $C_5$  — tikl. kond. 300 cm.  
 $C_6$  — atkarībā no transformatora 500—2000 cm.

$C_7$  — parasti 2000 cm., (var arī nebūt).

Spoles ērtas ir šūniņveidigas (ieteicamas).

Īsiem vilniem līdz 600 mtr.  
 $L_1$  — 75 tin.  
 $L_2$  — 100 tin.  
 $L_3$  — 50 tin. (arī 25—35 tin.; jaatrod mēginot).

Tieši pieturēties šiem lielumiem nebūtu ieteicams, jo te lomu spele arī iebūve, spoļu drāts resnumis u. c., tā kā pievestos datus var uzskatīt tikai par vidējiem, bet ne noteicošiem. Atzīmējams, ka ar spoles  $L_3$  tinumu pavairošanu jūtība (skalums) gan pieaug, bet līdz ar to rodas tieksmes uz svilpšanu — kaukšanu, tā kā sevišķi šīni vietā jājēt mēginājuma ceļš.

Reostati  $R_1$  un  $R_2$  (kvēlei) nemami pēc lietojamo lampiņu tipa, (ne mazāki tomēr par 20 omiem).

Megoms  $R$  izdevīgs apm. 2 megomu lielumā. Transformatoru izdevīgi nemēt ar lielāku pārnesumu, piem. 1:5 līdz 1:8.


Drosela spolei lietojama šūniņspole, bet no tievas drāts (0,2—0,3), ar apm. 500 tinumiem (iztikt var arī ar 1—2 galvas telefona magnetu spoliem 4000—8000 omu lielumā). Spoļu viens pamatīgu pāris nemams izmaināms, (piem. Prezidents vai cits), otrs nemaināms. Anodam labi lietojamas 3—5 el. kabatas lukturīšu baterijas, (t. i. 12—20 v.). Pirmai lampiņai katrā ziņā nemams negatīvs tīkliņa priekšspriegums 1—4 v., kas jaatrod mēginot.

Uztvērējs visai teicami darbojas pie labas āra antenas, piem. kā tas iespējams uz laukiem, pie kam stiprākas stacijas dabūjamas arī skalruni. Uztvērējs joti ekonomisks, sev. ja lieto piem. Philips A 141, jo tad ir visai mazi eksplatacijas izdēvumi.

Uztverēja noskaņošana parasta. Seit pievesta vēl uztverēja montāžas šēma, kuru, kā redzams, visas daļas sa-montētas uz vienas izolacijas materiala plātnes, kura uzstiprināma, kādas kasti-


tes virsū, vai pat vienkārši atstājama brīva, ar stūros pieskrūvētām koka kā-jām. Samontēt, saprotams, var arī citadi.

El.

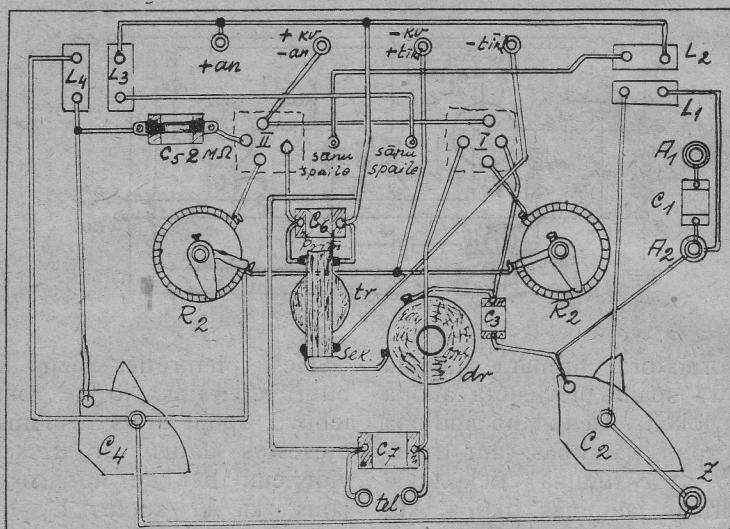

### Negadine-audions. „Radio“ redakcijai. (Iesūtīts).

Pēc ilgākiem međinājumiem man iz-devās konstruet filtru, kuriš vienkāršības un izsijāšanas ziņā ir bijis labākais, no visiem maniem līdz šim ieteiktiem. Šis

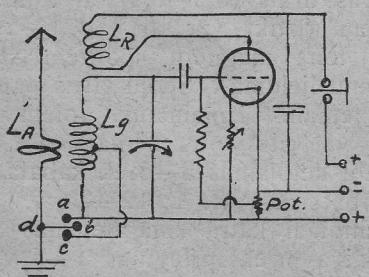


Zīm. 1

filtris satur tikai vienu spoli (bez kon-densatora) un viņš pierikojams nedau-dzās minutēs pie kura katru reģenera-tivā audiona, ja tikai pēdējam ir induk-

tivi-aperiodiska antenes spole. (Sk. zīm. 1.). Pārbūvei vajadzīgas trīs ligzdīņas un viens īsā savienojuma lociņš, kā arī daži centimetri savien. drāts staipules. Otrs noteikums pastāv iekš tam, ka pa-rastās šūniņu spoles jāatvieto ar t. s. a s t o t n i e k i e m, kuru tišanas šablons tiek pielikts še klat. Lg jābūt ar vidus nozarojumu. Spolu tinumu skaits ir se-kōss: pie  $C=500$  cm.: LA — 6—10 tin., Lg — 20—24 tin. un LR — 6—10 tin. (pie  $\lambda = 200$ —600). Gajiem vilniem:  $\lambda = 600$ —2000. LA = 36—48 tin., Lg = 80—96 tin. un LR = 12—48 tin. Riņķu rad. = 90 mm. un katrā riņķī ir 19 spieki. Tā kā vidus spieki abiem riņķiem sakrit, tad spieku kopskaitis ir 36 (ne 38). Spieku rad. 4 mm.; viņiem jā-ņem sudraba tērauds, jo cits materials spieķa niecīgā rad. dēļ maz noderīgs — lieksies.

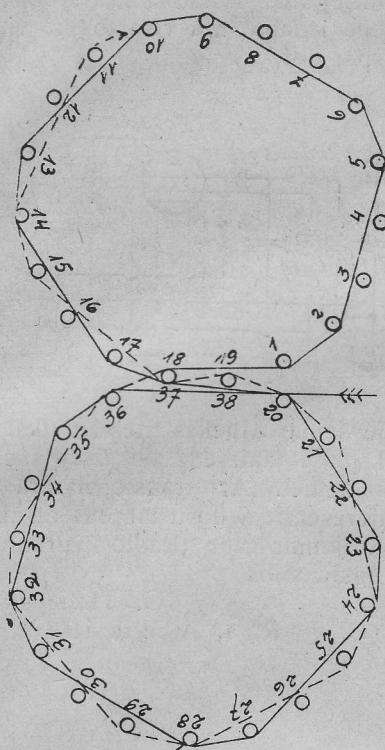Ceru, ka lielākā amatieru daja būs jau ar astotniekiem nodarbojusies (viņas strā-dā daudz labāki par šūniņu spolem un nedod uz āru gandrīz nekāda magnetiskā lauka), tā kā pie tišanas neapstāšos.



No svara ir LA un Lg tinumu virzieni: ūsiem vilņiem (jeb var būt tādiem vilņiem, kuri ūsaki par Rīgas vilni) LA un Lg tinumiem jābūt vienā virzienā, jo citādi LA nestrādā kā filtrs. Gariem vilņiem, turpretim LA un Lg tinumiem jāiet pretejā virzienā (var arī būt kā tas attiecas uz tādiem vilņiem, kuri gārāki par izfiltrējamo).

Pate izfiltrēšana izdarāma sekoši: sa-sledz ūsi c un d, ūnem starp LA un Lg (abām vienāds tinumu virzieni) ciešu saiti un iestāda Rīgu cik vien iespējams asi; tad gāz lēnām LA no Lg nost tikmēr, kamēr Rīga vai nu pilnigi izķūd, jeb dzirdama visklusāki. LA jā-atstāj šīnī stāvokli pa visu to laiku, kamēr viņa tiek lietota kā filtrs. Pilnīgi tas pats darāms arī pie gariem vilņiem, tikai ar to starpību, ka te LA un Lg jābūt pretejam tinumu virzienam.

Ar šādu filtri klausos Rīgā (Alberta un Antonijas ielas stūri) pa Rīgas laiku vi-sus raiditājus līdz 491 mtr. (Daventry Junior) un sākot no 675 „Popovka“. Pie pēdējās gan Rīga dzirdama drusku līdz. No svara būtu mēnēt vēl divus

### Astotniekn tīšanas paraugs.

#### 1. riņķi:

- 1, 5, 9, 13, 17 u. t. t. tin. Spiekiem 1, 2; 5, 6; 9, 10; 13, 14; 17, 18; 19, 20; 23, 24; 27, 28; 31, 32; 35, 36, 37, 38 — pa virsu;  
2, 6, 10, 14, 18 u. t. t. tin. (37, 38);  
3, 4; 7, 8; 11, 12; 15, 16; pa vidu cauri uz 21, 22; 25, 26; 29, 30; 33, 34; 18; pa virsu.

#### 2. riņķi:

- 3, 7, 11, 15, 19 u. t. t. tin.  
(18) 38, 1; 4, 5; 8, 9; 12, 13; 16, 17; 18, 19; 22, 23; 26, 27; 30, 31; 34, 35; pa vidu cauri uz 2,  
4, 8, 12, 16, 20 u. t. t. tin.  
2, 3; 6, 7; 10, 11; 14, 15; 18, 19; 20, 21; 24, 25; 28, 29; 32, 33; 36, 37, 38, tad, kā 1. tin.


apstākļus: baterijas auklas nedrikst būt pārāk garas, jo zem apstākļiem arī viņas var spēlet antenas lomu un padarīt visu izslēgšanu iluzorisku. Ľaunākā gadījumā ieteicams no šām auklām sasiet „astotnieku“, lai viens magnetiskais lauks „ap-ritu“ otru. Tas jau nu gan ir primitivs „pūšļotāja“ paņēmiens, bet viņš uzlabo selektivitati diezgan manami. Vislabākais jau būtu nokapselet akkumulatoru un anoda baterijas iezemotā metala kaste, bet kamēr tas nav izdarīts, tikmēr jā-mēgina izlīdzēties citādi.

Otram kārtam — varbūt selektivitati varētu paaugstināt vēl caur to, ka Lg spolei pieslēdz paraleli t. s. differential-neutradonu (divi statori un viens re-tors), un ar pēdējā palidzību apvieno spoles matematisko un elektrisko vidus punktu. Šo mēģinājumu es pats neesmu vēl paspējis izdarīt, bet esmu pārliecināts, ka šādā kārtā aparats būs vēl selek-tiviks.

Beigās dodu vēl savā uztverēja šemu (Negadyne-Audions), kurš selektivitatis ziņā pārspēj 5-lampu Solodyne uztvērēju ar kapselekiem „Radix“ cilindra trans-

formatoriem (ar Sołodyne pa Rīgas laiku netiekū tājāk par Stokholmu uz vienu un Varšavu uz otru pusī; ar Negadyne — līdz Daventry 491, no vienas un „Popovkai“ no otras puses). Piebilstu, ka šis Negadyne uztvērējs strādā arī ar katru palīga anteni, strādā ar gaisa anteni vien (bez zemes vada), ar zemes vadu vien (bez antenas), kā arī pie rāmja antenes (Gust. Lotze, Berlin, piecstūra rāmis). Ziemas naktis uz rāmja uztvēru visas stiprās ārzemju stacijas (ar vienu lēnmaiņu pastipr.) ioti labā skālumā (līdz R8). Zimēju tikai audionu, jo z.-p. pastiprinātāja piebūve nevienam grūtības nedaris. Z.-p. varbūt varētu ņemt arī Loewe 3-kārtigo lampu. Audionam nepieciešams ioti labs reostats, piem. NSF, vislabāks tomēr ir sīkskaņošanas reostats (Lüdke, Berlin). Bez tam nevienam audionam nedrīkstētu trūkt potentiometris 400—1000  $\Omega$  (vislabākie ir NSF), jo tik caur pareizu kveles un tīkli-

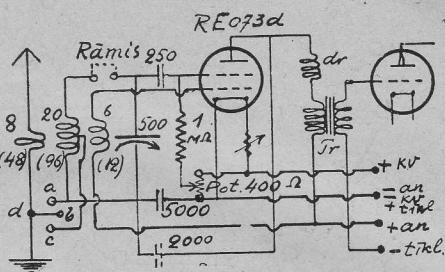na sprieguma iestādišanu iespējams no audiona izdabūt ārā visu to, ko viņš vis-pār spēj dot.



Pie šemas atliekas piebilst tikai to, ka priekšplate jāaizsedz un izsegums jāpievieno zemei. (Arī transformatora sērde).

Interesentiem došu labprāt tuvākus paskaidrojumus caur „Radio“ žurnalu.

Augstcienībā

G. Ilziņš.

Rīgā, Alberta ielā 1, dz. 5.

## Ī S I E V I L N I.

### L.R.B. Īso vilņu sekcija.

**Novērotie raidītāji**  
1928. g. marta mēnesī.

#### 2A:

EA: kl, py. EB: 4bd, dj, hp. EC: 2yd. EF: 8gdb, hip, ssw, zed. EG: 6hp. EI: 1fb, gc. EK: 4aca, au, fn, uak, qm. EL: 1a2b. EM: smlz, tm, ry, uk, wg, yu, zf. EN: 0bl. EO: 11z, 17c. EP: 1ar. ES: 2nt, 7nd. ET: 2kw, tpbp, tpa. EU: 10ra, 41ra, 43ra, 67ra, 75ra, 3ak. EW: hb. NC: 3ay. NU: 1ex, ks, mk, 2ain, aoj, blx, cuq, cxl, sc, 3mb, ql, afl, asc, bel, bgg. SB: 1aw, id, 2ax. SV: 1xc.

#### 2K:

EA: lrs. EB: 4bt, ds, fq, ic, kb. EC: 1bz, 1rv. ED: 7ü, 7md. EF: 8big, cc, ez, fbm, gyd, lc, nox, pl, ppp, zed. EG: 5xq, 6by. EI: 1am, gl, za. EJ: 7dd. EK: 4aak, aap, hy, uai, uak. EL: 1a 1x. EM: smws. EN: Dcx. EP: 1bx. ET:

pzz. EU: 13ra, 23ra, 39ra, 46ra, 63ra. EW: hkm.

#### 2V:

AC: gefc. AG: rann, ril, 67ra. AS: rsa. AU: 86ra. EA: cr, fk, py, rp, ze. EB: p1, 4au, bu, cb, di, ds, fp, ft, hp, kb, tm, EC: 1bz, 1kx, 1ra, 2un. ED: 7ah, bl, cc, cg, fp, fr, gw, md, sch, th. EE: ear 10, 62, 74. EF: 8bak, big, bra, btr, cc, ct, dmf, fal, fd, fix, for, fu, fxf, gdb, grg, il, lc, lk, mop, oqp, orm, pat, pme, pns, pro, rv, tis, ufm, ynb, zb. EG: 2cs, hp, nh, od, qm, xv; 5bd, jo, jw, ph, ux, yx; 6bb, ci, co, dp, fd, hp, lr, rb, rm, ut, vj. GI: 2wk. EI: 1dr, dy, fts, gc, kz, mg, nw, xk, za. EK: aeq, 4aap, fk, hc, hl, nv, qb, sk, uak, uj, no. EM: smga, rp, tm, uo, ve, vj, wr, ws. EN: Dga. EO: gw, 11b, 12b. EP: 1ai, cf, ES: 2nm, nx. ET: pbp, pgr, pju, pzo, pzz. EU: ms, pgo, rk6, 3ak, 3lm, 9ra, 10ra, 13ra,

39ra, 42ra, 43ra, 46ra, 49ra, 68ra, 128ra.  
EW: ab, hb, hkm, waa, wfv. FI: 1ta.  
FM: fmal, 8ssr. NE: 8ae. NU: 1gh;  
2awi, bhr, blx, cxl, rs, uo, wi; 3ht.  
SB: 1aw, bg, cg, id; 2id. OP: 1ad,  
cw. Dažādi: gkt, otex, sldg.

**2 V.**

AI: 2kt. AS: 71ra. EA: cm, wy. EB:  
4bc, dj, kb, lt, rs. EC: 1fm. ED: 7dx,  
fp, gu, hj, hm, jo, na. EE: ear62. EF:  
8ba, cc, cp, ez, fd, gou, lc, orm, pj,  
tsf. EG: 2cc, ju, zc; 5ad, by, ma, qf,  
rs; 6cl, hj, nf, qb, rm, uo; gi, 2wk;  
bj. EI: 1am, dr, dy. EK: 4abg, au,  
ba, cb, nd, tb, tl, uai. EL: la 1v, w, x.  
EM: uk, vj. EN: 0dj, ga, pm. EP: 1aa,  
bv. ES: 2na, 5dq. ET: 1f; tpzo. EU:  
09, 15, 27, 47, 54, 94ra. Dažādi:  
AND, ANK, AGA1, CRSC, FS1, GLL,  
GLQ, IR2, KZET, LP2, PCTT, PQW,  
WIK, XGA. 2bm, 6rb, 7gw, s7h. PCSS  
(phone).

-----

**Starp 50 un 25 metriem**

tagad bieži dzirdamas sekošas komercielas stacijas:

- 46,8 SUC — Kairo.
- 45,6 OCDB — Djibouti.
- 39,3 OHK — Vine.
- 36,5 GKT.
- 34,3 LP1.
- 34 RKV — Maskava.
- 33 IDO — Roma.
- 32 OCDJ — Eifeltornis.
- 30,3 KZET.
- 29 PCTT — Kootwijk.
- 28 PCMM un PCMK — Scheveninge
- 26,8 AGB — Nauen.
- 25 GLQ — Ongar.
- 24,5 FY.
- 24,2 GBM — Oxford.

2 R.

**Kas var pārdot savus vecos radio-žurnalus:** „Der Radio-Amateur“ Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 46 no 1925. gada un „RAFA“ Nr. 9 no 1926. gada?

Piedāvājumus lūdzu iesūtīt redakcijā zem „žurnali“.

Tikai jaunākie pirmklašīgie fabrikati nodrošina

**panākumus**

Pieprasat par brīvu spec. prospektus

**N. S. F.**

Maiņkondensatori — jaunie tipi kā arī 2—4 kārtīgie ar tiltuzbūvi (Trommelantrieb)

Blokkondensatori.

Spoļu turētāji ar sīknoskaņošanu. Sliedējīgi, lietdiņas, tāpiņas u. t. t.

**Formolit — skalas.****Baduf:**

Maiņkondensatori — amer. frekv. Reostati, ar un bez sīkregulēšanas. Transformatori. — Koncert Volt- un voltampermetri

**Aparati** 4 un 5 lamp. Neutrodyne.

**Būvplani** un būvkastes.

**Skaļruni** — „Juwel“ u. „Tonkunst“

**Baduf** precizie maiņkondensatori ar un bez sīknoskaņošanos — daudz lētāki (skatiet sludinājumu žurnāla 60 lpp.).

**Hydra:**

Mikrofarad-kondensatori no 0,001 līdz 10  $\mu$  F — no 350 līdz 10.000 voltu spriegumam.

**Selectite:**

**Skaļruni** — Detektori — Kristali

**Ultra** lampīnas Duotron un Sinus.**Bestag:**

loti precizie un lētie frekvences maiņkondensatori.

**Schaub:**

4-lamp. Neutrodyne aparats tikai ar vienu noskaņojumu un spec. Schaub aparatu daļas.

Visi jaunumi arvienu krājumā Radio kantori

**Vierhuff & Arnack**

Rīgā, Kungu ielā 1. Tālr. 22777

Pārsūtīšana pa pastu uz provinci

Pieprasat par brīvu mūsu jauno

ilustrēto cenu rādītāju

**Vācijas amatieriem** atļauts raidīt ar sekošiem viļņiem (metros):

100—95
74—70
46,5—45,5
44,5—43,5
10—8.

Uz 75 m. raida Eifeltornis un uz 45 m. Oslo meteoziņojumus. Tamēdēj šie viļņi amatieriem nav atļauti, tāpat kā viļņi no 43,5—10 m., kuŗi aizņemti no dažādām komercielām stacijām.

### Kas zin qra no ETA2B?

**Starptautisks mēģinājums uz 5 metriem.**

Pēc šim šēmas mēģinājums notiks svētdien 13. novembrī un svētdien 20. novembrī. Viļņa garums starp 4,9 un 5,1 metriem. A. R. R. L. piešķirs godalgas, vienu par labākām sekmēm uztveršanā, pie kam jaiesūta kopija no visa uztverta, otru par labāko qso dx. Raidītājiem jāraida vienreiz „cq“, vienreiz nacionālie burti un 3 reizes stacijas izsaukums. Visuto var atkārtot un pielikt arī vēl sevišķas kōda grupas.

## Organizaciju ziņojumi.

### PAZINOJUMS.

Latvijas Radio Biedrības Ventspils nodaļas valdes sastāvs uz 1928. g. ir sekošs:

Priekšsēdētājs: Kārlis Šmidts, dzīv. Ventspili, Smilšu iela Nr. 7.

Viņa biedrs: Roberts Ledus, dzīv. Ventspili, III. pamatskola.

Sekretārs: Kārlis Zvaigznīte, dzīv. Ventspili, Aspazijas ielā Nr. 21.

Kāsiņš: Gustavs Vincovskis, dzīv. Ventspili, Pils ielā Nr. 67.

Bibliotekārs: Krišs Brauns, dzīv. Ventspili, Pētera ielā Nr. 23.

Laborants: Aleksandrs Apše, dzīv. Ventspili, Reņģu ielā Nr. 8.

Nodaļas telpas atrodas Ventspili, Pils ielā Nr. 19 (III. stāvā) un ir atvērtas pirmdienās un piektdienās no plkst. 19 līdz 20.30.

### PATEICĪBA.

Latv. Radio Biedrība izsaka savu pateicību:

1) A. Kārkliņa kāgm par biedrībai ziedotiem žurnāliem „Wireless Constructor“ un „Modern Wireless“, un 2) firmai A. Leibovics par ziedotam „Voltron“ radio lampām 406, 415, 206 un 215.

V a l d e .

### L. R. B. Jelgavas nodaļa

izsaka pateicību O. Franka kāgm par dāvātiem žurnāliem „Funk“ (1927. g.) un Siksna kāgm par tintnīcu.

Bez tam sīrsnīgu pateicību izsaka vienīm dalībniekiem, ziedotājiem — firmām un privatpersonām un apmeklētājiem, kuŗi ar savu līdzdalību veicinājuši pirmās Jegavas radioizstādes sekਮigu izdošanos.

V a l d e .

## Kas jauns radiotirgū.

### „Vogel“ bateriju aukla „ASIA“.

(Bez redakcijas atbildības)

Gandrīz katram lampiņu aparata īpašīēkam būs gadījies pārdedzinat lāmpīnas. Un gandrīz katraiēz iemeslā meklējams apstākļi, ka lampiņas kvēles vadi saskārušies ar anoda vadīem, vaj nu kļūdainu savienojumu dēl, vai caur nepareizu pieslēgšanu, izolacijas pārberzēšanas dēl u. t. t. Šīnī ziņā nepārspējams aizsargs ir aukla „Asia“. Viņā pozitīvie anosa vadi audionam un pastiprināšanas pakāpēm ir pagatavoti no special-stiepulēm (pēc

D. R. P. normām), kuras anoda strāvas stiprumu automātiski samazina līdz tādai minimalai vērtībai, ka lampiņu samaitašana resp. pārdedzinašana tiek izslēgta. Aukla lietojama visiem lampiņu aparatiem, (1—8 lampām) un tā neatstāj nekādu iespāidu uz aparata darbību, skaļumu un selektivitati. Atsevišķie auklas vadi ir ar apzīmējumiem — plāksnītēm, kuŗas dod iespēju ātri un bez kļūdām izdarīt visus pievienojumus. Minetā aukla Latvijā dabujama visos radiopieserumu veikalos.

esat dabūjuši triecienu no antenas uz zemi plūstošas atm. elektr. strāyas, izdarot dažadus eksperimentus, un jautājat, vai tas nav dzīvību apdraudošs. **Atb.** Atmosferā esošie ķermeņi, piem. krusa, lietus pilieni, sniega pārsliņas u. c. ir elektrizēti, un atduroties pret kādu vadītāju, šinī gad. antenu, kā labam vadītajam atdod savu el. lādiņu. Tā, kā antena uzņem ļoti daudz šādu lādiņu un tos caur uztvērēja tinumiem novada uz zemi (vai otradi, skatoties pēc potenciāla uz daļinām), tad arī rodas lielāki elektriski efekti, piem. šnākoņa telefonos un dzirkstele. Tās ir mums jūtamās statistikas atm. elektrības parādības. Ja viņi nav pārāk lieli, tad dzīvībai tie nav draudoši, sev. ziemā. Bet vasarā ar to gan nevajaga eksperimentēt, jo nav izslēgts zibeņa efekts ar visām sekām. 2) Jūs brīnaties, kāpēc ar šo energiju nevar kvelināt kab. lukturīša spuldzi. **Atb.** kab. lukt. spuldze prasa apm. 0,4 amp. stipru strāvu. Statiskai atm. elektrībai ir gan lieli spriegumi, bet tā kā izlādešanās notiek ārkārtīgi atri (dažās desmitūkst. daļās no sekundes), tad kaut cik jūtami stipru strāvu nav iespējams dabūt, un tamdēļ, par nožēlošanu, Jūsu spuldzite arī nedega. Tāpat, pagaidām, šo pašu iemeslu dēļ nav iespējams arī šo energiju pārvērst mums lietojamā veidā (kā Jūs to prasat). Vispārīgi atm. elektrībai ir gadījuma raksturs. Jūs brīnaties, kamdēļ nedega papīrs, caur kuļu gāja dzirkstelite. Jāsaka, ka papīra degšanas (ar liesmu) temperatūra ir apm. 600 gradi. Lai to sasnietu, strāvas stiprumam jābūt visai lielam, un tāda ar balo dzirksteli nav sasniedzama. 3) Vienkāršojot un paletinot piederumus, P. T. D. G. D. III. tipa galv. telefonus izveido ar uzspiestu vāciņu, kurš vairs nav noņemams. Tas nav pieļiems, bet gan pieleiks gar malām. I. tips (Ls 13.—) ir ar aluminijs kapseli un uzgrieztu vāciņu, II. tips (Ls 9.—) ar izpresētu dzelzs-skārda kapseli (maziņu) un noņemamu vāciņu, bet III. tips (Ls 6.—) ar presētu vienkāršu kapseli un nenoņemamu vāciņu. Telefona magn. spolītes ir visiem vienādas, bet magneti 2 pēdējiem tipiem drusku mazāki par pirmo. Darbībā visi gandrīz vienādi; izšķirība ir mazliet membranas ieregulešanas ie-

spējamībā un galv. kārtā vienkāršāka izskatā.

**R. Bunks, Daugavpili, Z. D. Š. rad. stac.** Dēļ montažas šēmas izsūtīšanas 4—5 lamp. „Reflex“ vai „Neutrodyn“ uztverējam, laipni lūdzam griezties pie firmām A. Witt, Rīgā, L. Smilšu ielā Nr. 1, N. Hackelbergs, Rīgā, Valņu ielā Nr. 2, vai arī tieši uz ārzemēm, piem. Vāciju, pie firmas F. Ehrenfeld, Frakfurte p. Mainas. Pēdējai ir dažadi uztvērēju būves apraksti, ļoti plaši sastāditi, ar visām šēmām, fotouzņēmumiem u. t. t., kā arī daļu un piederumu aplēsi. Cena šādam pilnīgam aprakstam ir videji, 2 vācu markas (apm. Ls 2.50) un tā visu izsūta arī uz pēcmaksu. Griezoties pie min. firmas ar pieprasījumu, aizrādat tieši to uztvērēju, par kuļu Jūs interesējaties, jo citadi Jums piesūtis vairākas, un tas var iznākt par dārgu.

**J. Klavsonam, Mežo nes Juskās.** No radiopusstundu vadības mums piesūtīts Jūsu raksts ar šēmu. Paskaidrojam sekošo. Konturs ar 35 tin. spoli un 1000 cm. kondensatoru ir tikai Rīgas raidītāja izslēgšanai pašā pilsētā, (t. i. raidītāja tuvumā). Attālāku no raidītāja tas var arī nebūt, jo te viņa loma ir niecīga. Antenas un reģenerācijas spolem ir sek. tin. skaits: no 200—500 mtr. 50 t. un 35 tin.; no 350—900 mtr. (apm.) 100 tin. un 75 tin.; no 600—2100 mtr. 200 tin. un 150—200 tin. Tā tad būtu vajadzīgi 3 komplekti.

Attiecībā uz šēmas jūtīgumu (sk. Radio Nr. 9, lpp. 316) sakāms, ka tas ir vienāds ar parasto reģ. audiona jūtīgumu, un atkarīgs no izstrādājuma. Sakāms tika' tas, ka daudzi, kuŗi savu uztv. gatavojuši pēc šīs šēmas, ir ar to visai apmierināti. Tomēr, kur stacijas ir biežāki kopā, viena otrai mazliet traucē (sit cauri). Atsevišķi nevienu lampiņu ieteikt nevar, jo visas ir labas. Original-aparatā tika lietota Philips A109 un šo pašu lampiņu lieto arī daudz citi ar labiem panākumiem.

#### Izlabojums.

Dažos iepriekšējos žurnala numuros pie paziņojuma par M. Liepiņa radio spolu tīšanas darbnīcu ieviesusies klūda. Pareiza adrese ir šāda: Cēsu ielā Nr. 43 dz. 18. M. Liepiņš.

## Padomi.

No parastās papes (kartona) var dabūt labus traukus elementiem un citām vajadzībām, ja tos pēc izgatavošanas piešūcina ar parafīna un kanifolija kausējumu attiecībā 2 : 1.


Pudeles vārot labi apgriezt, lietojot šādu metodi. Pudelē līdz vēlamam augstumam ieļej kādu mineraleļļu (mašinēļļu). Tad nokarsē līdz baltkvēlei (vai gaišai sarkankvēlei) resnu dzelzs drāti, vai kādu stienīti un to iemērc eļļā, neskarot pudeles dibenu. Pēc īsa britīņa

pudeles virsdaļa pārsprāgs tieši vienā augstumā ar eļļas limeni, pie kam lūzuma vieta būs pilnīgi līdzēna. Tikai asās šķautnes jānogludina ar vili. Atzīmejams, ka no pudelem izgatavoti labi trauki galv. elementiem.

Fibra nav visai ieteicama kā izolacijas materials radio uztvēreju būvē, jo tai ir pārāk nenoteiktas izolacijas spējas un bez tām tā ir stipri higroskopiska. Tomēr viņas izolacijas īpašības var ļoti uzlabot, ja to piešūcina (izmērce) ar karstu parafīnu.

Izdevējs un atb. redaktors R. Kīsis.  
„Latvju Kulturas“ spiestuve, Tērbatas ielā 15/17.

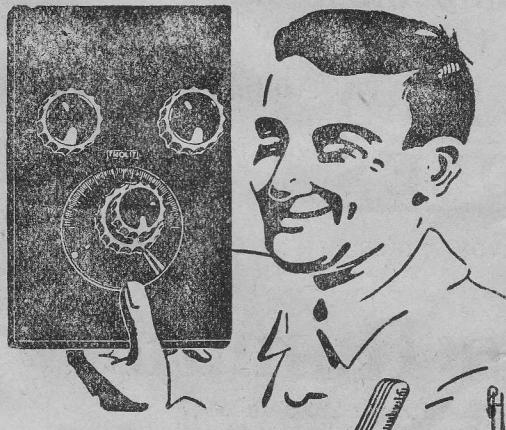**Jānis Gulbis un B-dri**  
**Elektrības uzņēmumi**  
 Rīgā, Brīvības ielā 21, tālr. 27189. Kr. Barona ielā 4, tālr. 21389  
**Radioaparati** vietējie un ārzemju  
**Labākie skalruņi**  
**Radiodaļas**



# TROLIT


LABĀKAIS UN LĒTĀKAIS  
 MATERIALS  
 RADIOAPARATIEM

DABŪJAMS  
 VISOS RADIOPIEDERUMU  
 VEIKALOS

**Loewe uztvēreji LOEWE RADIO Vairākkārfējas lampas**

derīgi skolām, iestādēm  
organizacijām ar plašu  
auditoriju

**Modernie  
skaļruņi**

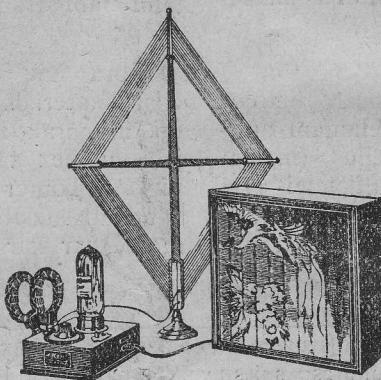

Viena lampa — ar ista-  
bas antenu — dod skal-  
runī tīru, skaidru un  
stipru skaņu

**Bojātas lampas  
izlabo**

Pamēģiniet mūsu pašu ražojumus!

Inženiers-specialists  
sniedz paskaidrojumus  
visos jautājumos bez  
atlīdzības

**»Latradio«**

2 lamp. uztvērējs  
godalgots ar lielo zelta  
medali, P. T. V. atzini-  
bas raksts

## **Visi radio piederumi**

Amatieriem un radio organizaciju biedriem — rabats

Demonstrē katrā laikā

Pieprasiet prospektus, katalogus, cenas

Izdevīgi maksāšanas noteikumi

**Piedāvāju paša darbnicā  
ar modernām mašinām  
tītās**

25 tin. — Ls 1.25 gab.

35 " — " 1.30 "

50 " — " 1.35 "

75 " — " 1.55 "

**R A D I O**

**SPOLES**

100 tin. — Ls 1.75 gab.

150 " — " 2.35 "

200 " — " 3.— "

250 " — " 3.50 "

Uz vēlēšanos iespējams pagatavot spoles arī ar citu tinumu skaitu

# **T/N Pauls Romans**

Rīgā, Marijas ielā Nr. 35, tālruņi: 28040 un 20947