

# Radio

---

— ŽURNALS —  
TECHNIKAI UN ZINĀTNEI



„Weekend“

Nr. 4

3. gads

## SATURĀ:

Vreelandā filtrs.

„Weekend“ uztvērējs.

Ārzemju uztveršana ar krist.-detektoru.

El.-magn. vilņu svars.

Kā pašam izgatavot pārveidotāju akumulatoru pildīšanai.

Virsmas jeb „Skin“ efekts.

Selektivs 2-lamp. uztvērējs.

2-lamp. uztv. ar plašu vilņu diapozonu.


Anoda strāva no apgaismoš. tīkla.

Padomi, jaut. atbildes, vēstuļnieks u. t. t.

Visjaunākā

zemper. pastipr.

lampa

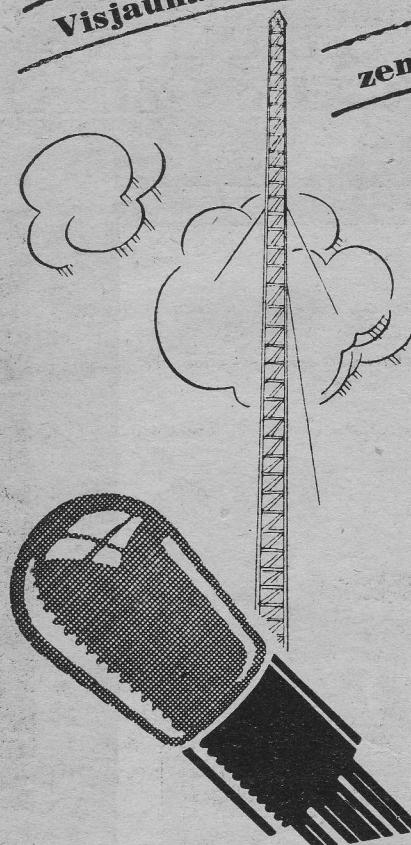

# B 443

Kvēlspriegums 4 volti

Kvēlstrāva 0,15 amp.

Piesātin. strāva 50 m A

Anoda spriegums 50 līdz 150 volti

Aizsargtīkliņa spriegums 50—150 volti

Pastiprin. faktors **100**

Stāvība 1,8 m A/voltu

Normalā anoda strāva 12 m A

**PHI利IPS**  
RADIO  
**LAMPAS**

Radiolampa B 443 ir konstruēta pēc pilnīgi jauna principa. Tā satur 3 tīkļus un domāta pēdējās pakāpes pastiprināšanai, speciāli lielu skaļumu sasniegšanai. Maiņstrāvas stiprums, kuš plūst cauri skaļrunim, lietojot šo lampiņu, ir neatkarīgs no toņa augstuma, patiecoties kam visas no mūsu auss uztveramās skaņas ir augstākā mērā dabīgas. Philips B 443 lietojama kā ideala pastipr. lampa, ir pie vienkārša kristaldetektora uztvērēja, ir pie audiona, kā arī dažādu tipu daudzlampiņu uztvērējos pēdējā pakāpē. **Cena Ls 24.—**

# Radio

žurnals

technika i un zinātnei

Latvijas Radiobiedrības oficīzs

Iznāk vienreiz mēnesi.

**Redakcija un ekspedicija:** Rigā, Elizabetes ielā Nr. 9-a, dz. 16. Visi raksti adresējami: Rigā, Galv. pastā, pasta kastite Nr. 773. Iemaksājumi uz pasta tek. reķina Nr. 996. Redakcijas tālr. 29456.

**Abonēšanas maksi:** 1 gads Ls 5.75,  $\frac{1}{2}$  g. Ls 3.—, 3 mēn. Ls 1.60. Abonēšanas maksu pieņem Rigā, Audēju ielā Nr. 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta-tel. kantoros, „Leta“ veikalos un lielākās grām. tirgotavās.

Nº 4

Aprilis


1928

Inž. R. Martinsons.
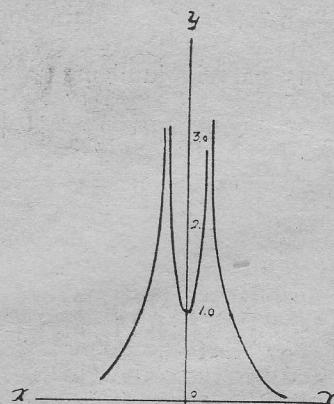
## Vreeland'a filtrs.

Priekš pilnīgas muzikas pārraidīšanas ir vajadzīgs, lai instrumentu virstoņi, kas kafrai skaļai dod savu īpašu krāsu, tembru, būtu visi pārnesti no mikrofona līdz telefonam uz klausītāju ausīm. Šie virstoņi, pilnā mērā uztverti, dod muzikas instrumentu skaņām sevišķu kuplumu un, ja tā var izteikties, arī spožumu, pilnasību. Kā nepiemērota mikrofona telpa vai sliks lēnmaiņtransformators ie-spaido priekšnesumu labumu, to zin katrs radio amatiers, kuļam bija izdevība pārdomāt un pārbaudīt šo jautājumu. Ir vēl viens uztvērēja elements, ar kuļu līdz šim nekas netika darīts un tas ir pats svārstīšs konturs, sastāvošs no pašindukcijas, pretestības un kapacitātes — L, R un C. Pie mazas pretestības kontura rezonances liknei būs uz fig. 1 attelotais raksturs. No tās redzams (un arī ieskaitlīots), ka tie biežumi (frekvences), kas nesakrit ar rezonances biežumu, tiek jo sluktāk uztverti, jo vairāk viņi atšķiras no rezonances biežuma. Bet radiofona rādītāja izstarotā svārstību kopībā ( $\omega_0 \mp \omega_M$ ) ir bez nesējvīļu svārstībām ( $\omega_0$ ) arī blakus svārstības ( $\omega_0 \mp \omega_M$ ), un taisni šie blakus biežumi, kas nes

muzikas virstoņus, tiek jo vairāk nospiesti, jo vairāk viņi atšķiras no nesēja biežuma. Tas ir, starp citu, iemesls, kādeļ joti selektīvi aparati dažreiz dod uzkrītoši bālu, nospiestu muzikas nokrāsu.



0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Fig. 1.

Amerikānietis Vreeland's līcis priekša filtru jeb rezonējoša kontura tipu, kurš zināmā mērā šo asas rezonances efektu

mazina. Lieta grozās ap pašindukciju un kapacitatu saslegšanu pēc fig. 2, kur C ir divi vienādi maiņkondensatori (praktiski — dubultkondensators),  $L_1$  — divas vienādas pašindukcijas un  $L_2$  — saites pašindukcija. Iedomāsimies, ka kreisā pašindukcija  $L_1$  tiek ierosināta no kāda atrmaiņstravas generatora (p. piem. antenas noskaņotās kēdes). Meklesim analitiski noteikumus priekš maksimalas stravas  $J_2$  labajā pašindukcijā  $L_1$ , jo tad kādā nebūt kēdē, induktīvi saistīta ar šo pašindukciju, arī tiks inducēts maksimāls el. dzinējspēks.

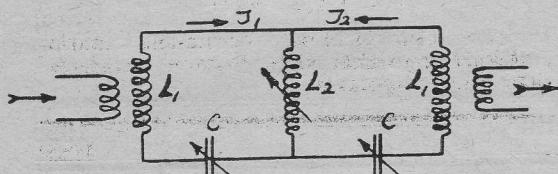


Fig. 2.

Redzam tādēļ, ka  $J_2$  sasniedz bezgalību pie  $x^4(1-x^2)-2x^2+1=0$ , t. i. pie

$$x = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha}}$$

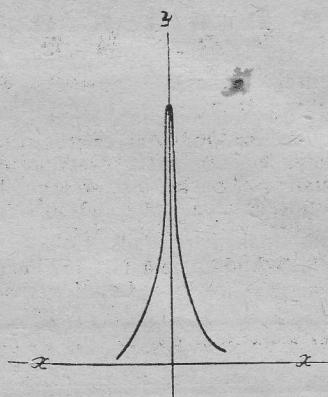


Fig. 3.

Kirchhoffa likumi attiecībā uz diviem konturiem dod:

$$J_1 \left[ j\omega(L_1 + L_2) + \frac{1}{j\omega C} \right] + J_2 j\omega L_2 = E$$

$$J_2 \left[ j\omega(L_1 + L_2) + \frac{1}{j\omega C} \right] + J_1 j\omega L_1 = 0$$

Ievedot apzīmējumus  $L_1 + L_2 = L$ ,

$$L_2 = \alpha L_1 \text{ un } \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \text{ dabūsim pēc}$$

nedaudziem pārveidojumiem:

$$J_2 = \frac{\alpha \cdot E \cdot j\omega C \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}{\frac{\omega^4}{\omega_0^4}(1-\alpha^2) - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 1}$$

Priekš rezonances ( $\omega = \omega_0$ )

$$J_{2 \text{ rez.}} = - \frac{E \cdot j \cdot \omega_0 \cdot C}{\alpha}$$

Nemot tājāk attiecības starp  $J_2$  un

$$J_{2 \text{ rez.}} \text{ un ievedot } \frac{\omega}{\omega_0} = x, \text{ dabūsim}$$

$$y = \frac{J_2}{J_{2 \text{ rez.}}} = - \frac{x^2 x^3}{x^4(1-\alpha^2) - 2x^2 + 1}$$

Ja tājāk izskaitīosim priekš kāda nebūt  $\alpha$  ( $\alpha < 1$ ) likni  $y = f(x)$ , tad redzam, ka parastās rezonances liknes (ar vienu ragu) vieta kombinacija pēc fig. 2. dod likni ar diviem ragiem (fig. 3.). Praktiski, vērājējot spolu pretestības, Vreeland'a filtra rezonances liknei būs uz fig. 4. nepārtraukto liniju novilktais linijas rak-

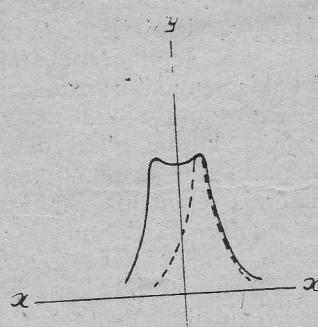


Fig. 4.

sturs. Vienkāršas LC kombinācijas rezonances likne turpat izvilkto pārtraukto liniju [pēc Vreeland'a oscillogrammām originalraksta (sk. Pros. A. J. R. J., III. — 28. g.)]

Mes redzam, ka Vreeland'a priekšā liktā kombinācijā blakus biežumi — ober-toņu neseji — netiek nospiesti tik lielā mērā, kā tas notiek, lietojot parasto kombināciju LC. Filtra caurlaidības robežas var viegli regulet, mainot attiecību starp  $L_1$  un  $L_2$ . P. p. pie  $L_2 = 0,1 L_1$ , t. i. pie  $\alpha = 0,1$  filtra blakus biežumi, kurušas tas vēl labi laidīs cauri, atšķirsies no rezonances biežuma par apm. 5%.

$$(x_1 = \frac{1}{\sqrt{0,9}} = 1,055, x_2 = \frac{1}{\sqrt{1,1}} = 0,95)$$

Nepatikams ir gan tas, ka šie blakus biežumi savu attiecību pret rezonances biežumu nemaina, bet absolutās starpības  $\omega_1 - \omega_0$  un  $\omega_0 - \omega_2$  pieaug, biežumam  $\omega_0$  pieaugot. Citiem vārdiem, ja p. p. filtrs ir noregulets tā, kā pie  $\lambda = 500$  mtr. (600 kilociklu), viņa caurlaidības robežas būs  $\omega_1 = 610$  kc. un  $\omega_2 = 590$  kc.

( $\omega_1 - \omega_2 = 20$  kc.), tad pie  $\lambda = 250$  mtr. (1200 kc.), caurlaidības robežas papaļināsies ( $\omega_1 - \omega_2 = 1220 - 1180 = 40$  kc.). Te var viegli līdzēt, nemot  $L_2$  mazāku (tādēļ arī fig. 2.  $L_2$  parādīta mai-nāma).

Vreeland'a mēģinājumi ar šo filtru ir devuši labus rezultatus — ir bijis ie-spējams uzlabot uztvērēja pārstrādāto skaņu labumu. Praktiski pielietošanas veidi likti pagaidām priekšā pāris variantos (kā saites konturs starp antenu un pirmo lampiņu, starp divām atrmaiņ-pakāpēm); cerams, ka šis princips atradis plašāku pielietošanu, lai gan filtra iz-veidošana nav visai lēta un vienkārša, jo filtra zariem jābūt ar vienādiem elektr. datiem (t. i. būtu jāņem dārgi dubultkon-densatori, lai viļņu gaļumu atkarība no kustīgās sistemas stāvokļa būtu vienāda).

R. Martinsons.



## „Weekend“.

Par „weekend“ angļi nosauc mazu izbraukumu zaļumos, resp. atpūtas braucienu nedēļas beigās — sestdienās un svētdienās. Velosipedi, motorrati un motorvāgi, laivas u. c. satiksmes līdzekļi tiek savesti kārtībā, un apbrūpojušies ar nepieciešamiem vārāmiem u. c. rīkiem, ieskaitot neizbēgamo pavadoni-foksterjeru (anglis un foksterjers esot nešķirami) — atpūtas gribetāji dodas svaigā gaisā, ārā no pilsētas putekļiem. Kaut kur birz-taliņā, upmalā uzceļ telti un tā pavada nakti brivā dabā. Pedējā laikā pārāk bieži pie šiem nepieciešamiem rīkiem pieskaita arī radiouztvērēju, kas atļauj dabā bau-dit muziku u. c. priekšnesumus. Lai ne-aizņemtu daudz vietas, šiem uztvērejiem jābūt ļoti kompaktiem, ar maziem samēriem un tomēr pietiekoši jutīgiem. Daudz un dažadi uztvēreji ir gatavoti, lai izpildītu augšminētās prasības un lielākā vai

mazākā mērā, tās izdevies arī izpildīt. Piem. šeit aprakstītais uztvērējs ir it pie-mērots Latvijas apstākļiem, ne tikai vietē-jās stacijas uztveršanā, bet arī pie ār-zemju raidstacijām tas uzrādījis labu jutīgumu un selektivitati.

Tāpēc šo „weekend“ uztvērēju (jāla-sa: uikend) mēģināsim aprakstīt, cerībā, ka vienam, otram amatieram tas iepatik-sies.

Vēl dažas iepriekšējās piezīmes.

Kā jau teikts, uztvērēja dimensijam jābūt mazām, svaram pēc iespējas nieci-gam, darbibai izcilus labai arī pie palīg-antenām, jo taču arvienu nevar izvilk labu augstu antenu, bet jāapmierinas ar pār koku pārsviestu stiepules gabalu, kā arī visai uzbūvei jābūt vienkāršai, me-chaniski izturīgai un stabilai. Tāpēc jā-lieto vispirms divtikliņu lampiņas no mazvoltigo lamp. serijas. Tas patēre maz

kvelstrāvas, un viņu anoda spriegums ne-pārsniedz 12—15 voltus, kas atļauj lietot dažus kab. el. lukturū baterijas. Darbībā, tās ļoti maz atšķiras no triodēm, bet vietas ietaupījumu dod nesalidzināmi lielāku. Gan iespējams ar dažādiem mākslīgiem paņēmieniem dažbrīd sasniegt lielākus panākumus (piem. refleksuztvērēji), bet tie ir grūtāki gatavojamī, jo pieprasī zināmu praksi, un bez tam ir darbībā diezgan kaprizi. Ja nu tiem kas notiek, tad bez instrumentiem neko nevar darīt. Bet zālumos nodarboties ar labošanu ir vairāk, nekā nepatikami.


Šim uztvērējam viļņu diapozons ir no 200—600 mtr., tā tad radiofona viļņu robežas. Ja vēlas uztvert garus viļņus, tad jāņem maināmās spoles, un tad visa uzbūve ir jau vairāk sarežģīta. Šo pašu iemeslu dēļ atmesta ar lēnmaiņu pastipr. pakāpe, jo bez komplikētakas uztvērēja šēmas, arī tā dimensijas un svars ievērojami pieaugtu, jo vispirms ir jāņem triodes (dub.-tīkl. lampīņas nedod pietiekošu pastiprināšanu), un tamdēļ arī lielā anoda baterija, piem. 90 voltīga, kā arī lielāki kvēlstrāvas avoti.

rēju tajām stacijām, kamēr šo pašu 2 pak. pastiprinātāju ar krist. det. uztvērēju var labi izlietot vietējās stacijas tveršanai:

Lai uztverējs būtu izturīgs pret satrīcīnājumiem, sitieniem u. t. t., visiem vadīem un dajām jābūt stipri pieskrūvētiem, un pievilktiem ar kontruzgriežņiem, un labi caurlodētiem kontaktiem.

Lietojamo lampīņu tips ir Philips A141 vai A241 (1 un 2 voltīgas), vai arī Telefunken RE072d (2 voltīga), kuļas cenas ziņā, un tāpat labuma, puslīdz vienādas. Apskatot šēmu, redzam sekošo.

Tiek lietota aperiodiska antena, t. i. antena — spole — zemes vads ( $L_1$ ). Tīkliņa kontura ( $L_2 C_1$ ) viens gals parasta kārtā iet uz lamp. pamatnes, tīkl. ligzdiņas, bet otrs nobeidzas ar banan-tapiļu, kuļu var ieslēgt pirmās lamp. reostata vienā vai otrā pusē (t. i. starp R un kvēldiegu, vai R un bateriju). Ar to panākama labāka ātrmaiņu pastiprin. darbības ieregulešana (lielāks skaļums) un to atrod mēģinot pēc aparata nobeigšanas. 1. lampīņas anoda ķēde ir spole  $L_3$  kuļas uzdevums ir pastiprinātās atr-

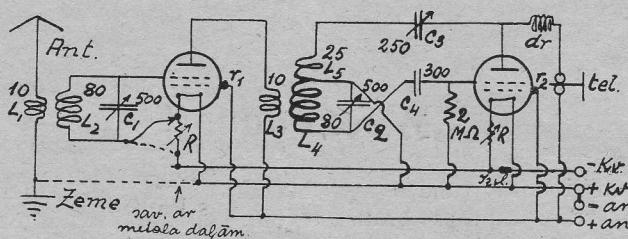

„Weekend“ uztvērēja šema.


Šēma ir viena ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpe un audions ar Reinartza reģenerāciju. Ar šim abām kāpēm iespējams sasniegt it ievērojamu skaļumu, resp. staciju daudzumu galvas telefona. Skaļruni nevar te pieslēgt, jo enerģija ir pārāk maza. Tomēr jutība vispārīgi ir tāda, ka ne tikai vietējo (Rīgas) raidītāju varēs dzirdēt dienas laikā, bet arī dažu labu ārzemes raidītāju. Mājas turpretim, pie-slēdzot, piem. atsevišķi 2 pakāpes lēnmaiņu pastiprināšanu, šo uztvērēju var pārverst par izcilus labu skaļruna uztvē-

maiņu strāvas pievadīt audiona konturām, ar kuļu tas šīnī gadījumā ir aperiodiski saistīts. Audiona tīkliņa konturs ( $L_4 C_2$ ) caur tīkliņa blokkondensatoru ( $C_4$ ) saistīts ar otrās lampīņas tīkliņu. Starp  $C_4$  un tīkliņa kaiju ieslēgts meogoms  $R_m$ , kuļa otrs gals pievadīts kvēlbate-rijas plus polam.

Lielākas selektivitātes un skaļuma dēlietota Reinartza reģenerācija (arī tāpēc, lai nebūtu kustos spolu). Spoles  $L_5$  magn. lauku, resp. reģenerāciju regulē ar kondensatoru  $C_3$ . Starp telefonu un

otrās lamp. anodu ieslēgta droseles spole dr, kūrāi jāaiztura ātrmaiņu strāvas no telefona un bateriju lēdēm, bet jāpiespiež tās iet caur reģeneracijas konturu.

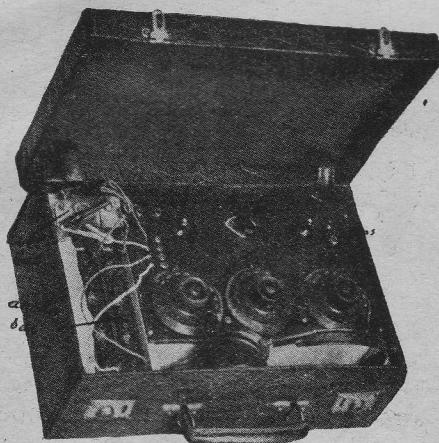Pie apraksta atzīmētie daļu sameri un lielumi ir atrasti kā visai izdevīgi un būvētājiem šoreiz būtu ieteicams, jo stingri pie tiem pieturēties. To neievērojot, var rasties neizbēgami sarežģījumi.




Uztvērējs gatavā veidā.

Ērtas pārnešanas deļ un izturības ziņā vairāk kā parocigas ir mazās Vulkan-fibras rokas somiņas (koferiši), kuras maksā vidēji, apm. 8 latus. No izolacijas materiāla (Trolita vai ebonita) izzāgējam vajadzīgā lieluma platni, vadoties no pievienotiem uzņēmumiem. Uz šis platnes simetriski iedālam vietas 3 kondensatoriem, izslēdzejam, bīdāmiem (vai arī grozāmiem) reostatiem, ant.-zemes spailēm, telefoniem, strāvas pievadiem u. c. Sadališanu iepriekš izdara uz tikpat lielas papīra lapas, un pēcāk, kad viss pareizi izdarīts, ar kādu asumu, piem. ilenu jāiezīmē vēlamās urbšanas vietas ebonitā, caur papīru (no priekšpuses).

Ja grib urbt no platnes pakalpuces, sadališanas papīram apakšā jāliek oglu (kopier) papīrs ar zilo pusi uz augšu, lai uz papīra otrsās puses rastos negatīvs zīmējums. To tagad var likt uz platnes virsmu un iezīmēt, kā agrāki teikts.

Spolei ļemam 2, vislabāk prescela, caurules 6 cm. diametrā. Vispārīgi tomēr jārikojas ar rīcībā esošo vietas lielumu. Pie ļoti mazas somiņas varbūt vajadzēs

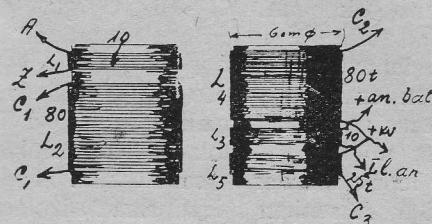ņemt 5 un pat mazāk cm. caurules. Spolu garums atkarīgs no drāts resnuma. Pie 0,3 mm. ar dub. kokvilnas aptīnumu, cauruļu garums būs vidēji 8 cm. Visām spolei tīšanas virziens ir vienāds, un tās jāsak tit no vienā gala



Uztvērēja spoles.

sākot. Izduram 2 caurumiņus, kuros izvei apm. 15 cm. brīvu galu, un tad liekam tinumus cieši vienu otram blakus, pie tam antenas spolei 10 tin., uz tās pat caurules 1 cm. attālumā, tīkliņa spolei 80 tin. Kā jau teikts, visus galus atstāj apm. 15 cm. garumā brīvus. Tad tādā pat garā tinam audiona kāpes spoli. Te sākam ar audiona tīkliņa spoli  $L_4$  — uztinot 80 tin., tad, atstājot  $\frac{1}{2}$  cm. starpas, uztinam saites spoli  $L_3$  10 tin., un tālāk reģeneracijas spoli — 25 tin.

Tālāk sakārtojam sekošus materialus: 2 maiņkondensatorus 500 cm. (pēc iespējas mazos apmēros, bet labus un ar gaisa dielektriku, piem. Ritscher), 1 maiņkondensatoru 250 cm. (arī Ritscher).

Skalas kondensatoriem ļemamas ne lielākas par apm. 7 cm. diametrā.

2 reostati (labi ir bīdāmie), apm. 20 omigi.

1 izslēdzejs.

1 tīkl. blokkondensators 300—400 cm. (Dabilier).

1 tīkl. pretestība (2 megomi, piem. Dralovid-Konstant).

Kapacitates iespāida novēšanas skārda plaknīte zem maiņkondensatoriem (vidēji  $22 \times 10$  cm.).

4 ligzdiņas.

1 telefona magn. spolite (2000 omi) droselei.

Apm. 4 mtr. savien. vads 1,5 mm. (4-stūrīgs, vēlams ar izolacijas cauruli).

Skrūves, tāpiņas, mazi misiņa stūreni,  
u. c. sīkumi.


1 sausais elements (ja lieto Philips A141) vai celuloida akumulators, (ja Telefunken RE072d).

4 kab. el. lukturiša elementus vai vienu gareno tikl. bat. 12—16 voltīgu.


Kad visi šie materiali sagatavoti, sākam iebūvēt.

Kondensatorus, reostatus, izsležēju, antenas un zemes ligzdiņas, telefona ligzdiņas novietojam izolacijas priekšplatne, pēc iepriekš izdarīta sadalījuma. Tad ar misiņa stūreniem piestiprinam izolacijas (arī parafinēta koka) listīti, spolu un lampīnu pamatņu piestiprinašanai. Minētai šķērslīstītei jābūt tādā stāvoklī, lai tā netraucētu kondesatoru platņu kušību.

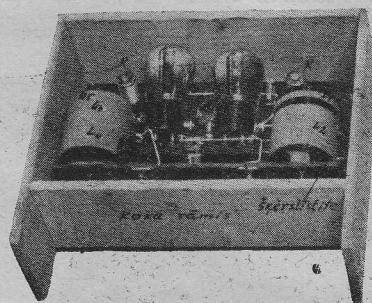vienu ar vadu, kurš pievienots kvēlbatērijas plus polam. Visus vadus labāki novietot glīti izliektus ar apaļiem stūriem, bet ne kaut kā sabāztus. Megoms un tāpat tikliņa kond. ir jāpielodē brīvi karājošies, lai pēc iespējas īsi vadī būtu



### Uztv. iekšpuse.

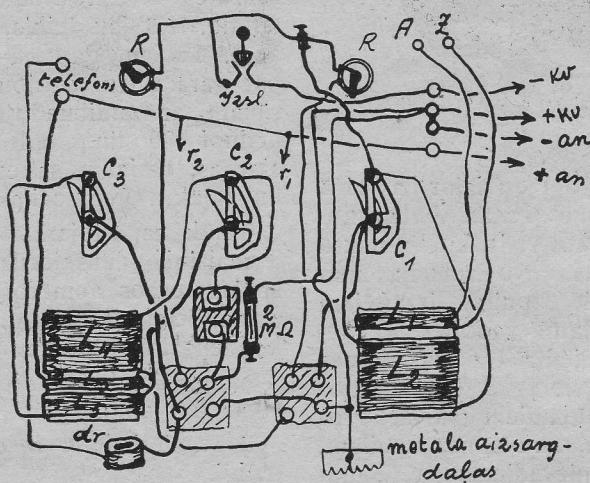

### Montažas šema.

Spoles pie listites varam pieskrūvēt šādi. No finiera vai cita tml. koka dēliša izzāgējam 3 cm. platu gabaliņu tā, lai tas tikko ieietu spoles galā (dibenā) un pēc tam ar 2 kniepadatām to pienaglojam. Šo koka gabaliņu tad ar parasto skrūvi pieskrūvējam pie šķērslistītes, viņas abos galos, pie tam kreisā pusē antenas spoli (skatoties no virsus caur priekšplatni), bet labā audiona kont. spoli.

Savienošanu izdaram pēc pievienotās montažas šēmas. Jaievēro, ka aizsarga skārda platnīte un tāpat visi stūreni jāsa-

lietoti. Šai ziņā resnais 1,5 mm. vads ir ļoti parocigs, jo visu uzbūvi tas ļoti cieši satur kopā.

Pēc pabeigtas montažas, kuļai jābūt  
loti labai un izturgai, ar labi lodeņiem  
kontaktiem un stipri piegrieztam skrūvēm,  
pagatavojam no sausa koka, apm.  $\frac{1}{2}$   
colligiem delišiem, rāmiti, kā zīm. re-  
dzams. Tā augstums līdzinas somiņas  
platumam, bet garums priekšplatnes ga-  
rumam. Rāmiti stingri iestiprina somiņā  
un pie tā pieskrūvē priekšplatni ar vi-  
sām daļām un lampinām.

Somiņas vienā gala (kriesā) paliek vieta kvēlavotam (elementam vai akumulatoram — no pārnēsājamo tipa, t. i. neizlīstošiem), bet apakšā ir vieta galvas telefonam un citiem piederumiem, piem. antenas auklai, zemes vadam u. t. t. Gatavas somiņas svars ar visiem piederumiem ir videjī 4 kg., (t. i. apm. 10 mārcīnas).


Vēl daži aizrādījumi pie lietošanas. Tā kā satricinājumi dažreiz ir visai lieli, tad visas daļas ieteicams salikt vate, vai aužamo diegu galu kušķos (lieto mechaniskā darbn.) un tā krietni aizsargāt no trīcināšanas. Lampiņu pamatnes jaņem, lai gan vibrējošas, bet tomēr ļoti stingras, lai lampiņas pārāk netricētu un nesaplīstu atsītošies. Bateriju gali pēc darbības beigšanas vislabāk atvienojami un gali ieliekami vai apsienami ar drānu (vai vati). Cītadi, nejauši pieskaroties anoda kontaktiem, var pārdedzināt lampiņas.

Minētais uztvērējs nav domāts vienīgi pārniešanai, resp. izbraukumiem. Pateicoties savai jūtibai, to var lietot visās vietas. Ar labu gaisa antennu arī dienas laikā tas var uztvert vienu, otru ārzemju staciju, bet vakara visas, kaut cik lielākas (apm. 60) stacijas ir labi sadzīdāmas galvas telefonā. Pievienojot

šim uztvērējam 1 vai 2 pakāpes lenmaiņu pastiprināšanu, iespējama ērta reproducēšana skaļruni. (Piemērotu apakstu ceram sniegt tuvākā nākotnē).

Ar dažādām paligantenām uztversana ir sliktaka. Tomēr vietejo (Rīgas) raidītāju ikkuā Latvijas vietā, arī dienā ar viņu var ērti sadzīrdēt, ja antenas vieta ļem parastu auklu un kādus 15—10 mtr. garu gabalu uzmet uz koka zara. Ja tuvumā nebūtu ūdens, vai zeme pārāk sausa, tad zemes vietā var ļemt pretīklu, t. i. apm. 10—15 metrus garu vadu vienkārši izstiepj pa zemi.

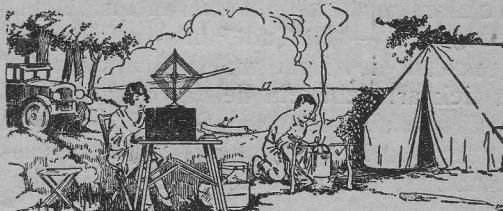Kā jau teikts, uztvērējs strādā, apm. no 200—650 mtr. Ja vēlas uztvert garākus viļņus, tad stipri jāpalielinā spoles, jātaisa tās maināmas un tad uztvērējs vairs nav ērti pārnēsājams. K.



„Weekend“.

## „Telefunken“ 25-gadu pastāvēšanas jubileja.

Lielākais Vācijā, kā arī viens no lielākiem pasaulei ir radiorūpniecības uzņēmums „Telefunken“. 27. maija 1928. gadā pāriet 25 gadi, kopš minētais vārds sāka skanēt pasaulei. „Telefunken“ sabiedrību nodibināja kopīgi firmas „AEG“ un „Siemens Halske“ Berlīnē, tādējādi apvienojojot abu firmu priekšrocības un spējas radionozare. Tiešām, jaundibinātai sabiedrībai „Telefunken“ driz bij pasaules slava.

Pusgada laikā pēc dibināšanās, sabiedrība bij izlaidusi jau 163 radiostacijas, kuras darbojās gan Vācijā, gan ārzemēs. Pirmās stacijas lietoja arī krievu-japanu kaļķu un sevišķi dienestam kolonijās,

kur telegrafa liniju tikpat kā nebija. Stacijas arvienu vairāk papildināja, tā kā 1905. g. būvēja jau krasta stacijas ar apm. 1500 km. darbības radiusu, kas tanī līkā bij ļoti liels attālums. 1906. gadā sāka būvēt pazīstamo Nauenas raidstaciju, kura kā zināms, velāk izvērtas par vienu no lielākām pasaules stacijām. Viens Nauenas stac. izbūves darbus līdz šai dienai izdara sab. „Telefunken“.

Sakarā ar skanošā dzirkstelotāja (Wien'a sistēmas) ievešanu, ar ko panāk zināmu neatkarību no atmosferas traucējumiem, „Telefunken“ stacijas ļoti atri izplatas kolonijās, speciāli ekvatorialos apgabaloš. Vācijas, Āfrikas kolonijās Te-

lefunken sab. izbūvē veselu radiostaciju tīklu ar lielstaciju Kaminā, Togo apvidū, kuŗa tieši sazinājās ar Nauenu. Arī dienvidamerikā „Telefunken“ stacijas ļoti izplatītājs, galvenā kārtā gar Amazonas upes krastiem, tādā kārtā savienojot austumu daļu ar rietumiem, pāri necaurējamiem mūža mežiem, pāri nepieejamiem Kordiljeru kalniem.

Lielā pasaules kārtā laikā, sakarā ar kabeļu atgriešanu, bij jālūkojas pēc spēcīgas lielstacijas, satiksmei ar ārpasauli. Tamdeļ Nauenas staciju izbūvē, iekartojojatrmaiņu mašīnu raidītāju ar 400 kv. jaudu un 200 mtr. augstiem mastiem. Šis bij pamats Vācijas transatlantiskajās sabiedrībai (Transradio A. G.), kuŗa dibinājās 1918. g. un tagad pamazām pārņem visu tālsatiksni savās rokās.

Sie Nauenas panakumi radīja ieverību citas valstis. Holandes valdība uzdeva „Telefunken“ sab. 2 lielstaciju būvi, Kootwijk'ā — Hollandē un Malabara — Jāvas salā tiešai satiksmei. Buenos-Airesā tiek arī uzbūvēta lielstacija satiksmei ar Eiropu un Ziemeļ-Ameriku. Tāpat Romā un Madridē Telefunken's ieriko savas lielstacijas, neskaitot lielu skaitu mazāku staciju.

Telefunken sab. ieriko arī vairak kārtēju atrmaiņu stravas telefonēšanu gar vadiem, kam liela nozīme dzelzceļdienastā. Bez tam tā izstrādā veselu rindu merojamos un pārbaudes instrumentus.

Sevišķi izcilus nozīme šas sab. stacijām ir kuģniecībā. Ievērojami ir viņas peilešanas iekārtas, resp. radiokompli, kuŗi atļauj kuģim atrast savu vietu pat biezāka migla vai nelabvēlīgākā laikā. Pedeja laika lielu vēribu piegriež arī bilžu raidītājiem, kuŗi, ka paredz, izsauks kardinālas pārgrožības visā ziņu pārraidīšanas technikā.

Radiofona staciju būvē Telefunken sab., pateicoties lielai praksei un ilggadīgiem novērojumiem, ieņem vadošu lomu netik Vācijā, bet arī daudzās citas valstis, jo no viņas ierikoto staciju skaits ir visai liels. Lielākās no tām ir „Deutschlandsender“, Königswusterhausenā ar jaudu 75 kw., 1250 mtr. un „Rheinlandsender“ Langenbergā 60 kw., 450 mtr. Šīs stacijas dzirdamas visā Eiropa un arī citas pasaules daļas.

Plašākas masas Telefunken sabiedrību pazist no viņas ražojušiem radiouztvērēju technikā, piem. lampiņām. Pateicoties plašiem pētījumiem, tās tagad izveidotas tik dažādi, ka pilnīgi spej apmierināt visas prasības no vienkāršam iekārtām līdz daudzlampiņu tāluztvērējiem.

Telefunken sab. simbols — zvaigzne — tiek uzskatīta kā vadonis ceļā uz nākotnes radiotehnikas attīstību; ar savu spožumu tas apgaismo šo ceļu un neļauj no tā novirzīties.

## Kā panākama ārzemju raidstaciju uztveršana ar pašbūvēto kristaldetektoru.

Bieži vien radio pusstundās nākas dzirdet radiofónam ienākušos jautājumus: „Vai un kā iespējams ar kristaldetektoru uztvert ārzemju raidstacijas?“

Uz šo jautājumu atļaujos iesniegt savus novērojumus vienkārša pašbūvēta kristaldetektora darbībā kā tādā, pie ārzemju raidstaciju uztveršanas. Savā laikā uz šo jautājumu jau sniedzu sīkāku aprakstu žurnala „Radio“ 1927. g. 2. numurā (sk. 68. lpp.), kuŗā, starp citu, galvenām kārtām, griezu vēribu uz to

apstākli, ka ārzemju tālākās raidstacijas dzīrdamības uztveršanai nepieciešami sevišķi uzmanīgi iereguļet detektora saskaru ar spiralites asumu, pie kam šim saskaram ir jābūt cik vien iespējams ļoti vieglam. Šim nolūkam ļoti parocigs, tā saucamais, „Daki“ detektora komplekts. Ne mazāka vērba arī jāpiegriež telefoniem. Arī tie vārda pilnā nozīmē rūpīgi jāsaudzē, lai caur kādu kritienu vai sitienu netikt bojati, kas zināmā mērā var atstāt ļoti manāmi sliktu iespāidu uz


dzirdamības skaļumu pat pie Rīgas radiofona uztveršanas, tādā kārtā nemaz vairs nerūnājot un nepielaižot domas par kaut kādas ārzemju stacijas uztvēršanas iespējamību. Liela vērība tāpat ari jāpiegriež āra — gaisa antenas izbūvei, tās augstumam, kļajumam un par visām lietām labai izolācijai. Tas pats sakāms par aparata, kaut ari tā vienkāršākās šēmas izbūvi, ari tur jāņem vērā visrūpīgakā izolācija un visu vadu savienojumu lodešana, lai cik vien iespējams mazinātu jau tā vajām strāvām varbūtējas parejas pretestības. Ja viss še aprāditais tiks ievērots, tad ari katrs varēs gūt neapšaubāmus panākumus.

Par savu kristaldetektora darbību attaujos sniegt visu to, kas patiesībā ar viņu ir bijis iespējams sasniegt un ko ari bez kādiem liekiem pārspilejumiem esmu sasniedzis pie ārzemju staciju uztveršanas.

Mana uztvēreja iekārta atrodas Rīgā, Brīvības iela Nr. 54/56 dz. 32, ar vārdu sakot ļoti nemierīlīga rajonā, kur trauce vispirms tramvajs, tad vairākas darbnīcas ar saviem motoriem, mājas lifts, zobārsta kabinets un t. t., nemaz vēl nerūnājot par blakus esošiem kaimiņiem „svilpejiem“ un daudzajiem skaistuma aparatiem. Attālums no radiofona — gaisa līnija — 1450 metru. Neskatoties uz to, ka driz paies divi gadi, kad esmu sācis savus međinājumus ārzemju staciju uztveršanā, man jāsaka, ka nebūt vēl nedomāju pāriet uz lampiņu aparata būvi, pirms nebūs sasniegt viss tas, ko vispār var dot viens kristaldetektora uztvērejs. Ľoti labi iegaumēju inženiera Lintera kunga pag. gada radio organizāciju kongresā teiktos vārdus, attiecībā uz tiem pārsteigumiem, ko spēj dot iedzīlināšanās viena pašbūvēta kristaldetektora eksperimentēšanas darbībā. Man jāsaka, ka Lintera kunga aizrādījums ir bijis tiešām vietā un es domāju, ka nav nekāda māksla būvēt lielos daudzlampiņos aparatus un ar tiem uztvert arzemes, kad no paša pirmsākuma novirzās, t. i. kad neviens nav centies izpētīt tuvāki mazo, niecīgo „kristaliņu“.

Vairāk kā gadu daudzus vakarus, stundu pēc stundas, pēc Rīgas programmas beigšanas međināju uz sava pašbūvēta detektora uztvert ārzemju raidstacijas. Šis

aparāts sastāvēja no pašbūvēta variometra ar P. T. V. G. D. maiņkondensatora 500 c. un telefona 4000 omu ar 500 c. lielu bloku. Izolācija — gramofona plate. Sākumā antena bija 25 mtr. augsta, tādā pat garuma, sastāvoša no diviem vadiem. Pievada gaļums līdz pārslēgim — 7 mtr., zemes vads — pus mtr. Zeme — centralapkurināšanas caurules radiators. Antena, kā no abiem galiem, tā ari no vieniem sāniem bija noēnota no ēku augšējo stāvu un jumta metala apšuvumiem. Ari tad klusi kaut ko dzirdēju no ārzemju staciju programmām, bet tad pielaidu varbūtību, ka laikam pārtveru no kāda blakus esošā kaimiņa stiprāka uztvēreja. Vēlāk, kad antenas vienu galu pacēlu virs jumta par 8 mtr. un otru galu ar pievadu par 2 mtr., man jau izdevās dzirdēt Breslavu, Berlini, Leipcigu, Vīni, Pragu, Langenbergu un Karalaučus. Saprotams, šo staciju skaļums, nēmot vērā dažādus atmosferas traucejumus, bija no R2—R4. Sevišķi laba skaļuma ziņa bija Vīne, Breslava un Langenberga. Jāpiezīmē, ka vislabākā dzirdamība bija no tām stacijām, kuriem savstarpējā viļņu diference lielāka. Saprotams, ka katram būs skaidrs, ka ar vienkāršu kristaldetektoru nekāda izcilus selektivitāte nav sasniedzama un ja ari to grib panākt, tad vienigi tik uz skaļuma rēķina. Ir stacijas, kuras pat 3 vienā reizē dzirdamas vai nu uz variometra vai kondensatora viena un tā paša grada. Tas ir ari saprotams, jo diapozonā no 200—500 mtr. viļņu gaļuma ir sablivētas pārak daudz raidītāju stacijas. Ko tur darīt? Kā jau minēju šī mana aparata šēma bija sekoša:

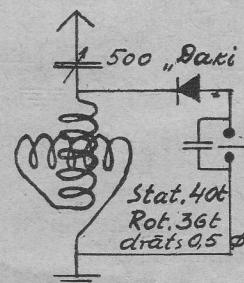

uz ausīm nav iespējams turēt. Tagad pie viena telefona piebūvēju no papes izgatavotu apm. viena metra garuma trubu. Šis mans pašbūvētais skaļrunis dod caur divām istabām pilnīgi saprotamas un labi dzirdamas skaņas, kā muzikā, tā arī lekcijās. Un ja dažu reizi pat pieslēdzu ārzemju uztvertās stacijas muzikalā daļu, arī tad klusi dzirdamas muzikas skaņas. Še nav nekā pārspīleta. Visu šo aprakstot mana doma bija tā, lai nāktu katram pretim ar šiem vajadzīgiem novērošanas rezultatiem, kas nepieciešami jautājumos attiecībā uz vēlešanos sadzirdēt kā ārزمes, tā arī Rīgas raidītāju no lielāka attāluma ar kristaldetektoru.

Abonents A. Klebergs.

**Redakcijas piezīme.** Radiopustundu vadība nodevusi mūsu rīcībā abomenta A. Kleberga kga rakstu, kuŗu šeit pilnā veidā ievietojam.

Atrodam tomēr par nepieciešamu piebilst, ka ārzemju raidstaciju uztveršana ar kristaldetektora uztvēreju ir padota daudzām nejaušībām. Intresentu vērību griežam uz inž. R. Martinsona kga rakstu žurnālā „Radio“ Nr. 1 no 1928. g., kur šis jautājums apskatīts no teoretiskā viedokļa (sk. Rīgas Radiofona jaudas palielināšana). Radioviļņu ceļi no lieliem attālumiem ir grūti noskaidrojami. Dažreiz uztveršana laba, dažreiz pat pie labākās gribas nav iespējams ko labu panākt. Kā jau šini rakstā autors aizrāda, te lielu lomu spēlē arī paša klausītāja individualitāte, ieregulešanas prasme un galvenais — pacietība.

## Kāds ir el.-magn. viļņu svars?

Vai el.-magn. viļņiem ir svars? Tas no sākuma izliktos pilnīgi neiespējami, jo visu laiku tika pieņemts, ka šie viļņi ir nematerialas dabas. Miljardu miljardiem šādi viļņu kūliši iet izplatījumā blakus viens otram (pec Faradeja hipotezes) un cauri viens otram, bez savstarpejās iespāidošanās un nejūtami mūsu jutējumiem.

Un tomēr, kā pēdējie pētījumi rādijuši, el.-magnetiskiem esot noteikta massa un tāpēc zināms noteikts svars.

Savā laikā jau vācu fiziķis H. Hertzs pierādīja, ka radioviļņi un gaismas starī ir vienādas dabas procesi, un ka atšķirība viņos meklējama tikai viņu dažādos viļņu garumos, resp. svārstību biezumos.

Šī atšķirība ir liela, jo radio viļņi merojas desmitiem, simtiem un tūkstošiem metros, kamēr gaismas viļņiem visgarākie ir tikai niecigas daļas no milimetra. Bet būtībā ir viss viens un tas pats. Tāpēc pētījumi, attiecībā uz gaismas stāriem ir sakarībā ar tādiem pat el.-magn. laukā.

Ja mums ir kāds priekšmets, piem. metala bumba ar svaru 1 kg., tad zem

tā mēs saprotam, ka bumba tiek no zemes pievilkta ar spēku līdzīgu 1 kg. Ja šo pašu bumbu pārnestu uz mēnesi, tad ievērotu, ka tā tiek pievilkta ar daudz mazāku spēku, t. i. viņas svars ir pamazinājies, lai gan nekas cits nav grozījies. Tāpēc šo iemeslu dēļ atšķirība massu no svara. Massa ir pastāvīga, konstanta, bet svars — mainīgs, atkarīgs no daudziem apstākļiem, un raksturojas kā reizinājums no massas uz kādu ikkatrai vietai raksturīgu koeficientu — sekundes paātrinājuma lielumu pie briva kritiena.

Nutons savā laikā pierādīja, ka 2 masas savstarpēji pievelkas un uz to pamatoja savu pasaules kustības teoriju.

1874. gadā slavenais fiziķis Maksvells pētot teoretiski un pēcāk praktiski reflektētās (atstarotās) gaismas īpašības, nāca pie slēdziena, ka kritošai gaismai (piem. no saules) jaizdara spiediens uz apstaroto ķermenī. Velak atrada, ka šis spiediens pie ļoti skaidras, labvēligas dienas un spilgtas saules gaismas, ir vidēji 40 miligrami uz 1 kv. mtr. lielu laukumu. Lai šādus spēkus merotu, visām ietaisēm jābūt ļoti jūtīgām, piem. viss jāievieto

no gaisa tukša stikla balonā, virsma kāda tieva stieniša galā jāpakaļ ārkārtīgi tieva (platina) diedzīņā un pēc diega savēršanās lieluma aprēķina attiecigos spēkus.

Neskatoties uz šiem niecigiem lielu miem, tie jāņem vērā daudzos aprēķinos. Ir piem. zināms, ka samazinot kādas bumbas diametru 2 reizes, tā svars samazinas  $2^3 = 8$  reizes, kamēr virsma pamazinas tikai  $2^2 = 4$  reizes. Tā kā gaismas spiediens ir proporcionāls virsmai, tad var aprēķināt, kādā gadījumā daļīnas caurmērs un gaismas spiediens būs vienādā lielumā, t. i. gaismas spiediens un daļīnas svars līdzsvarojas. Tas esot pie daļīnām, kuru caurmērs ir apm. 0,001 mm. Pie vēl mazākām, gaismas spiediens ir pat pārsvara un šādas daļīnās tad tiek ar gaismu spiestas projām. Ar to piem. mēģina izskaidrot saules protuberenču lielos sasniegtošos augstumus, kometu astes, kuras kā zināms, ir arvienu vērstas preteji saulei pie kometas lidojuma ap pēdējo. Zinātnieks Arrhenius izteicis pat domas, ka pateicoties gaismas svaram, pasaules telpa pārnesti dzīvību digļi (resp. pirmsūniņas) no vienas zvaigznēs uz otru. (Lai gan tagadējie petijumi rādijuši, ka uz zemes nav pagaidām sastopami pat vienkāršākie dzīvību digļi, piem. sporas, kuras spētu izturēt starpzvaigžņu absoluto

aukstumu un ultravioletos gaismas starus no spīdošām zvaigznēm).

Pierādītais gaismas spiediens deva ie-rosinājumu, šādu pat ipašību piešķirt elektro-magn. viļņiem. Pie atduršanas pret kādu šķērslī, tiem jaizdara spiediens, piem. līdzīgi tam, kā akmens, sviests pret sienu, izdara pret to spiedienu.

Savā laikā pazistamais varbūtības teorijas paudējs, prof. Einsteins izstrādāja teoriju, pēc kuras ikkuāram enerģijas veidam ir noteikta masa. Starp citu pēc tās var aprēķināt, ka no saules uz zemi ikdienas krit 160000 kg. gaismas. (Te jāpiezīmē, ka nupat atkal sāk kritiskāki skaitīties uz Einsteina teorijām, un daudzi zinātnieki jau to atmet). Kā jau agrāk teikts, ir pierādīts, ka 2 masas savstarpēji pievelkas. Ja gaismai ir masa, tad tai jātiekt no citām masām pievilktais. Tas izrādījies par patiesu, jo astronomiskie mērojumi rādijuši, ka stāvzvaigžņu gaisma, ejot gar sauli, tiek par noteiktu leņķi noliepta uz saules pusī, resp. pievilkta. Einsteins šo leņķi savā laikā noteica uz 1,74 sekundem. Australijā no amerikuānu ekspedicijas izdarītie novērojumi pie saules aptumšošanas 1922. gada deva 1,72 sek., kas gandrīz sakrit ar agrākiem aprēķiniem. Ar to tagad uzskata par pierādītu gaismas un līdz ar to elektro-magn. viļņu masas un svara esamību. Cik lielas tās ir skaitliski, tas gan vēl nav izzināts.

## Radiokrāsns.

Enerģijas pārnešanas problēms bezdrāts ceļā, sen ir nodarbinājis zinātnieku prātus. Starp citu bieži ir cilats jautājums tieši par siltuma viļņu pārnešanu bez kāda starppriekšmeta. Sakarā ar visai iso viļņu technikas attīstību arvienu vairāk un vairāk tuvojas šī jautājuma labvēlīgai izšķiršanai. Piem. panākta samērā lielā attālumā no izstarotāja izoleti iekārtu parasto elektrisko kvēspuldžu uzliesmošana el. mgn. viļņu laukā (Westinghouse-Co inženieru Thomas un Rentschler paņēmiens). Demonstrēti ari

sekmīgi mēģinajumi, tā sauktās radiokrāsns pielietošanā. Piem. minētais inž. Dr. Rentschlers rādījis iekārtu, kur no neredzamiem radioviļņiem, isā brīdi, pat momentāni ir izkusuši grūti kausējamī metali, piem. volframs. Lietots tīcīs paņēmiens, kurišs pazīstams zem radio-viļņu atstarošanos no metaliskām virsmām, līdzīgi gaismas viļņiem, kuras var, kā piem. projektors, sakopot tievā staru kūlīti un pēc tam savākt degpunktā. Lietotais viļņu gājums bijis 2,4 mtr. un enerģijas daudzums 10 kw. Jo isāku viļni

iespējams lietot, jo izdevīgaka iznāk enerģijas pārnešana. Izdarīti arī mēģinajumi, šādu metalisku spoguļu degpunktos ie-vietotu metalu, piem. zelta un sudrabu pārveidošanu gāzēs, pie kam te ir zināmas priekšrocības, jo min. vielas var ievietot stikla bumbās, kuļu sienas ir

ārpus degpunktā un tamdej tās nesilst. Tā kā stikls neaiztura el.-magn. svārstības, tad viņā ieliktās vielas iespējams deformēt līdz šim nesasniegtos apmēros, kas ir jūtams solis uz priekšu ziņatniskā pētišanā.

## Vai izdegušas elektriskas spuldzes ir atjaunojamas?

Tūlit pēc metalpavediena elektrisko spuldžu ievešanu lietošanā, sākas arī dažādi mēģinājumi, ka atjaunot izdegušas spuldzes. Lieta tā, ka bieži citādi pilnīgi veselai un labai spuldzei kvelpaviediens, kādā vieta pārlūzt, un tad strāvas ceļā rodas pārtraukums, kamēj spuldze nekvelo. Šo defektu mēģina provizoriski labot ar spuldzes sakratišanu, satricināšanu zem strāvas (t. i. ietverē). Tad bieži viens no brīvajiem galiem stipri šūpojoties skaļ blakus kārtu un, pateicoties rodošamies mazam volta lokam, piekausējas klāt. Strāvas ceļš ir tagad nepārtraukts, un pavediens kvēlo. Bet parasti ar šādu paņēmienu kveldiegs stipri saisinājas, pretestība paliek mazāka un caur spuldzi tad plūst stiprāka strāva, kas izsauc ļoti gaišu kvēli, tā kā pēc neilga britiņa (dažreiz gan līdz vairākām dienām) pavediens atkal pārdeg.

Vispārīgi, ja būtu iespējams atjaunot pavedienu pilnīgi, arī spuldze, varētu teikt, būtu mūžīga, ja vien stikla balons ir vesels. To mēģinājuši jau sen. Piem. 1890. gada (neilgi pēc šo lampiņu ievešanas) ir Vācijā patentēta kāda ierīce, kuļa atļauj ar samērā niecīgiem izdevumiem atjaunot, vai kā saka „reģenerēt“ pārdegušas spuldzes. Pēc tam ir pieteikti vēl daži vairāk vai mazāk pāpildināti paņēmieni un tagad, ja vien var tict specialiem laikrakstiem, šāda reģenerācija notiek vairumā — īpašās fabrikās.

Visumā reģenerēšana norit šādā kārtībā. Pēc izdegušo spuldžu ievešanas fabrikā, tās tiek šķirotas attiecībā uz atjaunošanas iespēju, t. i. vai tās nav ar

kādiem ārējiem defektiem, piem. pušumiem, ieskrāmbājumiem, apdegumiem u. t. t. Pēc tam tās šķiro pēc spriegumiem, sveču gaismām un veida. Tālāk sākas pati reģenerācija. Spuldzi ieliek sevišķā turētāja un ar spēcīgu gazes liesmu stikla balona galu sasilda gandrīz līdz kušanai, pēc kam ar sevišķu griežamo izgriež, apm. 10 mm. caurumu. Pa šo caurumu izņem visas pavediena paliekas un balona iekšpusi ar sevišķu ierīci nomazgā un notīra no varbūtējiem nosēdumiem. Tālāk spuldze iekļūst karstā gaisa strūklā, kurā to dažos acumirkļos pilnīgi izķavē, un balons pēc tam ir kriestaltirs — kā jauns. Tad izliec taisnus vai atjauno pavediena turētājus un ar smalkām, sevišķi konstruetām standzījām uzķāj jaunu kvēlpavedienu (pēc lampiņas tipa) un to piestiprina (piekniebji) pie kontaktiem. Pēc tam stiklu atkal karsē, lai caurumu galā pēc iespējas savilktu kopā (līdz 1 mm. diametrā), kur tad piekausē tievu stikla caurulīti, gaisa izpumpēšanai. No šejienes atjaunotā spuldze iet uz gaisa pumpjiem, kuŗi izdara iespējamo un vajadzīgo gaisa retinājumu balonā. Kad šis retinājums sasniegts, tad sakarse tievo caurulīti netālu no balona, līdz kāmēr tā paliek miksta, caur ko ārējais gaisa spiediens (atmosferas) pats izdara balona noslēgšanu. Pēc tam nogriež cauruli un apkuse galu, tā kā balona galā paliek visiem pazīstamais mazais asumiņš. Tālāk „jaunās“ spuldzes nokļūst laboratorijā, kur tās pamatīgi izmēģina, šķiro pēc gaismas un spriegumiem un tad tas iet uz noliktavu ie-saiņošanai un nosūtišanai.

Mēģinājumi, kući izdarīti no Šarlottenburgas fizikali-techniskā instituta, rādijsi, ka šis reģenerētās spuldzes ne ar ko neatšķiras no jaunizgatavotām kā spožuma, tā arī strāvas patēriņa un izturības

ziņā. Bet cenas ziņā tās ir videji par 30% lētakas par jaunām.

Varbūt arī mēs bieži vien lietojam reģenerētās spuldzes, maksādami par tām pilnu cenu, paši to nezinādami.

## Kā pašam izgatavot pārveidotāju akumulatoru pildīšanai.

Daudz amatieru ir mēģinājuši izgatavot pārveidotāju akumulatoru pildīšanai pēc apraksta „Radio“ žurnālā Nr. 3, 1927. g. Tur aprakstīts aparāts ar divām spolēm. Izgatavošana un šemas saslegšana amatieriem bez merāmiem instrumentiem gandrīz iespējama.


Ir bijuši gadījumi, kur amatiers, izgatavodams tieši pēc uzdotiem datiem, ir sazedzinājis vairākus transformatorus un tomēr nav gribēto panācis. Gribu dot mazus aizrādījumus, kā praktiskāki tos izgatavot tā, lai transformatori nesadegtu. Transformatora tinumu sadegšana notiek aiz nepareizas saslegšanas starp abām spolēm. Tinumus pretejī sasledzot, transformators ātri sakarst un tinumi sadeg. Transformatoru sakarsēšanu sekmē arī serdes apmēri, kući ir par maziem, ja serde tiek izgatavota no parastā mums pieejamā materiala — melna dzelzs skārda. Žurnāla Nr. 3 aprakstā minētie serdes apmēri ir piedoti priekš specifala transformatora (dinamo) skārda.

Ievērojot augšā izteikto, gribu aprakstīt īsumā pārveidotāja izgatavošanu 120 volt. un 220 volt. spriegumiem. Uztinot tinumus uz vienas spoles, tiks novērsta transformatora tinumu sadegšana.

Vispirms jāizgatavo koka paralelepipeds (klūciņš)  $150 \times 30 \times 30$  mm., uz kurā tiek uztīts  $105$  mm. plats biezš salimēts papīrs, lai kopējais biezums būtu apm.  $2$  mm. Kad uztītais papīrs ir labi izkaltis, viņu novelk no koka paralelepiedē un iegriež no katras gala apm.  $20$  mm., tā kā iegrieztās malas var izliekt uz katru pusē un pielīmēt pie kvadrata  $3$  mm. bieza fiņiera vai papes, kā uzrādīts zīm. 3.

Tagad var iesākt pašas spoles tīšanu. Primaram tinumam  $0,5$  mm. kapara

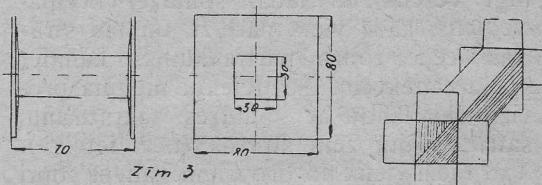puli, atstājot apm.  $15$  cm. garu galu pievienošanai. Vajaga uztīt  $1100$  tinustiepuli  $2$  reiz ar kokvilnas vai emaljas izolaciju (var arī  $\eta$ emt  $0,4$  mm.). Caur spoles galā izdurto caurumiņu izvēr stie-




mus, pec kam izvelk cilpu spoles galā apm.  $15$  cm. Uztītos tinumus pārklāj ar plānu papīri un turpina tīšanu tanī pašā virzienā, uztinot vēl  $900$  tinumus. Pēc tinumu uztīšanas galu izlaist tanī pašā spoles galā, kur sākums, atstājot tikpat gaļu vadu kā jepriekšējo.

Tālāk pārklāj tinumus ar plānu papīri. Sekundaram tinumam  $\eta$ em  $0,7$  mm. vaļa stiepuli  $2$  reiz ar kokvilnu izolētu un ar galiem rīkojamies tāpat, kā pie primāra tinuma, tikai ar to starpību, ka atstājam viņus spoles otrā galā. Tinam tādā pat virzienā, kā primaro, uztinot  $250$  tinumus; pēc tam izvelkot  $15$  cm. gaļu cilpu caur spoles galu, turpinām tīšanu tanī pašā virzienā, uztinot vēl  $250$  tinumus.

Trešais ir kvēles tinums, kučam var  $\eta$ emt  $1,2$  mm. resnu kapara stiepuli, uztinot tai pašā virzienā  $7$  tinumus, izlaist cilpu un uztīt vēl  $7$  tinumus. Ar to transformatora spole būtu uztīta. Lai šādu spoli uztītu priekš  $220$  volt., ir vajadzīgi sekosi materialu daudzumi: Primaram tinumam  $0,5$  vaļa stiepules, apm.

530 gr.; sekundaram tinumam — 0,7 mm. varā stiepuli, apm. 340 gr., un kvēles tinumam — 1,2 mm. varā stiepuli, apm. 7 mtr. Ja transformatoru gribam tīt tikai priekš 120 v., tad vajadzīgs 0,5 mm. varā stiepules apm. 300 gr.


Tālāk sākas serdes izgatavošana. Nemot parasto 9 mārc. smago dzelzs melno skārdu, apm. 1 lapu (loksne), sāgrējam 140 mm. platās strēmeles un pēc uzdota zimējumā 2. mēriem izgriežam apmēram 120 gab. stūreņus, kuŗi tiek rūpīgi izlidzināti, apvilēti un tad, pārklājot vienu pusi ar melnu spirta laku, saļikt spoles serdes vietā pec iespējas labi cieši. Stūreņus krustot tā, lai nākošais pāris segtu iepriekšējos. Serdes sastiprināšanu var izdarīt bez urbšanas sekoši: ņemt apm.  $3/4" \times 1/8"$  plakandzelzi un saloca 4 U-veidigus gabalus, kā uzrādīts zīm. 2. Tad, saspiežot serdi skrūvspīlēs, uzlikt viņus tanis vietās, kur serdes stūri krustojas.

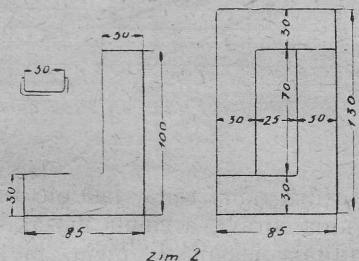

Savienošanu izdarīt pēc šemas zīm. 1. Primārā tinuma sākums un cilpas gali ir priekš 120 v. sprieguma un pievienojami spailēm 1 un 2. Tinuma sākuma gals no spailes 1 tiek pievienots arī pie spailes 3. Pie spailes 4 pievieno tinuma beigu galu — spailes 3 un 4 ir priekš 220 v.

Sekundarā tinuma sākuma un beigu galus pievieno pārveidotāja lampai punk-

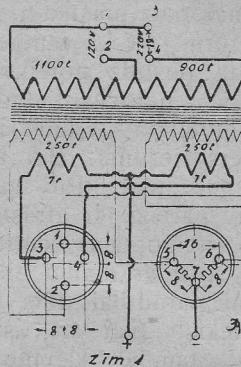tos 1 un 2. Cilpas galus pārgriež un pievieno pretestības lampīņas spailem 5 un 6. Kveles sākuma un beigu gali tiek pievienoti pārveidotāja lampas spailem 3 un 4.



Pretestības lampas spaili 7 savieno ar minus spaili un no kvēles tinuma izlai-  
sto cilpū pievienot plus spailei. Ar to savienošana būtu nobeigta. Visi uzdotie  
tinuma skaiti ir noteikti, lai lietotu Phi-  
lipss lampas Nr. 328 un Nr. 329.


Samontēšanu var izdarīt vienkārši pēc  
pašu amatiera ieskatiem. Izgatavojoj kā-  
stīnu ar uzliekamu vāku, vākam vidū  
ielaišt gabaliņu  $100 \times 45$  mm. trolita vai  
ebonita, kur ieurbj 5 mm. caurumiņus  
lampiņu ligzdiņām, kuŗu mēri piedotī  
zīm. 1.

Pretestības lampai vajaga paredzēt arī ceturto caurumu, lai izolētu lampiņas vienu kājiņu un nodarbinātu tikai divas, ar ko sasniedzam, ka aparats dod mums tikai pusi no saviem amperiem un voltiem (0,65 amp. pie 8 volt.), kas lietojams jaunu akumulatoru pildīšanai pirmo reizi. Parasti aparats dod mums pie 16 voltiem 1,3 amperus un automātiski regulē pretestību, caur ko var pildit dažādu tilpumu akumulatorus no 1,5—6 volti.
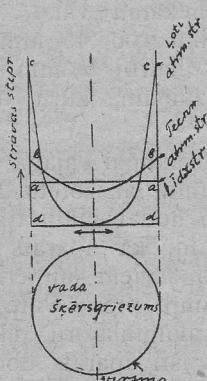
## Virsmas jeb „Skin“ efekts.


Kāda vadītāja pretestība elektriskai strāvai raksturojas ar šī vadītāja šķērsgriezumu, materiala īpašībām, gaļumu un arī temperaturu. Tā kā temperatūra var tikt pieņemta puslīdz noteikta (videja), un ja vadītājam lieto varu, tad viņa pretestība pie noteikta gaļuma ir atkarīga tikai no šķērsgriezuma. Bet tas ir tikai līdzstrāvas gadījumā. Pie maiņstrāvām tas vairs nav pareizi. Ir atrasts, ka kāda vienveidīga (homogena) vadītāja pretestība pieauga līdz ar maiņu biežuma pieaugumu. Šai parādībai dots nosaukums „virsmas efekts“ (vai arī „skin“ resp. ādas efekts), tamēļ, ka pie atri maiņīgām strāvām tās plūsma nav vienmērīga visa vadītāja šķērsgriezumā, bet pakāpeniski pieaug, sākot no šķērsgriezuma centra uz armalu, un pie visai ātri maiņīgām strāvām plūsma notiek tikai pa vada virspusi.

Pievēstais zīmējums rāda strāvas dažādu sadalīšanos kāda vadītāja šķērsgriezumā.



Pie līdzstrāvas (aadd) atrodam vienmērīgu specifisko strāvu, t. i. tādu strāvu, kuŗa plūst caur kādu vadītāja šķērsgriezuma vienību. Ja piem. 10 amperu plūst pa vadītāju ar  $10 \text{ mm}^2$  lielu šķērsgriezumu, tad kā specifisko strāvu dabujam  $10 : 10 = 1 \text{ amp}$ . Šis strāvas stiprums pie līdzstrāvas visās vietās ir vienāds, un tāpēc lin. aa, kuŗa rāda strāvas stiprumu, zināmā attālumā no centra ir taisna.

Maiņstrāvai strāvas stiprums visās vadītāja šķērsgriezuma vietās nav vienāds. Šeit specifiskā strāva vada centrā ir mazāka, nekā uz malām. Atkarībā no biežuma (t. i. maiņu daudzuma sekundē) maiņstrāvas specifiskā strāva var dot vairāk vai mazāk ieliektu simetrisku, likni (piem bb un cc). Kā no šim liknēm redzam, tad strāvas plūsma tiek atbīdīta uz malām, un jo vairāk, jo ātrākas ir maiņas. Pie ļoti ātrmainīgām strāvām praktiski visa plūsma notiek tikai pa vadītāja virsmu (cc). Tamēļ te nav vērts lietot masīvu vadītāju, bet pietiek ar plānu cauruli, kuŗa vēl labākas vadāmības pēc ir apsudrabota.

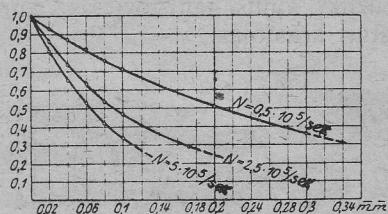

Kā te diagrama rāda, tad pie biežuma pieauguma strāva arvienu mazāk iespiežas vadītāja iekšpusē; piem. pie  $5 \cdot 10^5$  sek. (t. i. pie vīļja gaļuma 600 mtr.) strāvas stiprums  $0,1 \text{ mm}$ . dzīlumā ir tikai  $0,3$ , t. i. viena trešā daļa no tā stipruma, kāds ir vadītāja virspusē. Līdzstrāvai pretestība ir proporcionala lielumam  $1 : r^2$  (1 dalits caur radiusu kvadrātā), kamēr pie ātrmaiņu strāvām ta ir prop.  $1 : r$  (t. i. virsmai). Tamēļ radio-tehnikā, kur, kā zināms, ir arvienu darīšana ar ātrmaiņu strāvām, izdevīgi lietot vadus ar pēc iespējas lielām virsmām. Praktiski to izdara, nemot piem. apsudrabetu vaļa cauruli ar apm. 1 mm. (arī mazāk) biezām sienām. Uztvērējiem tomēr tas pārāk smagi un neparocīgi; tāpēc te iet citus ceļus.

Tiri omiskā pretestība pie ātrmaiņu strāvām nespēle lielu lomu. Lai gan, piem. vaļa vadītājam ar 2 mm. šķērsgriezumu pie biežuma  $10_7$  ir 18 reizes lielāka pretestība, kā līdzstrāvai. Pie

kvadratiska vadītāja strāvas stiprums vislielāks gar šķautnem.

Ja ir 2 vadītāji ar vienādu omisko pretestību, bet dažādi vadošām vai lieluma virsmām, tad labāki vada resp. mazāku pretestību uzrāda vads ar lielāku virsmu vai labāku vadāmību. Tā kā labāki par vaļu vada tikai sudrabs, tad vienīgi ap sudrabotiem vadiem ir priekšroka pret parastiem vāra vadiem. Virsmas palielināšanu, sevišķi uztvērēju technikā bieži pānāk ar to, ka nēm daudzus, samērā tievus, izoleitus vadiņus (parasti pārklatus ar emājas kārtīnu), kuri noteiktā veidā tā savij, lai ikkuriš vads zināmā garumā atrastos vada virspuse. Šādus emaljetus, savītus tievus vadus nosauc par ātrmaiņu auklām (piem. Vogel-Ema). Tiem attiecībā pret viena resnuma masīva vadītāju ir daudz lielāka virsma un tam-


dēj, kā iepriekš redzējām, mazāka pretestība. Tomēr priekš isiem vilniem, piem. zem 250 mtr., arī šī ātrmaiņu aukla izrādās nederīga, attiecībā pret viengabala resnajām caurulēm, kamēdēj te un sevišķi pie ultrā isiem vilniem darbība tiem ar tām iespējama.

Vispārīgi par virsmas efektu vācu zinātnieks Dr. A. Meissners izteicies, ka elektroenerģija arvienī tiecas parvietoties par virsmu, un tikaī sakarā ar pretošanos šai pārviešošanai ieiet vadītāja. Tamēdēj strāva vispirms piepilda virsmas daļas un pēc tam tikai tiecas iet uz iekšieni. Pie ātrmaiņu strāvām tamēdēj gadās, ka strāva vēl nav paspējusi ieiet dzīlumā, kad ārejais spriegums jau mainījis virzienu, kuri spiež strāvu iet otrādi. Tamēdēj vadītāja vidus paliek bez strāvas K.

## AMATIERU NODAĻA.
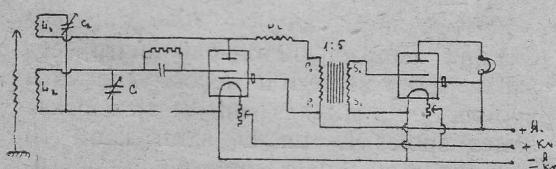
### Selektīvs divlampiņu uztvērējs.

Amatieriem, kuŗi strādā ar divtiklinu lampiņām, gribu aizrādīt uz sekošu selektīvu šēmu. Tā ir tā saucamā vācu „Keimzelle“, tikai piemērota divtiklinu lampiņām un sastāv no audiona un viena lēnmaiņu pastiprinātāja. Nepieciešamie materiali ir sekoši:



- 1 500 cm. maiņkond. ( $C_1$ ) ar taisnu biežuma vilņu līniju.
- 1 500 cm. maiņkondensators ( $C_2$ ).
- 1 transformators — lēnmaiņu 1:5.
- 8 lampiņu kājiņu ligzdiņas.
- 2 lampiņu reostati.
- 1 250 cm. blokkondensators ar gaisa dielektriku.

1 2 megomu liela pretestība.

1 droseles spole.

12 kontakttapiņas.


2 astoņveidīgo spoļu komplekti priekš isiem un gaļiem vilniem.

10 ligzdiņas, savienojamā stiepule un skrūvites pēc vajadzības.

Pamatplate ir no trolita  $32 \times 21$  cm. liela un atbalstas uz  $21$  cm. gaļiem un  $5,5$  cm. augstiem dēlišiem. No priekšas viņa nosegta ar  $32 \times 5,5$  cm. lielu dēliņu, kuŗa atrodas antenas un zemes ligzdiņas. Pamatplate var būt arī no koka, tikai pēdejā gadījumā pie montāžas jālieto izolācijas riņķi.

Priekšējā plate ir no parafinēta fiņera  $32 \times 23$  cm. liela un pieskrūvēta pie abiem sāmu dēlišiem. Sāds abu plātnu stāvoklis ir ļoti ieteicams, jo pie montāžas savienots ar skaistumu un praktiskumu. Uz pamatplates virspuses atrodas abas lampiņas, reostatu skalas, transformators un spoles. Uz plates apakšpuses atrodas tiklinā kondensatoru

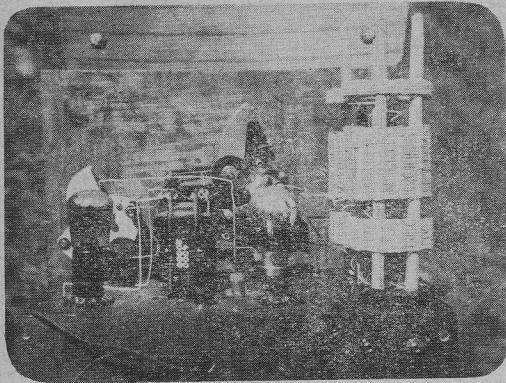
ar megomu, abi reostati un drosele. Uz priekšējas plates uzmontēti abi maiņ-kondensatori un telefona ligzdiņas.



Skats no sāniem.


Priekš anoda un kvēlstrāvas ligzdiņas nav paredzētas. Caur priekšējā dēļi izzāgēto caurumu tiek izvilkti četri mīkstas auklas pievadi. Kvēles (-) un anoda (-) pievadi tiek pievienoti pie otras lampiņas kvēles ligzdiņas. (Nepievienot pie tās kvēles ligzdiņas, kuļai savienojums nāk no reostata!). Kvēles (+) aukla — pie vada, kas savieno abus reostatus un anoda + — pie telefona ligzdiņas.

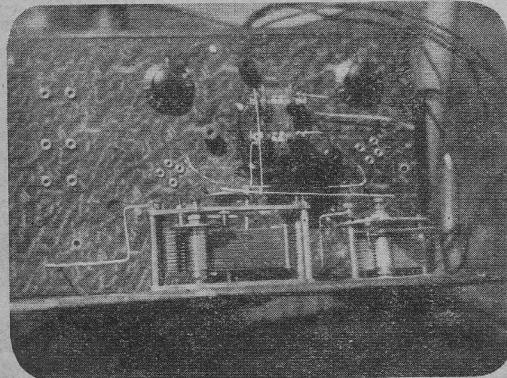Drosele izgatavojama viegli pašam. No trolita izzāgē 2 ripiņas ar 7 cm. caurmēru un 1 ripiņu ar 3 cm. caurmēru. Pedejai jābūt 4 m/m. biezai. Visam trim ripiņām centrā izurbj caurumiņu un savelk kopā ar skrūvi tā, lai iznāktu spole. Uz pēdējās uztin 30 metru 0,2 m/m. resnu, ar kokvilnu izoletu stiepuli un drosele gatava.



Skats no augšas.

Aparats domāts priekš astoņveidīgām spolem. Par vienu tišanu rakstīts „Radio“ žurnalā š. g. janvara mēneša numurā, kadēj pie viņas neuzkavētos. Par selektivākām tomēr esmu atradis Latvijā no Putniņa kunga konstruetas „L. R. B.“ spoles. Ar pēdējām, pielietojot filtru, man viegli izdevies izslegt Rīgu kā uz īsiem, tā uz gaļiem vilņiem. Turpreti strādājot ar vācu spolem, Rīgu iespējams bijis izslegt vienīgi uz gaļiem vilņiem. Par „L. R. B.“ spoļu tišanu domāju interesentiem paskaidrojumus neliegs Radio biedrība. Spoles uzmontējamas ar 4 parafinēta koka stienišu palidzību uz  $13 \times 7$  cm. lielas trolita plates, viena virs otras tā, lai tinumu virzieni visām spolem būtu vienadi. Pašā apakšā gul antenes spole, tad tikliņa un beidzot atgriezeniskās saites spole. Spoļu gali pievienojami pie kontakta tāpiņām un viss komplekts uz reizi iespraužams iekš pamplatē iemontētam ligzdiņām.

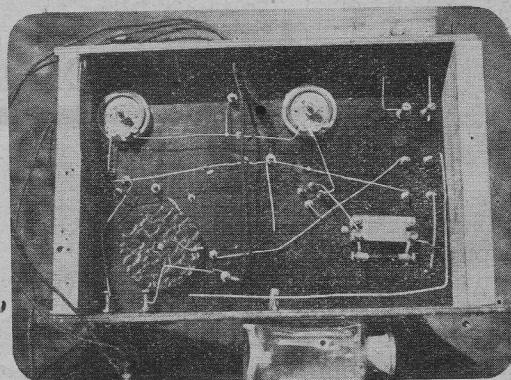

Skats no apakšas.

Vilņu diapozona 250—650 metru segšanai, spoļu samēri ir sekoši: Pie vācu spolem — antenas un atgriezeniskās saites spoles  $L_1$  un  $L_3$  satur katrā 16 tinumus, bet tikliņa spole  $L_2$  — 40 tinumus. Pie „L. R. B.“ spolem, — antenas un atgriezeniskās saites spoles katrā 20 tinumus, bet tikliņa spole 50 tinumus. Priekš vilņa diapozona 1000—2000 metru segšanai pie vācu spolem antenas spole satur 50, tikliņa spole 160 un atgriezeniskās saites spole — 40 tinumus. Pie „L. R. B.“ spolem: antenas spole 80, tikliņa 200 un atgriezeniskās

saites spole — 40 tinumus. Pārejais, kas attiecas uz montažu būs saprotams no kļatpieliktām fotografijām.


Par aparata darbību varu teikt sekošo: pie labas āra antenas esmu uztvēris ar 40 Eiropas staciju, pie kam kādas 6 ar sāpīgu (pārāk stipru) priekš auss skaļumu.

Roberts Ankevics dz. Rīgā, Cepļa ielā 4, dz. 8.
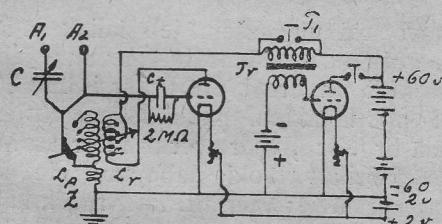
### 2-lamp. uztvērējs ar plašu viļņa diapozonu.

(Iesūtīts).

Viena no uztvereja prasībām ir plašs viļņa diapozons. Lampiņu uztvērējos viļņu maiņu parasti izdara ar iespraužamām spolem. Tā kā radiofona viļņu robežas ir ļoti plašas, sākot no 200 m. tas iet pāri 2000 m., tad lai visus tos sasniegstu, ir vajadzigs vesels spoļu komplekts, kas diezgan dārgs un ne katram pieietams. Šeit pievedišu šēmu, kur to visu var sasniegt ar 2 spolem, ne mot attiecīgos nozarojumus.



Theoretiski nemot tas ir parastais reģeneratīvais audions, ir 1 lamp. zemp. pastiprinātāju. Antenas spole ir 300 tin. un reģeneracijas spolei 900 tin. Pie kam katrai spolei ir nemti 5 nozarojumi. Spolei  $L_1$  nemti nozarojumi pie 35, 50, 100, 200, 300 tin. Spolei  $L_2$  nemti nozarojumi pie 25, 35, 75, 150 un 200 tinumiem.

Mainot tinumu skaitu antenas spolei, vajaga tinumus mainīt arī reģen. spolei, pie antenas spoles vajaga būt arvien vairāk tinumu nakā reģeneracijas spolei. Spoles vislabak ir nemt 2 šūnīspoles. Attiecīgās vietas pie spolem, kur jānem nozarojums, jānokasa ir izolacija un jāpielodē kļat vadi, kas tiek

savukārt pievienoti pie slidkontakta. Nōzarojumi jānem tā, lai abas spoles varētu grozīt spoļu pamatā. Aparāta vajadzīgi pavisam 2 slidkontakti, katrais ar pieciem kontaktiem. Antena pievienojama pie ligzdiņas  $A$  un  $A_1$ . Gaļaku vilni pie vienāda tinumu skaita dabūsim pie  $A_2$ , bet noskaņoties uz strādājošo staciju varēs labāk pie  $A_1$ , jo ir ieslēgts maiņkondensators 500 cm. Lēnmaiņu transformators ir 1:6. Ja gribam klausīties ar 1 lampiņu, tad otra lampiņa jaizslēdz un telefons pievienojams pie  $T_1$ . Kas attiecas uz tīkļu bateriju, tad jāsaka, ka dažā gadījumā bez tās var pilnīgi iztikt. Anoda un kvēlbaterijas spriegums ir atkarīgs no lampiņas. Nav jāaizmirst, ka II. lampiņa ir jānem ar mazu iekšējo pretestību un lielu emisijas strāvu. Ar šāda veida uztverēju var uztvert lielāko daļu Eiropas radiofona stacijas, pie kam lielākas un vietējā stacija nāks labi uz skaļruni, saprotams, pie labas āra antenas.

Uztvērējs vairāk derigs uz laukiem, jo pilsetā var gadīties, ka tuvu ir vietējā raidstacija, kas traucēs ārzemju uztveršanu pēdējās darbības laikā, jo šeit nav ievietots filtra konturs.

P. A.

### Vēstule no Liepājas.

(Iesūtīts.)

Liepāja atšķiras no Rīgas pirmkārt, ka pilsētā nav vēl līdz šim ierikots pilsetas ūdensvads, un, otrkārt, ka pilsetas iedzīvotāji apgaismošanai lieto līdzstrāvu.

Te nu arī Liepāja radio cienītājiem ir savi prieki un bedas.

Daudznie elektromotori pilsetā, kuŗus lieto jaunlaiku namos, iedzīvotāju apgādāšanai ar ūdeni, izsauc dažādus elektriskus trokšņus, un nedienas tad ir tuvumā atrodošamies radio klausītājam, jo elektromotori caur līdzstrāvas tīklu stipri trauce tuvumā atrodošos uztvērēju darbību.

Bet līdzstrāvai ir arī savas labās pusēs. Ar samērā niecīgiem izdevumiem, ierīkojot pildīšanas ierīci, amatieri savus akumulatorus uzpilda pie sevis māja tieši no pilsetas apgaismošanas tīkla, tādā kārtā uzpildīšanu paletinot un no-

# RADIO daļas pašbūvei

**Lielākā izvēlē**  
par  
**lētākām cenām**  
**augstākā**  
**labuma**



**DAKI** — detektori un kristali

**VOGEL-EMA** — antenas aukla dod divkāršu skaļumu un attālumu

**HELIOPEN** — zibeņa aizsargi-pārslēgi un antenu materiāli

**GENA** — maiņkondensatori, ar precīzu frikcijas sīknoskaņojumu

**YSO** — sīknoskaņotāju skalas un atsperīgas lampiņu pamatnes

**TROLIT** — plates un **WEILO** — transformatori. Spoles, pertinax-caurules, kokvilnas un zīda aptinuma stiepules

**CONUS** — skaļruņu daļas pašbūvei: membranas, magneti u. t. t.


**DRALOWID** — pretestības un blokkondensatori

Skrūves, spailes, savienojumu vadi u. t. t.

**ARNOLD WITT**, Rīgā, Valņu ielā 3

veršot akumulatoru nēsāšanu uz pildišanas iestādēm.

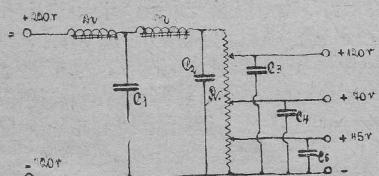Bez tam līdzstrāvu lieto uztvēreju anoda strāvas — dārgo anoda bateriju vietā, kuŗas pie vairāk lampu aparatiem saistāda galveno izdevumu posteni uztvēreja ekspluatācija. Priekš anoda strāvas piešķiršanas uztvērējam no apgaismošanas tīkla tiek ieteikta no vairākiem amatieriem sekoša ierīce:



pie kam: Dr. = droseles  $\approx$  1000 omi,

R = silita stienītis 8000 omi,

C<sub>1</sub> un C<sub>2</sub> = blokkondensatori  $\approx$  4 MF,

C<sub>3</sub> C<sub>4</sub> un C<sub>5</sub> = blokkondenzatori  $\approx$  2 MF.

Ierīcei vajadzīgās droselu spoles nav veikalos dabūjamas pirkt, bet tādas jā-

izgatavo vai nu pašam jeb jalieks tādas izgatavot. Blokkondensatori nemami labi, pārbauditi un droši pret caursīšanu. Kā vieni no labākiem blokkondensatoriem vietējā tirgū ir „Hydrawerk“ fabrikas. Minētas fabrikas bloki dabūjami pie fabrikas pārstāvja: Vierhuff un Arnack kantori, Rīgā, Kungu ielā Nr. 1, no kurienes arī liepājnieki var tādus izrakstīt.

Minēto ierīci uztvērēja anoda strāvai, bez kādiem parpratumiem un galvas lauzīšanas var pieslēgt pie uztvērejiem ar pilnīgi aperiodisku antennu (antena—spole—zeme).


Ierīce darbojas apmierinoši, bez kādiem trokšņiem un galvenais ar ļoti nelielu elektriskās strāvas patēriju no tīkla.

J. P.
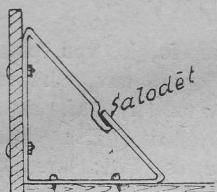
## Padomi.


Bieži pie priekšplātnes uzmontēšanas nevar sadabūt labus stūrus (stūra turētājus). Šeit rādīts kāds stūris, kuŗu var izgatavot ikkatrs. No biezāka skārda izgriež strēmelīti, skatoties pēc plātnes lie-

luma, no 35—50 cm. gaumā, apm. 1,5 cm. platumā un to izliec taisnstūra trijstūra veidā tā, lai hipotenusa pārkātos ar abiem galiem, par apm. 2 cm.



Taisnstūra abus katetus pieskrūvē ar skrūvēm kā vajadzigs pie pamatnes un priekšplātnes, tad nostāda priekšdeli pilnīgi vertikali, (vai velamā veidā) un tad pārkājošos hipotenusas galus salode (vai saskrūvē). Atzīmējams, ka ar šo paņemienu iespējams veidot pēc patikas, dažādus divplākšņu stūrus.

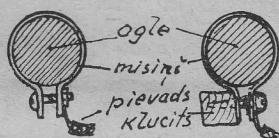
Pie maisiņu (Leklanše ogles elektroda strāvas noņēmēju (kontaktu) var izveidot arī kā rādīts pievestos zīmējumos. Pirmā misiņa strēmelīte ap ogli savilkta ar parasto skruvi, ar uzgriezni,



bet ja tāda nav pie rokas, tad viegli izlīdzēties arī ar parasto koka skruvi, kā iegriežamo ņemot cieta, sīksta, koka klucīti (var arī ebonitu).


Dažreiz lampiņas ir ļoti jūtīgas pat pret niecīgiem satricinājumiem, pie kam tās sāk skanēt un kaukt. Izlīdzē-

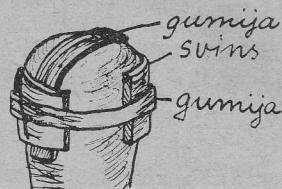ties te var tādi (ja negrib mainīt cietās pamatnes uz elastīgām), ka ap lampiņu saloca 2 svina strēmelītes, piem. (2×65×25) mm. Lai strēmelītes



nekristu zemē, tās vertikali tiek saturētas ar pār lampiņas galu pārliektu gumijas strēmelīti, bet horicontalā ar gumijas rīnķi, (piem. gabalu no vecas velosipeda kameras). Ar šo paņemienu var viegli novērst kaukšanu un skanēšanu.

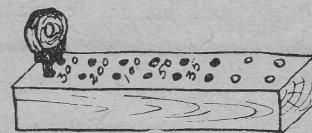Gadās ka lietojot šūniņspoles, ja to ir daži komplekti, tās pie nelietošanas kaut kā mētājas pa galdu vai citur. Tas vispirms nav parocīgi, jo pie lietošanas tās ir jāmeklē, un otrkārt, pie šādas nevēribas tās viegli var deformēties, nokasities izolācija un



pāt pārtrūkt pie kontaktiem. Te viegli var izlīdzēties, ja ņem koka klucīti un viņā ieurbj 6—10 pārus caurumiņu tā, lai spoles kājiņas viņos ērti iejetu. Katra caurumiņu pārim var iezīmēt viņā stāvosās spoles tinumu skaitu. Tas ir ērti un parocīgi, pie tam nebojā spoles.

# Ī S I E V I L N I.

## L. R. B. Īso vilņu sekcija.

Novērotie raidītāji 1928. g. aprīļa-maija mēn.

### 2K:

EA: eaky. EB: 4ar, 4co, 4hp. ED: 7dx, 7gu. EF: 8ei, 8gdb, 8rbv, 8vu. EG: 6ty. EI: 1fb, 1gc. EK: afk, 4abg, aca, aeq, jm, uai, uf. EM: smuf. ES: 5dma. EU: 31rk, 39ra 41ra. EW: ewhb. Dažādi: GKT, awv.

### 2 AG:

EA: OHK, eacr, fk, hz, lr, lrs, wü. EB: 4dj, ft, rk, ou, el, fp. EC: 1rf. ED: 7bs, 7gw, 7xx. EF: 8rg, big, fxf, pro, ix, tr, war lc, ge, lz2, tsf, bra. EI: 1gl, mg, za. EK: 4cj, dd, uai, uab. EP: 1aa. ER: 8cc. ES: 2nm,nai. ET-P: avb, zo. EU: rga, 12ra, 13ra, 15ra, 61au, 63ra, 65ra, 94ra, ra72, rk362. EW: ab, hb, kx, sr. AG: 67ra, b2. NU: WJZ. SBX: 1ms. Dažādi: FY, OCDJ, FX, AFK, AGB, AGJ, lck, PCTT, PCRR, PCPP, PCMM, PCJJ, b82, GLQ, SUW, AND; KZET ORU, 1xr, YR, XGA, OXZ, AEL, 7ly, AWV, GBJ, HVA1, FS2, xeu, gek.

### 2 AR:

ED: 7fr, ah, zo, mt, th, zg, rl. EF: 8fal, lgm, nfm, ak, pat, bl, ec, fe, sk, fbn, ez,

bi, zg, gw, knu, fu, lc, vpu, pb, tgs, kv, aj, ipk, ze, nnx, wav, uav, vh, fa, ssw, tfk. EK: 4au, sk, va, hy, af, acy, aeq, aey, ej. EL: la1it, 1v, ES: 5nf, 5nk, 2ul, Ojk. AU: 86ra, 8s. FM: 8kr. Dažādi: 8neal, PCRR, irl, glq, fc, fy, pcmm, apau, dz1m, pcp, wiz, xzüt, gkt, iqcl, rm, poe, el4, suw, ril, fb1, rp1, xlax, ffq, ewa, bla2, es2, hau1, pzc, dgaa, oho, ohk, eset, cs1, sqcl, bd5, ua3, esm, lx1, osk, agj, prw, prt, fs2, ebp, dqel,

### 2 AS:

EA: gp, py. ED: 7lo, 7xx. EF: 8bl, pme txf, ow, pa, fu; lzj, rrr. EG: 5is. EI: 1za. EK: 4uak, aeu, ub, va, aeq, ga, cb, hf, vj, aey, sf, uo. EM: smwr, ua, vd, sf. EN: Ödj, Öbc, Ödi, Özf. ES: 5nf, 5nl. ET-1 1e, 1ju, ET-P: ar, ju. Eu: ra, rb, 1xr, Ö8ra, 10ra, 15ra, 40ra, 57ra, 61ra, 96ra. EW: kx. NU: 1aa. Dažādi: aek, agj, aof1, agb, kzet, kb, glq, fh2, ag1, gll, ox7, spp, fy, ohk, pcmm, pett, pcjj, rkv, ag67, kza, nob, svw, fcc, rrp, oxz, ai, fa7, sglq, oe, snx, rli.

## S A C E N S Ī B A

rīkota no firmas N. Hakelberg, Rīgā, Valņu ielā Nr. 2 uz:

1. Labāko audiona uztvērēju ar vienkāršu pārslēgu īsiem un gariem vilņiem un
2. Labāko 3-lampiņu uztvērēju ar aizsargtiklinā lampiņām pēc principa: ātrmaiņu past., audionas. lēnmaiņu past.

### No svara ir:

- 1) vienkārša apkalošana,
- 2) lēls sniegšanas attālums,
- 3) selektivitāte,
- 4) dabiskā skaņu reprodukcija,
- 5) pec iespējas mazi apmēri.

### Godalgas:

Par labāko audiona uztvērēju precizijas daļu komplekts no firmas „Selektor“ vienam audiona uztvērējam, ar „Dralovid“ angstomīgo pretestību un atsperīgu lampiņas pamatni, kā arī „Hoka“ anoda baterija — 60 voltiga. Par labāko 3-lampiņu uztvērēju Philips skalrunis, par vienai aizsargtiklinā lampiņai Philips A442 un B443 un speciāla aizsargtiklinā lampiņu anoda baterija „Hoka“ 165-volti.

Piezīme: Sacensibā var piedalīties ik-

viens radioabonents ar pašbūvetu uztvērēju. Uztvērējus var nodot ikdienas, iepriekš min. firmas veikalā. Aparatus var iesniegt ari bez aparatu kastes, piem. uz vienkāršas pamatnes montētus, jo ārienes skaistumam nekāda vērba netiks piegriezta. Līdz godalgū izspiešanai, aparati. sēmas un uzbūve tiks turetas noslepusma. Ikkuram aparatam jāpievieno šēma, un iss apraksts par spolēm, tinumu skaitu, dajlu samēriem u. t. t. Pēc goda balvu izspiešanas, godalgoto uztvērēju šēmas tiks publicētas žurnālā, un tāpat ari pārejo iesutito uztv. šēmas apskatītas.

### Pazīnojums.

Tā kā vajadzīgās speciaallampas (piem. Philips A442 un B443) Latvijā nav dabujamas, jo krajumā esošas visas tulit tika izpārdotas un tamdēl daudzi reflektanti nevarēja tikt apmierināti, tad aparatu pieņemšana un godalgū izspiešana tiek pagarināta uz 1 mēnesi. (20. junijam, resp. 1. jūlijam).

Piezīme: Tiks ievēroti tikai pašgatavie aparati.

## Jautājumi un atbildes.

### Vēstuļnieks.

Sakara ar lielo piesūtito jautājumu skaitu, mums vispirmā kārtā iespējams atbildet tiem mūsu god. lasītājiem, kući iesūtījuši katram žurnalam pievienotu jautājumu kuponu. Rakstiski atbildam, ja jautāj. pievienota pastmarka atbildei.

**Abonentam V. Lasmanim.** — Pieteikumi patentu valdei apmaksājami ar pārasto zīmognodokli 80 sant. apmērā. Tomēr ieteicams aiziet uz turieni personīgi un visu noskaidrot, jo atkarībā no patentējamā izgudrojuma var būt viens, otrs jautājums, kuŗš noskaidrojams tieši uz vietas. Paskaidrojumi tiek sniegti bez atlīdzības. Nezinot Jūsu izgudrojumu, nevaram sniegt sīkākas ziņas. Adrese: Valdemara ielā Nr. 2 dz. 4 no 9—3.

**Abonentam, Rīgā.** — Tā kā inž. T. Vi-tola kgs ir pēdējā laikā pārāk aizņemts, tas savu rakstu „Mašīnu raidītāji“ nevar pagaidām turpināt. To ievietosim, tiklīdz radīsies izdevība.

**V. Tauriņam, Bērzaunē.** — Teoretiski lielāks skaļums būtu refleksuztvērējam š. g. žurn. Nr. 1, lpp. 15. Praktiski skaļums atkarīgs no būves, daļām, izstrūpības u. t. t. Katram amatierim-būvētājam tas, praktiski, dažāds.

Kāpēc Jums uztvērējs nestrādā, to pie labākās gribas nevaram Jums pateikt. Reiz tomēr citi ar to pašu uztvērēja ūsu sasniegusi labus rezultatus, tad, liekas, vaina meklējama aparata izbūvē, bet ne šēmā. Ievērojat to, ka min. šēmās (Nr. 1, 1927. g. un Nr. 1, 1928. g.) reģeneraciju iestāda ar reostata palidzību, pie tam visai precizi, pielietojot sīknoskaņošanu. Mēģinat izgatavot vispirms kādu vienkāršu reg. audionu, ar spolem, un tikai tad ķeraties pie Colpit-ultra-audiona, kuŗš pieskaitāms pie visai jūtīgiem svārstību audioniem, bet arī kapriziem.

**J. Ramanim, Rozenos.** — Jūs velaties pielāgot voltmetri, kuŗš rāda līdz 6 voltiem, mērošanai līdz 60 voltiem. Ievē-

rojat sekošo. Ikkatrīs strāvas mērošanas rīks savai darbībai prasa noteiktu strāvas stiprumu. Tā lielums ir daļas no miliampera, veseli miliamperi u. t. t. Zinot patreizejo voltmetra iekšējo pretestību, pēc Oma formulas  $J = E : R$ , var viegli atrast patērejamo strāvas lielumu. Pieņemsim, ka voltmetra pretestība ir šīni gadījumā (pieņemts patvalīgi, jo datus Jūs neesat uzdevuši) 6000 omu. Tad paterēta strāva pie pilnas raidītāja novirzes būs  $J = 6 : 6000 = 0,001 \text{ amp.} = 1 \text{ miliamp.}$  Tamēļ, lai mērotu lielākus spriegumus, Jums arvienu jāgādā, lai min. lielums netiktu pārsniegts, jo tad voltmetrs var bojāties. Piem. lai mērotu līdz 60 voltiem, pie maksim. strāvas 0,001 amp., voltmetra pretestībai jābūt  $R = 60 : 0,001 = 60.000 \text{ omi.}$  Tā kā 6000 omus mēs pieņemam jau esošā voltmetri, tad būtu jāpietin vēl 54.000 omi.

Šīs pretestības parasti tin no mangana vai nikelina izoletas stiepulites, 0,1, 0,08 (vai tievākas) mm. resnumā. Stiepules garums jāapreķīna pēc pretestības formulas:

$$L_{\text{mtr}} = (R \cdot q) : \rho$$

$L$  ir stiep. garums metros,  $R$  — vajadzīgā pretestība omos,  $q$  — stiepules šķērsgriezums kvadr. milimetros un  $\rho$  (ro) — ipatnējās pretestības koeficients; priekš mangana un nikelina tas ir vidēji 0,42.

Tāpēc piem. šīni gadījumā varam rakstīt šādi:  $R = 54000 \text{ omi}$ ,  $q = 0,005 \text{ mm}^2$ ,  $\rho = 0,42$ . Tad  $L$  būs  $\text{apm. } 650 \text{ mtr.}$ , kas svērs  $\text{apm. } 30 \text{ gramus.}$  Sa-protams, šie skaitļi ir ķemti patvalīgi un derīgi tikai kā pietura pie aprēķiniem. Atkarībā no tam, kādi materiāli atrodas Jūsu rīcībā, Jums iespējams rīkoties pēc patikas. Pielāgotais voltmetrs, pēc nobeigšanas, nepieciešami jāsalīdzina ar kādu precizu voltmetri un kļūda arvienu jāievēro pie nolasīšanas.

**A. Dievkociņam, Madonā.** — Vienai antenai likt 2 ievadus, katrai savā istabā, nav ieteicami, jo tad arvienu jāseko, vai otrs ievads ir izslegts. Ari elektriskā ziņa tas nav vēlams. Labāki ir, ja ievadu ierīcosat vienā istabā, bet turpinājumu varēsat vest citās istabās, vai arī uztvēreju nolikt pie ievada un telefona auklu izvilkta pa istabām.

**Sargajat savu radioiekārtu pret  
z i b e n a b r i e s m ā m**

ar

**HELIOPEN — antenas pārslēgu ARTUS**

Rupj- un smalkaizsargs ar kūstošu patronu

Atmosferas virsspriegumus novada uz zemi uu dod

**netraucētu uztveršanu**

**HELIOPEN — zibeņa aizsargi — automati, pie  
kuļiem antena bez pārslēgšanas pastāvīgi pasar-  
gāta no zibeņa**

**Heliogen — atsperīgās izolacijas kēdes pasargā  
antenu no pātrūkšanas.**

Pieprasat tikai „**HELIOPEN**“ ražojumus

**Radioabonentam A. Kārkliņam, Rīgā.** — 1. Vienkāršaks būvē un labs darbībā ir uztvērejs, aprakstīts žurn. „Radio“ Nr. 11, lpp. 377. Ar uztv. Nr. 2, 63. lpp., ir sniedzami labāki rezultati; selektivitāte un skaļums ir lielāki, bet arī uzbūve daudz grūtāka un dārgāka. Nezinot Jūsu prasības, nevaram ieteikt noteiktu šemu. 2. Nesaprotam Jūsu jautājumu „apkalošanas kārtībā“. Reiz jau gribat būvēt uztvēreju, tad domājam, ka uztvēreja darbības principiem Jums jābūt zināmiem, un tāpēc apkalošana būs skaidra pati no sevis. 3. Vēstules radiofona pusstundai adresējamas: „Rīgā, Radiofons, Radiopusstundu vadibai“. 4. Atļaujas nozaudešanas gadījumā ziņojums „Valdības Vēstnesi“ iznāk Ls 1.50, un marka jaunai atļaujai 40 sant., kopā — Ls 1.90. Pieteikums par nozaudešanu izdarāms Radiofona kantori.

**P. Steinbacham, Talsos.** — Atbildē uz jaut. par šemu žurn. „Radio“ Nr. 9, 1927. g. lpp. 315. (ar variometriem). 1. Pretestības lielums parasti ir 2 me-

gomi. 2. Šim uztvērejam var iztikt ar parasto bloku, t. i. ar vīzas dielektriku. 3. Kvēl- un anoda spriegums atkarīgs no lampiņu tipa. 4. No Jums minētas Philips A109 ir labas. Kvēlstrāva ir 0,06 amp. pie 1 volta sprieguma. Anodam videji vajadzīgs spriegums apm. 40—60 v. Šim uztvērejam varat ņemt abas Philips A109. 5. Variometru V<sub>1</sub> var graduēt un pēc tā noteikt vilņa garumu. 6. Uztveršanas attālums šeit grūti nosakams. Cerams, ka ārزمes dzirdesat.

Uz jaut. par uztv. tanī pat žurn. Nr., lpp. 316. 1. Potenciometri pašam gatavot nav ieteicams. Iznāks dārgāks un sliktāks par pirkto. 2. 35 tin. spole (un bloks) ir domāti filtra konturam Rīgas izsijāšanai. Tā nav maināma. 3. To varat ņemt kā šūniņspoli. 4. Min. A. Kārkliņa kā adrese mums nav zināma. Pārejie jautājumi apskatīti žurn. „Radio“ numuros. Ieteicams caurskatīt.

**P. S. Turpmāk atbildēsim tikai pēc jautājumu kupona iesūtišanas.**

**A. Kārkliņam, Liepājā.** — Šemā žurn. „Radio“ Nr. 12 no 1926. g., lpp. 226. dubulttikliņa lamp. sānu kontakts (otrs tikliņš) jāpievieno anoda baterijas plus polam. Ieteicams telefonu no šemā apzīmētas vietas pārnest uz otru pusi, t. i. starp  $L_r$  un anoda baterijas plusu, un otram tikliņam ķemt atzarojumu tieši no anoda bat. plus pola. Kondensatoram  $C_4$  jābūt ieslēgtam priekš telefona uz baterijas minusu.

**M. Taps, Rīgā.** — 1) Visi iepriekšējie žurn. „Radio“ numuri ir vēl dabūjami ekspedicija, Elizabetes ielā 99, dz. 16, kā arī P. T. D. G. D. veikalā, Audeju ielā Nr. 15, un Bergmana elektr. veik., Brīvības ielā Nr. 40.

2) Ja uz magnetiem (pievienojumiem) nav tieši atzīmēts pols, tad rikojaties, praktiski, šādi. Noliekat membrānu tā, lai tā „nepieliptu“ pie magnetiem (t. i. regulējot magnetu attālumu no membrānas). Pieslēdzat tagad kādu bateriju (piem. anoda) ar 10—30 v. spriegumu. Ja membrāna tagad pielip, tad pievadi rādis, kāds pols ir katram magnetam atzīmējams. No Jums minēto „atgrūšanu“ liekas, nekad nenovērosat.

3) 4 v. akumulatoru var atpildīt liekākais līdz 3,6 voltiem. Atpildot zemāki par šo, akumulators var viegli bojaties.

4) Izslēdzot ar reostatu, jāraugās, lai strāva tieši būtu pārtraukta, bet ne tikai samazināta, jo šīni gadījumā strāva tāpat tiek patērēta.

Attiecībā uz reklamām un sludinājumiem žurnalā „Radio“ paskaidrojam, ka ne redakcija atbild par ievietotiem sludinājumiem, bet gan veikalnieks, kurš ir sludinājumu ievietojis. Tamēj visos gadījumos it kā par mazvērtigu piederumu un materiālu iegādāšanas nepatikšanām laipni lūdzam griezties attiecīgā veikalā pēc paskaidrojumiem. Radiodājas analīzēt vai slavēt, vai noplēt, žurnala līdzstrādnieki aiz tīri techniskiem iemesliem nav spējīgi izdarīt.

**Abonentam 21492, Rīgā.** — Reiz jau Jūs pēc „Jaunā technika“ Nr. 18 lpp. 4 līdz sīkumiem aprakstītās kr. det. šēmas gribat būvēt sev aparatu, kamēj vēl griezaties pēc paskaidrojumiem par ta darbību pie Radiofona, sniedzot tos pa-

šus datus, jo tur taču šo šēmu nav pārbaudījuši. Griezaties tieši pie „Atbalss“ izdevniecības, ja Jūs vēl moca šaubas. Aprakstā min. šēmai veltītas 6 lpp., un tur arī viss izsmēloši teikts. Radiofons nespēs vairāk teikt. Tā kā tur teikts, ka aparats uztver tājas stacijas, arī pāri par 1000 km. attālumā, tad liekas, ka apm. 50 km. no Rīgas (Krimuldas pag.) Jums Rīgas Radiofons jādzird. Attiecībā uz skaļruņa pieslegšanu ir tā bēdigāki, jo tas prasa zināma stipruma strāvas, kuļas pagaidām, liekas, Jums nebūs iespējams sasniegt. Tāpēc vislabāk būvējat un mēģināt. Iepriekš neviens iznākumu Jums nepateiks. Vēlāk, pēc Rīgas Radiofona jaudas palielināšanas un pārbūves, varbūt arī Krimuldas pag. dzirdēsat ar krist. det. uz skaļrunīti.

**Abonentam J. Vilipsonam.** — Anoda aparata būves aprakstu domājam ievietot tuvākā nākotnē. Ieteicam iepriekš caurskatīt pārveidotāju aprakstus žurn. „Radio“ Nr. 3 no 1927. g. un šīni numurā, jo principiellā daļa ir gandrīz vienāda.

**M. Samunovam, Tukumā.** — Par strāvas izlidzinātāju būvi skat. aprakstu šīni žurnala numurā. Anoda aparatu aprakstus mēģināsim sniegt tuvākos žurnala numuros, varbūt jau nākošā, ja izdosies izdarīt plašākus mēģinājumus.

**Abonentam J. S., Jelgava.** — Attiecībā uz šēmu žurn. Nr. 10 no 1927. g., lpp. 353. 1) Te lampiņas, ja Jūs jau nu tieši gribat pieslēgt skaļruni, būtu labāk ķemt tipa Philips A441, ja vien Jums ir attiecīgs 4 voltīgs kvēlstrāvas avots (akumulat. bat.). Ja Jūs tomēr domājat lietot elementus, tad labāki (ekonomiskāki) lietot A141, jo starpība darbībā starp A141 un A441 nav gandrīz jūtama. A241 ir lietojamas pie 1 akum. elementa (2 volt.) un ne ar ko neatšķirās gandrīz no A141.

2) Vai muziku varēsat klausīties skaļruni, to te nevarām pateikt. Uzbūvējat uztverēju un tad redzēsaļ, ka tas darbojas.

3) Spoles  $L_3$  un  $L_4$  ir 2 atsev. spoles, pie tam  $L_3$  ir ar atzarojumu vidū, ano-

da pievadam. Spoli  $L_4$  jātaisa ar grozāmu pamatu, lai saiti varētu vājināt un padarīt stiprāku. Pēc būtības viiss komplekts ir ātrmaiņu transformators. Pašindukcija ir jebkuļa vadā, resp. spole, liela vairāk, mazā mazāka mēra. Tāpēc pašindukcijas spoles ir vispārīgs nosaukums un atkarībā no pielietošanas veida tam dod dažādus nosaukumus.

4) Cik volt. jabūt kvēlbat. priekš 2 lamp., ja viņai vajaga 0,8—1,3 v.? Atb. Atkarībā no lampiņu saslēguma. Ja lampiņas saslēgtas viena aiz otras (serijā), tad jāņem dubults spriegums (līdz 2,6 v. pie 2 Philips A141); toties strāvas stiprums būs tikai 0,08 amp. Ja turpretim lamp. liek paralela saslēgumā, tad spriegums paliek tāds, kāds ir vienai lampiņai, bet strāvas patēriņš dubultojas, t. i. lampiņas patēre 0,16 amp. Atkarībā no rīcībā esošiem kvēlstrāvas avotiem izvēlas vienu vai otru saslēgumu. Tomēr parasti lieto paralelo saslēgumu, kā lietderigāku.

**Abonentam Straupem, Rīgā.** — 1) Žurn. Nr. 4 no 1927. g. aprakstītais, lpp. 138, uztvērejs ir parastais reg. audions ar pārsledzeju īsiem un gājiem vilniem. Vai Jūs viņu varat pielietot, tas atkarājas no Jūsu prasibām. Ieteikt kaut ko nevaram, jo visas šēmas, kurās ievietotas žurnalā ir nēmtas parasti no darbā esošiem uztvērejiem un tamēj visas viņas ir derīgas un labi strādājošas. Ja Jums ir prasības pēc lielākas selektivitātes, skaļuma, vai piem. mazā anoda sprieguma un t. t., tad saprotams, šī šēma Jūs pilnā mērā neapmierinās.

2) Gājiem vilniem 700—2100 metr. Jūs varat nēmt (izdevīgāki) šūnīspoles: L ar 200 tin. R — ar 100—150 tin.

3) Mainkondensators ir priekš noskaņošanos uz noteiktu, resp. vēlamo vilnu gājumu. To nekādā ziņā nevar aizvietot ar blokkondensatoru. Kāds izskatās un kā darbojas Jūsu „vienkāršais“ kondensators, to nezinām; tāpēc par viņa pielietošanu nevaram Jums neko teikt.

4) Atvienot pēc darbības izbeigšanās kvēlvadus nav ieteicami, jo var iznākt īsie savienojumi. Labāki lietot reostatu priekš izslēgšanas, vai vēl labāki, — sevišķu izsledzeju.

**Piezīme:** 1) Ieteicams caurskatīt vi-sus žurn. „Radio“ numurus, jo tur varēsat daudz ātrāk atrast vēlamās ziņas. Nezinot Jūsu praksi un spejas, nezinot, cik Jūs vēlaties izdot naudu šim nolūkam, nezinot Jūsu vispārīgās prasības no uztvēreja nevaram kaut ko noteiktū ieteikt.

2) Turpmākiem jautājumiem lūdzam pievienot jaut. kuponus, jo citādi neatbildēsim. Rakstiski atbildam tikai pēc attiecīgas pastmarkas iesūtišanās.

#### **Abonentam J. Rozenbergam, Šķauņē.**

— Dubultigo mainkondensatoru kā antenas kond. var lietot, tikai domājam, ka tas ir pārāk liels greznums. Dubultos mainkondensatorus parasti lieto vairāk lampiņu uztvērejos noskaņojamās ātrmaiņu un audiona kēdēs, lai ar vienu kloki noskaņotu uzreizi vairākus konturnus. Citas „pozitivas vai negativas“ parādības šīnā ziņā nebūtu novērojamas vai iedomājamas, jo kondensators paliek kondensators.

#### **Abonentam 141, Slokā.** — 1)

P. T. D. G. D. aparatus uz nomaksu līdz 6 mēn. var pirkst ikkuš valsts vai pašvaldības ierēdnis, ar priekšniecības garantiju. Privatiem pircejiem jāvienojas katru reizi atsevišķi. Izpildblankas un tuvākus paskaidrojumu saņemsat P. T. D. G. D. veikalā, Rīgā, Audeju ielā 15. Turpat arī Jums paskaidros par uztvēreju izdošanās iespēju izmēģināšanai.

2) A141 un A109 ir no vienas serijas, t. i. 1 voltīgas. A109 patēre mazliet mazāk strāvas (0,06 amp.). Vidējā anoda strāva pie 80 v. ir 2 m.-amp. Telefona nodarbināšanai abas lampiņas ir pilnīgi vienlidzīgas kā skaļumā, tā jūtībā. Bet ja vēlaties nodarbināt skaļruni, tad tāpam A109 jādod priekšroka.

3) Variokoplers visiem vilņa gājumiem nav dabūjams. Ir međināts tādus gatavot, ar iespraužamām papildus spolem. Tomēr noteikti kaut ko ziņot par viņu darbību nevaram. Šādi variokopleri (Low-Loss tipa) dabūjami Leibovic veikalā, Kr. Barona ielā Nr. 4 un maksā vidēji ap 10 latiem.

4) Ar 1 Leklanše parasta tipa elementu kvēlināt 3 lampiņas nekādā ziņā nevar, jo tad noņēmā strāva būs apm.

0,3 amp. (videjī). Tīk stipru strāvu elements nespēj kaut cik ilgāku laiku iztūrēt. Ieteicam caurskatīt aprakstu par Leklanše elementiem žurn. „Radio“ Nr. 2 no 1928. g., lpp. 48.

**J. K. T., Slokā.** — 1) Meidingera elementus agrāki un arī vēl tagad bieži lieto telegrafa, jo viņi dod pastāvīga stipruma strāvu visai ilgu laiku. Kā elektrodi ir ķemti varš un cinks (bieza skārda veļteņi), kā elektroliti varā un cinka vitriola šķīdinājumi. Tuvāku aprakstu par šiem elementiem atradisat katrā fizikas grāmatā, kur ir aprakstīta elektrība.

2) Philips A106 ir agrāk bieži lie-tots lampiņu tīps. Tagad tās pārdošanā vairs nav. Tās aizvietotas ar A109. B106 nekad nav bijis, bet gan pēdējas kāpes pastiprinašana ir lietošana tīps B105; tā patēre pie 1 v. sprieg. 0,15 amp. strāvas un derīga skaļruņa nodarbošanai.

3) „Hova“ trīsdalju lamp. liekas vairs nav pārdošanā (agr. bij dabūjamas pie J. Martinson, Terbatas ielā 9/11). Tu-vākus paskaidrojumus dabūsat min. veikalā. Pārējos lampiņu tipus nepazīstam, jo nezinot fabriku, no inicialiem vien neko nevaram pateikt. Tie dažām lamp. sakrit, t. i. vienādi.

**J. N. A., Smiltenē.** — 1) Latvijā tik drīzi amatieru raidstacijas ierīkot nebūs atļauts, ta kā Jūsu prieki ir pāragri. Šo iemeslu dēļ arī nesniedzam raidītaju aprakstus. (Skat. „Radio“ Nr. 3, lpp. 72, „amatieru ierobežojums“).

2) Radioattīstība visās valstīs neko daudz neiet uz priekšu. Visumā radio-stāvoklis citās valstīs līdzinās tādam Latvijā, jo visas valstis taču saistītas ar savstarpējiem līgumiem. Apskatīt visu atsevišķi būtu lieki, jo nozīmētu at-kārtot vienu un to pašu daudz reizes. Raksturīgākos izņēmumus savlaicīgi jau apskatījam žurnala slejās.

3) Nezinot, kādi „sīkāki“ dati Jums nepieciešami par „Samson“ uztvēreju, nevaram neko tuvāku paskaidrot. Domājam, ka pietiekoši par to aprakstīts žurnalā Nr. 3 no 1927. g., lapp. 81.

**Ebonitam, Rīgā.** — 1) Attiecībā pret uztv. žurn. „Radio“ Nr. 11 no 1927. g., lpp. 375. Amatiers V. E., kuļš iesūtījis šīs šēmas, resp. uztvēreja aprakstu, domājis bezķermenē cilindriskās spraužamās spoles, t. i. tādas, kuras tītas uz tāpiņām.

2) Domājam, ka lietojot attiecīgi lie-lakas spoles, t. i. ar vairāk tinumiem, piem. līdz 200, varešat uztvert arī ga-řākus vilņus. Kā vidēju skaitu šiem ti-numiem priekš 600—2000 mtr. varētu ķemt:  $L_1$  — apm. 100,  $L_2$  — 200,  $L$  reg. — 150. Tieši dēļ tuvākiem paskaidroju-miem rakstiski varat griezties pie au-tora, pēc adreses: V: Eulenberga kgm, I. Rīgas pilsētas slimnīcā.

**Radioabonēntam, Reņģē.** — Radiofona programu izdevumā tiek iespiestas to staciju programas, kuras Latvijā ir pe-riodiski dzīrdamas uz normalo P. T. D. G. D. 2-lamp. uztvēreju. Ja progra-mas no dažām stacijām nav ievietotas, tad tās nav bijušas laikā piesūtītas. Pad. Krievijas staciju programas nekad ne-varam laikā saņemt. Esam vairakkartīgi međinājuši stāties sakaros ar attiecīgo stac. progr. vadībām, bet bez sekmēm, jo pie viņiem programma tiek sastādīta visai neregulari. Vācu u. c. radiolaik-rakstos iespiestās Krievijas stac. progra-mas pārāk bieži nesakrit ar īstenību, jo tās zināmā mērā tiek sastādītas uz personīgu domu pamata. Anglijas (Da-ventry un Londonas) stac. programas vē-lejamies iespiest jau sen. Tomēr tikai nesen P. T. D. ir devis savu piekrišanu dēļ minēto programu saņemšanas no B. B. C. Tāpēc drīzumā sāksim tās iespiest.

## Paziņojums.

Tā ka no 1. janvara š. g. žurnals „Radio“ un „Radiofona Programas“ iznāk pilnīgi šķirtos izdevumos, tad arī abonēšanas maksa turpmāk nav ap-vienojama, bet arvienu uzrādāma katram izdevumam atsevišķi, uz ko grie-žam mūsu god. abonētu vēribu pie abonementa atjaunošanas. Abonēšanas maksa iespiesta katrā izdevumā.

Redakcija.

**Abonentam 9605.** — Maiņmegomi parasti ir pēc šāda principa. Lielāks skaits papīra ripiņu tiek apsmērēts ar tušu un ievietots izolacijas materiala ietverē. Ar ietveres (caurules) galā ierikotas skrūves palīdzību ripiņas tiek ciešāki vai vājaki saspistas, caur ko pretestība ir mazāka vai lielāka. Kontakti galā un sānos atļauj izdarīt pieslēgšanu.

**Radiofona klausītājam Blumbergam, Rīgā.** — Attiecibā uz šemu žurn. „Radio“ Nr. 1 no 1928. g., lpp. 17. (zīm. 1.). Vispirms meģināt pārmainīt galus reģ. spolei  $L_2$ , t. i. anoda vadu liekot uz spoles (šemā) apakšu, bet no telefona uz spoles augšu. Tad tinumi Jūsu  $L_2$  spolei liekas par daudz. Nemat mazāk. Ieliekat 3 megomus pie tīkliņa. Apskatāt, vai visur ir laba izolacija un vai kontakti un vadi ir veseli.

**A. Tomsonam, Jelgavā.** — 1) Tā sauktiem „smadzeņu stariem“ un viņu uztveršanas iespējām pagaidām ir visai maz kas kopējs ar techniku resp. pielietojamo ziņātni, kāds ir mūsu ceļš. Tamēļ par minēto tuvākas ziņas varēsat atrast speciałos žurnalos (piem. ārstniecības v. tml.). 2. Nezinot, kādā virziena Jums ir vēlešanās pēc vācu radiožurnaliem, nevienu atsevišķi nevaram ieteikt, jo viņu ir ļoti daudz. Aizejat kādā vācu grām. veikalā (piem. Löffler, Rīga, Tirgoņu ielā 1) un apskatāties tur dažus eksemplarūs.

**Radiofona abonentam J. R., Rīgā.** — 1) Visparocigakie un vairāk lietojamās šēmās ir transformatori ar attiecību 1:5. P. T. D. G. D. transformatori ir labāki par parastiem (vienkāršiem) ārzemju transformatoriem. Tomēr nevar līdzināties ar labākiem ražojumiem. 2) Rīgā vidējais gruntsūdeņa līmenis ir apm. 3 metri (ari Basteja kalna apkārtnē). Līdz gruntsūdeņam parasti nokļūst urbjot vai rokot. 3. Skrūvi varat ņemt arī magnetizētu, jo tam nav nekāda nozīme. (Pie karborunda det., lpp. 150, 1927. g.). 4) P. T. D. G. D. telefoniem parasti tievākā aukliņa ir plus polam pievienojama, resnākā minus polam. Saprota, ka anoda bat. pārbaudei var lietot arī 4000 omu telefonom. (Anoda bat. pārbaude, lpp. 154, 1927. g.). 5) Nāk.

radioizstāde Rīgā paredzēta šo rudenī. 6) Megoms pats par sevi īso savienojumu dot nevar. Lai tas būtu, jābūt kādiem citiem, ārejiem iespaidiem. 7) Kas ir dziest. un nedziest. vilņi, par to izlasīt „Radio“ Nr. 3 no 1928. g., lpp. 70. 8) Philips lampiju A141 pastiprinātajam izlietot var. Tikai tā nespēj pārstrādat lielāku energiju un tamēļ vairāk lampiju aparatiem tā neder. 9) Vārds „zeme“ radiotehnikā arvienu nozīmē aparatu iezemojumu resp. savienošanu ar zemes masu. Tāpēc tas nav jāsaņauc ar parasto jēdzienu, piem. zemes čupu vai zemi puķu podā. Tāpēc dažreiz vārdu „zeme“ arī liek pēdiņās. 10) Ledion un divkāršās groza spoles ir viens un tas pats.

**Radiofona abonentam 19519.** — 1) Pēc noteikumiem ikvienam radioabonentam savām vajadzībām ir tiesība gatavot sev visāda veida uztverošos aparatus (14. pants). Domājams, ka, ja viens abonents otram palidz izgatavot aparatu un par to saņem maksu, resp. pārdod, tur nekas sliks nebūs. Bet tirgoties ar aparatiem var vienigi ar P. T. D. atļauju (not. 28. pants). 2) Lai varētu „ik-katru“ radiošemu saslegt, lietojot eksperimentu plāksni, liekas, ka tā pieņems visai lielus apmērus. Par nožēlošanu, arī ārzemju literaturā par to nav daudz rakstīts. Ja jau Jūs būtu eksperimentējās, tad pēc visu šemu izstrādāšanas pēc parauga žurn. „Radio“ Nr. 2 no 1926. g. Jums pašiem jo viegli būtu pārējās daļas piekombinēt klat. Bet ja nu Jums vēlešanās tikai kopēt pēc gataviem apaksti, kuļos paredzēti visi sīkumi, tad to nesauc par eksperimentēšanu, bet par niekošanos, un arī ārzemēs pārāk neatbalsta šo paņēmienu. 3) Kustošu aizsargu un dzirksteļu starpu ant.-zemes pārslēdzēja vietā lietot nevar, kā mazvērtīgus drošības ziņā. 4) Paraleli iešļegtu kond. kapacitates zumejas. Jūsu gadījumā 1000 cm. no maiņkond. plus 1000 cm. no blokkond. būs 2000 cm. kopējā kapacitāte, bet ne 500, kā Jūs izsakāties. Apskatāt rakstus par kapacitātu aprēķināšanu Nr. 2, 1927. g., lpp. 59. 5) Kādu blokkondensatora kapacitati parasti atrod mērojot, t. i. salīdzinot ar kādu zināmu kapacitati. Ar formulu ap-

rēķināt mazu blokkond. kap. nevar, jo dod pārāk nepareizu iznākumu. 6. Nezinot, kur Jūs min. kond. simbolu esat atraduši, nevaram arī pateikt viņa nozīmi. 7) Divkāršo groza spoļu pašind. pietiekoši tuvinēji varat aprēķināt pēc piemēriem žurn. „Radio“ Nr. 6/7, 1927. g., lpp. 222, p. 4.

**Radioabonentam 157.** — Tuvāki par metala antenu mastu (cauruļu) aprēķiniem skatāt specialu rakstu „Radio“ Nr. 1 no 1926. g., lpp. 7. Domājam, ka parastās 1,5 collīgās gāzes caurules būs derīgas, ja tās savilkas kopā pieduras vietā ar „muffi“. Tikai katrā ziņā ir jālieto atsaites. Bez atsaitu lietošanas masti būtu jāņem pārāk smagi, kas radītu nostiprināšanas grūtības. Atsaites var ļemt no parastās cinkotās dzelzs drāts, pārdalot to vidū ar izolatora oliju.

**T. Pīnkam, Valkas pag. „Čakšos“.** — Attiecibā pret anoda akumulatoru pašbūvi visumā izturamies ļoti atturigi un nevēlamies to pabalstīt, jo novērojumi rādijuši, ka no tam nekas neiznāk. Lai kaut ko lietojamu izgatavotu, jāņem ļoti tīras sastāvdajas un pareizā attiecibā, tās sevišķi jāpārstrādā, un tas viss ie-spējams tikai labā darbnīcā vai fabrikā, kur visus materialus izraksta tieši no pirmavotiem.

Ieteicam Jums, pirms sākat ko gatavot, pamatīgi iepazīties ar lietas teoretiisko pusī, piem. pēc pārdošana esošām brošūrām, vai grāmatām, latviešu un citautu valodā. Pagaidām īsumā atbildesim

uz Jūsu jautajumiem. 1) Negativā plate pildāma ar svina oksidu (PbO). 2) Massas izkrišanu nō plates aizkavē ar sevišķi izgrieziem lodziņiem platnē. Sacitešanu panāk ar masas žāvēšanu pēc formēšanas. Negativā plate pati par sevi ir pelēka. Māksligi padarit peleku to nevar. 3) PbO latviskotais nosaukums ir svina oksids. 4) Ja Jūs zem „pildišanas“ gribat saprast formēšanu, tad sakams, ka Plantē formēja svina plates tieši ar strāvas palīdzību, kamēr Fors (Faure) uzsmerēja sagatavotu iepriekš aktīvo masu. Saprotams, Jūs varat vienu platni apsmērēt, otru nē, kā Jums tīk. Tikai tad formēšanas process ir daudz ilgāks. Akumulatora kapacitāte atkarīga no platīņu lieluma. 5) Jaut. par attiecību starp virsmas skaļrunu virsmu un telefonu mums drusku nesaprotams. Nezinām arī, kāds tam sakars ar skaļumu. 6) Žurn. „Radio“ Nr. 12, 1927. g., lpp. 408, šemā, šķiet, vilņu diapazons atkarīgs no lie-tojamām spolēm, tā tad visiem vilņu ga-rumiem. 7) Vai tā pārāka par 3 lamp. reģ. audiona uztv.? Domājams gan, ja vien tā pareizi izbūvēta, vismaz selektivitātes un tiruma ziņā. 8) Vienkāršos uztvērējos pilnīgi varat lietot transf. 1 : 6 tādā pat 1 : 4 vietā. Starpību gandrīz ne-jutisat. 9) Ar istabas antenu no atmosferas traucējumiem izbēgt nevaresat. Ga-rums priekš Rīgas vilņa apm. 30—40 mtr. 10) Pie lielākas vilņu starpības, pie spoļu maiņas, saprotams, jāmaina arī drosele.

Izdevējs un atb. redaktors R. Kīsis.  
„Latvju Kulturas“ spiestuve, Tērbatas ielā 15/17.

# Jānis Gulbis un B-dri

Elektrības uzņēmumi

Rīgā, Brīvības ielā 21, tālr. 27189. Kr. Barona ielā 4, tālr. 21389

Radioaparati vietējie un ārzemju

Labākie skaļruni

Radiodalaſ

**Amatieriem  
un pārējiem  
radiofona abonentiem  
visus piederumus radio aparatu  
būvei**  
 visizdevīgāki iegādāties

# **Pasta un Telegrafa Departamenta Galvenās Darbnīcas Veikalā**

Audēju ielā 15, tālr. 21615

## **KRĀJUMĀ**

pašražotas un labāko Eiropas un Amerikas fabriku sīk- un  
specialdaļas, kā:

Maiņkondensatori  
Blokkondensatori  
Maināmas pretest. „Clarostat“  
200 omu — 5 M/omu un 200 omu  
— 500.000  $\Omega$   
Transformatori  
Rokturi „Aristokrat“ no baki-  
līta ar pārnesumu  
Lauku antenas, parastās un  
lentveidīgās, emaljētas ista-  
bas antenas „Invisibl“

Anodu baterijas  
Elementi, akumulatori  
Spuldzes, spuldžu pamati  
Izolacijas materiali:  
ebonīts, prescella, fibra  
Izolatori, auklas, stiepules, spo-  
les, spailes  
Skaļrunu galviņas  
Zibeņaizsargi  
Fosforbr. skārds  
u. t. t.

## Labākie pašražotie

**4., 2., 1-lampīnu un kristaldetektora uztvērēji,  
skaļruni, telefoni, pastiprinātāji u. t. t.**

**Garantija par katru aparatu!**