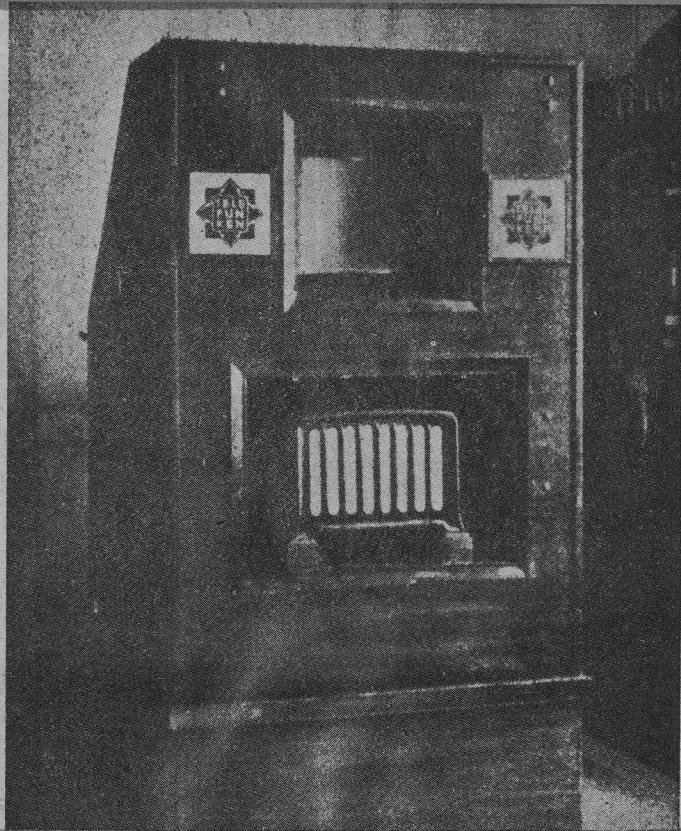


# Radio

— ŽURNĀLS —  
TECHNIKAI UN ZINĀTNEI

*Karolus.*



Nr. 2

Tālkino un tālredzēšanas uztvērējs.  
(Prof. Karolusa aparats). Augšā — ekrans bildēm; apakšā — skaļrunis runai un mūzikai. (Skat. tekstu 40. lpp.)

1929.

**SATURĀ:** Pragas starptaut. radioelektr. konference  
Tālkino un tālredzēšana pa radiofonu  
Modernie apgaismošanas ķermepi  
Vaļa oksida („Kuprox“) taisngrieži  
Kādēļ ir vajadzīgs antenas aizsargs  
Radioamatieru nodaja:  
Divkristālu uztvērējs  
Pārslēgi  
Kombinēts aparats  
Uztvērējs no 10—2000 mtr.  
Amatieru ziņojumi u. t. t.  
Jautājumi — atbildes, vēstuļnieks.



Katra uztvērēja

## sirds

ir viņa uztverošās radiolampiņas. Tamēl šai svarīgai  
daļai pieprasat arvienu  
labāko

un tas būtu:

Philips „Miniwatt“ lampiņas.

Parakstat savam uztvērē-  
jam atjaunošanos zāles:  
iebūvējat viņā vēl šodien  
Philips „Miniwatt“  
lampiņas.

*Philips*  
brīnuma sērija  
*Philips*  
supersērija aug-  
stākai kvalitatei.

# PHILIPS

# Radio

žurnals

technika i un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesi.

Redakcija un ekspedīcija: Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 9-a, dz. 16. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galv. pastā, pasta Kastite Nr. 773. Iemaksājumi uz pasta tek. reķīna Nr. 996. Redakcijas tālr. 29456.

Abonešanas maksa: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.60. Abonešanas maksu pieņem Rīgā, Audēju ielā Nr. 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta-tel. kantoros, „Leta“ veikalos un lielākās grām. tirgotavās.

Latvijas Radiobiedrības oficīzs

Numurs maksā 75 sant.

Latvijas Radiobiedrības adrese: Rīgā, Antonijas ielā Nr. 15-a. Rakstiski: Galv. pastā, pasta kastīte Nr. 201. — Visas ziņas pie valdes locekļa katru trešdienu un sestdienu no plkst. 18—20.

Nr. 2

4. gads

1929

## Pragas starptautiskā radioelektriskā konference.

Lai apspriestu dažadus ar satiksmi saistitus jautājumus starptautiskā mērogā, izdarītu saskaņošanu darbībā, laiku pa laikam delegati no atsevišķām valstīm sanāk noteiktā vietā uz apspriedēm, resp. konferencēm. Attiecībā uz radiosatiksmi šādas konferences bijušas diezgan daudz, sākot ar 1904. g. Bet sevišķi pēdējos gados, sakarā ar radiotehnikas milzīgu attīstību, šādu konferenču nepieciešamība ir visai liela, jo citādi savstarpējie raidstaciju traucejumi apdraudētu satiksmes kārtigu norisināšanos. Ir nepieciešami lēnumi vispasaules mērogā, kuri būtu saistoši visām valstīm.

Mūs interesē pēdējās 3 radioelektriskās konferences, jo tas apspriendā arī jautājumus, tieši saistitus ar radiofona stacijām. 1927. g. beigās tika noturēta konference V a s i n g t o n ā, 1928. g. beigās Brisele un 1929. g. aprili — Praga, kā tās arī tiek nosauktas.

Mūsu god. lasītāji iepriekšējos žurn. „Radio“ numuros būs jau iepazinušies ar tiem lēnumiem, kuri tika pieņemti 2 iepriekšējās konferencēs. Piem. Vašingtonā attiecībā uz radiofona stacijām tika izdarīts viļņu sadalījums atsevišķām valstīm, tā kā stacijas jau nevareja iz-

veleties vilni pēc patikas. Lai būtu mazāki savstarpēji traucejumi, tuvi blakus stāvošus viļņus sadalīja stacijām, atrodošamies tālu viena no otras, atsevišķu viļņu starpība bij 10 kilocikli u. t. t.

Tomēr te bij zināmi defekti, nepilnības, un arī ne visas valstis jutās ar Vašingtonas ieteikumiem saistītas. Lai ienestu vairāk skaidrības viļņu sadalījumā, kā arī lai rezervētu vietas arvienu no jauna pienākošām stacijām, bij nepieciešams jauns pārgrupejums. Tamēl 1928. g. beigās Brisele grozīšanas izdarīja tādā kārtā, ka radiofona stacijām ar vilni no 550—300 mtr, viļņu starpību pamazināja no 10 uz 9 kilocikliem, caur ko tika rezervēta vieta apm. 6 jaunām stacijām šai diapazonā. Zem 300 mtr. (1000 kc.) starpība palika vecā, bet mazākām (relé) stacijām iedeva tā saukto kopējo vilni, t. i. vairākām attālāki stāvošām mazām stacijām noteica vienādu vilni, un ar to atkal vareja dot vietu daudzām jaunām stacijām.

Taču te radās dažas techniskas grūtības. Ne arvienu varēja ieturēt priekšā rakstīto viļņu garumu, radās interferences svilpes, savstarp. traucejumi, kā to zin ikkatrs amatiers, kuļš šād un tad ir

klausījies tālstatiju priekšnesumus. Bez tam arī dažas valstis ar šiem lēmumiem nejutās saistītas un turpināja strādāt uz pašizveleto vilni, kas ienesa par jaunu nevēlamus traucējumus.

Lai šo, tā saukto Briseles plānu, atiecībā uz Eiropu korigētu un papildinātu, tad š. g. aprīļa sākumā (3. aprīlī) Pragā sanāca delegati no gandrīz visu Eiropas valstju telegrafa pārvaldem: Anglijas, Austrijas, Beļģijas, Bulgarijas, Čekoslovakijas, Dānijas, Igaunijas, Irijas, Islandes, Itālijas, Francijas, Dienvidslāvijas, Egiptes, Grieķijas, Holandes, Latvijas, Norvēgijas, Palestinas, Polijas, Rumānijas, S. S. R., Sveices, Zviedrijas, Spanijas, Turcijas, Vācijas, Somijas un Ungarijas un bez tam pārstāvji no visām lielākām radiosabiedribām.

Atšķirībā no pārējam konferencēm Pragas kongresam bij tā priekšrocība, ka te, kā saka, bij reprezentēta atsevišķo valstju „augstākā vara“ atiecībā uz telegrafa satiksmi, t. i. telegrafa pārvaldes, un kā tādai tai bij daudz lielaka autoritāte.

Kā jau mūsu god. lasītāji un vispārigi radioamatieri zinās, tad ar 13. janvāri š. g. stājās spēkā Briseles plāns. Tas ienesa chaosu visā radiosatiksmē, un līdz kamēr viss mazliet nomierinājās, pagāja ilgāks laiks. Jau tad norādīja, ka šim Briseles plānam ir pagaidu raksturs, lai uzzinātu kļūdas un trūkumus, kuŗi būtu novēršami.

3. aprīli 1929. g. plkst. 10.30 (V.-E.) ar Čekoslovakijas telegr. dir. Dr. Fatka uzrunu tika atklāta Pragas konference. No Latvijas kā delegati piedalījās pasta un telegrafa departamenta direktors inž. A. Auziņš un tā paša d-ta radiodaļas vadītājs inž. J. Linters.

Jau pašā sākumā, darbu sekmīgakai izvēšanai, nozīmēja 3 subkomisijas, kuŗas aiz slegtam durvīm strādāja pie dažādu sarežģītu jautājumu sekmīgas atrisināšanās. Atiecībā uz radiofonu te jāpiebilst, ka Vašingtonas konferencē, kuŗā izdarīja vilņu sadališanu dažādiem dienestiem gan uz sauszemes, gan gaisā un uz jūras, meteoroloģijas, karā, nekustīgām un pārvietojamām stacijām u. t. t., radiofonam bij atstāts pavismācīgs diapazons, jo tur radiofonam lielu verību nepiegrieza. Turpretīm delegati, Prāgas konference vienbalsīgi atzina ra-

diofona lielo nozīmi kā svarīgu starptautisku tuvināšanās faktoru, kulturas unmiera idejas veicinātāju u. t. t. Otrkārt, Vašingtonas sadalījums bij vairak derīgs Amerikas apstākļos, kur ir viena valoda, bet ne Eiropas, kur ir vairāk par 30 dažādu valstju ar dažādām valodām. Te katrai valstij ir tiesība uz savu radiofonu. Šī pamatdoma arī iet visiem lēmumiem cauri. Šeit pievedīsim dažus raksturīgakus konferences lēmumus un konstatējumus.

Tā kā radiofonam agraki piešķirtais diapazons ir par mazu, tad komisija mekleja iespēju, uz neaizņemtiem diapazoniem novietot jaunas stacijas. Šeit konstateja, ka zem 110 kc. (t. i. virs 2725 m.) nav brīvu vilņu, kuŗus varētu dot radiofonam.

No 110—160 kc. (2725—1875 m.) ir pilnīgi nodots pārvietojamo staciju rīcībā. Ir aizrādīts, ka Kauņas stacija lieto 2000 m. vilni, kamēr tā traucē citas stacijas. Pagaidam, uz Anglijas priekšlikumu, šai stacijai noteic 1935 m. Bet tā kā arī tad vēl jūtami traucējumi, tad Anglijas pārstāvīm uzdot iztrūkstošā Lietuvas delegata vietā rūpēties par traucējumu novēršanu.

160—224 kc. (1875—1340 m.) ir gaiskuņiečibas dienesta, galv. kārtā 1500 un 1400 mtr. Tomēr te uzdot gaiskuņ. pārstāvīm rūpēties, lai diapazonu no 1340—1550 mtr. atbrīvotu radiofona vajadzībām. Bet no 1340—1200 mtr. paliek tikai gaiskuņ. dienestam.

250—285 kc. (1200—1050 m.) ir nodots dažādiem vietējiem dienestiem — piem. policijai. Šeit darbojošo Kalundborgas raidītāju (1153 m.) nevar spiest grozīt savu vilni, ja Dānija pate to nevēlās (Vašingtonas lēmums) un tamēj jāpienēm patreizejais stāvoklis. Stambula (1200 m.) var savu vilni paturēt, jo tā netrauce citus.

285—315 kc. (1050—950 m.) ir arī dažādiem satiksmes dienestiem. Šeit darbojošās Ķeņingradas stac. (1000 m.) var atstāt, jo nav pierādījumu, ka min. stac. būtu satiksmi traucējusi. Baseles stac. (Sveicē) uz 1010 m. strādā ar tik mazu jaudu, ka arī no viņas nav atzīmēti traucējumi.

315—350 kc. (950—850 m.) nav domāts radiofonam. Kāda Krievijas radio-

fona stac. gan strādā pagaidam uz 925 m., bet tā, kā savrup stāvoša, netrauce telegrafa satiksmi.

350—360 kc. (850—830 m.) ir ziņu (telegr.) dienestam. Lai gan Rostovas stac. (SSSR) strādā uz 848 m. (354 kc.), tomēr traucējumi nav jūtami, un tamdeļ šo vilni atstāja.

360—390 kc. (830—770 m.) ieradīts radiokompasa (peilešanas) dienestam. Tamdeļ radiofonam te vieta nevar tikt rezervēta. Maskavas stac. (825 m.) var savu vilni paturet, jo te traucējumi nav novēroti. Attiecībā uz Šveices stacijām Losannā (680 m.) un Ženevā (760 m.), kuļas darbojas 390—460 kc. rajonā, aizrāda, ka šis diapazons ir ipatnējs Šveices apstākļiem. Ta kā Šveice atrodas augsto kalnaju vidū (Alpi u. c.), tad vilni zem 300 mtr. ir nelietojami (absorbejas). Jau Vašingtonā Šveicei piešķira vilnus no 680—760 m. Šveices delegats pieprasīta paturet šos vilnus, kuļus šis stacijas jau vairākus gadus lieto. Līdz šim traucējumi nav novēroti, un interferēšanas parādības, pateicoties draudzīgai satiksmei ar kaimiņu valstīm, arī turpmāk tiks novērstas. Āngļu delegats arī attīst, ka attiecībā uz Šveici ir atstājams „Status quo“, jo nākotnē grūti paredzami dažādu nevēlamu traucējumu rašanos, kāmēr Šveices stacijas nepalielinās savu jaudu. Šveices delegats paziņo, ka tuvākā nākotnē jaudu nepalielinās. Ja tas notiku, tad katrā ziņā ar kaimiņu valstīm atradīs saprašanos traucējumu novēšanai.

460—550 kc. (650—545 m.) ir specieli domāts pārvietojamām (kuģu) stacijām. Vairāki mazi raidītāji ap 580 m. var palikt, jo tie atrodas zemes iekšienē, un traucējumi nav novēroti. Tas pats sakams par Budapestas staciju uz 545 m. (agr. 554,5).

Tā tad tieši radiofona staciju vilni diapazons ir noteikts no 1875—1304 m. un no 572—200 m. Zem 200 m. vilni nav sadalīti, jo nav noskaidrots, kādā mērā tie ir lietojami radiofonam. Ženevas starptaut. savienība rūpēsies, lai šīi ziņā tiktu izdarīti izsmēloši pētījumi.

Tagad pastāvošais radiofona staciju vilni sadalījums ir mazliet grozīts un varbūt to arī galīgi pieņems. Ja visas valstis šo sadalījumu akceptēs, tad tas stāsies spēkā ar 30. juniju š. g.

Kā tabelē redzams, tad liela pārbidīšana ir attiecībā uz Lahti un Charkovas stacijām. Dažādām valstīm piešķirti jauni vilni garumi (Čekoslovakija 617 kc. — 487 m., Francija 869 kc. — 346 m., Beļģija 887 kc. — 339 m.). Arī citām stacijām ir lielākas vai mazākas pārgrozības. Visumā, ka vairāki ārzemju speciāli laikraksti aizrāda, uzlabošana vispārejā mērogā nav panākta, un stāvoklis var palikt tikpat sarežģīts, kā līdz šim.

Nenoliedzams ir tomēr fakts, ka sakarā ar atsev. valstju augstāko autoritātu (telegr. pārvalžu delegatu) piedalīšanos un parakstiem konferences protokolos būs garantija, ka šis sadalījums arī tiešām uz visnoteiktāko tiks ievērots un nebūs novirzījumi, kā līdz šim.

Attiecībā uz jaudu, kā jau agrāki „Radioprogrammās“ minējām, augstaka robeža noteikta uz 60 kilovatiem antenā. Bez tam vēl, kā jau iepriekš minējām, dominejošā ir katras valsts pašas stacija, t. i. lai katrā valstī radioabonentu visertāki un labāki dzirdētu sava radiofona stacijas priekšnesumus.

Vai šis plāns dzīvos ilgu mūžu, vēl grūti noteikt. Pagaidam gaidīsim 30. jūniju, kad nolemtie pārgrozījumi naks spēkā.

Rīgas raidītāja vilnis ļoti maz grozīts: no 528,2 m. uz 525 m. Līdz ar to nekāda aparatu pārbūve nebūs vajadzīga, un mūsu stacijas priekšnesumus dzirdešsim arī uz priekšu tikpat labi, kā līdz šim.

Virs 1238 kc. (t. i. zem 242 m. — 200 m.) vilni nav sadalīti raidītājiem, bet piešķirti atsev. valstīm, kuļas var te novietot raidītājus pēc savas patikas. Bez tam vēl šīi diapazonā iedalīti 8 kopejrie vilni, kuļus var aizņemt pēc patikas ar mazākiem raidītājiem. Atzīmējams, kā Pragas plāna 10 kc. starpība sākas tikai no 1400 kc. (214 m.), bet ne kā agrāk, no 1000 kc. (300 m.).

## Pragas vilņu sadalījumu projekts

(radiofona stacijām).

Raidītājs	Agrāk Kc	m	Tagad Kc	m
Huizena . . . . .	162	1852	160	1875
Lahti . . . . .	200	1500	167	1800
Radio Paris . . . . .	172	1744	174	1725
Königswusterhausenā . . . . .	182	1648	183,5	1635
Daventry . . . . .	192	1562,5	193	1553
Maskava . . . . .	207	1450	202,5	1481
Eifeļa tornis . . . . .	202	1485	207,5	1444
Varšava . . . . .	216	1388,9	212,5	1411
Gaiskuģi . . . . .	—	—	217,5	1380
Motala . . . . .	222	1351	222,5	1348
Harkova . . . . .	178	1680	230	1304
Stambula . . . . .	250	1200	250	1200
Rejkyawika . . . . .	—	—	250	1200
Kalundborga . . . . .	260	1153	260	1153
Norvegija . . . . .	—	—	280	1072
Basela . . . . .	297	1010	217	1010
Łeñingrada . . . . .	300	1000	300	1000
Ženeva . . . . .	395	760	395	760
Rostova . . . . .	354	848	354	848
Maskava . . . . .	364	825	364	825
Lozanna . . . . .	441	680	441	680
Freiburga . . . . .	520	577	523	572
Augsburga, Hannovera . . .	530	566	534	562
Budapesta . . . . .	550	545,5	545	550
Sundsvalla . . . . .	550	545,5	554	542
Münchena . . . . .	559	536,7	563	533
Rīga . . . . .	568	528,2	572	525
Vīne . . . . .	577	519,9	581	517
Brüssela . . . . .	586	511,9	590	509
Milana . . . . .	595	504,2	599	501
Oslo . . . . .	604	496,7	680	493
Čekoslovakija . . . . .	—	—	617	487
Daventry . . . . .	622	482,3	626	479
Berline vai Langenberga . . .	—	—	635	473
Lyon la Doua . . . . .	640	468,8	644	466
Züriche . . . . .	613	489,4	653	456
Kop. vilnis . . . . .	658	455,9	662	453
(Aachen, Aalesund, Danzig)				
Ecole Paris . . . . .	655	458	671	447
Roma . . . . .	676	443,8	680	441
Stockholma . . . . .	685	438	689	436
Belgrade . . . . .	674	445,1	698	429
Madride . . . . .	703	426,7	707	424
Frankfurte . . . . .	712	421,3	716	418
Dublina . . . . .	730	411	725	413
Berne . . . . .	739	406	734	408
Glasgowā . . . . .	748	401,1	752	399
Bukareste . . . . .	755	396,2	761	394
Hamburga . . . . .	766	391,6	770	390
Polija — Italija . . . . .	—	—	779	385

Tuluze . . . . .	784	382,7	788	381
Manchestera . . . . .	793	378,3	797	377
Stuttgarte . . . . .	802	374,1	806	372
Sevilia . . . . .	811	369,9	815	368
Bergena . . . . .	820	365,9	824	364
Leipciga . . . . .	829	361,9	833	360
Londona . . . . .	838	358	842	356
Graza . . . . .	847	354,2	851	342
Barcelona . . . . .	856	350,5	860	349
Francija . . . . .	—	—	869	346
Praga . . . . .	—	—	878	342
Belgija . . . . .	874	343,2	887	339
Poznaņa . . . . .	883	339,8	896	335
Neapole . . . . .	901	333	905	332
Petit Parisien . . . . .	892	336,3	914	329
Gleiwitza vai Breslava . . . . .	—	—	923	325
Zviedrija . . . . .	—	—	932	322
Bulgarija . . . . .	—	—	941	319
Marseļa . . . . .	955	315	950	316
Krakova . . . . .	955	315	959	313
Aberdeen . . . . .	964	311,2	968	310
Agrama . . . . .	973	308,3	977	307
Casablanca . . . . .	980	306,1	986	304
Belfaste . . . . .	991	302,7	995	301
Huizena . . . . .	892	336,3	1004	298
Igaunija . . . . .	—	—	1013	295
Francija — Čekoslovakija	—	—	1022	293
Somija . . . . .	—	—	1031	291
Angl. kop. vilnis . . . . .	1040	288,5	1040	288,5
Francija . . . . .	—	—	1049	286
Portugale . . . . .	—	—	1058	283
Kopenhagena . . . . .	883	339,8	1067	281
Presburga (Bratislava) . . . . .	1080	277,8	1076	279
Königsberga . . . . .	1070	280,4	1085	276
Turina . . . . .	1102	272,2	1094	274
Francija . . . . .	—	—	1103	272
Grieķija . . . . .	—	—	1112	270
Spanija . . . . .	—	—	1121	268
Francija . . . . .	—	—	1130	265
Košica . . . . .	1130	265,5	1139	263
Leeds . . . . .	1150	260,9	1148	261
Ķelne . . . . .	1140	263,2	1157	259
Hörby . . . . .	1150	260,9	1166	257
Francija . . . . .	—	—	1175	255
Vācija . . . . .	—	—	1184	253
Spanija . . . . .	—	—	1193	251
Čekoslovakija . . . . .	—	—	1202	250
Italija . . . . .	—	—	1211	248
2. kop. vilnis . . . . .	1200	250	1220	246
Albanija . . . . .	—	—	1229	244
Newcastle . . . . .	1230	243,9	1238	242

## Telekino un televizija pa radiofonu.

Vācijas liela radioizstādē 1928. g. rādiņi demonstrēja televizijas aparatu, kuruš darbojas pēc vācu prof. Karolus principa. Toreiz šim demonstracijām bij laboratorijas raksturs, un kā jau žurnalā agrāki minēts, uztvertas bildes bij diezgan bēdigas. Sevišķi pastoņi negribēja izdoties.

Sā gada lielākai radio izstādei Haagā (Holandē) pagatavots jauns tālredzēšanas un tālkino aparats, kura ārējais izskats redzams uz žurnala vāka. Atšķirībā no agrākā, te ir stipri palielināta reproducēšanas plākne, un ta tagad ir —  $30 \times 30$  cm. lielumā. Vēl papildinājums izdarīts tai zinā, ka pārraidis resp. varēs uztvert ne tikai nekustīgas ainas, bet arī kustošas grupas. Šo grupu apgaismošana resp. „notaustišana“ ar gaismas staru tiek panākta ar sev. spoguļu kombināciju (Vejlera spoguļu ripu). Atstaroto gaismu uztver fotocelles, kuŗas šos gaismas impulsus pārvērš el. strāvā.

Uztvērējā ir līdzīga spoguļu ripu, kuŗa

griežas pilnigi sinchroni ar raidītāja ripu. Uz šīs ripas krīt gaismas impulsi, kuŗi nāk no uztvertiem impulsiem no raidītāja, iedami cauri Karolusa cellei. (Skat. agr. žurn. num.). Šis mainīgās gaismas stars tiek atstarots no spoguļu ripas uz ekrānu. Tā kā ripa griežas ātri, caur ko katrā grupas vietnā tiek reproducēta uz ekrānu apm. 15 reizes sekundē, tad skaitītājs redz nepārtrauktu ainu un kustības.

Ir saprotams, ka kustošās grupas vietā var pārnest arī kinobildi. Šai zinā, lai bilde vēl būtu skaidri saprotama, to jasa mazina uz apm.  $10 \times 15$  cm. lielumu, kas priekš mājas vajadzībām ir pilnīgi pie tiekošs.

Jāpiezīmē, ka jaunākajos tālredzēšanas aparatos „notaustišana“ ar gaismas staru nenotiek vairs dabā, t. i. ne pašas personas un priekšmeti, bet viņu atteli sevišķi iekārtotā spoguļu sistēmā, kas atļauj daudz labāk izmantot gaismu.

## Modernie apgaismošanas ķermenī.

Gandrīz visi tagadējie mūsu gaismas avoti dod gaismu pateicoties augstai temperaturai, t. i., ķermenīs tiek sakarsēts līdz gaišai kvēlei. Arī sveču gaisma vai gaisma no petrolejas vai dedzināmās gāzes pamatojas uz to, ka mazas ogles daļiņas, kuŗas atrodas liesmā, sakarsējas līdz baltkvēlei un tādejādi izstaro gaismu. Elektriskās loka lampas spilgtā gaismu dod pozitīvās ogles kraters; parastās elektriskās lampās stikla balonā atrodošos ogles vai metala pavedienus sakarsē ar elektribu un tie izstaro gaismu.

Pēdēji minētās elektriskās lampiņas viņu daudzo priekšrocību un ērtību dēļ tagad visvairāk tiek lietotas, tā kā tās uzskatāmas par tagadējiem mākslīgās gaismas avotiem. Fizikā ir pierādīts, ka izstarotā gaismas enerģija ir jo lielāka,

jo augstāka ir ķermeņa temperatūra. Tamēļ, jo lielāku temperatūru varēsim sasniegt, jo gaišāka būs elektr. lampiņa. Tagadējās elektr. lampiņās kvēldiegu parasti gatavo no volframa (dažreiz ar mai sijumiem), kuŗš videjī tiek sakarsēts līdz  $2070^{\circ}$  C. Tomēr pie šādas „zemas“ temperatūras tikai apm. 5% tiek pārvērts par redzamu gaismu. Pārējie 95% no pievestās enerģijas mums zūd dažādu siltumu staru veidā, kuŗus mēs nevarām izmantot. Ja volframa kvēldiega temperatūru būtu iespējams dubultot (t. i. apm.  $4000^{\circ}$ ), tad tās pašas lampiņas gaismas intensitāte pieaugtu kādas 4000 reizes, un lietderīgi izmantotā enerģija daudzkartīgi pavarotos.

Tas nu gan ir neiespējami, jo volframā sādā temperatūrā netikai ir šķidrs,

bet pat izgaro. Ir sekmīgi međinājumi ie-vietot volframa pavedienu retinātā ne-aktivu gāžu atmosferā (piem. slāpekļa), kas atļauj pavediena temperaturu pacelt līdz apm.  $2500^{\circ}$  un ar to sasniegt ie-vērojamu gaišuma pieaugumu. Līdz ar to krietni pieaug lietderības procents. Piem. parastām volframa lampiņām strāvas pateriņš uz gaismas vienību (Hefnera normalsveci) ir 1,1 vats, bet pie Nitra lampiņām tas ir tikai videji ap 0,6 vatiem. Tas nozīmē, ja pie parastās lampiņas ar kādu noteiktu strāvas stiprumu varēja sasniegt piem. 25 sveču gaismu, tad ar to pašu strāvu pie Nitra lampiņām dabujam  $40-50$  sveču gaismu. Elektrisko loku lampu lielais lietderības procents sasniegts ar to, ka tur videjā temperatūra ir ap  $4000^{\circ}$ . Tomēr tās ir parastām vajadzībām maz lietojamas, jo ir neētas, smagas, arvienu jāmaina ogles, jātira u. t. t. Tamēj tika međināts radīt elektrisko loku ar retinātu neaktivu gāzi pildīta stikla balonā, lietojot kā elektrodus to pašu volframu. Tas zināmā mērā izdevies, bet šeit gaisma ir pārāk bagāta ar aktivajiem ultravioletiem stariem, tā kā to lieto vienīgi (pagaidam) mikroskopijā (projekcijā un fotografijā), ārstniecībā, kā strāvas izlidzinātajus u. c.

Pagaidam ir grūti pateikt, vai tuvākā nākotnē vareš radīt kādu gaismas avotu, kurš pārspētu elektriskās lampiņas, piem. attiecībā uz gaišumu, lētumu, ērtību. Tagadējā lampiņu izgatavošanas technikā cenšas iespējami visu standartizēt, lai rāžošanas izdevumi (lampiņas cena) iznāktu minimalākā, ieturot stingru normēšanu. Uz pārejo skatās kā galīgi atrisinātū.

Ir gan virzieni, kuŗi izmanto kāda ķermeņa tvaiku, lai radītu gaismu. Pie tā vispirma kārtā jāpieskaita dzīvsudraba tvaika lampas, kuŗas izstaro gaismu pateicoties stikla caurulei iepildītam dzīvsudrabam, kuŗš pie strāvas cauriešanas izgaro un dod zaļganziļu, acīm gan visai nepatikamu, gaismu. Tās lieto tikai ārstniecībā, jo šiem stariem ir gandrīz saules gaismas iedarbība (māksligā kalnu saule).

Pēdējā laikā sevišķi logu (vitrīnu) apgaismošanai un gaismas reklamai lieto tā saukto „luminiscejošo“ elektr. gaismu resp. elektroluminiscenci.

Tās būtība ir šāda.

Tieva stikla caurulē ar augstu spriegumu rada specīgu fluorescējošu gaismu (Geislera caurules), kuŗu ar dažādu dižo gāžu retinātiem maisījumiem var pēc patikas „krasot“ oranžā, zilā, zaļā, dzeltenā krāsā, vai atstāt balta. Stikla caurules iespējams viegli izlocti visādās variacijās, burtos, zimējumos, pat sastādit kaut ko līdzīgu gleznai. Uz katras metras garuma vajadzīgs apm. 500 voltu spriegums. Visai izdevīgā šīs apgaismošanas veids esot arī lielām zālēm, kolonnadēm, lieltirgotavām, kur nepieciešama specīga vienmērīga apgaismošana. (Prototips šeit ir tā sauktā „Mura gaisma“).


Taču visur ir cenšanās panakt tādu maksligu gaismu, kuŗa līdzinatos dabīgaj, t. i. dienas gaismai, lai maksligās gaismas avota spektrs būtu līdzīgs saules spektram. Tas ir nepieciešams sevišķi krāsu noteikšanai, kā to zin katrs, piem. iepērkot drānas, un sevišķi mūsu nama mātes.

Ir dažādi palīglīdzekļi, kuŗi atļauj šo prasību apmierināt lielākā vai mazākā mērā. Parastās elektriskās lampiņās ir pārvarā sarkanie gaismas starī, kamēr zilgano ir maz. Tāpēc te armaturās (balonos) piejauc zilo krāsu, lai tā darbotos kā filtrs. Šādas „dabīgās gaismas“ lampas tagad ir daudz lietošanā. Taču te vēl tālu līdz saules spektram. Tuvāki tam pieiet, ja agrāki minētās fluorescējošās caurulēs iepilda stipri retinātu (līdz  $1/1000$  atmosferas spiedienā) oglekļa dioksidu ( $\text{CO}_2$ ), pateicoties kuŗam gaisma joti līdzīga saules gaismai. Šī veida apgaismošanu tagad visvairāk lieto ķirurgijā, operacijas zālēs.

Tomēr isto saules spektru māksligā ceļā vēl nav izdevies dabūt. Pie tā atrisināšanas strādā visai intensīvi un varbūt ar laiku tas arī izdosies, un tad ar lepnumu varešim teikt, ka mūsu māksligā gaisma ir pilnīgi „dabīga“.
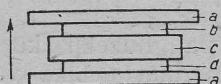
## Vaļa oksida („Kuprox“) taisngrieži.

Jau pag. gadsimteņa beigās, noskaidrojot dažādu vielu (metalu un to savienojumu) elektr. vadamību, ievēroja, ka sērainie metali uzrāda elektrībai stipri dažādu pretestību, vispirms atkarībā no virziena, kādā noriteja strāvas plūsma, un bez tam vēl no caurplūsmas ilguma un strāvas stipruma. Sevišķi spilgti šis parādības bij redzamas pie sēra savienojumiem ar vaļu. Jau 1903. gadā kāds Paulovskis Vinē konstrueja ierīci, sastāvošu no ar sēru apstrādātās vaļa ripas, kuļa bij iespiesta starp aluminijs un svina elektrodēm. Šeit, piem. pievienojot plus polu amalgamētai svina elektrodei, strāvas plūsma bij normala, kā caur katru labu vadītāju, bet ja pievienoja otrādi, tad radās tāda pretība, kā strāva gandrīz tika pārtraukta, t. i. tā palikta visai maza. Šis pats Paulovskis arī konstrueja pirmo praktiski lietojamu šāda veida elektr. maiņstrāvas taisngriezi.



Paulovska taisngriezis. aa — izolatori, b — aluminijs, c — sēra-vaļa savienojums, d — amalgamēts svins.

Šim taisngriezim bij tas trūkums, ka pie lielākiem spriegumiem starp aluminijs un vaļa ripām radās dzirksteles, un lai to novērstu, bij jāslēdz daudzi šādi elementi viens aiz otra. Bet tas stipri pavairoja visas **ķedēs** pretestību, resp. bij lieli zudumi, un derīga izlīdzināta strāva tamdēļ bij maza. Bez tam elementa elektrodi atri apdedza, un tos bieži bij jāmaina.


Ievērojot šāda ventīla lietderību, pie viņa papildināšanas visu laiku intensīvi strādāja. Tika izmēģinātas visvisādas metalu kombinacijas: svins, dzelzs, misiņš, sudrabs u. c. ar viņu oksidiem un sēraiņiem savienojumiem (sulfidiem).

Tomēr tikai dažus gadus atpakaļ (šķiet 1925. g. beigās) amerikāņu zinātniekam Grondalam izdevās konstruēt tādu metalu kombināciju, kuļa deva iespēju jau

piļnigi to pielietot praksē kā „sauso el. strāvas taisngriezi“. Šī kombinācija sastāv no vaļa ripas, uz kurās virsmas ar karsēšanas palīdzību uznesta plāna vaļa oksida kārtiņa (no tam arī nosaukums).

Taisngriešanas spejas, ka ir pierādīts, ir visai plānā robežas kārtiņā starp tiro vaļu un uz viņa uznesto oksida kārtu. Kas tieši izsauc taisngriešanas parādību, ir grūti nosakāms. Daudzās uzstādītas hipotezes neizturi nopietnu pārbaudi. Tomēr domā, ka abu virsmu saskāršanās vietas ir sevišķa kristaliska saistība, patēcīties kuļai elektronu plūsma vienā virzienā ir vieglāka, nekā otrā.

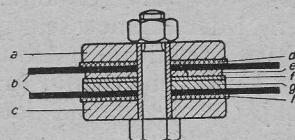Ir vairākas šādu „sauso“ taisngriežu konstrukcijas. Mūsu rīcībā ir tuvāki dati par tā sauktto „Protos“ taisngriezi, kuļu izgatavo Siemens-Šukerta fabrikas Vaciā.



Griezums caur vaļa - vaļa oksīda taisngrieža elementu. a, c — satveres, b — dzesēšanas ripas, d, h — izolācija, e — pretelektrods, f —  $\text{Cu}_2\text{O}$  — kārtā, g — vaļa plātnē.

Šeit vaļa oksidula kombināciju panāk ar speciālu karsēšanas iekārtu. Atsevišķi elementi taisngriezim ir ripas, ar caurumu vidū. Viņus saliek pa vairākiem kopā, raugoties pēc vajadzības. Zīmējumā rādīts taisngriezis ar 2 elementiem.

Mainstrāva tiek pievadīta vienam vaļa elektrodam (viens pols) un kontakta platnītei (2. pols). Liela vērība jāpiegriež labam elektriskam saskaram starp kontakta plātni un oksidula kārtu, lai pēc iespējas mazinātu pārejas pretestību. Tamdēļ ka kontakta platni nēm mīkstu metalu, piem. svinu, un to ar sev. savelkamām skrūvēm savelk cieši kopā. Labākai siltuma izstārošanai (lai taisngriezis nepārkārstu) vēl ieliek lielākas vaļa ripas (ribas) kuļas lieko siltumu novada telpā.


Lai šo ventīla darbību salīdzinātu savstarpēji (t. i. pozitivā un negativā daļa),

apskatām taisngriešanas raksturojumu. Šeit a ir viena virziena strāva, piem. pozitīvā, b — otra, t. i. negatīvā. Kā redzam, ideali taisngrieztas strāvas nav, bet pretējā pusvilņa strāva ir tikai maza daļa no tādas pie tiešā pusvilņa. Raksturojumā spriegumu atzīmē procentes; tas darīts ērtības labā, jo samērā maziem pieliktiem spriegumiem (piem. 2 v.) grūti atrast labāku sadalīšanu.

Sauso taisngriežu (šinī gadījumā vaļa oksida) priekšrocības ir tās, ka tie darbojas pie visai maziem spriegumiem. Dablot pretvirziena strāvas pretestību uz vajadzīgā (tiešā) virz. str. pretest., dabūjam tā saukto lietderības skaitli katram atsev. elementam. Labam taisngriezim tas ir ap 8000.

Ja jāiztaisno lielaki spriegumi, tad saslež vairākus elementus vienu aiz otru (reķinot uz elementa 2 voltus). Strāvas stipruma palielināšanai saslež attiecīgu skaitu elem. paraleli (piem. pie 0,5 amp. str. 2 elem., bet pie 1,0 amp. 4 elem. paraleli).

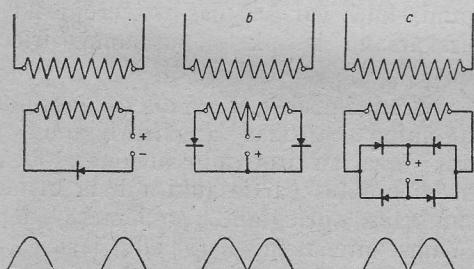„Protos“ taisngriezis konstruēts tā, lai tas pie 2 voltiem sprieguma varētu bez manāmiem traucējumiem laist cauri 0,25 amp. stipru strāvu. Atkarībā no ieslēguma izšķir: viena pusvilņa, abu pusvilņu un Graetz'a taisngriešanu. Viņu ieslēgšana parādīta pievestos zīmējumos.




a — Pusvilņa savien.; b — Dubultvilņa transform. savien.; c — Graetza savien.

Ja taisngriezis ir no seriā saslēgtiem elementiem, tad iztaisnots tiek viens pusvilnis, bet otrs tiek apspiests un tas mums zūd nelietderīgi. Arī mūsu akumul. bat. uzpildīšanai jānotiek 2 reiz ilgākā laikā. Tamdēļ parasti nēm saslēgumu, kurā izmanto abus pusvilņus. Tam nolūkam no transformatora sekundārā tinuma vidus nēm atzarojumu. Pie transformatora galīem pieslēdz taisngr. elementu (salikti

pretēji!) un no viņu vidus atkal nēm atzarojumu. Tagad pa atzarojumiem plūdis tikai viena virziena strāva. Te jāņem vērā, ka katra atsev. puses spriegumam jābūt divreiz (!!) augstākam par tādu, kādu vēlamas dabūt atzarojumā. Tā kā līdzstrāvas efektivais spriegums ir 1,41 no maiņstrāvas sprieguma, tad pēc augšējā, transformatoram jādod galos  $2 \times 1,41 = 2,82$  vai noapaļoti 3 reizes lielāku spriegumu par to, kādu vēlamies dabūt nozarojumu galos. Līdz ar to pavairojas arī 3 kārtīgi vajadzīgo elementu skaits. Sevišķi laba abu pusvilņu taisngriešana panākama ar Graetz'a tiltīņa saslegumu. Arī te jāņem 3-kārtējs elem. skaits.

Dabūta līdzstrāva visumā ir pulsejoša, t. i. vilņveidīga. To bez kādas filtracijas var lietot akum. pildīšanai un citiem techniskiem darbiem. Jāņem vērā, ka uzpildīta akum. spriegums ir 2,7 v. Tamdēļ pie 1 celles būs vajadzīgi 2 elem., bet 2 celēm — 3 elem. seriā.

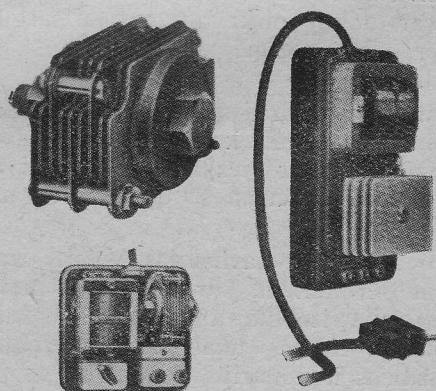Šīs pulsacijas var arī ar elektro-magn. ierīcēm izlīdzināt. Bet tas ir sarežģīti, un lietojamie lielie kondensatori un droseles ir visai dārgi. Tamdēļ to parasti nedara, bet gan, sev. pie lielākām jaudām, strāvu iepriekš transformatora pārveido par tādu uz augstāku biežumu (frekvenci), patiecoties kam pulsacijas krietni izlīdzinās.



„Protos“  
augšā — taisngriez.  
elementi, apakšā —  
kopskats.

„Tekade“  
(kopskats, valējs).

„Protos“ vaļa oksida izlīdzinātājs (skat. uzņēm.) sastāv pavism no 16 plātēm, t. i. pa 8 uz katru pusvilni. Dzesējamās ribas var pie viena tikt lietotas kā kontakti vajadz. strāvai. Strāvas lie-

lums atkarajas no ārējās (patēretāja) kēdes pretestības un no savas paša pretestības (transformatorā, iekšējā kēde, vados). Pie mazām ārejām pretestībām strāva var sasniegt nevēlamu lielumu. To novērš paša transformatorā, kuriš tā konstruiets, ka viņa spriegums ļoti krit ar pieaugošo sloganumu (masu pretību). Pie ūsa savienojuma ārējā kēde strāva ir nulle. Atkarībā no vajadzības, „Protos“ taisngriezim ir 3 nozarojumi pie transformatora 3; 5 un 8 voltiem. Ar to var uzpildīt 1—3 akum. celles videji ar 0,5 amp. strāvu. Maksimāla strāva ir apm. 0,8 amp. Pēc pabeigtas uzpildīšanas, iepriekš izslēdzot mainīstrāvu, jānoņem uzpildīt baterija, jo citādi, to atstājot pieslēgtu, tā atpildīs caur taisngriezi.

Sis ir viens tips. Tagad šādu „sauzo taisngriežu“ ir diezgan daudz (Tekade, u. c.), kuŗi viens no otru atšķiras tikai pēc

viena, otrs āreja sīkuma, bet ne pēc principa, jo katras fabrika dod tikai savādu nosaukumu.

Vai amatieriem pašiem iespējams šādu „sauzo taisngriežu“ pagatavot?

Jā, un arī ne. Praktika pieradījies, ka kaut cik lietojamas vaļa oksidula plātes (elementus) izgatavot mājas līdzekļiem ir neiespējami, jo te vajadzīgi daži palīgparati, kuŗus amatieri nevar iegādāties viņu dārguma dēļ. Tomēr daži meģinājumi ir darīti, un par tiem mēs nāk. žurnala sniegsmi atsev. aprakstu.

Vel jaatzīmē, ka tagadejiem, jaunākā tipa, sausiem taisngriežiem strāvas patēriņš ir ļoti niecīgs, un no tīkla tiek ņemts lielākais 8—10 vati, kas iztaisītu apm. 0,3 sant. stundā pēc tagadejā elektr. tarifa (Rīgā). Tamēļ tos ieteic kā uzpildītājus (t. i. pilda akum. ar mazāku strāvu ilgu laiku).

## Kadēļ ir vajadzīgs antenas aizsargs?

(Tirdzniecisks ziņojums).

Ikkatram radio klausītājam būs zināms, ka var dabūt pirkst antenas aizsargus; tomēr viņu nozīme daudziem būs neskaidra.

Pamatīgi izdariti pētījumi ir pierādijuši, ka gadījumi, kad zibenis būtu ie-spēris antenā, ir pieskaitāmi pie ļoti retiem, tā kā praktiski šo apstākli var neievērot.

No Amerikas Savienotas Valstis izdarītiem pētījumiem, kur par katru pieteikumu bija izsolīta augsta naudas atlīdzība, ir zināms tikai viens gadījums, kur zibens ir nodarijis bojājumus un par to vienu gadījumu bija doti ļoti nepilnīgi dati.

Bet antenā zem zināmiem atmosfēriskiem iespādiem, piem. negaiss, lietus, krusa, sniegs, var izsaukt elektriskus pilindījus, kuŗi var sasniegt tik augstu spriegumu, ka pie antenas aizskāršanas var dabūt jūtamu triecienu. Bez tam šie pilindīji pie dažām uztverošām ierīcēm var izsaukt zināmu uztverēja sastāvdaļu bo-


jājumus. Tālaki ir iespējams, ka negaissa laikā antenā var rasties indukcijs spriegumi, kuŗi var sabojāt uztverēju un ar aizskāršanu izsaukt nepatikamus triecienus.

Aizrādīsim arī vēl uz to, ka gadījumos ja antena atrodas augsts prieguma jeb citu stipru strāvas vadu tuvumā, šo vadu ūssavienojums var izsaukt antenā bīstamu indukcijs spriegumu. Šo iemeslu dēļ ir vēlams antenai pievienot tadu ierīci, kuŗa novērstu šādus „virsspriegumus“.

Ir zināmas dažādādas ierīces šim nolūkam, piem. t. s. dzirksteļu starpa neskaitāmos izstrādājumos, gaisa tukšas patronas, t. s. „ogļu ventili“ u. t. t. Šie aparati var gan pie augstiem virsspriegumiem labi darboties, bet viņu trūkums ir tas, ka viņi var tikai darboties, kad antenas spriegums ir 500 līdz 1000 voltu, kāds augstums jau ir bīstams.

Pilnīgi jaunu aizsargāšanas sistemu ir izgatavojuši Philipsa uzņēmumi Eindhovenā.

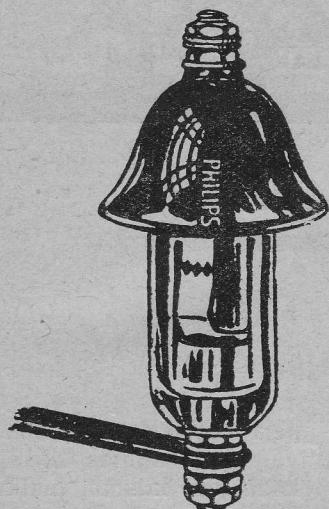Šīs aizsargāšanas ierīces svarīgākā saīstītā ir t. s. „gāzes sprieguma novadītājs“. Tā ir patrona, kuļa pildīta ar



gāzi. Normali šai gāzei ir izolatora īpašības. Bet tiklīdz spriegums starp šīs patronas spailēm pārsniedz zināmu aug-


stumu, t. s. aizdegspriegumu, šī patrona, pateicoties gāzes jonizācijai, darbojas kā vadītājs un novada antenas pildīju zemē, ja patrona ieslegta starp antennu un zemi. Ja virsspriegums ir novadīts, tad gāzes sprieguma novadītājs darbojas atkal kā izolators. Šīs patronas izgatavo dažadiem aizdegspriegumiem, piem. 110 un 180 volti. Pateicoties savai specialai konstrukcijai viņas var novadīt ļoti lielus energijas pildījus, bez kā viņas pašas sabojātos.

Blakus pievestais zīmējums rāda kompletu aizsargierīci, kuļa sastāv no caurspīdīga stikla tureklā, uz kuļa uzskrūvēts porcelāna vāciņš. Tureklī ir gāzes sprieguma novadītājs, kuļam bez tam vēl ir pārmaiņāma dzirksteļu starpa. Viss tas ir novietots uz galvanizētas dzelzs atbalsta.

Šī ierīce ir vispilnīgākais antenas nodrošinājums, kādu var dot müslaiku tehnika un pateicoties viņai t. s. antenas zemes slēgs, kuļa pielietošanu bieži vien aizmirst, ir pilnīgi lieks.



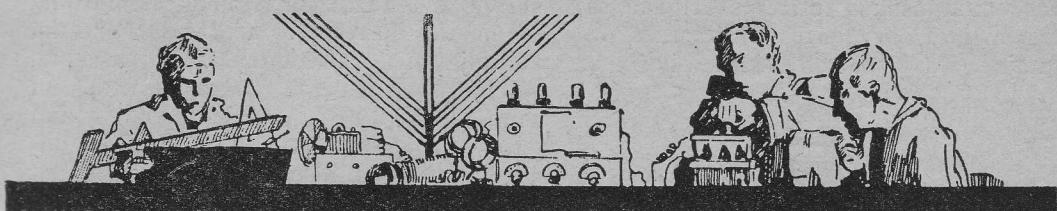**TELEFUNKEN**  
aparāti  
ar pasaules slavu



## RADIOAMATIERU NODALA




### Divkristalu uztvērējs.

Visiem pazīstamā dažādu kristalu īpašība — iztaisnot svārstības — tiek izmantota katrā kristaldetektora uztvērējā.


Ir vēl viena dažu kristalu īpašība, kura gan plašāki maz pazīstama un vēl mazāk tiek pielietota. Tā ir — spēja pie zināmiem apstākļiem kristalam pāšam generēt, jeb radīt svārstības. Šo pāradību pētījis un ieteicis pielietot krievu radioamatiers Lossevs.

Parādība ir šāda:

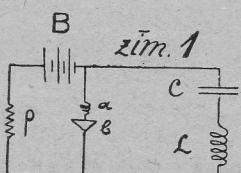


Daži detektora kristali, ja viņi ieslēgti kāda svārstību ķēdē LC (zīm. 1) un ja viņiem caur zināmu pretestību tiek pievadita līdzstrāva, rada kontūra LC nedziestosas svārstības. Tajā pašā laikā detektora kontaktu pretestība krīt.

To mēģina izskaidrot sekoši:

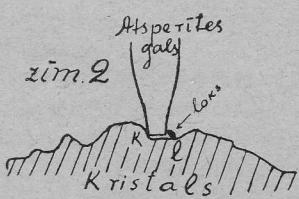

Kontaktu saskara vietai K (zīm. 2) ir joti niecīga virsma resp. šķērsgrieziens,

tā tad — liela omiska pretestība. Palielinot strāvu, var gadīties, ka pretestība starp kādu citu kristala punktu un kontakta atsperīti izrādisies mazāka. Tamēj šajā vietā (l. zīm. 2) radīsies neredzams Volta loks, t. i. elektroni sev atraduši jaunu ceļu, blakus vecajam. Ja strāvu turpinam palielināt, arvienu vairāk elektronu plūdis caur Volta loku un pretestība kontaktu vietā pamazināsies (līdz zināmai robežai!). Tas savukārt izsauc sprieguma pazemināšanos detektora ķēdē. Grafiski šo procesu var uzzimēt šādi (zīm. 3):

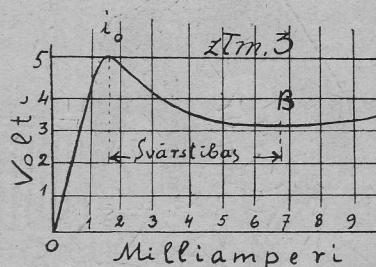

Līdz punktam  $i_0$  mūsu strāva kāpj kā taisne, tad taisne sāk liekties (sācies no plūdums pa blakus ceļu), strauji krīt un iet uz leju līdz punktam B.

Šajā rajonā starp  $i_0$  un B tad arī notiek kristala svārstīšanās, jeb generācija. Seit novērojam, ka pozitivam strāvas pieaugumam seko sprieguma krišana jeb negatīvs sprieguma pieaugums, kamēj medz teikt, ka šajā liknes rajona kontaktam ir negatīva pretestība. Dabā gan

pretestība nevar būt negatīva, jo viņa taču ir esošā, bet matemātiski mēs viņu varam aprēķināt kā negatīvu. Apskatam mūsu liknē (zīm. 3), piem. strāvas pieaugumu no 3 līdz 4 m/A (t. i. par 0,001 Amp.); šādam strāvas pieaugumam atbilst sprieguma kritums no 4,2 uz 3,5 voltiem, t. i. negatīvs pieaugums līdzīnas 0,7 V. Dalot spriegumu uz strāvu (V/Amp.) iznākumā dabūsim pretestību omos. Šajā gadījumā tā būs negatīva:

$$\frac{-0,7}{0,001} = -700 \text{ omu.}$$

Ja mēs šādam līdzstrāvas vadam „uzliksim“ kritošas liknes robežas kādas citas strāvas maiņas jeb svarstības, tad vada negatīvā pretestība iedarbosies tādi, ka zumēsies ar tām svarstībām, kuļu virziens sakrit ar līdzstrāvas virzienu un — un pienākušās „uzliktās“ svarstības tiks pastiprinātas.

Viegli saprotams, ka negatīva pretestība (un līdz ar to pastiprinājums) būs lielāka liknes stavakajā (straujākajā) vieta, tūlīt aiz punkta  $i_0$  un tālākā strāvas palielināšanas dos tikai vājāku pastiprinājumu, līdz punktā B viņš izbeiggsies, jo šeit negatīvas pretestības vairs nav. Tālāk pretestība paliek pozitīva, kāda viņa bija līdz punktam  $i_0$  un nekādas pastiprināšanas nebūs.

Kēdes pastāvīgas (balasta) pretestības absolūtam lielumam jābūt mazliet lielākam nekā negatīvās pretestības lielums, jo preteja gadījumā svarstības konturā LC (zīm. 1) neradīsies.

Šāds svarstošs kontakt ar negatīvu pretestību var tikt pielietots ne tikai slēgtā svarstību konturā, bet pat tieši antenā, jo caur tādu saslegšanu antenas pretestība netiek palielināta, bet gan otrādi — negatīvā kontakta pretestība viņu var samazināt līdz nullei.

Ģenerējošo kontaktu pāru ir diezgan daudz. Viņu kopejā ipašība ir — diezgan pagrūta svarstību punkta atrašana (tāpat kā parastajā kristaldetektorā) un nepastāvīgums, kas gan stipri atkarīgs no kristala kvalitātes un mazāk cieš no atmosfēras traucejumiem.

Par vislabāko un stabilāko kontaktu pāri izrādījies pāris: cinkits — tērauds.


Aiz viņiem seko: cinkits — ogle, cinkits — vařš u. t. t.

Aprakstīto kristalu ipašību — radīt svārstības, jeb ģenerēt, ir iespējams dažādi izmantot pie uztverēju būves: gan kā atsevišķu ģeneratoru, gan kā uztverēju — heterodīni, gan kā ātrmaiņu un lēnmaiņu pastiprinātāju, gan arī kā rāditāju.

Ilgāku laiku (vairāk kā gadu) esmu eksperimentējis ar kontaktu pāriem: cinkits — ogle un cinkits — tērauds un guvis apmierinošus rezultātus (par tiem beigās) ar cinkitu kā ātrmaiņu pastiprinātāju pie parastā kristaldetektora uztverēja, kuļus gribu šeit aprakstīt.


Uztverējam pašam par sevi, protams, jābūt piemērotam un spējigam uztvert specīgakos tālos raidītājus. Tamēj viņam jābūt ar labu noskoņošanās iespējā, ar labu selekciju un pēc iespējas mazākiem zudumiem. Pēc daudziem mēģinājumiem ar visdažādākām spolem un šēmām apstājos pie cilindriskās spoles, ar maināmu saiti starp antenas un detektora kēdēm selekcijas spēju uzlabošanai (saitei arī svarīga nozīme pie kristala pastiprinātāja lietošanas, kā redzēsim vēlāk) un maiņkondensatoru.

Uztverēja principielo šēmu sk. zīm. 6.

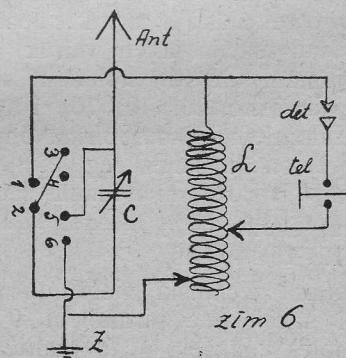

Spoli tinu uz 4-sturainā finiera pamata. Šim nolūkam no laba, sausa, apm. 6 mm. bieza finiera izzāģēju divus dēlišus pēc zīmējuma 4., tos samaucu krusteniski uz otru tā, lai iznāktu pamatne, kuļas galus ar auksto galdnieklu limi ielaižu ar kaltu izcirstā krustā divos biezākos (apm. 10 mm.) finiera dēlišos. (Šie spoles gali var tikt izlietoti kā aparāta āra sienas —

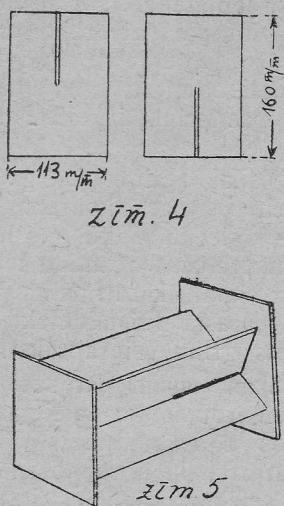gali). Spoles skelets izskatas šādi (5. zīm.):




Spoles pašindukcijas, tinumu skaita un atzarojumu aprēķins izdarams pēc pazīstamām formulām (lietoju prof. Nagaoki formulu) un lai spoles viļņu diapazons, kopā ar 500 cm., maiņkondensatoru, būtu no 250 līdz 2200 metriem, ir jāuztin 200 tinumi no 0,7 mm. dubulti ar kokvilnu izoleta zvanu vada. Spoles sāna platumis būs 8 cm. un spoles garums (tinumi) — apm. 15,5—16 cm. Spole sadalama 6 sekcijs (ja maiņkondensators 250 cm., tad sekciju jāņem vairāk) ērtam noskaņojumam un šim nolūkam atzarojumi ļemami no 20, 40, 70, 100, 150 un 200 tinumiem. Spoles pirmā puse sadalama vēl sīkāki saites regulēšanai (iestādišanai). Atzarojumi ļemami šādi:

Tinumu skaits — 9 - 4 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 49 - 49.

Aztarojumi techniski viegli un stabili izvedami šādi: pēc pirmajiem 9 tinumiem spoles apakšējā malā (kantē) desmitā tinuma vietā ar īlenu ieduru caurumīnu, kurā iedzenu stingrāku (bronzas) vada gabaliņu, apm. 1—1,5 cm. gaŗu (vai arī vienkārsi kniepadatiņu), ap kuņu apņemu desmito tinumu reizi apkārt (sa-protams atkasot izolāciju tajā vietā) un tinu tālāk nākošos 4 tinumus, tad atkal tāpat iedzenu „atzarojumu“ u. t. t. Tādu pavism būs 12, pie kuņiem vēlāk viegli pielodejami šēmas, vadu gali. Šēmas vadām lietoju 1,4 mm. bronzas kailvadu

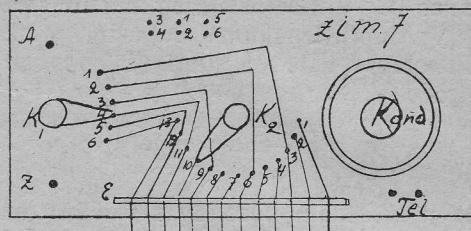un visa šēma izveidota uz priekšējā dēļa (lietoju 4 mm. biezusausu finieri), kuņu sadalu šādi (zīm. 7). Kristaldetektoram ērtākas apkalpošanas dēļ vieta ierādama uz virsejā dēļa, resp. vāka, kas gan prasis zināmu apdomu pie šēmas izgatavojanas.




Ebonita stienitī (gaļums pēc vajadzības), kuřš pieskrūvējams iekšpusē pie priekšējā apakšā apm. vienā līmenī ar spoles tinumu malu, izurbjami 13 gab. 1,5 mm. caurumiņi, caur kuņiem izlaižami šēmas vadu gali tāda gaļumā, lai uz ebonita stieniša saliekti viņi sasnietgtu spoles attiecīgos 12 atzarojumus un 13-ais būs spoles galam. Otri vadu gali (no turienes arī jāsāk) pievienojami attiecīgi 13 saites komutatora kontaktiem. Otra komutatora 6 punktiem būtu tāda pat karta jāpieved 6 spoles „atzarojumi“ priekš viļņa gaļumu iestādišanas, bet tā kā no svara ir lai šie vadī nekrastotos ar saites vadiem, tad attiecīgus saites komutatora punktus tieši savieno ar otru komutatora punktiem (punktī 1, 2, 3, 4, 5 un 6 pievienojami pie punktiem 3, 6, 9, 11, 12 un 13 attiecīgi), lai uz noskaņošanas komutatora būtu 6 spoles sekcijs. Kad arī pārejā šēma (antena, zeme, maiņkondensators, viļņu pārslēgs, detektors u. c.) izpildita, priekšplatne pieskrūvējama pie spoles galu sieņām, šēmas vadu gali pieleccami pie spoles „atzarojumiem“ un ērti pielodejami. Nopietna vērba piegriežama komutatora ierīcei: atspērītei un kontruzgrieznim, kā arī lai kontakta pirksts ērti un bez troksņa slīdētu pa kontaktiem, jo pēc pielodešanas pie viņiem un vispāri pie šēmas grūti pieiet kaut ko labot.

Ar šādu uztvērēju var klausīties pilnīgi patstāvīgi un ar labu āra antenu un zemi būs dzirdami ne mazāk kā apm. 15—20 raidītāji. Es, protams, domāju

par lauku apstākļiem, bet, man šķiet, arī pilsētā rezultāti būs iepriecinoši.

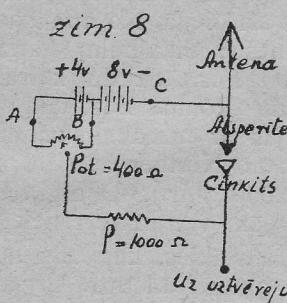Šādam uztvērējam joti ērti pievienojams atsevišķi būvēts (var arī „iekombinēt“ tajā pašā uztvērējā) cinkita ātrmaiņu pastiprinātājs. Viņa šēma ir šāda: (zīm. 8).



Pie viņa izbūves būtu nemams vērā, ka no potenciometra (400—600 omu) kvalitātes un laba slīdkontakta, kurš nedrīkst dot pārtraukumus, jeb pat niecīgakos satricinājumus, atkarajas joti daudz lai svārstības noritētu stabili, bez pārtraukumiem. Pie kristala (cinkita ķīmiskā formula — ZnO) iegādes jāraugas uz viņa krāsu: jo vairāk tumši brūnu vietu ir kristalam, jo labāka viņa vadāmība un vieglaki ierosināsies svārstības. Sintetisks cinkits (gandrīz baltā krāsā) nav nodeklīgs svārstību ražošanai. Dabīgo cinkitu ieteicams ielikt uz 20—30 sekundēm Volta lokā, lai viņš apkausētos (ne pilnīgi pārkausētos!) un pieņemtu it kā piliena formu. Šo pilienu pēc atdzīšanas pāršķel divos gabalos (jeb vairākos), kuji tad var tikt iekauseti jeb ielodēti attiecīgā turētāja formā. No šadas apkausēšanas operacijas cinkita ipašības, kā svārstību ierosmes tā arī stabilitātes ziņā, vairākkārtīgi uzlabojas. Lietoju detektoru „Daki“ korpusu, atspēriți apmainīju pret tērauda atspēriți no stīgas tērauda, ne resnāku par 0,2 mm. Saprotams, ka uztvērējs un sevišķi pastiprinātājs jāsargā pat no niecīgiem satricinājumiem (piem. sitiens pa galdu u. t. t.), pret kujiem sevišķi jūtīgs ģenerējošais kontakts. Atrodū par lieku šīnī nolūkā rikot sevišķas atspērites jeb gumijas pamatnes detektoram. Ľaunākā gadījumā, man šķiet, varētu izlidzēt voiloka plāksne zem uztvē-

rēja — man līdz šim nav bijis vajadzības pēc viņas.

Arī ģenerējošam detektoram ērtās apkalpošanas dēļ vieta ierādama uz pastiprinātāja virsējā dēļa (vāka).

Strāvas avotam var lietot 3 kabatas baterijas, var lietot 15 v. sauso bateriju (tādas ir tirgū), bet man viņas izlikās par dārgām un izgatavoju sev bateriju no 10 Leklanše elementiem, kura izturēja pie ikdienas lietošanas ne mazāk kā 6—8 stundas dienā (pāris reizes biju aizmirjis atvienot arī pa nakti) bez mazākā remonta 4½ mēnešus, pēc kam bija jāatjauno depolizatori un šķidrums (apm. Ls 5.—). Lieta tā, ka svārstību stabilitāte stipri atkarīga no strāvas vienmērības; ja tādas nav — kristals paliek „kaprīzs“, sāk svilpt un uzvedas kā lampiņa pie vecas anoda baterijas. Pie kabatas bateriju lietošanas novēroju, ka viņas šīm nolūkam derīgas kamēr spriegums ir ne mazāks kā 4 volti; zem tiem baterija paliek nederīga un stāvoklis nav labojams ar ceturtās baterijas pieslēgšanu sprieguma pacelšanai pāri par 12 voltiem. Tamēj man likās kabatas bateriju lietošana par neekonomisku. Pretestībai liejotu telefona spoli 1000 omu.

Apiešanās ar pastiprinātāju šāda: vispirms uztvērējs jānoskoņo uz kādu dzirdamu ārzemju raidītāju, lai detektora atspērite būtu kristala jūtīgākajā vieta. Tad antenas vads izņemams (uzmanīgi! neiztrīcīnāt detektora iereģulejumu!) un pieslēdzams pastiprinātājam, kura izejas vads iespraužams uztvēreja antenas spaile. Pēc tam ar atspēriti meklējams uz cinkita ģenerējosais punkts. Tīklīdz atspērite tādam būs pieskārusēs (nevajaga spiest!) sausa „knašķa“ vieta (zīme, ka baterija nav aizmirsta ieslēgt un ka „viss kārtībā“) telefonā būs dzirdama šņākoņa, svilpe jeb pat kaukšana. Ja dzirdamās skaņas ir vienmērīgas (pastāvīgas) tā ir laba zīme, atspērite atstājama tajā punktā un potenciometrs jābīda lēni uz to pusi, kur panākama strāvas samazināšana līdz dzirdamās svārstības telefonā izzūd (dažreiz šņākšana pēdēja momentā izvēršas par mazu kaukšanu), kas nozīmē, ka atrodamies liknes daļā pie punkta  $i_0$  (sk. 3. zīm.). To pašu var panākt ar saites palielināšanu uztvērejā (slodzes palielināšana arī var apdzēst svārstības) un pat

tas ir izdevīgāki, jo tādā gadījumā telefona nokļūst vairāk enerģijas. Pabīdot mazliet atpakaļ potenciometri pārliecināmies pēc trokšņa jaunas iestāšanas ka cinkits „strāda“ un tad stājamies pie uztvērēja noskaņošanas uz vēlamo raidītāju. Jāpiezīmē, ka ģenerējošā kontakta ie-slegšana parasti saisina uztvērēja noskaņojumu par apm. 100 metriem. Stacijas nāk telefona dzirdamas, pie mainķondensatora grozišanas, tāpat kā lampiņu aparatā, ar mazu „šņākoņu“. Pec noskaņošanas ar potenciometra uzmanigu regulēšanu jānostājas vistuvāki pie līknes augstākā punktā  $i_0$  (zīm. 3) (daudzreiz esmu nožēlojis, ka neesmu virknē ar potenciometri iebūvējis kādu 20—30 omu reostatu, kurš būtu labs „sīknoskaņošanai“) — tad arī pastiprinājums būs maksimāls. Skaļruņa skaļumu, saprotams, nevienam raidītājam nepānāksim, tas ir lenmaiņu pastiprināšanas pakāpes uzdevums. Ar mūsu pastiprinātāju sasniegsmi labāku pastiprinājumu tālākām un vājakām stacijām, nekā tuvajām un stāvrajām. Potenciometrs var tikt lietots darbības laikā arī kā reostats — priekš tam vienkārši punktā B strāva pārtraucama (sk. zīm. 8). Darbība ar to nepaliks sliktaka, pie regulēšanas reostats prasis rupjākas (lielākas) roktura kustības, bet strāvas patēriņš nepārsniegs 4—5 m/A., kurpretēm ar potenciometri viņš var būt ap 8—10 m/A. Jāpiemetina, ka uz svārstību rašanās vieglumu (ierosmē) un stabilitati var atstāt iespaidu arī atmosferas stāvoklis; atmosferas lādiņu izlādešanās antenā, jeb tuvs negaiss „nosit“ kristalu, t. i. pārtrauc svārstību ražanos, perkoņa laikā tas var notikt ik minutes, var pat būt tādi periodi dienā, kad nav iespējama nekāda uztveršana. Tas, tomēr, nenāk pārāk bieži priekšā.

Pastiprinātaja apkalpošana prasa daudz uzmanības, izmānības un pacietības, sevišķi no sākuma līdz zināmas prakses iegūšanai, kamēdēļ pie viņa ķerties ietei-

cams ar apdomu, tad arī panākumi neiztrūks.

Uztverēju un pastiprinātaju izbūvēju vienā kaste un ar šādu divkristalu uztvērēju klausos sistematiski katru dienu un vakaru jau gandrīz gadu (11 mēnešus), ar skaļumu ne mazāku par R4—R5; pilnīgi saprotama valoda un muzyka. Dzirdu pāri par 45 raidītājus, daļu no tiem arī dienā. No attālākiem raidītājiem minēšu: Stambulu, Parizi, Charkovu (1700 mtr.) dzirdu katru vakaru, bieži dzirdu Romu. Bez tam vel daudzas stacijas ar mazāku skaļumu. Viļņu diapazons: no Nirnbergas (240 mtr.) līdz Kauņai (2000 mtr.). Dabīgi, ka gaņos viļņus vieglāki var uztvert nekā isos.

Klausos apstākļos, kuŗi tālu līdz priekšzīmīgiem: antena 14 mtr. augsta no zemes, 3 metri virs mājas jumta, pievads iet caur 2 istabām, zeme — pagrabā iedzīts zemē dzelzs stenis. Man liekas, ka šadi rezultāti ierosina un es joti vēlos viņus salīdzināt ar citu amatieru paņākumiem. Atzīstos, šajā nolūkā savu uztvērēju aizvedu arī uz Rīgas V. Radioizstādi; domāju: tur viņu izmēģinās, pārbaudīs, un būs izdevība tikt pie jēdziena par apstākļiem, kuŗi pieņemami par normaliem. Bet... vienā jaukā dienā pie uztvērēja bija piespaura kartīte, ka godalgošanas komisija uztvērēju godalgojusi ar atzinības rakstu — nevienam nav bijusi griba vai vajadzība pārliecināties jeb pajautāt, vai tas uztvērējs arī vispārīgi darbojas. Jūtos pagodināts.

J. Ozols,  
Iecavā, pasta kast. 99.

P.S. Uz varbūtejiem jautājumiem labprāt atbildēšu, ja būs pielikta marka.

Piezīme pie zīm. 6: Mainķondensatora pārslēgs: ja savienotas spailes 1—3, 2—4 — kondensators virknē (īsie viļņi); ja 1—5 un 2—6 — kondensat. paraleli spalai — (gaļie viļņi).




## Pārslēgi.

Kā zināms, kondensatoru un spoli se-rija sasledz uztverot īisos vilņus, bet paraleli — ja uztver gājīs vilņus. Ja uztvereju būvē kā gājiem, tā īsiem vil-ņiem, tad bieži lieto pārsležēju. Pavissam vienkāršs, bet ļoti labs pārslēgs redzams zīm. 1. Viņa pagatavošanai vajadzīgs neliels ebonita vai trolita gabaliņš 5 mm. biezšs, lieluma  $3,5 \times 4,5$  cm. Šai plāksnītei izurbj 6 caurumus: trīs caurumus „a“, „b“ un „D“ 4 mm. caurmērā, bet „A, B, C“ — 6 mm. caurmērā. Pēdējos trīs caurumos ieskrūvē parastās 4 mm. ligzdiņas. Nopērk divpoligu dakšiņu (pēdējo var arī pats pagatavot no gabaliņa trolitā un 2 tapiņām) un pie viņas tapiņām piestiprina mikstu auklu (lici), abu vadu otrus galus izved pa caurumiem „a, b“ cauri plāksnītei un otrā pusē pievieno viņus šēmai.

Otrs pārslēgs uzzīmets zīm. 3 un 4. Divas trolita plāksnītes 1 un 2 saskrūvētas ar malām kopā tā, ka izveido leņķi (zīm. 3). Vertikāla platīte izurbts 6 mm. caurums, kurā ieskrūvēta 4 mm. ligzdiņa. Caur ligzdiņu izlaists cauri 4 mm. drats (misiņa) gabaliņš — ass. Ass gaŗākā galā uzdzēn 2 cm. resnu un apm. 3,5 cm. garu koka velteniti. Veltenītim gareniski iegriež rievu, kurā ie-lime 3—4 mm. biezū un apm. 8 mm. platu ebonita vai trolita gabaliņu, tā, lai apm. puse no platumā būtu velteni un 4—5 mm. paliktu ārpuse. Ass otrā galā uzliek kloķīti, aiz kurā veltenīti varetu grozīt.

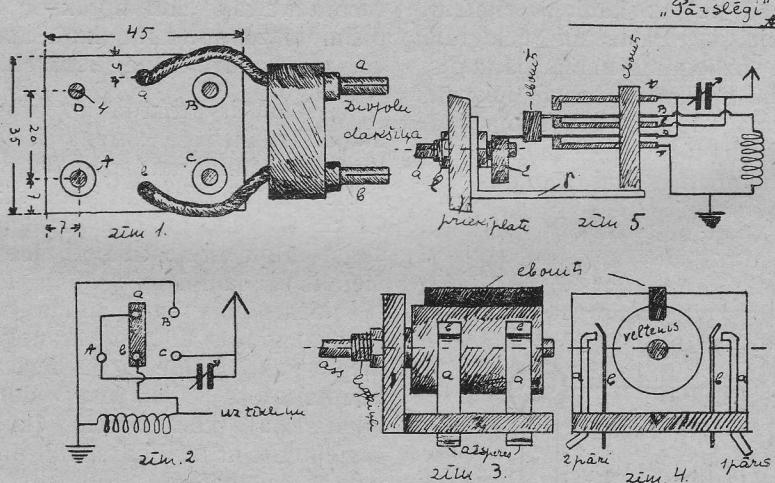Horizontāla platīte (2) iezāgē trijās vietas 6 gareniskas rievīnas, kurās ie-stiprina atspēru pārus ab. Vienā pusē veltenīm atrodas 2 pāri atspēru, otrā pusē — 1 pāris. Atspēres „a“ pagatavotas



Ja grib, pārsležēju negatavo uz atsevišķas plāksnītes, bet attiecigos caurumus ieurbj tieši priekšplatnē.

Aprakstīta pārslēga šema redzama zīm. 2. Dakšiņu „ab“ iespraužot par labi ligzdiņas „B, C“, kondensators tiek saslēgts ar spoli paraleli — gājiem vil-ņiem, dakšiņu pa kreisi ligzdiņa „A“ iespraužot, uztveram īisos vilņus.

no misiņa, 1 mm. biezumā, apm. 6 mm. platas. Augšējie gali saliekti leņķi uz veltenīša pusī. Atspēres „b“ var pagatavot no kabatas bateriju gaŗākām plāksnītēm. Katras divas plāksnītes, „ab“, izveido vienu atspēru pāri.

Kad atspēres pagatavotas, pārsležēju sastāda, kā rādīts zīm. 3 un 4. Šēmā viņu ieslēdz tāpat kā pirmo, pēc zīm. 2.

Vēl kāds cits pārslegs pagatavojams pēc zīm. 5. Lēnķi „p“ izliec no 1,5 mm. misiņa skārda. Ligzdiņu „l“, 4 mm., ieskrūvē, kā iepriekš aprakstīts. Ass „a“ vienā galā ekscentriski uzstiprina ebonita ripiņu „E“, apm. 1,5 mm. lielu. Atspēres „A“, „B“, „C“, „D“ un „F“ izlaistas cauri ebonita (trolita) plātitei. Atspēres „A“, „C“ un „F“ pagatavo no 1 mm. misiņa strēmelītem, kuļu vieni gali noliekti uz lēnķi, kā zīm. 5. redzams. Atspēres „B“ un „D“ ir atkal no kabatas baterijas plāksnītēm. Atspere „D“ ir gaļaka un viņas viens gals atrodas uz ripiņas „E“ malas. „B“ un „D“ galus, kuŗi atrodas pie ripiņas „E“, saista ar mazu ebonita klucīti. To var tā izdarīt: ar finierzāģīti iezāģe klucīti gareniskas rieviņas un tur iebāž atspēru


„B“ un „D“ galus. Skrūvītes tik mazā klucīti nav ieteicams lietot, jo skrūvītes iekšpusē var saskarties un tad pārslegs nedarbosies pareizi. Vispāri — **atspēres nedrikst nekur citur saskarties, kā tikai kontakta vietas pie attiecīgas pārslegtanās.**

Zīm. 5. rāda arī nupat aprakstītā pārsleģa ieslēgšanas šēmu. Uzzimēta gadījuma kondensators atrodas spolei paraleli — gaļiem viļņiem. Pagriežot ripiņu „E“, atspēres „B“ un „D“ atraujas no „C“ un „F“ un dod kontaktu atspēres „B“ ar „A“. Tagad kondensators ir serija ar spoli — isiem viļņiem.

Pašu pārsleģu ar ligzdiņas uzgriezni pieskrūvē pie priekšplātnes. Vadus no šēmas pielode pie atspēru galīem. Uz ass „a“ gala uzielk kloķīti. A. V.
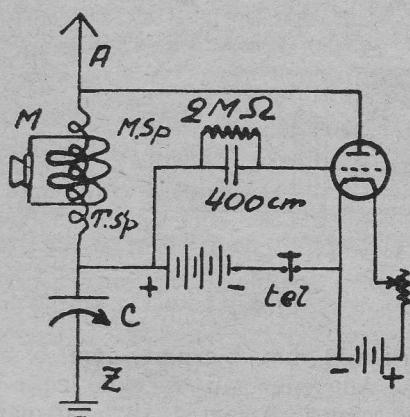
## Kombinēts īsvīļu aparats radio techniskām rotaļām.

Latvijā privatas raidstacijas nav atļautas nodarbināt ne uz kādiem viļņiem. Tomēr domāju, ka Pasta un Telegrafa departamenta aizliegums nebūs pārkāpts, ja šeit isumā apskatīšu mazu iekārtu, kuŗā uzskatama ka rotaļlieta skolu jaunatnei, skautiem u. c. pie maziem izbraukumiem nometnēs vai zaļumos.



Aparata principa šēma.


Daudziem mūsu jaunajiem radioentuziastiem būs vēlēšanas savstarpeji sazināties radiotelefoniskā ceļā uz nelieliem

attalumiem, piem. uz kādu kilometru un varbūt vairāk. Šim nolūkam šeit pievedīsim mazu aprakstu, kuŗā apskatīta šēma un uzbūve šādai iekārtai.

Šī šēma ir attīstīta no prof. A. Zemanā (Austrijā). Antena ir saistīta ar lampiņas anodi un spoli T. Sp. (tikliņa spole), kurās otrs gals caur tikliņa kond.  $C_t = 400 \text{ cm}$ . un tam paraleli pieslēgtu augstomīgu pretestību (2 megomi), sa-vienots ar lampiņas tikliņu, un bez tam vēl atzarojumā caur anoda bateriju un parasto galvas telefonu ar negatīvo kvēldiega galu. Zemes galā ievietots maiņ-kondensators  $C = \text{max. } 300 \text{ cm}$ . (īsvīļu tipa), kuŗa rotors (kust. plates) savienotas ar zemes spaili un bez tam vēl ar kvēlbaterijas minusu.

Spolei T. Sp. jāņem 2 mm. resns, vislabāki apsudrabots, vads (savienojumu vads). Uz pertinaksa caurules 8 cm. diamestrā uztinām 10 tinumus no šāda vada ar apm. 8—10 mm. atstatumu starp atsevišķām vitnēm. Stiepules galus piestiprinām pie izvedspailēm ar uzgriežņiem. Tad no ebonita vai trolita plātnītēs izzāģejam 4 listītes  $10 \times 6 \text{ mm}$ . biezumā (vai arī  $1 \text{ cm}^2$ ), pie kuļām tad pieskrūvējam spoles ķermenī. 2 listītēm pieskrū-

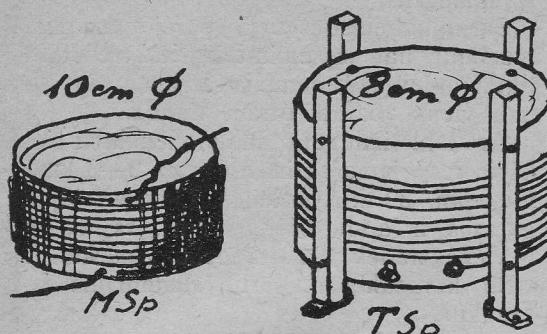vējam mazus leņķus apakšā, lai spoli varētu piestiprināt pie pamatdēļa.



Mikrofona spole. Tīkliņa (antenas) spole.

Listites ir apm. 5 cm. gaļakas par spoli, un ir vajadzīgas mikrofona spoles (M. Sp.) turēšanai, kūja tiek uz šim listītem uzbāzta virsū. Mikrofona spole ir no parastās papes izliekts veltenis, apm. 10 cm. diametrā (tik liela, lai tā tārētos pie uzbāšanas uz spoli T. Sp.), uz kuļas tad uztinam 10—12 tin. 0,8 mm. parasto izolēto stiepuli (ari zvanu stiepuli var lietot), ar 2—3 mm. savstarpejū attālumu starp vienām. Spoles galus izlaiž caur velteni, salodē tos ar parastās telefona (2 poligas) auklas galiem un pievieno mikrofonam. Pēdējo var ņemt no parasto telefona mikrofoni tipa ar ogļu pulveri (graudījiem), piem. no nederīga telefona. Spolei M. Sp. jāsež tik stingri uz spolas T. Sp. listītem, lai nevarētu pate no sevis noslidēt, t. i. izmainīt savu stāvokli.

Kondensatoram C jābūt labam (vislabāki īsvilžu tipa) ar apm. 200—300 cm. kap. un sīknoskaņojumu.

Kvelbaterija ar anoda bateriju tiek sa-vienota caur telefonu (parasto, ar 2000—4000 omu pretestību).


Tīkliņa kond. ņem ar gaisa dielektriku un 300—400 cm. kapacitati. Bet pilnīgi var lietot arī parastos iekapseletos (caurulītēs) kond., kā montažas šēmā rādīts.

Tīkliņa pretestībai ir ieteiktls silīta stieņiņš 2—3 megomi. Domājams, ka arī citāda veida pretestības būs lietojamais, jo energijas lielums te vispāriģi ir visai nicičs. Te jāievēro, ka visiem savienojumiem ar tīkliņu jābūt pēc iespējas visiem, piem. ka tas redzams montažas šēmā.

Reģeneraciju šini šēmā iestāda ar kvelstrāvas reostatu. Tāpēc te labāki ir lietot tādu no bīdamo tipa, kuŗi atļauj ļoti sīku kvelstrāvas mainīšanu.

Seit ir pielietota netiešā antenas modulacija, t. i. ar induktivo saiti (2 spoles). Varētu mikrofonu arī tieši ieslēgt antenā, bet tas izradījies par neērtu, jo tad svārstības bieži apraujas pie stiprākas runas. Mikrofona ķēdē nekādas baterijas nav vajadzīgas.

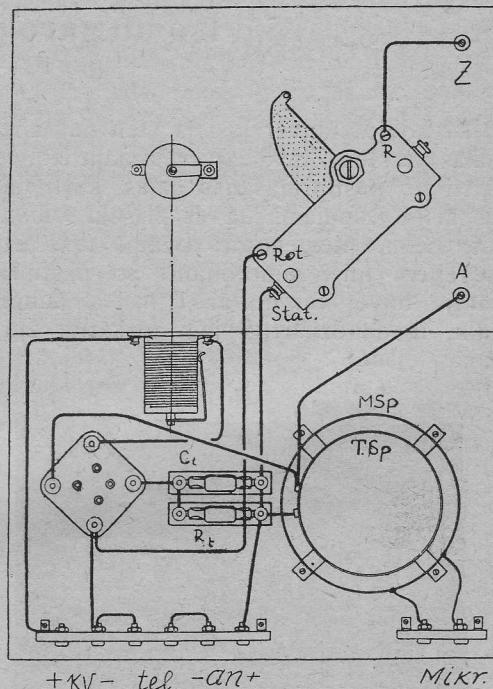Lampiņa jāņem no 4 v. tipa (skalruņu) piem. Philips B 405 vai Telefunken RE 134. Anoda spriegums apm. 100 volti. Taču pie lielāka anoda sprieguma darbības rajons drusku palielinās. Lie-tojamas parastās anoda baterijas.



Aparata montažas šēma.

Iestādot aparātu darbam, vispirms pieslēdzam antenu un labi ierikotu zemi (gruntsūdens); tad pieslēdzam baterijas un lēni izvedam reostatu, klausoties telefona, kamēr rodas stiprs „knakšķis“, kas ir raksturīgs pie svārstību iestāšanās. Ja tagad otrs koleģis savu aparātu tāpat iestādis, tad būs dzirdama svilpe. Tam-dēļ, lai runu skaidri sadzīrdētu, pamazinām kveli tik tālu, lai reģenerācija izzūstu.

Runājot mikrofonā resp. raidot, kvēlreostats jābīda tiktālu, kamēr rodas spēcīgas svārstības (stiprs „knakšķis”). — Kontrolei der iepūst mikrofonā, vai piešist, bīdot pie viena spoli M. Sp. uz tīkl. spoli virsū, kamēr piesišanas troksnis mūsu galv. telefonā ļoti stipri sa-dzirdams. Ja tas ir, tad aparāts darbojas labi. Taču pie pārāk lielas (ciešas) saites starp abām spolēm pie spēcīgas runas svārstības var partraukties. Tam-dēļ saiti neturēt pārāk ciešu.

Mikrofona pievadu, ja to vēlas ņemt gaļu (piem. vairākus metrus), ieteicams

ņemt kā svina 2-dzīslu kabeli (no pārastiem telefonu vadiem), jo tad runa ir skaidrāka.

Sarunu beidzot, t. i. pārejot uz uztveršanu, nav jāpiemirst izgriezt reostatu tiktālu, lai reģeneracija izzustu, jo citādi viens aparāts otram traucē.


Ar labi izbūvētu šādu vienkāršu ie-kārtu iespējama sazināšanās uz 2—3 km., pie apm. 20 mtr. antenas. Lietotais viļņa gaumums ir apm. 60—70 mtr., tā kā te neviens netiek arī traucets. Aparāts ir visai kompakts un ērti līdzņemams izbraukumos.

R. K.
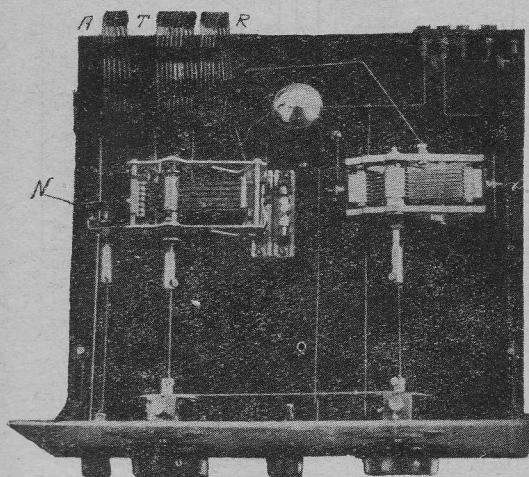
## Īso un gaļo viļņu uztvērējs.

(no 10—2000 metriem).

Tagadējos uztvērējos, ja vien nav speciālas prasības, tieši uztvērēja daļu izbūvē šķirti no pastiprināšanas daļas, kuŗu tad vispārīgi iespējams daudz plašāki izmanto-t, piem. pievienojot dažādu tipu uztvērējiem un gramofonam. Šo pastipri-nātāju būve, vai nu ar 1, vai 2 lampiņām, ir daudzkārtīgi jau apskatīta žurna-la slejās.



Skats uz uztvērēju no augšas.

Mūsu būvētājiem — amatieriem mē-ģināsim dot mazu aprakstu audiona uztverējam ar visai plašu viļņu diapazonu, no 10—2000 mtr., kuŗās robežās patlaban ietilpst, praktiski ņemot, visas ra-


diofona stacijas. Uztv. ir ar maināmām spolēm.

Uztveerot isus viļņus, liela veriba jā-piegriež kaitīgo ķermeņa kapacitates ie-spaidu noveršanai. Tam nolūkam pamat-platni ņemam visai dziļu, apm. 30—40 cm., lai daļas no priekšplatnes, pie ku-ras regulejām, novietotos tālāki. Pašu priekšplatni ieteic ņemt visu no metala, piem. 3 mm. aluminija skārda. Kas ne-grib šādu ekrānu, var izlīdzēties ar fi-niera priekšplatni, kuŗai otrā pusē ar vai-rākām nagliņām piesista parasta vaļa folija. Priekšplatnes lielums ir  $30 \times 18$  cm. (visi mēri ir no originalaparāta; bet, sa-protams, tie nav saistoši un katrs var būvēt, kā tam izdevīgāki, un kas ir pie rokas). Tā tad vispirmā prasība ir pēc laba ekrāna. Šo ekrānu ar metala leņ-ķišiem piestiprina pie pamatdeļa. Uz priekšplatnes (ekrāna) novieto kondensa-toru skalas un reostatu. Pirmiņ jābūt ļoti lieliem vai arī ar sikskaņošanu, pie tam ar lielu pārnesumu attiecību, lai uz precīzāko varētu izdarīt regulēšanu. Reo-statu ieteic ņemt kapselētu, pie kām vie-nu galu tieši pieskrūvē pie ekrāna.

Kondensatorus novieto apm. 15—20 cm. attālumā no priekšplatnes. Tam nolūkam uz apm.  $12 \times 5$  cm. lielām plāksnītēm (ebonīta, trolīta v. c.) izurbj va-jadzīgos caurumiņus kond. asij un pie-stiprina skrūvēm, vai vienu lielāku cau-rumu, ja ir centralskrūvē, un šis plāksnī-

tes ar metala leņķiem piestiprina pie pamata dēļa. Saprotams, ka kond. ass caurumiem jābūt uz priekšplātnes un piestipr. plātnes tieši pretējām. Noskaņošanas kond. ir ar 100—150 cm. kap. (īsvilņu), reģen. kond. ar apm. 300 cm. kapacitati.

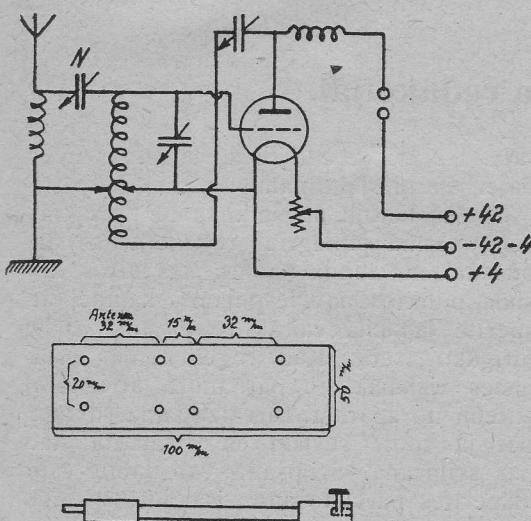Savienojumu starp kond. asi un skalu izdara ar izolacijas mater. stienišiem (ebonitu, stiklu u. c.). Šo stienišu galos uzmauktas misiņa caurulītes, kuļām jābūt tik platam, lai tās vēl varetu tikt uzmauktas uz kond. asim (sk. zīm.).



Augšā — uztvērēja šēma. Vidū — spoļu pamatne. Apakšā — kondensatora ass pagarinā.

Labi ir, ja tikl. kond. un megomu uzmontē uz izolatoriem augstāki no pamata (resp. brīvkarajošos), jo tad mazāki zudumi.

Lai uztvertu plašu diapozonu, jālieto maināmās spoles. Spoļu pamatne ir no izolacijas materiala 5 mm. biezuma,  $10 \times 5$  cm. Viņā izurbj caurumus 4 pāriem ligzdiņu: pirmā pāri iesprauž antenas spoli īsiem vilņiem; otrā — antenas spoli gaļiem vilņiem (kad vienu lieto, tad otru, saprotams, nelieto). Trešais pāris ir noskaņošanās spolei, ceturtais — reģeneracijas spolei.

Lietojamas šādas spoles:

Īsiem vilņiem: pa 1 gab. 2 tin., 3 tin., 4 tin., 6 tin., 10 tin.

Gaļiem vilņiem: pa 1 gab. 25 tin., 50 tin., 75 tin., 100 tin., 150 tin.

Īso vilņu spoles ir spiraliskas, tītas uz 8 cm. resna velteņa, no 2—3 mm. resnas stiepules (labas ir apsudrabotas) ar 5—10 mm. vilņu attālumu. Šo vilņu attālumu var ieturēt ar attiecīgi izurbtām celuloida strēmelītēm, kuļas uzmauc uz vilnēm un piestiprina ar dažiem acetona pilieniem. Šīm spolei var tieši bez kāda turētāja pielodēt tāpiņas.

Gaļo vilņu spoles ir tītas uz tāpiņām (kurvju sienas spoles). Līdz 50 tin. — no 0,7 mm., 75 tin. — 0,5, un 100—150 tin. — no 0,3 mm. dub. izolētas stiepules.

Droseleim lieto šūniņspoles: īsiem vilņiem — 35—50 tin., līdz 600 mtr. 300 tin. Līdz 2000 mtr. drosele jātin uz riņķām (pag. žurn. Nr.), apm. 1000 tin. no 0,2—0,15 mm. stiepules.

Visas daļas pieskrūvējamas ar montāžas skrūvēm ar uzgriežņiem (bet ne koka skrūvēm), jo tad tās nevarēs izkusteties. Metalā ēkrans ir pieslēgts zemes spailei.

Interesanta ir saites regulēšana ar neutrodonu N (patentēts!). Tas ir kondensators ar niecīgu kapacitati (10—25 cm.), kuļu parasti lietoja anoda-tikl. kapac. neutralizēšanai. Var ļemt piem. mūsu P.T.D. neutrodonu. Šāda saites regulešana atļauj antenas un noskaņoš. (tikliņa) spoles sabidīt cieši kopā, bez kam rastos reģen. pārtraukumi (svārstību lēcieni), kas savukārt stipri uzlabo dzirdamību. Neutrodonu, resp. labāko saiti ieregulejām šādi. Vispirms to iegriež pavisam. Ja svārstības nav, tad pamazām to izgriež, līdz tās rodas. Tad uztver kādu staciju (ar noskaņ. kond.). Tagad izgriežam atkal neutrodonu, līdz stacijas darbs paliek pavisam kluss. Pēc tam ar noskaņ. kond. uzmeklējam atkal stiprako vietu. Pie viena arī iegriež vai izgriež reģen. kondensatoru.

Šis ir visai jūtīgs audions. Ar 2 lamp. labi izbūvētu pastiprinātāju visai daudzas stacijas dabūsim skaļruni. Bet tā kā uz īsiem vilņiem atmosf. traucējumi daudz mazāk jūtami, kā uz gaļiem, tad vasarā ar šāda veida uztvērēju mums būs lielas priekšrocības.

Šeit pievedam īsu tabeli no labāki dzirdamīiem īsvilņu raidītajiem.

Nauņa (Vācija) uz 14,83 mtr. (7 kw.) ikdienas no 16.00 telefona sarunas,

bet uz 22,68 mtr. (8,5 kw.) — no 9.00 telefons un gramofona muzika.

**Bando enga** (Hol. Indija) uz 15,74 mtr. ikdienas no 14.45 gramofons un telefona sarunas.

**Senéktedi** (Z. A. Sav. V.) uz 19,56 mtr. (5 kw.) Sv., P., Tr., Piektd. 01—06 radiofona priekšnes.

**Celmsforda** (Anglijā) uz 25,53 mtr. (15 kw.), no pirmā līdz piektd. 13.30—14.30 gr., no 20.00 pārn. no Londonas.

**Huizena** (Holande) uz 16,88 mtr. (45 kw.) dažādos laikos gr. un telefons.

**Eindhovenā** (Holande) 31.40 mtr. (30 kw.) gandrīz cauru dien-nakti dažādi priekšnesumi.

**Skenéktedi** (Z. A. Sav. V.) 31.48 mtr. P., Otrd., Cet., Sestd. no 01. radiofona priekšnesumi.

Bez tam vēl daudz citas isvīļņu stacijas neregulari izdara dažādus raidīšanas mēģinājumus. Atzīmējams, ka uz 98,90 mtr. **Motalas** raidstacija Zviedrijā pārtraida kārtīgi Stokholmas programu.

## „Radio“ žurnala redakcijai.

Cerībā, ka dažu amatieru interesēs mani novērojumi refleksuztverēja „Trinadīnes“ darbībā, kuļu uzbūvēju vadoties no „Radio“ žurnalā Nr. 12 p. g. ievietotā raksta, gribu šeit aizrādīt uz dažiem papildinājumiem, kuļus esmu izdarījis pie minētas šēmas. Vispirms lai varetu klausīties isos vilņus pie gařākām antenām, iebūvēju aparātā 2 ligzdiņas antenai, vienu no tām pie 200 cm. blokkondensatora, kuŗš ieslēgts serījā ar antenas spoli, caur ko pie savas antenas, kuļa ir 67 m. gařa, varu klausīties ar spoli 35 tin. isākās stacijas līdz apm. 300 m. Lai šo aparātu lietotu arī kā vienkāršu detektoru Rīgas programas uztvēršanai uz telefona, vai pat mazu skalruniti, iebūvēju kontrū starp detektoru un zemi vēl divas ligzdiņas telefona pieslēgšanai. Lai Rīga dzirdētu pilnā skalumā jālikvide transformatora primārais tinums, savienojot to uz iso, kādam nolūkam iebūvēju vēl divas ligzdiņas. Kad klausās ar lampiņu, tad protams jāsasledz uz iso pirmā telefona ligzdiņas.

Šim aparātam sevišķi ieteicama dubulttīkliņa lampiņa, piem. Philips A 341, vai A 141, kuļa dod stipras svārstības anoda ķēde, iztieket ar 3—4 kabatas baterijām anoda spriegumam, kuļas var iebūvēt pašā aparātā, caur ko aparāts kļust viegli apkalpojams. Pie minētā anoda sprieguma par labāko izrādījās tīkliņa priekšspriegums 1,5 v., kuļu īņemu no maza elementiņa, kuŗš arī ievietots apa-

rata. Uz āra izvedu divas ligzdiņas kvelbaterijas pieslēgumam.

Spoles lietoju no šūniņspolu tipa. Galvenā vēriba jāpiegriež reģeneracijas dabūšanai no anoda spoles, kas visos kristala punktos nav iespējams, kamēdēl atsperite jāpacilā vairāk reizes līdz atrod jūtīgāko vietu. Kad reģeneracija iestājusies vislabāki to pārbaudīt, atvienojot antenu no aparāta. Būs dzirdama rūkoņa, bet ja spole sevišķi cieši saistīta, tad pat svilpšana. Svilpšanu var dabūt caur atsperītes pārvietošanu visai jūtīgā vietā. Labāki tad atsperīti atstāt savā vietā, bet ņemt vājāku saiti starp spolēm līdz svilpšanas izuzušanai. Ja reģeneracija nemaz nav dabūjama (arī kad spoles cieši saista) tad vaina būs meklējama transformatora tinumu vai spoļu nepareizā polarizācijā, jeb nepietiekošā anoda spriegumā.

Esmu ar šo aparātu ļoti apmierināts un uzskatu to par univerzalaparatu, kas sāmērā ļoti būvējams un dod labus rezultatus. Uz telefona tas dod gandrīz vai visas Eiropas stacijas, dažas pie tam ar skalumu līdz R8, pie ārejas antenas.

Šīnī vasarā man bij izdevība izmēģināt šā aparāta darbību Rīgas jūrmalā, Bulduros. Manā rīcībā nebij nekādas antenas, pat elektriskā apgaismošanas vada nebij. Tad iztiku vienīgi ar zemi. Pielodēju kapara izolētu lici pie dzelzs mieta 0,75 m. gařumā, ap 12 mm. diametrā, iedzinu to zemē un pievienoju pie antenas spailes aparātā. Zemes spaili at-

stāju brīvu. Rīgu varēju dzirdēt ar skaļumu R8, joti asi noskojojoties ar maiņkondensatoru un atgriezenisko saiti. Lampiņu lietoju A 341, kvēlei īemot 1 kab. lampiņas bateriju. Tādā kārtā klausījos

Rīgas stacijas priekšnesumus visu vasaru. Ārziemēs ar šādu antenu nebūtu iespējams sadzirdēt.

Fr. Kirsteins.


## Ko var dot pašbūvēts kristaldetektora aparats?

(Iesūtīts.)

Š. g. 1. novembrī pāriet gads, kopš uzsāku mēģinājumus ārziemju radio staciju uztveršanā, ar pašbūvētu kristaldetektora aparatu. Un varu teikt, esmu vairāk kā apmierināts. Katru vakaru regulāri klausījos ārziemju raidītājus, no kuriem labi dzirdu Kauņu, Lahti, Motalu, Königswusterhausen, Leningradu, Maskavu-Kominternu u. c. ar skaļumu R4—5 (arī Rīgas laikā). Pēc Rīgas programmas izbeigšanas dzirdu vel Vini, Breslavi-Gleiwitz, Langenbergu, Budapestu u. d. c.

Cerēdams, ka šis rakstiņš interesēs daudzus žurnala „Radio“ god. lasītājus, tādēļ aprakstīšu īsumā savu uztverošo iekārtu, līdz ar aparata šemu.

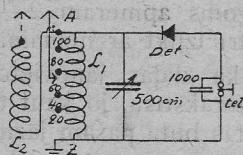Mana uztverošā iekārtā atrodas 10 klm. no Rīgas, Katlakalna pag. „Avotniekos“. Antena L-veidīga, 20 mtr. augsta, 50 mtr. gara, klajā vietā, labi izolēta. Zeme: 5 mm. resns varā vads ar 5 nozarojumiem, novadīts līdz grunts ūdenim, visi savienojumi lodēti. Aparats izgatavots pēc zemāk pievestas šēmas:



Aparata sastāvdalas:

Spole L<sub>1</sub> cilindrveidīga 12 cm. diametra ar 100 tinumiem. Nozarojumi īemti no 20, 40, 60, 80 un 100 tin. Maiņkondensators 500 cm. ar gaisa dilektriķu. Detektors „Daki“. Telefona bloks 1000

cm. Visas aparata daļas montētas uz ebonīta.

Spole L<sub>2</sub> cilindrveidīga, 8 cm. diametra, 200 tinumi, atsevišķi iekapseleēta un novietota ārpus aparata. Pieslēdzot spoles L<sub>2</sub> vienu galu antenai un ar spoles otru galu ierīkoto banantapiņu caur kontaktligzdiņam savienoju spoli L<sub>2</sub> ar L<sub>1</sub>, tad īemot maiņkondensatoru palīgā, Rīgu ir iespējams pilnīgi izslēgt un uztvert augstāk pievestās radiostacijas (t. i. uz gariem vilniem), bez kā viena otru traucētu. Pārējās stacijas, t. i. uz vidējiem vilna garumiem, tikai pēc Rīgas programmas izbeigšanas.

Lai visu to sasniegstu jaievēro sekošais: labu, pēc iespējas augstu, klaju antennu, ierīkot labu zemi, aparatu izgatavot ar lielako rūpību, lietot labas daļas, visus savienojumus lodēt, jeb savienot ar skrūvitēm, sevišķi uzmanīgi iereguļet detektoru, lai spiralites saskars ar kristalu būtu joti viegls un par visām lietām pacietību.

Vel pāris vārdus par Rīgas dzirdamību. Telefonu skaļums man ir tik stiprs, ka uz ausīm turēt nav visai patikami, kadēļ nācu uz domām izgatavot skaļruni, ko arī izdarīju. Un varu teikt — šis pašbūvētais skaļrunis dod pilnīgi saprotamos un labas skaļas visā istabā.

Visus šos savus novērojumus aprakstot, mana galvenā doma bij nākt pretim tiem radio draugiem, kučiem kr.-det. aparats ir patikama baula netikvien Rīgas uztveršanā, bet arī dzirdēt kas notiek ārziemēs.

Abonents V. Avotnieks  
Katlakalna.

## Kā izsargāties no lampiņu pārkarsēšanas.

(Iesūtīts).

Ļoti bieži gadās, ka lampiņas aiz pārskatišanās parkārsē, kas ļoti sāpigi sajutams sevišķi mazāk naudīgam amatierim. Lielākais vairums šādu nepatīkamu gadījumu ceļas no vadu nepareizas vai nolaidīgas savienošanas pašā aparātā, galvenā kārtā pie tukko no jauna sastādītas šēmas izmēģināšanas, un mazāk caur bateriju nepareizu pievienošanu aparātam. Pedējais gadījums jau būtu uzskatāms par visai rupju kļūdu, kādu vismaz amatiers nedrikstētu pielaist, bet dažreiz tas varētu arī notikt caur izklaidību. Lai darītu neiespējamu baterijas nepareizu pieslēgšanu, ieteicams viņas nekad no aparāta neatvienot, izslēdzot kvēli ar ipašu slēgu (mazāk ieteicams to izdarīt ar reostatu). Ja tomēr būtu vajadzīgs baterijas atvienot, viņu pieslēgšanu aparātam vajadzētu izdarīt šāda kārtībā: vispirms pievienot kvēles bateriju, kā vajāko, un tikai tad, kad jutīgās kvēles tāpiņas pie aparāta no attiecīgiem vadiem jau ieņemtas, pievienot anoda bateriju. Ar to

būs pārskatišanās ar vadiem tikpat kā izslēgta.

Bet galv. kārtām amatieriem, sastādot jaunu šemu un to laižot pirmo reizi darbā, uzmācas šaubas, vai tīk augsto anoda spriegumu vadīsiem vadiem nav kāda saskara ar kvēles konturu. Šādos gadījumos praktiskā es medzu rikoties šādi: iegaumējot, ka anoda baterijas vadi ir tie, kas lampiņai var atnest postu, pieslēdza viņiem tīšam vispirms lampiņai piemēroto kvēles bateriju un novēroju sekas. Ja lampiņa iedegsies, skaidrs, ka kautkur ir kontakt ar kvēles vadiem, kas tūlit jāuziet un pamatīgi jānovērš. Ja lampiņa ir no tāda tipa, kura nekvēlo, piem. Philips 141 un tamlīdzīgas, tad ar voltmetra palīdzību pārbaudu, vai nav sprieguma starp lampiņas kvēles tāpiņām. Kā redzams, viss ir ļoti vienkārši izdarāms, bet dažu labu radiodraugu šāds panēmiens droši izsargās no liekiem zaudējumiem.


Ekspertinators

F. Kirsteins.
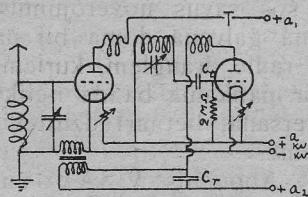
## „Radio“ žurnala redakcijai.

(Iesūtīts).

Dažreiz saka, ka neesot ieteicams vienu lampu izlietot divējādi. Varbūt tas arī ir visumā, bet tomēr ne katru reizi. Pēc manām domām, lampa dos drusku vairak, ja viņa piemērotā šemā būs divējādi izlietota, nekā pati par sevi. Un tieši tas „drusku“ bieži ir no liela svara. No šāda redzes viedokļa skatoties esmu izmēģinājis sekošu šemu.



Šī šema ir paškombineta un kā pamats jānemts „Browning-Drake“ šema. Spoles ir tātas tāpat kā „Browningam“.

Pārējās daļas sekošas:

2 maiņkondensatori, katrs 500 cm.

Tīkliņa blokkond. 200 cm. ( $C_t$ ).

Blokkond. 2000 cm. ( $C_r$ ).

Transformators 1 : 5.

2 reostati.

Maiņmegoms apmēram 2—5 megomi.

(Var arī iztikt ar nemaināmu).

Pārējo, kā daļas jānovieto, kā vadi jāvelk — nerakstišu, jo kaut cik rūdītam amatierim tas būtu pašam jāzin. Protams, viss ir jāpagatavo rūpīgi, jo šī šema ir krietiņi „kaprīza“, un ja vēl visu šā tā sasviedis, tad arī neko labu nevarēs gaidīt. Neizcelšu šemas labās ipašības, jo katrai šemai ir sava labā un sava sliktā puse, bet tomēr par 3-lampiņu normalšemu viņa sliktāka nebūs.

Ja kāds grib viņu pamēģināt un nevar tikt galā ar šo to, lai raksta:

Jelgavā,

Pulky. Kalpaka ielā Nr. 4, dz. 1.

P. Strāsburgs.



## ◆◆◆◆ VĒSTUĻNIFKS. ◆◆◆◆

(Jautājumi un atbildes.)

**R. Bunksam, Z. d. št. radiostacijā.** — Jaut.: Vai jauna atsargtīkliņa lampa Philips B443 ir līdzvertīga skaļuma un skaņas tiribas ziņā 2 lēnmaiņu parastām pastipr. lampām. — Atb.: B443 pastiprin. faktors (pēc datiem) ir 100. Tas nu vidēji atbilstu 2 parastām lampiņām. Bet jāņem vērā arī daži citi blakus apstakļi, un tamdēļ var gadīties, ka 2 pastipr. lampiņas (sev. skaļruņa tipa) var dot daudz vairak, jo skaļums, kā jau Jums būs zināms, atkarājas no strāvas izmaiņām pēdējās lampas anoda ķēde. Skaņas tiriba atkarīga no lietojamā anoda sprieguma un pareizi iestādīta negativā tīkl. priekšspriegumā, t. i. lai lamp. netiktu pārkriegta. Tomēr, cik mums bij izdevība novērot, tad tie amatieri, kuriem ir B443, parasti negrib vairs iet atpakaļ uz 2 pastipr. pakāpēm, jo B443 tos vairak apmierina kā skaļuma, tā skaņu tiribas ziņā. Bez tam apkalpošana daudz ērtāka un pieleicot to parastam uztverējam (vienkārša savienošana) pēdēja kāpe, dabūjam nesalīdzināmi skaļāku uztveršanu, kā iepriekš.

**Piedzīvojušam radioamatierim Jelgavā.** 1. jaut.: Cik lielu pretestību jālieto pie Philips A209? — Atb.: Atkarība no lietojamā strāvas avota. Normali pie min. lampas lieto 1 akum. celli. Tad te derēt 10—20 omu reostatu. Bet bieži var iztikt arī pilnīgi bez tā. Pie lielākām kvēlem apreķināt šādi: No rīcībā esošā strāvas avota sprieguma atņem 2 voltus un atlikumu dalāt uz 0,08 amp. Dabūtais skaitlis dos vajadzīgo pretestību, kuru noapaļojat uz augšu.


2. „Dralowid-Reduktor“ ir dabūjami pie A. Witt, Rīgā, Vaļņu ielā Nr. 3, vai L. Smilšu ielā Nr. 22.

3. jaut.: Kas būtu darāms pret staciju izzūšanu, sev. uz isiem vilniem? — Atb.: Min. izzūšana ir sekas no tā sauktā „feidinga“, t. i. parādības, kur atstarotie no augšējiem atmosferas slāniem elektr. magn. vilni tiek novirzīti citā virzienā. Šī parādība pieņemas ar vilnu saīsināšanos. To novērst nevar, bet jāgaida, kamēr stacija atkal parādisies. Pastiprināšanas palielināšana pavairo tikai blakus trokšņus.

4. jaut.: Kamdej, kad ieslēdz elektr. lampu, uztverējā noskaņojums mainās?

— Atb.: Tas norāda, ka pievadi no uztverēja iet pārak tuvu jūsu elektr. tīklam. Varbūt, ieslēdot, rodas lielakas virsmas iespaids, kuri atsaucas uz Jūsu uztv. spolēm resp. vadiem. Mēģināt uztverēju ekrānizēt.

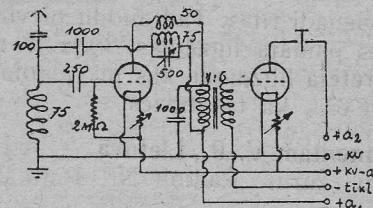5. jaut.: Vai pieliktā šema darbosies labāki par parasto reg. audionu ar pastiprin.? — Atb.: Gūti nosakāms. Arī zemju laikrakstos ir visvisādas šemas ar raibiem nosaukumiem. Reiz viņas būtu izcilus labas, pēc tām gatavotu uztverējus. Bet ja tas tā nav, tad jādomā, ka te ir kas nepiemērots. Min. „Deli-Zwei“ ir visai interesanta šema, par kuru vel attsauksmi nevaram dot. Uzaicinām tamdēļ amatierus-eksperimentatorus šo šemu vispusīgi izmēģināt un lūdzam ar novērojumiem dalities ar citiem koleģiem žurnala slejās.



6. jaut.: Vai pie 2-lamp. uztv. ieteicama slapjā anoda baterija vai no kab. bat. sastādīta? — Atb.: Tas ir vienalga. „Slapjai“ baterijai, ja to pareizi uzkata, ir visai ilgs mūzs, kas var būt ekonomiskāki. Taču ar sausajām baterijām ir ērtāki. Labas ir arī baterijas blokos.

**Abonentam 11697, Rīgā.** — 1. Attiežuš šemu žurn. Nr. 2 no 27. g. lpp. 63. Kā jau šemā rādīts, visas daļas, kurās sa-

vienotas ar minus polu, var tikt pievienotas tieši pie vaļa ekrana (priekšplatnes).

2. Lampiņu kārtība A410, A409, A406 (Philips) ir visai ieteicama šīnī šemā.

3. Neutralizē tādi, kā rakstā teikts. Izlasat vēl reiz, jo skaidrāki par to, kā rakstīts, grūti izteikties. Ieverojat, ka pec pirmas lamp. kveistravas pātraukšanai jādara galīgā neutralizēšana, t. i. lai Riga izzūd.

5. „Plug“ un „Jack“ vietā var iztikt ar ligzdiņām. Būs vairāk darba pie montēšanas.

6. Min. zīm. ir skats uz spolem  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $L_4$  no augšas. Šis zīm. iekļuvis kļūdas dēļ, jo tam nav nozīmes. Otrs zīm. ir drosela spoles dr griezums caur 1 elementu, kuŗu ir vairāk. Rievās uztin tievu stiepuli 0,1 mm. diametrā. Tā kā autors lieto šūniņspoli, tad arī šim zīm. nav nozīme.

6. Gaļo vilņu uztveršanai jātīn 2 velteņus pie 7 un 6,5 cm. caurmēra, kuŗus vēlak ieliek vienu otrā (otrs ar mazāku caurmēru).  $L_2$  (iekšēja spole) ir  $2 \times 40$  vitnes (vai  $2 \times 50$  tin.),  $L_3$  — 150 tin.,  $L_4$  — 100 tin. (ārejā spole). Visi tinumi no 0,2—0,3 mm. resnas stiepules.  $L_1$  jāņem 200 tin. ar atzaroj. pie 40. vai 50. tinuma.

**Abonentam Kastranē.** — Jus žēlojties, ka nedabūjat reģenerāciju. Ja tuvinājat spoles, skaņas paliek vājākas. **Atb.:** Nemat antenas spolei 75 tin., anoda resp. reģen. spolei 50 tin. Raugāties, lai tās būtu vienādi tītas. Tad anodu pievienojat pie tās pamata ligzdiņas, kurā ir diagonāli pretēja ligzdiņai, kas pievienota tīklinām. Ceru, ka tas līdzēs.

**Abonentam V. P., Lietuvā.** — Attiecibā uz uztv. žurn. „Radio“ Nr. 1 no 27. g., lpp. 7.

1. **jaut.:** Cik tin. jāņem, lai sniegtu 2000 mtr.? — **Atb.:** Šis uztv. gan nav tieši domāts tik gaļiem vilņiem, bet lietot to var. Antenas spolei nemat 75 tin., tīkl. spolei 200 tin.; ātrmaiņu transform. (neutroformeriem). 50 un 200 tin. (ar atzaru pie 40. tin. no kveles gala).

2. **jaut.:** Vai jespējams lietot vairāk-kārtējos kondensatorus pie parastām šēmām? — **Atb.:** Šāda veida kond. derīgi tikai šemās, kuri: 1) spoles netiek maini-

tas, 2) tās ir vienādas, 3) uzreizi jānoskaņo vairāki konturi. Šīnī šemā tie derīgi.

3. Jums rodas dzirksteles pie skaļruņa pieslēga, un tāpat pie 5000 cm. kondensatoru. Tas ir pilnīgi saprotami, jo caur pēdejo lampiņu iet samērā stipra strāva pie liela sprieguma. Katrā ziņā, dzirkstis ir tikai tad, kad kvele ieslēgta. Ja tās ir arī pie izslēgtas kvēles, tad tā ir zīme, ka Jusu uztv. ir kāds nevēlams savienojums, kamēdēļ caurskatāt vadus.

**Abonentam Nr. 8904.** — Jūs prasat, kamēdēļ pirmā gadījumā Jūs dzirdejat vājaki, neka otrā. — **Atb.:** Pirma gadījumā Jūsu kristaldetektoram ir savāda šēma: antena, detektors, zeme un detektoram paraleli spole un galv. telefons. Šeit antenas strāva tiek izgriezta taisna ar detektoru, pie tam ar visai lieliem zudušiem (liela apdzišana), tā kā telefonā Jūs dzirdat vāji. Šīnī gadījumā arī bez spoles Jūs tāpat dzirdētu. Otra gadījumā Jums ir pareizs saslēgums (pārmainot tapīgas): antena, spole, zeme un spolei paraleli telefons un detektors. Antenas strāva svarstās caur spoli, ar maz zudušiem, un no detektora izlīdzinātā strāva ir daudz lielāka, neka iepriekšēja gadījumā, taču tad labāka dzirdamība.

**Abonentam no Jaungulbenes.** — 1. Jūs sakāt, ka no Jums lietotais 3-lamp. uztv. ar variometru pārāk trokšņo, ja nodarbina visas 3 lampas. — **Atb.:** Var jau būt, ka trokšņi ir atmosferas elektr. dabas. Tomēr vairāk liekas, tie ceļas no izstrādātām anoda un kveles baterijām. Izeja būtu iegādāties jaunas baterijas, kā arī anoda baterijai turpmāk paraleli pieslegt apm. 1—2 mikrofarādu lielu blokkondensatoru. Reiz uz 1 lamp. šie trokšņi ir nejūtami, tad, domājams, ka tas būs parizākais ceļš.

Lai klausitos ar skaļruni, jābūt piemērotam beigu lampiņām, sev. ja lieto kādu lielāku skaļruņa tipu. Bez tam jādod šai lampiņai pareizs anoda spriegums, un tāpat nepieciešamais negativais tīkliņa priekšspriegums (arvien norādīts pavadzīmē pie lampiņas), jo citādi rodas kroplojumi. Normali pie parastām triodēm skaļrunim jāņem 90—120 v. anoda ar 4—9 v. tīkl. priekšspr. Šīs normas arī Jūsu 3-lamp. uztv. būs derīgas.

2. Jūs gribat antenas pievadu vilkt caur istabām (piem. 15 mtr.). Kādu iespaidu tas atstātu? — **Atb.:** Ja ant. vads pāstiprināts uz izolatoriem apm. 10 cm. no sienas (griestiem), tad nekāds iespais resp. pāslīktināšanas nebūs jūtama. Pat var rasties uzlabošanās. Pretejais būs, ja antena būs visai tuvi sienai, vai, ja pa to pašu ceļu ies ari zemes vads. Tad patēc zemes vadu vislabāki tūlit no jaunās uztv. atrašanās vietas iezemot citā virziena (pec iespejas isāka). Bet ant.-zemes pārslēgu gan labāki atstat tur, kur antenas pievads ienāk eka.

3. Jūs sakāt, ka lietojamie slapjie elementi atri izstrādajās, bet akumulatori nav lietojami, jo trūkst uzpildīšanas ierices. Tamēl, vai bez šemas maiņas var pāriet no 4 v. lampām uz 1,5 v. lampām? — **Atb.:** Ja Jūs lietojat triodes, tad šāda pāreja bez vārda runas iespejama. Iegādājaties lampiņas no 1 volta serijas (jo 1,5 v. pārdošanā nav), piem. Philips vai Telefunken, skatoties, kādas Jūs līdz šim lietojat. Spēcīgāks elements būs, jo viņš ir lielisks. Taču domājam, ka, ja apmaiņināt lampiņas, tad 4 slapjie elementi paralelā saslēgumā Jums pilnīgi dos iespēju nodarbināt visas 3 lampiņas ari ar skaļruni.

**Timofejevam, Skrudalienā.** — Dinamo-māšinas akumulat. pildīšanai Jūs dabūsat katrā lielākā elektrotehnikas firmā. Cēnas uzdotiem lielumiem ir svārstīgas, vi-deji no 100—250 latiem. Tuvākus paskaidrojumu, uzdodot Jūsu dzinēju lie-lumus resp. spēku un tā veidu, piem. elektr., vējš, ūdens u. c., Jūs dabūsat min. veikalos, jo bez kautkādiem datiem neko nevarām tuvāki paziņot. (Firmas: J. Gulbis un b-dri, Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 4; A./S. „Siemens“, Rīgā, Aspazijas bulv. Nr. 3; Bergman, Rīgā, Brīvības ielā Nr. 44; A. Witt, Rīgā, Vāļu iela Nr. 3 u. c.).

**A. Brunau'am, Mellužos.** — 1. Jūs sa-kāt, ka lodējot no daž. metalu savien. rodas termoelements, un prasāt, vai tas nekaite uztveršanai, t. i. vai termostrāvas neiznīcina uztv. strāvu? — **Atb.:** Termo-elements, t. i. 2 metalu savien. vieta, dod strāvu tad, ja kēdes viens gals ir ar ci-



4 poliga

## ENKURU SISTEMA

virsmas skaļrunu pašbūvei ar

# varenu skanu pilnību un dabīgu atskanojumu

kā augstākām, tā zemākām skaņām.  
(Līdzīgu elektro-dinamiskiem skaļruniem).**Cena Ls 28.—****Pieprasiet katrā radioveikala**

tādu temperaturu, nekā otrs, pie tam tieši proporcionāli temperatūras starpībai. Bet prakse temperatūras starpības nav pārāk liešas, maksimum daži 10 gradi, un ja ari ir daži labvēlīgi apstākļi priekš termostrāvas rašanosvispārīgi, tad pēdē-jās ir tik nciegīgas, ka pilnīgi pazūd pret uztv. strāvu lielumu, un tamēl nekādu iespaidu uz uztveršanas labumu lodejumu vietas, ja tās elektriski labi izvestas (labi kontakti), neatstāj.

2. Jūs sakāt, ka uztverot ārzemju sta-cijas, bieži darbam līdz dzirdams „džink-stis“. Kā to novērst? Min. dzirdams uz dažāda veida uztvērejiem. — **Atb.:** Šis „džinkstis“, t. i. augstāka vai zemāka sīcoša skāja rodas tad, ja starp 2 staciju nesēju viļņiem ir svārstību starpība, mazāka par 8000 svārst. sek. Lieta tā, ka mūsu auss spēj uztvert skājas, kuras rodas no svārstībām ar 16—8000 lielu biežumu sekunde. Zem un virs tām mēs nedzirdam. Tapec, ja starpība starp staciju viļņiem ir lielāka, mēs nedzirdam nekādu „džinksti“, lai gan pēc būtības tāda „nedzirdama skāja“ ari ir. — Šo „džinksti“ radiotehnikā nosauc par „svārstību interferenci“, un tā arvienu rodas pie 2 dažāda biežuma svārstībām,

pie kam interferences toņa augstums ir dažāds starp abām svārstībām. Piem. Rigai ir 568 kc. (528,2 m.) un Vīnei ir 577 kc. (519,9 m.). Starpība ir 9 kilocikli, t. i. 9000 svārstības. Ja šis svārstības, t. i. viļņu gājumi tiktū ideāli ieturēti, tad interferences skaņas nebūtu dzirdamas. Ja turpretīm katras stacijas vilnis mazliet mainītos un būtu piem. 569 un 576 kc. (t. i. tikai par 1 mtr.), tad pārklāšanās resp. interferences skaņa būtu tikai 7000 svārstības, un tās nu būtu dzirdamas pie abu staciju darba, kā augsta, sīcoša skaņa, kura zināmos apstākļos var uztveršanu padarīt neiespējamu. Jāaizrāda, ka šis princips ir arī visu viļņu sadalījumu projektu pamatā, un tamēj tuvāki par 9 kc. stacijas kopā sabidit nav iespējams.

Visumā „džinkstešana“ rodas no tam, ka raidstacijas ideāli neietura viņiem norādītās svārstības resp. viļņu gājumus (praktiski tas gandrīz neiespējami), bet mazliet novirzās no tiem uz vienu vai otru pusī.

3. Cik lielu viļņu diapazonu var izmainīt 500 cm. maiņkondensators? — **Atb.:** Pie dotās spoles tas praktiski atrodams šādi. Kond. lielāko kapacitati dala uz iespējamo mazāko un no iznākuma izvelk kvadratsakni. Dabūtais skaitlis tad apm. rādis lielākā iespējamā viļņa attiecību pret mazāko. Piem. pie 500 cm. lielākā kapacitate ir 500 cm., mazākā pie videjī labiem gaisa kond. ir apm. 50 cm.; dalot 500 uz dabujam 10, un no tā izvelket kv. sakni, dabujam apm. 3. Tāpēc lielākais vilnis ir 3 reiz lielāks par iespējamo mazāko. Ja pie dotās spoles, piem. 50 tin., mazākais vilnis būs 200 mtr., tad lielākais būs apm. 600 mtr.

4. Zemes vietā varot lietot pretsvaru (prettiklu). Kā to iekārtot? — **Atb.:** Parastais iezemojums ir labs savienojums starp 2 kond. plāknēm, no kuriem viena ir antena, bet otra ir zeme. Te svārstības norit bez lieliem zudumiem. Ja labu „zemī“ nevar ierikot vai nav laika (piem. pārviet. kārtā stacijām), tad izpalīdzas ar prettiklu. Tas ir metala vads, vienalga, kails vai izolēts, izoleti izstiepts zem antenas tādā pat virzienā. Prettikls (istais) ir šāda vadu kopība (1 vai vairāki vadī paraleli, režģveidīgs, ketnasveidīgs vai cieta veida), kuri izoleti uzstiepts uz mie-

tiņiem  $\frac{1}{2}$ —2 mtr. augstumā no zemes, antenas virzienā (t. i. zem tās). Vads no prettikla pievienojams parastā kārtā pie aparata zemes spailēs. Bieži, ja zeme ir sausa, tad iezemojumu vadus uzliek tieši uz zemes (ledus), vai mazliet ierok viņā, piem., 20 cm. dzīlumā. Arī šis iezemojums ir prettikls. Kāda lielumā prettiklu ļemt, atkarājas no apstākļiem, ant. augstuma u. c. Vidēji, ja prettikls ir izstiepts vads zem antenas, tas ir (vēlams) apm. 1,5 gājaļš par antenu. Bet ja lieto režģi, vai ķetnveidīgo prettiklu, tad bieži praktiskā jauzzin labākie rezultati. Visumā jāatzīmē, ka prettikls dod sliktakus panākumus par parasto iezemojumu, un tamēj lietojams tikai kā paliglīdzeklis, bet ne pastāvīgi. Izņēmums vienīgi ir, ja citādi nav iespējams (augsta, sausa, akmeņaina grunts).

**Abon. M. Jērs.** — 1. Vairākdetektoru šēmas interesenti dažreiz atrod uzlabošanu uztveršanā. Kā piemēru ieteicam caurskatīt š. žurn. num. ievietoto aprakstu. 2. Lossevā svārstību detekt. princips izskaidrots šīni aprakstā. 3. Domājam, ka zig-zag-veidīga istabas antena dos labāku uztveršanai, jo daudzajiem paraleliem vadiem (otrs variants) var būt pārāk liela kapacitāte. Pie zig-zag-antenas vēlams, lai attiecīgie stūri nebūtu tuvāki par 1,2—1,5 mtr., vismaz 15 cm. no grieistiem un sienām. Citādi rodas blakusvadu pretdarbība. 4. Karborunda detektoru lieto daži amatieri, kuri vēlas strādat ar nemainīgu detektoru. Metala asumu (terauda adatu) pie kristala virsmas piespiež ar spiedienu, tā kā tas neizķustas no savas vietas. Tas ir arī izturīgs pret atmos. elektr. iedarbību, resp. „izsīšanu“. Sliktums tas, ka te jālieto pa pildus spriegums, kas prasa potenciometri un baterijas. Visumā tagadējie parastie detektori (galeni) dod labākus rezultatus, višmaz skaļuma ziņā.

**O. Bergam, Rīgā.** — Visi iepriekšējie žurn. „Radio“ numuri ir dabujami. 1926. gada gājums maksā Ls 6.50, atsev. num. 40 sant.; 1927. g. gājums — Ls 6.50, atsev. num. — 75 sant.; 1928. g. gājums — Ls 3.25, atsev. num. — 75 sant. Visi gada gājumi ir iesieti glītā sējumā, cietos vākos, ar uzrakstiem.

Atsev. num., ekspedicija saņemot, — 20% letāki.

**Radio iekārtu** atbilstošu technikas jaunākām prasībām visizdevīgāki iegādāties no

# Pasta Telegrafa Departamenta

## Galvenās Darbnīcas

**Ražo un piedāvā:** 4 un 3 lamp. uztvērējus tālstatiju uztveršanai.  
2 un 1 lamp. uztvērējus, iecienītakos ģimenes  
aparatus. Pastiprinātājus. Kristaldetektora  
aparatus. Skaļruņus. Galvas telefonus.

**Krājumā:** spuldzes, anodes baterijas, sausie elementi, antenas un  
visas nepieciešamās speciāldaļas.

DARBNĪCAS:

Vidzemes šosejā 19  
Tālr.: 92295; 91399; 3545

VEIKALS:

Audēju ielā 15  
Tālr.: 21615

Pieprasiet aprakstus un cenas!



**Esiet moderni  
zināšanās un baudā;**

izmēģiniet aparatus, kas jums atļauj  
iztikt bez anodbaterijām un bez  
akumulatoriem.

### **Neaizmirstiet,**

ka „LOEWE“ gramofona pastiprināšanas ierīce,  
vacuum blokkonden., megoms u. c. piederumi  
ir modernais radio technikā.


Pieprasiet prosp., cenas. Izdevīgi maksāšan. noteikumi

**T/N Pauls Romans**

RĪGĀ, Marijas ielā 35

Tālruņi: 28040 u. 20947

**LOEWE RADIO**

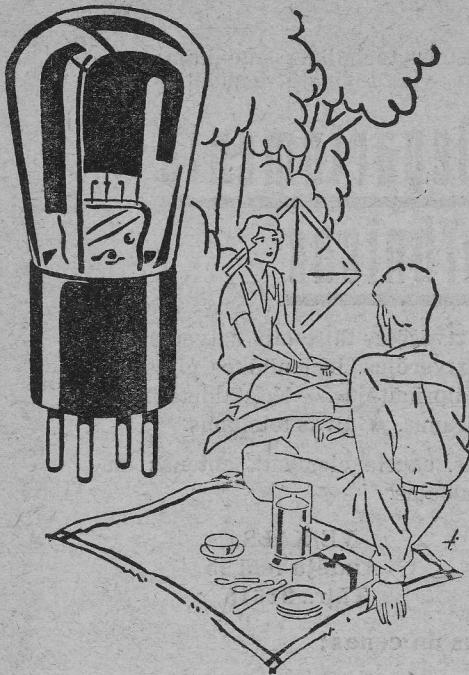

# Baudiet Radio priekšnesumus ari izbraukumos!

Šo iespēju Jums sniedz Telefunken divtīkliņa spuldzes RE 072 d un RE 074 d. Viņu nodarbināšanai nav vajadzīgas smagas akumulatoru baterijas, bet pietiek ar dažām mazām kabatas lampiņu baterijam.

Pieprasiet šīs spuldzes radio tirgotavās.

**TELEFUNKEN**  
**radio spuldzes**

ar divkāršu garantiju:  
izveidotas **Telefunken** un izgatavotas **Osram** fabrikās

