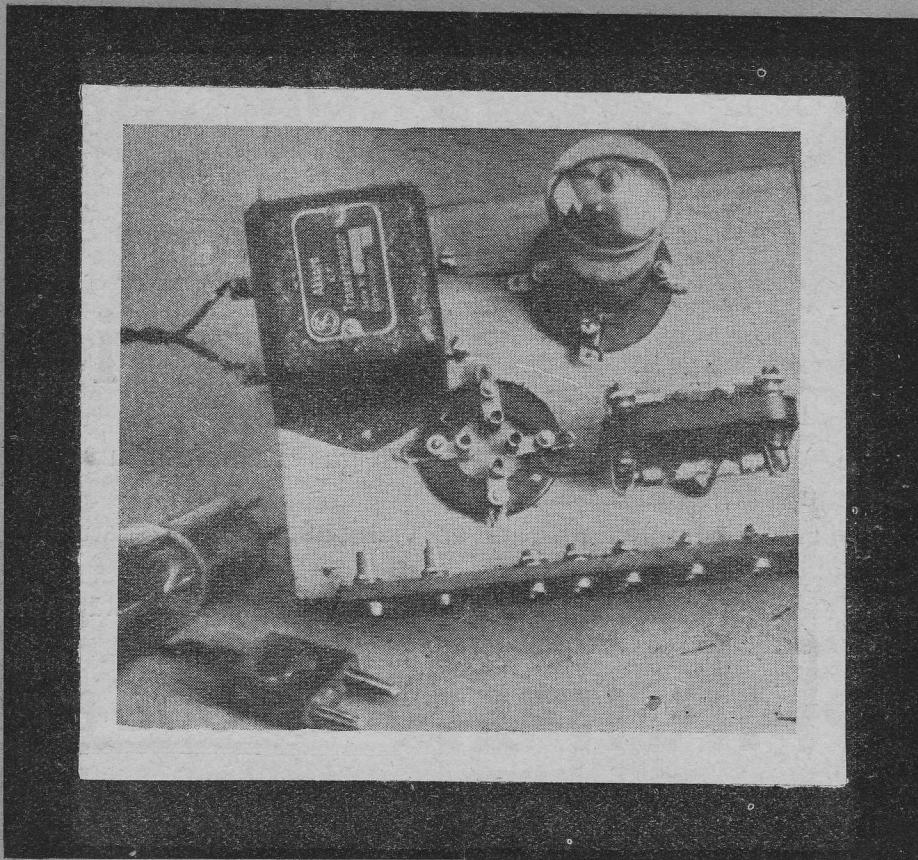


«Radio»

Žurnāls technikai un zinātnei



Katram viegli pagatavojama lēnmaiņu 2-lamp.
pastiprinātāja izskats.

(Sk. Uztvērēju pārbūve, šema 4).

SATURĀ: Uztvērēju pārbūve III. (2-lamp. uztvērēji ar divtīkl. un aizsartīkl. lampiņām. Lēnmaiņu pastiprinātāji). — Jaunais okeana milzenis „Europa”. — Par elektrisko „īso” savienojumu. — Traucējošie trokšņi uztvērējos no daž. elektr. aparatiem un to novēršana. Dizela elektrokuģi. Degošie leduskalni. Ameriku jaunie debesskrāpju projekti.



Stādam Jums priekšā

mūsu jauno RADIO-APARĀTU Rīgas Radiofona un 'stiprāko
ārzemju staciju uztvēršanai.

Tas ir brīnuma aparāts ar vienkāršo ārejo izskatu, bet ar
loti lielu darba spēju.

Viņa speciāla šema dod tam loti labu selektivitāti un par
stipru skaļruņu uztvēršanu galvo

PHILIPS-PENTODE B 443

kuŗa katram radio draugam pazīstama ka brīnumus radiotehnikā.



Pieprasiet tuvākas ziņas pie Jūsu radiotirgotāja.

«Radio»

Žurnāls tehnikai un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesī.

Numurs maksā 50 sant.

Redakcija: Rīgā, 1. Maskavas ielā 91, dz. 6. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galvenā pastā, pasta kastīte 773. Iemaksājumi uz pasta tekoša rēķina 996. Redakcijas tālrunis 30945.

Abonēšanas maksā: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.50, Abonēšanas maksu pieņem Rīgā, ūzurnāla «Radio» ekspedīcijā, Elizabētes ielā 9-a, dz. 16; tālr. 29456, Audēju ielā 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta-telegrāfa kantoros, lielākās grāmatu tirgotavās un lielākos laikrakstu kioskos.

Nº 3

5. gads.

1930

Uztvērēju pārbūve III.

(Vecu uztvērēju modernizēšana.)

«Pastiprinātāji».

Pag. numurā ievietotais apraksts par audionu radijūs zināmu atbalsi lasītajos — radioabonentos. Iesūtītie jautājumi ir dažadas dabas. Dominē tomēr jautājums, vai nav par sliktu, ja lieto divtīklī. lampiņas no 1- volta sērijas, jo bateriju jautājums uz laukiem ir diezgan sāpīgs. Beztam vēl tiek jautāts, vai tas ir skalāks, jūtīgāks par tādu un tādu uztvērēju, ja to izbūvēšot, vai dzirdēšot tādas un tādas stacijas u. t. t. Jautājumu ir daudz, un tie rāda, cik mazā mērā tomēr iepriekšējie apraksti ir nemti vērā. Taču aprakstos ejam arvienu pa solim tālāk, pamatojoties uz iepriekš teikto, un to vairs neatkarojam, jo ūzurnāls taču nav mācības grāmata, kur iespējams vienu un to pašu atkārtot.

Tā tad īsumā vēl reiz apskatīsim dažus apstākļus, kuri būtu uzskatāmi, kā iztirzājums vairākiem jautājumiem.

Vispirms par divtīklīu lampiņām. Tās atšķirās no parastām 3 elektrodiem (katods, tīkliņš, anods) lampiņām ar to, ka starp anodu un kvēlkatodu ir ievietoti 2 tīkliņi, kurus vienā vai otrā veidā pieslēdzot, pānāk dažādu lampiņas darbību.

Šīs lampiņas bieži nosauc par tetrodēm, t. i. tādām, kurām ir 4 elektrodi (katods, 1. tīkliņš, 2. tīkliņš un anods), analogāji ar parastām lampiņām, kurās nosauc par triodēm. Tāpat mums ir arī lampiņas ar 5 elektrodiem, piem. Philips B443, vai E443.

Tās tā tad nosauc par pentodēm (katods, 1. tīkliņš, 2. tīkliņš, aizsargtīkliņš un anods). Pie divtīklīnu lampiņām, resp. tetrodēm var pieskaitīt arī, piem. Philips A442, resp. E442, jo arī te ir 4 elektrodi (katods, tīkliņš, aizsargtīkliņš, anods).

Taču te vairumā domāts pirmais tetrodes veids, ar 2 parastiem tīkliņiem. Viņas teorija apskatīta ūzurn. Nr. 1. no 1930. g., lpp. 18. un agrāki. Plašām klaušītāju masām no svara ir tā sauktais telpas pildīja iznīcināšanas savienojums, jo otrs veids, t. s. aizsargtīkliņa savienojums tiek lietots pārāk reti un šīni zinā arī ir konstruētas speciālas lampiņas (piem. agrāki minētās Philips A442 un B443). Pie pirmā, visvairāk lietojamā savienojuma, darbība ir šāda.

Kvēlkatods pie karsēšanas izdala noteiktu daudzumu elektronus, kuri ap viņu rada it kā mazu elektronu mākonīti. Šis mākonīts, būdams ar negatīvu spriegumu (jo elektrons ir negatīvs), ātri saņiedz tādu, varētu nosaukt, blivumu, ka jaunās elektrības daļīnas — elektroni, kuri, pateicoties kvēldiega karstumam, no tā ir izlidojusi, tiek atspiesti uz kvēldiegu atpakaļ, jo negatīvie (resp. vienāda nosaukuma) spriegumi atgrūzās. Šādu stāvokli nosauc par telpas pildīju. Lai nu būtu iespējama elektronu pāreja no katoda uz anodi, anodam jābūt ar zināmu pozitīvu spriegumu. Viena daļa no šī ano-

da sprieguma tiek izlietota mākonīša — telpas pildiņa iznīcināšanai, bet otra dala — lai pārvilktu (pievilktu) elektronus uz anodu. Tā kā attālums lampiņas starp katodu (kvēldiegu) un anodu ir diezgan liels, tad vajadzīgi samērā lieli spriegumi, lai šo darbibu veiktu apmierinoši. Lai anoda spriegumu samazinātu, mums vajaga kaut kādi iznīcināt telpas pildiņu. To panāk tādējādi, ka loti tuvu ap kvēlkatodu aptin spirālīti (tīkliņu), kurās vienu galiu izved uz lampiņas pamatnes sānos ierīkotu skrūvīti. Ap šo, iekšējo, tīkliņu ierīko parastā kārtā pareizo tīkliņu un anodu. Pateicoties tuvam attālumam, iekšējā tīkliņa samērā neliels pozitīvs spriegums jau spēj iznīcināt telpas pildiņu, un tāpēc arī neliels spriegums vajadzīgs, lai virzītu elektronus no kvēlkatoda uz anodu. Praktiski iekš. tīkliņam un anodam jem pie audiona vienādu spriegumu, apm. 4—5 voltus. Šīnī gadījumā iekšējo tīkliņu pievieno vai nu anoda bat. pievada plus spailei, vai arī telefona ieejas spailei, resp. ligzdiņai. Divtīkliņu lampiņu var izlietot arī kā pastipr. lamp. ātr- un lēnmaiņu paķapēs. Tikai tad te nepieciešams drusku lielāks anoda spriegums, piem. 12—20 v., bet iekš. tīkl. spriegums ir apm. $\frac{3}{5}$ no anoda sprieguma.

Tas būtu viss, ko dažos vārdos par divtīkliņa lampiņām populārākā paskaidrojumā varētu sacīt.

Bieži jautā, vai šo lampiņu var lietot ikkatrā šēmā.

Pilnīgi, cik tālu nav uzstādītas dažas speciālas prasības (spēcīgu strāvu pastiprināšana, gala pastiprin. pakāpe un tml.). Jāraugās tikai, lai atkarībā no vajadzības, tiktu ņemts arī nepieciešamais anoda spriegums. Daudzi to piemirst un brīnās pēc tam, ka reprodukcija iznāk stipri kropļota. Pievienošana izdarāma, kā agrāki aizrādīts.

Parasts ir arī jautājums, vai divtīkliņa lampiņas ir līdzvērtīgas parastām triodēm. Uz to ir grūti atbildēt, jo nav zināma tā mērakla, ar kuru katrs abonentis mēro šo līdzvērtību. No techniskā viedokļa tās līdzvērtīgas nav; piem. Philips A141 nav spējīga vispārīgi darīt to darba maksimumu, ko spēj A109 un, labāki, B105. Tomēr dzīvē šādas visaugstākās spējas parasti neprasā, bet pietiek ar vi-

dus mēru. Tāpēc, lai nodarbinātu mazu skaļrunīti, pavismā nav jālieto B105, kurā patērēs gan vairāk strāvas, bet nekādu uzlabošanu neatnesīs. Pilnīgi šādā gadījumā var lietot A141 arī lēnmaiņu pastipr. paķapē. Bet kolīdz mums būs darīšana ar lielākiem maiņspriegumiem, kuri, piem., sniegsies pāri pār 3 voltiem, tad te jau tetrodes mazāk lietojamas, pat tās ir nedērīgas, jo tās tik lielus spriegumus nekroplooti pārstrādāt nevar. Un te nu vienīgā izeja ir, lietot A109, vai pat B105 (šeit apskatīta 1 - volta sērija. Tās pašas pārdomas ir vietā arī citu voltu sērijām). Tā tad zināmu vienīdzību ar triodēm un tetrodēm dabūsim tikai gadījumā, ja uztvērējs ir neliels, lielākais ar 2 lamp., un uztveramie maiņspriegumi nepārsniedz zināmu normu. Tāpēc uz laukiem tie derīgi klausīšanai ar galvas telefonu, vai mazu skalruni, aparātos ar, piem., audionu un lēnmaiņu pastiprin. Tālākā pastipr. ar šīm lampiņām nesīs kroplojumus, lai arī nav izslēgts, ka pat pie 2 - lamp. uztv. spēcīgākās stacijas būs spējīgas lampiņas «pārkliegt», sev. pie labām āra antēnām. Rīgā tās vispārīgi maz derigas, ja ar tām vēlās klausīties vietējos priekšnesumus, jo pārāk viegli tās tiek «pārkliedas». Te normāli būtu audionam jāņem, piem., A109, un pastipr. pakāpē A109 vai B105. Tikai tās var pārstrādāt nekroplooti tos lielos maiņspriegumus, ar kuriem ir darīšana.

Attiecībā uz jūtīgumu, zem ko parasti saprot lampiņas reaģēšanu uz atnākušiem signāliem, var sacīt, ka visumā nav jūtama starpība starp tetrodēm un triodēm. Tā tad ieejas lampiņām ar vienādi labiem panākumiem lietojami abi veidi.

Uztverēamo staciju skaits vispirmā kārtā atkarīgs no tā sauktā «radiolaika» un antēnas labuma, resp. augstuma. Ja ir labs «radiolaiks», tad pat ar vienkāršāko uztvērēju var dzirdēt milzumu staciju, kamēr, ja tas ir slīkts, arī ar pirmklašīgu aparātu nevar pārāk daudz sameklēt. Nokam tas atkarājas, par to jau rakstījām žurn. Nr. 3. 1929. g. («Tāluztveršanas brīnumi»). Uztveršanas iespējamību atkarībā no meteoroloģiskiem apstākļiem mēģināsim apskatīt nāk. numurā, jo, izrādās, ar uztvērēja darbību var zināmā mērā pat noteikt vispārejos vilcienos sagaidamo

laiku, pie tam pa ilgāku laika sprīdi uz priekšu, nekā tas iespējams īstā meteoroloģijā.

Gribētos vēl izdarīt kādu mazu sāņu lēcienu, apskatot jautājumu, kamēdēl pie mums ir tāda lampiņu bagātība, kā spriegumu, tā lietošanas ziņā. Viss tas taču tikai apgrūtina izvēli, un pat atbaida lietotajus.

Izrādas, ka pie visa tā ir vainīgi a boneenti pāsi. Tā, piem., neskatoties uz savu neizdevīgumu, ir konstruētas divtīkliniņas lampiņas, sev. no mazvoltu sērijas, aiz tā iemesla, ka publikā bij pieprasījums pēc tādām lampiņām, kurās patērieti iespējami mazu enerģiju kvēle i un tāpat būtu niecīgs a nodas priegums. Šī prasība, tiešām, ir vietā, piem., tādos apvidos, kur enerģijas jautājums ir visai sāpīgs, piem., provincē, kur nav elektriskās apgaismošanas. Te tad jāizlīdzās ar dažādām baterijām, kurās daudz enerģijas nav spējīgas atdot. Bet no nekā, neko arī nevar dabūt. Bagātīkās, techniskā ziņā labāki nostādītās valstis, kā Anglija, Ziemeļ - Amerika, arī Francija u. c. gandrīz šī veida lampiņas nepazīst. Tur lampiņas, kā saka, ir bagātīgi dimensionētas, tās nevar kroplot, jo nevar tikt «pārkliegtas». Tur, piem., lampiņas parasti lietojamais strāvas stiprums kvēldiegam ir ap 0,2 amp., kvēldiegs ir diezgan resns, ar lielu virsmu, dod bagātīgu emisiju, nevar tikt iespaidots no mazas pārkarsēšanās u. t. t. Kvēlspriegums ir parasti 4 v., un dažreiz pat vairāk. Ne tā, piem., pie 1 v. sērijas. Te lai pie šāda sprieguma panāktu emisiju, kvēldiegam jābūt īsiņam, tieviņam, tas tāpēc ir neizturīgs, ārkārtīgi atsaucās uz mazāko pārslogojumu, samērā ātri zaudē emisiju u. t. t. Šādu lampiņu var salīdzināt ar mazu zirgeli, kurš piejūgts lielam vezumam. Normālā ceļā tas vēl vezumu var vilkt, bet ja nāk kāds slogs, sliktāks ceļš v. c., tad tas nomocīsies, bet neko nevarēs padarīt. un ja to vēl skubināsim, vai dzīsim, tad tas kādā brīdī var atstiept kājas. Kurpretim liels, spēcīgs zirgs visas grūtības viegli pārvarēs. Tā tas ir arī ar radiolampiņu. Nejūgsmi to tādā vezumā, kuru tā nevar pavilkta.

Ja esam piegriezusies maziem izdevumiem, ar lētu ekspluatāciju, lietojot, piem.,

2 tīkl. lamp. no mazvoltu sērijas, tad lai esam apmierināti ar, lielākais, 2 - lamp. uztvērēju, audionu un lēnmaiņu pastiprinātāju, ar ko labākā gadījumā varbūt varēsim nodarbināt mazu skaļrunīti. Neprasīsim pilnīgi nekroplotu un skaļu reprodukciju, sev. no vietējās vai spēcīgākām stacijām. Nekāds mākslas paņēmiens, lietojot visādus «diļu» savienojumus, mums no lampiņas neizvilks ārā vairāk par to, ko tā spēj dot. Ja gribam dabūt ko labāku, tad arvienu jārēkinās ar lielākiem ekspluatācijas izdevumiem, vismaz patreizējā techniskās attīstības stādījā.

Šos vienam, otram lasītājam nepatikamos vārdus te izsakam tāpēc, ka pie mums vēl pārāk dziļi iesaknōjies uzskats, ka ar visāda veida «sportiskām» šēmām var panākt brīnuma lietas. «Sporta» laiks radiolietās ir pārdzīvots, un tāpat attālumu rekordu drudzis. Ja arī kas bij sasniedzāms, tad vienīgi uz kvalitātes rēķina. Tagad vērību piegriez pašiem priekšnesumiem un viņu reprodukcijai kvalitētes ziņā. Ja agrāk ar 2 - lamp. uztvērēju prasīja visas tālstatīcijas skaļrunī (un to, bez šaubām, neviens tamālīdzīgs uztvērējs nevar sniegt), tad tagad gandrīz jāapmieriņas ar 3 - lamp. uztvērēju... labai vietējās stacijas uztvēršanai, bet tālstatījām būtu vajadzīgs mazākais 4—5 lampiņas. Ne tamēdēl. ka lampiņas tagad ir sliktākas. Taisni otrādi. Tagad lampiņas ir daudz labākas savā techniskā izveidojumā, nekā agrāki; bet šī prasība ir tamēdēl, ka katram uztvērējam jābūt ar zināmu «spēka rezervi», bet ne dimensionētām uz iespējami augstāko sasniegumu, kur normālā darbība vēl ir kaut cik laba, bet mazākais novirzījums uz augšu reprodukcijas kvalitāti loti pasliktinā. Ja tas tikt ievērots, tad katrs uztvērējs būtu vienādi piemērots ir vietējās, ir tālstatīcijas uztvēršanai. Vienkāršākā šēma ir un paliek tā labākā, jo vislabāki atlauj šo spēka rezervi uzglabāt. «Sportiskās» šēmās tas nav iespējams, jo tās jau normāli izspiež no lampiņas augstāko iespējamo, ir kaprizas apkalpošanā, un parasti nogriež blakus vilņus, kuri tik nepieciešami labai reprodukcijai. Šo iemeslu dēļ mēs arī savos rakstos pieturamies pie šī veida savienojumiem, kurus izdarīt ir katram pa spēkam. kamēr gatavojoj kādu «dini», parastais

abonents — nespeciālists var droši likt 90% uz neizdošanos.

Atzistam, ka augstvērtīgu uztvērēju at-tālāki provincē nodarbināt ir visai grūti, jo ekspluatācija ir par dārgu. Taču te pagaidām grūti ko darīt, jo kamēr Latvijā elektr. apgaism. tīkls ir tik niecīgs, nav iespējama daudzlampiņu uztvērēja pieklājīga nodarbināšana. Jāpiemētiņa tomēr, ka province ir arī citādi uztveršanas apstākļi, un tur, ar labi izbūvētu 2 - lamp. uztvērēju pie labas, augstas un klajās antēnas var panākt to pašu, ko pilsētā ar 3 vai 4 - lampu aparātu. Tāpēc te bateriju jautājums mazliet mīkstinās un nav tik bēdīgs, kā no pirmā acumirkļa izrādās, jo lampu skaits ir mazāks. Tālakos pārbūves aprakstos aizskārsim arī strāvas avotus provincei un mēģināsim atrast izdevīgākos gadījumus dažādos apstākļos. Pilsētās, kur ir elektr. apgaismošana, šis jautājums nav tik ass, un tāpēc šeit savos apskatos jau aizskārsim modernākos strāvas iegūšanas principus.

Vēl būtu jāpiezīmē, ka lampu ražotājas fabrikas, neuzkritoši, bet pakāpēniski un neatlaidīgi palielinā lampu kvēlstrāvu, aiz jau minētiem iemesliem, t. i. lai mums arvien būtu kāda «spēka rezerve» lampā. Šķiet, ka šīs kvēlstrāvas vidusmērs visām lamp. nākotnē būs, apm., 120—150 miliamperi, pie 4 v. sprieguma (arī 6 v.), jo tad jau kvēldiega materiāls paliek pietiekoši izturīgs pret dažādām nejaušibām, un strāvas daudzums nav pārāk liels, lai ekspluatācija paliktu neekonomiska. Pie viena tiek pamazām izsviesti dažādi tipi, kuri agrāk tika ražoti visādu prasību apmierināšanai, tā kā tagad lampu jau pamazām tuvojas dažiem standarta tipiem. Līdz ar to izvēle paliek vienkāršāka un katram vieglā izvēlēties sev vajadzīgo tipu.

Ar to nobeigsim šo īso pārskatu, kurū pie viena varētu uzskatīt arī kā ievadu sekjošiem rakstiem par pastiprinātājiem.

Lēnmaiņu pastiprinātājs.


Pārejot uz pastiprinātājiem, vispirms atzīmēsim, ka pastiprināšana bazējās uz tā saukto relē darbību, t. i. kāds vājāks ārējais iespaids ieslēdz (vai «stūrē») kādu vietēju ierīci, un tā ārējo iespaidu ritmā

ieslēdz un izslēdz vietējo, spēcīgo, strāvas avotu.

Radiolampiņa ir loti jūtīgs relē. Šī rellē darbība vairākkārt apskatīta jau agrākos mūsu žurnāla numuros. Niecīgais, atnākošais no raidstacijas, impuls rada uz lampu tīkliņa zināmu spriegumu, kurš, ja tas ir pozitīvs, veicina elektronu pāreju uz anodu, t. i. anoda strāva pieaug, un ja spriegums ir negatīvs, tad anoda strāva pamazinās. Tā tad niecīgs spriegums uz tīkliņa izsauca lielas strāvas izmaiņas anoda kēdē.

Galv. prasība, ko tagad uzstāda modernajiem pastiprinātājiem, ir tā, lai viņi pastiprinātu pēc iespējas augstā robežā (t. i. būtu liels pastiprinājums) un turklāt nekroploti. Lielu pastiprinājumu dabūsim, ja lietosim lampu ar lielu stāvību un caurtveri. Taču te jāņem vērā, kādus enerģijas daudzumus būtu vēlams pastiprāt. Ja darišana ir ar samērā niecīgiem enerģijas daudzumiem, piem., kādi ir uz audiona lamp. tīkliņa, tad te jālieto lampu, kurai ir liela stāvība pie nelielas caurtveres. Kā visai labs atrisinājums te ir, piem., Philips A415, kur anoda strāva spēcīgi izmaiņas pie visai mazām sprieguma maiņām (2 milamp. pie 1 v. sprieguma maiņas uz tīkliņa). Bet nu lieta ir tā, ka spēcīga anoda strāvas izmaiņa pie mazām sprieguma maiņām ir arī prasība, kuru uzstāda pastipr. lampu. Šīnī ziņātā tad A415 būtu tikpat labi noderīga. Bet te nu ir atkal «bet». Lieta tā, ka nekroploota pastiprināšana iespējama vienīgi tad, ja darbība tiek pārnesta raksturlikpu negatīvā daļā (skat. līknes, pa kreisi no 0 līnijas). Turpretim, ja kādā brīdī tīkliņa spriegums paliek pozitīvs, tad rodās tīkliņa strāva, kura anoda strāvu padara nevienādu, t. i. neatbilstošu atnākošiem impulsiem, un tā tad skājas iznāk kroploitas. Tā tad A415 ar labiem panākumiem izlietosim pie audiona un kā pirmo lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpi tad, ja uztvertie maiņspriegumi būs mazi, un, piem., uz transformātora otrā tinuma spailēm nepārsniegs 2—3 voltus. Tad šī lampina vēl darbosies labi, ja vien negatīvais tīkliņa priekšspriegums būs nostādīts parizā vietā, t. i., lai uz tīkliņa būtu tāds negat. spriegums, kurš būtu vismaz vienāds ar atnākušā maiņsprieguma maksimālu.

mālo amplitūdi. Ja iepriekšējā gadījumā mēs to pieņemām līdzīgu 3 voltiem, tad jāraugas, lai uz tīkliņa būtu vismaz mīnus 3 volti. Bet nu arī ar negatīvo priekšspriegumu nevarēsim tālu iet. Apskatīsim, piem., tipisku A415 rakstūra līkni pie 100 v. anoda sprieguma. Mēs redzām, ka anoda strāva sāk rasties, ja tīkliņa mīnus spriegums ir, apm., 6 volti. Pie 0 v. uz tīkliņa anoda strāva ir 4 ma. Bet pareiza, nekroplota pastiprināšana iespējama tikai

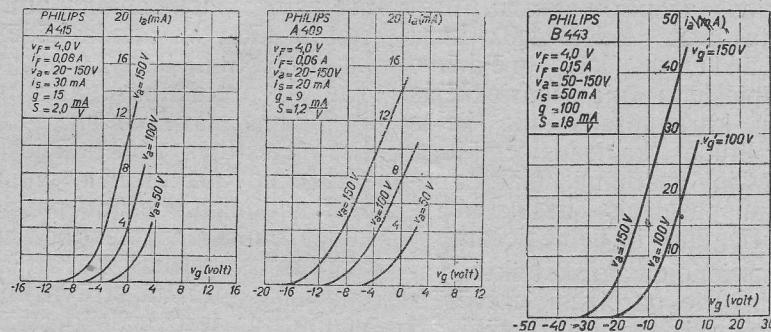

Tipizētā lampiņu rakstūrlīknēs.

rakstūrlīknēs taisnā daļā, kurā šinī gadījumā būtu ieslēgta starp 2 un 4 ma, kas atbilstu, apm., 1,5 v. tīkliņa spriegumam a bām a m p l i t ū d ē m. Vienai amplitūdei (pozit. vai negat.), tā tad paliktu 0,75 v. Ja ir vāji impulsi no audiona, piem., no tālstatījām, tad ar to iztiekt. Tas klusāku darbu pastiprināšanai pat ir visai labi, jo lampiņa patērē maz enerģijas, t. i., ir ekonomiska un dod loti labu pastiprinājumu. Ne tā tas ir ar stiprām, spēcīgām stacījām un arī vietējās stacijas uztveršanā. Te jārēķinas ar krietni lieliem tīkliņa maiņspriegumiem, arī pāri par 3 voltiem. Tādā gadījumā tad pie A 415 būtu jālieto lielāks anoda spriegums, piem. 150 v., kas pavirzītu rakstūra līkni uz kreisi, un tā tad mums dotu lielāku negatīvo taisnes daļu līknei, kura šinī gadījumā būtu no 2—11 ma strīpām. Šeit ietvertais maiņspriegums jau būtu ap 6 voltiem, pa 3 uz katru amplitudi. Tāpēc jūtīgiem uztvērējiem, kur liek lielu vērību uz vāju signālu iespējamīti stiprāku pastiprinājumu, ka audionam, tā pirmajā lēnmaiņu pastiprin. pakāpei der ņemt Philips A 415, ka vislabākai piemērotai šādai darbībai.

Bet pārāk bieži tiek prasīts, lai uztvērējs uztvertu vienādi labi ir tālstatījas, ir vētējo raidītāju. Te prasības ir plašas, jo jārēķinas ar vājām, mazām sprieguma amplitūdēm un tāpat ar pārāk spēcīgām. Šeit jāiet kompromisā ceļš. Audionam ņem to pašu jūtīgo A 415, bet pirmā lēnmaiņu pastipr. pakāpē to nelietosim, jo tad būtu jāņem pārāk liels anoda spriegums, pāri par 200 v. un arī pat tad nebūtu garantija pret pārkriegšanu. Te tad

labāki ņemsim parasto A409 aiz sekošiem iemesliem. Apskatot viņas rakstūrlīknī, redzam, ka piem., pie 100 voltiem uz anodu, līknes taisnā daļa ietverta starp 6. un 0 v. uz tīkliņa, bet strāva sāk rasties pie mīnus 12 v. Tā tad te viegli dabūt nekroplotu pastiprināšanu arī pie visai lielām sprieguma amplitūdēm, piem. no vietējā raidītāja. Šeit apm. 6 v. maiņspriegums (+3 un —3 v.) izsauca kopēju anoda strāvas izmaiņu par 5—6 ma. Tas jau ir diezgan prāvs lielums, kurš spējīgs iedarbināt arī prāvāku skaļruni. Tā sauktās spēka pastiprin. lampiņas apskats būs turpmāk.

Savādākā vietā stāv lēnmaiņu strāvu pastiprināšanā aizsargtīklinā lampiņas, piem., Philips B 443. Šīs lampiņas teorija apskatīta «Radio» Nr. 3, 1928. g., lpp. 74; tāpēc šeit aizkārsim tikai dažus, praktiskas dabas, jautājumus. Ievērosim piem. viņas rakstūrlīknī. (Sk. līkni B 443 pie 100 v. uz anoda un tāpat uz aizsargtīklinā). Te redzam, ka anoda strāva rodās pie apm. mīnus 20 v. un pie apm. —9 v. likne paliek taisna līdz 0 v. Ietvertais šīm robežās strāvas lielums ir apm. 15 ma. Tā tad samērā nelielais maiņsprie-

gums maks. 9 v. (+4,5 un —4,5) izsauca ārkārtīgi spēcīgas anoda strāvas izmaiņas, kuras ir pietiekošas pat lielāko skalrunu pareizai iedarbināšanai. Tā tad aizsargstiklīna lampīnas lēnmainu pakāpē lietosim tad, ja samērā nelielus, no audiona nākušos, spriegumus vēlēsimies iespējami spēcīgi pastiprināt vienā pakāpē. Šo iemeslu dēļ arī Philips B 443 lieto tikai kā vienīgo aiz audiona, jo nemot starpā vēl kādu citu pakāpi, mums jau būtu jārēķinas ar pārkliegšanu. Bet ja nu to gribētu darīt, tad B 443, kuru ar vienu jālieto kā pēdējo pakāpi, jāpieslēdz pie iepriekšējās caur pretestību, kura nerada tik lielas spriegumu amplitūdes, ka transformātors. Saprotaams, arī šīnī gadījumā lielāks anoda spriegums un pareizais tīkliņa negatīvais priekšspriegums ir nepieciešami.

Visumā, te savienojot agrāk teikto, varētu sacīt šādi. Pie pareizas uztvērēja konstrukcijas būtu jāiet, cik savādi arī tas neizklausītos, ačgārnais celš, uzsākot uztvērēja aprēķināšanu no pēdējās lēnmainu pakāpes. Galu galā vienīgi noteiktais ir tas skalums, kādu mēs vēlētos sasniegt un pie tam skanām jābūt nekroplotām un tīrskanīgām. Vidējs istabas skalrunis savai darbībai prasa apm. 0,3—0,5 wattus enerģijas, ko parasti panāk, ja strāvas svārstību amplitūdes anoda kēdē ir 3—5 ma. pie 100—120 v. No vietējā raidītāja to viegli sasniegt, ja lieto piem. B 443 lēnmainu pastiprināšanas pakāpē, bet A 415 audionam. Ja šādu pat enerģiju mēs vēlētos sasniegt no tāl-stacijas, tad mums vajadzētu nemt divas lēnmainu pastiprināšanas pakāpes, piem. B 443 pēdējā, un A 409 (vai A 415) pirmā pakāpē. Tikai šeit jāievēro, ka vietējam raidītājam lampīnas netiktu pārkliegas, un tāpēc te jāatstāj spēka rezerve, lietotot augstu anoda spriegumu un piemērotu tīklini negatīvo priekšspriegumu, vai arī šīnī gadījumā pārslēdzot skalruni priekšpēdējā resp. pirmā pastiprin. pakāpē.

Ātrmaiņu strāvas pastiprināšanas principus apskatīsim vēlāk.

Viens svarīgs jautājums pie lēnmainu pastiprināšanas ir tas, vai uztverto un izlīdzināto impulsu tālākvadīšanu izdarīt ar transformātoriem vai pretestībām.

Sākumā, vairākus gadus atpakal, priekšroka bij transformatoriem, jo tie deva uz nākošo pakāpi nesalīdzināmi lielākas sprieguma izmaiņas, un tāpēc lielāku pastiprinājumu. Tomēr vēlāk, ar strauju jaudu palielināšanos, radās neizbēgami kroplojumi un tāpēc sacīja, ka transformatoram ir savas rezonējošās svārstības. kuras tas sevišķi izcel, pie kam pārējās svārstības it kā paliek novārtā. Lai no tam izvairītos, pārgāja uz tā sauktiem pretestību pastiprinājumiem. Viņu princips ir tāds, ka anoda kēdē ieslēdz lielāku pretestību, 0,1—1,0 megomi lielumā. Tad šīs pretestības galos rodas zināmas sprieguma starpības un tās tālāk tad caur šīs pretestības augšgalā ieslēgto kondensātoru novada uz nāk. lampīnas tīkliņu. Šīnī gadījumā, tiešām, pateicoties vienīgi kēdes omiskai pretestībai, nekādas resonejōšās svārstības nevarēja rasties un tāpēc pastiprinātā strāva bij pilnīgi vienveidīga ar ierosinājošo strāvu, resp. impulsiem. Savā laikā bij arī šo pretestību pastiprinātāju liels uzplaukums, jo tie bij vienīgie, kuri garantēja nekroplotu reprodukciju. Taču galvenais viņu sliktums bij, ka tie nedeva lielu pastiprinājumu, un tā piem. bij jāņem kādas 4 lēnmainu pakāpes, lai dabūtu vienādu pastiprinājumu ar piem. 2 caur transformātoriem savienotās pakāpēs. Tas eksplātāciju krietiņi sadārdzināja, un tāpēc ar laiku atkal ar vienu lielāku vērību piegrieza transformātoriem. Laborātoriski mēģinājumi rāda, ka pastiprināšanai nav nepieciešama vienīgi pārnesuma attiecība, bet arī pietiekoss dzelzs daudzums serdei un vara daudzums tinumu stiepulei, un tāpēc tagadējie modernie transformatori atšķirās ar savām, samērā lielām, dimensijām. Ir gan arī mazāki tīpi, piem. Philips transformators 4003, bet te iets cits celš, jo tinumiem nemeta tieva, emaljēta sudraba stiepule, ka arī dzelzssērde sastādīta no plānām dzelzs sloksnītēm un visumā tik maza nemaz nav. (Šķērsgriezumā).

Šo tagadējo transformātoru labo īpašību dēļ arī mēs savos aprakstos apskatīsim visumā tikai savienojumus ar viņiem, atstājot pretestības savienojumus speciāliem gadījumiem.

Vēl druskū par pārnesumu attiecībām. Cik mums ar god. lasītājiem bijušas domu

izmaiņas šinī jautājumā, visur ir aizrādits, ka, lūk, labai pastiprināšanai būtu jāņem pēc iespējas liels pārnesums. Tas nu visumā būtu pareizi. Bet te lasītāji piemirst tā saukto iekšējo pretestību, kura ir īpatnēja katrai lampai. Lai enerģijas atdošana būtu vislielākā, tad jāgādā, lai transformatora pretestība būtu vienāda ar lamp. iekšējo pretestību. Ja to neievēros, tad enerģijas pārnesums būs par tik mazāks, par cik lielāka ir šī starpība. Un tā nu var iznākt, ka nemot transformatoru ar lielu pārnesumu, viņa primārā kēde, sakarā ar mazāku tinumu skaitu būs ar mazu pretestību, atdotā enerģija būs maza un nesasniedgs to, kāda būtu, ja nemot transformatoru ar mazāku pārnesumu, bet lielāku pretestību resp. lielāku tinumu skaitu. Varētu gan aizrādīt, ka to fabrikām derētu nemt vērā, un gatavot piemērotus transformatorus, ar labu pārnesumu un pietiekošu pretestību. Pareizi sakot, tās to arī dara, un, ka jau agrāk aizrādījām, šo iemeslu dēļ transformatora dimenzijs ievērojami palielinājušās. Tomēr ir daži tīri elektriskas dabas jautājumi, kuri neļauj pārnesumu attiecību padarīt pārāk lielu, neiespaidojot nevēlāmā kārtā tālāko darbību. Tas būtu loti plašs, teorētisks, iztirzājums un lasītājus tas nevarēs interesēt, jo tā jau būtu teorētiskā elektrotehnika. Visumā jāsaka, ka labākā tinumu attiecība ir 1:4, arī 1:3 un 1:5. Pāri šiem mēriem nevajadzētu iet priekš pastiprin. pakāpes labas darbības.

Kāds nu būtu labākais transformators?

Vārdus saukt nav iespējams, Labs ir tas, kuram ir liels dzelzs sērdes šķērsgrīzums, samērā lielas dimenzijs, kas norāda uz bagātīgā daudzumā pielietotu materiālu.


Taču lielie transformatori ir arī dārgāki. Tamēl, ja ir neliels uztvērējs, piem. ar 2 lamp., resp. ar 1 pastipr. pakāpi, var lietot arī mazākus transformatorus, ja vien viņi ir jaunākie fabrikāti; parasti viņi ir iekapselēti skārda čaulā (vidējie Ferranti, Weilo u. c.). Jāņem vērā tas, ka labāki izdot dažus latus vairāk par labu fabrikātu, nekā pēcāk mocīties ar lētāku, bet sliktāku. Jāsaka, ka tagad visumā cenas nostabilizējušās, un atsevišķi fabrikāti cenu ziņā neuzrāda lielu starpību.

Ar to arī būtu izsmelts mūsu iepriekšējais apskats par lēnmaiņu pastiprinātājiem, un te redzējam, ka noteicošais labai darbībai ir vienīgi piemērota lampiņa un transformātors.

Attiecībā uz pašu uzbūvi te nekādas starpības ar agrākiem nav. Gluži tāpat audiona anoda kēdē mēs ieslēdzam transformātora primāro tinumu, tad otrā tinuma galu no vienas puses pievadam pastiprinātāja lampiņas tīkliņam, bet no otras, priekšsprieguma baterijas minus polam, kura plus pols savienots ar kvēlbaterijas minusu. Tādā pat kārtā ejām uz nākošo pakāpi, ja lietojam viņa transformātora saiti.

Šeit apskatīsim dažas lēnmaiņu pastiprinātāju šēmas, piemērotas mūsu iepriekšējā numurā apskatītam audionam un arī citām vajadzībām.

Šema 1.

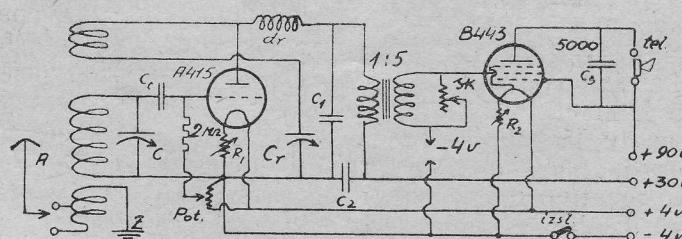

Šeit mūsu iepriekšējā numurā aprakstītam audionam ir pievienota viena lēnmaiņu pastiprin. pakāpe ar pentodi, t. i. ar 5 elektrodu lampiņu. Ka redzam, tad transformatora primārais tinums pievienots viņa telefona ligzdiņām resp. ieslēgts viņa vietā,


šinī vietā nekādu citu izmaiņu vairs neizdarot. Transformātors nemets ar attiecību 1:5, kas būtu pilnīgi pieļaujams. Nekāds šķērslis, saprotams, nav, ja nem viņu ar mazāku pārnesumu. Sekundārais transformātora viens gals pieslēgts pie lampiņas tīkli-

na (pakājēs) parastā kārtā, bet otrs gals savienots ar tīkliņa baterijas minus polu. Šīni zīņā visai izdevīgi ir lietot parasto elektr. kabatas luktura bateriju, kurās spriegums ir apm. 4,5 v. Tas nu gan ir mazliet vairāk, ka aizrādīts, bet ja anoda spriegums pentodei ir apm. 90 v. un vairāk, tad tas pat ir labi, jo nospiež anoda līdzstrāvu (miera strāvu) uz mazāku vērtību un tāpēc anoda baterija mums ilgāki turēs. Vispāri, no lielāka tīkliņa priekšsprieguma nav jābaidās, un tas jāņem tik liels, lai vēl būtu laba dzirdamība resp. skalums nemainītos. Anoda baterijas tad tiek mazāk apgrūtinātas. Ja anodam nēm mazāku spriegumu, piem. 60 v., tad gan der šo negatīvo tīkliņa spriegumu samazināt uz 3 v. Jāpiezīmē, ka pentodes ļoti labi darbojās arī pie mazāka sprieguma un vispāri atsver divu parasto lampiju darbu, cik tālu tas attiecās uz parasto reprodukciju. Bieži pentodes pavadrakstā atzīmēts, ka priekšspriegumam jābūt 10—16 v. un pat vairāk. Tas nu gan būs tādā gadījumā, ja tiks lietoti pārāk lieli anoda spriegumi, piem. 150 un vairāk volti. Mūsu gadījumā tas, saprotams, nebūs un tāpēc te lietosim aizrādītos lielumus.

Vēl būtu jautājums, kuŗu varētu uzskatīt, ka secinājumu no agrākā. Tur teicām, ka lampiņas atdotā enerģija ir vislielākā tad, ja noņēmēja pretestība ir apm. vienāda ar lampiņas iekšējo pretestību. Bet pie B 443 iekšējā pretestība ir apm. 67.000 omi, kurpretim telefona resp. skalruņa pretestība būtu lielākais 8—10.000 omi. Tas ir pareizi, un tāpēc visos modernajos uztvērējos, kur tiek lietotas šīs lampiņas beigu pakāpē, enerģija skalrunim tiek pievadīta caur sevišķu izejas transformātoru, kurš pieskaņots abām pretestībām. Transformātoram ir kritošs pārnesums, piem $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{3}$ resp.


$2:1$, $3:1$ u. t. t. Taču šīni gadījumā, lai arī tas būtu vēlams, tomēr nav nepieciešams, un starpība visumā nav tīk jūtama, lai par šo transformātoru izdotu attiecīgus latus. Izejas transformātors nepieciešams lielām izejas enerģijām, kur baidās, ka lai skaļruņa magneta sistēma netiktu bojāta, kas bieži var gadīties pie uztvērēja ieslēgšanas vai izslēgšanas.

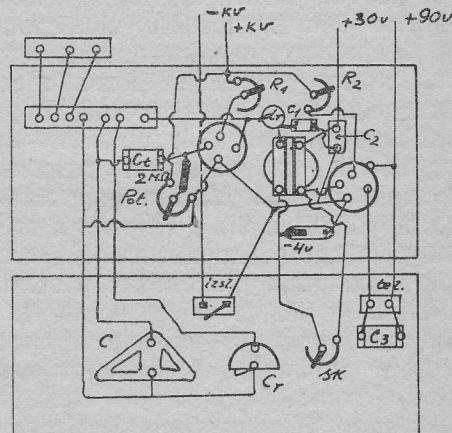Interesentiem te vēl pievienojam šī uztvērēja montažas šēmu.



Apskatītais 2 lamp. uztvērējs vienādi labi lietojams ka Rīgā, ta provincē, jo dod nevainojami labu uztvēšanu no lielāka daudzuma stacijām. Lietotā antena bij 40 mtr. garumā. Garo vilņu stacijas (pāri par 1000 mtr.) dzirdamas cauru diennakti, ar diezgan apmierinošu skalruņa stiprumu (mazā tipa). Īsāko vilņu stacijas gan tikai pēc tumsas iestāšanās. Visumā noteikta uztvēšana ir no vismaz 15 stacijām. Bet ja labs radiolaiks, tad, ka saka, kur griežtur dzird. Šis uztvērējs gan vairāk domāts tādām vietām, kur ir elektriskā stacija vai cita akumulatoru uzpildīšanas ierīce, tā tad pilsētās vai miestos.

Šēma 2.

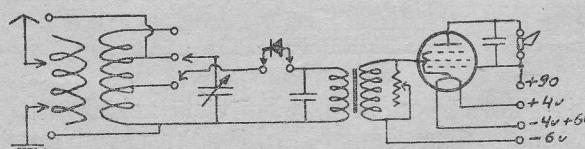


Šī šēma ir žurn. «Radio» Nr. 1 1930. g. aprakstītā krist. detektora uztvērēja kombinācija ar pentodi. Ka redzams, šeit lampiņas pieslēgšana ir analogiska ar iepriekšē-

jo. Ta ka detektora kontūram pretestība nav pārāk liela, tad ieteicams nēmēt transformātoru ar krieti lielu pārnesumu, $1:6$ vai pat $1:8$. Šis uztvērējs šādā veidā gan

domāts atkal pilsētniekiem, speciāli rīdzniekiem, un tas arī pie visādām palīga antenām dos izcilus skaļu reprodukciju, arī lietojot prāvus skaļrunus. Pieslēdzoties

elektr. apgaismošanas tīklam, te nav jāaizmirst starp uztvērēju un sienas kontaktu ieslēgt apm. 500 cm. blokkondensātoru, ar pietekošu drošību pret caursišanu.


Šema 3.

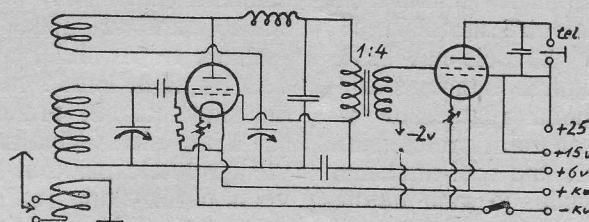

Šī šema ir domāta tiem provinces abonentiem, kuriem ir no svara iespējami mazs strāvas patēriņš. Lampiņas te domātas divtīliņu tipa, piem. Philips A 141. Tās patēri ļoti maz strāvās kā kvēlei, ta arī anodam. Pievienošanā var vadīties no montāžas šēmas Nr. 1. Vienkāršības dēļ te izmests potenciometrs pie audiona tīkliņa novada. Jāievēro sekošais. Ja kvēlei lieto parastos slapjos elementus, tad tos jāsaņēdz vismaz 3 gab. paralelā savienojumā (t. i. visas ogles vienā vadā un visi cinki otrā). Lieta tā, ka slapjie (Leklanšē) elementi ir spējīgi kaut cik normali atdot līdz 60 mA strāvu uz elementu. Tā kā katras

lampiņa patēri 80 mA, t. i. pa abām kopā 160 mA, tad ar 3 paraleli saslēgtiem elementiem tīktiko arī iznāksim. Labi ir, ja pieslēdz vēl ceturto spēka rezervei. Bez tam, visai derīgi pēc klausīšanos ir ieslēgt reostatus un tad tikai uztvērēju izslēgt, jo elementi pēc darba «atpūšās» un viņu spriegums pieaug līdz normalam lielumam, t. i. 1,5 v. Ja pēc tam ieslēdzam uztvērēju, tad lampiņas, kurām normāli vajadzīgs apm. 1,1 v., tiek par apm. 40% pārkarsētas, kas nevēlami atsaucās uz viņu darbību, jo te kvēldiegs ir īsiņš un tieviņš un tapēc tas jūtīgs pret visādiem pārslogojumiem.

Šema 4.

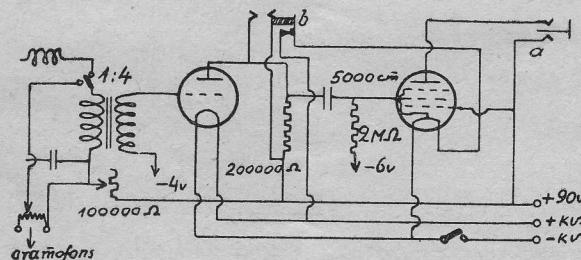

Šeit attēlotā lēnmaiņu pastiprināšanas daļa ar 2 pakāpēm. Pirmā pakāpē ir parastā transformātora saite, ar pārnesumu 1:4. Te lietojamā lampiņa ir parastā triode piem. Philips A 409 vai B 409 (pēdējais tips ir ar mazliet lielāku stāvību un caurtveri, un tapēc izdevīgāks). Tālākā daļa ir jau diezgan atšķirīga no agrāki apskatitām. Te ir pretestības saite. No pirmās pakāpes anoda pastiprinātie impulsi sastop savā ceļā ieslēgto pretestību 200.000 omu lielumā. Šis pretestības galos rodās sprieguma star-

pības, kurās caur 5.000 cm. kondensātoru tiek novadītas uz nākošās lampiņas (pentodes) tīkliņu. Tīkliņa virssprieguma novādināšanai starp viņu un kvēles baterijas minus polu ieslēgta 2 megomu liela pretestība, caur tīkliņa priekšsprieguma bateriju 6—8 v. lielumā. Te vēl ir šāds jaunievedums. Tālākstacijas parasti klausās ar abām pakāpēm. Tad skaļruni (resp. telefonu) ieslēdz slēgā a pentodes anoda kēdē. Ja skaļums par lielu, resp. klausās vietējo staciju, tad pēdējo pakāpi izslēdz un skaļruni ieslēdz

slēgā b pirmās pastipr. lampiņas kēdē. Pie viena tad automātiski tiek izslēgta pēdējās lampiņas kvēle. Lai to panāktu, lieto tā sauktos «mēlišu slēgus» (Klinkenschalter), pie kam viens ir 1-poligs slēdzējs (pie pentodes), bet otrs — 3-poligs slēdzējs, pēc aizrādītā veida. Slēgtapiņa te vienkārši jāieliek vai nu vienā, vai otrā slēdzējā, pēc patikas. Vēl jāpiezīmē, ka šeit nav izvadīti atsevišķi pievadi katras lampiņas anomam. Attiecīgu sprieguma regulēšanu izdara ar anodu kēdēs ieslēgtām pretestībām. Saprota, ja to nevēlās, tad sev. audionam der nemt atsevišķu izvadu, jo viņa lietojamais spriegums parasti ir neliels, apm. 20—30 v.


Šis būtu tās galvenākās šēmas, kurās pie vienkāršas uzbūves sniedz izcilus labus pānākumus. Nekādi citi paņēmieni nav jālieto, un tie te nekādu labumu neatnesīs. Der vēl ievērot sekošo. Pie darbības ar uztvērēju, kurā ietilpst reģeneratīvais audions, reģenerācija arvienu jāieyed iespējami tālu, gandrīz līdz svārstību robežai, lai tādā kārtā lielākā mērā kompensētu dziša-

nas zudums tīkliņa kēdē. Tas tad ievērojami pacel uztvērēja selektivitāti. Skalumu ar reģeneracijas izgriešanu nedrikst regulēt, jo tad uztvērēja spējas mazinās. Skalums jāregulē lēnmaiņu pakāpē, kur šim nolūkam paraleli transformātora sekundāram tinumam jāpieslēdz mainīpretestība, parasti 50.000 omu (arī 100.000 omi) lielumā. Ja skalums ir par lielu, tad šī pretestība jāizved tik tālu, kamēr mēs sasniedzam vēlamo skalumu. Šī pretestība aizrādīta šēmā Nr. 1, ar «sk». Viņa nav nepieciešama, bet vienīgi ieteicama tām personām, kurās nevēlās pārāk skalū reprodukciju.

Ari gramofona elektromembranu viegli pievienot pastiprinātājam. Tam nolūkam vai nu audiona pakāpē starp tīkliņu un kvēles minusu, vai arī paraleli pirmā transformatora primaram tinumam pieslēdz pievadus no elektromembranas. Tad skaļrunis mums reproducēs gramofona plates priekšnesumus. Šo gadījumu apskatīsim vēlāk, pie gramofona skauju galviņu resp. elektromembranu apskata.

Elektrons.

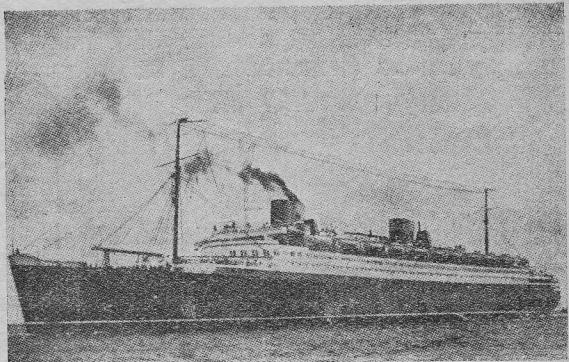
Jaunais Vācijas okeana milzenis „EUROPA”.



Ja negadīsies nekādi neparedzēti šķēršļi, tad jaunais Vācijas okeāna milzenis «Europa» 19. martā uzsāks savu «Maiden-Trip», t. i., pirmo braucienu pāri okeānam. Vai tas mēģinās atņemt «zilo lenti» savai dvīņu māsai, tvaikoniem «Brēmen», nav ziņāms. Liekas gan, ka nē, jo parasti vienas valsts kuģi savā starpā tik asi nekonkurē. Sākumā bij domāts, abus kuģus laist darbā vienā laikā, jo būve bij uzsākta vienlaicīgi, un tāpat to arī cerēja nobeigt. Taču īsi pirms galīgās nobeigšanas uz tvaikoņa «Europa» izcēlās liels ugunsgrēks, kas pil-

niņi izpostīja visu kuģa iekšieni. Šī iemesla dēļ arī viņa nobeigšana nokavējās gandrīz par veselu gadu. Tagad tas ir pilnīgi par jaunu izbūvēts, un ka jau lasītāji no laikrakstiem zinās, arī sekmīgi izdarījis dažus izmēģinājuma braucienus.

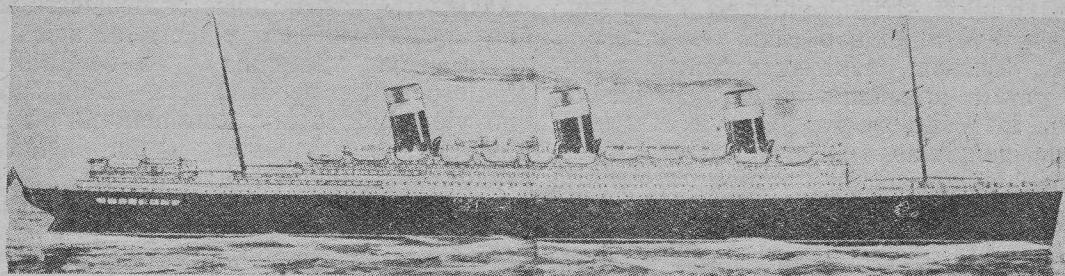Kā jau agrāki aizrādījām «zilās lentītes» iegūšana, bez goda to saukt par savu, attiecīgam tvaikoniem nes arī materiālus labumus, jo pasažieri ar ātrāko tvaikoni brauc labāk, t. i., ar lielāku patiku. Tā tad attiecīgai rēderezai rodās lielāki ieņēmumi resp. peļņa. Taču ir robeža, pie kurās tvaikonis



Sav. Valstju jaunā ātrejošā milzu tvaikona mets. To uzbūvēšot pēc apm. $1\frac{1}{2}$ —2 gadiem. Viņa garums paredzēts 1050 pēdas (apm. 320 metri), ātrums vidēji ap 30 jūdzēm (55 km.) stundā, tilpums būs 55000 tonnas.

nonāk, ja tas vēl grib darboties ar zināmu pelēju, jo izrādas ka ātruma palielināšana pie zināmas robežas vēl pa dažiem klm. stundā jau prasa mašīnu iaudas palielināšanu par 30—50 vai pat 100%, attiecībā pret esošo, un te jau jārēķinas ar zaudējumiem. Lai gan dažreiz «gods paliek gods» un, šķiet, drīzumā nāks gatavi vairaki lieli tvaikoni Francijā un Anglijā, un Ziemeļ-Am. Sav. Valstīs, ar vēl lielāku aprekināto ātrumu, proti pāri par 30 jūdzēm stundā (vairāk par 55 km.). Tad te cīna dēļ «Zilās lentītes» sāksies atkal par jaunu.

Tvaikona «Europa» vispārējie techniskie dati ir šādi:

Platums max. 31 mtr.

Gaļums 285 mtr.

Augstums līdz promenādes klājam 27 mtr. (tā tad augstāks par prāvu 6 stāvu namu).


Pasažieru skaits apm. 2100 personas.

Komanda un apkalpotāji apm. 950 pers.

Brauciena vidējais ātrums būsot apm. 50 klm. stundā.

Tvaikonis tiek dzīts ar milzīgām turbīnām, kurās dzen ar tvaiku. Tvaika katlus automātiski karsē ar šķidrām (naftas) degvielām, caur ko atkrit kuriņātaju un trimmeru (oglupiegādātāju) elles darbs. Tagad katlu telpas ir tikpat tūras un spodras, ka kaut kāda laboratorija. Ikdienas vairāk ka simts tonnas šķidro degvielu caur sevišķiem deģliem tiek ar lielu spiedienu iespiestas liesmas telpās, kur tās saputeklojas un kopā ar iespiesto zem liela spiediena karstu gaisu, dod milzīgu liesmu, kura no šķidra ūdens rada turbīnēm nepieciešamo tvaiku. Šīs turbīnes

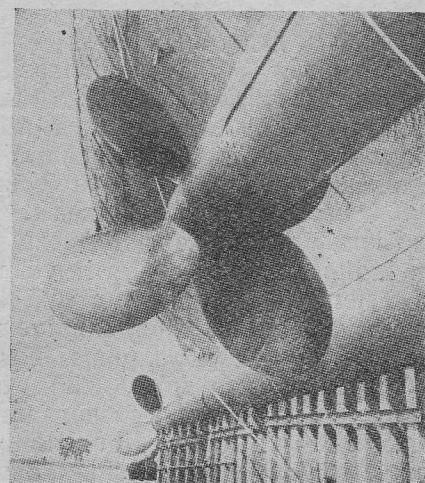griež nepārtrauktī 4 bronzas dzinēja propellerus (skrūves), katru 14 tonnas smagumā (apm. 850 pudus), ar 210 apgriezieniem minūtē. Izlietotais tvaiks iet caur kondensātoriem, tur sabiezē ūdeni un atkal par jaunu uzsāk savu darbības gaitu caur kātru un turbīni. Lai varētu spriest



„Europa“ milzu dzinēja propeleri
14 tonnu smagumā.

par visas mašīnu iekārtas milzu apmēriem, jāaizrāda, ka kompresori katru minūti liesmu telpā iespiež pāri par 15.000 kubikmētru gaisa (tuvi pie 1 milj. mtr³ stundā), bet tvaika kondensātoriem tiek ik minūti pievadīts pāri par 500 tonnām ūdens atstrādātā tvaika dzesināšanai. Ja šo ūdens daudzumu novadītu kādā gultnē, tad iznāktu paprāva upe (apm. ka Lielupe pie Bauskas vakarā vai ka Aiviekstā). Bet šeit šīs lielais ūdens daudzums

nepārtrauktā strūklā plūst pa kuģa sānu caurumiem atpakaļ okeānā.

Ar «Europa» elektriskās centrāles jaudu varētu apgaismot vidēji lielu pilsētu, piem. ka Valmieru vai Jelgavu. Uz tvaikoņa instalētas āpm. 30.000 spuldzes, daudzi simti dažādu veitlātoru un citu elektrības aparātu. Strāvas pievadu ga-

3000 mtr. Tas darbojās ar nedziestošiem un toņa modulētiem vilņiem, atkarībā no katra reizējas vajadzības. Ar šo raidītātu iespējama nepārtraukta sazināšanās no viena līdz otram kontinentam. Telefonijai lieto 700 vattu jaudu. Telefona raidītājs strādā uz īsiem vilņiem, 15—90 mtr. diapazonā, un tāpat atļauj nepār-



Skats uz iso vilņu aparatiem.



Skats uz garo vilņu aparatiem.

rumis pārsniedz 100 kilomētrus, bet vājstrāvas, signalizācijas pievadi (zvani u. c.), ir tuvi pie 500 klm. garumā (t. i., kā no Rīgas līdz Liepājai un atpakaļ). Dažādai signālizācijai uz tvaikoņa ierīkotas āpm. 10.000 piespiežamās podziņas.

Pasažieru ērtībām bez loti grezni ierīkotām kajitēm un koptelpām ir vēl peld-baseins, tennisa laukums normālā lielumā, mēmais un skaļu kino, šautuve mērķi šaušanai līdz 25 mtr., pilnigi normāls dārzs ar krūmiem, puķēm, zāli, tropiskiem augiem, palmām u. c., bārs un lukturēstora rāns. Visu šo ērtību izlietošana gan maksā attiecīgus latus; bet kam nu viņi ir pietiekošā daudzumā, kāpēc tad to nedarīt.

Tagadējais dzīves temps prasa nepārtrauktu sazināšanos atsevišķu personu starpā, vai nu attiecībā uz veikāliem darbu, pilsonu aizsardzību u. t. t. Tamēl tik modernam tvaikonim, kā «Europa» ir viņam piemērota radioiekārta, jo radiosatiksme ir vienīgais, kas kuģi saista ar cietzemi.

Tāpat, kā «Brēmenei», arī šim tvaikonim Vācijas «Debeg» sab. iekārtojusi visu radiostaciju, pie kam nemeti vērā arī tie piedzīvojumi, kuŗi bijuši pie «Brēmen»

radiostacijas. Tāpēc te iekārta ir drusku pārgrozīta un vairāk pielāgota dažādām prasībām, jo piedzīvojumi rādījuši, ka dažbrīd jārēķinas ar ārkārtīgi intensīvu telegrāmu apmaiņu.

Radiostacija iekārtota pie pirmā skursteņa, kuģa priekšējā daļā, otrā klājā (deķi). Galvenais telegrāfa raidītājs ir ar 3 kv. jaudu, ar vilņu diapazonu no 200— trauki sarunāties ar abiem kontinentiem. Šeit vēl piekombinēta sevišķa telefona centrāle, kuŗa pielauj pasažieriem savā kajitē sarunāties ar vēlāmo personu uz viena vai otra kontinenta, un arī otrādi. Šī zinātība sazināšanās notiek bezdrāts ceļā līdz attiecīgai krasta stacijai, un tad tālāki, uz sauszemes, pa kabeljiem. Tuvējai satiksmei (starp kuģiem uz jūras un tuvu krastiem), ir speciāls, kombinēts telefona-telegrāfa raidītājs ar 200 vattu jaudu. Te telefonijai lieto 190 mtr. vilni, bet telegrāfijai 600—800 mtr.

Bez minētiem, vēl ir rezerves raidītājs, nodarbināms no akumulatoru baterijām, gadījumā, ja notiek kāda klizma un mašīnas apstājas.

Tāpat kā «Brēmen», arī «Europa» galvākārtā sazinās ar Norddeichas staciju Eiropas un Marionas staciju Amērikas pu-

sē. Ar tām norit ātrsatiksme, pēc Krīda sistēmas (Creed), kura atļauj noraidīt līdz 750 burtus minūtē. Ar citām vietām satiksmi uztur tikai pēc sevišķas vajadzības.

Ja vienā laikā raidīt ar vairākiem raidītājiem ir viegli, tad uztvert tik mazos attālumos no raidītāja, ka tas ir uz kuģiem, vienā laikā ar raidīšanu ir jau ļoti, ļoti grūti. Tāpēc te tika konstruēti sevišķi uztvērēji, piegriežot vērību selektivitātei tādā mērā, lai arī tanī laikā, kad darbojas vairāki raidītāji uz reizi, būtu iespējama netraucēta uztveršana. Šim nolūkam iekārtoti 4 uztvērēji, nodarbināmi no kuģa apgaism. tīkla un arī baterijām, 10—150 mtr., 120—1200 mtr., 400—4000 mtr. un 3000—25.000 mtr. Visos viņos ir iebūvēti vesela sērija dažādu filtru un sijāšanas kontūru, pēc tā sauktā diferenciālpānēmiena. Ar šādu iekār-

tu iespējama ne tikai dupleks, bet arī tripleks-satiksme, kura bieži nepieciešama, piem. tuvojoties krastam vai ieejot ostā.

Antēnas iekārta ir līdzīga «Brēmen'ai». Ir uzvilktais kopzummā 9 dažādas antēnas, uztveršanai un raidīšanai, ar parasto iekārtojumu (antēnu un iezemojumu), diopoliem un speciālām antēnām dupleks-satiksmei (abas atrodas šķirti katram savā kuģa galā).

Nelaimes gadījumam bez parastām glābšanas laivām, ir vēl 4 motorlaivas, un katrā no tām ierīkota toņa mudulēta raidstacija ar 150 wattu jaudas lielumu. Uztvērējs te ir parastais reģ. audions ar lēnmaiņu pastiprin. pakāpi. Saprotaams bez tam vēl augšā atrodas radiokompass resp. peilefājs, ka nepieciešams rīks kuģa drošākai vadīšanai.


Par elektrisko „īso savienojumu”.

«Ugunsgrēkam par cēloni bij elektrisko vadu īsais savienojums». Tā laikrakstos visai bieži lasām aprakstos par ugunsgrēkiem.

Ne tikai tagad, bet arī agrāki, dažus gadus desmitus atpakaļ, kad elektrība sāka tikko ieviesties plašākā lietošanā, «īsam savienojumam» pierakstīja visādas nepātīkamas lietas. Kā kuriozumu var atzīmēt kādas vācu mazpilsētiņas valdes policējisko rīkojumu, kurš «aizliedza īsa savienojuma lietošanu». Kādā citā vietā pats pilsētas galva ir bijis ļoti zinākārīgs, un pie pilsētas elektriskās centrāles atklāšanas tas lūdzis stacijas pārzini «demonstrēt viņam īso savienojumu» un bijis ļoti neapmierināts, kad pārziniņš lielās baiļēs sācis viņu no tam atrunāt. Elektrotehnikas attīstības vēsturē varam atrast ļoti daudz piemērus, kuri spilgti ilustrē plašo publikas aprindu pārāk mazo šī jaunājuma izprāšanu.

Arī vēl tagad, ja vien nav kāds cits pārāk acīskrītošs iemesls, ļoti bieži vainu uzgrūž «īsam savienojumam», vai nu tas tiešām vainīgs, vai nē. Viss, kam cēloni nevar atrast, cēlās no «īsa savienojuma».

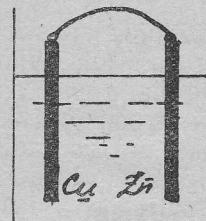Tomēr te nu izlaiž no prāta to, ka elektriskā apgaismošana ugunsdrošības ziņā stāv pirmā vietā visu apgaismošanas veidu virknē, sev, tagad, kur visas instalā-



Šematisks galv. elementa „īsais savienojums”.

cijas izvestas pēc normām un priekšrakstiem.

Kas nu pēc būtības ir «īsais savienojums»? (vāciski «Kurzschluss», angļiski «Short-circuit»).

Ja nemam kādu galvanisko elementu un abus viņa polus savienojam ar resnu, īsu stiepuli, tad mēs sakam, ka elements savienots uz «īso».

Te tagad varam atšķirt 2 gadījumus. Vispirms atcerēsimies, ka elektriskā strāva, plūst pa vadītāju, pēdējo sakarsē, un jo vairāk, jo stiprāka strāva plūst pa šo vadītāju. Stravas stiprums vadītājā sa-

vukārt atkarīgs no sprieguma resp. potenciālu starpības vadītāja galos un no vadītāja pretestības. Spriegums atkarīgs no strāvas avota īpatnībām (galv. elementi, akumulatori, dināmomašīnas), bet pretestība — no materiālā, no kāda gatavots vadītājs, no viņa garuma un šķērsgriezuma. Spriegumu mēs mērojam voltos, strāvas stiprumu ampēros, bet pretestību omos, starp kuriem pastāv noteikta sakarībā, izteikta šādas formulas veidā:

$$\text{Strāvas stipr. amp.} = \frac{\text{spriegumam voltos}}{\text{pretestību omos}}$$

vai saīsināti: $I_{\text{amp.}} = \frac{E}{R_{\text{om}}}$

(Interesentiem ieteicam caurskatīt žurn. «Radio» Nr. 6/7 no 1927. g. lpp. 227, «Mazliet elektrotehnikas»).

Nemot tagad agrāko piemēru ar galv. elementu, viens gadījums var būt tāds, ka pa abus polus savienojošo stiepuli plūst tik stipra strāva, (jo R_{om} ir mazs), ka stiepule sakarst pie m. līdz baltkvēlei un pārdeor. (Džoula likums). Šāds gadījums būs ja stiepule ir tieva, ar mazu šķērsgriezumu. Bet ja to neman resnu, tad stiepule varbūt tikai sasils, vairāk vai mazāk, bet nepārdegs, Tas būtu otrs gadījums.

Ja pirmā gadījumā ap stiepuli būs aptīta kāda degoša viela, piem. izolācija, tad tā sāks no karstuma gruzdēt, un ja vēl tās turvumā atrodas citi degoši priekšmeti, piem. koks, tad šis gadījums var izsaukt šo priekšmetu aizdegšanos, resp. ugunsgrēku. Šinī ziņā «īsais savienojums» mums tiešām būs ar kaitīgām seklām attiecībā uz ārieni.

Pie otra gadījuma uz ārieni nekāds kaitīgs iespāids nebūs manāms. Toties te var rasties klizmas pašā strāvas avotā. Piem. galv. elements pie īsā savienojuma ārkārtīgi ātri polarizēsies, t. i., tas nespēs radīt spriegumu uz elektrodēm, akumulatoru plātnes izlocīsies un aktīvā masa izbirs, dināmomašīnu tinumi no pārāk lielas caurplūstošas strāvas var sadegt.


Tā tad, ka redzam, īsais šavienojums visumā ir ļoti relatīvs jēdziens un arvien te vēl jāņem vērā, attiecībā uz ko tas domāts. Principieli, varētu pat teikt, īsais savienojums pavism neeksistē. Mēs redzam tikai sekas, kurās rodās no

elektriskās strāvas plūšanas pa vadītāju, un tamēl robežu novilkst, kur sākas un kur beidzās īsais savienojums, ir galīgi neiespējami, jo lai arī kādu mēs nehemtu vadītāju, mums arvienu jārēķinas ar zināmu viņa pretestību.

Tāpēc praktiskā dzīvē mēs zem vārda «īsais savienojums» sapratisim elektriskās strāvas stipruma pieaugšanu vadītājā tādā mērā, ka tas daudzkārtīgi pārsniedza to strāvas stiprumu, kura pa šo vadītāju plūst normālos apstākļos, resp. šī vadītāja **pārslogojumu**.

Tālāk, ne arvienu vadu sakarsēšana ir kaitīga. Piem. elektr. kvēlspuldzēs mēs ar nolūku karsējam kvēldiegu, lai tas izstarotu gaismu. Tāpat loku lampās starp ogles elektrodiem mēs māksligi izsaucam elektr. loku ar visai augstu temperaturu, kurā ne tikai sadeor bet pat pārvēršās gāzes lielāka daļa priekšmetu, ar kuriem loks nāk sakarā. Un tomēr mēs šīs lampas lietojam, jo tās izstaro intensīvu, spilgtu gaismu. Tā tad te karsēšana atnes labumu.

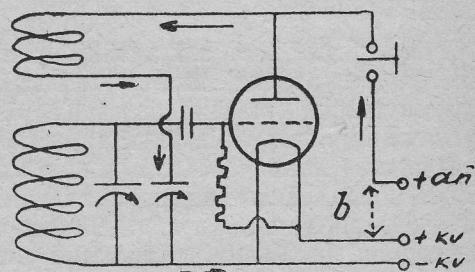Apskatot «īsā savienojuma» būtību kādā elektriskās strāvas kēdē, bazēsimies uz dažiem piemēriem.




Piem., mums ir kāds radiouztvērējs ar lampiņām. Viņu nodarbināšanai lietosim akumulatoru kvēlei un anoda bateriju.

Savienošanu principiēlā veidā izdaram pēc pievienotās šēmas. Viens, diezgan bieži iespējamais īsais savienojums ir tad, kad reģ. kond. Cr. plates saskarās. (a). Tad strāva caur telefonu un caur sagājušām platēm iet piem. no viena batērijas pola uz otru. Atkarībā no tām pretestībām, kādas ir šinī kēdē, tā var būt lielāka vai mazāka. Neko bīstāmu mums viņa nevarēs izdarīt, un tikai ātri atpildīs anoda bateriju, jo strāvas celām kvēldiegs ir paralēli, un caur to tā tad plūdīs mazāka

strāva. Sliktāki ir, ja vadi saskarās piem. vietā b., piem., rakņājoties uztvērējā pie ieslēgtām baterijām. Tad anoda baterija ir it kā serijā ar kvēldiegu, kurā pretestība samērā maza, kamēdēl caurplūstošas strāvas stiprums ir liels, un ka sekas no tam ir acumirkļiga lampiņas kvēldiega pārdegšana, kurš uz tik stipru strāvu nav aprēķināts. Tāpēc arvienu jāievēro, ka vismaz visi plūs vadi lai būtu labi izolēti.

Mēs teicām, ka strāvas stiprums kēdē paliek tik liels, ka acumirkļi pārdedzīnā dārgās radiolampiņas kvēldiegu. Tā tad, gluži dabīgi rodas doma, vai šī bīstamā anoda strāvas kēdē nevarētu ieļikt kādu citu, lētu lampiņu, kurā pārdegtu ātrāki, nekā radiolampiņa, gadījumā, ja rodās īsais savienojums, t. i., lai šī lampiņa spēlētu it kā aizsarga lomu. Tiešām, šādas lampiņas arī ir, un tās derētu lietot visur, kur baidas no «īsā savienojuma» agrāki aprakstītā veidā. Piem. Philips aizsarga kvēllampiņas (komplekts no 2 gab. maksā Ls 2.50), atgādina parasto anoda bat. spraudtapinu un tiek ie-sprausta bat. minus polā: viena kājiņa ir bat. ligzdiņā, bet augšpusē ir ligzdiņa, kurā iesprauž baterijas tapinu. Šis aizsargs laiž cauri strāvu līdz apm. 30 miliampēriem, kas ir pilnīgi pietekoši arī lie-lāk'iem uztvērējiem. Pie stiprākas strāvas, lampiņas pavediens pārdeg, un tā kā

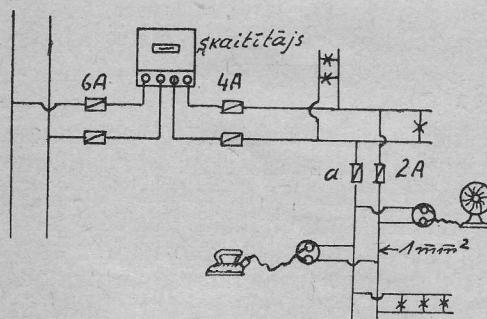

Vadu pārlogojums atzarojumā a var izsaukt
2A alzsargu izdegšanu.

radiolampiņu kvēldiegi ir no 60—150 m. amp. strāvām, tad tie pilnīgi netiek aiz-kārti, jo strāva tiek pārtraukta, iekams sasniedz šo kritisko vērtību. Bieži lieto šādiem amoda aizsargiem arī parastās elektr. kabatas lukturu spuldzes, 2—3,5 v.

spriegumam. Šie aizsargi gan mazāk de-rīgi, jo tie pārdeg pie apm. 0,3—0,5 amp., un tamēdēļ lietojami vienīgi tur, kur lam-piņu ir ne mazāk par 3 gabaliem.

Citas «briesmas» uztvērēja dalām no īsā savienojuma nedraud, vienīgi varbūt pašiem strāvas avotiem (tie atpildas, mai-tājas piem. akumulatori). Bet tas jau nu gadās visai reti, ja vien kaut cik uzma-nīgi rikojas.

Biežāks viesis šāds «īsais savienojums» ir mūsu elektr. apgaismošanas iekārtā. Kā jau iepriekš teicām, īsais savien. vi-sumā ir attiecīgās strāvas kēdes daļas pārlogojums. Tas var gadīties piem. ja kādā kēdes daļā iededzinam pārāk daudz spuldzes, vai pieslēdzam kādu daudz strāvas patērētāju aparātu, piem. gludēkli, elektr. vārītāju u. c. Tad pa strāvas pievadiem (auklu) plūst stipra strāva, tā pārāk sakarsē stiepuli un viņas izolācija sāk gruzdēt vai pat degt (gan reti) var gadīties arī, ka kādas spuldzes ietveres iekšienē parasti ar porcelānu izolētās da-las saskarās (ja tās nav cieši pievilktais). Tad rodas tiešais, īsais savienojums, kurš iau saistīts ar elektr. loku, ta tad kausē un dedzina visus tuvējos priekšmetus, ur-turklāt stiprā, pa auklu plūstošā strāva sakarsē stiepuli, un tāpat ka agrāki, izolā-cija uz auklas sāk degt. Tāds pat gadī-jums var būt, ja kādā auklas dalā ir ap-skādēta izolācija. Arī tad rodās īsais sa-vienojums ar visām kaitīgām sekām.

Lai no visām šīm parādībām izvairītos, jāgādā, lai strāva apdraudētā vietā tiktā tūdal pārtraukta, kolīdz tā sasniedz pār normai ejošu lielumu.

To panāk ar tā sauktiem «strāvas aiz-sargiem». Viņu būtība visumā ir tāda, ka kēdē ir ieslēgta stiepule, ar zināmu šķērsgriezumu, parasti no sudraba, un šī sudraba stiepulite, ja strāvas lielums pārsniedz kādu robežu, tiktālu sakarst, ka sāk kvēlot un pārdegt, parasti ar diez-gan spēcīgu troksni. Šie aizsargi parasti novietoti kēdes sākumā, sevišķos patro-nos, tā sauktos «korķos»; bieži tos var sastapt arī sienas dakšdozēs vai arī ie-tverēs pie spuldzēm (plakanas strēmeles resp. lamēles). Šāda veida aizsargus konstrueja Edisons (sk. žurn. «Radio» Nr. 3, 1929. g. rakstu «Elektr. gaismas

zelta jubileja»). Viņu izskats, šķiet, vieniem lasītājiem jau būs zināms.

Ir skaidrs, ka aizsargiem pārdegot, nodziest visas aiz viņa ieslēgtās spuldzes u. c. Bet tur nu neko nevar darīt. Lai bāk paciest šo mazo neērtību nekā rēķināties ar lielākām sekām. Aizsargam pārdegot mums nav tūdaļ jāliek (jāskrūvē) jauns aizsargs, bet gan vispirms jāmeklē cēlonis, kurš izsauc aizsarga izdegšanu, un tikai pēc tā novēršanas (izlabošanas) varam likt jaunu aizsargu. (Tas pats jāņem vērā ari pie īsā savienojuma uztvērēja).

Lai no visiem gadījumiem pēc iespējas izvairītos, ir izstrādātas dažādas drošības normas. Latvijā lieto Vācijas VDE (Verband Dautscher Elektrotechniker) normas. Tās piem. prasa, lai galda spuldzei stiepules (auklas) šķērsgriezums nebūtu mazāks, par $0,75 \text{ mm}^2$; maģistrālei līdz 6 spuldzēm ne mazāks par 1 mm^2 ; ja mājturībā lieto dažādus elektriskus aparātus (gludekļus, mazus sildītājus u. c.), tad attiecīgās auklas šķērsgriezumam jābūt mazākais $1,5 \text{ mm}^2$ u. t. t. Tas pats attiecībā uz aizsargiem. Līdz 6 spuldzēm parasti atlauti aizsargi līdz 2 ampēru strāvas stiprumam (500 v.), vai 4 amp. (250 v.). Iekšpus skaitītāja atlauti 4 resp. 6 amp. aizsargi, bet trepju telpā (ārpus skaitītāja) 6 resp. 10 amp. u. t. t. Nekādā ziņā nevajadzētu izdegūšos aizsargus pāšam «remontēt» ar parasto varā stiepuli, ka to bieži vien mēdz darīt. Ar to «īsā savienojuma» (resp. pārslagojuma) sekas var tikai pasliktināt.

Viens īsā savienojuma veids ir arī tā sauktais «noplūdums uz zemi». Tas rodas parasti mitrās telpās, ja auklas vienām vadām izolacija ir samirkusi vai citādi apskādēta un šīs vads pieskarās mitrai sienai. Blakus nelietderīgam strāvas patēriņam te vēl ir apdraudēta persona, kurā pieskarās pie sāda vada vai sienas, jo tā var dabūt diezgan jūtāmu un nepatīkamu triecienu. Te jālieto (piem. vannas istabā, pagrabos) speciāli vadi ar biezumu, asfaltētu, izolāciju, tos jānovieto tādā attālumā no sienas, ka tie nevarētu tai pieskārties, un tos jāved atsevišķi, bet ne savītus auklā.

Nobeidzot šo apskatu par «īso savienojumu», vēl pievedīsim dažus izvilkumus

no noteikumiem par elektrisko iekārtu apkalpošanu. (VDE normas).

1. Aizliepta ir katra nevajadzīgā piešķāršanās elektriskās strāvas vadiem un spuldžu, aparātu vai mašīnu neaizsargātām daļām.

2. Elektr. apgaismoš, iekārtas ierīkošana un aizsargu izmainīšana atlauta vienīgi no Uzņēmumu valdes apstiprinātām personām (elektromontieriem). Tas pats attiecīs arī uz aparātu un mašīnu apkalpošanu, izlabošanu, tīrišanu u. t. t.

3. Aizsargiem jābūt pareizi izvēlētiem.

- a — vada šķērsgriezums mm^2 ,
- b — pielaižamais strāvas stiprums ampēros,
- c — aizsarga atzīme ampēros, (max.).
- d — aizsarga ietveres pamata skrūve (atzīme ampēros).

a	b	c	d
0,75	9,0	6	25
1,0	11	6	25
1,5	14	10	25
2,5	20	15	25

u. t. t.

4. Aizsargiem jābūt ar piemēroto minimālo spriegumu.

Korķiem — 500 volti.

Dakšdožu lamēlēm — 250 volti.

(Šis noteikums ir no svara, lai izsargātos no elektr. loka aizsarga iekšpusē, viņam pārdegot, caur ko varētu rasties aizsarga ietveres aizdegšanās).

Pēdējā laikā pārdošanā ir arī automātiskie, iespiežami aizsargu korķi (dzīvokļiem) un automāti (lielākām iekārtām). Šie aizsargi automātiski noslēdz aiz viņiem esošos vadus, ja strāvas lielums pārsniedz kādu, iepriekš ieregulētu, normu. Abiem vieniem ir ierīce, kurā ieslēgšanu par jaunu padara neiespējamu, pirms pārslagojuma (īsā savienojuma) iemesls nav novērts. Principā šie aizsargi ir tādi, ka elektromagnets pievelk (vai atrauji) enkuru, kurš pie viena ir ieslēdzējs. Šie aizsargi vienādi labi lietojami kā līdzstrāvai, tā maiņstrāvai un piemēroti 2, 4, 6, 10 un 15 amp. (maks.) strāvas stiprumam.

Tā tad, kāda elektriskā iekārta ugunsdrošības ziņā ir līdzīga sērkociņu kāstīnai. Ja ar to apiesies vieglprātīgi, neapdomīgi, nevērīgi, tad saprotams, ka elektriskās apgaismošanas tīkls dažreiz var būt par cēloni lieliem zaudējumiem. Ta-

ču kaut cik uzmanīgi ar to apietas arvienu, un tamdēļ vismaz 50% no visiem apvainojumiem, attiecībā uz «ugunsgreķu no īsā savienojuma» vajadzētu strīpot, jo tas ir veltīgs apvainojums mūsu gaismas devējai — elektrībai.

K.

Par kondensātoru lietošanu pie dažādu traucējošu trokšņu novēršanas uztverošās iekārtās.

I. Traucējumu iemesli.

Var teikt, ka gandrīz visi traucējošie trokšņi, kurus mēs dzirdam galvas telefonus vai skaļrunī, rodas no kaut kādas nejaušas vai ar nodomu izdarītas strāvas pārtraukšanas. Pirmā kārtā, katram radioabonentam, kuram ir lampiņu aparāts ar baterijām, būs zināms, ka, piem. ja anoda baterijas ir vecas, nolietotas, tad rodas skrāpējoši, čikstoši trokšņi, ar pārmaiņus spēcīgiem knakšķiem. Te strāvas kēdē, pateicoties baterijas izžūšanai (notiek dažadas pārveidības, sadalīšanās) rodas brižiem lielākas vai mazākas pretestības, kas tad arī izsauc strāvas stipruma maiņu anoda kēdē un mūsu telefons vai skaļrunis uz to reagē ar attiecīgu troksni. Izlīdzēties te var tādējādi, ka paralleli anoda baterijai pieslēdz 1—2 m F. lielu kondensātoru.

Tas nu būtu tas mazākais un šo rindīju uzdevums ir apskatīt trokšņus, kuŗi abonentu var dažreiz padarīt ļoti dusmīgu. Tie būtu trokšņi resp. traucējumi, kurus rada dažādi elektriski aparāti un mašīnas. Traucējums (knakšķis) mums rodas arvienu tad (t. i. no elektro. aparātiem un mašīnām), kad rodas dzirkstele pie kādas strāvas pārtraukšanās. Pateicoties ikkatrā strāvas kēdē esošai kapacitātei un pašindukcijai, mums ir šeit svārstību konturs, un pie pievadītās strāvas pārtraukšanas, samērā lielās kēdes pašindukcijas strāvas (el.-magn. enerģija) rada dzirksteli, kura savieno uz īso svārstību konturnu galus (t. i. kēdi noslēdz). Notiek atmaiņu svārstības ar lielu apdzīšanu, līdzīgi parastai dzirkstelē raidstacijai, un šīs ātrmaiņu apdziestošās strāvas no pievadiem, kā antenu, izstarojas apkārtējā telpā. Tāpēc lai šos traucējumus novērstu, mums

vispirms jāgādā, lai nerastos lieli pašindukcijas spriegumi, kuri varētu izsaukt spēcīgu dzirksteli, un otrkārt, pievados iekļuvušās ātrmaiņu strāvas nelaist tālāk. Pirmais panākams ar lielākas kapacitātes kondensātoru (1—5 mikrofarādēm), otrs ar pievados ieslēgtām droseļa spolēm. Gadījumā, ja ir domas, ka kondensātors ar pārējo kēdi varētu atkal veidot kādu svārstību kontūru, sērija ar viņu ieslēdz parasto omisko pretestību apm. 20—50 omu lielumā.

Visos el. aparātos un mašīnās ir darīšana ar strāvas pārtraukšanos, periodiskā vai neperiodiskā secībā. Te būtu jāpiešķir vispirmā kārtā elektriskais ielu dzelzsceļš. Strāvas noņēmēja rullītis rit pa vaļa stiepuli un pievada strāvu dzinēja elektromotoram un tad pa riteņiem un sliedēm dod savienojumu ar otru polu. Ja rullītis un riteņi sliedēm pieskārtos visu laiku cieši klāt, t. i. būtu arvienu labs kontakti, tad traucējumu praktiski nebūtu, jo motoru suku pārtraukumi parasti ir niecīgi. Bet ritot zem piekares atsaitu savienojumiem, vai pārejot no vienas pievadu joslas uz otru, rullītis it kā izlec, un to katrs būs novērojis zalganās dzirkstelles veidā. Te ir strāvas mazs pārtraukums un kā sekas no tam uztvērējā ir spēcīgs knakšķis. Tāpat arī riteņi, vagonsām ātri skrienot, var druskū atrauties no sliedēm, un kolīdz te redzam tādu pat zilganu-zalganu dzirksteli, arī mūsu ausis jūt stipru troksni. Ľoti intensīvi (spēcīgi) šie trokšņi ir, ja strāvas pievada stiepule vai sliedes apkātās ar kādu starpvielu. piem. sārmu, ledu, arī nokritušām kokū lapām u. t. t. Tad šī veida traucējumi pieaug tik lielā mērā, ka uztvērēju labāki izslēgt, nekā sev veltīgi bojāt nervus. To

būs novērojis ikkatrs abonents, kura uztvērējs resp. antena atrodas nelielā attālumā no elektr. ielu dzelzsceļa. Šie trokšņi ir neperiodiski.

Vai pret to var līdzēt?

Abonents ar saviem līdzekļiem te nekā never darīt. Galvenā izeja te būtu katras vagona strāvas noņemēja rullīša apmaiņa pret loku, kurš slīd, piespiests, zem stiepules. Sevišķi izdevīgi te izrādījušies loki ar ogles strāvas noņemēju. Ja to lieto, tad, kā mēģinājumi ārzemēs rādījuši, traucējumi pat tuvākā apvidū bijuši praktiski tik niecīgi, ka tos varēja arī neņemt vērā. Savā laikā Vācijā pacēlās ļoti daudz balssis par piespiedu šādu loku pierikošanu visiem ielu dzelzsceļu vagoniem. Taču to izdarīja tikai dažās vietās, kur pilsētas tēvi bijuši vērā lielo radiofona nozīmi. Citās vietās vēl tagad karō. Vai pie mums tas kādreiz arī tiks izdarīts, grūti sakāms, jo spriežot pēc līdzīnējā, ne pilsētas tēvi, ne ielu dzelzsceļu valde un arī ne pats pasta un telegrafa departaments, šķiet, par to nav padomājuši.

Jāpiezīmē, ka dažreiz ielu dzelzsceļu izsauktos trokšņus it kā varot mazināt, lietojot prettīklu iezemojuma vietā. Tomēr ne arvien te var rekināties ar labiem pānākumiem, lai gan ieteicam atsevišķos gadījumos to izmēģināt.

Otrā grupā būtu dažādi motori, generatori un tml. mašīnas, kurās strādā ar kolекторiem. Enkuram (rotoram) griezoties, sukas, pārejot no viena kolektora sektora uz otru, uz ūsu brīdi pārtrauc strāvu, kas katru reizi mūsu telefonos jūtams kā knakšķis. Tā kā rotors griežas ar noteiktu ātrumu, tad šie knakšķi rodas noteiktā daudzumā katru sekundi, tā kā rezultātā mēs jūtam puslīdz vienmērīgu, augstāku vai zemāku rūcošu skaņu.

Trešā grupā būtu iedalami visādi elektriski aparāti, kuros tiek pārtraukta strāva, piem. elektr. zvani, pendela taisngrieži, gaismas reklamas ieslēdzēja aparāti, elektr. sildamie spilveni un gludekļi ar temperatūras regulātoru un galvenā kārtā, dažādi elektromedicīniskie aparāti («skaistumā», rentgena u. c.). Visos viņos noteiktos brīžos strāva tiek pārtraukta, pateicoties kam pārtraucējā rodas dzirkstele un notiek stipri apdziestošas, ātraiņai svārstības, gluži kā mazā radio-


raidītājā.

Šīs rodošās, stipri apdziestošās, svārstības aptver loti plašu svārstību biežuma apjomu, t. i. viņām nav nekāds noteikts biezums, kamēdēl šo traucekļu izsījāšana pašā uztvērējā ir praktisti **neiespējama**. Tos jānovērš viņu **izcelšanās vietā**, t. i. **traucējošos aparātos pašos**, kā vienīgā iespējamā vietā.

Praktika rādījusi, ka ļoti bieži minēto traucējošo aparātu izsauktos trokšņus var jūtami mazināt vai pat iznīcināt, lietojot kondensātoru aizsargus, kuriem vēl bieži pievieno drošību spoles vai citas pretestības. Lietojamo kondensātoru lielums nav arvienu iepriekš nosakāms, jo tas ir atkarīgs no strāvas pārtraukuma veida, dzirksteļu biežuma, no šīm svārstībām aizķertās tīkla daļas u. t. t.

II. Traucējumu novēršana resp. mazināšana.

Kondensātoru aizsargu darbība pamatoata uz tam, ka kondensātors ar pietiekoši lielu kapacitāti praktiski uzskatāms kā īsais savienojums ātraiņai strāvas kēdē, pie kam kondensātora kapacitātīvā pretestība ir pretēji proporcionāla biežumam (frekvencei), t. i. jo augstāks biežums, jo mazāka pretestība. Pie pareizas kapacitātes izvēles traucējošās ātraiņai svārstības iet caur kondensātoru, kā labāko un vieglāko ceļu, ar vismazāko pretestību. Šo iemeslu dēļ visiem savienojumiem vadiem no traucējuma radītāja uz aizsargu jābūt pēc iespējas īsiem.

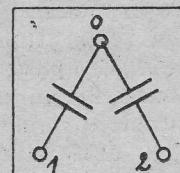

Zim. 1. „Hydra“ kondens. aizsarga elementa šema.

Iz konstruēti no dažām fabrikām (piem. Hydra-Werke) speciāli kondensātoru aizsargu elementi, kuri lietojami visādām vajadzībām. Tā kā viņi šeit tirgū dabūjami par samērā lētām cenām, tad te aprakstīsim dažus savienojumus ar viņiem. Jāpiezīmē, ka Hydra aizsargu kond. elementi konstruēti 220 voltu 50 periodu maiņstrāvai, t. i. pie mums lietojamai strāvai. Tie ir 2 sērijā saslēgti kondensātori par 2 mikrofarādēm katrs, ar atzarojumu


vidū, tā kā iespējams dabūt kapacitātes: 1, 2 un 4 mikrofarādes, atkarībā no vajadzības (zīm. 1). Saprotams, te tādā pat veidā var sastādīt katrs interesents pats no atsev. kondensātoriem šādu aizsargu. Tikai šiem kond. jābūt pārbaudītiem uz vismaz 1000 voltiem maiņsprieguma un pie lietošanas tos vēl jāaizsargā ar 2 amp. aizsargu korkiem. Ieteicams aizsargu kond. metala ietveri savienot ar zemi, kādam nolūkam daudziem kond. ir pierikotas lodaustījus.

Lielas elektriskas mašinas parasti gandrīz netraucē, bet gan mazie, mājturībā lietojamie aparāti, kā frizeri matu griežamā mašīna, matu susinātāji, tā sauktie «Fön» aparāti, visādi ventilātori, šujmašīnu motoriņi, arī putekļu sūcēji u. t. t. Te kond. pievienošanu var izdarīt dažādā veidā, lai gan visparastākais un labākais ir to pievienot parallelē sukām (zīm. 2).

Vidējo kontaktu savieno ar motora (aparātu) masu un iezemo.

Šeit vēl parādīti daži gadījumi, kā iespējama šāda kond. aizsarga lietošana (zīm. 3, 4, 5, 6).

Dažreiz vēl ar kond. vien nepietiek un daļa traucējošās ātrmainīgās strāvas ie-spiežas tīklā pa pievadiem. Te tad der ieslēgt droseļa spoles, kurās «nožņaudz» šīs ātrmaiņu strāvas, resp. nelaiž tās

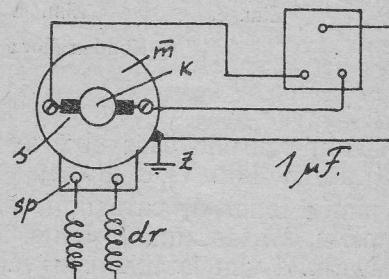

Zīm. 2. Kond. aizsargu pievienošana dinamomašīna resp. motoram. m — mašīnas korpus; k — kolektors; s — sukas; z — iezemojums; sp — pievadu spailes; dr — droseles.

cauri. Principā, kā jau god. lasītāji to zinās, tās ir spoles, ar vai bez dzelzs sērdes, un no kādiem simts līdz varbūt tūkstotis tinumiem, atkarībā no vajadzības. Te jāraugās, lai spolu stiepules šķērsgrie-

Tikai pirmklašie

R A D I O

fakrikati nodrošina

panākumus




Tīkla strāvas aparātiem
Transformatori, droseles GÖRLER
Kondensatori HYDRA
Izlīdzinātāju lampas TEKADE
Skaļruni „BADUF”, „BAYER”
„BLAUPUNKT” magn. sistemas
Mainkondensatori, sīknoskaņošanas ierīces N. S. F. un visus
citis radio piederumus pastāvigi noliktavā


Radio kantoris

Vierhuff & Arnack


Rīgā, Kungu ielā № 1.

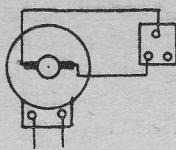


Zim. 3.

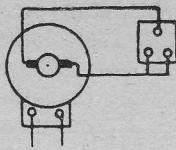

Zim. 4.

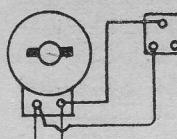

Zim. 5.

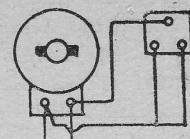


Zim. 6.

Kondensātoru aizsargu dažāda pievienošana.

zums atbilstu caurplūstošās strāvas stiprumam (Latvijā lieto VDE normas).

Bieži pilnīgi iztieki ar parastām velteniskām spolēm, kā tas zīm. 7 rādīts. Jēnas fizikālā institutā šim jautājumam veltījuši

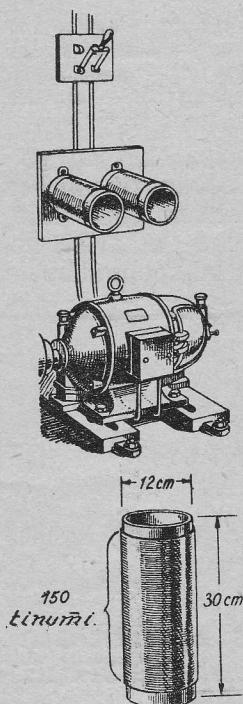

Zim. 7. Droseļu pievienojums elektromotoram.

speciālus mēģinājumus, pie kam atrasts, ka visizdevīgakais droseles lielums ir apm. 500.000 cm pašindukcijas. Pie apm. 12 cm caurmērā liela velteņa uz to ir tādā gadījumā jāuztin 150 tinumus, kas dod abām spolēm apm. 120 mtr. stiepules garumu. Spoles ar dzelzs sērdi izrādījušās par nepiemērotākām, jo dzelzs sērde, lai gan palielina pašindukciju, tomēr ātrmaiņu strāvām rada kapacitātīvu saiti ārpus spoles, kāmēl praktiski droseles ātrmaiņu

pretestība iznāktu visai maza, kas jau nu galīgi nevēlamis. Stiepules šķērsgrīezumu jāņem piemērotu caurplūstošai strāvai un vidējie mēri būtu redzami sek. tabelē:

mm ²	amp.	mm ²	amp.
1	6	6	25
1,5	10	10	35
2,5	15	16	60
4	20	25	80


Tā tad ir jāzin maksimālais, no mašīnas (motora) lietotais strāvas stiprums un pēc tā jāuzmeklē droseles stiepules šķērsgrīzums. No svara ir, lai spoles būtu pēc iespējas tuvāki motoram, jo citādā gadījumā garais pievads var darboties kā izstarojošā antena. Spoles jāpiestiprina pie izolācijas pamatnes (arī no sausā koka ar asbesta kārtu) un tam jābūt iespējami tālu no lielām metala masām, kuri varētu kapacitātīvi saslēgt spoles uz iso.

P i e z ī m e: Šo mazo novirzišanos izdarījām tāpēc, ka bieži abonentam nav iespējams citādi izvairīties no trokšņa, kuru rada kāds darbnīcas motors, kā vienīgi pašam gādāt šos aizsargus. Tie, kā saprotams, katram viegli izgatavojami un prasa nelielus izdevumus. Ari darbnīcas īpašnieks, cerams, neliks nekādus šķēršļus viņu pielikšanai, jo šīs spoles pilnīgi neiespāido motora darbību un arī netraucē resp. nerada nekādas neērtības.

Elektriskiem aparātiem, kā zvaniem, sildītājiem ar temperatūras regulētāju u. c., kondensātora aizsargs parasti ir pievienots paraleli pārtraucējam, pie kam vēl bieži sērijā ar to ieslēgta omiska pretestība 20—50 omu lielumā.

Zīm. 8 parādīts kond. aizsargu pievienošanas veids zvanam. Līdzīga iekārta ir visiem aparātiem, kur darbojas šāda veida pārtraucēji. Sildītājiem, kur ir darišana ar diezgan augstām temperatūrām, kond. aizsargs nevar pievienot pašā aparātā, jo tad kond. bojātos (izkustu). Tos tad jā-

novieto tālāki, parasti pie sienas dakšozes, ar attiecīgiem pievadiem. Pareizi šāds solis nav vēlams, bet te ir izņēmuma gadījums, jo citu ceļu iet nav iespējams.

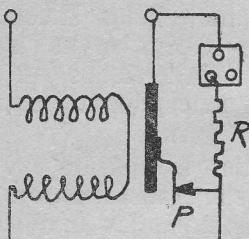

Zim. 8. Aizsargi pie elektriskā zvana.

Trešā, galvenā grupā, ir elektromedicīniskie aparāti. Te jāpiezīmē sekošais. Sakarā ar pārāk jūtamiem traucējumiem no šiem aparātiem gandrīz visās valstīs, kur darbojas radiofons, ir izstrādāti priekšraksti no attiecīgiem resoriem par šo traucējumu novēršanu, pielietojot dažus aizsargus. Pēdējā laikā tīrgū izlaistie elektromedicīniskie aparāti tamdēļ, pa lielākai daļai ir ar viena vai otra veida aizsargiem, kuri ir patentēti un tamdēļ viņu pagatavošana atļauta tikai ieinteresētām firmām resp. atrodas viņu pārziņā. Runājot par dažādiem traucētājiem, tāpēc arī apskatīsim te īsumā viņu dabu un līdzekļus pret tiem.


Elektromedicīniskos aparātus atkal var sadalīt 3 galv. grupās: rentgena aparātos, diatermijas kabinetos un violeto staru aparātos (elektr. masāža).

Pirmās 2 grupas nav plaši izplatītas; tākā te aparāti atrodas ārstu pārziņā, tad tie tiek tikai noteiktā laikā lietoti, parasti dienā un priekšpusdienā, šādā kārtā neskarot radiofona darbības laiku. Šo aparātu izstarošanu var pamazināt, šuntējot visus strāvas pārtraucējus ar kondensatoru (un arī ar omisko pretestību), bet strāvas pievadus pieslēgt caur droselēm, apm. tādām, kā tas aprakstīts pie motoriem. Vispārīgi, ar droselēm derētu savienot visus aparātus, arī telefonu, lampas u. c., kuros notiek kaut kādā ceļā ātrmaiņu strāvas rašanās, resp. dzirstelōšana.

Pēdējā grupā mēģināsim iedalīt visus mājas elektromedicīniskos aparātus, no

kušiem vispazīstamākais būtu violeto staru aparāts. Viņa princips ir šāds.

Kāds strāvas avots (apgaismošanas tīkls vai baterija) magnetizē elektromagnetu em (zīm. 9), kurš pievelk āmuriņu am. Blakus tam šī strāva uzpilda kondensatoru C. Magnets pievelk āmuriņu am un strāva pārtraucas. Bet spolē L₁ šini brīdī rodas liels pašindukcijas spriegums, kurš rada dzirksteli starp āmuriņa kontaktu un āmuriņa masu, kura savienota ar kond. C. Līdz ar to kontūrs L₁ C ir slēgts un te tā tad notiek ātrmaiņu strāvas svārstības, ar biežumu, kuri atkarīgs no L un C elektiskām dimenzijs. Rodošais ap spoli L₁ ātri mainīgais magn. laiks inducē cieši ar L₁ saistītā spolē L₂ lielus spriegumus, jo

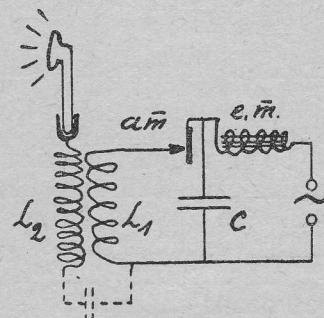


Zim. 9. Violeto staru aparāta šematisks atveids.

spoles L₂ tinumu skaits ir dauzkārtīgi lielāks par L₁ tinumu skaitu. (Šādu transformātoru ātri mainīgām strāvām pirms konstruēja čeļu zinātnieks-elektrikis Tesla un pēc viņa šāda veida ierīces nosauc par Tesla transformātoriem). Spriegumi spoles L₂ galos ir tik lieli, ka viņi jonizē apkārtējo gaisu un pateicoties tam, spoles L₂ brīvos galos rodas violetas krāsas staru kūlītis, ja gali atrodas lielākā attālumā (Tesla efekts). Ja tie turpretim ir tuvāki kopā, tad te rodas parastās elektiskās dzirksteles, kuras lec no viena gala uz otru. Saprotams, lai dabūtu šādus lielus spriegumus, kontūram ar spoli L₂ jābūt noskaņotam rezonansā ar kontūru L₁ C. Bieži spoles L₂ viens gals (brīvais) savienots ar tīklu (strāvas avotu) caur kondensatoru.

Par ārstniecības līdzekli šādu ierīci apzīmē tāpēc, ka rodošās dzirksteles kairina un arī sasilda ādu, kas bieži atstāj atsvaidzinošu sajūtu uz kermenī. Taču nekādu

lielāku efektu šis kairinājums neizsauc un tāpēc gluži aplama ir doma, ka ar šādiem aparātiem varētu ārstēt reumatismu un citas locītavu un ķermeņa iekšējās kaites. Lieta tā, ka ātri mainīgās augstsprieguma strāvas pilnīgi nav spējīgas iespiesties kaut cik dzīlāki kermenī, jo ātri sekojoši impulsi ir tik ātrā secībā, ka strāva no-

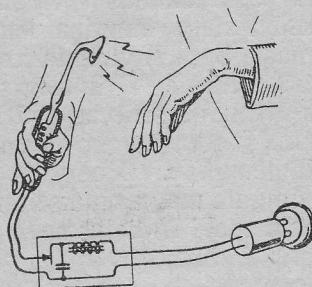

Zim. 10. Darbības veids ar violeto staru aparātu.

plūst pa ķermeņa virspusi, neiespiezdamās īekšienē. To ir rādījuši piemēri ar šiem aparātiem līdzīgām iekārtām, tikai daudz spēcīgākām. Te cilvēka kermenis, kuŗu skārusi vairāk desmittūkstošus voltu ātrānaiju strāva, virspusē (āda) ir gan apdedzis, bet dažus milimetrus zem ādas visi audi palikuši pilnīgi neaizskārti. Ja turpretim ķermenis būtu skārts no lēni mainīgas strāvas (vai līdzstrāvas), tad pat pie daudzreiz mazāka sprieguma tas būtu pat pāroglojies (ja iedarbība būtu ilgāka). Pārāk daudzi izcilus ārsti ir izteikušies pret šo aparātu lietošanu ārpus ārsta kabineta, jo pacients, mājās damādams izlīdzēties ar elektrisko ādas masāžu, tikai atļauj slimībai izvērsties plašumā un tad jau ārstam bieži ir grūti kaut ko izlabot.

P i e z ī m e: Šo mazo sānu lēcienu izdarījām tāpēc, ka visādi tirgtāji, dzīdamies pēc savas pelnas, pārāk skali reklamē šos aparātus un aizkar lietas, par kuŗām tiem nav ne mazākās jausmas. Publicējamās it kā atzinības vēstules no dažādiem anonīmiem pacientiem pa lielākai dalai ir pārāk apšaubamas, ja ne pilnīgi fiktīvas. Apzinīga ārsta rokas tiešām šāda elektriska masāža dažreiz var ļoti veicināt vienas vai otras ķermeņa virsdaļas resp. ādas izdziedināšanu vai atsvaidzināšanu. Bet plašās masas rokās tas ir nederīgs, ja ne kaitīgs aparāts.

Taču, kas šādu aparātu lieto, ir par to izdevis savus latus, vēlas arī to biežāki nodarbināt. «Lai viņš rūc» tas nosaka un raida dzirksteles uz savu ādu visam par spīti. Bet nabaga radioabonentu, kurī plašā apkārtne noklausās kādu jauku radiopiekšnesumu, lielās šausmās un dusmās steidzas iģslēgt savus uztvērējus, jo briesmīgā rūkoņa telefonos vai skaļrunī pilnīgi padara neiespējamu saprast kādu vārdu.

Techniskais šī aparāta izveidojums ir tāds, ka Tesla transformātors ir ieslēgts rokturi no izolācijas materiāla (parasti ebonita), kurās augšējā galā tiek iebāzta stikla staru resp. dzirkstelu caurulite. Pie lietošanas rokturi ienem vienā rokā un staru caurulīti tuvina slimajai resp. masējamai ķermeņa virspuses dalai, gandrīz līdz saskāršanos (0,5—1 cm attālumā neādas) vai arī caurulīti tieši pieliek ādai. Dzirksteles tad lec no caurulītes iekšienē atrodošās elektroda, un rodošās strāva no vietas, kur ir pieskāršanās, pa ķermeņa virspusi plūst uz roku ar Tesla transformātoru, kur tā saistas ar spoles L_2 otru galu (parasti kapacitātīvā celā). Tā tad strāvas celš nav slēgts tiešā nozīmē, bet ir it kā ar pārtraukumiem, kas veicina šo ātrmaiņu strāvu izstarošanos (tieki pārnestas uz tīklu). Arī pārtraucejā āmuriņa atpildīšanās dzirksteles, transformātora primārā pusē, radītās ātrmaiņu svārstības tiek pārnestas uz tīklu. To būs novērojis katrs, kuŗa tuvumā ir šāda aparāta lietotājs. Vispirms rodas vājāka rūkoņa, kuŗa atbilstu āmuriņa darbībai transformātora brīvā gājienā. Pēc tam, tīklidz notiek dzirkstelu pāreja sekundārā tinumā, šai pirmajai rūkoņai uzklājas vēl otra, un rezultātā šī veida traucējumi ir ārkārtīgi stipri. Tamēl pie šo traucējumu novēršanas resp. viņu mazināšanas jāliek aizsargus **abās** traucējumus izsaucošās vietas.

Seit iet šādu ceļu. Tesla transformātora spoli uzskata kā raidantenu, bet tīklu — kā iezemojumu. Ja antenu savieno ar zemi, tad izstarošana telpā nevar notikt. Tāpēc, ja ap rokturi apliek metāla cauruli, kuŗu caur kond. Cet savieno ar tīklu, tad praktiski transformātoru esam saslēguši uz īso (attiecībā uz izstarošanu, bet ne attiecībā uz vispārejo darbību, kuŗa ar


šādu iekārtojumu pilnīgi netiek traucēta). Kond. Ct ir tikai tā nozīme, lai atturētu tīkla spriegumu no metala caurules ap rokturi. Saprotams, tam jābūt ar vajadzīgo drošību pret caursišanu. Viņa lielums ir vidēji 1000—3000 cm. Visai labus panākumus var gūt arī, ja šo metala cauruli ap rokturi tieši (galvaniski) savieno ar sekundārās spoles brīvo galu. Tam nolūkam, saprotams, jāatbrīvo viss gals no citiem savienojumiem, vaj kondensātoru, ar kuļu tas bieži savienots ar primāro spoli.

Tālāk, pārtraucēja darbību primārā spole mēs nedrīkstam iespaidot, jo no tam varētu rasties traucējumi aparāta darbībā. Tāpēc te ieslēdzam kondensātoru Cs aiz elektromagneta tīkla pusē, ar apm. 5000 cm. kapacitāti. Bez tam vēl tīkla pusē nokļuvušās ātrmaiņu strāvas mēs aizturam ar abos pievādos ieslēgtām droselēm Dr. Blokkondensators izlīdzina tās svārstības, kurās aizkavē drosele. Droselēm ir liela nozīme traucējumu novēršanā. Te tinumu skaitu jāņem diezgan lielu, vidēji ap 600 tinumiem. Bet tā kā lietojamais strāvas stiprums nav liels, tad te var ļemt diezgan tievu stiepuli, caur ko spoles neiznāk pārāk lielas.

Techniskais šo aizsargu pierīkojums ir apm. šāds. (Jāievēro, ka to labāki nodot kādam mechanikim, kurš pārzin šos aparātus). Atskrūvējam roktura augšdaļu un izņemam Tesla transformātoru. Primārais tinums arvienu atrodās ārpusē. To uzmanīgi notinām, ievērojot tinumu skaitu un tišanas veidu resp. virzenu. Tad noņemam ap sekundāro tinumu aplikto fibras vai preparētas pāpes velteni un atbrīvojam to galu, kurš ir pretējs dzirksteļu caurulītes iestiprināšanas galam. Pie šī gala uzmanīgi pielodējam izolētu stiepuli tādā garumā, lai tas āpus roktura vēl sniegtos pa 10—15 cm. Tad atkal uz šīs spoles uzliekam fibras velteni, uztinam tādā pat kārtā primāro

tinumu un savienojam, ka tas bij agrāki. Uz saskrūvēto rokturi uzmaucam cieši viņam piemērotu plāna skārda veltenu (metāls nespēlē lomu) un pie tā pieskrūvējam vai pielodējam izvesto stiepules galu no sekundārā tinuma brīvā gala. Lai nerastos šīni velteni nevēlāmās virpuļstrāvas, vienādos attālumos gareniski iegriežam 4—6 rievas.

Zīm. 11, a, b — droseles šemā un ārskatā.

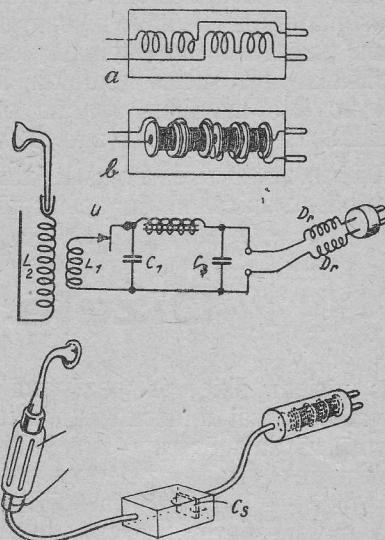

Zīm. 12. Aizsargu pievienošana violeto staru aparātam. (Šemā un ārskatā), ap rokturi aplikts metāla veltnis ar rievām.

Kondensātoru Cs ievietojam pārtraucēja kastītes iekšpusē. Kastītes vāks ir viegli noskrūvējams un tamdēl te pievienošana nerada nekādas grūtības. Jāraugās vienīgi, lai šis kond. būtu dross pret caursišanu, t. i., lai tas būtu ar vismaz 500 v. caursišanas garantiju. Šādi kondensātori ir jau gatavi dabūjami, piem., agrāki minētie «Hydra» kond. (pārstāvis Latvijā ir Vierhoff & Ar-

GEWERBE - HOCHSCHULE KÖTHEN

Ohne Maturitätszwang

Abteilung für Maschinenbau,
Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Technische Chemie,
Technologie

in ANHALT

Aufnahmebedingungen,
Vorlesungsverzeichnisse
II. Studienpläne kostenlos

nack, Rīgā, Kungu ielā Nr. 1). Tā tad te nekādas grūtības nav.

Drošelēm vislabāk lietojama 0,3 mm emaljēta stiepule, jo tā visciešāk uztināma. Izdevīgi uztīt 4 spoles, pa 300 tinumiem un 2 serīja, kurās tad savieno, ka zīm. 11 rādīts. Spoļu ķermējus pagatavo no parastā kartona, uz apm. 1 cm. veltenišiem, uzliekot ar šķērēm izgrieztas ripas. Ripu caurmērs apm. 4 cm, bet atsev. spoles garums apm. 3 cm. Droseli ieteicam ievietot kādā izolācijas materiāla kastītē vai caurulē, kurās vienā galā iestiprina tāpijas pieslēgšanai (iebāšanai) pie sienas kontakta, bet otrā galā novieto ligzdiņas aparāta pievada sprauddakšinas ielikšanai. (zīm. 12).

Visumā šie aizsargi darbojas it labi. Taču, atkarībā no apiešanās ar apstarotāju, zi-

nāmos gadījumos var būt traucējumi; bet tie būs nesalīdzinami mazāki, nekā bez šiem aizsargiem. Mēģinājumos pat vienā istabā ar šādi aizsargātu aparātu varējuši diezgan netraucēti klausīties vietējās raidstacijas priekšnesumus pat ar lampīņu uztvērēju, bet tānī pat namā, citos dzīvokļos, arī tālstaciju uztveršana nemaz nav bijusi jūtāmi traucēta, lai gan priekš šo līdzēkļu lietošanas aparāta darbibas laikā visā namā klausīšanās bijusi izslēgta. Jāievēro, ka šie aizsargi pilnīgi neiespaido aparāta darbību. Tāpēc arī pēdējā laikā jaunizlaistos aparātos ir ierikoti šāda veida traucējumu novēršēji, jo attiecīgie resori (pie mums P.-T. Departāments) pieskaita izstarošanu no šiem aparātiem par neatļautu raidīšanu un pienākšanas gadījumā par to ir paredzēts diezgan prāvs sods.

K.


Dīzeļa elektrokuģi.

Mums visiem, šķiet, ir pazīstami izteiceni tvaikonis vai mōtorkuģis. Pie tam zem pirmā vārda mēs sapretam kuģi, kurš uz priekšu tiek virzīts ar tvaika palīdzību, bet zem otrā — kurš dzinēja spēkam izlieto kāda motora darbu, parasti iekšdedzes (naftas, petrolejas, bencīna u. c.). Lai viņu darbība lielākās iekārtas būtu pēc iespējas ekonomiska, tad ir nepieciešami dažādi papildinājumi un palīgi, piem., tvaika kondensātori, filtri u. c. pie tvaika mašīnām, vai palīga agregāti pie motoriem. Pēdējos gados arvienu vairāk pāriet uz turbīnu dzinējiem, kuri darbībā ir daudz vienmērīgāki, elastīgāki, un kuŗu lietderīgā darba koeficients ir augstāks kā citām cilindru mašīnām. Taču arī labākam šāda veida dzinējam nav pietiekoša elasticitāte, t. i. vienmērīga, arvienu iespējama apgrīzieniņu izmaiņas iespēja. Tāpēc ir gluži dabīgi, ka pirms dažiem gadu desmitiem, ar elektrisko mašīnu progresu, kuģu dzinējiem mēģināja izlietot elektrisko energiju, kuŗa griestu dzinēja elektromotoru. Sākumā gan lietoja vienīgi primāro spēka pārnesumu, pienu, no akumulatoru baterijas tieši uz motoru. Šī kombinācija parasti tika un vēl tagad tiek lietota pie zemūdenēm, kuŗa arī vienīgi dod viņām iespēju virzīties zem ūdens līmeņa uz priekšu.

Ir dažas ievērojamas priekšrocības šādām elektrodzinēju veidam. Strāvas avots, piem., baterija atrodās kautkur uz kuģa izdevīgā vietā novietota, bet dzinēja elektromotors novietots pašā pakaļgalā, ta ka propellera vārpsta («velle») ir loti īsa, un tā parasti tieši savienota ar motora asi. Enerģijas pievadišanā no strāvas avota uz motoru notiek pa vienkāršu kabeli.

Otrs, pēdējā laikā lietojamais, panēmiens, gan atrodās vēl tapšanas stādījā. Šeit domāta tā sauktā sekundārā spēka pārnešana. Kaut kāds dzinējs, vai nu tvaika mašīna vai motoru ierīce griež dinamo-mašīnas, tādā veidā savu mašīnu jaudu pārvēršot elektriskā enerģijā. Šo elektrisko enerģiju atkal pa kābeliem pievada kuģa pakaļgalā novietotam dzinēja elektromotoram, kurš griež propellera vārpstu. Ar to atkrit gan tikai smagā, neērtā un arī bīstamā (lūst) garā propellera vārpsta, kurās garums bieži ir gandrīz puse no kuģa garuma. Šis panēmiens tagad biežāki tiek lietots pie tā sauktiem «tanku» kuģiem, t. i. kuģi, kuŗi pārvadā dažādas šķidas vielas, piem., naftu, petroleju u. c. speciālās kuģa iedāļas, tā sauktos tankos.

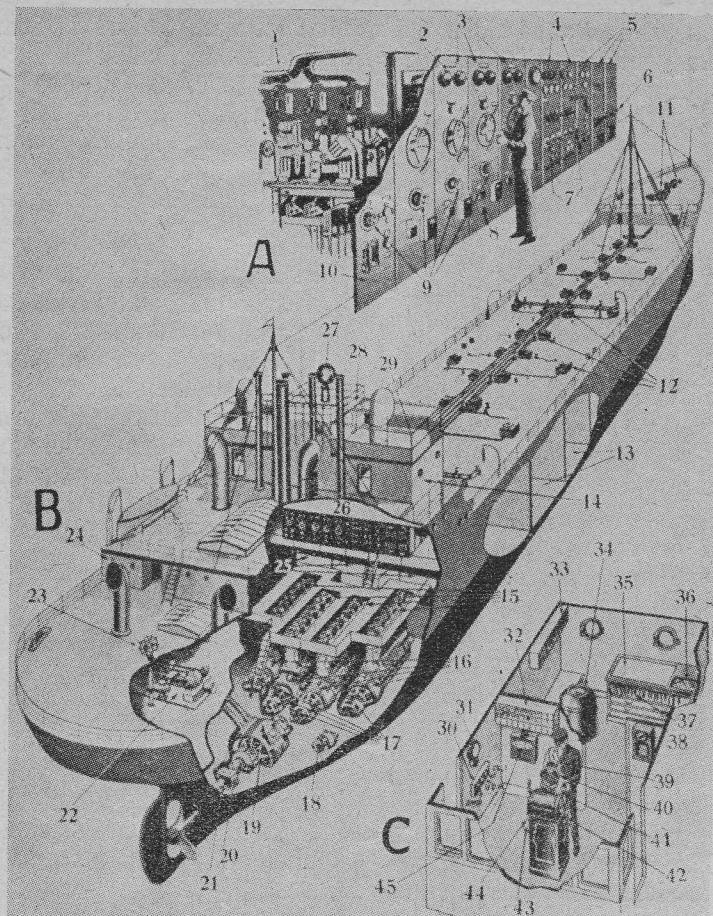Pielietojot dažādus paligus, piem., elektrisko kompasu, elektrisko stūrēšanas ie-kārtu, šāda kuģa apkalpošana ir samazinā-



Tanku kuģa «Brunswick» perspektīvs atveids.

A. Slēgu novietojums sadalīšanas plāknē.

1. Plāknes aizmugure ar slēgiem, releiekārtām, kabeļiem, aizsargiem, u. c. 2. Mērinstrumenti. 3. Plāknes daļa lielājām dinamomašīnām. 4. Dinamomašīnu ierosmes slēgi. 5. Plākne paligmotoriein (pumpjiem, stūrei, cēlējiem u. c.). 6. Mazie rokas ieslēdzeji. 7. Reostati. 10. Sīkāks skats uz dzinēju motoru ieslēgu plāknī.

B. Skats uz kuģi, ar pa daļai izgrieztām sienām.

11. Cēlēji. 12. Tanku vāki. 13. Tanki šķidrām vielām. 14. Administrācijas telpas un radiokabīne. 15. Četri 6-cil. dīzela motori, katrs pa 750 PS. 16. 4 dinamomašīnas (griežstrāvas), savienotas sērijā, 600 kv., ar 250 voltu spriegumu. 17. 4 ierosmes dinamomašīnas (līdzstrāvai), 75 kv. ar 250 v. spriegumu. Šīs dinamomašīnas dod strāvu arī paligmotoriem un dod ierosmi galv. dzinēja motoram. 18. Pumpis.

19. Dzinēja motori, 2 gab. uz vienu asi, sav. sērijā. Var darboties arī atsevišķi. Uz vārpstu dod līdz 2800 PS pie 25 apgriezenieni minūtē. 20. Galv. vārpstas spiediena gultne. 21. Vārpsta. 22. Stūres motors. 23. Rokas stūres rats. 24. Komandas telpas. 25. Degviela dīzēja motoriem. 26. Sadalīšanas plāknes. 27. Starmetējs. 28. Stūres kabīne. 29. Komando tilts.

C. Stūres kabīne.
30. Mērinstrumenti (apgriezieni, volti u. c.). 31. Ieturāmā kursa rādītājs. 32. Signāl-karodziņi. 33. Grāmatu plaukts. 34. Rotējošais kompass. 35. Kartes galds. 36. Chronometrs. 37. Grāmatas. 38. Nocietā cena (distances) rādītājs. 39. Palieein. stikls kompasam. 40. Palīgkompass (parastais). 41. Kontroles rokturi. 42. Korrēcija uz vēju un straumi (no rokas). 43. Ātruma (apgriezienu) regulātors galv. motoram. 44. Kontrolspuldzes. 45. Pozičijas lampas un zemūdenssignāli.

ta līdz minimumam un ir līdzīga tādai, kādā elektriskā spēka centrālē uz sauszemes. Parasti gan šeit enerģijas radīšanai lieto dzījela motorus, kuri darbojās ārkārtīgi vienmērīgi, un reiz pareizi ieregulēti, tie daudz dienas, nedēļas un pat mēnešus no vietas nepārtraukti griežās un dzen kuģi noteiktam mērķim pretīm. Tā kā visa darbība ir pilnīgi automatizēta (degvielu piegāde, ellošana), tad pat (teorētiski) iespējams kuģi vadīt tālā ceļojumā, piem., pāri okeānam, pat ar viena cilvēka palīdzību.

Šāda motoru tanku kuģa raksturīgs pie mērs ir angļu kuģis «Brunswick». Lai arī te visa vadišana ir ārkārtīgi mechanizēta un to teorētiski spētu izdarīt arī viens cilvēks, tomēr pilns kuģa ekipāžs sastāv no 27 personām. Četras 6-cilindru dzījela mašīnas-motori griež ar viņām tieši saistītos (t. i. uz vienas ass) maiņstrāvas (3 fāzu resp. griezstrāvas) dinamomašīnas, un tās savu strāvu nodot 2200 HP elektromotoram, kurā ass tieši savienota ar dzinēja propeleri. Vadīšana notiek no stūrēšanas telpas ar sviru slēgu palīdzību, kur panāk ieslēgšanu un izslēgšanu, kā arī apgriezienu skaita regulēšanu, t. i. kustības ātrumu. Te arī novietoti visi ieslēgi no pumpju, kompresoru, sūcēju, cēlēju u. c. palīga motoriem.

Pie viena var izdarīt vēl mazu fantāzijas lēcienu. Ja pie šiem pāris slēgiem kuri regulē kuģa ātrumu, virzienu, pierikojam elektriskus relē aparātus, kuri var tikt iedarbināti ar radioviļņu palīdzību piem., no krasta stacijas, tad mums ir automātisks kuģis, pilnīgi bez apkalpojošā personāla. Te tad vairs nav jābēdā par dzīvību un ja-

piem. šādam kuģim ir kaujas kuģa raksturs, tad kāra laikā tas var darīt lielus darbus, jo psichiskā iespāidošana atkrit. Šo relē aparātu pierikošana ir samērā vienkārša, un jāsaka, ka ar tādiem kuģiem tagad, izdara visādus mēģinājumus dažas pasaules lielvalstis, pagaidam gan vēl lielā slepenībā.

Princips šim ir visai vienkāršs. Parasti ir vesela rinda uztvērēju, katrs uz savu vilnu garumā noskanots. Pie katrā uztvērēja ir spēcīgs daudzlampiņu spēka pastiprinātājs, kurā gala energija var jau iedarbināt kādu nelielu ierīci, piem., maza elektromotora ieslēdzēju. Šis elektromotors caur kādu pārnesumu savienots ar īstajiem regulēšanas slēgiem. Ja kāds uztvērējs uztver viņam piemēroto vilna garumu, tad motors sāk darboties, un līdz ar to darbojās visas viņam «padotās» kuģa mašīnas, vai nu pie stūres, vai pie ātrumu regulatora u. t. t.

Saprotams, techniskais izvedums ir daudz komplikētāks, nekā šeit apskatītais princips, un pie viņa labākās izveidošanās pārāk intensīvi strādā, gan tikai kāra resoros, jo mierīgā dzīvē šādam pilnīgi automatizētam kuģim ir pārāk niecīgs «lietderibas koeficients», resp. tas galīgi neatmaksājās. Parastā, komerciālā dzīvē ir gan tieksmes iztikt ar iespējami mazu cilvēku-apkalpotāju skaitu, bet tomēr līdz zināmai robežai, zem kurās jau mašīnu izveidošana visumā ir dārgāka par cilvēku. Kā jau teikts diezgan ideālā mērā tas sasniegts pie jau agrāki minētā tanku kuģa «Brunswick».

Amerikaņu jaunie debesskrāpju projekti.

Eiropā mēs nevaram iedomāties kādu debesskrāpi ar amērikānskajām dimenziām, piem. 80—100 stāvu augstumā. Ne tamdēļ, ka to te techniskā ziņā nespētu izdarīt. Bet vienīgi tāpēc, ka pie tagadējā saimnieciskā stāvokļa tie Eiropā vienkārši neatmaksājas.

Amērikā arī šai ziņā ieraugama zināma sacensība, cenšanās uzstādīt «rekordu». Katrs īsts amērikāniņis ar nopūtu atzīmēs, ka 80 stāvu augstais Vūlvorta de-

besskrāpis tomēr nav tik augsts, kā Eifela tornis Parīzē. Tagad būvējamā fermeru tresta komp. bankas namam Nujorkā (skat. ēkas metu) būšot gan lielāks augstums, proti, 925 pēdas vai 280 metri, bet toties «tikai» 71 stāvs virs- un 4 stāvi apakš ielas līmeņa. Lietojamo telpu laukums būs apm. 56.000 kvadrātmetri. Galīgi šo būvi cer nobeigt līdz šī gada beigām. No būvinženieru viedokļa šī būve ir brīnišķīgs konstruktora darbs, māksli-

bojā aizgāja pāri par pusotri tūkstots personām.

No tā briža ir ievesti visādi priekšraksti par dažādiem drošības līdzekļiem uz kuģiem, signalizācija u. c. Arī patrūjas dienests (novērošana ar gaiskuģiem resp. lidmašīnām un izziņošana bezdrāts ceļā visiem kuģiem) ir lieliski noorganizēts. Bet, ka vien raugamiem, vīsur vēl cilvēks mēģināja no šī ienaidnieka izvairīties, neielaižoties ar vīnu cīņā, un viss iepriekšējais ir izstrādāts, lai pēc iespējas labāki sadursmi ar ledus kalniem novērstu resp. grieztu viņiem ceļu.

Taču ne arvienu var cilvēku apvainot šādā mazdūšibā. Ir arī agrāk izdarīti mēģinājumi cīmīties ar ledus kalniem tieši, piem., tos saspridzinot. Bet ja tur lietojai parasto dinamītu, tad praktiskais panākums ir it niecīgs, jo tām milzīgām ledusmasam, ar kurām ir darišana, pat visai lieli pildīji nespēj to jūtami saārdīt. Taču pēdējā laikā ir pienākuši daži lieli palīgi. Kāds leduskalnu iznīcināšanas lietprātejs. Berness no Montrealas (Kanada) ir izstrādājis dažas metodes, kurās jau atļauj it labi saārdīt arī lielus milzenus, resp. arī novērst sadursmes.

Ir moderni paņēmieni, ka uzzināt leduskalnu tuvošanos. Piem., tos var «dzirdēt». Princips te tāds, ka ledus vispārīgi pie sasaļšanas saista sevī apm. 10% gaisa no savā tilpuma. Kad leduskalns iepeld siltākos Atlantijas okeāna ūdeņos, tad tas sāk kust un līdz ar to ieslēgtais gaiss atbrīvojās un burbuļu veidā uzpeld uz ūdens virspusi (Jāievēro, ka peldoša ledus zemūdens daļas biezums ir 9—10 reizes lielaks par virsūdens daļu). Šī burbuļošana ir diezgan tālu dzirdāma (jo ūdens ir labs skaņas vadītājs) un, tāpēc, novietojot zem ūdens līmeņa jūtīgu mikrofonu, var it labi sadzīrdēt uz 10 un pat 20 km šīs burbuļošanās raksturīgo skaņu, kurā visumā ir diezgan atšķirīga no kuģa dzinēja propellera izsauktā trokšņa. Bez tam tos var arī «redzēt», lietojot piem. Bairda infrasarkano staru aparātu (sk. «Radio» Nr. 4 no 1930. g. lpp. 125). Taču te panākumi nav tik labi, jo ap ledus kalnu, sakarā ar zemāku temperatūru, ūdens tvaiki arvienu kondensējās, kamēr rodās visai bieza migla, kurā stipri attur gaismas (arī infrasarkanās) caurspiešanos, ta kā pat ar visai spēcīgu gaismas avotu bieži nav iespējams pat uz jūdzi (1,8 km) šos kalnus

«saskatīt». Bet 1 jūdze ir minimālais attālums, lai lielāks kuģis paspētu ledus kalnu apiet ar līkumu. Tomēr abus šos paņēmienus parasti lieto ka vismodernākos.

Taču ar viņiem gan izvairamies no leduskalniem, bet tie tāpat netraucēti turpinā savu ceļu un rada bīstamu šķērsli citiem, šīnī apvidū atrodošamies, kuģiem. Lai no tam izvairītos, ledus kalni jāiznīcīnā. Bernesa princips, pie kurā tas sākumā strādāja, bij leduskalna saskaldīšana ar «termīta» palīdzību. Termīts ir dzelzsoksīda un aluminija pulveraveidīgs maisījums, kurš, aizdedzinot to ar kādu degli (aizdegšanās temperatūrai termītam jābūt apm. 1500°), sadeg, izdalot ārkārtīgi augstu temperatūru, piem. 2500—3000° C, un pārvēršoties metaliskā dzelzī un šlakos. Ja šādu termīta pildīju novieto kādā iedobumā uz ledus, un to aizdedzinā, tad notiek sekošais. Kolīdz termīts sāk degt, degšanas ārkārtīgi augstā temperatūra netikvien ledu kausē, bet tūlīt rodošos ūdeni sadala savās sastāvdaļas t. i. ūdenradi un skābeklī (pie visai augstas temperatūras ūdens tvaika molekula, sastāvoša no 2 daļām ūdeņraža un 1 daļas skābekļa, sadalās atomos). Ūdenradis deg, bet skābeklis veicinā degšanu (t. i. rodās «sprāgstošā gāze»), kamēr pēc termīta aizdegšanās ledus pats sāk «degt» ar spēcīgu, dažus desmitus metru augstu, liesmu. Mēģinājumam lietoja 100 kg. smagu termīta pildīju, ar kuru uz Sv. Laurensa upes (Ziem. Kanadā) saārdīja («sadedzināja») kādu milzīgu leduskalnu (apm. 1 miljonu tonnu smagumā), sadrumstalojot to daudzos smalkos gabalos 9 stundu laikā.

Pēdējā laikā termītu vairs neliek ledū tieši un to iepriekš neaizdedzinā. Ir konstruētas tā sauktās «solīta» bumbas (termītam līdzīgs maisījums), kurās pašas aizdegās, tīklīz viņām pieklūst ūdens. Tās izgatavo cauruļveidīgas, ar vienu valēju galu. Tā kā tagad parasti izlieto lidmašīnam leduskalnu atrašanai, tad šādu bumbu nomēt no tās, un ieurbdamās ledū, tā rada aizsevīm caurumu, pa kuru pamazām iepildās ūdens, jo no trieciena attīstās prāvs siltuma daudzums. Šeit degšanas process visumā ir tāds pat, ka agraki minētais, varbūt vēl ar lielāku intensīvumu.

Kad viens šāds pildījs (bumba) ir ledus kalnu «iededzinājis», degšana ilgst daudz stundas no vietas, dažreiz pat līdz 2 die-

naām. Degšana tiek pavadīta no pērkoņam līdzīgas dimdojās, jo notiek saskaldīšanās no sprāgstosās gāzes eksplozijām.

Naktīs šāds degošs leduskalns atmirdz fosforainā gaismā, ir it kā kvēlojošs. Sevišķi tas novērojams eksplozijas sākumā. Kad uguns jau «ieēdusēs» dzīlāki ledū, tad kalns tiek sarauts ar milzīgu spēku, un tā galā viss ledus milzenis tiek sadalīts

daudz sīkās daļās, kurās okeāna samērā siltais ūdens ātri izkausē.

Pieņem, ka šī milzīgā darbība pamatojās uz tā saukto «gaismas viļņu rezonansi», kuri leduskalna pamatus labāki satrīcina, nekā izdalītais pie degšanas siltums. Visintensīvāka ir iedarbība pie zaļo un dzeltēni-zāļu gaismas staru izdalīšanos, jo šie gaismas stari no tīra ledus tiek vislabāki atstaroti.

Žila Verna 25. nāves dienas atcerēi.

24. martā š. g. pāriet ceturtdaļas gadu simtenis, kopš Amiensā acis uz mūžību aizvēra ģeniālākais technisko fabulu rakstītājs, Žils Verns.

Šķiet, nav tāda cilvēka, kuram viņa vārds būtu nepazīstams, sevišķi jaunatnei. Kādus vien fantastiskus ceļojumus tie nav izdarījuši uz zemes lodes un pasaules telpā. Ar kādu sajūsmu ir aprītas lapa pēc lapas viņa aprakstos.

Ir arī daudz pretinieku, kuri pēdējā laikā it asi kritizēja viņa aprakstīšanas paņēmienus. Tas pēc tagadēja technikas attīstības stāvokļa ir arī saprotams. Taču Žils Verns ir jāsaprot tādā ziņā, ka vēriņa nav jāgriež uz to, kā viņš apraksta, bet gan ko tas apraksta. Viņa darbu ir ārkārtīgi daudz, un nav noliedzams ziņāms šablons apraksta veidā. Taču teknikām nav no svara kā, bet gan kas, kā to jau teicām. Varbūt ir druskū dīvaini viņa uzskati par elektrību. Bet viņš to

tā saprata, un tam arī tīcēja, lai arī citi par to zobotos. Ka praviets tas tīcēja grozāmiem gaiskuģiem, lidapārātiem, kuri smagāki par gaisu, zemūdenēm, gāzu kāram. Viss tas, kā redzam, pus gadu simteņa vēlāk ir reālizēts.

Visai lielā daļā, varētu teikt, labākā daļā no viņa aprakstiem, darbība norisinās uz jūras (20.000 līe zem ūdens; Noslēpumainā sala; Kapteiņa Granta bērni u. c.). Savu bērnību Žils Verns pavadija piejūras pilsētā (Nantē) un te tas arī mantoja lielo mīlestību uz jūru, kuru vēlāk tas tik skaistīt izteica savos rakstos. Lielākā atzinība lai būtu viņa pravieša garām, jo visumā viņa idejas ir tagadnē izvestas dzīvē.

Viņa imitētāju skaits sniedzās daudzos tūkstošos. Taču neviens no viņiem nesasniedza to ražību un aizrautību, kāda piemīt Žila Verna rakstiem.

PAZINĀJUMS LASĪTĀJIEM

Nākošais Žurnāla „Radio“ numurs iznāks 10. aprili š. g. Šo mazliet paātrināto izdošanu izdaram aiz ta iemesla, lai tekošais katras žurnala numurs iznāktu katras mēneša sākumā, bet ne beigās, kā līdz šim. Šis pārgrožījums notiek aiz daudzu lasītāju izteiktās vēlēšanās.

REDAKCIJA.

Izdevējs un atbildīgais redaktors **R. Kīsis**.

Spiestuve «Latvija» Rīgā, Merķela ielā 15.

ievērībai visiem radio cienītājiem.

Lai likvidētu pārpalikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio“ numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio“ numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2 un 13, kuri krājumā vairs nav, aprēķinām par **15 santimiem** numuru.

Iesiets glītā kartona sējumā 1926. gada gājuma pilnīgs komplekts 350 lpp. (№№ 1—18) tiek aprēķināts par Ls 3.—.

Atsevišķi žurnāla „Radio“ numuri par 1927. gadu (№№ 1—12), 1928. gadu (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santimiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesieti kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās un pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmaksu bez tam vēl jāpieskaita 50 sant. pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami ekspedīcijā, Rīgā, Elizabetes ielā 9a, dz. 16 ikdienas no 3—7 p. p. (tālr. 29456) un P. T. D Galvenās darbnīcas veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, darbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t kantori uz žurnāla „Radio“ pasta tekošā rēķina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2-6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio“ numuru skaits nav pārāk liels, sev. iesiēto komplektu ir maz, tad tos god. radio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam nevilcināties ar pieprasījumiem, jo krājumam izbeidzoties, žurnāli brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušu žurnālu saturu rādītājs ir ievietots š. g. žurn. № 2, uz ko g. ūzam lasītāju ievērību.