

5. GADS

50 santimi

№ 4 / 1930

«Radio»

Žurnāls technikai un zinātnei



Bāzes kuģa „Lexington“ galv. inženiers ieslēdz elektrisko strāvu
Takomas pilsētas apgaismošanai.

SATURĀ: Uztvērēju pārbūve (IV.). (Ātrmaiņu pastiprinātāji. 3-lamp. normāluztvērēja būves apraksts), — Kaŗa kuģis kā elektr. spēka stacija. — Trolita pagatavošana. — Automobiļi bez sajūga un ātrumu kastes. — Metalizēts koks. — Lēnmaiņu pastiprināšana un transformatori. — Domas par radiofona reorganizāciju. — Techniski sīkumi.



Augstākie sasniegumi


ir moderna
uztvērēja uzdevums

Ja vēlaties dzirdēt tiešām nevainojami labu programmu, tad prasiet no Jūsu radiouztvērēja augstākos sasniegumus.

Augstākos sasniegumus sekmēs vienigi PHILIPS AAL-uztvērējs — technikas brīnumdarbs: **vienkāršs** savā ārējā izskatā, **rotājoties** apkalpojams, **solīds** konstrukcijā, **lielisks** sasniegumos.

Pārliecinājaties paši par PHILIPS AAL-uztvērēju!

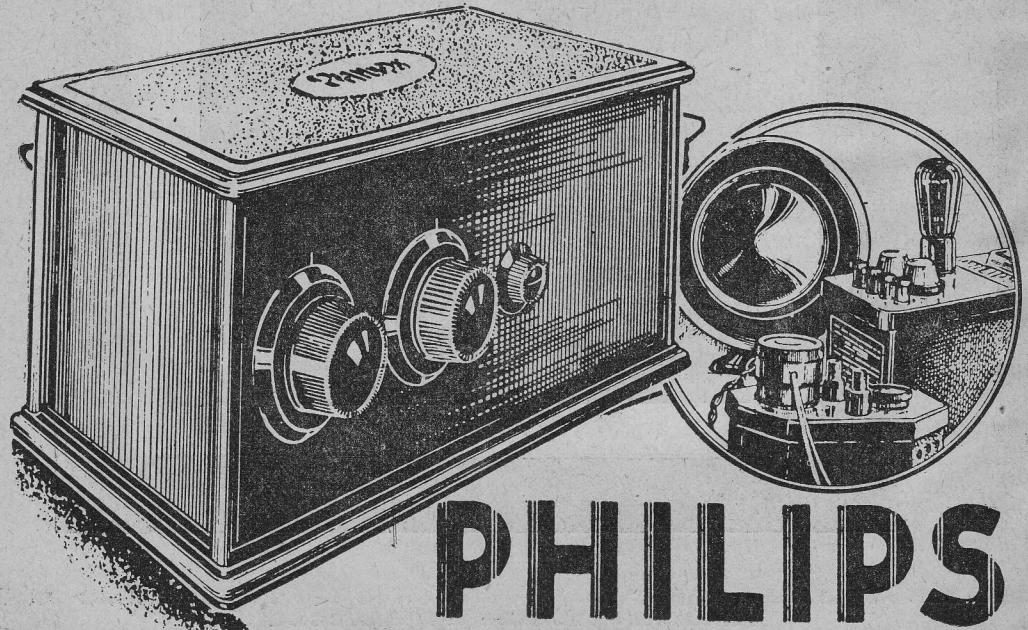Demonstrē katrā laikā bez jeb. kādām saistībām no Jūsu pusēs.



«Radio»

Žurnāls tehnikai un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesī.

Numurs maksā 50 sant.

Redakcija: Rīgā, 1. Maskavas ielā 91, dz. 6. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galvenā pastā, pasta kastite 773. Iemaksājumi uz pasta tekoša rēķina 996. Redakcijas tālrunis 30945.

Abonēšanas maksā: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.50. Abonēšanas maksu pieņem Rīgā, žurnāla «Radio» ekspedīcijā, Elizabētes ielā 9-a, dz. 16; tālr. 29456, Audēju ielā 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta-telegrāfa kantoros, lielkās grāmatu tirgotavās un lielkās laikrakstu kioskos.

Nº 4

5. gads.

1930

Uztvērēju pārbūve IV.

(Vecu uztvērēju modernizēšana.)

Ātrmaiņu pastiprinātāji.

Par ātrmaiņu strāvām (augtsfrekvence) mēs nosaucam tādas strāvas, kurās maiņa savu virzienu vairāk tūkstošus reizes sekundē, vai, kā to parasti saka, kurām ir vairāki tūkstoši periodu vienā sekundē. Robežu izvilkst starp ātrmaiņu un lēnmaiņu strāvām nav iespējams. Tomēr parasti praksē tās strāvas, kurā periodu skaits sekundē pārsniedz apm. 10.000, nosauc par ātrmaiņu (augstfrekvences) strāvām, bet zem šī lieluma — par lēnmaiņu (zemfrekvences) strāvām. Tā, piem., no audiona izlīdzinātiem impulsiem ir lielākais 7.000—8.000 izmaiņas sekundē, un tapēc šo daļu nosauc par lēnmaiņu (zemfrekvences) daļu, un šo impulsu pastiprināšanai lieto lēnmaiņu pastiprinātājus.

Bet no agrākiem aprakstiem mēs zinām, ka radioraidītāji izstaro svārstības, kurā skaits ir daudzi desmittūkstoši un simtūkstoši vienā sekundē. Mūsu antēna uztver tādu pat svārstību skaitu, tā kā pa antēnu un ar viņu saistitos kontūros cirkulē tikpat ātri mainīgas strāvas.

Šo uztverto ātri mainīgo strāvu intensitāte var būt lielāka vai mazāka, atkarībā no daudziem apstākļiem. Kā to jau agrākos rakstos aprādījām, šo impulsu liebums ir atkarīgs no raidstacijas jaudas, no «radiolaika», no diennakts laika, no antēnas un no zemes labuma un bez tam arī no uztvērēja sastāvdalām.

Ja šie impulsi ir lieli, piem., no vietējā raidītāja, vai kāda netāla spēcīga raidītāja, tad audionam pievestā enerģija ir pie tiekoši liela, lai izsauktu spēcīgākas izmaiņas viņa anoda kēdē, t. i. dotu pietiekoši labu dzirdamību telefonos (skalrunis, kā to redzējām no iepriekšējiem aprakstiem, prasa jau lēnmaiņu pastiprinātājus).


Bet bieži no raidstacijas uztvertie impulsi ir krietni vāji, pat tik vāji, ka viņi nevar jūtami iespaidot lampīnas anoda strāvu. Tad mēs ar šādu audionu neko nedzīrdam, vai arī skaņas būs tik klusas, ka saprašana būs visai grūta. Lēnmaiņu pastiprinātāja pievienošana arī daudz nedod, jo, kā jau to citos rakstos aizrādījām, mēs ar to pastiprinām ievērojami arī visādus nevēlāmus trokšņus, tā kā var gadīties, ka šo trokšņu skaļuma līmenis būs krietni augstāks par uztveramās raidstacijas skaļuma līmeni.

No tam zināmā mērā var izvairīties, ja mēģina uztvertos ātrmaiņu impulsus iepriekš audiona pastiprināt. Tā kā te tiek pastiprinātas ātri mainīgas strāvas, tad šāda veida pastiprinātājs atšķiribā no lēnmaiņu pastiprinātāja tiek nosaukts par ātrmaiņu (augstfrekvences) pastiprinātāju. Ja ātrmaiņu strāvu pastiprināšana notiek ar vienu lampīnu, tad to apzīmē ar vienas ātrmaiņu pakāpes pastiprināšanu, ja ar 2 lampīnām, tad ar 2 pakāpēm u. t. t.

Taču tas nav galvenais ātrmaiņu pastiprinātāju uzdevums. Lieta tā, ka pie audiona uztvērēja, kur uztvertās strāvas iedarbojas tieši uz audiona lampīnas tīkliņu, blakus tām svārstībām, kuras mums vēlāms uztvert, vēl iedarbojas citas svārstības, piem., no citiem raidītājiem, kurās tad arī telefonos ir dzirdāmas un tāpēc traucē vēlāmās, resp. izmeklētās stacijas noklausīšanos. Mēs tad sakām, ka uztvērējs nav pietiekoši selektīvs (no selekcija — izsījāšana, t. i. traucējošo svārstību izsījāšana), jo tas uztver arī vilnus ar citiem vilnu garumiem.

Lai no tam izvairītos, radiotehnikā lie-to tā sauktos filtra kontūrus, t. i. kēdes, sa-stāvošas no spoles un maiķkondensātora. Ar šo kontūru mēs varam noskaņoties re-sonansā ar uztvertām svārstībām, t. i. zi-nāmas svārstības, uz kādām šī kēde ir noskaņota, tiek viņā aizturētas, bet pārē-jās tiek izlaistas cauri un tālāk nākošās pakāpes vairs neiespaido. Mēs sakām, ka šīnī gadījumā kēdei ir liela resonansa pre-testība.

Ja mūsu antēna uztver uzreizi daudzus vilnus (un to tā arvienu arī dara), tad pieslēdzot viņai šādu filtra kontūru, varam izslēgt citu staciju traucējošo iespaidu. Jo vairāk šādus filtra kontūrus pieslēgsim, jo lielāka izsījāšana būs panākama. Tā-pēc, ja mums ir agrāki minētais audiona uztvērējs ar nepietiekošu selektīvitāti, tad starp šī audiona tīkliņa kontūru un antē-nas kontūru varam ieslēgt kādu citu noskaņošanos kontūru, piem., pēc pievestā zīmējuma

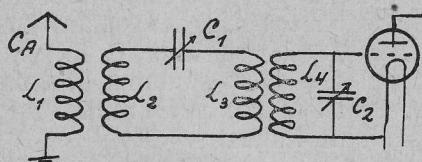


Uztvērēja principa šēma ar starpkontūru.

Te L_1 ir antēnas spole, pa kuru plūst dažādas svārstības. Pie viņas pieslēgts kontūrs $L_2 C_1$, kurš no antēnas tad arī uzņem, apm., tās svārstības, uz kādām viņš noskaņots. L_3 ir saites spole kontū-ram $L_4 C_2$, kurš jau saistīts ar lampīnas tīkliņu. Kontūrs $L_4 C_2$ savukārt vēl vairāk izsījā nevēlāmās svārstības, jo tas arī ir noskaņots tāpat, kā kontūrs $L_2 C_1$, tā kā

uz lampīnas tīkliņu jau iedarbosies tikai viena biežuma svārstības, tā tad, citas stacijas visumā uztveršanu netraucēs. Tā kā kontūrs $L_2 C_1 L_3$ ieslēgts starp noņē-mēja kontūru $L_4 C_2$ un uztvērēja kontūru CA L_1 (antēnas kapacitāte un spole L_1), tad to nosauc arī par starpkontūru vai sekundāro kontūru. Agrāki, kad lampīnu uztvērēji vēl nebij tādā attīstībās stādījā, kā tagad, un kad raidītājs parasti darbo-jās ar stipri apdziestošām svārstībām (dzirkstelu starpām, resp. dzirkstelotājiem), šāda veida sijātāji bij plašā lietoša-nā, pie kam bieži vēl kāt nēma otru starp-kontūru, resp. terciāro kontūru. Toreiz citas izejas nebija, jo staciju dziestošās svārstības padarija uztveršanu visai ne-selektīvu.

Bet ikkatrā strāvas kēdē ir neizbēgami zudumi. Vispirms, no antenas uz starp-kontūru pāriet tikai viena svārstību ener-gijas daļa. Starpkontūram ir atkal savas pretestības, kurās jau tā mazo strāvu pa-dara vēl niecīgāku, no kurās noņēmēja kontūrs $L_4 C_2$ atkal izmanto tikai nelielu daļu. Tā tad, lai gan svārstības ir izsījā-tas no traucējošām, tomēr viņu intensīvi-tātē (enerģija) ir palikusi tik niecīga, ka bieži tā nespēj atstāt manāmu iespaidu uz reproducētājiem, piem., telefoniem.

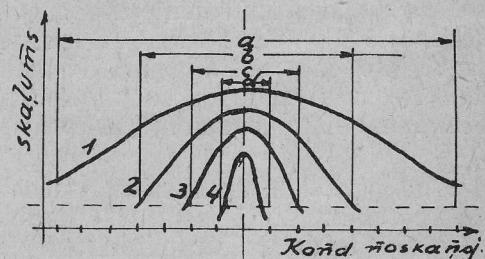Te pievienojam dažas līknes, kuras ap-mēram, rāda atsevišķu kontūru iedarbi-bu selektīvitātes un skaluma ziņā.



Noskaņošanās liknes.

Līkne 1. rāda svārstību plašumu, ja strāvas noņēmējs ieslēgts antēnas kontū-rā. Ar a apzīmēts kondensātora skalas noskaņošanās plašums, kurš šīnī gadīju-mā iet gandrīz pa visu skalu.

Līkne 2. rāda gadījumu, ja noņēmējs ar antēnas kontūru saistīts ar spoli. Te noskaņošanās plašums b jau krieti mazāks, bet arī skalums mazāks.

Līkne 3., apm., rāda gadījumu, ja lieto starpkontūru. Noskaņošanās plašums c ir jau krietni mazs, resp. selektīvitātē stipri lielāka, bet par to arī skaļums ir ievērojami mazāks.

Līkne 4. rāda gadījumu, ja lieto 2 starpkontūrus, resp. terciāro kontūru. Te noskaņošanās plašums d ir vēl mazāks, selektīvitātē tāpēc loti laba, bet skaļums visai niecīgs.

Jāpiezīmē, ka šīs līknes ir vietā pie diestošu svārstību uztveršanas, resp. arī telefonijas, un pie tam ar kristāla vai lampīnas detektoru bez reģenerācijas (vienkāršu audionu). Lietojot reģenerāciju (reģen. audionu) panākainas izdevīgākas līknes, t. i. attiecība starp selektīvitāti un skaļumu te ievērojami labāka.

Mēs zinām, ka radiolampiņa ir jūtīgs reļē, kurš labi pastiprinā vājus impulsus. Ja šādu lampiņu ievietosim mūsu iepriekšējā starpkontūrā, tad mēs ne tikai kompensēsim zudumus šīnī kēdē, bet pat panāksim zināmu enerģijas pastiprināšanu, caur ko audiona lampiņa vai krist. detektors labāki darbosies. Tāpēc ātrmaiņu strāvas pastiprinātāju galvenais uzdevums ir visa uztvērēja selektīvitātes palielināšana.




Prasības, kādas modernam uztvērējam tiek tagad uzstādītas, ir stipri atšķirīgas no tām, kādas bij vairākus gadus atpakaļ. Toreiz uztverto signālu skaļums bij noteicīšs un par selektīvitāti rūpējās samērā maz. Te ir zināms attaisnojums, jo toreiz staciju skaits bij krietni mazāks, tās strādāja ar samērā vāju jaudu un atradās tālu viena no otras (vilņu garuma ziņā). Tāpēc savstarpejtie traucējumi biji niecīgi.

Tagad turpretīm staciju ir tik daudz, ka daudzām pat jālieto vienāds vilņu garums, jo brīvu vietu nav. Viņu jauda ievērojamīti palielinājusies, darba laiks tāpat, tā kā lietojot vecos uztvērējus, mums viena stacija traucēs otras klausīšanos. Uz to jau savā laikā aizrādījām pie audiona modernizēšanās apraksta. Tāpēc jau tur selektīvitātes palielināšanai tika ieteikta vāja saite starp antēnu un tīkliņa kontūru, iespējami liela reģenerācija zudumu kompensēšanai tīkliņa kēdē.

Principā ātrmaiņu pastiprināšana ir visai vienkārša. Mēs svārstību kontūra vienu galu pieslēdzam lampīnas tīkliņam parastā kārtībā, tā kā uz viņu rodās tādi pat

maiņspriegumi, kā tos uztvēra antēna, bet otru kontūra galu savieno ar kvēldiega mīnus pievadu. Ta būtu ieejošā daļa. Tīkliņa maiņspriegumi izsauc tādas pat anoda strāvas izmaiņas, bet tikai spēcīgākas, kurās nu kādā ceļā jāpārnes uz nākošo kontūru, piem., audionu.

Te var būt vairāki gadījumi. Vispirms mēs anoda kēdē atkal varam ieslēgt kādu slēgtu kontūru, kurš noskaņots resonansā (zīm. 1.) uz atnākušām, resp. uztveramām svārstībām. Tad te kontūra galos radīsies lieli resonansa spriegumi, kurus var pievadīt nākošās lampīnas tīkliņam.

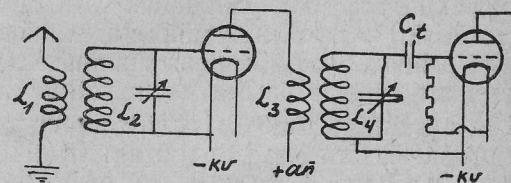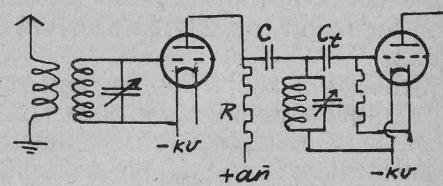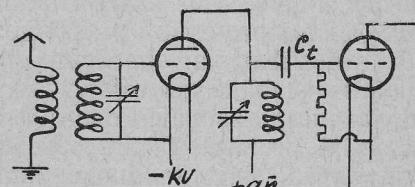

Zīm. 1. (augšā); zīm. 2. (vidū); zīm. 3. (apakšā).

Ievērojot lielos spriegumus, kuri sasniedzami ar šādu noskaņotu kontūru anoda kēdē (saīsināti - noskaņots anods), iespējama visai liela skaļuma panākšana, sevišķi vēl pielieto reģenerāciju no audiona lampīnas. Šo iemeslu dēļ noskaņoto anodu vēl neilgi atpakaļ lietoja visos labākos, «augstvērtīgos» uztvērējos, jo te biji parākams tāds skaļums, kāds citos apstāklīs nebija iespējams. Tikai noskaņoto anodu galvenais sliktums ir viņu niecīgā, samērā, selektīvitātē. Kamēr staciju bij mazāk, tas tā nekrita acīs. Tikko viņu

skaits sāka augt, arvienu vairāk šo veidu atmeta un pārgāja uz, lai arī ne tik skaļiem, toties daudz selektīvākiem, ātrmaiņu transformātoriem (zīm. 3.).

Viens enerģijas pārnešanas paveids, kurš gan tīrā veidā tiek retāk lietots, ir pārnesums uz nāk. pakāpi ar pretestību (zīm. 2.). Te pretestības R galos, kuŗa izveidota vai nu droseles vai omiskas pretestības veidā, ir sprieguma kritums, kurš caur kondensātoru c tiek novadīts uz nākošo pakāpi. Abus pirmos gadījumus, t. i. noskaņoto anodu un pretestības pārnesumu tagad lieto tikai speciālos gadījumos, proti, pie lampiņām ar aizsargtīliju, kuŗu iekšējā lielā pretestība prasa tādas pat ārējās pretestības, lai enerģijas izmantošana būtu vislabākā (jo vājstārvas likumi prasa, lai pie maksimalās enerģijas atdošanas ārējā pretestība būtu vienāda ar strāvas avota, šīnī gadījumā lampiņas, iekšējo pretestību).

Tāpēc turpmākos apskatos pie ātrmaiņu strāvas pastiprināšanas arvienu lietosim ātrmaiņu transformātorus, kā selektīvākos.

Jebkuļa 2 spoļu kopība, kad pa vienu no tām plūst mainīga stipruma strāvā, kas otrā spole rāda inducējas maiņstrāvu, ir transformātors. Spoli, pa kuļu plūst mainīga strāva, sauc par primāro, to, kuŗā tiek inducēta maiestrāva — par sekundāru. Sekundārā spole inducētais spriegums (teorētiski) ir pa tīk augstāks vai zemāks, nekā primārā, par cik viņas tinumu skaits resp. attiecība ir lielāka vai mazāka.

Ja apskatām zīm. 3. (sk. ātrmaiņu pastipr. saslēgšanu), tad te redzam vairākas spoļu kopības: L₁ L₂ un L₃ L₄. Abas pēc būtības ir transformātori. Tomēr praktiskā dzīvē L₁ L₂ parasti nosauc par antēnas vai ieejas kontūru un tikai anoda kēdē saistītās pakāpēs ievietotās spoles nosauc par transformātoriem, un tā kā te cirkulē ātrās, no antēnas kontūra nākušās, strāvas, tad tās apzīmē par ātrmaiņu (augstfrekvences) transformātoru.

Jebkuram uztvērējam, audionam vai ar kristāla detektoru, pierīkojams šāds ātrmaiņu pastiprinātājs. Taču- izejot no lietderības viedokļa, parasti tās pierīko uztvērējam, kuram ir parasti reģ. audions un kāda lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpe. Tādā celā mums rodas klasiskā trīslampi-

ņu uztvērēju šēma: 1 - lamp. ātrmaiņu pastiprin., audions, 1 - lamp. lēnmaiņu pastiprinātājs vai saīsināti 1 + 1 + 1.

Nav jādomā, ka šis uztvērējs būtu daudz skalāks par audionu un 1 - lamp. lēnmaiņu pastiprinātāju, lai gan nenoliedzama ir ziņāma uzlabošanās dzirdamībā. Kā jau teicām, ar ātrmaiņu pakāpes pierīkošanu galv. kārtā tiek pacelta uztvērēja selektīvitāte. Tas būtu jāņem vērā tiem abonentiem, kuri vienā vai otrā veidā vēlētos savu uztvērēju pārbūvēt, resp. modernizēt.


Tā tad, īsumā savelcot iepriekšējo, būtu sakāms sekošais:

Audiona uztvērējs, sakarā ar tiešu saiti ar antēnas kontūru, nav pārāk selektīvs, sev. attiecībā uz vietējo staciju un to ziņās visi rīdzinieki, kām ir šī veida uztvērējs. Lai šo selektīvitāti palielinātu, 1) jāieslēdz vilņu filtrs antēnā, 2) jāņem aperiodiska un vāja antēnas saite, 3) jāpierīko starpkontūrs ar lampiņas pastiprinātāju, resp. ātrmaiņu pastiprinātājs, 4) no šī pastiprinātāja uz nākošo pakāpi enerģija jāpārnes ar ātrmaiņu transformātoru.

Ātrmaiņu pastiprinātāju savam uztvērējam pirmā kārtā ieteicams pierīkot rīdzieniekim, jo te vispirms var stipri traucēt vietējais raidītājs, un, otrkārt, te ir daudz antēnas tuvā attālumā viena no otras, kuŗa katrā nem savu enerģijas daļu. Sevišķi tas ir gadījumā, ja 2 tuvas antēnas noskaņotas uz vienu vilņu garumu. Tad uztveršanas skalums abos uztvērējos var stipri pamazināties. Provinces abonentiem, lai gan ātrmaiņu pakāpes pierīkošana ir vēlama, tomēr tik nepieciešama nav, jo labi izbūvēts audions ir pietiekoši selektīvs, lai attdalītu staciju no stacijas, sev., ja lieto vēl vilņu filtru. Traucējumi no vietējā raidītāja liela attāluma dēļ te atkrit.

Šeit ievietojam kāda modernizēta 3 - lampiņu uztvērēja 1 + 1 + 1 uzbūves aprakstu. Audiona un lēnmaiņu pastiprināšanas daļa te ir tā pati, kas jau bij aprakstīta žurnālā «Radio» Nr. 3. (t. i. iepriekšējā numurā lpp. 73.), tā kā te visi paskaidrojumi būs tikai attiecībā uz pievienojoamo ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpi.

Antēnas saite te ir «aperiodiska», resp. nenoskaņota. Jāievēro, ka šis nosaukums pēc būtības nav pareizs, jo, lai kāda antē-

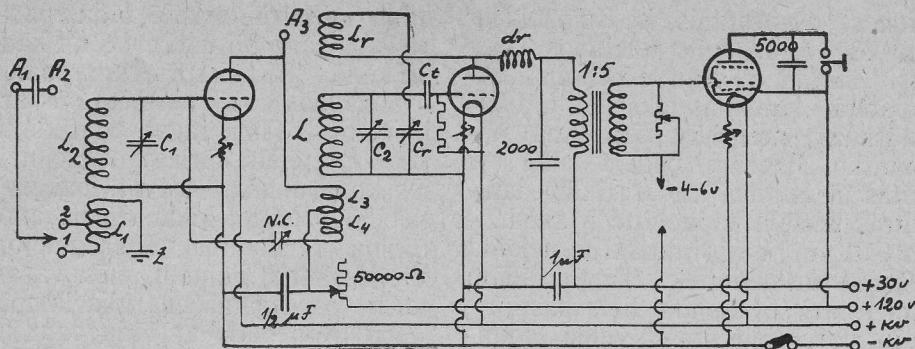

Modernizēta 3-lamp. normāluztvērēja šēma.

na mums arī nebūtu, arvieno te ir zināma pašindukcija un tāpat zināma, noteikta antēnas kapacitāte, tā tad arī noteikts svārstību periods un tāpēc arvieno katra antēna ir periodiska, resp. noskaņota. Tīkai praksē tās periods tiek nemts citāds, nekā uztveršanai, parasti ar lielāku biezumu (mazāku vilņu garumu), un tāpēc attiecībā uz uztveramo vilņu garumu (piemēram, no 200 metr. uz augšu), tas ir nenoskaņots. No tam arī šis nosaukums.

Antēnu var tieši pieslēgt spolei L_1 , 1. vai 2. ligzdiņā (visa un puse), atkarībā no vajadzības un vēlāmā skalumā. 2. ligzdiņā pieslēgtā antēna dod labāku selektīvitāti, bet mazāku skalumu. Selektīvitāti vēl vairāk var palielināt, ja antēnā iešķēdz kondensātoru C_a , kurš antēnas kapacitāti vēl vairāk samazina. Šo kondensātoru būtu arvieno jālieto, ja ir samērā gara antēna, piem., 50 un vairāk metru garumā un ar to vēlās uztvert īsākus vilņus, piem., ap 250 mtr. un mazāk. Arī istabas antēnām šis kondensātors ir ieteicāms, jo tām parasti ir diezgan ievērojama kapacitāte, sakarā ar tuvo attālumu no sienām, resp. „zemi”. Citādi var gadīties, ka antēnas pašsvārstības periods ir lielāks par vēlamo uztveramo, un sakarā ar to noskaņošanās uz pēdējo visai apgrūtinoša. Kondensātora C_a lielums ir parasti ,apm., 200 cm. un te var lietot parasto blokkondensātoru šādā ietilpībā.

Tīkliniņa spole L_2 ir tāpat izveidojama, kā tas agrākos aprakstos minēts un viņas savienošana ir skaidra no šēmas.

Spolei L_1 nemami 16 tinumi, ar atzarojumu pie 8. tinuma. Spolei L_2 , tāpat kā audiona spolei, nemami 60 tinumi. Šiem

vilņiem (200—550 mtr.) spoles tinamas no 0,5 mm dubulti izolētas (ar zīdu vai kokvilnu) vara stiepules uz kopēja 6—7 cm. caurmērā prescela izolācijas velteņa. Spolu ārskats ir līdzīgs lpp. 41, aprādītam (tikai te atkrit trešā, reģenerācijas, spole). Attālums starp abām spolēm ir vidēji 5 mm. Jo lielāku to nem, jo uztvērējs ir selektīvāks, bet arī klusāks, jo mazāks enerģijas daudzums pāriet no antēnas uz tīkliniņa spoli.

Gariem vilņiem (800—2100 mtr.) spolēm ir vairāk tinumi un tāpēc tās tin uz tāpiņām, pēc paņēmienā, kurš apskatīts žurnālā «Radio» Nr. 2. š. g., lpp. 41. Spolei L_1 nem 120 tinumus, ar atzarojumu pie 60. tinuma. Spolei L_2 nem 200 tinumus. Stiepules resnumis 0,2—0,3 mm, dubulti izolēta.

Ātrmaiņu pastiprinātājas lampiņas kvēles reostātu ir derīgi uzmontēt uz priekšplatnes, jo praksē pierādījies, ka šīs lampiņas kvēles pieriegulēšanai dažreiz ir visai liela nozīme, sev. skaluma ziņā.

Loti svarīga ir ātrmaiņu transformātora pierikošana, t. i. spoles L_3 L_4 un L . Te iepriekš jāmin daži vārdi par neitrālizēšanu. Viņas būtība ir jau plašāki apskatīta agrākos aprakstos (piem., Nr. 1. 1927. g., lpp. 8. un Nr. 8, 1927, g., lpp. 257., sev. pēdējā, kur tas iztirzāts no teorētiskā viedokļa.).

Lieta tā, ka pateicoties gan samēra nericīgai, bet tomēr esošai kapacitātei starp lampiņas anodi un tīkliniņu, no anoda uz tīkliniņu nokļūst zināmi spriegumi, kuri klājoties virsū atnākušiem, uztveramiem spriegumiem, izsauc pārkļāšanos, kas tad sajūtams kā kaucošs vai svilpjošs troks-

nis telefonos. Saprotams, ka šo trokšņu (kaucienu) dēļ nekas cits telefonos nav dzirdāms. Tā tad, ja būtu iespējams iznīcināt kapacitāti lampiņas iekšienē, tad šāda pārklāšanās (enerģijas pārnešana) nevarētu notikt. Tiešām, pēdējā laikā ir konstruētas tā sauktās aizsargtīkliņa lampiņas, kurās iekšējā kapacitāte ir samazināta līdz 0,01 cm., t. i. praktiski te nekāda iespāidošanās jau nenotiek. Tāpēc šādām lampiņām ir arī ievērojami liels pastiprinājums, un uztvērējus ar šī veida lampiņām mēgināsim apskatīt nāk. numurā. Bet parastās triodēs šī iekšējā kapacitāte ir no 2—5 un arī vairāk cm., tā tad samērā liela, un tāpēc pārklāšanās spriegumi arī ievērojami.

Kā jau teikts, lampiņas iekšējās kapacitātes samazināšana nestāv mūsu spēkos. Bet mēs varam iznīcināt pārnestos spriegumus. To varētu saprast no šādas pārdomas. Mēs zinām, ja kondensātors ir elektriski uzpildīts, tad uz vienas viņa platnes, piem., ir pozitīvs spriegums, uz otras negatīvs. Ja nu tagad mēs uz pirmās platnes uzdosim vienāda lieluma negatīvu spriegumu, bet uz otras — tikpat lielu pozitīvu, tad rezultātā abi spriegumi savstarpēji iznīcināsies un mūsu kondensātors būs bez jebkādas uzkrātas enerģijas.

Piem., lampiņas anodam, pieņemsim, būs pozitīvs spriegums: tad tīkliņam būs negatīvs. Ja mēs no ārienes tagad tīkliņam uzliekam tikpat lielu pozitīvu spriegumu, tad tas uz anodu izsauc tādu pat negatīvu spriegumu un rezultātā abi spriegumi uz katra elektroda iznīcinas un nekādas strāvas pārnešanās nevar notikt.

Šo paņēmienu nosauc par neutrālizēšanu, un viņai ir izcilus liela nozīme ātrmaiņu pastiprināšanas technikā, jo faktiski tikai viņa arī dara iespējamu ātrmaiņu strāvas pastiprināšanu.

Praksē šo pretējo spriegumu panāk vairākos veidos. Mūsu agrākos žurnāla numuros ir apskatīta tā sauktā tīkliņa neutrālizēšana. Tās princips ir tāds, ka no sekojošās aiz neutrālizējamās lampiņas tīkliņa spoles mēs nemam kādu atzarojumu un tad to caur tā saukto neutrālizēšanas kondensātoru vai neutrōdonu savienojam ar ātrmaiņu pastiprinātājas lampiņas tīkliņu. Tagad darbība ir šāda. Tī-

kliņa kontūrā cirkulē tāda pat biežuma strāva, kāda bij uztverta, un kāda ir anoda kēdē. Tā tad sprieguma maiņas uz neutrālizēšanas kond. platnēm būs ar tādu pat biežumu. Tikai tagad uz tīkliņu tiks uzklāts pretējais spriegums, jo neutrālizēšanas kond. maiņa strāvas fāzi uz 180° , attiecībā pret to, kāda bij uz anodu, resp. tīkliņu no sākuma. Pie regulējot neutrālizēšanas kond. lielumu, mēs varam panākt to, ka pārnesamā enerģija lampiņas iekšienē ir vienāda ar tādu caur neutrālizēšanas kēdi skaitliskā, resp. lieluma ziņā, bet virzīta pretēji un sekas būs tās, ka nekāda enerģijas pārnešanās nevarēs notikt, tā tad būs izslēgta kaukšana, resp. svilpšana.

Ja agrāk šo paņēmienu (t. i. tīkliņa neutrālizēšanu) bieži lietoja, sev. pie noskaņotiem anoda kontūriem, tad tagad, kur prasības pēc selektīvitātes ir ievērojami augstākas un tamēl arvien lieto ātrmaiņu transformātorus, parasti lieto tā saukto anoda neutrālizēšanu.

Viņas būtība ir šāda. Anoda kēdē ir ielēgta spole, resp. primārais ātrmaiņu transformātora tinums maiņenerģijas pārnešanai uz nākošo pakāpi. Tā tad, spoles galos būs zināms sprieguma kritums, atkarībā no uztverto impulsu biežuma. Ja tagad sērijā ar šo spoli ieslēgsim gluži tādu pat spoli, tad arī šī spole būs tāds pat sprieguma kritums, kā pirmā. Ja spoles sakārto simmetriski no strāvas pievada, tad katrā spolē būs vienāds sprieguma kritums pēc atsolūtā lieluma, bet ar pretējām zīmēm. Ja tagad, tālāk, otras spoles ārējo galu caur neutrālizēšanas maiņkondensātoru (neutrōdonu) savieno ar lampiņas tīkliņu, tad uz viņa arī radīsies pretēji spriegumi tiem, kādi caur lampiņas iekšējo kapacitāti rodās uz tīkliņu — anodi tiešā iedarbībā. Grozot neutrōdonu, resp. to pie regulējot, var atrast stāvokli, kur abas enerģijas ir atkal vienādas skaitliskā ziņā, bet pretējas pēc zīmēm, un tātad savstarpēji iznīcinās.

Sevišķi no svara šī neutrālizēšanai ir uz radiofona vilņu diapazonu (200—550 mtr.) un tāpēc tā jo rūpīgi jāizved. Arī gaŗākiem vilņiem, (pāri par 1000 mtr.), lai arī te iespāidošanās ir mazāka, tomēr ieteicams lampiņu neutrālizēt. Šiem vilņiem nemam to pašu spoli, kāda mums jau bij


izgatavota audionam. Ja tā pagatavota pēc aprakstā pievestiem datiem, t. i. antenas, vai šīnī gadījumā, anoda spole, resp. primārais ātrmaiņu transformātora tiņums, ir ar 24 tiņumiem, ar atzarojumu pie 12. tiņuma, tad to pilnīgi negrozītu var lietot arī tālāk. Tikai galus jāsavieno tagad citādi, kā tas jau šēmā aizrādīts. Gariem vilņiem jāņem 100 tin., ar atzaroju mu pie 50. tiņuma (t. i. kā agrāk).

Gadījumā, ja spoles nebūtu uztītas, tad tās tinot, labāks būtu šāds celš. Uztinam uz izolācijas velteņa vispirms spoli L_3 ar 12, resp. 50. tiņumiem. Tad ap šiem tiņumiem apliekam papīra kārtu un uz tās, tādā pat virzienā, kā agrāki, atkal uztinam to pašu tiņumu skaitu. Tad viens spolu gals savienojams kopā, un tas būs strāvas pievads, bet iekšējās spoles brīvais gals savienots ar anodu un ārējās ar neutrodonu. Tādā veidā iespējams uzlabot transformātora darbibu un ietaupīt arī daudz vietas. Saprotams, šīnī gadījumā, abas (īso un garo vilņu) spoles jātin uz izolācijas velteņa. Lietojamais stiepules diametrs, tāpat kā ieejas spolei, īsiem vilņiem 0,5 mm, bet gařiem 0,2—0,3 mm., dub. izolēta vaļa stiepule.

Vispārīgi, ātrmaiņu pastiprinātājai lampiņai lieto tādu pat anoda spriegumu, kāds ir lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpei, izņemot gadījumu, ja pēdējais ir pārāk augsts, piem., 150—200 un vairāk voltus. Labākais spriegums triodei ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpē, lai anoda līdzstrāva nebūtu pārāk liela, ir 70—100 volti. Tāpēc, ja arī lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpei ir šāds spriegums, tad to var tieši pieslēgt arī ātrmaiņu pastiprin. lampiņas anodam. Ja tas nav, tad 1) var izvest atsevišķu pieslēgu, 2) var lietot augstomīgu maiņpretestību, (apm., 50.000 omi), pie kam regulēšanu izdara pārbīdot kontakta gredzenu (šelli). Reiz iestādīts anoda spriegums būs arī uz visu laiku vienāds, un tas nav jāmaina. Ja lieto šo pretestību, tad nepieciešami iepriekš tās ieslēgt, apm., pus mikrofarādes lielu blokkondensātoru, kurš savienots ar mīnusu. Arī nelietojot šo pretestību, ir derīgi ieslēgt starp anoda pievadu un mīnusu šo kondensātoru, jo tas dieži ievērojami uzlabo reprodukciju.

Pie uztvērēja izbūves no liela svara ir spoles L_1 L_2 un L_3 L_4 L L_r novietot state-

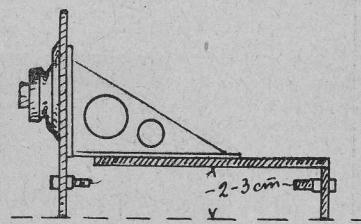niskās plāksnēs, lai novērstu savstarpēju iespaidošanos. Tā kā te, visumā, ir daudz vairāk dažādu vadu, nekā tas bij audiona uztvērējā, tad, lai tie nemaisītos viens tuvu otram, ieteicama viņu zināma šķirošana. To panāk, ja uztvērēja pamata dēli paceļ par 2—3 cm. augstāki, t. i. lai tas negūl tieši uz uztvērēja kastes apakšu, bet gan virs viņas, kā tas redzāms pievestā griezumā.



Uztvērējs ar paceltu pamatplātni šķērsgrīzumā.

Tad visus strāvas pievedējus no baterijām, kvēles un anoda, izvedam pa pamata plāksnes apakšu, bet visus vadus un savienojumus starp spolēm, kondensāto riem u. c., pa pamatdēļa augšu. Tad uztvērējam būs glīts iekšskats un visi savienojumi ērti pārredzami.


Lai pēc patikas antēnu varētu pievienot ir pie audiona pakāpes, ir pie ātrmaiņu, ir izvests pievads A_3 , savienots ar ātrmaiņu transformātora prim. tiņuma anoda galu. Saprotams, klausoties tikai ar audionu un lēnmaiņu pastiprinātāju, ir jāizslēdz ātrmaiņu pakāpes lampiņa, resp. jāizgriež reostāts.

Viens, otrs mūsu lasītājs interesēsies, vai ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpei var lietot 2 - tīkliņu lampiņas. Tas ir pilnīgi iespējams, ja lampiņas iekšējo tīkliņu (skrūvīti pamatnes ārpuse) savieno ar anoda pievadu iepriekš ieejas ātrmaiņu transformātora spolē L_3 . Te gan jāaizrāda, ka neitrālizēšanas kondensātors, sakārā ar dažām lampiņas īpašībām, nav no tāda svara un tāpēc to dažreiz var arī ne lietot. Tad paliek vienīgi spole L_3 . Saprotams, tas ir jāpamēģina, sev. īso vilņu diaposonā. Ja rodas svilpšana, tad jāneitrālizē, kā aizrādīts.

Uztvērēja montāžas šēmu te neievietojam, jo uzbūve ātrmaiņu pastiprinātājam ir tik vienkārša, ka tā skaidri izprotama no principa šēmas. Uztvērējam vienīgi di-

mensijas drusku palielinās, jo tam šīnī gadījumā jāpaliek garākam par 1 spoles tiesu. Uz priekšplatnes tad novietojami 2 noskočošanās kondensātori un reģ. kondensātors Cr, kā arī reostāts ātrmaiņu pastiprinātājas lampiņas kvēles regulēšanai. Par pamatu nēmama montāžas šēmā žurnālā Nr. 3. lpp. 74, pie kam ātrmaiņu pakāpe novietojama kreisajā pusē, un tās spoles ir stateniskas audiona pakāpes spolēm.

un izslēgtu viņu skanēšanu pie satricināšanās (mikrofona efekts). Spoles šīnī uztvērējā nav gan nēmtas tādas, kā aprakstā minēts, jo tās sākumā bij domātas citām vajadzībām, un tikai gadījuma dēļ ieķuva šīnī uztvērējā. Tās nav 8 - veidīgas, kā tas no sākuma izliktos, bet gan bij tītas no resnas stiepules (0,75 mm.) un tāpēc aizņēma pārāk daudz vietas. Lai viņas varētu ievietot uztvērēja iekšienē, tās sadalīja uz pusi un uzlika vienu otrai

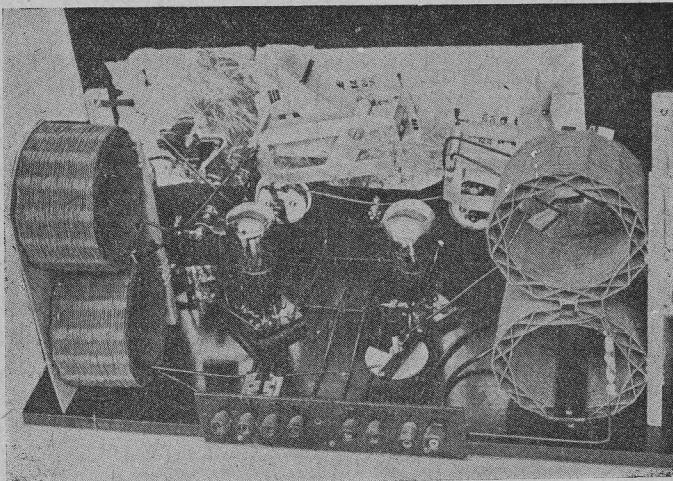

3-lamp. uztvērēja iekšiene.

Pievienotā uzņēmumā mēs sniedzam iekšskatu no aprakstītam līdzīga 3 - lampu normāluztvērēja $1 + 1 + 1$. Šeit gan pamatplāksne nav pacelta (jo uztvērējs būvēts 1928. g. beigās), tā kā vadu biezoknis te ir lielāks. Pa labi ir ieejas spoles, pa kreisi audiona kontūra spoles. Kā redzāms, abu spolu komplekti ir stateniskās plaknēs. Priekšplatnēs aizmugurē pielimēts staniola ekrāns aizsargāšanai pret rokas kapacitāti. Jāpiezīmē, ka ērtāki nēmt vaļa foliju, ka vieglāki piestiprināma un glītāka. Ekrāns ir savienots ar kvēles mīnusu. Priekšplānā ir nēmts mazais P. T. D. G. D. neitrālizēšanas kondensātors. Tas ir lēts un pietiekoši labs. Vēl lētāk var iznākt, ja viņa vietā nēm izolētu vadu, un to sagriež auklā. Regulēšanu izdara tādējādi, ka auklu atgriež valā vai piegriež dažus vijumus klāt.

Lampiņas pamatnes te novietotas uz gu mijas paklājiem, lai tās būtu vibrējošas

virsū. Katrā spolē ir 100 tinumi. Ātrmaiņu transformātora primārais tinums, kā arī reģ. spole tīta no tievākas stiepules (0,25 mm.) un ievietotas audiona tikliņa spolu (pa kreisi) iekšpusē.

Šo uzņēmumu ievietojam ne kā parau gu, bet gan kā samērā raksturīgu piemēru, kā ar maz pārgrozījumiem iespējama vecāka uztvērēja modernizēšana, jo arī šis uztvērējs pārbūvēts no kāda vecāka tīpa. Tas ir pietiekoši selektīvs, lai vietējo raidītāju (gan ar vilnu filtra palīdzību) izslēgtu uz, apm., 460 mtr. uz leju, bet, apm., 600 mtr. uz augšu no Rīgas vil na ((525 mtr.). Bez tam gan Rīga vēl traucē uz 1. harmonisko (apm. diapazonā no 310—250 mtr.) un pie stereofona arī uz 200. mtr. daļu (apm. līdz 240 mtr.). Tomēr te jāievēro, ka attālums no raidītāja nav visai liels (apm. 0,6 km.), ja tas atrodas Iekšrīgā, pie biržas. Lietojamā antēna ir, apm., 50 mtr. garumā, 3—4 mtr.



VALVO

radio lampas

uzlabo uztvēršanu

KATRAM

aprātam ir dabūjamas piemērotas

VALVO-Lampas

Pieprasiet katra radio veikalā.



**Esmu
sajusmināts**

par

DARI-KRISTALU

un

DARI-DETEKTORU

100% jūtība!

virs skārda jumta. Citās vietās un pie izdevīgākas antēnas, domājams, būs daudz labāki selektīvitātes noteikumi. Dienā skalruni iespējams dabūt gandrīz visas stacijas pāri par 1000 mtr. (no Lēningrādas līdz Kauņai, un tālāk, jo uztvērējs tagad tiek lietots komerciālām darbam), bet radiofona vilņu diapazonā gan tikai telefonā dažas spēcīgākas stacijas. Ar tumsas iestāšanos regulāri dzirdāmas, apm., 30, un bieži arī vairāk stacijas, ar dažādu skalumu, ne mazāku par R4, t. i. pietiekošu telefona skalumu un līdz pat R9. (piem. Lahi.).

Tā tad arī aprakstītam uztvērējam jā-dod visumā tie paši rezultāti.

Vēl piezīmēsim, ka vilņu filtrs (tas pats arī detektora uztvērējs pēc žurnāla Nr. 1., lpp. 7.) novietots ārpus uztvērēja sevišķā kastiņā, apm., 30 cm. attālumā no viņa, pie sienas. Bez šī filtra vietējā raidītāja traucējumi ir vēl pārāk jūtami.

Kāds lampiņu tips vislabāk lietojams ātrmaiņu pakāpēm? Atklāti sakot, katra lampiņa šim nolūkam izlietojama. Tomēr firmas izstrādājušas dažus lampiņu tipus,

kuri uzskafāmi par vairāk piemērotiem šim gadījumam. Te vislabāk lietojamas lampiņas ar apm. 6% caurtveri un lielu stāvību, apm., 2 miliamperi uz voltu. Kā tādu ar visai labām sekmēm varētu nemt Philips A415, Telefunkān RE084 vai Valvo A408. Cenas visiem šiem tipiem gandrīz vienādas (apm. Ls 14,—). Bet loti labi izlietojamas arī Philips A409. Tips Philips A410 un A435 vairāk lietojamas gadījumos, ja primāram transformātora tiņumam ir lielāka pretestība, sev. pēdējam tipam, kura iekšējā pretestība ir, apm., 29.000 omi. Te izdevīgāki jau anodam lietot noskaņotu kontūru, vai pretestības pārnesumu. Neitrālizēšana šīnī gadījumā atkrit, jo lampiņai ir loti niesīga kapacitāte starp anodi un tīkliņu, tikai 0,3 cm.

Pilnigi iespējams lietot lampiņas arī no citu voltu sērijas.

Tāds ūsumā būtu pilnīgs 3 - lampiņu normāluztvērēja apraksts, 1 + 1 + 1, kurš samērā viegli izbūvējams arī nespeciālistam, izdarot dažus nelielus pārgrozījumus savā tagadējā uztvērējā. Gan tas domāts vairāk rīdziniekiem, jo kā jau

sākumā aizrādījām, skaums daudz liejāks par labu audionu ar trīstikliņa pastiprināmību nebūs. Vienīgi selektīvitātē ievērojami pieaugus. Tas pilsētās no svara ir tamdēļ, ka te uztveršanas apstāklī, sakarā ar dažādiem zudumiem (mūra ēkas, skārda jumti, daudzas kaimiņu uztverošās iekārtas, resp. antēnas) ir stipri nelabvēlīgāki, kā provincē, resp. uz laukiem. Arī strāvas patēriņš te ir lielāks, kamdēļ bateriju uzpildīšana un izmaiņa ir biežāka, nekā pie mazākiem aparātiem. Te jau zināmā mērā atmaksāsies tā sauktie tikla pieslēguma parāti.

Ar to nobeigsim mūsu uztvērēju modernizēšanas apskata pirmo posmu. Te apskatītas tās iespējamības, kurās parastam abonentam, bez lielākām radiotehnikas zināšanām, izvedamas paša spēkiem. Liejākai daļai radiofona abonentu ir no svara paši priekšnesumi kā tādi, un aparāts, resp. uztvērējs viņiem nav mērkis, bet gan tikai nepieciešams līdzeklis mērķa, t. i. labas un nekroploitas reprodukcijas, sasniegšanai. Ja abonents pie savā uztvērēja izbūves vai pārbūves turēsies visumā pie šiem aprakstiem, tad arī ievērojāmā mērā atkritis vilšanās pie dažādu izbazūnētu šēmu izbūves. Vienkāršākais uztvērējs ir labākais un tas nesīs vismazāko vilšanos, jo tas dod arvienu to, ko tas spējīgs dot. «Sportiskās» šēmas ir labas, bet tikai piedzīvojuša speciālista rokās. Nespecialista būvējums te parasti darbībā ir daudz sliktāks par vienkāršu, viegli izbūvējamu uztvērēju. Tas arvien būtu jā-

ievēro tiem, kuri ar maziem līdzekļiem, resp. zināšanām grib sasniegt kaut ko ārkārtēju, un tamdēļ kērās pie visādu «divu» u. c. speciālu šēmu uzbūves, jo, lūk, tie it kā ar 2 lampiņām, piemēram, varot dot to pašu, ko dot kāds 4 - lamp. uztvērējs. Pat labākais apraksts (un ir bijuši gadījumi, kad tieša kopēšana no gatava uztvērēja nav neko labu devusi) nevar tiem līdzēt, jo technisko zināšanu bagāža tiem ir par niecīgu.


Tā tad, pirms kārmas pie uztvērēja būves, caurskatat šos aprakstus un mēģinat tikt skaidrībā, ko vēlaties ar to sasniegt, kādi jums ir rīcības līdzekļi un zināšanas. Ja zināšanu ir pamaz, tad sākat ar vienkāršako, piem., audionu un tad soli pa solim ejat tālāk. No šādas darbības nav jābaidās, jo taču neviens meistars no debesim nekrīt. Sliktaki būs, ja, piem., iedomāsaties būvēt kādu speciālu, izreklamētu uztvērēju, ar vairākām lampiņām, pie tam vēl no aizsargtikliņa tipa, (Tādi gadījumi bijuši vairāki. Red.) izdosat daudz naudas un rezultātā nēkas nebūs panākts, jo daudz neko, varbūt, nedzirdēs.

Kamēr uzbūvējot vienkāršu aparātu, piem., pēc pieviestiem aprakstiem, uztvērējs var darboties pilnīgi apmierinoši, pat teicami.

Elektrons.

P. S. Nākošā numurā apskatīsim uztvērējus ar aizsargtikliņa lampiņām un dažas speciālas radiouztvērēju šēmas.

Klūdas izlābojums. Šema 3.

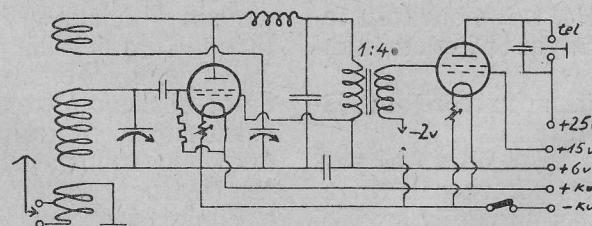

Nepatīkama klūda ir iezagusies pag. žurnāla «Radio» numurā, pie šēmas Nr. 3. 75. lapas pusē. Tur lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpē (otrā lampiņa) lampiņas iekšējām tīkliņam jābūt pievienotam pie apm. plus 15 voltiem, bet anodam pie plus 25

voltiem. Zīmētāja klūdīšanās, resp. nevērības pēc pie pauzēšanas no skices izvilkta nepārtraukta līnija no iekšējā tīkliņa uz anoda pievadu, caur ko iznāk, it kā tā daļa, kura ir ietverta anoda baterijā no plus 15 volt, līdz plus 25 v., ir saslēgta uz

īso. Tas ir nepareizi un to saprātīs katrs no pievestiem paskaidrojumiem pie šēmas. Taču, lai šo klūdas velnīju iznīcīnātu uz visiem laikiem, lūdzam mūsu god.

lasītājus šo mazo savienojošo strīpiņu izkasīt, tā kā šēma izskatīsies tāda, kā šeit aizrādīts.


Karakuģis kā elektriskā spēka stacija.

Takomas pilsēta Vašingtonas štātā (Z.-Amērikas Sav. Valstis) tiek apgādāta ar elektību no stacijas, kura kā dzinēju izlieto baltās ogles, t. i. šīs stacijas mašīnas tiek dzītas ar ūdenssspēku. Taču, sakarā ar ilgstošo lielo sausumu vairākus mēnešus atpakaļ ūdens krājumi palika arvienu mazāki un tā vienu jauku dienu stacijas mašīnas apstājas, jo ūdens, kurš tām bij vajadzīgs, bij izsīcis. Neskatoties uz vēlāk sekojošām lietaiņām un sniegainām dienām ūdens krājumi nepa-


apm. 100000 H P), ne tikai nelielai Takomai ar saviem apm. 110.000 iedzīvotājiem.

No kuģa ražotā elektr. strāva tiek uztransformēta no 4400 uz 50.000 voltiem, un tad pa kabeli aizvirzīta uz pilsētas elektr. centrāles sadalīšanas plāknī, kur to jau sadala, saprotams, iepriekš notransformējot uz vajadzīgo lielumu, t. i. 220 v. resp. 110 v.

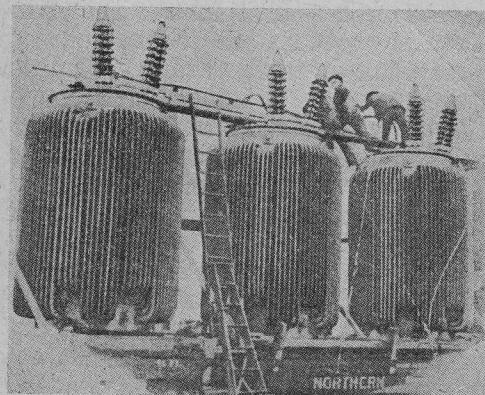Vēl jāpiezīmē, ka karakuģis «Lexington» (vairāk pazīstams ir viņa dvīņu kuģis «Sa-



Milzu transformatori 4400/50.000 v.

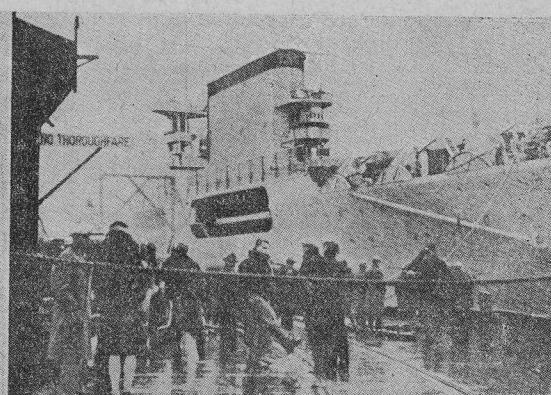

«Lexington», noenkurots krastmalā, apgādā pilsētu ar elektr. gaismu.

pildinājās un tā pilsētas iedzīvotāji atkal bija spiesti lietot citus, nemodernākus, gaismas līdzekļus (petroleju, sveces u. c.). Daži veikalnieki, kuriem šīs lietas bija krājumā, pa tumsas laiku nopelnīja smuku naudu. Sliktākais bij tas, ka šīs tumsas laiks bija taisni tad, kad dienas visīsākas, t. i. ziemas sākumā. Lai nu pilsētai šīnī ziņā izlīdzētu, Amērikas Sav. Valstju jūrlietu ministrija nosūtīja uz 30 dienām šīs pilsētas rīcībā savu ar elektību dzīto jūras līdmašīnu bāzes kuģi «Lexington». Šī kuģa spēka iekārta dod 200000 H P, kas pilnīgi pietiekīgs pat visai lielas pilsētas vajadzībām (šķiet, Rīgas elektr. spēka centrāle var dot

ratoga») pieder pie tā saukto elektro-kuģu tipa, t. i. tvaika turbīnes dzen spēcīgus elektriskus generātorus, ar kopjaudu 160.000 kilovatu lielumā, pie kam generātori nekustīgi saistīti ar turbinēm uz vienu asi. No šiem generātoriem iet vadi uz visām mašīnām un motoriem, kuru visumā ir krietiņaudz. Arī dzinēja propellerus īedarbina ar milzīgiem elektromotoriem, novietotiem kuģa pakalgalā. (Sk. aprakstu par elektro-kuģiem iepriekšējā numurā.)

Takomas pilsētai tāds jaudas daudzums ne tuvu nav vajadzīgs, un tā pietiek pat ar vienu ceturtduļu. Par to viņa maksā valsts kasei («Onkulim Semam», kā to amērikanī

paši sauc) paušālsumu 45.000 dollarus mēnesī.

Vāka bildē parādīts svinīgs bridis, kad kuģa galv. inženiers ieslēdz kābeli, kurš strāvu novada uz pilsētu, ar galveno slēgu. Šeit pievienoti uzņēmumi no 3 milzigiem transformātoriem, kurī kuģa mašīnu spriegumu 4400 voltu augstumā uztransformē uz 50.000 voltiem, kāds spriegums vajadzīgs labākai kanālizācijai un uz kuļu iekārtoti pilsētas strāvas noņēmēji resp. pilsētas stacija. Te spriegumu sadala, atsev. transformātoros notransformē uz 110 resp. 220 v. un tad pievada patērētājiem. Otrs uzņēmums rāda kaļakuģi «Lexington», kā tas nostiprinājies krastmalā un sāk dot elektri-

sko gaismu. Liels ļaužu pulks apbrīno kuģi, kurš pēc ilgākas tumsas atkal pilsētai dos gaismu.

Vēl derētu piemetināt, ka vispārīgi kuģu elektības iekārtas ir ļoti plašas, spēcīgas. Piem. pag. numurā aprakstītais vācu ātrējošais okeāna tvaikonis «Europa» ir ar 30.000 degpunktēm tikai apgaismošanai, daudz simtiem motoru, sildamām ierīcēm un t. t. Var pieņemt, ka ar «Europa» elektrisko staciju var apkalpot pilsētu ar vismaz 120.000 iedzīvotājiem, tā tad apm. kā Liepāja ar Jelgavu kopā nemot, Arī citu okeāna tvaikuņu, piem. «Île de France», «Mauretania» u. t. t. elektriskās iekārtas, tikpat spēcīgas.

Trolīts un viņam radnieciskie ražojumi.

Droši vien, ikkatrs radioabonents, kurš savu uztvērēju pats gatavojis, būs bijis arī pārdomās par to, kādu izolācijas materiālu izvēlēties dažādu uztvērēja daļu novietošanai. Un tāpēc ļoti ticams, ka tas būs ievērojis arī sludinājumus par trolītu, kā samērā lētu un labu izolācijas materiālu.

Ļoti daudziem mūsu god. lasītājiem varbūt nebūs zināms, ka trolīts tiek pagatavots no... koka, proti, no priežu koka. Gan ir visai ilgs ceļš, kamēr koks pārveidojas par trolītu, bet tomēr izejviela ir koks.

Pirmais etaps šīnī ceļā ir koka pārvēršana celulozē. Tam nolūkam priežu koku sa-smalcina un apstrādā ar dažādiem sārmiem, piem. natrona, sērainiem u. c. sārmiem. (Vārds celuloze atvasināts no «celula», kas nozīmē šūniņu vielu), pie kam pēc visādiem procesiem, tūrišanām, filtrēšanām rodas sev. masa-celuloze. Ne tikai priežu koku lieto celulozes dabūšanai. To var gatavot arī no citām koku šķirnēm. Starp citu celulozi ražo arī no kokvilnas atkritumiem, pie kam dabū sevišķu paveidu, tā sauktos «linterus». Celuloze nav reakcijas spējīga. Tā ūdeni nekūst, nedeg, daudzas skābes to neiespaido. Šādā veidā to neizlietoto, bet gan atkal pārstrādā tālāk, dabūjot nitrocelulozi, acetylcelulozi, zelulksantogenatu u. c.

Visplašākā lietošanā ir nitroceluloze. Tām nolūkam ielcelulozi ar dažādām vielām bālinā un tad apstrādā (mērcē) ar stipru zal-

pētera-sērskābes maisijumu. Tad celuloze pārvēršās nitrocelulozē. Nitrocelulozi žāvē un tad tālāk apstrādā dažām vielām, kurās nitroceluloze kūst (alkohola ēteri, acetonus, piejaucot izkausētai masai želatīnai pēc vajadzības. Tā tagad ir plastiska masa un tāpēc viegli visādi veidojama. Šķidinošās vielas ātri izgaro un pāri paliek celuloids. (Tādā pat veidā tiek no celulozes gatavota mākslīgā āda, mākslīgais zīds u. t. t.). Nitrocelulozi var apstrādāt arī bez šķidinošām vielām. Tad tā pārvēršas par trolītu un viņa paveidu trioliņu. No celuloida gatavo pārāk daudzas lietas: kēmmes, visādus rokturus, rotaļlietas, Cellona stiklu, foto un kino filmas u. t. t. Tās visas ir ļoti ugunsnedrošas, ātri aizdegā un grūti apdzēšamas.

Vārds «trolīts» ir atvasināts no vācu pilsetīnas nosaukuma Troisdorf, kur atrodas celulozes fabrika, kurā sāka šo izolācijas masu gatavot (Rheinisch - Westfälische Sprengstoff-A.-G.). Nitrocelulozi apstrādā ar nitroglicerīnu, pie kam rodas plastisks produkts, kuļu tad ar karstiem veltniem izvalcē un saspiež. Šie apstrādāšanas paņēmieni ir vairāki un visi viņi ir arī patentēti, tā kā sīkumi nav zināmi. Ja celuloze un viņas paveidi (sev. mākslīgais zīds) bij ļoti ugunsbailīgi, jo tie pārāk labi deg, tad trolīts pat ielikts liesmā nedeg, bet tikai sairst. Kamēr trolīts vēl nav pilnīgi apstrādāts, ir valkans, želatīnveidīgs, viņam pie-

jauc krāsu vielas, lai dabūtu vēlamo nokrāsu un bez tam tā saukto pildījumu. Šis pildījums ir smalki samaltas (miltveidīgi) anorgāniskas vielas, piem. slāneklis, vizla u. c. Trolīta masa ir apm. 40%, pildīja 60%, un tā kā šis pildīja materiāls ir lēts, tad arī trolīts iznāk stipri lētāks par cietgumiju (ebonitu).

Trolīta plates dabū, ja masu ar hidrauliskām presēm saspiež starp 2 līdzēnām un parallēlām virsmām. Ja vienā virsmā ir kādi izgreznojumi (marmorējums, damaskojums u. c.), tad šie izgreznojumi tādā pat veidā iznāk uz izspiestām platēm. Fasona trolītu (caurules, stieņus u. c.) dabū, ja trolīta masu izspiež caur sevišķām formām. Spīdumu uz platēm panāk, apstrādājot pēc izspiešanas ar pulierējošiem tērauda veltiem. Materiālus, kuriem ir masu raksturs, piem. kondensātoru skalas un visādi kloki, telefonu kapseles un iemutes, rokturi, vāciņi, kastiņas u. t. t. tiek izgatavoti šādi. No tērauda izgatavo attiecīgas formas, sauktas matrices, tās no iekšpuses nopolierē, noārdē. Tad trolītu nēm pulvera vai sīku tabletiņu veidā un iepilda to matricē. Tālāk matrici sakarsē līdz noteiktai temperatūrai, kad trolīts sāk palikt irdens un tad zem liela spiediena to saspiež (ar hidrauliskām presēm). Pēc tam matrices izņem, atdzesē ar ūdeni un tad gatavais produkts viegli no tās ir izņemams. Pēcāk gatavos priekšmetus vēl nopolierē, izdara krāsu atzīmes (piem. skalām iespiestās grādu rievās iesmērē balto krāsu), pārbauda uz plīsumiem un tad iesaiņo. Pie šāda gatavošanas veida tad ražojums iznāk lēts un glīts; ja to pašu daļu gatavotu no rokas, ar instrumentiem, tad tie iznāktu vismaz 5 reizes dārgāki.

Tā kā trolīts gatavots no nitrocelulozes, tad tas šķist, piem. acetonā. Tas būtu jāzin katram amatierim, kurš rīkojas ar trolīta dažām. Visumā trolīts ir diezgan trausls, un pie urbšanas, zāgēšanas vai citādas apstrādāšanas tas visai viegli lūst. Ja nu šāds gadījums ir noticis, tad salūzušo gabalu jānoliekt uz lēzenas, līdzēnas virsas, lūzuma vietas (abās pusēs) jāapsmērē ar acetonom un tad ātri jāsaliek kopā ar mērenu spiedienu. Pēc dažām minūtēm daļu var at-

laist, un vēl kādu $\frac{1}{2}$ vai veselu stundu jālauj lūzuma vietai kalst. Tad daļa būs atkal tikpat stipra kā agrāki un lūzuma vieta būs gandrīz nemanāma, ja vien tā ir pareizi salikta.

Tāpat viegli ir aizpildami dažādi caurumi trolīta platēs. Ja caurumiņš mazs, tad sagatavo no trolīta skaidījām un acetona pabeizu kiti, ar kuru aizpilda šo caurumiņu. Jāņem kiti ar tādu aprēķinu, lai svaigs pildījums no caurumiņa mazliet izspiestos, jo pie sažūšanas tas saraujas. Ja caurums liels, tad no tāda pat trolīta, kāds ir visa plate (ar to pašu musturi), izzāgē piemērotā lielumā gabalu un to iekītē ar agrāki minēto kiti, iepriekš cauruma un ieliktņa malas apsmērējot ar acetonu. Tā loti labi iespējams izlabot vecas trolīta plates, kas pie citiem izolācijas materiāliem, piem. ebonīta, visai grūti iespējams. Pēc izlabošanas, ja visa plate ir pulierēta, izlabojuma vietu uzmanīgi nolidzina ar nazi un tad piepulierē ar smalku krītu un vēlāk voiloku.

Pateicoties pildīja anorgānisko vielu cieņumam, metala apstrādāšanas lietas, kā urbji, zāgi u. t. t. te ātri nolietojas. Tamēdēl derīgi nēmt jau lietotus rīkus, tādus, kuri citos gadījumos mazāk noder, piem. vecus urbju, vecu metalzāgi, vecu vili u. c. Viles jāņem ar samērā rupju cirtumu, jo citādi tā ātri aizķepē un grūti iztīrama. Trolīts ir samērā mīksts un tāpēc apstrādājams arī ar nolietotiem instrumentiem. Saprotams, tas ir tikai tāds praktisks aizrādījums, un kam ir vēlēšanās, tas var nēmt arī jaunus instrumentus, ar kuriem darbi ātrāki un arī labāk ir veicami.

Viens trolīta paveids ir tā sauktais triolīns. Te pildījam ir nēmti koka milti. Tāpēc triolīns ir elastīgs un mīksts, loti izturīgs, nenolietojas un to tāpēc lieto linoleuma vietā. Ar krāsām, kuras piejauktas koka miltu pildījam, var panākt dažādus krāsu tonus - izgreznojumus, figūras u. c. Tāpat kā linoleumu, arī triolīna masu uzvalcē uz kādu paklāju, piem. džūtes un citiem audumiem. No triolīna gatavo celipus, lielus paklājus, galda plates, to lieto arī sienu apsīšanai u. c. vajadzībām.

PAZINOJUMS.

Nākošais žurnāla „Radio” numurs iznāks maija mēn. sākuma. Ievērojat sludinājumu pēdējā lapaspusē.

Automobiļi bez sajūga un ātrumu kastes.

Jau ar pirmā automobiļa radošanos katrā auto-drauga sapnis, šķiet, ir bijis tāds vāģis, kurām nebūtu vajadzīgi neērtie un neparočīgie sajūgs ar ātrumu kasti. Šo iemeslu dēļ vēl tagad šād un tād projektē ar tvaiku dzenamus automobīlus, jo tie zināmā mērā tuvojas šim ideālam. Bet citu sliktu īpašību dēļ (sev. ar tvaika radīšanu) tas paliēk tikai uz papīra.

Jau sen bij arī zināms, ka ir iespējams ar motoru dzīt kādu dināmomašīnu, kurā savu strāvu atkal nodotu ar riteņiem saistītam elektromotoram. Šādus ceļus iet dažreiz pie dzelzsceļu lokomotivēm (dižeļa lokomotives) un arī kuģiem (elektrokuģi). Pie automobiļa principā tas pilnīgi bij iespējams, bet praktiski grūti izvēdams, jo smagums līdz ar to ļoti ievērojamī pieauga un pārāk maz atmaksājās, saīlīdzinot ar šķidro degvielu dzinējiem.

Savā laikā bij elektriskie automobiļi dzīti no akumulatoru batērijas. Arī Rīgā, cik atceros, pirms apm. 18—20 gadiem braukāja šāds, ar akumulatoriem dzīts, automobilis, šķiet, piederošs tirdzniec. nāmam Moritz Feitelberg. Katru vakaru viņa izsīkušās batērijas uzpildīja no sev. ietaises, kurā atradās blakus veikālam uz Mārstaļu ielas.

Šāda veida vāgi ir pārāk nepraktiski, jo ar tiem nekur tālu nevar braukt. Cik zināms, agrāki minētais automobilis varēja ar vienu akumulatoru pildītu nobraukt apm. 100—120 kilomētrus, pa līdzenu ceļu, ar apm. 20—25 klm. ātrumu stundā. Bet tas jau nu ir pārāk maz, sev. tagadējos apstākļos.

Tagad technika ir stipri progresējusi. Kas nebija iespējams vēl dažus gadus atpakaļ, tas tagad jau praktiski izdarāms. Un tamdēļ arī autotechnikā tagad izdara mēģinājumus pielietot elektro dzinējus, vismaz lielājiem un smagājiem luksus vāgiem, kur nobrauktā kilometra cena nekrīt svarā.

Šādu mēģinājumu izdarīja nesen General Electric Co. Nujorkā, uzbūvējot luksus-vāgi, kurā ārskats ir pilnīgi līdzīgs parastiem automobiliem. Starpība saskaņāma vienīgi motoru un dzinēju izbūvē, un

vadīšanas svirās. Ir tikai 2, ar kāju nodarbināmas, sviras; viena bremzei, otra gāzei. Nekādi citi rokturi nav atrodami.

Darbība ar šo auto ir šāda. Piespiežot podziņu, starters iegriež bencīna motoru, kurš savienots ar dināmomašīnu. Šīs dināmomašīnas elektriskās strāvas lielums tiek regulēts ar agrāki minēto gāzes sviru (ar kāju). El. motors griež pakalējo asi, kā parasti, ar kardāna pārnesumu caur diferenciālu u. t. t., un viņa apgriezienu skaits ir atkarīgs no pievadītā strāvas daudzuma. Tā tad, abas rokas ir brīvas, resp. tās satur tikai stūres ratu, un tāpēc visa uzmanība veltījama celam.

Pagaidam šīm mēģinājuma vāģim nav lielāks ātrums par 65 km. stundā. Būvētāji tomēr zino, ka pārmainot pārnesuma attiecību pakalējā asi, šis vāģis nebūšot lēnāks par parastiem bencīniem.

Automobiļa mašīnu daļa sastāv no bencīna 4-cil. motora, kurā spara ratā iebūvēta strāvu radošā dināmomašīna. Motoram strādājot, dināmomašīnā rodās elektriskā enerģija, kurā pa kabeli tiek pievadīta elektromotoram, turpat zem šofera sēdekļa. (To daži specialisti uzskata par klūdu, un ieteic motoru pārlikt tuvāki pakalasij, vai pat tieši savienot ar to.) Bencīna motora apgriezienu skaitam pieaugot, pieaug arī ražotās elektr. energijas lielums; motoram tiek pievadīta spēcīgāka strāva, tas līdz ar to arī pavairo savu apgriezienu skaitu un auto virzās ātrāki uz priekšu. Vāga apturēšanu panāk, atlaižot gāzes pedāli un nospiežot bremzi. Tad motors strādā ar maz apgriezieniem, ražotā enerģija ir niecīga un tā nevar iekustināt motoru resp. stāvošo vāģi. Atpakaļgājiens panākams ar maza sviru slēga palīdzību, kurš pārmaiņa strāvas virzienu uz pretējo (te ir lietota līdzstrāva).

Specialisti vēl piezīmē, ka pie šī vāga izveidošanas vēl pārāk cieši turās pie bencīna automobiļa principiem. Elektriskam vāģim izdevīgāki dzinēju motorus būtu novietot uz abām asim, t. i. lai visi 4 riteņi piedalītos vāga virzīšanai uz priekšu, bez kādiem starppārnesumiem. resp. motori būtu pievienoti tieši abām asim. Tad atkristu diferenciāls, kardans un pārnesuma zobrati

Metalizēts koks.

Lai koku padarītu izturīgāku un piemērotu dažādām prasībām, to bieži piesūcina ar dažādām vielām. Pēdējā laikā izdarīti visai labi izdevušies mēģinājumi piesūcināt koku ar dažiem ātrāki kūstošiem metāliem, piem. alvu, svinu un dažādām viņu līgatūrām. Mēģinājumi izdarīti Düsseldorfas dzelzs pētīšanas institūtā, pēc paņemienā, kurū izstrādājis Dr. H. Smidts. Atkarībā no metalizēšanas grāda jaunrodošos materiāla viena vai otra īpašība var tikt spēji izcelta, kas viņām dod jaunu pielietošanas veidu tehniskā un rūpniecībā.

Koka audus var sadalīt 3 grupās. Garenā virzienā iet kanālu sistēma, kurās kokam pie augšanas piegādāja sakņu sulas. Šķēršām iet sērdes starī un starpas aizpildīšā koksne. Parasti pie metalizēšanas ar šķidro metālu piepilda kanālu sistēmu (gareno), kas garengriezumā dod tā saukto māzerējumu. Bet bieži no svara ir arī aizpildīt visu koksni, t. i. atsevišķas koksnes šūniņas, ar metālu. Tas ir pilnīgi iespējams, jo šūniņu sieniņas ir ar porām, kurās vispārīgi pārvilkas ar plānu membrānu. Pie metalizēšanas zem samērā augstās temperatūras un spiediena iespējama membrānas tiek pārrautas un tādā kārtā šūnina piepildās ar šķidro metālu. Bet vispārējā koka struktūra netiek izmaiņita.

Pats metalizēšanas paņemiens principā ir diezgan vienkāršs. Koks ir pamatīgi jāizķāvē (jaizkaltē) un to tad iemērc šķidrā metālā, to pilnīgi iegremdejot viņā, lai gaiss nepiekļūtu. Pēc tam trauku hermetiski noslēdz un izdara lielāku vai mazāku spiedienu, atkarībā no vajadzības. Tādā kārtā koks tiek piesūcināts viscauri ar metālu. Pagaidam izdarīti mēģinājumi ar samērā nelieliem gabaliem, jo laboratoriskai aparātūrai bij nelielas dimenzijas. Taču nekāda starpība nav arī pie lielu gabalu metalizēšanas; jāņem tikai lielāki aparatāti. Mēģinājumā apm. $40 \times 10 \times 5$ cm liels koka gabals tika pilnīgi metalizēts dažu sekundu laikā.

Dažreiz tiek prasīta tikai virsmas metalizācija, plānākā vai biezākā kārtā, lai iekšienē paliktu neaizkārta. Tas ir vēl vieglāki izdarāms.

Saprotams ar metalizēšanu ievērojami pieaug koka svars un vidēji ir no 0,95—5,0,

atkārībā no metalizēšanas pakāpes. Cietās koka šķirnes, piem. mahagoni, rieksta, ozola u. c. koks uzrāda mazāku svara pieaugumu, jo piesūcināmā metāla daudzums kokā ir mazāks. Mīkstākās šķirnēs, sev. priedes kokā, metāla daudzums ir daudz lielāks, un tapēc te īpatnējais svars pieaug gandrīz līdz 5,0, kas norāda, ka gandrīz $\frac{2}{3}$ no koka tilpuma ir piepildītas ar metālu, jo piem. alvas īpatnējais svars ir apm. 7,3.

Kādas kokam nu rodās jaunas īpašības pateicoties metalizēšanai?

Te jāsaka, ka šīs īpašības ir stipri atkarīgas no lietojamās koka šķirnes un tāpat no lietojamā metāla.

Pret saraušanu nekāda starpība starp vienkāršu koku un metalizētu nebija. Pat pie pilnīgas metalizēšanas ta mazliet pasliktinājās. Tāpat pasliktinājās pretošanās pret sašķelšanu. Bet ievērojami palielinājās pretestība spiedei, kurā pieauga vairāk nekā 3-kārtīgi. Cietums pieaug atkarībā no metāla daudzuma kokā, un var sasniegt trīskārtīgu vienkārša koka vērtību, un pat vairāk (piem. pie priedes), sev. ja lieto svina-antīmona ligātūras.

Šī īpašība lielā mērā palielinā ugunsdrošību. Kā zināms, ugunsdrošība zināmā mērā merojas ar kādas celtnes pretošanos pret sagrūšanu ugungrehka gadījumā. Šeit, no vienas puses, koka struktūra aizkavē metāla izplūšanu, bet no otras — metāls aizkavē pašu degšanas resp. apgoļošanās procesu un ar to saistīto sagrūšanu. Metalizēts koks deg ārkārtīgi grūti. Tas pie lielas karsēšanas neattīsta degošas gāzes, ka tas ir pie parastā koka, t. i. tas nespēj degt ar liesmu. Tikai pēc tam, kad pateicoties augstai temperatūrai, metāls no koka virspuses ir iztečējis, šī virspuse iesāk kvēlot; bet kvēle neiet tālak, jo vidienā esošās metāla daļas labi novada siltumu. Tātad metalizēts koks bez siltuma resp. liesmas pievadīšanas no ārienes pats nevar degt, resp. nejauši aizdedzināts tas pats no sevis apdzisis.

Bez tam metalizēts koks uzņem (uzsūc) ārkārtīgi maz ūdena. Piem. vidēji ciets koks, sauss, uzsūc 24 stundās 80° karstū ūdeni apm. 70 gramus uz katriem 100 kub. cm. koksnes. Turpretim vidēji metalizēts 5—7 grammus uz tādu pat koksnes tilpu-

mu. Šīnī ziņā metalizēts koks ir neatsverams pie dažādām būvēm mitrās vietās, jo tas no slapjuma pilnīgi nemainās.

Sie būtu pagaidam 2 galv. pielietošanas veidi. Ta ka pagaidam lielus daudzumus vēl nav mēģināts metalizēt, tad pateicoties metalizēta koka īpatnēji skaistajam, samtaini-spīdīgam metāla izskatam, to labi var pielietot iekštelpu architektoniski-dekoratīvos izveidojumos. Tāpat to iespējams beicēt visādās krāsās un niansēs. Ir ari atrasts, ka plānākos dēļos sazāgēts, tas labi lietojams mūzikas instrumentu būvei, pieni. klavierēm, gramofoniem u. c., jo izceļot visai lielā mērā instrumenta akustiskās īpasības.

Dažas domas par lēnmaiņu pastiprināšanu un transformatoriem.

Iepriekšējā numurā ievietotam aprakstam par lēnmaiņu pastiprināšanu vēl varētu pievienot sekošo.

Kā no atsauksmēm redzam, tad dažiem lasītājiem ir radušies jautājumi par vienu, otru sīkumu. Tamdēl te vēl atkārtosim mazliet plašākā veidā dažus principiēlus gadījumus pie lēnmaiņu pastiprināšanas, kurus iepriekšējā numurā aizskārām garāmejot, jo savā laikā žurnāla slejās lēnmaiņu pastiprināšana tika diezgan izsmēloši apskatīta.

Vispirms atzīmēsim, ka lēnmaiņu (arī zemfrekvences) pastiprinātāju uzdevums ir no audiona lampiņas nākošo elektrisko impulsu enerģijas palielināšana līdz vēlām vai vajadzīgam lielumam. To panāk pateicoties lampiņu relē darbībai, t. i. nēcīgi atnākošie enerģijas daudzumi uz tīkliņa attiecīgā ritmā ieslēdz stipru, vietēju strāvas avotu anoda kēdē, kurā ievietots strāvas noņēmējs. Radiofona priekšnesumu uztveršanai parasti nelieto vairāk par 2 pakāpēm, sev., ja tiek lietota transformatoru saite. Tas tāpēc, ka blakus numis vajadzīgajam pastiprinājumam nonāzikas, runas u. t. t., tiek šādā pat veidā pastiprināti visādi citi elektriski impulsi, piem., atmosfāras elektrības atpildīšanās, dažādi indukciju impulsi no elektr. aparātiem u. c., kas rezultātā telefonā vai skalrumā dod visāda veida trokšņus, un relatīvi jo stiprākus, jo lielāka ir lēnmaiņu

ievērojot metalizētā koka lielo cietumu un arī apstākli, ka tas pie lielāka spiediena spēj uzņemt ēļu līdz 3% no tilpuma, viņu var izlietot slīdgultniem un vispārīgi tādos gultnos, kur ir visai lieis spiediens un kuŗus nevar ēidot (piem. dselzs valcētavās).

Bez tam elektriskā vadāmība pie metalizēta koka gareniski ir visai laba, kamēr šķērsām tas izturās ka izolātors resp. pusvadītājs. Tas pats ir sakāms par siltuma vadāmību, kurā gareniski ir 5 reizes labāka, nekā šķērsām.

Nav divas domas par to, ka ar koka metalizēšanas paņēmienu attīstību, radīsies arvien jauni pielietošanas veidi, kā technikā, tā rūpniecībā un arī amatnieciskā mākslā.

pastiprināšana. Tāpēc, praktiski, tālāk par 2 pakāpēm vie radiofona priekšnesumu uztveršanas un pastiprināšanas neiet, jo tad citi blakus trokšņi paliktu tik spēcīgi, ka pārāk jūtami traucētu sadzirdēšanu, un kroplotu skaņas. Komerciellās stacijās, sev. pie telegrafa zīmju uztveršanas, lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpes ir lielākā skaitā, bieži 6—8, saprotams, pielietojot visādus toņu u. c. filtrus. Tas nepieciešams tamdēl, lai arvienu būtu garantija par uztveršanu, jo te parasti ir mēchaniska zīmju reģistrācija, resp. rakstais darbs.

Radiofona uztvērēju technikā, sev. pēdējos gados, lēnmaiņu pastiprināšanai piegriež lielu vērību. Ja arī pārāk daudzi klausītāji vēl arvienu izrāda lielu vēlēšanos uztvert tālstacijas, pie tam jo lielā skaitā, un tāpēc bieži uz lēnmaiņu pastiprināšanu skatās, kā uz neizbēgamu piedēkli savam aparātam, kurš ir jācieš, tad tomēr jāaizrāda, ka lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpes ir un paliek galvenās noteicējas labai reprodukcijai. Šī nevērība pret šo svarīgo uztvērēja sastāvdalu var būt izskaidrojama ar to, ka daudzi abonenti ir nepareizos ieskatos par radiofona mērķi un zināmā mērā ar nepietiekoši attīstītu mūzikālu dzirdi. Vēl tagad sastopams pārāk liels abonentu skaits, kurš uz radiofona priekšnesumiem skatās no sportiskā viedokļa, un ātrāk neapmierinās, ka-

mēr nav sadzirdētas vairāk desmit tālstačijas, resp. viņu izsaukumi. Kad tas tiem kādu dienu neizdodās, tad tie dūsmojas, ir uz vietējo raidītāju, kurš it kā traucējot šo tālstačiju sadzirdēšanu, ir uz savu uztvērēju, kurš nav spējīgs dot, ko no viņa prasa, ir uz slikto radiolaiku u. t. t.

Nav noliedzama tālstačiju labas uztveršanas nozīme. Taču zināmās robežās. Mākslinieciskā daļa radiofona priekšnesumu programmā, sev. mūzika, ir tā daļa, kurai ir starptautiska vērtība. Ja nu mūzika netiek tā reproducēta, kā tai vajadzētu būt, tad visbiežāk vainu uzvel raidītājam. Bet tas taču atrodās speciālistu pārziņā, kuŗi kontrolē katru sīkumīnu, un tamdēļ parasti raidītājs nenoraida kropļotu mūziku. Vaina tāpēc meklējama mūsu uztvērēja. Uztvert labi dažas stacijas ir daudz vērtīgāki, nekā sadzirdēt vairāk desmitas, bet kropļoti. Tāpēc no svara būtu ne tikai skalums, bet arī tīrskanīgums, pat ja to sasniegstu uz skaluma, resp. attāluma rēķina.

Pēc kāda principa nu būtu jāizbūvē pastiprinātājs, lai tas pēc iespējas nekropļoti dotu skaluma pieaugumu?

Kā zināms, anoda strāvas svārstības ir proporcionālas tikliņa sprieguma svārstībām. Tāpēc, dabīgi, lai panāktu lielas anoda strāvas izmaiņas (resp. lielu skalumu), mums jāgādā par lielām sprieguma izmaiņām. Pie mainīga virziena strāvas mums iespējama tā sauktā sprieguma pārveidošana ar transformātoriem. Principā tās ir 2 blakus novietotas spoles; to spoli, pa kuŗu plūst atnākošā strāva, nosauc par primāro, bet otru, kuŗā rodās inducētā, no pirmās spoles, strāva, par sekundāro. Otrā spolē, teorētiski, rodās par tik augstāks spriegums, par cik te tinumu ir vairāk, nekā pirmā spolē. Piem., ja otrā spolē ir 2 reiz vairāk tinumu, tad te spoles galos esošais spriegums ir 2 reizes lielāks par to, kāds ir pirmā spolē; ja tinumu skaits ir 3, 4 u. t. t. reizes lielāks, tad arī otrā spolē spriegums ir tikpat reizes lielāks. Šādu 2 spolu sakopojumu nosauc par transformātoru, bet tinumu skaita attiecību par pārnesumu. Tā tad mums ir transformātori ar pārnesumu 1:2, 1:4 u. t. t., un arī otrādi, ja vēlāmies sasniegat mazāku spriegumu otrā spolē, 2:1, 3:1, 4:1 u. t. t. Transformātori ir arī ar

Tikai pirmklašie

R A D I O

fakrikati nodrošina

panākumus



Tikla strāvas aparātiem
Transformatori, droseles **GÖRLER**
Kondensatori **HYDRA**
Izlidzinātāju lampas **TEKADE**
Skaļruni „BADUF”, „BAYER”
„BLAUPUNKT” magn. sistemas
Mainkondensatori, sīknoskaņošanas ierīces N. S. F. un visus
citus radio piederumus pastāvīgi noliktavā

Radio kantoris

Vierhuff & Arnack

Rīgā, Kungu ielā № 1.

citādu pārnesumu, ne tikai pilnu skaitli reizes, piem., 2:5, 3:4 u. t. t., atkarībā no vajadzības.

Ne visus transformātorus var vienādi labi izlietot. Te vēl jāņem vērā tās strāvas maiņu skaits sekundē, resp. biežums (arī frekvence), ar kādu mums ir darišana. Lieta tā, ka strāvai, plūstot pa vadītāju, stājās pretīm tā sauktā pašindukcijas strāva, kurā ir jo lielāka, jo vadītājs ir garāks, resp. spolei vairāk tinumu. Ja strāvas maiņu skaits sekundē ir liels, tad pirmātnējā strāva vēl nav pārvarejusi pašindukcijas strāvas pretdarbību, kad strāva maina savu virzienu, kuram atkal pretīm stājās pretējā pašindukcijas strāva. Tā iznāk, it kā strāvas kēdē būtu ieslēgta visai liela pretestība, kura viņu nomāc. Ir skaidrs, ka šī pretestība nav reāla, jo vadītāja omiskās pretestības lielums ir mazs. Tāpēc šo pašindukcijas pretestību nosauc par šķiectamu, un viņa ir atkarīga vienīgi no strāvas maiņu skaita sekundē. Jo lielāks ir tas, jo lielāka pretestība mums ir.

Šīm šķietamām pretestībām radiotehnikā ir liela nozīme, jo tās lieto tur, kur ir jāšķiro dažāda biezuma strāvas. Piem., mēs, kā to jau agrāki redzējām, audiona lampiņas anoda kēdē ieslēdzām kādu spoli, kurās uzdevums ir ātrās mūzikas, resp. runas ritmā izsauktos impulsus aizturēt un tos pa vieglāku ceļu caur reģenerācijas spoli novirzīt uz mīnusa pieslēgu, resp. katodu, bet izlīdzinātos, lēnos apvienotos impulsus šī spole viegli laiz cauri un tie tiek reproducēti ar skalruni vai telefonu. Šīs spoles nosauc par drosela spolēm (no vācu «erdrosseln», t. i. nožņaugt). Piem., samērā ātrajām svārstībām, kādas ir radiofona diapazonā, necaurejama pretestība jau ir spole ar 600—1000 tinumiem. Bet, jo lēnākas paliek svārstības, jo lielāks skaits tinumu būtu jāņem, lai šādai strāvai radītu vajadzīgo šķietamo pretestību.

No otras puses, ir zināms, ka, ja spoles vidū ieliek dzelzs sērdi, tad spoles magnētiskais lauks ievērojami palielinās. Tāpēc pie droselēm, kurām jāizsījā visai lēni mainīgas strāvas, bez samērā liela tinumu skaita spolei, nem vēl dzelzs sērdi. Ar to magnētiskais lauks paliek visai spēcīgs un arī izsauktie pašindukcijas sprie-

gumi tādā pat mērā pieaug, tā tad šķietamā pretestība ir liela.

Bet transformātoriem ir japārnes enerģija no viena tinuma uz otru. Tas jo labāki izdodās, jo spēcīgāks ir magnētiskais lauks ap primāriem tinumiem. Te nu būtu jāizšķir 2 gadījumi. Mēs jau agrāk redzējam, ka magn. lauks ievērojami palielinās, ja spoles vidū ievieto dzelzs sērdi. Tā tad šīnī ziņā tas būtu visai noderīgs. Bet no otras puses, šī sērde izsauc lielus pašindukcijas spriegumus, kurā, kā redzējām, aiztur primārās strāvas caurplūšanu. Tamēl, ja ir darišana ar ātri mainīgām strāvām, dzelzs sērdi nevar lietot un tāpēc transformātori ātrmaiņu strāvām saistīv vienīgi no 2 blakus novietotām spolēm. Piem., zināmā mērā par ātrmaiņu transformātoru būtu uzskatāmas spoles La un L, šēmā žurn. «Radio» Nr. 2., lpp. 38. Te ātri mainīgās strāvas, uztvertas caur antenu, ap spoli La veido ātri mainīgu magn. lauku, kurš spole L izsauc tādus pat mainīgus impulsus, tikai ar augstāku spriegumu, jo parasti La ir zināmā tinumu attiecībā pret L. Vēlāk, pie ātrmaiņu pastiprināšanas principu apskata, redzēsim, ka visur te lieto šāda veida ātrmaiņu (augstfrekvences) transformātorus.

Turpretīm, ja ir lēni mainīgas strāvas, tad, lietojot spoles bez dzelzs sērdes, no primārā uz sekundāro tinumu tiks pārnesti niecīgs enerģijas daudzums, jo pašindukcijas spriegumi būs ātri pārvareti un samērā ilgs laiks būtu jāgaida līdz nākošai strāvas maiņai. Tāpēc, lai šīnī gadījumā izsauktu spēcīgāku magn. lauku un ar to saistītos pašindukcijas spriegumus, mēs lietojam transformātorus ar dzelzs sērđēm un tos nosaucam par lēnmaiņu (zemfrekvences) transformātoriem.

Noteiktu robežu starp lēnajām un ātrajām maiņām novilkta ir grūti. Praktiski var pieņemt, ka lēnmaiņu svārstības (zemfrekvence) ir tādās līdz 10.000 vienā sekundē, bet virs šī lieluma mums jau būtu ātrmaiņu svārstības (augstfrekvence).

Lai lielāks enerģijas daudzums no primārā tinuma pārietu uz sekundāro, vispārīgi jāgādā, lai abas spoles būtu jo ciešāki kopā, jo tad lielāks skaits magn. lauka spēka līniju šķērsotu sekundārās spoles tinumus. Divu spolu savstarpējo iedarbību parasti nosauc par sāiti (vā-

ciski Kopplung). Tā tad, ja 2 spoles ir cieši kopā, enerģijas pāreja no vienas spoles uz otru ir liela, tad to mēs nosaucam par ciešu saiti; ja enerģijas pāreja no vienas spoles uz otru ir maza, tās ir tālu viena no otras, tad to apzīmē par vāju saiti. Elektrībā varētu izšķirt 2 saites veidus. Ja ir 2 spoles, no kurām ap vienu rodās magn. lauks, kurš otrā spole inducē zināmus spriegumus, tad šo gadījumu nosauc par magnetisko vai induktīvo saiti. Bieži to arī apzīmē par netiešo saiti. Šāds gadījums ir, piem., pie iepriekš minētām spolēm L₁ un L₂. Sei saite nav pārāk liela, pat tā ir vāja, jo, kā to vēlāk redzēsim, vājai saitei pie ātrmaiņu transformātoriem ir zināmas priekšrocības. Turpretīm pie modernizēta detektora apraksta (Nr. 1., lpp. 7.) spoles L₁ un L₂ ir ar ciešu saiti, tās tītas viena otrai virsū, lai jo lielāks enerģijas daudzums, ar maz zudumiem, pārietu no primārās uz sekundāro spoli. Tāpat mēs lēmāju transformātoros abus tinumus novietojam iespējamī tuvu, lai lielāks enerģijas daudzums pārietu uz sekundāro tinumu. Te nu gan vēl ir specīgs palīgs, proti, dzelzs sērde, pa kuļu plūst magn. spēka līnijas. Tamdēļ, ja arī spoles dažreiz, sakarā ar techniskām prasībām, atrodās attālāki viena no otras, tad tomēr, pateicoties sērdei, saite te ir visai cieša. Bet mēs saiti varam padarīt vēl ciešāku, ja pieņemam, ka primārā un sekundārā spole ir tik tuvas viena otrai, ka tās saplūst kopā vienā spolē. Šis ir vislielākais saites veids un to nosauc par tiešo saiti. Šāds gadījums ir, piem., redzāms šēmās žurnālā «Radio» Nr. 2., lpp. 37. Te antēras un tīkliņa spoles ir saplūdušas vienā spolē L. Šīnī gadījumā nekāda sprieguma transformācija gan nevar notikt, jo abām šķietamām spolēm, kurās saplūdušas vienā spolē L, ir viens un tas pats tinumu daudzums. Saite te ir visai cieša. Bet ja pieņemam, ka antēnas pievads netiku pievienots spoles galā, bet gan kaut kur spoles vidus dalā, tad mums jau ir darīšana ar spriegumu transformāciju, jo strāvas maiņas vienā spoles dalā izsauc otrā dalā lielākus, resp. mazākus spriegumus. Tā kā šeit transformācija notiek vienā un tai pašā spolē, tad šo gadījumu apzīmē par paštransformāciju, un šā-

du spoli par autotransformātoru. Tipisks šāda autotransformātora piemērs redzāms žurn. «Radio» Nr. 6.-7., no 1927. g., lpp. 232. ievietotā šēmā. Te spoles lejasgalā, pie spolēm 2 un 3, tiek pievienota antēna, tā kā uztvērtie strāvas impulsi plūst tikai pa nedaudz tinumiem. Ap šiem tinumiem rodās magn. lauks, kurš inducē visā spolē L₁ noteiktus maiņspriegumus. Tā kā te antēnas daļai nemitri 5, resp. 10 tinumi, bet visai spolei ir 50 tinumi, tad te pārnesuma attiecība ir 1:10, resp. 1:5. Bet līdz ar tinumu samazināšanu spoles primārā daļā, izsauktais magn. lauks pavājinās un tāpēc te autotransformātora saite ir vāja. Zināms attiecījums šīnī pat zinā būtu izdarāms arī pēc šēmas žurn. «Radio» Nr. 1. no 1930. g. lpp. 7. Te ir arī autotransformātora saite pie spoles L₂, kurā saista svārstību kontūru L₂-C ar detektora kontūru. Ja antēnu pievieno spailei 6, bet zemi — spailei 1, tad mums ir sekošas darbības. Antēnas strāvas impulsi spolē L₂ izsauc magn. lauku, kurš inducē tai pašā spolē L₂ maiņspriegumus. Tā tad te spoles antēnas daļa ir primārais tinums, bet visa spole ir sekundārais tinums. Sekundārā tinumā rodos maiņspriegumus mums jānovada uz detektora kontūru. To varētu izdarīt ar kadas citas spoles palidzību. Bet tā kā te lietojam tikai vienu spoli, tad visa spole L₂ attiecībā pret detektora kontūru uzskatāma, kā saites transformātora primārais tinums, bet daļa, kurā pievienota detektora kontūram — kā sekundārais tinums. Te vēl piemetināsim sekošo. Mēs zinām, ka vislielākā atdotā enerģija ir tad, ja strāvas noņēmēja pretestība ir vienāda ar strāvu atdodošo pretestību. Vispārīgi spolei L₂ ir samērā liela rezonansa pretestība. Teorētiski, lai detektora kontūrs saņemtu vislielāko enerģiju, viņa pretestībai būtu jābūt tādā pat lielumā. Tas nu visumā ir grūti izdarāms, jo tomēr detektora un viņam sērijā ieslēgtā telefona vai skaļruņa pretestības nesašiedz ne tuvu šo vajadzīgo lielumu. Pie tam, sakarā ar detektora ventila darbību, šīnī kēdē plūst aperiodiska strāva. Spolē L₂ omiskā pretestība ir maza, rezonansa pretestība lieļa; detektora kontūrā omiskā pretestība samērā liela, bet rezonansa pretestība nie-

cīga (faktiski nulle). Šīs abas pretestības nu ir jāsaskaņo.

Ja ir detektors ar lielu pretestību, piem., karborunds, tad te būtu iespējama visa detektoru kontūra pieslēgšana abiem spoles L₂ galiem, jo tad zināmā mērā abu šķietamo tinumu (kontūra L₂) pretestības būtu puslīdz vienādas un tamdēļ energijas pāreja, resp. atdošana būtu lielākā. Taču daudzu neērtību dēļ tagad karborundu gandrīz nelieto (vajadzīga priekšsprieguma baterija un potenciometrs), bet gan visur lieto sintētiskos galena kristalus, kuŗu pretestība vispārīgi daudz mazāka. (Jāpiezīmē, ka karborundu tagad vairs pārdošanā nelaiz, un ja kādā vietā tas arī ir dabūjams, tad tas ir palicis no agrākiem laikiem). Ja detektoru kontūru ar galena kristalu pievienotu spoles L₂ galiem (tas būtu transformātors ar stipru tiešu saiti), tad vispirms energijas atdošana būtu mazāka, resp. skaļums telefonus mazāks, un otrkārt, te svārstību kontūrām L₂C tiktu uzlikts pārāk liels noslogojums, kas veicinātu šī kontūra svārstību apdzīšanu, kas noskoņošanos uz noteiktām svārstībām padarītu neiespējamu.

Tāpēc šīnī gadījumā mēs detektoru kontūru nepieslēdzam visai spolei L₂, bet gan tikai vienai viņas daļai, un, proti, tādai, kurās pretestības lielums atbilstu detektoru kontūra pretestībai. Kā rupju tuvinājumu var pieņemt, ka pie labas āra antēnas kontūra L₂C rezonansa pretestība ir, apm., 10.000—15.000 omi, bet detektoru kontūra (t. i. spoles L₂, detektoru un telefona) omiskā pretestība apm., 3.000—5.000 omi. Tā tādēļ te jāpieslēdzas, apm., pie spoles L₂ puses vai trešdaļas. Tā kā svārstību kontūrā ieslēgta visa spole L₂ un tā ir energijas devēja, t. i. primārais tinums, bet detektoru kontūrā ir tikai viena spoles L₂ daļa, kuŗa te ir strāvas noņēmēja, resp. sekundārais tinums, tad te ir autotransformācija uz leju, ar attiecību 2:1, 3:1 vai taml. Spriegums v te detektoru kontūrā iznāk mazāks, bet strāvas stiprums i ir lielāks, jo transformātoros

$$\text{v. i. : } V_1 \cdot i = \text{constant} = 1.$$

t. i. teorētiski jaudu, resp. energiju attiecība transformātoru abos tinumos ir konstanta un līdzīnas vienam. (Praktiski sekundārā tinumā, sakarā ar neizbēgamiem zudumiem kēdēs, inducētā jauda ir mazā-

ka). Bet taisni stiprāka strāva mums ir nepieciešama, lai labāki iedarbinātu telefoni magnētus, jo magnētiskā lauka spēks izteicas, kā reizinājums no strāvas stipruma amperos uz tinumu skaitu (amper - tiņumi).

Šīs, varbūt tieši patreizējiem apskatiem neatbilstošās, pārdomas ievietojam tāpēc, ka no vairākiem lasītājiem, spriežot pēc iesūtītiem jautājumiem, daži principieli sīkumi, sev. attiecībā uz agrākiem aprakstiem nav gluži skaidri izprasti.

Otrs saites veids, kuru tīrā veidā uztvērēju techniskā samērā maz lieto, ir tā sauktā kapacitātīva vai elektriskā saite. Te maiņenerģijas pāreja no viena kontūra uz otru tiek panākta ar kondensātoru palīdzību. Tā tad savienojošais loceklis te ir kondensātora elektriskais lauks, un saite ir jo lielāka, resp. ciešāka, jo lielāks ir kopējais elektrisko spēku līniju daudzums abiem kontūriem. Visciešākā saite šīnī gadījumā ir tad, ja abiem kontūriem ir viens kopējs kondensātors. Šāds gadījums ir, piem., pie apraksta par Vreeland'a filtru žurn. «Radio» Nr. 3. no 1928. g., lpp. 100., fig. 2. Te kontūri L₁ un L₂ saistīti ciešā kapacitatīvā saitē ar kondensātora C palīdzību (un tas pats pie kontūra L₂ un L₁).

Bet viens atvasinājums no šādas kapacitatīvās saites mums ir plašā lietošanā un, proti, pie reģenerācijas saites regulēšanas. Šo regulēšanas veidu tagad vispārīgi lieto, kā visērtāko. Visumā par kapacitatīvu saiti to nosaukt nevarētu, jo galvenais energijas pārnešanas loceklis ir reģenerācijas spole. Tāpēc to nosauc par induktīvi - kapacitatīvu saiti. Raksturīgs šādas saites piemērs ir atrodams žurn. «Radio» Nr. 2., lpp. 38., pie modernizētā audiona apraksta. Pie reģenerācijas te par transformātora primāro tinumu uzskatama spole L_r, bet par sekundāro, t. i. strāvas noņēmēju, tikliņa spole L. Abas šīs spoles saistītas ar kondensātoru Cr, kuŗu izmainot, panāk lielāku vai mazāku caurplūstošas strāvas stiprumu spole L_r un, kā sekas no tam, spēcīgāku vai vājāku magnētisko lauku ap viņu, kurš savukārt izsauc atbilstošus maiņspriegumus spole L. Tā tādēļ, energijas pārnešana pēc būtības notika induktīvā celā; tikai šīs

enerģijas regulēšanu izdara ar kondensātoru.

Pilnīgi iespējama arī tieša reģenerācijas enerģijas pārnešana uz spoli L bez spoles Lr palīdzības, lietojot tikai kondensātoru Cr. Taču te ir dažas nevēlāmas parādības, un tāpēc isto šāda veida kapacitātu saiti te neapskatīsim, kā plašām radioabonentu masām mazāk noderīgu.


Pilnīgi analogiski ar iepriekšējiem gadījumiem, arī te var lietot autotransformatora saiti, piem., izlietojot to pašu spoli L, vai zināmu viņas daļu.

Šie būtu daži principieli sīkumi pie transformatoriem vispārīgi, kuri varbūt vienam, otram lasītajam palīdzēs labāk izprast kādu attiecīgu jautājumu. Ātrmaiņu transformatoru darbības apskatu un viņu parasto izveidojumu plašāki sniegsim aprakstā par ātrmaiņu pastiprinātājiem. Šeit turpināsim vēl dažu praktisku jautājumu iztirzājumu par lēnmaiņu transformatoriem un par lēnmaiņu pastiprināšanu vispārīgi.

Kā jau iepriekšējā žurnāla numurā aizrādījām, radiofona attīstības sākumā liejoja parastos transformatorus, tos pašus, kuru līetoja telegrāfa zīmju uztveršanai un pastiprināšanai lēnmaiņu pakāpēs. To-reiz nebija vēl skaidrībā par šo transformatoru darbības veidu. Skałumam bij nepieciešama augsta pārnesuma attiecība un tāpēc nebija reti gadījumi, kur bij attiecība pat 1 : 10 un vairāk. Taču sekas bij tūlit nomānas, jo šie transformatori visai intensīvi izcēla vienu zināmu skaņu augstumu, bet citas atstāja novārtā. Izdarītie mērījumi rādijs, ka sevišķi izceltas tiek vidējā augstuma skaņas, apm. ap 1000 svārstībām sekundē. Tas nu radija neizbēgamus kroplojumus un tamēl radās lozungs: «nost ar transformatoriem, kuri kroplo reprodukciju, bet lietojat pretestības lēnmaiņu pastiprināšanās daļā.» Pretestības pastiprinātāji deva nesalīdzināmu uzlabošanos reprodukcijas skaidruma ziņā, ja arī te vajadzēja vairāk pastiprināšanas pakāpju.

Šeit pievienojām dažādas līknes, kuras rāda pastiprināšanas lieluma (grāda) atkarību no strāvas biežuma. Uz vertikālās ass (ordinātes) ir logaritmiskā mērogā atzīmēta pastiprināšanas pakāpe, bet uz horizontālās (abscissas) — biežums resp.

svārstību skaits sekundē. Ar a atzīmēta pastiprināšanas līkme, uzņemta no veca pastiprinātāja ar transformatoriem. Kā redzam, tad te pie 50 svārstībām sekundē (zemās basa skaņas) pastiprināšana ir visai niecīga. Pēc tam, ar svārstību skaita pieaugumu, pastiprināšana strauji palielinās, un pie apm. 1000 svārstībām saņiedz maksimumu. Pēc tam pastiprinājums atkal strauji krit, lai arī ne tādā mērā, ka tas pieauga. Tā tad, puslīdz vienāda pastiprināšana ir apm. no 500—2000 svārstībām sekundē, lai arī ne pilnā mērā. Bet mūsu auss sadzird skaņas, kuru svārstību skaits sekundē ir no 40 līdz 8000, tā tad daudz lielākā apjomā, nekā mums dod transformatoriskais pastiprinājums.

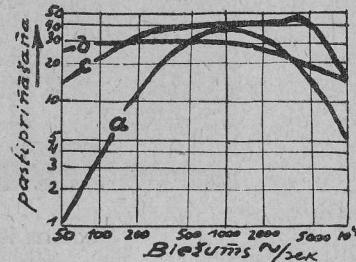

Pastiprināšanas raksturojums.

- a — pie vecā transformatora,
- b — pie pretestībām,
- c — pie moderna transformatora.


Ar b apzīmēta līkne no pastiprinātāja ar pretestībām. Te jau mums ir ievērojami vienlīdzīga pastiprināšana jo plašā svārstību apjomā, kuri praktiski aizņem visas no cilvēka auss sadzīdāmās skaņas. Jo sevišķi ar pretestības pastiprinātāju tiek izceltas zemās skaņas, kuras pie iepriekš pievestā transformatora, pastiprinātāja bij galīgi apslāpētas. Tāpēc vairākus gadus atpakaļ, kad ievēroja to skaņu pilnību, kāda piemita pretestību pastiprinātājiem (jo sev. zemās skaņas padara muzikālos priekšnesumus plastiskus, pilnus), visur priekšroku deva pretestību pastiprinātājiem. Arī vēl tagad, sev., ja pie šī jautājuma pieiet no teorētiskā vie-dokļa, pretestību pastiprinātājiem doda-ma priekšroka. Tā piem. radiofona raidstacijās mikrofona strāvas pastiprinātājiem pahrāk bieži lieto šī veida pastiprinātājus.

Taču, pretestības pastiprinātājiem ir tās sliktā īpašība, kā viņi prasa daudz pakāpju, jo pastiprinājums te atsevišķas pakāpēs ir krietni mazāks par tādu ar transformatoriem. Tāpēc augstvērtīgs pretestību pastiprinātājs ir diezgan neekonomisks.

Tagad, pateicoties izdarītiem laboratoriskiem mēģinājumiem, jau vairāk ka gudu pārdošanā ir nākuši transformātori, kuri ir zināmā mērā līdzvērtīgi pretestībām, attiecībā uz neatkarību no svārstību bie-

modernos uztvērējos lieto transformātorus, bet ne pretestības, jo tās niecīgās starpības atsevišķu skaņu biežuma reprodukcijā, kādas pastāv starp abiem veidiem, cilvēka auss tikpat kā nejūt.

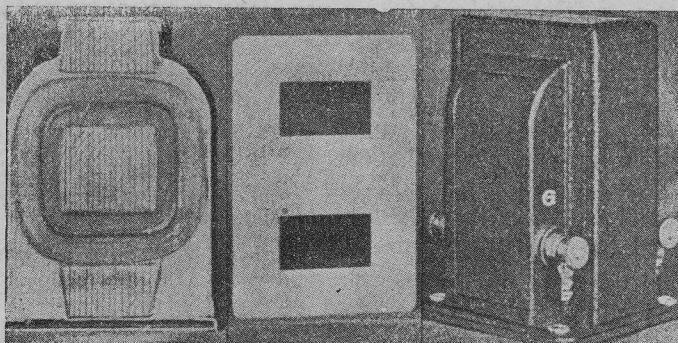Šeit pievienojām dažus uzņēmumus no moderna, augstvērtīga transformatora (Förg jaunais modelis). Pa kreisi ir transformatora šķērsgrīzums, vidū — dzelzs-skārda sērdes lamēle, pa labi — transformatora ārskats. Ievērojams ir sērdes liezais šķērsgrīzums = 6,5 cm², kas izslēdz



Moderna lēnmaiņu transformatora uzbūve.

Pa kreisi: šķērsgrīzums; vidū: sērdes lamēle; pa labi: transformatora ārskats. Ievērojams lielais dzelzs sērdes apmērs.

žuma, bet ar visām transformātoru priekšrocībām. Šo transformatoru pastiprinātāju likne attēlota ar c. Kā redzam, tad pie zemajām pasaīkņām (lēnām svārstībām) pastiprinājums varbūt ir mazāks par tādu ar pretestībām, t. i., lēnām svārstībām te caurtikšana it kā apgrūtināta; bet jau drīz pastiprinājums (apm. pie 150 svārstībām) paliek pilnīgi vienmērīgs un ir pilnīgi vienāds līdz apm. 7000 svārstībām, tā tad praktiski apņem visu mūsu dzirdāmo skaņu apjomu.

Praksē transformatora pastiprinātājiem ir daudzas priekšrocības. Vispirms, pastiprināšanas grāds ir krietni augstāks, tā kā 2 lamp. pastiprinātājs ar transformatoriem dod tādu pat skaļumu, ka 4 lamp. pastipr. ar pretestībām. Otrkārt, arī uztvērējs paliek kompaktāks un darbībā ekonomiskāks. Treškārt, ieejas saites jautājums pie transformatoriem ir daudz labvēlīgāks, nekā pie pretestību pastiprinātājiem, sev. pie reģeneratīvā audiona. Visi šie iemesli ir par cēloni tam, kamdēl

sērdes pārsātināšanu un ar to saistītos kroplojumus. Arī tinumi aizņem diezgan daudz vietas, tā kā, lai tos ērti novietotu, spoļu uztīšana jāizdara ļoti rūpīgi. Bez tam, lai spoles aizsargātu pret ārējiem iespaidiem, tās pilnīgi ieguldītas parafinveidīgā izolācijas masā un pārkālatas ar metāla ārējo čaulu. Līdzīgs izveidojums ir arī citiem moderniem transformatoriem.

Kāds ir lēnmaiņu transformatora lietderības koeficients?

Šādu jautājumu gan parasti neužstāda, bet dažreiz tomēr vienam, otram interesentam to gribētos zināt.

Te vispirms jāsaka, ka no nekā arī netikas nav dabūjams. Lai kādu mašīnu nodarbinātu, t. i., mēs no viņas prasam zināmu darbu, mums piem. jāsadedzina ogles, lai enerģiju, kura ir oglēs, pārveidotu spa-ra rata rotācijas enerģijā, resp. kustībā. Motoros mums jāsadedzina šķidras degvielas, kuļas atkal savu enerģiju pārveido kustībā u. t. t.

Bet pie katras šādas enerģijas pārveidošanas zināma enerģijas daļa iet zudu mā, pārvarot dažādas nelietderīgas pretestības vai citādi izzūdot, un tāpēc atdota kustības enerģija ir daudz mazāka par to, kāda procesa sākumā, piem., bij apslēpta oglēs, bencīnā, naftā un tml. Šeit tā tad lietderības koeficientu dabūtā tādējādi, ka dabūto enerģiju dala uz izlietoto no sākuma. Ideālā gadījumā tas būtu 1 resp. 100%. Bet līdz ideālam parasti netiek ne tuvu, un tāpēc šīs attiecības liebums ir mazāks par 1.

Pie transformatoriem vietā šīs pašas pārdomas. Izlietota sākuma enerģija te sastādas no enerģijām kvēles un anoda ķēdēs, un to izteic vattos (t. i., kvēlspriegums \times kvēlstrāva un anoda spriegums \times anoda strāva). Dabūtā (izmantojamā) enerģija ir tā, kura iedarbina telefonus vai skaļruni. Viņas lielums ir atkarīgs no pēdējās pastiprināšanas lampiņas un pie tagadējām tā parasti nepārsniedz 0,3 vat tus. Ja ta normāli visu izmēro, tad redz, ka tikai retos gadījumos lietderīgi izmantota enerģija pārsniedz 6%, bet parasti ir vēl mazāka. Šie rezultāti ir puslīdz vienādi ir pie transformatoru, ir pie pretestību pastiprinātājiem. Arī šīs apstāklis runā zināmā mērā par labu transformatoriem.

Vēl drusku par transformatoru tinumu attiecībām. Pārdošanā atrodas transformatori ar dažādiem pārnesumiem, piem. sākot no 1:1, 1:2 u. t. t., līdz 1:10, ar pilnu un nepilnu skaitli reizes. Atkarībā no pārnesuma attiecības, mainas arī sprieguma augstums sekundārā tinumā, attiecībā pret pirmo. Tamēl dabīgi rodas doma, ka labākai pastiprināšanai būtu derīgs lielāks pārnesums, jo maiņspriegumi taču būs lielāki. Visumā tas tā tomēr nav, jo lēnmaiņu transformators darbojas drusku savādāki, nekā parastie techniskie transformatori. Pie pēdējiem uz primāru tinumu no mašīnas vai tikla tiek uzspliests zināms spriegums un tas tad tiek transformēts uz augšu vai leju, atkarībā no vajadzības. Pie lēnmaiņu pastiprinātājiem spriegums primārā tinumā ir uzska tāms ka maiņstrāvas sprieguma kritums, un ka tāds izteicams ar reizinājumu, no caurplūstošās strāvas stipruma uz primārā tinuma maiņstrāvas pretestību. Bet

pēdējā ir atkarīga no tinumu skaita un serdes dimensijām resp. caurmēra. Piem. ja ir kāds transformators ar attiecību 1:4, ar tinumu daudzumu 5000 : 20.000, tad pie zināma biežuma viņa primārās spoles maiņstr. pretestība būs piem. 50 Henry. Bet tas varbūt būtu gadījumā, ja pa šo tinumu neplūstu līdzstrāva. Tikko tā ro dās, kas piem. ir, ja transformators ieslēgts anoda ķēdē, tad sērde magnetizējās un maiņstrāvas pretestība krīt. Bet šī pretestība mums ir vajadzīga, jo no tās atkarājas sprieguma kritums primārā tinumā. Tāpēc te līdzstrāvu derētu ieturēt cik mazu vien iespējams, vai to pat pilnīgi aizturēt no primārā tinuma caurplūšanas.

Primārā tinumā rodošais sprieguma kritums ir tad liels, ja viņa maiņstrāvas pretestība ir ievērojami lielāka par viņam serījā ieslēgtās lampiņas iekšējo pretestību. Mazākai par to maiņstrāvas pretestībai nēkād nevajadzētu būt, jo tad pastiprinājums ievērojami krīt. Mēriumi rādījuši, ka pie vienāda pretestības lieluma, transformatoram un lampiņai, sasniedzami apm. 70% no lampiņas pastiprinājuma; bet ja transformatoram ir divreiz lielāka pretestība, tad var izmantot jau līdz 90% no iespējamā pastiprinājuma.


Transformatora maiņstrāvas pretestība ir atkarīga no caurplūstošās strāvas biežuma, un pieaug līdz ar to. Tā tad zemās basa skaņas (lēnās svārstības apm. 50—100 sekundē) izsauks mazāku pastiprinājumu, ne kā augstās, ja te lietos lampiņas ar augstāku iekšējo pretestību, nekā ir maiņstrāvas pretestība transformatorā.

Ar joti rupju tuvinājumu var pieņemt, ka tagadējo transformatoru primārā maiņstrāvas pretestība pie lēnajām svārstībām, apm. 50—100 vienā sekundē (visneizdevīgākām) pie 1:3 ir apm. 18.000 omi, 1:4 apm. 15.000 omi, 1:5 apm. 11.000 omi, 1:6 apm. 6000 omi u. t. t. Bet bieži tie ir ievērojami mazāki, atkarībā no konstrukcijas un pieslēguma veida.

Parasti ražotājas firmas savos transformatoros lieto dažādiem pārnesumiem vienu un to pašu dzelzs sērdi. (Ko prasa vairumā ražošana). Tā pie tagadējiem, jaunajiem transformatoriem dod iespēju

uztīt, ja tīšanu izdara rūpīgi, apm. 25.000 tinumus kopsummā. Tā tad, ja ir pārnesums 1:2, tad primāram tinumam tinumu skaits ir apm. 8300, pie 1:5 apm. 4170, pie 1:7 apm. 3125 u. t. t. Tā tad ar pārnesuma attiecības palielināšanos pamazinās primārais tinumu skaits, resp. pretestība. Tāpēc pie transformatoriem ar augstu pārnesumu, 1:5 u. t. t., jālieto lampiņas ar mazu iekšējo pretestību, resp. ar lielu caurtveri, un otrādi. Ja to neievēro, tad tas var būt diezgan liels kroplojumu avots, vai pastiprinātājs, vismaz nestāvēs sava uzdevuma augstumā.

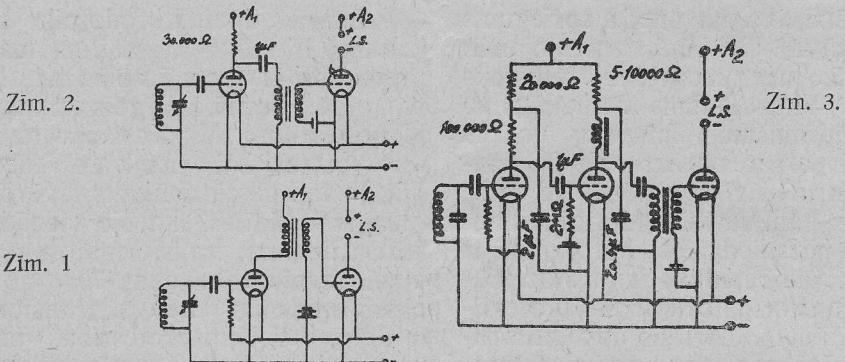Seit ievietojam dažas šēmas, kuras var redzēt transformatoru dažādus pieslēgšanas veidus.



Dažādi lēnmaiņu transformatora pieslēgšanas veidi.


Zim. 1. attēlotā 2 lamp. šēma ar audionu un 1 lēnm. pastipr. pakāpi. Seit var lietot transformatorus ar augstāku pārnesumu, (1:5 vai pat 1:6), jo audiona lampiņu iekšējā pretestība nav pārāk liela. Gadījumā, ja lieto 2 lēnmaiņu pastiprin. pakāpes, aiz audiona derētu īemt transformatoru ar mazāku pārnesumu, bet otrā pakāpē ar lielāku, jo tad lampiņu izmantošana ir labāka (piem. 1:3 un 1:5).

Zim. 2 rāda tādu pat uztvērēju, bet kurašam anoda strāva caur transformatoru neplūst. Pēdējo pievada ar sev vadu caur 30—50.000 omu pretestību. Transformātors no anoda atdalīts ar apm. 1—2 mikrofarādu lielu blokkondensātoru, tākā caur viņu plūst vienīgi maiņimpulsi. Angļu konstruktori ieteic šo pārnesuma veidu, jo tas dodot vistirāko atskalojumu (sakarā ar sērdes neiespāidošanu no līdzstrāvas, kas, pēc agrākā, dod dažreiz

nevienmērīgu pastiprinājumu). Gadījumā, ja anoda strāva ir liela, t. i., ja lieto 2 lēnmaiņu pastipr. pakāpes, tad pretestības vietā der īemt labu droseli (lēnmaiņu, ar dzelzs sērdi), un visa pastiprinātāja šēma tad būtu tāda, ka zīm. 3 attēlots. Angļu konstruktori to lieto savos modernajos uztvērējos.

Kā jau agrāk aizrādījām, vismaz kādi 90% no visiem kroplojumiem uztvērējā ir sekas no gala lampiņas pārslogošanas. Ja skaņa skalrunī ir it kā aizsmakusi, kērcoša, tad tā ir pārkriegšanas zīme. Šī pārkriegšana rodās no tam, ka lampiņa savam tīkliņam pievesto maiņspriegumu vairs nespēj pārstrādāt, t. i., šis izmaiņas ir lielākas par rakstūrlīknes taisno daļu.

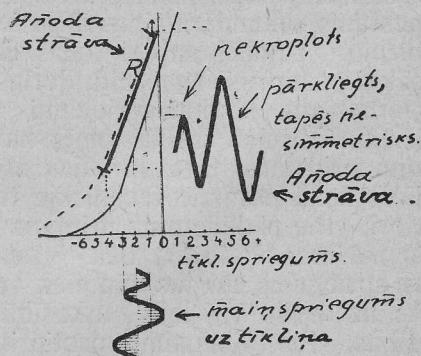Tad pēc būtības simmētriskās izmaiņas pārveidojās par nesimmētriskām, kuru sekas ir kroplojumi. Šāds gadījums ērti redzams pievestā zīmējumā.



Anoda strāvas izmaiņu atkarība no tīkliņa sprieguma izmaiņām.

Te tīkliņam pievestais maksimālais maiņspriegums ir 2 v. Kāmēr svārstī-

bas nesasniedz šo maksimumu, pastiprinājums ir simmetrisks (I. periods); bet kolīdz svārstība ir uz pilnu amplitūdi, tad tās aizķer līknes apakšējo izliekumu, un kā sekas ir anoda strāvas nevienādas izmaiņas, tā tad kropļots atskalojums. Pie tam skaļums, varbūt, nemaz tik liels arī nebūtu.

Visumā ir konstatēts, ka tagad ar vienu gala lampiņu lielāku skaļruni (lielās membrānas) diezgan grūti nodarbināt pāri priekš lielāka istabas skaļuma, jo tas prasa vidēji ap 1 vattu atdotās jaudas. Bet lampiņa (arī modernām skaļruņa lampām) iespēj atdot apm. 0,3—0,4 wattus.

Tā tad, lai dabūtu no viņas iespējamo maksimumu, mums vispirms jāpalielina anoda spriegums. Jo augstāks tas ir, jo labāka lampiņas darbība. Vispārīgi, anoda spriegums tagadējos modernajos gala pastiprinātājos nav mazāks par 150 voltiem, bet bieži pārsniedz 200 un vairāk voltus. (Robeža te ir likta ar spriegumu, pie kura lampiņas anods sāk kvēlot). Bet šādi spriegumi vienīgi panākami ar tīkla pieslēguma aparātiem.


Augsts anoda spriegums pabīda rakstūrīknī uz kreiso pusī. Tamdēļ pie iepriekšējā gadījuma (sk. līknī) ar pārrauktu līniju izvilkta rakstūrīknē, kura panākta pie augstāka anoda sprieguma, tīkliņa svārstības jau būs pilnīgi ietvertas līknes taisnā daļā, anoda strāvas izmaiņas būs simmetriskas un tā tad nekropļotas. Tā tad nekropļotai un skaļai reprodukcijai nepieciešams augsts anoda spriegums.

Otrs paņēmiens, ka var pēdējās pakāpēs atdoto jaudu palielināt, ir lampiņu saslēšana paralēlā savienojumā vai prettakta (push-pull) savienojumā. Abu savienojumu principi redzami no pievienotām šēmām.

Šie paņēmieni ir drusku ekonomiskāki, jo neprasa pārāk augstos anoda spriegu-

mus. Bet tie nevar būt arī mazāki par zināmu robežu. Te var lietot arī parastās pastiprin. lamp., jo viņu kopjauda (atdotā) būs vienāda ar speciālās gala lamp. jaudu. Tikai te jālieto 2 lampiņas.

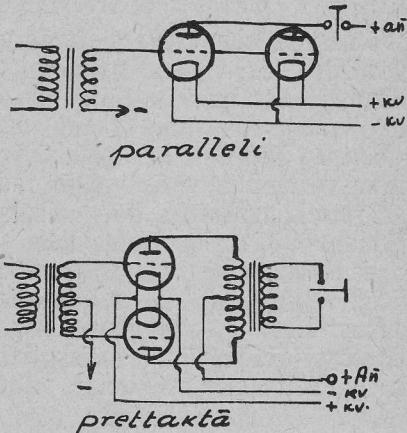Attiecībā uz atdoto jaudu abi savienojumu veidi ir pushdz vienādi, jo pie abiem tā dubultojās, un tāpēc skaļums pie re-



Spēka pastiprinājums pēdējā pakāpē.

produkcijas ir lielāks. Prettakta (arī push-pull) savienojumā šī jaudas palielināšana tiek panākta ar darba apjoma paplašināšanu, apm. līdzīgi tam, kad lampiņas rakstūra līkne it kā būtu pabīdīta 2 reizes tālāk uz kreiso pusī. Pie paralēlā savienojuma mums dubultojas emisijas strāva un stāvība. Ar šiem savienojumiem jau panākama it laba reprodukcija arī lielākai telpai. Jāpiezīmē, ka sakarā ar darbības apjoma paplašināšanu prettakta savienojumam būtu zināmas priekšrocības. Bet te stingri jāraugās, lai abas lietojamās lampiņas būtu ar pilnīgi vienādu rāksturojumu, kā arī un iekšējo pretestību. Ja tas netiek izpildīts, tad ir neizbēgami kroplojumi, jo viena lampiņa tad darbotos citādi nekā otra. (Beigas nāk. numurā).

Domas par dažiem pārgrozījumiem mūsu radiofona lietā.

(Ievietojam pārrunas kārtībā.)

Pēdējos 6 gados radio visā pasaulē, bet īpaši Amērikā, kā arī S. S. S. R., tapa par orgānu, kurš šodien visur atzīts par mūsu

laikmetam piemērotu un nepieciešamu kultūras faktoru un ar kura palīdzību ir iespējams paātrināt tautas kultūras līmeņa pacel-

šanu. Radio ir tas lētākais, ērtākais, pat lasīt nepratējiem un veciem cilvēkiem u. t. t. pieejamais līdzeklis, ar kuru ikkatrīs var sekoit mūsu laikmeta garam. Radio, kas sniedz atbildes uz aktuēliem, saimnieciskiem, politiskiem un ētiskiem jautājumiem, radio ir spēcīgs izglītības līdzeklis un dod arī iespēju interesanti un veseligi pakavēt laiku.

Pie šī uzskata par radio pieturās gandrīz visas valstis; tās visiem spēkiem veicinā radio izplatīšanos savā teritorijā un censās palielināt radio klausītāju skaitu tautā un novērst visus šķēršļus, kas traucē šo radio izplatīšanu. Gandrīz visās valstīs radiofona stacijas netiek uzskatītas kā «veikals», kurām jādod cik vien iespējams liela skaidra pēļņa; daudzās zemēs valsts uzņemšas pat to deficitā segšanu no valsts līdzekļiem. — Pie mums, Latvijā, radiofoni uzskata kā iestādi, kurai jādod pēc iespējas lielu «atlīku». Šeit slēpjās liela princpietākļūda.

Ko pie mums dara, lai pavairotu jaunu klausītāju skaitu, ko dara radio propagandas nolūkā? It neko! Gan dzirdam vēlēšanas, bet neprotam atrast pareizu ceļu propagandai. Viss, kas līdz šim padarīts, ir abonentu apgādāšana ar bezmaksas programām.

Ir tikai divi līdzekļi, ar kuriem var iegūt jaunus klausītājus: tieša propaganda un, otrkārt, klausītāju apmierināšana; apmierināti klausītāji palīdz vislabāk iegūt jaunus klausītājus. Lai šo panāktu, vajadzīga laba programma, kurai jādod tas, ko publīka prasa un kas ir moderns un derīgs. Visās zemēs vairākas reizes sarīkoja aptaujas, lai varētu iepazīties ar klausītāju prasībām; šīs prasības arī tika ievērotas. Bet pie mums Latvijā līdz šim vēl neviens nav griezies pie abonentiem ar jautājumu, ko tie grib klausīties? Radio kritikas pie mums nav aiztā saprotama iemesla, ka tā netiek pielaista.

Vajaga arī atvieglināt iedzīvotājiem iestāšanos radioabonentu skaitā un uztvērēju iegādāšanu. Bet ko mēs pie mums redzam? Ja kāds vēlas palikt par radio klausītāju, tad no viņa tūlin prasa apnemšanos vismaz vienu gadu maksāt abonementu, pat tad, ja viņš pēc īsa laika nāk pie pārliecības, ka radio nesniedz to, ko viņš vēlās. Arī tamēs gadījumos, kad klausītājs paliek par bezdarbnieku, tas viņam neko nelīdz, viņam

jāmaksā un šo abonamenta maksu pat piedzen no viņa kā «neapstrīdamu valsts prasību». Tāpat arī nav atlauts demonstrēt radioaparātus dzīvokļos tiem, kuri vēl tikai vēlās iegādāties radio. Bet ja tirgotāji nedrīkst demonstrēt aparātus, kā gan tie var atrast pircejus un vervēt jaunus klausītājus? Radio ir tik sarežģīta lieta un publīka tik neapmierināta, ka ikkatrīs, kas vēlas palikt par radio abonentu, iepriekš grib paklausīties ar piedāvāto aparātu pie sevis mājā. Neskatoties uz vairākkārtīgiem lūgumiem no tirgotāju puses, kuri arī būtu ar mieru vairāk maksāt, pasta departaments līdz šim vēl šo aizliez. Tirgotājiem būtu jādod atlauja vajadzības gadījumos uzstādīt radio ierices mēģinājumiem uz 4—7 dienām, par ko tie maksātu pastam sevišķu maksu. Tāpat vajadzētu atlaut jau pēc 3 mēnešiem pārtraukt abonamenta maksāšanu, kad klausītājam ir svarīgi iemesli resp. kad viņš to vēlās. Piespiezot iedzīvotājus maksāt, nevienu no tiem nevar piespiest arī klausīties.

Ir pilnīgi pareizi, kad ierobežo dārgo greznības preču ievešanu, lai aizsargātu mūsu valūtas aizplūšanu. Bet radiofons nav greznība, bet kultūrela vajadzība, un šeit vajadzētu sevišķi uzmanīgi rīkoties, noteicot importa restrikcijas noteikumus. Mūsu iestāžu idēja aizsargāt iekšzemes ražošanu un ierobežot importu nebija slikta, bet tomēr esam sasniegusi taisni pretējo. Radio aparātu un dalu saraksts, kuru ievešana ir aizliegta, gandrīz 5 gadu laikā paliek bez kādiem pārgrozījumiem. Bet technikas attīstība negaida un tā izrādas, ka publīķi visai maz pērk pasta-telegrafa departamenta darbnīcas aparātus, kuri arī pagatavoti no daudzām importētām un pāris šeit ražotām daļām; turpretim lielām firmām, piemēram Siemens un Philips, dota atlauja ievest lukturus aparātus, kuri maksā no Ls 1050 — līdz Ls 1200,—, un tiek pārdoti lielā vairumā. Cīfādi arī nevar būt, kad uz novecojušos noteikumu pamata aizliez moderno, loti labu un tomēr lēto aparātu importu. Acimredzot, mēs tomēr zaudējam daudz valūtas par aparātiem, kurus var iegādāties tikai bagānieki, kamēr mūsu tautas masa ir spiesta lietot sliktus aparātus, jo tā nespēi iegādāties dārgus. Šo mazvērtīgo aparātu lietošana novēd pie tā, ka radioklausītāji jūtās neapmierināti, tos neapmierina ne tikai pro-

gramas, bet arī mūzikas un runas kvalitāte resp. reprodukcija. Tādos apstākļos visas cerības uz ātru radio izplatīšanos izrādās par veltīgām. Būtu nepieciešama steidzoša un tūlītēja ievešanai aizliegto radio aparātu un daļu sarakstu caurskatīšana un grozīšana; jaatļauj arī moderno, ļoti labo, bet lēto (2—3 lampiņu) radio aparātu ievešana; piem. 3 lamp. aizsargtīkl. lampiņu uztvērējs visumā ir līdzvērtīgs parastam 5 lamp. uztvērējam, bet ir daudz lētāks.

Tālāk jāsaka, ka rikošanās ar raidītāja energiju pie mums pilnīgi nepareiza. Ja Vācija un Polija ierīko un arvienu pastiprina stacijas savu robežu tuvumā, tad šo var izskaidrot ar nacionāliem un politiskiem motīviem. Bet mums nav vajadzības panākt, lai mūsu raidītāju varētu dzirdēt arī ārziņēmēs, jo tikai nedaudz ārzemnieku pārvalda mūsu valodu. Rīgas raidītāja pastāvīgu energijas palielināšanu cenšās izskaidrot ar to, ka grib panākt uztveršanu ar vienkāršo kristaluztvērēju visā Latvijas teritorijā. Tas tiešam ir vajadzīgs. Pasta pārvaldei bez šaubām izdosies sastādīt ziņojumu, no kurā varētu redzēt, ka Rīgas raidītāju var briņīšķīgi dzirdēt visās Latvijas daļās. Bet pie tuvākas pārbaudišanas tad arī izrādītos, ka kārtīga un pietiekoši skaļa uztvēršana iespējama tikai pie attālumiem, kuri nepārsniedz 40 km. Pie lielākiem attālumiem Rīgas stacija ar tādu kristaluztvērēju būtu labi dzirdama tikai šād un tad, sevišķi izdevīgos gadījumos, kad «laiks» sevišķi labvēlīgs. Arzemes radiostaciju vadītāji, kuŗu staciju energija 3—4 reiz stiprāka par tagadējo Rīgas energiju, — tie it labi zin, ka kristala uztveršana pie sevišķi labvēlīgiem ģeografiskiem apstākļiem iespējama tikai uz attālumiem līdz maks. 150 klm. un tur, ārziņēmēs, nevienam prātā nenāk šo radiusu palielināt, aiz tā vienkārša iemesla, ka tas taču praktiski neiespējami, jo galīgi nerentējas. Bet pie mums grib ar daudz mazāku energiju raidīt uz attālumiem no 200 līdz 250 km. Kāda ceļa nu pasta pārvalde grib Rīgas raidītāju padarīt par tik lielu? Kā zināms, Rīgas raidītājs savā laikā uzbūvēts no sacensibā (mazāksolišanā) pirkām daļām, un šim raidītājam uzspiež ļoti lielu un dārgu energijas daudzumu, kurš nekādā ziņā viiss netiek izmantots. Visa ierīce tagad no vecojusies, raidītājs atrodās pilsētas centrā, topografiskā ziņā tas novietots ļoti neizde-

vīgi, caur ko izstarotā energija pa lielākai daļai iet zudumā; un ja tas tiks pastiprināts par 100% vai vairāk, tad tomēr viņa izmantošanas iespēja varētu palielināties tikai par dažām, varbūt desmit, procentēm, kas nekādā ziņā neatmaksājas, jo izdevumi ir ārkārtīgi lieli. Piem., vecu Forda automobili nekad neizdosies pārbūvēt par sporta sacīkšu auto, ja arī pārbūvējam viņa šassiju un uzdodam vairāk bencīna.

Šī lielā Rīgas raidītāja energija novēd pie tā, ka Rīgas abonenti, kuri sastāda apm. 65% no visa Latvijas abonentu skaita, nevar klausīties ārzemju stacijas un ir piespiesta klausīties tikai Rīgas programu. Tā kā šī programma neapmierina pārāk daudzu radio klausītāju prasības, tad mēs redzam, ka klausītāju skaits Rīgā gandrīz nepalielinājās. Pareizāk būtu iedzīvotāju interesēs (Rīgā un provincē) samazināt atkal Rīgas raidītāja energiju uz 4 kilovatiem antenā, caur ko arī stacijas ekspluatācijas izdevumi ievērojami samazināsies; tānī vietā var uzstādīt divus releja-raidītājus, p. piem. vienu Liepājā, kur tāda jau izbūvēta, un otru Rēzeknē. Liepājas raidītājs noraidītu pilnīgu Rīgas programu. Rēzeknes raidītājs noraidītu ne tikai Rīgas programu, bet arī priekšlatgalījumus latgaliešu izloksnē. Latgalē dzīvo apm. $\frac{1}{3}$ no Latvijas iedzīvotājiem. Neskatoties uz to, ka Latvija ir 30.000 radio abonentu, uz Latgali pagaidām krit tikai 1000 no tiem, t. i. $\frac{1}{30}$ daļa. Izskaidrojums vienkāršs: ne visi latgalieši pietiekoši pārvalda valsts valodu un par Rīgas priekšnesumiem maz interesējas. Sevišķi Latgale prasa savu kultūrēlo prasību apmierināšanu. No tā mēs redzam, ka energijas palielināšana Rīgā ir nevajadzīga, bet gan energijas redukcija un dažu mazu raidstaciju uzbūve valsts nomalēs.

Nekaitētu arī, ja klubiem, kultūr. biedrībām un pagasta valdēm atlautu bez maksas lietot radioaparātus, t. i. abonements te nebūtu jāmaksā. Ar to būtu apmierināta sev. trūcīgākā iedzīvotāja daļa, un vispārīgi personas, kuriem viena vai otra apstākļa dēļ, sevišķi materiālu, aparāts nav pieejams. Bet uz tagadējo noteikumu pamata pat radioamatieru biedrības, kuŗas reģistrētas kā kultūrēlas organizācijas un kuŗas tieši sekਮ radio izplatīšanos plašākās tautas masās ar savu propagandas darbību, maksā dubultīgu bonēšanas maksu. **Vērotājs.**


Techniski sīkumi.

Elektriskās indukcijas krāsnis.


Redakcijā savā laikā bij kāds jautājums ienācis par elektriskām metālu kausējāmām krāsnīm, pamatošām uz inducijas strāvas iedarbību. Te pievienojam dažus Šēmatiskus atveidus no šāda veida kausējamām krāsnīm, kādus lieto metalurgijā.

Zīm. 1. ir šēma no lēnmaiņu (zemfrekvences) inducijas krāsns. K ir sērde, resp. korpuiss, uz kurās uztīta primārā spole S_1 , resp. transformātora primārais tinums. Ap sērdi, koncentriski, novietots


gatavo augstvērtīgākās tērauda šķirnes. Te princips tāds, kā ap kausējamo tiģeli aptīta metāla spirāle, pa kurū plūst diezgan ātri mainīga strāva, no 500—100.000 periodiem sekundē. Ātrās maiņstrāvas izsauc tiģeli ieliktās dzelzs (un citas) masās inducijas virpulstrāvas (Fuko strāvas), kurās metalurgijā apzīmē par Pinch-effektu. Pateicoties šim virpulstrāvām, metāla masa tik stipri sakarst, ka sāk kust un pat vārās. (ja par tādu var nosaukt

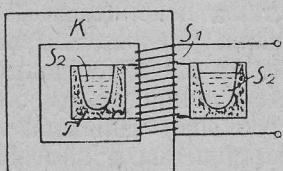

Zīm. 1.

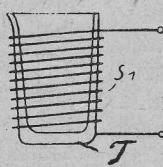

Zīm. 2.

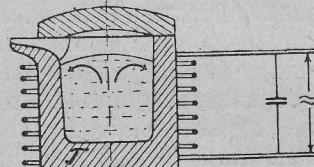

Zīm. 3.

trauks S_2 ar kausējamo metālu (tiģelis), kurš veido transformātora sekundāro tinumu S_2 .

Pa primāro spoli plūstošā maiņstrāva magnētizē sērdi K, kurā sekundārā tinumā S_2 (kausējamā metāla masā) izsauc elektrisko strāvu. Tā kā šo «spoli» S_2 var uzskatīt par savienotu uz īso (jo metāla masa koncentriskā tiģelī veido slēgtu riņķi), tad te rodās tik stīrā strāva, ka metāls tik stipri sakarst, ka sāk kust. Tā tad pievadītā energija pāriet magnētiskā, pēc tam atkal elektriskā un tad siltuma energijā. Lietojamais periodu skaits ir no 10—50 sekundē.

Zīm. 2. rāda principa šēmu no ātrmaiņu strāvas inducijas krāsnīm, kurās pa-

šķidrās masas mutuļošanu zem strāvas iespaida). Zīm. 3. parādīts šāds tiģelis griezumā. Ar izliektām bultiņām aprādīta strāvas cirkulācija kausējamā masā.

Praktiskais šo krāsnī izvedums nav tik vienkāršs, kā te aprādīts. Indukcijas spirāles, parasti no resnām chroma - nikela stiepulēm, novietotas tiģela sienās, jo arī tās ārkārtīgi sakārst, tā kā piepalīdz siltuma radīšanā. Saprotams, lietojamā elektriskā energija ir visai liela, un tāpēc šis kausēšanas veids, vismaz pagaidām, atmaksājas tur, kur elektriskā energija ir lēta (kur ir baltās ogles — ūdenskritumi, piem., Zviedrijā) vai kur jāiegūst nelielu daudzumi augstvērtīga tērauda un viņa li-gatūras.

Pilsēta bez tramvaja.

Viesbaden'as pilsēta Vācijā jau vairāk par pus gadu ir pārtraukusi tramvaju satiksmi, kā visai neērtu, un viņu vietā noorganizējusi plašu auto - omnibusu satiksmi. Ar to izdarīts pirmais mēģinājums lielā mērogā, jo pēdējās skaitīšanas Viesbaden'ā ir, apm., 125.000 iedzīvotāju, tā tad zināmā mērā var skaitīties par vi-dēji lielu pilsētu. Izrādās, ka materiālā ziņā šis jaunais pasākums it labi atmaksā-

jās un, piem., pirmā pusgadā ieņemts par 200.000 markām vairāk, nekā paredzēts. Un tas ir pie zemākā tarifa, kurš vien Vācijā pastāv, t. i. 15 feniņi par vienu braucienu, kurpretīm visur citur ir 20 feniņi. Autobusu tikls ir krietiņi plašaks un nobraucamais ceļa garums, apm., 2 reizes lielāks par tramvaja līniju garumu.

Ar to rādīts labs piemērs satiksmes izveidošanai lielpilsētu centros, un kā pie-

rādījies, laba satiksme iespējama arī bez tramvaijiem. Loti daudzās pilsētās projekti (un dažās jau izvests dzīvē) tramvaja vagoniem lietot tos pašus noteikumus, kādi ir citiem satiksmes līdzekļiem. Līdz šim vieniem bij priekšroka un tos pat varēja uzskatīt par ielas valdniekiem, ar tādu forsu tie sev prasīja celu. Bet tas ir pilnīgi netaisni, jo pēc būtības tramvajam, kā privātam uzņēmumam, nevar būt liejakas tiesības, kā pārejiem, piem., automobilijem un citiem braucējiem. Tagad turpretīm, visiem jāgaida, kamēr tramvajs pabrauc garām, nemaz neievērojot labas puses braucēja priekšroku. Arī troksnis no vieniem ir pārāk liels, un pie tam ar satiksmes uzlabošanu tas pārāk lepoties nevar. Šo iemeslu dēļ tramvajs daudzās lielpilsētās, centrā, izskausts, vai arī iedzīts pazemē, apakšzemes dzelzsceļa veidā.

Bet mēs te priečājamies līdz ar Viesbaden'as radioabonentiem, kuri tik labi atsvabinājušies no nepatikamiem traucējumiem, un kurus pazīst visi abonenti, ja tramvajs iet garām viņu dzīvokļiem.

Elements 87.

Visi kīmiskie elementi ir sagrupēti tabeles veidā, zināmā kārtībā pēc atomu svara un valences. Pēc viņas sastādītāja to nosauc par Mendelejeva kīm. elementu periodisko sistēmu.

Šī tabelē redzams, kādi elementi vēl nav atrasti, pie kādas savienojumu grupas tie pieder, kāds viņu atomsvars, valence u. t. t. To iepriekš jau iespējams pilnīgi noteikt un vadoties no šiem datiem, var izdarīt attiecīgus mēģinājumus un pētījumus. Tagadējā kīmiskā pētniecība ir sasniegusi visai augstu pakāpi un piem. tagad iespējams noteikt kāda savienojuma vai elementa esamību pat tad, ja tas šķidināts ūdenī uz $1/1000000000$ (desmit miljardās daļas) no sava svara, t. i. 1 miligrams vielas uz 10000 litriem ūdens. Šādā kārtā tika atrasts vēl nezināmās kīmijas elements 87. Tas atrodās 2 mineralos, Lepidolītā un Polucītā, un viņa esamību šīnīs minerālos atrada amērikāņu kīmiki F. Allisons un E. Murphi, Alabamas štāta politehniskā institūta laboratorijās. Jaunatrastais elements pieder pie alkālisko

metalu (kalijs, rubidijs, cezījs) grupas. Teorētiski viņš bij jau agrāki zināms un sīki aprēķināts. Trūka vēl tikai faktiskās atrašanas. To nu var skaitīt par notikušu faktu, jo dažādos savienojumos tas arvienu uzrādījis vienādu darbību. Kāds būs viņa nosaukums, vēl nav zināms.

Nākošais solis aiz atrašanas būtu šo elementu «ekstraktēt», t. i. dabūt kaut cik tīrā veidā un pie tam kādā praktiski mērojamā daudzumā; tikai tad to varētu skaitīt par pilnīgi atrastu.

Jaunais elements ir priekšpēdējais no vēl neatrastiem (bet zināmiem) elementiem. Visu elementu kopskaitis ir 92, pie kam tagad faktiski atrasti ir 91 elements. Pēdējais neatrastais ir elements 85, un tas pieder pie halogenu grupas.

1923. g. Dr. Noddaks Berlines Universitātes laboratorijās atrada elementus 43 un 75, kurus tas nosauca par mazuriju un rēniju (Masurium, Rhenium), atvasinot tos no dažiem vācu geografiskiem nosaukumiem.

1926. g. Dr. Hopkins atrada elementu 61, kurus tas nosauca par Illinium'u, pēc Illinois Universitātes Z. Amērikas Sav. Valstis, kuras laboratorijas mēģinājumi tika izdarīti.

Tā tad drīzā laikā, šķiet, mūsu elementu periodiskā sistēmā vairs nebūs neviena pārtraukuma.

Radiosatiksmes panākumi.

Vācijas «Debeg» (Deutsche Betriebsgesellschaft f. drahtlose Telephonie), Berlīnē, tagad publicē ziņojumus par panākumiem, kādi ir sasniegti radiosatiksmē uz ar viņas aparātiem iekārtotiem tvaikoniem, «Bremen» un «Europa» satiksmē ar Amēriku, un tvaikoni «Columbus», kurš uztur satiksmi ar tāliem Austrumiem. Satiksme pa telegrafu noritejusi bez kādiem traucējumiem pa visu ceļa garumu, bet pa telefonu pa daļai, jo te apstākļi druskai grūtāki. Ka izciļus sasniegumu tā atzīmē nepārtrauktu sazināšanos ar tvaikoni «Columbus», kurš piem. atrazdamies tālu uz austrumiem, aiz Bombejas, apm. 9000 km. attālumā no Vācijas, sazinājies ar turienes stacijām un noraidījis, ka arī uztvēris dažādas telegramas bez kādiem starppunktiem. Toties satiksme ar Amērikas kuģiem ir visu laiku bijusi ir pa telegrafu, ir pa telefonu, bez kādiem jūtamiem traucējumiem.

Izdevējs un atbildīgais redaktors R. Kīsis.

Spiestuve «Latvija» Rīgā, Merķeļa ielā 15.

ievēribai visiem radio cienītājiem.

Lai likvidētu pārpālikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio” numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio” numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2, 13 un 18, kuri krājumā vairs nav, aprēķinām par **15 santimiem** numuru.

Iesiets glītā kartona sējumā 1926. gada gājuma pilnīgs komplekts 350 lpp. (№№ 1—18) tiek aprēķināts par Ls 3.—.

Atsevišķi žurnāla „Radio” numuri par 1927. gadu (№№ 1—12), izņemot № 1, 1928. g. (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santimiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesieti kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās un pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmaksu bez tam vēl jāpieskaita 50 sant. pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami ekspedicijā, Rīgā, Elizabetes ielā 9a, dz. 16 ikdienas no 3—7 p. p. (tālr. 29456) un P. T. D. Galvenās darbnīcas veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, darbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t. kantorī uz žurnāla „Radio” pasta tekošā rēķina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2-6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio” numuru skaits nav pārāk liels, sev. iesiēto komplektu ir maz, tad tos god. radio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam nevin cināties ar pieprasījumiem, jo krājumam izbeidzoties, žurnali brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušo žurnālu satura rādītājs ir ievietots š g. žurn. № 2, uz ko griežam lasītāju ievērību.