


5. GADS

50 santimi

№ 5 / 1930

«Radio»

Žurnāls technikai un zinātnei

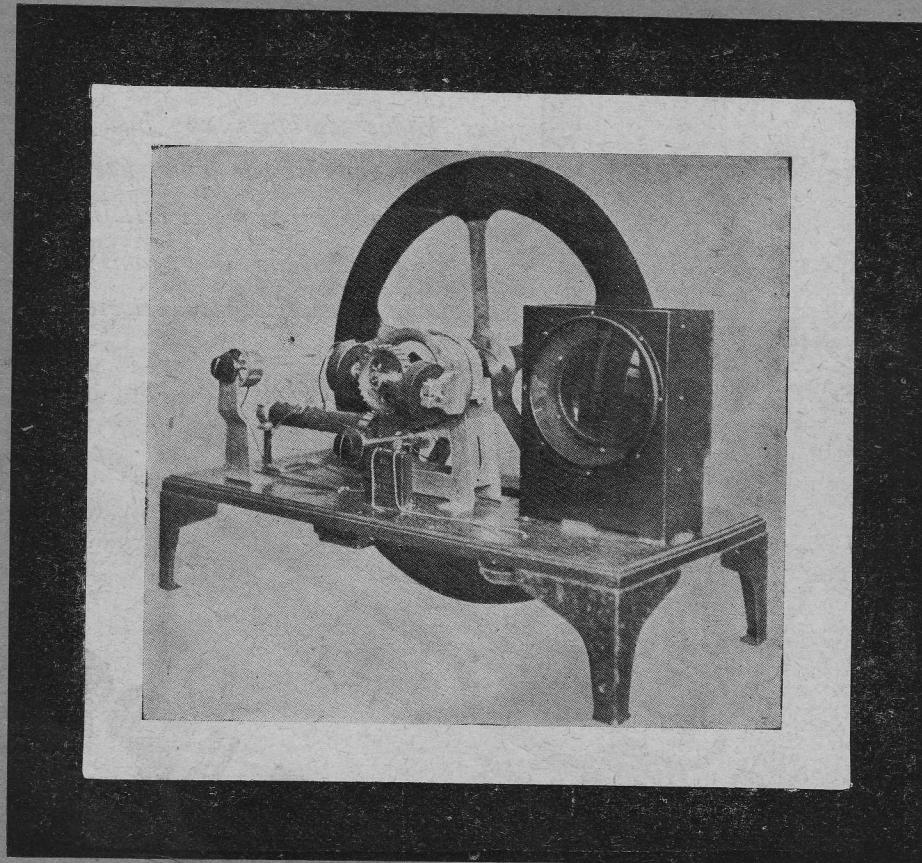


Bairda televizijas sab. jaunā tālredzēšana uztvērēja
iekšskats.

SATURĀ:


Uztvērēju pārbūve V. (Uztv. ar aizsargtīkliņa lampiņu.) — Pirmais tirgū izlaistais tālredzēšanas aparāts. — Poznājas radiofona stacijas 3 g. darbības atcere. — Vai aizsargtīkliņa gala lampiņas visur lietojamas? — Par lēnmaiņu pastiprināšanu (beigas). — Par atmosfāras elektrību un zibenī. — Padomi pie uztvērēju iegādes. — Techniski sīkumi.

TROKŠNI UN KRAKŠKI

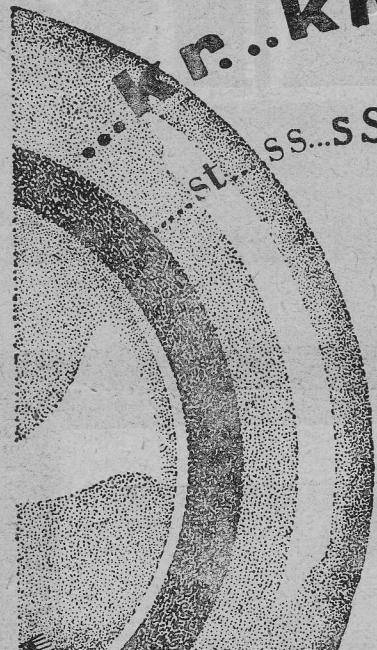

skaļrunī ir visbiežāki sekas no atmosfēras elektrības atpildījumiem. No tiem Jums nav jābūtās, ja Jūs savu uztverošo iekārtu ar

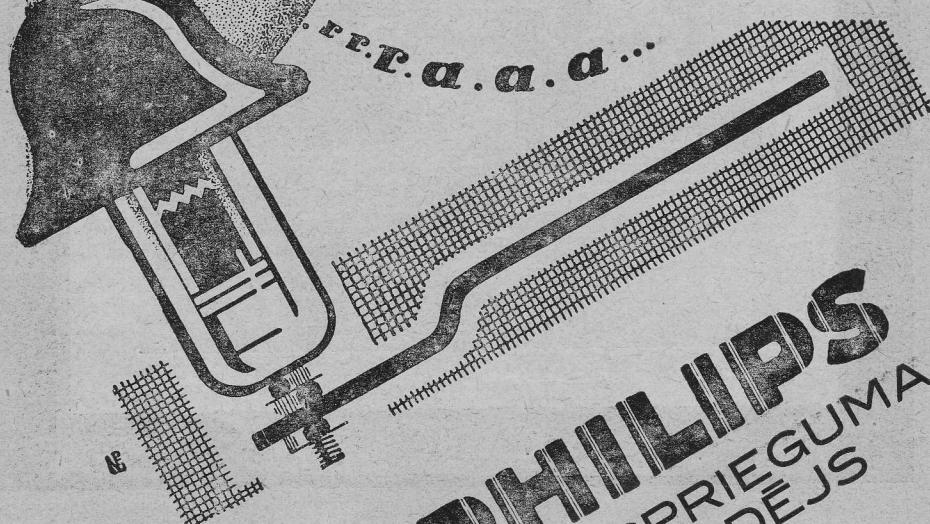PHILIPS virsprieguma novedēju esat aizsargājuši pret kaitīgo spriegumu uzkrāšanos antenā. Pēc katras atpildīšanā šis aizsargs bez kādas darbības no Jūsu pusē ir atkal pilnā kārtībā, lai par jaunu uzkrājušos spriegumus novadītu uz zemi. **PHILIPS** virssprieguma novedēja ierīkošana dod Jums nepārtrauktu un patsīvīgu aizsargu Jūsu uztvērējam.



PHILIPS
VIRSSPRIEGUMA
NOVEDĒJS



«Radio»

Zurnāls tehnikai un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesī.

Numurs maksā 50 sant.

Redakcija: Rīgā, 1. Maskavas ielā 91, dz. 6. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galvenā pastā, pasta kastite 773. Iemaksājumi uz pasta tekoša rēķina 996. Redakcijas tālrunis 30945.

Abonēšanas maksā: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.50, Abonēšanas maksu pienem Rīgā, žurnāla «Radio» ekspedīcijā, Elizabetes ielā 9-a, dz. 16, no 15.00—19.00; tālr. 29456. Audēju ielā 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta-telegrafa kantoros, lielākās grāmatu tirgotavās un lielākos laikrakstu kioskos.

Neatteikts abonements skaitas par pagarinātu uz nāk. gada ceturksni.

№ 5

5. gads.

1930

Uztvērēju pārbūve IV.

(Vecu uztvērēju modernizēšana.)

Aizsargtīkliņa lampiņa ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpe.

Mūsu iepriekšējos uztvērēju modernizēšanas rakstos mēs apskatījām gadījumus, kā uztvērēju pielāgot tagadējām prasībām, galveno vērību piegriežot viņu vienkāršai uzbūvei. Prasība pēc vienkāršas uzbūves ir nō izcilus lielas nozīmes, jo praktika pierādīusi, ka vismaz kādi 95% no visiem radioabonentiem — uztvērēju gatavotājiem nepārzin radiotehniku tik lielā mērā, lai varētu kaut cik pastāvīgi kerties pie dažu speciālu šēmu izbūves. Ja viņi to ir arī darījuši, tad sekas no tam ir bijusi viļšanās un ūlošanās, ka šēma ir «slikta», būves pamācība tikpat slikta, jo, lūk, esot trūcis tādu vai tādu aizrādījumu. Kā kuriozumu varētu atzīmēt kāda abonenta jautājumu pie visai komplīcēta 2-lamp. refleksuztvērēja šēmas, vai 30 omu kvēles reostata vietā varētu nemt apm. 40 omu reostatu, «kurš viņam jau esot iegādāts agrāki». Tas norāda, cik mazā mērā būvētāji dažbrīd pārzin sava gatavo-juma darbibas principus, un ja nu aprakstā tieši kāds sīkums nesaskan, tad būvētājs atrodas neatrisināmas dilemmas priekšā. Šī nezināšana tos tomēr neattura arvienu par jaunu kerties pie dažādu izslavētu, komplīcētu šēmu izbūves, un arvienu tā galu galā izrādas par «sliktu». Ja nu būvētājs būtu tā sauktais «radiosportists», kuram pati būvēšana dara prieku, tad to varētu saprast. Bet parasti tas tā nav. Katrs no viņiem grib tikai izgatavot savām vajadzībām uztvērēju, ar kuru būtu iespējams

klausīties radiopriekšnesumus sev un citiem par prieku. Vairāk neko. Nelaime te ir tā, ka parasti vēlas ar niecīgiem līdzekļiem un bez speciālām zināšanām sasniegt kaut ko ārkārtēju. Tā kā sportiskās šēmas tiešām pie pareizas, no lietpratēja izdarītas izbūves var šo to vairāk dot, pie tam ar mazāk piem. lampīnām, tad pirmā kārtā gatavotāji krit uz viņām, jo tās, lūk, varot dot ko ārkārtēju.

Patiensibā, ja katrs būvētājs mēģinātu savām vajadzībām izgatavot vienkāršu, principā viegli saprotamu un izgatavojamu uztvērēju, tad neapmierināto būvētāju skaits ievērojami pamazinātos. Būvētājam ar nelielām radiotehniskām zināšanām, kā jau to agrāki aizrādījām, pilnīgi pietiekošs ir 2-lamp. uztvērējs (audions ar reģenerāciju un lēnmaiņu pastiprin. pakāpe ar pentodi). Tas ir ekonomisks darbībā, samērā lēts uzbūvē un ekspluatācijā, un bez vietējā raidītāja skaļruni (gan nelielā) spēj dot pietiekoši skaļi kādas 6—8 stacijas, bet galvas telefonos 3—4 reiz lielāku skaitu. Tas taču ir pilnīgi pietiekoši. Izbūvējot to pēc mūsu iepriekšējos numuros ievietotiem aizrādījumiem, viņam būs arī pietiekoša selektīvitātē pat pie tagadējā staciju sablīvējuma, sev. pielietojot filtru (no kam nekādā ziņā nevajadzētu kaunēties, kā to daudzi abonenti-pašbūvētāji mēdz darīt).

Iepriekšējā numurā pie apraksta par ātrmaiņu pastiprināšanu sacījām, ka šīs pakā-

pes pievienošana vispirmā kārtā ir nepieciešama tad, ja uztvertie signāli ir pārāk niecīgi, lai jūtami iespaidotu audiona tīkliņu resp. izmantotu anoda strāvu; bet galvenā kārtā šo pakāpi pievieno, lai vēl jo lielākā mērā paceltu uztvērēju selektīvitāti. Tas pirmā kārtā ir nepieciešams lielpilsētā, piem. Rīgā, kur uztveršanas apstākļi ir visai neizdevīgi sakarā ar lielajām ēku masām, un bez tam vēl te vietējais raidītājs citādi padara neiespējamu tālstaciju uztveršanu savā darbibas laikā. Tā rodas mums normālais 3-lamp. (arī 4-lamp. uztvērējs, ja ir 2 lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpes) uztvērējs, kurš visumā spēj dot visai lielu skaitu staciju tīrskanīgi un skalī.

Taču dažām speciālām prasībām, piem. lai uztvertu tālstacijas pie mazām, palīga, iekšējām vai rāmja antenām, nepieciešama atrmaiņu strāvu pastiprināšana daudz lielākā mērā, nekā pie parastās āra antenas. Te dabīgi rodas skaidra atbilde, ka taču jāņem vairākas atrmaiņu pastiprināšanas pakāpes. To var darīt un arī dara. Bet lieta tā, ka pateicoties lampiņas iekšējai kapacitātei starp tīkliņu un anodu, lai arī ne visai lielas (daži cm) skaitliskā ziņā, tomēr pietiekošas, lai daļu energijas no anoda pārnestu uz tīkliņu, mums rodas svilpšana un kaukšana telefonos. Pie vienas lampiņas to samērā viegli novērst, pielietojot tā saukto neitrālizācijas kondensātoru (aprakstu par neitrālizēšanu skat. iepriekšējā numurā). Pie 2 lampiņām tas jau diezgan grūti izdarams, bet pie vairākām — praktiski neiespējami. Lieta tā, ka jo īsāks ir uztvēramā vilņa garums, jo lielāku iespaidu lampiņas iekšējā kapacitāte atstāj uz pastiprināšanu pašu, pie kam ar vilņa garuma samazināšanos tā paliek arvienu neizdevīgāka. Piem. pie vilņiem virs apm. 1500 metriem (200 kc) neitrālizēšana praktiski ir nevajadzīga, jo lampiņas niecīgā iekšējā kapacitāte pie tik, samērā, lēnām svārstibām nevar nekādu lielu energiju pārnest atpakaļ uz tīkliņu. Tāpēc te lampiņa strādā, kā saka, uz pilnu pastiprināšanu, t. i. cik tā nu spējīga dot. Ar vilņa saīsināšanos pārnestā energija arvienu palielinās un pie īstā radiofona diapozona, no 200—600 mtr. (1500—500 kc.) jau šī niecīgā kapacitāte it lielā mērā iespāido lampiņas pastiprināšanas darbību, un te neitrālizēšana atrmaiņu pastiprināšanas pakāpēs jau kļūst nepieciešama. Pie vēl īsākiem

vilņiem, zem 100 mtr. (virs 3000 kc.), šī iespāidošana praktiski tik liela, ka visa enerģija ir jāneitrālizē un tamēl lampiņas pastiprināšanas darbība pie tā sauktiem «īsiem» vilņiem praktiski ir nulle. Tāpēc šīm gadījumā nekāda atrmaiņu pastiprināšana nav lietojama un sakarā ar to visi īsvilpū uztvērēji ir vienkārši reģeneratīvie audioni ar 1 vai vairākām lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpēm (izņemot aperiodisko ātrm. pastiprināšanu).

Lai šo kaiīgo lampiņu iekšējo kapacitāti samazinātu, ir daži lampiņu speciāli konstruējumi. Pirmais solis šīm ziņā ir anoda un viņa pievadu savstarpejā attālināšana. Kā piemērs šīm ziņā varētu būt Philips lampiņa A 435. Te, piem., anoda pievads ir lampiņas augšpusē, pats anods attālināts no tīkliņa un tā galu galā iekšējā kapacitātē ir jau reducēta uz apm. 0,5 cm. un pat mazāk. Līdz ar to, sakarā ar lielāku iekšējo attālumu, pavairojas lampiņas iekšējā pretestība, kura pie A 435 jau sasniedz ap 30.000 omu lielumu. Tā kā pēc vājstrāvas likumiem lielākā atdotā enerģija ir tad, ja ārējā (noņēmēja) pretestība ir apm. vienāda ar iekšējo (atdodošo) pretestību, tad pie šī lampiņu tipa jau visai vietā būtu noskaņota a n o d a lietošana, kurš vienīgais no svārstību kēdēm spēj radīt pietiekoši lielas rezonansas pretestības. Otrs ceļš pie piemērotu pretestību panākšanas anoda kēdē ir ieslēgt omiskas pretestības. Tas nu gan tik izdevīgi nav, jo liela energijas daļa iet neproduktīvi zudumā.

Labāks atrisinājums ir pie vairākus gadus atpakaļ konstruētām lampiņām ar stātiski noekranizētu tīkliņu vai kā tās nosauc, aizsargtīkliņa lampiņām. Viņu teorija ir ievietota mūsu žurnāla agrākos numuros (skat. NNr. 2 un 3 no 1928. g., lpp. 42 un 72). Pateicoties šim stātiskam aizsargam (aizsargtīkliņam), kapacitāte starp anodu un tīkliņu ir jau gluži neievērojama, jo parasti nav lielāka par 0,01 cm. Toties šo lampiņu iekšējā pretestība ir nesalidzināmi lielāka un piem. pie A 442 tā sasniedz 188.000 omus. Ja nu pirmā gadījumā noskaņotais anods bij vēlams, tad te tas jau ir nepieciešamība. jo nekāds cits iekārtojums mums nedos tādu rezonansa pretestību.

Ar šādu noekrānizēšanu lampiņas caurtvere paliek it niecīga un sakarā ar to, pastiprināšanas faktors ievērojami pieaug, jo

pastiprin. faktors g ir 1, daļīts uz caurtveri. Tā kā Philips lampiņai A 442 caurtvere ir apm. 0,067, tad iznāk, ka pastiprināšanas faktors ir veseli 150. (Jāpiezīmē, ka parastām triodēm pastipr. faktors ir lielākais apm. 10) Tā tad teorētiski, ideālā pastiprināšanas gadījumā būtu sasniedzams šis lielums. Bet tā kā dzīvē līdz ideālam parasti ir tāli, tad faktiskā pastiprināšana paliek daudz mazāka, un jo mazāka, jo īsāks uztverējamais vilņa garums. (Tas nu gan nav tieši vedams sakarā ar pašu lampiņas darbību, jo pie tā ir vairīgi daži ārēji apstākļi.)

Lai nu vai kā, aizsargtīkliņa lampiņām attiecībā pret parastām triodēm ir dažas noliedzamas priekšrocības. Taču, kā to dzīve rādījusi, amatieri un dažbrīd arī radio-rūpniecība attiecībā uz šo lampiņu bieži vien krit galējībā un iedomājās visos gadījumos no šis lampiņas brīnuma lietas. Tas visumā nav pareizi. (Piezīmēsim, ka te domājam lampiņu-triodi ar aizsargtīkliju, kurās tips piem. ir Philips A 442, bet ne lampiņu-tetrodi ar aizsargtīkliju resp. tā saukto pentodi, kurās tips būtu Philips B 443). Aizsargtīkliņa lampiņa no konstruētājiem bija domāta lietošanai ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpēs. Taču prakse rādīja, ka tā tiešām no viņas gaiditos panākumus attiecībā uz pastiprinājumu deva tā sauktā starpbiežuma pakāpē, t. i. pie lēnām svārstībām apm. no 70 kc. uz leju (t. i. virs 4500 mtr.) un, kas daudziem amatieriem būs varbūt nezināms pretestību pastiprināšanas savienojumā. Tā tad tikai pie visai gariem vilniem iespējams panākt tādas rezonansa pretestības, kurās atbilstu lampiņas iekšējai pretestībai (lai lampiņas pastiprinājums būtu maksimums). Pie parastām triodēm šī vienādā pretestības prasība izsauc labilu stāvokli attiecībā uz svārstību ierosināšanu, un mazākais iemesls šī gadījumā izsauc kaukšanu, jo lampiņu iekšējā kapacitāte ir liela. Tāpēc tur ir nepieciešama neitrālizēšana. Bet pie aizsargtīkliņa lampiņām, sakarā ar niecīgo iekšējo kapacitāti, stāvoklis ir daudz stabīlāks un tāpēc te pieskaņošanās izdarāma labāki. Otrkārt, ir visai grūti panākt pilnīgu neitrālizēšanu plašā svārstību apjoma (t. i. lai tā būtu neatkarīga no biežuma). Bet aizsargtīkliņa lampiņai neitrālizācija nav vadīzīga un tamdēl jāsaka, ka visumā viņa tomēr spēj dot drusku vairāk, nekā parastā triode ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpē.

Kā jau teicām, maksimālais pastiprinājums aizsargtīkliņa lampiņai būs tad, kad ārējās pretestības lielums būs vienāds ar iekšējo. Lielo ārējo pretestību panāk lietojot noskaņotu konturu anoda kēdē. Bet ikatram kontūram, kurš sastāv no pašindukcijas un kapacitātes, viņa pretestības lielums atkarīgs arī no tās strāvas biežuma, kura plūst šīnī kēdē. Oma likums maiņstrāvai mums rāda, ka kēdē vēl jāņem vērā bez vadu īpatnējās pretestības arī šķietamās pretestības no pašindukcijas un kapacitātes. Pie kaut kādas pašindukcijas pretestība palieinas ar biežuma (frekvences) pīeaugumu, kamēr pie kapacitātes tā krit. Mēs, mainot šo abu sastāvdaļu lielumu pie kāda noteikta biežuma varam panākt tādu stāvokli, kad pretestības palielināšanās pie pašindukcijas tiek izlīdzināta ar pamazināšanos pie kapacitātes. Šīnī gadījumā mums ir tā sauktais rezonanss attiecībā uz doto biežumu un tāpēc tās strāvas, kuru svārstību periods atbilst noskaņotā kontūra periodam, tiks viņā it kā uzķertas, citiem vārdiem, strāva caur šādu kontūru vairs nevarēs netraucēti plūst un tas viņai uzrādis it kā lielu pretošanos tālākai plūsmai. Visām cita biežuma strāvām šī pretestība būs parastā omīskā, un tā, būdama neliela, lauj strāvai no plūst tālāk.

Šādu gadījumu apzīmē par rezonansa pretestību. Ideālā gadījumā tā varētu sasniegt bezgalīgu vērtību, t. i. dotam biežumam tas būtu necaurejams, un šīnī gadījumā strāva visu laiku svārstīties pa šo kontūru. Bet sakarā ar neizbēgamiem omīkiem un cita veida zudumiem rodas svārstību apdzīšana, kas šo rezonansa pretestību samazina. Blakus tam ikuļā metaliskā vadītāja ar vienu ir zināma pašindukcija un tāpat noteikta kapacitāte. Tāpēc ikuļai spolei arī ir zināma kapacitāte. Tā nav liela; bet ja biežums sasniedz kādu augstāku vērtību, tad var gadīties, ka šī spoles paškapacitāte veido it labu blakus ceļu priekš noplūšanas, un jo labāku, jo augstāks ir biežums (frekvence). Tā tad, jo lielāks būs biežums (īsāks vilnis), jo mazāku pretestību, vispārīgi, uzrādis šāds noskaņots kontūrs tāpēc, ka liela daļa netraucēti noplūdīs pa kapacitātīvo blakus ceļu. Tāpēc ar uztverējamā vilņa saņināšanos arvienu vairāk aizsargtīkliņa lampiņām nepieciešamais noskaņotais anods zaudē savu vērtību, jo lielais lampiņas pa-

stiprinājums vienkārši nevar tikt izmantots. Tas nu vispirmā kārtā būtu jāievēro tiem entuziastiem-būvētājiem, kuri no šīs lampiņas sagaida visādus brīnumus. Kā redzam, tad tie pārāk bieži iztrūkst.

Reiz jau šādi gadījumi ir, tad labāki pieļietot parasto ātrmaņu transformātoru; tā, varbūt, domās viens otrs lasītājs. To tiešām arī dara. Bet tikai tagad jau nu atšķiriba no parastās triodes ir vēl mazāka.

Vīzas šīs pārdomas būtu jāņem vērā pie aizsargtīkliņa lampiņas tipa izvēles ātrmaņu pastiprināšanas pakāpē. Nekādā ziņā nav jāiedomājas, ka būs panākama kaut cik ievērojama skaluma palielināšanas attiecībā pret parasto triodi. Tas, vismaz pie vīlniem līdz apm. 2000 mtr. ir diezgan neiespējami.

Taču pārāk daudzi radioabonentī būs lāsiusi visādas atsauksmes par aizsargtīkliņa lampiņu izcilus spējām, varbūt viens, otrs no mūsu lasītājiem arī, un tāpēc vēlēsies «izmēģināt roku». Jāsaka, ka laborātoriski vispusīgi izmēģināts, no speciālistiem aprēķināts un izgatavots uztvērējs ar aizsargtīkliņa lampiņu tiešām varēs dot kaut ko vai-


ka pie uztvērēja izbūves ar aizsargtīkliņa lampiņu ieteicams kerties tikai tadiem, kuri jau būtu gatavojuši kādu normālu 3-lampu uztvērēju (1+1+1).

Tā kā mums uzdevumā bij uztvērēja modernizēšana ar aizsargtīkliņa lampiņu, tad te apskatīsim kādu gadījumu, kur autors vecam, 1926. g. sākumā būvētam uztvērējam izdarīja dažas pārgrozības resp. to modernizēja un starp citu, izlietoja arī aizsargtīkliņa lampiņas (pārbūve tika izdarīta 1929. g. pavisā, kad šī veida lampiņas sāka plašāki pieļietot. Taču no tā laika ir dažas pārgrozības resp. papildinājumi, kuruši dotā uztvērējā nav sastopamas un uz tām aizrādīsim pie apskata).

Vecā uztvērēja šēma ir kā zemāk aizrādīts, un viņa apraksts ievietots žurnālā «Radio» Nr. 8 no 1927. g. lpp. 271.

Kur un kamēdēl uztvērējs tika pārgrozīts?

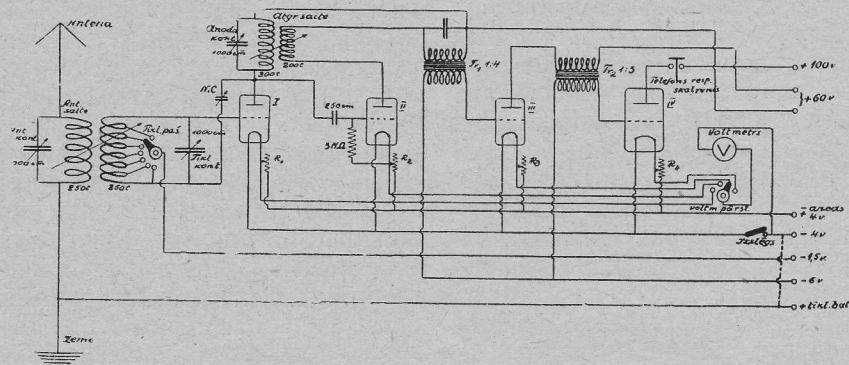
Vispirms redzam, ka mums ir noskaņotā antena, t. i. te ieslēgta spole ar kondensatoru. Bet sakarā ar samērā lielajiem zudumiem antenas kēdē, te noskaņojums paliek tik izplūdis, ka neiespējams atrast kaut



Vecāka uztvērēja šēma ar noskaņotu anodu.

rāk, nekā uztvērējs, kurš gatavots parastā kārtībā. Bet kas iespējams lielām firmām, tas ne arvieno izdarams abonentam mājas kārtībā. Ja pirmā gadījumā uztvērēju gatavoja kvalificēti radiospecialisti, tad otrā parasti pat primitīvākās zināšanas radio-tehnikā var trūkt. Bez tam vēl instrumentu trūkums arī var būt pārāk jūtams. Tas viss atsaucas uz ražojumu, un tāpēc uz beigām resp. rezultātu cauri «rožainām» brillēm nav ieteicams raudzīties, bet gan priecāties, ja tas vispārīgi dod ko vairāk, nekā agrākais uztvērējs. Vēl būtu jāpiezīmē,

cik jūtamu rezonansa stāvokli. Ar to selektīvitātē pamazinas un tāpēc pie pārbūves šis kontūrs ir izņemts, bet viņa vietā ielikta vienkārša spole L_1 , t. i. te ir nenoskaņota

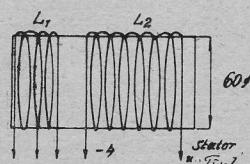

Zīm. 1.



antena. Tālāk izņemts ir tīkliņa pārslēgs, arī kā tagad maz noderīgs. Tā kā lietota tika aizsargtīkliņa lamp. Philips A 442 pirmā pakāpē, tad te neitrālizācija atkrit un neitr. kond. N. C. ir izņemts.

Nākošā daļa jau ir diezgan ievērojamā mērā pārveidota. Vispirms reģenerācijas regulēšanu izdara ar kondensātora palīdzību (Reinartza reģenerācija). Tālāk noskaņotais kontūrs pārbīdīts audiona tīkliņa daļā, kas it kā dod drusku labāku selektīvitāti. Tās nu būtu visumā galvenās pārgrozības. Attiecībā uz konstruēšanu būtu sakāms sekošais. Vispirms, meģināts iztikt ar visām jau esošām daļām. Vienīgi pārtaisītas tika spoles, jo vecās bija neatbilstošas dažām prasībām. Vispirms jau tinumu virzienu ziņā (bijā pretējas). Tāpēc šīs spoles izārdija un viņu vietā uztina uz tāpiņām (resp. velteniskās spoles). Īsiem viļniem tāpat uztina uz pertinaksa velteni. Pavisam tika izgatavotas 4 spoles, resp. 2 spolu komplekti īsiem

Te nu gan jāsaka, ka spolu pārtīšana nemaz nav jādara un pilnīgi var atstāt vecās spoles, ja vien viņas ir piemērotas un ar parreizu tinuma virzienu. Tad atkrit sarežģīta un garlaicīgā pārtīšana, kā arī spraužamā pamata izgatavošana.

Interesentiem te sniegsim dažus datus par pagatavotām spolēm. Īsiem viļniem nemeta 0,7 mm (emaļa +1 × kokvilna) stiepule. Spolei L_1 — 16 tin. ar atzaru pie 10 tin.; spolei L_2 — 60 tin.; L_3 — 60 tin.; L_4 — 35 tin.; attālums starp L_1 un L_2 , kurās tītas uz pertinaksa velteņa 7 cm. caurmērā, ir 1,5 cm.; starp L_3 un L_4 — apm. 6 mm. Gaļiem viļniem nemeta 0,5 mm (2 × kokvilna) stiepule; spoles tītas uz tāpiņām, skaitā 15, sadalītas uz aploci 9 em. caurmērā. Tišanas veids — 2 pa augšu, 2 pa apakšu. Tad spoles ērti un stingri uzbāžamas uz agrāki minēto pertinaksa izolācijas velteni, 7 cm. caurmērā, kāds piestiprinājums spoli padara daudz izturīgāku pret dažādiem bojajumiem.

Vecā uztvērēja ārskats un iekšskats.

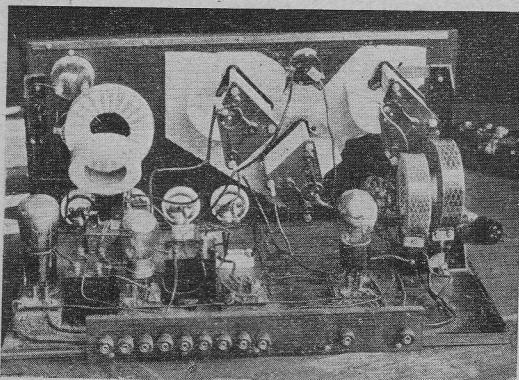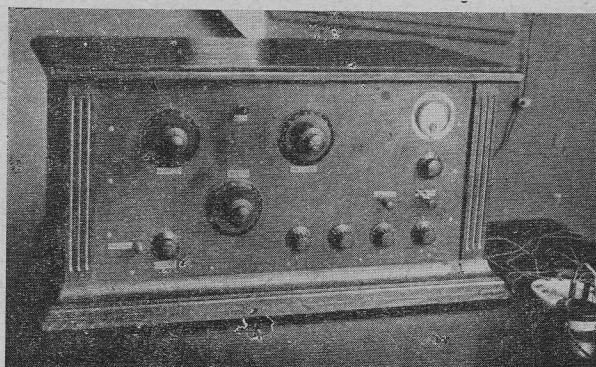


un gaļiem viļniem. Spolu veids ir parastais un saprotams no uzņēmumiem.

pie viņu izmaiņas. Tinumu skaits šāds: L_1 — 80 tin. ar atzaru pie 50. tin.; L_2 — 200 tin.; L_3 — 200 tin.; L_4 — 120. tin. Spolu attālums abos gadījumos apm. 8 mm.

Te nu jāaizrāda, ka tas nav izdevīgākais tišanas veids. Vispirms iau stiepule ir par resnu, un pilnīgi pietiekoši ir, ja īso viļņu spolei nem 0,4—0,5 mm. (emaļa +1 × kokvilna vai zīds) stiepuli, bet garo viļņu spolēm — 0,2—0,25 mm. (2× zīds vai kokvilna vai arī emaļa). Tišanu var izdarīt uz velteņiem apm. 5 cm. caurmērā, kas pilnīgi pietiekošs. Tad spoles, nezaudēdamas neko no savām īpašībām, paliek visai mazas dimenziiju ziņā un kā tādas ērti novietojamas,

jo aizņem ļoti maz vietas. Tinumu skaits te būtu agrākais. Pamatu izgatavošanā autors gāja tādu celu, ka uzreizi trīs trolita plāksnītēs izurba 5 caurumiņus nesimetriskā sadalījumā, ar 3 mm. urbi. 2 plāksnītēs iestiprināja spraudtapiņas ar uzgriežņiem, bet 1 plāksnītē paplašināja caurumiņus līdz 6 mm. un nu te ievietoja ligzdiņas. Plāksnītes ar tapiņām ar trolita kiti iekitēja spoļu velteņa vienā galā. Šādā pat veidā sagatavoja arī otro komplektu. Te spoles ērti maiņāmas, ko nevar dažreiz teikt par brīvstāvošām spolēm.

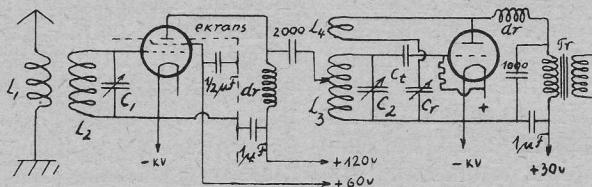



Modernizēta uztvērēja principa šēma (ātrmaiņu un audiona pakāpes. Pirmajai pakāpei lietota Philips A 442, otrajai A 415).

Lēnmaiņu pastiprināšanas daļa tika atstāta negrozita. Vienīgi pēdējā pakāpē ieikla Philips pentodi B. 443, kas nu dod ievērojamu skālumu.

Tā tad, kā redzam, atskaitot spoles, gan drīz nekas nav no jauna ievests, bet gan tikai pārgrozīts.

Lai arī pirmās lampiņas iekšējā kapacitāte ir niecīga, tad tomēr viņai būtu maza nozīme, ja ar anodu savienotās daļas kaut kādi iespaidotu ar tīkliņu savienotās daļas. Lai no tam galīgi izvairītos, mums jāgādā par

šo abu daļu savstarpēju noekranizēšanu. To var panākt dažādā veidā. Vispirms šo pakāpi var pilnīgi novietot metala kastē, var to novietot kastē pa pusei, vai arī tikai noekranizēt ar metala plātni. Autors gāja pēdējō celu, novietojot vienkāršu dzelzs skārda gabalu starp ātrmaiņu un audiona pakāpēm. Lampiņu izlaida cauri pa metala ekranā izgriestu caurumu. Te vietā būtu mazs padoms būvētājiem. Bieži mājas līdzekļiem neizdodas lampiņai izgriest pietiekoši apaļu caurumu. Tas iznāk robots, parasti lielāks un nevienāds. (Jāievēro, ka ekranam jā-

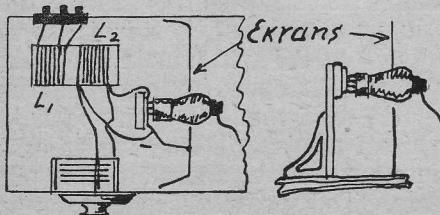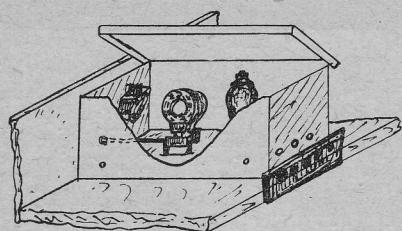

Zīm. 2

Zīm. 3.


aptver lampiņas balons apm. $\frac{2}{5}$ daļā no pamatnes augšdaļas rēķinot.) Te izlidzās tādi. Uz kādas apalas formas ar caurmēru, pieņērotu lampiņas balonam iestiprināšanas vietā, aploca riņķi no 1,5—2 mm. resnas atlaideinātas, mīkstas varā stiepules. Šo riņķi tad vēl pielāgo lampiņai un tad to uzlodē uz ekranā, apkārt izgriestām caurumam. Tad caurums iznāks visai glits (sev. ja riņķis ir uzspīdināts) un cieši piekļausies balonam.

Labāki ir gan, ja lieto nemagnetisku metalu, piem. aluminiju, cinku, misiņu u. c., jo tad apdzīšanas zudumi ir mazāki. Autoram nebij iespēja to darīt un tas izpalīdzējās ar dzelzs skārdu, kurš tieši bij krājumā.

Savienošana būs skaidra no pievestās šēmas. Arvienu jāievēro, ka lampiņas anoda pievads ir balona augšpusē, bet pakājē, kur bij parasti anoda tapiņa, ir pievienots aizsargtīkliņš. Šis aizsargtīkliņš **arvienu** ir jāsavieno ar ekranu resp. mīnusu, caur $\frac{1}{4}$ —1 mikrofarades lielu blokkondensatoru, lai uz to radušamies ātrmaiņu strāvām būtu ērta noplūšana.

Anoda strāva pirmajai lampiņai tiek pievadīta caur droseli dr. Šīnī gadījumā ta ir parasta P. T. D. G. D. telefonu spolite, ar 1000 omu pretestību. Taču labāki būtu lietot labu droseli, tītu pēc visām prasibām. Šīnī gadījumā vēlamais tinumu skaits būtu

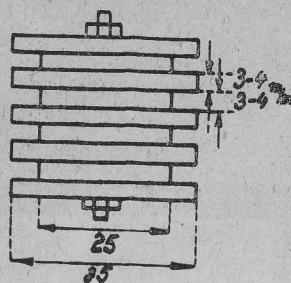1.200—1.500, no 0,1 mm. stiepules. Šeit Šķietamā pretestība būtu pietiekoši, lai viņā




Laba drosele izgatavojama no saskrūvētām izolācijas materiāla ripinām. Rievās ietin pa 300 tinumiem 0,15 mm stiepules (emājas vai zīda izolācija).

rastos ievērojams maiņsprieguma kritums, kas tad labāki iespaidotu nākošo konturu.


Lai anoda strāva nenokļūtu uz nākošās lampīnas tīkliņa, tas ir bloķēts ar blokkondensātoru. Autors lietoja 2000 cm. kond. Tagad turpretim literatūrā aizrāda, ka labāka ir lielāka kapacitāte, apm. 5000 cm. Tas nu būtu jāpamēģina.

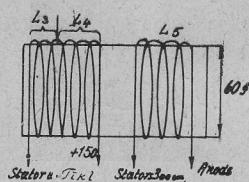Ar to nu būtu visumā izsmelts apskats par aizsargtīkliņa lampīnu darbību un viņas vienkāršāku pievienošanu. Vēl jāaizrāda, ka lielāka selektivitāte būs sasniedzama, ja pirmās lampīnas anodu nepievienosim tieši pie visas spolei, bet gan pie viņas $\frac{2}{3}$ atzaņuma. Tad spole it kā sadalās 2 dalās (autotransformators), un spoli L_3 var sadalīt uz L_3 un L_4 . Reģ. spole tad būs L_5 . Šis



novirzījums izdarīts, lai labāki parādītu pievienošanas veidu.

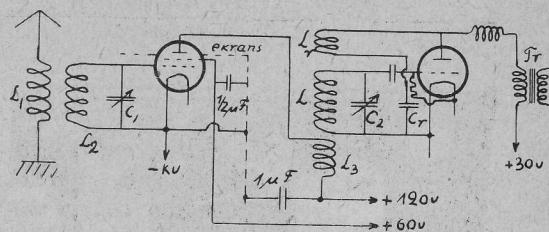Ka jau teicām, sev. uz īsākiem viļniem aizsargtīkliņa lampīnu parākums pret parastām ir pilnīgi nemanams. Vienīgi pateicoties lielākai iekšējai pretestībai panākama asāka noskoņošanās resp. ir lielāka selektivitāte. Bet ta ka pie noskanotiem anodiem viņa vispārīgi nav pārāk liela, tad daibiski rodās jautājums, vai nevarētu te lietot ātrmaiņu transformātoru energijas pārnešanai uz nākošo pakāpi.




Aizsargtīkliņa lampīņa uztvērējā ar ātrmaiņu transformātoru.

To var pilnīgi darīt. Tikai primārā tinuma attiecībai pret sekundāro jābūt $\frac{2}{3}$ pret 1; t. i. ja audiona tīkliņa spolei ir 60 tinumi, tad 1. lamp. anoda spolei būtu jāņem 40 tin. Gariem viļniem, pie 200 tin. tīkl. spoles būtu vajadzīgs apm. 130 tin. Šī prasība te ir tamdēļ, ka pie lielākas attiecības skālums ievērojami krit, kamēr selektivitāte tikai niecīgi pieauga, kurpretim pie mazāka attiecības (piem. 1:1) skālums nav lielisks, bet selektivitāte visai niecīga. Tā tad attiecība $\frac{2}{3}$ pret 1 pie ātrmaiņu transformātora spej dot vislabākos rezultātus un to vajadzētu nemt vērā. Šīnī zījā tāda aizsargtīkliņa lampīņa it ērti būtu pielāgojama arī mūsu pag. numurā aprakstītām 3-lamp. normaluztvērējam 1+1+1. Te, saprotams, atrkrit neutralizācijas kondensātors, spoles L_3 un L_4 pāriet vienā spolē ar tinumu skaitu, līdzīgu $\frac{2}{3}$ no spoles L_5 tinumu skaita. Šāda ātrmaiņu pakāpes pievienošana parādīta pievienotā šēma.

Jāievēro, ka labai darbībai pie aizsargtīkliņa lampīnām spriegums uz anodu nevar būt mazāks par apm. 120 voltiem, bet uz aizsargtīkliņa jāņem apm. pusi no šī lieluma, t. i. 60 volti. Kvēlstrāvas reostats jāizved uz priekšplatnes, jo tas bieži vien jāregulē, lai reducētu dažreiz rodošos kaučos trokšņus.


Te mēs atturamies dot pilnīgi konkretu aprakstu pēc veida «ņemi to un to, dari ta un ta», bet gan vairāk apskatījām teorētisko lampīnu dabu un principielus praktiskus jautājumus. Te nodoms ir tāds, ka ie-vietojot pilnīgu aprakstu, būvētājs akli pēc viņa gatavo, dažreiz izlaižot svarīgus sīkumus, jo tas neizprot aparāta darbības principus. Sekas ir tās, ka aparāts darbojās ne-apmierinoši, vai pavisam nedarbojās. Piem. kādu gadu atpakaļ kur viena persona bij gatavojusi 3-lamp. uztvērēju pēc tiešām pār-

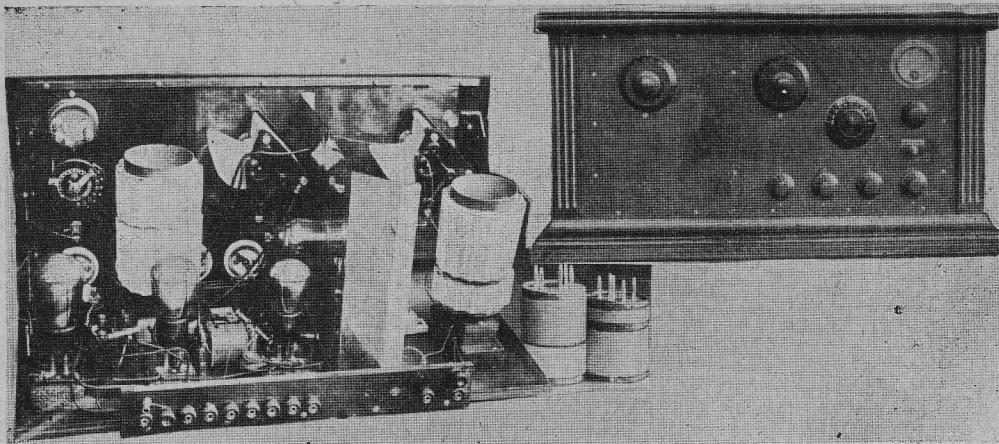

Pārtaisitā uztvērēja iekš- un ārskats. Uztvērējā ir ievietotas gaļo vilņu spoles; blakus novietotas iso vilņu spoles. Ātrmaiņu pastiprin. pakāpe no pārējās daļas atdalīta ar metāla ekrānu, caur kuļu izlaista aizsargtīkl. amp. balona augšējā (anoda) daļa.

baudīta apraksta mūsu žurnālā Nr. 5 no 1928. g. saņēmam no viņa bārgu paziņojumu, šēma esot nepareiza, ar to **itin neko** nedzirdot, lai gan esot **burtiski** (!) būvēta pēc mūsu apraksta, u. t. t. Galu galā, noskaidrojot apstākļus izrādas, min. persona savienojusi anodu ar kājiņu pamatnē, kur vispārīgi

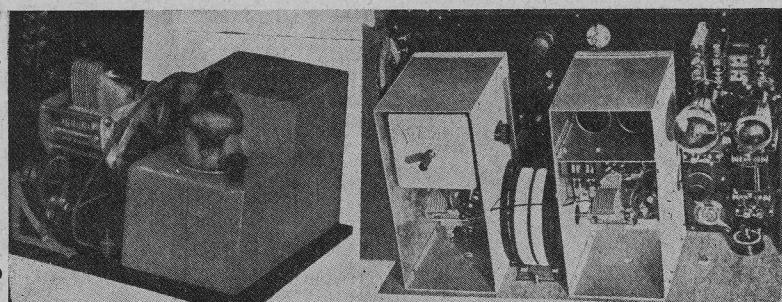
Vispārīgi prakse rādījusi, ka pie sarežģītākiem aparātiem pilnīgs apraksts ir mazāk noderīgs. Te no svara ir padomi, bet pašam būvētājam jātiekt skaidrībā ar uztvērēja principa darbību, un šos padomus jāizlieto. Tāpēc abonentiem ar pagādam nelielām zināšanām nevajadzētu uz-



Divi augstvērtīgi ekranizēšanas veidi. Pa kreisi: lampiņa līdz pusei novietota aluminijs kastē. Pa labi: ātrmaiņu un audiona pakāpes novietotas katrā savā kastē, caur ko pilnīgi izslēgta savstarpējā iedarbība.

pie triodēm ir anoda pievads, bet aizsargtīkliniņa pievadu pievienojuši lampiņas balona galā ierikotai spolei. Ta tad te ir strādāts gan ar rokām, bet ne ar galvu. Vai pēc paskaidrojuma saņemšanas šī persona savu uztvērēju padarījusi darba spējīgu, nezinam. Bet liekās, ka gan, jo pēc tam vairs nekādas pretenzijas nav iesūtītas. Arvienu ir ta, ja kas sāp, tad brēc.

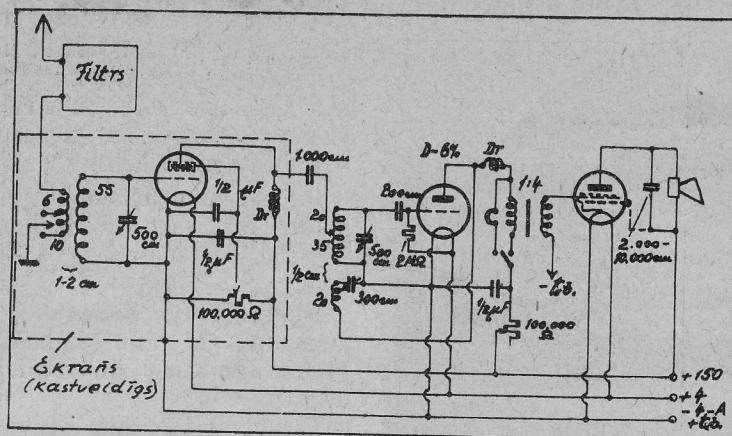reizi kerties pie uztvērēja būves ar aizsargtīkliniņa lampiņām, bet gan vispirms izbūvēt audionu, pie tā pievienot parasto ātrmaiņu pastiprinātāju ar triodi piem. pēc mūsu ie-priekšējiem būves aprākstiem (žurnālā «Radio» NNr. 2, 3, 4 no š. g.), un tad, ja ir patika un iespēja, var iebūvēt aizsargtīkliniņu lampiņu, izdarot attiecīgos pārgroziņus. Jāievēro ari, ka izdarot augstvērtīgu uz-



Austrijas žurnāla «Radiowelt» laboratorijas ieteikta laba aizsargtīkļu lamp. uztvērēja principa šēma.

tvērēja pārbūvi, ir jāiegulda arī diezgan lieli līdzekļi (piem. jāekranizē aluminija kastēs, jālieto visādi bloki, slēgi u. c.) un vai tie ar vienu atmaksāsies, ir liels jautājums. Te jāpiezīme, ka izslavētie ārzemju uztvērēji, piem. Philips 2511 vai Telefunken 40 principā ir visai vienkārši. Bet izpildījums ir ārkārtīgi precīzs un lietotas daļas ir augstvērtīgas un tāpēc arī atskalojums ir izcilus labs.

Šīs pārdomas vienam, otram lasītājam


varbūt palīdzēs noskaidrot, ko viņš var sa-gaidit, ja lietos aizsargtīkļu lampu para-stās lampīnas vietā, ātrmaiņu pastiprin. pa-kāpē un tā tad nākt pie slēdziena, vai šī pārbūve viņam atmaksāsies. Šķēluma pa-lielināšanas vispārigi (vismaz uz radiofona diapozonu) nav sagaidama. Bet gan pa-lie-lināšies jūtība un selektīvītāte, pēdējā, pro-tams, vienīgi pie augstvērtīga izpildījuma.

Elektrons.

Pirmais tirgū izlaistais tālredzēšanas aparāts.

Tālredzēšanas jautājums var atzīmēt jaunu sasniegumu, proti to, ka ir izgatavoti un tirgū izlaisti aparāti, noraidīto ainu uztveršanai un reproducešanai uz ekrānu. Kā jau savā laikā mūsu bij. radiofona programmās aiz-rādijs, ar 1. oktobri Londonas raidstacija 5 reizes nedēļā uz 30 minūtēm savu staciju nodeva Bairda televizijas sabiedrības rīcībā. Pēcāk vēl papildināja ar 2 reizēm arī pa 30 minūtēm nakti. Radioabonentiem no šiem mēģinājumiem netika «ne silti, ne auksti», jo pārdošanā televizijas uztvērēju nebija. Tā-pēc noraidītām ainām varēja sekot vienīgi speciālisti, kuriem bija vai nu pašgatavoti, vai arī no Bairda sabiedrības aizdoti laboratorijas uztvērēji. Rūpnieki no tālredzēšanas uztvērēju būves atturējās lai gan pats konstruktors Bairds viņiem savu licenci pieso-līja uz visai izdevīgiem noteikumiem. Tie vienkārši neticēja šai lietai resp. viņas praktiskai nozīmei un tāpēc negribēja veltīgi

ieguldīt savu kapitālu. Lai tomēr kaut kā reprezentētos, Bairda sabiedrība uzsāka pate gatavot tālredzēšanas aparātus sēriju veidā un tie tagad ir izlaisti tirgū. Ar šo izlaidumu tālredzēšanas jautājums Anglijā ir pa-virzījies krietnu gabalu uz priekšu, jo līdz ar to B. B. C. noraida arī piemērotu pro grammu, kur skaņa un aina tiek noraidīta vienā laikā uz 2 dažādiem vilniem. Ainas pārraida jaunais Londonas raidītājs (Brookmans park) uz 261 mtr., bet pavadošo skaņu otrs raidītājs uz 356 mtr. Pirmais mēģinājums plašākā mērogā tika izdarīts 31. martā š. g. tiesi pusdienā, kur vairākas izcilus personas (rakstnieki, zinātnieki, po-litiķi) runāja un varēja tikt saskatītas ar tālredzēšanas uztvērējiem. Apvienotās skaņu un ainu programmas noraidīšana notiek 5 reizes nedēļā dienā, no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 11.00—11.30 (Londonas laiks), un bez tam vēl otrdienās un piekt-

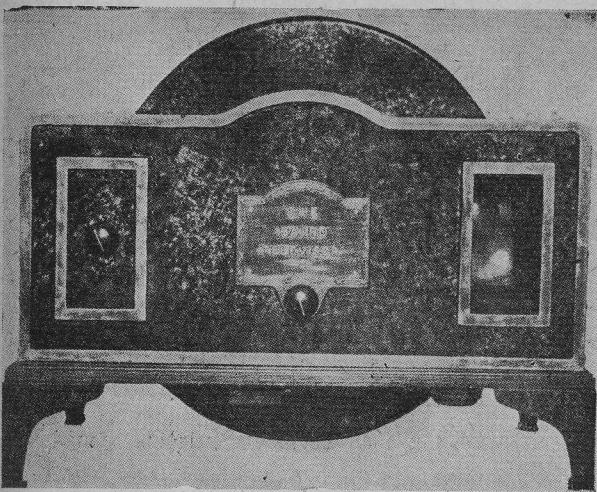

Bairda televīzijas sabiedrības tirgū izlaistā tā-redzēšanas uztvērēja ārskats. Labā pusē ir ekrans-lēca.

dienās no 24.00—00.30. Bairda sabiedrība uzsver, ka šis nav galējais vārds, bet gan tikai mēģinājumi. Ir cerība, ka B. B. C. drīzi patstāvīgi uznemēs ainu un skanu vienlaicīgu pārraidīšanu, bet neiznomās raidītāju Bairda sabiedrībai. Tas būs, tākādēļ būs panākta kaut cik apmierinoša uztvēršana plašākās abonentū masās. Ir skaidrs, ka skanas pilnīgi atsevišķi var noraidīt, tā kā te B. B. C. neko nezaudēs.

Attiecībā uz pašu tālredzēšanas aparātu var sacīt sēkošo. Te tiek lietota Nipkova ripa (t. i. ar spirāliski izurbtiem caurumiņiem), kurū griež pilnīgi sinchroni ar raidītāju ejošs elektromotors. Ripes pakalpusē ir neonā mirdzlampra, uz kurū caur griezošos ripu skatoties, saskatāma noraidītā aina vai attēls. Vienkāršais princips atļauj aparātus gatavot lielām sērijām un tie, vismaz pēc Anglijas apstākļiem, nav pārāk dārgi, jo viņu cena ir 20 mārciņas, tā tad apm. 500 lati. Te pievienots attēls no aparāta ārskata, uz vāka biles ir attēlota aparāta iekšpuse. Aparāts iebūvēts metala čaulā, ir noplombēts un tāpēc nepieējams. Šis solis ir nepieciešams tamēļ, lai nevarētu kaut kā aizskārt plāno aluminijs riperi un sabojāt, kas iespējams arī pie vieglas pieskāršanās. Mazākā novirzīšanās jau var aparātu padarīt nederīgu. Aluminijs riperi te nav no bieza skārda, bet gan papīra biezumā, ar 30 spi-

rāliski izurbtiem 4-stūru caurumiņiem. Viņumā tā ir lengana un tikai pie ātriem apgriezieniem, pateicoties centrifugālam spēkam, tā paliek stingra un pilnīgi apalja. Šī «lapa» piestiprināta pie sevišķa ritēna, uz kura asi sēž griezošais elektromotors.

Plāno lapu nem tādēļ, lai samazinātu ripas svaru, jo citādi pie ātriem apgriezieniem pie biezāka materiāla varētu rasties izšķīšana.

Reproducētās bileses lielums ir 55 mm. augstumā 25 mm. platumā, tā kā personu bilesēs līdz krūšu lielumam it ērti reproducējamas.

Pirmā sērijā bija ievietots līdzstrāvas griezošais motors. Tagad, liekas, izlaiz aparatūs arī ar maiņstrāvas motoriem, jo maiņstrāva visur tiek lietota. Pie motora otrā gala piestiprināta sinchronizēšanas ietaise. Tas ir zobrajs, kurš griežas 2 elektromagnētu polu priekšā. Kloķis kreisā pusē atlauj motora apgriezienus zināmās robežās pieregulēt. Sinchronizēšanas impulsi tiek tāpat no raidstacijas vienā laikā noraidīti un uztvērējā pastiprināti.

Vajadzīgās jaudas lielumu šāda aparāta iedarbināšanai Bairds rēķina uz 1,5 wattiem pie 400 voltiem, anoda sprieguma pēdējā pastiprināšanas pakāpē. Taču, jo lielāka ir pievestā jauda, jo labāka reprodukcija, un piem. mēģinājumi rādījuši, ka 5 watti dod mazāk trīcošas un skaidrākas bileses par 1,5 wattiem. Šo iemeslu dēļ angļu speciālie laikraksti prasa, lai aparātā kopā ar tāl-skatišanas ierīci būtu iebūvēts vai pievienots arī ar maiņstrāvu nodarbināms spēka pastiprinātājs ar pietiekošu jaudas lielumu labai darbībai.

Praksē šie aparāti devuši vidējus panākumus. Piem. mierā stāvošu personu var uzzināt resp. pazīt; bet pie kustības nevar noteikt, kāda veida šī kustība ir. Taču pāvadošā skapa daudz ko papildina un tamēļ, ja arī ne ar acs palīdzību, tad tomēr ar masu fantaziju noraidāmo ainu var sev skaidri stādīties priekšā.

Bet galvenais, kas ar šo aparātu izlaišanu tirgū panākts, ir tas, ka te plašām abonentū masām ir dota iespēja pašiem piedalīties tālredzēšanas mēģinājumos, kas var visai paātrināt tālredzēšanas problēmas sekmīgu atrisināšanu.

(Dati iemēti no «Rafa» Nr. 4 1930. g.)

Poznaņas radiofona stacijas 3 gadu darbibas atklāšanas atcere.

Pēc pašu poļu datiem, 6. gadu simteni pēc Kristus dzimšanas kāds ļachu cielts vadonis Poznaņas nometies uz ilgāku palikšanu divu upju, Vartas un Cibīnas, saplūšanas vietā. Tā kā upes bijušas zivīm bagātas, un apkārtējie meži devuši labu medījumu, tad pamazām te nākuši klāt arvien jauni iedzīvotāji un no nometnes izveidojušēs ar mājokļiem apbūvēta vieta, citiem vārdiem, kaut kas līdzīgs pilsētai, kurā tad nu ari pēc

stāvokli. Tagad Poznaņa ir savas vojevodstvas galvas pilsēta, ar 240.000 iedzīvotājiem, rosīgu tirdzniecību (Poznajas messa), un visādām iestādēm.

Viss tas runāja par labu savas radiofona stacijas iekārtošanai. Pirmo reizi šī doma atklātībā uzspeldēja 1925. g. augusta mēnesi. (Pie mums apm. 6 mēn. agrāki.) Projekts atrada lielu atbalstu pilsētas galvas Kiriila Ratajska personā, kurš tad arī pievilka



Poznaņas radiofona stacijas vadītāji:

Pa kreisi: Direktors K. Okonievsks. Vidū: Poznaņas pilsētas galva un radiofona pārvaldes priekšsēdētājs K. Ratajsks. Pa labi: Progr. izziņotājs A. Čocieszinskis.


vīnas dibinātāja saukusēs par Poznaņu. Klerikālie vēsturnieki atkal aizrāda, ka vārds Poznaņa cēlies no «poznač» — pazīt, uzzināt, t. i. te mācījušies pazīt kristīgo ticību. Citi atkal aizrāda, ka pareizs ir vārds «poznač», bet ne kristīgo garā, bet gan tāpēc, ka trīs brāļi Lachs, Czech un Russ (Polis, Čehs un Rusins) te pēc ilgas prombūšanas satikušies un tūdal pazinušies un šim gadījumam par godu dibinājuši Poznaņas (atkalpazišanas) pilsētu.

Lai nu kā, Poznaņa ir vecu vecā poļu pilsēta, savā laika slavena ar savu tirdzniecību un mācības iestādēm un zinātniekiem. Vīnas pozīme zuda ar 1815. gadā Vīnē noslēgtā līguma, pēc kura Polija palika zem Krievijas virskundzības, un tikai veselu gadu simteni vēlāk, proti 1918. gadā, ar Versājas līgumu tā atkal ieguva savas agrākās tiesības un


plašākas organizācijas šinī darbā. 1926. g. sākumā jau griezās pie «Radio Polskie S. A.» Varšavā ar lūgumu pēc koncesijas, kura arī netika liegta, nodibināja organizācijas biroju, ar tagadējo stacijas direktoru K. Okonievsks priekšgalā, kas jau nu veda visus tālakos darbus ar stacijas izbūvi. Būves darbus izdarīja Western Electric Co., pie kam stacijas antenas jaudu garantēja uz 1,5 kv. Viļņa garums tagad ir 335 mtr.

1927. gadā aprīļa vidū stacijas montāžu pabeidza un 24. aprīlī taisni plkst. 5 p. p. to svinīgā kārtā atklāja, pie kam atklāšanas brīdī pārraidīja vecā rātsnama pulksteņa sitienus.

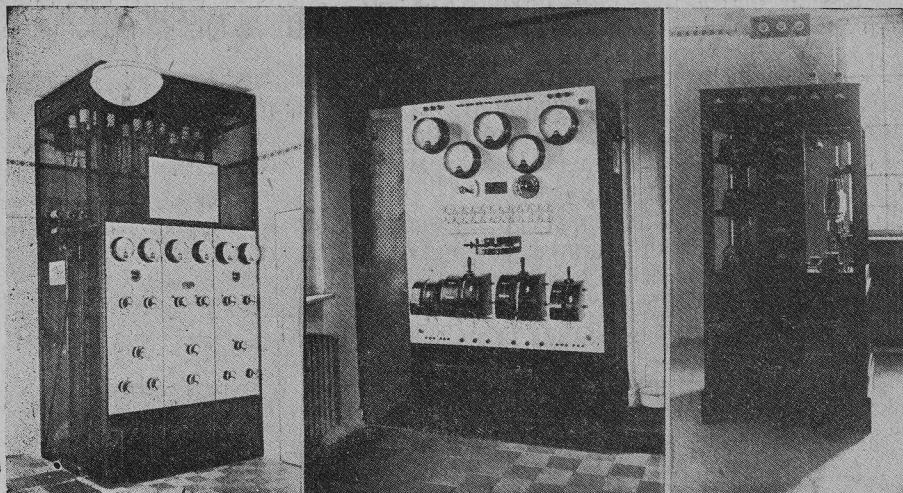Jau maija beigās Poznaņas vojevodstva varēja reģistrēt gandrīz 5000 abonentus; uz 1. janvāri 1928. g. abonentu skaits bij pieaudzis uz 16.630. Pēc tam abonentu pie-



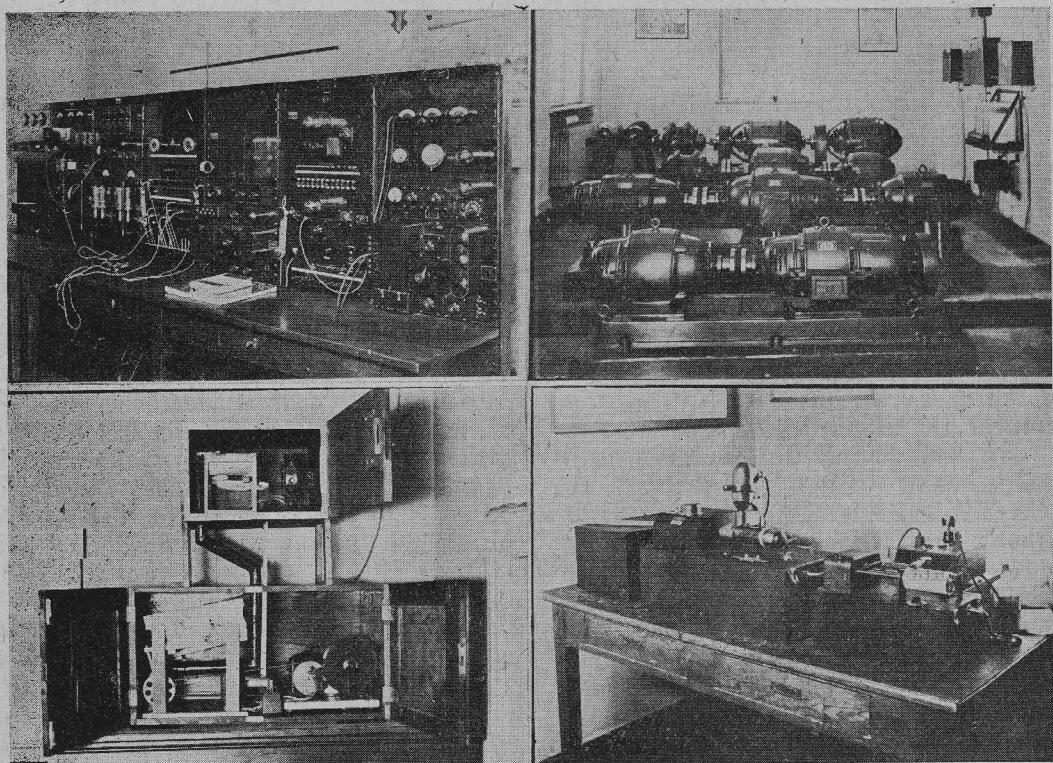Pa kreisi: anoda strāvas agregāts. Vidū: galvenā sadalīšanas plāksne. Pa labi: išvilņu raiditājs.



Augšā. Pa kreisi: pastiprinātāju telpa. Pa labi: mašīnu telpa.
Apakšā. Pa kreisi: starpbrižu zīgnāla raiditājs (mūzikālās skanās dažādos augstumos). Pa labi:
Fultografa bilstu raiditājs ar uztvērēju.

augums vairs nav tik straujš un tagad Poznaņas vojevodstvā var rēķināt uz apm. 25.000 abonentiem.

Poznaņas raidstacija darbojas ciešā kontaktā ar Varšavas staciju, bieži pārraidot viņas programmu, bet bieži arī sūtot savu programmu uz Varšavas staciju. Darbibas resp. raidīšanas ilgums diennaktī ir caurmērā 8 stundas 30 minūtes.

Blakus lielajam raidītājam vēl ir izbūvēts īsvilpju radītājs, 0,5 kv. un 30,5 mtr. vilni, ar

kuņu vēlas propagandēt Poliju attālākos apvidos resp. tālās ārzemēs. Bez tam vēl tika uzstādīts bilžu raidītājs pēc Fultonas sistēmas.

Tāds ir īsumā apskats par Poznaņas raidstacijas darbību 3 gadu laikā. 24. aprīlī, kā atceres dienā, tika noraidīta svētku programma, kuņu pārraidīja visas Polijas raidstacijas ar Varšavu priekšgalā.

Vēl jāpiezīmē, ka raidītājs izbūvēts ārpus pilsētas, izstarošanas ziņā izdevīgā vietā.

Vai aizsargtīkliņa lampiņas visur un katrreiz lietojamas?

Ar aizsargtīkliņa gala lampiņu (pentodu) parādišanos radiotirgū, uztvērēju būvē saškatāms jauns posms, kur, sakarā ar šī lampiņu tipa konstruktīvām īpatnībām, iespējama skaluma pavairošana tādā mērā, kāda parastos apstākļos bija sasniedzama vienīgi ar 2 vienkāršām lampiņām — triodēm. Tā tad, piem., kāds 2-lamp. uztvērējs ar aizsargtīkliņa gala lampiņu uzskatāms kā līdzvērtīgs uztvērējam ar 3 parastām lampiņām u. t. t. Radiorūpniecībā tagad izdevies ar 3 lampiņām pat sasniegta agrāko 5 lamp. uztvērēju efektu, sev. tāluztveršanas ziņā. Tagadējais 4-lamp. uztvērējs ar aizsargtīkliņa lampiņām pat palicis par standarta tipu. Šeit gan pirmā lampiņa ir īsta aizsargtīkliņa tāluztveršanas tipa lampiņa; otra ir beigu pakāpes tips, ar 5 elektrodem, resp. pentode, un tā nu arvienu plašāki sāk ieviesties. Tāpēc vieta ir jaunājums, vai šī tipa lampiņas visos gadījumos ir lietojamas? Te būtu jaatbild noraidoši. Lieta ta, ka pentodes, resp. aizsargtīkliņa gala lampiņas ir vispārīgi lietojamas tad, ja pie tālu ztveršanas (pirmā kārtā) beigu enerģija ir par niecīgu, lai iedarbinātu skalruni, piem., pie 3-lamp. uztvērēja ($1+1+1$). Ja šīnī gadījumā parastā tipa lampiņu apmaina pret aizsargtīkliņa lamp. tipu, resp. pentodi, tad reproducēšanas skalums ievērojami pieaug. Pilnā mērā tas iespējams tad, ja te lieto speciālu izejas transformātoru. Lieta ta, ka skalruna pretestība pie zemajiem toniem reti pārsniedz 4—5000 omus, kurpretēm

lampiņas iekšējā pretestība ir 50.000—70.000 omi. Tā tad, pamatojoties uz vājstrāvas technikas likumu, ka strāvas devēja pretestībai jābūt vienādai ar strāvas noņēmēja pretestību, lai atdotā enerģija būtu maksimums, mums jāvādā, lai arī šī ārejā pretestība būtu apm. tāda pat, vai pat lielāka; nekā iekšējā, un tas nu iespējams vienīgi ar transformātoru, jo uz skalruni tādu pretestību uztīt nav iespējams, lai caurplūstošās strāvas lielums būtu pie tiekošs, jo tad visa skalruna ierosmes daļas dimensijas palikuši pārāk lielas.

Ja nu speciālu transformātoru nevēlas lietot, tad jāizvēlēs skalrunis ar iespējami augstu pretestību. «Telefunken» sabiedrība, šķiet, šim nolūkam izgatavojusi savu virsmašu skalruni «Arcophon», tips 4Z. Vai arī citas firmas mēģinājušas šim nolūkam gatavot speciālus skalrunus, nav zināms. Turpretēm, ja aizsargtīkliņa gala lampiņu vienkārši ieliek parastās skalruna lampiņas vietā, tad samērā neizdevīgās izmantošanas, resp. elektriskās pielāgošanas dēļ, skaluma pieaugums dažreiz var būt mazāks par iespējamo. Pie tam vēl var gadīties, ka sakarā ar lampiņas lielo stāvību, ta var tikt pārkriegta, sev., ja anoda spriegums ir mazāks, kas izsauc kroplojumus, kā arī samazinas skalnu apjomis un sev. zemās skaņas paliek novārtā. Skalruna mainstrāvas pretestība, kā jau agrāk teicām, atkarīga no reproducēto skaņu augstuma un paliek jo mazāka, jo zemāka paliek skaņa. Pie zemākām basa skaņām ta gandrīz līdzinās omiskai pretestībai, resp. sasniedz viszemāko

pakāpi. Bet tas pie orkestra mūzikas atskānošanas ir no lielākā svara, un zemo skaņu trūkums te visai nepatīkami sajūtams, jo mūzikai trūkst pilniguma.

Tā tad visumā nebūtu pareizi visos gadījumos un arvienu parastās skaļruna lampiņas apmainīt pret aizsargtīkliņa gala lampiņām. Ja patreizējā pastiprināšana ir pietiekoša, piem., pie vietējās raidstacijas uztveršanas, vai stipras tālstacijas klausīšanos, tad gluži labi, pat lietderīgi piepaturēt patreizējo skaļruna lampiņu, ja vien te nevēlas ielikt speciālu spēka gala lampiņu. Tas bieži pat loti ieteicams. Šīs spēka lampiņas, ja vien ir pietiekoša ieejas enerģija, arī lieliem skaļruniem ar modernu uztvērēju dod nevainojamu atskānojumu praktiski visā, mums dzirdamā skaņu apjomā, no augstākām līdz zemākām skaņām. Galu galā taču galvenais ir, kā mēs dzirdam, bet ne **ko** mēs dzirdam.

Šīs pārdomas izsakām tāpēc, ka diezgan daudzi radioabonentī nav pietiekoši labā skaidrībā par viena vai otra gala lampiņu tipa priekšrocībām. Katram tipam ir savas priekšrocības noteiktā dar-

bības laukā. Aizsargtīkliņa gala lampiņas (pentodes) vispirmā kārtā ir piemērotas mazākiem tālstaciju uztvērējiem, ar niecīgu ierosmes enerģiju, vislabāk kopā ar iespējami augstomigu skaļruni (vai telefonom), vai speciālu izejas transformātoru. Lielākiem uztvērējiem, vai skaļai vietējās stacijas reprodukcijai izdevīgāki lietot normālo skaļruna vai spēka pastiprināšanas lampiņu, kurās būtu arvienu lietojamas, ja rīcībā ir pietiekoši liela ierosmes enerģija. Tā tad spēka pastiprināšanas pakāpēm aizsargtīkliņa lampiņas lietot nevar, un to derētu ievērot tiem mūsu godātiem lasītājiem, kuri vēlas pie «vairāk lampiņu uztvērēja nodarbināt vēl aizsargtīkliņa gala lampiņu, lai sasniegtu spēcīgāku atskānojumu,» jo, galu galā, visam ir zināma robeža.

P i e z i m e: Šo iemeslu dēļ, ja pentodi lieto kā o t r o lēnmaiņu pakāpē, to pie iepriekšējās piesaista ar pretestībām, kurās dod līdzēnāku pastiprinājumu un izsargā lampiņu no pārkriegšanas.

Dažas domas par lēnmaiņu pastiprināšanu un transformatoriem.

(Beigas.)


Neērtība te ir vēl tā, ka jālieto speciāli prettakta (push-pull) transformatori, kuriem ir vidus atzaļojums. Šo iemeslu dēļ pie lielākas gala jaudas sasniegšanas bieži lieto paralēlo savienojumu, ka ērtāku, jo te lampiņu vienveidojumam nav tik liela nozīme un ir lietojami parastie transformatori.

Kā jau redzējām, tad pārkriegšana noteik aiz tā iemesla, ka tīkliņa maiņspriegums dažreiz ir pārāk liels. Pret to var lietot (un to vajadzētu darīt katrā uztvērējā) tā saukto skaļuma regulētāju. Pilnīgi aplama ir bieži lietojamā kvēles pamazināšana un reģenerācijas izvešana, jo ar šādu darbību uztvērējs paliek vienīgi neselektīvāks un tiek apslāpēti labai atskānošanai tik nepieciešamie blakus vilni. Turpretīm skaļuma regulētāja uzdevums, ir vienīgi samazināt daļu enerģijas iepriekš pastiprināšanas. To panāk tādā

veidā, ka paralēli pirmā (iejas) transformatora sekundāram tinumam ieslēdz augstomīgu maiņpretestību, apm. 20.000—50.000 un vairāk omu lielumā (atkārībā no pārnesuma attiecības; pretestība jāņem, jo lielāka, jo lielāks ir pārnesums). Viņu praktisks izvedums ir diezgan dažāds. Pievestos zīmējumos attēloti daži regulētāju izvedumi un pieslēgšana.

Pa kreisi attēlots skaļuma regulētāja pievienošanas veids transformātora sekundāram tinumam. Pa labi augstvērtīgs regulētājs, kādu lieto modernājos luksus-aparātos. Pretestība te ir tīta no pretestības stiepules bifilārā¹⁾ izvedumā, un grozot kloki ērti atrodama vislabākā reprodukcija. Vidū ir

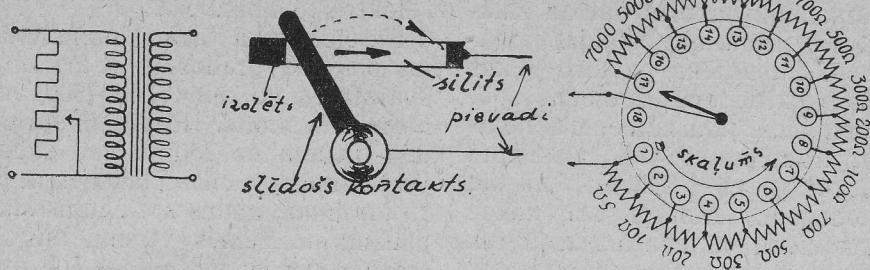¹⁾ Par bifilāru nosauc tādu tinuma veidu, kad stiepule vidū ir salocita un abas blakus gulošas stiepules puses tiek uztītas uz spoles kermena vienā laikā. Pa šādu tinumu plūstošā strāva ir katrā stiepules pusē pretējā virzienā, un tāpēc



vienkāršs, katram viegli pagatavojams regulētājs ar silīta stienīti. Viņa izveidojums un darbība skaidri izprotama no zīmējuma. Šādi regulētāji arī ir pārdošanā.

Šo regulētāju lietošana, lai arī nebūtu gluži nepieciešama, tomēr loti, loti ieteicama, jo bieži ārkārtīgi palīdz uzlabot uztvēršanas kvalitāti. Nepieciešami tie ir tādos gadījumos, ja pastiprināšanas pakāpe nav pietiekīgi dimensionēta lieliem maiņspriegumiem, sev. no vietējā raidītāja.

Vēl viens labs palīgs izejas enerģijas kontrolešanai attiecībā uz kroplojumiem ir miliampermetrs, kuŗu ieslēdz pēdējās pakāpes anoda kēdē. Tā kā anoda maiņimpulsiem pie nekroplotas atskalošanas jābūt pilnigi simetriskiem, tad miliampermetra rādītājam jāstāv uz vietas, uz kādu noteiktu skalas iedaļu (atkārībā no caurplūstosās strāvas stipruma), jo tas, pateicoties inersei nespēj sekot samērā ātrām atsevišķām strāvas izmaiņām. Ja tas sāk kustēties, svārstas uz vienu vai otru pusī, tad tas norāda uz nesimetriskiem strāvas impulsiem un, tā tad, uz kroplojumiem. Ja miliampermetra rādītājs svārstas vairāk uz augšu, tad tā ir zīme, ka raksturliknei jāpaiet uz kreisi, resp.

jāņem lielāks anoda spriegums. Ja svārstības ir vairāk uz leju, tad tas norāda, ka negatīvais tīkliņa priekšspriegums ir par mazu, tīkliņa svārstības pāriet pozitīvā liknes daļā un kā sekas tam ir tīkliņa strāva. Saprotams, pirms izdara šīs pārgrozības, jāmēģina ar skaluma regulātoru maiņspriegumu uz tīkliņa drusku vājināt. Ja tomēr arī tāz nepalīdz, un rādītājs tomēr vēl svārstas, tad ir domājams, ka vaina būs raidstacijā. Lai gan jāsaka, ka šāds gadījums ir pārāk reti sastopams. Tāpēc lielākiem pastiprinātājiem arī kontrolējošais miliampermetrs nekad nedrīkstētu trūkt.

Savelkot visu kopā, varētu teikt, ka modernam lēnmaiņu pastiprinātājam būtu lieojami: 1) vienīgi transformātori (bagātīgi dimensionēti), 2) iespējami augsts anoda spriegums, 3) skaluma regulātors, 4) anoda strāva nemama no apgaism. tīkla, jo citādi pastiprinātājs iznāk neekonomisks, 5) izejas strāvas kontrolešanai lietojams miliampermetrs.

Ja visu to pareizi pielietos, tad tas būs iespējami augstākais sasniegums, kāds pie tagadējā pastiprinātāju technikas stāvokļa iespējams.

Par atmosfāras elektribu un zibeni.

Ar silta laika iestāšanos radioklausītāji iepazīstas arvienu vairāk ar īpatnējiem trokšņiem, kuri reproducējas galvas telefonus vai skalruni. Šie trokšņi ir dažā-

piē mainstrāvas rodošies magnētiskie lauki katrūbrīdi savstarpēji iznīcinas, tā kā nay iespējama pašindukcijas strāvas rašanas. Bifilāro tišanas veidu visvairāk lieto no stiepules tinamām pretestībām maiņstrāvai, jo tad visa pretestība ir bez indukcijas resp. pašindukcijas, kas citos apstāklos prasītu sevišķu korekciju sakarā ar induktivo pretestību, kuŗu būtu jāpieskaita stiepules tiri omiskai pretestībai.

dās nokrāsās, tie ir sprakstoši, skrāpējoši, atsevišķu knakšķu veidā vai nepārtrauktisprēgājoši, birstoši, u. c.. Šos trokšņus apzīmē parasti par «atmosfāras elektrības traucējumiem». Tie var rasties visādos gadījumos, ir kad debesis dzidri zillas, ir kad to klāj biezi mākoņi.

Šie būtu gan nepatīkami, bet nekaitīgi traucējumi.

Radioabonentus vairāk interesē jautājums par zibeni, jo te ir redze, ir dzirde

uz reizi ļoti spēcīgi tiek iespaidota. Pārāk daudzām personām, dažbrīd pat ar zināmu technisku izglītību, nav skaidrs jautājums, vai uzvilkta antēna pavairo ēkas (ēku) nedrošību attiecībā uz zibens spēriem. Piem. bieži namsaimenieki neatļauj iekārtot ārantēnas, jo, lūk, izstieptā stiepule, «varot pievilk zibenī», un tad visa ēka nodegšot. Aizrāda arī, kāpēc gan lietojot arvienu «zibēja aizsargu» un ieteicot antēnu iezemot, ja nebūtu briesmas no zibēja. Ir pat bijuši gadījumi, kad dzīvokļa īpašnieki nelauj ierikot istabas antēnu, jo tas «pavairojot uguns briesmas».

Tur nu grūti ieskaidrot, ka viss tas ir mulkības. Reiz šādi laudis neizprot lietas būtību, tiem visi paskaidrojumi izlikties par «zobu apvārdošanu». Te tāpēc mēģināsim noskaidrot atmosfēras elektības iedarbību uz antēnu vispārīgi, cik lielā mērā tā ir kaitīga un kādā celā iespējama varbūtējā kaitīgā darbība būtu novēršama.

Pārāk plašs vēl ir uzskats, ka atmosfēras elektītraucējumu cēlonis arvienu ir zibens, vai nu kautkur starp 2 mākoņiem, vai starp mākoņi un zemi. Taču jau daudz gadu desmitus atpakaļ bij zināms, ka iespējams pilnīgi eksperimentālā celā arī skaidrā laikā, pie dzidras, zilas debess, pierādīt atmosfēras elektības esamību. Piem. daudziem būs zināms Franķlina klasiskais mēģinājums ar pūķi (1752. g.). Šeit pētniekam, pie skaidras debess, izdevās no samērcētās turētāja auklas dabūt spēcīgas elektriskas dzirksteles. Tālākās šī mēģinājuma sekas bij tagad visiem pazīstamā zibēja aizsarga ievešana plašā lietošanā (attiecībā pret tiešo zibēja iesperšanu). Tika izdarīti visadi novērojumi arī attiecībā uz atmosfēras elektības parādišanos periodiskumu, bet nekādu noteiktu likumību te nevarēja atrast.


Kā nu rodās elektīra atmosfērā?

Šo jautājumu radiofīzikis Dr. E. Marks, profesors Leipcigas universitātē, paskaidro šādi. Mūsu zemes lodei ir noteikts negatīvas elektības pildījš, un kā pie katras, ar elektību uzpildītas, vielas apto ir zināms elektīisks lauks, tā arī ap visu mūsu zemes lodi varam konstatēt zi-

nāmu elektriskā spēka iedarbību resp. «elektīisko lauku».

Šī elektriskā lauks intensīvitatē vidējos platuma grādos (t. i. arī Eiropā) var svārstīties no apm. 150—500 voltiem uz metra augstuma. Pieš. ja spriegumu vidēji pieņem uz 250 v., tad sadalot telpu virs zemes virsmas plāksnēs ik pa 1 metru attālumā, mums spriegums starp pirmo plāksni un zemes virsmu būs 250 mtr., starp otru un virsmu — 500 mtr. u. t. t. pieņemot, kā zemes potenciāls ir nullē. Šis plāksnes resp. iedomātās līnijas ar vienādu spriegumu var nosaukt par līmeniā plāksnēm vai nivoliniām. Neskatoties uz šiem, samērā lieliem spriegumiem (kuri pēc būtības ir daudz augstāki, piem. par mūsu apgaismoš. tikla spriegumu) mēs viņu iespaidu nejūtam, jo izsauktās strāvas ir visai niecīgas.

Ja uz zemes virsmas ir kādi izvirzījumi, ēku, tornu, kalnu u. t. t. veidā, tad tiem, kā saistītiem ar zemi, ir arī ar to vienāds elektrisks spriegums (kuru pieņēmām par nulli). Pēc agrākā, pirmā nivolinija, kurā rādijs 250 v., pret zemi, bija paralēla zemes virsmai. Tāpēc arī šīnī gadījumā tā paliek paralēla izvirzījumu kontūriem; tikai, pateicoties nākošo nivoliniju iedarbībai, tā izvirzījumiem piekļaujās ciešāki klāt. Nākošās nivolinijas izliecās tādā pat veidā (kā tās saprotams no pievienotā zīmējuma).

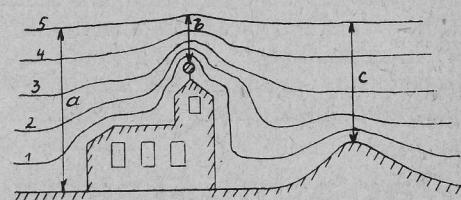

Caur šādu piekļaušanās izvirzījumiem rodās sablīvējumi; izvirzījumu augstākās vietās tie sasniedz vislielāko pakāpi. Kāmēr lidzenā vietā (uz zemes virsmas) bija uz ikatu metru viena nivolinijs, tikmēr tagad, pie sablīvējuma, tādas var būt vairāk, 5, 10 u. t. t. un te nu spriegumu starpība uz 1 metru var sasniegt daudz lielākas vērtības, piem. 2500, 5000 u. t. t., voltus. Tā tad atmosfēriskā elektīlaukā intensīvitatē pieaug virs katra izvirzījuma (ēkas, torna, pakalna), sasnies-

dzot lielāko vērtību izvirzījuma visaugs-tākā vietā.

Atmosfāras elektrības potenciālu izlīdzināšanās notiek nepārtraukti, sakarā ar zināmu, lai arī visai niecīgu, gaisa vadāmību. Šī izlīdzināšanās ir nejūtāma, jo uz ārieni tā neizpaužās. Vienīgi, ja elektrības potenciālu difference starp kādām 2 vietām ir tāk liela, kā te izlīdzināšanās ar gaisa vadīšanas spēju paliel par mazu, vai gaiss tiek ionizēts, tad rodās dzirkstele, labāki salkot vairākas dzirkstes, un te nu ir jūtāmi dažādi āreji efekti. Taču, lai šāda potenciālu izlīdzināšanās ar dzirksteli varētu notikt, elektriskiem laukiem, pateicoties kādām citām iedarbībām no ārienes, jāpaliek visai spēcigiem, t. i., viņu potenciāliem ir daudzkārtīgi jāpārsniedz parastie potenciāli. Šo elektriskā lauka sabiezināšanu, parasti izdara mākonī.

Kā tas tiek panākts, varētu izprast no sekošām pārdomām.

Jebkuru brīdi no zemes virusus, (kā ziemā, tā vasarā, bet jo sevišķi stipri, ja to apspīd saule), viņā esošais mitrums izgaro, t. i., ārkārtīgi mazās ūdens dalīņas resp. tvaiks atraujās no šīs virsmas un kā ūdenstvāka molekūla iziet gaisā (jo ir vieglāka par to). Kā no agrākā redzējām, tad ap zemi ir zināma stipruma elektrisksais lauks, kurš šīnī gadījumā, pateicoties saules iedarbībai pie gaisa ionizēšanas resp. brīvo elektronu noskaldišanās, tiek vēl vairāk pastiprināts. Ja vidēji pieņem, kā elektr. lauka spriegums ap zemi ir 200 volti, uz metru, tad iznāk, ka apm. 5000 metr. augstumā, kur no virsmas izgājušas tvaika molekūlas parasti sāk sabiezēt mākoņos, pret zemi būs 200 v. $\times 5000 = 1$ milj. voltu. Tā tad ar šādu spriegumu būtu arī mūsu tvaika dalīņas. Pateicoties augšejo slāņu vēsumam, tvaika dalīņas sāk kondenzēties mazās ūdens pilītēs, un sakarā ar lielāku smagumu, krit lejā blīvākos gaisa slāņos, parasti apm. 2000—1000 mtr. augstumā no zemes virsmas. Šīnī augstumā niecīgie pilieni jau sastop loti sasmalcināttas cetas dalīņas putekļu veidā, kurās paceltas no zemes piem. ar vēju. Pilieni sagrupējas ap šīm cietām dalīņām un tā jau rodās lieлākas pīles, kurās, ja ir labvēlīgi apstākļi krit lejā lietus veidā. Bet no iepriekšējā

mēs redzējām, kā katrai tvaika dalīnai bij zināms spriegums resp. elektrības lādiņš, kurū tā ieguva uzejot augšējos gaisa slāņos. Daudzām molekūlām savienojoties, arī lādiņi summējās. Bet tā kā tilpumi (resp. elektr. lādiņi) summējās kubiskā attiecībā, kāmēr virsmām tā ir kvadrātiska, tad rezultātā viena lietus piliena spriegums ir daudz lielāks, nekā atsev. sastādošo tvaika molekūlu spriegumi (jo pēc elektrostatikas spriegums līdzīgas elektr. lādiņa reizinājumam uz virsmu). Piem., ja viena lietus piliena sastādīšanai vidēji vajadzīgi $9 \cdot 10^8$ tvaika molekūlu, tad šī piliena spriegums būs apm. 10 miljonu reizes lielāks nekā atsev. molekūlu summārais spriegums (kub. sakne no molekūlu skaita resp. lādiņa). Tā kā mēs agrāk pieņēmām, ka 5000 mtr. augstumā bija 1 miljons voltu pret zemi, kāds spriegums būtu mūsu molekūlai, tad ūdens pilienam mākonī resp. visām mākonim būtu veseli $10^7 \times 10^6 = 10^{13}$ volti pret zemi. Tas nu būtu pārāk ideālā gadījumā. Patiesībā te vēl ir daži blakus apstākļi, kurī tik liekiem spriegumi gan nelauj uzkrāties, tā ka vidēji varbūt var vērtēt uz $10^9 - 10^{10}$ voltiem. Jā pieņem, kā 1 cm. gaisa kārtas caursišanai zināmos apstākļos vajadzīgs līdz 50.000 voltu spriegums, tad iznāk, ka šāds elektrīsts mākonis var atpildīties uz zemi ar dzirksteli resp. zibeni ap 200—1000 un arī vairāk metru garumā.

Saprotams, no minētā ir skaidrs, ka šāda potenciālu izlīdzināšanās var notikti arī starp atsevišķiem mākoniem, ja vienā no viņiem tvaiku kondensācijas process ir gājis tālāk uz priekšu, nekā otrā. Tā kā mākoņu savstarpējais attālums ir parasti mazāks, nekā attālums līdz zemei, tad viiss lielais zibeņu daudzums ir starp viņiem (līdz kādiem 90%).

Tā tad mākoņos, kā elektrības kondensātoros, uzkrājās visai lieli elektrības daudzumi pie augsta sprieguma. Pelēki-melnie mākoņi vasarā un bāli-dzeltēnie vai tumši-zilie sniega mākoņi ziemā ir ar visstiprākiem lādiņiem, jo atmosfārā kā ziemā, tā vasarā ir elektriskie spriegumi. Tikai ziemā, pateicoties vājākai izgarošanai, spriegumi mākoņos nesasniedz tādu lielumu, jo dalīnas nepaceljās visai augsti gaisā un drizi kondenzējās resp. pārvēršās ledus kristālos.

Divu potenciālu savstarpēja izlīdzināšanās reti notiek ar vienu dzirksteli resp. zibenī. Parasti ir vairāki, kuri var iet vai nu par apm. vienādu celu vai arī dažādiem. Pētījumi rādījuši, ka atpildīšanās nenotiek uz reizi, ar vienu dzirkstelu sakopojumu. Pretestība tiek pārvareta pakāpēniski, pie kam iepriekšējās dzirksteles resp. zibeņi, it kā sagatavo celu nākošiem ionizējot gaisu, un kad tas pietiekoši izdarīts, tūkai tad nāk galvenā atpildīšanās dzirkstele. Tomēr, neskatoties uz visu pakāpēniskumu, visumā atpildīšanās notiek loti ātri, vidēji ap vienu simstāļu no sekundes, tā kā mūsu acs visu procesu uztver kā noritošu vienā laidā. Enerģija, kāda ir saistīta šādā dzirkstelē resp. zibenī, ir krietni liela. Aprēķinot to pēc kausēšanas darbības smilti (tā sauktās «velna bultas») strāvas lielumu, ir atrasts, kā tā šīnī ir sālaikā sprīdi, 0,01 sek., no nulles pieaug līdz kādiem 50.000 vai pat 100.000 ampēriem un tad atkal nokrit uz nulli. Ja zibens ir no vairākām daļām, tad vidēji katra parciālā dzirkstele var nest līdz 10.000—20.000 amp. strāvu.

Te nupat teicām, ka strāva no nulles pieaug līdz maksimumam un tad atkal krit līdz nullei, pie tam visai sālaikā sprīdi. Tā tad mums ir darišana ar strāvu, kura var tikt pieskaņīta pie ātrmaiņu el. strāvām, un ka tādai, mums te jāpielieto tie paši likumi, sev. ievērojot kapacitātu un pašindukciju gadījumus. Piem., ja līdzstrāvai iekurš pārtraukums vadītājā ir gandrīz nepārvarāma pretestība, tad mainīstrāvai tas nebūt tā nav, un te strāva var plūst arī **pa vadu ar pārtraukumu**. Šis ir visai svarīgs atzinums, kā to redzēsim vēlāk.


Kopā ar lielo elektrības daudzumu, kādu pārnes dzirkstele resp. zibenīs, pēdējais vēl aizrauj sev līdz milzīgas gaisa massas, pie kam ap zibeņa celu rodās milzīgi liels gaisa spiediens. (Secinājumi no laboratoriskiem mēģinājumiem devuši pamatu domāt, ka šis momentānais atmosfāras spiediens ap zibenī var sasniegt vairāk miljonus atmosfāru). Tāpēc vēl biežāki par zibeņa dedzināšanas efektu sastopams saārdīšanas efekts no lielā gaisa spiediena (cilvēks resp. dzīvnieks tiek apdullināts, kontuzēts, skursteņi apgāsti, ko-

ki nolauzti, jumti saārdīti, pie tam bez kādām apdedzināšanas pazīmēm).

Potenciālu izlīdzināšanās notiek arvienu par celu ar vismazāko pretestību. Bet šī vismazākā pretestība ne arvienu nozīmē visīsāko celu. Te jāņem vērā dažādi citi apstākļi. Mēģinājumi ar māksligu zibenī rādījuši, ka dažreiz tas iesper augstā vietā, piem. kādā tornī, bet dažreiz daudz zemākā, piem. modela ēkai stipri ieletā. (Apraksts par to ir «Radio» Nr. 3, 1928. g., lpp. 78). Tas, šķiet, celas no tam, kā gaisis dažādās vietās vispirms, var būt dažādi blīvs, un otrkārt, dažādi ionizēts, (šo iemeslu dēļ, dzirkstele resp. zibenīs, meklējot ērtāko celu, it kā kustās zigzag-veidīgi), un tā var gadīties, ka varbūt druskai garākam celam ir mazāka pretestība. Tāpēc nebūt nav teikts, ka gaisa antēna ir «tuvāka» mākoņiem, nekā citi priekšmeti. Praktika arī ir rādījusi, ka zibens antēnu nemaz tūk labi neciena, un viņu izvēlas vienīgi, ja citur nav kur «sprukt».

Tā tad, apvienojot agrāko, varētu teikt, ka antēna var tikt iespaidota no atmosfāras elektrības dažādā veidā:

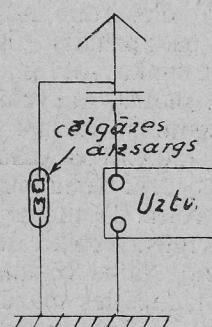- 1) ar statisku uzpildīšanos,
- 2) ar inducēšanos no atmosfāras lādiņiem.
- 3) ar zibeņa izsauktā magn. lauka ie-spaidu,
- 4) ar tiešu iesperšanu antēnā.




Pirmais gadījums parasti ir tad, ja starp antēnu un uztvērēju ieslēgts kondensātors. Ar elektr. lādiņiem, kuri ir katrā sniega pārsliņā vai lietus pilītē, krusas graudos, miglas daļīnās, pat pu-tekļos, un kuri atsīdoties pret antēnu, pēdējai atdod savu lādiņu, antēna tiek arvienu vairāk uzpildīta, līdz kamēr viņas

potenciāls paliek tik liels, ka atpildīšanās notiek ar dzirksteli starp kondensatora plātnēm. To var bieži novērot, ja paraleli šādam kondensatoram ieslēdz parasto neona mirdzlampiņu. Tad zināmos gadījumos tā uzliesmo, kas norāda, ka antēnas potenciāls ir sasniedzis zināmu vērtību. Te uzreizi arī var izdarīt arī secinājumu, ka novērst šādu uzpildīšanos, lai uztvērēja daļas pasargātu no caursišanas. Vajaga tikai ieslēgt starp antēnu un zemi šādu mirdzlampiņu, kura tad jau automātiski gādās par nevēlāmā, uzkrājušos sprieguma novadišanu. Šādas ierices ir arī radiotīgū, piem., mūsu žurnālā un arī radiofona programmā (slud. daļā) minētie **Philips virssprieguma novēđi** un tamldzīgi fabrikanti no citām firmām (piem. Heliogen). Šie virssprieguma novēđi visumā sastāv no stikla caurulites ar viņas iekšienē novietotiem metāla vai ogles plāksnītēm. Caurulīte ir pildīta ar visai retinātu kādu cēlo gāzi, piem. neonu, heliju u. c. Parasti kontaktu attālums ir tādējādi dimenzionēts, kā strāvas noplūdums caur šo caurulīti iespējams tad, ja potenciālu diference starp viņas elektrodiem ir 60—100 volti (atkarībā no fabriķata). Mazākiem spriegumiem caurulīte ir pilnīgs izolātors. Tā tad statisko antēnas uzpildīšanos novērš ar *virsspriegegu* un *novēđi em*. Viņi klausīšanos ne mazākā mērā neiespaido. Vienīgi brīdī, kad notiek atpildīšanās, un kurš ilgs mazu daļiju no sekundes, aizsargs uzliesmo zilganā gaismā un telefonus dzird zināmu «knakšķi».

Otrais gadījums mums ir tad, ja antēnai tuvojas elektrizēts mākonis. Šo gadījumu var salīdzināt ar fizikā bieži izdarāmo elektrizācijas mēģinājumu, kura būtība ir šāda. Ja sariņējam ar vilnas lupatiņu ebonita stienīti, tad stienītis uzrāda zināmu elektrības lādiņu (to pienem par pozitīvu). Tuvinājot šo stienīti metāla bumbai, tas līdz šim neitrālo bumbas stāvokli izjauc, pievelket sev tuvējā pusē brīvos elektronus, caur ko viena bumbas puse ir ar negatīvu spriegumu otra ar pozitīvu. Pieliekot pirkstu pie bumbas, mēs pievadam viņai (no zemes) tik daudz elektronu, cik vajadzīgs, lai saistītu pozitīvo spriegumu, t. i. lai stāvoklis bumbas pozitīvā puse paliktu neitrāls

(šo gadījumu vēl pārāk bieži apzīmē par pozitīvās elektrības «novadišanu». Tas nu gan nav pareizi, jo pozitīvā elektrība, ja tāda arī būtu, arvienu saistīta ar masu un to «novadīt» nav iespējams). Ja tagad ebonita stienīti no bumbas attālinam, tad agrāki no stienīša lādiņa saistītiem elektroniem nav kur neitrālizēties, un tā galu galā bez kādas citas darbības bumba ieguva negatīvu spriegumu.

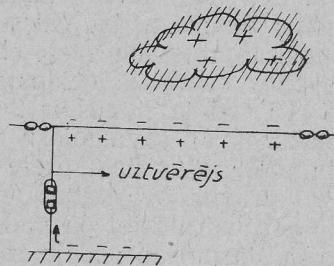Mūsu gadījumā bumbas lomu spēlē antēnas vads, bet stienīša — elektrizētais mākonis. Notiek elektronu šķirošanās, pie kam pozitīvā sprieguma neitrālizēšanai caur vakuumu aizsargu (virssprieguma novēđu), ja potenciālu starpība sa-



sniedz zināmu vērtību, ieplūst noteikts skaits elektronu no zemes. Šis gadījums, tāpat kā agrāki, rakstūrojas ar virssprieguma novēđeja uzliesmošanu un «knakšķi» telefonā. Ja mākonis aiziet tālāk vai arī atpildās ar dzirksteli resp. zibeni uz kādu citu mākonī (vai arī zemi), tad antēnā agrāki saistītie elektroni paliek brīvi un ja spriegums atkal pārsniedz zināmu lielumu, tad caur virssprieguma novēđu tie noplūst uz zemi.


Šīnī gadījumā var arī starp antēnu un zemi ieslēgt kādu droseļa spoli, caur kuŗu tad antēnas lādiņš atpildās tūlit pēc rāšanās. Kāmēr vēl nebija lietošanā virssprieguma novēđi (t. i. agrākos laikos) šādas spoles bieži lietoja, nosaucot tās par «atmosfāras elektrības aizsargiem», (sev. kaŗa laikā radiostacijās). Šī droseļa spole, saprotams, ir lieka, ja lietojam «garo vilnu» saslēgumu, t. i., ja antēna ieslēgta spole ar paralēlo kondensatoru (agrāki bieži lietoja) vai ir tā sauktā «neinoskaņotā» antēna (modernos uztvērējos). Tā tad arī šīnī gadījumā virssprieguma novēđs ir pilnīgi pietiekošs aizsargs.

Trešais gadījums ir, ja notiek potenciālu izlīdzināšanās starp 2 mākoņiem vai mākoņi un zemi ar dzirksteli resp. zibeni, pie tam nelielā attālumā, no mūsu antēnas. Jebkura atpildīšanās ar dzirksteli nozīmē strāvas svārstības, mūsu gadījumā vai nu starp 2 mākoņiem vai mākoņi un zemi, kuri reprezentē 2 kondensatora plāksnes, ar viņus savienojošo ionizētā gaisa starpu kā vadītāju. Tā tad pirmā dzirkstele ies varbūt no mākoņa uz zemi, kura sekas būs mākoņa atpildīšanās uz potenciālu, mazāku par zemes potenciālu; nākošā mirkli dzirkstele resp. strāva ies no zemes uz mākoņi, pēc kām mākonim atkal būs lielāks potenciāls; tam atkal sekos dzirkstele no mākoņa uz zemi u. t. t., līdz tam laikam, kāmēr enerģija nepaliks tik maza, kā vairs nevarēs pārvārēt gaisa pretestību resp. būs pārvērtusies citos enerģijas veidos (siltuma, gaismā). Tā tad te mums ir 2 kondensatora plāksnes ar savienojošu vadītāju, (gaisa starpu) gan ar lielu pretestību, un tamdēļ te strāvas svārstības visai ātri apdzīsīs. Strāvai plūstot pa vadītāju (ionizēto gaisa starpu) ap pēdējo rodās spēcīgs magnetisks spēka lauks, un tas ir jo

ņa rādītāju (tā sauktais «urbja» likums). Inducētā strāva ir vislielākā tad, ja magn. spēka linijs šķērso jo lielāku otrā vadītāja daļu, t. i., kad šis vadītājs būs **parallels** pirmam. Tāpēc, ja zibens ir starp 2 mākoņiem, t. i., apm. horizontāli pret zemes virsmu, tad vislielāko spriegumutras inducēs antēnas horizontālā daļā, turpretīm, pievadā, kurš būtu šim gadījumam stateniskā virzienā, inducētā strāva būtu niecīga. Otrādi būs, ja zibenis ies no mākoņa uz zemi.

Ko nu šīs domas mums varēs dot?

Ir zināms, ka ātrmaiņu strāvām ikuļš vadītāja izliekums rada visai lielas induktīvas resp. šķietamās pretestības (pašindukc. strāvas), tā kā inducētās strāvas bieži atrod par izdevīgāku noplūst par samērā lielu omīsku pretestību. Piem., ir gadījumi, kur šīs inducētās strāvas noplūst pāri antēnas izolātoriem, bet neiet pa pievadu uz zemi, jo tas parasti veido asu stūri, attiecībā pret antēnu. Ir pat gadījumi, ka izolācijas olījas tiek saārdītas. (Šīnā zinā izdevīgs ir žuburotais pievada piestiprināšanas veids, ka tas parādīts žurn. «Radio» Nr. 8, 1926. g., lapp. 172 zīm. 5-a). Tomēr šādi sevišķi krasī

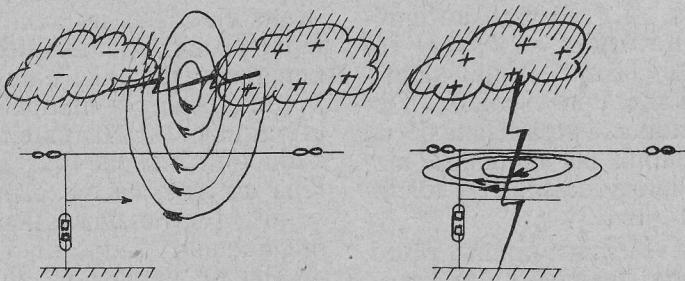

spēcīgāks, jo stiprāka strāva plūst. No agrākā redzējām, ka zibenis nes visai lielu enerģijas daudzumu, pie kam strāvas stiprums sasniedza daudz tūkstošus ampēru. Tamdēļ magnetiskais lauks ap viņu ir ārkārtīgi spēcīgs un tas inducē visos tuyējos vadītājos it lielas maiņstrāvas. Šo inducēto strāvu stiprums ir atkarīgs no **attāluma līdz zibenim** un no **viņa virziena**. Pirmais ir skaidrs pats par sevi. Otram ir šāds pamats. Jā, strāvai plūstot pa vadītāju, mēs raugamies plūšanas virzienā, tad izsauktais magn. lauks ap šo vadītāju veidojas pa **pulkste-**

gadījumi pārāk reti nāk priekšā un pa lieklai daļai strāva tomēr pa pievadu iet uz zemi. Gadījumā, ja ir zibens no mākoņa uz zemi, tad inducētās strāvas lielākais daudzums rodās pievadā, bet mazāk horizontālā daļā.

Tā tad, vadītāja izliekums strāvas celā ir liela pretestība. Tamdēļ arī spoles, kurās ieslēgtas antēnas kēdē, ir šim strāvām bezgalīgi liela pretestība un tās centīsies noplūst ārpus tās. Te atkal vietā ir mūsu agrākais virssprieguma novēdējs, kurš ir ieslēgts paralēli spolei uz zemi. Bet pie netāliem zibeniem antēnā būs inducēti tā-

di energijas daudzumi, kā radošās strāva varēs saārdīt aizsarga caurulīti.

Tāpēc šīni gadījumā jālieto antēnas — zemes pārslēdzējs, kurš tuva pērkoņa negaisa laikā antēnu tieši savieno ar zemi, atvienojot uztvērēju. Šis pārslēdzējs, šķiet, katram abonentam būs jau pazīstams. Tas ir vienpolīgs divpusīgs sviras slēdzējs, pie kam sviras gals savienots ar antēnu, bet abas kontaktu puses ar zemi, resp. uztvērēju. Parasti ar uztvērēju savienotais kontakts ir augšējais, bet ar zemi — apakšējais (ja pārslēgs ir vertikāls). Pārslēdzēju, ka tas skaidrs no agrākā, nepieciešams novietot tūlīn pie ieejas, vai pat ārpusē, piem., aiz loga un pie tā ar labu kontaktu pievienot antēnu un zemes vadu. Vadu pievienošana izdarāma ar skrūvēm, un te arvienu būtu jālieto kabēļu kurpītes, kurās dod lielāku kontakta virsmu. Vēl labāki ir vadus pielodēt (bez skābes palīdzības). Visumā arvienu būtu jāraugās uz to, lai tamī laikā, kad uztvērēju nelieto, antēna būtu iezemota. Ziemā, kad varbūtība uz lielākiem atmosfāras atpildiniem ir maza, to parasti attāj arvienu ieslēgtu uz uztvērēju. Vasara to gan nevajadzētu darīt, jo visi atpildini izsauc dažādus spriegumus arī citās uztvēreja ķēdēs, kuŗu sekas var būt, piem., detektora, apdegšana (tas paliek nejūtīgs) vai, pie lampīnu aparātiem, pat kvēldiega emisijas zaudēšana. Kā labs iezemojums katrā gadījumā ir nepieciešams, tas ir pats par sevi saprotams. (Par «labas zemes» ierīkošanu sk. «Radio» Nr. 4. 1927. g. lpp. 133.).

Parasti antēnas — zemes pārslēgi ir izgatavoti kopā ar virssprieguma novedējiem. Bez tam te paralēli virssprieguma vakuumu aizsargam vēl ir ierīkots mēlišu aizsargs lielāku lādiņu novadišanai, gadījumā, ja antēna nav iezemota. Šīni gadījumā starp robotām mēlītēm, kurās ir vidēji ap 0,3—0,5 mm. attālumā, lec dzirkstele. Ja lieto, piem., Philips virssprieguma novedēju, tad otrs vakuumu aizsargs ir nevajadzīgs, un te var iztikt ar lētu, vienkāršu pārslēdzēju. Ierīkošanas pamācība tādam virssprieguma novedējam ir arvienu pievienota klāt.

Cēlūtais gadījums ir tad, ja zibens iesper, tieši antēnā. Šis gadījums, kā piedzīvojumi rādijuši, ir ārkārtīgi rets.

Piem., Vācijā, kur ir 3,1 miljoni radioabonentu, pag. 1929. gadā, šķiet ir bijuši 2 tamlīdzīgi gadījumi, pie kam abos gadījumos ir saārdīti uztvērēji un vairāk vai mazāk apskādēti blakus priekšmeti. Cilvekus tas nav ļējis. Izmeklēšana pierādījusi, ka, liekās, vienā gadījumā negaisa laikā uztvērējs nav bijis iezemots, bet otrā (kādā pilsētiņā) zemes vads ir bijis nozvana stiepules un vienā kārši aptīts ap ūdensvada cauruli, pie tam pat nenotīrot uz tā esošos netīrumus (kaļķa krāsu). Kā redzāms, zināmā mērā te vainojami abonentti paši. Vai Latvijā kāds tamlīdzīgs gadījums noticis, nezinam. Droši vien, nē, jo ja tas būtu, tad par to arī būtu bijusi runa radiofonā.

Tā tad tiešais zibena celš antēnā ir pārāk reti sagaidāms. Pats par sevi šis zibena spēriens nav nekas briesmīgs, un tas gluži mierīgi aiziet uz zemi, ja celā nav pārāk lielas pretestības.

Ja plūdumam celā rodas lielākas pretestības, tad strāva vai nu to izsīt cauri, vai saārda ar rodošos mēchanisko spiedienu vai arī aizdedzina. Ja ēkai nav sevišķa zibena novēdeja, tad antēna pati darbojas kā tāds, gan tikai tad, kad ta ir iezemota. Tā tad, labi iezemota antēna ir aizsargs pret zibeni viņas rajonā esošām ēkām. Šī rajona liebums ir vidēji tik tālu no antēnas, kāds ir viņas augstums. Piem., ja antēna ir 10 mtr. augsta, tad droši aizsargātais rajons ir 10 mtr. uz katru pusē no antēnas. Šīni rajonā ietilpst visi izvirzumi (skursteņi, torņi u. c.), ciklālu tie ir zem antēnas. Pie jau esošā zibena novēdeja labi iezemota antēna palielina aizsargāto rajonu.

Tā tad galvenā prasība šīni gadījumā ir šabs iezemojums ar labi pievienotu zemes vadu. Bet kā iepriekš teicām, zibena izsauktā strāva ir visai stipra, piem., 50.000 amp. 0,01 sek. laikā pie pilnīgas atpildīšanās. Tāpēc var gadīties, ka sev. nelabvēlīgos apstāklos pārāk stiprā strāva var arī pārkausēt pievadu un tad strāva nooplūšanai spiesta meklēt citus, blakus celus (parasti noplūstot gar ēkas ārpusi). Tomēr varbūtība, ka šāds gadījums notiks, ir pārāk niecīga, ja vien būs ievēroti iepriekšējie noteikumi.

Te vēl īsos vārdos piemetināsim par antēnas darbību kā zibena novēdeju. Tas

nav jāsaprot burtiski, t. i. ka viņa arvienu novēd zibenī uz zemi. Jebkura zibēna novēdēja galvenais uzdevums ir neitrālizēt atmosfaira rodošos potenciālus. Piem., to varētu saprast no iepriekš minētā gadījumā ar pozitīvi elektrizētu mākonī. Kā tur redzējām, tad mākonī pozitīvais spriegums saista negatīvos elektronus. Ja spriegumu starpība ir diezgan ievērojama, tad var gadīties, ka savstarpējā pievilkšanās paliek tik liela, ka brīvie elektroni no antēnas, resp. zibēna novēdēja izplūst gaisā un pievelkoties pozitīvi pildītam mākonim, to neitrālizē. Visintensīvāki šī elektronu izplūšana notiek no asumiem, resp. «spicēm». Dažbrīd tā var palikt tik liela, ka tā tiek pavadīta ar gaismu (Sv. Elma ugunis). Tāpēc, pirms attālums starp mākonī un, piem., antēnu palīcis tik mazs, ka te varētu rasties zibenīs, mākonī lādiņš jau ir stipri mazinājies, resp. neitrālizējies un tādā kārtā zibēna briesmas ir novērstas, jo potenciālu starpība ir par mazu. Tā speciāliem zibēnu novēdējiem metāla stieņa galā ir parasti vairāki žuburi, kuru asumi (gali) pārkļati ar nerūsošu metālu (agrāki bieži ar zeltu). Būtu domājams, ka arī antēnai šādi asumi būtu derīgi. Visumā tā tomēr nav, jo, kā jau teicām, tad visai bieži notiek elektronu izplūšana, kurās sekas ir raksturīgi traucējumi telefonos (it kā uz pannas bērtu zirņus). Antēnai pēc būtības pašai nav jābūt par zibēna novēdēju, jo tas nav viņas uzdevums, un kur vien iespējams, jāņem

atsevišķs zibēņa novēdējs. Tāpēc antēnas vadām visādus asumiem atstāt ir pat kaitīgi, un tos vislabāk vajadzētu pieliekt vadām klāt un aplodēt.

Vispārīgi, zibens tieši antēnā var iespert tikai tad, ja tuvumā nav kāds cits zibēņa novēdējs.

Nobeidzot šo apskatu, āra antēnu īpašniekiem varētu ieteikt pārbaudīt savu iekārtu attiecībā uz viņu izturīgumu, savienojumiem, ieziemošanas labumu. Piem., pilsētā, kur zemē ir ūdens vads, šad un tad tas ir jāapskata un par jaunu janotīra, kā arī par jaunu pievelkot skrūvi. Lauku iedzīvotājiem, kur labs iezemojums, ir no sev. liela svara, būtu jāpārbauda visi kontakti sev. rūpīgi un izlabot varbūtējos de-fektus.

Attiecībā uz pārslēga — aizsarga pierīkošanu jāsaka, ka tas obligātoriski jāierīko pie visādā veidā ārantēnām, un tāpat arī bēniņu, resp. zemjumta antēnām, kurās visumā ir tādas pat, kā ārantēnas. Tā sauktajām istabas un dažādām palīgantēnām (gultas dzelzs daļas, gāzes vadi, elektriskais apgaismojumā vads u. t. t.) pārslēdzējs — aizsargs nav jālieto, bet pie elektriskā vada antēnas tas pat nav pieļaujams, lai neizsauktu īso savienojumu nonoplūduma uz zemi.

Labākais padoms, ko varētu sniegt ārantēnu lietotājiem ir tas, **ka klausīšanos izbeidzot, antēnu ar pārslēgu jāpievieno iezemojumam.**

Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas.

Ievads.

Būs drūsku savādi, ka tagad, kad vasara ir aiz durvīm un tā tad radio priekšnesumu noklausīšanās vairs tik lielā mērā nespēj saistīt abonentus, mēs uzsākam šo rakstu ievietošanu, «neievērojot sezonu». Tas ir pareizi. Bet šīs pārdomas ir ļoti plašas, tām jāveltī ilgāks laiks, un mūsu žurnālā tās aizņems vairākus numurus. Ja to darītu rudenī, tad vairs nevarētu laikā nobeigt jo līdz «radiosezona» sākumam ikviename interesentam jau jābūt skaidrībā ar to, ko viņš vēlas un ko viņa kabata spēj. Vasara paies ātri, nāks atkal «aukstie vēji», radiotīrgus

būs pilns ar visādiem jaunumiem, viena reklama būs skaļāka par otru, un radiocentrājam, ja tas iepriekš nebūs atradis savas pieaturas vietas, nebūs iespēja arī orientēties visādos radiotehniskos jautājumos. Lai vai kā, sevišķi radio lietās, bez kādām iepriekšējām, praktiskas dabas, zināšanām, nespecialistam ir pārāk grūti orientēties visādos jautājumos un to varētu pat salīdzināt ar taustīšanos pa tumsu.

Arvienu vairāk radio tagad pāriet vispārlietojamo labierīcību sarakstā, apm. kā elektriskā gaisma, telefons vai pat elektr. zvans. Sportiskais laikmets ir pagājis un

tagad no svara ir vienkāršība apkalpošanā un laba atskanošana bet ne techniska rotāšanās ar visādiem slēgiem un klokiem.

Taču, arī modernākiem uztvērējiem, lai no viņiem dabūtu iespējami labāko atskanojumu, ir nepieciešama zināma noteikta apkalpošana. Tas prasa arī dažas priekš-zināšanas, ne tikdaudz tīri techniskas dabas, kā praktiskus aizrādījumus par notiekošiem procesiem un apkalpošanas pamācību. Tāpēc šeit sniegsim apskatu par radioklausīšanos techniku, specieli piemērotu tādiem radioabonentiem, kuriem nav nekādu elektrotehnisku priekšzināšanu un kuriem arī nav nekādas vēlēšanās un patikas sevī ar šādām lietām pārāk apgrūtināt. Aprakstā minēsim vienā otrā vieta kādus techniskus nosaukumus. Tos derīgi atcerēties, jo viņi bieži sastopami un ir plašā lietošanā. Būsim pilnīgi apmierināti, ja lasītājs būs skaidrībā ar attiecīgā jautājuma būtbūtību, būs to principā sapratis. Tad tālākais jau būs viegli piesavināms.

Vispirms konstatēsim, ka, lai kaut ko varētu uztvert, tam jābūt iepriekš noraidītam, resp. uztveršana iespējama tad, ja ir raidīšana. Tāpēc ikkurā radio iekārtā (plašā mērā) varām izšķirt raidītāju un uztvērēju (resp. uztvērējus). Radiofona raidītāju ir maz, viens vai vairāki vienā valstī; turpretim uztvērēju ir visai daudz, daudzi tūkstoši. Un ja runa iet par radioiekārtu, tad zem tās parasti saprot uztvērēju ar visām viņa sastāv- un palīgdaļām.

Lai principā būtu skaidra uztveršanas būtība, no sākuma dažos vārdos apskatīsim raidīšanas principu, jo tiekot skaidrībā ar tur noritošo darbību, jau viegli varēsim nākt pie slēdziena, kādas darbības norit uztvērējā un kas no viņa vispārīgi sagaidams (attiecībā uz doto raidstaciju). Pēc tam apskatīsim tos pieturas punktus, kurus jāņem vērā iepriekš uztvērēja iegādes un kuri ir noteicīsi pie atsev. uztvērēju tipu izvēles. Šī daļa būtu atbilde uz plaši sastopamo jautājumu «kādu uztvērēju izvēlēties (resp. būvēt)?». Pēdējā daļā apskatīsim dažādu uztvērēju uzbūves veidu, apkalpošanu, atskanošanu u. c. jautājumus.

I. Celš no raidītāja līdz uztvērējam.

Domājams, ka ikkatram radioabonentam, kuram jau ir uztvērējs, būs bijusi izdevība to ir uzslavēt, ir nopelt. Parasti arvienu ga-

dās tā, ka uztvērējs darbojas lieliski tad, kad abonents pie tā klausās viens pats.. Tad dažreiz ar it vienkāršu uztvērēja tipu tas, kā sakā, var klausīties veselu «pus pasaulli». Un tad, sajūsmīnāts par aparāta labo darbību, tas pieaicina «radus un draugus», jo, lūk, radioabonentam tāpat piemīt pazistamā vispārcilvēciskā vājība, dalīties ar tuviniekiem savos uztveršanas priekos ar slepeno domu par uzslavu un apbrīnošanu. Bet kā par nelaimi, šis pats slavētais uztvērējs, par kuru radioabonents vēl nesen bij tā sajūsmīnāts, taisni tad, kad tam jārāda savas izcilus spējas, nedarbojas nemaz, vai izdod tikai svilpus un «pīkšķus». Bet varbūt vēl vakar, abonentam vienam klausoties, tas «trīcināja ausis». Abonents-meistars nemās svīzdamas ap uztvērēju, liek klāt un skrūvē nost visādas daļas, bet uzaicinātie «radi un draugi» katru vīna kustību pavada ar zobgalīgi-līdzcietigu smīnu. Nervozas un jūtīgas dvēselēs te dažbrīd pārdzīvo traģiskus brīžus, jo nekas radioabonentam tā neiet pie sirds, kā redzēt viņa «gara bērna» nonievāšanu.

Jā. Dažreiz radiouztvēšana nes visai lielus pārsteigumus. Tamēl pirms apskatīsim dažādu uztvērēju uztveršanas spējas, mēģināsim druskai noskaidrot uztveršanas iespējamības vispārīgi, pasekojot radioviļņiem celā no raidantenas līdz mūsu uztvērēja antenai. Šī celā ir sastopamas parasti visas tās nejaušības, kurās aparātam vienreiz liek darboties teicami, bet otrreiz, pie tā pilnīgi neko negrozot, tas darbojas pavisam slikti. Skaidrs, ka mūsu aparāts te nav vainigs.

Tos «radioviļņus» vai elektromagnetiskos impulsus, kurus mūsu uztvērēja antena uztver, noraida raidstacija caur savu raidantenu. Ar dažādu mašīnu un aparātu palīdzību raidstacijas antenā tiek dzīta noteikta enerģija, lielāka vai mazāka, atkarībā no šo mašīnu jaudas. Šī enerģija ir ātri maiņīga, t. i. tā neplūst vienā virzienā pa raidantenu, bet gan vienu mirkli tā ieiet raidantenā, un nākošā jau no tās plūst atpakaļ. Pieņemsim, ka vienā brīdī raidantenā iedzīta zināma elektriska enerģija. Ja kāds elektrības vadītājs (arī raidantena) ir uzpildīts ar elektrību, t. i. tam ir elektrisks spriegums, tad ap šo vadītāju rodas elektroiskalums, pie tam radiāli uz visām pusēm ap šo vadītāju resp. raidantenu. Mēs te sakam, ka šī elektriskā lauka radīšanai izlietots zināms enerģijas daudzums, kurš it

kā iziet apkārtējā telpā. Bet tas ilgst ļoti niecīgu bridi, piem. simtstūkstošās vai pat miljonās daļas no sekundes. Pēc šī brīža sākas elektrības atplūdums. Bet ja vadītāja plūst elektrība, t. i. ir zināma strāva, tad ap šo vadītāju resp. raidantenu rodas māgnētisks lauks, kurš arī ir jūtams uz visām pusēm ap raidantenu. Arī šī magnetiskā lauka radišanai tiek pāterēta zināma enerģija. Strāvas plūsma atkal ilgst ļoti niecīgu bridi, un to tāpat mēro simtstūkstošās un miljonās daļas no sekundes. Pēc tam raidantena atkal uzpildas ar elektrību no mašīnām, bet tai ir pretēja daba ar iepriekšējo spriegumu. Arī te rodas elektrisks lauks ap antenu, tādā pat stiprumā, bet tas ir pretēji virzīts. Nākošā brīdi šis spriegums no plūsti, radot atkal elektr. strāvu, kurā arī ir iepriekšējai pretēji virzīta. Arī te magnetiskais lauks ir vienāds ar iepriekšējo stiprumu zinā, tikai pretēji virzīts. Kad nu agrāki minētās darbības raidantenā ir notikušas, tad sākās atkal tas pats resp. notiek atkārtošanās. Viens pilns gājiens, piem. no vienas uzpildīšanās līdz tādai pat otrai, vai no vienas strāvas līdz tādai pat otrai, tiek saukt par vienu **ciklu**, un tas laiks, kurā viens cikls notiek, par **periodu**. Tā piem. Rīgas radiofona raidstacijas aparāti un antenna tā iekārtoti, ka pilns strāvas gājiens resp. uzpildīšanās notiek 1/572000 daļā no sekundes, t. i. Rīgas radiofons strādā ar tādu mainīga virziena elektr. strāvu, kurās pilnas maiņas resp. cikli ir 572.000 vienā sekundē. Tā kā tas ir liels skaitlis un to grūti rakstīt, tad pieliekot vārdu «kilo» (grieķiski «tūkstots»), trīs nulles nolaiž, un saka, ka Rīgas radiofons raida ar **572 kilocikliem** sekundē (saīsināti: 572 kc/sek.). Tā tas ir arī visās citās raidstacijās, kā to jau katrs abonents programmās būs ievērojis.

Jo lielāka elektriskā enerģija tiek dzīta raidantenā, jo spēcīgāki elektriski un magnetiski lauki ap to rodas. Elektrībā jaudas lielumu mēro ar «vattiem». Tāpēc arī raidantenā esošo enerģiju var ar viņiem apzīmēt. Te nu sākās liels strīdus. Daudzi abonentu pieprasīja palielināt jaudu, nosaucot pat kilovattus, lai būtu skaļāka uztveršana. Radiofona techniska vadība atkal ziņo, ka tas tiek jau darīts un enerģija par tādu un tādu lielumu paaugstināta. Bet jaudu nevar pastiprināt vairāk, nekā to spēj nest aparāti. Arī ponijam nevar likt vilkt liela zirga ve-

zumu; ja to visādiem līdzekļiem piespiedīs darīt, tad pēc ūsa brīža tas beigs dzīvot. Tāpat nevar zināmai jaudai domātus aparātus pārslogot ar vairākreiz lielāku jaudu; ja to dara, tad tie «pārpūlējas» resp. sadeg un raidīšanā rodas traucējumi (kas šad tad gadās arī Rīgas radiofonam) «t e c h n i s k u i e m e s l u d ē l». Patreizējo Rīgas radiofona jaudu antenā vērtē uz 15.000 wattiem (resp. 15 kilovattiem = 15 kv.). Šī jauda ir tai enerģijai, kura izdara ātrās maiņas raidantenā. Bez viņas vēl ir otra enerģija, arī mainīga, kura rodas no stipri pastiprinātās mikrofona (balss resp. mūzikas) strāvas, un šī pēdējā tad raidantenā it kā klājas pirmai viirsū. Šī otrā enerģija ir jau daudz mazāka, un atrodas stiprā atkarībā no ierūnātās resp. iespēlētās skaņas stipruma. Pirmais enerģijas veids ir tā sauktā **nesēja enerģija**, otrs uzklātā vai **modulācijas enerģija** (modulēt = pāriet no viena toņa otrā). Šī modulācijas enerģija ir vidēji, apm. $\frac{1}{4}$ daļa no nesēja enerģijas, tā kā Rīgas radiofonam vidēji izmodulēto enerģiju varētu vērtēt uz apm. 4—5 kv. Tā piem. pie vijoles «pianissimo» izstarotās izmodulētās jaudas lielums var būt tikai 0,3 kv., vai pat vēl mazāk, kamēr pie lieīāka orķestra «forte», sev. ar bungām, tas var sasniegt 10 un vairāk kv.. To jau arī katrs abonents būs novērojis, klausoties priekšnesumos.

Mēs raidaparātos modulācijas enerģijas lielumu tāpat varam pēc patikas pastiprināt; bet tomēr tai jābūt zināmā attiecībā pret nesēja enerģiju un tāpat savstarpējā attiecībā. Piem. starp vijoles «piano» un «orķestra» forte skaņu stipruma attiecība ir apm. 1:1000 (vai pat 1:10000). Ja mēs piano dotu «stipri», tad priekš forte vairs nekas neatliktu un nesēja enerģija būtu «pārkliegta» resp. pārmodulēta, t. i. te rastos briesmīgs, kroplots »burkšķis«. Tāpēc abas šīs enerģijas ir ar vienu noteiktā sakarā un tikai palielinot nesēja enerģiju, mēs varam palielināt modulācijas (t. i. mums dzirdamo) enerģiju.

Abonentus galvenā kārtā var interesēt abu agrāk minēto spēka lauku, t. i. elektriskā un magnetiskā, izplatīšanās.

Kad raidstacijas antenā noticis viens strāvas cikls, tad telpā ir izgājuši pa 2 pretēji virzītiem spēka impulsiem. Elektriskā lauka izplatīšanās izdevīgi salīdzināt ar no-

auklā iesieta akmens kustināšanas resp. ie-gremdēšanas radītīem vilniem uz ūdens virsmas. Magnetiskā lauka kustību atkal izdevīgi salīdzināt ar parasto kabatas pulk-stena balansīru. Tā tad elektriskais lauks izplatās it kā vertikālā plāksnē, bet magnetiskais — horizontālā. Šīs pa-rādības ir no liela svara pie dažu antenu veidiem, kā to vēlāk redzēsim.

Pie kāda strāvas cikla ap antenu esošais spēka lauks izplatās apkārtējā telpā, pie tam ar milzīgu ātrumu, kurš līdzinās gaisams ātrumam, un to vidēji vērtē uz 300.000 km. sekundē. Tā kā cikls seko ciklam, tad arī šie spēka lauki izplatās viens pakal otram uz visām pusēm ap raidantenu. Bet, pēc agrākā, mēs redzējām, ka Rīgas radiofonam ir 572.000 ciklu sekundē; starp pirmo im-pulu telpā un pēdējo vienas sekundes laikā būs atstatums 300.000 kilometri. Tā tad, ja dalijsim šo attālumu un ciklu skaitu, tad da-būsim ceļa garumu vienam ciklam, t. i. to ceļa gabalu, kādu spej noiet viena cikla ra-dītais impuls. Parasti kilometrus, kā ne-ērtus, nelieto, bet šo ceļa garumu apzīmē metros, apzīmējot izplatīšanās ātrumu arī

metros. Tā tad, ja izdalām 300.000.000 mtr./sek. uz 572.000 c./sek., tad noapaļoti dabū-jam Rīgas radiofona vilni kā **524,5 metri uz ciklu**. Tas ir stacijas vilņa garums metros.

Agrāki, kad staciju bij mazāk, tad parasti lietoja apzīmējumus metros, kā ērtākus. Tā kā tagad staciju sadalījums nav tik rets, un bez tam pieņemtais izplatīšanas ātrums ir tikai tuvinējs, tad rodas daudzas neērtības vilņu garuma apzīmēšanai metros, un tam-dēl tagad pāriet visur uz staciju sadalīšanu pēc kilocikliem, kā to abonenti radiofona programmās jau būs ievērojuši. Metri pa-gaidam atstāti, jo daudzi abonenti pie tiem pieraduši.

Tagad pieņemsim, ka zināmā attālumā no raidītāja atradīsies kāds uztvērējs, resp. uztvērošā iekārta. Šīnī starpā var atraстies dažādi šķēršļi, piem. pakalni, meži, lielas ēku kopības (pilsētas) u. t. t. No raidante-nas izejošā uz visām pusēm elektro-magne-tiskā enerģija šo šķēršļu pārvarēšanai (t. i. neskaitot neizbēgamo izklaidēšanu no attā-luma), atdod daļu no sava lieluma, un tā iz-nāk, jo tālāki uztvērējs atrodas no raidītāja, jo mazāku enerģiju tas uzņem. Pie zinā-

Tikai pirmklasie

R A D I O

fabrikati nodrošina

panākumus



Tikai strāvas aparātiem
 Transformatori, droseles **GÖRLER**
 Kondensatori **HYDRA**
 Izlidzinātāju lampas **TEKADE**
Skaļruni „BADUF“, „BAYER“
„BLAUPUNKT“ magn. sistemas
Maiņkondensatori, sīknoska-
ñošanas ierīces N. S. F. un visus
citus radio piederumus pastāvigi noliktavā

Radio kantoris

Vierhuff & Arnack

Rīgā, Kungu ielā № 1.

miem attālumiem šis enerģijas lielums paliek tik niecīgs, ka doto uztvērēju tas vairs nevar ierosināt, t. i. mēs nevaram sa-dzirdēt. Ja nemtu kādu jūtīgāku resp. spē-cīgāku uztvērēju, tad te atkal būtu iespēja-ma klausīšanās. To enerģijas lielumu, kāda vēl būtu nepieciešama uztvērēja iedarbinā-šanai, varētu nosaukt par s l i e g š n a vai r o b e ž e n e r ģ i j u . Ir skaidrs, ka tas nav abzolūts jēdziens, jo ikvienam uztvērējam tā ir savu. Atnākušās enerģijas lielumu pa-rasti izsaka ar to elektr. lauka spriegumu, kāds ir dotā vieta, pie tam kā reizinājumu uz 1 metru augstuma. Piem. vienkārša kri-stala detektora iedarbināšanai varētu pie-ņemt robeženerģijas lielumu apm. 5 milivolti uz metru, reģenerativam-audionam varbūt apm. 0,5 mv./mtr., uztvērējam ar vairākām ātrmaiņu pastiprin. pakāpēm var-būt 0,1—0,05 mv./mtr. Kā redzam, robež-enerģijas lielums ir visai stiepjams jēdziens, un ja to lieto, tad arvienu jāpiemetina, attie-cībā uz kādu uztvērēja tipu tas ir domāts.

Tā tad, detektora uztvērējam ir vajadzīga liela robeženerģija, kurpretim daudzlampiņu jūtīgajiem uztvērējiem tā var būt visai nie-cīga.

Kā jau agrākos aprakstos minējām, elektr.-magn. lauks iziet radiāli resp. starveidigi uz visām pusēm no raidantēnas. («Radio» at-vasināts no latīnu «radius», kas nozīmē staru. Tā tad «radiotehnika» ir staru resp. izstarošanas technika.)

Daļa no šīs enerģijas tūlīt iejet zemē, bet daļa izplatās telpā. No pēdējās viena daļa atkal izplatas līdztekus zemes virsmai, bet otra daļa it kā no zemes atraujas un iziet augšejā atmosfēras telpā. Pirmos mēs no-saucam par v i r s z e m e s vai v i r s-m a s v i l n i e m , otrs par t e l p a s v i l n i e m . Vēlāk mēs redzēsim, ka abiem šiem vilņu veidiem ir visai liela nozīme pie uztveršanas.

Virsmas vilni, ejot pa zemes virspusi, tiek no tās pakāpeniski uzsūkti, un jo vairāk, jo īsāks ir vilņu vilņu garums. Šāki vilni tiek arī labi uzsūkti no mežiem, visādām lielām būvēm, piem. pilsētām u. c. un tāpēc šādos apvidos vilņu lauka intensitāte krīt ievēro-ami ātrāki, nekā tas būtu, ja vilņi izplatītos klajā vietā. Turpretim ūdens virsmas, kā labs vadītājs, noraidīto enerģiju sevī tik ātri neuzsūc, un tāpēc izplatīšanās te ir daudz

labāka, resp. elektr.-magn. lauka intensitāte tik ātri nekrīt.

Te pievienojam 2 zīmējumus, kuros pa pu-sei ūematīzētā veidā parādīta spēka lauka spēcīguma atkarība no dažādiem šķēršļiem. Augšejā bilde rāda gadījumu, ja raidstacija atrodas attālāki. Te ar riņķiem ir apzīmēti vienāda stipruma lauki. Kā redzam, tad klajās viedās spēka lauka enerģijas kritums ir puslīdz vienāds, un proporcionāls attālu-mam. Turpretim sastopot ceļā kādu cieši izbūvētu vietu, augstus namus u. c. (arī me-



žus), šīs enerģijas lielums visai ātri krīt, ko var redzēt, pasekojot aizrādītiem riņķiem. Apakšeja zīmējumā parādīts gadījums, kad raidstacija ir pilsētas centrā. Te spēka lauka intensitāte pamazinas uz reizi loti strauji, jo augstās būves te darbojas loti uz-sūcoši. Turpretim uz klajuma pusē (sev. jūras pusē) enerģijas samazināšanās ir visai mērena. Ir pat vietas, piem. lielu betona vai citu dzelzskonstrukciju tuvumā, kur uz-sūkšana ir tik liela, ka gandrīz nekas nepa-liek pāri. Šādas vietas parasti apzīmē par «nedzīviem» rajoniem vaijoslām. Ārpus tām atkal novērojama lauka pastiprināšanās. Sev. spilgti tas novērojams Amērikā, piem. Nujorkas debesskrāpju rajonos. Neskato-ties uz dažbrīd niecīgo attālumu no raidsta-cijas (daži kilometri), te jālieto visai jūtīgs

daudzlampiņu uztvērējs, lai vēl kaut ko sādzīdētu.

Līdzīgu iespaidu atstāj arī zemes virsmas izvirkzīumi kalnu veidā. Tad, atrodoties piem. ielejā, nav iespējama laba uztveršana, sevišķi, ja kalns ir starp raidstaciju un uztvērēju. Tad vilnis it kā lec ielejā esošai uztv. antenai pāri. Tā, raksturīgi piemēri ir sastopami Norvēģijas fjordos, kur bieži kuģi no viena fjorda nevar sazināties ar kuģi blakus fjordā, neskaitoties uz niecīgo sav-

ir lielāki ar vilņu garuma samazināšanu. Tāpēc agrāki, lai no tam izbēgtu, lietoja lielus vilņu garums, vairāk tūkstots un pat desmittūkstots metru garumā. Tas nu gan radio-techniskā ziņā pārāk izdevīgi nav, jo ar vilņa garuma palielināšanu, vispārīgi, raidstacijas lietderīgā darba koeficients samazinas.

Blakus šiem, varētu nosaukt, geografiskiem šķēršļiem ir vēl atmosfēras dabas šķēršļi. Piem. dienā, pateicoties saules sta-



Nujorkas plāns, uzņemts no lidmašīnas. Ar baltām līnijām (izolinijas) aizrādīta «Amērikas telefonu un telegrafa kompānijas» raidstacijas elektr. lauka stiprums dažādās vietās. Skaitli pie līnijām rāda lauka stiprumu milivoltos uz metru. Augšpusē no raidītāja spilgti novērojami 2 «nedzīvie rajoni», sakarā ar tēraudkonstrukciju celtnēm šīnīs vietās. Ari Manhattanā (priekšplānā), kur sagrupēti delesskrāpji, īsā attālumā novērojams straujš elektr. lauka intensitātes kritums.

starpējo attālumu. (Sev. spilgti šis iespāids novērojams pavasaros, kad sniegs un ledus uz kalniem sāk kust, un tad te jau rodas liela enerģijas uzsūkšana. Šo pašu iemeslu dēļ piem. Vidus-Eiropā pavasaros dažreiz visai vājī dzīrdamas Itālijas stacijas, jo te vilņu ceļš iet pāri Alpu kalnajam.) Loti ātri lauka intensitāte mazinas arī ejot pāri lieliem sausiem smilšu klajumiem. Piem. Saharas tuksnesī ir visai neizdevīgi uztveršanas apstākļi. Tāpat grūti iespējams saiti uzturēt lielos mūža mežos, piem. Sibirijas taigās, kā arī Dienvid-Amērikas mūža mežos ap Amazonas upi. Tāpat, ja vilņu ceļā ir biežas pārejas no ūdens uz sauszemi un otrādi, absorbēšana ir visai specīga.

Tādi būtu krasākie piemēri par tiem šķēršļiem, kādus radiovilņi sastop savā ceļā. Tie

riem, gaiss tiek stiprāki ionizēts, un tas atkal savukārt aiztur elektr.-magn. vilņus. Naktī ionizētā gaisa kārta paceļās augstāki un tāpēc virsmas vilņi tiek labāki cauri. Krasākās pārejas te novērojamas ap saules rietu un lēktu. Bez tam zināmu iespāidu uz vilņu izplatīšanos atstāj gaisa spiediens, resp. cikloniskie un anticikloniskie centri. Novērojumi te rādījuši, ja starp raidītāju un uztvērēju vai raidstacijas rajonā ir ciklona centrī, tad uztveršanas skalums samazinas dažreiz diezgan ievērojamā mērā. Sev. spilgti, raksta autors, šis parādības novērojīs pie vilņiem virs 5000 mtr. Te dažreiz stacijas dzīrdamība pie viena uztvērēja var svārstīties no R5 līdz R2 (t. i. no laba telefona skaluma līdz tikko dzīdamam). Ja vēro ciklona ceļu pēc izobarēm (resp. sinop-

tiskās kartes), tad diezgan ērti var noteikt, vai no kādas vietas gaidams labs «radiolaiks», t. i. laba dzirdamība. Jo tālāk ciklona centrs no raidstacijas, jo labāka uztvēršana. Labs «radiolaiks» ir tad, ja starp raidītāju un uztvērēju ir augsts gaisa spiediens, resp. anticiklona centrs.

P i e z i m e: Pēc uztvēršanas skaluma dažreiz puslīdz labi nosakams gaidamais laiks (gan tikai tuvinēji). Lieta ta, ka mūsu apstākļos cikloni visbiežāki mēdz pārvietoties virzienā no rietumiem uz austrumiem. Tamēl ir liela varbūtība, piem. uztverot kādu Vakar-Eiropas staciju ar zinamu relatīvu skalumu un pēc ta spriežot par ciklona atrašanos starp šo staciju un mūsu uztvērēju, ka ciklons var aizkārt arī mūsu

uztvērēja rajonu resp. Latviju. Bet cikloņisks laiks parasti saistīts ar vējiem, lietu resp. nokrišņiem, vēsumu u. t. t., un tāpēc gaidāma laika pasliktināšanās. Cik ātri tas var notikti, atkarājās no novērotā attāluma. Piem. ja slikti dzird kādu Francijas vai Anglijas staciju, tad ir varbūtība, ka laika pasliktināšanās pie mums sagaidāma apm. pēc 2—3 dienām, jo attālums ir apm. 2000 km., bet ciklona vidējo pārvietošanos ātrumu normali var noapalot uz 30 km. stundā. Autoram dažreiz izdevies puslīdz sakrītoši (plašākās robežās gan) ar mūsu meteo biroju pasekot gaisa spiediena pārvietošanām, un izteikt domu par sagaidamo laiku 24—48 stundas agrāk.

Turpinājums nākošā numurā.

Techniski sīkumi.

Duraluminijis.

1909. gada Vācijas patentu valdei tika iesniegts pieteikums ar lūgumu izsniegt patenti uz paņēmienu, kurš atļauj «magnēziju saturošu aluminijs savienojumu uzlabošanu pēc zināmas apstrādāšanas, resp. veidošanas pie temperatūras, augstākas par 420°C , pie kam šī īpašību uzlabošanās panākama patstāvīgi zināmā laikā.» Patenti izsniedza 1912. gadā zem Nr. 244554.

Toreiz, kad šis paņēmiens tika patentēts, arī lietpratēji nevarēja paredzēt, kādas grandiozas pārmaiņas tas ienesīs turpmākā dzīvē. Te ar vienu «cirtieni» mīkstais, konstrukcijās tāpēc maz lietojamas, aluminijs tika pārvērts par augstvērtīgu konstrukcijas metālu.

Šis aluminijs uzlabošanas process nav iespējams pie tīra metāla, bet gan pie zināma sastāva ligatūrām, kuras sastāvdalaļas patentē nebija minētas (izņemot magnēziju). Ligatūrā ietilpst 0,5—2,0% magnēzijas, 3,5—5,5% varā, apm., 1% mangāna, apm., 0,3% dzelzs un silicija, pie kam visām šim sastāvdalaļām ir pilnīgi noteikts iespaids uz metālu. Jaunais, uzlabotais, aluminijs tika nosaukts par **«duraluminiju»**, kāds vārds atvasināts no «Dürener Metallwerken A. G.», kur tas tika izgatavots. Zem šī nosaukuma, kurš ir arī aizsargāts, resp. pieteikts, tas ir tagad visur pazīstams. Duraluminiju pēc ilgas pēti-

šanas izgatavoja Dr. Ing. h. c. A. Willems, toreizējais Berlines techniskās un zinātniskās pētīšanas centrāles vadītājs. Patentes ilgums ir 20 gadi, tā kā ar 1932. gadu tā izbeidzas.

Jaunais paņēmiens magnēziju u. c. sastāvdaļu saturošā aluminijs īpašību uzlabošanā, pie kam uzlabošanās panākama ar «nogulēšanos» pie parastās istabas temperatūras dažu dienu laikā, rādija metālu pētniecībai jaunus celus. Pēcāk tika atrasti daudz citi savienojumi, bieži labāki par oriģinālo duraluminiju, lai gan par pēdējo jāsaka, ka tas, kā konstrukciju metāls, nav pārspēts. Vēlāk arī noteiktāki tika definēti tie procesi, kuri notiek pie ligatūras «nogulēšanos».

Sakarā ar savu vieglo svaru (ipatnējais svars ap 2,8) dabīgi radās doma to izlietot gaiskugniečibā. Toreiz Vācijā lielo gaiskuģu būvētājs, grafs Coppelīns, taisni uzsāka savu dirižabļu būvi, un, starp citu, jāatzīmē, ka viņš pirmais ievēroja jaunā metāla lielās priekšrocības. Tas izpauðās viņa «cietajos» dirižablos, no kuriem, 1914. gadā nobeigtam, kā pirmajam, skelēts bija pilnīgi no duraluminija. Pēcāk visi cepelinī, skaitā ap 100, bija pagatavoti ar duraluminija skelētu. Arī inž. Dornjē, kurš izgāja Cepelīna gaiskuģu skolu, savās lidlatvju konstrukcijās visur lietoja duraluminiju. To pašu darīja arī

Rohrbachs savās milzu lidlaivās un sauszemes lidmašīnās. Taču vislielāko soli, šķiet, spēris būs lidmašīnu konstruktors Junkers, kurš 1917. gadā uzbūvēja pirmo savu pilnmetālu lidmašīnu, kurās ideju tas patentēja jau 1910. gadā. Duraluminijis te faktiski vienīgi arī deva iespēju šo ideju reālizēt. Ja nu tagad būvē arvienu lielākus gaiskuģus un lidmašīnas, tad par to

jāpateicas vienīgi duraluminijam. Visās valstīs, kur vērību piegriež lidmašīnu būvei, piegriež vērību arī šim vieglmetālam.

Savu patenti, (resp. ideju) Dr. Vilms jau 1910. gadā pārdeva angļu sabiedrībai «Wickers sons & Maxim, LTD», kura to arī plašā mērā izgatavo, sākot ar 1911. gadu.

Vēl mazliet par metālizēto koku.

Pag. numurā apskatījām koka metālizēšanas paņēmienu, pēc kura to zem augsta spiediena piesūcināja ar šķidru, samērā pie zemas temperatūras kūstošu, metālu, piem., alvu un viļas līgatūras. Pie šī raksta vēl var pievienot kādu citu paņēmienu, kur koku mēchaniski metālizē no virspuses. Šo paņēmienu ir izstrādājis Dr. Schopp's, un tā princips ir šāds. Šķidru (izkausētu) metālu, ar lielu, 6—7 atmosferas stipriu, spiedienu saputeklotā veidā uzpūš kokam, caur ko pēdējais tiek lidzenā kārtīnā pārvilkts ar metālu. Pateicoties minētam lielam spiedienam, šķidrā metāla daļinas, izejot caur izpūšamō caurumiņu («dīzi»), iegūst visai lielu ātrumu, līdz 800 mtr. sekundē, un, pateicoties tam, tiek it kā iešautas koksne. Nākošās daļinas tādā pat kārtā ieiet iepriekšējās daļinās, tā kā galu galā rodas pārvalks ar tādu pat izturību, kāda ir parastam metālam. Pateicoties «ieēšanai», šī metāla kārta no koka vairs nav atdalāma. (Šo pašu paņēmienu lieto pie izolatora — vadītāja «thyrita» apziešanas ar metālu viņa kontakta vietās, un citos tml. gadījumos).

Principā vienkāršais paņēmiens praktikā sarežģās caur to, ka grūti sagādāt šķidru metālu. Tam, višpirms, ir jābūt netieši kausētam (t. i. ne ar tiešu liesmu). Tā kā parasti šādos gadījumos lietojamā sprāgstostīšas gāzes liesma (ūdeņradis — skābeklis vai acetilēns — skābeklis) ir ar temperatūru pāri par 2000°C , tad te metāla putekļi, resp. pats metāls var apdegst un tad nu tas vairs nav lietojams. Tāpēc te lieto no netiešā karstuma kausētu metālu (bieži ar elektrības indukcijas krāsnīm). Otrkārt, šķidrā metāla novadīšana līdz izpūšamam caurumiņam (dīzei) arī ir visai grūta. Bez tam ikkuriņam metālam

jāpieregulē viņa kušanas temperatūra, un tas vienīgi panākams ar netiešo kausēšanu.

Koku pēc patikas var apziest ar varu, aluminiju, misiju, un citiem nerūsošiem materiāliem. Dzelzi parasti nelieto, jo višpirms tā rūsē, un bez tam viņas kušanas temperatūra ir krietni augsta. Jebkurū vietu uz koka virsmas var pārkāpt ar metāla kārtīnu. Šādi preparēts koks ļaujās tāpat apstrādāties, kā parastais, t. i. to var liekt, zāgēt, cirst, naglot u. t. t. Tas ir grūtāki aizdedzināms, ir izturīgāks pret visādām laika mainīm, sev. mitru gaisu, jo netrūd. To nevar sagraust kukaini un grauzēju dzīvnieki. Šo iemeslu un vēl viņa gluduma dēļ no virspuses metālizēto koku ieteic lietot pieliekamiem un saldētavām, kā arī visāda veida kabinēm. Arī kā dekoratīvs iekšējo telpu izgreznojums tas lietojams, sev., ja apziešanu ar metālu izdara caur sevišķiem šabloniem, kuri, atkarībā no veida, dod metāla kārtīnai noteiktu musturējumu. Šīnī gadījumā iepriekš jau pilnīgi sagatavoto koka daļu apstrādā ar smilšu strūklu, tāpat caur to pašu šablonu, un tad šablonu nenognemot, raīda uz virsmu šķidrā metāla puteklus (t. i. stipri sasmalcinātās daļinas), līdz kāmēr visi nelīdzenumi izzūd. Pēc tam šablonu noņem, virsu pulierē vai citādi apstrādā.

Ārstniecības literatūrā tiek aizrādīts, ka ar svinu metālizēts koks ir loti parocigs un labs aizsarga materiāls rentgena staru kabinetos. Te tikai kārtīnā jāņem biezāka, piem., līdz 3 vai 4 milimetriem. Ar šādu metāla koku tad var apkāpt sienas, kā arī pagatavot skapjus, gaļdus, krēslus, durvis, logu rāmjos un palodes u. c. kabineta iekšējo iekārtu.

Izdevējs un atbildīgais redaktors R. Kīsis.

ievēribai visiem radio cienītājiem.

Lai likvidētu pārpalikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio” numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio” numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2, 13 un 18, kuri krājumā vairs nav, aprēķinām par **15 santimiem** numuru.

Iesiets glītā kartona sējumā 1926. gada gājuma pilnīgs komplekts 350 lpp. (№№ 1—18) tiek aprēķināts par Ls 3.—.

Atsevišķi žurnāla „Radio” numuri par 1927. gadu (№№ 1—12), izņemot № 1, 1928. g. (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santimiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesieti kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās un pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmaksu bez tam vēl jāpieskaita 50 sant. pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami ekspedīcijā, Rīgā, Elizabetes ielā 9a, dz. 16 ikdienas no 3—7 p. p. (tālr. 29456) un P. T. D. Galvenās darbnīcas veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, darbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t kantori uz žurnāla „Radio” pasta tekošā rēķina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2—6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio” numuru skaits nav pārāk liels, sev. iesiēto komplektu ir maz, tad tos god. radio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam nevin cināties ar pieprasījumiem, jo krājumam izbeidzoties, žurnali brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušo žurnālu saturu rādītājs ir ievietots š g. žurn. № 2, uz ko griežam lasītāju ievērību.