


Latvija
5. GADS

50 santimi

Nº 8 / 1930

«Radio»

Žurnāls tehnikai un zinātnei

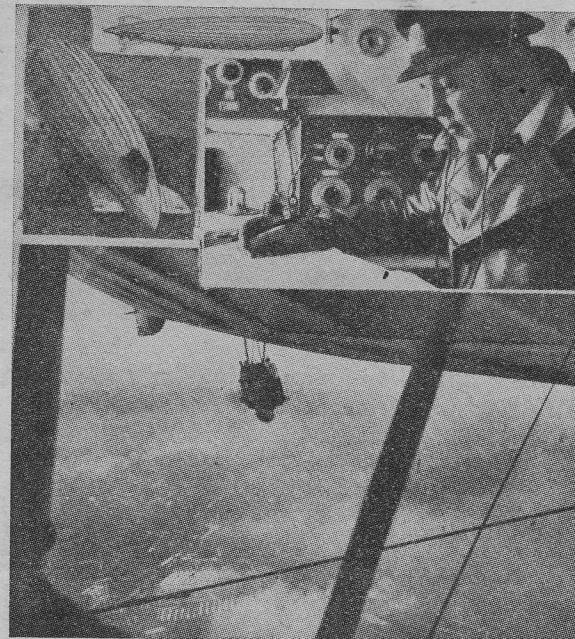

Gaiskuģis L Z 127 lidojumā pāri Latvijai.

SATURĀ:

Lidzstrāvas "apgaismošanas tīkla pieslēguma aparāts. — Krist. det. ustv. ar 1-lampījas pastpr. pieslēgšanai pie maiņstrāvas apgaismošanas tīkla. — 2-lamp. uztvēr. ar mainstr. tīkla pieslēgumu. — Kas ir „Stenode Radiostat“ un viņa darbības principi? — Voith-Sneidera propellers. — Tālredzēšanas pamatprincipi. — Par tīklstrāvas un bateriju uztvērējiem. — Padomi radio abonentiem (Vietējās stacijas uztvērēji). — L Z 127 pārlico Latviju. — Svari saules staru sveršanai u. c.


Stādam Jums priekšā...

mūsu jauno 3-lampiņu

PHILITON W

U Z T V Ē R Ě J U

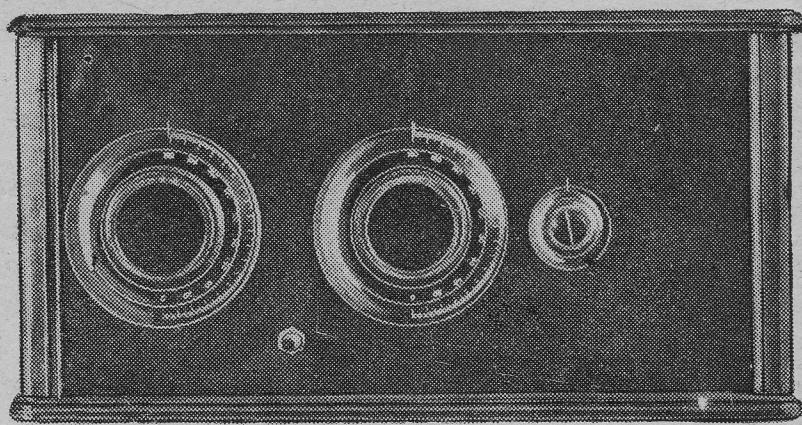
pieslēgšanai maiņstrāvas apgaismošanas tīklam.



Bez akumulātora, tikai ar anoda aparātu!
Brinišķīgs uztvērējs: vienkāršs ārējā izskatā — bet smalks
konstrukcijā. Ar P H I L I P S brinuma serijas lampiņām.

Apbrīnojama selektivitāte.
Lielis skaņu stiprums!
Dabiska skaņu atdarināšana!

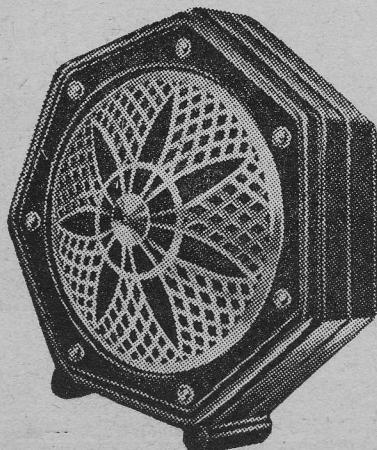Jūs varat iegūt šo vismodernāko
aparātu par Ls 225.—



Jaunais Philips
skaļrunis № 2019
CENA Ls 135.—

Pieprasiet demonstrāciju.

«Radio»

Zurnāls tehnikai un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesī.

Numurs maksā 50 sant.

Redakcija: Rīgā, 1. Maskavas ielā 91, dz. 6. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galvenā pastā, pasta kastīte 773. Iemaksājumi un abonements nokārtojami uz mūsu pasta tekoša rēķina 996. Redakcijas tālrunis 30945.

Abonēšanas maksā: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.50. Abonēšanas maksu pienem Rīgā, Audēju ielā 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta - telegrafa kantoros, lielākās grāmatu tirgotavas un lielākos laikrakstu kioskos.

Visi iepriekšējie žurnāla „Radio“ numuri dabujami vienigi P. T. D. G. D. veikalā, Audēju ielā 15 Neatteikts abonements skaitas par pagarinātu uz nāk. gada ceturksni.

Nr. 8

5. gads.

1930

Apgaismošanas tīkla strāvas lietošana mūsu uztvērēju vajadzībām.


(Pieslēgums līdzstrāvas tīklam.)

Iepriekšējā žurnāla numurā apskatījām gadījumu, kad mūsu rīcībā ir maiņstrāvas tīkls. Kā redzējām, lai šo strāvu varētu lietot mūsu uztverēju vajadzībām, viņa vispirms bija jāiztaisno, t. i. jāpārveido par pulsējošu līdzstrāvu; to panāca ar sevišķām taisngriezēja lampiņām. Tālāki, šo pulsējošo līdzstrāvu bija jānogludina un to izdarījam ar filtra kēdi, kurā sastāvēja no drošelēm un lielas ietilpības kondensātoriem. Vispēdīgi nogludinātā līdzstrāva bija jāsadalā atsevišķiem nojēmējiem, un to panācām ar sprieguma dalītāju.

Ja nu tagad mūsu rīcībā ir līdzstrāva (piem. Liepājā), tad strāvas taisngriešana atkrit. Bet parasti techniskā, apgaismošanai lietojamā līdzstrāva nav vienmērīga, gluda, bet gan ir pulsējoša, līdzīga tai, kāda bija taisngriestā maiņstrāva. Tāpēc pārējās daļas tāpat būs vajadzīgas.

Taču iepriekš apskatīsim dažas līdzstrāvas kanalizācijas īpatnības. Lai arī pie līdzstrāvas tīkla mūsu tīkla pieslēguma ierīce ir ievērojami vienkāršojusēs, jo nevajaga ne transformātora, ne taisngriezēju lampiņu, tad tomēr rīkošanās ar šo ierīci prasa vislielāko uzmanību, jo nekad nav jāaizmirst, ka pie līdzstrāvas tīkla pieslēguma aparātiem uztvērējs arvien ir tiešā saite ar apgaismošanas tīkla vadiem. Līdzstrāvas kanalizācija parasti notiek par 3 vadiem (3-vadu sistēma), kā zīm. 1. ir parādīts.

Viens vads parasti ir savienots ar zemi. Bet kurš nu tas īsti ir, to pārāk bieži lietotāji nezin. Spriegumu starpība starp galējiem (1 un 3) vadiem parasti ir 440 volti, bet starp 1 un 2, 2 un 3 pa 220 voltiem (vai arī 220 v. un 110 v.). Ja nu tagad kāda mīsekļa dēļ uztvērējā neiezemotais vads nāk sakarā ar antenas kēdi, resp. antenas iezemojumu, tad sekas var būt visai bēdīgas: pārdeg lampiņas, sadeg spoles, pat uztvērējs var sadegt, nemaz neievērojot stipro

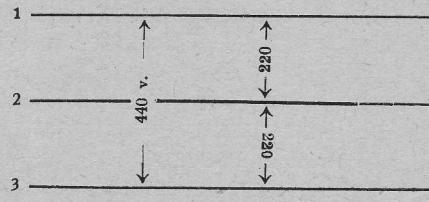

Zīm. 1.

elektrisko triecienu, kuŗu saņem šāda aparāta lietotājs, un kurš sevišķi neizdevīgos apstākļos ir pat dzīvību apdraudošs. Pie maiņstrāvas pieslēguma aparātiem uztvērējs no tīkla bija atdalīts ar transformātoru. Tāpēc te uztvērējs bez kādām bēdām savienojams ar zemi. Ši nu būtu pirmā līdzstrāvas pieslēguma īpatnība.

Otra būtu ta, ka nekādā gadījumā aparātā mums nav iespējams dabūt spriegumu, lielāku par tīkla spriegumu, bet gan ievērojami mazāku, sakarā ar pretestībām kēdē un ar to saistīto sprieguma kritienu. Tāpēc

te jāraugās uz iespējami mazu pretestību kēdes; piem. filtra kēdes droseles jāņem ar mazu līdzstrāvas pretestību. Lai to pie noteiktas pašindukcijas sasniegtu, jāņem resnu stiepuli, kas droseles dimenzijas padara ievērojami lielas un sakarā ar lielāku materiāla izlietošanu, tās ir atiecīgi dārgākas. Pie maiņstrāvas mēs spriegumu pēc patikas varējām transformēt, un mazākas droseles lielo līdzstrāvas pretestību kompensēt ar augstāku, uztransformētu, spriegumu.

Tālāk, pie līdzstrāvas tīkla pieslēguma uztvērējiem mēs galvas telefonus vai skaļruni nekad nedrikstam pieslēgt tieši pēdējās lampinās anoda kēdei, jo tā ir saistīta ar tīklu un tāpēc atrodas zem tīkla sprieguma. Šos nonēmējus jāpievieno pie uztvērēja vai nu caur izejas transformātoru, vai caur liekiem kondensātoriem un droseli. Nelielos, 1—2 lamp. uztvērējos, dažreiz pievienošanu izdara tieši, bet tas gan nekādā ziņā nav ieteicams.

Tagad apskatīsim līdzstrāvas tīkla pieslēguma aparāta uzbūvi, vadoties no pievienotās šēmas. Ar to iespējama kvēles un anoda strāvas dabūšana, kā arī vienā laikā dabūjams negatīvais tīkliņa priekšspriegums.

Vispirms mums jāievēro, ka viens no tīkla pievadiem parasti ir savienots ar zemi (tā sauktais nulles vads); tad otrs pret zemi uzrādis attiecīgu spriegumu (parasti 220 v., reti 110 v.). Ar zemi savienoto vadu var atrast, ja nem parasto kvēlspuldzes patronu (iekavu) un kvēlspuldzi, un pievadus vienu pieliek pie attiecīgā tīkla vada (dakšoses kontakta), bet otru savieno ar centr. apgaismošanas radiātoru, ūdensvadu vai citu labu zemi. Ja kvēlspuldze uzliesmos, dos gaismu, tad minētam vadam pret zemi ir spriegums un tāpēc tas nav savienojumā ar zemi. Ja spuldze nespīd, tad attiecīgais vads ir nulles vads. Parasti šo nulles vadu pieņem par minusa vadu. To darisim arī mūsu gadījumā. Otrs tāpēc būs plus vads. Izdevīgi uz sienas dakšozes atzīmēt plus vadu ar sarkanu krustiņu (plus zīmi), bet minus vadu ar zilu strīpiņu (minus zīmi), lai vēlāk, pie ieslēgšanas, poli nesajuktu. Saprotams, tas pats darāms arī pie spraudakšīnas. Tā tad esam noteikuši strāvas avota polus.


Kā jau aizrādījām, techniskā līdzstrāva nav pilnīgi gluda, bet gan ir pulsējoša,

līdzīgi tai, kāda bija iepriekšējā numurā minētā taisngrestā maiņstrāva aiz iztaisnojošās lampīgas. Tāpēc te tīrai līdzstrāvas daļai ir it kā uzlikta zināma maiņstrāva, ar amplitudēm, atkarīgām no strāvu ražojošās dinamomašīnas īpatnībām (polu skaitu, apgriezieniem). Šīs sprieguma amplitudes lielākās spēka stacijas ir samērā nelielas un svārstās dažu voltu robežās, piem. pie 220 v. lielākā amplitudo var būt 223 v., bet mazākā 217 v. Taču šīs nelielās svārstības iespaido mūsu uztvērēju, dodot telefonus vai skaļruni samērā spēcīgu rūkoņu, kurā traucē priekšnesumu klausīšanos. Tāpēc strāva ir jānogrudina un to panāk ar agrāki minētām droselēm un lielākas ietilpības kondensātoriem. Droselēs piepēžas strāvas izmaiņas rada lielas pašindukcijas strāvas, kurās šīs izmaiņas aiztur. Turpretim kondensātori šīs izmaiņas it kā uzkrāj. Tāpēc saka, ka drosele strāvas izmaiņām ir necaurejama pretestība, turpretim kondensātori ir labi maiņstrāvas vadītāji. Ievietojot tagad vadā, kur ir šādas izmaiņas. t. i. mūsu gadījuma plus vadā, drosēla spoli, un abus vadus savienojot ar kondensātoru, dabūsim filtru, kurš nogludinās strāvas izmaiņas: spole tās aizturēs, nelaidīs cauri, bet kondensātors šīs maiņstrāvas novadīs uz minusa vadu. Zimējumā 2. šī drosele ir apzīmēta ar d_1 , bet izlīdzināšanas kondensātors ar C_1 . Aiz šīs droseles varbūtējo caurkluvušo nelielo maiņimpulsu novadīšanai var vēl ieslēgt kondensātoru C_2 , kurš strāvu vēl vairāk nogrudina. Ja ir vēlēšanas pēc vēl labākas izfiltrēšanas, var nemt vēl otru droseli un aiz tās ar kondensātoru C_3 strāvu galīgi nogludināt. Praktiski šāda līdzstrāva jau nu ir galīgi gluda un arī daudzlampiņu uztvērējos nerada ievērojamu rūkoņu.

Strāva tagad ir gan nogrudināta, bet ar vienu, samērā augstu spriegumu, varbūt 150—180 volti, atkarībā no ieslēgto droselu pretestību izsauktā sprieguma kritiena viļnās. Šīs spriegums, vispārīgi, ir tomēr visām vajadzībām nederīgs, jo dažām lampīnām, kā audionam, labākais spriegums ir 25—40 volti, citām 80—100 volti u. t. t. Tāpēc te, tāpat kā agrāki, lieto tā saukto sprieguma sadalītāju. Ta ir pretestība 4000—10000 omu lielumā, parasti no ogles (silita) vai speciālas pretestības stiepules (pēdējā ir labāka, jo labāki panes noslogojumu, tik stipri nesakarst), kura ieslēgta starp + un — vadiem. Tad pretestības ga-

los būs pilns līdzspriegums, bet katrā vietā starp minusa vadu un kādu atzarojumu, pēc potenciometra principa, dabūsim noteikta spriegumu, atkarībā no atzarojuma pretestības lieluma. Tāpat kā agrāki, arī te uztvērēja maijspriegumu novadīšanai un strāvas nogludināšanai starp katru atzarojumu un minusa vadu ieslēdzam apm. 2 m F. lielus kondensātorus. Tā tad anoda strāvas dabūšana ir tāda pat, kā pie maijstrāvas pieslēguma aparātiem.

tad gādā par attiecīgu sprieguma kritienu. Aiz viņas, paralleli lampiņu kvēles vadiem ieslēgtā pretestība regulē lampiņām pievadamo sprieguma augstumu. Ir skaidrs, jo lielāka būs ievestā pretestība, jo augstāks arī būs lampiņām pievestais spriegums, jo pie lielākas pretestības sprieguma kritiens ir lielāks. Aiz ekonomiska aprēķina pie tiem līdzstrāvas uztvērējiem visas uztvērēja lampiņas saslēdz sērijā, jo tad izdevīgāka ir strāvas izmantošana, un pa kēdēm plūst

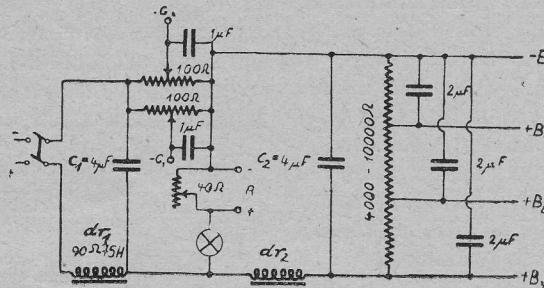

Zīm. 2.

Līdzstrāvas tīkla pieslēguma aparāta principa šema. B_1 — B_3 —dažādi anoda sprieguma atzarojumi; A — spailes lampiņu kvēldiegu karsēšanai; zem tām ogļu kvēlpuldze sprieguma reducēšanai. — G^1 un — G^2 — tīkliņu negatīvo priekšspriegumu atzarojumi; dr^1 un dr^2 — droseļu spoles.

Tīkliņiem nepieciešamo negatīvo priekšspriegumu dabū vai nu tādā ceļā, ka anoda minusu neņem pie tīkla minusa, bet kādā nozarojumā pie sprieguma dalītāja, un tad starp anoda minusu un tīkla minisu būs ziņāms sprieguma kritums (sk. «Radio» Nr. 7, lpp. 204), vai arī sprieguma dalītāju neaizkarot, iepriekš viņa ieslēdz dažus potenciometrus, tik daudz, cik vajadzīgs tīkliņa spriegumus. Princips te tas pats, kas agrāki, proti, anoda minuss nesakrīt ar tīkla minusu. Tikai atdalīts te tiek sprieguma dalītājs (sk. zīm. 2).

Arī lampiņu kvēldiegiem nepieciešamo strāvu var dabūt no līdzstrāvas tīkla pieslēguma aparāta. Tam nolūkam aiz pirmās (parasti) filtra kēdes plus un minus vadus savieno ar sekošo. Ieslēdz kvēlpuldzi, pie-mērojoties tīkla spriegumam, vislabāk ar ogles kvēlpavedienu («ogļu lampiņa») un aiz viņas apm. 40 omu lielu maijspretestību. Paralleli maijspretestībai pieslēdz pievadus lampiņu kvēlei. Šie soli ir nepieciešami tamēj, ka tīkla spriegums ir visai liels, un tādas lampiņas nav konstruētas, jo parasti lieto 4 voltu lampiņas. Ieslēgtā kvēlpuldze

mazāks strāvas stiprums un tāpēc droselēm ir mazāks noslogojums. Tikai te jāņem vērā, ka dažādas lampiņas prasa arī dažādus strāvas stiprumus kvēldiega karsēšanai. Tāpēc atsevišķi, pie katras lampiņas, starp viņas kvēlstrāvas pievadiem tiek ieslēgta papildus pretestība, kura tad regulē katras lampiņas strāvu atsevišķi. Ja pretestību ieved vairāk, tad caur lampiņu plūst lielāka strāva, un otrādi.

Tas nu būtu viss, kas īsumā sakāms par līdzstrāvas tīkla pieslēguma aparātiem. Kā redzam, principielas atšķirības attiecībā pret maijstrāvas pieslēguma aparātiem te visai lielas nav. Tikai ir citāda sastāvdaļu dimenziōnēšana. Te vēl pievienosim dažus praktiskus aizrādījumus.

Kā jau teicām, līdzstrāvas pieslēguma aparāts visu laiku atrodas zem pilna tīkla sprieguma. Lai novērstu īso savienojumu nepareizas pievienošanas dēļ, antenu un zemes pievadu no uztvērēja jāatdala ar lielas ietilpības (līdz 2 m F.) kondensātoriem, tos ieslēdzot starp antenu un uztvērēju, un starp uztvērēju un zemi. Līdzstrāvai no tīkla tad noplūduums ir aizkavēts, bet maijstrāvai

(t. i. uztvērtājiem impulsiem) šie kondensātori pretestību nerada. Jāievēro, ka vispārigi visiem piederumiem šīni pieslēguma aparātā jābūt ar garantiju pret caursišanu uz vismaz 500 voltiem līdzstrāvas. Tālāk jāievēro, ka pieslēguma aparātā visi metālskie vadi ir uzskatāmi kā tīkla spriegumu nesoši un tāpēc tos obligatoriski ir jāizolē vai citādi novēršama viņu aizkāršana. Tātad, pilnīgi izolētas ligzdinās, izolēti kloki, skalām nedrīkst būt izvirzītas skrūves galviņas, bet gan tām jābūt dziļi ielaistām u. t. t. Galvas telefoni un skaļruni nedrīkst atrasties tieši lampīnas anoda ķēdē, bet tiem jābūt pievienotiem caur sevišķu izejas transformātoru vai droseli un lieliem kondensātoriem. Tikai izņēmuma gadījumā, ja skaļrunis ir uzstādīts izolēti un tam ārpusē nav nēkādas metala daļas, kuras varētu nest spriegumu, to var arī tieši ieslēgt lampīnas anoda ķēdē. Tāpēc visizdevīgāki ir uztvērēju līdz ar pieslēguma aparātu iebūvēt kopīgā čaulā (kastē); piem. Austrijā tas ir obligatoriski noteikts. Tālāk, visiem materiāliem jābūt augstvērtīgiem, jo sliks materiāls pārāk bieži var dot dažādus nepatīkamus starpgadījumus un pat apdraudēt ieķartu.

Pretēji maiņstrāvas pieslēguma aparātam, kur izslēgšanai varēja lietot arī vienpoligu slēgu, te obligatoriski, ja tādu lieto, jāņem divpolīgs slēgs, lai uztvērēja atdalīšana no tīkla būtu pilnīga. Bez tam vēl, ja attiecīgā dakšozi nebūtu ievietoti aizsargi (1 A), tādus jāiebūvē pie ieejas aparātā, lai kāda mīsekla gadījumā strāva tūlit tiktu pārrauktā.

Pie drošēju izvēles vispirms jāraugas, lai pie iespējami augsta spoles pašindukcijas koeficienta pretestība līdzstrāvai būtu neliela, ne lielāka par 70—80 omiem, jo citādi sprieguma kritums viņā ir pārāk liels. Ari spoles paškapacitātei piegriežama vērība, un arī tai jābūt iespējami zemai. Drošēju pašindukcijas koeficientam pie apm. 50 m A strāvas jābūt 40—50 Hy. Filtra kondensātori ir ar vismaz 4 m F. kapacitāti; bieži 6—8 m F. Kondensātori, kuŗi ievietoti starp atsevišķiem spriegumu nozarojumiem, var būt ar apm. 2 m F. kapacitāti.

Pie sprieguma sadalītāja izvēles priekšroka dodama ar pretestības stiepuli tītam, jo tā panes lielāku noslogojumu un mazāk sils. Taču lietot var arī silita pretestības. Jārau-

gas, lai tās būtu piemērotas caurplūstošās strāvas stiprumam; attiecīgie dati vai nu atzīmēti uz pretestību pašu, vai arī aizrādīti pavadrakstā.

Bieži iepriekš droseles, tīkla pusē, a b o s p i e v a d o s, lieto ātrmaiņu droseles. Kā tādas var nemt šūniņspoles ar apm. 500 tiņumiem. Viņu uzdevums ir varbūtēju traucējošu ātrmaiņu strāvu (piem. no dažādām mašīnām, ārstniecības aparātiem u. t. t.) aizkavēšana, kuŗas rodas tīklā, no ieklūšanas uztvērējā. Bez tam tāni uztvērēja daļā, kur ir novietotas droseles un sprieguma daļījs, kā arī dažādās pretestības, jāgādā par pietiekosu ventilāciju, izurbjot čaulas (kastes) apakšā un augšā vairākus caurumus. Citādi daļas var pārāk sasilt un tam var būt nevēlamas sekas, jo šajās pretestībās spriegums pārvēršas Džoula siltumā = 0,24 cal.^{J²} RT.

Lampīnu kvēlei paredzētā atzarojumā iešķēdzamai kvēlspuldzei jābūt ar oglu pavedienu, jo šīm spuldzēm ir tā sauktais negatīvais temperatūras konfidents, t. i. aukstā stāvoklī tām ir lielāka pretestība nekā sakarsētā. Spuldzēm ar metala pavedienu tas ir otrādi, un tāpēc pie ieslēgšanas pirmā brīdi caur lampīnām plūstu pārāk stipra strāva, kuŗa drīzi novestu lampīnas kapā.

Bieži lampīnu strāvas regulēšanai ieteic lietot mazu akumulātoru, 2—6 amp./st. iešķēdzības. Šim akumulātoram ir bufera nozīme, un tas gādā par vienmērigāku strāvu. Šādā gadījumā maiņpretestība aiz kvēlspuldzes atkrīt, jo tā akumulātoru savienotu uz ūso. Akumulātors arvienu tiek automātiski pie darbības uzpildīts, un tāpēc neprasa gandrīz nekādu uzskatišanu. Šīni gadījumā uztvērēja kvēldiegi saslēdzami paralleli. Jāievēro, ka arī te akumulātors ir saistīts ar tīklu. Tāpēc tas jāuzstāda pilnīgi izolēti un pie tā nedrīkst pieskārties, kamēr aparāts ir pieslēgts tīklam. Tas pats sakāms arī tai gadījumā, ja lampīnas kvēldiegi karsē ar atsevišķu akumulātoru, t. i. aparāts dod tīkai anodu spriegumu. Arī šīni gadījumā akumulātors ir ar tīkla spriegumu, tāpēc uzstādams izolēti un pieskāršanās pie viņa, kamēr aparāts pieslēgts tīklam, nedrīkst notikt.

Visai ieteicams, visu tīkla pieslēguma daļu iekapselēt caurumotā skārda čaulā (kastē) un to iezemot. Tad, vispirms, siltuma novadīšana ir visai laba un bez tam vēl dro-

seju un citu spolu veidotie magnētiskie lauki tiek noekranizēti. Tālāk visai uztvērēju kastei jābūt aiztaisamai ar vāku un te jāpiereķo tāda ierīce, kurā atļauj vāku attaisīt resp. pieklūt uztvērēja iekšienei tikai tad, kad tīkls ir pilnīgi no aparāta atvienots. Nāk numurā, pie līdzstrāvas tīkla uztvērēja apraksta, aizrādīsim uz paņēmienu, kā tas izdarāms.

Ar to nu jautājums par apgaismošanas tīkla strāvas izlietošanu uztvērēju vajadzībām no principielā viedokļa varētu tikt uzskatīts par izsmeltu.

Vietējās stacijas uztvērējs ar pieslēgumu maiņstrāvas apgaismošanas tīklam.

Kā jau žurnāla slejās bieži esam aizrādijuši, kristala detektora uztvērējs viens pats nespēj dot pietiekoši lielu enerģiju skalruna normālai iedarbināšanai. Bet pārāk bieži ir vēlēšanās vietējās stacijas priekšnesumus reproducēt ar skalruni lielākas auditorijas priekšā (viesībās, dejas u. t. t.). Tas iespējams vienīgi ar lampiņu pastiprinātāju. Loti parocīga uztverošā iekārta ar pastiprinātāju aprakstīta žurn. Nr. 3, lpp. 74, bet viņai piemērotais uztvērējs viens pats žurn. Nr. 1, lpp. 7. Te tikai pievienosim tīkla pieslēguma aparātu anoda un kvēles strāvai, kā arī negatīvā tīkliņa priekšsprieguma dabūšanai.

Kā no pag. numurā ievietotā apraksta varam secināt, tad katrā maiņstrāvas tīkla pieslēguma aparātā izšķiramas trīs ķēdes: taisngriezēja, filtra un sprieguma sadališanas ķēdes. Taisngriezēja ķēde sastāvēja no tīkla strāvas pārveidotāja-transformātora un taisngriezēja lampiņas. Pie mūsu transformātora aprēķināšanas kā izejas punktu pieņemsim pastiprinātāja lampiņu. Kā jau aizrādīts, vislabāk ir lietot pentodi, jo tās liejās pastiprināšanas spējas dažbrīd aizvieto 2 atsevišķas lampiņas. Piem. Philips pentode B 443 kvēlei patēri 0,15 amp. pie 4 voltiem; anoda spriegumam ta prasa 120—150 voltus. Tā tad transformātoram vispirms jādod 150 voltus anoda spriegumam un 4 v. kvēldiega karsēšanai. Sprieguma sadalītājs te atkrit, jo lietota tiek viena lampiņa. Bet transformātora spriegumam jābūt augstākam par no lampiņas prasīto spriegumu, jo ir neizbēgami zudumi filtra


Tālākos aprakstos par tīkla pieslēguma aparātiem arvienu bazēsimies uz šiem rakstiem, un tāpēc tiem radioabonentiem, kuriem nākotnē ir vēlēšanās gatavot pašiem resp. sastādīt no atsev. daļām tīkla pieslēguma aparātu, visai ieteicams iepazīties ar šo jautājumu no principa viedokļa, jo tad, kad būs skaidri izprasti visi darbības principi, pati sastādīšana vai uzbūve būs visai viegli veicama.

Elektrons.

ķēdē. Te ievērosim sekošo. Tā kā ir viena lampiņa, tad strāvas patēriņš anoda kēdē nav liels, vidēji varbūt 6—10 m A. Tāpēc te strāvas nogludināšana viegli panākama un šo iemeslu dēļ lietosim vienpusīgo strāvas taisngriešanu kā lētāku. Pie tik mazāni strāvām droseles spole ir lieka un strāvas nogludināšanu visai labi var panākt arī ar vienkāršu konstantu pretestību. Šis pretestības lielumam jābūt tādam, lai tas būtu vairākas reizes lielāks, nekā tas, ko maiņimpulsiem no transformātora rada izlīdzinošie blokkondensātori. Pieņemsim, ka šo kondensātoru kapacitāte būs 4 m F. Tad pēc iepriekšējā numurā pievestā parauga viņu pretestība pie 50 maiņām sekundē būs $R = 1 : (2, 3,14 \cdot 50, 0,000,004) = \text{apm. } 800 \text{ omi}$. Konstantās pretestības lielumam, piemēdot to 5 reizes lielāku, tad jābūt apm. 4000 omi, vai noapaļoti uz augšu, 5000 omi. Ja lieto mazākas ietilpības filtra kondensātorus, piem. 2 m F, tad konstantai pretestībai jābūt apm. 10.000 omi. Pieņemsim, ka lietojam 2 m F. kondensātorus. Tad pretestība R ir 10.000 omi. Vietējās stacijas uztveršanai, kur uztvertā enerģija ir samērā liela, visumā iztieki ar 1 pretestību un 2 kondensātoriem. Labāki ir gan īemti 4 m F. kondensātorus, jo tad rūkoņa mazāk jūtama. Tāpat var samazināt rūkoņu, lietojot 2 pretestības vienu aiz otras, un maiņspriegumus novadot ar 3 blokkondensātoreniem. Tikai te pretestībās ir lielāks sprieguma kritiens, un tāpēc no transformātora dotois spriegums ir jāņem attiecīgi augstāks. Arzemju literatūrā šī iemesla dēļ

gandrīz nesastop 2 m F. blokus, bet gan arvienu visos aprakstos ieteic ņemt 4 m F. Pie mums, izejot no lētākas izmaksas (jo 2 m F bloki ir ievērojami lētāki par 4 m F), dažreiz ieteic lietot 2 m F. kondensātorus. Lai vai kā, visos gadījumos jāievēro agrāki teiktais un pie aprēķiniem jāvadās no pievestās formulas. Pieņemot, ka vidējais strāvas stiprums anoda kēdē ir 6 m A., atrodam, ka sprieguma kritums ir $E = J \cdot R = 0.006 \cdot 10000 = 60$ v. Ja lampinai vēlamies pievadīt 150 v., tad transformātoram

lija negatīvo priekšspriegumu. Šo negatīvo priekšspriegumu dabūsim tādā veidā, ka ta taisngriezēja anoda pievadu (minus polu) savienosim ar pretestību R_t . Pie 120—150 v. anoda sprieguma priekšsprieguma lielums nepieciešams apm. minus 10 līdz 15 volti. Tāpēc sprieguma kritienam šīnī pretestībā jābūt aizrādītā lielumā. To panāksim ar apm. 4000—5000 omiem, kurus ieslēgsim, kā šēmā aizrādīts. Visai izdevīgas un pie tam lētas izrādījušās telefona magnētu spolītes, viena vai vairākas

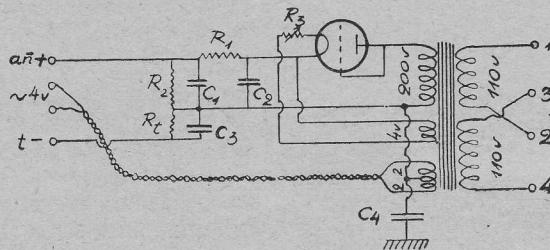

Vienkārša mājinstrāvas tīkla aparāta pieslēguma šema.

sekundārā tinumā jādod 210 v. vai noapaļoti 200 volti. Parasti uz šo voltāžu transformātorus arī gatavo. Lampinās kvēldiega karsēšanai jāņem 4 volti. Tā kā pentodei ir liela siltuma inerce, tad karsēšanai var lietot tiešo mājinstrāvu. Tikai kā obligatorisku jāievēro, ka **kvēldiega pievadiem jābūt savītiem auklā;** tas visertāki panākams, lietojot parasto apgaismošanas lici. Šādā kārtā kvēles pievadiem ir visai liela paškapacitāte, kas ievērojami mazina rūkoņu. Tā tad transformātoram sekundārā daļā ir tinumi pastiprinātāja lampinās kvēldiega karsēšanai.

Šim pieslēguma aparātam, kā redzējām, nav jāiztaisno stipras strāvas. Tamēļ, ka taisngriezēja lampinu var lietot ikkatru parasto pastiprinātāju lampinu, savienojot anodu un tīkliņu uz īso (parasti savieno lampinās anoda un tīkliņa kājiņu). Labākais gan ir lielākas emisijas lampinās, piem. Philips B 406 vai B 403, vai arī B 409, jo tām ir liela siltuma inerce. Daļu savienošana skaidri izprotama no pievienotās šēmas. Uztvērēju te kopā nesavienojam, jo viņa apraksts ir ievietots agrāki minētos žurnāla numuros. Te gan lampinās anodam spriegums būs lielāks; 90 voltu vietā būs apm. 130—150 v. Bet tas reprodukcijai nāk tikai par labu, jo nav iespējama lampinās pārkliegšana, sevišķi, ja lieto piemērotu tīk-

sērija saslēgtas, ar jau aizrādīto pretestību. Sprieguma kritums pie R_t būs negatīvs attiecība pret minus anodu un tāpēc tīkliņš arī būs ar negatīvu spriegumu.

Tīkla pieslēguma daļa novietojama uztvērēja kastes vienā galā vai dibenā labi ciešā nogrupējumā, apm. kā tas aizrādīts plānā.

Loti labi ir, ja visu tīkla daļu ietērpi pilnīgi slēgtā metala čaulā (kastē) un pēdējo iezemo, t. i. savieno ar uztvērēja zemes spaili. Pie šīs čaulas (zemes) tāpat jāpiešķēdz anoda minusa pievads caur 2 m F. kondensātoru.

Tā tad visas daļas savelkot kopā, dabūsim:

- 1 tīklinstrāvas transformātors; primāri 2×110 resp. 220 v.; sekundāri: 200 v. 20 m A.; 4 v. 0,5 A.; 2×2 v. 4 A. (Görler N 12; Engel AT2W u. c. Ls 20,—)
- 1 taisngriezēja lampīpa ar 4 v. kvēlsriegumu. Var lietot arī emisiju zaudējušu vai arī citādi nelietojamu radiolampīnu, ja vien kvēldiegs ir vesels. Jauna maksā , 14,—
- 4 blokkondensātori $C_1—C_4$ à 2 m F., ar garantiju pret caurišanu uz vismaz 500 v. , 6,—

4.	1 pretestība R_1 «Dralowid Pollyvat konstant» apm. 10000 omi (0,01 megomi)	3,—
5.	1 pretestība R_t , 1—2 telefona magn. spolites, 4000—8000 omi	1,—
6.	kondensātoru atpildīšanas pretestība R_2 , 3 megomi (Dralowid)	1,50
7.	Taisgrizejā lampiņas kvēlstrāvas reostats R_3 , 10 omi	1,50
8.	Dažādi sīkumi (skārds čaulai, savien. vadi, dakšiņa, aukla u. t. t.) apm.	6,—

Kopā apm Ls 50,—

Saprotams, šis izcenojums ir tikai tuvinējs un atkarībā no lietotām daļām tas var stipri grozīties. Piem., ja rīcībā ir veca, nepārdegusi radiolampiņa, tad izdevumi ievedrojami pamazinās; tāpat tas ir, ja no agrākiem laikiem palikušas kādas daļas pāri. Arī tās var labi izlietot. Izcenojums vienīgi

rāda, apmēram kādos lielumos var grozīties šāda tīkla aparāta uzbūves izdevumi.

Jāpiezīmē, ka tieši tādu transformātoru, kā tas bija uzdots, laikam gan nevarēs atrast. Minētie Görler un Engel vai tml. rāžojumi ir tuvinēji šiem datiem. Tieši šādus transformātorus, t. i. pēc pievestiem datiem, var likt izgatavot M. Liepiņa radio-piederumu darbnīcā, Brīvības ielā Nr. 126, par samērā lētu cenu.

Te vēl jāpiezīmē, ka krist. detektora uztvērēji ar tīkla pieslēguma pastiprinātājiem dabūjami tirgū pilnā darba gatavībā, iebūvēti glītās ietverēs, par apm. 80—100 latiem. Tā tad iepriekš pašbūves der pārlīkt, vai izdevīgāki neiznāktu pirkst gatavu (jo tagad dod arī uz ilgāku nomaksu), un vienīgi tad, ja ir garantija, ka pašbūvēts aparāts iznāks labāks un galvenais, ievedrojami lētāks par gatavi pirkto, tikai tad der kerties pie izbūves, iepriekš sevi teorētiski sagatavojot.

2-lampiņu uztvērējs ar maiņstrāvas tīkla pieslēgumu.

Iepriekš minētam uztvērējam bija 2 trūkumi, proti: detektora kristals bija aizvien jāregulē, jo tas «apdeg» un no satricinājumiem izregulējas, un otrkārt, ar šādu uztvērēju var klausīties vienīgi vietējās stacijas priekšnesumus. Tālstačiju uztveršana ar kristala detektoru nav normāla, un ja tā arī vienu, otru reizi laimējas, tad tīkla strāvas rūkoņa galvas telefonos stipri traucēs uztveršanu.


Tāpēc radioabonentiem, kuriem nebūtu ūžel kāds latiņš vairāk izdot, būtu izdevīgāki kristala detektora vietā lietot lampiņu, resp. audionu un pie tam ar reģenerāciju. Tad jau skaļruni ērti būs sadzirdamas vairākas spēcīgākas Eiropas raidstacijas, kas dotu patīkamu dažādību radioprogrammu noklausīšanā.

Uztvērēja pamatā nemsim mūsu modernizēto audionu ar lēnmaiņu pastiprinātāju, kurā apraksts un šēma ir ievietoti žurn. «Radio» Nr. 3, lpp. 73 (šēma 1). Ar nelieliem grozījumiem tas ērti pielāgojams iepriekš aprakstītam tīkla pieslēguma aparātam. Izdevumi būs drusku lielāki, bet efekts nesalīdzināmi labāks. Te pievienojam šī uztvērēja šēmu līdz ar agrāko tīkla pieslēguma aparātu.

Audiona daļā nekas negrozas. Atkrit potenciometrs «Pot.», jo tīklīpa novads tiek pievienots kopējam minus vadam. Audiona lampiņu jāņem ar netiešo kvēldiega karsēšanu (piem. Philips E 415). Audiona anoda sprieguma reducēšanai iešķēdzam pretestību $R_a = 50000$ omiem, kur sprieguma kritiens ir apm. tāds, ka anodam pāri paliek kādi 25—40 volti. Labi ir, ja šo pretestību nemaiņāmu; piem. titu no stiepules uz izolācijas caurulīti (jo noslogojums ir apm. 5 mA) un tad ar kontakta gredzenu, pēdējo pārvietojot, atrod vislabāko vietu. Pārējais paliek viss kā aprakstīts. Vienīgi jāievēro, ka pie maiņstrāvas lampiņām ar netiešo karsēšanu **katodam** ir sevišķs izvads un tas nav savienots ar kvēldiegu. Tas stingri jāievēro, lai neizdarītu nepareizu savienojumu. Kvēldiegs ir vienīgi katoda karsēšanai un citas nozīmes tam nav. Turpretim, kur ir tiešā karsēšana, piem. pentodē, katods ir kvēldiegs pats.

Tā kā te ir drusku lielāks noslogojums, 2 lampiņas, tad var gadīties, ka pilnīgi tīkla strāvas rūkoņu ar 1 filtra komplektu nevar izfiltrēt. Tāpēc te jāņem 2 viena aiz otras ieslēgtas pretestības, savienotas ar anoda

minusu caur trīs novada kondensātoriem. C_1 un C_2 var īemt ar 2 m F. katru, bet C_3 loti ieteicams ir īemt vismaz 4 m F. (resp. 2 kond. parallelē), jo tad drošāka garantija par labu izfiltrēšanu. Tomēr jāsaka, ka ar šāda veida filtriem izsijašana resp. nogludināšana nebūs tik tīra, kā tas būtu panākams ar droselēm. Pie pēdējām ir arvienu pretestība mānistrāvai, pie tam krietni liela, kamēr līdzstrāvai pretestība ir niecīga.

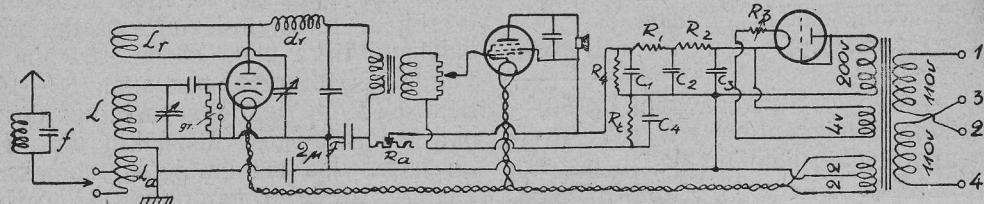


Divlambiņu tīklstrāvas uztvērēja principa shema.

Turpretim pie konstantām pretestībām mums ir darišana ar tīri omisku pretestību, vienādu kā līdzstrāvai, tā maiņstrāvai. Tāpēc te, lai nebūtu pārliecīgs sprieguma kritiens, tās nebūtu nemamas pārāk lielas. Bet tas atkal radītu labu ceļu maiņstrāvai, un tāpēc pēdējai jāgādā labāks celš no plūšanai. To panāk vienīgi ar lielas ietilpības kondensātoriem, kuri pretestību aprēķina pēc agrāki pievestas formulas. Viņai jābūt daudz mazākai (pat 10 un vairāk reizes), nekā tā ir konstantās pretestībās. Tad maiņstrāva no plūdis caur kondensātoriem, bet līdzstrāva ies cauri pretestībai, jo kondensātors ir līdzstrāvai nepārvarama pretestība. Ar to arī izskaidrojama šī veida filtra darbība. Bet arī te ir robežas un pie vairāk par divām lampiņām šis panēmiens nav lietojams. Te to aprakstījām tāpēc, ka

tas ir lētākais ceļš maiņstrāvas izlietošanai uztvērēju vajadzībām, jo atkrit samērā dārgās drosesles.

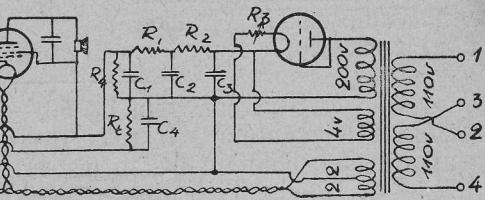Visumā šis uztvērējs attiecībā pret iepriekšējo sadārdzināsies par apm. 30 latiem, jo ir jāiegādājas maiņstrāvas lampiņa un pa-pildus pretestības un kondensātori. Taču veco līdzstrāvas audiona lampiņu var izlietot kā taisngriezēju, un tādā kārtā iespējama zināma izmaksas reducēšana.



Izbūve jāved tāpat kā agrāki teikts. Uztvērējs vienā kastes pusē, tīkla pieslēguma daļa otrā. Te tīkla daļu obligatoriski jāievieto metala čaulā, un to jāsavieno ar zemi caur 2 m F. kondensātoru. Obligatoriski tāpat visi kvēles pievadi ir jāsagriež auklā, lai mazinātu rūkoju. Tīkla pieslēguma čaulā un tāpat uztvērēja kastes muguras pusē jāizurbj vairāki caurumi apakšā un augšā, kuri nepieciešami ventilācijai, jo pretestības un transformātors pie darbības ievērojami sasilst. Ja nebūs dzesināšana, tad šīs daļas no karstuma var viegli bojāties.

Elektrons.

P. S. Turpmāk apskatīsim tīkla pieslēguma ierīci vairāk lampiņu aparātiem, pie tam ar droselēm, sprieguma dalītāju, un speciālām taisngriezēja lampiņām.

Neaizmirstiet apmeklēt

no 12.—19. oktobrim š. g.

RADIO IZSTĀDI

Kas ir „Stenode-Radiostat“ un viņa darbības principi?

Pēdējā laikā radiotekniskā literatūrā tiek minēts jauna veida uztvērējs ar nosaukumu «Stenode-Radiostat». Tagad par šo jauno uztvērēju ir parādijušies daži tuvāki paskaidrojumi, un tos šīnī rakstā mēģināsim iztirzāt.


Ievadam minēsim sekošo. Radiofona raidstaciju skaits dapazonā no 200—600 metriem (500—1500 kilocikli), t. i. radiofonam nozīmēto vilņu daļā, Eiropā jau tagad pārsniedz 200, kas spiež staciju vilņu garumus sablīvēt loti cieši kopā. Tā, piem., pēc pēdējā Prāgas sadalījuma staciju atstatums no 300—600 mtr. ir 9 kilocikli, no 200—300 mtr. ir 10 kilocikli. Vēl tuvāki par to, pēc patreizējā raidīšanas technikas stāvokļa, vairs nevar iet, jo tad rodas interference pie 2 blakus staciju uztvēršanas un tas klausīšanos padara neiespējamu.

Bet arī tagad jau daudzas stacijas viena otrai traucē, un to zinās katrs, kas būs mēģinājis uztvērt ārzemju stacijas. Pārāk bieži augsti sīcošā skaņa klausīšanos padara neiespējamu. Iemesls tam būtu domājams mūsu patreizējo uztvērēju nepilnībā, un zināmā mērā tas arī ir pareizi. Tikai nezināja, kādā veidā te varētu izlīdzēt.

Kad Dr. Džems Robinsons atrada to principu, kāds ir viņa uztvērēja pamatā, un paziņoja, ka šī uztvērēja selektivitāte ir tik liela, ka iespējams pilnīgi, bez savstarpējas traucēšanas, atdalit 2 stacijas tikai ar 1 kilociklu lielu biežumu starpību, tad daudzi speciālisti neņēma šo ziņu noplītni. Ne tapēc, ka tas techniski nebija iespējams, jo viegli var sasniegt vēl ievērojamāku selektivitāti, bet gan tapēc, ka pēc pastāvošiem uzskatiem par «sānu joslām» mūzikas vietā vajadzētu dzirdēt zemu rūkoņu. Taču demonstrācija pierādīja, ka mūzikas un runas atskalojums, neskaitoties uz uztvērēja ārkārtējo selektivitāti, ir gluži nevainojams. Tā tad te bija kaut kas, kas nesakrita ar «sānu joslu» teoriju.

Šī teorija savā pamatā nosaka: Ja no raidītāja izstarotās ātrmaiņu svārstības tiek modulētas, tad rodās divas blakus svārstību joslas, vienādos attālumos no

pamata svārstības, kuŗa paliek nemodulēta. Šis attālums no pamata svārstības ir līdzīgs modulācijas biežumam. Piem. ja pamata svārstībām ir biežums 500.000, tad pie parastās vīrieša balss, ar biežumu 800, radīsies 2 izstarotie modulētie vilni, viens ar biežumu, $500.000 + 800 = 500.800$, otrs ar biežumu, $500.000 - 800 = 499.200$.

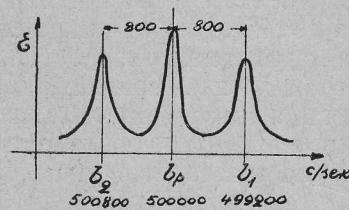

Zim. 1. Blakus svārstību grafiskais atveids.

Līdz šim izdarītie mērījumi tiešām apstiprinājuši šo sānu joslu rašanos, un ar rezonansa kēdēm uzņemtās spriegumu līknes arī dod iepriekš aprēķinātās vietās rezonansa spriegumus, ka tas grafiski parādīts pievienotā zīmējumā. Te uz abscissas ir uzlikti biežumi, uz ordinātes spriegumi, un piem., pie modulācijas biežuma 800 (cilvēka runa) mums viens maksimums ir pie 500.800 un otrs pie 499.200. Vidū ir neseja biežums 500.000. Šeit pētījumi tika pārtraukti un sānu joslu eksistence uzskatīta par pierādītu. Tagad nu izrādās, ka šai parādībai var būt arī cits izskaidrojums.

Ka šie blakus vilni rodās, tas ir samērā viegli pierādams teorētiskā celā. Bet te pie tam tiek arī prasīts, ka katrs sānu vilnis par sevi ir n e m o d u l ē t s. Bet vai tas ta tiešām ir, netika izpētīts. Un tagad, ar Stenode-Radiostat uztvērēja konstruēšanu, ir pretējs pierādījums, proti tas, ka raidītāja pamatvīlnis nesvisu modulāciju, jo citādi nevar saprast, ka šis ārkārtīgi selektīvais uztvērējs, kuŗš uztver tikai dažus ciklus platu joslu, spēj atskānot arī visaugstākās dzirdamās skaņas, kuŗas pie parastās sānu joslu teorijas atrastos tik tālu no pamatvilņa nost, ka viņu uztvēršanai būtu vajadzīgs visai neselektīvs uztvē-

rējs. Pie tam šīm augsto skaņu svārstībām pie sānu vilniem vajadzētu būt pārāk vājām, sakarā ar lielo starpību starp vilniem un pamatvilni. Populāru pierādījumu attiecībā uz svārstībām pievēd inž. F. Gabriels. Ja uz izstieptas vijoles stīgas, viņas vienā ceturtdalā velk ar locinu, tad bez stīgas pamata skaņas (toņa) radīsies vesela rinda virstoņu, ar dubultu, trīskārtēju, četrkārtēju biežumu. Taču nevar apgalvot, ka stīga vienā laikā svārstīs ar visiem šiem biežumiem. Patēsībā ir viena, visai kompliešta, svārstība, un ar zināmiem paņemumiem ir iespējams izsījāt visas svārstības no šīs vienas, kompliečas, svārstības. Ja stīgai tuvinājam vairākas, uz atbilstošiem biežumiem noskanotas skaņu dakšīnas, tad var ievērot viņu svārstības sakarā ar rezonanci, t. i. skaņu dakšīnas sāk skanēt ar katrai atbilstošu skaņu augstumu.

Gluži tādu pat parādību var atrast radiotehnikā. Svārstošos stīgas vietā ir izstarotās, modulētās, ātrmaiņu svārstības, bet skaņu dakšīnas vietā ir svārstību konturs. Pieņemsim atkal, ka raidītāja biežums ir 500.000, bet modulācijas biežums ir 5000 (piem. augsta mūzikālā skaņa). Svārstību konturs atsauksies netikai uz pamata biežumu (500.000), bet arī uz 495.000 (500.000—5000) un 505.000 (500.000+5000) uzrādis rezonanci. Tā tad šis rezonātors it kā sadala svārstības, kurās nebūt nav ne raidītājā, ne arī izstarotā elektriskā laukā un tās rodās tikai tad, ja rezonātors noskanots uz vienu no «sānu vilniem».


Ta tad arī ar ultraselektīvu uztvērēju iespējama visu mums dzirdamo skaņu biežumu uztveršana. Bet ja pēc pastāvošiem uztvērēju konstrukcijas likumiem mēs mēģinātu izgatavot šādu uztvērēju, tad rezultātā dabūtu galīgi kroplotu reprodukciju resp. nesakarīgu rūkoņu, jo visi virstoņi būtu zuduši. Taču tas nav vedams sakarā ar blakus vilņu trūkumu, bet gan tam ir cits pamats, proti pārāk niecīga svārstību apdzīvāšana.

To sapratīsim no sekošā.

Līdz šīm augsta selektivitāte bija ciešā sakarā ar svārstību konturu iespējami mazu apdzīšanu, un šos abus jēdzienus


nevarēja iedomāties šķirtus. Bet augsto skaņu apspiešanā arvieno vainoja selektivitāti, kura nogriezot blakus svārstības. Patēsībā vaina bija meklējama pārāk niecīgā svārstību apdzīšanā, (pārāk ilga svārstību «šūpošanās»), kas bija sekas no vispārlietojamo normālo svārstību konturu veidojumiem.

Jebkura svārstību kontūra apdzīšana ir noteikta ar viņa pretestību, kura ir summa no omiskās, kapacitātīvās un induktīvās pretestības. Apdzīšanu mēro ar dekrementu, kurš rāda, kādā mērā zināms uzspiests impuls svārstību kontūrā apdziest. Piem. ja kādā rezonances kēdē ir zināms ierosinājums, un tas piepēži tiek pārtraukts, tad svārstības šinī kēdē neizbeidzās piepēži, bet gan pakāpeniski, pie kam ar katru maiņu svārstību energija

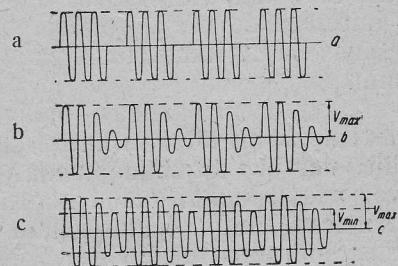

Zīm. 2. Svārstību apdzīšanas grāfijs attells. a.—vaidītāja svārstības; b—ātri apdzīstošas svārstības kēdē ar lielu pretestību; c—vāji apdzīst. svārstības kēdē ar nelielu pretestību.

paliek mazāka. Ir tāpēc saprotams, ka svārstības turpināsies jo ilgāku laiku, jo mazāka pretestība būs kēdē. (Ir pierādīts, ka pie temperatūras pazemināšanās metālisku vadītāju pretestība mazinās. Mēģinājumi ar šķidru helija gāzi (-272°C) atdzesinātu svārstību kontūru rādīja, ka šeit uzspiestais impuls loti ilgi svārstījās, un pat pieņem, ka pie absolūtās nulles (-273°C) šīs svārstības turpinātos bezgalīgi ilgu laiku.) Tā tad, jo mazāka ir kēdes pretestība, jo niecīgāka paliek apdzīšana un strāvas plūsma šinī kēdē būs ilgāki novērojama. Pieņemsim tagad, ka ierosmes biežums (nesēja svārstības) tiek modulēts ar biežumu 5000, t. i. tas tiek 5000 reizes sekundē vājināts. Zīm. 2a. lai rāda šādas atsevišķas vājinātas svārstību grupas, pie kam svārstības amplitūdes ir no max. līdz nullei. Tad kādā

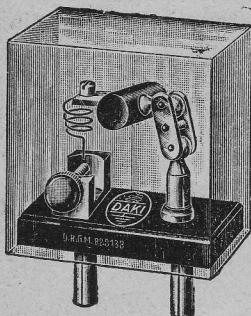

Daudzreiz
pakaļ-
darināti,
bet nekad
nesa-
sniegti

DAKI-detektori

ir un paliek arvienu
tie labākie

Jūtīgi

Skaļi

Tīrskanīgi


rezonansā kontūrā, kurš ir saitē ar ierosinātāju, uzspiestās svārstības pakāpeniski apdzīsis. Zīm. 2b rāda gadījumu, kad šis kontūrs ir ar lielu pretestību, tad ātru apdzīšanu, un arī te būs sprieguma svārstības no kāda maksimuma līdz nullei. Zīm. 2c. rāda svārstību apdzīšanu kontūrā ar niecīgu pretestību. Te viena svārstība vēl nebūs apdzisusi, kad jau sākās nākošā. Te svārstību intensitāte nemainīsies no kāda maksimuma līdz nullei, bet gan no maksimuma līdz kādam noteiktam minimumam. Ta ka pie uztvēršanas krīt svarā tikai spriegumu izmaiņas (t. i. izmaiņu lielums) tad trešā gadījumā, vispārīgi, dabūsim daudz niecīgāku skalumu.

Ar krītošu modulācijas biežumu sprieguma svārstības paliek arvienu lielākas, jo laika starpa starp atsevišķiem impulsiem pieaug un tapēc svārstībām iespējams stiprāki apdzist. Ar to var izskaidrot tagadējo «selektīvo» uztvērēju pārrāk slikto augsto skaņu reprodukciju. Ta tad prasība pēc lielas apdzīšanas ultra-selektīvā uztvērēja šķietami paradoksāla. Taču tas ta ir tikai pie tagad lietojamiem

TROLIT

labākais un lētākais izolācijas materiāls
RADIOPIEDERUMI

Melns

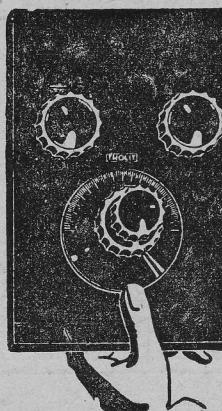

Krāsains
Dabūjams visos radiopiederumu veikalos


svārstību kontūriem. Ar sevišķu paņēmienu var panākt, ka apdzīšana paliek arkārtēji liela.

Ir diezgan sen pazīstama kvarca kristala plaknītes īpašība, ja ta ir izgriesta stateniski viņa optiskai asij ar paralleli noslīpētām virsmām, un ielikta starp 2 metaliskām platnītēm, sarauties, ja pie platnītēm pievada elektrisku spriegumu. Otrādi, ja plaknītes spiež uz kvarca virsmām, tad uz viņām rodās elektriski virsmas spriegumi (šīs parādības tiek nosauktas par piezoelektriskām). Ja nu tagad plātnītēm (elektrodiem) pievada zināmu maiņspriegumu, tad pie kāda noteikta biežuma novērosim rezonansa parādību, pie kam agrāki ka izolātors darbojies kvarca kristals piepēži it kā paliek par vadītāju. Pie lielākiem spriegumiem kristals sāk izdot dziedošu skaņu un var pat sairt. Tapēc šīnī ziņā jaievēro uzmanību. Kvarca rezonansa biežums ir atkarīgs vienīgi no kristala plātnītes biezuma, un tāpēc to var pieslīpēt visādiem lielumiem. Kvarca kristala resonātora īpašības, sakarā ar ārkārtējo aso rezonansa stāvokli (ar noteiktību līdz dažiem

cikliem) izlieto raidstacijās pilnīgi noteikta viļņa ieturēšanai. Un šo pašu aso rezonansa īpašību dēļ to lieto arī Stenode-Radiostat uztvērējam.

Zim. 3 ir parādīta šī uztvērēja principa šema, bet zīm. 4 uztvērēja «sirds», kurā ir ievietots kvarca kristals. Atsevišķu daļu pieslēgums ir pēc tilta ieslēguma principa, kā tas izmainītā veidā zīm. 5 parādīts. Spolē L rodās main-

vārtā, jo visa tiltīna saslēguma apdzīšana ir samērā tomēr nepietiekoša. Tapēc šo augstako biežumu izcelšanai lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpē ir ievietots sevišķs kontūrs, kuŗa uzdevums ir atkal izcelt nomāktās augstās skājas. Šī filtra darbība saprotama no sekošā. Aiz pirmās pastiprināšanās lampīņas (transformatora sek. tinumā) ieslēgti kondensātori C_1 un C_2 , kuŗi augstos biežumus laiž vieg-

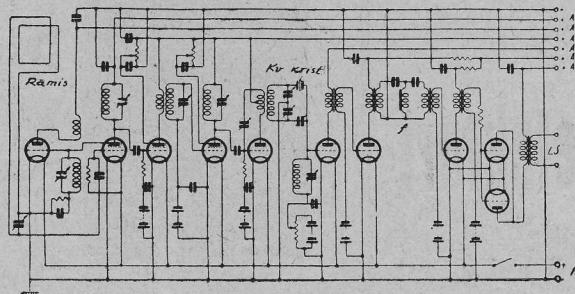

Zīm. 3. „Stenode Radiostat“ principa šema.
Kv. krist — kvarca kristals; f — filtrs nomākto augsto skāju izcelšanai.

spriegumi, kuŗi tiek inducēti viņā no ie-priekšējiem kontūriem, punktos a un b. Ja kapacitātes C_1 un C_2 , ka arī k (jo ne-rezonējošs kristals veido kondensātoru, ar metāla plātnītēm ka elektrodiem un kvarcu kā dielektriķi) un N ir savstar-pejī vienādas, tad punktos A un B ne-kādi spriegumi nevar rasties, jo ar vien-laicīgu impulsu pievadīšanu no a un b pāri vienādām kapacitātēm fāzes tiek sa-biditas par 180° un ta tad iznīcinā sprie-gumu pie A un B. Bet šī līdzsvara traucējums rodās tad, ja spoli L ierosinošais biežums atbilst kvarca kristala rezonansa biežumam. Priekš šī biežuma kvarca kristals dod it kā īso savienojumu, t. i. kapacitāte K pazūd un punktos A un B rodās rezonansa spriegumi. Tā kā kvarcam ir ārkārtīgi ass rezonansa stāvoklis (daži cikli), tad ar šo iekārtu iespējama vislielākā selektivitāte. Visas kēdes ap-dzīšana tiek radīta no L, C_1 , C_2 un var tikt izveidota pēc patikas liela un šī ap-dzīšana ir pilnīgi neatkarīga no selektivi-tāti noteicošiem faktoriem. Ar to, pie šāda tiltīna ieslēguma, iespējama nepieciešamā apdzīšana pie augstākas selektivitātēs.


Neskatoties uz visu to, ir novērojama tomēr zināma augsto skāju atstāšana no-

li cauri, turpretim drosele Dr zemās, lē-nās svārstības novada un tāpēc tās tiek vājinātas. Šo vājināšanu var regulēt ar mainamu pretestību W.


Ja šo kombināciju lietotu parastos uz-tvērējos, tad katram viļņu garumam va-jadzētu savu kvarca kristalu, jo citādi visa uztvērēja darbība būtu iluzoriska. Tas nu ir pārāk neērti. Tapēc te lieto starpbiežuma pastiprināšanas principu, pie kuŗa visus uztvērtos viļņus pārveido uz vienu viļņu garumu. Te pēc būtības ne-kas negrozās. Vienīgi visus noskaņošanas elementus jāpiemēro ārkārtējai selektivi-tātei, jo mazākais novirzījums izjauc visu darbību. Tāpēc parallēli noskaņošanās kondensātoriem (pie rāmju kontūra un oscilātora kondensātoriem) ir pieslēgti ļoti mazi sīkregulēšanas kondensātori, kuŗus nu jāiestāda uz precīzāko. Visa apkalpo-šana ta tad koncentrējās uz šo sīknoška-ņotāju pareizu ieregulēšanu; vienīgi pie lielākām temperatūras svārstībām ir jā-pārskājo šie kondensātori.

Izmēģinājumā tiešām pierādījies, ka šī uztvērēja atdalīšanās spēja ir visai liela, vidēji ap 1 kilociklu, un pat mazāk. Tas nozīmē, ka diapazonā no 200—600' met-riem, t. i. 1500—500 kilocikliem, varētu nodarbināt vairāk par 1000 raidstacijām,

bez ka būtu novērojami savstarpēji traucējumi. Tā tad tagad darbojošos raidstaciju skaitu (pāri par 200) varētu piekāršot.

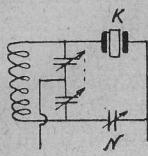

Zim. 4.

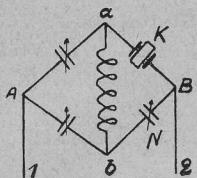

Zim. 5.

Kvarca kristala ieslēgšana svārstību lēdē.

Tuvāki šī fenomenālā uztvērēja dāti nav zināmi, jo tie ir konstruktora, Dr. Dž. Robinsona, noslēpums. Taču domājams, ka vismaz skatoties pēc principa šemas, pārāk lielas uzbūves grūtības te nav sagaidāmas. Vienīgais grūtums ir piemērota kvarca kristala iegāde, kurām jābūt ar rezonansa biežumu uz apmēram 150 kilocikliem (t. i. apm. 2000 metriem) un kurš ir visdārgākā sastāvdaļa uztvērējā.

Ja šis uztvērējs attaisnos uz viņu liktās cerības, tad to vareš uzskatīt par tiešām ideālu atpestītāju no tagadējā viļņu chaosa. Tāpēc šini nozarē atverās plaš darba lauks nopietniem eksperimentatoriem, kurā tie var gūt labus panākumus.

P. S. Šis raksts sastādīts pēc dātiem no «Radio Revue» Nr. 9. Turpretim vācu laikrakstā «Die Sendung» Nr. 38 pažistamais radiospecialists Dr. W. Runge skatās daudz skeptiskāki uz šo uztvērēju. Viņš aizrāda, ka uztvērēja darbība nekādā ziņā neapgāz blakus viļņu teoriju. Te lieta grozoties vienīgi ap loti selektīvu uztvērēju, ko panāk ar kvarca kristalu, un pārāk nomāktās augstās skaņas lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpē atkal ar sevišķu panēmienu pārveido normālā attiecībā pret zemajām.

Dr. W. Runge domas ir šādas. Neviens sijašanas (selekcijas) kontūrs ārpus sava rezonansa stāvokļa nenogriež pilnīgi vienus biežumus. Tādu kontūru vispārīgi nav iespējams konstruēt ar patreizējiem līdzekļiem. Bet gan var tikt panākta ārpus tiešā rezonansa stāvokļa esošo svārstību lielāka vai mazāka novājināšana. Tas tiklab panākams ar konstantu biežumu un mainīgu amplitūdi, kur pie

vāji apdziestošas zistemas ir iesvārstīšanās laiks un tāpēc te ātras izmaiņas izsauc vāju izmaiņu efektu, ka arī pieņemot blakus svārstības ar konstantu amplitūdi, kurās ir ārpus caurlaidības robežas. Abos gadījumos ātrās svārstības (augstie toni) resp. tāli esošie blakus viļni tiek slikti reproducēti; bet cauri viņi kļūst arvienu.

Ka jau aizrādīts, nav iespējams konstruēt uztvērēju (kontūru), kurš pie asas selektivitātes varētu uzreizi iesvārstīties, t. i. varētu sekot ātrām svārstībām. Iesvārstīšanās laiks dod mums selektivitātes likni. Tapēc te jautājams, kādas ir tās priekšrocības, kurās var dot Stenode-Radiostat's?


Pieņemot blakus viļņu esamību, mēģināsim pārnest (reproducēt) viņu tonu skaļu, sākot no zemākiem. Zemajiem toniem atbilstošās svārstības ir cieši blakus nesēja svārstībām. Bet jo skaņas ir augstākas, jo tālāk tās attālinās no nesēja svārstībām un tapēc jo grūtāk tās tiek mūsu konturiem cauri, kuri jau ir noskānoti uz nesēja svārstībām. Tās tiek vislabāk cauri, neskatoties uz kādu modulējumu. Bet arī modulācijas svārstības iet cauri, un aiz audiona visas viņas ir tāpat reprezentētas. Tikai dažādos stiprumos. Zemās skaņas ir normālā attiecībā; bet jo augstāka paliek skaņa, jo viņas stiprums mazinās attiecībā pret noraidīto. Reproducētas tāpat tiek visas skaņas, ka augstās, tā zemās. Tikai augstās pārāk vāji, un lai nu tās kaut cik padarītu spēcīgākas, līdz normālām attiecībām, lēnmaiņu pastiprinātāju jāņem ar lielu pastiprinājumu. Tamēlā stenodes reprodukcija parasti atšķiroties no parastiem uztvērējiem ar augstu, sīcošu vai šņācošu, pieskaņu, lai gan citādi reproducētās skaņas esot nevainojamas.

Attiecībā uz staciju atdalīšanu, Dr. W. Runge to apzīmē ka neatbilstošu īstenībai.

To varētu izprast no pievienotiem zīmējumiem. m ir nesēja svārstība uztverēramai stacijai, un f ir augstākais modulācijas biežums. Tad svārstību robežas ir $m+f$, uz abām pusēm no nesēja svārstības. Blakusraidītāja nesēja svārstība būs n , un viņā svārstību robežas būs $n+f$, pie tam tā, lai blakus viļni pie f sašķertos, bet nepārklātos. Paraboliskā

līkne lai būtu uztvērēja selekcijas līkne, pie tam viņa lēnmaiņu pakāpe ir tā izveidota, ka tā biežumu virs f nepastiprina. Detektoram (audionam) tiek pievēstas visas svārstības, ka no m, tāpat no n, un bez tam visas differences svārstības. Ta ka m vilnis ir stiprākais, tad svārstību «jucekļi» dominē differences svārstības starp nesēja vilni un viņa sānu vilniem. Tie arī ir vēlamie, reproducejamie toni.

jo labāka, jo lielāks būs b attiecībā pret a. Bet sānu svārstību vājināšanu kompensē ar attiecīgām sijāšanas ierīcēm, un ja tās ir pareizi izveidotas, tad reprodukcija ir nevainojama. Ta tad šīnī ziņā ir vietā prasība pēc visai asas rezonansa līknes, jo tad b ir visai liels. Bet šī asā līkne neko nedod, ja traucējošās blakus stacijas vilni gul iekšpus joslas m+f. Traucējošās svārstības gan varbūt tiks

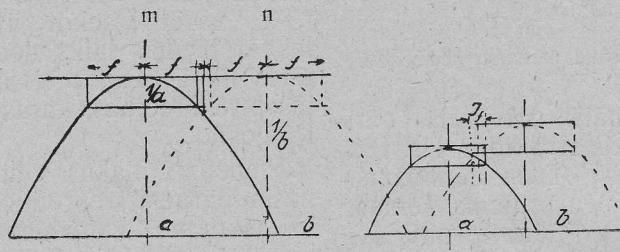


Zīm. 6.

Uztvērēja kēdēs, sakarā ar selektivitāti, augstākā skāņa tiek vājināta a reizes, t. i. uz $1/a$; tamēl, lai būtu normāls atskāņojums, lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpetā ir a reizes jāpastiprina. Traucējošie vilni ārpus m+f nāk ar biežumiem, augstākiem par f. Ja pastiprinātājs ir tā būvēts, lai tas toņus (svārstības) augstākus par f nepastiprina, tad visi tie uztvēršanu netraucē, ja tie ir tik vāji, ka viņu differences svārstības attiecībā uz m vilņu diapazonu ir mazas. Ja turpretim šo traucējošo svārstību differences stiprums ir līdzīgs m, vai pat to pārsniedz, tad otaram nesēja vilnim n jābūt vismaz uz 2f attālumu no m, lai radītās differences paliktu mazākas par f. Tapēc minimalais nesēja vilņa n attālums no m ir 2f. Bet arī n ir modulēts, un radītās svārstības būs n+f robežas. Nesēja vilnis n mūsu uztvērējā nāks ar stiprumu $1/b$, kurpretim augstākās skāņas pieskāršanās vietā stiprums būs līdzīgs $1/a$, t. i. vienāds ar nesēja m augstāko skāņu. Uz otru pusē sošais blakus vilnis praktiski ir pilnīgi apspiests. Arī mūsu pastiprinātāja n vilņa augstākā skāņa f tiek pastiprināta, pie tam līdzīgi augstākai skāņai no nesēja vilņa m. Tapēc divu, vilņu ziņā blakus esošu, staciju savstarpēja atdalīšana būs

vairāk vai mazāk vājinātas, atkarībā no tam, cik tāli tās ir iespiedušas šīnī joslā, bet toties rodošes pārklāšanās (interferences) svārstības tiks tāpat pastiprinātas, ka citas uztvērtās stacijas svārstības. Tas nu norāda, ka staciju tuvāka sabīdīšana nav iespējama, jo tīklīdz sānu svārstības pārklājās, tad neviens uztvērējs pasaule šādas stacijas nevar atdalīt, jo nav iespējams asu selekcijas līkni apvienot ar išu (ātru) apdzīšanu. Paņēmiens, ievietot kvarca kristalu uztvērējā dod gan loti lielu selektivitāti, bet gandrīz pilnīgi iznīcinā augstās svārstības, un lai tās atkal atgūtu, jālieto speciāli paņēmieni lēnmaiņu pastiprināšanas kēdēs. Ta tad sekas ir visai grūta noskanošanās. Kristala ievietošana starpbiezuma pakāpē dod līknes asumu 5—10 ciklus, un šīnī daļā jāietver nesēja vilnis ar visiem pārējiem vilniem. Bet kvarcs ir ārkārtīgi dārgs, un par daudz mazāku naudu iespējams izbūvēt augstvērtīgus starpbiezuma filtrus, ar kuriem tāpat var saņiegt ārkārtēju selekcijas asumu. Tapēc stenode, spriežot pēc tagadējiem dātiem, ir loti dārgs, lai arī selektīvs uztvērējs. Bet tas tāpat nespēj dzirdamības robežas gulosās interferences svārstības izsījāt, ka katrs cits uztvērējs.

Voith - Šneidera propellers.

Savā laikā dažos techniskos žurnālos (arī vietējos), bija apskatīta jauna veida propellera uzbūve, pilnigi atšķirīga no parastajiem. Toreiz domāja, ka šis propellers vienādi labi būs lietojams visādiem kuģiem, lieliem un maziem. Taču tagad praksē pierādījies, ka šī propellera lielās priekšrocības sev. spilgti jūtamas tikai pie maziem braucamiem rīkiem, resp. nelielām motorlaivām. Lieta ta, ka mazajām motorlaivām propellera apgriezienu skaits, parasti, ir krietni augsts, un jo augstāks, jo mazāka ir laiva. Tas nu parastā propellera (ar starveidīgām lāpstām) lietderības koeficientu padara visai mazu, vēl vairāk tamdēļ, ka šie ātrie apgriezieni savirpuļo ūdeni ne tikai kustības virzienā, t. i. aksiāli (pa propellera asi), bet arī tangenciāli, (t. i. šķērsām); un jo vairāk pēdējā virzienā, jo ātrāki propellers

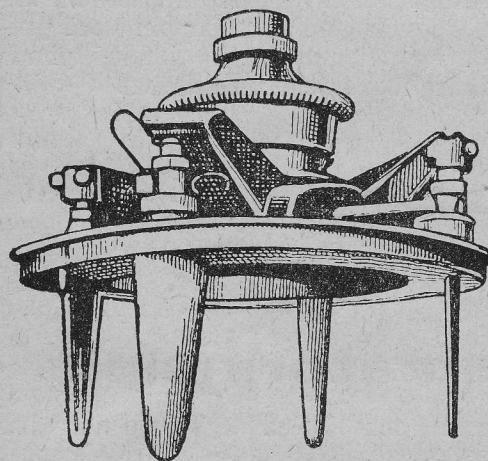


Voith - Šneidera propellera izskats,

griežas, tā kā aiz propellera rodas skrūvēidigs virpulis. Bet tangenciālais ūdens pāatrinājums ir zaudējums kustībai, un tādā veidā propellera lietderīgā darba koeficients samazinas pat līdz 50 proc. un mazāk procentiem. Bet jo lielāks ir kuģis, jo lielākas paliek propellera dimensijas, un tā apgriezienu skaits paliek mazāks, tā kā te tangenciālais ūdens savirpuļojums ir jau daudz niecīgāks. Tā tad te lietderīgas koeficients arvienu pieaug.

Voith - Šneidera propellera darbības veidu te vēl mazliet apskatīsim. Kā no


zīm. 1. redzām, tad tas ir rats ar 4 lāpstām, kurš griežas ap vertikālu asi. Lāpstas savukārt var tikt pagrozītas atkal ap savām vertikālām asīm tā, kā tās vienā gadījumā ūdeni šķeltu ar aso šķautni, bet

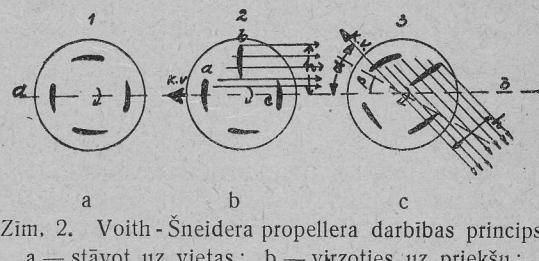

Zīm. 2. Voith - Šneidera propellera darbības princips.
a — stāvot uz vietas; b — virzoties uz priekšu;
c — virzienu mainot.

vajadzīgā brīdī atspiestos pret ūdeni ar savu plakano pusī. Lāpstas profils atgādina lidmašīnas spārna profili, (tikai nostāditu vertikāli), t. i. uz ārpusi mazliet ir izliekts, pie kam priekšējā šķautne ir druskai biezāka par pakalējo. Šāds izveidojums dod vislielako lietderīgo efektu.

Pati virzišanās uz priekšu notiek šādā veidā. Motora apgriezieni parasti ar vārpstu un koniskiem zobratiem tiek pārnesti uz vertikālo lāpstu rata asi, kurš griežas piem. pulksteņa rādītāja virzienā. Ja lāpstas būs nostādītas ar sev. sviru palīdzību stateniski pret rata radiusu, tad viņas šķels ūdeni ar savām asām šķautnēm un tāpēc laiva stāvēs uz vietas (zīm. 2a.). Bet ar sev. ierīces (sviru sistēmas) palīdzību mēs varam panākt, ka ta lāpstīņa, kura iet atpakaļ (resp. iet pretejī vēlamam kustības virzienam) nostājas tam perpendikulāri gājiņā abc (zīm. 2b.). Tad atbīdamās ūdens strūklas platums būs h un atkarībā no griešanas ātruma, lāpstas atspiešanās pret ūdeni var būt lielāka un mazāka un ar to saistītais kustības ātrums arī mainās. Te tūdal rodas zināms secinājums. Ja lāpstu ratu sagriežam tā, lai viņa normālais diametrs (kurš pie taisnvirzieniskas kustības ir parallēls kuģa asij), ar kuģa asi veido kādu leņķi tad lāpstu rats tiek dzīts savā normālā radiusa virzienā, resp. kuģa pakalgals tiek bīdīts šīnī virzienā (zīm. 2c.). Bet tas ir tāds pat gadījums, ja kuģa virzienu mainām. Šī, varētu teikt, īpašība, ir jaunā

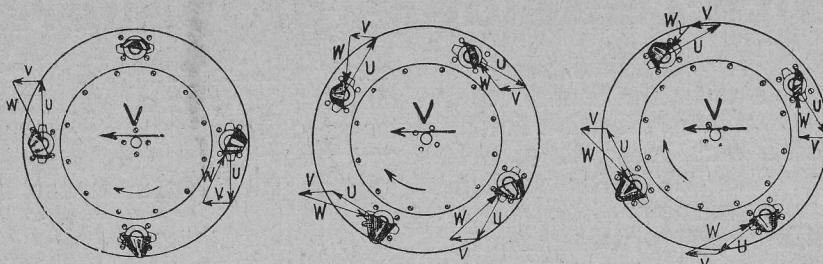

Zīm. 3. Iedarbojošos spēku sādalījums. Komponentes pie dažādiem lāpstu rotora stāvokļiem.
U — rotora griešanās ātrums; W — gar lāpstām plūstošā ūdens ātrums; v — kustības ātrums;
V — kustības virzenis.

propellera lielākā priekšrocība, jo ta atļauj kuģim manevrēt ārkārtīgi šaura telpā. Piem. sagriežot lāpstu ratu uz 90° , kuģis var tikt apgriezts ap savu asi, stāvot uz vietas. Tālakais secinājums ir tāds, ka lāpstu ratu sagriežot par 180° , kuģis virzas atpakaļ; tas ir sevišķi no svara gadījumā, ja tas, kā saka, jāaptur uz vietas.

Mēginājuma motorlaiva «Torqueo I.» varēja izdarīt pilnīgu apgriezienu vis-ātrākā gaitā ar radiusu, kurš bija apm. puse no laivas garuma.

Pie 90° sagriešanas, laiva griezās apkārt uz vienas vietas stāvot. Apstādināšana notika, kustoties pilnā ātrumā ar apm. 20 km. stundā, uz 4—6 metriem.

Vispārīgi sakot, ar jauno propelleri iespējamas dažādas kombinācijas loti aproņežotā telpā, un tas ir viņa lielākā priekšrocība, jo padara laivu ārkārtīgi manevrēšanas spējīgu. Un tā kā propellera lietderības koeficients, sevišķi mazākiem kuģiem, ir ievērojami augstāks par vecā propellera koeficientu, tad to ieteic, piem., lietot arī mazākiem buksieriem.



Zīm. 4. Voith - Šneidera propellera novietošana kuģi.

Tālredzēšanas pamatprincipi.

Šī gada Latvijas radioizstādē (no 12. līdz 19. oktobrim) ir paredzama arī tālredzēšanas aparāta demonstrācija. Ir gan mūsu, gan citos radiotehniskos žurnālos jau agrāk apskatīti tie principi, kuri dod iespēju pārraidīt kādu ainu, tomēr daudzi lasītāji vai nu tos nav ievērojuši, vai arī minētos žurnālus nav caurskatījuši, un tamdēl te īsumā vēl reiz apskatīsim tos principus, kuri ir katras tālredzēšanas iekārtas pamatā.

Ka rodās pārraidamā aina?

Katra bilde vai aina ir redzama sapēc, kātā atstaro gaismu, vai nu saules, vai no kāda cita gaismas avota. Pie tam tumšās vietas atstaro mazāk, gaīšās vairāk. Pieņemsim, ka mums ir kāda bilde 1 cm^2 . To sādalīsim daudzās nelielās daļās, piem.

katru pa 1 mm^2 . lielumā. Tā tad mūsu bildē tiks sadalīta 100 daļās ($10 \times 10 \text{ mm}$). Katrai šai nelielai daļai būs sava gaišuma pakāpe. Ēnas būs tumšas, apgaismotās vietas uz bildes gaišas. (Krāsas pie tālredzēšanas, tāpat ka pie fotografijs, nespēle nekādu lielu lomu.) Šādu tumšu un gaišu punktu savirknējums mums ta tad dod bildi vai ainu.

No agrākiem aprakstiem mūsu žurnālā mēs zinam, ka ir loti jūtīgs rīks, kurš reagē uz katru mazāko gaismas izmaiņu, proti, fotošūna. Ja mēs apgaismotu katru no mums sadalītās bildes daļu atsevišķi un atstaro gaismu uztvertu ar šādu fotošūnu, tad ta priekš katras apgaismojuma pakāpes (resp. atstarotās gaismas) dotu noteiktu

stipruma elektr. strāvu. Šīs strāvas izmaiņas var tikt reproducētas ar sevišķiem rīkiem (mirdzlampiņām), un tad priekš katru punktu uz bilda mums būs attiecīgs gaismas impuls.


Mums nav iespējams uz reizi dot veselas bildes apgaismojumu un vismaz līdz šim nav izgudrota iekārta, kura to spētu izdarīt. Bet mēs gan varam katru bildes punktu atsevišķi apgaismot un to ar fotošūnas palīdzību pārraidīt uz citurienu. Tapēc viens no bildes pārraidīšanas galveniem palīgiem ir riks, kuri visu bildes virsmu sadala uz maziem laukumiņiem un katru no viņiem atsevišķi apgaismo.

Pie parastās bilžu pārraidīšanas, ka to jau agrāk apskatījām, visa bilde tiek zīmēta pakāpeniski, secībā, viena strīpa pēc otras, un līdz visai bildei, kad tā jau ir gatava, pāriet zināms laiks. Turpretim pie tālredzēšanas visai bildei vai ainai jābūt vienā laikā redzamai. Tapēc iepriekš minēto apgaismoto bildes laukumiņu secībai jābūt tik ātrai, lai acs nevarētu atšķirt atsevišķus bildes impulsus, bet uz reizi uztvērtu visu bildi. Acs kūtriņa ir diezgan liela un ja atsevišķi impulsi viens otram seko $\frac{1}{10}$ sekundes laikā, tad acs to uztverē ka nepārtrauktu kairinājumu. Piem. tapēc kino atsevišķu bilžu secība ir lielāka par $\frac{1}{10}$ sek. (parasti 16 bildes sekundē) un tad no mūsu acs vēl nav izzudis kairinājums no vienas bildes, kad jau seko kairinājums no otras, ar mazliet savādu stāvokli, un tas dod nepārtrauktas kustīgas ainas iespaidu. Ta tad ja mēs varēsim sadalīt kādu ainu atsevišķos punktos, no katra šāda bilda punkta uztvert atstaroto gaismu ar fotošūnu un to pārraidīt, un pie tam vēl katru punktu pārraidīt vairāk par 9 reizēm sekundē, tad otrā galā mēs varam dabūt nepārtrauktu, kustīgu ainu.

Pieņemsim, ka kādu bilda esam sadalījuši 100 atsevišķos punktos. Lai redzētu nepārtrauktu kustību, visus punktus mums jāapgaismo, noapaļoti, desmit reizes sekundē; tā tad laiks, kādā vienam punktam jāseko otram ir $1:(100 \times 10) = \frac{1}{1000}$ sek. Šāds secības ātrums panākams ar ātri griezošos caurumainu ripu. Ja ripai ir 100 caurumiņi, un ta griežas ar ātrumu 10 reizes sekundē kāda gaismas avota priekšā, tad ta gaismas staru pārtrauc 1000 reizes sekundē. Šīs caurumiņu ripas uzdevums ir arī bilda vai ainu sadalīt atsevišķos punktos,

kurū skaitu mūsu piemēra pieņemam 100, pie tam 100 dažādos punktos. Ta tad ar caurumiņu ripu, vispārīgi, bildi iespējams «notautīt» ar gaismas staru, kas mūsu piemērā notiek 10 reizes sekundē.

Pēc viņas izgudrotāja (apm. 1880. g.) šo ripu nosauc par Nipkova disku. Uz viņas caurumiņi nav izurbti vienādā attālumā no centra, resp. ar vienu radiusu, bet gan tie sakārtoti spiraliski. Kad nu šāda ripa griežas, tad katrs caurumiņš notautīt bildi mazliet zemāk par iepriekšējo. Tā tad bilda augstums ir noteikts ar spirales gājiena augstuma starpību. Turpretim bilda platīmu noteic atstatums starp 2 caurumiņiem. (Skat. zīm. 1.) Tas saprotams no sekošā. Caurumiņš 1 ar noteiktu ātrumu virzās, piem., no bilda kreisās malas uz labo, aizkarot ar gaismas staru katru bilda punktu uz šīs strīpas (jo līnija resp. strīpa uzskatāma kā atsev. punktu

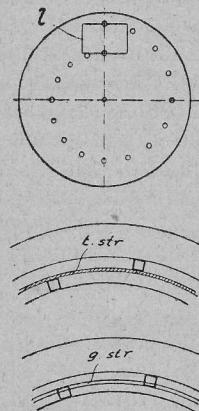

Zīm. 1. Augšā: Nipkova disks; lodziņš ir reproduc. bilda lielums. Apakšā: Svitrojumi no nepareizi izgriešiem caurumiņiem; t. str. — tumša strīpa, kad caurumiņu līnijas par tālu; g. str. — gaiša strīpa, kad caurumiņu līnijas parklājas.

savirknējums). Kad caurumiņš 1 ir nogājis līdz bilda labai malai, tad kreisā malā bilda sāk šķēršot caurumiņš 2 u. t. t. Tikai katrs nākošais caurumiņš ir mazliet zemāki par iepriekšējo, pie tam par tik, kāds ir caurumiņa augstums (diametrs). Ta tad augšējā caurumiņa strīpas apakšējā mala skaļ nākošā caurumiņa strīpas augšējo malu. Līdz ar to visa bilda plākne tiek sadalīta strīpas (zīm. 2), un pie tam tik daudzās, cik ir caurumiņu uz spirāles. Katrs ripas apgrieziens ta tad ir spējīgs pārraidīt vienu veselas bildes plākni (resp. kādu ainu). Ja tā

ir kustīga, pie kam katrā nākošā brīdī bildēi ir cits stāvoklis, tad pie ātriem ripas apgriezieniem, ka pie filmas, mums rodās nepārtrauktas kustības iespaids.

Ka viegli saprotams, bildes lielums attiecībā pret ripas lielumu ir visai mazs. Viņas augstums noteikts ar spirāles gājiena augstumu, bet platumus ar atsevišķu caurumiņu atstatumu. Ripas lielums ir ierobe-



Zim. 2. Bilde ar ripas caurumiņiem tiek sadalīta strīpās.

žots ar radiusu, resp. ripas masu, kura var sākt trīcēt un dot kroplojumus. Pārāk lieļa ripa ir arī neparocīga. Ripā urbjamā caurumiņu skaits ir atkarīgs no viņas radiusa. Tikai dažādām konstrukcijām tas ir dažāds; piem., Bairda televizijas sabiedrības gatavotos tālredzēšanas aparātos ripas vidējais radius (t. i. attālums no centra līdz augšējam caurumiņam plus attālums līdz apakšējam, un dalīts uz divi) ir 334 mm.; Vācijas pasta resora tālredzēšanas aparātiem tas ir 200 mm., bet ir arī citādi radiussi. Vienkāršā piemērā pieņemsim, ka mūsu ripai ir 250 mm. radiuss. Tālāk var vēl pieņemt ka bez jūtamiem kroplojumiem bildes kopējais augstums var sasniegt 10% no radiusa, un tas mūsu piemērā iztaisa 25 mm. Tādam jābūt spirāles gājiena augstumam. Parasti caurumiņu lielums ir 1 mm^2 , (caurumiņi parasti ir kvadrātiski) ta tad ar 1 mm. augstumu. Lai visu bildes augstumu strīpotu ar gaismas staru, jāņem $25 \text{ mm. : } 1 \text{ mm. } = 25$ caurumiņi. Vidējā radiusa veidotā aploce, uz kurās sēž caurumiņi ir $= 2 \cdot 3,14 \cdot 237 = 1488 \text{ mm}$; tāpēc atsevišķu caurumiņu atstatums ir $1488 : 25 = 59$ mm., un tāds pat ir arī bildes platumis. (Ērtības dēļ te ņemam noapaļotas vērtības. Pareizā aprēķināšana, lai arī tādā pat garā, ir daudz precīzāka).

Tagad drusku tuvāki apskatisim dažu tālredzēšanas aparātu datus.

Lai dabūtu mierīgākas bildes (ainas), biližu skaitu pie tālredzēšanas noteica uz 12,5. Taču laboratoriju mēģinajumos bieži vien šo skaitu pavairo uz 16 un pat 18. Ta ka

pie patreizējā vilņu sablīvējuma uz radiofona diapozaņa staciju atstatums ir 9 kiločikli, tad sakarā ar blakus vilņu rašanos atsevišķu punktu skits sekundē var būt 4500 (pusē no biezuma starpības). Uz ūsiem vilņiem, vai pa vadiem noraidot atsevišķos impulsus, punktu skaits var tikt ievērojami pavairots, jo te nav jābaidās no traucējušiem ar blakus vilņiem. Te atsevišķu punktu skaits var sasniegt 40.000 sekundē.


Pagaidam Eiropā ar tālredzēšanas mēģinājumiem, t. i. kustošos ainu noraidīšanu radioceļā, nodarbojās 2 stacijas: Londonas Brukmens-parka stacija ar vilni 261 m. un Berlīnes Witzleben's stacija ar vilni 419 m. Abas stacijas strādā pēc viena principa, un atšķirīgas ir tikai viņu caurumiņu ripas (Nipkova diskī). Pie raidītāja šim diskam bilde jāsadalā atsevišķos bildes punktos, uztvērējā diskam atsevišķos punktos jāsavieno kopējā ainā.

Raidītāja, pusē caurumiņu ripa ir iekapse-lēta gaismu necaurlaidošā čaulā un vienīgi valā atstāts neliels lodziņš, kurš dod agrāki minēto bildes lielumu (t. i. spirāles gājiena augstums reiz blakus caurumiņu atstatums). Čaulā aiz lodziņa atrodās ļoti spēcīgs gaismas avots. Tapēc uz pārraidamo bilda (objektu) krīt spilgts, šaurs staru kūlītis. Kad nu ripa griežās, tad šis staru kūlītis virzās līnijā pāri visai bildei, no vienas mālas līdz otrai. Tieklīdz 1. caurumiņa staru kūlītis sasniedzis bildes (lodziņa) malu, parādas otrs caurumiņš. Ta ka viņš ir drusku zemāki par 1. caurumiņu, tad no viņa veidotā gaismas (apstarošanas) līnija arī ir drusku zemāki par pirmo u.t.t. Pie viena ripas apgrieziena visa bilde (aina, objekts) ir «notauštīts» ar gaismu, un ar 1. caurumiņa parādīšanos viss sākās no jauna. Caur caurumiņiem krītošais staru kūlīts no bildes gaišām vietām atstarojās spilgtāki, no tumšām — vājāki, un tas izsauc tuvumā novietotās fotošūnas gaismas intensitātei atbilstošas el. strāvas izmaiņas, kurās tiek ar pastiprinātājiem pastiprinātas pēc vajadzības un tad noraidītas.


Uztvērējs uztver šīs strāvas izmaiņas, savukārt pastiprina tās, un tad pievada speciālai mirdzlampiņai, kurās gaismas stipruma pilnīgi atbilst momentanai apgaismošanai no šini brīdī pārraidamās bildes. Šī mirdzlampiņa ir tā izveidota, ka gaisma pāri vienam elektrodam sadalās pilnīgi vienmērīgi, apm. $4 \times 5 \text{ cm}$. lielā plāknē.

Starp mirdzlampiju un skatītāju atkal no-vietota pilnīgi tāda pat ripa, kāda bija raid-stacijā, un kurā griežas ar pilnīgi tādu pat ātrumu, kā raidītāja. Tāpēc ikkuļu bridi redzams tikai 1 gaismas punkts, kurš tāpat virzās pret kādu lodziņu no vienas malas uz otru. Lodziņa lielums ir tāds pat ka raidītājā. Ta ka gaismas punkts jebkurā brīdī maina savu intensitāti pilnīgi vienādi ar notaustamās bildes atstarotas gaismas intensitāti tanī pat mirklī, tad, tā kā šī notaustīšana notiek ārkārtīgi ātri, acs vairs neizšķir ne atsevišķus gaismas punktus, ne no viņiem veidojamās gaismas stripas, bet gan uztver visu ka kopīgu bildi.

Lai tālredzēšana būtu iespējama, uztvērēja diskam jābūt ar absolūti vienādiem mēriem ar raidītāja disku. Te pievedam abu minēto raidītāju dātus.

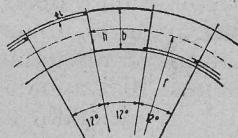

Zim. 3.

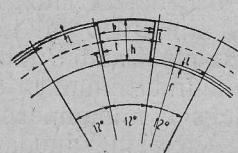

Zim. 4.

Zim. 3. Vācijas pasta resora disks dati.

Zim. 4. Anglijas televizijas sab. disks dati.

Berlines raidītāja disks ir sadalīts 30 segmentos (zim. 3). Caurumiņu skaits ir tapēc 30. Viņu forma ir kvadratiska, ar malas garumu l. Bildes augstums tapēc ir 30 l. Augstuma attiecība pret platumu ir 3:4, un tapēc caurumiņu vidējais atstatums ir $t=b+2l$, kur b ir lodziņa platumis. Vidējais ripas radiuss tad ir

$$r = \frac{30t}{2\pi} \text{ resp } 421 = \frac{2\pi \cdot r}{30} = t$$

Ar šo formulu var aprēķināt ikkuļu ripas locekli. Parasti ripas caurumiņus izvēlas 1 mm^2 . Tad $1=1 \text{ mm}$, un no tā $r=200 \text{ mm}$, $b=40 \text{ mm}$. un $h=30 \text{ mm}$. Bildes punktu skaits tad ir $30 \times 42 = 1260$, izlietojami no tiem 1200 punkti, jo no katras stripas atskaitami 2 punkti resp. 2l. Pārraidamās bildes biežums (frekvence) pie 12.5 apgr. resp. bildēm sek. tad ir

$$f = \frac{12.5 \cdot 1260}{2} = 7875 \text{ cikli.}$$

Ripa griežas pulksteņu radītāju virzienā. Bilde notaustīšana ar staru kulīti iesākās kreisajā augšējā stūrī, un beidzās pa labi apakšējā stūrī. Lodziņa veids ir parādīts zīm. 3 un atrodās ripas augšdaļā.

Londonas raidītāja disks (Bairda televizijas sabiedrības izveidojums) ir arī ar 30 caurumiņiem. Lodziņš atrodās ripas labājā pusē (skat. uzņēmumu), un viņa augstuma attiecība pret platumu ir 7:3. Bairda sabiedrības uztvērējam ir šādi ripas dāti: caurumiņu lielums 1 mm^2 ; bildes augstums 70 mm., platums 30 mm.; vidējais caurumiņu aploces radiuss ir 334 mm. Apgriezien skaits sekundē tāpat 12,5.

Lielākās grūtības pastāv ripas caurumiņu pareizā izgriešanā. Ja viena caurumiņu apakšējā mala nav pilnīgi sakrītoša vienā līnijā ar nākošā caurumiņa augšējo malu, tad šķērsām pāri visai bildei rodās švitras. Ja caurumiņi pārklājās, tad tās ir Baltas, ja tie ir pārāk attāli, tad švitras ir melnas. Praktiski vislabāk ir caurumiņus izgriest (izvīlēt), kad ripa ir gatavi uzmontēta uz motoru. Tā pakāpeniski nākošo caurumiņu pielāgo iepriekšējam, arvienu kontrolejot griezošos ripu pret gaismu. Saprotams ka darbs ir ļoti nogurdinošs, jo visu laiku jāstrādā ar vislielāko rūpību.

Ka nu var abu ripu, t. i. raidītāja un uztvērēja, apgriezienus noregulēt absolūti vienādus?

Te vispirms ir lietojami ta sauktie sincrona motori, kuri lietojami vienīgi tur, kur ir maiņstrāva ar vienādu biežumu (frekvenci). Taču labi izrādījušies arī lidzstrāvas motori, ar apm. $\frac{1}{8}$ HP. jaudu, kuru apgriezienu skaits regulējams ar ieslēgto maiņpretestību resp. reostatu. Taču te arvienu jānovēro attēls, un griešanās ātrums jāpieregulē tā, lai tas arvienu paliktu lodziņā. Bez tam vēl, piem. Bairda tālredzēšanas aparātam, ir sevišķs automātisks regulētājs, kurš pats arvienu pieriegulē griešanās ātrumu. Vai šāds regulators ir Vācijas pasta resora tālredzēšanas uztvērējam, to nezinam.

Taču nevajaga iedomāties, ka uztvērtās ainas arī bildes pagaidām ir labas. Vēl daudz jāstrādā, lai panāktu skaidrus attēlus. Pagaidām uztvērtās bildes redzamas tikai konturos, tās ir izplūdušas un stipri trīcošas, pie tam visai vājas gaismas ziņā. Šķiet, krietns laicīš būs jāgaida, kamēr varēs dabūt pietiekoši labus attēlus.

Drusku par tīklstrāvas un bateriju uztvērējiem.

Šīnī numurā pie rakstu sērijas «Padomi pie uztvērēju iegādes» aizkārām jautājumu par bateriju un tīklstrāvas uztvērējiem. Atmetot vīnas pārejās saistības, te apskatīsim īsumā viņu izmaksu, un kādā savstarpējā sakarā tās atrodas. Min. domas jau esam izteikuši agrāki, bet dažs labs lasītājs tās nebūs ievelojojis.

R e d.

Mūsu god. lasītāji būs bieži ievērojuši teikumus: «apgaismošanas tīkla strāvas uztvērējs» un «bateriju uztvērējs». Īsumā izsakot viņu būtību, var aizrādīt uz sekošo.

Katrs lampiņu uztvērējs savai darbībai prasa noteiktu elektrisko strāvu kvēlei un anodam. Ja šo strāvu mēs nēmam no akumulatoriem resp. galvaniskiem elementiem, tad runā par «bateriju uztvērēju». Bet ja vajadzīgo strāvu mēs ar dažādu pārveidotāju palīdzību iegūstam pieslēdzoties ar parasto elektrisko kontaktu («štepseli») pie mūsu elektr. apgaismošanas vadiem, tad to sauc par «tīklstrāvas uztvērēju».

Izrādas, ka šādi tīklstrāvas uztvērēji ie-gūst arvienu lielāku piekrišanu radioabonentu starpā dažu savu nenoliedzamo priekšrocību dēļ. Tomēr te vēl jāievēro dažas pārejas pakāpes. Vispirms, var lietot kvēlei akumulatorus resp. lielos slapjos elementus un anodam parastās sausās anoda baterijas. Tas ir pilnīgs bateriju uztvērējs. Bet var lietot kvēlei akumulātoru, un anodam nēmt anoda strāvas aparātu (izlīdzinātāju); var nēmt kvēlei akumulātoru, kurš pastāvīgi pieslēgts uzpildītājam (t. s. pastāvīgie resp. automātiskie uzpildītāji) un anodam-bateriju vai strāvas izlīdzinātāju (anoda aparātu); var nēmt kvēlei strāvu caur kādu taisngriezi (piem. sauso vara oksida taisngriezi) un anodam agrākos; var pēdigi nēmt maiņstrāvas radiolampiņas un anoda strāvas izlīdzinātāju. Šis pēdējais būs pilnīgs tīklstrāvas uztvērējs. Tā tad, ka var saprast, no pilna bateriju uztvērēja uz pilnu tīklstrāvas uztvērēju ir diezgan plašs ceļš.

Radioabonentiem, sevišķi tādiem, kuri gribētu savu uztvērēju modernizēt ar

kādu tīkla pieslēguma ierīci, vai arī iegādāt jaunu aparātu, būs vēlēšanās arī zi-nāt, vai tas atmaksāsies. Lai neatkārto-tu trafarēto reklāmas izteicienu «katrā ziņā», ir nepieciešams jautājumu apskatīt no attiecīgo izdevumu viedokļa.

Pienemsim, ka jau lietojam parasto 3 lamp. normālu uztvērēju, t. i. 1 ātrmaiņu pastipr., 1-audionu un 1 lēnmaiņu pasti-prināšanu. Vidēja kalkulācija pie 5 stundu darbības diennaktī būs apm. šāda (1 gada laikā):

Lampiņas kvēlei patērē: $0,06+0,06+0,15=0,27$ vai noapaļoti uz augšu 0,3 amperus. Lai pārāk bieži nevajadzētu nest akumulatoru uzpildīšanai, derīgi šeit nēmt akumulātoru ar apm. 40 amperstundu ie-tilpību (kapacitāti). Šāds akumulātors tu-rēs apm. 1 mēnesi ($0,3 \text{ apm.} \times 5 \text{ st.} \times 30 \text{ dienas}$). (P. S. Lielāku akumulātoru neatmaksājās nēmt, jo katrs akumulātors vidēji pēc 4—6 nedēlām jāuzpilda, neskato-ties vai tas atpildījies vai nē.). Anoda strāvas lielums pie visām 3 lampiņām, pie p a r e i z i iestādīta tīkliņu priekšspriegu-ma, nepārsniegs 6 miliamperus. Pagai-dam labākām vietējām anoda baterijām «Hoka» kapacitāti var rekināt uz max. 3 amperstundām. Tas noapaļoti dos 3 mē-nešus ilgu darbibu. ($3000 \text{ m/amp.} = 500 \text{ darba st.}$)

Tā tad gada laikā bez akumulātora ie-gādes izdevumiem, būs jāmaksā vēl par 12 reizēju akumulātora uzpildīšanu un 4 anoda baterijām.

A p l ē s e:
(vidējas cenas)

Kvēles akum. 40 amp./st. 4. v. Ls 35,—
Uzpildīšana 12 × à Ls 1,20 : „ 14,40
4 anoda baterijas «Hoka» 90 v. „ 46,—
Kopā Ls 95,40

Skaidrs, ka jo mazāks lampiņu skaits, jo mazāki arī izdevumi. Piem. 2 lamp. uztvērējam tie varbūt nepārsniegs Ls 70,—, bet vienlampiņas uztvērējam pat Ls 50,—.

Toties jo lielāks uztvērējs, jo šie izde-vumi palielinās. Piem. pie 4 lamp. uztv.

varbūt Ls 130,—, tā kā te ekspluatācija ir visai dārga.

Kā redzams, tad ar lampīnu skaitu palielināšanu arvienu neizdevīgāki ir lietot baterijas. Bez tam jaievēro, ka tagadējās lampīnas beigu pakāpē (skalruniem) prasa vismaz 120 voltus, vidēji pat 150 un vairāk (strāva līdz 18 m/amp.), tā kā arī šīnī zinā stāvoklis vēl neizdevīgāks. Tamdēļ pie lielākiem aparātiem par 3 lampīnām jau labāki lietot anoda akumulātorus. Bet vienas anoda akum. baterijas iegāde (140 v ar kasti) vidēji izmaksās ap 95 latiem, uzpildīšana viena gada laikā (neskaitot remontu) Ls 18,—, tā kā pilns akum. bateriju komplekts pirmā gadā iznāks ap Ls 170,—. Saprotams, nāk. gadā izdevumi būs mazāki, tā kā ar laiku varbūt šādas akum. baterijas sāks atmaksāties. Bet, kā dzīve rādījusi, vidējam radioamaterim anoda akum. baterija turēs reti vairāk par 2 gadiem, parasti sliktās uzskatīšanas dēļ, tā kā te vēl būs jāpieskaita izdevumi remontam un izbirušo platu apmaiņai. Tas atkal zināmā mērā sadārdzina ekspluatāciju.

Ja visu saskaita, tad būs redzama šāda aina: 1-lamp. uztvērējam pirmā gadā 1 darba stunda izmaksās vidēji ap 2,6 sant., 2-lamp. uztv. — 3,7 sant., 3-lamp. uztv. — 5 sant., 4-lamp. uztv. (ar akum.) ap 7 sant., bet 5-lamp. uztv. varbūt ap 8,5—9 sant. Rēķinot uz 3 gadiem ekspluatācija būs lētāka, varbūt uz pusi vai apto.

Tas būtu pie pilnīgiem bateriju uztvērējiem.

Bet var nemt automātisko kvēlakumu-lātoru uzpildītāju (no tīkla) un samērā mazu akumulātoru (piem. 10 amp. st.). Iegādes izdevumi pirmā gadā būs gan lielāki, bet pēc apm. 2 gadu lietošanas šāda kombinācija jau atmaksāsies, jo pildīšanas izdevumi ir loti niecīgi, sakarā ar mazo strāvas patēriju (daži vatti).

Solis tālāk ir lietot iepriekšējo kombināciju kvēlei, bet anodam nemt anoda strāvas aparātu. Arī te esploatacijas izdevumi ir samērā mazi un pie pilnas slodzes (30 m/amp.) tie reti pārsniegs 1 sant. stundā, tā kā praktiski varētu ekspluatācijas izdevumus kopā ar taisnotāja lampīnas amortizāciju rēķināt uz Ls 20,— gadā.

Par fikai Ls. 57

Jūs varat iegūt pastāvīgu mainstrāvas

Anodaparatu 220 volt
4 M-A.

3-4 lamp. radio-uztvērējiem, ja Jūs viņa būvei izlietosiet sekošas pirm-klasīgas daļas

Görler transformatoru
droseli

Hydra kondensatorus

Cenā bez tam ietilpst taisnotāja lampīņa un visi citi piederumi

Kur nav dabūjams, pasūtams
caur

radio - kantori

Vierhuff un **Arnack**

Rīgā, Kungu ielā 4.

Izmaksas izdevumi šai kombinācijai būtu varbūt šādi (vidēji):

A p l ē s e:

Kvēles akum.	4 v.	apm.	
10 amp./st.	Ls	10,—
Autom. kvēles akum. uzpildītājs (Philips)	"	45,—
Anodstrāvas aparāts (Philips 3003)	"	150,—

Kopā Ls 205,—

Eksplloatācijas izdevumi gadā ap Ls 20,—.

Ja rēķina izdevumus 3 gados, tad katrā gadā izdevumi būs apm. Ls 85,—, kas piem. pie 4-lamp. uztv. būs ap 4,5 sant. stundā, bet pie 5-lamp. uztv. nepārsniegs 5 sant. Kā redzams, šeit eksplloatācija jau krietni lētāka, nekā lietojot pilnīgu bateriju komplektu. Sliktums gan tas, ka pie iegādes uz reizi jāiegulda lielāka naudas summa. Bet labums ērtības ziņā jo liels. Nevajaga mūžīgi staigāt uz uzpildīšanas staciju, nav izgarojumi ir liela tīriņa un aparāts arvienu gatavs darbam.

Šo kombināciju var lietot parastiem aparātiem bez kādas pārtaisīšanas, tā kā arī no šī viedokļa ir zināma ērtība.

Vietās, kur apgaismoš. tīklam vēl lieto līdzstrāvu, izdevumi vēl mazāki (piem. Liepājā).

Anodstrāvas aparāts (Philips) . Ls 100,—

Kvēles akumulātors " 10,—

Kopā Ls 110,—

Ja kvēles akum. ieslēdz serijā ar apgaismošanas spuldzi, tad uzpildīšanas izdevumi praktiski ir nulle. Vidējā vienas darba stundas izmaksas 3 gados šīnī gadījumā nepārsniegs 2,5 sant. pie 3—4 lamp. uztv., bet ap 3,2 sant. pie 5-lamp. uztvērēja.

Kā redzams, nesalīdzināmi lētāka un ērtāka eksplloatācija, nekā ar baterijām.

Strāvu kvēlei nemt tieši no tīkla ir jau sen mēgināts. Te iets 2 ceļus. Viens no tiem ir šāds: ar sevišķu maiņstrāvas taisngriežu (piem. vaļa-oksida) palīdzību izlīdzināto tīkla strāvu pievada parastām lampīnām (kvēldiegam), pieslēdzoties līdzīgi akumul. baterijai, bet anodam nem anoda strāvas aparātu. Šis ceļš nav pagaidam visai populārs, sakarā ar dažiem trūkumiem pašā taisngriezī. Lai gan jāatzīmē, ka tas ir viens no labākiem ce-

liem, jo mūsu pastāvošā uztvērējā nekas nav jāpārtaisa un visu var atstāt agrākā stāvoklī. Ir gan dažas konstrukcijas (piem. izstādītas pēdēja Berlines izstādē), bet vai tās gūs plašāku piekrišanu, to rādīs nākotne. Arī cenas ir it dārgas, tā kā pagaidam vēl ar agrāk minētām kombinācijām tas sacensties nevar, vismaz ekonomijas ziņā.

Toties otrs ceļš tiek loti daudz staigāts. Tas būtu — maiņstrāvas uztv. lampīju lietošana. Viņu princips, kā jau mūsu god. lasītāji no agrākā ziņās, ir tāds, ka kvēldiegs tiek sakarsēts no notransformētas maiņstrāvas, un tas savu siltumu atdod ap viņu atrodošamies procelana (kaolina) veltenim, kurā virspuse apkāta ar elektronus izstarojošu oksīda kārtīnu. Tādā kārtā maiņstrāva nenāk nekādā sakarā ar lampīnas kēdēm un tā tiek lietota tikai vajadzīgās augstās temperātūras sasniegšanai. Šis **ir netieši** karsējamo lampīju princips. Tieši karsējamās lampīnas, kurās pēc būtības ir līdzīgas parastām lampīnām (iss, resns kvēldiegs) nav iesaknējušas, jo te grūti, pat neiespējami, ir novērst maiņstrāvas rūkoņu.

Tā tad lietojot maiņstrāvas lampīnas, pagaidam gan, ir nepieciešams kvēles transformātors. Anodam jālieto agrāki minētais anoda strāvas aparāts.

Sliktums te gan tas, ka 1) jāiegādājas jaunās lampīnas, 2) aparāts rūpīgi jāpārbūvē.

Toties reiz iekārtots aparāts ir loti lēts eksplloatācijā, un pat piem. 6—7 lamp. uztv. nodarbināšanas izdevumi nepārsniegs 2 sant. stundā. Pie tam ērtība te, var teikt, ir ideāla: uztvērēju pieslēdz pie sienas kontaktā, līdzīgi galda lampai, un tas arvienu gatavs darbam.

Tāds ir tuvinējs pārskats gadījumam, kad jau ir agrāki lietojamais uztvērējs. Bet ja tas ir jāiegādājās no jauna, un tiek pacelts jautājums: tīkla vai bateriju uztvērējs, tad, ja vien iespējams, visās vietās, kur ir **pastāvīga** elektr. apgaismošana (lielākas spēka stacijas), priekšroka dodama tīkla aparātam (uztvērējam). Aparāta lielāka izmaksas te kompensējās ar to, ka nav jāiegādājās baterijas (akumulātorus), kurās, kā agrāki redzējām, iznāk krietni dārgas, tā kā galu galā starpība cenas ziņā nav gandrīz nekāda.

Bieži gan saka, ka tīkla pieslēguma aparātam ejot līdzi arvienu rūkoņa. Tas ir tiesa, lai gan ne pārāk lielā mērā. Šo rūkoņas iespaidu var mazināt, dodot lielu un tīru pastiprinājumu, kas pie vienāda sprieguma viegli sasniedzams. Atskanojums ar baterijām ir gan tīrāks, bet tikai tiktālu, kamēr baterijas vēl ir svaigas. Tikko tās būs sakušas atpildīties, radīsies arī visādi trokšni, šķūkoņa u. c., sevišķi pie sliktākām anoda baterijām. Tā tad arī te nekāda liela prieka nav.

Vēl jāpiezīmē, ka tagad tīkla uztvērējus vēl arvienu papildina, tā kā ar asprātīgu filtru kombināciju rūkoņa tikpat kā nejūtama.

Noslēdzot šo apskatu, varētu taisīt šādus slēdzienus.

1- un 2- lampu aparātiem pagaidam vēl izdevīgi strādāt ar baterijām. Sākot ar 3-lamp. uztvērējiem pilsētās ir izdevīgi pāriet uz elektr. tīkla pieslēgumu.

Uz laukiem, un vietās, kur elektriska strāva tiek pievadīta neregulāri (piem. mazas spēka stacijas dzirnavās u. t. t.) arī pie lielākiem uztvērējiem vēl uz nenoteiktu laiku ir jālieto baterijas, jo citas izejas nav.

Bet pilsētās arī vietējā raidītāja uztvērēšanai ar 1 vaj 2 pastipr. lampinām ieteicams īemt vienkāršos elektr. tīkla pieslēguma aparātus, kuri ir samērā lēti un ārkārtīgi ērti lietošanā.

Padomi radio abonentiem pie uztvēreju iegādes un lietošanas.

(3. turpinājums.)

Iepriekšējā žurnāla numurā apskatījām, kad lietojams kristāla detektora uztvērējs un ko tas spēj. Citas variācijas, kā piem. svārstību kristālu uztvērējus (Losseva šēma) un tml. te neaizskaram, jo tās ir «sporātiskās» šēmas, bez lielākas praktiskās vērtības. Ar to arī izbeidzas uztvērēju tipi bez lampinām. Visi pārējie ir jau lampu uztvērēji, ar vienu vai vairākām. Atkarībā no viņu uzbūves, ir iespējams lampu uztvērējus sadalīt dažās galvenās grupās.

Vietējās raidstacijas uztvērējs.

Kā redzējām, kristāla detektora uztvērējs, vispārīgi, nespēj dot pietiekoši lielu enerģiju pareizai skaļruņa iedarbināšanai. Tāpēc bieži ir vēlēšanās pie vietējās stacijas priekšnesumu, (sev. dejas muzikas) noklausīšanos atskanošana ar krietni lielāku skalumu, nekā tas iespējams ar kristāla detektora uztvērēju. Saprotams, līdz ar to vietējās stacijas uztveršanas rajons ievērojami paplašinas, resp. to var labi sadzirdēt daudz lielākā attālumā, nekā ar kristāla detektora uztvērēju.

Šis lampu uztvērējs pēc savas darbības ir līdzīgs krist. detektora uztvērējam, ar tādu pat noskoñošanos un selektivitāti, bet tikai jūtīgāks un nesalīdzināmi skaļāks. Tuvumā pie raidītāja tas spēj dot labu skaļ-

runa stiprumu arī pie kādas primitīvas palīgantēnas, piem. metāla gultas, balkona trelīniem, klavieru stīgām, u. t. t., Attālāki pietiekoša ir vienkārša istabas antēna, elektriskais apgaismošanas vads vai tamlīdzīgi. Lielākā attālumā, pāri par dažiem desmitiem kilometru, gan atkal ir nepieciešama āra antēna, un jo lielāks attālums no raidstacijas, jo labākai viņai jābūt.

Vietējās stacijas uztvērējus var iedalīt 2 galvenās grupās: 1) ar kristāldetektora uztvērēju un sekojošo lampu lēnmaiņu pastiprinātāju; 2) pilnu lampu uztvērēju, no kurām viena darbojas kā detektors (audions), bet pārējā (s), kā lēnmaiņu pastiprinātājs.

Agrāk parasti bija doma, ka vietējās stacijas uztvērējam jābūt pēc iespējas lētam, jo to taču lietojot krist. detektora uztvēreja vietā. Prasība gan ir pareiza, bet ne aizvien tā izpildāma. Lieta fā, ka dažādos gadījumos ir arī dažādas prasības. Vienam pietiek viena lampu, ar kuŗu tas var pietiekoši skaļi iedarbināt kādu nelielu skalruni. Kādam citam ir atkal vēlēšanās atskanot vietējās stacijas priekšnesumus kādā lielākā telpā, ar lielu, daudz jaudas prasošu, skaļruni. Abi pēc būtības ir vietējās stacijas uztvērēji. Pirmais tiešām būs

lēts, katram pieejams, kurpretēm otram būs 3—5 lampīnas, ar visām palīgdaļām, un tas jau nu būs krietni dārgs un arī ekspluatācija prasīs dažu labu latīnu. Tā tad cena būs atkarīga no prasībām. Jo tās mazakas, jo arī cena būs niecīgāka.

Vispirms apskatīsim vienkāršāko uztvērēja veidu, proti, krist. detektora uztvērēju ar vienu lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpi. Tas ir vislētākais gadījums, jo šāda veida uztvērējus bieži var dabūt sākot jau no 20 latiem. Te visa darbība gluži tāda pati, ka pie krist. detektora uztvērēja, tikai ar to starpību, ka aiz tiešās uztvērēja kēdes ir ieslēgta pastiprināšanas lampīņa, parasti caur kādu transformatoru. Skaņas, kurās pirmā gadījumā galvas telefonā bija labi dzirdāmas, bet nepietiekošas skaļruna nodarbināšanai, šīnī gadījumā jau paliks ievērojami spēcīgākas, un ar jūtīgu skaļruni spēs atskanot pietiekoši skaļi vidēji lielā telpā. Bet klusās skaņas, kurās pirmā gadījumā tik tikko bija sadzirdāmas, šeit jau klūs labi saprotamas, ja arī ne skaļruna stiprumā, toties labā telefonu stiprumā. Šo pēdējo iemeslu dēļ bieži saka, ka lampīņa laujot attalīnāties no raidītāja, un ja pirmā gadījumā, ar krist. detektora uztvērēju zināma dzirdamība bija pie kādiem 30 kilometriem no stacijas, tad ar šādu lampīnas pastiprinātāju to pašu skaļumu sasniegsmi pie 80—100 kilometriem no stacijas.

Lampīnu uztvērēji prasa zināmu elektrisku enerģiju savai darbībai. Tāpēc ir jānem vai nu galv. baterijas vai akumulatoru kvēlei un anoda baterija. Ja lieto galv. elementus kvēlei (kuŗus gan nevajadzētu lietot uztvērējos vairāk par 1 lampīnu), tad jārēķinas, ar to, kā tie, sev. slapjie, pakāpeniski pie darbības zaudē savu spriegumu, noejet līdz zināmam minimumnam (parasti 0,8—1,00, pie maisiņu elementiem), un tad, uztvērēju izslēdzot, atkal «atpūšas», atgūstot savu agrāko spriedumu 1,5 v. uz elementu. Te klūdas dara ar to, ka regulēšanas reostāts ir izvests līdz galam pie atpildījušos elementa, un tad pēc jaunās ieslēgšanas, caur lampīnu iet pārāk spēcīga strāva, vidēji 40—50% augstāka par normālo. Tā nu pārkarsē kvēldiegu un lampīnu zaudē savu jūtību. Šis domas sev. ir vietā, ja lieto kādu mazvoltu serijas tipu, piem. 1-volta seriju (A 141, A 109, H 107 u. c.).

Kā jau teicām, galv. elementi lietojami tikai pie aparātiem ar ne vairāk par 1 lampīnu, resp. ar strāvas patēriņu ne lielāku par 80—100 milliampēriem. Gadījumā, ja pastiprinātāja ir kāda lampīņa, kurā kvēlei prasa lielāku strāvu (piem. Philips pentode E 443, Telefunken RES 164 d, Valvo L 415 D) resp. ir vairākas lampīnas, tad jau nepieciešami ir lietot akumulatoru, jo nodarbināšana ar galv. elementiem iznāktu vispirms pārāk neparocīga (jāņem baterija ar lielu kapacitāti resp. lielām dimenzijs) un bez tam tāk dārga, ka tas varētu atsist katru prieku uz klausīšanos.

Anoda baterija ir nepieciešama katram lampīnu aparātam. Viņas lielums stāv atkarībā no lampīnas tipa. Piem., ja lieto divtīkļa lampīnas (Philips (A 141 u. c.), tad pietiekoša ir 15—30 v. baterija; pie vienītīkļa lampīnām (triodēm) nepieciešams ir daudz lielāks spriegums anodam, noteikti pāri par 60 voltiem. Te jāievēro, ka jo tuvāki šāds uztvērējs atrodas pie raidstacijas, jo lielākas ir uztverto spriegumu amplitūdes un viņu pareizai izstūrēšanai tā tad jāņem lielāks anoda spriegums un piemērots negativais tīkliņa priekšspriegums. Tāpēc šo iemeslu dēļ Rīgā un tuvakā apkārtne nav lietojamas mazvoltu serijas divtīkļu lampīnās (piem. A 141), jo tās var pareizi izstūrēt tikai, samērā, nelielus spriegumus. Te nepieciešami lietot triodes, ar augstaku anoda spriegumu, vismaz 90—120 volti, ar piem. 10—12 voltu augstu negatīvo priekšspriegumu. Ievērojamus skaļumus pēdējā laikā sasniedza ar tā sauktām pentodēm (vairāktīkļu lampīnas). Tās pareizai darbībai prasa līdz 150 voltus anodam. Taču, sakarā ar lielo pastiprinājumu, visai labi rezultāti ar šīm lampīnām sasniedzami arī pie mazāka sprieguma.

Jo tālāk no raidstacijas, jo mazākas paliek uztverto spriegumu amplitūdes, un tāpēc attalāki no Rīgas var lietot arī kādu mazāku lampīnu, piem A 141 vai tml., jo skaļumus te tā kā tā nevar dabūt pārāk lielus. Bet šo lampīnu enerģijas patēriņš ir ievērojami mazāks nekā pie spēcīgajām lampīnām. Tā tad šīnī ziņā noteicošo lomu spēlē izdevumu un ekspluatācijas jautājums un tāpēc šī veida uztvērējus bieži var saistīt uz laukiem, (provincē) materiāli ne pārāk spīdoši nostādītu klausītāju dzīvokļos.

Otrs, vietējās stacijas uztvērēja tips ir ar lampīņas detektoru un pastiprinātāju. Te viess paliek kā agrāki bijis, tikai detektora vietā ir ieslēgta lampīņa, resp. viņas tīkliņš un anods. Selektivitāte un uztveršanas spējas gandrīz nav atšķirīgas no krist. detektora spējām, varbūt mazliet labākas, sakarā ar audiona lampīņas zināmu pastiprināšanas darbību.

Šim uztvērēja tipam ir tās priekšrocības pret kristāla detektora uztvērēju, kā tas nekad nav jāregulē, ka piem., krist. detektors, lai meklētu «jūtīgo vietu». Viens kloķa pagrieziens, un uztvērējs darbojas ar vienu labi.

Taču šis veids plašā publikā nav iesakojies. Lieta tā, ka parastā izvedumā tas ir samērā nejūtīgs un spēj uztvert tikai vietējo staciju. Bet izdevumi viņa iegādei ir krietni prāvāki, un tāpēc parasti šādā gadījumā, ka saka, «pa to pašu naudu», izdara nelielu grozījumu (pieliek reģeneratīvo saites spoli u. c.), kas jau nu uztvērēju padara ievērojami jūtīgu un selektīvu, un tas tā tad paliek par tālstaciju uztvērēju. Parastā izvedumā to lieto speciālos gadījumos, piem. kādā publiskā vietā (kafejnīcās, izrīkojumos, izstādēs u. t. t.), kur vēlas atskanot vietējās stacijas priekšnesumus. Tad te nolieks tādu lampīņas detektora uztvērēju, un aiz tā pieslēdz specīgu pastiprinātāju, ar vairākām lielām lampīņām, un tad nu iespējama skaļa programmas atskanošana bez kādiem traucējumiem, bez kādas regulēšanas un ar to saistītās atkarības no gadījiena.

Ta tad, savelkot visu par vietējās stacijas uztvērējiem, var teikt, ka tas, vispirms, būtu lietojams tur, kur parastais kristāla detektora uztvērējs nespēj dot pietiekošu enerģiju, un kur vēlama skalruņa atskanošana (gan tikai no vietējās stacijas). Piel tam šī uztvērēja cenai jābūt iespējamai zemai. Bet tas ir izpildāms vienīgi pie krist. detektora uztvērēja ar sekojošu lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpi. Citi gadījumi resp. citā veida uztvērēji ar lampīņām būs jau krietni dārgi, un te jau jāpadomā, vai nepāriet uz jūtīgāku uztvērēju, kurī maksā gandrīz tikpat daudz.

Pilsētā (piem. Rīgā) ar šādu vienkāršu kombinējumu tālstaciju uztveršana visparīgi nav iespējama, sakarā ar lielajiem svārstību enerģijas zudumiem ēku masīvos (sk. «Radio» Nr. 5 lapp., 156. u. t. t.). Bet uz lau-

kiem, sevišķi ja ir izbūvēta laba, resp. klaja un augsta, antēna, bieži vien iespējams uztvert vienu, otru spēcīgāku ārزمes raidītāju, kas dažbrīd ienes klausīšanā patikamu dažādību. Saprota, ka šādā gadījumā uztvērēja kēdei jābūt ar noskaņošanos, resp. ar maiņamām spolēm un maiņkondensātoru. Kā jau teikts, šī veida uztvērējs ir visai neselektīvs un tāpēc iespējama staciju jaukšanās, t. i., vienas stacijas priekšnesumus dzird cauri otrās stac. priekšnesumiem.

Pēdējā laikā bieži cilā jautājumu par patefona elektromagnetiskā skaņu noņēmēja pieslēgšanu radio pastiprinātajam. Ir skaidrs, ka tas pilnīgi iespējams arī šīm gadījumā. Tāpēc, ja ir šāda vēlēšanās, no pārdevēja jāprasa attiecīgo ligzdiņu izvadīšana. Ja lieto otra veida uztvērējus, tad tas arvienu jau fabrikās ir izdarīts, jo šie pilnīgie lampīņu uztvērēji speciāli domāti kā vietējo radiopriekšnesumu, tā arī skaņu platu mūzikas atskanošanai.

Tas nu īsumā ir viss, par vietējās stacijas uztvērējiem. Vēl varētu piezīmēt, ka iegādājoties šādu uztvērēju no tirgotāja, jāprasa pilnīga kalkulācija, t. i., uztvērējs pilnā darba gatawībā (ar batērijām, lampīņām, pievadiem u. t. t., tad skalrunis), jo citādi var iznākt, ka iegādājoties uztvērēju, piem., par 20 latiem, priečāsimies par lēto pirkumu, bet būsim piemirsuši, ka tas ir par kailu uztvērēju bez lampīņām u. c. piederumiem.

Vēl nepieciešami, piemetināt par enerģijas avotiem. Līdz šim pieņemām, ka uztvērējam vajadzīgo elektrisko enerģiju ieguvām no galv. baterijām vaj akumulatoriem. Tas ir diezgan neizdevīgs šī jautājuma atrisinājums, vispirms ekspluatācijas dārguma ziņā, un vēl ārkārtīgās neērtības pēc. Arvienu mums jāseko bateriju spriegumam, nenolaižot to zem zināma minimuma. Arvienu jāgādā par akumulatoru uzpildīšanu, kārtībā uzturēšanu, savlaicīgi jāapmaina anoda baterijas pret jaunām, izstrādājušies elementi jāsavieno uz ūso, un tomēr neesam aizsargāti pret krakšķiem un šķīkoju telefonos, kas ir sekas no nolietotām baterijām vai atsev. elementiem.

Bet mums dzīvokļi tiek apgaismoti ar elektrību; ar elektrību mēs daram dažādus darbus. Dabīgi rodas doma, šo elektrību izlietot arī mūsu uztvērēju vajadzībām.

(Turpinājums nāk. numurā.)

Techniski sīkumi.

LZ 127 pārlido Latviju.

(Skat. vāka bildi)

Sen gaidītais ceppelina lidojums pāri Latvijai ir noticis. Gandrīz visi rīdzinieki to ir skatījuši. Taču retais, varbūt, būs iedomājies, ka šī gaisa milzeņa vadīšanai radio ir neatsverams palīgs.

Neskatoties uz visiem technikas papildinājumiem, uz stipro uzbūvi u. t. t., gaisa kuģis tomēr vēl ir stiprā atkarībā no laika resp atmosfiras apstākļiem, sevišķi no vējiem. Piem. stiprs pretējs vējš var gandrīz paralizēt kustību, un visa motoru jauda tiek izlietota vēja pretspiediena pārvarešanai. Virzīšanai uz priekšu tad paliek mazkas pāri un tāpēc lidojuma sekmīga veikšana ir visai problēmatiska. Bet vēji nav visās vietās vienādi. Varbūt kādus simts kilometrus uz sāniem vējš kustības virzienam ir labvēlīgs. Ja tagad gaiskuģis uzzinem šo virzienu, apejot ar likumu nelabvēlīgo vietu, tad lidojums ir labāki veicams. Sevišķi tas ir no svara visai spēcīgu vēju resp. vētru gadījumā, jo te gaiskuģis netikai var tikt pilnīgi apstādināts, bet tas no lielā gaisa spiediena var tikt bojāts, piem. pārplēsts kuģa apšuvums, bojātas stūres plāknes, un tas jau var vest pie gaiskuģa avārijas resp. bojā iešanas.

Visā pasaulē daudzas raidstacijas ik-dienas vairākas reizes dod pa bezdrāts telegāfu (pēdējā laikā bieži arī pa telefonu) ziņojumus par patreizējiem laika apstākļiem netikai savā apvidū (valstī), bet bieži arī kopsavilkumus no kādas pasaules daļas, vai pat visas zemes lodes. Sastādot pēc šīm ziņām meteoroloģisko apstākļu karti (sinoptisko karti), var redzēt, kāds kurā vietā ir laiks, kādi ir vēja pārvietošanās virzieni (gaisa spiediena centri), kādi norīšņi u. t. t. Pēc šiem datiem tad jau ērti var atrast visizdevīgāko ceļu mērķa sa-sniegšanai. Vēl laikam katram būs atmiņā ziņojums, t. i. kad lidojuma maršruts tika sastādīts, ka pilnīga garantija par Rīgas pārlidošanu nav un tas būs sakarā ar labvēlīgiem laika apstākļiem. Un tā kā 24. septembrī laika apstākļi Latvijā bija visai labi, niecīgs vējš, skaidrs laiks, tad viss norīteja,

kā maršrutā bija paredzēts. Bet ja būtu vētrais, un vēja virziens nelabvēlīgs, tad rīdzinieki ceppelinu nerēdzētu kā savas ausis. Tas kaut kur lidotu, tikai droši ne pāri Rīgai, jo mūsu skatīšanas prieks droši vien neatsvērtu tos lielos izdevumus, kuri ceppelina vadītājam rastos sakarā ar dažādu pretpēku pārvārēšanu. (Jāievēro, ka ceppelina lidojums kopā ar amortizāciju k a t r u m i n ȳ t i izmaksā 20—30 latus mūsu naudā.)

Bet meteoziņu uztveršana gaiskuģī iespējama vienīgi radioceļā, jo nekāda cīta veida sazināšanās te nav lietojama. Tāpēc radioiekārtā te nepieciešama kā galvenais un vienīgais līdzeklis pie lidojuma cela «nospraušanas». Bez tam, gan jau mazkā mērā, ta nepieciešama personīgām sazināšanas vajadzībām resp. telegrammu apmaiņai.

Radiosatiksme ar gaiskuģi ir tikpat droša, kā ar kādu jūras kuģi. Tāpat kā pēdējiem, arī gaiskuģim ir sava starptautiska izsaukuma zīme, sava telegrammu takse u. t. t. Darba veikšanai tiek lietoti 2 viļņu garumi: garākie meteo un citām ziņām (apm. 1500 mtr.), isākie (zem 80 mtr.) tālsatiksmei. Antena tiek izlaista caur kabīnes dibenu. Ta ir stipra fosforbronzas aukla, kurā galā ir piesiets apm. 2 kg liels smagums, kurš auklu visu laiku velk uz leju. Antenas garums vidēji ir apm. 70 mtr.; bet viņu var pagarināt un saīsināt pēc vajadzības. Strāvu raidītāju nodarbināšanai, kā arī citām (piem. akumulātoru) vajadzībām nem no speciāla izbīdama generātora ar propelleri, kurū griež gaisa strāva pie gaiskuģa lidojuma. Ja gaiskuģis stāv uz vietas, tad strāvu nem no rezerves akumulātoru baterijām. Lidojumā pāri Rīgai antena bija ievilkta, bet ģenerātora izbīdīšanas lodiņš gaiskuģa kreisajos sānos bija valjā un ģenerātors pats izbīdīts ārā. Ārpus Rīgas, atvadoties, izlaida antennu un izdarīja telegrammu apmaiņu, kā tas jau laikraksths bija ziņots. Tāpat kā uz jūras kuģiem, arī te aizliegts lietot radioraidītāju, atrodoties pilsētas robežās un tāpēc telegrammu apmaiņu izdara ārpus tās.


Svari saules staru svēršanai.

Tübingas universitātes darbnīcās no mechanika Speidelā ir izgatavoti svari, kurus uzskata par jūtīgākiem pasaulei. Viņu jūtība ir $1/10000000$ (t. i. viena simts miljona daļa no gramma) grammi uz vienu skalas iēdaļu. Šos svarus nevar salīdzināt ar griešanās (torsijas) svariem, jo viņi ir būvēti gluži tāpat, kā ķīmijā lietojamie analītiskie svari, t. i. ar sviru, aretējumu, jātnieku pārbīdišanu un, protams, arī ar svaru kausiņiem. Svariem ir siks nulles punkts, kurš ir visai pastāvīgs. Tāpēc te var izdarīt arī tādus fizikālus mērojumus, kuri citāda veida jūtīgos svaros, bet ar mainīgu nulles punktu, nav izdarāmi. Arī noslogojums te var būt lielāks, nekā tagad visjūtīgākiem griešanās (torsijas) svariem, kuru maksimums ir tikai 3 miligrammi; jaunkonstruētos svaros var nosvērt līdz 3 grammus lielu smagumu.

Svira ir pilnīgi izgatavota no aluminijs. Tas svars ir 650 miligrammi. Svaru dimenzijs ir visai niecīgas; piem. sviras garums ir taisni 25 mm no gala līdz galam. Jātnieka pārbīdišanas ierīce ir ārkārtīgi precīza, sadalīta uz 100 iedaļām. Visi gultni un atbalsta asmeņi ir slīpēti no agata un uz precīzāko pieriegulēti. Pārējās daļas ir gatavotas no misiņa. Lai nulles punkts nemainītos ar iespējamo misiņa oksidāciju, visas misiņa daļas ir stipri apzeltītas.

Saprotams, svarus jāsargā pat no vismazākās gaisa vēsmīšas un tāpēc tie ir iebūvēti cieši noslēdzamā stikla kastē. Te no sākuma radās dažas grūtības, jo pie stikla kastes durvīju atvēršanas, sakārā ar niecīgo bērzi, uz stikla radās elektrostatiski pildiņi, kuri pilnīgi izslēdz pareizus mērojumus. Tāpēc visas stikla daļas, kurās kaut kā vajadzēja kustināt, resp te radās bērze, apklāja ar plānu metala kārtīnu, kurā rodošos elektrisko pil-

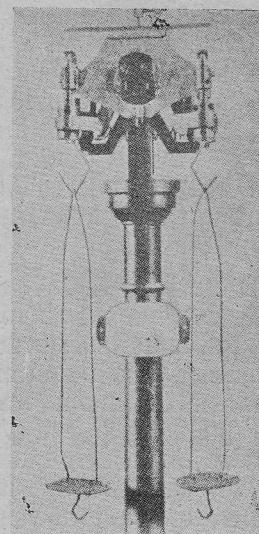diņu (lādiņu) novadīja uz zemi. Svari pie darbības jānovieto uz masīvu akmens pamatu, lai izslēgtu jebkuru satricinājumu. Uz tā piestiprināti arī tālskats un skala nolasīšanai no spoguļa, jo to jāizdara no lielāka attāluma. Lietojamie atsvari gatavoti no ļoti plānas, dažus mikronu biezās (daži 0,001 mm) platīna folijas, un tie sadaliti uz speciālām precīzijas mašīnām.



Jūtīgākie svari pasaulei. Uzrāda $1/10000000$ grammus.

Svaru jūtība ir ārkārtēja, jo ar tiem iespējams nosvērt tā sauktos «saules putekļus». Piem. 1 mm^3 šo putekļu sver $0,001 \text{ gr} = 1 \text{ mg}$. Salīdzinot ar vairāk pazistamiem priekšmetiem, piem., iespējama ērta cilvēka mata, $0,1 \text{ mm}$ garumā, nosvēršana. Te gandrīz jau sasniegta gaismas spiediena robeža, $0,7 \text{ mg}/\text{m}^2$, kurš ir proporcionāls šķērsgriezumam un pie ļoti sīkiem kermenīšiem ir lielāks, nekā tilpumam proporcionālais smaguma spēks.

Drusku par korki.

Nesen laikrakstos bija ziņojumi, ka Vācijas flotes manevros lietotais vecais karakuģis «Zähringen», un kurš tagad tiek lietots kā šaušanas mēģinājumu mērķis, no kāda granātas sprādziena aizde-

dzes, un viņā atrodošos korķa pildiņš dedzis vairākas dienas. Ugunsgrēku nevarēja apdzēst, un tas pats mitējās tikai tad, kad viiss kuģa iekšienē atrodošos korkis bija izdedzis. Laikraksti piemeti-

nāja, ka zaudējumi ir ļoti lieli, jo kuģi atradušās veselas 2 Spānijas korķa ražas.

Visumā korķis ir pazīstams ikviens, jo to uz katra soļa sašopam. Viņa izlietošana ir ārkārtīgi dažāda, jo korķis ir elastīgs, viegls, ūdeni necaurlaidošs, tas nepūst (neatrūd), ir porains, nevada ne siltumu, ne skaņu. Plaši pazīstamo «linoleuma» segu galvenā sastāvdaļa ir korķis.

Vecās Romas laikos vēsturnieks Plinijs aizrādīja uz korķa labo izlietošanu kā trauku aiztaisītāju. Taču nezināmu iemeslu dēl to maz lietoja un vīna trauki, piem., parasti tika atstāti valā; no gaisa iespāida vīnu aizsargāja, uzlejot uz to eļļas kārtiņu. Tikai apm. 1700. gados Haut-Villers'as klosterā vīna meistars oficiāli sāka korķi lietot kā pudeļu aiztaisīšanas materiālu (no šī laika radās vārds «pudeļu aizkorķēšana»).

Mūsu laikos korķis ir svarīgs materiāls visādos gadījumos. Piem. saldētavās to lieto kā siltuma izolātoru, tāpat arī tur, kur kas jāsargā no aukstuma; korķa pulveris, samaisīts ar linellu un uztriupts uz dažādiem pamatiem, dod vispārizināmos grīdu pārkļājus; korķi lieto kā ugunsdrošu materiālu dažādos būvdarbos, jo tas nedeg ar liesmu, bet tikai pāroglojas lielākā karstumā; ir vēl milzums dažādu patēriņu veidu. Bet neskatoties uz plašo izlietošanu, korķi iegūst nelielā joslā uz pasaules. Kā korķa ražotājas mināmas Ziemeļāfrikas apgabals, Itālija, Portugale, Spānija un drusku arī Dienvid-Francija. Bet no šīm vietām tikai Spānija un Alžira dod pietiekošā daudzumā un labu korķa materiālu, gadā apm. 2 miljoni tonnas. Pārējās vietās ražo tikai daļu no šī daudzuma.

Korķis ir augu produkts, sastādīts no noslēgtām korķa šūnām, kuļas apklāj stumbru un aizsargā pēdējo no izkalšanas un mechaniskiem bojājumiem. Citiem vārdiem, tas ir speciāls mizas paveids, kurš rodas, ja mizas šūnās nokļūst sevišķa taukaina viela, tā sauktais suberins, caur ko miza paliek ūdeni un gāzes necaurlaidoša. Korķa miza nav īstā auga miza, bet gan viņas ārejais ietērps. Pie korķa ozola (*quercus suber*) korķa mizas kārtā var sasniegt ievērojamu biezumu. Koka garums var sniegties līdz 15 m, bet

resums ir visai ievērojams, pārsniedzot tieži 5 un vairāk metrus apkārtmērā.

Korķa mizas ārejā daļa, kad ta ir brīvībā augusi, ir trausla un samērā cieta. To lieto tikai kā būvmateriālu, pildošiem rīkiem vai tml. Pie pareizas ekspluatācijas šo ārejo kārtu noņem, un piespiež zem tās atrodošos īsto mizu noguldīt jaunu korķa kārtu. Šis noguldīšanas process velkas 7—8 gadus, un tad jauno mizu var noņemt. Tā tas var turpināties ik pēc 6—12 gadiem, pie kam no viena koka var noņemt mizu līdz 12 reizēm (t. i. darbs pietiek uz apm. 160 gadiem). Noņemšanu jāizdara ārkārtīgi uzmanīgi, lai nesabojātu īsto mizu, kuļa, kā redzējām, ir pareizā korķa radītāja (to sauc par «mātes korķi»). Lai no korķa mizas atbrīvotie koki neciestu no aukstuma un sausuma, tad korķa mizu parasti noņem no jūnija beigām līdz augusta vidum. Ar smailiem cirvjiem korķa kārtā visapkārt kokam tiek pārcirsta, un katras daļa («mētelis») gareniski iecirsta un noskalīta ar kīliem. Noņemtās korķa mizas veids līdzīgs pārgrieztam veltenim ar tukšu vidu. Pēc tam mizu zāvē. Viņas biezums ir 5—20 cm un arī biezāks.

Labāko korķi dod Katalonijas apgabals Spānijā, pie kam centrs te ir Sevilas pilseta. Pēc ievešanas noliktavās, to dažādi apstrādā. Vispirms nogriež rupjo virskārtu (pat līdz $\frac{1}{20}$ no sākuma biezuma); pēc tam malas apgriež ar asu nazi, lai varētu redzēt korķa struktūru un noteikt viņa vērtību. Tad korķis tiek salikts lielos saiņos (ballēs) un nosūtīts uz pieprasījuma vietu.

Patreiz korķa galvenā izlietošana ir pie pudeļu noslēgšanas. Medicīnā un tml. lietojamo pudeļu noslēgšanai izmeklē labāko korķi, ar vienmērīgu šūniņu uzbūvi, vienādu krāsu, mīkstu un elastīgu. Vienkāršāku pudeļu noslēgšanai iet nākošās šķiras korķis. Citur izlieto atgriezumus, rupjo un nevienmērīgo mizu, pagatavojojot no tiem rūpniecībā, būvniecībā u. c. vadzīgos materiālus.

Pagaidam nav izgudrots mākslīgs materiāls, kurš varētu aizvietot korķi, kā labuma, tā lētuma ziņā. Viens paveids šīni ziņā būtu tā sauktais «cupren», kurš rodas no acetilena iedarbības uz varu niķeli vai viņu oksidiem. Rodošās gaiš-

brūnā masa apm. atbalst korķa masai, ir viegla, ļaujas viegli griezties ar nazi, formēties u. t. t. Viņa var tikt lietota glābšanas riņķu pildīšanai, skaņu apslāpēšanai, siltuma izolācijai, elektrības izolācijai, grīdu apklāšanai u. c. Šī materiāla blīvums ir uz pusi mazāks, kā korķim, pie vienādas elasticitātes. Taču tas ir tikai palīgmateriāls, kurš pagaidam nekādā ziņā nevar aizvietot korķi.

Tā tad atgriežoties pie agrāki minētā gadījuma ar kuģi «Zähringen», jādomā, ka

te korki lietoja tāpēc, ka tas ir viegls un elastīgs, kas vislabāk var aizturēt varbūtējus cauršāvieņus. Bet laikam pie kādas granātas eksplozijas attīstītais karstums būs bijis tik liels, ka korķa apglošanās bijusi saistīta ar kvēli, un karstums slēgtā telpā būs veicinājis kvēles pāriēšanu uz visu pildīju. Ka kuģi būtu sadegušas 2 korķa ražas, tas ir apšaubams, jo taču nav domājams, ka pildījus sastāvētu no «aptiekeru korķiem». Taču savas desmit tūkstoši tonnas arī var dot ievērojamu zaudējumu.

Kā cīnās ar radiotraucējumiem Čekoslovākijā.

Nesen notikušajā Čekoslovākijas elektrotehnisko uzņēmumu kopapspriedē, attiecībā uz radiofona priekšnesumu abonentu aizsargāšanu pret traucējumiem ar dažāda veida ātrmaiņu strāvas aparātiem, ir pieņemti šādi lēmumi:

1. Lai noskaidrotu tiesas uzskatu attiecībā uz traucējumiem no ātrmaiņu elektriskiem aparātiem, jāņanāk, lai kāds radiofonā priekšnesumu abonents iešūdz tiesā kādu ātrmaiņas el. strāvas aparāta īpašnieku par traucēšanu.

2. Čekoslovākijas elektrotehniskā ap-

vienība gādās par attiecīgu brošuru iespiešanu un sadalīšanu pa visām elektriskām stacijām un plašai publikai. Šajos rakstos traucējošo aparātu īpašniekam tiks likts priekšā, vai nu apgādāt ar attiecīgiem aizsargiem savus aparātus, vai arī tos nelietot radiofonā priekšnesumu laikā.

3. Čekoslovākijas elektrotehniskā apvienība izstrādās paraugus tādiem ātrmaiņu strāvas aparātiem, kuri netraucē klausīšanos. Te pieņemta šāda tēze: «Katrām tieši pie elektriskā tīkla pieslēgtām aparātam jābūt tā izgatavotam, lai tas netraucētu radiopriekšnesumus».

„Radiotisms” Amērikā.

Laikraksti ziņoja visu vasaru par dažādiem, dažbrīd pārāk mulķīgiem «rekordiem», kurus uzstādīja uzņēmīgas personas. Mēs šo rekordu skaitu varētu vēl papildināt attiecībā uz radio, jo tas laikrakstos netika aizskārts.

Piem. Luizvillā, Kentukki štatā, laikraksti savā laikā ziņoja sekošo:

«Ilgklausīšanas» rekords (t. i. radiofona priekšnesumu klausīšanos, sēžot pie uztvērēja ar telefoniem galvā) pieder Mildredai Daniel kundzei (22 g. veca un 2 mažuļu māte), kura izturējusi veselas 106 stundas neguļot un visu laiku klausoties visādus priekšnesumus pa radio. Viņas sīvākais konkurents, kāds S. W. van Nor-

mans, dažas stundas agrāki aizmiga pie uztvērēja.

Laikraksts vēl piezīmē, ka Daniel kdze piedalījās sacensībā un tanī ar tādu izturību uzvarēja tamdēļ, ka viņai bij nepieciešami jādabū līdzekļi kādas operācijas izdarīšanai. Taču pārejot mājās, uzvarētāja no pārpūlēšanās sajuka prātā un bij jāaizved uz psichiātrisku slimnīcu.

«Liela» godalga, kurās dēļ notika šī mulķīgā sacensība, bija radioaparāts 200 dolaru vērtībā. Sacensības sākumā dalībnieku skaits bija pāri par 60 personām.

Ne «radiotisms», kā to Amērikā dēvē, bet gan tīrais «radioidiotisms».

Izdevējs un atbildīgais redaktors R. Kīsis.

Spīstuve «Latvija» Rīgā, Merķeļa ielā 15.

Ievēribai visiem radio cienītājiem.

Lai likvidētu pārpelikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio“ numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio“ numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2, 13 un 18, kuri krājumā vairs nav, aprēķinām par **15 santimiem** numuru.

Iesietie 1926. g. komplekti krājumā nav.

Atsevišķi žurnāla „Radio“ numuri par 1927. gadu (№№ 1—12), izņemot № 1, 1928. g. (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santimiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesieti kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās nu pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmakus bez tam vēl jāpieskaita 50 sant. pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami Rīgā, P. T. D. Galvenās darbnīcas veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, darbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t kantori uz žurnāla „Radio“ pasta tekošā rēkina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2—6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio“ numuru skaits nav pārāk liels, sev, iesieto komplektu ir maz, tad tos god. radio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam nevinčināties ar pieprasījumiem, jo krājumam izbeidzoties, žurnali brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušo žurnalu saturu rādītājs ir ievietots š g. žurn. № 2, uz ko griežam lasītāju ievērību.