

5. GADS

50 santimi

Nº 9 / 1930

# «Radio»

## Žurnāls technikai un zinātnei




Nenokavējiet š. g. radioizstādi.

**SATURĀ:** Latvijas VI. radioizstāde. — Daži vairāk lietojamie maiņstrāvas taisngrīzeļu lampu tipi. Moderns 3-lamp. uztvērejs ar maiņstrāvas tīkla pieslēgumu. — Kā darbojas ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpe? — Augstvērtīgs 3-lamp. uztvērējs ar līdzstrāvas tīkla pieslēgumu. — Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas. — Uztvērējs Philiton W.

# Pērciet Latvijas ražojumus! Ikkatrīs var iegūt...

mūsu jauno, Latvijā ražoto, 3-lampiņu

## PHILITON W. uztvērēju

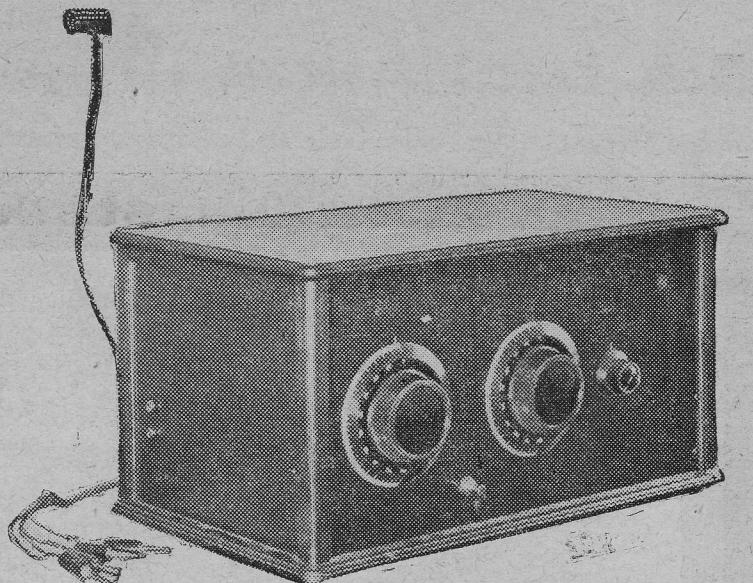

pieslēgšanai maiņstrāvas apgaismošanas tīklam

Bez akumulātora, tikai ar anodsprieguma aparātu  
Brīnišķīgs uztvērējs!

Ar PHILIPS brīnuma sērijas „Miniwatt“ lampiņām!

Vienkāršs ārejā izskatā, bet smalks konstrukcijā!

Apbrīnojama selektivitāte

Liels skaņu stiprums

Dabisks skaņu atdarinājums



**PHILITON W. uztvērēja cena tikai Ls 225.—**

**PHILIPS vienmēr visiem priekšā!**

Apmeklējet PHILIPS'a stendu radio izstādē, Rīgā

# «Radio»

**Zurnāls tehnikai un zinātnei**

Iznāk vienreiz mēnesī.

Numurs maksā 50 sant.

**Redakcija:** Rīgā, 1. Maskavas ielā 91, dz. 6. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galvenā pastā, pasta kastīte 773. Iemaksājumi un abonements nokārtojami uz mūsu pasta tekoša reķīna 996. Redakcijas tālrunis 30945.

**Abonēšanas maksi:** 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.50. Abonēšanas maksu pieņem Rīgā, Audēju ielā 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta - telegrafa kantoros, lielākās grāmatu tirgotavās un lielākos laikrakstu kioskos.

Visi iepriekšējie žurnāla „Radio“ numuri dabūjami vienīgi P. T. D. G. D. veikalā, Audēju ielā 15 Neatteikts abonements skaitas par pagarinātu uz nāk. gada ceturksni.

Nº 9

5. gads.

1930

## Latvijas VI. radioizstāde.

Ikgadus rudenī sarīkot radioizstādi ir palikusi par mūsu radiorūpnieku, tirgotāju un radioamatieru organizāciju tradīciju. Lai arī pēc būtības katru gadu visumā nekas jauns, sensacionāls, nevar parādīties, tad tomēr katru gadu šis, tas ir jauns, kas gadu iepriekš vēl nav bijis, jo izstāde ir pirmais atspogulojums veiktajiem techniskajiem un zinātniskiem pildinājumiem.

Apmeklējot izstādi, iepriekš jāmēģina atšķirt «radio-modes» pusi no īstajiem jauninājumiem. Pirmiņi būtu piemērots vecu, vecais izteiciens: «tie paši vēži, tikai citā kulītē.» Ārējais aparāta ietērpa grozījums vēl nepacel paša aparāta darbibu, un tapēc, ja apskatamies viņa iekšieni, bieži varēsim atrast vecos pazistāmos no agrākiem gadiem, ar vīsiem viņu lābumiem un klūdām. Skanīgais nosaukums te neko nevar līdzēt.

Istie jauninājumi nespeciālistam grūtāki saskatāmi. Tie pa lielākai daļai attiecās uz piederumiem un daļām. Tagadējā devīze šīnī ziņā ir: vislielākā precizitāte, lietderīgs izveidojums, lētākā cena. Pirmos divus sasniedz ar ilgiem laboratoriskiem pētījumiem un mēģinājumiem, pēdējo ar izgatavošanu lielā vairumā resp. sērijām. Tamēl agrāko ārkārtīgi daudzo rūpnieku — darbnīcu vietā stājušās dažas lielas firmas, jo tikai tām iepriekšams apmierināt visas prasības. Tas radiolietai nāk vienīgi par labu.

Mūsu š. g. radioizstādē reprezentētas visas Latvijas lielākās radiorūpniecības un tirdzniecības firmas. Ka agrāki, ta arī tagad te dominē mūsu Pasta un Telegrafa departamenta galveno darbnīcu radio nodaļa, kurā izvērtusies par plašāko Latvijas radiorūpnieku. Viņas nozīme vēl lielāka paliek tamēl, ka pateicoties tam, ka viss pēc iespējas tiek gatavots ar vietējiem materiāliem, no vietējiem strādniekiem, lielas vērtības paliek mūsu pašu zemē, kurās citādi aizplūstu uz ārzemēm, tādējādi veicinot pie mums bezdarbu un sekmējot valūtas samazināšanos. Bieži dzird sakām, ka mūsu vietējie ražojumi nevarot līdzināties ar ārzemju gatavojušiem. Bet pie šī jautājuma jāpieiet ar lielāko uzmanību, jo te vēl lielu lomu spēlē cilvēka psichiskā puse. Lieta tā, ka esam paraduši skatīties ar neuzticību uz mūsu gatavojušiem vispirms tadēl ka mums ar milzīgu reklamu nav iestāstīts, ka tāds un tāds ražojums ir labs. Bet liela reklama maksā arī lielu naudu, un to galu galā jāmaksā pircējam; tas ta tad, kaut ko pērkot, samaksā zināmu daļu par to, ka viņām ir kaut kas jauks iestāstīts. Bet psichiskam iedvēsmojumam ir liela vērtība, jo ar to bieži var melnu padarīt par baltu. Tapēc arī lielās ārzemju firmas, kurās ir tiesām bagātas, un kuŗu nodaļas ir visā pasaulē, arī dažreiz var mētāties ar naudu, katrā stūri iestāstot par savu ražojumu priekšrocībām. Un ta ka arī pie mums Latvijā tas tiek da-

rīts, tad sekas no tam ir tās, ka uz mūsu pašu ražojumiem raugamies ar neuztīcību, jo vietējie rūpnieki ir spiesti aprobezoties tikai ar vietējo tirgu, t. i. dzīvot līdzī mūsu pašu tautas priekiem un bēdām. Nebūt negribam noliegt ārzemju fabrikātu priekšrocības, un mūsu žurnālā pat uz to aizrādam. Bet tikai tādā gadījumā, ja tas vietējā tirgū netiek no vietējiem rūpniekiem ražots. Ja tas tiek darīts, tad pie kādas novērtēšanas būtu piem. jāvadās no formulas: labums dalīts uz summu no cenas un valūtas aizplūduma kvadrātā. Piem. kāds ārzemju aparāts ir loti labs, vērtējams piem. ar skaitli 5. Cena tam arī ir laba, t. i. tas ir krietni dārgs; pienemsim to arī ar skaitli 5. Bet no šīs cenas  $\frac{4}{5}$  aiziet uz ārzemēm, pabalstot ārzemju rūpniecību, un tikai  $\frac{1}{5}$  paliek šeit muitas un citu nodevu veidā. Tād mūsu formulas skaitliskā vērtība būs:  $5:(5+4^2)=$  apm.  $\frac{1}{4}$ . Tāda būtu šī ārzemju aparāta īstā vērtība priekš mums. Turpretīm vietējais tamlīdzīgais ražojums varbūt vērtējams ar skaitli 4 (sliktāks tas nekādā ziņā nebūs). Toties cena tam arī būs ievērojami zemāka; to pienemsim tāpat ar skaitli 4, un no šīs cenas gandrīz viiss paliks tepat mūsu zemē, mūsu rūpniecības pabalstīšanai. Ta tad, ja neizbēgamo pašu ražojumu valūtas aizplūdu mu vērtēsim ar 1, tad pēc mūsu formulas  $4:(4+1^2)=\frac{4}{5}$ , mūsu vietējā aparāta vērtība visumā būs vairāk par trim reizēm lielāka. Tas būtu jāņem vērā katram, ka skata eksponātus š. g. radioizstādē. Tapēc, atgriežoties pie P.T.D.G.D. ražojumiem, jāuzsver viņu lielā relatīvā vērtība priekš mums, t. i. Latvijas iedzīvotājiem. Pilnīgi tas pats sakāms par pārējiem vietējiem rūpniekiem. To vajadzētu atcerēties mūsmāju niknajiem vietējo ražojumu kritikiem.

P.T.D.G.D. sagatavojušas šai sezonai dažus patīkamus jauninājumus. Piem. 3-lamp. tālstaciju uztvērējs, ar pilnu tīkla pieslēgumu, apgaismotu noskočošanos skalu, vienkloķa apkalpošanu un c. ērtībām. Uztvērējs iebūvēts glītā, oriģinalā izskata augstā kastē. Tālāk ievērību pelna pilnīgi vietēja izgatavojuma dažāda veida skalruņi, dažādi tīklstrāvas pārveidotāji, akumulatoru pildītāji ar kuproks-taisngriezēja patroniem, dažādi radiopiederumi un daļas. Publikas iepazīstina-

šanai rādīti arī darbnīcu izgatavotie raidītāji kuģu u. c. vajadzībām.

Otrs lielākais stends ir Philips sabiedrības ražojumiem. Te bez dažādiem ciņiem aparātiem ievērību pelna šeit sastādītais 3-lamp. uztvērējs Philiton W ar aizsargtīkliņa lampiņām, un maiņstrāvas tīkla pieslēgumu kvēlei. Ievērojot aizsargtīkliņa lampiņu ārkārtējās pastiprināšanas spējas, šis uztvērējs pēc savām spējām līdzīnās vismaz 4-lamp. uztvērējam ar normalām lampiņām, pie tam cenas ziņā tas ir krietiņi izdevīgs, jo pilns uztvērēja komplekts izmaksā apm. 225 latus, kamdēl tas iegādajams arī plašākām aprindām, sevišķi vēl tāpēc, ka tas dabūjams arī uz ilgāku izmaksu.

Philips sabiedrība sagādājusi arī mazu pārsteigumu apmeklētājiem, izstādot un demonstrējot ta saukto «radio-suni». Acu vietā šim «sunim» ir foto-šūnas, kurās reaģē uz gaismu; rodošās strāva ieslēdz nelielus elektromotorus, kuri saistīti ar skrituļiem, piestiprinātiem «sunā» kēpu apakšā. «Sunis» arvien virzās uz to pusi, ko kurienes nāk gaisma, un brīžiem izdod rējieniem līdzīgus trokšņus. Šķiet, vislielāko prieku šis eksponāts sagādā mazajiem apmeklētājiem, kuri katrai kustību uzņem ar lielu sajūsmu. Taču arī nopietnie apmeklētāji jautri pasmej par «sunā» savādām kustībām.

Arī citas firmas ir vecu vecie pazīstāmie. Katra no tām centusēs reprezentēties ar to labāko. Siks pārskats par eksponātiem atrrodams speciālu katalogā, kurš maksā 30 sant. un tas būtu uzska-tāms ka nepieciešams pavadonis katram apmeklētājam, sev. tādam, kurš nav pārrāk spēcīgs radiolietās. Izstādē bagātīgi tiek izdalītas dažādas reklamas lapiņas, brošūras un tml., ta ka daži reklamu «mednieki» var atstāt izstādi ar vairāk mārciņu smagu papīra paku. Ka reklāmas lapiņas tiks izvērtētas, ir šo «mednieku» noslēpums. Taču, ka tas jau agrāki bija, vislielākie reklamu vācēji ir tādi, kuriem parasti kabata vistukšāka, t. i. skolnieki un «jaunā paaudze».

Pirma reizi izstādē reprezentējās arī Rīgas Radiofons, aizņemot priekštelpu pie ieejas izstādē. Ir dažādas diagrammas un skaitli par radiofona darbību, ir uzņēmumi no techniskā personāla, mūzīkiem un citiem darbiniekiem. Loti intē-

resanta ir pakāpeniska noraidamās programmas papildināšana. Kamēr pirmā programma aizņem 3 mašīnraasta rindiņas, tikmēr pēdējā, t. i. izstādes atklāšanas dienas programma aizņem kādas 100 sīka petit raksta drukas rindas. Mazāk izprotamas parastiem apmeklētājiem ir dažādas kontroles ierīces studijā un pastiprinātāju telpā. Uz tām skatās vairāk ka technisku brīnumu, pilnīgi neizprotot viņu nozīmi, darbību un pielietošanu. «Smuks jau ir, bet kas viņu zin, kur tas derīgs,» ta, šķiet, pārāk bieži nodomās apmeklētāji. Bet lai vai kā, ar prieku var konstatēt ka radiofona «augstās sfiras» ir grozījušas savu ledainību un nākušas talkā publikas iepazīstināšanā ar radio sasniegumiem.

Radioamatierisms, šķiet, ja arī nav mīris, tad vismaz iegājis «pagrīdē». (Pie mums «radioamatierisms», šķiet ir pārāk ciešā sakarā ar naudas maku. Kam tas ir plāns, tas paliek par «radioamatieri» taisni tik ilgi, cik tas vajadzīgs, lai uzņūvētu sev kādu aparāteli, ar kuļu klaušīties priekšnesumus. Pēc tam «amatieris» ir izbeidzis savu gaitu, un paliek par «radiobirgeli»). Vismaz burtiskā nozīmē tas sakāms par amatieru nodaļu tagadējā izstādē, jo viņu telpas atrodas pagrabā. Liekās, te palikuši pēdējie mohikaņi no kādreiz slavenās «radioamatieri» cilts. Te savus epsponātus ir izstādījuši daži «radiosportisti», kuriem ir pietiekoši daudz laika un naudas visādiem eksperimentiem. Šķiet, būvēts ir visumā pēc parastām šēmām. Neredz ejam kādus īpatnējus, oriģinālus, celus, un tamdēļ aparāti visumā atgādina fabriku ražojumus, tikai ar sliktāku nostrādājumu. Bet amatieru uzdevums gan nav iet gatavi iemītus celus. Amatieru telpā ir jauks plakāts, ar uzrakstu, ka amatieri radiotech-

nikai izdarījuši neatsveramus pakalpojumus. Taču izteiciens «mūsu senči ir izglābūsi Romu», ne katrā vietā un ne no katra būtu lietojams.

Isvilņu nodaļa ir bēdīga. Šķiet, iemesls tam būs «smagie, uzgūlušies, bluķi» augstākās, noteicošās aprindās. Neiztrūkstoši ir goda vietā redzami mūsu īsvilņnieku veterana A. Kārkliņa kga (YL2K) eksponāti: uztvērējs un vilņu mērs, un aiz tiem milzīgs daudzums qsl kartīnu, kas norāda uz mūsu īsvilņu vecmeistarā apbrīnojamo «radiospīrgtumu». Bez tam vēl ir daži jaunāki «matadori» īsvilņu laukā.

Tāds nu būtu īsumā pārskats par tagadējo radioizstādi. Jāpiezīmē, ka Rīgas Radiofona techniskā daļa bija paredzējusi izstādīt un demonstrēt vietējā izgatavojuma tālredzēšanas iekārtu, t. i. raidītāju un uztvērēju. Šķiet, to uzstādīs vēl izstādes laikā, un tad nu mūsu interesentiem būs iespējams visos sīkumos izskatīt sensacionēlā izgudrojuma, t. i. tālredzēšanas, aizkulises, jo tiklab raidītājs ka uztvērējs paredzēts pilnīgi atklāts, bez ārējās segas.

Plašai publikai izstāde sniedz daudz ko interesantu, un tāpēc nekādā ziņā nevajadzētu viņu nosebot. Izstāde būs atklāta katru dienu līdz 19. oktobra vakaram, kamēdēl ikviens varēs sev atlicināt dažas stundas un aiziet uz Vingrotāju ielu. Cītādi būtu jārunā ar slavenā prof. A. Einsteina vārdiem, kurus tas izteicis š. g. Berlīnes radioizstādes atklāšanas runā:

«...Vajadzētu kaunēties visiem tiem, kuri bez kādām pārdomām zinātnes brīnumus izlieto savā ikdienišķā dzīvē un no tiem neizprot vairāk, ka govs no augu botanikas, kurus ta ar dzīvniecisku labajūtu aprīj...»

Argus.

## Radiocienītāji!

Apmeklējet š. g. RADIO ISTĀDI!

Atvērta ikdienas līdz plkst. 22. Vingrošanas biedrības zālē,  
Vingrotāju ielā № 1.

## Daži pie mums vairāk lietojamo maiņstrāvas taisngriezēja lampiņu tipi.

Ja iepriekšējā numurā pie dažu vienkāršāku maiņstrāvas tīkla aparātu aprakstiem aizrādījam, ka ne pārāk stiprām strāvām lietojamas arī parastās uztverošās lampiņas, tad pie uztvērējiem ar lielāku lampiņu skaitu, piem. 3 un vairāk, tās jau nav lietojamas. Parastās lampiņas lietojamas vienpusīgai strāvas taisngriešanai. Ja šo taisngriešanas veidu lietotu lielākām iekārtām, tad, vispirms, tas iznāktu pārāk neekonomiski, jo vismaz 50% no strāvas netiek izmantotas, un otrkārt, pie lielākām strāvām, dažu desmitu miliamperu stiprumā, šādas vienpusīgi taisngriestas strāvas nogludināšana (izfiltrēšana) jau radītu ievērojamas grūtības. Tapēc katrai zinā pie iekārtām pāri par 2 lampiņām ir jālieto divpusīgā strāvas taisngriešana, lai gan jāaizrāda, ka tā ieteicama arī mazākām iekārtām savas labākas darbības dēļ.

Strāvas taisngriešanai lieto speciālas taisngriezēja lampiņas. Viņu ir krietni daudz, piemēroties dažādām prasībām. Katrā firma izlaiž savu tipu. Taču visumā tās var sadalīt dažās klasēs, jo, galu galā, visām taisngriezēja lampiņām ir vienādi darbības principi. Te apskatīsim dažus, Latvijā visvairāk lietojamos, tipus. Visumā, visas taisngriezēja lampiņas var iedalīt sekošās trīs galvenās grupās: proti, lampiņas ar augstu vakumu, lampiņas ar kādu cēlgāzes pildīju un ta sauktās mirdzlampiņas. Pirmām divām grupām ir kvēlkatods un parasti 2 anodi, bet trešai ir auksts katods un stieņveidīgi anodi, ievietoti katoda iekšpusē, kurš ir zvanaveidīgā (sēnveidīgā) izveidojumā. Taisngriezēja lampiņas ar kvēlkatodu un augstu vaknumu parasti domātas augstākiem spriegumiem, bet ne visai spēcīgām strāvām (piem. anodaaparātiem), bet ar kvēlkatodu un gāzes pildīju samērā zemiem spriegumiem, bet toties stiprākām strāvām, piem. akumulātoru pildīšanai un tamlīdzīgām vajadzībām. Mirdzlampiņas parasti domātas vienīgi augstākiem spriegumiem, ne visai lielīem strāvas stiprumiem, un tās lietojamas vienīgi anodaparātiem.

### Philips taisngriezēja lampiņas.

Philips sabiedrība pie viņas firmas lampiņu lietošanas ieteic griest vērību uz seko-

šo. Visas taisngriezēja lampiņas ir ar kvēlkatodu. Augstvakuma lampiņas visvairāk piemērotas augstu spriegumu, bet nelielu strāvu taisngriešanai. Galvenais šo lampiņu pielietošanas laiks ir anoda sprieguma aparātiem radiouztvērēju vajadzībām, spēka pastiprinātājiem un arī raidītājiem. Augstvakuma lampiņas priekšrocība pret tādām ar gāzes pildīju ir tā, ka te iztieki ar daudz mazāku filtra ķēdi (t. i. mazākām drošelēm un kondensātoriem) strāvas pulsāciju nogludināšanai. Philips taisngriezēja lampiņas ar augstu vakuumu parasti izveidotas no 200—1000 voltu spriegumiem, pie strāvas stipruma līdz 125 miliamperiem. Turpretim ar gāzi pildītās taisngriezēja lampiņas domātas samērā nelieliem spriegumiem, bet stiprākām strāvām. Tās izlietojamas akumulātoru pildīšanas stacijās, radiostacijās, vispārīgi dažādās telegrafa un signalizācijas iekārtās. Ar gāzi pildīto lampiņu sprieguma augstums parasti nav lielāks par 30 voltiem. Ir gan daži speciāli izveidojumi, kuri atļauj spēcīgu strāvu taisngriešanu pie visai augstiem spriegumiem (piem. 4000 v. un 150 mA, vai 3000 v. un 300 mA), bet tie lietojami tikai sevišķas iekārtās.

Philips taisngriezēja lampiņu mūžs ir vidēji apm. 2000 stundas. Bet pie prātīgas lietošanas šis darbības ilgums var tikt krietni palielināts.

### Philips taisngriezēja lampiņas tīkla piesleguma aparātiem.

**Nr. 506** dod līdz 60 mA pie 200 voltiem, (trafo  $2 \times 300$  v.), pie divpusīgas iztaisnošanas (mērots pie 6 mF filtra kondensātora spailēm). Kvēlkatodam vajadzīgā strāva ir 1 amp. pie 4 voltu sprieguma.

**Nr. 505** ir līdzīga iepriekšējai, tikai domāta vienpusīgai iztaisnošanai. Ta var dot līdz 400 voltiem (trafo 400 v.) pie 30—50 MA strāvas. Pārejie dāti ka agrāki.

**Nr. 1800** ir taisngriezēja lampiņa visai mazām strāvām resp. nelielīem uztvērējiem. Viņa var dot līdz 15 mA pie apm. 150 v. (Trafo 200 v.) Katoda kvēlspriegums ir 4 v. un strāva 0,15 amp.

**Nr. 1810** ir līdzīga iepriekšējai, tikai mazliet lielākām jaudām, jo spēj atdot līdz 25—

30 mA. pie apm. 200 v. (trafo 250 v.) Kvēlspriegums ir 4 v. un strāva 0,3 amp. Abi šie pēdējie tipi ir vienpusīgai taisngriešanai.

**Nr. 1801** ir tāpat nelielām jaudām, tikai ar divpusīgu taisngriešanu. Spēj atdot līdz 30 mA. pie apm. 200 v. (trafo 2×220 v.) Katoda kvēlspriegums ir 4 v., un strāva 0,6 amp.

Pēdējos 3 tipus lieto nelielos uztvērējos.

**Nr. 373** ir domāta vienpusīgai taisngriešanai. Spēj atdot līdz 40 mA. pie apm. 200 v. (trafo 220 v.) Katoda kvēlspriegums ir 4 v. un strāva 1 amp.

**Nr. 1560** ir spēkā pastiprināšanas iekārtām. Taisngriešana ir divpusīga. Spēj atdot līdz 125 mA. pie apm. 250—300 v. (trafo 2×300 v.) Katoda kvēlspriegums ir 5 volti un strāva 2 amp.

Sie būtu galvenie tipi, kādi lietojami anoda strāvas aparātiem. Ir bez minētiem vēl daži tipi, bet tie tik daudz netiek lietoti. Tuvāki dati par tiem dabūjami Philips pārstāvniecībā, Rīgā, Kungu ielā Nr. 2.

### Philips taisngriežēja lampīnas techniskām vajadzībām (akumulātoru pildīšanai un tml.).

**Nr. 1010** ir divpusīgai taisngriešanai. Spēj atdot līdz 1,3 amp. pie 30—40 voltiem, (trafo 2×85 v.) t. i. var uzpildīt 12 un vairāk akumulātoru elementus (celles). Katoda kvēlspriegums 1,8 volti, kvēlstrāva 3,5 amp.

**Nr. 328** ir divpusīgai taisngriešanai, bet ar mazāku spriegumu ka agrāki. Spēj atdot līdz 1,3 amp. pie apm. 18—20 voltiem, (trafo 2×28 v.) t. i. var uzpildīt līdz 6 akum. elementus. Kvēlspriegums 1,8 v., kvēlstrāva 2,8 amp.

**Nr. 451** ir līdzīga iepriekšējām, bet var atdot līdz 1,3 amp. pie 12 v. sprieguma, (trafo 2×16 v.) t. i. var uzpildīt līdz 3 akum. elementus.

**Nr. 1002** ir vienpusīgai taisngriešanai, un domāta anoda akumulātoru uzpildīšanai. Spēj atdot līdz 90 mA. pie apm. 140 v. (trafo 160 v.) t. i. spēj uzpildīt līdz 50 elementus. Kvēlspriegums ir 1,8 volti, kvēlstrāva 2,8 amp.

**Nr. 1018** ir vienpusīgai taisngriešanai, domāta ilgpildīšanas aparātiem. Atdod līdz 200 mA. pie 12—16 voltiem (trafo 16 v.). Kvēlstrāva 1,8 amp., kvēlspriegums 1,8 volti.

**Nr. 367** ir domāta sevišķi lielām uzpildīšanas iekārtām (garāžām u. c.). Strāvas iztaisnošana ir divpusīga. Spēj atdot līdz 6 amp. pie 30—40 voltiem, (trafo 2×45 v.) t. i. spēj uzpildīt līdz 6 akumulātoru celles ar visai lielu ietilpību (autoakumulātori). Kvēlspriegums katodam ir 1,8 volti, kvēlstrāva apm. 8 amperi.

Sie būtu Philips fabrikatu visvairāk lieojamie tipi.

### AEG. strāvas taisngriežējs «Raytheon».

AEG «Raytheon» ir mirdzlampiņas veids, un tāpēc neprasa katoda karsēšanu. Sakarā ar to atkrit kvēlpavediens, kas dažreiz ir loti parocigi, jo vispirms tikla transformatoram nav vajadzīgi speciāli kvēles tinumi taisngriežēja lampīnai un bez tam ir lielāka drošība, ka nav nekādu iekšējo savienojumu, kuri dažreiz var gadīties pie taisngriežējiem ar kvēlpavedienu.

Katods te ir sēnveidīga (zvanveidīga) izskata, kurā iedobumā no apakšas ievietoti divi stieņveidīgi anodi. Lai anodi būtu stigrāki, un lai izsargātos no atpildīšanas ārpus viņu galiem, uz anodiem uzbāztas steatīta masas caurulītes, caur ko anodi izskatās itin resni. Lampīnās balons ir pildīts ar retinātu helija gāzi.

Lampīnās mūžs no firmas netiek atzīmēts. Tikai aizrāda, ka tas esot ilgs. Šo taisngriežēja lampīnu firma AEG lieto savos tikla uztvērējos, kuru raksturīgais nosaukums sākas ar «Gea...» (piem. Geadem, Geatron u. t. t.). Latvijas pārstāvis, šķiet, ir firma «Siemens». Pārdošanas vieta: P. T. D. Galv. darbn. veikals, Audēju ielā 15. Cena Ls 16,—. Dabūjams ir viens tips, **Nr. G. 132**. Tas spēj atdot līdz 100 mA. pie apm. 150—200 voltu sprieguma. (trafo 2×300 v.) Taisngriešana ir divpusīga.

### «Rectron» taisngriežēja lampīnas.

«Rectron» lampīnu baloni pildīti ar sevišķu gāzes maisījumu, kuri pēc firmas datiem, visai veicinot lampīnas labo darbību. Lampīņa ir ar kvēlkatodu, un tāpēc ta spēj atdot diezgan ievērojamu stipruma strāvu. Sprieguma kritiens lampīnā ir niecīgs, un nav atkarībā no noņemtā strāvas stipruma.

Rectron sabiedrība izgatavo lielāku daudzumu speciālu taisngriežēja lampīnu tipu, un sakarā ar to, jebkura prasība var tikt apmierināta.

### «Rectron» taisngriezēji uztvērēju vajadzībām.

**Nr. R. 21** ir nelieliem uztvērējiem, līdz 3 lampiņām. Dod līdz 30 mA pie apm. 160 v. (trafo  $2 \times 180$  v.) Kvēlsriegums  $2 \times 0,9$  v., kvēlstrāva 1,8 amp. Divpusīga taisngriešana.

**Nr. R. 33** domāts spēcīgākām strāvām, lai arī mazliet mazākiem spriegumiem. Spēj dot līdz 200 mA. pie apm. 120 v. (trafo  $2 \times 125$  v.) Neskatoties uz spēcīgo strāvu, sprieguma kritiens ir neliels un tā lietojama arī vislielākos uztvērējos tikla pieslēguma daļā. Kvēlsriegums  $2 \times 0,9$  v., kvēlstrāva 2,8 amp. Taisngriešana divpusīga.

**Nr. R. 220** ir tāda pat ka agrāki, bet ar lielāku līdzstrāvas spriegumu, proti apm. 200 un vairāk volti. (trafo  $2 \times 185$  v.) Tapēc lietojama spēka pastiprinātāju iekārtās.

**Nr. R 0423** ir no 4 voltu sērijas, jo kvēlei prasa pie 0,6 amp. 4 voltus, kamēdēl ērti piemērojās parastiem tikla transformātoriem. At dod līdz 30 mA. pie apm. 200 v. (trafo  $2 \times 220$  v.) Lietojama nelielos anodaparātos. Taisngriešana divpusīga.

**Nr. R. 0437** ir tas pats, ka agrāki. Tikai atdotā jauda lielāka, proti 75 mA. pie apm. 250 v. (trafo  $2 \times 300$  v.) Kvēlsriegums ir 4 v., kvēlstrāva 1 amp.

**Nr. R 0424** ir ar vienpusīgu taisngriešanu. At dod līdz 30 mA. pie apm. 200 v. (trafo 230 v.) Kvēlsriegums ir 4 v., kvēlstrāva 0,3 amp. Lietojama nelielās iekārtās.

**Nr. R 500** ir spēka pastiprinātāju taisngriezēja lampiņa. Dod līdz 300 mA. pie apm. 500 voltu (trafo  $2 \times 500$  v.) sprieguma. Kvēlsriegums 2,1 volti, kvēlstrāva 4,5 amp. Taisngriešana ir divpusīga.

### «Rectron» taisngriezēji techniskām vajadzībām (akumul. pildišanai un tāml.).

**Nr. R 44** dod līdz 1,3 amp. pie apm. 18—20 voltiem. (trafo  $2 \times 28$  v.) Atlauj uzpildīt līdz 4 akum. elementus. Kvēlstrāva 3,5 amp., kvēlsriegums  $2 \times 0,9$  v. Taisngriešana divpusīga.

**Nr. R 45** ir tas pats, tikai piemērota lielāka skaita akumul. elementu pildišanai, proti, līdz 14 elementiem. (trafo  $2 \times 72$  v.)

**Nr. R. 33** ir jau iepriekš aizrādīta, ka lietojama anodaparātos. Taču, sakarā ar lielo

atdodamo strāvu, ta lietojama arī anodakumulatoru pildišanai, līdz 60 elementiem (resp. 120 v. baterija), ar 0,07—0,1 amp. strāvu. Taisngriešana divpusīga. (trafo  $2 \times 125$  v.)

Tie nu būtu galv. «Rectron» taisngriezēju tipi, kuri varētu interesēt radioabonentus. Ir vēl daži speciāli tipi, par kuriem tuvākus datus var saņemt pie «Rectron» lampiņu pārstāvja, šķiet, A. s. Foto-Radio Centrāle A. Leibovič, Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 2.

### Schrack «Triotron» taisngriezēja lamp.

**Nr. GD 24** dod līdz 80 mA pie apm. 200 voltiem. Kvēlsriegums 4 v., kvēlstrāva apm. 1 amp.

### Seibta taisngriezēja lamp.

Seibta taisngriezēja lampiņu viena daļa (Anotroni) darbojās pēc mirdzlampiņu principa ar gāzes pildiņu. Tapēc tās ir nejūtīgas pret mechaniskiem satricinājumiem, pārslogojumiem un tml. klizmām. Tips Anotron A dod līdz 100 mA. strāvu, tips B līdz 80 mA. Lampiņas ievietojamas parašas radiolampiņu pamatnēs.

**Nr. VG 220** (veids A vai B) dod līdz 250 v. spriegumu (trafo  $2 \times 300$  v.). Taisngriešana divpusīga.

Bez Anotroniem ir vēl daži tipi ar kvēlkatodu un augstu vaknumu.

**Nr. EG 200** dod līdz 25 mA. pie apm. 200 v. (trafo 250 v.). Kvēlsriegums 0,3 amp. Taisngriešana vienpusīga.

**Nr. VG 230** dod līdz 30 mA pie apm. 200 v. (trafo  $2 \times 250$  v.). Kvēlsriegums 4 v., 0,6 amp. Taisngriešana divpusīga.

**Nr. VG 240** dod līdz 75 mA. pie apm. 200 v. (trafo  $2 \times 250$  v.). Kvēlsriegums 40, kvēlstrāva 1,1 amp. Divpusīgi.

### TE—KA—DE taisngriezēja lampiņas.

**Nr. 4 G 15** dod līdz 15 mA. pie apm. 200 v. (trafo 250 v.). Kvēlspr. 3,8 v., kvēlstr. 0,15 amp. Vienpusīga.

**Nr. GT 138** dod līdz 60 mA., 200 v. (trafo 250 v.). 3,5 v. un 0,5 amp. Vienpusīga.

**Nr. 3 G. 30** 30 mA., 200 v. (trafo  $2 \times 25$  v.). 3,8 v. pie 0,3 amp. Divpusīga.

**Nr. 3 G. 130** 60 mA., 200 v. (trafo  $2 \times 250$  v.). 2,5 v. pie 1,3 amp. Divpusīga.

**Nr. 4 G 200** 125 mA. pie 250 v. resp. 160 mA. pie apm. 200 v. (trafo  $2 \times 300$  v.). 3,8 pie 2 amp. Divpusīga.

#### «Telefunken» taisngriezēju lampiņas.

**Nr. RGN 354** 25 mA pie 200 v. (trafo 250 v.) 4 v., 0,3 amp. vienpusīga.

**Nr. RGN 1304**, 100 mA, pie 400 v. (trafo 500 v.) 4 v.; 1,1 amp. vienpusīga.

**Nr. RGN 504**, 30 mA. pie 180 v. (trafo  $2 \times 220$  v.) 4 v.; 0,6 amp. Divpusīga.

**Nr. RGN 1604**, 75 mA. pie 250 v. (trafo  $2 \times 300$  v.) 40; 1,0 amp. Divpusīga.

**Nr. RGN 1503**, 75 mA. pie 250 v. (trafo  $2 \times 300$  v.) 2,5 v.; 1,5 amp. Divpusīga.

**Nr. RGN 2004**, 160 mA. pie 250 v. (trafo  $2 \times 300$  v.) 40; 2 amp. Divpusīga.

**Nr. RGN 1500** ir mirdzlampiņas veids. Dod 100 mA. pie apm. 250 v. max. (trafo  $2 \times 300$  v.). Divpusīga. (Tips Raytheon).

Priekštāvis A. S. Siemens, Aspāzijas blv. 3.

**P i e z ī m e:** Nelielām ierīcēm, pie 1—2 lamp. uztv. labi lietojamas lampiņas RE 054 vai RE 134.

#### «Valvo» taisngriezēja lampiņas.

**G 415**, 15 mA, 100 v. (trafo 150 v.) 40; 0,15 amp. Vienpusīga.

**G 425**, 25 mA, 200 v. (trafo 250 v.), 40; 0,25 amp. Vienpusīga.

**G 460**, 30 mA, 200 v. (trafo  $2 \times 220$  v.), 4 v.; 0,6 amp. Divpusīga.

**G 490**, 75 mA, 250 v. (trafo  $2 \times 300$  v.), 4 v.; 1 amp. Divpusīga.

**G 3140**, 75 mA, pie 250 v. (trafo  $2 \times 300$  v.), 2,5 v.; 1,5 amp. Divpusīga.

**G 2340**, 300 mA, pie 300 v. (trafo  $2 \times 340$  v.), 1,8 v.; 2,8 amp. Divpusīga. Lietojama spēka pastiprinātājiem.

**G 4400**, 300 mA, pie apm. 300 (trafo  $2 \times 350$  v.), 4 v.; 4 amp. Divpusīga. Lietojama spēka pastiprinātājiem.

«Valvo» pārstāvis ir A. Witt, 1. Smilšu ielā 22.

**P i e z ī m e:** Pie katras lampiņu tipa iekavās ievietots vajadzīgais transformatora spriegums (trafo ir saīsinājums no transformatora), piem. trafo  $2 \times 220$  v. nozīmē, ka transformatoram jādod sekundārā tinumā 2 reizes pa 220 voltiem, kurus tad pievada abiem taisngriezēja lampiņas anodiem.

Te atzīmējam tikai rakstūrīgākos tipus, kādus pie mums visbiežāk varētu sastapt. Ir vēl liels daudzums citu tipu dažādām vajadzībām; tuvākas ziņas arvienu var dabūt pie attiecīgiem pārstāvjiem. Te atzīmēto lampiņu cena vidēji svārstās ap 20 latiem (no 16—22 ls). Taču ir arī lētāki un dārgāki tipi.

Labākos tīkla pieslēguma aparātos ir ievietotas arī tā sauktās pretestības lampiņas resp. regulatora lampiņas. Šīm lampiņām ir tās ipašības, ka viņās automātiski regulē caurplūstošās strāvas stiprumu pilnīgi noteiktā lielumā, neskaitoties uz tīkla sprieguma svārstībām. Piem. ja tās ir izgatavotas 60 mA. strāvai, tad tās gādās par to, lai šī strāva pienāktu uztvērēja ir piem. pie 180 v. sprieguma, ir 140 v. vai tamlīdzīgi. Ja pretestības lampiņas nebūtu, tad pie lielāka sprieguma būtu arī lielāka strāva (jo  $J=E:R$ , pie kam  $R$ , vispārīgi, nemainīgas). Lampiņās ir tieva dzelzs stiepulīte, un tā ievietota retinātā ūdejražā atmosfārā. Viņu pielietošana sev. ir no svara tādās vietas, kur jārēķinas ar samērā lielām tīkla sprieguma svārstībām, piem. mazākās spēka stacijās provincē. Lielpilsētās, kā Rīgā, kur tīkla spriegums praktiski ir konstants, šīm lampiņām mazāka nozīme, un tāpēc apakstos tās parasti nepieemin. Šo lampiņu tipi ir vairāki, piemēroti dažādiem spriegumiem un strāvām. Šķiet Latvijā, pretestības lampiņas dabūjamas vienīgi no Philips sabiedrības, kur ir šādi tipi: Nr. 3006, 340, 1011, 329, 425, 1003. Tuvākas ziņas par viņām dabūjamas pārstāvniecībā, Rīgā, Kungu ielā Nr. 2.

## Moderna 3-lampiņu uztvērējs ar maiņstrāvas tikla pieslēgumu.

Šeit par pamatu izlietosim mūsu modernizēto 3-lampiņu uztvērēju, kura šēma atrodama žurnālā «Radio» Nr. 4, no š. g., lpp. 103. Negrozot gandrīz neko no aprakstā minētā, te vienīgi pievienosim tīkla pieslēguma aparātu un pirmajām 2 pakāpēm izlietosim maiņstrāvas uztvērēja lampiņas ar netieši karsējamio katodu.

Tā tad visi dati attiecībā uz spolēm un pārējām daļām paliek ka jau aizrādīts ievietota aprakstā. Tagad, izejot no šis šēmas, apskatīsim, kādas prasības attiecībā uz elektrisko strāvu mums stāda pārtaisītais uztvērējs.

Attiecībā uz kvēlstrāvu konstatējam sekošo. Ja lietojam Philips E 435, E 424 un B 443 (Telefunken REN 804, REN 1104, RES 164 d vai Valvo H 4080 D, A 4110, L 415 D), kādi tipi būtu šīni ziņā normālais atrisinājums, tad kvēlstrāvas patēriņš vidēji ir  $0,9+0,9+0,15$  amp. = amp. 2 ampēri. Kvēlspriegums ir 4 volti. Parasti tikla strāvas transformatoros kvēles tinumi ir paredzēti 5 amp. strāvai pie 4 v.

Anoda spriegumam pēdējai lampiņai jābūt apm. 150 volti. Tāpēc atkarībā no drošēju spolu u. c. pretestībām, no transformatora sekundārā augsto spriegumu tinuma jādabū 200—250 voltus; pirmā lampiņa patēriņš apm. 5 mA, otra varbūt tikpat, trešā kādus 15 mA, kas kopā iztaisītu apm. 25—30 mA. Sprieguma dalītāju ņemsim ar 10.000 omu pretestību, kurš pie 250 v. patēriņš  $250 : 10,000 = 25$  mA. Taisngriezis tāpēc tiks noslogots ar apm. 50—55 mA. Bez tam mums ir paredzēta, taisngriezēja lampiņa ar kvēlkatodu, kura karsēšanai, transformatorā parasti ir sevišķi tinumi, kuŗi pie 4 v. dod 1 amp.

Pieņemsim vēl, ka esam izvēlējušies Philips taisngriezēja lampiņu Nr. 506, kura dod tuvinējus, mazliet augstākus, skaitļus par prasītiem. Tas ir jo labāki, jo mums arvienu būs zināma spēka rezerve. Kādu nu transformatoru šai lampiņai izvēlēties. Mums patreiz pie rokas ir Görler sabiedrības prospeks. Tur priekš N 506 ir atzīmēts transformatora tips N10. Tas spēj dot apm. 60 mA pie 200 voltiem, kas mūsu vajadzībām vairāk ka pietiekoši. Bez tam te ir arī visi vajadzīgie tinumi uztvērēja lampiņu karsēšana un tāpat pašas taisngrie-

zēja lampiņas vajadzībām. (4 v. 5 amp. un 40. 1 amp.).

Nākošais solis ir filtra kontūra sastāvdaļu izvēle. Tā kā te ar pārliecīgi stiprām strāvām nebūs jāstrādā, (max. 50 mA.), tad visumā var pieņemt, ka pietiekoša būs viena drosele, ar 2 novadkondensātoriem. Skatoties atkal to pašu Görler prospektu, redzam, ka šim gadījumam atbilst vairāki tipi. Piem. tipam D 5 pie 40 mA. ir. 30 Hy pašindukcija, pie 70 mA — 18 Hy. Tipam D 7 pie 40 mA, 31 Hy, pie 70 mA — 20 Hy, bet tipam D 8 — 26 Hy. Līdzstrāvas pretestība ir 350 omi, 300 omi, 250 omi. D 8 ir vislielākā, D 5 mazākā drosele, cenas apm. Ls 24,— līdz 15,—. Izvēlēsimies lielāko tipu D 8, lai arī ta maksā dažus latus vairāk, jo tad mums arvienu būs zināma rezerve varbūtējiem tūrpākiem pārveidojumiem. Sprieguma kritiens droselē būs  $250 \times 50$  mA = 12,5 v., tā tad ne visai augsts.

Pulsāciju noglūdināšanas kondensātori jāņem vispirms ar tādu garantiju, lai caursīšanas spriegums būtu vismaz triskārtējs, t. i., mūsu gadījumā apm. 600 v. Šāds spriegums gan tieši nav; bet nelielām iekārtām, piem. ka no mums pašreiz apskatāmā, mēs apmierināties varam arī ar tuvinēju garantiju, proti ar 500 v. Taču lielākām iekārtām ar varbūtēju augstāku transformatoru spriegumu ir jālieto kondensātori ar 1000 v. caursīšanas sprieguma garantiju.


Daudzas firmas ražo filtra kondensātorus. Mums pašreiz pie rokas ir Hydra kondensātoru prospeks. Te atrodam attiecīgos kondensātorus zem N 2038, pie grupas 1c. Viņu cena ir apm. Ls 4,— gabalā. Mūsu gadījumā tie pilnīgi noder, lai gan dažreiz lielākas ietilpības kondensātori darbojas labāk. Bet tie ir krieti dārgāki.

Visi novadkondensātori mums ir ar 1 mF kapacitāti. Viņu cena ir apm. Ls 1.70 gabalā.

Sprieguma sadalītāju var ņemt vai nu stiepules tītu, vai arī stiepveidigu, (tā saukto «Ocelīt» stienīti). Pirmie mazāk silst, kāmēr otrie ir drusku lētāki. Cena pie 10.000 omiem ir 4 un 3 lati. Mūsu gadījumam ņemsim ar stiepuli tītu sadalītāju (piem. Alvays, Nr. 1103 pēc A. Leibovič kataloga), kuŗam ir 4 atzarojumi. Negativajam tīkliņa

priekšspriegumam nēmam pretestību apm. 500 omu lielumā, kura var panest lielu noslogojumu, (līdz dažiem vattiem), jo caur

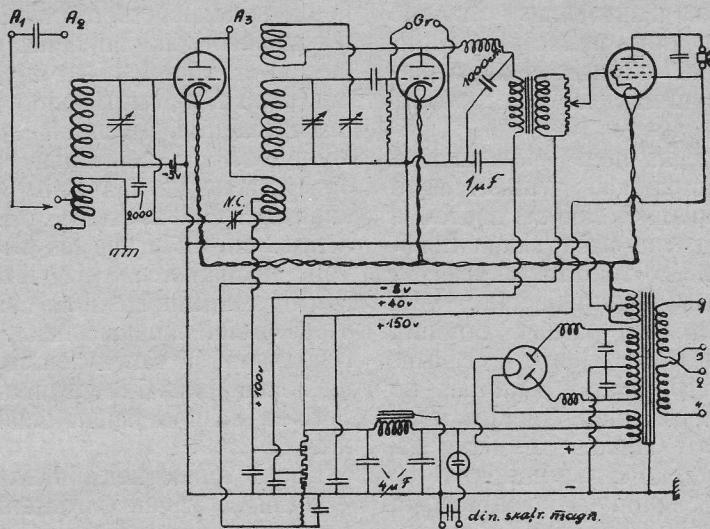Saprotams, šis izcenojums ir vienīgi tuvinējs, un tas var grozīties uz mazāko pusī, jo, ka dzird, piederumu cenas šo sezonu bū-



3-lampju uztvērējs ar maiņstrāvas tīkla pieslēgumu. (Principa ūema.)

šo pretestību plūst arī visa anoda strāva. Labi ir lietot potenciometri, jo tad ērti pie-regulēt vajadzīgo tīkliņa priekšspriegumu. Mūsu gadījumā, pie 500 omu pretestības tīkliņam tiks pievesti apm. minus 10 volti, kas ir pilnīgi pietiekošs vidusmērs.

Tā tad, bez uztvērēja, kuru jau esam apskatījuši žurnālā Nr. 4, no š. g., papildinot pēdējo ar pieslēgumu apgaismošanas tīklam, mums vēl būtu jāiegādājas sek. daļas.

Lampiņas Philips E 424 un

E 435 . . . . . apm. Ls 37,—

Taisngriezēja lampiņa Philips Nr. 506 . . . . . „ „ 25,—

Tīkla transformators Görler Nr. 10 . . . . . „ „ 22,—

Tīkla drosele Görler D 8 . . „ „ 20,—

Kondensātori Hydra:

2 gab. pa 4 mF (Nr. 2038) . „ „ 8,—

7 gab. pa 1 mF (Nr. 2035) . „ „ 12,—

2 gab. pa 0,1 mF (Nr. 2032) „ „ 2,50

1 gab. 0,5 mF (Nr. 2034) . „ „ 1,30

Sprieguma sadalītājs (piem. Alvays) . . . . . „ „ 4,—

Negatīva tīkl. sprieg. pretestība 500 omi . . . . „ „ 2,—

Kopā apm. Ls 133,80

shot zemākas. To varēs redzēt š. g. radioizstādē, kura notiks no 12—19. oktobrim.

Pie uzbūves resp. daļu sagrupēšanas ieteicams tīkla daļu novietot vienā uztvērēja galā, un vismaz droseli ar transformatoru atdalit ar metāla sienu no uztvērēja daļām. Vislabāk visu tīkla daļu būtu ievietot caurumotā metāla čaulā, lai aizkavētu savstarpeju iespaidošanos. Droseli ieteicams novietot stateniski pret transformatoru. Visus blokkondensatorus saliek blokā, un kopējās spailēs savieno ar vienu vadu, bet pie brīvajām spailēm pielodē attiecīgos pievadus. Visus ekrānus, dzelzs serdes savieno ar vadu, kuru savieno ar mīnusa vadu un iezemo. Daļu savienošana skaidri izprotama no šēmas. Gadījumā, ja nelieto augstvakuma taisngriezēja lampiņas, bet gan ar gāzi pildītās (piem. Rectron), tad taisngriezēja lampiņas abos anoda pievados ieslēdz ātrmaiņu droseles, tītas uz apm. 3 cm. caurulīti no 0,2 mm stiepules. Jāuztin kādi 150 tinumi.

Pēdējā laikā diezgan bieži sāk lietot dinamiskos skaļrunus, dažu viņiem piemītošu priekšrocību dēļ atskānošanas dabīguma ziņā. Gadījumā, ja šāds skaļrunis ir ar svešierosmi, pie tam ar augstu spriegumu (piem. 120 v. pie 75 mA.), tad diezgan ērti ierosmes enerģiju var iegūt šī paša taisn-

griezēja. Tam nolūkam, nēm pa atzarojumam no plus un minus, vada, pie kam no plus vada nākošam atzarojumam ieslēdz serījā neonā mirdzlampiņu, ar 110 v. degspriegumu. Abus atzarojumus savieno caur 1 mF kondensatoru pulsaciju nogludināšanai. Dinamiskā skalruna spales pieslēdz šiem atzarojumiem, ievērojot polaritāti.

Gramofona pieslēgus nēm pie audiona lampīnas tīkliņa un katoda. Parasti tagad pārdošanā ir kompletas skaņu noņēmēja iekārtas, sastāvošas no paša skaņu noņēmēja (skaņu galviņas), roktura un ieslēgtā potenciometra — skaluma regulētāja. Visa būvētāja darbība ir tikai pareizi novietot galviņu pret platu ripu (telēki). Vispirms skaņu galviņai, resp. adatai, skatoties no sānilem, ar gramofona plati jāveido apm. 60° leņķi. (Parasti tagad galviņas slīpums jau fabrikā iereģulēts uz noteiktu, vadādzīgo, lielumu). Skaņu galviņas roktura atbalsta punktu uzzin ūšadi: Izgriež no pāpīra ripu gramofona plates lielumā (parasti ar 15 cm. radiusu). Vidū ar cirkeli ievēlk aplocei, 5 cm. radiusā. No aploces malas līdz ripas malai tad būs vieta skaņu ierakstiem, un šīnēs robežas jākustās skaņu noņēmēja rokturim — svirai. Atbalsta punktu tad dabūsim ūšadi: rokturi grozot, ar viņu ka ar radiju uzzīmēsim loku, kurā viens gals būs plates (ripas) centrā, bet otrs — ripas malā (radiusa gals): loks kādā vietā krustos iekšējo aploci; loka daļu, no iekšējās aploces līdz ripas malai pārdalam uz pusī, un tad šīs loka daļas vidus punktu savieno ar centru. Uz šīs taisnes, loka daļas viduspunktā, uztādam stāteni (perpendikulāru taisni), un uz viņa pagarinājuma kādā noteiktā vietā būs atbalsta punkts, pie tam tādā attālumā, no izvilktais palīgtaisnes, kādā garumā ir skaņas noņēmēja rokturis, (svira).

Ja grib izlietot veco gramofona rokturi, tad ar piespiešanos var atstāt visu, ka agrāki, un ievietot skaņu galviņu šīnī rokturi. Taču tas nav pārāk ieteicams, jo tad skaņu galviņai ir nenormāls stāvoklis, no kam cieš reprodukcija un galvenais, plate, jo tā arī gadatu vārda pilnā nozīmē tiek «izkasīta» un tāpēc, ātri vien izbeidz savu gaitu. Labāki roktura stāvokli pārbaudīt pēc iepriekšējā.

Attiecībā uz dzinēja, resp. griezošām ierīcēm ir mināmi 2 veidi: atsperu mechā-

nisms un elektromotors. Pirmais ir labs, ja nav rīcībā elektr. strāva motoram, tā tad provincē, un ja bez tam vēlas gramofona ierīci izgatavot druskā lētāku. Vislabāk lietot dubultatsperu mechanismu, jo tas noteik vienmērigāki un ilgāki darbojas. Pārdošanā ir kompleksi ar atsperu mechanismu, platu ripu, uzgriežamo rokturi un ātruma regulētāju. Cena ir apm. 40—50 lati komplekts. Iemontēšana loti vienkārša. Jāņem koka kastiņa apm. 30 cm. uz malu, kādus 15 cm. augstumā. Dibena puse jāņem uz augšu, un pie tās pieskrūvē ar skrūvēm mechanismu. Ūzgriežamam rokturim izurbīj caurumu kastiņas sānos, attiecīgā vietā pretīm mechanismam. Taču kastiņas resp. saturošā rāmja lielums jāpiemēro skaņu noņēmēja sviras garumam un var gadīties, ka kastiņa jāņem lielāka, nekā aizrādīts.

Daudz labāk lietot elektromotoru ripas griešanai. Tagad pārdošanā ir loti daudzi tipi, lētāki un dārgāki. Amerikānu un angļu ražojumi ir krietiņi dārgi, parasti pāri par 150 latiem. Tie skaitās par labākiem. Citi fabrikāti ir lētāki, 70—100 lati gabalā, ieskaitot apgriezienu regulatoru un platu ripu (telēki). Loti izdevīgi ir tā sauktie lēni ejošie indukcijas motori (piem. Šveices fabrikāts Paillard), jo tie darbojas loti kluisu, bez dzirkstelēm (jo te nav kolektoru) un patēre samērā maz strāvas. Vienkāršā iemontēšana izdarāma tāpat ka agrāki teikts. Taču, ka saka, «reiz sunim ir pāri, arī astei jātiekt pāri», un ūšdu mechanismu ar motoru parasti iebūvē lielākā glītā uztvērēja skapītī, ta ka mums rodas glīts muzikas rīks, kombinējums no uztvērēja ar gramofonu. Skapītī atrodas arī skalrunis.

Elektromotorus parasti piestiprina pie rāmja ar atsperu skrūvēm, jo tie griežoties dod kaut arī nelielus, tomēr neizbēgamus satricinājumus.

Tā tad, ja vēlas gatavot ūšdu kombinētu, pilnā mērā ar apgaismošanas strāvu nodarbināmo radio un gramofona ierīci, šim nolūkam būdžetā jāparedz kādi 350—400 lati. Tad tiešām mums ir universāls muzikas instruments un glīts istabas dekorējums.


Interesentiem ieteicams attiecīgos, šīnī rakstā minētos, piedierumus apskatīt sarījamā radioizstādē, lai iepriekš iegādes iegūtu noteiktu jēdzienu par viņu izskatu, darbību u. t. t.

## Kā darbojas ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpe?



Pa dalai, lai uztvērēju padarītu jūtīgāku, bet pa lielākai daļai, lai uzlabotu selektīvitāti, iepriekš reģeneratīvā audionā ie-slēdz 1—2 un dažreiz arī vairākas ātrmaiņu strāvas pastiprināšanas pakāpes. Kamēr audiona un lēnmaiņu pastiprināšanas daļa izbūvējama arī ar samērā niecīgam zināšanām un tie, kā sakā, labi darbojas «uz pirmā rāviena», tikmēr pie ātrmaiņu pakāpēm jau krietni «jāpasvīst», lai kaut ko lietojamu izgatavotu. Te šī pakāpe nežēlīgi izsauc kaukšanu, kolīdz drusku ie-griež reostātu, te tā atkal pavismā nekādu iespaidu neatstāj, un uztvērējs strādā vie-nādi labi arī bez tās.

Principā uzdevums nav grūts. Uztver-tas svārstības uz ātrmaiņu lampiņas tīkli-ņa izsauc zināmas sprieguma maiņas, un tās pastiprinātā veidā izsauc tādas pat iz-maiņas anoda kēdē, kurās tad vēl reiz var pastiprināt iepriekšējā veidā, vai arī pie-vadīt audiona tīkliņam. Tā tad principā lieta būtu tikpat vienkārša, kā ar viegli gatavojamo lēnmaiņu pastiprinātāju. Šeit strāvas izmaiņas nāk no audiona, bet pir-

ru tad rodas mainīgs magnētisks spēka lauks, kurš spolē  $L_1$  inducē mainīspriegu-mus. Jautājums tagad būtu, vai tas nav pārāk neizdevīgi, kad mēs te lietojam tādu, samērā niecīgu, saites spoli, jo te taču visai liela daļa no antēnas uztvertās ener-gijas iet zudumā. Antēna uztver visus at-nākušos impulsus bez kādas izšķirības; pie tam jebkurai antēnai pret zemi ir zināma kapacitāte, t. i. antēnas vads un viņas iezemotais gals veido 2 kondensātora plāknes, kuru kapacitāte, atkarībā no antēnas iekārtojuma, ir 100—300 un vairāk cm. Ja starp šīm abām «plāknēm» būtu tikai gaiss, tad zudumi vēl būtu samērā neieverojami. Bet lielā daļā starp šīm «plāknēm» ir dažādi izolācijas materiāli (aptinumi ar kokvilnu, cietgumijas vai tro-līta u. c. izolācija), kuri visi uzsūc zināmu enerģijas daļu. Lai no tam izvairītos, būtu domājams, kā labāki ieslēgt starp antē-nas vadu un katodu, resp. zemi tieši kādu kondensātoru, kā tas piem. parādīts zīm. 2. To sākumā arī bieži darīja, un zināmos gadījumos panāca krietni lielāku skaļumu,

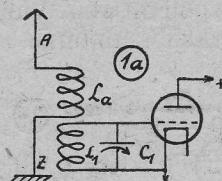

Zim. 1.

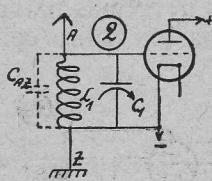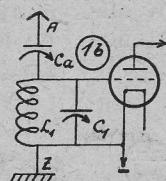

Zim. 2.

Daži antenas saites veidi.

mā gadījumā tas nāk no antēnas. Citas stārpības nav. Pirmais jautājums pie ātrmaiņu pastiprināšanas varētu būt tas, kā-dā veidā visizdevīgāki saistīt lampiņas tī-kliņa kēdi ar strāvas deveja kēdi, resp. antēnu?

Te būtu izšķirami 2 gadījumi: tiešā un netiešā saite.

Šie gadījumi principiēlā veidā ir parādi-ti pievestos zīmējumos. Zim. 1a ir tagad visbiežāk lietojamais paņēmiens. Te no antēnas uztvertie un par el. strāvu pār-vērstie impulsi plūst caur spoli La, ap ku-

jo bija iespējama labāka uztverto impulsu izmantošana. Bet te nu arī ir pārāk daudzi slīktumi. Vispirms antēnas kapacitāte (zīm. 2. ar punktieru), būdama parallela noskaņošanos kapacitātei, to ievērojami iespaido, padarot to daudz neasāku un bez tam antēnas iespaids uz noskaņošanos ir pārāk liels. Piem. pat tāda, samērā niecīga, lieta, kā antēnas vada šūpošanās (kas ir, ja antēnas vads ir ar «vēderu», resp. nav stingri uzvilkts), jau atstāj zināmu ie-spaidu uz skaļumu, jo noskaņojums mai-nās, resp. antēnas kapacitāte paliek lielā-ka vai mazāka. Bet tā kā ta ir parallela


Istajam noskaņošanos kondensātoram  $C_1$ , tad, lai uzturētu vienādu noskaņojumu, pēdējais būtu arī jāgroza, lai atkal pieskaņotos uztvērtam svārstību periodam. Tālāk, ja ir vairākas noskaņošanas pakāpes, tad pie dažādām antēnām būtu katrai savai noskaņošanās tabele, kas uztvērēja noteiktu graduēšanu padarītu neiespējamu. Bet galvenais sliktums šādai tiešai saitei, kur antēna ir pievienota tieši pirmās lampiņas tīkliņam, ir tas, ka visi no antēnas uztvertie signāli tūliņi nokļūst uz tīklini, bez kā noskaņošanos kontūram būtu iespēja kaut cik viņus izsijāt un izvēlēties vajadzīgo. Pie tagadējo staciju sablīvējuša tad mēs dzirdētu vienā laikā vairāku staciju darbu, kas jau klausīšanos padarītu pilnīgi neiespējamu. Un visnepatikamākais būtu tas, ka vietējais raidītājs mūsu uztvērēju iespaidotu tīk stiprā mērā, ka par kādu noteiktu atskāņošanos nevarētu domāt, un, saprotams, viņa darbības laikā tālīstaciju uztveršana būtu galīgi izslēgta.

Tāpēc, lai arī tas nozīmētu zināmu energijas zaudējumus, mēs modernajos uztvērējos antēnu mēģinam aizbūdīt pēc iespējas tālāki nost no uztvērēja, resp. tīkliņa kēdes, un jo tālāk, jo lielāka, resp. garāka antēna mums ir. Vipas uztvertie impulsi drīkst tikai pa ļoti šauru celiņu no-

klūst noskaņošanās kontūrā  $L_1 C_1$ . Bet tas nozīmē mazāku saiti un tāpēc uztvērējs ir selektīvāks.

Taču vairumā lieto induktīvo saiti (ar spoli), kā vairāk piemērotu samērā gaļaijim radiofona vilniem. Kondensātora saiti ar vislabākām sekmēm lieto īso vilņu diapazonā (parasti zem 100 mtr.). Ievērojot to, arī visos mūsu aprakstos iedomāsimies induktīvo saiti, jo te parasti apskatām svārstību kēdes, domātas radiofona vilņu diapazonam (t. i. no 200—2000 mtr.).

Gluži tādā pat veidā, kā mēs energiju no antēnas novadam uz pirmo lampiņu, to vadām tālāki nākošās ātrmaiņu pakāpēs, ciktālu tās tiek lietotas. Te lampiņas anoda kēdē ieslēdzam līdzīgu spoli, kā tas bija antēnas kēdē, saiti ar nāk. lamp. tīkliņa kontūru nemot visai vāju, lai noskaņošanās būtu asa. Tam ir dažas priekšrocības, jo te atkrit zudumi antēnas vadā, pateicoties antēnas — zemes kapacitātei. Toties atkal ievērojam, ka paralleli spolei ir lampiņa pati, pa kuru plūst anoda strāva. Tā kā lampiņai ir it liela iekšējā pretestība, tad tas rada ievērojamu svārstību apdzīšanu, un lai nu nepārslogotu nāk. lampiņas tīkliņa kēdi (t. i. kontūru, ar kuru spole parasti ir saistīta), tad attālumam starp spolēm jābūt vidēji vēl lielākam, nekā agrākā gadījumā.

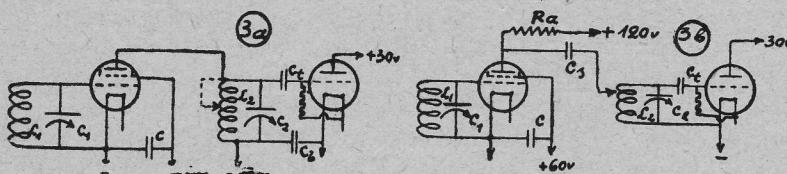

Zīm. 3.

Cieša saite starp apmaiņu pakāpi un audioma.

kļūt uz uztvērēja kēdes. Šis šauraais, un tāpēc labi kontrolējamais, ceļš ir agrāki minētā saites spole La, kas representētu induktīvu energijas pārnešanu no antēnas uz uztvērēja tīkliņa kēdi. Otrs, arī bieži lietojamais ceļš ir tāds, kā sērija ar antēnu ieslēdz kondensātoru, maināmu, vai arī blokā, kā tas ar Ca zīm. 1b parādīts. Atkarībā no sava lieluma, resp. kapacitātes, tas caurplūstošai, no antēnas nākošai maiņstrāvai uzrāda lielāku vai mazāku pretestību un tamdēļ mazāka energija no-

Šīs pārdomas galv. kārtā attiecas uz triodēm. Ja nemam aizsargtīkliņa lampiņu ātrmaiņu pastiprin. pakāpē, tad te jau ir cita darbība. Kā jau to agrāki aizrādījām (iepriekšējos žurnāla numuros), tad šo lampiņu augstā iekšējā pretestība prasa arī anoda kēdē apm. tādu pat pretestību, un to nu var uzrādīt vienīgi rezonansā noskaņots svārstību kontūrs. Tāpēc te anodu vai nu tieši pieslēdz pie nākošās lampiņas tīkliņa kontūra vai arī saista viņu ar lieli dimensionētu spoli c i e š a s a i t ē.

Tā tad, ja pirmā gadījumā tīka pieprasīta vāja saite, tad te, sakarā ar lampiņas pārībām, nepieciešama ir cieša saite.

Zīm. 3. ir parādīts gadījums, kad saite ir tik cieša, ka anoda svārstību kontūrs ir saplūdis kopā ar tīkliņa kontūru. Aizsartīkliņa lampiņas maiņenerģija no anoda uz noskaņoto kontūru var nokļūt divējādā veidā. Pirmais veids ir tiešais, kad anods bez pārtraukumiem savienots ar nākošās lampiņas tīkliņa kēdi (zīm. 3a.). Tad anoda maiņimpulsi iet tieši uz kontūru  $L_2$ ,  $C_2$ , kurš noskaņots resonansā ar uztveramo svārstību biežumu. Lai šīnī gadījumā izsargātos no anoda baterijas savienošanos uz īso, pievads uz lampiņas mīnusu ir bloķēts ar blokkondensātoru  $C_b$ , vidēji ar 3000 cm. kapacitāti. Pievads uz tīkliņu kā parasti bloķēts ar tīkliņa kondensātoru  $C_t$ . Ja tiek lietots šīs paņēmiens, tad jāņem vērā tas, ka tīkliņa megomu (ja nākošā lampiņa ir audions) nevar ļemt amerikānu savienojumā, resp. paralleli tīkliņa kondensātoram, bet to no tīkliņa tieši jāpievieno kvēles (parasti plus) pievadam (vācu savienojums). Lai selektīvitāti palielinātu, anoda galu bieži nepievieno visai spolei, bet pie atzarojuma apm.  $\frac{2}{3}$  no spoles tinumu skaita (parādīts ar punktīru). Ja ļem visus tinumus, tad skalums nav lielāks, bet gan selektīvitāte samērā vāja, kurpretīm, ja ļem pārāk maz tinumus, tad selektīvitāte samērā mazāk uzlabojas, bet skalums ievērojami krit.

Otrais veids, kā anodu var pievienot noskaņojamam kontūram, parādīts zīm. 3b. Lieta ta, ka anoda līdzstrāvai, plūstot tieši caur spoli  $L_2$ , atkarībā no strāvas izmaiņu veida, var rasties nevēlāmas pretestības un tās var būt par iemeslu kroplojumiem, jo strāvas amplitūdes pie spēcīgākām maiņām paliek nezīmmetriiskas. Lai spoli  $L_2$  atbrīvotu no šāda nevēlāma noslogojuma, bieži iet šādu celu. Anoda pievadā ieslēdz blokkondensātoru  $C_s$ , ar kapacitāti 1000—5000 cm., kurš šīnī ziņā uzskatāms kā saites kondensātors. Anoda līdzstrāvu pievada ar sevišķu pievadu, kuru, lai novērstu maiņimpulsu noplūšanu caur to, ieslēdz kādu pretestību  $R_a$ . Šī pretestība var būt induktīva piem. ātrmaiņu drosele (1200 tin.) un tā var būt arī tieši omiska, apm. 50.000—200.000 omu lielumā. Saites kondensātors  $C_s$  ir pie viena arī bloķēšanas kondensātors celā uz lam-

piņas tīkliņu. Šīnī gadījumā agrāki minētais bloķēšanas kondensātors  $C_b$  atkrit.


Moderno uztvērēju būvniecībā, ja lieto aizsartīkliņa lampiņas, lieto abus veidus, kurš nu kādā reizā izdevīgāks, jo te ļem vērā sēriju gatavošanas iespējamību. Teorētiski tomēr ir izvests, ka pievienojums ar saites kondensātoru  $C_s$  ir selektīvāks, sev. ja ļem  $\frac{2}{3}$  atzarojumu pie spoles  $L_2$ .

Taču vienā, kā otrā gadījumā mums ir ieslēgts noskaņots kontūrs anoda kēdē un tas, kā ziņām no agrākā, nav vispārīgi izdevīgi selektīvitātes ziņā, lai gan skalumu ievērojami pavairo. Ar to arī izskaidrojams, kamēdē pie uztvērējiem ar aizsartīkliņa lampiņām, vismaz pagaidām, vietējais raidītājs var vairāk traucēt, nekā uztvērējos ar parastām triodēm un ātrmaiņu transformātoru.

Teorētiskā katra uztvērēja šēma ir samērā vienkārša. Neaprēķināma vienīgi ir daļu novietošana, un atkarībā no tam, uztvērējs var darboties sliktāki vai labāki. Bieži pat vadu savstarpējā attālumu izmaiņa tikai par kādu centimetru var ievērojami izmainīt atskānošanu. Pagaidām šīnī ziņā vienīgā izeja ir eksperiments, resp. mēģināšana.

Lai atkarībū no daļām, resp. viņu novietošanu uztvērējā mazinātu, dažreiz ir ie-teicami lietot netiešo saiti, t. i. ātrmaiņu transformātoru, kā tas zīm. 4. ir parādīts. Te lampiņas anoda kēdē ir ieslēgta saites spole  $L_s$ , kura reprezentē transformātora primāro aptinumu. No šīs spoles izsauktais magn. lauks inducē sekundārā spole  $L_2$  maiņspriegumus, kuri uz nāk. lampiņas tīkliņa izsauc sprieguma maiņas, kā parasti. Arī te daži konstruktori (sev. angļu) dažreiz ieslēdz agrāki minēto saites kondensātoru  $C_s$ , bet anoda strāvu pievada ar sevišķu vadu, ieslēdzot viņā lielu maiņstrāvas pretestību  $R_a$  droseles vai omiskās pretestība sveidā. Ar to atbrīvo spoli  $L_s$  no anoda līdzstrāvas, kura it kā dod dot kroplojumus. Ja iet šādu celu, tad spoles  $L_s$  brīvo galu pievieno tieši kvēlstrāvas mīnus pievadam. Cik tāds savienojums ir izdevīgs, nevaram noteikt.

Ir daži sīki šķēršļi, kurus būvētāji parasti neņem vērā un pat par tiem nepadomā. Bet tomēr viņi var pilnīgi izjaukt visas ātrmaiņu pastiprināšanās pakāpes darbību. Piem. viens piemērs varētu būt šāds. Mēs uztvērēju esam sabūvējuši pēc kāda

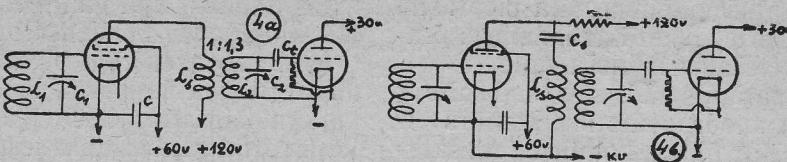


Zīm. 4. Netieša (vāja) saite starp ātrmaiņu pakāpi un audionu.

apraksta vai šēmas un mēģinot redzām, ka ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpe tikpat kā nestrādā. Saprotams, cits nekas nevar būt, kā «vainīga ir šēma».

Pieņemsim, ka pie kāda normālu ztvērēja ātrmaiņu pastipr. pakāpe būtu šāda. (zīm. 5.).

Principā te viss ir pareizi. Tikai praktiskā izvedumā pārāk viegli var gadīties piem., ka pievadi pie ātrmaiņu transformātora vietās 1. un 2., 3. un 4. var iet blakus, sev., ja liek svaru uz «glītu» vadu no vietojumu uztvērēja iekšpusē. Šīnī gadījumā tad veidojas vadu starpā labs kondensātors, pa kurū pārāk ērti ātrmaiņu

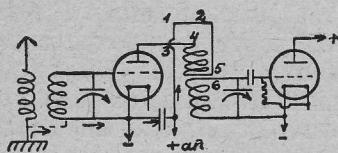

Zīm. 5.

strāvas var noplūst uz mīnusu, resp. zemi. Arī 5. un 6. savstarpēji iespāidojas, jo 5. ir savienots ar bateriju, ta tad «zemi» un tāpēc šis «kondensātors» nosūc no tikliņa kontūra ātrmaiņu spriegumus. Tā tāči šādā gadījumā ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpe ne tikai nedos nekādu pastiprinājumu, bet pat uzsūks daļu energijas, un gala efekts būs varbūt tāds, ka ar audionu vienu pašu varēs labāki dzirdēt, nekā ar pieslēgtu ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpi. Tas pats var gadīties, ja tikliņa kontūra spole vai noskaņošanās kondensātors no tiklinam pievienotās puses pieklūst pārāk tuvu bateriju pievadiem, vai iezemotiem metāla ekrāniem. Arī šīnī gadījumā liela daļa no ātrmaiņu energijas noplūst pa šo ērtako un īsāko ceļu, un tikai maza daļa nokļūst uz nākošās lampiņas tikliņa un var tikt lietderīgi izlietota.

Bet ir arī cits amatiera naidnieks, kurš iekļūst uztvērējā caur šīm kaitīgām kapā-

citātēm, un tas visvairāk jūtams raidstacijas tuvumā. Šeit katrs iezemojums, resp. katras «zeme», vai nu ta būtu ūdensvada vai gāzes caurule, vai apgaismošanas tīkla nulles vads (pie līdzstrāvas), ir piepildīts ar vietējās raidstacijas ātrmaiņu spriegumiem. Līdz ar to viena daļa no tiem pāri jau minētām kapacitātēm nokļūst uz lampiņas tikliņa, tiek pastiprināti un tādā kārtā, kā vien mēs noskaņošanos kondensātoru negrozītu, arvienu dzirdēsim vietējo raidītāju. Neskatoties uz visu ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpi, uztvērējs attiecībā pret vietējo raidītāju ir gluži neselektīvs.


Tāpēc, lai no visa teiktā izvairītos, vienas daļas un pievadus, kuri savienoti ar lampiņas tikliņu vai anodu, jānovieto sevišķi uzmanīgi, ievērojot iespējamī lielu attālumu līdz bateriju pievadiem un citām «zemēm», kā arī lietotot iespējamī īsāku savienojumus, lai arī tas neizskatītos pārāk glīts.

Vēl kāds liels «naidnieks» pie ātrmaiņu pastipr. pakāpes uzbbūves ir lampiņas pašsvārstības, kas atskanošanu padara neiespējamu. Par to jau vairākkārt ir rakstīts šīnī žurnālā, un tāpēc te tikai īsumā apskatīsim šo jautājumu no cita viedokļa.

Labākas pārskatamības dēļ uztvērēja kēdes novietosim sagrozīti, piem., kā zīm. 6. parādīts.

Te spole La, t. i. transformātora primārais tinums darbojas līdzīgi reģenerācijas spolei, tāpat kā parastā reģ. audionā, (Meissnera šēma), un uztvērējs sāk svilpt, resp. kaukt, jo ir cieša reģenerācija uz kontūru  $L_1 C_1$ . Izeja no tam ir atsevišķu spolu komplektu iespējamī attālāka savstarpēja novietošana, pie tam tās nostādot stateniskās plāknēs. Bet dažreiz uztvērējs sāk kaukt tikai tad, ja kontūrs  $L_2 C_2$  ir pilnīgi noteikti noskaņots uz kontūru  $L_1 C_1$ .


Šīnī gadījumā tāpat ir reģenerācija, tīkai kapacitatīvā celā caur lampiņas iekšieni,

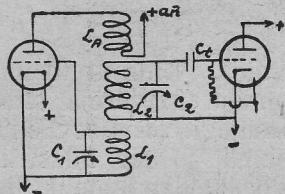

Zīm. 6.

proti, starp tīkliņu un anodu. Pie tam šī veida svārstības parādas jo labāk, jo mazāka ir apdzīšana kontūros un zudumi, t. i. jo augstvērtīgāks ir uztvērējs.

Pret šo jaunumu vienīgais līdzēklis ir lampiņas kapacitātes neutralizācija. Tagadējos uztvērējos to vislabāk panāk šādā celā (zīm. 7.).

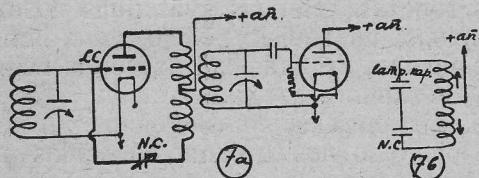

Zīm. 7. Neutralizēšanas princips.

Anoda spoles La galā pievieno pīlīngi tādu pat spoli Ln, kuru caur nelielu kondensātoru, tā saukto neutrodonu, savieno ar lampiņas tīkliņu. Tā tad anoda pievads tiek simmetriski ietverts no spolei La un Ln un kondensātoriem N. C. (neutrodon) un L. C. (lampiņas anoda — tīkliņa metāla masām). Ja tagad neutrodonā kapacitāti izmainam, tad var panākt, ka vienā stāvokli ta ir vienāda ar lampiņas anoda — tīkliņa kapacitāti. Līdz ar to enerģijas impulsi, kuŗi būtu gājuši caur lampiņas iekšieni, tagad sadalās pa 2 pretējiem ceļiem, (zīm. 7b.), pie kam viņu fāzes arī ir pretējas un tāpēc šīs enerģijas savstarpēji iznīcinās. Neitrālizācija arvien jālieto, ja nem parastās triodes, sev. ar nelielu iekšēju pretestību, jo te iekšējā lampiņas kapacitāte ir krieti liela, vidēji ap 3—4 cm. Bez tās uztvērējs darbam ir nederīgs. Praksē taču pierādījies, ka pie viļņiem, pāri par 1200—1500 mtr. (250 līdz 200 kc.) ierosmes enerģija caur lampiņas iekšieni ir tik niecīga, ka nekādu iespaidu neatstāj un tāpēc pie garo viļņu uztveršanas neitrālizācija nav nepieciešama. Tikai radiofona viļņu diapazonā ta ir vajadzīga.

Kā neitrālizēšana praktiski izvedama, to jau vairākkārt esam aprakstījuši agrākos žurnāla numuros (piem. Nr. 4. no š. g. lpp. 104). Kā jau agrāki minējām, neitrālizēšanas kontūra pievadiem, kā savienotiem ar tīkliņu novietošanu jāizdara visai rūpīgi, lai tie nenāktu nekādā sakarā sev. ar bateriju, resp. «zemes» pievadiem. Maza novirzīšanās no tam dažreiz neitrālizēšanu padara par neiespējamu.

Ir daudzi sīki gadījumi, kuŗi mūsu uztvērēju padara kaprizu, grūti valdāmu, un pie kuŗiem paši gatavotāji ir vainīgi, jo nav šiem «sīkumiem» piegriezuši vajadzīgo ievelību. Tāpēc «būvēt» nenozīmē viss priekšplatnes simmetrisks, glīts sadalījums, resp. dalu novietojums uz tās, un iekšpusē visu glīti sagrupēt, vadus izlocīt pa lenķiem un novietot glīti paralelli, bet «būvēt» nozīmē gan pārdomāt, kāda darbība ir uztvērējā un kā novietot visizdevīgāki vadus un dalas, lai nebūtu grēkots pret ātrmaiņu strāvām. Šo rindīju nolūks ir būvētājus — amatierus kaut drusku iepazīstināt ar tiem galvenākiem gadījumiem, no kuriem pārāk atkarīga ir uztvērēja laba darbība.

Ja uztvērējs būs izbūvēts, lai arī pēc kādas šēmas, bet kad tikai būs novērstas nevēlāmās saites starp spolem vai pievadiem, tad arvienu būs garantija par uztvērēja labu darbību, un tad tas arī dos to, ko vispārīgi tas var dot.

**Piezīme.** Te vēl jāpiezīmē, ka šo rindīju saturs nav domāts tādējādi, lai lasītājs sev radītu kādu pārspīlētu uzskatu par savienošanu, bet gan pie minētā darba pieietu ar iepriekš pārdomātu plānu. Piemēram, būtu galīgs absurds, ja pie tīkliņa spoles (vai tamlīdzīgas) ar paraleli savienotu kondensātoru mēs mēģinātu krustot vadus. Te vadi ir it ka paraleli kondensātoram, resp. it ka 2 kondensātori blakus. Iespaidošanās te galīgi izslēgta un vienīgi varbūt būtu kapacitātes pieaugums par dažiem cm., kam nekādas nozīmes nav. Šādos gadījumos pat nepieciešami vest vadus cieši blakus, lai tie aizņemtu mazāk vietas un pārējo vadu novietošana būtu labāki pārskatama.

Tāpēc iepriekš montāžas vislabāki noskaidrot, kādi vadi var dot kaitīgu iespaidu un kādi ir nekaitīgi, un tikai pirmos vest īsus un krustot. Otriem tas ta nav no svara.

## **Augstvērtīgs 3-lampiņu uztvērējs ar pie- slēgumu līdzstrāvas apgaismošanas tīklam.**

Ka jau iepriekšējā numurā aizrādījām, uztvērēju uzsbūve ar pieslēgumu līdzstrāvas apgaismošanas tīklam, būdama principā vienkāršāka, taču praktikā rada gatavotajam daudz lielākas grūtības, nekā maiņstrāvas tīkla pieslēguma uztvērēju izsbūve.

Tapēc nemot vērā vēl to apstākli, ka līdzstrāvas apgaismošanas spēkstacijas Latvijā tagad reti sastopamas, šeit aprobežosimies ar lielāku uztvērēja aprakstu, kurš līdz ar to būtu uzskatāms ka tips šī veida strāvas pieslēguma aparātiem. Saprotams, uztvērēja šēmu var dažādi variēt. Piem. atmetot ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpi, mums paliek jūtīgs reg. audiona uztvērējs ar lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpi. Tālāk, atmetot savukārt audiona kēdi, paliek tikai lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpe, kuru var ieslēgt, piem., aiz kristala detektora uztvērēja. Saprotams, tās visas ir viegli izdarāmas darbības; bet jāaiizrāda, ka atmetot agrāki minētās pakāpes, strāvas izlīdzināšanās resp. tīkla daļa gandrīz negrozīsies, un tamdēl visa iekārta arī jūtami nepalētināsies, un šo iemeslu dēļ nav ieteicams pārāk skopoties ar atsevišķu pakāpju iebūvēšanu. Izdevumi, varbūt, par dažiem desmitiem latiem palielināsies, bet rezultāts bagātīgi atsvērs šo, procentuēlā ziņā nelielo, pārmaksu.

Patreiz Liepāja, šķiet, ir vienīgā lielākā pilsēta Latvijā, kur pagaidam ir līdzstrāvas apgaismošanas tīkls. Ka jau pilsetā, kur ir lielāki ēku masīvi, uztvēršana te visumā ir daudz sliktāka, ka klajās vietās un tamdēl te ir vietā prasība pēc jūtīga uztvērēja, kurš bez Rīgas raidītāja spētu dot skalrunī arī zināmu skaitu ārzemju staciju. Izrādas, ka Liepājā, piem., Rīgas radiofona stacija tik pārāk labi nemaz nav dzirdāma, un uztvērējam jābūt tāpēc ar vairākām lampiņām. Tāpēc visai izdevīgs šīni ziņā ir 3-lampiņu uztvērējs, ar ātrmaiņu, audiona un lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpēm. Lai sekotu laikmetam, kur tagad moderns uztvērējs nav iedomājams bez aizsargtīkliņa lampiņām, arī mūsu aprakstā lietosim šo


lampiņu veidu. Līdz ar to uztvērējs dod laba 4-lampiņu uztvērēja efektu, un pat to var pārsniegt. Tas sevišķi no svara ir šīni gadījumā, jo pie līdzstrāvas pieslēguma pārāk daudzu lampiņu lietošana tīkpat ka nav iespējama dažu izbūves grūtību dēļ. Un ne tikai ātrmaiņu pastiprināšanas daļā, ka to daudzi lasītāji uzreizi iedomāsies. Te, var teikt, lēnmaiņu pastiprināšanas daļa slēpj vēl lielākas grūtības. Parasti šīs grūtības ir sakarā ar svārstību rašanos starp atsevišķām lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpēm, un sliktākais te ir tas, ka šo svārstību biežums parasti ir ārpus cilvēka auss dzirdēšanas robežas. Bet šīs svārstības noslogo lampiņas, un sevišķi pēdējo, gala, lampiņu, pie tam arī tad, kad uztvērējs nemaz nav noskaņots uz kādu staciju. Tā tad te jau ir iepriekšējs noslogojums, un ja te vēl pievieno noslogojumu no kādas uztveramās stacijas, uz kuļu uztvērējs ir noskaņots, tad šīs uzklātās, vajadzīgās, svārstības lampiņas bieži vien nespēj pārstrādat, sevišķi, ja tās ir krietni spēcīgas, resp. no spēcīga raidītāja. Rezultātā ir pārkļāšanās, kas kroplo reprodukciju, un pie tam lampiņas jau ar niecīgām enerģijām ir pārstūrētas.

Uztverošā daļā te ir mēģināts sasniegt pietiekošu selektivitāti, lai atdalītu divas vienāda stipruma blakus stacijas. Pārliecīga selektivitāte, ka jau to agrāk aizrādījām, bieži ir par iemeslu augsto skāņu vājinātai reprodukcijai. Tāpēc, ja kāda spēcīga blakus stacija «pārkliedz» vājāk, nav jābaidās no vilņu filtra ieslēšanas antenas kēdē (piem. pēc apraksta žurnālā «Radio» Nr. 1 lpp. 12). Tālāk, uztvērējs ir domāts arī lielāku skalumu sasniegšanai no spēcīgām resp. tuvākām stacijām. Bez tam uztvērējs ir pietiekoši jūtīgs, lai sniegtu arī tālākas stacijas.

Tīkla pieslēguma daļā tas domāts spriegumiem apm. 220 voltu augstumā. Taču bez jūtamas izmaiņas šī pieslēguma daļa var darboties arī pie mazākiem vai lielākiem spriegumiem, piem. no 180—240 voltiem. (Šādās robežās sprieguma maiņas ir vienā, otrā mazākā spēka centrālē).

Bez tam te ir gādāts par pilnīgu apkalpošanas drošību, ievietojot resp. atdalot atsevišķas kēdes ar lieliem blokkondensātoriem, kuri aiztura līdzstrāvu, labu izolāciju u. c. Pie tam mēģināts uztvērēja izmaksu ieturēt iespējami zemu.

Uztvērēja ūema ir šāda:

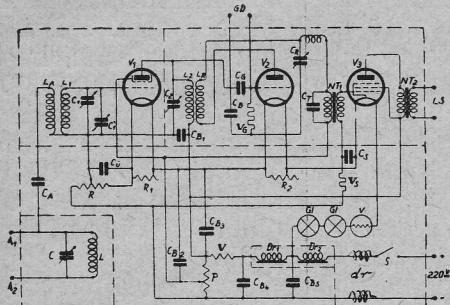

Antenas un zemes pievadu pieslēdz pie spailēm  $A_1$  un  $A_2$ . Svārstību kontūra LC rodošies rezonansa maiņspriegumi tiek caur antenas kēdes blokkondensātoru  $C_a = 5000$  cm. pievadīti antenas saites spolei  $La$ . Antenas svārstības konturs ir pilnīgi ekranizēts ar skārda čaulu, lai izsargātos no kaut kādas šīs kēdes iespādošanas no pārejām kēdēm. Čaulas (metala kastes) lielums ir tāds, lai no spoles  $L$  tas uz visām pusēm būtu vismaz 5—6 cm. atstatums. Pretejā gadījumā spolu darbība pasliktinājās sakarā ar metala sienu kapacitātīvo iedarbību.

Ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpes daļa ir pilnīgi normali izveidota. No antenas saites spoles  $La$  maiņspriegumi indukcijas lampiņas tīkliņa spolē  $L_1$ , kurā kopā ar maiņkondensātoru  $C_1$  rada tīkliņa svārstību konturu  $C_1 L_1$ . Blakus pievienotais kondensātors  $C_1'$  ir domāts sīkai pieskaņošanai tanī gadījumā, ja lieto vienskalas sistēmu. Svārstību konturs ar katodu savienots caur  $1\text{mF}$  bloksondensātoru  $C_{\text{ü}}$ .

Aizsargtīkliņa lampiņai ātrmaiņu pakāpē, lai ta labāki darbotos, tīkliņam jāpie dod neliels negatīvs priekšspriegums attiecībā pret kvēlķēdes minusu. Šī sprieguma lielums ir apm. mīnus 1 volts, un to sasniedz visērtāk, ja starp tīkla mīnuisu un pirmās lampiņas mīnusa kvēlvadu iestādz pretestību  $R$ . apm. 30—50 omu lielumā, un no tās, pēc potenciometra principa, nonem vēlamo negatīvo spriegumu (jo ir skaidrs, ka katrs atzarojums no šīs pretestības būs ar negatīvu po-

teiciālu attiecībā pret kvēles mīnusu). Sprieguma kritiens šīnī pretestībā var sniegties līdz piem 3 voltiem, kamēdēl vajadzīgā sprieguma izvēle ir labu labā. Ātrmaiņu pakāpes lampiņu līdz ar svārstību kontūru novietota savā metāla čaulā, lai nenotiktu iespādošanās no pārējiem kontūriem. Par atsevišķu spriegumu pievadišanu lampiņai runa būs turpmāk. Jāpiezīmē, ka pretestība  $R$  ir lietojama arī ka skaluma regulātors pie uztvēršanas, jo dodot lielāku negatīvo priekšspriegumu, skalums visumā mazinās. Dažreiz šī regulēšana var aizvietot speciālu skaluma regulātoru lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpē.

Pirmās lampiņas anoda kēdē ir ievierots svārstības konturs  $L_2 C_2$ . Ar to sasniedz vajadzīgo rezonansa pretestību, kādu prasa aizsargtīkliņa lampiņas labai darbībai. Šis ir vislabākais ceļš visai lieju skalumu sasniegšanai, lai arī selektivitātes ziņā tas pārāk izdevīgs nebūtu. Taču te par to rūpejās filtrs un vājās saites antenas kēdē. Ieslēgtais blokkondensātors  $C_{B_1} = 1\text{mF}$  atdala anoda spriegumu no katoda. Anods savienots ar audiona lampiņas tīkliņu caur saites kondensātoru  $CG$  (resp. tīkliņa kondensātoru = 300 cm). Tīkliņa sprieguma novads  $V_g = 2$  megomi savienots kvēlķēdes mīnus. Reģenerācija tiek uzdota uz anoda svārstību kontūru ar spoli  $L_r$ , bet tās lielumu regulē ar kondensātoru  $C_r$ . Audiona lampiņas anods savienots ar transformātoru  $NT_1$  caur parasto droseli; nekādā ziņā nav jāpiemirst, paralleli transformātoru primāram tīnumam pieslēgt blokkondensātoru, apm. 1000 cm, kurš ļoti svarīgs ātrmaiņu svārstību aizturēšanai no lēnmaiņu pakāpes.

Lai varetu pieslēgt gramofona skaņu noņemēju, no audiona lampiņas tīkliņa un mīnus vada ir ņemts pa nozarojumam, kurū gali pievienoti atsevišķām spailēm  $GD$ . Kondensātors  $CB$  ir domāts ka aizsargkondensātors gadījumā, ja  $Cr$  rodās kāds īsais savienojums resp. plates saskarās, un bez tam ka reģenerācijas svārstību novadītājs.

Lēnmaiņu pakāpe pieslēgta caur transformātoru  $NT_1$  ka parasti. Beigu lampiņa ir pentode, jo ta dod nesalīdzināmi labākus panākumus ka cita veida lampiņas šīnī vietā. Jāievēro, ka transformatora

sekundārā tinuma ārējais gals savienots ar kvēles mīnus vadu caur lielāku blokkondensātoru Cs (apm. 1mF). Speciāls skaluma regulētājs te nav aizrādīts. Bet tas transformātora sekundārā tinuma daļā viegli pievienojams pēc agrākajiem apakstiem. Ta ka līdzstrāvas tīkla aparātos gandrīz visi vadi atrodās zem tīkla sprieguma, tad skalruni nevar pievienot tieši anoda kēdei, bet gan tas jādara caur izējas transformātoru NT<sub>2</sub>, ar pārnesumu 4:1 līdz 6:1, (atkārībā no tinumu skaita, kuļu pretestība mainīstrāvai jāpiemēro lampiņas iekšējai pretestībai).

Ka lampiņas šīm uztvērējam domātas Philips A 442, A 415, B 443, vai arī citu fabrikātu līdzīgi ražojumi. (Vislabākās gan ir speciālās līdzstrāvas tīkla lampiņas B 442, B 415, B 543.)

Taču galvenā vērība ir piegriežama tīkla daļai, jo uztvērējs, vismaz principā, gandrīz visiem lasītājiem būs pazīstams.

Apskatam uzbūvi no tīkla sākot. Vispirms atrodam iezemoto vadu (sk. «Radio» Nr. 8) un to pieņemam par mīnusū. Otrs tad būs plus vads. Lai atdalītu tīklu no uztvērēja, labi ir lietot 2-polīgo sviru slēdzēju, jo tas pilnīgi atvieno uztvērēju no tīkla. Bet sevišķā, izņēmuma, gadījumā, piem., ka patreiz apskatāmā, var lietot arī vienkāršu (vienpolīgu) slēgu S, kuļu obligātoriski jāievieto plus pievadā. Šīm plus pievadā, aiz izslēdzēja («šaltera») S ieslēdzamas viena vai, labāki, divas droseles Dr<sub>1</sub> un Dr<sub>2</sub> pulsāciju nogludināšanai. Droseles savienojamas ar mīnus pievadu caur lielākas ietilpības kondensātoriem CB<sub>4</sub> un CB<sub>5</sub> (katrs apm. 2—4 mt.). Droseles jāpiemēro patēriņtam strāvas lielumam, kuš Šīm gadījumā pie droseles Dr<sub>1</sub>, būs apm. 15 miliamperi, pie droseles Dr<sub>2</sub> apm. 150 miliamperi.

Savienošanu sāk ar mīnus pievadu, kuļu pievieno pretestībai R, resp. ātrmaiņu pakāpes lampiņai, un parallēli tam, caur pēdējās lampiņas negatīva priekšsprieguma reducētāju Vs, pentodes tīkliņam.

Pie kvēlķēdes ieregulēšanas vadīsimies no šādām pārdomām. Katra lampiņa ir gatavota 4 voltu spriegumam. Bet lai panāktu labāku strāvas izmantošanu, visu lampiņu kvēlķēdes (kvēldiegi) ir saslēgti sērijā. Tapēc sprieguma kritiens visās

lampiņās būs  $4+4+4=12$  volti. Vēl sērijā ir ieslēgta pretestība R, no kuļas, ka redzējam, ar atzarojumu nojēmam negatīvo priekšspriegumu ātrmaiņu lampiņai. Tās lielumu pieņemam vidēji 40 omi, kamēdēl te sprieguma kritiens būs  $0,15 \times 40 = 6$  volti. Ta tad kopā ar agrāko 18 volti. Bet no tīkla mums vidēji būs apm. 210 volti. Tapēc apm. 192 volti jāiznīcina ar papildu pretestībām, kuļu liebumam Šīm gadījumā jābūt  $R=192:0,15=1280$  vai noapaļoti 1300 omi. Šāds pretestības lielums apmēram ir elektriskām kvēlpuldzēm 40 W pie 220 v. (vai 10 W, 120 v.). Labi ir, ja laiku pa laikam (vislabāk pastāvīgi) mēro ar kādu miliampmetri, lai caurplūstošās strāvas stiprums būtu 150 miliamperi. Ir arī ieteicams, ja nevēlās arvienu mērot, kvēlķēdē ieslēgt ta saukto regulētāju lampiņu, kuļa laiž cauri tieši, piem., 0,15 amperus. Šīs lampiņas iekšienē ir dzelzs pretestība visai retinātā ūdenraža atmosfārā, un tām, vispārīgi, ir plaša pielietošana, piem. strāvas taisngriezējos, lai regulētu pilnīgi noteikta lieluma strāvu. Šāda lampiņa, parasti robežās no kādiem 50—80 voltiem, tura uzdoto strāvas stiprumu (mūsu gadījumā 150 mA) praktiski konstantu. Tapēc arī pie lielākām tīkla strāvas svārstībām kvēlstrāva praktiski ir nemainīga, un tapēc atrīt uzskatīšana un kontrolēšana.

Bet 150 mA lietojami vienīgi pēdējai lampiņai. Citas lampiņas prasa mazāku strāvu. Tapēc paralleli šo lampiņu kvēldiegiem jāieslēdz mainīpretestības (reostati), apm. 20 omu lielumā, ar kuļiem tad pierregulē vajadzīgo strāvas stiprumu. Šīs pretestības darbojās ka šenti, un jo mazāka pretestība ir ieslēgta, jo caur lampiņas kvēldiegu plūst mazāka strāva. Vislabāk ar jūtīgu voltmetri, pie uztvērēja ieregulēšanas, iestādit reostatus tā, lai voltmetri rādītu sprieguma kritienu 3,6—4 voltus. Voltmetris, saprotams, jāpievieno reostata galiem.

Anoda strāvas dabūšana ir vienkāršāka. Vislielākie spriegumi ir gala lampiņas un ātrmaiņu lampiņas anodiem, vidēji apm. 150 volti. Atkarībā no droseļa spolu pretestības tāpēc sērijā ar viņām būtu ieslēdzama lielāka vai mazāka pretestība V. Pienemot, ka abām drosela spolēm pretestība ir apm. 150 omi, un te sprieguma kritiens ir kādi 15 volti, tad pie

220 volti augsta tīkla sprieguma būtu jā-  
iznīcina

$Ea = 220 - (15 + 150) = \text{apm. } 55 \text{ volti.}$

Pie apm. 20 mA. stipras caurplūstošas strāvas vajadzīgais pretestības lielums būtu  $R = 55 : 0,02 = \text{apm. } 2700 \text{ omi.}$  Ieslēdzot šādu pretestību aiz droselēm, panāksim anoda sprieguma reducēšanu līdz 150 voltiem. Ātrmaiņu lampiņas aizsargtīkliņa un audiona lampiņas anoda spriegumi šīnī gadījumā nemti vienādi vienkāršības dēļ. Taču jāaizrāda, ka audiona anoda spriegums bieži tiek nemts mazāks, apm. 30—40 volti. Pirmā gadījumā vajadzīgā sprieguma dabūšana bija panākama tādējādi, ka aiz droselēm un ieslēgtās reducēšanas pretestības plus un minus vadus savienoja ar lielāku pretestību  $P$ , apm. 10.000 omu lielumā, un nētās pēc potenciometra principa noņem vajadzīgā augstuma spriegumu. Otrā gadījumā viss paliek tāpat, bet starp audiona anodu un atzarojumu (uz audiona pusē) no potenciometra  $P$  ievieto papildus pretestību, 2000—4000 omu lielumā, atkarībā no transformātora  $NT_1$  pretestības. (Visu to pašu, bet gandrīz labāki, var dabūt ar sprieguma dalitāju). Zemes savienojumu izdara kādā vietā pie pirmās (parasti) lampiņas kvēlstrāvas spailēs, pieslēdzot zemi caur 5000 cm līdz 0,25 mF lielu blokkodensātoru. Jāņem vērā, ka antenas un zemes vadu kondensātoriem jābūt garantētiem pret caursīšanu no līdzstrāvas uz vismaz 600 voltiem, jo citādi visa iekārtā ir apdraudēta. Spoles svārstību kontūriem te domātas maināmas. Bet ļoti vienkārši tās var pārveidot arī kā nemaināmas, ja nem lieļako tinumu skaitu un pie ūsāku vilņu uztvēršanas vienu spoles daļu savieno uz ūso. Attiecīgus pievadus izved pie vairākpoliga slēga, un tad uz reizi pāriet no viena vilņa garuma (diapozona) uz otru.

### Lietojamo sastāvdaļu lielumi.

Spole L —  $\frac{60}{200}$  tinumi.

Kondensātors C — 500 cm.

Spole La —  $\frac{30}{100}$  tinumi.

” —  $L_1 \frac{60}{200}$  tinumi.

Kondensātors  $C_1$  — 500 cm.

$C'_1$  — apm. 20—30 cm.

Spole ”  $L_2$  —  $\frac{60}{200}$  tinumi.

” —  $L_r \frac{30}{100}$  tinumi.

Blokkodensātori: CA — 5000 cm.

” — Cü — 1 mF.

” — CB<sub>1</sub> — 1 mF.

” — CB<sub>2</sub> — 1 mF.

” — CB<sub>3</sub> — 1 mF.

” — CB<sub>4</sub> — 2 mF.

” — CB<sub>5</sub> — 2 mF.

” — Cs — 0,5 — 1 mF.

” — CB = 10.000 cm.

” — CG = 300 cm.

” — Ct = 1000 cm.

Kondensātors Cr = 300 cm.

2 droseles (arī dubultdrosele), ar samērā nelielu iekšēju pretestību. Pašindukcijas koeficients apm. 20 Hy pie 50 mA.

1 ātrmaiņu drosele, apm. 1200 tinumi.

Potenciometrs R — 70 omi.

Pretestības: 2 megomi tiklinām (Vg).

” — 0,1 megomi (Vs).

” — 2700 resp. 3000 omi (V).

” — 10.000 omi (P).

” — 2000—4000 omi varbūtējai

anoda sprieguma reducēšanai.

Reostāti:  $R_1$  un  $R_2$  — 20 omi max.

Transformatori:  $NT_1$  — 1:3,

” —  $NT_2$  — 5:1 (izejas).

Regulētāja lampiņa 0,15 A (vai 0,1 A speciālajam līdzstrāvas lampiņām).


Kvēlkēdes pretestības spuldzes vai attiecīga pastāvīga pretestība.

Kaste, skārds ekrāniem (čaulām) un visi nepieciešamie sīkumi.

Kā parasti pie aizsargtīkliņa uztvērējiem, izciļus vērība piegriežama ekranizēšanai. Šīnī gadījumā ekranizēšana izdarīta, ka pievienotos zīmējumos parādīts. Obligātoriski metala aizsargsienām jābūt starp tīkla droselēm un uztvērēju, un vēl starp lēnmaiņu transformātoriem un uztvērēju spolēm. Abu lēnmaiņu transformātoru serdes ir savienotas ar kvēles mīnusū un tālāk caur blokkodensātoru ar zemi. Aizsargtīkliņa lampiņa ar visām daļām ir savā nodalījumā. Pievads no šīs lampiņas anoda uz audiona tīklinu jāņem no svina telefona kabeļa, pie kam svina čaulai jābūt savienotai ar kvēles mīnusū (resp. tālāk ar zemi). Tikla daļa, sev. droseles, novietojamas katrā ziņā savā metāla čaulā. Metāla ekrānu (čaulu) savieno ar mīnusū.

Gadījumā, ja uztvērēju paredz gatavot ar paceļamu vāku, piem. lai mainītu spoles, obligātoriski jāiekārto tā, lai paceļot vāku, tīk-

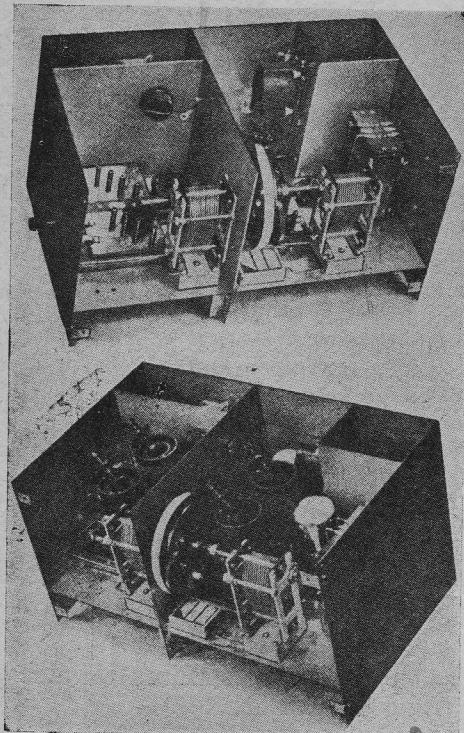la strāva automātiski tikt pārtraukta. Cītādi, piemirstot izslēgt tīkla strāvu, var būt visai bēdīgas sekas ir uztvērējam, ir tai personai, kura šo uztvērēju apkalpo. Ka to var izdarīt, tam ir vairāki atrisinājumi.



Uztvērēja ekranizēšana.

Principā daži no tiem izveidoti tā, ka vākā ir pieskrūvētas kontakta plāknītes uz kādu izolācijas materiālu, bet kastes sānos ir pretkontakti. Vienīgi vāku piespiežot resp.

noslēdzot, tīkla strāva tiek pieslēgta. Cītiem ir atkal ierīce, kura vāku atlauj attaisīt vienīgi tad, kad izņemta dakšīna aparāta sānos no tīkla kontakta.

Visai vienkāršs, un tomēr praktisks, būtu šāds izveidojums. Kastes vākā tiek pieši-prināta izolācijas plāknīte (trolīta, ebonīta vai tml.) tā, lai šī plāknīte tiko ietu gar vienu kastes galu. Plāknītes augstums ir 6—8 cm., bet platums un biezums nemams pēc vajadzības. Plāknīte pie vāka pieši-prināta ar metāla stūreņiem un skrūvēm. Plāknītē izurbj 2 carumus, 19 mm. attālumā, un 6 mm. diametrā. Caurumos ieliek parastās ligzdiņas, pie tam tā, lai ligzdiņu apmales būtu mazliet uz iekšu attiecībā pret plātnītes virsmu. (Šo iemeslu dēļ plātnīti nevarētu ņemt plānāku par 1 cm.) Tieši pretim ligzdiņām, pie piespiesta vāka, jāīs-griež četrstūrains iegarens vai ieapaļš caurums, pie tam tik liels, lai kontaktu dakšīna tīkko ietelu šīnī caurumā. Tad pie aiztaisīta vāka ligzdiņas atradīsies tieši pretim carumam, un viņās no ārpuses varēs iebāzt kontaktu tāpiņas (dakšīnu). Kamēr dakšīna būs ieslēgta, tīkmēr vāku valā nevarēs dabūt. Pie ligzdiņām ar mīkstu auklu gaigām enģēm (virām) pieslēdz strāvas nonēmējus ka parasti.

Šīs domas ir vietā pie jebkura aparāta ar līdzstrāvas tīkla pieslēgumu, un šo to nedaudz izmainot, apskatīto uztvērēju varēs izveidot katram gadījumam. Vēl jāpiezīmē, ka visai izdevīgi tīkla pievados ieslēgt ātrmaiņu droseles dr, katru ar apm. 500 ti-numiem, kuras ievērojami palīdz mazināt dažādus traucējumus no tīklam pieslēgtām mašīnām un aparātiem.

## **Padomi radio abonentiem pie uztvēreju iegādes un lietošanas.**

(4. turpinājums).

Šādi tīkla pieslēguma uztvēreji ir konstruēti un izrādiņušies par visai labiem. Ari no mums apskatāmā vietējās stacijas uztvērējā ar sev. labiem panākumiem ir izlietojama tīkla energija. Šādi uztvērēji ir tirgū ar dažādiem nosaukumiem, piem. Da-Kitron un tml. Te ir visas tās pašas daļas, kas ir parastam vietējās stacijas uztvērējam, un vēl tīklstrāvas pārveidotāja ierīce

(taisngriezēja lampiņa un transformātors pie maiņstrāvas, izlīdzinošie kondensātori u. c.) pastiprinātāja lampiņai. Te nav jārūpējas par baterijām, un uztvērējs arvienu gatavus darbam. Jāieslēdz tikai sienas kontakt.

Sev. no svara šāds tīkla pieslēgums ir otrā veida uztvērējiem un var teikt, ka tīkai pateicoties tīkla pieslēgumam, tie ir saņieguši tādu pilnību, ka to tagad novēro-

jam. Vienkāršie, pirmā veida, uztvērēji ir tirgū, sākot no 60—70 latiem komplekta iekārtā. Ja parēķina, cik 1 vai 2 gados iznāks baterijas un viņu uzskatīšana, tad viegli pārliecīnāsimies, ka tīkla strāvas uztvērējs drīz vien būs atmaksājies, jo viņa izdevumi ir tikai vienreizēji, un viņa strāvas patēriņš no tīkla ir daži vatti, tā tad praktiski nulle.

Tāpēc papildinot iepriekšējo, būtu saķams, ka visās vietās, kur būtu pastāvīga elektriska strāva, resp. tā būtu dzīvoklī, ieteicams lietot uztvērējus ar tīkla pieslēgumu viņu neapšaubāmu priekšrocību dēļ, un tikai tur, kur šādas tīkla strāvas nav, jālieto baterijas kā vienīgo izeju.

### Audiona uztvērējs ar reģenerāciju.

Iepriekš aizrādījām, ka lietojot kristāla detektoru, vai detektora lampiņu (audionu) mēs varēsim uztvert vienīgi vietējā raidītāja priekšnesumus. Bet tas var arī neapmierināt radioabonentu un pārāk bieži ir vēlēšanās klausīties arī ārzemju staciju priekšnesumus. Lai to panāktu, mums jāgādā par jūtīgāku un selektīvāku uztvērēju. Kā tāds vispirmā kārtā uzskatāms reģeneratīvais audiona uztvērējs. Apraksti par viņa principu un darbību ievietoti ļoti daudzos iepriekšējos žurn. «Radio» numuros (Pēdējais ir «modernizētā audiona» apraksts «Radio» Nr. 2 1930. g., lapp. 35). Te piezīmēsim, ka šāds reģen. audiona uztvērējs provincē, pie labas, augstas un klājas, ārantēnas dažbrīd sniedz brīnuma lietas uztveramo staciju skaļumā un skaita ziņā. Tā tad provincē (uz laukiem) vienlampiņas reģen. audiona uztvērējam arvienu tad jādod priekšroka pret vietējās stacijas uztvērēju, kad vēlās klausīties vairāk ārzemes stacijas, negriežot lielu vērību uz krietnu skaļumu. Taču arī pie reģen. audiona tas nebūt nav tik niecīgs un parasti pārāk labi atskanojas ar galvas telefonu. Skaļruna iedarbināšanai energija ir par mazu, un te, visumā, ir vietā tās pašas pārdomas, kādas bija pie krist detektora uztvērēja energijas reproducēšanas ar skaļruni.

Pilsētā (sev. Rīgā) reģen. audiona uztvērējs nav ar pārāk labiem panākumiem lietojams. Jau, vispirms, svārstību enerģijas zudums ēku masīvos atstāj savu ie-

spaidu. Tālāk, audiona selektīvītāte ir par mazu, lai varētu klausīties ārzemēs stacijas vietējā raidstacija darbības laikā, un tas visur, kā saka, sitīs cauri. Treškārt, vietējā raidītāja energija ir pārāk liela, lai audiona lampiņa to varētu pārstrādāt. (Jāievēro, ka audiona lampiņa, vispārīgi, labi vēl pārstrādā energijas, ar sprieguma amplitūdi 0,3—0,5 volti. Bet pilsētā šīs sprieguma amplitūdes, pateicoties raidītāja tuvumam, ir bieži 3 un vairāk volti, tā tad kādas 10 reizes vairāk par pielaižamo, un tāpēc lietojot reģen. audionu bez kādiem papildinājumiem, rodas neizbēgami kroplojumi uztvērējā, vai, ka saka, mūzika «plerkšķ»). Ceturtkārt, reproducētā energija ir par mazu, lai ar to varētu iedarbināt skaļruni.

Tā tad vienkāršs audions ar reģenerāciju ir ideāls uztvērējs laukiem, (provincei), bet samērā neizdevīgs Rīgas abonentiem.

Kā jau teicām, ar vienu lampiņu nekāds liels skaļums nav panākams, un tā tad atskanošana ar skaļruni visumā nav iespējama. Bet aiz audiona var ieslēgt vienu vai vairākas lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpes, kurās tad nu dod vēlāmo reproducēšanas skaļumu. Lēnmaiņu pastiprinātājs satur 1—3 lampiņas, un vispārīgi, tas atskano skaļrunī visu to, ko audions ir uztvēris. (Vācijā šādus uztvērējus arī nosauc par «Ortsempfänger», t. i., vietējos uztvērējus. Pamatā tam, šķiet, ir tas apstāklis, ka Vācijā ir kādas 24 radiofona raidstacijas, pie kam dažos apvidos to ir vairāk, un tad nu šāds reģeneratīvs audions ar lēnmaiņu pastiprinātāju var šinī apvidū viņas visas uztvert. Tāpēc sludinājumos bieži varam lasīt, ka pārdodams tāds un tāds vairāk lampiņu «vietējo staciju» uztvērējs. Pēc mūsu jēdzieniem, kur mums ir viena raidstacija, tas jau būtu tālstatiju uztvērējs, kurš vienu otru ārzemju staciju atskanotu daudz skaļāki par mūsu Rīgas raidītāju).

Taču ar vienkāršu reģ. audionu un lēnmaiņu pastiprinātājiem ne arvienu dabūsim pārāk lielu pastiprinājumu. Vispārīgi, ja audions kādu staciju atskano ar galvas telefonā vēl dzirdamu skaļu, tad to ar parastiem pastiprinājumiem varēs pastiprināt tikai tiktālu, lai pietiekoši labi iedarbinātu vidēji lielu skaļruni. Ja skaļumu te mēģina pavairot, piem. ar reģenerāciju, tad parastās lampiņas tiek pārslogotas (pārstūrētas) un kā sekas no tam rodās kroplojumi. Tos no-

vērst var vienīgi ar lielāki dimensionētām pastiprināšanas iekārtām.

Viens sliktums pie reg. audiona ir vēlas, ka pie darbības resp. viņa iestādīšanas parasti tiek mēģināts reģenerāciju piegriest ciešāki, līdz kāmēr uztvērējs sāk svārstīties, resp. ja tas ir iestādīts uz staciju, tas sāk svilpt. Ar to netikvien pašam nav iespēja klausīties, bet arī plašā apkārtnei visi klausītāji uz šo vilni tiek traucēti, resp. viņu uztvērēji sāk kaukt.

Neskatoties uz audiona dažbrīd labo darbību, viņa jūtībai ir robežas, arī ar visu iespējamo reģenerācijas palielināšanu, un parasti saka, ka audiona uztvērējs ir piemērots spēcīgāko staciju uztveršanai. Tas jāņem vērā tiem god. abonentiem, kuri ir paredzējuši iegādāties šāda veida uztvērējus. Jāpiezīmē vēl, ka tagad, parasti, reģenerāciju iestāda (regulē) ar mainkondensātoru (pēc tā sauktiem Reinarta-Leithäusera vai Snell'a paņēmieniem), bet ne grozot spoles, ka agrāki. Ar to panākama daudz labāka, slaidāka, reģenerācijas lieluma regulēšana. Ar spoli iestādāmā reģenerācija rāda uz vecu, tagad vairs nelietojamu, uztvērēju.

Attiecībā uz elektriskās energijas avotiem te ir vieta tās pašas pārdomas, kādas bija pie vietējās stacijas uztvērēja. Visur, kur ir pastāvīga elektriskās apgaismošanas strāva, ieteicams lietot tīkla pieslēguma apārātu kā visērtāko, un galu galā, arī lētāko. Kur tas nav iespējams, piem., uz laukiem, gribot, negribot jālieto baterijas un akumulatorus. Te nu būtu jāņem vērā sekošie apstākļi. Ja tuvumā ir kāda elektriskās apgaismošanas mašīna, kura ražo līdzstrāvu, tad ieteicams iegādāties piemērotu akumulatoru, izejot no tāda aprēķina attiecībā uz viņa lielumu, lai tas izturētu kādu mēnesi.

To varētu ilustrēt ar šādu piemēru. Uztvērējā ir 3 lampiņas, no kuriem divām pie 4 v. sprieguma plūst cauri 60 miliampēri, bet vienai — gala lampiņai, ir vajadzīgi 150 m A. Tā tad kopā  $130 + 150 = 270$  m A vai noapaļoti 0,3 A. Uztvērēju paredz nodarbināt apm. 4 stundas dienā. Tā tad vienas dienas ietilpībai vajadzētu būt  $0,3 \text{ A} \times 4 \text{ st.} = 1,2 \text{ A/st.}$  30 dienām tas būtu  $36 \text{ A/st.}$  vai noapaļoti 40 amperstundas. Ar šādu ietilpību jāņem tad mūsu akumulators, un tādi ir arī tirgū dabūjami. Jāievēro arī, ka viņa uzpildišanai ikmēnešus jāziedo vismaz 36 stundas, resp.  $1\frac{1}{2}$  dienas. Tad nu

aparāts spiests stāvēt dīkā, ja nav iegādāta neliela rezerves baterija. Šāda rezerves baterija, ar mazāku kapacitāti, 6—10 amp. st., ir ļoti derīga sev. pie tādām iekārtām, kura zināmā mērā uzskatāma par publisku, piem. uztvērēji skolās, pag. namos, biedrībās u. c. vietās. Tad nekad nevar rasties nepatikamais stāvoklis, kad baterijas izsikšanas dēļ, klausītājiem pukojoties jājet prom. Kāmēr lielais akumulators tiek uzpildīts, tikmēr mazais izpilda viņa vietu. Pēc tam atkal to var uzpildīt un turēt rezervē. Uz anoda baterijām tas neattiecās, un te, kad spriegums nokrities par kādu zināmu normu, parasti par  $\frac{1}{3}$  no sākuma sprieguma, steigšus jāiegādājas jaunā baterija. Rezervē anoda baterijas neatmaksājas turēt, jo tās tā kā tā izžūst. Šīs domas ir vietā attiecībā uz lielākām iekārtām, vai uz naudīgākām personām.

Kam to līdzēķu tā pamaz, tas nu sev nevar atlauties turēt lielu, dārgi maksājošu iekārtu. Ja agrāki, pie akumulatoriem, varēja lietot arī lielās, spēcīgās lampiņas, kuras atdeva samērā lielu enerģiju skaļrunim, tad gadījumos, kad nav iespējams kaut kur tuvumā uzpildīt akumulatoru, vai arī nevar izdot naudu par lielām baterijām, tad jāapmierinas ar mazāku energiju. Kā samērā mazas energijas prasītājas tiek uzskatītas 2-tīkļu lampiņas, pie tam no 1-volta serijas. Kvēlei tā tad vajadzīgs apm. 1 volts; bet anodam pie audiona lampiņas 3—6 volti, pie pastiprinātāja lampiņas 15—25 volti. Ta ka lampiņu emisija nav pārāk liela, tad anoda baterijas var izturēt visai ilgu laiku, 6—8 un pat vairāk mēnešus, ja vien tās nav jau agrāki sažuvušas vai saēstas (kas pārāk bieži notiek pie sliktākiem fabrikātiem). Kvēlei var lietot vai nu sausos elementus, kuras jāpievieno ar tādu aprēķinu, lai uz katru lampiņu iznāktu pāvienīm elementam, pie tam visus elementus saslēdzot paralēli (t. i., visas ogles kopā un tāpat visi cinki un beigās nemot no katra pa izvadam), vai arī slapjos māsiņu elementus. Pēdējos jāņem ar tādu aprēķinu, lai uz katrās lampiņas būtu pādvienīm elementiem tādā pat parallelā saslēgumā. Šie soli jāsper aiz sekošiem iemesliem. Kā sausie, tā slapjie elementi pie strāvas atdošanas polārizejas, un sakarā ar to zaudē savu spriegumu. Bet jo mazāka strāva tiek noņemta, jo šī polārizēšanās ir niecīgāka un tiek atsvērta no māsiņā atrodošos depolāri-

šanas pakāpi (par tiem būs runa vēlāk). Vietās, kur ir pastāvīgs, labi darbojošies elektriskās apgaismošanas tīkls, loti ieteicams nēmt aparātu ar tīkla pieslēgumu, jo tas dod iespēju vispirms uztvērēju daudz labāki nodarbināt un ir nesalīdzināmi ērtāks par bateriju uztvērējiem.

Lauku apstākļos, kur nav nepieciešama liela iekārta, izdevīgi lietot šādu 2-lamp. uztvērēju ar divtīkļu lampiņām, kā daudz ekonomiskākām par parastām. Klausīšanās notiek uz galvas telefoniem vai nelielu jūtīgu skalruni. Kvēles vajadzībām te nēmami slapjie elementi pēc agrāki pievestā aprēķina. Anoda spriegums te ir lielākais 30 volti. Bet kur tuvumā ir līdzstrāvas avots, tad labi ir nēmt akumulātoru un normālās lampiņas, pie tam pastiprin. pakāpē jāņem pentode, jo tās spēj panest daudz vairāk un dod uz laukiem, piem. biedribās, pag. namos, kādās saiešanas telpās, kur nepieciešama lielāka skalruna uzstādīšana un kur klausītāju skaits ir vairāki desmiti personas, var arī iztikt ar tādu pat reģ. audiona uztvērēju. Tikai te jālieto normālās, vislabāk 4 voltu sērijas, lampiņas, pie kam pēdējai (gala) lampiņai jābūt tā sauktai spēka lampiņai (vai arī pentodei). Te akumulātora lietošana ir nepieciešama, un tāpat arī lietojama liela anoda baterija (vismaz 120 volti). Tas nu gan izmaksā savu latīnu, bet tur neko nevar darit.

### **Uztvērēji ar ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpēm.**

Lai droši uztvertu lielāku skaitu tāl-staciju, ir nepieciešami nēmt uztvērēju ar vienu vai vairākām ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpēm. Ja ir neizdevīgi uztveršanas apstākļi, piem. nav iespējams ierīkot labu ārantenu, ienākošā enerģija ir par niecīgu, lai iespaidotu audiona lampiņu u. t. t., tad uztverto vājos vilņu impulsus iepriekš jāpastiprina. Te ievērojamā mērā vai arī pilnīgi atkrit kroplojumi no nepareizas reģenerācijas iestādīšanas, un bez tam uztvērēja selektivitāte var tikt uzdzīta līdz augstākai pakāpei. Tagadejos modernajos uztverējos ar ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpēm

visas atsevišķas pakāpes ir savstarpēji atdalītas (noekranizētas) ar metala čaulām vai sienām. Ar to izvairas no nevēlamas reģenerācijas, kas var izsaukt kaukšanu vai svilpšanu.

Attiecībā uz selektivitāti tagadējie uztvērēji ir tā konstruēti, ka tie spēj atdalīt 2 blakus darbojošās stacijas (biežuma starpība 9 kilocikli). Vietējās stacijas tuvumā uztveršana parasti notiek uz nelielas istabas vai arī rāmja antenas.

Tā kā te ir vairāki noskaņojami kontūri, tad viņu ieregulešana var notikt divējādi: proti katra kēde atsevišķi ar savu kloki vai skalu, vai visas kēdes kopīgi ar vienu skalu. Pirmā gadījumā pie stacijas iestādīšanas ir jāgroza tik daudz skalu, cik ir atsevišķas kēdes. Te ir vajadzīga zināma prakse un tāpēc ta bieži tiek uzskatīta par nevisai parocīgu. Savienojot visus noskaņošanos kondensātorus ar vienu asi, iespējama visu atsevišķo kēžu noskaņošana vienlaicīgi ar vienu kloki vai skalu. Šeit darbība parliek tikpat vienkārša, ka pie vietējās stacijas uztvērēja. Taču te, ja salīdzina ar pirmo gadījumu, nav panākama tik precīza un sīka pieskaņošanās, jo ir gluži nespējami, visus kondensātorus un visas spoles pagatavot pilnīgi vienādus. Ari cena šī veida uztvērējiem ir augstāka.

Pēdējā laikā ir tirgū arī uztvērēji ar tā saukto aperiodisko ātrmaiņu pastiprināšanu. Te jau nu daudzas noskaņojamas kēdes atkrit, un jāgroza lielākais 2 skalas, kuras bieži apvieno vienā. Tā tad te panākama loti vienkārša darbība pie ievērojami labas atskalošanas, jo te atkrit nepieciešamība, katrai ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpei lietot atsevišķu noskaņošanos kēdi.

Bez aperiodiskās pastiprināš. vēl bieži tiek lietota tā sauktā starpbiežuma pastiprināšana. Šo aparātu princips ir tāds, ka atnākušās svārstības tiek pārklātas ar vietējā (uztvērējā esošā) svārstību generātora (oscilātora) radītām svārstībām, un radošās interferences svārstības (kuras ir diferencē starp uztvērtām un uzklātām svārstībām) tiek vairākās pakāpēs pastiprinātas, tad ar audionu izlīdzinātās un ar lēnmaiņu pastiprinātāju pastiprinātās līdz vēlamai pakāpei. Šādu aparātu

nosaukuma raksturīgais piedēklis ir «dine», piem. superheterodine, ultradine, tropadine, strobodine u. t. t. Viņu jūtība ir tik liela, ka ar tiem praktiski iespējama iekatras stacijas uztveršana un tās atskanošana skalruni. Noskaņošanās te ir visai vienkārša: jānoskaņo pirmās kēdes kondensātors uz vēlamo vilni un pie tā jāpieskaņo oscilātora kondensātōrs. Cītas kēdes nav jāskāņo. Un tā kā šīs 2 skalas ir graduētas resp. iežimētas uz attiecīgiem vilniem, tad vienkārši pēc radio programmas uzdotiem datiem (vilnu garumiem vai kilocikliem) jāuzgriež skalas uz attiecīgām atzīmēm. Cits nekas nav jādara, un tāpēc šāda veida uztvērējus var apkalpot arī personas, kuri nekādu radiotehnisku zināšanu nav.

Starpbiežuma pastiprināšanas uztvērējiem lietojamas vienīgi rāmja antenas, jo lietojot klajās antenas notiktu izstarošana no oscilatora un tas plašā apkārtē traucētu uztveršanu uz doto vilni.

Viens cits «dinu» uztvērējs ir neutrodins. Tas gan nav starpbiežuma pastiprinātājs, bet pastiprina tieši uztvertās svārstības 2—4 pakāpēs. Te lietojama kā rāmja, tā arī kāda klaja antena, jo te nekādas svārstības nerodas. Neitrodins tiek uzskatīts par vislabāko tagadnes uztvērēju, kā atskanošanas tīruma, tā arī skaļuma un jūtības ziņā. Starpbiežuma pastiprināšanas uztvērējiem bieži piemīt specifiska pieskaņa, jo trūkst augsto skaņu, kurās iet zudumā ar uztvērēja pārāk lielo selektivitāti.

Kas nu būtu sakāms par uztvērējiem ar ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpēm?

Kā jau agrāki minējām, uztvērēji ar ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpēm vispirmā kārtā domāti tālstaciju uztveršanai. Visvienkāršākais šī veida aparāts ir 3-lampiņu normāluztvērējs (1 ātrmaiņu, 1 audiona, 1 lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpe). Šis uztvērējs ir vispirmā kārtā noderīgs pilsētas apstāklos, piem. Rīgā. Samērā vāja svārstību enerģija, sakarā ar zudumiem pilsētas ēku masīvos, tiek pastiprināta ar ātrmaiņu pastiprin. pakāpi, tad ta pievadīta audionam un tālāk lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpei. Šī uztvērēja jūtība ir pietiekoši liela, lai diezgan ievērojamu tālstaciju skaitu uztvertu arī pilsētas vidienā. Saprotams, jo la-

bāka antena, jo labāka uztveršana. Pie tam, sevišķi, ja vēl lieto filtru, tālstaciju uztveršana iespējama arī vietējās stacijas darbības laikā, pie kam var pieiet diezgan tuvu pie vietējās stacijas vilna, bez ka tas manāmi traucētu. Beigu skaļums, sevišķi, ja lieto pentodi, ir pilnīgi pietiekošs vidēji liela skalruņa iedarbināšanai.

Tā tad šāds normāluztvērējs ir ideāls aparāts pilsētā dzīvojošo ģimeni vajadzībāf. Pats par sevi saprotams, ka vienos modernos šī veida uztvērējos ir aparāts tikla pieslēgumam.

Ir skaidrs, ka var lietot arī 2-lampiņu pastiprināšanas pakāpes, t. i. uztvērējs tad ir ar 4 lampiņām. Te darbība visumā tāda pat, kā agrāki, tikai beigu enerģija ir lieļāka, kas dod lielāku skaļumu. Šāds 4-lampiņu uztvērējs ģimenes vajadzībām ir par lielu, jo pārāk viegli ar to var traucēt kaimiņu mieru. Bet tas ir ļoti nodeīgs publiskām vietām uz laukiem, jo ir visumā skaļaks, un galvenais, selektīvāks par reģen. audiona uztvērēju. Tikai te ir mazliet lielāka izmaka ekspluatācijā, jo nāk klāt 1 lampiņa.

Abiem šiem uztvērēja veidiem vēl ir nepieciešamas ārantenas, jo tad skaļums ir tiešām labs. Var jau arī te lietot kādu palīgantenu (sk. «Radio» Nr. 6, lpp. 186), tikai tad jārēķinas ar krietiņi mazāku skaļumu. Rāmja antenas šiem uztvērējiem parasti nav lietojamas, un tāpēc viņiem trūkst attiecīgo pievadu. Šī veida uztvērēju cena nav pārāk augsta un tāpēc tie pieejami arī plašākai publikai. Jāievēro, ka no tirgotāja pieprasama pilnīga kalkulācija, ieskaitot visus piederumus, kā lampiņas, tikla pieslēguma ierīci, skalruni, pievadus u. t. t., jo tikai tad var gūt skaidru ainu par visas iekārtas izmaksu.

Citi šīs kategorijas uztvērēji jau ir spēciālām prasībām. Piem. neitrodins būs noderīgs personai, kurā cienī sevišķi tīru, netraucētu uztveršanu, lietojot kādu palīgantenu vai rāmja antennu. Staciju skaits te var būt arī ne pārāk liels, toties atskalojums ļoti skaists. Tikai neitrodins ar visiem piederumiem iznāk krietiņi dārgs un tāpēc to prieku var atlauties tādas personas, kurū maks tik ātri nerādīs

dibenu. Ja turpretim kāda persona vēlēs uztvert visai lielu skaitu ārzemju staciju, ta izmeklēsies sev kādu starpbiežuma pastiprināšanas uztvērēju, piem. superheterodīnu, ultradinu, tropadīnu u. t. t. Īarbībā tie visi puslīdz vienādi, un arī cena tie ne pārāk atšķirīgi. Dažādie nosaukumi ir doti sakarā ar nelielām konstruktīvām dažādībām pirmajā (ieejas) pakāpē; bet tie principu it nebūt negroza. Starpbiežuma pastiprināšanas uztvērēji lietojami ar rāmja antenu, un tāpēc te jebkura darbība šīnī ziņā nav vajadzīga. Bieži rāmis pat piestiprināts virs uztvērēja kastes. Tas atlauj lielu pārvietošanas brīvību, sevišķi, ja ir tīkla pieslēguma aparāts (un tas tagad ir katrā modernā uztvērējā). Tad katrā telpā, kur ir sienas kontakts, iespējama uztveršana.

Visi šie aparāti ir diezgan dārgi un Latvijas apstākļos tos sev atvēlēties var tikai naudīgas personas. Tā kā tie paredzēti dzīvokliem ar glītu, pat greznu, iekārtu, tad viņu ārējais veids ir izstrādāts dažādos stilos, visādās nokrāsās, un tāpēc arvienu iespējams izmeklēt iekārtai atbilstošu veidojumu.

Ar to nu būtu izsmelts jautājums par dažādiem uztvērēju tipiem un viņu spējām. Lai arī kāds būtu uztvērēja nosaukums, arvien tas būs atbilstošs kādam no apskatītiem tipiem, un pie iegādes nevajaga vadīties no skaļā nosaukuma, bet painteresēties, kas tas pēc būtības ir, un tad vadoties pēc iepriekš teiktā, taisīt zināmus, noteiktus slēdzienus par viņa darbibu un spējām. Tad vēl nebūs jādusmojas par nepiemērotu, «iesmērētu» aparātu. Vēl piezīmēsim, ka beigās aprakstītie speciālie uztvērēji parasti ir ar vairāk par 5 lampīnām, bieži 7, 8 un pat 10 lampīnām. Tagad bieži lieto tā sauktās aizsargtīkliņa lampīnas, kuru pastiprināšanas spējas ir ļoti lielas, un parasti līdzīnas 2 parasto lampīnu spējām. Tāpēc 3-lampīnu normāluztvērējs ar aizsargtīkliņa lampīnu ātrmaiņu pakāpē un pentodi pēdējā pakāpē uzskatāms kā līdzvērtīgs 5-lampīnu uztvērējam ar parastām triodēm, t. i. dod to pašu uztveršanas efektu. Šo pašu spēju dēļ aizsargtīkliņa

lampīna starpbiežuma uztvērējos atlauj starpbiežuma pastiprināšanas pakāpes no 4 pamazināt uz 2 u. t. t. Tāpēc augstvērtīga starpbiežuma uztvērējā var būt, piem., tikai 5 lampīnas (t. i. 1 ieejas, 2 starpbiežuma, 1 audiona, 1 pentode beigu pakāpei). Tikai pie aizsargtīkliņa lampīnu uztvērēju iegādes jāraugas, lai izbūve tiešām būtu laba, un to var dot vienīgi pirmklasīga firma. Slikti izbūvēts aizsargtīkliņa lampīnu uztvērējs var darboties pat sliktāki par tādu pat ar vienkāršajām lampīnām. Ieteicams pie iegādes, ja pircējs pats ir nespecialists, līdzneiņt kādu labu radiotehnikas pazīnēju, vai arī iepirkit tikai pirmklasīgas firmas ražojumu. Sevišķi tā sauktie gadījuma pirkumi prasa šīnī ziņā lielu uzmanību, lai vēlak nebūtu jaželojās par izsviesto nauju. Arvienu jāprasa firmas garantija uz zināmu laiku.

### Vēl drusku par pieslēgumu patefonam.

Ne visiem ir iespējams iegādāties labu patefonu, jo tas maksā vairākus simts latus. Bet lēto gramofonu atskaņošana ir dažbrīd diezgan nejēdzīga un kroplota. Pie tam te reproducēšanas skaļums bieži vien ir nepietiekošs. No šiem sliktumiem ievērojamā mērā var izvairīties, lietojot elektromagnētisko skaņu noņēmēju, kuru pievieno mūsu uztvērēja lēnmaiņu pastiprināšanas daļai un tad atskājo caur skaļruni. Ar to sasniedzama nesalīdzināmi tīrāka un skaļāka reprodukcija. Te vairs nav vajadzīga patefona glītā āriene vai laba akustika. Vienīgi tikai mehanisms, kurš griež skaņu plati ar noteiktu ātrumu (78 apgrieziņi minūtē), un tas var būt kaut kā iebūvēts. Galvenais te ir skaņu noņēmējs, no kurā nāk 2 pievadi, un tos savieno ar uztvērēja pastiprinātāja daļu. Par skaņu noņēmējiem, to principu un spējām rakstīsim turpmāk. Te aizrādīsim, ka tagad katram modernam uztvērējam ir ligzdiņas vai spailes šī skaņu noņēmēja pievadu pastiprināšanai, kopā ar pārslēgu, kurš pastiprinātāju piešlēdz vai nu uztvērējam, vai patefonam.


## — Radiotīrgus. —

### Uztvērēja Philiton W lietošanas pamācība.

Philiton W ir 3-lampiņu uztvērējs, tipa 1+1+1. Ātrmaiņu pastiprināšanas pakāpē ir aizsargtīkliņa lampiņa E 442, audiona pakāpē lampiņa E 424, bet ka gala lampiņa skalruņa iedarbināšanai tiek lietota lampiņa B 443. Lampiņas tiek karsētas ar maiņstrāvu no speciāla iebūvēta transformatora, kurū pieslēdz tieši pilsētas apgaismošanas tīklam. Anoda spriegumu var nemt no anoda baterijas, vai labāki un lētāki, no apgaismošanas tīkla, kas uzlabo arī uztvēršanu. Ar anoda aparāta lietošanu šis uztvērējs pārvēršas par pilnu tīkla pieslēguma aparātu. Šim uztvērējam ieteicams lietot anoda aparātu Nr. 3009. No pieslēdzamiem

tieki savstarpēji savienotas ar vadu un pievienotas pievadām no kvēles transformatora. Pentode B 443 tiek ievietota iētverē III., un spaile šīs lampiņas pamatnes sānos tiek savienota ar pievadu ietveres labajā pusē. Aparātam tiek pievienotas 5 spoles: 2 īsiem vilniem (Lediona spoles), kurās ievieto ligzdiņas Ak un Bk, un 2 spoles gariem vilniem (šūniņu spoles), kurās ievieto ligzdiņas A un B. Regenerācijas spole C, tiek ievietota ligzdiņā C.

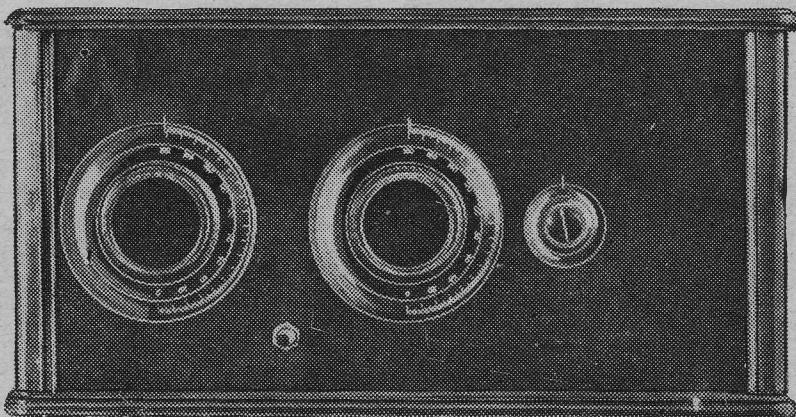Ja uztvērēja nodarbināšanai lieto anoda bateriju, tad tā jāņem ar 150 voltu spriegumu. Baterijas savienošana ar tīklu ir ērti izdarāma, jo katras pievada auklas galā ir



skalruņiem visieteicamākie tipi būtu Nr. Nr. 2019, 2007, 2024 un 2016.

Lietojamai antēnai nevajadzētu būt garākai par apm. 35 metriem, ieskaitot pievadu, jo pretējā gadījumā, sakarā ar lampiņu lielo pastiprinājumu, varētu mazināties selektivitāte. Uztvērēja aizsargāšanai pret atmosfēras virsspriegumiem ieteicams lietot aizsargu tips 4382. Antēnas pieslēgšanai paredzētas 3 spailes. I. spaile ir vilniem no 200—400 mtr., II. spaile vilniem no 300—1200 mtr., bet III. spaile — pāri par 1200 mtr. Zemes pievads tiek pieslēgts anoda baterijas spailei + 12 v.

Ātrmaiņu pastiprināšanas lampiņu ievieto iētverē I., pie kam anoda pievads lampiņas balona augšgalā tiek pievienots pa labi atrodošos auklai. II. iētverē ievieto audiona lampiņu E 424. Abas spailes lampiņu sānos

neliela plāksnīte, uz kurās atzīmēts vajadzīgais spriegums, kāds noņemams no baterijas.

Skaļrunis tiek pievienots spailēm VI.

Uztvērēja iedarbināšanai pievienotā sprauddakšiņa jāiesprauž apgaismoš. strāvas sienas dakšozē, pēc kam aparāts pēc apm. pusminūtes sāk darboties. Kad ir iespiesta tāpiņa IV., uztvērējs strādā uz gariem vilniem, t. i., no 1000—2000 mtr. Ja tāpiņa ir izvilkta, uztvērējs strādā uz radiofona vilniem, no 200—800 mtr. Kad aparāts ieslēgts uz zināmu, vēlāmo diapazonu, ar abām lielajām skalām, tās grozot pēc vajadzības, iestāda vēlāmo staciju. Kloķis V. tiek lietots reģenerācijas iestādīšanai, resp. to lieto ka skaļuma regulatoru. Darbību izbedzot, sprauddakšiņu jāizņem no vienas dakšozes.

## 1920. g. iznākušo žurnāla „Radio“ numuru saturs.

**P i e z i m e:** Redakcija bija domājusi kopēju saturu ievietot gada gājumu noslēdzot. Taču daži ienākušie pieprasījumi rādīja, ka dažs labs mūsu god. lasītājs nav zinājis iepriekšējo numuru

saturu un ir grīzies redakcijā ar lūgumu, paziņo-kādā numurā ir iespiests viens vai otrs raksts. Lai nāktu pretim šādiem «atsevišķu» numuru lasītājiem, iespiežam š. g. iznākušo numura saturu.

### Žurnāls Nr. 1.

1930. g.	lpp.
Uztvērēju pārbūve I. (krist. detektora uztvērēja modernizēšana)	3
Radiolampiņa un viņas pielietošana (beigas) (Ātrmaiņu pastipr., detekcija, 2-tīkl. lampīnas).	4
De Broli elektronu vilņu teorija	15
Skrejošie ugunsburti	15
Angļu dirižablis R 101	19
Helija gāzes dabūšana	23
Propellera dzinēji	25
Junkersa milzu lidmašīna G 38	26
Kā mēro lidmašīnas ātrumus sacikstēs?	27
Dažādu kermenu ātrumi km./sek.	29
Augstā iespējamā temperatūra	30
Fizikālu kermenu temperatūru skala	30
Kā cilvēka acs uztver dažādu temperatūru	30

### Žurnāls Nr. 2.

Uztvērēju pārbūve II. (1 lamp. audiona uztv. modernizēšana).	
Moderno radiolampiņu katoda veidojumi	
Vai isvīnu uztvērējs patreiz var apmierināt vienkāršu klausītāju?	
Milzu apriepojums 4 mtr. caurmērā	
Praktiskas un vienkāršas skrūvspiles pašbūvētājiem	
Kāpēc rakete tukšumā labāki virzas uz priekšu, nekā atmosfārai?	
Kamēdēl Rīgas Radiofonu dzird uz dažadiem vilņu garumiem?	
Žurnāla «Radio» 1926., 1927., 1928. un 1929. g. iznākušo numuru pilnīgs saturs rādītājs	

### Žurnāls Nr. 3.

Uztvērēju pārbūve III. (Lēnmaiņu pastiprin. modernizēšana).	
Jaunais okeāna milzenis «Europa»	
Par elektrisko «īso savienojumu»	
Par kondensātoru lietošanu pie traucējumu novēršanas (motori, ārstniec. aparāti zvanī u. t. t.)	
Dizeļa elektrokuģi (Motorkuģis „Brunswick“).	
Amērikānu jaunie debesskrāpju projekti	
Degošie leduskalni	
Žīla Verna 25. aizmūža dienas atcerēi	

### Žurnāls Nr. 4.

Uztvērēja pārbūve IV. (Ātrmaiņu pastiprinātāji un modernizēts 3-lamp. tālstačiju uztvērējs).	99
Klūdas izlabojums	108
Kaļakuģis kā elektriskā spēka stacija	109
Trolits un viņam radnieciskie ražojumi	110
Automobili bez sajūga un ātrumu kastes	112
Metalizēts koks	113

Dažas domas par lēnmaiņu pastiprināšanu un transformātoriem	114
Domas par dažādiem pārgrozījumiem mūsu radiofona lietā	123
Elektriskas indukcijas krāsnis	126
Pilsēta bez tramvaja	126
Ķīm. elements 87	127
Radiosatīksmes panākumi	127

### Žurnāls Nr. 5.

Uztvērēja pārbūve V. (Aizsargtikliņa lampiņa ātrm. pastipr. pakāpē).	132
Pirmais tirgū izlaistais tālredzēšanas aparāts	139
Poznaņas radiofona 3 g. jubileja	141
Vai aizsargtikliņa lampīņas visur un katra reiz lietojamas?	143
Dažas domas par lēnmaiņu pastipr. un transformātoriem (beigas)	144
Par atmosfāras elektību un zibenī	145
Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas (Ievads; ceļš no raidītāja līdz uztvērējam.)	152
Duraluminijas	158
Vēl mazliet par metalizēto koku	159

### Žurnāls Nr. 6.

Uztvērējs izbraukumiem (Reg. audions un lēnm. pastipr. ar 2-tīkl. lampīņām.)	163
Daži etapi sazināšanās dienesta attīstībā	168
Darbība zem ūdens (Niršanas technikas attīstība.)	171
Šujmašīnas 100 gadu jubileja	175
Daudzvalodu telefona aparāti	178
Vařu un aluminijs savstarpejā sacensībā kā elektriskās strāvas vadītāji	180
Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas (Vietējie uztvērējās apstākļi; kādu antenu lietot; radioiekārtas izmaksas; kādu uztvērēju izvēlēties.)	182
Kontakta brilles	189
Tantala pielietošana	189
Ar kvarca kristalu regulējams chronometrs	190
Vistālākā radiostacija ziemelos	190
Markoni aizdedzina kvēlspuldzes Sidnejā	190
Fiktīva radioprogramma	191

### Žurnāls Nr. 7.

Apgaismošanas tikla strāvas lietošana mūsu uztvērēju vajadzībām. (Ievads; strāvas taisngriezījs; filtra kēde; sprieguma sadalītājs)	195
Stieņveidīgā radiolampiņa «Arcotron»	206
Ārpusborta motori un laivu veids	208
Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas. (Kādu uztvērēju izvēlēties? Ko katrs uztvērējs spēj?)	210

Akumulatoru pildīšanas ekonomiskā puse . . . . .	215
Sporta lidotāju sacensību praktiskā vērtība . . . . .	216
Makša Valjē piemīnai . . . . .	218
Dāvidi un Goliāti radiotehnika . . . . .	218
Lielākā fotogrāfija pasaule . . . . .	220
Kas ir «Literāfons» . . . . .	220
Lietotu aparātu un mašīnu iegāde . . . . .	221
1930. g. radioizstāde Latvijā . . . . .	222
Žurnāla «Radio» 1930. g. I. pusgada saturs	223

**Žurnāls Nr. 8.**

Apgaism. tīkla strāvas lietošana mūsu uztvērēju vajadzībām. (Pieslēgums līdzstrāvas tīklam) . . . . .	227
Vietējās stacijas uztvērējs ar pieslēgumu maiņstrāvas tīklam . . . . .	231
2-lamp. uztvērējs ar maiņstrāvas tīkla pieslēgumu . . . . .	233
Kas ir «Stenode-Radiostat» un viņa darbības principi . . . . .	235
Voith-Šneidera propellers . . . . .	241
Tālredzēšanas pamatprincipi . . . . .	242
Drusku par tīklstrāvas un bateriju uztvērējiem . . . . .	246

Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas . . . . .	249
(Vietējās raidstacijas uztvērēji);	
LZ 127 pārledoja Latviju . . . . .	252
Svari saules staru svēršanai . . . . .	253
Drusku par korki . . . . .	253
Ka cīnīs ar radiotraucējumiem Čekoslovākijā . . . . .	255
«Radiotisms» Amēriķā . . . . .	255

**Žurnāls Nr. 9.**

Latvijas VI. radioizstāde . . . . .	259
Daži pie mums vairāk lietojamā maiņstrāvas taisngriezēja lampiņu tipi . . . . .	262
Moderņs 3-lampiņu uztvērējs ar maiņstrāvas tīkla pieslēgumu . . . . .	266
Kā darbojas ātrmaiņu pastiprināšanas pākāpe? . . . . .	269
Augstvērtīgs 3-lampiņu uztvērējs ar pieslēgumu līdzstrāvas apgaismošanas tīklam . .	274
Padomi radio abonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas (Tālstaciju uztvērēji. Dažādu lampiņu aparatu apskats).	278
Radio tirgus. Uztvērēja Philiton W lietošanas pamācība . . . . .	285

Izdevējs un atbildīgais redaktors R. Kīsis.

**Blaupunkt**

ieciēničas **skaļrunu sistemas** ar šasiju. Nepārspējams, no tūkstošiem atzīts panākums.

**Hydra**

pasaulslavenie **kondensatori** radio, telefonijas, traucējumu novēršanai un dažādām citām vajadzībām.

**Goerler**

augstvērtīgi **transformatori** un **droseles** tīkla strāvas aparatiem un skaļu pastiprinātājiem.

**Kathrein**

pazīstāmie **zibeņaizsargu slēdzēji**. (3 g. garantīja).

„N. S. F.“-, Dralovid“- fabrikati, „Formolit“- skalas un viss cits radioaparatu būvei.

Radio Kantoris

**Vierhuff un Arnack,**  
**Rīgā, Kungu ielā 1.**

# **Ievēribai visiem radio cienītājiem.**

Lai likvidētu pārpalikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio“ numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio“ numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2, 13 un 18, kuri krājumā vairs nav, aprēķinām par 15 **santimiem** numuru.

Iesietie 1926. g. komplekti krājumā nav.

Atsevišķi žurnāla „Radio“ numuri pār 1927. gadu (№№ 1—12), izņemot № 1, 1928. g. (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santimiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesieti kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās nu pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmakus bez tam vēl jāpieskaita 50 sant. pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami Rīgā, P. T. D. Galvenās darbnīcas veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, darbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t. kantori uz žurnāla „Radio“ pasta tekošā rēķina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2—6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio“ numuru skaits nav pārāk liels, sev. iesieto komplektu ir maz, tad tos god. radio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam nevin cināties ar pieprasījumiem, jo krājumam izbeidzoties, žurnali brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušo žurnalu satura rādītājs ir ievietots š.g. žurn. № 2, uz ko griežam lasītāju ievēribu.