

Radio

— ŽURNĀLS —
TECHNIKAI UN ZINĀTNĒI

Varuks



Nr. 3

Tomass Alva Edisons 1879. gadā
elektr. kvēlspuldzes izgudrošanas laikā

1929.

SATURĀ:

Hagas radiokonference

Elektr. apgaismoš. spuldzes zelta jubileja

Daudzmotorigie līdparati

Starpzvaigžņu telpas atbalss

Tāluztveršanas brīnumi

Klausīsimies Rīgas radiofonu stereofoniski

Vāra-oksida el. strāvas taisngrlezis

Padomi:

Kopējā antena vairākiem uztvērējiem

Vairākstaru antennu izolacija

Skaļruņa technikas attīstība

Pareizais ceļš

Ja Jūs jau esat viens no tiem
joti apmierinātiem Philips „Minī-
watt“ lampiņu lietotājiem, tad Jūs
atrodaties uz pareizā ceļa.

Bet ja nevēlaties zaudēt ceļu uz
visaugstāko pilnību, tad
lietojat labāko lampiņu pasaule

Philips pentodi B 443

ar 5 elektrodiem: anodi, katodi
un trīs tīkliņiem.

Tad Jūs sasniegsat
mērķi: absoluti da-
bisku mūzikas un ru-
nas atskanojumu, pie
ārkārtēja, bet pilnīgi
vienmērīga pastipri-
nājuma.



Spēka lampiņa B 443

Radio

Žurnals

t e c h n i k a i u n z i n ā t n e i

Iznāk vienreiz mēnesī.

Redakcija un ekspedīcija: Rīgā, Elizabetes iela 9-a, dz. 16. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galv. pastā, pasta kastite 773. Iemaksajumi uz pasta tek. rēķina 996. Redakcijas tālr. 29456.

Abonēšanas maksā: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.60. Abonēšanas maksu pieņem Rīgā, žurnāla „Radio“ redakcijā, Elizabetes iela 9-a, dz. 16; Audeju ielā 15, P.T.D. G.D. veikalā; provincē: visos pasta-tel. kanto ros, „Leta“ veikalos un lielākās grām. tirgotavās.

№ 3

4. gads

1929

Hagas radiokonference.

Vašingtonas radiokonferencē, 1927. g. beigās, nolēma nozīmēt sevišķu starpvalstju technisku komisiju, kurās uzsdevums būtu kontrolēt radiosatiksmi vīspasaules mērogā. Šīs komisijas kompetence bij visi techniskas dabas jautājumi, neaizskarot administrāciju un organizāciju vispārīgi. Komisijai ir jāraugās un jāsper soļi, lai atsev. konferenču lēmumus izvestu dzīvē. Komisijas sanāksmes notiek ik pēc 2 gadiem. Pirmās sanāksmes organizāciju uzņemās Holandes valdība, nozīmējot laiku no 18. septembra līdz 2. oktobrim, ar sēdeklī Haga.

Dienas kārtībā bija uzņemti daudzi jautājumi. No tiem plašās radiocienītāju masas varētu interesēt 6 jautājumi:

1. Atsevišķu viļņu diapazonu nosaukums.
2. Raidstaciju jaudas noteikšana.
3. Viļņu kontroles izvešana un tās noteikšība.
4. Nepieciešamais biežuma apjoms dažādiem radiodienestiem.
5. Amatieru raidstaciju noteikumi.
6. Radiofona raidstaciju jaudas aprobežošana.

Pie visu šo jautājumu apspriešanas no dalībnieku valstīm iesniegtie priekšlikumi, kuŗi dažbrīd visai stipri atšķi-

rās viens no otra, tika caurskatīti, un izdarīts mēģinājums, visus priekšlikumus novest uz zināmu vidus līniju, resp. vidēju mērogu. Tas no vienas pusē spieda tās valstis, kuŗām ir samērā zema techniska attīstība, mēģināt panākt tādas ar augstāku attīstību. No otras pusē atkal šī vidus līnija atsevišķas valstis ar ļoti augstu tekniskas attīstību spieda rēķināties ar tādām, kuŗām šīs attīstības līmenis nebij.

Āpskatot lēmumus no minētiem Hagas konferences galvenākiem punktiem, jāatzīmē sekošais.

1. Atsevišķu viļņu gaļumu nosaukums resp. apzīmējums līdz šim tika izdarīts pilnīgi patvalīgi. Nebij noteikts mērogs, ko skaitīt par gaļiem, ko par īsiem u. t. t. viļņiem. Konferencē nolēma šādi:

Viļņu gaļumu tābele.

Viļņi zem 100 kilocikliem (virs 3000 mtr.) — latviski: gaļie viļņi, — angļiski: low frequency;
no 100—1500 kc. (3000—200 mtr.) — vidējie viļņi — medium frequency;
no 1500—6000 kc. (200—50 mtr.) — vidēji īsie viļņi — medium high frequency;
no 6000—30.000 kc. (50—10 mtr.) — īsie viļņi — high frequency;
virs 30.000 kc. (zem 10 mtr.) — ļoti

(ultra) īsie viļņi — very high frequency.

P. S. Pie šī apzīmējuma arī mēs pie-
turēsimies turpmākos rakstos.

2. Raidstaciju jaudas noteikšanai, kā
jau agrāk bieži aizrādījām, var lietot
loti daudz momentus. Līdz šim katrā
stacija liegoja savu apzīmējumu. Piem.
telegrafa raidītājiem bieži jaudu aprē-
ķināja ar to kilovatu skaitu, kādu sta-
cijas raidītājs nēma no elektriskā tīkla;
telefonijā skaitīja bieži atkal lampām
pievadīto anoda jaudu. Tas veda gan
pie lieliem skaitliem, bet labuma bij
maz. Iznāca pat, ka pie līdzšinējā ap-
zīmējuma kāda stacija ar daudziem uz-
dotiem kilovatiem bij sliktāki dzirdama,
nekā tā, kurai šo kilovatu bij maz (bet
kuŗa varbūt apzīmēja no antenas iz-
staroto jaudu).

Hagā nolēma šādi: telegrafijā stacijas
jaudu apzīmēs ar antenai pievadīto **ātr-
maiņu** jaudu pie nospiestas atslēgas
(resp. strīpas). Kuģu stacijām tas ir
grūtāki izvest, jo te dzinēji stipri „sē-
žās“ pie strīpas. Tāpēc šeit jaudu ap-
zīmēs ar raidītājam pievadīto enerģi-
jas lielumu, atskaitot no tā visus zu-
dumus raidiekārtā.

Telefonijā (radiofonā) jaudu apzīmēs
ar **reizinājumu** no antenas pretestības
un **efektivās** (tiešās) antenas strāvas
kvadrata, kāda ir pie raidītāja lielākās
pielaižamās (nekroplotās) modulācijas.

P. S. Pielaižamā lielākā modulācija
ir tad, ja rodošās pie modulācijas virs-
svārstības nepārsniedz 10 proc. no pa-
matsvārstības amplitudes.

3. Viļņu garuma cieša kontrole ir ne-
pieciešama, jo tagad atsevišķas raidsta-
cijas ir loti tuvu viena pie otras (star-
pība līdz 9 kilocikli). Te mazākā kļū-
da izsauktu traucējumus. Vienojās, ka
lietojami tādi viļņu mērotāji (bez kri-
sfala un termostata), kuŗu noteiktība
sasniedz $1/10000$ (resp. 0,01%). Ja ir spe-
ciāli mērotāji ar kristalu un termostatu,
tad viņu noteiktībai jābūt līdz 0,002%.

Viļņu mērotāji, lietojami uz kuģu
raidstacijām, kur nepieciešama bieža
viļņu garumu maina un tamdēļ pārāk
precīza viļņu iestādīšana prasītu ilgāku

laiku, var būt ar mazāku noteiktību.
Bet noteiktība nedrīkst būt mazāka
par 0,4%.

Lai šīs noteiktības pārbaudītu, atse-
višķām pasta pārvaldēm jāiekārto la-
boratorijas, kurās ar iespējami lielāko
precizitāti kontrolētu viņas pārzinā eso-
šo raidstaciju viļņu garumus. Laborato-
rijās esošo kontroles mērotāju noteiktī-
bai jāsasniedz $1/100000$ (0,001%).

P. S. Šis lēsums visā drīzumā ne-
varēs tikt izvests dzīvē, jo sev. ma-
zākām un techniski atpakaļ palikušām
valstīm nav iespējams to realizēt. Tam-
dēl šīm valstīm palīdzēs tās, kurām
šādas laboratorijas jau ir (Anglija, Vā-
cija, Belgija, arī Francija u. daž. cit.).

4. Nepieciešamais biežuma apjoms
(biež. starpība starp stacijām) dažā-
diem dienesfiem, lai arī agrāk bij vi-
sumā apzīmēts, tomēr parasti netika ie-
vērots pie viļņu garuma izvēles. Tas
bieži noveda pie tā, ka stacija, kā saka,
„sēdās“ uz staciju.

Telegrafa raidītājiem, strādājošiem
ar nedziestošiem viļniem un vidēju
ātrumu līdz 500 burfiem minūtē, ne-
pieciešamais biežuma apjoms noteikts
160—240 cikli (pie ne vairāk kā 3 har-
moniskām svārstībām). „Runas“ telefo-
nijai (tālsarunas) biežuma apjoms no-
teikts uz 6000 cikliem, „mūzikas“ te-
lefonijai (radiofonam) 9—20 kilocik-
liem. Bilžu pārraidīšanai, raugoties pēc
pārraidīšanas ātruma, no 2—10 kilo-
cikli, bet tālredzēšanai (televizijai) no
10—100 kilocikli. Tamdēl, ievērojot lie-
lo „brīvo viļņu trūkumu“, pagaidām nav
iespējams atlaut nodarbināt (mēgināt)
lielāku skaitu tālredzēšanas iekārtu.

P. S. Eiropā radiofona staciju bie-
žuma apjoms šī paša „brīvo viļņu trū-
kuma“ dēļ noteikts uz 9—10 kilocikli.
Īso viļņu radiofona stacijas, pie taga-
dējā īsvīļu technikas stāvokļa, prasa
lielāku biežuma apjomu, piem. 20—50
kilocikliem. (Bet arī tad „kaimiņu“
raidītājus grūti „izsijāt“). Pagaidām tas
ir vēl iespējams. Taču, kolīdz sāks dar-
boties vairāki raidītāji, šis apjoms jāsa-
mazina. Tāpēc uz ūsiem viļņiem uztve-
rošā pusē parastais audions ar laiku
maz derēs un klausītāji būs spiesti pār-

iet uz tā sauktiem „starpbiežuma“ uztvērējiem, kā daudz selektīvākiem.

5. Attiecībā uz amatieru raidstacijām visumā grozīts nekas nav. Ievesti tikai tā sauktais „minimums“, t. i. tās minimālās zināšanu prasības, kādās jāprasā no personām, kuŗas vēlas izņemt amatiera atļauju. Te jāpiezīmē, ka atsevišķas pārvaldes pēc sava ieskata šīs prasības var papildināt.

Hagas konferences minimuma prasības ir šādas:

a) Raidīt un uztvert morze zīmes ar ātrumu mazākais 50 burtus (zīmes) minūtē.

b) Pamatzināšanas elektrotehnikā un radiotehnikā, ar sevišķu ievērību raidošo iekārtu pareizai izpratnei.

c) Savas valsts satiksmes noteikumu un likumu zināšana.

Piezīme pie raidītājiem: 1) no raidītāja izstarotiem viļniem jābūt tik tīriem (pareiziem), lai tie nepārkāptu nozīmētās amatieru diapazona robežas. 2) Katra amatiera rīcībā jābūt viļnu mērotājam, ar noteiktību līdz 0,5%. Viļņu mērotāja pārbaudi izdara attiecīgās valsts pasta pārvalde. 3) Anoda jauda pēdējā kaskadē (pakāpē) nedrīkst pārsniegt 50 vaftus. Nedrīkst liefot neiztaisnotu (technisko) un labi neizfiltrētu maiņstrāvu (pēdējais arī pie līdzstrāvas).

Amatieru raidītāji atļauti vienīgi mēģinājumiem (izsaukumiem). Jebkuŗa sazināšanās (satiksme) ārpus izsaukuma ir noliegta. Ikkatram amatierim jāved dienas grāmata — žurnāls, kuŗā jāatzīmē raidīšanas laiks, viļņa garums un visu atbildējušo staciju izsaukumi. Katras valsts pasta pārvaldei ir tiesība noteikt amatiera raidīšanas laiku, sev. attiecībā uz radiofonu. Papildinot Vasingtonas konferences lēmumu, amatieru diapazons no 3500—4000 kilocikliem (agrāki) samazināts uz 3500—3600 kc. tagad (šīnī rajonā).


6. Attiecībā uz radiofona staciju jaudu jāatzīmē, ka sākumā stacijas reti lietoja vairāk par apm. pus kilovatu antenā. 1925. gadā jauda jau palielinājās uz 1—2 kw., 1927. gadā daudzas stacijas jau darbojās ar 10 kw. jaudu un tagad mums ir vairāki raidītāji ar 30—60 kw., pie kam tiek projektēts jaudu vēl palielināt uz piem. 100 kw. (Varšava). Ja šādā kārtā jaudas lielums pieauga, tad pēc dažiem gadiem varētu reķināties ar vairākiem simtiem, pat tūkstotis kilovatiem. Tas tāpēc, ka dažās valstīs nežēlo līdzekļus, lai nu aiz politiskiem vai cītiem motiviem „pārkliegtu“ kaimiņus. Lai šo sacensību kaut cik ierobežotu, jau Pragas konference (š. g. aprīlī) kā jaudas robeža tika noteikta 60 kilovati. Hagas konference jautājumu vēl reiz skafīja cauri un jaudas robežu noteica uz 100 kilovatiem. Jaudas aprobežošanai nepiekrita vairākas valstis, sev. tās, kuŗām jau bij izstrādāti projekti.

P. S. Visumā pret jaudas palielināšanu nebūtu ko iebilst. Jo lielāka jauda, jo labāk un tālāk ar vienkāršākiem aparātiem iespējams uztvert, ie-spējama labāka izvairīšanās no atmosf. traucējumiem. Līdz ar to pieaugtu abonentu skaits, programma būtu vispusīgāka u. t. t. Sevišķi ja šīs spēcīgās stacijas iznestu ārpus pilsētas, tad arī pilsetniekiem būtu netraucēta citu raidītāju uztveršanas iespēja, jo lauka stiprums tad visā pilsētā būtu apm. vienāds. Kaitēts tā tad te nebūtu nevienam, un sev. lielpilsētām šie spēcīgie raidītāji ir ļoti izdevīgi.

Noslēdzot šo īso apskatu, jāsaka, ka Hagas konferences darbība ienesa dažas vēlamas skaidrības radiosatiksmē. Nākošā šāda veida konference notiks Madridē, 1932. gadā. Līdz tam laikam Hagas lēmumi būs noteicošie. K.

Elektriskās apgaismošanas spuldzes zelta jubileja.

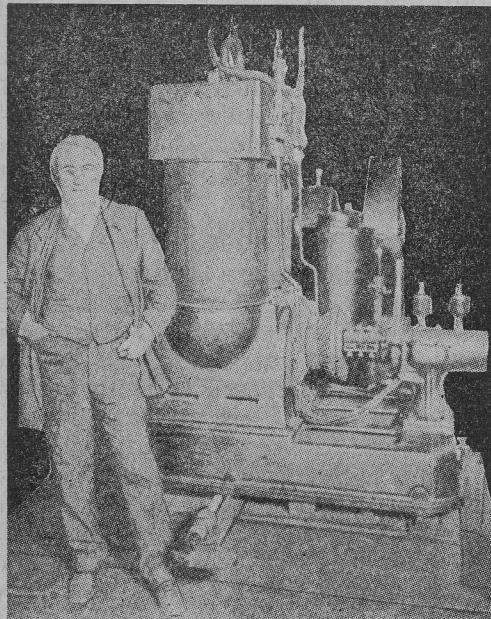Ziem. Amerikas Sav. Valstīs š. g. 21. oktobris ir liela svētku diena. Sumināslaveno Tomu Edisonu, elektriskās apgaismošanas spuldzes izgudrotāju. 1879. gadā 21. oktobrī Edisonam pēc ilgiem, nesekmīgiem mēģinājumiem pirmo reizi izdevās pagatavot kvēlspuldzi ar ogles pavedienu, kuŗas darba mūzs bij nedzirdēti ilgs, veselas... 50 stundas. Tā nepārdEGA, kā agrākās, jau pēc īsa brītiņa.



T. Edisons pie savas pirmās dinamo mašīnas, kuŗa deva iespēju plaši lietot elekt. kvēlspuldzu apgaismošanu.

Ja arī visumā sasniegums ir (tagad spriežot) visai niecīgs, foreiz tas bij no izcilus vērtības, jo pierādīja, ka pāroglofta augu šķiedra ir nesalīdzināmi labāki izlietojama gaismas dabūšanai, ne kā dārgie un neizturīgie platinas grupas metāli. Lai arī Edisons pats bii, sākumā karsts metāla kvēldiega piekritējs, tad tomēr, pēc panākumiem ar pāroglotu augu šķiedru, tas no agrākiem uzskaņiem atfeicās un ar visu enerģiju nodevās savas jaunās elektriskās spuldzes papildināšanai. Īsā laikā tas netikai

no laboratorijas spuldzes pagatavošanu pārnesa uz fabriku, lai gatavotu vairumā, bet arī gādāja par visiem nepieciešamiem elektr. apgaismošanas palīgiem. Tas tūlīt novērtēja dinamomašīnas lielo nozīmi elektriskās strāvas rādišanai spuldzēm, un tās konstrukciju uzlaboja. Tas izgudroja strāvas pārtraucēju resp. izslēdzēju, kūstošu strāvas aizsargu pret vadu pārāk lielu noslogojumu un kas varbūt ir no vislieļākā svara, ģeniāli vienkāršu un drošu lampiņas vadu savienojumu ar strāvas pievadiem, t. i. patronu (vai ietveri) ar vītnēm, kāds vēl tagad visām lampām tiek lietots un ir pazīstams zem nosaukuma „Edisona patrons“ (arī: Edisona iekava). Šis patrons dod ērtu lampu mainīšanas iespēju, drošu savienojumu, pie tam ar vienkāršākiem līdzekļiem.

Pirmais lielais triumfs Edisonam bij tad, kad tas uz okeana tvaikoņa „Columbia“ (1880. g.) ierīkoja pirmo elektrisko apgaismošanas iekārtu (apm. 350 kvēlspuldzes). 1881. g. pavasarī kādā vakarā šīs tvaikonis neredzēti spilgti apgaismots ar Edisona lampām, (kā tās toreiz nosauca), atstāja Nujorkas ostu, ļaužu gaviļu pavadīts. Vēl tanī pat gadā Edisons dodas uz Parīzes pasaules izstādi, kur galvenā izstādes ēkā ierīko ap 1000 kvēlspuldžu, kas issauca visu apmeklētāju apbrīnošanu.

Jaunā apgaismošanas spuldze izrādās stipri pārāka, nekā iepriekšējie apgaismošanas rīki (gāzes, petrolejas u. c. lampas). Līdz ar to sākās jauns laikmets apgaismošanas technikā, kuŗa temps sakarā ar pieaugošo „gaismas badu“ paliek arvienu straujāks.


„The lights golden jubilee“, kā ameriķi nosauc šo Edisona sumināšanu, atbalsojas visā pasaulē, visur tur, kur elektriskā energija tiek pārversta gaismā, lai gan tagad ar agrāko, kas bij 50 gadus atpakaļ, kopējais varbūt ir tas, ka vadītājs ar elektrisko strāvu tiek sakarsēts līdz augstai temperatūrai (baltkvēlei).

Vai Edisons viens uzreizi izgudroja savu kvēlspuldzi? Nē! Daudzi viņa priekšgājēji tam jau bij sagatavojuši

ceļu ar saviem pētījumiem un mēģinājumiem.

Pirmais, kuŗš novēroja elektrības pārvēršanos gaismā, bij angļu fiziķis Devi. Tas 1802. gadā ar lielāku galvanisku bateriju nelielu platinas stiepulīti sakarsēja līdz gaišai kvēlei. Bet Devi nedomāja par šī atklājuma tech-

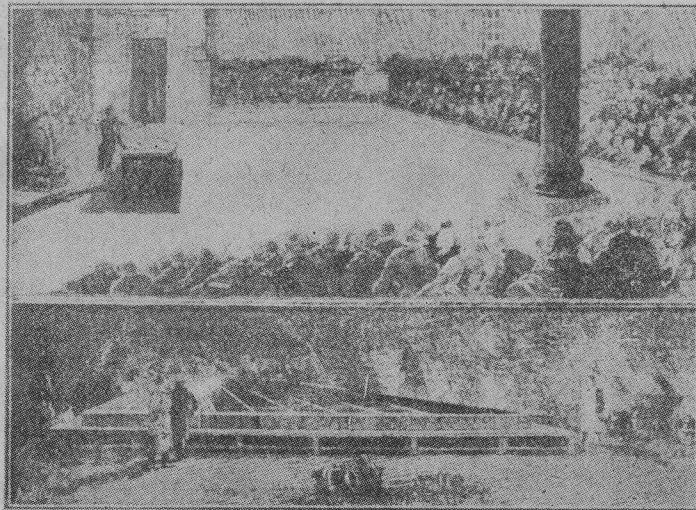bambusa šķiedra. Ar šīm lampām (spuldzēm) Gōbels esot sasniedzis vairākus simtus stundu degšanas ilgumu, kā arī apgaismojis savu dzīvokli Nujorkā, un tāpat savu pulksteņu veikalui. Jāatzīmē, ka Gōbels var tikt skaitīts arī par pirmās elektriskās reklāmas „fēvu“, jo tas jau apm. 75 gadus atpakaļ grieza gā-



Augšā: Slav. angļu fiziķis Dž. Davy Karaliskā institūtā 1802. g. lielas auditorijas priekšā demonstrē savu kvēlpuldzi. Apakšā: Karal. institūta pagraba telpās iekārtotā milzu galv. baterija (2000 elementi), kurās strāvu lietoja Davy

nisku izmantošanu, jo tam bij daudzums svarīgāku darbu. Tikai ap 1840. gadiem atkal paceļas jaufājums par elektr. strāvas izlietošanu apgaismošanai. Taču te bij vēl dažas techniskas nepilnības, kā piemērota materiāla trūkums kvēldiegam, strāvas avota primītīvums (galv. baterija, jo darba spējīgu dinamomašīnu konstrueja daudz vēlāk), un galv. kārtā samērā vienkāršie darbarīki. Dažādas personas patentēja savus paņēmienus un atstāja rakstus speciālā literāturā. Visumā tiem nekādu panākumu nebija, izņemot divus, kuri iepriekš Edisona konstrueja diezgan lietojamas elektr. apgaismošanas spuldzes. Tie ir: vācu-amerikāniets Heinrichs Gōbels un anglis Džosefs Swans. Pirmais bij pulksteņmeistars, kuŗš aiz intreses nodarbojās ar elektr. apgaismošanas problemiem. 1854. gadā tam izdevās pagatavot diezgan labi darbojošos (spīdošu) elektr. kvēlpuldzi, kur kvēlpavedienam bij ņemta pāroglo

jēju vērību uz savu veikalui ar to, ka lāva elektr. lampām skatlogā uz brīdi uzliesmot un tad atkal tās izslēdza. Nav zināms, vai līdzekļu trūkums, vai nepiemērots strāvas avots bij vainīgs, ka Gōbels savus mēģinājumus pārtrauca, un tādējādi elektr. apgaismošanas lieta atkal piemirsās. Tikai kādā lielā patentu procesā 1893. g. Gōbeli atminējās un vina izgudrojumam piešķira prioritāti (pirmtiesības).

J. Svans savus pētījumus izdarīja gados 20 vēlāk par Gōbeli, t. i. ap 1870. g. Arī viņa spuldzei bij pāroglota augu šķiedra. Nukeslas ķīmiku savienības telpās 1878. gadā tas plašākas auditorijas priekšā pirmo reizi demonstrēja savu kvēlpuldzi, kuŗu tagad uzglabā Anglijas fautas muzejā, Londonā. Savu izgudrojumu tas papildināja tiktālu, ka 1881. gadā Svana kvēlpuldzes sāka izgatavot vairumā fabrikās.


Saprotams, izcēlās nīkns patentu karš ar Edisona sabiedrību dēļ pirmtiesī-

bām, kuŗš vilkās gadiem ilgi, bet beidzot tika izšķirts par labu Svana spuldzēm, kuŗas tādā kārtā varēja tikt tālāk gatavotas.

Tā tad visumā Edisonu nevar nosaukt par elektriskās kvēlspuldzes resp. elektr. apgaismošanas „fēvu“. Ar šo nosaukumu tam būtu jādalās ar daudz cītiem vīriem. Bet kā elektriskās apgai-

smošanas ievedēju plašā publikas lietošanā, tā vārds arvienu būs pirmā vietā. Elektriskā apgaismošanas tehnika, kuŗas sākums 50 gadus atpakaļ atrodams ģeniālā Edisonsa inženieru darbā, tagad tik vareni attīstījusēs, ka ar pilnu tiesību visa pasaule var svinēt savu „zelta elektriskās gaismas jubileju“.

K.

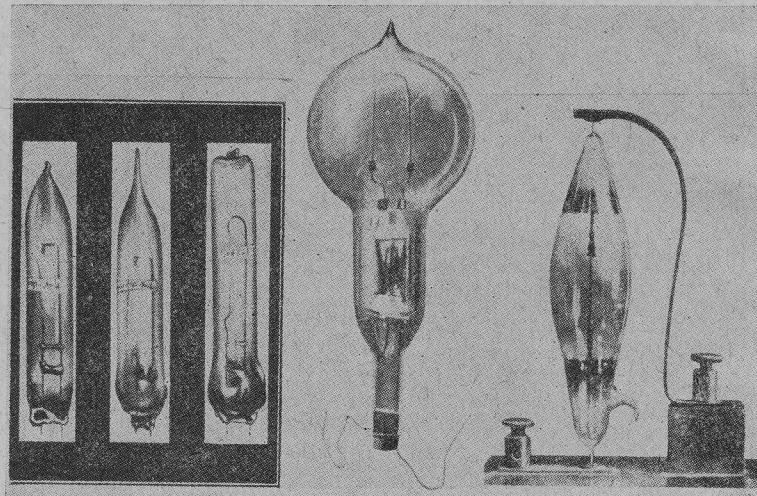


Gōbeļa gatavās kvēlspuldzes.

Edisona vecā kvēlspuldze

Svana pirmā kvēlspuldze
1878. g. Atrodas muzejā

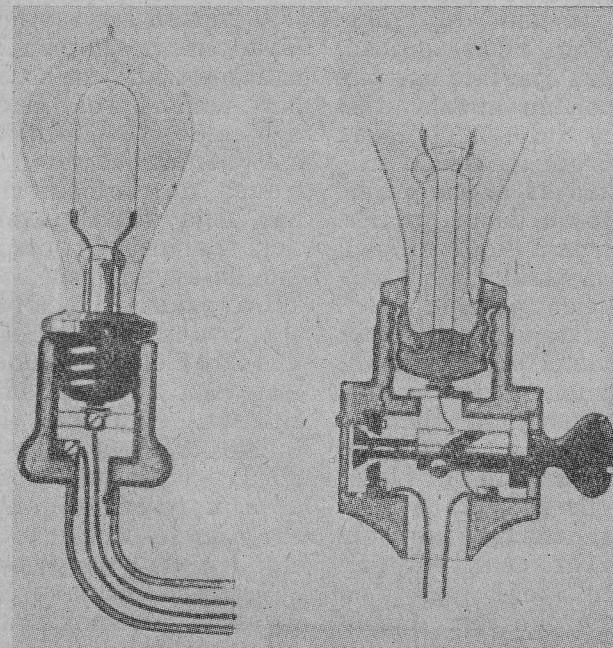Veca Edisona
kvēlspuldžu iekava
(patrons).



Iekava (patrons)
ar izslēdzēju.

T. Edisona izgudrojumi.

Daudzmotorīgie lidaparāti.

Nesen laikraksti vēstīja, ka vācu konstruktora Dornjē milzu lidmašīna „Do X“ (tā sauktais „Dokss“) pacēlusies gaisā un lidojusi ar 169 pasažieriem. Tas ir sasniegums, par kādu vēl 10 gadus atpakaļ nevarēja domāt. Bij gan jaudis, kas šādas iespējamības arī toreiz izteica, bet tos pieskaitīja pie fantastiem, nereāliem cilvēkiem.

Ikvienam, kurš būs laikrakstos un žurnālos apskatījis šīs lidmašīnas nobildējumus un kuŗu sniedzam arī šeit, būs kritis acīs lielais motoru skaits: veseli divpadsmit. Kamdēļ gan šāds daudzums? Vai nebūtu labāk un lētāk, ja lietotu mazāk motorus, ar lielāku jaudu? Tas samazinātu kopējo svaru, kas varbūt aļautu pārvietot lielāku smagumu.

Te nu, šķiet, noteicošo lomu spēlējis drošības jautājums. Pēdējā laikā, sakarā ar dažādām aviācijas klizmām, pacēlies atkal jautājums, vai un cik lielā mērā nelaimes resp. avāriju gadījumi mazinās, ja lieto vairākus, savstarpēji neatkarīgus lidmašīnas propellēru dzīnejus.


No statistiskā viedokļa izejot, var spiest apm. šādi. Pieņem, ka katrs motors, neskafoties uz viņa jaudu un uzbūves labumu, var kādreiz bojāties. Šādus gadījumus parasti vērtē uz 2%, t. i. no katriem 100 lidojumiem var būt 2 tādi, kuŗos motors bojājas, vai vispārīgi visa dzinēja ierīce nedarbojas. Piem. kāda satiksmes lidmašīna, kuŗa ikdienas izdara lidojumu no viena punkta uz otru un atpakaļ, 2 mēnešu laikā vispārīgi ciestu 3 avārijas, t. i. būtu spiesta nolaištis dzinēju bojāšanās dēļ. Lidotāji gan varbūt teiks, ka tas nav pareizi, ka tas ir par daudz, un ka ir lidotāji, kuŗi lidojuši desmitiem tūkstošiem kilometru bez kādas avārijas. Var jau būt. Bet ir arī lidotāji, kuŗi no simts lidojumiem varbūt cieš desmit avārijas. Tāpēc vidējais, ar lielāku drošību pienemtais, ir agrākrie 2%. (Te jāpiemetina, ka Vācijā pat rēķinas ar 3%). Tas būtu gadījumā, ja lidmašīna ir ar 1 motoru.

Ja ir 2 motori, kuŗiem ir tāda jauda, ka pie viena motora bojāšanās otrs to mēr dod pietiekoši lielu spēku lidmašīnas virzīšanai uz priekšu, tad nosēšanās resp. avārijas varbūtība ir krietni mazāka, jo visai reti var būt tādi gadījumi, ka abi dzinēji uzreizi sabojātos. Atsevišķi katram motoram gan paliek tas pats bojāšanās procents, t. i. 2%, bet varbūtība, ka abi motori uz reizi bojāsies ir jau kā 4 : 10.000. Tā tad noapaļoti lidmašīnai ar 2 motoriem avārijas nosēšanās būtu viena uz apm. 2.000 lidojumiem. Pie 3 motoriem, no kuŗiem 2 var lidmašīnu tālāk virzīt, varbūtība, ka reizē samaitāsies vairāk par vienu motoru, t. i. 2 vai 3, ir apm. kā 26 : 10.000, pie 4 motoriem (no kuŗiem 3 jādarbojas) tā ir kā 52 : 10.000. Te nu redzam, ka ar motoru pavairošanu šādā ziņā, nav atrasta izeja, jo ar skaita pieaugumu palielinās avārijas varbūtība. Bet ja būtu, piem., tāds gadījums, ka pie 3-motoru lidmašīnas pie 2 motoru bojāšanās trešais tomēr spētu lidmašīnu virzīt uz priekšu, tad attiecība uzreizi stipri palielinātos resp. lidojuma drošība ievērojami pieaugtu. Šāds gadījums praktikā gan nenāk priekšā, bet to var jau pielietot pie 4-motoru lidmašīnas. Pie agrāki atzīmētā bojāšanās procenta, šeit, ja 2 no 4 motoriem bojātos, aparāts tomēr sasniegstu mērķi, un vispārīgi, teorētiski nemot, viena avārijas nosēšanās būtu uz apm. 12.000 lidojumiem. Tas nozīmētu, ja to attiecinātu uz kādu satiksmes lidmašīnu, ka viena šāda avārija būtu iespējama 15—18 gados.

Liekas, ka konstruktors Dornjē vadījies no šādas teorijas. Viņa lidmašīna var netraucēti turpināt lidojumu, ja 5 no 12 motoriem nedarbojas. Lai arī būtu iespējami 24 motoru bojājumi uz 100 lidojumiem, tomēr varbūtība, ka 5 un vairāk motori vienā laikā sabojāsies, ir ļoti niecīga, apm. kā 1 : 50.000 vai pat mazāka. Tas dod zināmu garantiju par lidojuma izcilus drošību. Jāpiezīmē gan, ka technikā bieži „visas nelaimes“ nāk uz reizi, sērijām. Piem. varbūt viens, otrs mūsu lasītājs

atcerēsies par nelaimīgo cepelīna gaiskuģa Amerikas lidojuma sākumu, kad tas tikko galīgi neaizgāja bojā un ar lielām mokām varēja noenkuroties netālu no Tulonas, Francijā. Te īsā laikā 3 motoriem pārlūza tā sauktās „lenķu vārpstas“. Tas nu ir sevišķi nelaimīgs gadījums, bet rāda, ka tādi var atgadīties. Pēc tam šis pats gaiskuģis lido

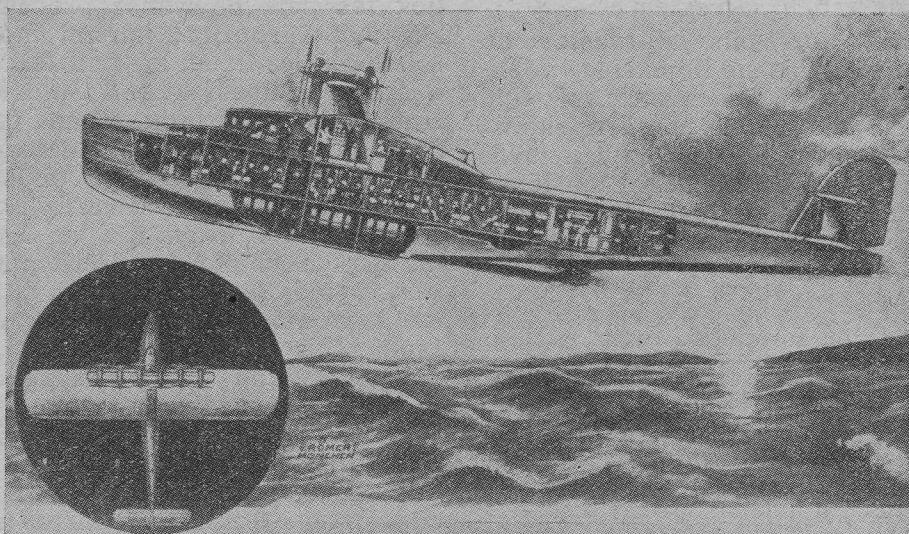attīsta tāda jauda, lai tas viens pats varētu virzīt lidmašīnu uz priekšu, 3-motorīgai — lai 2 motori varētu darīt vidējo trīsmotoru darbu u. t. t. Taču merkantilās prasības, t. i. saimnieciskā rentēšanās prasa, lai mašīnu jauda būtu arvienu pēc iespējas pilnīgāki izmantota. Eiropā pie lidmašīnām parasti izlietoto jaudu pieņem 66% no iespēja-



Lidmašīnas „Dox“ garengriezums. Korpusa augšā: vadītāju kabine, vidū koptelpas un kabines pasažieri, apakšā: bencina un eļļas tanki. Riņķī: skats no augšas.

ap zemes lodi un vēl tagad izdara ilgus lidojumus bez kādām avārijām.

Tā tad motoru skaits no vienas puses pavairo bojājumu skaitu. No otras puses atkal lidojums drošāks, ja citi motori var veikt bojāto darbu. Galu galā robeža te ir, kad sasniegta vislielākā iespējamā drošība pie mazākiem izdevumiem, t. i., lai būtu saimnieciska rentabilitāte. Vispārīgi, lai lidmašīna piepaturētu zināmu atrumu un vienādu augstumu, viņas motoriem jādod tikai viņa daļa no tās jaudas, kurī tie attīsta lidmašīnai paceļoties no zemes. Pārpalikums tad jāuzskata kā spēka rezerve, kuŗu var laist darbā tad, kad piem. 2 vai 3 motoru lidmašīnas kāds no viņiem sabojājas. Tā tad atsevišķam 2-motoru lidmašīnas motoram būtu jā-

mās maksimālās jaudas, bet Amerikā jau 75%, t. i., lai $\frac{3}{4}$ no visas iespējamās jaudas būtu arvienu izlietota.

Tāpēc, 2-motoru lidmašīna, kuŗa ar vienu motoru var lidot tālāk, ir gan droša, bet saimnieciski pavism nedrīga. Tas pats sakāms par 4-motoru lidmašīnām, kuŗas ar 2 motoriem var turpināt ceļu u. t. t. Visur te ap 50% no jaudas netiek izmantots, un iet zdumā. 4-motorīgs aparāts, kuŗš ar 3-motoriem var lidot tālāk, ir saimnieciski izdevīgāks, bet drošība, ka agrāk redzējām, ir diezgan apšaubāma. Vislielākā piekrišana tamdēļ patlaban ir 3-motoru lidmašīnām, kuŗas ar 2 motoriem var lidot tālāk. Šim tipam ir pietiekošā sakarībā ir drošība, ir rentabilitāte un tamdēļ pa lielākai daļai

šos tipus arī būvē (Junkers, Fokkers, Fords un citi). Spēka rezerve te ir tik liela, ka lidmašīna pie viena motora bojāšanās var pilnīgi piepaturēt netik-vien savu augstumu, bet arī pārvareit aparāta griešanās momentu, ja bojā-jies kāds no sānu motoriem, t. i. ie-turēt taisnu virzienu un grozīt paf tad, kad aparāts jāpagriež apkārt strādā-jošam sānu motoram. Lidmašīna ar 2 motoriem gan no zemes pacelties nevar, bet gaisā tā pilnīgi var sasniegt mērķi. Tamdēl visām lielākām satiksmes un citām lidmašīnām ir 3 motori.


Kā jau teikts „Do X“ ir ar 12 mo-to-riem. To varētu varbūt uzskatīt kā 3-motoru lidmašīnas speciālu gadījumu, ar vēl paaugstinātu drošību, jo 5 mo-to-ri var bojāties un lidmašīna tomēr pa gaisu turpinās savu ceļu tālāk ar 7 veseliem motoriem. 12 mazāki motori daudz vieglāk un stingrāk novietojami uz milzu lidmašīnas, nekā varbūt 3 pā-rāk spēcīgi motori; arī svars vienmē-rīgi tiek sadalīts un tāpat jau minētais griezošais moments stipri samazināts. Motori netiek pārslogoti, un tamdēl darbojas ar maz traucējumiem. (Visus motīvus neiespējami uzskaitīt).

Kā Dornjē preses pārstāvjiem ziņo-jis, arī šī lidmašīna („Do X“) ir uz-skatāma tikai kā pārejas tips uz vēl lielāku aparātu, kas spētu lidzinējo 52 tonnu kopsmaguma vietā (apm. 3 vag. lādiņš) pacelt varbūt 100 tonnas, ar lielāku darbības radiusu (līdz šim apm. 1200 klm.) un galvenais, ar vēl lielāku drošību. Tikai tad būtu pilnīgi atrisi-

nāts gaisa tālsatiksmes problēms. Var-būt tas arī izdodas. K.

Piezīmes pie „Do X“ (daži skaitļi).

Lidmašīna ir ar 3 spārnu plāknēm: apakšā tā sauktais „spuras“ spārns, vidū — galvenais nesēju spārns (brīv-stāvošs, uz fermas), augšā — motoru palīgspārns. Galv. spārna lielākais pla-tums 48 metri. Spārna biezums pie kor-pusa apm. 2,2 mtr. Lielākais garums (no deguna līdz astes galam) 40,05 m. Lielākais augstums (no dibena līdz mo-to-ru virsmai) 11 m. Pasažieru telpas lielums apm. $20 \times 4 \times 2,3$ metri. Spārnu nesošā virsma 490 m^2 . 12 motori pa 525 HP (kopspēks 6300 HP). Aparāta svars 25.000 kg. (apm. 1600 pudi). Nor-māli paceļamā krava 20.000 kg. (1250 pudi). Normālais pasažieru skaits 60 personas (kā zināms, ar saspiešanos tika pacelti gandrīz 170 cilvēki). Nor-mālais lidojuma radiuss ar pilnu kravu apm. 1000 kilometri. Lidojums ar vienu bencina pildījumu bez nolaišanās apm. 4500 km. Lielākais ātrums 240 km. stundā. Motori novietoti 6 motoru statņos, katrā pa 2 motoriem, tandem iekārto-jumā (viens aiz otra), pa 3 pāriem katrā pusē. Stātni savienoti ar galv. spārnu (iekšieni) ar šachtām, pa kuřām ir ērta piekļūšana katram motoram bez izkāpšanas spārnu virspusē. Pilota tel-pa ir šķirta no mēchaniku telpas (t. i. patstāvīga mašīnu darbība un neatka-rīga vadīšana). Bencina un eļļas tanki novietoti tāli no motoriem, kas stipri pavairo ugunsdrošību.

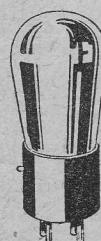

Starpzvaigžņu telpas atbalss.

24. oktobrī š. g. paieit gads, kopš nosūtīta pirmā starpplanetu telegramma uz Marsu.

Daži metri, desmiti metri, simti, tūkstoši un pāri par desmit tūkstošiem metru. Tā varētu raksturot viļņu gaŗuma pieaugumu ar radiosatiksmes attīstību. Fizikis un „radio tēvs“ H. Hertzs savā laboratorijā mēģināja ar dažu metru gaŗuma radioviļniem. Tam cits, praktisks, nolūks nebija, kā pierādīt gaismas un elektrības svārstību resp. izplatīšanos vienādos līkumos: atstarošanu, laušanu, izplatīšanās ātrumu u. c.

Praktiskāki ļaudis, kā Markoni, Brauns, Slabi u. c., atrada, ka šie radioviļni var noderēt ziņu pārnešanai caur telpu bez kādiem savienojošiem vadiem. Tie redzēja, ka ar gaŗākiem viļņiem pārvarami lielāki attālumi un tā pamazām no raidiekārtām ar desmitiem un simtiem metru viļņu gaŗuma radās lielstacijas ar tūkstošiem un desmit tūkstošiem metru viļņa gaŗuma. To darīt spieda praktiskie novērojumi, lai gan teorijā jau no sākuma bij skaidrs, ka ar viļņa gaŗuma palielināšanu stacijas lietderīgais darbības koeficients (izstarošanas pretestība) palika arvienu mazāks, t. i. no milzīgām antenu iekārtām pievadītā tikpat milzīgā jauda tieši izstarotā lietderīgā jauda palika arvienu niecīgāka, resp. attiecība starp izstaroto un pievesto jaudu — arvienu lielāka. (Par to sīkāks apraksts būs kādā tuvākā numurā pie „ultra īso“ viļņu apskata.). Tur neko nevarēja darīt: komercielas prasības to spieda pildīt un veltīgi „šķiest“ daudz enerģijas.


Amērikā pēc kāra bij atļauts eksperimentēt uz ūsiem viļņiem, t. i. ar tādiem zem 100 mtr. viļņa gaŗuma, jo radiospecialistiem bij uzskats, ka šeit iespējams tikai „fizikas rotaļas“. Nekādu praktisku vērtību šiem „ūsiem viļņiem“ nepiešķīra. Un tamdēļ liels bij šo specialistu brīnums, kad kādam amatierim, kurš gribēja ar īso viļņu raidītāju, ar jaudu ap 10 vatiem, pārēperimentēt ar kādu draugu dažu kilometru attālumā, pēc vairākām nedēļām pienāca paziņojums pa pastu resp. vēstule no Austrālijas, no kāda turienes

amatiera, kuŗš bij uztvēris šo „sarunu“ daudz tūkstošus kilometru attālumā. Turpretīm viņa kolēgis nelielā attālumā izsaucienus nebija dzirdējis. Tā tad, tuvumā uzveršana neiespējama, bet lielā attālumā tā atkal rodas, un pie tam ar lielu skaļumu. To nu gluži dabīgi veda sakarā ar atstarošanos no kādas „elektrības“ spogula virsmas, jo līdzīgas parādības bij jau plaši izpētītas akustikā.

Bet elektrība var atstaroties tikai no kādas vadošas virsmas. Kur nu tā atrodas? Tad atcerējās, ka jau radiotehnikas sākumā angļu fizikis O. Hivisaids (Heavyside) bij izstrādājis diezgan ticamu teoriju, ka augšējos stipri retinātos atmosfēras slāņos sakarā ar visai intensīvu saules ultravioleto staru darbību vajagot būt stipri ionizētam slānim, t. i. šis slānis ir elektrību vadošs. Ar to nu tad īsvīļnu fenomens tika uzskatīts par izskaidrotu. Kā secinājums bij speciālistu apgalvojums par radio satiksmes neiespējamību starp zvaigžņu telpā, jo kā gan lai radio signāli tiek cauri šim aizķojojamam. Un tā nu raidstaciju el. magn. svārstībām bij „jādauzās“ zemes lodes apkārtnē. Tām bij tik ilgi jāskrien starp zemi un šo slāni, kamēr energija tika pamazām pilnīgi absorbēta.

Ionizācija ir gāzes atomu stāvoklis, kur pateicoties dažādām iedarbībām, no kodola tiek atšķelti elektrības nesēji resp. elektroni (šīnī gadījumā caur ultravioletiem stariem) un tādā kārtā tie paliek elektrību vadoši. Šī ionizācijas pakāpe atkarīga vēl no augstuma, temperatūras, mitruma u. c. apstākļiem. Sevišķi krasī tas jūtams pie visiem pazīstamās parādības, ka naktī uzveršana nesalīdzināmi labāka (sevišķi pie radiofona diapazona viļņiem), nekā dienā, kad starptelpa pateicoties saules apgaismojumam ir stiprāki ionizēta. Eksperimentālā celā angļu un amerikāņu pētnieki Hivisaida slāņa augstumu atrada tādējādi, ka no raidantenas izsūtīja ūsus, impulsveidīgus signālus, kuŗi

tad pa daļai izplatījās pa zemes virsmu, bet daļa arī tika līdz Hivisaida kārtai un no tās atstarojās. Uztverošā stacija signālus reģistrēja ar sevišķiem aparātiem un ievēroja, ka tie tiek tiešām dubulti uztverti; aprēķinot laika starpību, varēja tikt uzzināta Hivisaida slāņa augstums. Āpvienojot daudzus mēģinājumus, atrada, ka vidējais šī slāņa augstums ir ap 110 km. un svārstās no 60—200 km. virs zemes virsmas.

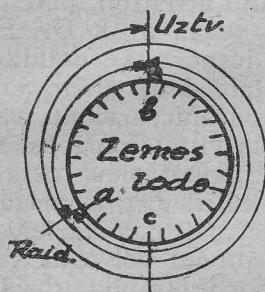

Vilna ceļš no raidītāja līdz uztvērējam (ar vairākkartēju zemes aprīnkošanu)


Dažus gadus atpakaļ, izdarot īsvīlņu bilžu raidīšanas mēģinājumus, Telefunken sabiedrības pētnieki savā uztverošā stacijā ievēroja, ka bildēm ir it kā dubultas līnijas, un no tā taisija slēdzieni, ka viens impuls tīcis uztverts 2 reizes, ar zināmu laika starpību. Lai to labāki noskaidrotu, ierīkoja sevišķu uztverošo staciju ar loti jūtīgu reģistrētāju — oscilografu. Tūdaļ arī redzēja, ka kāds signals, piem. Morze burta punkts, no oscilografa tiek divreiz atzīmēts, t. i. 2 vienādi signāli ierodas ar zināmu laika starpību viens pēc otra. Precīzi mērojumi rādīja, ka šī laika starpība diezgan labi atbilst vilņa ceļam ap zemes lodi, ja vilņu ātrumu pieņem līdzīgu gaismas ātrumam. Tas notiek kā uz vienu, tā uz otru pusē no raidstacijas. Precīzi mērījumi rādījuši, ka daži impulsi resp. morze signāli spēj aprīņķot zemes lodi līdz 5 reizēm.

Bet pag. gada beigās norvēģu profesors K. Stoermers kādā priekšslasījumā zinību akadēmijā Oslā aizrādīja, ka signāli vēl „atbalsojas“ arī pēc dažām sekundēm, pamatojoties uz norv. inženiera J. Hals'a novērojumiem, kuŗš no Philips laborātorijas Eindhovenā izsūtītos signālus uztvēris apm. 3 sekun-

des vēlāk par viņu noraidīšanas laiku. Ap zemes lodi ejošie signāli tie nevarot būt, jo viena „apskrējiena“ laiks, pieņemot zemes meridiāna riņķi noapļoti uz 40000 km., ir tikai $\frac{1}{7}$ sekundes. Bet 20 reizes apskriet ap zemes lodi ir mazliet par daudz.


Tālāk eksperimentējot, jau ciešā sazinā ar Philips īsvīlņu laborātoriju, Stoermers un Hals's 41 novērojumā atrada, ka signāli atbalsojas vidēji pēc 3 līdz 15 sekundēm, un jaunākos mēģinājumos pat pēc dažām minūtēm. Šie pēdēji reģistrēti ilgie atbalsošanās laiki bijuši ar vienu tad, kad atspidējuši kāvi (ziemeļblāzma). Tas nu vedis uz domām, ka te Hivisaida slānis gan nekādu lomu nespēlē, bet kaut kas cits. Šķiet, ir kāda vilņu garuma robeža, kur Hivisaida slānis, sevišķi zem kāvu ie spaida, zaudē savu atstarošanas spēju un el. vilņus laiž tāpat cauri, kā gaismas vilņus. Šis stāvoklis var rasties tad, kad ionu kustīgums minētā slāni samazinās.

Stoermera efektam (resp. atbalsošanās efektam) var būt 2 izskaidrojumi. Pirmais būtu tāds, ka no zemes sfēras ārā izķļuvušais el.-magn. impuls tīcis līdz kādai planētai vai zvaigznei un no tās atstarojies. Bet 15 sekundēs vilnis var noskriet apm. 4,5 milj. kilometrus, kas iztaisa 2,25 milj. kilometrus turp un atpakaļ. Bet līdz tuvākai planētai, Marsam, pat tās vistuvākā attālumā no zemes, ir ap 57 milj. klm., un attiecīgais ceļa laiks būtu pāri par 3 minūtēm; bet līdz citām zvaigznēm daudz tālāk.

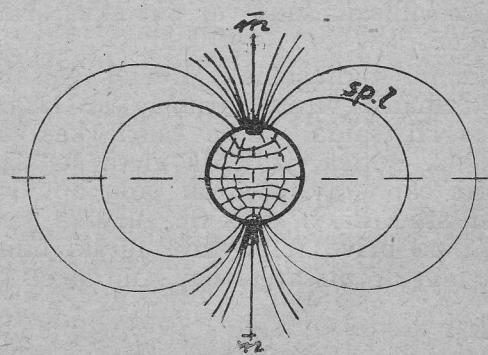

Zemes magnetiskais lauks.
mm — magn. polu līnija, sp. l. — magn. spēka līnijas

Tamēdēļ lielāka ticamība ir otram izskaidrojumam. Viņa būtība ir apm. šāda. Visai lielā attālumā no zemes virsmas ir otrs stipri elektrizēts (brīvi kustīgu elektronu) slānis. Stoermers, pamatojoties uz dažādiem novērojumiem, skaita šī slāņa attālumu uz vairāk miljoniem kilometru. Par slāņa rāšanos tas izsaka šādu hipotezi. Saule izsfaro lielu daudzumu brīvo elektronu, sevišķi no viņas „plankumu” apvidiem. Viena elektronu straumes daļa sasniedz arī zemes iespaida apvidu. Šis zemes iespaids pasaules telpā vispirmā kārtā raksturojas ar viņas magnētisko lauku, kurš apnem visu zemes lodi, izejot no poliem.

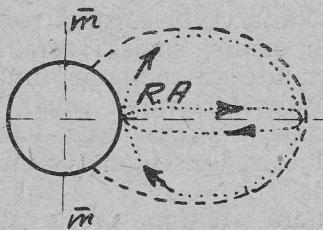

Elektroni sastop savā ceļā šo zemes magn. lauku un tiek no tā novirzīti (līdzīgi kā gaisa strāvas ceļā nolikta siena novirza šo gaisa strāvu uz sieinas malām). Šī elektronu plūsma apm. līdzīgā veidā atduras pret zemes magn. spēka līniju sienu, novirzoties uz zemes magn. poliem, un virspusē it kā sablīvējas, tā kā rodas stipri elektrizēts slānis. Slāņa veids ir apm. elipse (olveidīga), kurā skaļ zemes magn. asi viņas centrā. Kā redzams, vislielākā slāņa sabiezināšana var būt ekvatoriālā plāknē.

Ja nu radiosignāli, līdzīgi gaismai, pie zināma viļņu gaļuma var izspiesties Hivisaida slānim cauri (kas visvieglāk notiek, ja kādā vietā šo slāni it kā saposta, visvairāk polu apvidos, kad spīd kāvi), tad tie turpina savu ceļu pa brīvo telpu līdz agrāki minētai magn. „aizsargsienai”, un pret tās

virsmu sablīvēto pasaules telpas (saules) elektronu slāni atduroties, signāli tieši atstarojas un nonāk atpakaļ uz zemes virsmu, pēc noteikta ilgāka vai īsāka laika sprīža. Šis celš var būt tiešs uz augšējo kārtu (1), vai arī izliekts šīs kartas (čaulas) iekšpusē (2). Novērojumi diezgan pareizi sakrituši ar iepriekš izdarītiem aprēķiniem.

Jaunākā laikā, sakarā ar „ultra-īso” viļņu technikas (zem 10 mtr. viļņu garuma) straujo attīstību, pateicoties galvenā kārtā Jenas prof. Dr. Esau a pētījumiem, iespējams daudz vieglāki „caursist” Hivisaida slāni, jo šie viļņi ar to saīsināšanu arvienu vairāk pieņem gaismas viļņu īpašības, t. i. taivirzienisku izplatīšanas ceļu, sakopšanu staru kūlīti u. t. t., ar tām priekšrocībām pret gaismas stariem, ka ultra-īsie radioviļņi iet vēl caur vielām, kas gaismu absorbē (migla, dažādi ekrāni u. t. t.).

Daži mūsu god. lasītāji nu jautās, kamēdēļ gan šeit tik ilgi apskata pilnīgi abstraktas, nepraktiskas lietas.

Kā citur, tā arī mūsu zemītē ir personas, kuras domā par starpplanētu resp. starpzvaižņu sazināšanos iespējamībām. Kādu laiku atpakaļ man iznāca diezgan nopietna saruna par šo tēmu, ar kādu šādu jautājumu cienītāju. Tā kā latvju valodā vēl pagaidām maz par to ir rakstīts, tad arī radās šīs rakstiņš, kurš varētu dot mazu ainu par tagadējo uzskatu šīnī jautājumā. Raksts sastādīts pēc materiāliem dažos ārzemju speciālos žurnālos.

Tā tad, starpzvaigžņu resp. starpplanētu satiksme arī pie tagadējā it augsti attīstītā īsvīļnu technikas stāvokļa vēl nav garantēta. Vēl arvienu rodas jauni šķēršļi pasaules telpas dziļumos. Un tamēdēļ kāda savādnieka Robinsona kunga telegrama, kuru tas adresēja Marsa iedzīvotājiem, un kuru nosūtīja 24. oktobrī 1928. gadā caur Anglijas spēcīgo Regbi raidstaciju, maksajot parasto telegramu taksi, diezin vai sniedza mērķi. K

Tāluztveršanas brīnumi.

Domājams, ka katram radio abonētam būs gadījies ne vienu reizi vien demonstrēt savu „uztvērēju” viesiem. Un bieži tas svīzdamis nemas ap to, jo lūk, tieši kad uztvērējam ir jārāda savas spējas, tas atsakās to darīt. Nekas nav nepatikamāks, ka šādā gadījumā redzēt klātesošo zobgalīgi-līdzciešīgos ģimjus. Un kas tas galvenais, varbūt vēl vakar vai aizvakar šis pats uztvērējs darbojās nevainojami, dodams skaļrunī lielu skaitu staciju. Kā nu tur nesprāgt no ādas ārā!

Ja. Tāluztveršana bieži vien dod dažādus pārsteigumus. Vienīgi, varbūt, raidstacijas uz gaļiem viļņiem sniedz izņēmumus, jo tās ir visumā regulāri dzirdamas, piem. Lahti, Motala, Maskava, Varšava u. t. t. Bet uz tā sauktā radiofona viļņu diapazona, kuŗu skaita no 550—200 mtr., par regulāru dzirdamību jau nevar teikt. Te ir jau manāmas lielas svārstības. Bet zem 200 mtr., vai labāk sakot, zem 100 mtr., kur sākās tā sauktais īso viļņu diapazons, maiņas dzirdamībā īsā brīdi var atgadīties vairākas reizes.

Kamēr tas tā? Vilnis taču paliek vilnis, visiem viņiem ir vienāda daba. Vai drusku garāks vai īsāks, tas lomu taču nevarētu spēlēt.

Tomēr tas tā nav. Radioviļņu izplatišanās veids visai stipri atkarīgs no viļņu garuma, vai, kas būtu labāks apzīmējums, no el. strāvas svārstību skaita sekundē resp. biežuma.

Sadalīsim stacijas pēc viļņu gaļuma resp. biežuma. Pie stacijām ar gaļiem viļņiem pieskaitīsim tādas, kuŗas raida ar biežumu no 150—300 kilocikliem, t. i. no 2000—1000 mtr. Šeit kā gala stacijas būtu uzskatāmas Kauņa (1935 mtr.) un Leņingrada (1000 mtr.). Vidējās stacijās ietilptu tādas ar biežumu no 300—1500 kc., t. i. no 1000 līdz 200 mtr., vai labāki, no 550—200 mtr., jo tas ir īstais radiofona stac. viļņu diapazons. Kā gala stacijas te varētu uzskatīt, ja neskaita Leņingradu resp. Maskavu (825 m.), piem. Budapestu

(550 mtr.) un Flensburgu (218 mtr.). Īso viļņu stacijās ietilptu tādas ar darbības biežumu virs 1500 kc., labāki no 3000 kc. līdz piem. 30000 kc. (100—10 mtr.). Gala stacijas te grūti nosakamas, jo radiofona priekšnesumus regulāri sniedz tikai dažas stacijas šīnā diapazonā.

Salīdzinot šos 3 diapazonus, ikkatrs liekas būs novērojis sekošas parādības:

1. Stacijas uz gaļiem viļņiem, piem. Kaunas, Zeesenas („Deutschlandsender”), Daventry, Lahti, Maskavas, Varšavas, Motalas, Kalundborgas, Hilversumas un Leņingradas raidstacijas caurmērā gandrīz vienādi labi dzirdamas tikpat dienā kā nakts. Šeit krasas izsušanās parādības nav novērojamas. Stacijas dzirdamība resp. uztveršanas skałums atkarīgs no raidjaudas un attāluma. Vienīgi pie stacijām uz lielāku attālumu (Hilversuma, Daventry, Eifela tornis, arī Zeesena), dažreiz novērojamas nelielas svārstības, kuŗas tomēr nekad nenoiet līdz galīgai nozušanai.

2. Vidējo viļņu diapazonā dzirdamība vairs nav vienāda. Lai arī tieša izzušana retāki novērojama, tad acīs krītoša ir parādība, ka dienā stacijas ļoti vāji dzirdamas, kamēr nakts dzirdamība daudzkārtīgi pieaug, t. i. dienā tās dzirdamas uz daudz mazāku attālumu, nekā nakts. Kamēr dienā stacijas sameklējamas vienīgi ar augstvērtīgiem daudzlampiņu aparātiem, vakarā vai nakts (ar tumsas iestāšanos) tās viegli un skaļi reproducējamas arī ar vienkāršu vienlampiņas uztvērēju (un dažreiz pat ar krist. detektoru), pie tam no ļoti lieliem attālumiem, piem. Spānijas, Itālijas u. c. Tomēr uztveršanas skałums visu laiku nav vienāds. Tas dažreiz īsā brīdī stipri mainās: paliek ļoti kluss, pat izzūd uz brīdi un pēc tam atkal bēz kādas darbības no mūsu puses pieaug, sasniedzot agrāko vai vēl lielāku skałumu.

3. Īsie viļņi vēl nav pilnīgi izpētīti. Te ir ļoti plašs diapazons, kuŗā daži viļņi derīgi tālraidišanai tikai dienā, pat zināmas stundās, daži tikai nakts;

izzušana ir daudz biežāka, kā pie vidējiem viļņiem. Pie šī visai intresantā diapazona atgriezīsimies turpmāk.

Sis sadalījums starp īsiem, vidējiem un gariem viļņiem pieņemts patvalīgi, jo ir skaidrs, ka nekāds noteikts sadalījums dabīgi nav iespējams. Bet tomēr pēc iepriekšējā ir skaidri saprotams, ka dažāda garuma el.-magn. viļņi izplatās visai dažādi.

Šo parādību izskaidrošanai ir uzstādīta teorija, ar kurās palīdzību diezgan izsmēloši var atbildēt uz dažiem sarežģītiem jautājumiem.

Pieņem, ka no raidītāja uz visām pūsēm iziet 2 viļņu veidi, kuŗus, kā zināms, izsauc pa raidantenu ātri šurp un turpu plūstošā elektr. strāva. Viens viļņu veids piekļaujas zemes virsmai un tos sauc parasti par **virsmas viļņiem**. Viņus var salīdzināt ar ūdens viļņiem, piem., kad dīķa vidū tiek ie-mests akmens. Viļni tad ir riņķveidīgi un pamazām paliek mazāki un mazāki, jo lielāks ir attālums no akmeņa iekrišanas vietas. Arī el.-magn. virsmas viļņus var iedomāties izplatāmies pa šādām aplocēm no raidantenas, kā centru, ar gaismas staru ātrumu, t. i. apm. 300.000 kilometrus sekundē, un jo tālāk tie iet, jo vājāka paliek viņu enerģija.

Iepriekš minētā piemēra varam iedomāties ūdens vietā kādu stigrāku vielu, piem. eļļu. Tad piem. no akmeņa trieciena pret eļļas virsmu izsauktie viļņi apdzīsīs loti ātri, pateicoties lie-lai masas pretestībai.

Līdzīgi tam arī zemes virsmai nav vienādi laba el.-magn. viļņu vadami-ba. Dažās virsmas vietās uzsūkšana ir sti-praka, dažās vājāka. To var novērot šādā piemērā. Kāda raidstacija (piem. kuģa) uz jūras dod loti labu uztveršanu uz 300 klm. Ja šo pašu staciju ierikos uz sauszemes, tad tikpat labu uztver-šanu varēs novērot jau uz daudz mazāku attālumu un piem. sausā smilšainā apgabalā (tuksneša klajums) tas varbūt nepārsniegs 100 klm. Upes un mitras zemes virsmas veicina viļņu iz-platišanos, jo te tie tiek vairāk asta-roti. Turpretīm lielas mežu masas un lielpilsētas loti intensīvi uzsūc viļņus.

Piedzīvojumi rādījuši, ka zemes virsmas viļņu uzsūkšanas iespaids paliek jo lielāks, jo viļņa garums samazinās, t. i. svārstību biežums paliek lielāks. Šo iemeslu dēļ lielās transatlantikas un citas tālstacijas lieto visai lielus viļņu garumus, parasti no 12—19 klm. Lai pārvarētu šķēršļus namu biežoknā vei-dā, Berlines (Zeesenas) raidītājs lieto 1649 mtr. vilni, kas dod labākus rezultātus nekā pie tās pašas jaudas uz radiofona īsto diapazonu. Arī Münchene-s stacija projektē pāriet uz vēl ga-rāku vilni, jo kalnainais apvidus uz ta-gadējo vilni (535 m.) iedarbojoties loti uzsūcoši. Labākie, ja tā varētu teikt, radiofonam būtu viļņi no 1000—2000 m. Bet te tie visi jau aizņemti un vispā-rīgi te novietojamas tikai nedaudz sta-cijas.

Bez šiem virsmas viļņiem raidantena izstaro vēl otru veidu, kuŗi nav saistīti pie zemes virsmas, bet izplatas telpā. (Jāievēro, ka nekāda fizikāla iz-skirība starp abiem viļņu veidiem nav. Tikai viena daļa izstaroto viļņu no-liecas uz virsmas pusī, otra iziet telpā). Šos viļņus tāpēc arī nosauc par **telpas viļņiem**, jo tie nav saistīti pie zemes virsmas. Tomēr arī te viļņu enerģija ar attālumu samazinās, lai arī ne tādā mērā, kā virszemes viļņiem. Lieta tā, ka atmosfairai zināmos gadījumos ir it laba elektrības vadīšanas spēja. At-mosfaira sastāv, kā mūsu god. lasītāji varbūt jau zinās, no bezgalīga daudzu-ma daž. gāzu un cietu vielu daļiņām, kuŗiem ir it nenoteikta kustība. Pēc modernās fizik. uzskata katra šāda ma-terijas daļiņa ir uzskatāma kā mini-ātūra saules sistēmā, ar „sauli”, t. i. po-zitīvi elektrizētu kodolu-atomu centrā un „planetēm” — negatīvajiem elektrī-bas nesējiem — elektroniem, kuŗi apriņko kodoļu pa dažādām orbītām. Šeit atcerēsimies, ka arī radiolampiņā no pavediena tiek izsviesti elektroni un tos pievelk anods ar savu pozitīvo sprie-gumu. Zināmos gadījumos elektrons var palikt brīvs (piem. telpas pildiņš ap kvēldiegu — katodu). Ir doma, ka arī atmosfaira zināmos apstākļos var ra-sties it kā telpas pildiņš, t. i. brīvu elektronu josla. Elektronu noskaldīšana no atoma tiek panākta ar saules ultra-

violetiem stariem. Augšējos atmosfairas slānos ultra-violeto staru iedarbība ir visintensīvākā un lai arī atmosfēra te ir visai retināta, tad tomēr vēl atomu pie tiekoši daudz, lai no tiem varētu atbrīvot zināmu skaitu elektronu. Pārāk lielā augstumā atomu ir par maz, bet tuvāki virsmai atmosfaira par biezu, lai ultra-violetie stari netraucēti varētu izspiesties cauri. Daži aprēķini un novērojumi ir rādījuši, ka lielākais skaits brīvo elektronu varētu būt ap 100—110 kilometru lielā augstumā virs zemes. Virs un zem šī maksimuma viņu skaits paliek arvienu mazāks.

Tas nu dod iespēju tālāk iedomāties, ka mūsu zemes lode apnemta ar otru lodi, resp. elektronu „mizu”, kuŗas atstums no zemes virsmas ir ap 110 kilometriem. Šī kārtā, kā fizikā to apzīmē, ir ionizēta (ir brīvo elektronu sakopojums) un kā tāda ir ļoti labi elektrības vadītājs. Šo kārtu par godu viņas pētniekam Hivisaidam (Heavyside) tamdēļ arī nosauc par Hivisaida kārtu resp. slāni.

Ja nu elektro-magn. svārstības resp. radioviļņi sasniedz šo kārtu (slāni), viņi nevar tai izspiesties cauri, bet gan „atspoguļojas”, un tamdēļ spiesti izplatīties par šī elektronu „ieliekta spo guļa” iekšpusi parallēli zemes virsmai, t. i., tie atstarojas. Atšķirībā no virsmas viļņiem, te tie izplatās pa laba vadītāja virsmu un tamdēļ zudumi resp. uzsūkšana ir niecīga, ja nerēķina zudumus biezo atmosfairas slānu cauriešanai.

Piedzīvojumi rādījuši, ka telpas viļņu zudumi samazinājas ar el.-magn. svārstību biežuma pieaugšanu resp. viļņu gaļuma samazināšanos. Tā izskaidrošanai pieņem, ka atmosfaira ir arvienu, vairāk vai mazāk, ionizēta. Viļņu izplatīšanos nu izskaidro tādā veidā, ka ierosmes impulsus iespaido tuvākos elektronus, tos pārbīdot (izvirzot no līdzsvara stāvokļa), līdzīgi, kā vējš saku stina (viļņo) labības lauku, pie kam labība (salmi) savu vietu nemaina, bet tikai vēja spiedienu no pirmiem salmiem padod tālāk un pēc tam atkal ienem veco stāvokli. Tāpat elektrons atkal atgriežas savā agrākā stāvoklī pēc

ierosmes nodošanas nākošiem elektro niem. Tā tad el.-magn. viļņu izplatīšanās notiek ar līdzsvara izmaiņu vai grūdienu no viena elektrona uz otru. Tā iespējams izskaidrot pasaules ētera (hipotētiskā „kaut kā”) kustību pie el.-magn. viļniem un to sakarību ar atmosfairas elektroniem.

Tā tad el.-magn. viļnis šūpo elektronu šurp un turp. Gaļie viļņi, t. i. lēnās svārstības iespaido elektronus ilgāku laiku, tiem jāmēro gaļāks ceļš no līdzsvara stāvokļa ārā un atpakaļ. Sakarā ar šo lielo „šūpošanās” ceļu ir liela varbūtība, ka šis elektrons sadursies ar citām gāzes (materijas) daļiņām, caur ko tas pateicoties savstarpējai berzei zaudēs daļu no svārstību enerģijas, un šis zudums būs jo lielāks, jo gaļāks būs elektrona svārstību ceļš (t. i. gaļāks viļnis), un jo vairāk atmosfaira ir ionizēta. Tā tad, jo īsāks viļnis, jo mazāk zudumu šīnī ziņā jūtami.

Tagad ir, logiski spriežot, izvedams šāds secinājums. Viļņa energija tiek jo vairāk zaudēta, jo lielāks gaisa spiediens, t. i., jo ciešāki gāzu daļiņas ir kopā. Virs zemes tas, kā zināms, ir vislielākais. Jo vairāk uz augšu, tuvāki Hivisaida slānim, jo vieglāks ceļš ir viļņu sfaram. Līdz ar to augšējās viļņa daļas sastapdamas mazāku pre testību it kā apdzīn apakšējās, kustas ātrāki par tām, un kā sekas no tam rodas tas, ka viļņa stars Hivisaida slāni tiek liekts (lauzts), caur ko tas pēc zināma (noteikta) attāluma atkal sasniedz zemes virsmu. Ja nu šādā apvidū ir uztverošā antena, tād tā uztver jau atstarotos signālus.

Atstarotie signāli nav uztverēami tuvu no raidstacijas. Vispārīgi zem 200 kilometriem no stacijas tie gandrīz nav atzīmēti. Gaļajiem viļņiem šāda noliešanās nav novērota (sakarā ar agrāk minēto absorpciju), bet jau sākot no 1000 metriem uz leju tā paliek arvienu manamāka, un visvairāk tā jūtama uz īsajiem viļņiem (zem 100 mtr.), pie kam līdz apm. 40 mtr. pie tumšas, bet zem tā arī dienas laikā, t. i. gaismā.

Tagad, varbūt, visai intresants ir jautājums, kamdēļ novērojama dažāda viļ-

nu izplāšanās resp. uztveršana tumsā un gaismā, t. i. naktī un dienā.

Vispārīgi var sacīt, ka zemākos (virszemes) atmosfairas slāņos ionizācija dienas laikā ir daudz stiprāka, nekā naktī, sakarā ar saules atspīdēšanu. Arī Hivisaida kārtā (slānis) zemes lodes tumšajā daļā, t. i. naktī, ir varbūt mazāk ionizēta. Līdz ar to naktīs telpas vilņu uzsūkšanās ir daudz mazāka, un lielāks staru resp. vilņu energijas daudzums spēj sasniegt Hivisaida slāni. Tālākais secinājums var būt šāds. Naktīs stacijas dzirdamas labāk resp. dzirdamas tālākas stacijas tāpēc, ka 1) uzsūkšana (absorpcija) no atmosfairas materijas ir mazāka, 2) ka uz uztvērēju vienā laikā iedarbojas ir tiešais (virsmas) vilnis, ir atstarotais (telpas) vilnis. Tie būtu 2 nepieciešami, bet vēl nepietiekoti izskaidrojumi, jo pēc iepriekšēja ir skaidrs, ka uz visai lieliem attālumiem virsmas vilņa energija ir tik niecīga, ka tā praktiski līdzinās nullei. Tāpēc jāpienēm, ka uztverfi tiek vienīgi telpas vilņi. No raidantēnas vilni iziet dažādos virziena un augstuma leņķos, un tamdēl dažādi vilņu stari Hivisaida kārtu (slāni) sasniedz zem dažādiem leņķiem, kuŗi arī attiecīgi tiek atstaroti. Var pieņemt, ka zināmos gadījumos šie vilņu stari ir kā koncentrējas staru kūlīti. Bet turpat var gadīties arī, ka viens stars ir spiests noiet gaļāku celu, nekā otrs, un tamdēl iespējams, ka attiecīgo staru fāzes ir kā sabīdās, piem. uz pusi vilņa gaļumu. Šādā gadījumā antenu gan sasniedz vilņu stari, bet tā kā viņu darbība pretēja (pretējas fāzes resp. kustība), tie savstarpēji iznīcinās, un mūsu uztvērējs klusē. Ja šī sabīdīšanās ir uz pilnu vilņa gaļumu, tad notiek energijas sumēšanās, un tad staciju mēs dzirdam 2-kāršā, varbūt, stiprumā. Šīs parādības radiotehnikā apzīmē ar vārdu „feidings“ (no angļu fading — izsūšana). Bet tā kā Hivisaida slānis nav ciets, bet gan gāzveidīgs un atrodas mūžīgā kustībā, varbūt vilņveidīgā, tad ar katru brīdi radiovilņiem iespējami dažādi kritošie un atstarojošie leņķi un līdz ar to visu laiku mainās viņu savstarpējais sakars. Feidings parādības norisinās pakāpeniski, stacija parasti

izzud, tad pieaug un dažreiz skaļums pat vairākkārt pārsniedz agrāko, pēc tam atkal pamazinās u. t. t. Jo gaļaks vilnis, jo lēnāki šīs parādības norisinās; pie ūsiem tas notiek ātri.

Tamdēl sakāms sekošais. Pie gaļiem vilņiem (2000—1000 mtr.) nav krasas feidings un diennakts parādības novērojamas tāpēc, ka šeit uztverfi tiek tikai virsmas vilņi. Telpas vilņi tiek vai nu pavisam, vai loti lielā mērā uzsūkti. Vidējie vilņi (600—200 mtr.) tiek dienā uztverfi bez kādām feidings parādībām (nelielā attālumā no stacijas), jo parasti telpas vilņi dienā caur atmosfāru tiktāli tiek uzsūkti, ka viņi Hivisaida slāna labo vadāmību vairs nevar izmantot. Tamdēl attālāki no stacijas tās priekšnesumi loti grūti saņemdam (vienīgi ar augstvērtīgiem aparātiem). Turpretīm ar tumsas iešāšanos (ionizācijas izšaušanu) vilņu energija netiek vairs iespaidota. Vilni netraucēti var sasniegt Hivisaida slāni, par to izplatīties, atstaroties un lielā attālumā no raidstacijas atkal sniegt zemi. Pie iepriekšēja, šiem vilņiem ir jāmēro īsāks vai gaļāks ceļš, kuŗā sekas ir dažādas vilņa fāzes uztverošā antenā. Enerģija tamdēl var sumēties vai izzust. Pilnīga izšaušana ir tad, ja atsev. vilņu atšķirība ir $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{2}$ u. t. t. vilņa gaļuma, bet pieaugšana resp. sumēšanās ir tad, ja atšķirība ir veselu skaitli reizes. Virsmas vilnis, tāpat kā dienā, te ir ar loti niecīgu energiju un parasti to arī neievēro. Vēl krasaki šīs parādības ir novērojamas zem 100 mtr. vilņu gaļuma. Iso vilņu diapazons ir tik interesants, ka to mēgināsim apskatīt turpmākā rakstā.

Tamdēl, god. lasītāji, ja jūs kādu nakti dzirdat, kā saka, visu pasauli, tad lūdzu nedomājat, ka tā ir normāla parādība, bet ievērojat, ka par to jāpateicas dažādām brīnišķīgām dabas sakarībām. Nākošā naktī, kad, kā saka, nav labs radiolaiks, jūs varat arī neko nedzīdēt.

Vēl dažus vārdus par radioklausītāju daudzreiz ziņoto Rīgas raidstacijas „vājo dzirdamību“ un ka ārزمes stacijas to „pārkliedz“.

Tas ir tiesa, lai gan ne pastāvīgi. Bet ievērojat sekošo. Rīgas raidstacija Lat-

vijas robežās izplata vienīgi virsmas vilnus, kuŗi, kā iepriekš bij redzams, tiek vairāk vai mazāk uzsūkti, atkarībā no zemes virsmas vadāmības. Piem. mitrais Zemgales līdzenumis vada šos vilnus labāki, nekā sausais, smilšainais un kalnainais Vidzemes apgabals. Tā tad uz Kurzemes pusē Rīgu dzird uz vienādu attālumu labāki, nekā uz Vidzemes pusē. Tālāk, ikkatram aparātam ir sava noteikta robeženerģija, zem kuŗas tas el.-magn. svārstības „nedzird”. Lampiņu aparātiem tā ir niecīga, un tos te neapskaņsim, bet runāsim vienīgi par sasāpējušo jautājumu, uztvert visā Latvijā Rīgas radiofonu ar kristala uztvērēju.

Uztveršanas iespējamību radiotehnika vispārīgi izsaka ar tā elektriskā lauka (vilnu) intensitāti, kāda ir noteiktā vietā mērojama. Elektrisko lauku šinī ziņā izteic kā reizinājumu no sprieguma voltos, uz augstumu metros. Priekš kristala uztvērēja nepieciešamā intensitāte ir ne mazāka par 0,005 v/mtr., lai vēl būtu kas saprotami sadzirdams galvas telefonos. Lai šādu lauka intensitāti sasniegstu arī Latvijas tālākās normālēs (ap 220 km. attālumā no Rīgas raidstacijas), mūsu radiofona jaudai jābūt visai lielai, piem. ne mazāk par 30—40 kilovatiem vidēji izmodulētas (izstarotās) jaudas. (Tagad to var skaitīt ap 3—5 kv.). Tas nozīmē, ka mašīnu enerģijai jābūt ap 200 kilovatiem. Bet tā jau ir grandioza spēka stacija, kurās izbūve prasa ļoti lielu kapitālu. Vai Latvija resp. Rīgas radiofons kādreiz to sev varēs atlauties, to rādīs nākoftne. Pagaidām līdzekļi to nepielaiž.

Pie tagadējās jaudas šī „robeženerģija“ ir reģistrējama vidēji ap 80 km. no Rīgas. Bet kā jau agrāki teikts, vienā valsts daļā tā var būt mazākā attālumā, otrā — lielākā. Rīgas radiofons, pateicoties virsmas vilniem, tā tad visumā uztverams ar pilnīgi noteiktu skāļumu, kā dienā, tā vakaros un naktī. Bet ne tā ar ārzemēm. Dienā tās Rī-

gas radiofonu nepavisam nefraucē. Bet ar tumsas iestāšanos arvienu vairāk sāk pienākt telpas vilni no tālajām stacijām, un dažreiz var gadīties, ka te lauka intensitāte ir lielāka par tādu no mūsu radiofona. Sekas ir, ka tas tiek no „ārzemniekiem“ nomākts, pārkliegts, un Rīgu relatīvi vairs tik skaļi nedzird. Pret to ir grūti karot, un ar kristaluztvērēju tagadējos apstākļos pavismā nē, jo tas ir pārāk neselektīvs, lai atdalītu staciju no stacijas.

Tamēl te vēl vienīgā izeja ir lampiņu uztvērējs. Tur neko nevarēs darīt. Priekš Rīgas samērā labas dzirdēšanas uz galvas telefoniem pietiks pat ar 1 lampiņu, ar atgriezenisko saiti resp. reģenerāciju. Protams, uztveršanu var uzlabot, lietojot pēc iespējas augstu un pietiekoši gaļu āra antenu. Jo augstāka ir antena, jo lielāka lauka energija no viņas tiek uzņemta, un tā tad dzirdamība stiprāka.

No otras puses, arī Rīgas radiofona izstarotos telpas vilnus var uztvert ļoti skaļi vairāk tūkstošus kilometru no Rīgas un tie arī varbūt traucē turienes stacijas uztveršanu. Piem. ir ziņojumi par izcilus labu dzirdamību no Čehoslovakijas, Anglijas, Vācijas, Dienvid-Krievijas un arī no Austrum-Krievijas (piem. Nižnij-Novgorodas). Saprotams, tas nav katrreiz, bet gan, kā saka, kad ir labs radiolaiks.

Piezīme. Runājot par Rīgas jaudu, pievēdīsim piemēru ar Vācijas raidītāju Zeesenā. Būvētāja, Telefunken firma, garantējusi kristaluztvērēju raionu uz 100 kilometriem radiūsā ap raidītāju, pieņemot vajadzīgo lauka intensitāti apm. 0,05 v/mtr. šinī attālumā. Stacijas vidējā jauda tāpēc ir 30 kilovatti, maksimālā 45 kv. Tā kā lauka intensitāte ir samērā liela, tad it laba uztveršana ir arī lielākā attālumā, un pēc atsauksmēm arī uz 250 km. esot vēl pietiekoši labi saprotama dzirdamība.

K.

**Nav vairs jāmeklē,
bet tikai jāiestāda!**

TELEFUNKEN 40

Eiropas staciju uz-tveršana ar staciju sadalītāju.

**Bez klajās antenas,
bez rāmja antenas.**

Pieprasiet par brīvu interesantās brošuras



TELEFUNKEN

Vecākie piedzīvojumi – modernākā konstrukcija

Klausīsimies Rīgas radiofonu stereofoniski.


Klausīties „stereofoniski“ ir jauns vārds. Tas nozīmē akustikā tikpat daudz, kā piem. optikā kādu bildi apskatīt stereoskopiski. („Stereo...“ grieķiski ir apm. „ķermeniski...“). Šai gadījumā 2 vienādas bildes, piem. fotogrāfijas, uzņemtas it kā reiz ar objektīvu vienas mūsu acs vietā, bet otru reiz — objektīvu pārbīdot otrās acs vietā, apm. par 7 cm. uz sāniem, ar sev. slīpētu lēcu palīdzību, tā sauktā stereoskopā, it kā tiek uzklātas viena otrai virsū, tā kā abas mūsu acis redz tikai vienu kopēju bildi; bet neskatoties, ka abas bildes ir uz papīra (t. i. pilnīgi plakanas), viņas caur stereoskopu apskatot jūtam pilnīgi dabisku iespaidu, t. i. mums ir telpas iespaids, resp. ķermenisks reljefs.

Tas pats ir arī klausoties „stereofoniski“. Šeit abu acu vietā jāiedomājas ausis. Kāda skaņu bilde (mūzika, runa) vispirms tiek „uzņemta“ dubultīgi, kas piem. iespējams vienu un to pašu galbu noraidot ar 2 dažādiem raidītājiem, un katru raidītāju uztverot ar atsevišķu uztvērēju. Klājošo lēcu vietā klausoties ir jāņem parastie galvas telefoni, pie tam tādā savienojumā, lai viena auss dzirdētu skaņas no viena raidītāja, otra — no otrā. Tad abas skaņu bildes klājas viena uz otras, un rezultātā mūziku dzirdam tā, kā tas ir dabā, t. i. ar telpas izjūtu, dabiskumu, skaņu „ķermenisku“ reljefu (pilnīgumu).

Tā tad optikā, raugoties ar vienu aci, telpu, dzīlumu nejūtam, bet tas rodas, ja skatāmies abām acīm. Tāpat akustikā, ja vienu ausi aizspiežam, mums nav tas skaņu dzīlums, reljefs, kāds rodas ja klausāmies abām ausīm. Bet parasti radiofona priekšnesumu, pēc būtības, tikai arī klausāmies „ar vienu ausi“, jo abiem telefoniem (austiņām) ir viens un tas pašs uztverums. Tāpēc ir pareizi, kad izsakās, ka piem. radio-mūzika ir nedzīva, sekla. Radio vaina gan tā nebūtu, bet musu pašu, jo klausāmies tikai ar „vienu ausi“.

Vai varam pārtaisīt savu tagadējo uztvērēju „stereofoniskai“ dzirdēšanai un kas te būtu darāms?

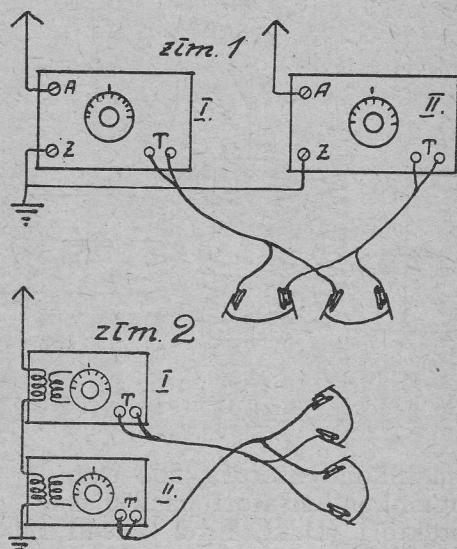Ievērojot, ka Rīgā ir apm. 16.000 radioabonentu, no kuriem vismaz kādiem 10.000 ir parastie kristala uztvērēji tikai Rīgas radiofona uztveršanai galvas telefonos (ar maz iznēmumiem), tad šeit stereofoniskai dzirdēšanai varētu piešķirt lielu nozīmi. Tamēļ šeit vispirms atbildēsim, kā gatavojams „stereofonisks“ kristaldefektora uztvērējs, domāts Rīgai un tuvējai viņas apkārtnēi.





Jāsaka, ka gan retam būs tāds kristala uztvērējs, kuŗu varētu pārbūvēt stereofonam. Te ir vajadzīgas 2 pilnīgi atsevišķi noskaņojamas ķēdes (2 atsev. uztvērošie komplekti) ar 2 maiņkondensatoriem. Tas aizņem diezgan daudz vietas, un tamēļ ērtāk no vecā uztvērēja nemt daļas, pielikt trūkstošās un visu iebūvēt jaunā kastītē.

Ērtākais izrādījies uztvērējs, nodarbināms no vienas antenas. (2 atsev. uztvēriem būtu jāņem 2 antenas, piem. kā zīm. 1, bet ja nemtu 1 antennu, kā zīm. 2, tad abu uztvērēju pārbūve ir diezgan neērta, un būtu mazāks skaļums). Uztvērēja šēma ir rādīta zīm. 4. Šēma zīm. 3 ir gan vienkāršāka, bet skaļums un asums nav tik liels, kā šēmai zīm. 4.

Tā kā pamatdoma te ir tā, lai izdevumi būtu mazāki, tad arī lietosim lētākās daļas, bet tomēr bez pārāk liekiem zudumiem.

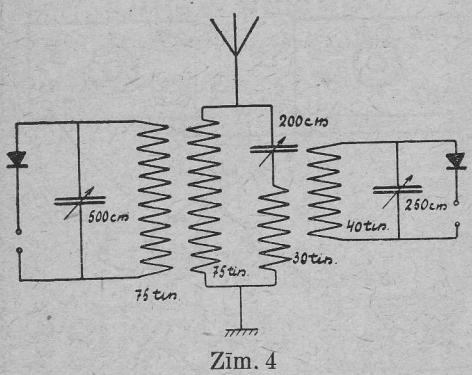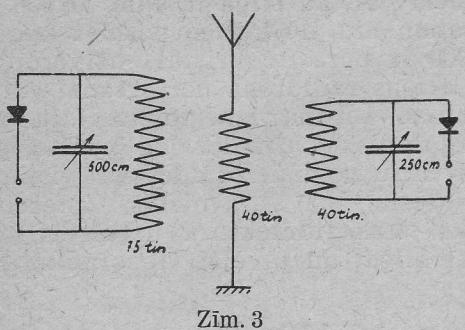Nepieciešamas ir šādas daļas (šeima zīm. 4):



- 1 maiņkondensators, 500 cm.
- 2 maiņkondensatori pa 250 cm.
- 2 detektori (Daki, Eifel, Ideali Lux u. t. t.).
- 40 mtr. 0,5 mm. varā stiepule, dub. ar kokvilnu izolēta.
- Koka pamatdēlis $20 \times 14 \times 1$ cm.
- Parafīnā vārīta, vai labāki trolīta (resp. ebonīta) priekšplatne $20 \times 13 \times 0,3$ cm. (finieram 0,5 resp. 5 mm. biezums).
- 2 spailes antenas un zemes vada piešķiršanai.
- 8 līdzīnas telefoniem un detektoriem.
- 4 skrūvītes (3 mm.) ar uzgriežņiem.

Dažas piezīmes par daļām.

Maiņkondensatorus var nemit, kādus vien grib. Tādiem ar gaisa dielektriku būtu dodama maza priekšroka pret kādu cietu, piem. prescela vai vizlas dielektriku, pie vienādas cenas. Piemērots būtu piem. Nr. 785 pēc Foto-Radio centrāles (A. Leiboviča) kataloga, kā visai lēts un labs, kā arī citi tml. Skalas var nemit mazas un visvienkāršākās, jo

reiz iestādīts uztvērējs vairs nav jāgroza. Ja ir jau kāds kondensātors lietošanā, tad der pieturēties pie līdzīga izskata un skalas, lai uztvērējs nebūtu raibs.

Attiecībā uz detektoriem būtu sakāms tas pats, kas par kondensātoreni, t. i. lai viņi būtu vienādi. Ja vecais ir Daki, tad arī otru nemit Daki; ja „Ideal”, tad arī otru „Ideal” u. t. t. Saprotams, techniskā ziņā gluži vienālga, ko lietot, jo kristalus taču var nemit pēc patikas. Vienīgi no aistētiskā viedokļa raugoties vienādam izskatam jādod priekšroka.

Ja ir vecas spoles, tad tās pilnīgi liepjamas. Piem. ja jums jau ir 2 šūniņspoles ar 75 tinumiem katru, 1 ar 25—35, bet 1 ar 50 tinumiem, tad jaunas spoles nav jātin, bet varat izlietot vecās. Bet ja šāda komplekta nav, tad vislabāk vecā spole jāatfin, tās stiepules garumu izmēro, un varbūt trūksfošos metrus piepērk klāt. Labāki gan, ja visa stiepule ir vienāda; tad spolēm glītāks izskats. 0,5 mm. resnumis nemit kā klasisks mērs. Pilnīgi var nemit kā 0,6 un vairāk, tā arī 0,4—0,3 mm. resnumā. Uztveršanas labums negrozīsies jutamā mērā.

Pamatdēlim galv. prasība ir, lai tas būtu sauss. Derīgs ir mīkstāks koks, jo tad vieglāk skrūvējas.

Priekšplatne var būt finiera vai trolīta (ebonīta). Saprotams, pēdējais ir nesalīdzināmi glītāks u. labāks, kamēl tas būtu vairāk ieteicams, lai arī maksātu kādu latu vairāk. Gadījumā, ja lieto finieru, tas jāņem 5 mm. biezumā, labi sauss, un jātur gandrīz vērdošā (tikko nemutulojošā) parafīnā (uz smilšu vannas) tik ilgi, kamēr no finiera vairs neatdalās gaisa daļīnas (burbulīši). Tad dēlīti izņem, nopilina, atdzesē un ar neasu nazi nokasa lieko parafīna kārtīnu no abām pusēm. Pēc tam to ar vilnas (voīloka) lūpatīnu uz pulierē līdz spīdumam. Jāpiezīmē, ka finiers vieglāki apstrādājams, un tādam, kuŗam pie rokas nekas cits nav, kā ass kabatas nazis, būtu gribot ne-gribot viņš arī jāizvēlas. Trolīts glītai apstrādāšanai prasa spirālurbjus, dzelzsāgi u. cit. metalapstrādāšanas darblietas, kuŗas ne katram ir rīcībā.

Antenas-zemes spaiļu vietā var lietot arī ligzdiņas ar banantapiņām.

Uztvērēju sastādām, vadoties zemāk pievestā sadalījuma zīmējuma (5).

A ir skats uz priekšplatni, kā apm. būtu viņa jāsadala. Augšā vieta abiem detektoriem, zem tiem skaļas atsev. konturu noskaņojumiem, vidū skala antenas noskaņojumam īsvīļu raidītājam (200 mtr.), bet simmetriski no tās — ligzdiņas abiem galvas telefoniem. Mērus urbjamiem caurumiņiem nepiezīmējam, jo atkarībā no lietojamām daļām tie var būt dažādi. (Pievestais zīm. D ir tikai kā paraugs).

B ir skats uz uztvērēju no augšas. Šeit būtu jāievēro abu spoļu savstarpēji stāteniskais stāvoklis, lai nenotiktu savstarp. iespaidošanās.

C ir skats no gala. Ievērot šeit vajadzētu tikai, varbūt, stūreņus priekšplatnes piestiprināšanai.


Sastādot uztvērēju, vispirms sadalām priekšplatni, kā zīm. 5 (D) rādīts. Der ievērot simmetriskumu, jo tad uztvērējam patīkamāks ārskats. Tāpēc priekšplatni pārdalām ar vidus līniju un no tās uz abām pusēm atliekam attiecīgos mērus. Jāievēro, ka detektoru ligzdiņu centru attālumam jābūt 20 mm., jo šādā attālumā ir viņu pamatnes tāpiņas. Tas pats mērs ir jāņem arī telefonu ligzdiņām. Gadījumā, ja kondensatori ir lieli, ar lielām skalām, tad viņi jāpabīda vairāk uz malām, vai pat jāņem lielāka priekšplatne. Bet maziem kond. ar skalu līdz 5 cm. caurmērā uzdotais lielums pilnīgi pietiks. Pret kond. nulles punktu taisām atzīmi — švitru. Pie viena izzāgējam stūreņus priekšplatnes turēšanai (vai nemam gatavus veikalā) un tos pielāgojam, izurbjot vajadzīgos caurumiņus. Kad visi caurumi izurbti, priekšplātni notīrām resp. uzpulējam, un tad viņā iestiprinām visas daļas.

Nākošais būtu spoles. Kā iau teikts, ja ir vajadzīga lieluma vecas šūniņspoles, tās pilnīgi lietojamas. Bet labāki tās pagatavot vienādā izskatā šādi. Uztaisām no plānas papes cauruli ar 5 cm. caurmēru, aptinot, piem., vairākas kārtas ap koka velteni apm. 4,8 cm. diametrā, un aptinumu viscauri (sev. sākumu un galu) krietni salīmējot ar galdnieka līmi. Izžuvusi, šāda caurule

ŠIS DETEKTORS



**garantē Jums
labāko uztveršanu**

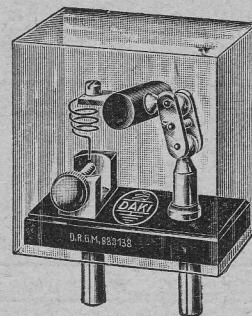

DAKI-detektors

ir labākais


Sargaties no pakaldarinājumiem

Pieprasiet tikai „DAKI“

būs cieta un izturīga. Jāievēro, ka pirms uztīšanas uz velteņa uztināma papīra kārtiņa. Bet kas grib ziedot dažus santimus vairāk, var iegādāties speciellas prescela (ar šellaka šķidinājumu caursūcināts papīrs) caurules, 5 cm. caurmērā. Isa (200 mtr.) raidītāja spoles garums ir 8 cm., ģaŗā (525 m. vilņa) raidīt. spole ir 12 cm. ģaŗumā, tā tad caurules garums ir 20 cm. Spoles tin ar 0,5 mm. izolētu stiepuli. Jo resnāka stiepule, jo ģaŗāka iznāks spole, kas jāievēro pie caurules tīšanas. Ģaŗākai caurulei uztinām 2 reiz pa 75 tinumiem, vienu kārtu cieši blakus otrai, sākot apm. 6 mm. no malas. Galus, kā parasti, izlaiž pa 2 caurumiņiem (iekšā, uz āru). Tādā pat kārtā uztinām īso spoli. Spolu nostiprināšanu izdarām, kā zīm. 6 rādīts. No misiņa skārda izgriežam 2 strēmelītes apm. 2×1 cm., bet 2 pa 3×1

cm., izurbjam 2 caurumus 3 mm. caurmērā katras strēmeles galā, 2 īsākās salokām taisnā leņķī (8 uz 12 mm.), 2 garākās Z veidīgi, kā tas redzams zīm. 6. Spoles pie leņķiem piestiprinām ar skrūvītēm un uzgriežņiem, bet pie pamatdēļa — ar misiņa koka vītnu skrūvēm.

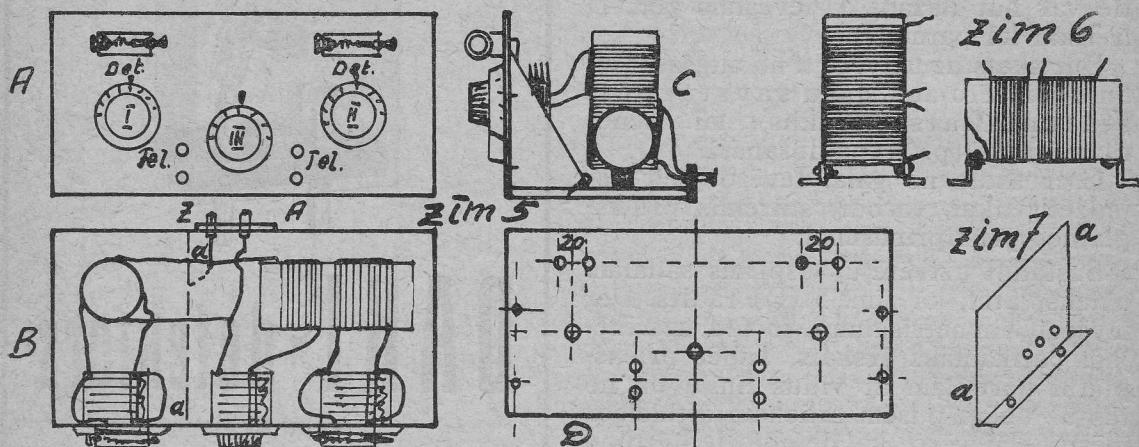Viena spole jāliek guļus, otrs stāvus. (Seit gaļo viļnu spole domāta stāvus, bet īso guļus. Ir pilnīgi vienalga, ja nēm otrādi. Jāraugās, lai stāvošā spole nebūtu augstāka par priekšplatni).



Kad spoles pagatavotas, priekšplatni ar daļām piestiprina pie pamatdēļā, un pieskrūvē spoles tā, lai tās atrastos vistālāki viena no otras un būtu savstarpēji stateniskas.

Tad no trolīta v. c. izolācijas materiāla (arī parafinēta finiera) izzāgējam 4×6 cm. lielu gabaliņu (3—5 mm. biezumā) un te iestiprinām spailes antenas un zemes vadam. Ar 2 skrūvēm to pieskrūvējam pamatdēļa pakaļpusē.

Kad visas daļas piestiprinātas, uzsākam to savienošanu, vislabāk kontaktus lodējot. No spailes A (antena) ejam uz vidējā kond. statoru, bet rotoru caur spoli ar 30 tin. un ar spaili Z. Bez tam blakus, no spailes A ejam uz vienu 75 tin. spoles galu, caur to, un uz spaili Z.

Ābu spolu otros tinumus (75 un 40 tin.) savienojam ar kondensatoriem šādi. 75 tin. spoles galus ar 500 cm. kond. spailēm (piem. kreisā pusē), bet 40 tin. spoli ar 250 cm. kond. Parallēli abām šīm spolēm vēl pieslēdzam detektoru

un serijā ar to telefonu ligzdiņas, kā tas šēmā redzams.

Kad viens gatavs, tad varam uztvērēju sākt noskaņot. Ieslēdzam telefonu vienā pusē, noregulējam detektoru, un Rīgas raidītāju iestādām uz skaļāko punktu. To pašu izdarām ar otru pusē. Bet te nu jāievēro sekošais. Kolīdz mēs vienu pusi grozīsim, noskaņa jums otrā pusē mainīsies; tur nu neko nevarēs darīt un lai visus 3 kloķus noskaņotu, būs jāpapūlas dažu labu minūti. Ērts var būt šāds paņēmiens. Abus galvas

telefonus (t. i. nepieciešami jābūt 2 telefoniem resp. 4 austiņām) noliek uz galda ar vāciņiem uz augšu. Skaņojot pieliekam galvu (resp. ausi) drīz vienam, drīz otram telefonam un tad viegli varam atrast skaļāko punktu, kurū tad atzīmējam. Jāraugās, lai abu telefonu skaņas būtu vienāda stipruma.

Tālāk nāk ūgalvenais: mums jāklaušās stereofoniski (t. i. lai viena auss dzirdētu vienu raidītāju, otra — otru). Tāpēc pārmainām austiņas telefoniem tā, ka tas rādīts 1. un 2. zīm., kas pie P.T.D.G.D. galvas telefoniem viegli izdarāms, austiņas vienkārši izņemot no vienas ietveres (apluka) un pārliecot otrā.

Ir maza neērtība, ka atsev. austiņu vadi ir pārāk īsi (apm. 30 cm). Radioabonentiem, kuri vēlētos lielāku ērtību, un nebaudītos no maza darba, var šos austiņu vadus pagarināt. Tam nolūkam veikalā, jāiegādājas tieva 2-dzīslu telefona aukla 4 mtr. garumā, kurū saģriežam 4 gabalos pa 1 metram. Tad

no austiņām noskrūvējam vākus, atskrūvējam vadu spailes, un pašus vadībus pagarinājam, piestiprinot pie viņiem iegādātās auklas gabalus. Jārauga, lai spailes nesamainītu, kam ērti var sekot, jo katrai auklas dzīslai ir aptīts citādas krāsas diedzīņš. Vadiņa savienojuma vietu ar auklu cieši apatinam ar izolācijas lento, bet gali pie austiņu spailēm jāaptin ar diegu.

Tādā kārtā atsev. vadi austiņām jau būs 1,3 mtr. gaļuma, vai kopā ar auklu 2,5 mtr., kas pilnīgi ērti ļauj katrai klausītājam ieņemt savu vietu arī lie-lākā attālumā no aparāta.

Vēl dažas piezīmes.

Lai vēl vairāk mazinātu spoļu savstarpējo iespaidu, starp abiem uztvērēju komplektiem var novietot skārda sieniņu, resp. ekrānu, kuŗu savieno ar zemes spaili. Ekrānu pagatavo pēc zīm. 7. 13×14 cm lielumā, atlīcīto pakāji pieskrūvē pie pamatdēļa ar 2 skrūvi-tēm, bet caurejošiem vadiem izurbj caurumiņus, kuŗos ieliek kādu izolātoru, piem. gabaliņus no velosipēdu venti-

gumijas. Šādu ekrānu ar visai labiem panākumiem lieto arī Latv. Radiobiedr. biedrs — amatieris A. Ivanova kgs, kuŗa stereofona uztvērējs tika godal-gots pēdējā radioizstādē (gatavots līdzīgi šīnī numurā apraksītam, pēc tās pašas šēmas).

Man gadījies dzirdēt jautājumus, vai nebūtu iespējams klausīties stereofo-niski ar skaļruniem.

Kamēdēl nē! Iespējams ir. Bet tikai tas būs tā pagrūti. Kā jau teikts, lai klausītos „stereofoniski“, katrai ausij jāuztverēt skaņas no sava uztvērēja, resp. no sava telefona. Bet skaļrunis „runā skaļi“ un to uzreizi dzird abas ausis. Lai no tam izbēgtu, skaļruni būtu jā-noliekt katrā galvas (resp. ausu) pusē, bet mums pašiem būtu jāielien tādas sienas izgriezumā, kuŗa atdalītu skaņas no katra skaļruna. Tad ar vienu ausi varbūt dzirdētu vienu skaļruni, ar otru — otru. Cik tālu tas būtu izvedams praktikā — par to neņemos spriest. Skaidrs tikai, ka klausīšanās „prieks“ gan neatsvērtu pieliktās pūles.


Elektrons.

Tikai pirmklasīgie

RADIO

fabrikati nodrošina

panākumus

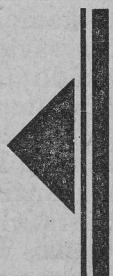

Tikla strāvas aparātiem
Transformatori, droseles **GÖRLER**
Kondensatori **HYDRA**
Izlīdzinātāju lampas **TEKADE**
Skaļruni „BADUF“, „BAYER“
no Ls 30.— līdz Ls 90.—
**Mainkondensatori, sīknoska-
ņošanas ierīces N. S. F.** un visus ci-
tus radio piederumus pastāvīgi noliktavā

Radio kantoris

Vierhuff & Arnack

Rīga, Kungu ielā Nr. 1


Vara-oksida el. strāvas taisngriezis.

Mūsu žurnāla pag. numurā tika apskatīta vara-oksida elektr. maiņstrāvas taisngriežu būtība un viņu darbība.


Tur bij izteikts jautājums, vai amatieriem pašiem (t. i. mājas līdzekļiem) būtu iespējams pagatavot šī taisngrieža elementus.

Šeit aprakstīsim kādu paņēmienu, kurš ievietots vācu žurnālā „Basteln und Bauen”.

Tur teikts tā. No ķīmiski tīra vara skārda 1 mm biezumā jaizgriež ripu 42 mm caurmērā. Vidū jaizurbj 8 mm plats caurums. Jaraugās, lai skārds būtu pilnīgi līdzens un glūdi-spīdīgs. Tālāk, no dzelzs vai, labāk, misiņa skārda 3 mm biezumā izgriež 2 ripas tāpat 42 mm caurmērā, ar 8 mm plašu caurumu vidū. Arī šīm ripām jābūt pilnīgi gludām un līdzēnam. Tad no tīra svina skārda apm. 1 mm biezumā izgriežam ripu 38 mm caurmērā ar 12 mm platu caurumu vidū (skat. zīm. 1).

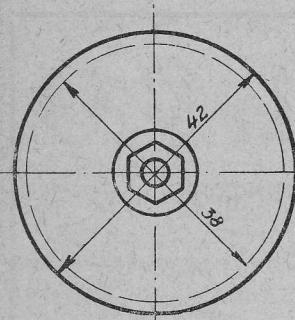

Zīm. 1

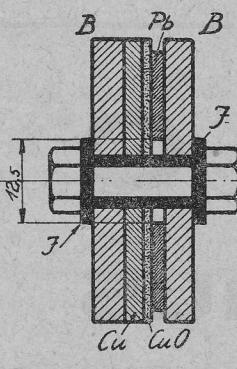

Zīm. 2

Tie nu būtu nepieciešamie materiāli vienam taisngrieža elementam. Ja šos elementus vēlas gatavot vairākus (kas parasti arī izrādās nepieciešams), tad tikpat reiz jāpavairo atsev. daļas.

Tagad nāk galvenais darbs: vara ripas oksidēšana. Šis darbs ir parasti tas, kas amatierim nav pa spēkam. Fabrikās to izdara ar speciālām ierīcēm (krāsnīm). Amatiera rīcībā ir tikai liesma (spirts vai gāzes), ar kuļu tam nu jaiztiekt. Oksidēšana vispārigi ir process, kad kāda viela savienojas ar

skābēkli (piem. no gaisa, kā šinī gadījumā). Tāpēc ar bezdūmu, karstu liesmu karsējam tīrā vara ripu tik ilgi, kamēr viena vai abas ripas puses netārlīkās ar melni-brūno vara oksīda kārtiņu. Visizdevīgākā bezdūmu liesma esot, ja nēm Bunzena dedzināmās gāzes degli un to nostāda uz neredzamiem zilgano liesmu. Spirts, sakarā ar piemaiņumiem, arvien satur sevī dūmu (nesadegušās oglēkļa) daļas, kamēlētās mazāk derīgs. Cik ilgi karsēšanas (oksidācijas) process var vilkties — grūti nosakāms. Varbūt pusstundu, varbūt stundu, varbūt divas. Ja liesma nav kūpoša, tad intensīva un vienāda melni-brūna vara oksīda kārtiņa uz vienas vai abām ripas pusēm norāda uz sekundīgu izdošanos. Šī oksīda kārtiņa parasti no liesmai pretējās puses uzmaņīgi jānofīra (ja tā liesmas pusē viegli notīrās, tad tie ir sodrēji, un tamēl oksidācija ir bijusi nesekmīga), līdz sarkanam vara spīdumam, bet oksidēto (liesmas) pusi atstāj neaizskārtu.

Tālāk daļas saliek kopā sekošā kārtībā. Vispirms liek misiņa ripu (B); uz tās liek vara ripu ar tīro pusi (Cu); uz oksīda kārtas (CuO) uzliek tīra svina ripu (Pb) un beidzot atkal misiņa (vai dzelzs) ripu (B). Visu komplektu savelk cieši kopā ar skrūvi un uzgriezni (skat. zīm. 2.). Pie abām misiņa ripām (BB) pielodē vadus vai strāvas pieslēguma spailes.


Tā kā savelkamā skrūve iet cauri visam komplektam, tad, lai elements netiktu savienots uz īso, skrūve jāizolē ar kādu izolātoru (ebonīta, fibras vai cita materiāla cauruli ar uzliktniem-šeibēm zem skrūves galviņas un uzgriežņa). Zīm. 2. tas rādīts ar melnu, biezu apzīmējumu (JJ).

Katrās elements var pārstrādāt apm. 2 voltus. Tā tad tīkla maiņstrāva būtu jānotransformē uz šo lielumu. To gan parasti nedara, bet nēm vairākas vara oksīda plates (t. i. elementus) vienu aiz otras tā, lai būtu pārstrādājami piem. 8 vai 12 volti, t. i. uzreizi varētu pildīt 2—4 akumulātoru elementus resp. celles pie vidēji 0,4 amp. stipras strā-

vas. Priekš mazākām iekārtām, piem. amatiera vajadzībām pilnīgi pietiek parastie zvanu transformātori (notransformē uz apm. 12—14 voltiem), kā sa-mērā lētākie.


Tāpat kā pie galv. elementiem, arī te lietojami tādi pat savienojumi (sērijā, parallēli un maisīti), raugoties pēc vajadzības. Piem. lai dabūtu 1 amp. stipru strāvu pie 8 voltiem, būtu jāņem 2 reiz pa 4 varā-oksida elementiem, un abas grupas jāsavieno parallēli.

Jāizšķir maiņstrāvas pusviļņa iztaisnošana, vesela viļņa iztaisnošana un tā sauktais Graetza paņēmiens (sev. izdevīgs). Šie paņēmieni attēloti zīm. 3. Oksida kārtīņa šeit atzīmēta ar trīsstūri, metaliskā kārta ar strīpiņu. Strāva arvienu plūst no oksida uz tīro varu, bet ne prefējā virzienā (praktikā vienā virzienā, piem. no varā-oksida uz tīro varu ir apm. gan tikai 10 reizes mazāka prefestība, nekā prefējā). Tas arvienu jāievēro pie ieslēgšanas.

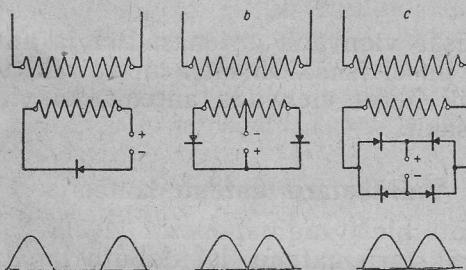

Zīm. 3

Pusviļņa iztaisnošana (a) nav izde-vīga, jo puse enerģijas iet zudumā, tā tad eksplloatācija ir dārgāka (resp. akumulātors ilgāku laiku pildās). Labāka ir dubultā pusviļņu (resp. veselā viļņa) iztaisnošana (b). Te ir pozitīvais, ir ne-gatīvais pusviļnis tiek pārveidoti tā, ka nekas neiet zudumā, bet gan tiek iz-mantots darbam (akumul. pildīšanai). Sliktums te tas, ka transformātora se-kundāram tinumam jābūt ar atzarojumu vidū, kas ne arvienu ir sasniedzams. Tamēl visvairāk pie vesela viļņa iz-taisnošanas lieto Graetza paņēmienu (C). Tikai te gan jālieto 2 reiz vai-rāk atsev. elementu, kā iepriekšējā ga-dījumā. Piem. 8 voltu iztaisnošanai

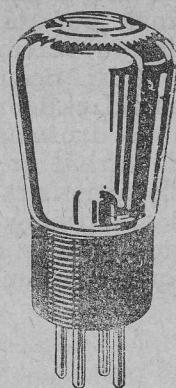

No **RADIO-lampas**

atkarājas

laba uzīveršana

Mēģiniet

VALVO

Jūs brīnīsaties!

būtu jāņem 16 elementus, pa 4 katrā grupā. Toties lietojams parastais transformators. Pēc šī principa būvēti arī visi tirgū esošie sausie taisngrieži.

Vēl drusku par jaufājumu, vai šo taisngriezto strāvu nebūtu tieši iespē-jams lietot lampiņu kvēlināšanai. Tas būtu labs atrisinājums tīklstrāvas uz-tvērējiem.

Var gan. Bet jāievēro, ka atsevišķas pulsācijas ir visai stipras. Akumulā-to-ram tas nav no svara, kad tikai strāva iet vienā virzienā. Bet lampiņas šīs pul-sācijas būtu jutamas ar nīknu rūkoņu telefonos. Tapēc tās ir jāizlīdzina ar veselu rīndu lielākas ietilpības konden-sātoreniem un lielām droselēm. To paga-

tavošana ir iespējama, un šādi tīklstrāvas uztvērēji ir arī tirgū. Bet amatierim tas vēl iznāk par dārgu, un pārsniedz akumulātoru vērtību vairākkārtīgi. Bez tam grūti ticams, vai amatierim ar mājas līdzekļiem izdosies pagatavot tik labas droseles, ka rūkoņu varētu novērst. Varbūt ar laiku šis paņemīns vairāk attīstīsies un tad arī mēģināsim sniegt attiecīgu aprakstu.

Šis vaļa-oksida elementu gatavošanas apraksts ir tikai uzskatāms kā aizrādī-

jums tiem amatieriem, kuŗi vēlētos šinī nozarē paaeksperimentēt. Noteikti apgalvot, vai pagatavošana izdosies, ir neiespējami, un tamēļ par panākumiem nevararam galvot. Var teikt, ja būs laime, tad arī darbs izdosies.

To rādīs mēģinājumi.

Tos amatierus - eksperimentātorus, kuŗi šinī ziņā kaut ko būtu darījuši, laipni lūdzam dalīties ar pārējiem savos piedzīvojumos, iesūtot aprakstus mūsu žurnālam.


K.

Daži padomi.

Kopēja antena vairākiem uztvērējiem.

Tagad bieži gadās, sakārā ar radio-uztvērēju pavairošanos, ka vairākas an-

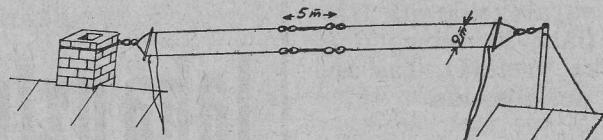tenas vadiem jābūt savstarpēji ne tuvākiem par 2 mtr., jo citādi abu staru darbība tiek mazināta un tā neatšķirīgas



tenas pilsētā neiespējami izvilk tā, lai tās viena otrai netraucētu. Šeit gribu atzīmēt gadījumu, kad radioabonentis ir 2 pretējās ēkās. Bieži tad gadās (kā to piedzīvojumi rādījuši), ka katrs no viņiem izvelk savu antenu, visumā labu un krietni garu, bet abas iet parasti tuvi paralēli un tad nu sākas noskanošanās mokas. Kolīdz viens savā aparātā ko dara, otram tūlīt noskanojums zūd, viņā iesvilpījās un tas sāk arī grozīt savu noskanojumu, tā savstarpēji viens otru traucējot un dusmojoties.

Šinī ziņā tad labāki sarunāties un vienoties par labas kopējas antenas izvilkšanu, piem. kā tas rādīts pievestā zīmējumā. Te antena, izvilkta starp divām ēkām, vidū pārdalīta uz pusi ar izolatoriem un 3—5 mtr. garu zāļu virvi (piem. kanepāju). Pievadi katrā galā tiek novadīti pie uztvērēja parastā kārtā.

Var lietot kā vienstaru, tā divstaru antenas. Pēdējās labākas, ja antenas viena puse neiznāk garā, piem. 15—25 mtr. Šeit jāievēro, ka spraišu garumam jābūt vismaz 2 metri, t. i. abiem

antenas vadiem jābūt savstarpēji ne tuvākiem par 2 mtr., jo citādi abu staru darbība tiek mazināta un tā neatšķirīgas


Vairākstaru antenu izolācija.

Loti bieži radioabonentī izvelk 2 un vairākstaru antenu, lai dabūtu labākus uztveršanas rezultātus, piem. ja nav iespējams izvilk tietekoši garu (40—50 mtr.) antenu. Taču te izdara parasti dažas nepielaižamas kļūdas.



Vispirms abus (vai vairākus) antenas vadus izvelk pārāk tuvu savstarpējā attālumā. Tas ir nepareizi, jo tad antena darbībā ne ar ko neatšķirsies no tikpat garas vienkāršas vienstaru antenas (t. i. uztveršanas spējas nav lielākas). Minimālais atstatums starp vadiem ir, kā jau agrāk teikts, apm. 2 metri un labi ir, ja to var ķemt liešķi, piem. 3,0—3,5 mtr. To panāk ar attiecīga garuma koka spraišu palīdzību.

Otrkārt, grēkots tiek pret izolāciju. Ja, piem., vienstaru antenu atsien ar 3 izolātoru olinām, tad pieņem, ka te ir pietiekīgi liela pretestība pret strā-

vas noplūdumu uz zemi. Ja to pašu dara attiecībā uz divstaru (arī vairākstaru) antenu, tad tas tā nav. Kā zināms, parallēlās kēdēs kopējā pretestība ir mazāka par katru atsevišķās kēdes pretestību (atvasinājums no Kirchhoffa likuma). Tamdēļ pie 2-staru antenas izolatoru pretestība, attiecībā pret vienstaru antennu (vienādu izolatoru skaita) būs 2 reizes mazāka, pie 3-staru ant. 3 reiz u. t. t. Līdz ar to zudumi var palikt visai lieli, un antena būs pat slīktāka par vienstaru antennu. Tamdēļ, ja grib izolēt katru staru galu, tad jāņem attiecīgi vairāk izolatoru oļiņu (6 resp. 9 u. t. t.), lai panāktu agrāko izolācijas efektu.

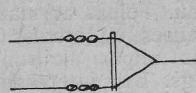

Zīm. 1

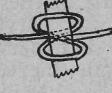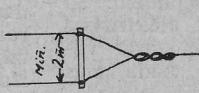

Zīm. 2

Tas nu diescik patīkami nav, un tamdēļ labāki abus (resp. visus) staru galus savienot kopā un tad šo kopejo galu izolēt ar piem. 3 resp. 4 izolācijas oļiņām (sk. zīm. 1). Antenas efekts no tam necieš, bet gan uzlabojas.

Antenu ap spraišļa galu, ja to nevēlas izlaist cauri izurbam caurumiņam, vai nosiet ar auklu, var apsiet ar parasto mezglu („jūrnieku“), kā piem. zīm. 2 tas parādīts. Tas ir vienkāršākais, bet ļoti labs piestiprinājums.

Pie viena vēl derētu atgādināt radioabonentiem, ka šad un tad arī izolācijas oļiņas būtu jānotira. Sevišķi pilsētā tās no dūmiem, putekļiem u. c. netīrumiem ļoti ātri aplip, kas izolācijas spējas visai mazina, sevišķi mitrā vai lietainā laikā. Mērījumi rādījuši, ka tad netīra izolatora spējas ātri krīt. Piem. normālas 3 izolatoru oļiņu kēdes pretestība parasti (sākumā) ir ap 100 miljoniem omu. Pēc vairāk mēnešus ilgas stāvēšanas dūmainā gaisā viņas izolācijas spējas jau ir kritušās uz apm. 10 miljoniem sausā laikā, bet mitrā resp. lietainā laikā izolatoru kēdes pretestība svārstījusies ap 5—25.000 omiem (!!!). Tas tāpēc, ka uz tīra izolatora

virspuses var sakrāties visai niecīga ūdens kārtiņa, kuŗas pretestība ir to mērā liela, bet uz netīra izolatora šī pastāvīgā ūdens kārta, sevišķi ar metala putekļiem (kuŗu pilsētas gaisā netrūkst) sajaukta ir it bieza (resp. dubļu kārta), kamdēļ vadāmība ir samērā laba. Tāpēc netīrs izolātors ir jau pusvadītājs, un lai no tā izvairītos, šad un tad ar mitru lupatiņu jānorīvē (jāiztīra) izolatoru oļiņas.

Skaļruna technikas attīstība.

„Philips“ zīņojums

I e v a d s.

Dzīve patlaban norit tik straujā tempā, ka mēs tagad lietojam priekšmetus, kuri mums priekš neilga laika bija pilnīgi nezināmi, kā kaut ko pašu par sevi saprotamu.

Skaidrs piemērs tam ir — radiotehnikas un radiofonijas attīstība.

Radiofonijas un skaļruna technikas attīstība ir cieši viens ar otru saistīta. Mikrofons un skaļrunis ir pedeļi locekļi elektriskā kēdē, kas savieno radioklausītājus ar radiofona staciju un tā kā par izgudrojuma vērtību sprīzē pēc viņa resultātiem, tad ir pilnīgi dabīgi, ka skaļrunim „ētera iemutei“ piekrīt ļoti svarīga loma.

Vārds „skaļrunis“ nav visai laimīgi izvēlets. Ja kāds pēc apmēram 10 gadu prombūtnes atgrieztos civilizētā pasaule un dzirdētu vārdu „skaļrunis“, tad viņš, bez šaubām, domātu, ka

ar šo instrumentu var ļoti skaļi runāt; šis vārds vispāri neizteic to, ka lieta grozas ap apārātu, ka uzdevums ir dabīgi reproducēt kā mūziku tā arī valodu visās viņu dažādības un noskalojumos; jo tās taču ir prasības, kādas uzstāda skaļrunim.

Kad radiofons un uztvēšanas technika bija tiktāl noorganizēti kā bij nodrošināta pietiekoši skaļa uztvēšana, sāka nopietni nodarboties ar labu skaļrunu konstruešanu.

P i r m i e i z v e i d o j u m i .

Pēc tam, kad pie uztvēšanas ar lampiņu pastiprinātāju bija iespējams ievērojāmi pastiprināt signālu skaļumu, tūlīj meģināja to izmantot un signālus padarīt dzirdamus bez neveiklo galvas telefonu pielietošanas.

Sie pirmie skaļruni sastāvēja no vienkārša te-

lefona, uz kura bij piestiprināta taure (rupors). Šis princips ir pratis uzturēties līdz šai dienai.

Bieži skaļrunim bija rezonance pie biežuma apm. 1000, t. i. skāja, ar kādu vispārīgi uztver telegrafa signalus. Telegrafijas mērķiem šie skaļruni bij pietiekosi. Bet rodoties radiotelefonijai, drīzi vien parādījās šīs konstrukcijas nevēlamas išpašības. Ilgu laiku neizdevās uzlabot radio uztveršanas kvalitāti. Mēs varam ar pilnu tiesību apgalvot, ka divi gadus atpakaļ raidītāju attīstība bij daudz tālāk aizvirzījusies uz priekšu, nekā uztverēju. Bet no tā laika uztverēji sāka tie strauji attīstīties, ka patlaban ir raidītāji, kuri kvalitātes ziņā neatbilst tagadnes technikas konstruētām uztverōšām ierīcēm.

Prasības, kādām ir jāatbilst skaļrunim; skāņu išpašības.

Prasības, kādām jāatbilst skaļrunim, izriet no skāņu išpašībam; tādēļ ir vajadzīgs apskaitīt tuvāki skāņu išpašības.

Skaņa ir iespāids, kādu mums apkārt esošā gaisa vilñojums atstāj uz dzirdes orgāniem. Šo vilñojošo gaisa kustību var pārvērst elektriskos vilñojumos, kurus atkal var pārvērst gaisa vilñojumos. Gaisa vilñojumu biežums, kādu mēs sadzīrdām, pēc dažādiem pētījumiem svārstas starp apm. 30 un 10.000 vilñojumiem sekundē; šādi biežumi tiešam arī nāk priekšā mūzikā. Zemāki un augstāki biežumi atrodas ārpus dzīdamības lauka.

No tā ir redzams, ka skaļrunim vajaga pārverst elektriskos vilñojumus no 30 līdz 10.000 periodiem skāņu vilños, pie kam skāņu vilņu intensitātei jāatbilst elektriskiem vilñojumiem. Ja apdomā, ka starp vijoles pianissimo un orķestra fortissimo pastāv tāda intensitātes attiecība kā 1 : 10.000, tad būs arī saprotams, ka ideāla skaļruna konstrukcija tiešam nav viegls uzdevums!

Droši vien iki viens būs sev jautājis, kādēļ gan klavieres tin vijoles C toni ir tik liela skāņu starpība, kaut gan abiem ir līdzīgs tona augstums. Šīs parādības iemesls ir harmoniskie vilñojumi jeb virstoņi. Ja pieskaras kādai stīgalai, tad viņa vilñosies tā sauktā pamatvilnī, t. i., vienā vietā rodas maksimāla izkustība no līdzvara stāvokļa, pie kam otrs vieta paliek miera stāvokli, ar citiem vārdiem vienā vietā tiek izsaukts vilñojuma loks, otrā vietā vilñojuma mezglis. Atstatums starp vilñojuma loku un mezglu šai gadījumā ir $\frac{1}{4}$ no t. s. pamatvilnī. Stīga var tomer arī citādā veidā viņot piei $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ un $\frac{1}{6}$ no pamatvilnī.

Prakse bieži parādas liels skaits virsvilñojumu, kuļu stiprumu un skaitu noteic mūzikas instrumenta konstrukcija.

Skaņu nokrāsu noteic virstoņu skaits un viņu savstarpejīgi stipruma samēri.

Tādēļ ir arī no tik liela svara, lai skaļrunis izdotu visus virstoņus pareizā stipruma samērā, jo pretejā gadījumā mūzikas instrumenta individuālais raksturs iet zudumā. Klavieres ir bagātas ar virstoņiem un tādēļ uztāda skaļrunim lielas prasības. Ikvienam būs zināms metaliskais tonis, kāds celas, ja klavieru mūziku pārnes sliksks skaļrunis, kas izskaidrojams ar virstoņu trūkumu.

Kā jau išumā aizrādīts, ideālam skaļrunim ir dabīgi jāpārnes kā mūzika, tā arī valoda visās

nianes un variācijās. Ja tas nemotiek, tad iemesls meklējams kroplojumā. Ja ir zināmi visi kroplojuma iemesli un viņu novēršanas līdzekļi, tad var konstruēt ideālu skaļruni.

Tādā kārtā skaļruna pētišanu var attiecināt uz kroplojuma iemeslu pētišanu. Kroplojuma iemeslus skaļruna darbībā var sadalīt trīs klasēs.

1. Kroplojumi, ko izsauc telpu akustika.
2. Kroplojumi, kas ceļas no skaļruna konstrukcijas.
3. Kroplojumi, kas rodas no raidītāja jeb uztverēja.

Akustika.

Vispārīgi pazīstama parādība ir tā, ka balss skanīgums atkaļojas no telpu ietērpā, kuŗā tiek runāts. Bet cilvēka dzirdes orgāniem piemīt liela piemērošanās spēja, tā kā kroplojums, kas ceļas no sliktas akustikas, ir dzīrdams tikai liela tukšā telpā, piem. tuneli jeb dažās publiskās telpās. Nav noliēdzams tas fakts, ka vajaga gadāt par telpu akustiku, ja grīb panākt skaļruna labu darbibu. Telpas ar mazu skāņu vājinātāju veicina rezonances un atbalss rašanos. Liels skāņu vājnājums telpās skaļruna kvalitātei vienmēr būs izdevīgs. Būs interesanti tuvāki iepazīties ar dažiem skaitļiem par šo priekšmetu.

Kā zināms atvērts logs slegtā telpā liela mērā vājina skānas. Ja mēs atvērtā loga skāņu vājināšanu 1 m² lielumā pieņemam kā vienību, tad eksperimentos atradīsim sekošus skaitļus:

Skāņu vājinājums pie atvērtā loga 1 m ²		1.0000
„	koka sienas (priēžu,	
„	egļu koka u. t. t.)	0,0610
„	apīnestas sienas (uz	
„	skaliem)	0,0340
„	stikla sienas . . .	0,0270
„	ķieģeļa mūra, apme-	
„	sta ar cementu . . .	0,0250
„	auditorijas . . .	0,9500
„	vīriešu personas . . .	0,4800
„	sieviešu personas . . .	0,5400
„	koka krēsla . . .	0,0032
„	polsterēta kresla . .	0,2300
„	spilvena . . .	0,2000

Tādēļ studijas izklāj ar smagām draperijām; bet izrādas, ka arī šai ziņā var pārsplet, tā ka dabū nedzīvas skānas. Tad nu rada mākslīgu atbalsti.

Konstrukcijas grūtības.

Skaņu kroplojumi, kādus izsauc paša skaļruna konstrukcija, ir daudz nopietnāki, nekā tie, kuŗi ceļas no augšminētām kroplojumiem. No visiem skaļruniem, kādi tika lietoti agrāki par skaļruniem bez taučes, droši vairāk par 90% pieder pie tā tipa, kas sastāv no elektromagnetiska telefona, uz kuŗa piestiprināta taure.

Taures skaļruna trūkumi.

Tagad apskatīsim tuvāki trūkumus, kādi saistīti ar ruporā skaļrunu pielietošanu. Vispirms apskatīsim magnētīstemu. Galvenā kārtā viņa sastāvā no magnetiem, uz kuŗiem uzbāztais spolites no tievās stiepules. Iepretim šai sistēmai atrodas plāna dzelzs membrāna. Ja caur spolites tinumiem laiž mainstrāvu, magnēta laukā

notiek pārmaiņas, kas sakustina membrānu. Ideālu sasniedz, ja membrānas kustības pilnīgi atbilst pievestai maiņstrāvai. Pie šotī mazas intensitātes tas gandrīz sakrit; bet ja skanu intensitāte un līdz ar to svārstošas membrānas amplitūde būs lielāka, tad rodas nopietni kroplojumi, jo magnetiskā indukcija ir pretēji proporcionāla atstatuma kvadrātam starp magnetpolu un enkuru (membrānu). Tā tad spēki, kas iedarbojas uz membrānu ir atkarīgi no amplitūdes. No tā rodas harmoniski viļņojumi, kurus dzird kā kroplojumus.

Otrs launums ir magnetiskā piesātināšana. Loti plāna dzelzs plāksnīte, ja viņu novieto loti stipra magneta priekšā, drīz vien būs piesātināta, caur ko tāpat rodas virsīlnojumi.

Tā tad šeit ir jāmeklē kompromiss. Tālaka nevēlamība ir magnetiskā histerēze, dzelzs magnetiskā inerce (Trägheit), kāds jaunums it sevišķi manāms pie augstākiem biežumiem.

Beidzot membrānai ir vēl vairāki rezonances biežumi, caur ko zināmas tonu grupas tiek izceltas. Parasti taurei ir labs iespāids uz membrānas rezonanci, jo viņa stiprā mērā apslāpē skaņas. Zināmos gadījumos membrānas un taurē rezonances var viena otru pastiprināt, caur ko skaļrunis top sevišķi jūtīgs pret vienu noteiktu tonu biežumu.

No tik pat liela svara kā magnetu sistēma, ir arī skaļruna taure. Ir savādi, ka var labi salīdzināt skaļruni ar raidītāju ar saistītām ķēdēm. Pie tāda raidītāja atšķir neizstarojošo „slektgo ķēdi“, kur rodas vilnojumu energija, un ar to saistīto atklāto antenas ķēdi, kas izstaro vilnojumu energiju. Skalrungi magnetā sistēma ir „slektga ķēde“ un taure-antena. Pat formulas, kādas pielieto taurē konstantu aprēķināšanai, ir pilnīgi līdzīgas elektrisko ķēžu formulam.

Ari šeit redzam parasto parādību, ka ar pie-
nemošo apslāpējumu rezonances līkne paliek
slaidāka. Tā tad, lai panāktu vienmērīgu visu
biežumu izstarojumu, vajaga būt lielam apslā-
pējumam.

Ir izrādījies, ka rezonances likni un taures apslāpējumu var aprēķināt no taures izmēriem.

Ir atrasts, ka, lai iegutu tādu tauri, kas dod
iespēju diezgan vienlīdzīgi apslēpt biežumu
starp apm. 300 un 10.000, ir vajadzīga loti
gara taure, kurai sākuma ir loti mazs catur-
mērs, bet valējam galam jābūt loti lielam, bez
tam likumam jābūt eksponenciālam. Piem., lai
novērstu taures rezonanci, kas izsaukts ar ref-
lekciju taures valējā gala pie biežuma 500, tau-
res valēja gala caurmēram vajadzētu būt 70 cm.
Šis prasibas praksē būs grūti realizēt. Saprotams,
var atrast kompromisu, kas būtu diezgan ap-
mierinošs, tomēr pamatigu izlabošanu var sa-
gaidit tikai no pilnīgi jauna principa. Tagad kā
sādū kompromisu uzskata konusa skalrunus.

Konusa skalrunis.

Lai magneta sistēmas piegādātu energiju pārverstu gaisa vilņojumos, var pielietot arī lielu membrānu. Ja nēm mazu membrānu, tad, lai dabītu vajadzīgo noslēpējumu, ir jālieto taure;

ja to grib novērst, tad membrānai jābūt ar lielu virsmu.

Ideālai membrānai vajadzētu būt ar ļoti lielu virsmu, bez svara un bez tam pilnīgi stīvai (ciešai). Kompromisu, kas šim ideālam tuvotos, mēs atrodam, ja piedodam membrānai konusveidīgu formu. Šī forma apvieno sevi lielu stingrumu, mazu svaru un lielu virsmu.

Komuss sastāv no papīra, kas preparets pret gaisa iespaidiem un tiek turēts savā vietā ar riņķi (aploci) no elastīga materiāla. Pie šis metodes membrāna var tā kustēties, it kā viņa būtu pilnīgi svabada.

Kā vienu no jaunākām konstrukcijām varam atzīmēt Philips skalrunus.

Philippsa skaļrunis ir konstruēts uz jauna principa pamata un tādēļ viņam tie trūkumi, kas piemīt skaļruniem ar taurēm, ir stipri mazināti.

Šim skaļrunim pieļeto sevišķu t. s. izbalansētu magneta sistēmu, kam pret augšminētām metodēm ir daudz priekšrocības.

Stipram pakavu magnetam ir 4 poli un proti tā, ka katram dienvidpolam pretim atrodas ziemelpolis un līdztekus katram dienvidpolam ir ziemelpolis. Starp šo polu galiem ir novietots mīkstas dzelzs enkurs, kādu katrā galā atbalsta elastiga tērauda atspere. Spole ar vadu tiņumiem atrodas stārpoliem, pie kam enkurs ievietots sērdes caurumā. Ja kādā zināmā bridī caur spoli plūst strāva vienā virzienā, tad enkura viena puse būs piem. ziemelpolis, otrā puse — dienvidpolis. Saskaņa ar likumu, ka vienlidzīgi poli atstumjas, bet nevienlidzīgi pievelkas, enkurs kustesies noteiktā virzienā. Aizvirzīšanās no viena pola tiek kompensēta ar tuvināšanos otram, ta tad uz enkuru iedarbojšies spēki ir proporcionāli caur spoli plūstošām mainstrāvām; bez tam caur enkuru plūstošā spēka strāva palielik tā pati, jo pēdējais atrodas homogenā magnetiskā laukā.

Atsperes novēd enkuru atkal miera stāvokli. Šīs atsperes ir tā dimensionētas un piestiprinātas, ka atspēru spēks pieņemas pakāpeniski pievilkšanas spējai, kāds polam ir pret enkuru.

Enkurs ir savienots ar konusa (lielo membrānu) skaņu raidītāju, ar diviem stienišiem un tiltīnu.

Enkurs līdz ar pārnesuma mechanismu sver kopā tikai 10 gr. Šīs mazais svars rada, sa-protams, loti mazu kustības inerci.

Talaka šis magneta sistemas konstrukcijas priekšrocība ir tā, ka ir izslēgta enkura pie-sātināšanās, jo spēka strāva plūst caur loti mazu daļu un materiāls ir diezgan biezšs. Gaisa sprauga aizkavē grūdienus pret poliem pat pie loti stīprām enkura kustībām. Bez tam aprakstīta konstruk-cija ir tāda, ka skalrunis ir bez polaritātes.

Vel būtu jāaizrāda uz to akustikas lomu, kāda ir Philips skaļruna kausam. Viņš izpilda t. s. „baffleplate“ (aizsargātāja plates) lomu, kas aizkavē to, kā pie zemiem skaņu biežumiem gaisa spiediena sta pibas starp konusa priekš- un mugurpusi (viena uz otru) kompensijās, kurās sekas ir zemo skaņu iznikšana. Philipsa skaļruna ipašība — arī zemos tonus padarit labi dzirdamus, izriet pa dalai no šī apstākla.

Izdevējs un atbildīgais redaktors R. Kisis.

„Latvju Kulturas“ spīstuve, Tērbatas iela 15/17.

PASTA UN TELEGRAFA DEPARTAMENTA GALVENĀ DARBNĪCA

**Sezonai sākoties piedāvā pircējiem
un atkalpārdevējiem pirmklašīgus**

Auto remonts

Auto virsbūves

**TELEFONA
aparāti**

RADIO aparātus

Pastiprinātājus

Galvas telefonus

Skaļruņus

Anoda baterijas

Kabatas baterijas

Elementus

Spuldzes

Visas rezerves daļas

**Ugunsdroši
naudas skapji**

**TELEGRAFA
aparāti**

**Pasūtījumus uz aparātiem un piedāvājumiem
pieņem visās vietējās pasta resora iestādēs**

Pieprasāt aparātus un cenas

DARBNĪCAS: V E I K A L S:

Vidzemes šosejā 19 · «**DIB. RĪGĀ**» **1919. g.** Audēju ielā Nr 15
Tālrunis: 3540, 92295 un 91399 Tālrunis 21615