


5. GADS

50 santimi

№ 1 / 1930

«Radio»

Žurnāls technikai un zinātnei

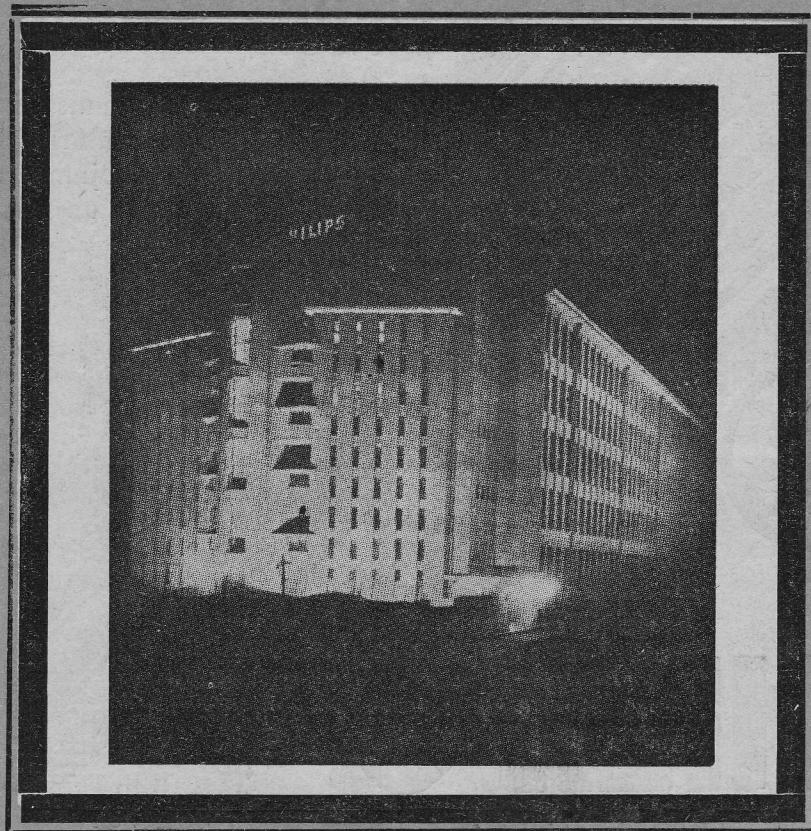

Philips sabiedrības pārvaldes nams Eindhovenā
nakti, reklamas apgaismojumā. Augšā saskatama kustošas gaismas burtu
reklama. (Sk. rakstu „Skrejošie ugunsburfi“.)

SATURĀ: Uztvērēju modernizēšana (I. Krist. detektora
uztv.).

Radiolampipa un viņas lietošana (beigas).

De Broli elektronu vilņu teorija.

Skrejošie ugunsburfi.

Angļu dirižablis R101.

Helija gazes dabūšana.

Junkersa milzu lidmašīna G 38 n. t. t.

Jūsu skalruņa dvēsele.

Ikdienišķās gala lampiņas bieži vien ir sliktā atskaņojuma
un traucējuma iemeslis.



Ideālākā gala lampiņa,
Philips Pentode B 443

dod Jums tiklab mūzikas, kā arī balss dabīgo
atskaņojumu, skaņu sti-
prumu un toņa pilnību.

PHILIPS

spēka gala lampiņa.



«Radio»

žurnāls technikai un zinātnei

Iznāk vlenreiz mēnesī.

Redakcija un ekspedīcija: Rīga, Elizabetes ielā 9-a, dz. 16. Visi raksti adresējami: Rīga, Galv. pastā, pasta kastīte 773. Iemaksājumi uz pasta tekoša rēķina 996. Redakcijas tālrunis 29456.

Abonēšanas maksas: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.50, Abonēšanas maksu pieņem Rīgā, žurnāla «Radio» redakcijā, Elizabētes ielā 9-a, dz. 16; Audēju ielā 15, P. T. D. G. D., veikalā; provincē: visos pasta-tel. kantoros, lielākās grām. tirgotavās un liel. laikrakstu kioskos.

Nº 1

5. gads.

1930

1930.

Atkal viens mūsu zemes gads aizjoņojis nebūtībā. Līdz ar viņu aizgājuši daudzi ieskatī, maldi, cerības. To vietā stājušies jauni uzskati, jaunas domas. Cik ilgtām būs lemts saistīt laužu prātus, rādīs dzīve. Varbūt pēc gada arī šie uzskati, kurus tagad uzskatam par pareiziem, dos vietu citiem, vēl piemērotākiem.

Technika turpina savu uzvaras gaitu. Tā pacel cilvēka labklājību, pat paildzina viņa mūžu. Satiksmes jautājums šķetīnas milzīgā ātrumā. Zemes lode jau ir palikusī it niecīga. Nekas ievērojams nevar notikt, lai par to jau pēc dažiem mirkļiem nezinātu visa pasaule. Ne tikai kaila ziņa. Arī ainās, fotografijas no tālumā notiekošā īsā brīdi elektrisku zīmju veidā apriņķo visu zemes lodi, tās var redzēt visos laikrakstos. Vēl viens solis, un varbūt drīzumā pat redzēsim notiekošo visā secībā uz ekrāna pie sevis mājā. Gaisa ceļi krustojas dažādos virzienos. Satiksmes temps paliek arvienu ātrāks. Gaisa satiksme dod iespēju veikt dažās dienās tādus attālumus, kuŗiem vēl dažus gadus atpakal vajadzēja vairākas nedēļas.

Pasaule paliek par šauru. Tamdēļ daudzus prātus jau nodarbina satiksme pasaules telpā, kurās iespējamību paredz ar raketu dzinēju attīstību. Varbūt tuvākā nākotnē tas arī izdodas.

Pārāk daudz kas sakāms par visu notiekošo technikas pasaulē, un to nevar ietvert dažās rindās. Tāpēc apsveicot mūsu god. lasītājus jaunā gadā, atzīmēsim tāpat kā agrāki, ka savos rakstos nemēģināsim dot sensācijas, kaut ko pārspilētu,

lai uz brīdi tos ieinteresētu, bet gan lietas būtību un iespējamības neutralā iztirzājumā. Kā stari no gaismas avota iziet radiāli uz visām pusēm, tā arī mūsu žurnālā «Radio», kā kādā centrā, sanāks viss, kas svarīgs un ievērojams technikas pasaule. Tamdēļ šāds ir arī žurnāla nosaukums. Vārds «Radio» nenozīmē vienīgi elektromagnētisko svārstību techniku. Tas šeit parasti tiek pieņemts tamdēļ, ka arī šīs svārstības no raidantenas iziet radiāli (t. i. pa radiušiem) uz visām pusēm. Vārdam «radio» ir daudz plašākā nozīme.

Mūsu nolūks nav mācīt, bet gan dalieties ar lasītājiem domās un kopīgi cestīties pareizi izprast kāda technikas jautājuma būtību. Lai raksti visiem būtu saprotami, centīsimies tos ieturēt iespējamī populārā garā un plaši ilustrēt ar dažādiem attēlojumiem. Tā kā mūsu jaunais kolēģis, žurnāls «Radioamatieris», galvenā kārtā apskata ar radiotechniku saistītos jautājumus, sev. uztvērēju būvi, tad šeit, varbūt, par šiem jautājumiem rakstīsim mazāk, lai lasītājus neapgrūtinātu ar pārāk lielu bagāžu, jo kur daudz tiek ieteikts, tur ir grūtāk izšķirties. Totiesu bagātīgāku ieturēsim vispārtechnisko daļu, sniedzot izsmēlošus apskatus.

Būt par pavadoni lasītāju celojumam technikas pasaule ir mūsu vēlēšanās un to pēc iespējas mēģināsim izpildīt.

Izsakot izjustu pateicību visiem mūsu lasītājiem par žurnālam līdz šim dāvāto ievēribu, paliekam cerībā, ka tādu tie neliegs arī piektajā izdevniecības gadā.

Redakcija.

Paziņojums lasītājiem.

Nelabvēlīgu materiālu un technisku apstākļu dēļ, pagadā žurnāls iznāca ar lieliem nosebojumiem. Tā kā tagad stāvoklis ir jūtami nostabilizējies, tad paredzam, ka turpmākā žurnāla izdošanā nevēlamī traucējumi neradīsies, un tas regulāri varēs parādīties atklātībā katra mēneša sākumā. Lai žurnāls būtu pieejams visiem, it sevišķi materiāli ne visai

spīdoši nostādīti skolas jaunatnei, tad viņa cenu, neskatoties uz nelabvēlīgiem apstākļiem grāmatu tirgū un prāvajiem iespiešanas izdevumiem, esam pazeminājuši uz **50 santimiem** par numuru, jo žurnālam jaatmaksā tikai pašam sevi. Agrākajiem abonentiem līdz ar to abonements tiks attiecīgi pagarināts.

Žurnāla «Radio» izdevniecība.

Uztvērēju pārbuve.

(Vecu uztvērēju

modernizēšana).

Ar sekojošu aprakstu seriju domāts lasītajus iepazīstināt ar dažiem paņēmieniem, ka savus novecojošos uztvērējus uzlabot, pielāgot zināmā mērā tagadējām prasībām resp. tos modernizēt. Šeit mēģināsim apskatīt šēmas, kurās savā laikā bij ievietotas mūsu agrākos žurnāla «Radio» numuros, un arī citas vecas, vispārpazīstamas šēmas. Taču, ka to dzīve rādījusi, ir daudzi novirzieni no pamatšēmām, tā kā pārbūves jautājumu apskatīsim tikai no principiēlās pusēs. Katrs tad varēs no tiem izlobīt sev vēlāmo, un sev pielāgot. Ievērosim, ka pārbūvēt atmaksasies tikai kaut cik labu aparātu, ar samērā labām sastāvdaļām, resp. glītu ārieni. Pretejā gadījumā labāki domāt par jauniegādi, jo pārbūve iznāks dārgāka. Red.

Kas spiež mūsu veco uztvērēju pārbūvēt, uzlabot viņa darba spējas?

Te ir vairāki iemesli. Galvenais no tiem ir mūsu pašu vēlēšanās uzlabot uztveršanas kvalitāti. Ja agrāki uz radio-uztvērēju skatījās ka uz kādu modes lietu, kuŗa vispārīgi būtu spējīga «izdot skaņas», tad tagadējās prasības ir, lai šīs skaņas būtu arī pēc iespējas dabīgas, tīras, nekroplotas. Pie tam tām jābūt spēcīgām, lai spētu iedarbināt skalruni, jo galvas telefoni sāk arvienu vairāk zaudēt savu nozīmi un izzūd ka pārāk neērti un apgrūtinoši.

Pēc uztvērēju pārbūves prasa arī tagadējie, diezgan sliktie «radiofonijas» apstākļi Eiropā. Lieta tā, ka staciju ir loti daudz, tās pārāk cieši sablīvētas kopā un

tāpēc vienā otrai var stipri «traucēt». Saprotams, te nav jāsaprobt, ka šie traucējumi ir savstarpēji pie raidstacijām. Tās var raidīt bez kādām bēdām uz kādu vilni vien tās grib. Bet te jāņem tā sauktais «radioabonents», kurš noklausās no šīm raidstacijām raidītos priekšnesumus. Ja nu divas stacijas, ka saka, ir «pārāk tuvi» viena pie otras, tad viņu nesēja vilni pārklājās, un rezultātā rodās svārstība ar biešumu, kāda rodas no svārstību differences. Ja šīs differences svārstības ir ārpus dzirdamības robežas, t. i., pāri par 9000 svārstībām sekundē, tad tās mēs praktiski nedzirdam, jo mūsu auss uz tām nereāgē. Tāpēc arī staciju savstarpējais «vilņu attālums» noteikts uz 9 kilocikliem (t. i. 9000 cikli resp. svārstības sekundē). Ja stacijas ir «tuvāki» viena pie otras, tad to mēs dzirdam ka nepatīkamu augsti sīcošu svilpi, kura padara neiespējamu priekšnesumu noklausīšanos. Pret to karot mūsu uztvērējā mēs nespējam, un tāpēc te labāki «pabraukt tālāki», jo nekas labs tā kā tā no klausīšanas te neiznāks. Bet ir otrs gadījums, un proti tas, ka klausoties kādu staciju, dzirdam priekšnesumus no vienas vai vairākām blakus stacijām **viennā laikā**. Ja ir novērots šāds gadījums, tad var būt runa par nepietiekošu selektivitāti (no selekcija — atdalīšana, izmeklēšana). Pret to karot ne tikai ir iespējams, bet tas ir pat mūsu uzdevums, un to var izdarīt ar samērā vienkāršiem līdzēkļiem. Tā tad selektivitātes palielināšana ir viens uztvērēju modernizēšanas solis.

Te nu gan būtu jāpiemetina sekošais. Bieži aizrāda uz uztvērēja ļoti asu selektīvitāti, ka «naža asmins». Tas nu atkal nav vēlams un, proti, aiz sekošiem iemesliem.

Ja ir runa, ka raidītājs strādā piem. ar 500 metru vilņu garumu, tad zem tā jāsaprot, ka ar šādu vilņu garumu izplatās vienīgi nesēja vilnis. Tā tad, ja raidītājs strādā ar telegāfa zīmēm, kur parasti nesēja vilnis tiek pārtraukts morse alfabetā ritmā, tad tiešām varam teikt ka tiek izstarots tikai šis vilnis, t. i., ar 500 mtr. garumu. Bet radiofonijā uz šī nesēja vilņa vēl tiek uzklātas runas resp. mūzikas svārstības, ar kuļām nesēja vilnis tiek «modulēts» (modulēt ir pāriet no viena tonā otrā, resp. no vienām svārstībām uz citām). Izstarotas telpā tagad vairs netiek noteiktas svārstības, bet gan vesela rinda dažādu svārstību. Ar matemātikas palīdzību to viegli var pierādīt. Mēs te gan mēģināsim iztikt bez formulām, kuļas radioabonentam maz varētu teikt. Ja pieņemsim, ka mikrofonā spēle orķestris, tad tas nozīmē ka mikrofons uztver veselu rindu dažādu tonu, augstāku un zemāku. Šie toni resp. svārstību serija blakus galvenam (nesēja) vilnim uz abām pusēm no tā rada blakus vilņus, ta ka rodas sevišķa blakus vilņu josla. Šīs joslas platumis noteikts ar uzņemto tonu augstumu (skanu svārstību biežumu), parasti pie dzirdāmām skanām no 100—10.000 svārstībām sekundē. Kas nu notiek raidītājā? Ja tā nesēja vilnis ir 500 mtr. resp. 600.000 cikli sekundē, tad, ja mikrofonā tiku iespēlēts kāds tonis ar biežumu 500, izstarotas tiku svārstības, kurās josla būtu $600.000 + 500$ un $600.000 - 500$; pie 1000 skanu svārstībām būtu $600.000 + 1000$ un $600.000 - 1000$ u. t. t. Tā tad katrai skanai atbilst 2 blakus vilņi. Ja mikrofonā tiek iespēlēti daudzi toni, tad katram no tiem atbilst 2 blakusvilni. Cilvēka balss aptver vidēji no 200 līdz 5000 svārstības sekundē, mūzikas instrumenti no 50 — 10.000 svārstības. Radiofona raidītājam visas šīs svārstības ir jāizstaro. Ja tas to nedarītu, tad mūzika vai runa nevarētu tikt pareizi reproducēta, tā iznāktu kroplota, pat nebūtu espējams to noraidīt.

Otrādi, ja mūsu uztvērējs uztvertu tikai vienu vilni, t. i. ja selektīvitāte būtu «naža asumā», tad mēs dzirdētu ļoti maz (tikai zemākos tonus) un skanas būtu kroplotas. Mums tāpat jāuztver visas norādītās svārstības, kuļas, kā jau redzējām, aptver zināmu joslu. Jo «lielāka» selektīvitāte, jo lielāks augsto tonu skaits iet zudumā. Praktikā apmierinās tikai ar 7000 svārstībām augstākiem toniem, kas dotu joslas platumu pie 500 mtr. nesēja vilņa no apm. 494—506 metriem. Tā tad labam uztvērējam būtu jābūt tik «neselektīvam», lai tas šos vilņus netraucētu varētu uztvert, t. i. lai uztvertās skanas neiznāktu kroplotas un neskaidras.

Bet iepriekš redzējām, ka stacija no stacijas ir tikai 9000 svārstību attālumā. Ja nu rēķinātos ar iepriekšējo «pilno» uztveršanu, tad blakus vilņu rajonā notiktu pārkāšanās, kas pie uztveršanas būtu jūtams kā augsta svilpjoša, sīcoša skāja. Tāpēc te jāiet kompromisa ceļš un selektīvitāte jāpaaugstina tikai tiktālu, cik tas ir nepieciešami vajadzīgs traucējošo staciju atdalīšanai. Tālāka blakus vilņu apgriešana stipri atsauksies uz reproducēšanas kvalitāti.

Detektora uztvērēju modernizēšana.

Kristala detektora uztvērēji izmirst! Tāda ir tagadējā vispārējā doma un tai ir zināms pamats. Lieta tā, ka laudis — radioabonenti arvienu vairāk sāk prasīt pēc skalas, stipras reprodukcijas ar skaļruni, lai tie nebūtu saistīti pie uztvērēja ar nepatikamo galvas telefonu, kuļa stipas spiedieni daudzi nevar panest. No liela svara ir arī tāluztveršana, kuļa ar kristala uztvērēju parasti ir neiespējama.

Taču te ir viens liels «bet». Lieta tā, ka kristala det. uztvērēji ir un paliek tas vienkāršākais un lētākais uztvērējs. Un, šķiet, šī iemesla dēļ no 27.000 Latvijas radioabonentiem apm. 17.000 klausas ar kristala uztvērēju, kā vispiejetamāko. Šīs detektornieku skaitlis liek drusku padomāt. Tāds pat stāvoklis ir arī Vakar-Eiropā, kur vispārīgi jārēķinās arī ar 60% detektorniekiem. Bez tam krist. detektora uztvērējs ir tik «neselektīvs», ka viņa reprodukcija ir visai dabīga.

Sie detektornieki ir vispateicīgākie radio klausītāji. Tiem radiopriekšnesumi no vietējās radiostacijas arvienu sniedz bau-

du. Un **viņu dēļ** radiostacijas jauda tiek palielināta ne tikai pie mums, bet arī visās ārvalstīs. Dot iespēju ar kristāla detektoru vietējo radiostaciju sadzirdēt visā valstī, tas ir mērķis, kurū sasniegta censās it visas radiostacijas. Tāpēc Rīgas radiostacijas vidēji izmodulēto, izstaroto jaudu grib palielināt uz 30 kilovatiem; tāpēc Varšavas radiostacijas jaudu grib uzdzīt uz 120 kilovatiem; tāpēc Zeesenas, Lahti un Motalas raidītāju jaudas ir apm. 40 kilovati; tāpēc Maskavas, Ķeopingradas u. c. staciju jauda sniedzas desmitos kilovatos. Tādu gadījumu ir daudz. Tamēdēļ par detektora uztvērēju izmiršanu runāt būtu pāragri. Pat otrādi. Sakarā ar jau minēto vietējo radiostaciju jaudu pastiprināšanu pat jādomā, ka detektornieku skaits vēl ievērojami pieauga, sevišķi pilsētā un tuvējos apvidos, kur būs zināma iespēja klausīties ar skaļruni.

Vai var kristāla detektora uztvērēju «modernizēt» un kā to darīt?

Lai uz to atbildētu, apskatīsim īsumā detektora uztvērēja darbību. No raidstacijas kādā brīdī izstarotā enerģija elektriskā lauka veidā iespāido uztvērēja antēnu, radot viņā noteiktu elektr. spriegumu. Raugoties no tā, vai šī sprieguma potenciāls attiecībā pret zemes potenciālu ir pozitīvs vai negatīvs, notiek strāvas plūsma no lielākā potenciāla uz mazākā, t. i. no antēnas vai uz antēnu. Šī strāvas plūsma ceļā sastop dažādus šķēršļus vadītāju pretestības veidā, kontaktos un savienojumā ar zemi resp. iezemojumā. Jo mazāki šie šķēršļi, jo lielāks ir strāvas plūdums, vai citiem vārdiem, ir stiprāka strāva. Bet jo stiprāka ir strāva, jo labāka dzirdamība. Tāpēc vispirmā kārtā šeit jāraugās, lai šie kaitīgie šķēršļi dažādu pretestību veidā būtu pēc iespējas niecīgāki. Kā jau agrākos mūsu žurnāla numuros daudzkārt aizrādīts, tas visumā pānākams ar resnu antēnu vadu, labi lodētiem kontaktiem, spolēm no resnākas stiepules un līdz gruntsūdenim ieraktai liešķai vaļa vai cinka platei, pie kurās pielodēts resnāks iezemojuma vads. Šie ir nepieciešamie priekšnoteikumi ne tikai detektora uztvērējiem, bet arī visāda cieta veida uztvērējiem ar lampiņām. Sev. pēdējiem laba, augsta antēna un krietns iezemojums bieži atsver 1—2 lampiņas

uztvērējā. Bet iekš tam nepastāv uztvērēja modernizēšana, jo šīs prasības radās jau ar radiofona rašanos kā nepieciešamie priekšnoteikumi labai uztveršanai.

Parasti saka, ka detektora uztvērējs, lai tas vai kā savīstīts, kad tik ir spole un antēna ar zemi, arvien var uztvert, tas arvien funkcione. Tas nu ir nepareizi. Bet attaisnojums šādai domai meklējams tikai apstākli, ka cilvēka auss parasti neizšķir starpību skaņu stiprumā pat tad, ja skaņu enerģijas starpība ir 50 un vairāk procentu. Kaut ko ikkatrs, pat sliktākais, detektors taču uztvērs. Un ja pie šī aparāta izdarīs visādus pārlabojušus pat no labākā materiāla un labākā veidā, tad gaidītās «brīnumskalās» uztveršanas vietā dzirdēsim varbūt druskai stiprāku reprodukciju. Tas viss vedams sakarā ar cilvēka auss nepilnību, kura parasti divreiz stiprāki dzirdēs tikai tad, ja skaņu enerģija pavairoties vismaz desmitkārtīgi. To nu mūsu uztvērējā grūti panākt. Uztvertās un lietderīgi izmantotās enerģijas lielumu pavairosim varbūt 3—5 kārtīgi; vairāk pat pie vislabākās gribas būs grūti panākt. Tas dos varbūt 50% skaņu stipruma pieaugumu, kuru mūsu auss samērā maz sajutis.


Galu galā varētu jautāt, vai maz iespējams kristāla detektora uztvērēju modernizēt?

Ja raugamies no iepriekšējā viedokļa, tad tas ir grūti, pat neiespējami izdarīt, jo «modernizētam» detektora uztvērējam nekādu pārāk jūtamu priekšrocību pret veco it kā nebūtu. Tā tad rīdzeneiki-radioabonentī, kuriem vietējais raidītājs, kā saka, ir aizdurvē, var arī atstāt savu tagadējo aparātu tā, kāds viņš ir tagad, ja vien tas apmierina elementārās uztvērēju prasības un tāpat apmierina arī lietotāju.

Savādāki ir apstākļi attālākos no Rīgas apvidos, resp. provincē. Dienā te nekādi traucējumi no citām, ārzemju, stacijām parasti nav novērojami. Bet ar tumsas ieštāšanos pārāk bieži traucējumi ir no Rīgas stacijas «kaimiņiem», Minchenes (535 mtr.) un Vīnes (517 m.), kā arī no citiem tuvējiem raidītājiem. Tie bieži telefonos dod tādu kaķa koncertu, ka Rīgas radiofona dažreiz neiespējami uztvert. Kāpēc tas tā ir, par to ieteicam mūsu lasītājiem painteresēties žurn. «Radio» Nr. 3 no

1929. g. ievietotā aprakstā «Tāluztveršanas brīnumi».

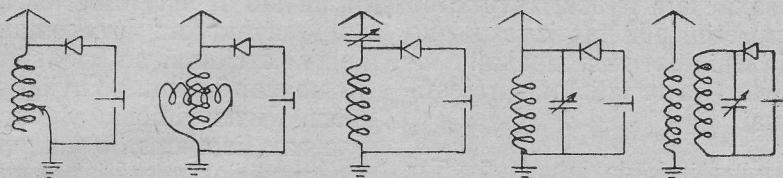Lai no šiem nelūgtiem viesiem zināmā mērā izvairītos, mums jāmēģina pēc iespējas pacelt mūsu detektora uztvērēja selektivitāti. Tas skaņu tirumam itin nemaz netraucēs, jo arī vislabākais krist. detektora uztvērējs ir pietiekoši «neselektīvs», lai dotu nekroplotu reprodukciju.



Līdz šim visvairāk lietojamo krist. detektora uztv. šemas.

Pirmais solis tam bij jau aizrādīts agrāk: proti augsta, klaja antēna no resnāka varā vada resp. ātrmaiņu strāvas auklas; labi lodēti kontakti; labs, līdz gruntsūdenim ejošs iezemojums. Tie gan ir nepieciešami priekšnoteikumi pie ikkuļa uztvērēja, bet tos te atkārtojam, jo viņus parasti piemirst.


Otrs solis ir uztvērēja pārveidošana resp. pārbūve. Šeit pievedam dažas vecas detektora uztvērēja šēmas, kurās pie

Šo uztvērēju var lietot dažādos saslēgumos, atsevišķas kēdes dažādi pieslēdzot.

Antēnas spole L₁ ir ar vairākiem nozarojumiem 1, 2, 3 un 4, vispirms lai uztvērēju pielāgotu visādām antēnām, un otrkārt, lai paceltu uztvērēja selektivitāti, liejotot induktīvu antēnas saiti. To panāk, spraužot antēnas un zemes tāpiņas dažāda spoles L₁ atzarojumu ligzdiņās. Šo spo-

li lieto parasti gadījumos, ja stacija samērā stipri dzirdama, bet tiek arī stipri traucēta no citām raidstacijām. Tas ir tā sauktais sekundārais paņēmiens. Te antēna, spole L₁ un zeme ir pirmā (primārā) kēde, no kuras svārstību enerģija tiek pārnesta uz otro (sekundāro) kēdi L, C.

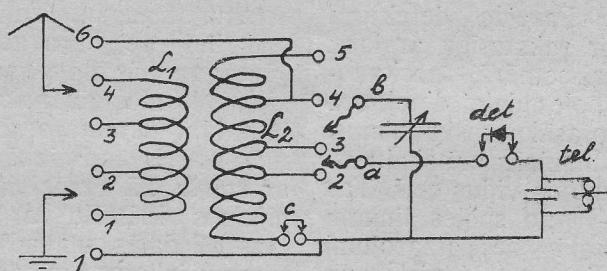Arī primārā (vienkāršā) uztveršana iespējama, ja antēnas un zemes vadu tāpiņas iesprauž spoles L₂ ligzdiņās 6 un 1. Tad antēnas kēde ar detektora kēdi pie-



Modernizēta krist. detektora uztvērēja šema.

labas izveidošanas varbūt itin labi darbojās, bet tomēr neatbilst modernajām prasībām, sev. selektivitātes ziņā.

Pievēstā šēmā ir mēģināts rādīt kādu modernizētu kristāla detektora uztvērēju, ar kuļu varētu dabūt pietiekošu selektivitāti ja arī ne pilnai traucējošo staciju izslēgšanai, tad tomēr tās tiktālu izsijāt, lai viņas nevarētu vēlamās stacijas uztveršanu jūtami traucēt. Šī selektivitātes pakāpē ņeit var tikt mainīta un pielāgota dažādām antēnām (kas dažreiz no svara, ja uztvērēju izgatavo vairākiem uz reizi priekš nezināmas antēnas).

vienoti vienai spolei L₂. Spolei L₂ ir vairāki atzarojumi. No visai liela svara ir atzarojumi 2 un 3, kuros pievieno detektora kēdi. Lieta tā, ka detektora kēdi vispārīgi nevar pievienot spoles L₂ galīem aiz sekošiem iemesliem. Mēs zinam, ka strāvas plūsma resp. svārstības norit jo vieglāki, jo mazāka ir pretestība svārstību kēdes. Zudumi vados, strāvai caurplūstot, ir niecīgi un rezultātā pašindukcijas resp. spoles galos rodās visai lieli rezonansa spriegumi. Bet detektora kēdē mums ieslēgtas lielas pretestības: detektors ar sēriju pievienotu telefonu. Ņeit

strāvas plūdumam ir lieli zudumi. Ja pirmā gadījumā svārstības apdzisa lēnām, bij periodiskas, tad otrā gadījumā tās apdziest ātri, parasti pat nedabū izdarīt svārstību, t. i., ir aperiodiskas. Erts salīdzinājums izdarāms ar svārstu (pendeli), kurš vienā gadījumā izdara svārstības gaisā, bet otrā gadījumā piem. biezā eļļā. Gaisā svārstīties, tas kustas ilgi, no vienas puses uz otru, vai, kā saka, tam ir liela svārstību enerģija. Turpretim eļļā tas izvests no miera stāvokla lēni atiet viņā atpakaļ. Viņa svārstību enerģija te izlietota pretestību pārvārēšanai.

Tāpēc, ja mums ir kāda laba svārstību kēde, ar maz zudumiem, tad mēs nedrīkstam detektora kēdi pieslēgt visai spolei, jo tad svārstību apdzišana ir visai liela, enerģija maza, resp. rezonansa spriegumi niecīgi un rezultātā caur detektora kēdi plūst niecīga strāva, kura sekas ir visai vāja dzirdamība. Tamdēl šādā gadījumā detektora kēdi nepieslēdz visai spolei, resp. visām antēnas konturām, bet tikai viņas vienai dalai. Visērtāk šo pieslēguma vietu ir atrast mežinot, jo tā ir atkarīga no vairākiem faktoriem: antēnas veida, spoles, iezemojuma un arī pašas detektora kēdes īpašībām. Pareiza detektora kēdes pieslēgšana ir raksturīga ar labu skalumu pie visai asa, samērā, noskaņojuma. Jo mazākai spoles dalai detektora kēde ir pievienota, jo asāks noskaņojums. Bet gan pie viena pamazinās arī skalums. Tāpēc jāmeklē tā sauktais vidus ceļš. Tas parasti atrodās $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ no spoles tinumu skaita. Mūsu gadījumā šie atzarojumi taisīti pie 20. un 35. tinuma (t. i. pie $\frac{1}{3}$ un $\frac{1}{2}$), kas vispārīgi būtu pielietojami visāda veida klajām antēnām. Taču antēnām, kuŗām ir liela apdzīšana, piem. elektr. apgaismoš. tīkls, istabas un dažādas citas palīgantēnas, šo paņēmienu nevar lietot, jo svārstības antēnas kēdē te jau tiktālu nomāktas, ka pievienotais detektora kontūrs uz antēnas kontūru svārstību pretestību nekādu jūtamu iespaidu neatstāj. Tāpēc te, lai vēl dabūtu vislielāko enerģiju, resp. dzirdamību detektora kēde obligātoriski jāpieslēdz spoles galiem.

Attiecībā uz detektora kristāliem resp. galēniem, jāsaka, ka tie, sintētiskā celā gatavoti, ir ar ļoti labām spējām vispārīgi.

Nepieciešamā sastāvdaļa tiem ir sudraba pretkontakts (spirāle). Jāievēro šeit sekošais. Jo tālāk uztvērējs ir no raidstacijas, jo asākam jābūt pretkontakta galam un jo vieglākam jābūt tā spiedienam pret kristāla virsmu. Zināmos gadījumos šādi panākama arī tāluztveršana no ārzemju raidstacijām. Sudraba stiepulīti (spirāli) var padarīt ļoti asu, ja tās galu izsit plakanu un tad ar šķēri nogriež adatas veidīgi. Šādi sagatavotu pretkontaktu var lietot lielākā attālumā no Rīgas raidītāja, piem. 10 un vairāk km. Tuvāki pie raidītāja, piem. Rīgas vidienā, šāds pretkontakts gan nav lietojams, jo tas zem samērā liešas uztvērtas enerģijas iespāda it kā apdeg, paliek nejūtīgs, un skalums ātri krīt. Te izdevīgāki ir lietot rupjāku kontaktu un stipru spiedienu. ļoti izdevīgi ir divu minerālu sakopojums, piem. tellurs ar cinkitu, kuŗi reti kad jāpārregulē un ir diezgan labi darbībā.

Detektora kristāls prasa zināmu apkalošanu. Šad un tad tas jānobež ar tīrītā spiritā samērcētu vates gabaliņu. Gadījumā, ja ar laiku skalums kādā virsmā nav vairs liels, t. i. jūtīgās vietas uz tās samazinās, detektora kristāls jāpārliek ar citu virsmu uz augšu. Tamdēl jāņem tāda kristāla ietvere, kuŗa atļauj kristālu grozīt. Jāsargas kristāla virsmu aizkārt ar pirkstiem, jo niecīgā tauku kārtīja var stipri iespaidot detektora darbību. Ja tas to mēr noticis, tad aizkārtā virsma jānobež ar spiritu, kā agrāki teikts. Sevišķos gadījumos kristālu var arī pārgriest (pārlaust) 2 dalās, un tad katru jauno lūzuma virsmu izlietot atsevišķi.


Stājoties pie uztvērēja izbūves, jānoskaidro vispirms, kādiem nolūkiem tam jākalpo. Te var būt šādi gadījumi: Rīgas Radiofona uztveršanai, visu vidēji īso vilņu (radiofona diapozona) staciju uztveršanai, t. i. no 200—550 mtr., vidēji garo vilņu uztveršanai, t. i. no 800—2000 mtr., un apvienotai vidējo vilņu uztveršanai, t. i. no 200—2000 mtr.

Tā kā Rīgas Radiofona vilnis ir 525 mtr., tad abus pirmos gadījumus var apvienot. Pie apvienotās visu vidējo vilņu uztveršanas jāņem attiecīgi lielākas spoles.

TELEFUNKEN

Pārstāvis

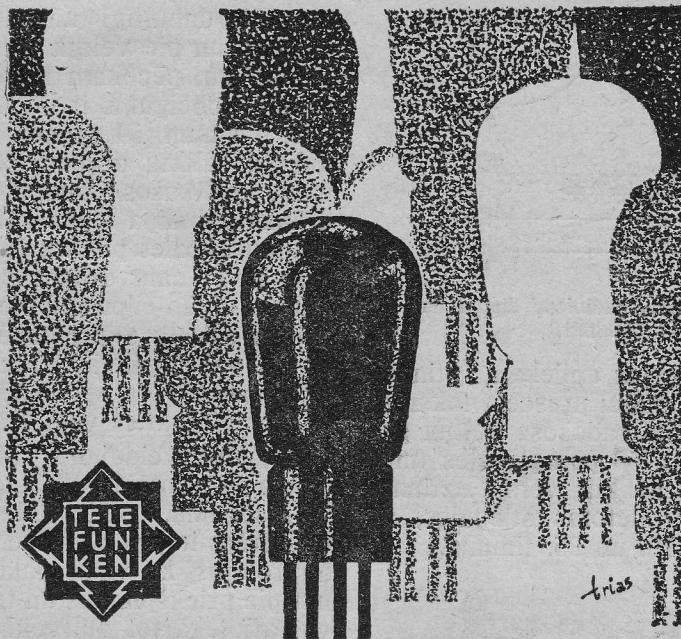Latv akc. sab. „SIEMENS” Rīgā, Aspazijas bulv. 3



Pēdējais vārds

radio spuldžu technikā


pieder

TELEFUNKEN

RADIO SPULDZĒM


Seit vispirms apskatīsim vidēji īso vilņu spoles uzbūvi.

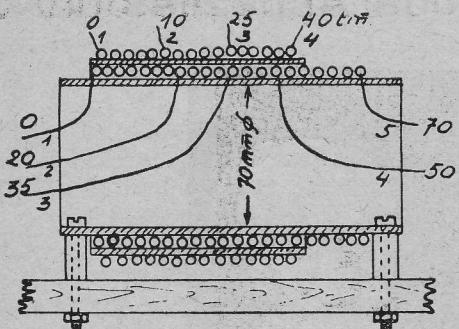Spolei L₂ jāņem apm. 12 cm. garumā pertinaksa veltenis un uz tā jāuztin 70 tinumi no 0,8—1,0 mm. resnas vara stiepules. Ja ar 1 apzīmē sākumu, tad atzarojums tiek nemts pie 20. tinuma, tad atkal pietīti 15 tinumi kļat, un pie 35. tinuma atkal atzarojums, tālāk pie 50. tinuma un pie 70 tinuma spole tiek nobeigta.



Uztvērēja spoles uzbūve radiofona diapazonam (200 — 550 mtr.)

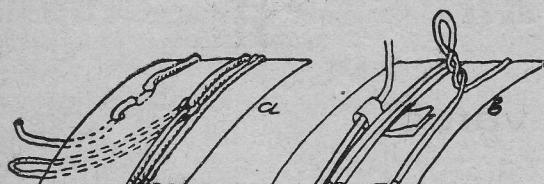Uz šīs tinumu kārtas apliekam stingru papīru, vai labāki, plānu prescela loksnīti, ar tādu aprēķinu, lai radošos veltņa gārumus pārkļātu apm. 50 pamatspores tinumus un uz šī otrā, uzliktā, veltņa uztinam 40 tinumus agrāki lietotās stiepules, ar atzarojumiem pie 10. un 25. tinuma.



Aztarojumi un nobeigumi spolēm: a — iekšejai
b — ārējai.

Kā izdarīt atzarošanu, redzam no pievestiems zīmējumiem a un b. Lielākam veltenim atzarojumus izvedam uz iekšu. Sākumā ar kādu asu irbuli (ilenu) izduram 3 caurumus stiepules resnumā, (apm. 5 mm. attālumā vienu no otra). Tad kādus 15 cm. garu galu vispirms iebāžam caurumiņā 3, no tā pa iekšpusi izveram pa caurumiņu 2 un atkal no ārpuses ejam pa caurumiņu 1 uz iekšu. Atzarojumam tinumu vidus daļā saliecām stiepuli dubultīgi, (cilpasveidigi), arī 15 cm. garumā, izduram


atkal caurumiņu, tā kā dubulti saliekta stiepule iet cauri un to izveram uz iekšu. Nobeigums ir tāds pat kā sākums, t. i. ar 3 caurumiņiem.

Ārējam tinumam galus izvedam uz āru. Tam nolūkam apm. 15 cm. no gala apstiepuli apliekam gabaliņu stipra papīra vai drānas (laba ir arī izolācijas lente), saliekam to kopā, un uz galiem uztinam tālākos stiepules tinumus. Tad stiepules sākums būs labi nostiprināts un tas vairs neizkustēsies. Atzarojumus tinumu vidū veidojam tāpat kā agrāki, t. i. saliekot stiepuli dubultīgi (kā cilpu) apm. 15 cm. garumā un pie veltņa virsmas stiepules sagriežam, pēc kam turpinam tālāku tīšanu. Nobeigums ir tāds pat, kā sākums. Seit pie apm. 34 tinuma ieliekam atkal dubulti saliktu drānas gabaliņu un uz tā uztin palikušos tinumus. Jāraugās, lai drānas gabaliņa viens gals starp 34 un 35 tinumu mazliet paliktu ārpusē. 40. tinuma galu izver caur drānas cilpas veidigu locījumu un šo cilpu tad pie ārpusē palikušā gabala savelk stipri kopā. Drošības pēc te vēl var uzpilināt kādu pilienu lakanas. Šādi sagatavota spole sēdēs visai stingri un tinumi neaties vaļā.

Tālākais veidojums stāv stiprā atkarībā no gatavotāja vēlēšanos un rīcībā esošā materiāla. Seit attēlots gadījums, kad uztvērējā ir priekšplatne un pamatplatne. Saprotams, ka visas daļas var piestiprināt pie priekšplatnes un to likt horicontāli, vai arī iekārtot pultveidigi. Tas pilnīgi atkarājās no personīga ieskata, jo principi visiem ir vienāds.

Mūsu gadījumā rīkosimies šādi. Uz izolācijas materiāla priekšplatnes (trolits vai cits) piestiprinam mūsu veco maiņkondensātoru, kurš parasti ir ar apm. 500 cm. kapacitāti, izurbjam 6 mm. caurumiņus telefona un detektora ligzdiņām (20 mm. centru attālums!), kā arī 4 caurumiņus detektora saitei un spoles pārslēgšanai. Uz pamatplātnes piestiprināsim izgatavoto spoli, novietojot to uz nelieliem trolita stabīniem, caur kuriem izlaista piestiprināšanas skrūve ar uzgriežņiem. (Skat. spoles zīmējumu.) Uztvērēja mugurpusē novietojam nelielu trolita plātnīti (140×30 mm.), kurā ieskrūvējam ligzdiņas no antēnas spoles un spoles L₂ galiem, pirmārai uztveršanai.

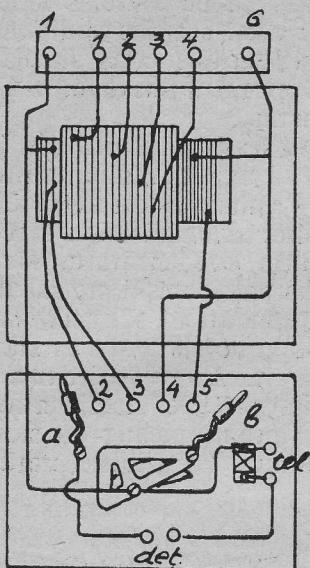Izklātā montāžas šēma izskatīsies apm. šāda.



Pārlabotā krist. det. uztv. izklātā montāžas šēma.

Šeit pievadi detektora saitei un tinumu pārslēgšanai (a un b) jāņem no mīkstas, izolētas auklās, kuru izvada priekšplatnes priekšpusē pa kādu caurumiņu. Patīkami izskatās, ja šos pievadus sakārtu simē-triski.

Materiālu saraksts.

Izolācijas priekšplātnē apm.

$15 \times 15 \times 0,4$ cm.

Koka pamatplātnē apm. $18 \times 15 \times 1$ cm.

Izolācijas plātnītē apm. $14 \times 3 \times 0,4$ cm.

Maiņkondensātors, 500 cm.

Blokkondensātors telefonam, 2000 cm.

Detektors, iespraužamais.

14 ligzdiņas,

4 banantapiņas,

2 gab. montāžas skrūves ar uzgriežniem 50 mm. garumā,

pertinaksa veltenis, 7 cm. caurmērā un 12 cm. garumā,

plāna pertinaksa loksnītē 7×23 cm.,

apm. 28 mtr. izolēta varā stiepule 0,8—1,0 mm.,

Savienojumu stiepule 1,5 mm., apsudrabota, 150 cm. (tā ir vēlama, bet nav nepieciešama),

Koka skrūves, 2 auklas gabalini pievadiem (apgaismoš. aukla) pa 15 cm. un citi sīkumi.

Savienojumi ērti saskatāmi no pievienotās montāžas sienas. Savienojumus (kontaktus) pēc iespējas jālodē, vai vismaz ar uzgriežniem cieši jāpievelk.

Darbība uz šo uztvērēju ir sekoša. Vispirms pieslēdzam antēnu un zemi primārai uztvēršanai, iespraužot tapiņas attiecīgi ligzdiņās 6 un 1 no iekšējās spoles. Pieņemsim, ka vēlamies noskaņoties uz Rīgas Radiofonu. Tad tapiņu no pievada b iespraužam ligzdiņā 5, t. i. nemam visu spoli, bet tapiņu no pievada a iespraužam ligzdiņā 3. Tad, pieņemot, ka detektora spirāle viegli skar kristāla virsmu, lēni griežam kondensātoru. Ja Rīgas Radiofons darbojās, tad to dzirdēsim uz apm. $120-160^{\circ}$ uz kondensātora skalas. Ja to esam panākuši, tad vēl pieriegulējam detektoru uz vislielāko skaļumu.


Visumā lielāko dzirdamību sasniegsim arvienu tad, ja kondensātors nebūs jāie-griež daudz, bet gan tiks nēmta lielāka pašindukcija. Isāku vilnu uztveršanai, piem. zem 350 mtr. mums visa spole būs par daudz, jo arī kondensātoru izgriežot mēs tos varbūt nesniegsim. Tad spole jāpieslēdz ar mazākiem tinumiem, ieliekot tapiņu no pievada b ligzdiņā 4 vai pat 3. Saprotams, arī pievads no detektora saites tad jāieliek ligzdiņā 2. Dažreiz telefona kondensātors (2000 cm.) izrādas par lielu, jo arī telefona aukla zināmā mērā darbojās kā kapacitāte. Te jāizmēģinā, vai ar šo kondensātoru skaņas pastiprinās vai vājinās. Ja skaņas paliek vājākas, tad tās ir jāatvieno.

Izdevīgos gadījumos šeit panākama arī tāluztveršana, t. i. no ārzemju stacijām, (parasti vakaros un naktī). Tā kā vispārīgi detektora uztvērēji, sevišķi primārā saslēgumā ir visai neselektīvi, tad lai panāktu labāku staciju savstarpēju atdalīšanu, antēnas un zemes tapiņas pieslēdzam ārējās spoles ligzdiņās, vai nu visai spolei, vai kādai daļai. To jāatrod mēģinot, spraužot parasti antēnas tapiņu ligzdiņās 4,3 vai 2. Tam ir liela nozīme. Arī detektora saitei te liela nozīme, un to labāki nemt arvienu mazāku, nekā lielāku, pat ja skaņu stiprums drusku pamazinātos. To ties noskaņojums paliks daudz assāks.

Pie labas izbūves var panākt pilnīgu atdalīšanu uz apm. 40—50 kilocikliem, arī mazū «caursišanu» arī pie 30 un pat 20 ki-

locikliem, kas priekš kristāla detektora uztvērēja visumā jau ir diezgan ideāls sniegums.

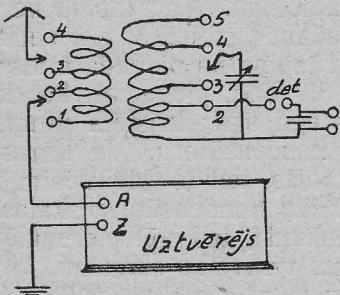Pie viena jāpiezīmē, ka šis uztvērējs var tikt lietots arī kā zināmā mērā ideāls vilņu filtrs. Šīnī gadījumā no tā jāizņem telefons un detektors un tas jāpieslēdz pie lietojamā lampīņu aparāta, kā zīmējumā parādīts.




Pārlabotais krist. det. uztv. izlietots ka vilņu filtrs pie lampīņu uztvērēja.

Varbūt kādam no god. lasītājiem būs mazliet neskaidra šāda filtra darbība. Tad te varam teikt sekošo. Vispārīgi filtrs ir ierīce, ar kurās palīdzību iespējams atdalīt dažādus netīrumus, piem., no šķidrām vai gāzesveidīgām vielām. Ja radiotehnikā runā par filtrēšanu, tad te saprot mums nevēlamo svārstību atdalīšanu no mums vajadzīgām, pie tam tādā mērā, lai šīs nevēlamās svārstības netraucētu vai neiespaidotu vēlamās. Piem. uztvērēju technikā bieži runā par vietējās stacijas izfiltrēšanu. Tas nozīmē, ka mēs novēršam vietējās stacijas iespaidu tai laikā, kad klausamies ārzemju stacijas. Vietējā stacija, būdama nesalīdzināmi tuvāka par tālajām ārzemju stacijām, mūsu uztvērējā rada tik stipras strāvas, ka tās pilnīgi nomāc tālstacijas. Bet ja mēs te ieliekam filtru, tad vietējās stacijas iespāids tiek lokalizēts filtrā, un tas vairs netraucē ārzemju staciju uztveršanu. Šāda elektriska filtra pamatā ir tā sauktais rezonansa princips. Viņa būtību šeit neapskatīsim, jo tas jau darīts mūsu žurnālā Nr. 9 no 1927. g. lpp. 310, uz ko aizrādam intresentiem. Te atzīmēsim, ka tai svārstībai (t. i. tam vilņu garumam), uz kādu noskaņots svārstību kontūrs, resp. filtrs, celā ir it kā ļoti liela pretestība (teorētiski tā ir bezgalīga, ja svārstības kēde ir bez zudumiem), un šī svārstība netiek

laista cauri; bet pārējām svārstībām tā nerada pretošanos un tamdēl tās netiek aizturētas. Tāpēc vietējās stacijas izfiltrēšana ir tikai sevišķs gadījums. Tāpat iespējama jebkuras citas stacijas izfiltrēšana, ja vien filtru noskaņo uz šīs stacijas vilņu garumu.

Ja tagad ieslēdzam filtru, (t. i. svārstību kēdi), kā agrāki rādīts, tad novērosim sekošo. Vispirms mūsu uztvērējā dzirdēsim noteiktā skaļumā kādu staciju. Lēni griežot filtra kondensātoru šīs stacijas dzirdamība pakāpeniski, no sākuma lēnāk, pēcāk arvienu ātrāk, sāk palikt vājāka, un vienā, pilnīgi noteiktā skalas stāvoklī stacija mums vairs nav dzirdama. Griežot kondensātoru tālāk, stacija atkal dzirdama, tās stiprums pieaug un sasniedz agrāko lielumu. To grāfiski varētu attēlot šādi.

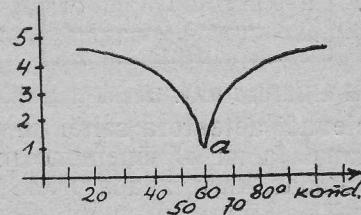

Vilņu filtra darbības grafisks attēlejums.

Ja uz horizontālās ass (abscissas) atzīmēsim koridensātora grādus, uz vertikālās (ordinātes) dzirdamības lielumu kādā mērogā, tad redzēsim sekošo. Pēc 20° kond. skalas dzirdamība būs stipra. Pie 40° jau jutīsim mazu pavājināšanos. Pie 50° dzirdamība jau būs krietni mazāka, un tā arvien ātrāki kritisies, lai, piem., pie 60° sasniegtu vismazāko lielumu. Pie absolūti ideāla filtra, kurā nekādi zudumi nebūtu, šim punktam a būtu jāskar abscise, t. i. dzirdamībai jābūt nullei. Taču jebkuriem materiālam ir sava pretestība; tāpēc filtrā ir arī svārstību apdzīšana un tamdēl punkts a parasti neskar abscisi, bet atrodas tuvāki vai tālāki no tās, kas nozīmē, ka daļa šo nevēlamo svārstību to mēr tiek cauri. Mūsu uzdevums nu ir, šo caurtiekošo daļu pēc iespējas samazināt. To panākam, lietojot labus materiālus un labas sastāvdalas. Filtra kondensātoram tāpēc jābūt ļoti precīzam, ar gaisa dielektriku un ir vēlama sīknoskaņošanās, jo punkts a vispārīgi ir ārkārtīgi ass.

Ja šī pēdējā prasība attiecībā uz mūsu apskatīto detektoru uztvērēju ir izpildīta, tad, kā jau teikts, to var lietot kā diezgan ideālu filtru. Tamdēļ tiem mūsu god. līstājiem, kuŗiem padomā kāds lampiņu aparāts, loti būtu ieteicams šo uztvērēju izbūvēt ar labām sastāvdalām. Varbūt tas iznāks dažus latus dārgāk, bet ar laiku, droši vien, atmaksāsies. Vietējo staciju tad varēsim klausīties pilnīgi pietiekošā skaļumā ar detektoru, bet ārziemes ar lampiņu uztvērēju, lietojot detektoru uztvērēju kā filtru. Tas nu gan visumā domāts rīdzieniekim un tuvākā apkaimē atrodošamies, kuŗiem Rīgas radiofons bieži traucē tāluztveršanas priekus. Bet arī provinciešiem šāds filtrs dažreiz var atnest labumu, jo, kā jau teikts, tas izfiltrē visas tās stacijas, uz kurām tas noskaņots. Tāpēc, ja kāda stipra stacija traucē otras stacijas klausīšanos, tad tās iespaidu var mazināt, ja uz šo stipro staciju noskaņojam mūsu filtra kontūru.

Varētu pat prasīt, lai katrs abonents sev izgatavotu šādu kombinētu uztvērēju, jo

tas var atnest tikai labu. Un ja arī vēlāk lietojam kādu lampiņu aparātu, tad apskaitītais uztvērējs mums nebūt netraucēs.

Agrāki biji teikti, ka dažreiz vēlama arī vidēji garo vilnu uztveršana (piem. sākot ar Maskavas Popova staciju — 825 mtr. un beidzot ar Kauņu — 1935 mtr.). Šīs stacijas lielākā daļa ir visai spēcīgas un visumā it labi dzirdāmas arī ar krist. detektoru uztvērēju.

Lai šīs stacijas uztvertu, jāņem spole ar lielāku tinumu skaitu. Diapozonam no 800—2000 mtr. pie 500 cm. maiņkondensātora spolei L, jāņem 120 tinumi, bet spolei L₂ — 200 tinumi. Sadalījums atzarojumiem jāņem attiecīgā proporcijā.

Te nu gan uzduramies uz dažām konstruktivām grūtībām. Lieta tā, ka ievērojot daudzos atzarojumus, spolu izmainīšana ir visai apgrūtinoša. Bet gatavot lielu spoli tā, lai ar to varētu uztvert arī vidēji ūs vilņus, nav lietderīgi, jo daļa enerģijas iet zudumā brīvajos galos. Izēju te varētu atrast tādā veidojumā, ka uz pamatplatnes novietojam 2 spolu kom-

Tikai pirmklasie

R A D I O

fakrikati nodrošina

panākumus




Tikla strāvas aparātiem
Transformatori, droseles GÖRLER
Kondensatori HYDRA
Izlidzinātāju lampas TEKADE
Skaļruni „BADUF”, „BAYER”
no Ls 30.— līdz Ls 90.—
Maiņkondensatori, sīknoskaņošanas ierīces N. S. F. un visus
citus radio piederumus pastāvīgi noliktavā

Radio kantoris

Vierhuff & Arnack

Rīgā, Kungu ielā № 1.

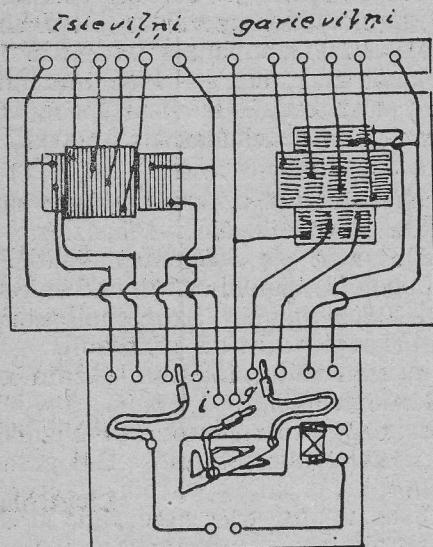plektus, nostiprinātus savstarpēji stateni-ski. Tikai tad te dimensijas druskus palie-linātos.




Apvienota garo un iso viļņu ustvērēja izklatā montāžas šēma.

Kā montāžas šēmā redzams, tad šāds apvienots ustvērējs darbojas tādējādi, ka noskoanošanas kondensātors ar detektoru kēdi tiek pārmaiņus pieslēgts vai nu iso, vai garo viļņu spolei ar pievadiem a, b, c. Pie agrāki minētiem materiāliem te jāpie-liek vēl viena spraudtapiņa pievadām c, kurš pārslēdz kondensātora rotoru vai vienam, vai otram spoļu komplektam, kā arī 12 ligzdiņas garo viļņu spoles atzaro-jumiem. Saprotams te būs gan 3 pār-slēgšanas komplekti, bet tur neko nevar darīt. Tie arī nekādas lielas neērtības neradīs, jo darbība ar tiem loti vienkārša. Pie spoļu maiņas antenas un zemes vadi attiecīgi jāpārliek savās ligzdiņās, kā arī jāpārliek pievada c tapiņa. Tas vis izda-rāms dažu sekundu laikā.

Garo viļņu spolei, kā jau redzējām, ir 120 un 200 tinumi. Ja tās tūtu uz veite-niem, tad spoļu garums iznāktu krietni liels, apm. 20—21 cm. pie 0,5 mm. stie-pules, lielākai spolei. Tas dažreiz ir ne-ērti un tamēl ūdens spoles labāki tūt uz tapiņām. Tam nolūkam kādā 2 cm. biezā dēlīt iezīmējam 2 aploces, 7 un 9 cm. dia-metrā. Sadalam katru aploci 15 daļas vienādā atstatumā, un atzīmētās vietās

iedzenam paresnas naglas, lai šo naglu augstums virs dēļša būtu kādi 10 cm. Tad ar 0,5 mm dubulti izolētu stiepuli ti-nam spoli tā, lai atsevišķi tinumi ietu 2 naglām pār ārpusi, tad 2 naglām pa iekšpusi, tad atkal 2 naglām pār ārpusi u. t. t., līdz esam 200 tinumus uztinuši. Tad ar acetonā izkausētu celuloidu (da-būjams drogu veikalos par dažiem desmiti-santimiem) apsmērējam vadu krustošanās vietas, laujam kādas 10 minūtes ūt un tad ar plakankniebjiem uzmanīgi izrau-jam naglas, tās izgriežot. Jāraugas, lai spole pie tam netiku saārdīta. Tādā pat kārtā uztinam arī 120 tinumu spoli uz lie-lākās aploces, nēmot vajadzīgās vietās at-zarojumus (t. i. spolei L₁ pie 30,75 tinuma, spolei L₂ pie 55, 100, 150 tinuma). Atza-rojumi, tāpat kā agrāki, izdarāmi cilpas-veidīgi. Abas spoles tad uzbīdamas viena uz otras. Ja lielākā spole ir mazliet par lielu, tad uz mazākās uzliekam vienu vai vairākas kārtas stingra papīra, līdz ka-

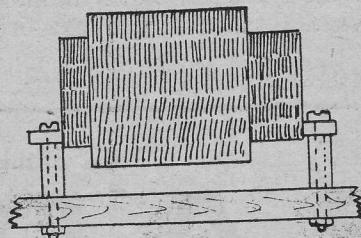

Garo viļņu spoles ārizskats un piestiprināšanās veids.

mēr spoles sēž diezgan stingri. Tad lie-lākai spolei izbīdam caur tinumiem (gar-eniski) nelielu trolīta stienīti un to pie-stiprinam pie pamatplatnes ar 2 skrūvēm, kā agrāki teikts. Savienojumus izdarami analogiski ar iso viļņu spoli, vadoties no pēdēji pievestās mintāžas šēmas.

Šāds kombinēts ustvērējs ieteicams ti-kiem, kuri vēlas palikt par stingriem detektorniekim arī tāluztveršanā. Pārē-jiem pilnīgi noderīgs agrāki minētais sakopo-jums, jo ir skaids, ka tāluztveršana ar kristala detektoru ir zināmā mērā labvē-ligu apstākļu sakopo-jums (sk. rakstu «Tāl-uztveršanas brīnumi» žurnālā «Radio» Nr. 3). Pie tam skaļas telefonos retu reizi ir samērā stipras. Parasti tās būs tikai pietiekoši labi sadzirdamas vai sa-protamas (labākā gadījumā).

Bieži tiek prasīts, vai ar detektora uztvērēju iespējama reproducēšana ar skaļruni. Jā, un arī nē, atkarībā no tam, ko nosauc par skaļruņa reprodukciju. Dažam skaļruņa «stiprums» ir tas, kad tas pie taures vai membrānas pieliek ausis un kaut ko dzird. Citam skaļruņa «stiprums» ir tad, kad, kā saka, trīc logi.

Visumā sakāms sekošais. Netālu no Rīgas radiofona raidītāja, varbūt līdz 4 km. radiusā, pie labi izbūvētas antenas un aprakstītā uztvērēja būs pietiekoši daudz uztvertas enerģijas, lai iedarbinātu nelielu skaļruni un klausītos klusā telpā. It labus rezultātus var dabūt ar mazo P. T. D. G. D. skaļruni, kurš lielākām enerģijām maz lietojams, jo stipri «plērkš». Bet, pie detektora uztvērēja tam ir pietiekoši laba un skala reprodukcija, vismaz labāka par mazajiem un lētajiem ārzemju skaļruņiem (vienādā cenā). Lielākiem skaļruņiem enerģija ir par mazu,

lai tos pietiekoši nodarbinātu. Skaļrunis vispārīgi prasa lielu samērā enerģiju, vi-dēji ap 0,5 vattu, un tas panākams vienīgi ar lampiņu pastiprinātājiem.

Visādi cita veida detektora uztvērēji, ar dažādām kombinācijām, ir varbūt labi selektivitātes ziņā, bet skaļums ir par mazu, vai arī, ja skaļums pietiekošs, tie ir pārāk neselektīvi (sev. vienkāršās šēmās). Ap-rakstītā uztvērējā mēgināts iet zelta vi-dus ceļu un tamēlē to uzskatam par at-bilstošu tagadējām prasībām. Ar to arī izbeigsim detektora uztvērēju modernizē-šanas apskatu, jo citas šēmas būtu veltīga lasītāju apgrūtināšana, pie varbūt sliktāka iznākuma. Nāk. žurnāla numurā (iznāks nāk. mēn. sākumā) mēgināsim apskatīt da-žu vienkāršo lampiņu uztvērēju moderni-zēšanu, ko varētu izdarīt katrs abonents mājas līdzekļiem.

Elektrons.

Radio lampiņa un viņas pielietošana.

(Beigas).

Tomēr, lai dabūtu skaidru pastiprinājumu, nepietiek ar to, ka darba punkts atrodas rak-sturlīknes taisnā daļā. Šai daļai bez tam jā-atrodas arī negatīvā tīkliņa sprieguma apjo-mā. t. i., tīkliņa sprieguma maiņas lampiņai darbojoties, nekad nedrīkst padarīt tīkliņu pozitīvu. Mēs jau minējām par to, ka, ja tīkliņš top pozitīvs, daļa elektronu strāvas plūst kā tīkliņa strāva. Ja lieta grozās ap pastiprinātāju, pie kuļa saiti starp dažām lampiņām iztaisa transformatori, tad šie transformatori strādā bez apgrūtinājuma tik ilgi, kamēr tīkliņš ir negatīvs un strāva ne-plūst, bet apgrūtināti tie strādā, ja tīkliņš ir pozitīvs.

Šāda pārmaiņus apgrūtināta un neapgrū-tināta transformatora darbība izsauc ievēro-jamus kroplojumus, kas katrā ziņā ir jāno-vērš. To panāk, ja starp tīkliņu un kvēldie-gu ar tīkliņa bateriju rada negatīvu tīkliņa spriegumu. Ja tīkliņa spriegums, piem., mak-simāli ir 5 volti, tad, ja tīkliņam nebūtu priekšsprieguma pret kvēldiegu, tīkliņam pret kvēldiegu būtu pārmaiņus 5 volti pozi-tivi un 5 volti negativi.

Bet ja ar tīkliņa baterijas palīdzību pada-rīsim tīkliņu pret kvēldiegu 6 volti negati-vu, tad tiks izsauktas 5 volti lielas tīkliņa sprieguma svārstības, tīkliņa spriegums svārstīties starp $6 + 5 = 11$ volti negatīvs un $6 - 5 = 1$ volts negatīvi. Tā tad tīkliņš visu laiku paliek negatīvs un tīkliņa strāvas nevar rasties. Tīkliņa maiņspriegumi, kas tiek inducēti uz gala lampiņas tīkliņa, pie skaļruņa uztvērējiem ir ļoti lieli, tie var būt pat 50 volti lieli un vēl vairāk. It sevišķi modernos, jūtīgos skaļruņos kroplojumi, kas izsaukti ar tīkliņa strāvām, ir tūlīn jūtami, un, lai šos kroplojumus novērstu, tad starp šādas gala lampiņas tīkliņu un kvēldiegu ir jāieslēdz tīkliņa sprieguma baterija mazākais 15 volti liela un ja iespējams, vēl lielāka. Bet nu ne ikviena lampiņa pie, piem., 150 volti anoda sprieguma ir spējīga uzņemt tik lielu negatīvu tīkliņa spriegumu. Kas attiecas uz lampiņas darba punktu, tad tam vajaga at-rasties apm. raksturlīksnes taisnās dalas vi-dū. Apskatīsim, piem., lampiņas Philips B 406 raksturlīksni. Pie 100 voltu anoda sprie-guma anoda strāva būs jau 0 pie 17 voltiem

tīkliņa sprieguma un tā tad, ja mēs pie šāda anoda sprieguma pieliekam 15 volti lēlu tīkliņa maiņspriegumu, tad lampiņas darba punkts atrodas raksturliknes apakšējā daļā, bet ne taisnās daļas vidū, kā tam vajadzētu būt. Paaugstinot anodspriegumu, piem., uz 150 voltiem, dabūs gan raksturliknes paverīšanos pa kreisi, bet tad vēl nav pietiekoši vietas tīkliņa maiņspriegumam. Šai nolūkā mums vajaga lampiņu tipu B 403, pie kurās tīkliņa maiņspriegumi var būt 15 volti lieli un arī vairāk, no kā lampiņa netiek par daudz apgrūtināta. Ja šādai lampiņai jādod skaļrunim liela enerģija, tad anoda strāvas maiņām, kas tiek izsauktas no šādām tīkliņa sprieguma maiņām, jābūt pēc iespējas lielām, lai caur skaļruni plūstu pēc iespējas liela maiņstrāva. Tā tad tas nozīmē, ka lampiņai jābūt lielam stāvumam. Šai prasībai atbilst lampiņas tips B 406 un B 403 ar stāvumu 1,4 mA uz voltu.

Mēs nu esam galā ar mūsu apceri par ātrmaiņu apstiprinātāja lampiņām un tagad izpētīsim tikai vēl, kā mēs raksturliknē varam dabūt lielu apjomu negatīviem tīkliņa spriegumiem. No «pastiprinājuma faktora» definīcijas mēs zinām, ka raksturliknes punktu, kur anoda strāva top 0, t. i., punktu, kur raksturliknes sāk celties, var noteikt caur anoda sprieguma dalīšanu ar pastiprinājuma faktoru. Lampiņai B 403 atrod raksturliknes sākuma punktu pie 150 voltu anoda sprieguma, dalot $150:3 = 50$ v. Tā tad pie 50 voltu negatīva tīkliņa sprieguma anoda strāva sāk plūst pie 150 voltiem anoda sprieguma. Sie 50 volti iztaisa negatīva tīkliņa sprieguma apjomu un no iepriekš sacītā izriet, ka negatīvā tīkliņa sprieguma apjoms kļūst lielāks, jo augstāks ir anoda spriegums un jo mazāks ir pastiprinājuma faktors. Dot augstāku anoda spriegumu, kā 120—150 volti, praktiski nav ieteicams un tādēļ ir jāizvēlēs gala lampiņa ar lielu negatīvu tīkliņa sprieguma apjomu, t. i.. gala lampiņa, kas var pārstrādāt lielas tīkliņa sprieguma svārstības un kuļai ir mazs pastiprinājuma faktors. Tas arī bija par iemeslu, kāpēc līdzās ar B 406, ar pastiprinājuma faktoru 6, Philips laidis tirgū B 403 kā super - gala lampiņu ar pastiprinājuma faktoru 3. (Tas pats ir arī pie citiem fabrikātiem. Red.).

9. Ātrmaiņu pastiprinājums.

Ātrmaiņu pastiprinājums norisinās iepriekš detektora darbības, bet lēnmaiņu pastiprinā-

jums tam seko. Ar lēnmaiņu pastiprinātāju pastiprīna signālus, kuri jau sadzirdami telefona, līdz skaļruņa stiprumam, kurpretīm ātrmaiņu pastiprinātājs pastiprīna antenā pienākošos signālus, kas telefonā nav sadzirdami, tā, kā tiem audiona darbibai ir pietiekoša enerģija. Ātrmaiņu pastiprinātājs tā tad padara uztverošo aparātu derīgu tālu atrodošos jeb vāju staciju uztveršanai, lēnmaiņu pastiprinātājs padara galvas telefonu uztverošo aparātu par skaļruņa uztverošo aparātu.

No tā izriet, ka maiņspriegumi pie ātrmaiņu lampiņas tīkliņa ir vienmēr ļoti mazi, tā kā arī tādām lampiņām negatīva tīkliņa sprieguma apjomam nevajaga būt lielām. Tādēļ var kā ātrmaiņu pastiprinātāja lampiņu, bez šaubām, nemt lampiņu ar augstu pastiprinājuma faktoru, caur ko sasniedz lielu pastiprinājumu. No otras puses pietiks attiecībā uz lēnmaiņu pastiprinātāju, zems anoda spriegums. Piem., ātrmaiņu pastiprinājumam no 4 voltu Philipsa lampiņām vispirmā kārtā noder lampiņa A 410 ar pastiprinājuma faktoru 10 un lampiņa A 425 ar pastiprinājuma faktoru 25. Tomēr tipam A 425 ir ļoti liels stāvums, caur ko zināmos ātrmaiņu pastiprinātāja savienojumos var tikt izsauktas lielas svārstību tieksmes (svilpošana). Tas it sevišķi nāk priekšā savienojumos, kur ātrmaiņu pastiprinātāja lampiņas anoda kēdē atrodas noskaņota kēde.

Pareizi montējot, šī lampiņa kā ātrmaiņu pastiprinātājs dos ļoti teicamus rezultātus. Ār šo lampiņu sasniedz daudz lielāku pastiprinājumu nekā ar A 410. (Šī pašas pārdomas pilnīgi pielietojamas arī visu citu fabriku lampām. Red.).

Ar āra antenu ir viena ātrmaiņu pastiprinātāja pakāpe pietiekoša, lai uztvertu svarīgākās Eiropas radiostacijas. Uztveršanai ar rāmja antenu jeb ar mazas istabas antenas palīdzību ir nepieciešami vajadzīgas 2 ātrmaiņu pastiprinājuma pakāpes, pie kam, lai novērstu pašerosmi, ir jāpielieto neitrālizēšana.

10. Triselektrodu lampiņa kā detektors.

Pie detektora darbības ir jāatšķir dziestoši un nedziestoši signāli. Nedziestošus signālus, kādus telefonijas raidītājs noraida modulētus, var šinī sakarībā arī uzskatīt par dziestošiem signāliem. Tā kā nedziestošu vilnu uztveršana parasti radioklausītāju maz interesē, mēs to tuvāki neizpētīsim un ap-

Jaunā gadā — Jaunas lampas!



1-volta serija „Valvo“

darbojas ar sausām baterijām

(bez skābes akumulatora).

H 107 — Audiona, augstper. pastipr. lampa.

W 107 — Pretestibas pastipr. lampa.

U 107 D — Divtikļu pastipr. lampa.

L 115 — Skaļruna (gala) pastipr. lampa.

Lēti — ekonomiski — izturigi.

Pieprasiet katrā radioveikalā.



skatīsim tikai dziestošu un modulētu nedziesmošu vilņu detekciju. Pēc visa, kas jau teikts par raksturlīknēm, būs saprotams, ka pie detektorā bezķūdainas darbības lampiņas darba punktam jāatrodas uz raksturlīknes izliektās daļas. Šai gadījumā anoda strāvas pastiprinājums, kā tīkliņa sprieguma pozitīvās fāzes sekas, nav līdzīgs anodstrāvas kritumam, kā negatīvās fāzes sekas. Tā tad notiek izlīdzināšana un ikviena izlīdzināšana nozīmē detekciju. Tādējādi detekciju varētu sasniegt, piedodot ātrmaņu spriegumu starp vientikliņa lampiņas tīkliņu un kvēldiegu un šo lampiņu tā nostāda, ka tiek izlietots raksturlīknes izločījums. Šāda veida detekciju sauc par anodstrāvas detekciju un viņas nejūtīguma dēļ to samērā reti pieļielo.

Pa lielākai daļai pielieto tā saukto tīkliņstrāvas detekciju, pie kam izlīdzināšanu saņiedz ar to, ka lampiņas darba punktu novieto uz tīkliņa strāvas raksturlīknes izliektā daļu. Tīkliņa strāvas raksturlīkne ir līnija, kas uzrāda samērus starp tīkliņa strāvām pie dažādiem tīkliņa spriegumiem.

Tīkliņa strāva sāk plūst, tīklīdz tīkliņš top pozitīvs pret kvēldiegu. Detekcijai tā

tad ir nepieciešams tīkliņu nostādīt tā, lai viņš kaut mazliet būtu pozitīvs pret kvēldiegu. Šai nolūkā tīkliņa novadītāja pretestību pieslēdz nevis negatīvam, bet gan pozitīvam kvēldiega galam. Tīkliņa novadītāja pretestības lieluma izvēle dod bez tam iespēju regulēt potenciālu, uz kādu nostādīts tīkliņš. Tā ir viena tīkliņa novadītāja pretestības funkcija; tīkliņa sprieguma nostādišana uz visizdevīgāko lielumu, pie kam dabū visstiprāko detekciju.

Tīkliņa kēdē ir ieslēgts kondensātors C_1 , bet tīkliņa novadītāja pretestība — starp tīkliņu un kvēldiega pozitīvo galu.

Pieņemsim, ka kondensātors C_1 ar pieņākošo vilņu plūdumu pirmiem pusvilñojušiem tiek pozitīvi pildits. Uz kondensātora plāksnes, kas savienota ar tīkliņu, tiek aizturēts līdzīgs daudzums negatīvās elektrības, bet pozitīvā elektrība tiek pievesta tīkliņam. Vienkāršības dēļ pieņemsim, ka tīkliņa novadītāja pretestības vēl nav. Sekas būs tās, ka tagad pozitīvais tīkliņš pievilks kādu skaitu elektronu, kas vairs nevar noplūst no tīkliņa, jo ceļš uz kondensātoru C_1 ir aizsprostots. Rezultāti ir, kā tas vienmēr iš pie pozitīvās fāzes, ka uz tīkliņa sakrājas

zināms skaits elektronu. Pa negatīvo fāzi tīkliņš ir negatīvs pret kvēldiegu un tādēļ jauni elektroni netiek pievilkti. Arī jau esošais negatīvais pildiņš nevar noplūst un tādēļ ar pienākošo vilņu plūdumu negatīvais pildiņš pie tīkliņa vienmēr palielinās, no kā anoda strāva pastāvīgi mazinās.

Ne tik vien, kā anoda strāva svārstās līdzi tīkliņa ātrmaiņu sprieguma ritmā; viņa bez tam pamazām top mazāka. Pirmam vilņu plūdumam izbeidzoties, tīkliņam atkal jābūt spējīgam atsvabināties no liekā negatīvā pildiņa un tā ir otra tīkliņa novadītāja pretestības funkcija. Starpbrīdi starp diviem vilņu plūdumiem tīkliņam ir izdevība caur šo pretestību pazaudēt savu negatīvo pildiņu. Pie nākošā vilņu plūduma atkārtojas tas pats un anoda strāva ir padota samazinājumam tik bieži, cik vilņu plūdumu ir sekundē. Ja dziestošais signāls sastāv, piem., no tūkstots vilņu plūdumiem sekundē, tad arī tūkstots reizes sekundē anoda strāva samazinās un telefona membrāna tiek 1000 reiz sekundē pievilkta un tamēl dod skanu, saistāvošu no 1000 vilņojumiem sekundē.

Ja lieta grozās ap modulētu nedziestošu signālu, tad norisinās tas pats, jo šāds signāls principieli neatšķiras no dziestošā vilņa. Detektora iespāda lielumu noteic pirmā kārtā tīkliņa strāvas raksturlīknes izskats. Tas ir pie visām lampiņām; apmēram, līdzīgs un tā tad šai ziņā ikvienu lampiņu var izlietot kā detektoru; tomēr tīkliņa sprieguma maiņas tiek pārvērstas anoda strāvas maiņas un pēdējās ir jo lielākas, jo «stāvāka» ir lampiņas rakstura līkne. Tā tad, kā detektors vislabāk noderētu lampiņa ar vislielāko stāvumu pienemot, ka darba punkts nostādīts uz tīkliņa strāvas raksturlīknes pēc iespējas izdevīgāk. Pastiprinājuma faktoram pie detekcijas nav nekādas nozīmes.

Jāpiezīmē, ka ar t. s. atgriezenisko saiti, resp., reģenerāciju var dabūt ievērojamu skanu pastiprinājumu.

11. Dubulttīkliņa lampiņas.

Kā jau paskaidrots, pie vientikliņu lampiņas negatīvo tīkliņa sprieguma apjomu var noteikt ar anodsprieguma pastiprinājuma faktora kvocientu. Pie dubulttīkliņu lampiņas, ja viņa lieto t. s. aizsargtīkliņa savienojumu, tas ir citādi.

Sprieguma svārstības pieved lampiņai starp kvēldiegu un iekštīkliņu, pie kam ārtīkliņam un anodam ir pozitīvs spriegums. Šādas lampiņas darbību var salīdzināt ar vientikliņa lampiņas darbību un proti, novietojot anodu ārtīkliņa laukā un anoda spriegumu Ea atvietojot ar spriegumu D_2 Ea, kur D_2 ir anoda caurtvere pret ārtīkliņu. Darbojošais spriegums ārtīkliņa laukā tad līdzinās:

$$E_a + D_2 E_a.$$

Šādu lampiņu tagad var uzskatīt par vienkāršu vientikliņa lampiņu ar anoda spriegumu, līdzigu

$$E_a + D_2 E_a.$$

Spriegumu, kas iespāido strāvas plūšanu caur lampiņu, tā tad līdzinās:

$$E_a + D_1(E_a + D_2 E_a) = E_a + D_1 E_a + D_1 D_2 E_a \quad (1)$$

kur D_1 ir ārtīkliņa caurtvere pret iekštīkliņu.

Darbojošo caurtveri $D_1 D_2$ šādā kārtā var padarīt ļoti mazu, bez kā negatīvais tīkliņa spriegums, pie kura raksturlīkne sāk kāpt, būtu mazs. Pēdējo spriegumu noteic taču ar $E_a = D_1(E_a + D_2 E_a) = -D_1 E_a - D_1 D_2 E_a$ (jo E_a ir negatīvs.) (2)

Negatīvo tīkliņa spriegumu, pie kura anodstrāva top 0, tā tad galvenā kārtā noteic ar otrā tīkliņa spriegumu un caurtveri D_1 . Tā tad, ja D_1 padarām samērā lielu, šis negatīvais tīkliņa spriegums arī top liels, kurpretīm darbojošo caurtveri $D_1 D_2$ var noturēt mazu piedodot D_2 mazu vērtību.

Lai novērstu ievērojamu daļu elektronu pievilkšanu no ārtīkliņa, anoda spriegumam E_a jābūt lielakam, kā ārtīkliņa spriegumam E_a .

Dubulttīkliņa lampiņas labums pie šī savienojuma būs redzams no piemēra, kas attiecas uz Philipsa lampiņu A 141. Caurtvere D_1 pie šīs lampiņas iztaisa 0,07 un $D_2 = 0,2$ tā kā, ja raksturlīknei jākāpj pie 4 voltiem, ir vajadzīgs 37 volti liels ārtīkliņa spriegums pie 100 voltu anodsrieguma. (Formula 2.).

Salīdzinājuma dēļ, lai ar vientikliņa lampiņu ar līdzīgu caurtveri sasniegtu to pašu rezultātu, būtu vajadzīgs 300 voltu liels anoda spriegums. Šo savienojumu lieto lēnmaiņu pastiprināšanai.

Dubulttīkliņa lampiņas var lietot arī citā savienojumā, un proti, pievedot tīkliņa spriegumu starp ārtīkliņu un kvēldiegu un

piedodot iekštīkliņam un anodam pozitīvu spriegumu. Spriegums pie iekštīkliņa ir tik liels, ka visi kvēldiega raidītie elektroni tiek pievilkti. Šie elektroni tad plūst caur iekštīkliņu un rada telpu pildītu starp iekš- un ārtīkliņu.

Šis telpu pildīš tomēr šai gadījumā ir daudz mazāks, nekā tad, ja nebūtu iekštīkliņa, jo elektroni tagad ir sadalīti pa visu virsmu (iekštīkliņa virsmu), kas ir ievērojamāki lielāka par kvēldiega virsmu. Pretestība, kuru telpu pildīš radu strāvas plūdumam, caur to top ievērojami mazāka un mazāks anoda spriegums ir vajadzīgs, lai elektronu virzītu uz anodu. Var uzskatīt, it kā kvēldiega caurmērs ir tikai mazliet mazāks par ārtīkliņa caurmēru.

Piem., pie Philipsa A 141, apm. 4 volti liels anoda spriegums un tikpat liels sprie-

gums pie iekštīkliņa ir pietiekošs, lai gūtu labu rezultātu, arī kā pastiprinātājs lie-tots, vajadzīgais anoda spriegums paliek mazs. Maksimālai darbībai, kā lēnmaiņu pastiprinātājs, ir vajadzīgi tikai 20 volti.

Pie Philipsa dubulttīkliņa lampīnām iekštīkliņš ir savienots ar pamatnes sānos novietotu izrobotu uzgriezni, tā kā ik-vienu esošu savienojumu ar vientiklinā lampīnām ļoti viegli var pārbūvēt divtīkliņu lampīnām šādā savienojumā (telpu pildīja savienojums).

Vajadzīgs tikai savienot mazo skrūvīti ar anoda baterijas pozitīvo polu.


(Par vēl vienu radiolampīnu veidu, t. s. aizsargtīkliņa lampīnām plašāks apraksts jau ievietots «Rādio» Nr. 5. no 1928. g. Red.)

De Broļji elektronu viļņu teorija.

Kā laikrakstos ziņots, Nobela prēmija fizikā par 1928. gadu tika piespriesta franču zinātniekam Luijam de Broļji.

kām, no pirmā uzskatienu pilnīgi atšķirīgām, fizikas nozarēm. Atklātībai savu pētījumu panākumus tas paziņoja 1926. gada rudeni. Viņa teorija ir ļoti plaša. Lai pie tās mazliet pieietu, noskaidrosim dažus priekšjēdzienus.

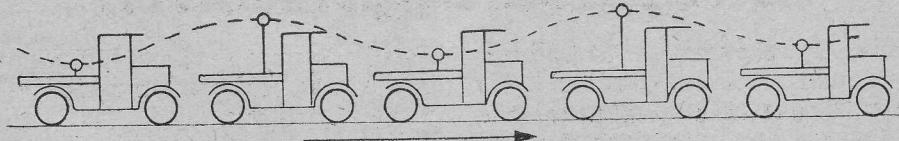Pirmais no tiem ir šāds: **kustošos ker-meņu svārstība ir viļnis mierā atrodošos telpā**. Piem., ja naktī tālu pa ceļu ātri ku-



Tumsā raugoties uz lukturi, nevar izšķirt, vai tēlukturis izdara viļņveidigu kustību, vai virzās uz priekšu, izdarot vertikalu kustību.

Izrādījās, ka vismazakās, pagaidām, iespējamās dalījās, t. s. elektroni, seko pavisam citiem likumiem, nekā parastās materijas daļas (vienkāršie ķermēji).

Lui de Broļji nodevās šo likumu pētišanai un sakaru atrašanai starp atseviš-

stas automobīls, tā ka mēs neredzam ne vāga kontūras, ne arī dzirdam kustības troksni, tad, ja kāda persona vāgi cilā vertikālā virzienā lukturi uz augšu un leju, tad no sāniem skatoties mēs nevaram izšķirt, vai tā ir svārstība pie kustošo priekšmeta vai vienis mierā esošā telpā.

Šo jēdzienu, kurš pamatojas uz prof. Einsteina relativitātes teoriju, de Broļji ir noteikti savā teorijā formulējis.

Otrs ir šāds: **jebkurai matērijas daļai ir noteikts enerģijas daudzums.** Ir daudzi pierādījumi, ka arī neaktivai (fiziiski vai kīmiski neiedarbojošies) matērijai ir zināma pirmenerģija; pēc Einsteina teorijas šīs enerģijas lielums ir reizinājums no masas un gaismas ātrumu kvadrātā (mc^2). Šī pirmenerģija netiek iespaidota no ārējiem apstākļiem, tā saistīta pie masas un līdz ar viņu iznīkst. Arī šim jau tājumam de Broļji atradis izsmelošu formulejumu.

Trešais ir šāds, kurū var uzskatīt kā secinājumu no otrā: **matērijas pirmenerģija cēlusies no kādas nepazīstamas svārstības un ir tās svārstību enerģija.** To saka de Broļji savā teorijā. Kas nu šī nepazīstama svārstība ir? To, pagaidām, de Broļji nevar pateikt. Pēc pirmā priekšjēdziena to var uzskatīt kā vilni mierā atrodošos telpā. Kā matērija kustās, tā kustās arī šo vilņu enerģijas centrs. Pēc de Broļji katru matērijas daļu var tikt uzskatīta kā kādas vilņu sistēmas centrs; šis centrs atrodas arvienu tur, kur ir matērijas daļa, un viņa enerģija ir arvienu tai vietā, kur ir matērija. Tāpēc var piņemt, ka pati matērija un enerģijas centrs ir viens un tas pats.

Ar šiem priekšjēdzieniem iespējama dažu uzskatu apvienošana. Piem., optikā

tiekt teikts, ka vilnis (t. i. gaismas stars) iet arvienu pa to ceļu, pa kurū tas visātrāk sasniedz mērķi. Bet ja matērija ir ar vilņu sistēmu saistīta, tad šis pat likums attiecināms arī uz ķermenē kustību, un tiešam ir arī zināms, ka kermenē arvien iet pa to ceļu, pa kurū tie savu darbu var padarīt visīsākā laikā. Te tā tad tiekt apvienota mechanika ar optiku, jo mechanikas likumi var tikt atvasināti no vilņu teorijas.

Tālāk, ja apskatam elektronu rīnka kustību ap atoma serdi, tad arī te ir vietā de Broļji vilņu teorija. Pēc katra aprīkojuma elektronam jānoklūst savā vietā ar to pašu fāzi, ar kādu tas no šīs vietas izgāja. Ja tas nebūs, tad arī stāvoklis nebūs stabils un tad tiks iznīcināts iepriekšējā aprīkojuma vilnis. Tāpēc iespējamītikai tādi rīnki (orbitas), kuros vilnis bez atlukuma klajās, t. i. orbitai jābūt stipri garākai par vilņa garumu un pie tam par pilnīgi noteiktu skaitli reizes. Pie šī rezultātā savā laikā nonāca arī dāļu zinātnieks Niels Bors, bet nevarēja tam atrast noteiktu izskaidrojumu.

Kā vēl vienu secinājumu iepriekšējam varētu atzīmēt to, ka reiz matērijas būtība ir vilnis, tad jābūt arī interferencei, un zināmos gadījumos massa ar massu salikta, neizdara nekādu darbību. Šāda matērijas interference ir arī pierādīta eksperimentos. Vispārīgi de Broļji vilņu teorija, kā zinātnieki domā, palīdzēs aizpildīt daudzas plāsas tagadējā fizikā.

Skrējošie ugunsburti.


«Papirosi «Lilija Štengel» A.-S. Laferm. Ķīnā par jaunu izcēlies pilsoņu karš. XX kafija ir visgaršīgākā. Floridā vienīvētra sagāzusi daudz namus» u. t. t. Augstu gaisā naktis tumsā skrien ugunīgi burti, veidojot vārdus un teikumus, atdzīvinot nakti virs lielpilsētas mūriem.

Ja. Gaismas reklāma pēdējos gados lielpilsētās iekarojusi sev izcilus vietu. Šai ziņā skrējošie burti ir sevišķi vērtīgi, jo tie skatītājam sniedz arvienu ko jaunu, dažādu, un tādā ceļā novērš to vienmūlibu, kāda piemīt stāvošai gaismas reklā-

mai. Skatītājs arvienu jūtās ieinteresēts un šie staigājošie burti daudz labāki iespiežas lasītāja atmiņā. Bet tas taču reklamētājam ir vissvarīgākais.

Ugunīgie burti parādas labajā plāksnes pusē, ejot uz kreiso, burts pakaļ burtam, tā ka rodas vārdi un teikumi. Lai reklāmas teksts neapniktu, pa starpām ieliek ūgas ziņas no galvenākiem vietējiem un vispasaules notikumiem, par politiku un sportu. Augstu gaisā, virs jumtiem atrodošās iekārtas, kura redzama skatītājiem, ir plākne, kurā ievietotas visai daū-

dzas elektriskas spuldzes. Šo spuldžu ietveres (parasti Edisona patroni) sadalītas atsevišķās sekcijās resp. strīpās. Katrā strīpā parasti ir 30 spuldžu ietveres, vertikāli 10, bet horizontāli 3, ar vidējo attālumu starp ietverēm (centriem) apm. 9 cm., tā kā plāknes augstums ir apm. 1 metrs. Tikpat lieli tad ir arī burti. Atsevišķās sekcijas tiek pieliktas blakus viena otrai, atkarībā no rīcībā esošās vietas lieluma, 10 līdz 25 mtr. garumā. Rīgā, uz Brīvības bulvāra, Raiņa bulv. stūri, virs nama, kur atrodas Singera šūjmašīnu sab. ir šāda skrējošu uguns burtu iekārta, kur plāknes garums ir apm. 12 mtr. Īsāku burtu plāknī par 10 mtr. grūti lietot, jo tad lasamība paliek slikta, t. i. daži vārdi nevar tikt uz tās novietoti.

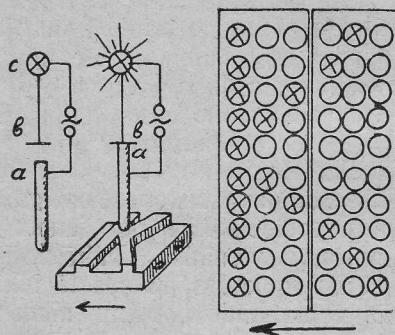

Šematisks skats uz skrējošo burtu iekārtu. Pa kreisi rastera stieniši, pa labi: spuldžu plāknes sekcijas.

Katras sekcijas mugurpusē, no spuldžu ietverēm nākošie pievadi tiek sakopoti sevišķā kastītē, kuŗā ievadīts 32 dzīslu kabelis (t. i. katrai ietaisei pievadīta tikai 1 dzīsla, jo viens pols ir kopējs, tapēc ka ietveres montētas uz metala pamatu). Šie kabelji no atsevišķām sekcijām tiek novadīti zem jumta, parasti nama bēniņos, atrodošos ieslēdzēju telpā, kur tie nobeidzās pie tā sauktā kontaktu rastera. Šis rasters pilnīgi atbilst spuldžu stāvoklim uz plāksnes, t. i. atsevišķie kontakti, kuri ir spuldžu kēdē, ir tāpat sakārtoti, ka ietveres uz ārējās plāksnes. Ja nu kāds kontakts tiek slēgts, tad viņam attiecīgā spuldze uz ārējās plāksnes uzliesmo. Ja ieslēdz uz reizi vairākus kontaktus, piem. kāda burta veidā, tad ārpuse spuldzes arī veido šādu pat burtu. To pānāk ar tā saukto kontaktu vai burtu klucišu palīdzību, kuri pagatavoti vai nu no alumī-

nija, vai arī cieta koka, ar relijefi izceltiem burtu konturiem.

Jā burtu klucīts tiek vilkts zem kontaktu rastera, tad spīdošais burts ceļo tādā pat kārtā uz ārpuse atrodošās spuldžu plāksnes, ar tādu pat ātrumu, ar kādu burtu klucītis slīd pa rasteri. Ta ka mūsu acs ātrākas gaismas spilgtuma maiņas par septiņām vienā sekundē uztver ka nepārtrauktu gaismu, tad arī nejūtam atsevišķu spuldžu ieslēgšanu un izslēgšanu, bet mūsu acs uztver ne-pārtrauktu gaismas iespāidu ar burta konturiem. Pievestā zīmējumā pa kreisi parādīts šāds burtu klucītis. Vienkāršības dēļ te iezīmēti tikai 2 rastera kontakti, pie kam viens jau atrodas uz burta K virspuses, kamēdēl kēde ir slēgta (t. i. rastera irbulis a pie-spiedies pie plāksnītes b. un spuldze c kvēlo), bet pa kreisi no viņa esošais rastera irbulis vēl ir pārtraukts. Pie irbulīšiem bieži ir piestiprinātas atspērītes, kurās gādā par kēdes pārtraukumu, kad burtu klucītis aizslīdejīs garam. Dažreiz tam izlieto arī paša irbuliša svaru. Zīmējumā pa labi apm. attēlots (ar melni iezīmētās ripījās ir spīdošās spuldzes) šī paša burta K izskats uz ārējās plāksnes, pie kam to jāiedomājās ejošu no vienas vertikālās spuldžu līnijas uz otru, virzienā pa kreisi. Tā kā spuldžu kvēldiegiem ir zināma siltuma inerce, tad tie pēc strāvas pārtraukuma uz reizi neapdzīest, bet gan pakāpeniski, apm. $\frac{1}{2}$ sekundes laikā. Tas pie skrejošiem burtiem rada iespāidu, it kā tiem būtu kāda ugunīga aste, un to būs katrs novērojis, kurš būs lai-jis šos burtus.


Rastera irbuliši pagatavoti no tērauda, pie kuriem izolēti piestiprinātas kontaktu plātnītes no platinas, lai tās neapdegtu un tādā kārtā neradītu kontakta pārtraukumu. Pa ceļot irbuli ar burta izcilni, kontakta plātnītes saspiežas un kēde ir slēgta t. i. spuldze uzliesmo.

Atsevišķi burtu kluciši, ar sevišķu ākišu (karabīnu) palīdzību tiek savirknēti garākās vai īsākās slēgtās kēdēs, atkarībā no sastādamo teikumu garuma. Tad šī slēgtā kēde tiek uzlikta uz lielām koka ripām (skat. uzņēmumu) un ar elektromotora ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ HP) palīdzību vilkta pa kontakta rasteri. Sādas teikumu kēdes var sagatavot vairākas, atkarībā no vajadzības.

Kontaktu rasteru lielums ir dažāds. Ir mazākas iekārtas apm. 1000—2000 spul-

dzēm, un ir lielas, līdz 24.000 spuldzēm. Burtu daudzums vienā kēdē var svārstīties no 300 līdz 2400, atkarībā no iekārtas un velkošā motora stipruma.

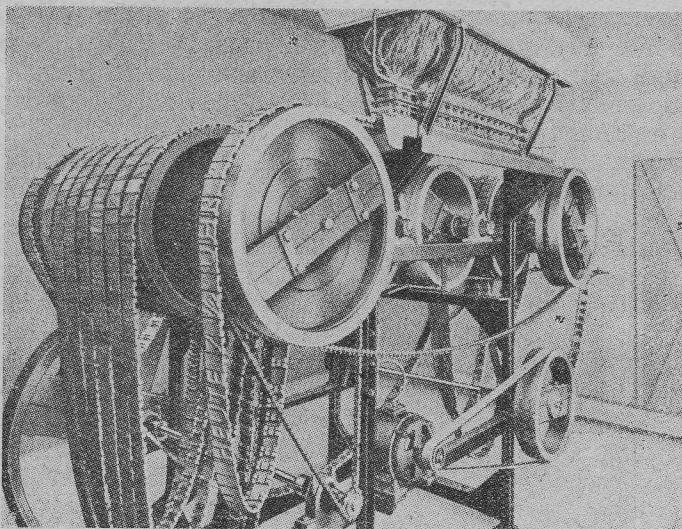ainas, piem. ka zilonis pieiet pie akas, ar snuķi iesūc ūdeni, tad paceļot snuķi uzgāž ūdeni palmās atrodošamies mērķakus barām u. t. t. Pēc tam reklāma izdziest un



Skrējošo burtu ieslēgšanas iekārta.

Uzņēmumā parādītā spuldžu ieslēgšanas iekārta; augšā, ir kabelu pievadi kontaktu rasteram, zem kuļa tiek vilkta burtu kēde. Pa kreisi ir 6 rezerves kēdes, ar reklamējamo tekstu. Apakšā ir elektromotors velteņu griešanai.

Pa lielākai daļai pagaidām gan vēl ir vienkrāsaini (balti-iesarkani) burti, t. i. parastā spuldžu gaisma. Taču tagad konstruē arī vairākkārtu iekārtas, kurās vēl lielākā mērā sekmēs šī reklāmas veida attīstību, jo būs vēl vairāk acīskrītoša.

Pēdējā laikā laikrakstos vairākkārt rakstīts par lieliskajām daudzkrāsainām gaismas reklāmām Parīzē, Berlinē, Londonā

u. c. Tur esot uzvestas veselas gaismas bridi vēlak spēlē sākās par jaunu. Te princips visumā vienāds. Vairākkārāsainu lampiņu sērija uz kādas plātnes tā iekārtoata, ka tās veido kādu noteiktu ainu. No katras lampiņas iet pievadi uz līdzīgu rastera iekārtu, kuļu tad pakāpeniski ieslēdz ar principā līdzīgiem kontakta klucišiem. Iedarbināšana notiek pilnīgi automātiski ar motora palīdzību.

Nav noliedzams, ka sakarā ar lielajiem izdevumiem šāda veida reklama ir krietni dārga. Taču lielās firmas, kuŗām rūp apgrozījums nežēlo līdzekļus, lai tikai iepazīstinātu plašo publiku ar saviem ražojošiem pēc iespējas uzkrītosā veidā.


Paziņojums mūsu god. abonentiem!

No mums neatkarīgu iemeslu dēļ ar p. g. 7. decembri bijām spiesti uz nenoteiktu laiku pārtraukt «Radiofona programu» izdošanu (sakarā ar P. T. D. monopolizdēvumu).

Tāpēc tiem mūsu god. bijušo programu abonentiem, kuriem abonēšanas termiņš vēl nav notecejis, turpmāk līdz viņu abonementa izbeigšanos piesūtīsim mūsu technisko žurnālu «Radio».

I z d e v n i e c ī b a .

Angļu dirižablis R 101.

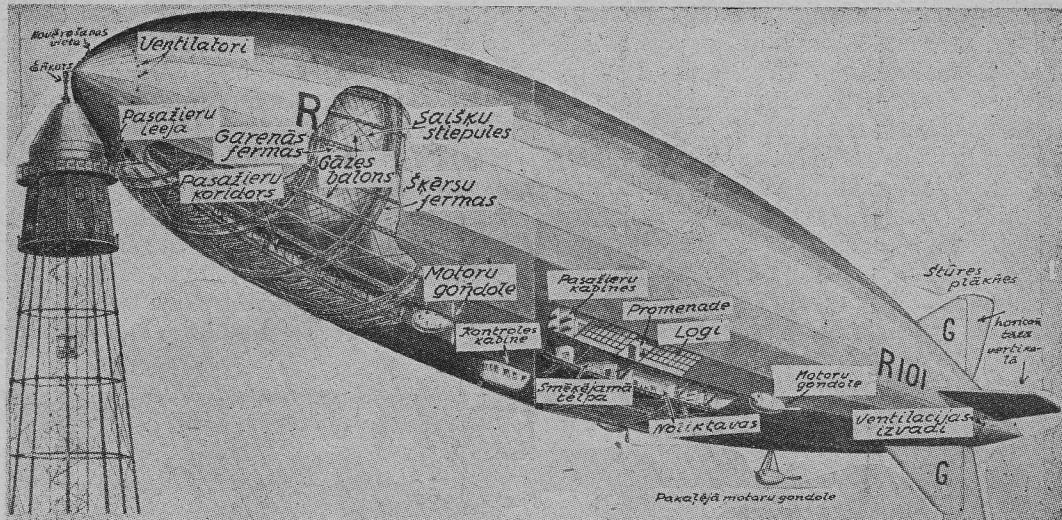

Šematizēts skats uz gaiskuģi. Pa kreisi: enkura masts.

Pag. gada oktobra un novembra mēnešos laikrakstos bij ievietoti plaši apraksti par jaunbūvēto angļu dirižabli R101 un tā izdarītajiem mēginājuma lidojumiem. 14. oktobris angliem bij vēsturiska diena, jo tad milzu gaiskuģis R101 pirmo reizi aplidoja angļu parlamentu daudzu aeroplānu pavadībā, tādējādi apsveikdamis visu angļu tautu.

Vispārējus aprakstus par gaiskuģi lasītāji droši vien būs lasījuši laikrakstos, kā arī redzējuši to dažādi nobildētu. Šeit apskatīsim tāpēc tikai technisko pusī.

Dirižabla garums 732 pēdas (221 mtr.).

Diametrs (lielākais) 132 pēdas (28 mtr.).

Ātrums sasniedzams līdz 70 jūdzēm (114 km) stundā.

Mašīnu stiprums 2600 HP.

Var pārvadāt 52 pasažierus.

Tādi ir dirižabla galvenie dati. Vēl piezīmējams, ka šeit pirmo reizi plašā mērogā pielietoti smago degvielu (dizela) motori, kuri eksploatācijā ir lētāki un stingrā mērā samazina aizdegšanās briesmas (kā pie benzīna). Salīdzinot ar jau pazīstamo vācu gaiskuģi «Grafs Cepelins», angļu R 101 ir īsāks par 14 metriem, bet resnāks par 7 mtr. Tas tāpēc, ka R101 domāts speciāli koloniju lidojumiem tropiskos apgabalos, kur arvienu jārēķinās ar dažādām stiprām un

piepēšām gaisa strāvām, pret kurām īsāks un resnāks korpuiss ir daudz izturīgāks.

Visi priekšmeti uz dirižabli ir pēc iespējas viegli svara ziņā. Vieglis koks, duraluminijš un aluminijs ir tie materiāli kuri te lietoti. Taču, neskatoties uz «gaisīgo» konstrukciju, sevišķi pasažieru telpu iekārta atstāj visai solīdu iespaidu un līdzinās tādai, kā uz greznajiem okeana kuģiem. Virtuvē visas daļas ir no aluminija, sākot no kastoliem un beidzot ar pavārdu un 200 litru lielo ūdens tanku.


Pasažieru un preču uzņemšana notiek caur enkura mastu. Tas ir, apm., 60 metru augstumā, stingrs tērauda fermu konstruējums. Masta augšgalā var nokļūt, vai nu patrepju kāpēm, vai ar braucamo krēslu (liftu). Augšdaļā ir platforma, uz kurās no gaiskuģa nolaiž sevišķu laipu, līdzīgu parastām kuģu laipām. Šī laipa brauciena laikā tiek ievilkta sevišķā iedobumā kuģa priekšgalā. No laipas pasažieri iekļūst ar elektrību apgaismotā koridorā, kurš no sākuma iet uz leju, bet vēlāk paliek horizontāls, pieklaujoties kuģa apakšējam veidam. No koridora, kurš ir krietni garš, (apm. 50 mtr.), pasažieri jau iekļūst viņiem atdotās telpās. Pasažieru telpas ierikotas 2 stāvos. Augšējā ir guļamkabinēs, promenādes deķis un ēdamtelpas.

Apakšējā ir smēkējamā telpa, bagažas un preču noliktava, u. c. Turpat atrodas telpas arī gaiskuģa ekipāžam, degvielu tanki un trauki ar ūdens balastu. Pēdējie novietoti gaiskuģa abās pusēs, lai būtu iespējams izlīdzināt iespējamo kuģa valstīšanos.

Pretēji «Grafam Cepelīnam» te redzam, ka viss iespējams ievietots gaiskuģa iekšienē, Ārpuse atrodas vienīgi motoru gondoles un neliela daļa no vadītāju un kontroles kabīnes. Uz pēdējo noklūst no ieejas koridora pa sevišķu lūku ar kāpēm. Samērā ar kuģa lielumu motoru gondoles izskatās visai niecīgas. Pie gondolēm noklūst pa sevišķām uz āru izvirzītām trepītēm gaiskuģa

to izspiež ārā. Ūdeņradi saturošie nesēja baloni ir gatavoti no plānas, ādas veidīgi impregnētas drānas; katrs no tiem apvilkts ar tievu auklu tiklu, lai viņus saturētu. Tā kā ūdeņradis difundē caur balonu sienām, tad arī visa balonu telpa tiek nepārtrauktī ventilēta, lai novērstu jebkuru, pat niecīgāko, gāzes uzkrāšanos. Pasažieru drošībai uz kuģa ir 50 krītširmji, gadījumā, ja notiek kāda nelaimē gaisā.

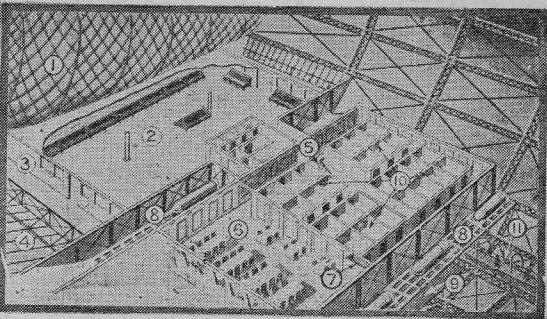Šīs pašas ugunsdrošības dēļ gaiskuģa motori tiek dzīti ar smagām degvielām, kurām ir augsta aizdegšanās temperatūra. Vienam braucienam gaiskuģis nem līdzi 29 tonnas degvielu (apm. 1860 pudus), kuri sadalīti pa



Skats gaiskuģa koptelpā un promenādē. Pa labi: skatu logi no nelūstošā un vieglā cellona stikla; pa kreisi: koptelpas atdalījuma sieniņa no promenādes.

sānos. Gaiskuģa korpuss apvilkts ar sevišķi sim nolūkam izgatavotu smalku audējķu; viņa virspuse nokrāsota ar aluminija krāsu, lai atstarotu siltuma starus, kuri citādi, sevišķi saulainā dienā, stipri sakarsētu gaiskuģi. Tas sevišķi no svara ir tropiskos apgabalos, priekš kuļiem šis gaiskuģis arī domāts, jo pārāk sakarsēts, tam celšanās spējas ir lielākas, kā arī nosēšanās nav iespējama bez gāzes izlaišanas, kās ir pilnīgi nevēlamī.

R101 baloni, šķiet, 12 skaitā, ir pildīti ar ūdeņradi, jo ideālā helija gaze ir pārāk dārga un, galvenais, viņas dabūšana Anglijā ir pārāk apgrūtinosa un ne arvienu iespējama.

Tā kā ūdeņradis deg un ar gaisa skābekli sajaukts rada stipri sprāgstostu gazi, tad šīnī ziņā te pielietota vislielākā uzmanība. Visur darbojas ventilātori, kuri nevieinā vietā gaisu neatstāj mierā, bet to dzen pa sevišķām caurulēm uz kuģa pakalgalu, kur 38 atsevišķiem tankiem. Bez tam vēl ir

Skats uz gaiskuģa „augšējo“ stāvu (griezumā).
1. Gases balons; 2. Koptelpas; 3. Promenade; 4. Logi; 5. Trepes uz apakšējo stāvu; 6. Ēdamzāle; 7. Viesmiņu stūris; 8. Ūdens tanki līdzsvara uzturēšanai; 9. Skats uz apakštelpām; 10. Guļamkabīnes; 11. Koridors uz izeju gaiskuģa priekšgalā.

11 reserves tanki, gadījumām, ja pasažieru ir mazāk par 52.

Apsildīšanai un ventilācijai lieto elektrību, kurām nolūkam ir uzstādītas sevišķas mašīnas.

Loti interesanti ir kontroles rīki. Šeit instrumenti uzrāda un arī uzraksta visu esošo un notiekošo gaiskuģi. Gaisa sastāvu, gazes daudzumu balonos, kuģa «svaru» gaisā, augstumu, ātrumu, stāvokli, motoru darbību, degvielu daudzumu, virzienu u. t. t., viss tiek reģistrēts un uzrādīts. Viss tas ir nepieciešams, lai kuģi droši vadītu mērķim pretīm. Gaiskuģa baloni uzņem 141.600 mtr.³ gāzes (5.000.000 kubikpēdas), caur ko R101 ir lielākais, pagaidām, gaiskuģis pasaulei.

Gaiskuģa korpuss (saturošās fermas) ir gatavotas no plānām bezšuves tērauda cau-

rulēm, $1\frac{1}{2}$ collas diametrā, trijstūru režģu konstrukcijā, ar dūraluminaja uzgalveniem; garenfermas un rinkveidīgās šķērsfermas vēl saistītas ar tērauda stiepulēm. 4 dizela tipa 8 - cilindrīgie motori par 620 HP novietoti simmētriski gaiskuģa abās pusēs, bet piektais ir zem kīla vairāk uz pakalgalu. Propelleri ir no koka, ar 2 lāpstām.

Pats par sevi saprotams, uz gaiskuģa ierikota pirmklašīga radiostacija, kurā darbojas uz īsiem un gariem vilniem. Vajadzīgā elektriskā enerģija tiek nemta no speciālām mašīnām un batērijām (avarijas gadījumā); tās dzen dzinēju motori. Pasažieru vajadzībām ir sevišķs uztvērējs radiofona vilniem, pie kam ēdamās un smēkējamās (te pat arī dejas telpas) telpās nostādīti vairāki skalruņi. Tas dod iespēju jo patikami pavadīt laiku gaisa celojumos.

Pēdējā laikā sekmīgus lidojumus iisdarījusais angļu gaiskuģis R100 ir pilnīgi līdzīgs jau apskatītam. Te tikai dzinējiem lietoti seši Rolls - Royce «Kondora» bencīna motori, katrs pa 665 HP stiprumā pa 2 katros sānos, bet 2 pakalgalā viens aiz otra. Šie dzinēji ir uzstādīti pagaidām, kamēr varēs pāriet uz sevišķiem «gazes» dzinējiem, kā

ekonomišķaku, drošāku un vieglāku. Ar šo «dzinēju gazi» tiek izdarīti laborātoriski mēģinājumi. Kolīdz tie būs devuši apmierinošus panākumus, tad tūliņ arī stāsies pie dzinēju pārkārtošanas.

Sakarā ar laikrakstu ziņojumiem, par R100 uzstādīto «ātruma» rekordu, apm., 84 jūdzes stundā (135 km), jāpiezīmē, ka tas var būt sakarā ar daudz lielāko dzinēju jaudu, gandrīz 4000 HP, un ar labvēliem atmosfairas apstākļiem. Taču ne arvienu motori darbosies uz pilnu spēku, un arī laika apstākļi var būt savādi, tā kā arvienu jārēkinās ar vidēji iespējamo ātrumu.

Vēl jāpiezīmē, ka abiem šiem gaisa milzējiem ir sevišķi stipri konstruēts vīnu «deguns», t. i., priekšgals, ar kuru tie pieenku rojas pie enkura masta, lai vētras gadījumā to nevarētu noraut, kā tas savā laikā notika ar amerikānu milzeni «Los Andželos», kurā izglābšanu vēl tagad uzskata par brīnišķīgu varoņdarbu. Seit vētrā kuģa priekšgals nolūza un palika pie masta, bet atrautā pārējā daļa mētājās gaisā ar pus komandu un bij pilnīgi padota vētras varā. Tāpēc te priekšgala saites ir sevišķi pastiprinātas.

Helijs gāzes dabūšana.

Helijs ir cēlā gāze, apm. 4 reizes smagāka par ūdeņradi. Ta ka tā nav aktīva, t. i. tā ne deg, ne arī dod kādus savienojumus, tad to visai izdevīgi pielietot dirižablu balonu pildīsanai, tādējādi pavairojot gaiskuģa ugunsdrošību.

Taču tās dabūšana tīrā veidā un lielākos daudzumos ir visai apgrūtinosa. Amerikā ir dažādas vietas, kur helija gāze, maisīta ar citām gāzēm, izplūst no zemes. Tādās vietas atrodās piem. Tekساسā, kur arī uzstādītas mašīnas šo izplūstošo gāzu savākšana; un tīrišanai. Amerikas dirižablu baloni tiek ar šo gāzi pildīti un tamdēl valsts ieinteresēta šīnī rūpniecības nozarē. Pirmo iekārtu helija dabūšanai Tekساسā ierīkoja 1916. gadā. Helija saturs izplūstošā gazē sniedzās līdz 1,8%. Līdz 1918. gadam (t. i. līdz pamiera noslēgšanai) tika saražots 5700 mtr.³ tīra helija. Katrs kubikmetrs, dalot iekārtas izmaksu uz gāzes daudzumu, izmaksāja veselus 106 dollarus (Ls 550.—). Ievērojot šo lielo dārgumu, uz laiku helija

gāzes ražošanu apturēja. Ar 1921. g. uzsāka atkal mēģinājumus ar dažām pārlabotām mašīnām, sevišķi ar sev. Lindes gāzu aparātu (gāzu dabūšana šķidrā veidā). 1925. g. varēja konstatēt, ka katra kubikmetra pašizmaksā jau bij noslīdējusi uz 85 centiem (Ls 4.40), pie kam viena mēneša produkcija bij pieaugusi līdz 35.000 mtr³. Vēlāk, sakarā ar izplūstošās gāzes daudzuma samazināšanos, produkcija arvienu palika mazāka, ta ka 1928. g. ar lielām pūlēm varēja sadabūt līdz 12.000 mtr³ mēnesī, pie kam izmaksāja pieauga līdz 1,7 dolariem par mtr³ (Ls 8.80). 1929. gadā atrada jaunu gāzes «avotu», turpat Teksassā citā apgalbā, ar 1.75% helija saturu. Tūlīt valsts izbūvēja lielu gāzes pārstrādājamo iekārtu, kurā izmaksāja vairāk kā $1\frac{1}{2}$ miljoni dolaru. Seit ražotās gāzes daudzums jau bij apm. 40.000 mtr³ mēnesī, ar 70 centu pašizmaksu par mtr³.

Blakus valsts iekārtai helija pārstrādāšanu uzņēmās arī kāda privāta sabiedrība,

kuŗa 18 mēnešos ražoja 130.000 mtr³ tīra helija par 1,25 dolariem mtr³. Ta ka valsts savu helija izmaksu vērtēja samērā zemu, tad privātā sabiedrība pieprasīja vispusīgu pārbaudi, jo šāda zema cena nevarēja segt izdevumus. Patiesībā arī izrādījās, ka gāzes cenā nebij ieskaitīti iekārtas uzbūves izdevumi, un ja tos pieskaitītu viena kubikmetra cena iznāktu uz 6 dolariem un pat vairāk.

Patreizējā Sav. Valstju helija produkcija svārstās ap 19.000 mtr³ mēnesī. Dabūt heliju zem liela spiediena iepilda tērauda balonos-pudelēs, lai uzkrātu helija rezervi gaiskuģu vajadzībām, jo blakus nenovēšamai gāzes difūzijai caur bolonu sienām (apvalku) jādomā arī par helija iepildīšanu jaunbūvējamos dirižablos (sev. pilnmetāla gaiskuģos). Atzīmējams, ka nesen atrastas dažas vietas, kur izplūstošā no zemes gāze ir loti bagāta ar heliju līdz 7%. Caur difūziju un citiem zudumiem katru mēnesi izzūd līdz 10% no gaiskuģu balonos esošās

helija gāzes, kas spiež tos arvienu uzpildīt. Arī pie ilgstošas stāvēšanas helijs gaiskuģu balonos sajaucās ar gaisu. t. i. paliek «netīrs» un to par jaunu jāpārfiltrē, kur atkal ir jauni zudumi. Salidzinājumam var atzīmēt, ka helija gāzes izmaka vidēji iznāk apm. 6 reizes dārgāka par tīra ūdeņraža gāzes izmaksu. Bet par to šī gāze ir pilnīgi droša, galv. kārtā pret aizdegšanās (sprāgšanas) briesmām, un tas ir arī galvenais iemesls, kamēdēl to tik labprāt lieto.

Eiropā, kur šādu dabisku helija «avotu» nav, gaiskuģu balonus pilda ar ūdenrādi (Anglijā), vai ar zilgāzi (cepelīni Vācijā). Abas šīs gāzes ir loti bīstamas uguns ziņā, kamēdēl šejienes gaiskuģos tiek prasīta vislielākā uzmanība pie apiešanos ar uguni (smēķēšana parasti noliegta, vai atlauta speciālā, labi ventilējamā telpā, ka piem. uz R 101, un sildīšana resp. ēdienu gatavošana notiek ar elektrību), visas telpas tiek nepārtraukti ventilētas u. t. t. ka to jau aizrādījām aprakstā par angļu gaiskuģi R 101.


Propellera dzinēji.

Doma, izlietot gaisa propellerus kā dzinēju dažādiem virszemes satiksmes līdzekļiem, nav jauna. Droši vien, visiem mūsu lasītājiem būs jau zināms, ka ir aero-ragavas, aero - laivas, aero - vagoni u. c. Līdz šim šis dzinēja veids nav iesaknojies. jo tas izrādījies pārāk dārgs un arī nedrošs. To lietoja sevišķos gadījumos, ja nekas cits nebij pie rokas. Piem., lielā kāra laikā kāda krievu aviācijas dala, kuŗa bij novietota mazas dzelzsceļa stacijas tuvumā, satiksmei (izbraukumam) izlietoja vienkāršu platformu, uz kuŗas novietoja aeroplana motoru ar propelleri. Propelleris griezdami dzina platformu uz priekšu ar diezgan lielu ātrumu; piem. ar, apm. 10—12 cilvēkiem platforma attīstīja 40—50 km. ātrumu stundā. Tāpat Tālos Austrumos japānu, amerikānu un franču karaspēka dalas (1918.—1920. g.) bieži lietoja aero - laivas (slīdlaivas) braucieniem pa Amuras un Sungāri upēm, kā arī Klusā okeāna piekrastes rajonos, kā satiksmes līdzekli pie kāra kuģiem. Šīm aero - slīdlaivām bij loti niecīga iegrime, tās labi manevrēja un attīstīja lielu ātrumu, piem., ar 5—6 cilvē-

kiem līdz 80 km. stundā pie puslīdz mierīga ūdens. Arī aero - ragavas (aero - slēpes), sev. no krieviem tiek stipri propagandētas kā ērts un ātrs satiksmes līdzeklis. Vēl pagadā tur notika ar aero - ragavām apm. 600 km garš sacīkstes (izturības) brauciens pa dažādiem ceļiem un arī pilnīgi bez ceļiem. Bez tam izdarīti vēl mēģinājumi ar gaisa dzelzsceļiem (piekārtiem pie sliedēm) u. c. veida ierīcēm.

Tas nu viss ir pareizi un jauki. Tikai katrs nobrauktais kilometrs izmaksā tik dārgi, ka tagadējos laikos tādus braucienus var atlauties visai bagāti laudis.

Tagad sāk pie šī braukšanas veida pieiet no citas puses. Tieki pētīts, kādas iespējāmības ir propellera dzinējiem, kādi vislabākie noteikumi izmantošanai, kā tie atmaksājas u. t. t., ar vienu vārdu, no aerodinamiskās, mēchaniskās, oikonomiskās, u. c. pusēm. Mēģinājumi notiek uz dzelzsceļiem. Uzņēmumā rādīts ar propelleriem dzīts vagoni uz sliedēm, kuru šādiem mēģinājumiem konstruējusi kāda Vācijas mašīnu fabrika. Uzkrīt augstā virsbūvē pie samērā niecīga platuma, ar priekšgalā un pakalgalā noasi-

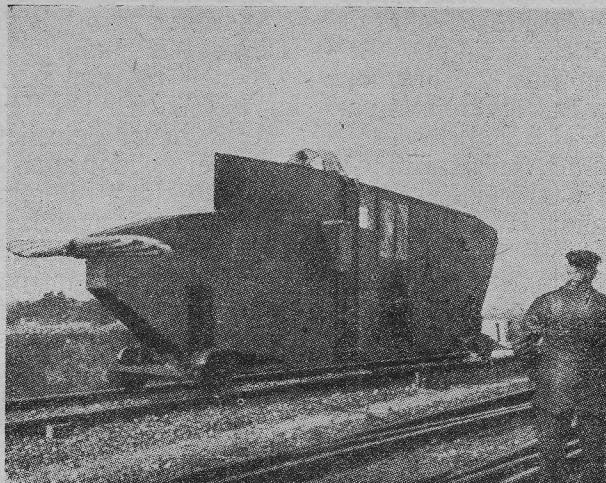

Ar propelleriem dzīts dzelzceļa vagon.

nātām formām. Propelleri atrodas abos galos, un tie darbojas attiecīgi uz spiedi un vilci, atkarībā no kustības virziena. Propelleru dzīšanai lieto divus BMW bencīna motorus, katrs pa 250 HP. Motori iebūvēti virs abām asim, un viņu dzinēju vārpstas tieši savienotas ar propelleriem. Vāga vienus daļā ierīkoti automātiskie rakstošie kontroles un mērāmie riki. Sānos ierīkoti celuloida logi kontroles telpas apgaismošanai, caur ko tehnīkiem ir ērti nolasīt visas riku atzīmes. Pašā augšā, celuloida būriņi ir telpa vadītājam. Vagonā var ieklūt pa augšu, uzķāpjot pa sānos piestiprinātām trepēm.

Vagona rāmis ir uz atspēriem, visai spēcīgi būvēts. Viss vagona svars ir apm. 7 tonnas (t. i. 425 pudi). Pie riteņiem ierīkotas pneimātiskās bremzes. Motori ir ar ūdens dzesināšanu, pie kam dzesinātāji (radiātori) izbūvēti vagona abās ārpuses. Vagona korpus apšūts ar dzelzs skārdu.

Pagaidām izdarītie mēģinājumi uz ātrumu rādījuši, ka uz pilnīgi taisnā gabalā ie-spējams diezgan viegli sasniegt līdz 200 km. stundā. Mēģinājumus joprojām turpina, lai noskaidrotu visādus jautājumus sakarā ar vagona veidu, motoru darbību, propelleru veidu, degvielu patēriņu u. t. t.

Junkersa milzu

Ja Dornjē lidmašīna «Dox» uzskatāma par lielāko pasaules lidlaivu (aprakstuskat. «Radio» Nr. 3, 1929. g.), tad Junkersa jaunā milzu lidmašīna G 38 ir lielākā uz sauszemes. Ar šīs lidmašīnas būvi ir sperts solis tuvāk tam ideālam, kurā būtibūtu Junkerss izteicis savā patentē pie-teikumā 1910. gadā, t. i., lai būtu «lidojošs spārns». Sādam «lidojošam spārnam» ir tās priekšrocības, ka visas tās daļas, kurās aparāta kustībai rada dažādas nevēlāmas pretestības, ka spārnu saiski, motori, degvielu trauki, pasažieru un kra-vas telpas u. c., ir novietoti spārna iekšpusē, caur ko gaisa pretestība tiek mazi-

lidmašīna G 38.

nāta līdz minimumam. Lidmašīnas rumpis pazūd, jo viss novietots milzīga spārna iekšpusē. Ar šādu veidu panākama ievērojama celtpēja, liels ātrums un lidošanas tālums un ar to sakarā stāvošā labā rentabilitātē.

G 38 vēl nav šī ideāla pilnīgs atrisinājums, bet ka jau teikts, viens solis tālāk šīnī virzienā.

Šeit viiss iespējamais novietots spārnā, kurā biezums pārsniedz 2 metrus. Spārna vidusdaļā, ap gondoli, ir telpas pasažieriem. Četri dzinēju motori ir tik cieši iebūvēti spārna konstrukcijā, ka tie uzskatāmi par konstruktīvu vienību. Moto-

ri ir pilnīgi segti, tā kā tie nerada nekādas pretestības gaisa aptecēšanai ap spārnu. Bet ar motoriem saistītie dzinēju propelleri izbīdīti sevišķos koniskos izvirzījumos, caur ko viņu darba spējas ievērojami pāceltas.

Neskatoties uz aparāta milzīgajām dimenzijsām, viņa vadošie (stūrējošie) orgāni ir tik viegli iedarbināmi, ka to var izdarīt pats lidmašīnas vadītājs no savas kabīnes aparāta priekšējā virsdalā. Junkerss apgalvo, ka šāda pat viegla vada mība no rokas iespējama arī vēl lielākām mašīnām. Aiz pilota sēdvietas atrodas visi kontrolējošie aparāti motoriem, degvielas pievadiem, ēļļai u. t. t.

Aparāta pašvars 13 tonnas (820 pudi). Aparāta svars lidojumam (celtspēja) 24 tonnas (1480 pudi).

Dzinēji ir 4 Junkersa motori pa 600 HP, kopā 2400 HP.

Ar 3 tonnas lielu lietderīgo kravu aparāts spēj nolidot apm. 3500 km. vidēji labos apstākļos (t. i., apm. ka no Rīgas līdz Lisabonai Portugalē).

Kā galvenais lietošanas veids ir domāts pārvadāt preces un pasažierus (var uzņemt apm. 40 pasažierus).

Kā degvielu, Junkers saviem motoriem pagaidām vēl lieto bencīnu. Taču, spriežot pēc viņa ziņojumiem, nebūs ilgi jāgaida uz motoriem, kuŗi izlietos smagās deg-



Skats uz Junkersa milzu lidmašīnu G 38.

Mašīnas svars atbalstās uz sevišķiem balstiemi ar 4 milzīgiem (1,5 mtr. caurmērā) riteņiem. Gumijas apriepojumā (pneimatiku) caurmērs ir apm. 40 cm. Katram ritenim pierīkota bremze, iedarbināma ar saspiestu gaisu, katra atsevišķi. Aparāta pakalgals atbalstās uz sevišķu stūres riteni (ne uz «kostilu», ka parastām lidmašīnām), kas savukārt dod ārkārtīgu manevrēšanas iespēju uz zemes. Tā ka vietas bremzes var iedarbināt pilnīgi vienmērīgi, tad nosēšanās distance ir visai maza un iespējama uz mazu laukumu. Tas sevišķi no svara gadījumos, ja aparāts spiests nosēsties kādas dzinēju klizmas dēļ nelabvēlīgās vietās.

Techniskie dāti ir šādi:

Spārna platumis 45 mtr.

Viss lidmašīnas garums 23 mtr.

vielas, pirmā kārtā naftu. Šie motori darbosies pēc dīzela motora principa, ar augstu kompresiju, pie kam degviela sasmalcinātā veidā tiks iespiesta cilindrī katram virzuļa gājienam. Caur to atkritītis karburācija (degvielas pārveidošana gāzveidīgā stāvoklī), kuŗa pie lielākiem motoriem rada arvienu lielas raizes, un pie viena motoriem būs arī daudz lielāks lietderīgā darba koeficients, kas savukārt dos iespēju palielināt krāvu. Pie tam šī degviela ir daudz lētāka par bencīnu. Junkers uz šiem jaunajiem motoriem skatas visai optimistiski, un izsakās, ka viņi būs vienīgā iespēja, lai gaisa satiksmei iekārotu paliekamu vietu citu satiksmes līdzēklu starpā.

Pagaidām šie smago degvielu motori vēl atrodas laborātorijas stadijā, bet iz-

darītos mēģinājumos tie jau pierādījuši savas labās spējas, ka eksploātācijas, tā izturības ziņā.

Pie viena te vēl piezīmēsim, ka bez Junkersa pie lielo lidmašīnu dzinēju problēmas atrisināšanas intensīvi strādā vi-sās lielākās valstis. Tā piem. kāda zviedru inženieru grupa izdara mēģinājumus pielietot tvaika turbīnes gaiskuģu dzinējiem. Sevišķi veidotu augstā spiediena cauruļu katlu sistēmu karsē ar naftu, pie kam rodošos tvaiku pievada ātrejošām turbinēm. Viena katlu sistēma varot dzīt 2 propellerus, vai 2 sistēmas — 4 propellerus. Pēc izlietošanas tvaiks tiek atkal kondensēts un dabūtais ūdens par jaunu novadīts katlos. Turbīnu dzinēju svars svārstās pagaidām ap 1 kilogramu uz

zirga spēku, kas jau krieti tuvojas benzīna motoru svaram (vidēji tiem ir 700 grammi uz zirga spēku). Šis turbīnu svars ir mazāks par tagadējo, no Junkersa izstrādājamo, dīzeļa gaiskuģu motoru svaru, kur uz vienu zirga spēku rēķina apm. 1,5 kg. mašīnu svaru. Tā ka pie tvaika ražošanas var lietot arī lētākas vielas, piem. naftas atlikumus (mazutu), tad eksploātācija var iznākt itin lēta.

Tvaika dzinējus jau lieto amerikāni savā nesen izbūvētā metāla dirižabļī «City of Glendale». Cik labi tie izrādījušies darbā, vēl nav oficiāli zināms, lai gan neoficiāli savu būvējumu amerikāni visai slavē. Vai tas patiesība, to rādīs tuvā nākotne.

Techniski sīkumi.

Ka mēro lidmašīnas ātrumus sacīkstēs.

Daudziem lasītājiem vēl būs atmiņā ap-raksti laikrakstos par pag. gada rudenī Anglijā notikušām lidmašīnu ātruma sacensībām uz Sneidera balvu. Ir skaidrs, ka ar vienkāršu sacīkšu pulksteni (štopperi) te nekas nav izdarāms, jo pie tiem mil-zīgajiem ātrumiem, līdz 600 klm. stundā, atzīmētie no acs un nospiestie laiki būtu pārāk nepareizi.

Te lietoja laika reģistrācijai kino filmu. Sacīkstes celš bij nepareizs trijstūris ar vienu garu malu, otru īsāku un trešo vēl īsāku. Ātruma atzīmētājus uzstādīja pie abām garajām malām. Trijstūra virsot-nēs ieraka pa divām, zināmā atstatumā viena no otras novietotas, kārtīm — ma-stiem, stingri vertikāli un savstarpēji pil-nīgi parallēlā virzienā. Pie starta un mērķa, (t. i., viņu tuvumā uzceļa būdiņas ar lieliem stikla logiem, virzienā (t. i., vie-nā līnija) uz abiem mastiem, tā ka pakalē-jais masts, skatoties pa logu, aizklāja priekšējo. Pie loga katrā būdiņā novie-toja speciālu, ātrejošu, kinoaparātu. Abus kinoaparātus dzina sinchroni elektromotori, pie kam, lai viņu gājiens būtu absolu-ti vienāds, tos regulēja ar sev. elektri-skru pulksteņa mechanismu un skaņu dak-

šiņu regulātoru, kuŗa izdarīja 20 svārstī-bas sekundē. Abi kinoaparāti resp. viņu pilnīgi sinchroni ejošie dzinēju elektromotori bij savienoti ar kabeli. Kinoobjektīvs uzņēma tā tad vienā laikā ir abus mastus (viens aizsegts no otra tā, lai viņu iekšējā mala tikko aizklātos, t. i., lai mastu mala radītu pilnīgi noteiktu virzienu), ir skaņu dakšīgas svārstības, ir sev. no pulkstenā mehanisma grieztu ripu ar skaitliem. Lidmašīna gāja zināmā attālumā no ma-stiem un tikko tā pārgāja šo mastu savienojošo līniju, pirms aparatās pie starta šo momentu tūdal atzīmēja uz kino lentes, pie viena uzņemot visu paligu atzīmēju-mus. Pēc ūsa brīža lidmašīna jau bij no kino objektīva redzes lauka ārā, bet tas nebija vairs no svara, jo sākums bija uz to precīzāko fiksēts. Lidmašīna tagad tur-pināja celu pa taisnu līniju uz mērķi, pie kam pilots vizēja uz noteiktu punktu. Abi kinoaparāti nepārtraukti darbojas, visai ātri grieżot filmu, uz kurās tad fiksējās skaņu dakšīgas svārstības līdz ar skaitļu ripu. Tādā kārtā lidmašīna šķērsoja sa-vienojošo līniju mastiem pie mērķa, ko tagad jau uzņēma otrs aparatās būdiņā. Tāpēc uz kinolentes bij skaidri redzams

tas brīdis, kad lidmašīnas priekšgals skāra mastu savienojošo līniju līdz ar skaitļu ripu un skaņu dakšību. Ar to īstā laika uzņemšana bij nobeigta. Tagad vēl atlīkās šo laiku aprēķināt. To izdarīja jau laboratorijā. Tam nolūkam abas kinolentas attīstīja, saskaitīja skaitļu ripas apgriezienus un dakšības svārstības no sākumā fiksētā momenta līdz brīdim, kad tika šķērsota mastu līnija un tas pārvērsts sekundēs un tās dalās. Tā ka šeit noteiktība bij līdz $\frac{1}{20}$ sekundes, tad arī pilnīgi noteikti bij iespējams aprēķināt ātrumu līdz dažiem metriem, jo atstātums starp abu mastu sistēmām bij uz to precīzāko izmērīts.

Pēdējās sacīkstēs Anglijā uz Šneidera balvu lidojuma trijstūris bij noapaļoti 350 km. garumā, pie kam bij jāaplido visas virsotnes. Lidotājs Vegorns šo distanci veica 39 minūtēs 42,8 sekundēs, kas dod 528,867 km. stundas ātrumu, uzstādīdamas tādējadi jaunu pasaules ātruma rekordu lidojumam slēgtā rīņķī. Tā ka pagriezienos (kurvēs) mašīnas ātrums jāsamazina, tad tas nav iespējamis lielākais ātrums taisnā gabalā. Tā piem. tajās pat sacīkstēs lidotājs Orlebars taisnā lidojumā (pa garāko malu) atzīmēja 593,5 km. ātrumu stundā. Visumā var droši teikt, ka 600 km. robeža vispārīgi jau ir pārsniegta, ja arī ne oficiālās sacīkstēs.

Pie viena vēl jāatzīmē interesants secinājums. Šīs sacīkstes bij pieslēgtas arī Anglijas radiofonam. Lai klausītāji jau iepriekš varētu apmēram zināt sasniegto ātrumus, tad bij izstrādāta speciāla tabele, kur ātrumi bij stādīti atkarībā no motora rūkoņas augstuma. Tabelē bij skaitļi no 1—24, un katram skaitlim bij atbilstošs tonis uz klavierēm. Klausītājs tad dzirdot rūkoņu, telefonos vai skalrunī, uzsita uz klavieru kauliņiem. Tā kauliņa skaitli, kura skaņa bij vienādā augstumā

ar motora darba skaņu, tas uzmeklēja tabelē un nolasīja atbilstošo varbūtējo ātrumu. Piem., pie majora Vegorna lidojuma motora rūkoņas augstums bij pie 19. kauliņa, kam tabelē bij atzīmētas 360 jūdzes stundā (apm. 576 km.). Tas jau bij diezgan tuvinējs īstenībai, kur, ka redzējām bij atzīmēti 528 km. stundā. Tabele bij arī ievesta zināma korekcija atkarībā no vēja un citiem apstākļiem, ta ka interesenti jau iepriekš diezgan pareizi varēja aprēķināt lidojuma ātrumu.

Daži mazāk zināmi materiālu ķermēju ātrumi kilometros vienā sekundē.

Lielākais pasažieru dzelscela (ekspreša) ātrums	0,03
Lidmašīnas rekorda ātrums	0,15
Turbīnas aploces ātrums (sasnietgtais)	0,50
Smaga ķermēja kritiena ātrums pie zemes virsmas no 20 km. augstuma	0,60
Tas pats, no bezgalīga attāluma	11,50
Meteora ātrums pie ieejas atmosfārā	40,00
Kermeņa ātrums, kritēnā uz saules virsmu (no bezgalības)	600,00
Zemes lodes ātrums kustībā ap sauli	30,00
Saules sistēmas ātrums virzienā uz Līras zvaigžņāju .	20,00
Lielgabala lode, izejot no stobra	1,70
Ūdeņraža molekulas ātrums pie 0°	1,63
Katoda staru (elektronu) ātrums pie 10.000 voltu sprieguma	58,300,00
Radija C alfa daļīnas ātrums	20,000,00
Beta staru (elektronu) ātrums līdz	297,000,00

Augstākā iespējamā temperatūra.

Augstākā ilgstošā temperatūra, kāda līdz šim laboratorijās sasniegta, ir apm. 7600° pēc absolūtās skalas (7327° C). Šī temperatūra ir augstākā nekā tāda saules virspusē, kur astrofiziskie novērojumi uzrādi-

juši apm. 5900° abs. Īslaicīga ārkārtīgi augsta temperatūra sasniegta pie augstsprieguma elektriskās strāvas caurplūšanas caur vadītāju, kurš zem rodošās spēcīgās elektrības strāvas iespāida pārvēršās gāzēs ar inten-

sīvu uzliesmojušu. Fotometriski atzīmēju-
mi šeit uzrādījuši līdz 9000° abs.

Ilgstošo augstāko temperatūru pētniekji Lummers un Mathiesens sasniegusi ar elektriskās loku lampas palīdzību pie 22 atmosferas lielā gaisa spiedienā. Pie šī spiediena izdalītās gaismas intensitāte bijusi 280.000 hefnera normalsveces uz kvadrātsantimetru. Salīdzināšanas dēļ var piemētināt, ka šāda gaismas kopējā intensitāte ir vidēji lielām bākām.

Pie tāk augstas temperatūras pievadītās elektriskās enerģijas lielākā daļa, apm. 60—70%, pārvēršas gaismā, redzamo un nerezamino ultravioleto staru veidā. (Parastām elektro. spuldzēm gaismā pārvērstās pievadītās enerģijas daļā ir tikai 5—10%, parastām elektro. loku lampām apm. 15—20%). Tamēdēj te loģiski rodās jautājums, kamēdēj to neizlieto apgaismošanai, jo šāda augstspiediena loku lampa taču būtu racionālais apgaismošanas avots, t. i. ar visaugstako lietderīgo darbību.

Taču te ceļā stāv daži praktiskās izveidošanas jautājumi. Lieta tā, ka elektriskās lokas pats par sevi ir visai iss, tas deg nemierigi un tamēdēj pastāvīgi jāregulē. Tālāk apgaismošanas praktiskai pielietošanai kavējošs ir tas apstāklis, ka spilgti gaišais pozitīvās ogles kraters parasti arvien tiek aizelts no negatīvās ogles. Bez tam vēl stipri apgrūtinoša ir augstā, 22 atm. vienāda spiediena uzturēšana.

Normala cilveka acs redz:

ka līdz apm. 400° sakarsēts priekšmets sāk kvēlot ar tumsā redzamu tumši sarkanu kvēli;
pie apm. 700° ar dienas gaismā saredzamu tumšu sarkankvēli;
pie 1200° ar gaiši sarkanu (oranžu) kvēli;
pie 2000° — ar spilgtu, intensīvu zilganu

Dažu fizikalu kermenī temperatūru skala.

(Celsija grādos.)

Islaicīga augstākā sasniegta temperatūra apm.	8750°
Ilgstoša augstākā temperatūra, dabūta elektriskā loka lampā zem spiediena — apm.	7327°
Saules virsmas temperatūra, pēc astrofiziskiem mērijumiem — apm.	5650°
Elektriskā loka temp. atmosfāras spiedienā — apm.	3600°
Ogles sadališanās gāzes pie	3500°
Sprāgstovās gāzes liesmas temp.	2800°
Metāla osmija kušanas temp.	2500°
Metāla iridijsa kušanas temp.	2275°
Metāla platinas kuš. temp.	1710°
Kaļamas dzelzs kuš. temp.	1530°
Terauda kuš. temp.	1370°
Zelta kuš. temp.	1083°
Lejamās dzelzs (čuguna) kuš. temp.	1050°
Sudraba kuš. temp.	970°
Aluminija kuš. temp.	620°
Ogles aizdegš. temp.	405°
Ūdens vārīšanās temp. pie 760 mm	100°
Ūdens sasalšanas temp. resp. ledus kuš. temp.	0°
Gaisa pāriešana šķidrā stāvoklī	-191°
Zemākā, mākslīgi sasniegta temp. — arī 272°	-260°
Absolutā nulle (0° Kelvin)	-273°

baltkvēli, acīm nepanesamu;

pie 3000° — izstaro tādu daudzumu aktinisko (ultravioleto) staru, ka ar neapbrūnotu aci skatoties, cilvēks var zaudēt redzi (acs nervi pamirst).

pie 1400° — ar baltkvēli;

levēribai.

Nākošais žurnāla „Radio” numurs iznāks 1. martā š. g.

Saturā būs plašs lampiju aparātu modernizēšanas apraksts (pārbūve mājas līdzekļiem); Vai īsvīļu uztvērēji var apmierināt vienkāršu radioklausītāju?, ka arī apskatī no dažādām technikas nozarēm.

P.S. Radiocienītāju vērību griežam uz sludinājumu nākošā lapaspuse.

Izdevējs un atbildīgais redaktors R. Kīsis.

Spiestuve «Latvija» Rīgā, Merķela ielā 15.

Ievēribai visiem radio cienītājiem.

Lai likvidētu pārpalikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio” numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio” numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2, kurš krājumā vairs nav, aprēķinām par **15 santimiem** numuru.

Iesiets glītā kartona sējumā 1926. gada gājuma pilnīgs komplekts 350 lpp. (№№ 1—18) tiek aprēķināts par Ls 3.—.

Atsevišķi žurnāla „Radio” numuri par 1927. gadu (№№ 1—12), 1928. gadu (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santimiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesieti kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās un pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmaksu bez tam vēl jāpieskaita 40 sant pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami ekspedīcijā, Rīgā, Elizabetes ielā 9a, dz. 16 ikdienas no 3—7 p. p. (tālr. 29456) un P. T. D. Galvenās darbnīcas veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, darbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t. kantorī uz žurnāla „Radio” pasta tekošā rēķina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2—6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio” numuru skaits nav pārāk liels, sev, iesieto komplektu ir maz, tad tos god. radio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam ilgi nevinčināties ar pieprasījumiem, jo krājumam izbeidzoties, žurnali brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušo žurnalu satura rādītājs būs ievietots nāk. numurā, uz ko griežam lasītāju ievērību.