

5. GADS

50 santimi

№ 2 / 1930

# «Radio»

Žurnāls technikai un zinātnei



Lielākā gaisa riepa pasaulē, 4 mtr. caurmērā  
(sk. tekstu).

**SATURĀ:** Uztvērēju pārbūve (II). (Audiona uztvērēja modernizēšana). — Moderno radiolampu katodu veidojumi. — Vai īsvīļu uztv. patreiz var apmierināt radiolausītāju? Milzu apriepojums 4 metru caurmērā. — Kapēc Rīgas Radiofonu Rīgā dzird uz dažādiem vilņu garumiem. Praktiskas skrūvspiles pašbūvētājiem. — Kapēc rakete tukšumā labāki kustas uz priekšu nekā atmosferā? Žurnāla „Radio” iepriekšējo gadu gājumu saturs.



## Pierādīta augsta kvalitāte

Ārkārtēja starpība skaļumā un toņu bagātībā, ko Jūsu skaļrunis sniedz, iekams Jūs esiet savu agrāko audiona lampiņu aizvietojuši ar



### PHILIPS A 415,

pierāda šīs lampiņas augsto kvalitāti.

Ja Jūsu uztvērējs vēl nebūtu apgādāts ar

### PHILIPS A 415,

apvainīgāties par viņu pie sava radio tirgotaja, lo:  
viņš Jums vastāsta par šīs lampiņas priekšrocībām.



# PHILIPS

PHILIPS "MINIWATT" A 415

# «Radio»

Žurnāls tehnikai un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesī.

Numurs maksā 50 sant.

**Redakcija:** Rīgā, I. Maskavas ielā 91, dz. 6. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galvenā pastā, pasta kastite 773. Iemaksājumi uz pasta tekoša rēķina 996. Redakcijas tālrunis 30945.

**Abonēšanas maksā:** 12 num. Ls 5,75, 6 num. Ls 3,—, 3 num. Ls 1,50. Abonēšanas maksu pienem Rīgā, ūzrādījā «Radio» ekspedīcijā, Elizabētes ielā 9-a, dz. 16; tālr. 29456, Audēju ielā 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta-telegrāfa kantoros, lielākās grāmatu tirgotavās un lielākos laikrakstu kioskos.

Nº 2

5. gads.

1930

## Uztvērēju pārbūve II.

(Vecu uztvērēju modernizēšana.)

Mūsu iepriekšējā ūzrādījā numurā apskatījām gadījumu, kā iespējams modernizēt kristala detektora uztvērēju. Tur jau aizrādījām, ka te ar visai jūtamu skāpu pastiprināšanos nav iespējams rēķināties, sakarā ar mūsu dzirdes orgānu īpatnībām resp. nepilnībām. Tā tad enerģija telefonu nodarbināšanai krist. detektora uztvērējā var būt pietiekoša, bet tā nepietiek skājākai reprodukcijai, piem. ar skārnu palīdzību. Tiesa, Rīgā, netālu no raidstacijas arī krist. detektora uztvērējs varēs iedarbināt nelielu skārnu, bet tad vajadzīga pietiekoši laba antenas iekārtā, rūpīgs detektora ieregulējums un... klusa apkārtne. Ja piem. pie krist. detektora uztvērēja ar skārnu reproducētās dejas mūzikas vairāki pāri vēlēsies dejot, tad loti apšaubami, vai tas pietiekoši labi izdosies. Skānas būs par klusu un čaloņa resp. kāju troksnis to apslāpēs. Tāpēc te ir jau nepieciešama šo skānu pastiprināšana ar lampiņu, vienas vai vairāku, palīdzību. Ceram, ka mūsu god. lasītāji būs jau caurskatījuši mūsu ūzrādījā Nr. 4 no 1929. g. un Nr. 1 no 1930. g. ievietotos aprakstus par radiolampiņām un viņu pielietošanu. Tāpēc te lampiņu darbības principus vairs neapskatīsim, jo kā jau savā laikā aizrādījām, šie apraksti ir uzskatāmi kā ievads lampiņu aparātu modernizēšanas apskatam. Ir skaidrs, ka katram radioabonentam, kurš pats grib savu uztvērēju modernizēt, jābūt vismaz vispārējos jēdzienos skaidrībā par lam-

piņu un tās dažādām izlietošanas iespējām.

Ko nozīmē lampiņu apārātu modernizēt?

Lielā daļa mūsu godāto radioabonentu radiopriekšnesumus sākuši klausīties jau vairākus gadus atpakaļ. Tie ir iegādājušies vai paši pēc dažādiem aprakstiem izbūvējuši sev uztvērejus, kuri sākumā, kad tie sāka klausīties, tos zināmā mērā arī apmierināja, jo tie taču dzirdēja runu un mūzikālus priekšnesumus pie sevis mājā. Bet vēlāk, kad pirmsais «radiodrudzis» jau bij pagājis, tie ievēroja, ka runa bieži iznāca kroplota un tāpat mūzika bij ne-skaidra, un dažbrīd, kā saka, pat «plerķēja». Klausoties ārzemju raidstacijas bieži uz viena noskaņojuma bij dzirdamas vairākas stacijas uz reizi, kas labu klausīšanos padarija pilnīgi neiespējamu. Bieži mēdza teikt, ka raidstacija nekam nederot, tā silti raidot u. t. t. Bet tas nu ir visai nepareizi, jo ka nekā, raidstacijas darbību pārzin techniki-specialisti, kuri visu iepriekš izmēģina un visas nepilnības uz ātrāko novērš. Tāpēc 99% no kroplojumiem meklējami pašā radioabonenta uztvērējā. Un tāpēc te ar vārdu «modernizēt» vēlamies apzīmēt tādu uztvērēju pārlabošanu, lai reprodukcija iznāktu iespējami skaidra, tīrskānīga, ne-kroplota, lai citu staciju caursīšana būtu iespējami necīgāka, t. i. uztvērēja selektīvitatē būtu lielāka. Tālāk, daudziem radioabonentiem lielas nepatikšanas un

neērtības rada nepieciešamās kvēl- un anoda strāvas baterijas, viņu uzpildīšana, apmaiņa, uzskatīšana. Ja ir elektr. apgaismošanas tīkls, tad iespējams uztvērējam nepieciešamo strāvu ņemt tieši no šī elektr. apgaismošanas tīkla, vienkārši to pieslēdzot kā parasto galda lampu. Tad atkrit visas raizes par strāvas avotiem. Te tikai uztvērējs jāpārveido, ievietojot viņā tīkla strāvu pārveidojošos aparātus atsev. lampiju vajadzībām. Arī tā ir viena no modernizešanas iespējamībām. Bez tam, sakarā ar plašo gramofonu (patafonu) pielietošanu un elektro-membrānu uzlabošanu un palētināšanos, ir viegla iespējamība ar visai vienkāršām ierīcēm gūt no mūsu radiouztvērēja izcilus labus priekšnesumus no gramofona platēm tai laikā, kad radiofons nedarbojas. Te nav īaiegādājās dārgie un greznie patafoni, bet pietiek ar atspēru (pulksteņa) mechanismu un platu šķīvi, kas maksā lielākais dažus desmitus latu. Arī tas ir viens modernizēšanas pamējiens.

Visi šie jautājumi ir diezgan plaši un tos apskatīsim noteiktā secībā.

#### Vienlampiņas uztvērēja modernizēšana.

Pirmais, ko katrs radioabonentis būs uzbrūvējis, liekas, būs bijis tā sauktais audions. Vārds «audio» latīniski nozīmē klausīties, dzirdēt, un zem «audions» tā tad mēs saprotam tādu lampiņas iekārtu, kura ātri mainīgos radioviļņu impulsus mums padara dzirdamus. (Audiona teorija plašāki apskatīta mūsu žurnālos NNr. 6 un 13 no 1926. g. lpp. 129 un 241, kā arī Nr. 1 no 1930. g., lpp. 16. Interesentus lūdzam tos caurskatīt.) Tā tad audiona darbība ir vienāda ar krist. detektora darbību un tāpēc to bieži nosauc par lapm. detektoru.


Pieejot pie audiona modernizēšanas apraksta, apskatīsim, kāda starpība būtu starp veco un moderno audionu. Tam nolūkam ņemsim dažas agrākos žurn. «Radio» numuros aprakstīto uztvērēju šēmas un mēģināsim uzzināt viņu nepilnības tagadējos apstāklos.

Gan lasītāji te teiks, ka ar nolūku esam ievietojuši vairāk gadus vecas šēmas. Varbūt tas tā arī ir. Bet ar tādu salīdzinājumu var daudz labāki izprast, iekš kam pastāv uztvērēja pārbūve resp. modernizēšana (sk. 37. lpp.).

Pa kreisi (1 un 2) redzam vienkāršu audiona uztvērēju bilžu atveidā un šēmā. bez reģenerācijas. Pa labi (1 un 2) tādu pat audionu, tikai ar reģenerāciju. Te redzam, ka antena tieši saistīta pie tīkliņa spoles. Sāds pievienošanas veids gan, varbūt, ir labs skaluma ziņā vispārīgi, bet vairs nav lietojams patreizējos apstākļos, kur stacijas ir visai cieši sablīvētas viena blakus otrai (saprotams, vilņu garuma ziņā). Lieta tā, ka parastos apstākļos šis savienojums ir pārāk neselektīvs un spējīgs atdalīt stacijas vienu no otras tikai tad, kad atstatums ir ne mazāks par 50—60 kilocikliem, vai, to pašu izteicot vilņu garumos, tas netraucēti vienu staciju, piem. ar 500 mtr. vilņa garumu, varētu uztvert tad, kad otra strādātu ar piem. 450—460 mtr. vilņu garumu. Bet tas tagad nu vairs nav, un kā to katrs radioabonentis zinās, atstatumi starp stacijām ir lielākais 10 kilocikli. Tāpēc, ietotot šādu tiešu savienojumu, mēs uz vienu noskoņojumu vienā laikā dzirdēsim vairāku staciju darbu, t. i. viena traucēs otrai. Techniskā valodā runājot saka, ka sāds uztvērējs ir pārāk neselektīvs. Tā tad selektīvītātes pacelšana ir pirmais solis uz modernizēšanas pusī.

Tālāk, šēmā redzam, ka pie reģenerātīva audiona reģenerācijas lielumu izmaina tādā veidā, ka reģ. spoli tuvina tīkliņa spolei. Šīs spoles, parasti šūnveidiņķis, bij ievietotas sevišķas spolu pamatnēs, no kurām (šīnī šēmā) viena ir nekušīga, bet otra, parasti reģen. spole, ievietota grozamā pamatnē, un ar sevišķas svīras palīdzību varēja tikt grozīta ap savu vertikālo asi un tādā kārtā leņķis starp tīkliņa un reģen. spoli tiek izmainīts, t. i. spoles savstarpēji tuvinājas vai attālinājas. Reģenerācija līdz ar to vai nu palieinas vai pamazinas.

Bet te nu ir dažas nepilnības. Vispirms, reģen. spoles magnētiskais lauks, kurš iespaido tīkliņa spoli, izmainas visai krasī ar spolu maiņu. Tamēl pārāk bieži gadas, ka mazākais spolu satricinājums jau izsauc svilpšanu, vai skaļu kroplošanu. Bet spoles ar mazāk tinumiem atkal nevar ņemt, jo tad reģenerācija uz garākiem vilņiem varētu būt pārāk vāja. Bet iespējami lielākā reģenerācija (dziņas kompensējums svārstību kēdē) ir

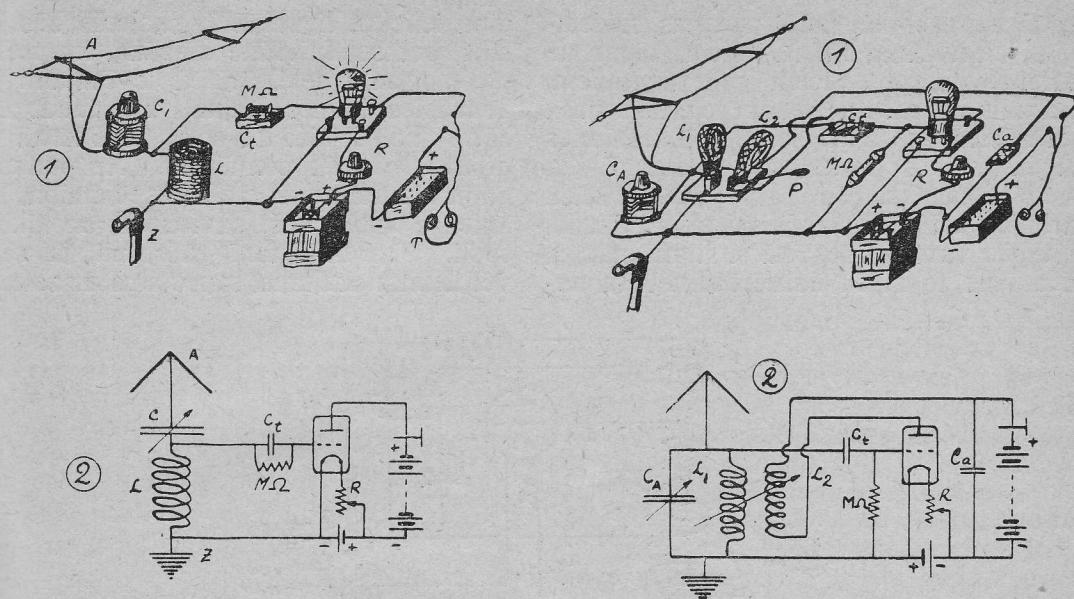

Vecu audiona uztvērēju šemas. Pa kreisi bez reģenerācijas, pa labi ar reģenerāciju.

nepieciešama, lai sasniegtu iespējamīti lieķu uztvērēja selektīvitāti. Tāpēc jāgādā par tādu iespējamību, lai reģenerāciju varētu iestādīt pēc iespējas lēni un viegli līdz pašam kritiskajam punktam, t. i. kamēr uztvērējs gandrīz sāk svarstīties.

Uz to lasītājs varētu atbildēt, ka taču spolu tuvināšanu varētu izdarīt ar sīknoskaņotāja palīdzību pie svīras. Tiešām, tādi sīknoskaņotāji spoliem (ar gliemeža pārnesumu, piem. «Praesident») arī ir pārdošanā. Taču, vispirms, tie ir krietiņi dārgi, tie parasti atrodas aparāta iekšpusē, tā kā lai redzētu spolu stāvokli, ir katrai jāpacel uztvērēja kastes vāks, un bez tam tomēr diezgan nedroši, jo spoles pie lietošanas bieži vien pamatnēs druskus kustās (ir valīgas), un sevišķi spolei tuvinoties vertikālam stāvoklim, t. i. asākai reģenerācijai, tās viegli var pārsiesties mazliet uz otras spoles pusē. Caur to pareiza reģenerācijas iestādīšana ir gandrīz neiespējama, un darbība ar tādu aparātu abonentam bieži var sagādāt grūtus brīžus.

No mainstrāvas teorijas (sk. žurnāla «Radio» Nr. 9 1927. g., lpp. 309) zinam, ka kondensators, ieslēgts mainīga virziešu elektr. strāvas līdā, nav šķērslis, bet


labs vadītājs, un jo labāks, t. i. ar mazāku pretestību, jo šī kondensātora kapacitāte ir lielāka. Tā tad, ja serijā ar reģenerācijas spoli ieslēdzam kondensātoru, kuŗa kapacitāti pēc patikas varam izmainīt, t. i. parasto maiņkondensātoru, un nemot to zināmā lielumā, varam loti ērti un vienlīdzīgi lēni caur reģen. spoli caurplūstošās strāvas lielumu izmainīt, līdz ar to mainot spoles magnētisko lauku resp. reģenerācijas lielumu bez spolu tuvināšanas. Tas būtu otrs uztvērēja modernizēšanas solis.

Visus gadījumus, kur modernizēšana, resp. pielāgošana tagadējām prasībām ir nepieciešama, atzīmēt ir pārāk ilgi. Tāpēc visus apstāklus apsvērsim pie modernizēta audiona apraksta, kuŗa šēmu zemāk pievedam (sk. 38. lpp.).

Iesākot apskatu no antenas, vispirms redzam, ka iepriekš uztvērēja antenas spoles ieslēgts vilņu filtrs (v. f.). Šim vilņu filtram ar pārāk labiem panākumiem izlietojams mūsu žurnāla iepriekšējā («Radio» Nr. 1 1930. g.) numurā aprakstītais modernizētais uztvērējs ar kristala detektoru. Kā tur bij redzams, tad tas, ja no tā izņemam detektoru un telefonus, loti noderīgs ne tikai vietējā (Rīgas) raidītāja izfiltrēšanai pēdējā darbības laikā,

bet tikpat labi lietojams jebkuļas raidstacijas izfiltrēšanai kā uz īsiem, tāpat uz garjiem vilņiem. (Tiem god. lasītājiem, kuŗi min. aprakstu nebūtu caurskatījuši, silti ieteicam to darīt, jo uz to bazēsimies arī turpmākos apskatos.) Lieta tā, ka tagad blakus stacijām ar vajāku jaudu darbojas arī tādas ar visai stipru jaudu, un tāpēc var gadīties, ka šī stiprā stacija, lai arī uz to mūsu uztvērējs nebūtu no-

piņu ieliekot ligzdiņā 2, skalums būs lieķaks, bet selektīvitāte mazāka, kurpretim pie tāpiņas 1 selektīvitāte ievērojami palielināsies, kamēr skalums būs daudz mazāks. Te nu jāiet tas ceļš, kuŗš katrā gadījumā vairāk piemērots. Ar punktēto līniju aizrādīta vēl trešā iespējamība, kur antenas spole tieši savienota ar tikliņa spoli. Tas būtu tanī gadījumā, ja vēlās vēl lielāku skalumu, saprotams uz selektī-

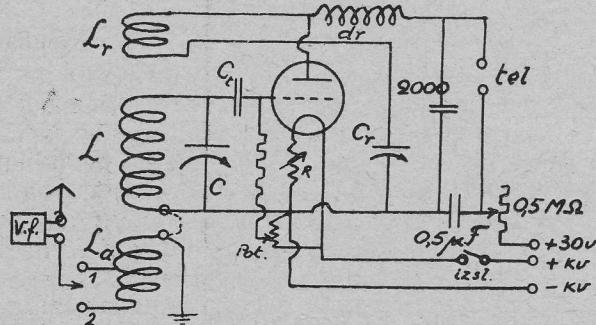

Modernizēta ūaudiona uztvērēja šema.

skanots, tomēr, kā saka, sit cauri un traucē blakus staciju uztveršanu, uz kuŗu uztvērējs ir noskanots. Sevišķi spilgti to var sajust te pat pie Rīgas raidītāja, kurš ar savu spēcīgumu (sakarā ar mazo attālumu) pie vienkāršāka, piem. 1-lampiņas, uztvērēja pilnīgi izslēdz citu staciju uztveršanu savā darbības laikā. Bet ja lietojam filtru, tad, ja arī ne pilnīgi, taču visai ievērojami (Pie 40 mtr. āra antenas, apm. 2 km. attālumā no raidītāja, Latgales priekšpilsētas daļā, Rīgas raidītājs jau nebija dzirdams pie apm. 450 mtr. vilņu garuma uz vienu pusē, bet uz otru pie apm. 650 mtr., tā kā Langenbergas raidstacija uz vilni 473 mtr. jau visai maz tika traucēta no Rīgas stacijas. Red.) iespējams vietējo raidstaciju diezgan labi izslēgt. Pie uztvērēja vien, bez filtra, to visai grūti panākt, jo tad jālieto jau viena vai divas ātrmainī pastiprināšanas pakāpes. Bet šo gadījumu apskatīsim vēlāk. Taļāk ejot, redzam, ka antenā ieslēgta spole La, kuŗas uzdevums ir ātrmainīgās strāvas impulsus no antenas inducēt tīkliņa kēdes spolē L. Antenas spolē ir 2 atzarojumi, vienai viņas daļai un visai spolei, atkarībā no tam, kādu selektīvītātes pakāpi vēlamis dabūt. Antenas ta-

vītātes rēķina. Iepriekšējā žurnāla numurā aizrādījām, ka pārliecīgi asa noskaņošanās iespēja (selektīvitāte) izmaitā skanu tīribu, t. i. tā nogriež tā sauktos blakus vilņus, kuŗi nepieciešami priekš labas un nekroplotas skanu atskalošanas. Taču pie parastā vienlampiņas normalā uztvērēja resp. audiona no tam nav jābaidās, jo tas ir pat labākā gadījumā pietiekoši neselektīvs, lai visus šos blakus vilņus vēl uztvērtu vienādi labi ar galveno vilni resp. svārstību.

Tīkliņa svārstību kēde LC ir tāda pat, ka agrāki aprakstīts. Piemetināms te vēl būtu tas, ka megoma otrs gals nav pievienots pie plus pola tieši, bet pie potenciometra (Pot.), kurš ieslēgts starp abiem kvēlstrāvas vadiem. Ar to panākama labākā nepieciešamā tīkliņa sprieguma iestādīšana, pie dažādiem anoda spriegumiem, jo megoms šo darbību izdara samērā rupji. Tā tad potenciometrs ir paļigs megomam, un Joti uzlabo audiona izlīdzināšanas darbību.

Ka jau iepriekš teikts, reģeneracijas spole Lr ir nekustīgi saistīta ar tīkliņa spoli. Reģeneracijas lielumu te mainām ar maiņkondensātoru, kurš ieslēgts serijs ar spoli un savienots ar kopējo minusa

kvēlstrāvas vadu. Bez tam aiz anoda, iepriekš telefona (vai pastiprinātāja transformātora, ja lieto lēnmaiņu pastiprināšanu) ievietota ta sauktā droseles spole. Šī drosele modernājam audionam ir nepieciešama sastāvdaļa. Lieta ta, ka no lampiņas izlīdzinātās ātrmaiņu strāvas, ja droseles nebūtu, varētu caur telefonu resp. transformatora tinumiem no plūst uz bateriju un tad reģeneracijas iestādīšana būtu visai grūta, jo telefona auklai un tāpat transformātora tinumiem ir samērā liela kapacitāte, kura radītu daudz vieglāku noplūšanas ceļu, nekā caur reģeneracijas spoli Lr un kondensātoru Cr. Aiz telefona (vai transformatora primārā tinuma) vēl ieslēgts lielāks blokkondensātors, ar 0,5—1,0 mikrofaradu kapacitāti, kura uzdevums, no vienas puses, ir caurtikušās caur telefonu vai transformatora primāro tinumu maiņstrāvas daļu novadīt pa iespējami vieglāko ceļu uz mīnusu, un no otras puses, rodošās no anoda baterijas (vai tīklstrāvas aparāta, ka to vēlāk redzēsim) dažādus trokšņus un nevienādības strāvā izlīdzināt, resp. apslāpēt. Šis blokkondensātors gan nav nepieciešams, tomēr ļoti vēlams, jo padara uztvērēja reprodukciju daudz tīrāku, līdzīnu. Vēl ar punktētu līniju aizrādīts kāds blokkondensātors, ar apm. 2000—5000 cm. kapacitāti, kurš ieslēgts aiz droseles spoles, uz mīnusu un uzskatāms ka izlīdzināšanas kondensātors telefonam, kurām tas pieslēgts paraleli. Vai tas uzlabo atskanojuma kvalitāti resp. dzirdamību, ir jāizmēģinā, jo atkarībā no lietojamām dalām un vispārējo vadu montāžu uztvērējā, tas var būt derīgs un var arī nekādu labumu nenest. Tapēc šo kondensatoru katrreiz būtu jāizmēģinā, pievienojot vai atvienojot.

Anoda pievadā vēl parādīta maiņpretestība 50.000—100.000 omu lielumā (vēlāma izmainama), kurās uzdevums ir ieregulēt visizdevīgāko audiona anoda spriegumu, (t. i. to reducēt) jo tas bieži pie baterijām (un tīklstrāvas aparātiem) pakāpeniski nav iespējams izdarīt. Piem. anoda baterijai ir mazākais spriegums, piem. 30 volti, bet lampiņa vislabāki darbojas pie apm. 22 voltiem. Tad ar šīs pretestības palīdzību šo spriegumu reducējam līdz vēlamam lielumam.

Tāds nu būtu īsumā modernizēta audiona vispārējs apskats.

Tālāk apskatīsim lietojamās sastāvdaļas. Ka jau iepriekšējos mūsu žurnāla numuros («Radio» Nr. 4 no 1929. g.) aizrādījām, pie pārbūves mēģināsim izlietot, cik iespējams, mūsu rīcībā jau atrodošās daļas. Bet šeit nu ir viens liels «bet». Lieta tā, ka lai uztvērēja darbība būtu pilnīgi apmierinoša, nepieciešami arī lietot labas sastāvdaļas.

### Kondensātori.

**Kondensātori.** Pirmā kārtā te krit svarā tīkliņa ķēdes kondensātors C. (ar maksimālo kapacitāti 500 cm). Pie tagadējiem apstākļiem, kur stacijas ir tik cieši sablīvētas, un tapēc uztvērējam jābūt ļoti selektīvam, atsevišķas stacijas parādās un izzūd pat uz pus grada kodensātora skalas. Ar parasto noskaņošanos te vairs nevar iztikt, un jāņem palīgā ta saukto sīknoskaņošanos. Tapēc tiem būvētājiem, kuriem būtu kondensātors bez tādas iespējamības, būtu jāpadomā par viņu iegadi. Te varam izšķirt 2 gadījumus. Vispirms pats kondensātors ir bez sīknoskaņošanās, t. i. uz grozamās ass nekustīgi piestiprinātas vairākas kond. plāknes, kurās līdz ar galveno asi tiek grozītas ar skalas palīdzību. Ja ir šāds gadījums, tad bez kondensātora ir jāiegādājās atsevišķa sīknoskaņošanās skala, kurās princips ir tāds, ka uz kond. ass tiek uzbāzta un pieskrūvēta parasti metāla ripa, un tā ar viņas malā piestiprinātu mazu veltenīti vai ripīnu ar kloka palīdzību tiek griezta ar berzes resp. frikcijas palīdzību. Parasti šādām sīknoskaņošanās skalām pārnesums ir 1:25, 1:50 vai tml., t. i. viens kondensātora ass pilns apgrieziens atbilst 25 resp. 50 mazā, grozamā, kloka apgriezieniem. Šāds pārnesums ir vispārējām vajadzībām pilnīgi pietiekošs un lielāku nemaz nevajaga, izņemot gadījumu, ja ir speciālas vēlēšanās vai uzdevumi (piem. pie īsvilpī uztvērējiem, kur tiek lietotas skalas ar pārnesumu 1:100 vai 1:200). Šādas sīknoskaņošanās skalas dabūjamas jebkurā radiopiederumu tirgotavā un maksā vidēji 3—5 latus, skatoties pēc izstrādājuma. Te jāpiezīmē, ka lietojami vienīgi biežuma (frekvences) vai vismaz taisnās viļņu līnijas kondensātori, jo citādi, lieto-

jošiem piem. pusriņķa (pusripas) veida kondensātorus, stacijas kondensātora sākumā ir pārāk cieši kopā, kas ļoti apgrūtinā noskaņošanos.

Otrs veids pie noskaņošanos ir tas, ja kondensātora pašā ir ierīce priekš tam. Parasti galvenā kond. ass ir ar tukšu vidu, caur kuģu izlaista tievāka ass, kuģa kond. pakalpusē savienota ar vienu vai vairākām ripām, un caur bērzi (frikciju) griež galveno asi, ātrāki vai lēnāki, atkarībā no pārnesuma, kuš visumā ir līdzīgs agrāki minētam. Visai lēts un pietiekoši labs ir «Timatameter» tipa kondensators, ar taisno vilņu līniju. Šos kond. vienmēr pārdod kopā ar skalu, un tie vidēji maksā apm. 8 latus.

Agrāk izplātītos sīknoskaņ. kondensātorus ar atsev. griežamu vienu planīti tagad nelieto, jo tad skalas atzīmes nav vienādas. Taču būvētājiem, kuŗiem ir pietiekoši labi vecie kondensātori, ies pirmo ceļu, t. i. iegādāsies tikai sīknoskaņošanās skalu, kuŗas pierikojamas katram kondensātoram.

Reģeneracijas kondensātors Cr var būt visvienkāršākā tipa, arī ar pusriņķa plātēm. Viņa kapacitāte ir apm. 250 cm. Ja nevēlās ar to aizņemt daudz vietas uztvērējā, var lietot mazījos kond. ar cietu dielektriku (piem. Nora un taml.). Pēdējie pat ir labāki, jo dod labāku garantiju pret iso savienojumu, kas var gadīties, ja kond. plates saskaņās. Blokkondensātori (lielumus sk. šēmā) pērkami jebkurā veikalā par lētu cenu. Piezīmēsim, ka tīklija kond. Ct ir labāki nemt tādu ar gaisa dielektriku (kapacitāte 250—300 cm.). Megomam (2 megomi) īņem kvalitātes fabrikāts (piem. Dralovid), jo tad ir garantija, ka uzdotā vērtība tiešām arī būs. Pilnīgi izmetāmi visi megomam agrāki lietojamie silīta stieniši vai pat ar zīmuli vilktās līnijas. Tie tikai traucēs uztvērēja darbību. Vispārīgi te piezīmēsim, ka pie tagadejās augstās radiopiederumu ražošanas pakāpes un gatavošanas serijām, visi fabrikās gatavotie piederumi ir tiešām izcilas labuma, ta ka abonents ar mājas līdzekļiem gatavotās daļas lai nelieto. Iztērētais laiks un nepatikšanas būs sekas no šādas darbības. Mūsu aprakstos mēs ar-

vienu aizrādīsim, kādas daļas abonentam pašam būtu izdevīgi gatavot.

### Spoles.

Spoles uztvērējā ir ļoti svarīgas sastāvdalas. Ar viņu labu tīšanu, novietošanu un vispārīgu iekārtošanu stiprā mērā var uzlabot visa uztvērēja darbību. Ka mērojumi un praktika rādijuši, tad visizdevīgākais spolu veids uztvērējā ir un paliek velteniskās resp. cilindriskās, vai nu tītas uz kāda velteniska izolatora, caurules, vai ka bezķermēņa spole uz tāpiņām, un tapēc turpmāk šo spolu veidu visur pielietosim. Agrāk visai izplātītās šūniņspoles, groza u. c. veida spoles liekas, savu mūžu būs nodzīvojušas, ja tās tagad kaut cik modernā aparātā nekur nelieto. Viņas bij derīgas, kad atsev spoles uztvērējā bij jāizmaina, kad tika lietotas grozamās spoles, kad spoles atrādās uztv. ārpusē u. t. t. Tas viss tagad ir novecojis un vairs neatbilst jaunākām prasībām.


Te atzīmēsim, ka spoles ir viena no tām daļām, ko būvētājam pašam būtu jāgatavo. Tad arvienu iespējama vislabākā pielāgošana, un tās iznāk ļoti lētas. Mūsu gadījumā pieturēsimies pie šāda gatavošanas veida. Uz prescela izolacijas caurules ar 6—7 cm. caurmēru uztinim visas trīs spoles šādā kārtībā. Vispirms antenas spolei La uztinam 24 tinimus, nēmot vidējo atzarojumu pie 12. tīnuma, tad uztinam 60 tinumus tīkliņa spolei L un pēdēji 30 tinumus reģeneracijas spolei Lr. Labākā izrādījusies varā stiepule 0,5 mm caurmērā ar dubultu zīda izolaciju. Tā ir ļoti glīti tinama un aizņem mazāk vietas, neka ar kokvilnu izolēta. Pie tam tā tikai nedaudz dārgāka par pēdējo. Tīšanu parasti visām spoliem izdara vienā virzienā, piem. pa pulksteņa stundu rādītāju.

Prescela veltenim (caurulei) jābūt apm. 12 cm. garumā. Tad uz viņas ērti novietojami visi tīnumi ar vajadzīgiem attālumiem. Šie savstarpējie spolu attālumi ir diezgan noteicoši pie labas, selektīvas uztvēršanas un visumā pie viņiem būtu jāmēģinā pieturēties. Pie savienošanas ieteicam vadīties no apzīmējušiem pie pamatnes ligzdiņu savienojumiem, jo citādi var gadīties, ka reģeneracijas spolei bieži samaina galus un se-

kas tad ir tās, ka skaļuma palielināšanās vietā tā samazinās, t. i. dzirdamība ir sliktāka.

Šādi uztīta spole pie 500 cm. maiņkondensatora aptveres diapazonu no apm. 200—550 mtr., t. i. praktiski visu radiofona vilņu diapazonu.

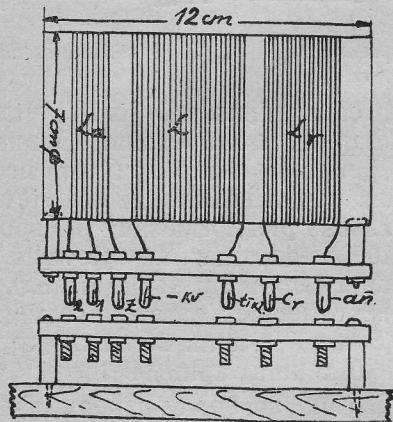Bet ir vairākas ļoti spēcīgas un labas raidstacijas arī uz lielākiem vilņu garumiem, piem. sākot ar Ķeņingrādu (1000 mtr.) un beidzot ar Kauņu (1935. mtr),



Isviļņu spoles šematisks skats.

kurās ikkatrs radioabonents katrā ziņā vēlēsies uztvert jau tāpēc vien, ka šīnā diapazonā tas pilnīgi brīvi šīs stacijas dzirdēs arī Rīgas raidītāja darbības laikā (tas gan domāts attiecībā uz rīdzniekiem, jo provincē Rīgas darbība citu staciju uztvēršanu netraucē). Šiem gariem vilņiem mums jāgatavo otra spole ar vairāk tinumiem, nekā iepriekš minētai. Te tinumu skaits ir šāds: spolei L — 100 tinumi, ar atzarojumu pie 50. tinuma; spolei L — 200 tinumi, bet spolei Lr — 120 tinumi. Šīs spoles var tūt no visai tievas stiepules, piem. 0,2—0,25 mm caurmērā, dubulti ar kokvilnu izolēta. Lieta tā, ka lampīju aparātiem, kur iespējama dziļanās redukcija spolēs ar reģeneracijas palīdzību, nav nemaz vajadzīga resna stiepule, ka to agrāk bieži domāja. To mums pierādīja amerikāni, kuri savos uztvērējos spolēm parasti nelieto resnāku stiepuli par 0,2 mm, un to mēr šie uztvērēji ir ar tādu selektivitāti, tīrskanību un skaļumu, kāda pie mums Eiropā netiek sasniegta. Bet ja nu arī lie-


tojot šādu tievu stiepuli, mēģināsim uztīt spoli pēc iepriekšējā parauga, tad to mēr spole iznāks visai gara, pāri par 22 cm, kas jau ir pārāk neērti un aizņem daudz vietas. Tamēl te rīkosimies šādi. Uz kāda pabieza dēļa ar cirķeli uzzīmējām aploci 35 mm radiusā. Šo aploci sadalam 15 vienadās daļās, un katras daļas krustošanās vietā ar spiralurbi izurbjam 4 mm caurumiņus, kuļos pēcāk iedzīsim apalās 3—4 colligās naglas. Naglas var iedzīt arī tūlīt, bez iepriekšējas urbšanas; tikai tad viņu izņemšana pēc spoles uztīšanas būs pagrūta, un ie-spējams viegli apskādēt tinumus. Caurumiem resp. naglām jābūt stingri state-niskiem, lai spole iznāktu vienāda. Sākam tūt no kādas vietas tādejādi, ka stiepuli 2 naglām laižam pa virsu (ārpusi), tad pa iekšpusi izlaižam 2 naglas, tad nākošām 2 naglām atkal vedam pa ārpusi u. t. t. Ejam atkal parastā virzienā, t. i. pa pulksteņa stundu rādītāju. Tādā veidā uztinam visas trīs spoles, t. i. ar 100, 200 un 120 tinumiem. Pēc katras spoles nobeigšanas ārējās krustošanās vietas apsmērējam ar acetonā ūdenslīdzīgu celuloida (dabūjams drogu veikalos pa dažiem desmitiem santīmu), laujam kādu pusstundu žūt, un tad, naglas ar platkniebjiem pie galviņām griežot, tās viegli izņemam no caurumiņiem. Ieteicam, uzsākot tīšanu, virs koka uzlikt papīra loksni, lai apakšējie tinumi, neuzmanīgi rīkojoties ar celuloida ūdenslīdzīgumu, nepiekalstu pie koka pamata, un nesarau-tos pie spoles noņemšanas.

Šīs uztītās spoles, lai tās varētu ērti nostiprināt, uzbāžam uz tādu pat presce-la (pertinaksa) cauruli ka agrāk, tikai tagad to nemot 5 cm caurmērā. Gadījumā, ja spoles sež druskai valīgi, tās var pie caurules piestiprināt ar dažiem pilie-niem celuloida ūdenslīdzīguma. Tās izskats visumā būs šāds: (Sk. 42. lapp.).

Šādā veidā spole ir ļoti kompakta un tās garums nepārsniegs pirmās spoles garumu, t. i. būs apm. 11—12 cm garumā.

Ja abus spolu komplektus esam uztīnuši, varam tām izgatavot spraudtapiņu un ligzdiņu pamatnes. Te vēl aizkār-sim vienu jautajumu. Bieži tiek izteikta vēlēšanās, lai uztvēršanu uz dažādiem vilņu diapazoniem notiku bez spolu mai-

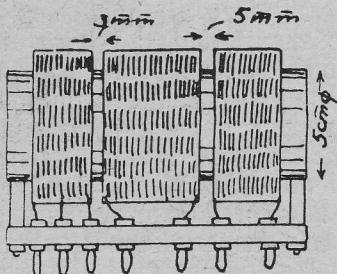nas. Tas, saprotams, ir visai ērti un patīkami. Taču te ir arī dažas nevēlamas puses un, proti, jāiebūvē pārslēgs ar daudziem kontaktiem (mūsu gadījumā  $2 \times 7$  kont.). Tas jau nu prasa lielu darbu, un cik mums zināms, šādi pārslēgi arī pārdošanā nav. Tos vajaga sakombinēt pašam, un parastajām radioamatierim-būvētajam, kurām instrumentus var saskaitīt ar vienas rokas pirkstiem, tas nu glu-




Garo vilņu spoles ārskats.

ži pa spēkam nebūs. Arī mājas līdzekļiem gatavotais pārslēgs it nebūt negarantē labu kontaktu, tā kā te var rasties visai liels nepatīkamu trokšņu avots. Otrkārt, ka nekā, 2 spoļu komplekti, atrodoties blakus viens otram, arī iespāida zināmā mērā viens otru, veicinot zudumus, kamēdēl vismaz selektivitāte var no tam ievērojami ciest. Tapēc esam nākuši pie slēdzienu, ka tās mazās neērtības, kādas rodās, pie spoļu izmaiņas, tiek pilnā mērā atsvērtas ar vienkāršibu un spoļu labāku darbību. (Taču vienā no vēlākiem aprakstiem apskatīsim arī gadījumu ar spoļu pārslēgu, spoles neizmainot. Piezīmējam vēl, ka pārslēgus spoļem lieto tikai tādos uztvērējos, kuri nevar tikt ataisīti, resp. kuļu kastes vāks nav pacelams. Te tad pārslēgs ir nepieciešams. Bet ta kā šādus cietus uztvērējus gatavotikai fabrikās, kamēr amatieri parasi lieto kastes ar vāku, tad arī apskatam mainamās spoles resp. vilņu komplektus.)

Abām spoļu pamatnēm jābūt pilnīgi vienādām, lai tās varētu iestiprināt ligzdiņu listītē. Spraudtapiņām jābūt nesimetriskā sakārtojumā, jo citādi viegli varētu apmainīt spoļu galus. Tapēc nemēsim 3 trolīta (vai cita materiāla) listītes,  $12 \times 3 \times 0,5$  cm lielumā. Vienā listītē iz-

darīsim šādu sadalījumu (skat. zīmējumu).

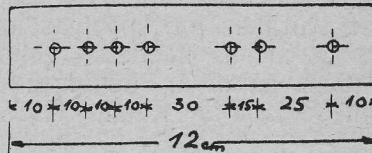Pēc tam saliksim visas 3 listes kopā un saturot tās cieši, vislabāki skrūvjspīles, ar 3 mm urbi uzreizi visām 3 listītēm izurbam atzīmētās vietās uz virsējās lī-



Spraudtapiņu un ligzdiņu sadalījums listītē.

stites, caurumiņus. 2 listītes tad būs spraudtapiņu ieskrūvēšanai, (3 mm caurumi) bet trešā listītē ar 6 mm urbi caurumiņus paplašināsim ligzdiņu ievietošanai. Listīšu piestiprināšana pie spolēm un pamatdēļa redzama no pievestā agrāk zīmējuma (iso vilņu spoļu tišana). Iegādājamais stiepules garums iso vilņu spoļei (0,5 mm) ir apm. 26 mtr., gaļo vilņu spoļei (0,25 mm) apm. 90 metri.

Ievērosim, ka spoles izņemot vai ieliekot, tās ieteicams nemt pie trolīta listītes, bet ne pie velteņa ķermenja, lai neizlauzītu tā piestiprinājumu.

Visu lietojamo materiālu saraksts šādām audiona uztvērējam būtu apm. šāds:

Ebonīta vai aluminijs priekšplatne.

Koka pamatplātnē 1 cm biezumā.

Aluminijs stūreni priekš- un pamatplātnes savienošanai.

- 1 maiņkondensātors ar sīknoskaņojumu (resp. tās skalu) 500 cm. max.
- 1 maiņkondensātors, vienkāršs, reģenerācijai 250 cm.
- 1 vibrējoša lampiņas pamatne.
- 1 reostats.
- 1 megoms (Dralovid, 2 megomi).
- 1 tīkl. kond. 250 cm. ar gaisa dielektriku.
- 1 potenciometrs 600—1000 omi.
- 1 blokkondensātors 0,5 mikrofaradi.
- 1 blokkond. 2000 cm.
- 1 maiņpretestība (neobligātoriska) 50.000—100.000 omi.
- 3 listītes pamatiem (trolīta)  $12 \times 3 \times 0,5$  cm.
- 14 spraudtapiņas ar uzgriežņiem.
- 12 ligzdiņas.
- 4 banāntapiņas, 3 mm skrūves ar uzgriežņiem, izslēgs u. c.

2 spoļu komplekti, īsiem un gariem vilņiem.

1 ātrmaiņu drosele.

### Piezīmes pie daļām.

Attiecībā uz priekšplatni sakāms sekotais. Bieži gadās, ka pie rokas tuvināšanas skalai uztvērējs sāk kaukt. Tas ceļas no nepareizas kond. pievienošanas. Jāievēro, ka viņu rotori **arvienu** pievienojami minus pievadiem resp. zemei. Bieži arī gadās, ka pie rokas tuvināšanas noskoņojums mainas un grūti iestādama reģenerācija. Šeit tad rokas kapacitas iespaidu jānovērš ar metāla ekrānu. Ekranizēšanu var izdarīt tādā veidā, ka priekšplatnes iekšpusē piestiprina lielāku varu folijas gabalu, vai ērtāki, visu priekšplatni nem no metāla, vislabāki 1,5—2 mm biezu aluminiju, kurš ir viegli urbjams un pat ar nazi apstrādājams. Šādas aluminiņa plates vajadzīgos lielumos var dabūt P. T. D. G. D. noliktavā, Vidzemes šosejā 19, un arī dažos dzelzslietu un radiopiederumu veikalos. Šīm aluminiņa priekšplatnē nostiprina abus kondensātorus (t. i. viņu rotorus, jo statoriem jāpiešķiel izolētiem) un izolēti telefona ligzdiņas un izslēgs. Priekšplatne ir savienota ar minusu. Vairāk neko priekšplātnē nav ieteicams novietot, jo citādi tā iznāks pārāk apkrauta un neglīta. Pēc iespējas visas retāki lietojamās daļas, kā reostats, potenciometrs, maiņpretestība u. t. t. novietojami aparāta iekšpusē.

Vibrējošā lampiņas pamatne ir nepieciešama, lai novērstu lampiņas skanēšanu, kurā bieži rodas arī pie niecīga satricijuma.


Reostats nemams velteņveidīgs, bīdams, jo tad tas ērti novietojams vertikāli un aizņem ļoti maz vietas.

### Uztvēreja montāža.

Uztvēreja montāžas šēma šeit ir parādīta, tā kā, rīkojoties pēc viņas, daļu savienošana nekādas grūtības neradīs. Savienojumiem ļoti noderīga mīkstā savienojumu stiepule. Jāievēro, ka visi anoda strāvu nesošiem vadīem, un tāpat kvēlstrāvas vadīem jābūt izolētiem, vai nu uz tiem uzbāžot speciālas izolācijas caurules, vai arī ventīlu gumiju.


Visus kontaktus (savienojumus) vislabāk jālodē, vai arī stipri jāpievelk ar skrūvēm, lai nerastos nevēlami trokšņi.

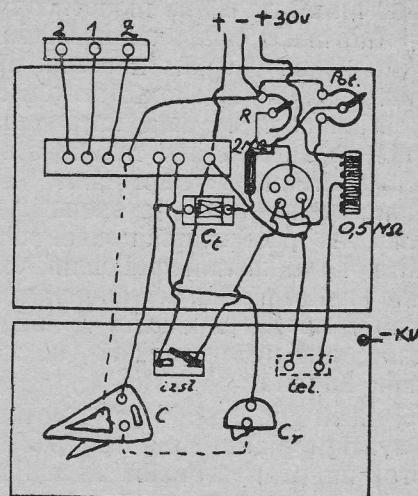Pie daļām vēl pieskaitama drosele, kura, kā jau agrāk teicām, spiež ātrmaiņu strāvas iet caur reģen. spoli un reģen. kondensātoru. To vislabāk gatavot pēc



Modernizēta audiona montāžas šēma.

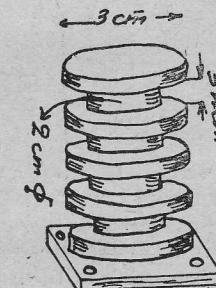šāda paņēmienā. Vislabāk no trolita (0,3 cm) ar šauro zāģīti izzāgējam 5 ripinās ar 3 cm caurmēru, bet 4 ripinās ar 2 cm caurmēru. Centros izurbjam caurumiņus, pēc tam, izbāžot koka vai metāla pulķīti (stiepuli) pa caurumiņiem, ar acetonu salīmējam atsevišķas daļas kopā.



Droseles ķermenis.

Pēc izķūšanas vēl ar vīli noapaļojam asās malas un tad rievīnās uztījam 600—800 tinumus no 0,1 mm izolētas varā stiepules, katrā rievā 150—200 tinumus. Ja tīšanu izdara prātīgi, tad rievās ērti novietojami visi tinumi, bez kā tie paceltos pāri malām. Tīšanu izdara nepārtraukti un vienā virzienā, papriekš pietinot vienu rievīnu, tad nākošo u. t. t. Lai tievā stiepulīte nepārtrūktu, netālu no beigām (un

tāpat sākumā) to der savienot ar resnāku stiepuli, 0,3—0,5 mm, kurū tad izvada ārā un savieno ar anodu. resp. telefona ligzdiņu.

Tāds nu būtu visumā modernizētā standarta (normālā) tipa audions, kādu parasti lieto lielais vairums mūsu un ārzemju fabrikas pie lampiņu aparātu konstruēšanas. Audions ir tā daļa, kura mums uztvertās no antenas ātri mainīgās strāvas padara dzirdamas. Saprotams, te lielu skaļumu nevar prasit, jo skaļuma palielināšana ir pastiprinātāju uzdevums. Ir skaidrs, ka ikkatram audionam var pievienot pastiprinātāju, kā lēnmaiņu, tā arī ātrmaiņu, un kā to izdarīt, to mēģināsim apskatīt attiecīgā aprakstā nāk. mūsu žurnāla numurā.

Vēl mūsu god. lasītājiem te dosim kādā loti svarīgu aizrādījumu (ko parasti neievēro), un, proti, attiecībā uz audina lampiņu tipu.

Tā kā audiona lampiņai nav jāizdara nekāda pastiprināšanas, bet tikai izlīdzināšanas darbība, tad te jāņem lampiņa ar samērā mazu caurtveri, bet ar iespējamī lielu stāvību. To modernizētā uztvērēja vajadzētu ņemt vērā un lietot tikai šim nolūkam piemērotas lampiņas. Tādas lampiņas ir tagad tirgū, piem. Philips A 415, Telefunken RE 084, Valvo A 408, Zenith L 408 u. t. t. Visām šīm lampiņām caurtvere ir 6—7%, bet stāvība vidēji 2,0—2,5 miliampерu uz voltu. Sie lielumi ir noteicoši labai audiona darbībai un pie lampiņu iegādes uz to būtu jāgriež vērība.

Te vēl piezīmēsim, ka visur lietojam 4 voltu seriju. Saprotams, ka var lietot arī citas lampiņas, ar citādu kvēlspriegumu, un arī divtūkriņa lampiņas, ja pie pēdējām anoda baterijas plus polu tieši savieno vēl ar skrūvīti lampiņas pamatnē. Anoda spriegums te var ievērojami paze mināties, lai gan, no otras puses, arī parastās, agrāki minētās 3 elektrodu lampiņas anoda spriegums reti pārsniedz 20 voltus. Bet patreiz 4 voltu serija atrodas vislabākā izveidošanas stadijā, jo ir visvienveidīgākās.

Rakstu nobeidzot, aizrādīsim, ka apiešanās ar uztvērēju ir visai vienkārša. Pievienojam kvēl- un anoda baterijas, pieslēdzam zemi un antennu (ligzdiņā 2), un

tad uzmanīgi griežam reģen. kondensātoru, lai redzētu, kurā vietā uz skalas iestājas reģenerācija. Pareiza reģenerācija raksturojas ar nestipru, vienmērīgu šņākoņu telefonos. Tad griežam noskaņošanos kondensātoru C, līdz atrodam kādu staciju (resp. tās «svilpi») un tad izvedam reģen. kondensātoru, līdz skaņas ir skaidras. Piemetināsim, ka ieteicams arvien lietot iespējami lielāko reģenerāciju, gandrīz robežā uz svārstību punktu, jo tad skaļums un selektīvītāte ir vislie läkie.

Aprakstītais uztvērējs tām personām, kurās klausās ar galvas telefonu, dos pieteikšķā telefona skaļumā apm. kādas 20 un, pie labas, klajas antenas uz laukiem, pat vairāk stacijas. Parastajam radioabonentam, kurām no svara ir pate priekšnesumu noklausīšanās, šis skaits ir pilnīgi pietiekošs, jo te ietilpst visas lie lākās un labākās Eiropas radiostacijas. Lai ērtāki būtu atrast stacijas, ieteicams uztvērēju graduēt. Tam nolūkam uz rūtiņu papīra (milimetru papīra) uzvelkam ar zīmuli 2 stateniska līnijas. Uz vertikālās ass atzīmējam vienādos attālumos, piem. ik pa 50 mtr., vilnis no 200—550 mtr., bet uz horizontālās ass, tāpat vienādos attālumos, kondensātora skalas gradus, piem. ik pa 10°. Tad meklējam ar uztvērēju kādu staciju. Tā, piem., Rīga būs varbūt uz 140° kond. skalas. Tā kā tās vilnis ir 524 mtr., tad uz abu līniju krustošanos vietu atzīmēsim punktu. Tāpat to izdarīsim ar dažām citām labi dzirdamām stacijām, atrodot vilņu garumus metros programu tabelēs. Pēc tam visus dabūtos punktus savieno ar nolīdzinātu līniju. Tādā kārtā, vēlāk, pēc šis liknes iespējams atrast jebkuru staciju, kas visai atvieglo sekošanu dažādiem priekšnesumiem.

Vēl viena maza piezīme. Šis uztvērējs visumā, Rīgā, netālu no raidstacijas, būtu mazāk lietojams, jo tas nespēj pārstrādāt to lielo enerģiju, kādu antena uztver no raidītāja. Lieta tā, ka resonansa spriegumi Rīgā ir visai lieli, 5—15 volti, atkarībā no antenas un attāluma no Rīgas centra, t. i. P. T. D. nama. Bet audions var labi pārstrādāt tikai tādas enerģijas, kurās spriegumi nepārsniedz dažus voltus, 1—3 voltus, jo tikai tād skaņas nav

«pārkliertas», t. i. kroplotas. Tās ir gan klusākas, un lai pēc tam nodarbinātu skalruni, jālieto kāda lēnmaiņu pastiprināšanas pakape. Vispārīgi jāievēro, ka skalumu jādabū no pastiprinātāja, kur pretim audiona darbs ir vienīgi atnākošos impulsus izlīdzināt. Vietējā raidītāja nekroplotai uztveršanai ar lampiņu aparatū nepieciešams cits iekārtojums, un to

apskatīsim mūsu žurnāla nākošā numurā, pie raksta par pastiprinātājiem. Interesantu vērību griežam arī uz agrākiem rakstiem mūsu žurnālā, piem. uz inž. Lintera kga rakstu «Taisngriešana caur negatīvo tīkliņa priekšspriegumu» (anode bend rectification) žurn. Nr. 2 no 1928. g., lpp. 45, kur ir apskatīti vietējā raidītāja nekroplotas uztveršanas principi.

**Elektrons.**

## Moderno radiolampiņu katoda veidojumi.

Mūsu redakcijā ir ienākuši vairāki pieprasījumi resp. jautājumi, ko nozīmētu nosaukumi, kā torija, oksida, minivatt, koloīda u. t. t. lampiņas. Tā kā minētais varbūt interesētu arī dažus citus lasītājus, ūt ievietojam mazu paskaidrojošu rakstu par šiem nosaukumiem.

Vispirmā kārtā te atzīmēsim, ka šie nosaukumi stāv sakarā ar lampiņas katoda (kvēldiega) uzbūvi. Pēc šī uzbūves veida lampiņas tiek arī šķirotas. Bet viens nosaukums tagad yar tikt uzskatīts kā kopējs visām lampiņām, proti nosaukums «minivatt». Ar tādu apzīmējumu izteic parasti to, ka lampiņa savai darbībai patēri minimālāko vatū skaitu, t. i. mazāko energiju kvēldiega sakarsēšanai. Šis kvēldiegam patērētais jaudas lielums, atkarībā no lampiņas konstruktīvā izveidojuma, tagad vidēji svārstas no 0,06—0,7 wattiem, pie 60—150 miliampерu stipras patērētās strāvas. Lai gan šo nosaukumu vairāk lieto «Philips» sabiedrība savām lampiņām, taču to pašu iespējams lietot arī citu fabriku gatavojuumiem, ja viņu lampiņu kvēlstrāva nepārsniedz zināmu helumu, varbūt pie 0,15 amperus.

Pārējiem nosaukumiem jau neko kopēju nevar atrast, un tie rāda mums viena tipa atšķirību no otra. Ūt būtu sakāms sekošais.

Katods (labāki sakot: kvēlkatods) radiolampiņā ir svarīgākā sastāvdaļa, ar kurās izveidošanos, progresu stāv sakarā visa radiolampiņas attīstība. Tikai pateicoties pareizai elektronu emisijai (izstarošanai) no katoda lampiņa arī dos to, ko no viņas sagaida. Bez radiolampiņām, kurš ir speciāls gadījums, pareiza katodu izveidošana ir no svara arī rentgena spuldzēm, strāvas taisngriežiem u. c. elektr.

rīkiem. Pareizas katodu darbības studijām ir piegriezušies daudz techniku un ķīmiķu, tā kā šo nozari, zināmā mērā, var uzskatīt pat par patstāvīgu.

Patreizējie galvenie katodu pētītāju mērķi būtu šādi:

- 1) bagātīga emisija un pastāvīgi būt gatavam elektronu emitēšanai;
- 2) lai elektronus emitētu (izstarotu) pie pēc iespējas zemas temperatūras, t. i., lai katoda karsēšanas enerģija būtu vismažākā;
- 3) lai katoda darba mūžs būtu ilgs, resp. labāki atmaksātos.

Pirmās vielas, pie kurām novēroja elektronu izstarošanu, bij metaliska platīna un stādu šķiedru ogle. Platīna (dižmetals), pateicoties īpašībām pretoties dažādām ķīmiskām un fiziskām iedarbībām, deva itin pastāvīgu elektronu emisiju no sākuma. Bet tā bij visai niecīga un ar laiku strauji krita, kolīdz okludētais (uzsūktais) ūdeņradis pie ilgākas karsēšanas no kvēldiega bij izdzīts ārā. Tad emisija paliek gandrīz nulle. Tomēr ar laiku konstatēja (ne tik pie platinas vien), ka ir gāzes (kvēldiega virspusē), kurās elektronu izstarošanu veicina vai to aptur. Atroda arī, ka izstarošanu sevišķi veicina skābeklis. Šī gāzu īpašība arī radījusi sevišķu katoda veidu, tā sauktos «gāzu katodus». Tie gan vēl loti maz izpētīti un tamdēļ viņu spējas maz zināmas.

Ogles pavediens (pāroglota stādu šķiedra) zināmos labvēlīgos gadījumos ir spējīgs dot visai intēnsīvu elektronu izstarošanu. Taču te drīzi atdūrās uz grūti pārvaramām pretestībām. Vispirms pie parastiem oglu pavedieniem nav iespējams panākt nepieciešamo augsto vakuumu, jo tas satur sevī pārāk daudz uz-

sūktu gāzu vielu. Bez tam tas ir pārāk porains, trausls un tam ir tieksmes uz «izputēšanu», t. i. pāreju it kā gāzveidīgā stāvoklī.

Pirmais praktiski lietojamais kvēlkatods tika 1904. gadā koñstruēts no pazīstamā vācu technika Wehnelta. Pateicoties sev. gadījumam, tas bij arī pirmais oksidu katods, jo uz platinas atrodas dažādi netīrumi, kuri izsauca ļoti spēcīgu elektronu izstarošanu. Pakalpētot izrādījās, ka sevišķi zemesalkaliju metali (piem. kalcījs, stroncijs, barijs u. t. t.) šinī ziņā izdevīgi. Tāpēc Wehnelts apsmērēja ar šiem oksidiem platina diegu, un tad krieti liela elektronu izstarošana bija panākama jau pie zemas kvēltemperatūras. Arī pirmais radiopastiprināšanas lampiņu konstruktors von Liebens gāja šo pašu ceļu.

No šiem kvēlkatodu pirmsākumiem pākpeniski izveidojās tagadējie lampiņu katodi. Jāatzīmē, ka arī vēl tagad dažas firmas resp. fabrikas lieto Wehnelta pañēmienu, t. i. oksida kārtiņu uzsmērē uz platina serdi (pašu kvēldiegu). Neskatoties uz to, ka pats process ir visai grūts (sīkumains), šādi katodi ir vēl visai neizturīgi, un ārkārtīgi jūtīgi pret mazāko pārkarsēšanu (lampas paliek «kurlas»), jo pie mazliet augstākas pavediena temperatūras oksida kārtiņa no virspuses izgaro.

Šķiet, amerikuņu General Electric Co. pirmā ieveda lietošanā katodus ar volframa kvēldiegu. Šis dižmetals, ilgi jau pažīstams parasto elektr. spuldžu fabrikācijā, biji ļoti piemērots arī radiolampiņām, un var pat apgalvot, ka tagadējie izcilus sasniegumi ir bijuši iespējami vienīgi ar šī materiāla pielietošanu. Labākiem fabrikātiem visiem ir volframa karsēšanas pavediens. Tagad (pēc Pintsch'a pañēmienā) iespējams izstrādāt ārkārtīgi homogenus (vienveidīgus) kvēldiegu, tā sauktos «vienkristala» pavedienus, kas lielā mērā pārspēj parasto volframu kāķimisku, tā mechanisku īpašību ziņā.

Šajās pat General Electric Co laboratorijās techniķis Langmurs atrada, ka volframa pavedieni ar niecīgu torija saturu sāk izstarot elektronus jau pie daudz zemākas temperatūras, kā parasti. Pa pavedienu sadalītais torijs zem tempera-

tūras iespāida difundē (izspiežas) pavedienā virspusē, radīdams it kā plānu torija kārtiņu. Šāda difusija, pateicoties porainai struktūrai, sevišķi izdevīga bij agrāki minētam volframa «vienkristala» pavedienam un bij laiks (dažus gadus atpakaļ), kad radioaparātos citas lampiņas, izņemot torija, nevarēja nemaz atrast.

Jaunākā laikā esam atkal atgriezušies pie pirmajiem Wehnelt'a principiem, t. i. oksida pārkātiem pavedieniem. Tie tagad sasniegusi tādu attīstības pakāpi, ka pilnīgi izspieduši visus pārējos katus (piem. torija un tīra volframa), vismaz uztverošās lampiņās. Tagadējā oksida kārtā ir ļoti tīra, izturīga pret karsēšanu un mechaniskiem iespādiem. Uz pavediena, kurš parasti ir no tīra volframa (pie vienkāršākām lampām arī no mazvērtīgāka metala), oksida kārtu uznes ar tā saukto «iztvaiķošanas» pañēmienu. Tā princips ir apm. šāds. Uz lampiņas anodu uzliek (uzsmērē) tādas vielas, kurās pie karsēšanas attīstītu alkalisko metalu tvaikus. Pavediena virspusē ir viegli apoksiēta caur karsēšanu. Tagad anodu karsējot, izdalas no tā, piem., metaliskā barija tvaiki, kurus reducē kvēlpavediena oksidētā virskārtā, tā kā uz pavediena rodas barija oksida kārtiņa, kura ir pilnīgi tīra un labi turas pie serdes. Tamāldzīgā kārtā arī nosēdina uz serdes (parasti platina pavedienu) pariekš piem. barija tvaikus un tad tos oksidē ar balonā palikušām skābekļa paliekām. Pēc šī principa ir gatavotas lielekā daļa radiolampiņu, ka Philips, Telefunken, Valvo u. c.

Otrs, bieži arī lietojams pañēmiens, oksida kārtas uznešanai ir tā sauktais «koloidus» pañēmiens. Barija, stroncija vai kalcija savienojumus sagatavo koloidālā (sīki sadalīts kādā šķidrumā) stāvoklī un tad elektrolitiskā celā uz volframa pavedienu uzliek virsū viņu kārtiņu. Šeit panākama tāda pat kārtas tīrība un kompaktība un bez tam var uzlikt dažāda biezuma kārtas (pēc patikas). Pēc šī principa ir gatavotas pēdējā laikā stipri reklamētās «Vatea» radiolampiņas.

Trešais pañēmiens, kurū arī šād un tad pielieto, ir tāds, ka uz lampiņas anoda uzlikta kārtiņa ar barija sāli saturošu vielu. Pie lampiņas darbības, pateico-

ties siltumam, pastāvīgi izdalās barija tvaiki, kuri tad automātiski gādā, lai katodam būtu pietiekoša kārtīja elektronu emisijai. Šis paņēmiens arī dod iespēju ar pārnākošām uz katodu barija molekulām iznīcināt ap katodu rodošos negatīvo telpas pildību.

Cik ilgi patreizējais stāvoklis katodu

technikā paliks, nav iespējams noteikt. Ar katu dienu technika mums rāda jaunas perspektīves, jaunas iespējamības, tā kā arī šīnī ziņā var gadīties, ka jau varbūt rītdien, sakarā ar elektronu termisko procesu pētījumiem un techniskām prasībām, kvēlkatodi varbūt pavisam citādi tiks izveidoti.

K.

## Vai īsvīļņu uztvērējs patreiz var apmierināt vienkāršu klausītāju?

«Īsie radioviļņi devuši iespēju sazināties no Holandes uz Indiju pa radiotelefoni! Nauenas radiostacija izdarījusi sekmīgus mēģinājumus bezdrāts telefoniņā starp Berolini un Tokiju (Japanā)! Nodibināta kārtēja telefona satiksme starp Eiropu un Dienvid-Amerikas valstīm! u. t. t.» Speciālā un nespeciālā presē un žurnālos loti bieži parādas šāda veida lakoniski ziņojumi un visur starp rindām it kā lasāma neizteiktā doma: īsie vilņi spēj visu! tie ir visvareni! slava īsiem viljiem.

Parastais radioklausītājs vien nobīnēsies, lasot šādus ziņojumus. Reiz īsie vilņi var darīt tādus lielus darbus, kamēdēl tad tos nelieto radiofona vajadzībām, jo, lūk tepat, Aluksnē vai Liepājā Rīgas radiofonu it «švaki» dzird pat uz vairākkāmpīnu uztvērēju. Kapēc te nelieto «īsos vilņus», reiz tiem tāda spēja jo tāli izplātīties. (Tāda veida jautājumi ir redakcijai iesniegti. Red.)

Dažos mūsu žurnāla «Radio» agrākos numuros, ka arī daudzos pārējos radio-techniskos laikrakstos un brošūras ir ievietoti īsvīļņu uztvērēju būves apraksti. Te lasītājs redzēja, ar kādu vienkāršu ierīci tas, ka saka, var klausīties «visu pasauli». Parastais reģeneratīvais audions ar nelielām spolēm, parasti 3—10 tinumiem, vienkāršā konstrukcijā, ir viss, kas vajadzīgs šo īso vilņu uztvēršanai. Un ja te vēl pierīko 1 vai 2 lampīnu lēnmaiņu pastiprinātāju, tad uztvērējs mums ir, ka to bieži apzīmē, «uz ef ef».

Ir bijuši tādi radiocienītāji, kuŗi šos uztvērējus ir uzbūvējuši. Bet nu visas brīnišķīgās «pasaules dzirdēšanas» vietā tie dzirdējuši dažas telegrafa stacijas vai pat tikai viņu «svilpītes». No telefonijas,

resp. muzikas no «Australijas vai Amērikas» ne vēsts, kaut vai uztvērēju sit kopā. Un ta ka telegrafa zīmes, izņemot uztverōšas stacijas telegrafistus, nevienu nevar interesēt, tad dabiski, ka pēc dažiem nesekmīgi pie uztvērēja pavadītiem vakariem vai naktīm īsvīļņu uztvēršanas prieki ir izgaisuši ka dūmi, bet pats uztvērējs nobidīts «veco lietu lādē».

Drusku savādāka ir lieta, ja ir darišana ar tā saukto «īsvīļņu amatieri». īsvīļņu amatiers ir tāds pat radioabonents, ka visi pārējie; bet tas parasti drusku pārziņ morze telegrafa zīmes un ir spējīgs uz dzirdi kaut ko no raidītām zīmēm izlobīt. Un tas nu uztver staciju, piem, ar izsaucienu «JNA». Katrā ziņā tam pie rokas būs kāda grāmatiņa vai tabele, no kurās tas redzēs, ka uztvērtā stacija ir Tokio Japanā. Kāds cits izsaukums, piem. «PLU» tam rādīs, ka tas nupat dzirdējis holandiešu koloniju staciju Bandoengā, Jāvas salā, u. t. t. Parasti pirmais prieks par šādu rezultātu ir visai liels. «Skat' vien,» tas nodomā, «nupat dzirdēju no zemes lodes otrās puses». Tas pats ir arī, ja sāk klausīties speciāli īsvīļņu amatieriem ierādītā diapazonā. (42,8—41 m un 21,4—20,8 m). Te nu tas dzird veselu baru staciju, dažādās skāņās, un ar dažādu darbu (no telegrafiskā viedokļa parasti visai bēdīgu). Tas redz, ka nupat tas uztvēris kādu zviedru amatieri, vai kādu somu, vai arī angli, austrieti u. t. t. Naktis bieži var sadzirdēt arī kādu austrālieti vai amerikānieti «ie-pikstamies».

Ja nu mūsu īsvīļņu klausītājs nav «īsts radioviļkss», tad arī šie darbi viņu daudz neinteresēs, jo tur itneka interesanta nav. Kodeti pieprasījumi (parasti starptautiskā

Q kodā) par dzirdamību, toni, vilni u. t. t. Īsts «radiovilks» šos pieprasījumus vaiga sviedros pieraksta, dzirdētos izsaukumus paziņo attiecīgām biedrībām, tās tos paziņo tālāk un beigās no dzirdētā raidītāja saņem ta saukto «Qsl» resp. kvites kartīnu redzamai piemiņai. Ar to tā «spēlīte» pabeigta un atkal var sākties jaunu.

Laudīm, kuŗi, ka saka, īso vilņu diapazonā atraduši «savu pasauli», šāda rotaļa ir visai patīkama un tie daudz naktis negurstoši pavada pie sava uztvērēja, jo domā daram svarīgu darbu. Taču, kas bij no svara gadus desmit atpakaļ, kad īso vilņu diapazons nebija tā izpētīts, vairs nevar tikt attiecināts uz tagadni. Tagad viss īso vilņu diapazons nosēts ar komercielām raidstacijām valsts mērogā, tas pārāk labi izpētīts, ir zināmas dažādas iespējamības, un kādā amatiera rotaļa te neko jaunu nevar ienest. Tapēc arī amatieriem iedalītas tikai dažas šauras joslas (sk. agrāki). No visiem īsvilņu amatieriem varbūt daži procenti (ar izcilus radiotehnikas zināšanām) dara tiešām kādu zinātnisku resp. technisku pētījumu darbu, kuriem varētu vēl piešķirt kādu nozīmi. Pārējie, ka jau teikts, «spēlē īsvilņu spēlites».

Ja nu šāds slēdziens jāizdara attiecībā uz «īsvilņu amatieriem» tad vēl mazāka interese var būt parastam klausītājam attiecībā uz īsājiem vilņiem. Ne tiem interesē telegrafiskie izsaukumi, ne kartīnu apmaiņa, ne pats telegrafiskais darbs. Telefons un mūzikā tiem būtu no svara. un tie, lūk, īso vilņu diapozonā vismazāk atrodami. Lai gan sarakstos atzīmētas vairāk desmit radiofona stacijas, kuras noraida arī īso vilņu diapazonā, taču lieklāk daļa no tām strādā loti neregulari un izdara vienīgi mēģinājumus. Regulārs, samērā, darbs Eiropā ir tikai Vācijas «Weltsender'am», Anglijas «Chelmsfordas» stacijai, Philips īsvilņu stacijai Eindhovenā «PCJ», Motalai, Kopenhagēnai (Lyngby) un varbūt Poznaņai. Taču arī te darbs parasti ir ar pārtraukumiem, dažādās nedēļas dienās. Amērikas un Australijas radiofona staciju uztvēršana ir parasti saistīta ar dažādām nejaušibām, ta ka te kaut kādā noteiktība vēl mazāk jespējama.

Kamīdēl tas tā, tagad jautās lasītājs? Bij visvarenie īsie vilņi un uz reizi — nekas. Lai visas parādības saprastu, te mazliet pakavēsimies pie īso vilņu izplātišanās īpatnībām.

Visumā šeit pieņemsim, ka lasītāji jau būs iepazinušies ar rakstu «Tāluztvēršanas brīnumi», kurš ievietots mūsu žurnālā «Radio» Nr. 3 no 1929. g. Tapēc dažas vietas, kuras tur minētas, te neatkārtosim. Vispārīgi atzīmēsim, ka agrāk (dažus desmitus gadus atpakaļ) bij iekārtas, ka lielu attālumu veikšanai vispirms bij vajadzīga lielāka izstarotā enerģija (jauda) un, otrkārt, lielāks vilņu garums. Iemesls šādam uzkatam bij tas apstāklis, ka zemes virsmas īpašības var stipri ie-spaidot vilņa izplātišanos, t. i. īzplātišanās ir atkarīga, vienkārt, no zemes elektrības vadamības, un otrkārt no viņas dielektriskās konstantes. Zemes virsma, vai nu cietzeme, vai okeāns nav ne labs vadītājs, ne arī labs izolators, bet gan, ka saka, ir pusvadītājs. Ja zemes virsma būtu ideals elektrības vadītājs, elektromagnetiskie vilņi viņā neiespiestos, bet slīdētu pa virsmu, t. i. izplātītos uz visām pusēm. Ja virsma būtu izolators, tad vilņi visi tūlīt iespiestos viņā, tie neizplūstu. Bet pusvadītāja daļa energijas iet zemē, bet daļa izplātās pa virspusi. Un te nu izrādījies, ka, jo garāks ir vilnis, jo mazāka dala iespiežās (uzsūcās) zemē, tādējādi atstājot lielāku procentu lietderīgam darbam. Tapēc arī vilņu garumi pakāpeniski pieauga, līdz sasniedza 10—20 un pat vairāk kilometru garumu. Bez šīs labākās izplātišanās iespējas šiem «kilometri» vilņiem vēl nenoliedzamas ir tās priekšrocības, ka tie mazā vai pilnīgi nekādā mērā netiek iespaidoti no zemes atmosfiras, t. i. tie vienādi labi dzirdāmi ir dienā, ir naktī, kurpretīm īsākiem vilņiem, piem. zem 1000 mtr., šīs parādības ir visai traucējošas. Arī «radiolaiks», t. i. pagaidām vēl maz izpētītās parādības par tālu staciju dzirdamību dažādos meteoroloģiskos apstākļos, te gandrīz nekādu loju nespēlē.

Taču visas šo garo «kilometru» vilņu priekšrocības tiek anulētas ar vienu atzīmējumu, kuru dzīvē sauc par «rentēšanos». Izrādās, ka ar vilņa garuma palīlināšanu loti ātri pieaug arī izdevumi, kas

# *Liels pārsteigums!*

## **HEGRA-MAGNET-DYNAMIK**

Jaunais „HEGRA-MAGNET-DYNAMIK“ aizpilda starpu starp normalo magnetisko, un dinamisko skaļruni, un lietojams radio un gramofona pastiprināšanas iekārtas līdz 2 vattu jaudas lielumam.

Magnetiska sistema, kamdēl darbojas bez ierosmes. ļoti jūtīgs, kamdēl lietojams pie ikkatra radiouztvērēja. Mazāki iegādes izdevumi par dinamisko skaļruni.

**Labākais skaļrunis  
tagad un nākotnē.**

Pieprasiet prospektu. Arnold Witt, Rīgā, Waļņu ielā № 3.

jau staciju ekspluatāciju vairs nedara par izdevīgu. Katrs noraidītais vārds vai pat zīme izmaksā lielas summas, tā kā telegaramu takse vien spēj atbaidīt lietotājus. Lieta tā, ka garo vilņu raidstacijām vajadzīgas grandiozas spēka ietaises, ar milzīgām antenu iekārtām. Tas tapēc, ka antenas lietderīgais darba grāds pie garo vilņu stacijām ir visai niecīgs, t. i. attiecība starp tiešām izstaroto (elektromagn. vilņu veidā) un antenā iespiesto (iepumpeņo jaudu) ir ļoti maza, citiem vārdiem, lietderīgā darba koeficients ir mazs. Salīdzinājumam te var pievest piemēru no milzīgās Nauenas raidstacijas (DFY), kurā strādā ar 18.060 mtr. vilņa garumu. Viņas antenas jauda ir parasti 400 kilovati, bet tiešām lietderīgi telpā izstarotā jauda ir tikai apm. 20 kilovati. Tāpat Karnaunonas stacija Anglijā (MUU), kurā uztur telegrafa satiksmi ar Nujorku, no 100 kilovatiem antenā iedzītās jaudas elektromagn. vilņu veidā izstaro tikai ap 3,6 kilovatiem. Tas pats ir sakāms pie visām pārējām garo vilņu stacijām.

Antenas lietderības koeficientu parasti izteic ka dalījumu no «antenas pretesti-

bas» un ta saukto «izstarošanas pretestību». Jo lielākā ir pēdējā (t. i. jo lielāks skaitājs), jo lielāka ir izstarotās enerģijas daļa. Ilustrācijas dēļ varētu pievest piemēru no Nu-Brunsvikas raidstacijas Amēriķā. Te mērījumi devuši, ka antenas pretestība (t. i. kopējā) ir 0,5 omi, bet ant. izstarošanas pretestība 0,07 omi. Lietderības koeficients, izteikts procēntos, tad būs:  $0,07 : 100 : 0,5 = 14\%$ .

Nu-Brunsvikas staciju te pieņemam tāpēc, ka tā ir ar vislabāko iespējamo lietderības koeficientu, kāds vien pie garo vilņu stacijām iespējams. Pie citām raidstacijām apstākļi ir daudz nelabvēlīgāki, kas dod daudz mazāku procentu, parasti apm. 5—10%. Šis ir arī iemesls, kamdēl garo vilņu stacijām ir tik milzīgas dimenzijs, piem., Saint-Assize Francijā, Regbi Anglijā vai Nauena Vācijā; tām jāpārstrādā miljoniem vatū enerģijas, lai kādu ziņu nosūtītu pāri okeānam vai cietur.

Šāds ieskats valdīja līdz tam laikam, (t. i. līdz apm. 1918.—19. g. g.), kamēr amerikāni un angļi privatiem raidītājiem (amatieriem) neizdevās sazināties


uz lieliem attālumiem, strādājot ar krietni īsiem vilniem, zem 200 mtr. un lietojot visai niecīgu jaudu, apm. dažus desmitus vatu. Ja izdarītu slēdzienus pēc agrāki pieņemtiem likumiem, tad šiem vilniem jau pēc dažiem simtiem, pat desmitiem kilometru vajadzētu pilnigi iznīkt, jo tos absorbētu (uzsūktu) zemes virsma. Bet sazināšanās notika uz dažiem tūkstošiem kilometru, pie tam ar niecīgu jaudu. Tā tad kautkas agrāki lietojamos aprēķinos nesaskanēja, ja īsiem vilniem pierakstīja analogisku izplātišanos ar garajiem vilniem, ievērojot sevišķi absorpciju no zemes virsmas. Ja turpretī šo absorpciju neņēma vērā, t. i. ja uzskatīja, ka zemes virsma nekādu vājinošu iespaidu uz vilnu izplātišanos neatstāj, tad aprēķinātie skaļumi, t. i. gala energijas, saskanēja ar novērojumiem uztvēršanas vietā.

Tas bija ļoti svarīgs slēdziens. Tikai sākumā vēl nevarēja izskaidrot, kāds tam bij iemesls. Ar vilnu saisināšanu tika izdarīti arvienu jauni, pārsteidzošāki, novērojumi, un proti tādi, ka piem. pie vilniem zem 70—60 mtr. uztvērtā jauda ārkārtīgi ātri samazinājās, pat jau pēc dažiem desmitiem kilometru neko nevarēja reģistrēt, tad piem. uz vairākiem simtiem kilometru nekas nebija dzirdāms, un piepēši, kādus tūkstots km. attālumā no raidītāja, stacija atkal bij reģistrējama, pie tam ar ļoti lielu intensivitāti.

No šiem novērojumiem slēdza, ka vilniem zem 200 mtr. ir savādāks izplātišanās veids, nekā garākiem par minēto, t. i. šie vilni neizplatās vairs pa zemes virsmu, bet gan izdara it kā lēcienu telpā, uz augšējiem atmosfēras slānjiem, kur tie tiek liekti un atstaroti, (ko savā laikā jau izteica Hivisaids), un pēc tam atkal atgriežās uz zemes virsmu, bet jau lielā attālumā no raidītāja.

Pievēstais zīmējums ūematizētā veidā attēlo šādu vilnu izplātišanos. No raidstacijas A iziet 2 vilnu veidi: a un b. Pirmais piekļaujās zemes virsmai un jau nelielā attālumā (piem. punktā c) no raidītāja A, praktiski ir iznīcis, t. i. uzsūkts. Bet vilnis b ir it kā atrāvies no zemes virsmas un zem kāda leņķa virzās uz augšējiem atmosfēras slānjiem (Hivisaida slāni). Skat. «Radio» Nr. 3 lpp. 81.), tur

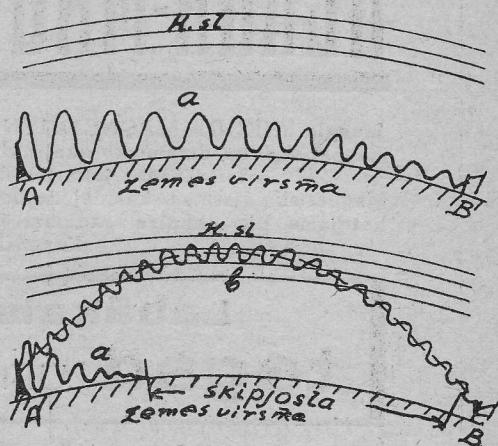tiekt liekts resp. atstarots un punktā B atkal sasniedz zemes virsmu. Tā tad, stacija A ir dzirdāma līdz attālumam c, tad no c līdz B nav nekas dzirdams, jo elektromagn. vilni joņo augstu virs mūsu galvām (apm. 100—150 km. augstumā). Attālumam c—B ir sevišķs nosaukums. Angli un amerikāņi visai izdevīgi šo tukšo



Garo un iso vilnu izplātišanās ūematizēta aina, Augša: „kilometru” vilnu ceļš piekļāvies zemes virsmai un vilnis pamazam iznīkst ar attālināšanos no raidstacijas A.

Apakša: apm. 40 mtr. vilnu ceļš; a ir vilna daļa, kura izplatas pa zemes virsmu un ātri iznīkst b ir telpas vilnis. H. sl. ir Hivisaida slānis.

joslu nosauc par «Skipzone» (t. i. «lēciena josla»), jo šeit vilnis lēc pāri šai joslai. Vācieši šo joslu apzīmē par «tote Zone» (mirušā josla), jo te raidītājs nav dzirdāms, ir it kā miris, izzudis.

Saprotams, ir pilnīgi aplams uzskats it kā raidītājs izstarotu uz reizi 2 vilnu veidus: telpas un virsmas. Tas tā nav. Izstarots tiek pilnīgi noteikts, viens vilna veids; tikai viena daļa, ka to jau agrāk teicām, iziet telpas augšējā daļā, otra izplātās pa zemes virspusi un tiek ātri absorbēta. Jo īsāks vilnis, jo lielāka enerģija izplātās telpas vilnu veidā. Kapēc tieši viena daļa iziet telpā, nav vēl pilnīgi izskaidrots. Līdz šim pieņemtie slēdzieni par īso vilnu izplātišanās ipatnībām bazejās uz uzskatu, ka, ja kādas daļas izstarošanās no antenas pārsniedz zināmu leņķi attiecībā pret zemes virsmu, tad tā daļa iziet telpā. Šīnī zinā vēl noteikti dažādi pētījumi. Pagaidām tikai ar lielu noteiktību var pieņemt, ka lietojot

viļņus zem 100 mtr. (t. i. 3000 un vairāk kilociklus) lielā mērā rodās telpas viļņi.

Agrāki minētās «lēciena joslas» lielums stāv zināmā atkarībā no lietojamā viļņu garuma, un palielinās ar viļņa samazināšanos, t. i. jo mazāks viļņa garums, jo plašāka ir josla, kurā raidītājs nav sa-dzirdams. Saprotams, šīs joslas platums nav noteikts un tas pie viena viļņa dažādos apstāklos var svārstīties it lielās robežās. Vidēji vienai atzīmju naktij tas var būt šāds:

Viļņa garums.	Lēciena josla.
48 mtr.	300 km.
45 "	900 "
40 "	1.600 "
35 "	2.300 "
30 "	3.000 "
25 "	4.300 "
20 "	6.600 "
15 "	10.000 "

Te redzams, ka ar viļņa garuma sama-zināšanu vidējais viļņa uzkrīšanas punkts atpakaļ uz zemes virsmu arvien vairāk attālinās. Bet ta ka ejot pa augšējiem atmosfairas slāņiem viļņa enerģijas nesa-stop pārāk daudz nevēlamu pretestību.

tad tas netiek vājināts un arī vislielākā attālumā tas ļoti labi dzirdams.

Kamēr pie garo viļņu raidītājiem, saka-rā ar lielo absorpciju no zemes, sniegša-nas attālums bij vienīgi atkarīgs no izsta-rotās enerģijas daudzuma, tikmēr pie īso viļņu raidītājiem enerģijas daudzums stāv mazāk noteicošā vietā, bet gan pirmā vietā ir pareizi izvēlēta «lēciena josla», t. i. lai uztverošā stacija atrastos attālumā, kurš ir vienāds ar šo joslu, lai uztvērtu vislielāko enerģiju.

Pēc augšēji pievestās tābeles spriežot, beigās varam nonākt pie tāda viļņa ga-ru-ma, kura lēciena josla ir vienāda ar ze-mes aploci. Šis vilnis, reiz no raidītāja izstarots, vairs nekad neatnāks atpakaļ uz zemi, bet visu laiku riņķos augšējos atmosfairas slāņos, kamēr iznīks, t. i. pār-vārot cela pretestības, pārvērtīsies citā enerģijas veidā, piem. siltumā. Jaunākie pētījumi raādījuši, ka ļoti iespējams ir šis gadījums pie apm. 6—7 mtr. viļņa. Taču noteikti tas vēl nav sakāms, jo arī šie viļņi vēl var radīt dažādus pārsteigumus. Te vēl varētu piezīmēt, ka šīs ir jauns un visai interesants darba lauks radioama-

Tikai pirmklasīgie

# R A D I O

fakrikati nodrošina

## panākumus

Tikla strāvas aparātiem  
Transformatori, droseles GÖRLER  
Kondensatori HYDRA  
Izlidzinātāju lampas TEKADE  
Skaļruni „BADUF”, „BAYER”  
„BLAUPUNKT” magn. sistemas  
Mainkondensatori, sīknoska-  
ņošanas ierīces N. S. F. un visus  
citus radio piederumus pastāvīgi noliktavā

Radio kantoris

# Vierhuff & Arnack

Rīgā, Kungu ielā № 1.

tieriem, un šīnī ziņā viņu līdzdalība būtu visai apsveicama.

Vēl viens visai interesants gadījums īso vilņu diapozonā ir dažādu vilņu garumu dažāda izplātīšanās dienā un naktī. Ka no iepriekšējā redzējām, tad lielie sniegšanās attālumi ir sekas no dažādas atstarošanās augšējos (Hivisaida) slāņos. Šie slāņi maina savas īpašības atkarībā no saules apstarošanās (sk. «Radio» Nr. 3 lpp. 81), tie atrodās visu laiku it kā vilņuveidīgā kustībā un no tam rodās tā sauktie feidingi (izzūšana) un atkarība no laika apstākļiem un gada laikiem. Piem., īsajiem vilņiem zem 40 mtr. vissliktākie izplātīšanās mēneši ziemelū puslodē ir decembris, janvāris un februāris, kamēr vasarā tie izplatātas vislabāk. (Taisni pētēji garo vilņu izplatīšanās īpatnībām, kuriem ziemas mēneši ir visizdevīgākie). Tāpēc blākus lēcienu joslas pielāgošanai jānem vērā arī attiecīgais diennakts brīdis. Kad saule apstaro joslu starp raidītāju un uztvērēju, tad lietoti tiek īsāki, ta sauktie dienas vilņi. Ja starp raidītāju un uztvērēju ir nakts, t. i. tumsa, tad izdevīgāki ir garāki, ta sauktie nakts vilņi. Tāpēc arī stacijas dažādās stundās lieto dažādus vilņus, atkarībā no vajadzības. Šī paša iemesla dēļ piem. Huizenas īsvilņu radiofona raidītājs, kurš strādā uz apm. 16,8 mtr. dienā (pēcpusdienā) Latvijā ir dzirdāms dārdoši skaļi pat ar vienu lampiņu, bet vakarā, ar tumsas iestāšanos tas arī ar 3 lampiņām nav sameklējams. Tas pats sakāms ir arī par Vācijas «Welt-sender» Königswusterhausenā uz 31,38 mtr. vilni. Pēcpusdienā, apm. līdz plkst. 18.00 to šeit dzird loti labi, bet vēlāk stipri vāji, vai pat neko nedzird, un tikai pāri pusnaktij ir atkal kaut kas sameklējams. Toties lielā attālumā, piem. Indijā, Dienvidus-Amērikā u. t. t. šis pat raidītājs sevišķi vakara stundās dzirdāms visai labi. Tāpat tas ir ar lielisko Philips sabiedrības īsvilņu raidītāju Eindhovenā.

Šo rindiņu autors izdarījis dažus mēģinājumus dažādās diennakts stundās visādu īsvilņu staciju uztvēršanā ar uztvērēju, kura apraksts pievienots šī raksta beigās. Visumā konstatēts ir sekošais. Dienā ir dzirdamas dažas telefona stacijas, piem., Oslo, Nauena, Huizena, Chelmsforda, Königswusterhausena ar dažbrīd labu skaļumu. Šis skaļums tomēr nav pastā-


vīgs un dažu sekundu laikā tas mainās no stiprākā līdz pilnīgai izzušanai. Izņēmums ir Königswusterhausena un Huizena, kuŗi savu skaļumu nemaina, un sev pēdējā, ka jau teikts, dzirdāma dārdoši stipri. Bet tas ir tikai dienā. Vakaros apstākļi paliek daudz sliktāki, un te parasti jau nav dzirdāma neviena telefoniska saruna vai muzikāli priekšnesumi. Pēc pusnaktis, vairāk uz rīta pusi apstākļi sāk uzlaboties un te jau var sākt rēķināties ar tālu staciju uztvēršanu piem. no Amērikas. Bet tas nav arvienu; tikai ja labvēlīgi apstākļi, tad tas ir iespējams. Šeit domāti ir tikai telefona resp. radiofona raidītāji. Telegrafa raidītāji ir visos šajos diapozonos loti daudz un tie visai labi dzirdāmi. Taču tie parasti klausītāji vismazāk interesē.

Noslēdzot šo apskatu, varētu izteikt šādu domu. Radiofonija uz īsiem vilņiem visumā ir tikai izmēģināšanas stādījā. Parastajām radioklausītājam, kuŗu interesē ne īso vilņu īpatnības, bet gan priekšnesumu uzklausīšana, īso vilņu diapazons neko nesniegs, jo nav nekāda garantija par regulāru dzirdamību. Tamēlai īso vilņu diapazons pagaidām paliek profesionālo radiodarbinieku rīcībā un varbūt to entuziastu — īsvilņu amatieru zināšanā, kuŗi vēlas no radiotehniskā viedokļa iedzīlināties šīnī darbā.


Bet padoms paliek padoms. Viens otrs mūsu god. lasītājs būs ieinteresēts un vēlēsies pats šo rindiņu patiesību pārbaudīt. Tapēc te pievienojam mazu uztvērēja aprakstu, kuru lieto šī raksta autors. Uztvērējs gan domāts specieli komercielam darbam resp. telegramu un ziņu uztvēršanai, bet tikpat labi ar to dzird vietas stacijas, ka telegrafa, ta radiofona.

Lai būvētājam būtu mazāki izdevumi, te pēc iespējas lietosim jau viņa rīcībā esošos materiālus.

Uztvērēja šema šāda:

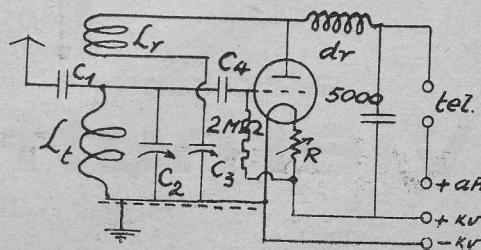

Galvenā sastāvdaļa, ko katrā ziņā būs jāiegādajās, ir tīkliņa kēdes kondensātors  $C_2$ . Tam jābūt īsvīļu tipa, vislabākais biežuma (frekvences) veidojumā, ne liešlakam par 100 cm. ietilpībā. Vēriba jāgriež uz to, lai savienojums ar asi (rotoru) būtu ar ātrmaiņu auklu (lici), bet ne spirali, kādi vēl bieži pārdošanā redzami. Biezuma līnijai ir tās priekšrocības, ka stacijas kondensātora sākumā ir plašāki viena no otras, kas loti atvieglo noskaņošanos. Otrs nepieciešams riks kondensātoram ir sīknoskaņošanas skala. Vislabāki, ja var dabūt ar gliemēža pārnesumu. Šeit pārnesums uz asi ir apm. 1:200, kas loti ērti atlauj noskaņoties uz vēlamo staciju. Kondensatora cena ir 7—8 lati, sīknoskaņošanas skala maksā vidēji ap 6 latiem. Šis ir nepieciešams izdevums, kas īsvīļu uztvērēja būvētajam jāņem vērā. Pārējais materiāls, ka tīkliņa ( $C_4$ ) kondensātors ir parastie.  $C_3$  labāki neņemt lielāku par 250 cm., jo citādi reģeneracija iestājas pārāk asi, ar stipru kaucieni.

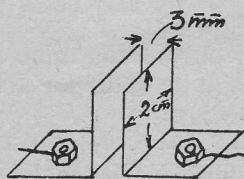


Antenas kondensātoram var nēmt kādu neutralizācijas kondensātoriņu, ja tas ir ne lielāks par 5 cm. Šī raksta autors gāja vēl vienkāršāku ceļu. Tika nēmts varā (misīņa) skārds un izgrieztas divas plksnītes  $2 \times 4$  cm. lielumā. Vidū tās salocīja zem taisna leņķa, un nostiprināja 5 mm. attālumā vienu no otra, ta kā rādās kondensātors ar apm. 3 cm. kapacitāti.

Sādai kapacitatīvai antenas saitei ir dažas priekšrocības pret induktīvo (ar spoli), Vispirms uztvērējs lietojams vienādi labi pie jebkuras antenas, un otrkārt, nerodas ta sauktās «bedres», t. i. reģeneracijas izžūšana pie dažiem noskaņojumiem, kas ir parasts viesis pie uztvērējiem ar induktīvo saiti. Ar to panākama liela vienkāršošana darbā.

Spoles šīnī uztvērējā ir tītas uz vecu, pārdegusū vai nelietojamu lampīnu pamatnēm. Tam nolūkam stikla balonu iz-

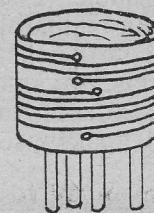ņem (nosit), un uz pamatnes uztin vaja-dzīgo skaitu stiepules tinumus tīkliņa un reģeneracijas spolei.



Tam nolūkam pamatnes dibenā, blakus kājiņām izurbj apm. 1 mm. caurumiņus, un tādus pat caurumiņus izurbj pamatnes sieniņās, pa kuriem tad tinumu galus izved un pielodē attiecīgām kājiņām. Der sagatavot 3 spoles komplektus dažādiem vilņu garumiem.

vilnis metros (apm.)	$L_1$	$L_2$
11—16	4 tin.	4 tin.
15—27	6 "	5 "
26—45	11 "	6 "


Gadījumā ja vēlas uztvērt vilņus līdz 100 metriem, tad lampīnas pamatnei jāpiestiprinā pertinaksa caurulīte, ar 30 mm. iekšējo diametru. Šo caurulīti uzbaž uz pamatni un vislabāki ar acetona šķidinātu celuloidu piekitē pie pamatnes. Uz tās tad uztin spolei  $L_1$  — 30 tinumus, bet spolei  $L_2$  — 10—15 tin. Pirmām 2 spolēm labi nēmt mīkstu varā stiepuli 1,0 mm. diametrā, dubulti ar zīdu izolētu. Otrām 2 spolēm var nēmt tādu pat stiepuli, tikai 0,5—0,6 mm. diametrā. Reģeneracijas visos gadījumos var lietot vienkāršo, ar kokvilnu izolēto stiepuli, 0,3 mm. caurmērā. Tinumi jāliek cieši viens pie otra. Reģeneracijas tinumus jāliek apm. 5—7 mm. attālumā no tīkliņa spoles tinumiem. Ka tīkliņa, ta reģ. spoles tinumi iet vienā virzienā, parasti pa pulksteņa rādītāju.

Īsvīļu uztvērējs ir loti jūtīgs pret kermeņa resp. rokas kapacitāti. Tāpēc tas jāekranizē ar metala plātni, kuŗu pie viena izlieto arī ka priekšplātni. Labi ir, ja to var gatavot no aluminijs. Bet nepieciešami tas nav, un pilnīgi var iztikt arī ar biezāku dzelzs skārdu, sev. ja to sa-loca dubulti (šo ceļu gāja arī raksta autors). Pie šīs priekšplātnes tad piestiprina noskaņošanos un reģeneracijas kondensātoru.

Pie priekšplatnes ar aluminija leņķiem piestiprināta izolācijas pamatplatne (trolija). Pie tās piestiprinātas 2 lampiņu ligzdiņas, viena spolei, otra pašai audiona lampiņai. Tā kā pamatplatne ir apm. 3 cm augstumā no priekšplatnes apakšējās malas, tad visi savienojumi, megoms, tīkliņa kondensātors un antenas kondensātors novietoti apakšpusē, tā kā virs-

sele arī nav nepieciešama, bet tomēr vēlama. Tā ir velteniska spole, tīta uz kartona velteņa, 3 cm caurmērā, ar 150 tinumiem no 0,2 mm ar kokvilnu izolētas varā stiepules. Droseles otrs gals savienots ar minusu caur 5000 cm kondensātoru, ar ko atvieglo reģenerācijas iestādīšanu.

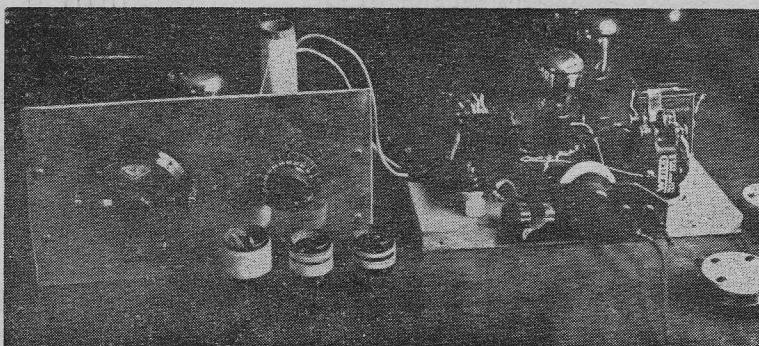Jāievēro, ka noskaņošanās un reģenerācijas kondensātoru rotori savienoti ar



Īsvīļu uztvērēja kopskats.

Pa kreisi uztvērējs; pa labi — pastiprinātājs. Priekšā īsvīļu spoles.

pusē ir tikai spole, lampiņa un reostats, kā arī antenas, zemes un telefona pieslēgu ligzdiņas.


Vienkāršs audions bez pastiprinājuma dos samērā klusu atskānojumu. Tāpec te vēlama pastiprināšana ar 1 vai 2 pakāpēm. Autors izlietoja atsevišķu 2 lampiņu pastiprinātāju, pie kam primāros pirmā lēnmaiņu transformātora galus vienkārši pieslēdz telefona ligzdiņām (tel) uztvērējā. Pēc šī paša principa jebkura uztvērēja pastiprināšanas pakāpes izlietojamas šim nolūkam, tā kā atsevišķu pastiprinātāju pat nav vērts gatavot. Saprotaams, telefons ievietojams pēdējās lampiņas anoda kēdē.

Atsevišķu daļu sagrupējums un savienojumi audionam redzami no pievienotiem uzņēmumiem. Te vēl atzīmēsim dažus sīkumus. Vispirms jāievēro, ka visiem savienojumiem jābūt cik iespējams īsiem. Tāpēc tīkliņa kond., megoms, kā arī spole jāliek ļoti tuvu lampiņas ligzdiņai, sagrupējot to visu ap tīkliņa kājiņas ietveri. Megoms (2 megomi) pieslēgts pie lampiņas plus pola kājiņas, lai uz tīkliņa rastos niecīgs pozitīvs spriegums, kas visai uzlabo lampiņas darbību. Dro-

priekšplatni, un pie tās nobeidzas visi ar minusu savienotie gali, kā arī te ieslēgts iezīmojums.


Aprakstītais uztvērējs no agrākiem atšķiras ar daudz vienkāršaku konstrukciju, pie kam darbība nemaz nav sliktāka.

Darbība ar uztvērēju visai vienkārša. Pieslēdzam baterijas un sākam izvest reostatu līdz apm.  $\frac{3}{4}$ . Tad ievedam reģen. kondensātoru, lai pārbaudītu, vai tā iestājās. Pareizai reģenerācijai jāiestājas ar raksturīgu šņākoņu pie apm  $30-40^\circ$  ( $100^\circ$  skala). Tad griežot sīknoskaņošanās kloki (lēni, lai nepārbrauktu stacijai pāri), parasti dzirdēsim kādas telegrafa stacijas darbu. Ja saprotam morze ābeci, tad viegli izlobīt stacijas nosaukumu un pēc tā iizzināt attiecīgo vilņu garumu pēc tabelēm. Bet ja to neprot, tad jāgroza kondensātors tik ilgi, kamēr sadzirdēsim kādas raidstacijas svilpi. Tad lēni izgriežot reģen. kondensātoru, dabūsim tīru skaņu resp. runu vai mūziku. Cik tā būs stipra, atkarājas no apstākļiem, un kā jau redzējām, tie šinī gada laikā nav visai spīdoši. Kā pieturas punktu otrai spolei var lietot Huizenas raidītāju ar 16,8 mtr. vilni, kurš regulāri apm. 4 rei-

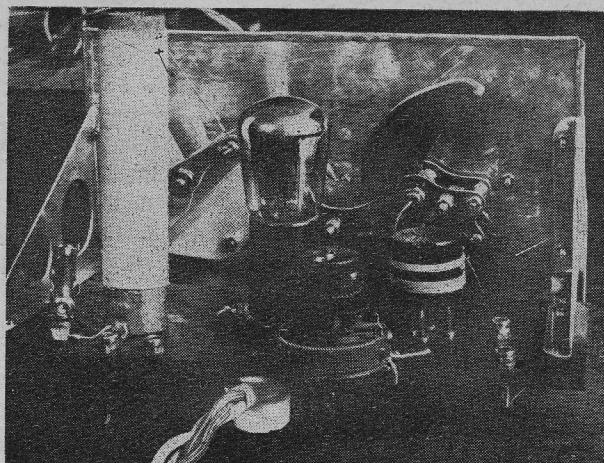

Skats īsvīļņu uztvērēja  
iekšpusē. Pa kreisi ir  
drosele.

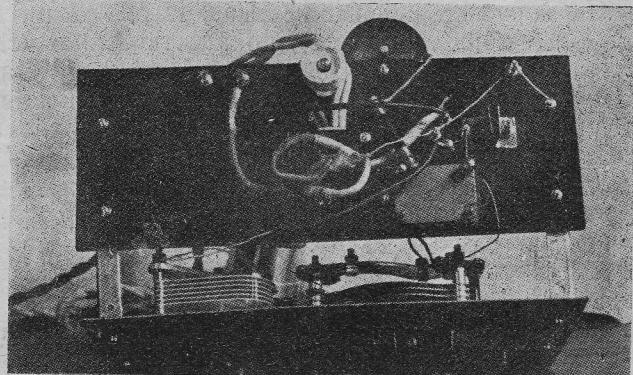Skats uz savienojumiem  
uztvērēja pamatplatnes  
apakšpusē.



zes nedēļā no 13.30—14.30 pēc Rīgas laika noraida gramofona mūziku, bet trešai — Königswusterhaузenās raidītāju ar 31,38 mtr. vilni, kurš katru dienu plkst. 15.00—16.00 noraida mūziku vai pārraida Berlīnes programu. Tālākais graduējums jau atkarīgs no paša klausītāja. Ja ir pazīstams kāds īsvīļņu amatiers, kam ir abzorpcijas vilņu mērs, tad ar to ērti var izgraduēt visas spoles, un tad jau staciju atrāšana nesagādā lielas pūles.

Šis īsais apraksts domāts to klausītāju intereses apmierināšanai, kuri gaida no īsiem vilņiem brīnumu lietas. Kā jau teikts, nekas sevišķs te nav sagaidams, varbūt drīzāk vilšanās. To pierāda arī tas apstāklis, ka mūsu īsvīļnieku-amatieru saime, kurā dažus gadus atpakaļ likās esam visai prāva, sarāvusēs līdz dažiem veciem «radiovilkiem». Visi pārējie ir atkrituši jau agrāk minēto iemeslu dēļ.

Gadījumā, ja kādam lasītājam būtu kāds jautājums šīnī ziņā, labprāt atbildēsim ar iespējami izsmēlošiem paskaidrojumiem.

### **Elektrons.**

**P i e z i m e:** Nākošā numurā mēģināsim apskatīt tā saukto «ultra iso vilņu» diapazonu. Šis diapazons ir vēl ļoti maz izpētīts un te amatieriem tiešām atverās plašs un ļoti interesants darba lauks, jo šie «ultrā īsie vilņi» jau vairs neseko parasto elektromagnētisko vilņu izplatīšanās likumiem, bet gan tuvinājas gaismas likumiem, t. i. tos var sakopot ar «spoguli» un noraidīt pilnīgi noteiktā virzienā, vilnu celš ir taisnvirzienisks, pie kam darbība iespējama ar visai niecīgām, katrā amatiera rīcībā esošām jaudām. Tur mēģināsim apskatīt ir uztvērēju, ir raidītāju, kuru konstrukcija jau ļoti atšķirīga no parasto raid- un uztvērēju aparātu konstrukcijas.

# Techniski sīkumi.

## Milzu apriepojums 4 metru caurmērā.

(Pie vāka bildes).

Pag. mūsu žurnāla numurā pie raksta par Junkersa milzu lidmašīnu G38 aizrādījām, ka tur riteņu apriepojuma caurmērs sasniedzis 2 metrus. Tā kā pats Junkers izteicies, ka varot būvēt vēl lielākas lidmašīnas, tad saprotams, ka arī riteņi būs lielāki. To ir ūemuši vērā amērikāņu «Goodyear Tire and Rubber Company» vadītāji, un jau priekšlaicigi stājušies pie gatavošanas mēģinājumiem ar milzīgām gumijas riepām. Sīs kompānijas fabrikas Akronā, Ohio štātā, nesen mēģinājuma pēc izgatavojušas milzīgu riepu, kuļa, atskaitot neparasti lielās dimensijs, ir pilnīga patreizējo vispārlietojamo autoriepu kopija.

Te pievedīsim dažus techniskus datus. Riepa ir uzlikta uz 75 cm plata iežņau-ga (felges), ar 1,2 mtr. caurmēru. Riepa (deķis) sver 275 kilogrammus (vairāk par 17 pudiem); tāpat daudz sver arī iežņaugus ar šķīvi un asi (t. i. ritens), bet kamera sver 60 kilogrammus, tā kā visa riteņa kopsvars iztaisa apm. 610 kilogrammus (apm. 42 pudus). Vienīgi uz-pumpēšanas ventīls ir normālā lielumā, un lai šo milzeni piepumpētu, ar kompresoru jāstrādā veselas 45 minūtes bez pārtraukuma. Šim ritenim izlietotais ma-teriāla (gumijas) daudzums ir vienāds ar

### Praktiskas un vienkāršas

Tie mūsu god. lasītāji, kuri ir kērušies pie savu uztvērēju pārveidošanas resp. modernizēšanas, vai vispāri jaunbūves, bieži sajutīs skrūvspīlu trūkumu. Iegādāties speciālas spīles ir diezgan dārgs prieks, jo maksā 6—10 latus, skatoties pēc labuma. Un turklāt tās varbūt vajadzīgas neilgam laikam.

Pilnīgi pietekoša labuma skrūvspīles būvētājs var pats izgatavot no koka, vadoties no pievestiem zīmējumiem.

No cieta bērza, ozola vai tml. dēļa ga-balā izgriežam 2 plātnes  $15 \times 10$  cm ap-mērā. Biezums vēlamis 4—5 cm ( $1\frac{1}{2}$ —2 collas). Iekspusi ar zāgi un kaltu iz-griežam tā (skat. zīm.), lai galos rastos spīlu vaigi. Uz šiem vaigiem uzliekam


80 parastiem riteņiem. Uzņēmumā re-dzamie rombveidīgie izcilni ir ar 40 cm malas garumu, bet viņu biezums ir apm. 6 cm. Riepas biezums (resnumis) ir apm. 140 cm.

Lai šo milzeni izgatavotu, bij jābūvē speciāla vulkanizēšanas iekārta, kur ap-strādāšana notika tādā pat kārtā, kā pie parastām riepām.

Šo pirmo savu gatavojumu Goodyear kompānija izlieto reklāmai, vadājot to vi-sur pa Savienotām Valstīm. Tam nolū-kam ritenis pievienots automobilim, kurš to velk, ar speciālu trijstūri no bieza pro-filtērauda. Uzņēmumā labi redzams tas lielais kontrasts, kāds ir ritenim-riepai attiecībā pret automobili, par kuļu tas gandrīz 2 reizes augstāks. Tā kā riepas ass ir apm. 2 mtr. augstumā, bet trijstūra piestiprināšanas punkts pie automobiļa apm. 80 cm, tad tas ir slīpi noliekts uz priekšu, un viņa piestiprināšanas puļķis iebūvēts sevišķā tērauda platformā, lai nenolūztu. Jāpiezīmē, ka Goodyear kom-pānija esot izteikusies par vēl lielāku ri-teņa būvi. Taču to nevarēšot nekur vadāt un parādīt, t. i. reklamēt, jo jābraucot esot arī pāri tiltiem, kuļu profils tik tikko atlaujot šo lielumu.
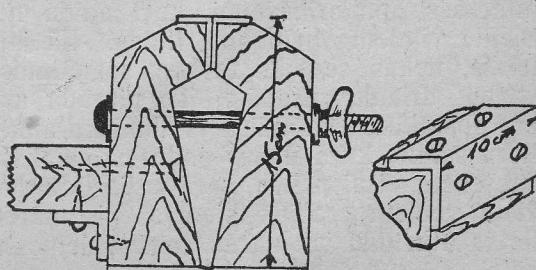
### skrūvspīles pašbūvētājiem.

vara, misina vai arī dzelzs stūrenus (leņ-kuši), kuļus piestiprinam ar dažām dzīli ielaistām (iezeņkētām) skrūvēm. Šie stūreni ir nepieciešami, jo citādi, priekš-metu iespiezot spīlēs, tas izlauzis vaigu koku. Apm. 8—9 cm. no apakšas, izurb-jam 10 mm caurumu uz reizi caur abām



daļām, kurā ieliekam labi garu (apm. 5 collas)  $\frac{3}{8}$  collu skrūvi ar spārnu uzgriezni (Flügelmutter). Zem galvas un uzgriežņa jāliek metala ripas (šeibas), lai uzgrieznis neieestos kokā.

Abu daļu apakša ir saistīta ar šarnieru (engēm). Bieži te ar labām sekmēm izlietojama arī stipra āda, kuļu ar platgalvainām naglām visā platumā pienaglo no apakšas.

## Kapēc rakete tukšumā labāki virzās uz priekšu, nekā atmosferā?

Sakarā ar agrākiem rakstiem par raketu aparātiem (žurn. «Radio» Nr. 5 1928. g.) mums ienācis augšminētais jautājums. Domājam, ka tas varēs interesēt vēl vienu, otru mūsu lasītāju un tamdēl to mēģināsim īsi apskatīt sekošās rindājās.


Parastajos lidaparātos virzišanās uz priekšu tiek panākta ar propellera palīdzību, kuru griež motors, turbina vai cits kāds dzinējs. Tā tad te rotācijas kustība pāriet taisnvirzieniskā, pateicoties gaisa propellerim. Propellers savā principā ir tas pats, kas ir lidaparāta nesošā virsmā resp. spārns, un padots tiem pašiem likumiem. Viņa darbība ir šāda: ja mēs gaisā atri uz priekšu bīdam kādu plāknī (nesošo virsmu), turot to ieslīpi attiecībā pret kustības virzienu, tad plāknes virspusē rodas mazāks spiediens, bet apakšpusē lielāks. Rezultējošā no abām komponentēm ir virzīta vertikāli uz augšu (t. i. plākne virzīsies no lielākā spiediena uz mazāko) un dod mums tā saukto nešanas spēju resp. spēku. Šis nesejā spēks var rasties vienīgi tad, kad ir gaiss, un tāpēc propellers, kura plāknes uzskatāmas kā vertikālas un tā tad rezultējošā būs virzīta horizontāli, varēs darboties vienīgi ar gaisu pildītā telpā. (Uz to ir bazēti arī tā sauktie «griesti» pie lidmašīnām, t. i. tas maksimālais augstums, kādu var sasniegt lidmašīna pie zināma konstruējuma. Ja rezultējošā uz augšu resp. uz priekšu dzinēja spēka lielums paliek vienāds ar aparāta smagumu vai ar tā kustības pretestību, tad aparāts augstāk nevar pacelties pie dotā gaisa spiediena resp. blīvuma).

Otrs dzinēju veids pamatots uz atgrūšanos vai reakciju. Viņa būtība diezgan labi izprotama no šādām pārdomām. Pie-

Šīs skrūvspiles ar 2 garāku koka skrūvju palīdzību tiek pieskrūvētas tieši pie darba galda malas.


Ja kādam būvētājam vajadzētu skrūvspiles, tad ieteicams tās izgatavot pēc šī apraksta. Viņas ir pietiekoši labas visādos gadījumos un, galvenais, izmaksā tikai dažus desmitus santimū.

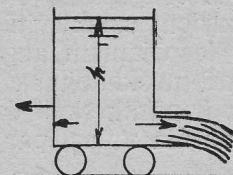nemsim, ka mums ir trauks ar ūdeni, kurā lejasgalā vienā sienas pusē atrodas caurums, piem. kādas caurules veidā. Tad pa šo cauruli ieplūdīs ūdens no trauka, un šis izplūšanas ātrums būs atkarīgs no ūdens spiediena resp. no ūdens augstuma traukā. Tā tad uz vienas trauka sienas (pretejās) ūdens spiedīs ar pilnu spiedienu, bet uz otras sienas, kurā būs caurums,



spiediens būs mazāks (t. i. ūdens izplūdīs, nesastapdams pretestību), tā kā trauks, ja tas būtu novietots uz skrituliem (riteņiem), kustēsies pretējā virzienā no tā, pa kādu ūdens izplūst. Tā tad šīlī gadījumā dzinēja spēka lielums ir vienīgi atkarīgs no ūdens augstuma traukā, resp. spiediena uz sienām, un visi ārējie aģenti, kā bērze, gaisa pretestība u. t. t. būs tikai traucējoši šai kustībai.

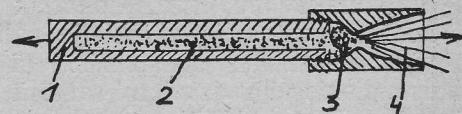Raketei ir pilnīgi tas pats princips. Vai nu raketes pulvera pildījš, vai, kā to tagad bieži dara, pildot raketi ar kādu



<sup>1</sup>Raketes garengriezums  
1. Čaula 2. Pildījš 3. Aizdedzināšanās kamera 4. Izplūšanas caurums.

šķidru degvielu un skābekļa maisījumu (piem. bencīns un skābeklis) pie aizdedzināšanas savu potenciālo (ieslēgto) enerģiju pārvērš kinētiskā (kustību) enerģijā,

pie kam rodošās gāzes pa rakētes brīvo galu izplūst ar zināmu ātrumu. Tā tad, uz vienu sienas pusi ir liels spiediens, uz otru niecīgs (jo gāzes aizplūst), un kā seklas ir rakētes kustība virzienā, kurš ir pretejs gāzu izplūšanas virzienam. Ir skaidrs, ka jo mazāka gāzemē būs izplūšanas pretestība (piem. no gaisa), jo stiprāks būs pretspiediens, un tamdēļ rakete bezgaisa telpā kustēties daudz labāk un ātrāk, nekā gaisā, kurš šīm gadījumā šo

raķetes kustību vienīgi aizturēs, nobremzēs. Uz šī principa ir pamatotas arī visas domas par starplanetu (vai visai tāļu) satiksmi ar raketu dzinēju palīdzību.

Raketu dzinēju spējas var ievērojami uzlabot, ja gāzu izplūšanas galu izveido konusa veidīgu, kā tas zīmējumā redzams. Tad gāzu atspiešanās viersma ievērojami palielinās, gāzu nooplūšana atvieglojas un tāpēc rakētes efekts ir liełisks.

## Kamēdēl Rīgas radiofonu dzird uz dažādiem vilņu garumiem?

Mūsu modernizēšanas aprakstos aizrādījām, ka viena no tagadējām galvenām prasībām ir tā, lai uztvērējs būtu pietiekoši selektīvs, t. i. lai klausoties vienu staciju, otru nedzīrdētu viņai cauri.

Bet nu šis noteikums pilsētās, kur ir vietējais raidītājs, ir visai grūti izpildams. Pat pie augstvērtīgākiem, dārgākiem uztvērējiem, kuŗiem selektīvitātē tiešām ir uzdzīta līdz iespējamam augstumam, te vienā, te otrā noskaņojuma vietā vietējais raidītājs ir pārāk skaļi dzīrdams. Bet ka tā nav aparāta vaina, par to arī ir ziņama garantija.

Cēlons tam meklējams tanī apstākli, ka raidītājs blakus tam vilnim, kuŗš ir viņa galvenais, izstarotais, vēl izstaro tā sauktos blakus vilņus (harmoniskos vilņus). Kāda antena, kuŗas pamatsvārstība ir piem. n, blakus šai pamatsvārstībai vēl svārstas savās harmoniskās, kuŗu biežumā ir 2 n, 3 n, 4 n u. t. t. un tāpat uz leju,  $\frac{1}{2}$  n,  $\frac{1}{3}$  n,  $\frac{1}{4}$  n u. t. t. Atkarībā no antenas izbūves, kā arī no paša raidītāja ieķertas dažas harmoniskās svārstības ir spēcīgākas, dažas vājākas. Visumā jāsaka, ka no katras raidītāja blakus galvenam vilnim var uztvert veselu sēriju virs- vai apakšvilņu, kuŗi, jo tālāk attstati no pamatvilņa, jo vājāki tie paliek, t. i. viņu amplitudes samazinās, tā kā šie harmoniskie vilņi dzīrdami samērā nelielā attālumā no raidītāja.

Kā piemēru nemsim Rīgas radiofonu, kuŗš, blakus pieminot, nekā nav darījis, lai šos virsvilņus apspiestu. Viņa pamatsvārstība ir ar 572.000 periodiem sekundē, kas atbilst noapaļoti 524 mtr. vilnim. Viņa harmoniskās tā tad būtu uz augšu 2 n = 1144.000 periodi = 262 mtr., 3 n =

1716.000 periodi = 174 mtr. u. t. t. Uz leju šie virsvilņi ir manāmi pie  $\frac{1}{2}$  n = 286.000 periodiem = 1048 mtr.,  $\frac{1}{3}$  n = 191.000 periodiem = 1572 mtr. u. t. t. Ja vēl ir pieslēgts stereofoniskais raidītājs ar 200 mtr. vilni, tad virsvilnis ir pie 400, 600 u. t. t. metriem, tā kā atrodoties tuvi pie raidītāja, arī uz labāko uztvērēju Rīgas radiofonu (t. i. abus) faktiski dzīrdēsim uz šādiem vilņu garumiem:

2096	mtr.	—	143.000	periodi
2000	"	—	150.000	"
1800	"	—	166.000	"
1600	"	—	187.000	"
1572	"	—	191.000	"
1400	"	—	214.000	"
1200	"	—	250.000	"
1048	"	—	286.000	"
1000	"	—	300.000	"
800	"	—	375.000	"
600	"	—	500.000	"
<b>524</b>	"	—	572.000	"
400	"	—	750.000	"
262	"	—	1144.000	"
<b>200</b>	"	—	1500.000	"

Tā tad diapozonā, kur darbojas radiofona stacijas, ir veselas **15** vietas, kur Rīgas radiofons (gan pašā Rīgā) var traucēt.

Blakus šīm galvenām vietām ir vēl interferences vilņi, kuŗi rodas no abu raidītāju vilņu pārklašanos. Piem. pie pamatvilņa galv. un stereofona raidītājam tas būtu pie 324 mtr. = 928.000 periodiem. Tāpat harmoniskās svārstības savstarpejī interfeřējas. Ja nu visas šīs svārstības gribētu aprēķināt, tad mēs redzētu, ka traucējošās vietas ir ļoti daudz, praktiski sakot, pa visu kondensātora skalu. Tas norāda, ka ar vienkāršākiem

uztvērējiem tuvi pie Radiofona stacijas pēdējās darbības laikā tāluztveršana ir neiespējama, bet pie augstvērtīgiem, loti selektīviem uztvērējiem tā ir loti apgrūtināta, jo arvien var gadīties, ka uztveramais vilnis sakrīt ar kādu vietējā raidītāja harmonisko vai interferences vilni.

Taču lai mūsu lasītāji pārāk nenoskust lasot šos skaitļus. Kā dzīve rādījusi, tad

tikai pirmie virsvilņi ir jūtami dzirdami, bet pārējie, ja vien uztvērējam nav pārāk liels pastiprinājums, manāmi neiespāido mūsu uztvērēju, un tamdēl, ja lietojam vilņu filtru, iespējama arī ar vienkāršiem aparātiem tālstatiju uztveršana Rīgas Radiofona darbības laikā, saprotams tādās joslās, kurās neatbilst pirmajiem virsvilņiem.

## Nākošais žurn. „Radio“ numurs iznāks 20. martā š. g. ievērojat sludinājumu pēdēja lapaspusē.

### Zurnāla „Radio“ iepriekšējo gadugājumu saturs.

1926. gads.

#### Žurnāls Nr. 1.

Gaitu sākot	
Rīgas Radiofons	
Antenu statiskais aprēķins	
Traucējumi pie uztveršanas un viņu cēloji	
Detektors vai lampiņa	
Kā lasit un saprast radiošemas	
Ārziemes radiofona raidstac. saraksts	
Pirmā radioizstāde Latvijā	
Jautājumi - atbildes	
Lielāko ārziemu radiofona raidstaciju dienas programu sadalījums	
Radio domu graudi	
Sīkumi	

#### Žurnāls Nr. 2.

Radiofons Saeimā	
Kurss radioeksperimentatoriem (Ievads)	
Praktisks eksperimentu aparats	
Vai televizijai ir sakars ar radiovilņiem	
Svina akumulators	
Elektriskās apgaismošanas vads kā antena	
Detektora aparāts, iebūvēts mucīnā	
Radiouztvērēji ar 2 - tīklīnu lampiņām	
Antenas un zibenis	
Isi vilni	
Saisinājumi ar Q.	
Skaluma skala (R)	
Vai derīgs (lamp. uztv. ar detektoru)	
Latvijas Radiobiedrība	
Latvijas Radiobiedrības pilna biedru sapulce	
Īsu vilņu sekcija (adreses un izsaukumi)	
Iz radio vēstures	
Radio draugiem	
Jautājumi - atb., domu graudi, sīk.	

#### Žurnāls Nr. 3

Radioeksperimentātoru kurss (turp. lamp, kvēle)	
Rāmja antenas aprēķins	
Jaunatrastie atmosferu ionizējošie starī	
Vilņu mērs	
Abonenta vēstule zaķiem	
Par radiozaķiem	
Variokoplers un variometrs	
Priekšnesumi radiofona studijā	
Antena vai rāmis	
Īsu vilņu uztvērējs	

#### Īso vilņu eksperim. gaitas

lpp.		84
------	--	----

3		86
---	--	----

3		87
---	--	----

7		88
---	--	----

9		88
---	--	----

13		89
----	--	----

14		90
----	--	----

17		91
----	--	----

#### Žurnāls Nr. 4,

20		97
----	--	----

23		101
----	--	-----

24		102
----	--	-----

26		104
----	--	-----

27		106
----	--	-----

Īsu vilņu sekcija pie L. R. B.		108
--------------------------------	--	-----

Sīkumi, jaut, - atb., ziņas		110
-----------------------------	--	-----

#### Žurnāls Nr. 5.

35		113
----	--	-----

37		115
----	--	-----

40		115
----	--	-----

43		115
----	--	-----

43		115
----	--	-----

46		120
----	--	-----

47		124
----	--	-----

48		124
----	--	-----

49		126
----	--	-----

#### Žurnāls Nr. 6.

51		129
----	--	-----

52		132
----	--	-----

53		137
----	--	-----

54		137
----	--	-----

55		139
----	--	-----

57		140
----	--	-----

58		143
----	--	-----

59		143
----	--	-----

61		143
----	--	-----

61		143
----	--	-----

#### Žurnāls Nr. 7.

67		145
----	--	-----

71		147
----	--	-----

73		149
----	--	-----

75		151
----	--	-----

77		152
----	--	-----

78		153
----	--	-----

80		155
----	--	-----

81		156
----	--	-----

82		157
----	--	-----

82		159
----	--	-----

### Žurnāls Nr. 8 ,

Fading - efekts	
Erts un visai jūtīgs uztvērējs (2 - tīkl. lamp.)	
Vietējie elektriskie traucējumi	
Gaisa antenas izbūve (pilsētās)	
Īsie vilni (izsaukumi)	
Vēstulnieks	

### Žurnāls Nr. 9.

Radioeksp. kurss (emisijas strāva, tīkliņš)	
Radiofona mikrofoni	
Gaisa antenas izbūve (uz laukiem)	
Ar detektoru 91 km. no Rīgas	
Traucējumi no raidītājiem	
Radionoteikumu grozījumi	
Īsie vilni (izsaukumi)	
Edvins Armstrongs	
Zeme pie uztvērējiem aparātiem	
Jaut. - atb., vēstulnieks	

### Žurnāls Nr. 10,

Radioeksp. kurss (raksturlīknes)	
Ar detektoru 55 km. no Rīgas	
Radiofona mikrofoni	
Divlampīnu uztvērējs	
Par detektoriem	
Drāts resnuma apzīmējumi Anglijā un Amerikā	
Traucējumu novērošana u. novēršana	
Īsie vilni (izsaukumi)	
Pārrēķināšanas tabele kapacitātēm un pašindukcijas koeficientiem	
Sikumi, vēstulnieks	

### Žurnāls Nr. 11.

Radioeksp. kurss (pastiprinātājs)	
Divtīklinu lampījas	
Uztvērējs īsiem un gariem vilniem (ar 2-tīkl. lampīnu)	
Kā pašam izbūvēt vilnu mēru	
Aprēķini un novērojumi radioiekārtās	
Vilnu garumi un kilocikli	
Tabele svaram, šķērsgriezumam un pretestībām dažādu materiālu drātim	
Īsie vilni (izsaukumi)	
Sikumi, jaut. - atb., vēstulnieks	

### Žurnāls Nr. 12,

Radioeksp. kurss (tīklinā priekšspriegums)	
Lēts lampīnu uztvērējs laukiem (1 - lamp.)	
Mikrofons raidstacijas studijā	
Uztvērēja graduēšana bez vilnu mēra	
Praktiskā lime šūniju spolēm	
Uztv. īsiem un gariem vilniem (papildinājums ūjums žurn. Nr. 11)	
Cik lielu antennu?	
Īsie vilni (izsaukumi)	
Īrnieku tiesības antennu būvē	
Jaut. - atb., vēstulnieks	

### Žurnāls Nr. 13,

Radioeksp. kurss (audions)	
Kā izskatītos. ja radiovilnis redzētu acīm	
Horicontāls Herca spogulis	

### Žurnāls Nr. 1,

Otru gadu sākot	
Radioeksperimentātoru kurss (lampīnu dati)	
Neutrodina uztvērējs	
Tomsona formula	
Kā diriģēja radiofona orķestri	
No kā atkarājas maksimālais efekts pie uztveršanas	
Atgrīzeniskā saite un viņas pielietošana	
Kādai jābūt labai antennai	

Rigas Radiofons skaļruni (skaļruna un uztv. būves apraksts)

161	
163	Parafinēts koks kā izolācijas materiāls
168	Galvaniskie elementi
170	Rigas Radiofona vilnis — 480,3 m.
174	Īsie vilni (izsaukumi)
176	Sikumi, jaut. - atb., vēstulnieks

### Žurnāls Nr. 14,

177	Pirmais Radiofona gads
179	Ārzemju pārraidīšana
182	Kristaldetektora aparāts kā vilnu sijātājs
184	Par radioeksperimentātoriem
185	Īsie vilni (izsaukumi)
188	L, R, B, pilna biedru sapulce
189	
190	
191	Otrā radioizstāde
192	Paškonstruēts uztvērējs (Low - loss 2 - tīkl. lamp.)

### Žurnāls Nr. 15.

193	Elektrības vads kā antena
195	Spoles un kondensātori
196	Kā aprēķināt kondensāt. kapacitāti?
198	Radioaparāti Amerikā
200	Radiofons Krievijā
203	Latvijas Radiobiedrība
204	Īsie vilni (izsaukumi)
205	Iss dažādu radiouztvērēju apskats
206	Jaut. - atb., vēstulnieks
207	Vadonis pa II. Radioizstādi

### Žurnāls Nr. 16.

206	Radioizstādi slēdzot
206	Eksponātu godalgošana
209	Transponēšanas uztvērēji
211	6 - lamp. Tropadyne uztvērējs
212	Radiolampas (daž. vajadzībām)
214	Īsie vilni (izsaukumi)
217	Šis un tas, jaut. - atb., vēstulnieks
218	

### Žurnāls Nr. 17,

218	Kādu man iegādāties radioaparātu
220	Televīzija
221	3 - lamp. uztvērējs
223	Kondensātoru veidi
225	Atkal detektora uztvērējs
226	Pašbūvēts kristala detektora uztv.
231	Paškonstruēts uztvērējs (papildinājums pie raksta žurn. Nr. 15)
233	Amatieru lietojamie saīsinājumi
234	Īsie vilni (izsaukumi)
241	Jaut. - atb., vēstulnieks

### Žurnāls Nr. 18,

235	Kādu man iegādāties radioaparātu
236	Televīzija
237	3 - lamp. Browning-Drake uztvērējs
238	Radiolampu izvēle (kvēle un sprieg.)
239	Vairākkārtīgas radiolampas
241	Radiofons Lietavā
243	Praktiski padomi amatieriem
244	Īsie vilni (izsaukumi)
245	Feletons, sikumi, vēstulnieks

## 1927. gads.

1	2 - lampīnu skalruna aparāts
2	Anoda baterijas būve
7	Īsie vilni (izsaukumi)
11	A mat i e r u s t ū r i t i s:
15	Kvēlreostata pretestība. Papildinājumi pie 3 - lamp. uztv. un Browning - Drake: Variometrs. Audions ar 2 - tīklinā lamp.
17	Anoda strāvas aizsargs. Izpaligs. Vai derīgs? (trinadyne)
22	Humors. Šis un tas
23	

	Žurnāls Nr. 5,
Eiropas radiofona raidstaciju saraksts	42
Ārzemju raidstacijas	45
Jaut. - atb. Vēstuļnieks.	46
<b>Žurnāls Nr. 2,</b>	
Aleksandrs Krūminš †	49
Radioeksp. kurss (dati)	50
Radiokaislibas	55
Kondensātoru saslēgšana	59
Selektivs 3 - lamp. uztvērējs	63
Metālu pretestība el. strāvai	66
Vietējie traucētāji	67
Ārziemes ar kristāl - detektoru	68
Universāls mērāmais instrum. eksperimentā-	
toriem	70
Praktisks raidistaciju saraksts	71
A mat i e r u n o d a l i s	
2 - tīkl. lamp. uztvērējs. Piezīmes pie	
2 - lamp. skārļuņa aparāta u, c,	
Isie vilni (izsaukumi)	74
Sis un tas. Jaut. - atb. Vēstuļnieks	77
<b>Žurnāls Nr. 3.</b>	
«Samson» uztvērējs	81
Kā notika pieslēgums sēru ceremonijai (J. Čak-	
stes bēres)	84
Tomsona formula grafiski	86
Par garigo darbu	91
Pašķīvēts pārveidotājs akumulatoru lādēšanai	92
Par C nomogramas lietošanu	94
Virsmas skārļuņa būve	97
Bateriju vietas ūmās	98
Divkāršas groza spoles (pagat.)	100
Reinarda uztvērēja princips	101
Kā ar kristaldetektoru sasniedzami labāki	
rezultāti	
Anoda akumulatoru pašbūve	102
Isie vilni (izsaukumi)	105
Latvijas Radiobiedrības pilna biedru sapulce	107
A mat i e r u n o d a l i s	
Rīgas netraucēc..(!), Krist.-detektora pa-	
stiprinātājs, Lēts detektors, Armstronga	
pendela uztvērējs, Rekorda uztvērējs,	
Radiotīrgus apskats (vairākkārt. lampīnās)	114
Radiolikuma papildinājums	115
Vēstuļnieks, Uzdevums Nr. 1.	116
<b>Žurnāls Nr. 4,</b>	
(Gada jubilejas numurs).	
Radiokustība Latvijā	
Kāpēc?	121
Pari okeānam	123
I. darbibas gads	124
Radiotelegrafa attīstība Latvijā	127
Radiofona attīstība Latvijā	129
Labas zemes ierikošana	130
Radiotelefons pāri Atlantikai	133
Kā pašam izbūvēt uztvērēju ar vienu lampīnu	136
Rīgas Radiofona retransmisijas iekārta	138
Radiouztvērēju daļas, to izvēle un pielieto-	
šana	
Jauna radiofona abonēšanas takse	141
R a d i o a m a t i e r u n o d a l a	
Reinarda - Leithāusera uztvērējs, Karbo-	
runda detektors. Skālums un tirums (2-	
lamp. uztv.,) Par anoda baterijām, Lai-	
ka tābele, Skāluma (R) skala, Kā izsarg-	
gāt lampīnās, Antenas izolācijas kontrole,	
Anoda baterijas kondensātors, Saudzējet	
telefonus, Kā pārbaudit anoda bateriju,	
Teleautografs Rīgas Radiofonā	
Isie vilni (izsaukumi)	156
L. R. B, ziņojumi	158
Jaut. - atb., vēstuļnieks, uzdev., Nr. 2.	160
Kur meklējama vaina	169
Radiolampiņu fabrikā	174
Divtīkļu lampīnās	176
Spoļu pašindukcijas aprēķins	177
Regenerācija lampīnu aparātos	180
Svina akumulatoru vainas un slimības	181
A m a t i e r u n o d a l a	184
Reinarda - Leithāusera uztvērējs. Kā es	
izgatavoju telefonu. Labs filtra konturs,	
Kr. detektors kā pastiprinātājs, 1 - lamp,	
rāmja uztv. Reģ. uztv., ar duotron lamp,	
Selektivs det. kont. Ieteicams zibēja aiz-	
sargs, Universāls uztvērējs. Selektivs	
un skan. det. uztv. Parocīgs uztvērējs	
laukiem un ceļojumiem, Kā pārbaudit te-	
lefona jūtīgumu. Vietējā raidītāja izslēg-	
šana, Pretīklis.	
Isie vilni (izsaukumi)	194
L, R, B, ziņojumi	197
Kronika	197
Sis un tas; Igaunijas radiofons	198
Raidstaciju saraksts	203
Vēstuļnieks; uzdevums Nr. 3.	206
<b>Žurnāls Nr. 6-7,</b>	
Virzošās antenas	209
Mašīnu raidītāji	216
Līdzekļi pret atmosferas traucējumiem radio-	
stacijā	218
Pašindukcijas aprēķināšana	220
Heaviside slānis	223
Dzelzs-nikela akumulatori	224
Oma likuma 100 gadus jubileja	226
A m a t i e r u n o d a l a	227
Mazliet elektrotehnikas, 3 - lamp, uztvērējs (ar kapsel, spolēm), Pārlabotā	
Reinarda - Leithāusera ūmā, Origināls	
skārļunis, Selektīva uztvērēja ūmā, Labs	
izpaligs, Pašbūvēti aroda akumulatori.	
Sis un tas.	
Raidstaciju saraksts	247
Isie vilni (izsaukumi)	250
Kas jauns tīrgū, kronika, jaut, - atb., vē-	
stūļnieks	250
<b>Žurnāls Nr. 8,</b>	
Lampīnu kapacitātes neitrālizācija	257
Radio juridiskais stāvoklis dažādās valstīs	261
Radioviļņu ceļi	262
Atmosferas traucēkļi citās zemēs	265
A m a t i e r u n o d a l a	267
Radioamatieru gaitas. Pirmie soli radio-	
tehnikā. 4 - lamp, uztvērējs ar noskaņo-	
tu anodu, Elektrīkās apgaismošanas vadā	
kā antena 20 klm. no Rīgas. Drāts resnu-	
ma mērs, Lampīnu trokšni, Megoms un	
tīkliņa kondensātors kopā, Pūķis kā an-	
tēnas turētājs, Kā pagatavot izslēgu? Kā	
pašam pagatavot sīknoskapotāju. Uztvē-	
rējs visiem vilniem. Praktisks pārslēdējs,	
Rāmja antenas būve,	
Vēstules	282
Isie vilni (izsaukumi)	283
Kas jauns radiotīrgū	285
Jaut, - atb., Vēstuļnieks	286
Radionoteikumi Igaunijā	288
<b>Žurnāls Nr. 9,</b>	
Arturs Lutcis †	289
Strobodine	290
Par kristaldetektoru	294
Radiopionieri	293
Kristaldetektoru līknes	297
Detektora kristāli un vilnu daba	299

Detektora aparāts ar plakanu spoli	300	Latv. Radio <b>biedrība</b>	357
Ar kristaldetektoru un 2 - lampiņu lēnmaiņu	302	Jaut. - atb. Vēstuļnieks,	358
pastiprinātāju 160 klm. no Rīgas	303	<b>Žurnāls Nr. 11,</b>	
Par detektora aparātu	304	Aizkara antenas un reflektora horizontālas	361
Tāluzīveršana ar kristaldetektoru	306	un vertikālas raksturliknes	365
A mat ier u n o d a l a		Televizijas problema	368
Koka un virsmas skaļruni darbā. Jaunas		Pastiprinātājs bez lampiņām	371
šēmas. «Filadynes» šēma. Kāds vārds		Lampiņu aparāti	375
par antenām. Divlampiņu uztvērējs par		A mat ier u n o d a l a	
Ls 7,50. Vienlampiņu aparāts visiem vil-		Labs 1-lamp. aparāts, 2-lamp. uztvērējs.	
niem. Kā krāsot radioaparātus?		Izmaināmas cilindriskas spoles. Divtikli-	
Isie vilpi (izsaukumi)	317	nu lampa a) Reģ, audions, b) Solodyn's,	
Kas jauns radiotīgū	319	c) Negadins. Parafins un Šellaka, Pola-	
Lidojumi pāri okeānam	320	ritāte telefonos, Detektors — elektronu	
Jaut. - atb. Vēstuļnieks	322	lampa, Kā noslēgt radioaparātu.	
Žurnāla «Radio» 1926. g. saturs	324	Isie vilni (izsaukumi)	384
		Latv. Radio <b>biedrība</b> . I. radioorgan, kongr,	
Žurnāls Nr. 10,		protokols	385
Ievads	329	Kas jauns radiotīgū	390
Divi gadi	330	Jaut. - atb. Vēstuļnieks,	391
Latvijas Radio <b>biedrības</b> uzsaukums	331	<b>Žurnāls Nr. 12.</b>	
Radiofona noteikumi	332	Televizijas problema (turpin.)	395
Jaunie noteikumi	338	Kas ir un kā darbojas radiolampiņas	402
Radioaparātu sastāvdaļu pārbaudišana	340	A mat ier u n o d a l a	405
Kas jāievēro pie uztvēšanas ar skaļruni	344	Kristaldetektors ar ātr. un lēnmaiņu pa-	
Eksponenciālā skaļruna taure	345	stiprināšanu. Selektivs un jūtīgs 3 lamp,	
Lietuvās radiofons	347	uztvērējs. Vai ar kvēreostātu noēstā	
Radiofona abon. maksas Igaunijā	350	strāva tiek ietaupita? Akumulatoru traui-	
A mat ier u n o d a l a	351	ki, Lampiņu kvēlsprieguma mērošana. De-	
«Supers 2.» Augstomigas pretestības no		tectora uztv. uz 200 km, no Rīgas	
tušas. Lielāku pretestību mērošana. Izod-		Latvijas Radio <b>biedrība</b>	413
dine, Anoda apar. bez transform, Main-		Latv. I. Radioorganizāciju kongresa protoko-	
strāvas radiolampiņas, Vadu apsudrabo-		la turpinājums	413
šana, Kā uzlabot Leklānšē elem. Uzrak-		Isie vilpi (izsaukumi)	420
sti uz metāliem. Oksidēšana. Spolu tinu-		Jaut. — atbildes. Vēstuļnieks	422
mu saistīšana, Par lodēšanu, Krist, det,		Žurn. «Radio» 1927. saturs,	425
uztvērējs,		Kur mēs iepirkīsimies	428
		Latvijas radioveikalnieku saraksts,	

## 1928. gads.

### Žurnāls «Radio» Nr. 1.

1928.	3	tvērējs. Universāls 3-lamp. uztvērējs.	
Kristaldetektoru uztvērēju jautājums Latvijā	3	Origināls krist. detektora uztvērējs.	
Rīgas Radiofona jaudas palielināšana	4	«Astu» atvienošana spolēs. Anoda bufe-	
Loftin-White (Uait) princips	6	ra baterija. Padomi amatieriem.	57
Dzelzs-niķela akumulatori	8	Organizāciju ziņojumi	
Volfrāms un kur to lieto	9	Jelgavas radioizstāde	58
Okeāna lidotāji, masu psichozi un tiešamiba	11	Isie vilni (izsaukumi).	59
Okeāna lidojumi	13	Vēstuļnieks. Jautājumi-atbildes	59
A mat ier u n o d a l a:		<b>Žurnāls «Radio» Nr. 3.</b>	
Refleks-uztvērēji. Vienkāršs mainstrāvas		Vašingtonas radiokonference	67
izlīdzinātājs. Colpitultrā-audions. Lēta un		Vēl par aizsargtīkliņa radiolampām	72
laba 1-lamp. uztvērēja aparāts. Vario-		Loti spēcīgs 3-lamp. uztvērējs ar aizsargtīk-	
metra spolu nostiprināšana. Kā ierikot		liņa lampiņām	76
labu «zemī». Astonveidīgās spoles. Tro-		Drusku par zibeni un tā darbību	78
lita apstrādāšana. Dažādi podomi. At-		«Radioklavieru» būve	80
mosferas traucējumu novēršana.		Pareizā laika signāli (Nauenas un Eifela tor-	
Isie vilni.		na stacijas)	83
Vašingtonas konference. Izsaukumi.	23	A mat ier u n o d a l a	86
Radiokustība Latvijas skolās	24	Divlampiņu refleks-uztvērējs ar divtīklinā	
Vēstuļnieks, ziņojumi, jautājumi un atbildes	26	lampiņām. Negadineaudions.	

### Žurnāls «Radio» Nr. 2.

Tālredzēšanas problēms	35	Isie vilni (izsaukumi, ziņojumi)	90
Lampiņas ar aizsargtīkliņu	42	Organizāciju ziņojumi	92
Taisngriešana caur negatīvo tīkliņa priekš-	45	Kas jauns radiotīgū (bateriju aukla ASIA)	92
spriegumu («anode bend rectification»)	46	Vēstuļnieks. Jautājumi-atbildes	93
Radioklavieres	47	Padomi	95
Technika un zinātnē	48	<b>Žurnāls «Radio» Nr. 4.</b>	
A mat ier u n o d a l a.		Vreeland'a filtrs	99
Leklānšē elements. Loftin-White uztvē-		«Weekend» (pārnēsājama 2-lamp. uztvērēja	
rējs. Vienkāršs; bet spēcīgs 3-lamp. uz-		apraksts ar divtīklī, lampiņām)	101

Kā panākama ārzemju raldstaciju uztvēršana ar pašbūvētu kristāldetektora uztvērēju	106	Vienlampīnas «Super-Reinartz'a» uztvērējs. Resonansa rekorduztvērējs ar 3 lamp. (ar aizsargtīkl. lampiņām). Kas amatieriem derētu ievērot (uztvērēja apārāts 15-3000 m. diapozonam).
Kāds ir elektromagn. vilņu svars	109	I sie viļņi (izsaukumi)
Radiokrāsns	110	Vēstuļnieks. Jautājumi-atbildes
Vai izdegūšas elektriskas spuldzes ir atjaunojamas	111	153
Kā pašam izgatavot pārveidotāju akumulatoru pildīšanai	112	Vēstuļnieks. Jautājumi-atbildes
Virsmas jeb «Skin» ēfeiks	114	155
A matieru n o d a l a.	115	Žurnāls «Radio» Nr. 6.
Selektīvs 2-lamp. uztvērējs ar divtīkl. lampiņām, 2-lamp. uztvēr. ar plašu vilņu diapozonu, Vēstule no Liepājas (apgaism. līdzstrāvas lietošana uztvērējam). Padomi.	120	Bilžu pārraidīšana, televīzija un tālredzēšana
I sie viļņi (izsaukumi)	120	Somijas radiofons (Lahti raidstacijā)
Radio-sacensība (no firmas N. Hakelberg)	121	Kas ir radiolampīnas vākuums?
Vēstuļnieks, Jautājumi-atbildes	121	Jauna veida istabas antēna
175	Globusa antēna	
183	Tiolijs — jauns izolācijas materiāls	
Pasaules pulkstens	122	173
Piekabināmie laivu bencīna motori	123	174
Dažas domas par radioamatiera strāvas avoti (galvan. elementi, akumulatori, tīklstrāvas aparāti)	124	175
A matieru n o d a l a	131	183
Labs trīslampīnu uztvērējs. Ar krist. det., uztv., Rīgas Jūrmalā, Losseva svārstību krist. det. uztv., spējas (vēstule), Hartleja uztvērējs, Uztvērējs ar maiņstrāvas lampiņām, Detektora uztv. ar traucētāja izslēgšanu (ar filtru).	132	
Kristāldetektora vai lampīnu uztvērējs	134	
Maiņstrāvas radiolampīnas	135	
A matieru n o d a l a	137	
Kas jauns radiotīrgū (Philips skaļruni). Šubert'a ligzdiņas un atzaru spailes	139	
	141	189

## 1929. gads.

### Žurnāls «Radio» Nr. 1.

1929. g.	3	refleks-uztvēreja (vēstule). Ko var dot pašbūvēts krist. det. aparāts. Kā izsargāties no lampīnu pārkarsēšanas. Repleks-papildinājums pie Browning-Drake uztvērēja.
Paziņojums žurnāla abonentiem	4	Vēstuļnieks. Jautājumi-atbildes
Jauņais Briseles vilņu sadalījums	4	59
Golems — mākslīgais cilvēks (par robotiem)	7	Žurnāls «Radio» Nr. 3.
Svarīgākie technikas sasniegumi 1928. g.	8	Hagas radiokonference
Kādi radio uztvērēji ir lietošanā Vācijā	11	Elektr. apgaismošanas spuldzes zelta jubileja
Elektromagn. vilņu stabilizācija	12	Daudzmotorigie lidaparāti
A matieru n o d a l a	14	Starpzvaigžņu telpas atbalss
Vadītāja pašindukcijas noteikšana, (cilindriskās, groza un šūņu spoles). Kristāldetektora uztvērējs. Tāluztveršana ar krist. det. uztv. Rāmja, istabas vai āra antēnas (dažādu antēnu spēju salīdzinājums). Daži paskaidrojumi pie aizsargtīkl. lamp. uztvērējiem. Pašgatavota skalruņa magnetu sistēma.	27	Tāluztveršanas brīnumi
Radioizstāde. (L. R. B, ziņojums)	29	Klausīsimies Rīgas radiofonu stereofoniski (stereofonijas krist. det. uztv. būves apraksts)
Vēstuļnieks, Jautājumi-atbildes	'	Vārja oksīda el.-strāvas taisngrieži (pagatavošanas apraksts)

### Žurnāls «Radio» Nr. 2.

Prāgas starptautiskā radioelektriskā konference	35	P a d o m i
Televīzija un televīzija pa radiofonu	40	Kopēja antēna vairākiem uztvērējiem. Vairākstaru antēnu izolācija.
Modernie apgaismošanas kermeņi	40	Skaļruna technikas attīstība. (Philips ziņojums)
Vārja oksīda («Kuproxx») taisngrieži	42	93
Kādēļ vajadzīgs antēnas aizsargs	44	Žurnāls «Radio» Nr. 4.
A matieru n o d a l a	46	Pašbūve, jauniegāde, pārbūve (apraksts par radioaparātiem)
Dīvkristālu uztvērējs (Losseva svārstību det. uztv. būves un darbības apraksts). Pārslēgi radiouztvērējos. Kombinēts is-vilņu raid- un uztverošais aparāts tehniskām rotājām. Izo un garo vilņu uztvērējs. Papildinājums pie «Trinadyne»	97	Amērikas 1930. g. radiouztvērēju modes

Rāmja antēna un tās virzieniskā darbība	100	103
Svina-cinka amalgāmas akumulators	103	106
Radiolampīņa un viņas pielietošana. (Ievads uztvērēju modernizēšanā)	106	108
Elektriskā «acs», (Fotošūnu darbība un tās pielietošana)	122	
Berillijs — nākotnes metāls?	129	

Izdevējs un atbildīgais redaktors R. Kīsis.

Spiestuve «Latvija» Rīgā, Merķela ielā 15.

# ievēribai visiem radio cienītājiem.

Lai likvidētu pārpalikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio“ numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio“ numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2, kurš krājumā vairs nav, aprēķinām par **15 santīmiem** numuru.

Iesiets glītā kartona sējumā 1926. gada gājuma pilnīgs komplekts 350 lpp. (№№ 1—18) tiek aprēķināts par Ls 3.—.

Atsevišķi žurnāla „Radio“ numuri par 1927. gadu (№№ 1—12), 1928. gadu (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santīmiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesieti kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās un pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmaksu bez tam vēl jāpieskaita 40 sant. pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami ekspedīcijā, Rīgā, Elizabetes ielā 9a, dz. 16 ikdienas no 3—7 p. p. (tālr. 29456) un P. T. D. Galvenās darbnīcas veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, darbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t. kantori uz žurnāla „Radio“ pasta tekošā rēķina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2—6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio“ numuru skaits nav pārāk liels, sev. iesiēto komplektu ir maz, tad tos god. rádio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam ilgi nevinčināties ar pieprasījumiem, jo krājumam izbeidzoties, žurnali brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušo žurnalu saturu rādītājs ir ievietots šini numurā, uz ko griežam lasītāju ievērību.