

5. GADS

50 santimi

№ 6 / 1930

«Radio»

Žurnāls tehnikai un zinātnei



Radio arī vasarā var sniegt daudz jaukus brīžus.

SATURĀ: Uztvērējs izbraukumiem. — Daži etapi sazināšanās dienesta attīstībā. — Darbība zem ūdens (Niršanas technikas attīstība). — Sujimašinas 100 gadu jubileja. — Daudzvalodu telefona aparāti. — Varš un aluminijs savstarpējā sacensībā. — Padomi radioabonentiem (1. turpin.). — Techniski sīkumi. —



Vairs nav vientulibas!

Tīkpat pilsētā, Jūsu klusajā istabā, ka arī uz laukiem vistālākajā nomalē, Jūs varat klausīties labu un daiļskanīgu mūziku.

„PHILIPS“ skaļrunis sniedz kaut ko ārkārtēju dailiskanības, skaņu tiruma un stipruma ziņā.

PHILIPS



«Radio»

Zurnāls tehnikai un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesī.

Numurs maksā 50 sant.

Redakcija: Rīgā, 1. Maskavas ielā 91, dz. 6. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galvenā pastā, pasta kastite 773. Iemaksājumi un abonements nokārtojami uz mūsu pasta tekóša rēķina 996. Redakcijas tālrunis 30945.

Abonēšanas maksi: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.50. Abonēšanas maksu pienem Rīgā, Audēju ielā 15, P. T. D. G. D. veikalā; province: visos pasta - telegrafa kantoros, lielākās grāmatu tirgotavās un lielākos laikrakstu kioskos.

Neatteikts abonements skaitas par pagarinātu uz nāk. gada ceturksni.

Nº 6

5. gads.

1930

Uztvērējs izbraukumiem.

(Reg. audions un lēnmaiņu pastiprin. ar divtūkla lamp.).

Vasaras laiks dabīgi saistas ar izbraukumiem zalumos, atvalinājumos, ekskursijās un tamlīdzīgās patīkamās darbībās. Parasti iedomajās, ka te ar radio jau nu nekāds sakars nevar būt. Radio priekšnesumu klausīšanās tiek uzskatīta par ziemas piederumu, kurai ar zalumiem nekā kopēja nav.

Tomēr ne arvienu, ne katrs, ir tādās domās. Līdzīgi personām, kurās uzbraukumos zalumos sviedros vaigā stiepj līdzi smagu patefoni, ar pāris dučiem plāšu, ir arī tādas, kurām nekas nav pretim pamēt līdzi nelielu somiņu ar viņā iebūvētu radiouztvērēju, lielākais 4—5 mārciņas smagumā. Jebkurā vietā apmetušies, dažās minūtēs esam uztvērēju saveduši kārtībā un ja ir vēlēšanās, varam mazliet «pastaigāties» pa pasauli. Tikpat ka visu laiku nav iespējams plosīties un skriet, vai arī staigāt, tikpat arī visu laiku nav jānosēž pie uztvērēja un jāklaušas, kas nu tiek raidīts. Katram ir savs laiks, un pēc krieknas kustēšanās nekas nav patīkamāks par labu atlaišanos zālitē un atpūšanos, sevišķi ja atskan mūzika. Skaļi spiedzošie patefoni grāvēji-šlāgeri tam nolūkam pārāk maz piemēroti. Pie tam mūsu radiouztvērējs ir nesalīdzināmi lētāks.

Mēs ceram, ka mūsu god. lasītāji jau būs caurskatījuši mūsu aprakstus par uztvērēju pārbūvi, vismaz žurn. «Radio» Nr.Nr. 2. un 3. no š. g. Tur izteiktās do-

mas te būs ļoti noderīgas, jo tās neatkarītosim.

Lai kādu uztvērēju konstruētu, jābūt iepriekš skaidrībā par to, ko ar viņu vēlas sasniegt un kādos apstākļos tam jāstrādā. Mūsu gadījumā ka pirms mērķis un galvenais, katrā ziņā jau būs Rīgas radiofona uztvēršana. Tikai pēc tam vārētu domāt par dažu ārzemju raidītāju, protams spēcīgāko, uztvēršanu. Otrkārt, apstākļi, kādos šādam uztvērējam būs jāstrādā, nav pieskaitāmi pie spīdošiem. Ta ka aparāts domāts pārnēsājams, tad labu ārantenu jau nu pārāk reti varēs uztvēršanu. Parasti būs jāapmierinās ar kaut ka izvilktu palīgantenu, piem. kāds stiepules gabals pārmests pāri koka zaļiem u. t. t. Bet bieži varbūt nekādu antenu nevarēs izvilkta, piem. braucot dzelzsceļa vagonā un tapēc te tiks mēģināts lietot šīnī pat somiņa iebūvētu nelielu rāmja antenu. Saprotams, te jau par tālstatījumu uztvēršanu nav ko runāt, bet gan pilnā mērā uz aparātu liktās cerības attaisnosies, ja Rīgas radiofonu ar to varēsim pietiekoši labi sadzirdēt galvas telefonos 3—40 km. attālumā no Rīgas. Galvas telefonus te aizkaram tāpēc, ka viņi vienīgie mums ir derīgi. Skaļrunim ar ērtu transportēšanu ir visai maz kopēja un tāpēc tas te netiks apskatīts. Raksta beigās dažos vārdos gan aizrādīsim, ka iespējams pie uztvērēja piekombinēt nelielu skaļruni ar konusa membrānu. Trešais, varbūt gal-

venais, būtu jautājums par ērtu pārnēsāšanas iespēju, t. i. lai tas būtu mazs dimenzijs un viegls svara ziņā. Pirmā prasība var tikt apmierināta, nemot ie-spējamī mazas daļas, piem. nelielu kondensātoru, spoles ar nelielu caurmēru u. t. t. Otrs izpildāms tikai pie zināma lampiņu tipa, proti, viena volta sērijas divtīklinā lampiņām. Lietā ta, ka uz daļām svara ziņā samērā maz var ietaupīt. Lielākais ietaupījums panākams uz smagās anoda baterijas rēķina, kura šīnī ziņā atkrit. Ta ka lampiņa, piem. Philips A 141 patēri apm. 80 m/amp. pie 1 volta kvēles, tad ērti lietojami sausie elementi. Tāpēc strāvas avotus viegli var novietot pašā aparātā.


Dažus vārdus te vēl minēsim par divtīklinā lampiņām. Ir dalītas domas par šo lampiņu lietderību un labumu, un tagad bieži var dzirdēt sakam, ka divtīklinā lampiņas savu mūžu ir nodzīvojušas, jo viņu vietā taču esot nākušas modernās divtīkl. un vairāktīklinā lampiņas (ar aizsargtīkliniem), kurās tāpat ierindojas šīnī klasē.

Taču šīs izteiktās domas rāda arī, cik mazā mērā vēl viens otrs izprot divtīklinā un vispārīgi dažādu tipu radiolampiņu būtību, nezin viņu darbību un mērķi. Tamēl te vēlreiz išumā pārskatīsim šo lampiņu darbību un taisisim slēdzienus, kādos gadījumos tās lietojamas un kur tās izdevīgākas par parastajām triodēm.

Ka to jau vairākkārt agrākos numuros aprakstījām, lampiņas pastiprināšanas darbība vispirmā kārtā atkarīga no stāvibas un pastiprināšanās faktora. Pēdējais parastos apstāklos praktiski var tikt uzskatīts par nemainīgu, konstantu, bet gan atkarībā no dažiem apstākļiem var mainīties stāviba. Ka piemēru nemēsim visiem pazīstamo lampiņas rakstura līknē.

Te pie zināma anoda sprieguma anoda strāvas atkarība no tīklinā sprieguma raksturojās ar līniju, kurās apakšējais gals pakāpeniski izliecas un pēdīgi saplūst ar horizontālo līniju. Ar mazāku anoda spriegumu stāviba arvieni vairāk pārmainās, līdz tā paliek nulle. Pie viena rakstura līkne pārvietojās uz labo pusē. Tā tad parastās triodēs, sakarā ar to, mēs nevarām lietot mazāku anoda spriegumu par kādu normu, jo tad lampiņas stāviba

paliek pārāk maza, resp. lampiņa darbojās neapmierinoši. Lai nu būtu iespējams dabūt lielāku stāvību pie niecīgiem anoda spriegumiem, ir konstruētas divtīklinā lampiņas. To panāk ievietojot starp parasto tīklinā un katodu (kvēldiegus) vēl vienu tīklinā, kuru, ka to jau agrāk aizrādījām, nosauc par telpas pildīja tīklinā. Bieži to nosauc par iekšējo tīklinā, pieņemot, ka parastais tīklinā ir ārējais. Ja turpretim iekšējo tīklinā izlieto par īsto tīklinā, bet ārējo savieno ar anoda bate-

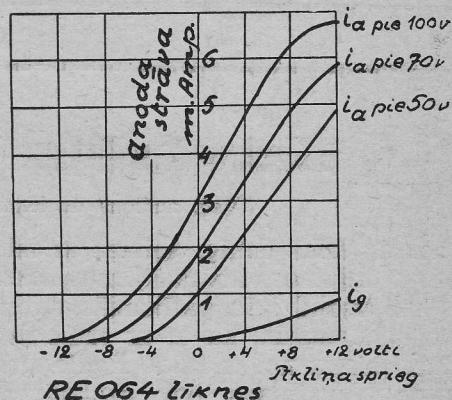

RE 064 līknes

Triodes RE064 rakstura līkne. Te skaidri var novērot, kā piem. pie — 4 v. uz tīklinā, pie 50 v. anoda sprieguma ir daudz mazāka stāvība (mA/v), nekā pie 100 voltiem uz anodu.


rijas plus polu, tad mums lampiņa darbojās ar anoda aizsargtīklinā. Pēdējā gadījumā panāk to, ka lampiņas rakstura līkne stipri novirzās uz kreiso pusē un tāpēc ar parastiem anoda spriegumiem var panākt lielus pastiprinājumus.

Taču šim pēdējām gadījumam tagad lielas nozīmes nav, jo ir konstruētas speciālas aizsargtīklinā lampiņas. Tamēl paliek tikai lampiņas parastā darbība. Te nu jāievēro sekošais. Mēs nevarām prasīt, lai lampiņa, ar lielāko anoda spriegumu apm. 15—20 voltē, dotu pietiekošu enerģiju skaļruņa iedarbināšanai. Otrākā, sakarā ar mazo pastiprināšanas faktoru arī ka ātrmaiņu pastiprināšanas lampiņa ta ne katrreiz labi izlietojama. (Jāpiezīmē, ka, šķiet, vienīgā labi darbojās šēma šīnī ziņā ir pēc izodīnes principa.)

Tā tad īdeālākais divtīklinā lampiņu pielietošanas veids būtu reģeneratīvais

audions ar 1 lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpi caur transformātoru. Te lietojamais anoda spriegums ir reducēts līdz minimumam un parasti nepārsniedz 14—15 voltus (3—4 kab. baterijas). Kvēlei tiek lietots sausais elements. Ērti novietojams ir kvadratiskais, apm. $5 \times 5 \times 12$ cm., kurā kapacitāte ir apm. 10 amperstundas, t. i. 2 lampiņas tas spēj kvēlināt līdz 40 stundām, kas vidēji atbilst pusmēneša laikam.

Uztvērēja šēma būtu šāda.

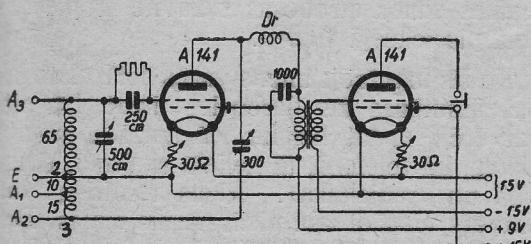

Pārnēsājamā uztvērēja principa šēma.

Lietojamo materiālu saraksts ar vidējām cenām:

Rokas somiņa (Lehma-Vulkan)		
apm. $20 \times 30 \times 10$ cm. . . .	Ls	4,50
Trolīts $20 \times 10 \times 0,4$ cm. . . .	"	1,50
Maiņkondensātors, 500 cm. (mazas dimenzijs)	"	6,—
Mikrometra skala, 60—70 mm. caurmērā	"	3,75
Maiņkondensātors, 300 cm., plakans, ar vizlu	"	3,—
Skala, 50—60 mm. caurmērā	"	—,80
Pertinaksa caurule, 45 mm. caurmērā, 16 cm.	"	—,70
Dub. izol. stiepule, 0,4 mm., 14 mtr.	"	—,42
Emaljēta stiepule, 0,15—0,2 mm., 40 mtr.	"	—,80
Tīkla kondensātors, 250— 300 cm.	"	—,90
2 megomu pretestība (Dralo- vid)	"	1,50
2 reostati, 30 omi $\text{à Ls } 1,50$	"	3,—
Skaļruņa spolite droselei, 1000 omi	"	—,90


2 lampiņas Philips A 141		
à Ls 12,—	"	24,—
2 pamatnes lampiņām, atspē- rīgas $\text{à } 1,50$	"	3,—
Blokkondensātors, 1000 cm. .	"	1,—
Lēnmaiņu transformātors 1:5 (Weilo)	"	8,—
10 ligzdiņas, ar uzgriežņiem .	"	—,80
8 banāntapiņas ar uzgriež- ņiem, 4 banāntapiņas ar izo- laciiju	"	—,96
1 sausais elements kvēlei . . .	"	2,50
4 kab. lukutura baterijas . . .	"	2,—
1 galvas telefons	"	9,—

Kopā apm. Ls 79,03

Noapaļoti, ja vissas daļas un piederojums ir jāiegādā no jauna, šāds uztvērējs iznāks apm. Ls 80,—. Saprotams vecākam būvētajam viena, otra daļa būs parlikusēs no agrākiem laikiem, kamēdēl izcenojums būs mazāks. Te nu jāņem vērā vēl tas, ka šis uztvērējs tikpat labi liepjams visās vietās, ka istabā, ta laukā, un tapēc gadījumā, kad uztvērēja ārizskatam pārāk lielu vēribu nepiegriež, resp. to nestāda atkarībā no pārējām mēbelelm, tas iznāk diezgan izdevīgs un sevišķi parocigs lauku apstāklos. Pie tam glītā somiņa tik nepatikama nemaz arī nav.

Stājoties pie uztvērēja izbūves, vispirms uztīsim spoles. Īso vilņu spolei nemsim 0,4 mm. stiepuli, garo vilņu spolei 0,2 mm. emaljēto stiepuli. Šēmā attiecīgo tinumu daudzums ir parādīts, pie kam garo vilņu spolei (no 800—2000 mtr.) jāņem trīs reizes vairāk tinumus. Šeit spoles ir jāmaina. Ērtuma ziņā tas nu tik parociģi gan nav, tomēr šādas mainīšanas priekšrocības ir vispirmā kārtā vienkāršība konstruēšanā, un bez taim vēl te nevar rasties kaitīgi zudumi, kas viegli iespējams, ja abas spoles nav novietotas pareizi. Spoles pamatnei ir 4 pievadi: 3 dažādiem antenas pieslēgumiem un 1 zemes kontaktam. Reģeneracijas spole izmantota arī ka antenas spole. Tinumi iet nepārtrauktī, ar atzarojumiem aizrādītās vietās. Ligzdiņu un tāpiņu pamatnes urbājas uz reizi. Tam nolūkam attiecīga liejuma trolīta 3 gabaliņos (apm. $3 \times 4,5$ cm.) ar 3 mm. urbi izurbjam attiecīgās vie-

tās (nesimmetriskā sadalījumā, apm. ka lampīnas kājiņas) caurumus. Divās plaknītes ieskrūvējam banantapiņas, bet vienu plāknīti ar 6 mm. urbi paplašinajam, un te iestiprinam ligzdiņas. Vieglaks celš ir, gan tikai, ja ir vecas lampīnas, tāds, ka tām nosit balonu un tāpiņu pamatni iestiprina caurules galā. Pievadi pie atsevišķām tāpiņām iet pa caurules iekšpusi. Plaknītes ar tāpiņām galos apvilejām ieapalus, piemērojoties izolācijas

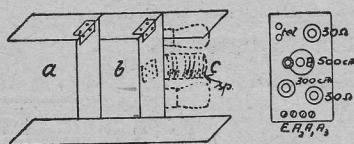

Pa labi: izolācijas priekšplātnes sadalījums. Pa kreisi: koka saturošā rāmja veids.

caurules iekšējai formai un tad ar acetonu iekītējam caurules galā. Tādā veidā gatavotas spoles ir visai izturīgas.

Tālākais celš ir koka rāmja pagatavošana, uz kuru tad vēlāk novietosies vietas daļas. Rāmja forma ir šāda.

Rāmi vislabāki pagatavot no plāniem dēlišiem, 5—7 mm. biezumā. Var lietot arī finieru. Labi ir, ja šķērslīstītes pie garēnīstītēm piestiprina ar misiņa skārda stūreņiem. Mērus te nepievienojam, jo tie var būt dažādi, atkarībā no lietojamās somiņas samēriem. Jāievēro, ka augstumam nav jābūt lielākam par to, kāds vajadzigs, lai kondensātoru vēl labi varētu novietot.

Nodalījums a ir domāts bateriju, telefona un antenas resp. zemes vadu novietošanai, kā arī rezerves dalām. Nodalījumā b tiek novietoti kondensātori noskaņošanai un reģenerācijai, visi sīkākie piederumi, piem. izslēgs megoms, tikl. kond., drosele, reostati u. t. t., ka arī lēnmaiņu transformātors. Visas šīs daļas iespējams novietot zem izolācijas plātnes, kura sedz dalījumu b. Nodalījumā c abās pusēs novietojam uz šķērslīstītes lampīnas pamatnes resp. pašas lampīnas, bet vidū spoli. Pēdējās pamatni vai nu novietojam izcilus, t. i. paaugstināti, lai ligzdiņas neskārtu koku, vai arī koka šķērslīstītē izgriežam attiecīga lieluma caurumu.

Lampīnu pamatnēm jābūt atsperīgām. Lai tās pie pārāk lielas sakustēšanās netiktu apskādētas, uz viņu baloniem jāuzliek kāds voiloka riņķis, vai vēl labāki, jāuzmauc apm. 7—8 cm. gaŗš gabals no kādas vecas, nelietojamas velosipēda riteņa zarnas. Tas netikvien aiztur visādas pieskāršanās, bet nelauj arī lampīnai izkustēties no pamatnes, sev. ja gumijas zarnas augšgals atstāts gaŗāks.

Savienošana ir parastā, tāda pat, kā pie visiem uztvērējiem un tā skaidri izprotama no šēmas. Jāņem vērā tas, ka lampīnas pamatnes sānos atrodošās skrūvīte ir pievienota pie iekšējā tīkliņa.





Ko šis uztvērējs mums varēs dot? Pie labas ārantēnas tas darbosies tāpat, kā citi uztvērēji, dodot lielaku vai mazāku staciju skaitu, kā telefonā, tā nelielā skalīruni, atkarībā no «radiolaika». Rīgas raidītāju tās uztvers vienādi labi visās valsts malās. Bet ne tā tas var būt ar dažādām palīgātēnām, kādas, šķiet, šīm gadījumā visvairāk tīktu lietotas. Te ar zināmu noteiktību par dzirdēšanu var runāt tikai attiecībā uz visspēcīgākām lielstacijām. Vietējo raidītāju tas lielā attālumā var arī «nedzirdēt». Lai nu tāpēc pēc iespējas sekmētu uztvērēja darbību, mēgināsim iet palīgā ar labi izmeklētu nelielu antenu un zemi. Artēnai te būtu pieņērota emaljētā aukla, apm., 25—30 mtr. garumā. Šī aukla ērti uztinama uz nelielas spoles vai tītavas, un tāpēc labi novietojama. Tās elektriskās īpašības, pateicoties daudzajiem atsevišķiem izolētiem vadiem, ir visai augstas, vismaz labākas, nekā jebkurām citādam vadām. Auklas piestiprināšanas galu katrā ziņā jāpielodē pie kabeļkuriņes. Tam nolūkam visi auklas vadīni jānotira no emāļas, ko panāk, ja auklas galu atšķetina, iemērc spirtā un aizdedzīnā. Pēc tam, galus starp pirkstiem rīvējot, emāļa it viegli atdalās un nokrit. Vislabāk, ja pielodē ar kanifoliju; ja lodē ar pastu, tad to jāuznes pēc iespējas mazākā kārtā, vislabāk tādējādi, kad drusku pastas uzliek uz rādiņāja pirksta un ikšķa, un tad auklas galus, beržot tos pirkstu starpā, pamazām apsmērē ar plānu pastas kārtīnu. Bez tam vēl jāraugas, lai lodējamā vietā ar āmuru tīktu krietni izkarsēta, t. i. kamēr vairs neatdalās tvaiks, un pēc tam ar ūdeni krietni jānoskalo. Tikai tad būs drošība, ka aukla tiešām darbosies normāli. Auklas brīvo galu var

atsiet vai nu pie kāda izolātora (mazākā lieluma) vai arī vienkārši pārmest kādam zaram pāri, vai sētai, stabam u. t. t.

Iešēmojums pārnēsājamiem uztvērējiem var būt divējāds: pretīkls un «īstā» zeme. Pirmais gadījums ir vietā, ja nav iespējams ierikot kaut cik labu «īsto» zemi, piem., pārāk sausa, akmeņaina vieta. Te tad, vai nu zem antēnas, vai pretejā virzienā uz zemes, izstiepj, apm., tikpat garu vadu, kā antē-

Ar šādu antēnas un zemes ierīkojumu Rīgas radiofonu var dzirdēt krietni tālā apgabalā, un, ja klausītājs ir apmierināts ar R4, t. i. vidēju, resp. ne pārāk lielu telefona skālumu, tad praktiski visā Latvijā. Arī vairākas ārzemju stacijas, sev. uz gariem vilniem, loti labi dzirdāmas, bieži pat stiprāki par Rīgas raidītāju.

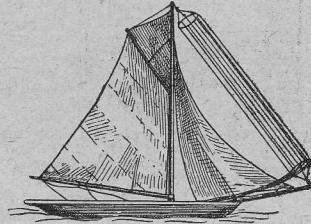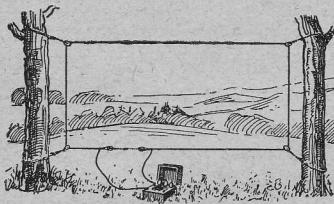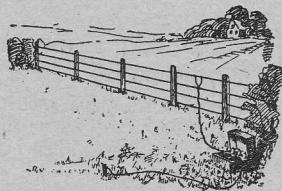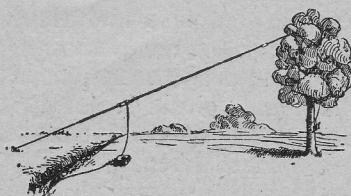Vai iespējams pie šī uztvērēja lietot rāmja antēnu, kā to raksta sākumā teicām?



Daži palīgtēnas ierīkošanas veidi.

A u g š ā, pa kreisi: antēnas vads atsiets, pret koku un zemi. Iezemojums ir ūdensgrāvī iemesta skārda plātnite. Pa labi: kā antēnu lieto stiepuli pie aizžogojuma. «Zeme» ir metāla stiepules gabals, iedzīts $1\frac{1}{2}$ —2 pēdas zemē.

A p a k š ā: Pa kreisi: Provisoriska rāmja antēnas ieķarta. Iezemojums te netiek lietots, jo viens vada gals pie slēgts antēnas, otrs zemes spailei. Pa labi: visai izdevīga antēnas novietošana buru laivā. (sk. vāka bildi). Iezemojums ir metāla plātnite, kuŗu iemet ūdeni.

na. Arī te lietosim tādu pat emaljētu auķelas vadu, jo tas visērtāk līdzīgums. Labāka tomēr ir «īstā» zeme, resp. iezemojums. Autors visai izdevīgu atradis šādu paņēmienu. Apm. 100—150 cm² lielai, plānai misiņa (arī cinka) plātnītei pielodē skrūvspaili, un pie tās tad vēlāk piestiprina uztvērēja zemes vadu. Šo plāknīti vai nu iemet kādā grāvī, akā, vai pat ierušina zemē, 20—30 cm. dzīļumā (kur zeme arvienu mitra) un tēmums ir visai labs iezemojums, ar samērā niecīgu «pārejas» pretestību. Plātnīte aizņem loti maz vietas, jo ir plakana un tāpēc ērti novietojama nodalījumā a.


Kāpēc nē! Tikai uz uztveršanu tagad nu ar pārāk rožainām cerībām nevar skatīties, jo ta būs iespējama, vispārīgi, ne uz pārāk lielu attālumu, varbūt 40—50 km. no Rīgas.

Ja nu kāds no mūsu god. lasītājiem vēlēsies sev ierikot arī rāmja antēnu, tad izdevīgi iet šādu ceļu. Izgriežam no plāna finiera tik lielu gabalu, lai tas tikkо ieietu somiņas vākā. Tad uz šī finiera stūriem (zem 45°) uzskrūvējam apm. 7 cm. garas līsfītes, kurās ir iegriestas 30 rieviņas. To var labi izdarīt, ja visas 4 līstītes uz reizi iespiež skrūvspīles un tad ar zāģīti iegriež rievas, visām vienā laikā. Šajās rievās ietinam 30 tinumus no 0,5—0,6 dūb. izol. stiepules (la-

bāka gan ir ātrmaiņu aukla), pie kam, ja sākam tīt no iekšpuses vircienā uz ārpusi, pie 14. tinuma taisām atzarojumu. Tad mūsu rāmim ir 3 izvadi, pie kam ārējie 16 tinumi novietojami paralleli noskoñošanas kondensatoram, bet iekšējie domāti reģenerācijai; pieslēgšanās tā tad notiek punktos 1., 2. un 3. (sk. principa šēmu). Finiera plātni ar tinumiem novieto vākā tā, lai plātnē būtu ārpusē un tad to ar vidus skrūvi pieskrūvē.

P. S. Punkts 1 šēmā nav. Tas sakrīt ar A₃.

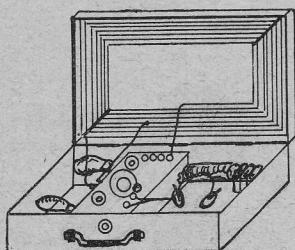Ar rāmja antēnu gan tikai varēs uztvert Rīgas raidītāju, jo par ārzemēm nav ko domāt. Bet tā kā te nekas cits nav jādara, kā



Rāmja antēnas novietošana somiņā. Pievadus ie-sprauž spoles ligzdīnās, jo spoles pie rāmja antēnas nelieto.

vienīgi jāpagriež ieslēdzējs un jāuzsāk klaušišanās, tad tas bieži ir visai ērts, piem. dažados izbraucienos Rīgas apkārtnē. Somiņu nēsājot rokā, ar telefoniem uz ausīm, var pastaigāties zem mūzikas skaņām vai arī klausīties priekšnesumus pašam esot kāda kustībā. Te nu gan jāievēro, ka pateicoties rāmja virziena darbībai, tas arvienu jāorientē aptm. Rīgas virzienā. Tā kā visa iekārta

sver tikko 2 kilo, (labāki 4½ mārciņas), tad svars gandrīz nejutams. Te jāsaka, ka tas ir, ja kvēlei lieto el. kab. luktura bateriju, kura elektrodi ir parallelā savienojumā. Lie-tojot lielos sausos elementus, svars palielinās.

Vai nebūtu te derīgi iebūvēt arī skaļruni?

Principā var visu ko izdarīt. Tikai vai tas atmaksāsies. Ja ir nelielā attālumā no raidītāja, tad arī ar palīgtenu varbūt dzir-dēsim tik skaļi, lai nodarbinātu skaļruni. Lai to iebūvētu somiņā, varam rākoties šādi. Nodalījumā a vairs nenovietosim visas paliga-dalas, bet to ieliksim nelielu skaļrunu magneta sistēmu, pieskrūvējot to pie somiņas dibena. Ja pie magn. sistēmas ir regulātors, tad tas jāizlaiž dibenam cauri. Tad nemam labāku zīmējamo papīru un izgriežam tik lie-lu gabalu, lai tas pārkļautu visu nodalījumu a. Malas tiek atlocītas un ar dažām līstītem piesistas pie somiņas koka rāmja. Pēc tam vibrējošo stienīti izlaiž papīram cauri, uz-skrūvē kontrskrūvi un pievelk. Izdevīgi pec tam papīru ir ar sūkni saslapiņāt; no tam papīrs izplešās, un tad to vēl stingrā-ki pievelk. Izžuvis, tas piepatur savu ie-dobto, konusveidīgo formu un spēj it labi reproducēt kā augstās, tā samērā zemās skaņas. Loti tuvā attālumā no raidstaci-jas, piem. daži km. arī rāmja antēna dos pietiekoši lielu energiju skaļrunu iedarbi-nāšanai. Tomēr jāsaka, ka šis uztvērējs nav domāts skalrunim, bet gan parastiem galvas telefoniem, un tāpēc šo jautājumu aizskārām tikai gařāmejot.

Šāds īsumā būtu apskats par it labu uztvērēju visādos gadījumos, lietojamu kā mājas, tā izbraukumos un sev. provincē.

Elektrons.

Daži etapi sazināšanas dienesta attīstībā.

Liekas, ka sākot no ta laika, kad cil-vēks sāka runāt kādā noteiktā valodā, bet ne tikai izdeva dažādas vienbalsienu ska-nas, un kad tas no alām pārgāja dzīvoit uz kādu citu, ērtāku mājokli, tas međināja kādu ziņu sniegt saviem draugiem un kaimiņiem ātrākā celā, nekā tas bija ie-spējams aizejot kājām vai ar zirgu u. t. t.

Piem. aprakstos bieži ir minēts, ka kaŗa paziņošanai kalngalos ir dedzinājuši ugumskurus, vai arī dienā zināmās vietās radījuši dūmu mākoņus. Visai pazīsta-mas ir noslēpumainas bungu skanas, ku-ras klusās naktis pavada ceļotāju viņa gaitās. Bungas, (izdobi koku stubibri), ka ziņu izplatītājs, ir pazīstamas gandrīz

visām pirmatnējām tautām. Tās sastopamas pie indiāniem Amocones upes mūža mežos, tās pazīstamas nēgeriem Afrikas klajumos un mežos, tās zināmas arī Azijs un Austrālijas tautām. Zināmā ritmā te uz bungām izsit dažādas zīmes, kurās ievingrinātas ausis kaut kur lielā tālumā atšifrē un šīs ziņas paziņo savējiem vai nodod tālāk. Cēlotāji stāsta par milzīgiem attālumiem, kurus sniedz šāda veida «telefons». Pasaules karā laikā ir bijuši vairāki gadījumi, kad kaut kādā Afrikas vidienas apgabalā, svarīgākās ziņas par notikumiem karā laukos ir ātrāki bijušas zināmas nēgeriem, nekā tās sanēmuši balto ierēdņi. Piemērs kāds vācu virsnieks savās atmiņās atstāsta gadījumu, kad par tvaikoņa «Luzitanija» bojā iešanu resp. nogremdēšanu apkārtnes nēgeri zinājuši vairākas dienas agrāk par baltajiem. Min. vācu virsnieks raksta, ka pie viņa reiz pienācis kāds nēgeris un stāstījis, ka «liels dzelzs kuģis ar daudziem baltā kunga draugiem ir jūrā nogrimis.» Uz jautājumu, ka tas to zinot nēgeris sacījis, ka viņi daudz ko zinot, pie kam vēl pa-




Zīm. 1.

stāstījis vienu, otru svarīgāku atgadījumu pasaules dzīvē, gan savā valodā un uztverē. Un tiesām, dažas dienas vēlāk pienākusi oficiāla ziņa par «Luzitanijas» nogremdēšanu, ka arī par nēgera agrāki stāstītiem notikumiem. Tā tad te bungu «telegrafs» visai atri pārvārējis apm. 1500—1800 km. lielu attālumu, pie kam

ziņa no vienas «stacijas» gājusi uz otru, nākošo u. t. t.

Tomēr Eiropā tikai ap 16. g. simt. no pietnāki međināja konstruētie tiešām kaut cik derīgus ziņu pārraidītājus. Kāda no vecākām šī veida ierīcēm attēlota zīm. 1. Tas ir vecs kokagriezums pie kāda itālieša Isacchi apraksta par ziņu izplātišanu (apm. 1579. gadā). Te piemērā parādīts, ka

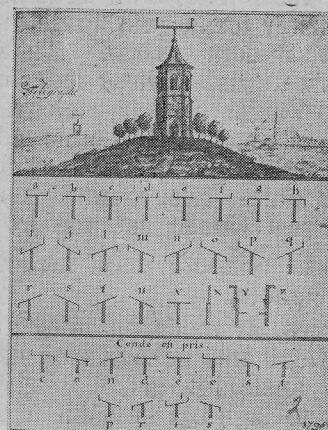

Zīm. 2.

Napoleona Bonapartes optiskais sviru telegrafs
Augšā: kopskats. Vidū: telegrafa zīmu ābēce.
Apakšā: telegrammas paraugs.

iespējama zīmu nodošana ar lāpu no augsta torna, ar lielgabala šāvieniem un vispēdigi, ar magneta adatu (!). Kāds ir pēdējā princips, nav noskaidrots. Tikai cik zīmējumā redzams, tad magneta adata ir kādas burtu ripas vidū, pret kuriem apstājas magneta gals. Kādā veidā notiek uztvēršana, nav pagaidām izprotams. Magneta princips gan vēlāk, pēc kādiem 150 gadiem, atkal atkārtojās.

Pirma praktiski un samērā ērti lietojamu «telegrafi» (ne elektrisko ieveda Napoleons Bonaparte savu kara operaciju atvieglošanai. Zināmos attālumos, uz augstākiem pakalniem, bet ja to nebija, tad speciāli uzmestiem, uzbūvēja torņus, kuru galos atradās ierīce ar dažādi pārstādamām svirām. Atkarībā no tam, kādu stāvokli deva katrai svirai, iespējamas bija daudzas kombinācijas, kurās katra attēloja zināmu burtu. Ta sastādījās sevišķa telegrāfa ābēce. Sazināšanās dievnests tad noritēja šādi. Pirmā torņa uz-

raugs resp. «telegrafists» saņem «telegramu», un tad grozot sviras torna galā pēc agrāki minētās «ābēces», burtu pa burtam noraida šo telegramu. Otrs tornis redz šīs zīmes un tās atkārto; trešais dara to pašu u. t. t. un tā pēc zināma laika (pēc toreizējiem ieskatiem visai īsā) ziņa resp. telegramma tika noraidīta uz prāviem attālumiem. Pievienotā zīmējumā (zīm. 2) attēlots šāds svīru telegrafs ap 1800. gadu. Augšā ir redzams telegrafa tornis ar torna galā novietotām svīrām (resp. 3 daļu svira). Tālumā redzams otrs tornis. Svīras iedarbināja ar striķiem. Videjā daļā ir «telegrafa ābēce» resp. alfabets, kurš nemts no kādas toreizējās telegrafa «mācības grāmatas». Apakšā ir kādas telegrammas noraidīšanas paraugs («Condé est pris»).

Burts «k» alfabetā nav atrodams, jo franči to nelieto.


Saprotams, ar modernu telegrafa ierīci tas nu salīdzinams nekādā ziņā nav. Bet toreizējos apstākļos tas bija liels sasniegums, un te izglitoja sevišķu telegrafistu kadru. Ja padomā, ka tagad piem. pastāv 24 stundu nepārtraukta radiosatiksme starp Londonu (Anglijā) un Melburnu (Austrālijā), pie kam katru minūti noraida ap 1200 burtus un ka burti nav jaatšifrē, bet gan tie iespieduma rakstā nāk no mašīnas, tad tikai saprot lielo starpiņu. Šīnī starpā arī gūl visa satiksmes dienesta attīstība.

Drīzi pēc šī «Napoleona telegrafa», kas to bieži apzīmē, nāca Morze ar savu elektromagnetisko telegrafu. Morze bija laimīgāks, neka vairāki citi izgudrotāji, kuri arī gribēja pielietot elektrību ziņu pārraidīšanai. Radās klasiskā Morze ābēce, ar savām strīpiņām un punktiem, un kurā jau gandrīz veselus simts gadus paliek negrozīta. Pēc Morze lielāko pārlabojumu ienesa Jūss (Hughes), kurš konstrueja ta saukto tipu spiedēju, kurš darbojās netīkviens ātrāki par Morze telegrafu (gan toreiz), bet deva arī gatavi iespiestus burtus no telegrafa, ta ka nekāda dešifrēšana nebija vajadzīga. Tas ātrumu padarija vēl lielāku. Pēc tam sekoja dažādi citi viena vai otra veida uzlabojumi.

Taču vislielāko pārgrožību satiksmes dienestā ienesa radiotelegrafs. Tas ir krass pierādījums gadījumam, ka «pelēkā

teorija» izvērtās par vienu no vislielākiem cilvēces sasniegumiem.

Radiotelegrafa vēsture sākās ar skaitlī resp. matemātiskiem aprēķiniem, kuri bija tik abstrakti un plaši, ka zinātnieki pie tiem strādāja kādus 30 gadus. Sākot ar Maksvella aprēķiniem, ka arī citu darbiem, kuri visi pierādīja elektromagnetisku vilņu esamību un to, ka šie vilņi izplātās telpā, līdz Heinricham Hertz'am, kurš 1887. gadā izdarīja savus slavenos mēģinājumus, kuri pirmo reizi pasaulei lietoja el. magn. vilņus un eksperimentālā celā pierādīja aprēķinu pareizību, pagāja ilgs laiks. Hertz's nebija praktikās,

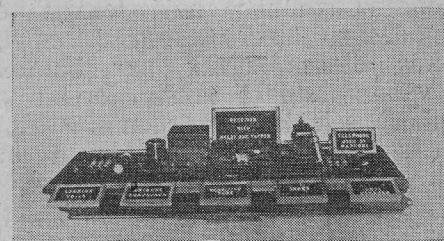

Zim. 3.

Markoni uztvērējis, ar kuru pirmo reizi uztvēra bezdrāts signālu vienpus okeānam. Gaišie četrstūri ir plātnes ar uzrakstiem, jo uztvērējis atrodas muzejā.

nemācēja pielietot laboratorijā sasniegtošos panākumus. Tikai 1896. gadā praktiskais Markoni uztvēra šo pētījumu pasaules nozīmi un ta izveidodamies, cilvēces rīcībā tika nodots jauns, izcilus, satiksmes veids.

No mēģinājumiem uz dažiem simts soļiem, dažiem kilometriem, pamazām pārēja uz arvienu lielākiem attālumiem, līdz 1901. gadā Markoni pirmo reizi cilvēces vēsturē varēja pārraidīt radiotelegrafisku zīmi pāri Atlantijas okeānam no Eiropas uz Ameriku. Šī slavenā zīme bija burts «S», t. i. pēc Morze alfabeta 3 punkti, vai uz dzirdi trīs īsi sitieni. Zīm. 3 attēloti no Markoni Amērikas pusei lietotie aparatūti, kuri tagad ka relikvija novietoti muzejā. Ierīce bija ļoti primitīva. Antena tika iestēta spolītē, kurās reprezentēja pašindukciju un parastais maiņkondensātors. Paraleli tam bija pievienota detektora caurule resp. koherers, un aiz tā

ieslēgts relē ar rakstošo aparātu. Blakus tam vēl bija pievienots vienkāršs telefons. Neskatoties uz šo primitīvumu, signāli, kurus raidīja Anglijas rietumpielkrastē pie Poldijas (Poldhu) izbūvētā raidstacija, radija tādu sajūsmu, kurus reti var piedzīvot, un no šejiņes atkal sākas jauns etaps turpmākā attīstībā.

Tomēr radiosatiksme vēl ilgi neizkluva no laboratorijas pilnīgi ārā. Nebija sevišķi jūtīgu signālu uztvērēju, kamēdēl visa raid- un tāpat uztverošā iekārtā bija pārrāk smaga un neparocīga. Pakāpeniski uzlabojās atsevišķas daļas, līdz kamēr ap 1910. gadu kāds jauns izgudrojums radiosatiksmes attīstībai deva tādu straujumu, kurū līdz tam neviens pat neiedomajās. Šo straujo attīstību izsauca radiolampiņa. Tiekai viņa deva iespēju realizēt sen loloto radiospecialistu sapni, proti — radiotelefoniju. Ar lampiņām šis sapnis palika īstenībā, ka to tagad redzam.

Un tagad? Tagad mēs sēžam mūsu dzīvokļos, grozam vienkāršu kloki pie uztvērēja, no kuŗa cits nekas nav redzams, ka aukla, pievienota sienas dakšdozei, un noklausamies jaunākos ziņojumiem.

mus, biržas un tirgus ziņas, muzīku, priekšslasijumus, pamācības u. t.t. no vilām vietām uz pasaules.

Tiešām, no visās pasaules. Piem. Anglijas karala runa pie jūras atbrūnošanās konferences atklāšanas š. g. janvārī bija sadzirdāma visā pasaule, ir Amerikā, ir Japanā, ir Austrālijā un Indijā. Holandes-Belgijas futbola sacīkste 1930. g. sakumā Indijā un Austrālijā bija tikpat labi izsekojama resp. dzīrdāma, ka pašā Hollandē un Belģijā. Dr. Eckenera pirmais lidojums uz Ameriku resp. viņa atlidojums Lekherstā tika pārraidīts visā Ziemeļamerikā un Eiropā. Holandes īsvīļu raidītājs PCJ bieži vien raida ta sauktos pasaules koncertus, kurus var sadzirdēt uz visiem kontinentiem.

Bet vai tagad jau esam sasnieguši satiksmes dienesta kalngalus?

Kas to zin...

Varbūt ka pēc 100 gadiem mūsu pēcnācēji uz mūsu ziņu dienestu skatīsies tāpat, ka mēs tagad skatamies uz Napoleona Bonapartes telegrafu. Fakts tikai tas, ka ikkuriš brīdis mums var nest jaunus pārsteigumus.

Darbība zem ūdens.

Niršanas technikas attīstība.


Ik uz soļa var uzdurties gadījumam, kur kādai darbībai jānotiek zem ūdens virsmas. Vai nu jaizceļ kāds nogrimis priekšmets; vai jāapskata kāda zem ūdens virsmas atrodošās daļa, vai arī jāapskata upes vai jūras dibens, viss ir saistīts ar cilvēka atrašanos ilgāku laiku zem ūdens. Šķiet, vecākais gadījums, kur ir bijusi niršana, resp. līšana zem ūdens, ir bijis pie pērļu zvejas. Pērļu zvejnīcība ir bijusi pazīstama arī aizvēsturisko laikos. Te nu gan niršana bijusi visai primitīvā iekārtojumā (un tas palicis daudzās vietas arī vēl līdz šim laikam). Specīgi veidotī laudis aizbāza ar sūnām vai citu zāli nāsis, ievilka plaušās labi daudz gaisa, un tad pa virvi, kurās galā bija piesiets smags akmens, nolaidās līdz jūras dibenam, iespējami ātri salasija pērleņu vākus un tad atkal pa virvi uzvilkās augšā. Visas procedūras ilgums svārstījās 2—4 minūtes, atkarībā no nīrēja spējām un ūdens dziļuma. Pēdējais

gan reti pārsniedza 7—10 metrus, jo dzīļāki ar šādu primitīvu nīršanu nevar nokļūt ūdens spiedienā dēļ.

Tāpēc jau senātnē meklēja ceļus, kā pāildzināt cilvēka iespēju palikt zem ūdens. Zināmā mērā dažādi palīgi šīnī ziņā bija pazīstami visām piejūras tautām. Tā piem. seniem griekiem (no kuru dzīves pālikušas zināmas pēdas vēsture) esot bijis pazīstama un lietošanā diezgan laba nīršanas ierīce, kuŗa sastāvējusi no ādas cepures ar viņas galā piestiprinātu tādu pat cieši nošūtu šaurāku ādas cauruļi. Šuvuma vietas aizsmērējuši ar vasku, tā kā ūdens nevarējis izspiesties cauri. Caurules galu turējuši virs ūdens. Nav zināms, kā ir bijis ar skatīšanos. Tomēr, liekās, ka acis bijušas valā, un ādas apsegis aptvēris tikai muti un degunu. Citādi nevarētu saprast, kā bijusi iespējama darbība zem ūdens bez redzēšanas. Kāds senlaiku grieķu filozofs nīrēju salīdzina ar ziloni «no

tālām zemēm», jo abiem elpošanai mūtei priekšā ir garš snukis.

Romieši, kuri pārņēma grieķu kultūru, esot ūdenslidēja apgērbu stipri papildinājuši, uzlabojuši. Dažas senās dziesmās tiek apdziedāti ūdenslidēju darbi, un pat ir norādījumi, ka viņiem ir bijuši pazīstami kaut kas līdzīgs zemūdens kastēm, ar logiem no stikla, kurā kāds varonis Aleksandrs nolaides jūras dibenā, lai novērotu «zemūdens brīnumus». Tālāki pieminekļi minēta jāutājumā ilgāku laiku nav atrodami, un tikai kādā senā gotu «burvību rakstā» no nezināma veclaiku inženiera ir atkal minēts ūdens līdēja apgērbs, kurš bijis «no dzelzs un ādas.» Šeit pievienojam skici no kādas vecas vācu techniskas ro-

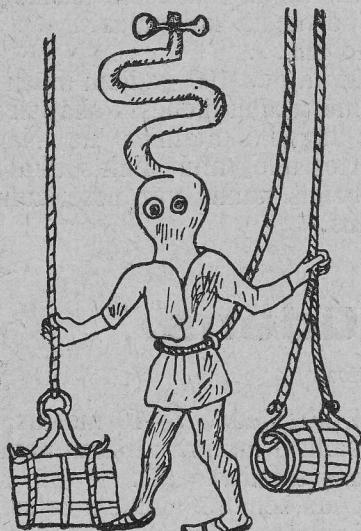


Viduslaiku ūdenslidēja ģerbs.

kas raksta grāmatas (ap. 1400. gadu), kurā aprakstīts arī nīrēja apgērbs. Tas esot bijis ar «dzelzs cepuri,» viscauri no cieti nošūtas ādas, ar gaļu ādas cauruli elpošanai.» Caurules gals virs ūdens turēts ar sevišķu pludiņu palīdzību. Nīrēja nolaišana ūdeni un izcelšana izdarīta ar virves palīdzību.

Tālāk ūdenslidēju apgērbi arvienu vai rāk papildinās, sev. ar kaučuka pielietosanu. Šāka jau lietot gaisa pumpjus vajadzīgā elpošanas gaisa piegādāšanai, kas atlāva daudz ilgāki strādāt zem ūdens. Pakāpeniski izveidojās tā sauktais ska-

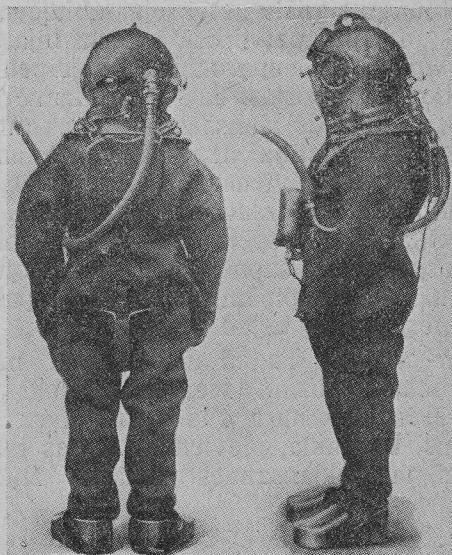f a n d r s, t. i. ūdenslidēja ģerbs no viena gabala, ar svina zolēm un metāla apalu cepuri ar logiem. Cepurē tika iespiests gaiss pa gumijas caurulēm ar sevišķiem gaisa pumpjiem. Taču dziļi ar tiem nevarēja nolaisties, jo apgaismojums palika par niecīgu. Tikai ar elektriskās gaismas pielietošanu šākās jauns posms arī nīršanas



Modernā mīkstā ūdenslidēju skafandra līdz apm. 40 mtr. nīršanas dziļumam. Skats no muguras un sāniem.

darbos, un ja agrāki varēja sniegt dziļumus reti līdz 15—20 mtr., tad ar elektriski apgaismotu skafandru var sniegt pāri par 30 metriem. Bet ar palielinājušos dziļumu pieņemās arī ūdens spiediens, un tas ir galvenais šķērslis, kamēdēl ar parasto skafandru nevar nolaisties dziļāki par 40 metriem. Arī pie šī dziļuma ūdens spiediens ir tik liels, ka līdz 2% no nīrējiem nomira zem ūdens caur šo spiedienu, kurū tie nevarēja izturēt. Ir gan bijuši mēģinājumi, ar skafandram nolaisties arī lieлākos dziļumos, pielietojot visādas palīgiņīces un sasniegti līdz pat 100 metriem dziļumā. Bet te jau par kādu produktīvu darbību zem ūdens nevar būt runa; arī pielaisti tika vienīgi brīvprātīgie, kuŗi apmierināja ārstnieciskās resp. veselības prasības un bija ilgāku laiku «trenejušies», pieradinot sevi pie lielā ūdens


spiediena. Bet arī pie apm. 40 mtr. dzīluma jābūt labi ieviņgrinātam orgānam; vidējais «darba dienas» ilgums šādā dzīlumā ir apm. pusstunda, lai vēl regulāri varētu strādāt.

Spiediens no ūdens nav tik daudz jūtams no ķermenā, ka no elpošanas orgāniem. Piem. pie 40 mtr. ūdens spiediens ir apm. 2,5 kg. uz cm^2 . Tas skafandrā rada spiedienu, kurš ir daudz augstāks par atmosfāras spiedienu, pie kura esam pieraduši. Šis paaugstinātais spiediens izsauc nelaibu sajūtu, ausīs džingst, locekļi var tikt kustināti ar grūtibām, acīm priekšā ir tumši plankumi u. t. t. Panest šādu spiedienu var tikai pieradināties un visai spēcīgs organisms. Bet pie lielākā, ar skafandru sasniegtā, dzīluma apm. 100 metri, ūdens spiediens ir ap 8 kg. uz cm^2 . Kāds pie šāda ūdens spiediena būs gaisa spiediens skafandrā, var iedomāties.

Tapēc, lai varētu darboties arī šādā dzīlumā, skafandras ģerbs attiecīgi jāpārveido. To panāk tādējādi, ka visas tās vietas, kurās nevajaga kustināt, piem. roku un kāju stilbu daļas, ka arī vēdera daļu pārklāj ar bruņu kārtu, kura tad attura ūdens spiedienu no šīm vietām. «Puscietais» (ka to bieži arī nosauc) skafandrs sastāv no noņemamas niķela-terauda bruņu cepures, ar 4 logiem, kuri atļauj skatīties visos virzienos, un viengabala apgērbā. Ka jau teikts, tajās vietās, kur nenotiek locīšanās, šis ģerbs ir aplikts ar bruņu stīpām no viegla metala (aluminija ligaturas). Locījumu vietas ir gatavotas no sevišķa izliekta pinuma, piemērotu lieliem spiedieniem, un no ārienes šīs vietas apvilktais ar sevišķu kaučuka kārtu. Bruņu stīpas ir ar tukšu vidu, savienotas savā starpā ar cauruli, un viņās tiek ieziests gaiss. Nokāpjot ūdenī, gaiss tiek iepumpēts šajos rezervuarošos, un ar sevišķu, uz krūšu daļas atrodošos ventili, var tikt regulēts attiecībā uz spiedienu, taču tas būtu drusku lielāks par ūdens spiedienu. Paceloties, šis saspiestais gaiss, saprotams pakāpeniski izplūst ūdenī.

Elpošanas ierīce tiek iedarbināta ar šo saspiesto gaisu. Ar sevišķu reducēšanas ventili gaisa spiediens skafandra iekšpusē tiek samazināts līdz atmosfāras spiedienam. Ieplūstošais gaisa daudzums ērti

regulējams ar sev. ventili. Izlietotā gaisa izvadīšanai ārā ir sevišķa ierīce, tāpat nodarbināma ar saspiestu gaisu. Šeit izlaišanas ventils izveidots līdzīgi ežektoram, kas atļauj pašam ūdens līdējam izlietoto gaisu no skafandra izspiest bez kādām palīga caurulēm vai pumpjiem. Šis ežektors tāpat ierīkots krūšu dalā. Tas sastāv no vairākiem caurumiem («dīzēm»), caur kuriem pa 2 kanāliem ieplūst saspiestais gaiss no bruņu rezervuariem un pa nākošiem izplūst ūdenī. Šī straujā gaisa plūsma 2 kamerās rada gaisa reti-

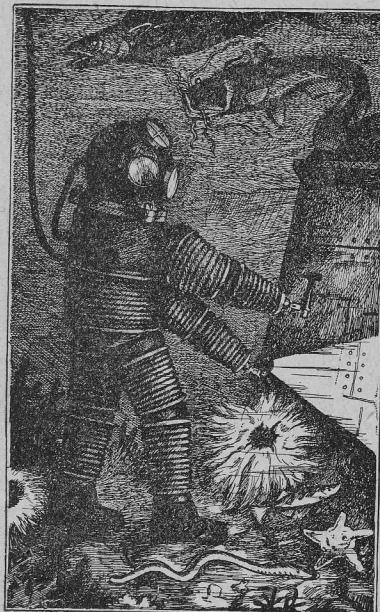



Bruņotais (puscietais) skafandrs lieliem miršanas dzīlumiem, līdz apm. 120 mtr. Pirkstu vietu izpilda āki.

nājumu un pa trešo kanālu šīm retinājumā iesūcas izlietotais, elpošanai nederīgais gaiss no skafandra iekšpuses. Nosūcamā gaisa daudzums tāpat regulējams ar sev. ventili. Starp abām kamēram ir vairāki aizsargventili, kuri aizkavē pārāk liela vakuumrašanos, kas tad skafandrā izsauktu daudz zemāku gaisa spiedienu, neka ir atmosfāras spiediens, resp. nīrējs varētu sasirgt ar «kalnu slimību». Sazināšanās ar ārpasaulli notiek ka parasti, vai nu ar zvanu resp. morze zīmēm vai arī tagad arvienu biežāki lietojamo skaņo telefonu.

Ka zīmējumā redzam, tad rokas nav ārpusē, bet gan tikai sev. āki ar āmuru, turētājiem elektr. lampiņai un citiem rīkiem, kuri nepieciešami katrreizējai darbībai.

Šādus puscietos skafandrus var lietot līdz apm. 125 mtr. dzīlumam, un tie atļauj it ilgu laiku (pat vairākas stundas) atrasties zem ūdens. Nīrēja ielaišanu ūdenī un pacelšanu izdara ar tērauda virvi. Cik zināms, tad šādus ģērbus pagaidam izga-

tieki lietoti tikai nelieliem dzīlumiem līdz lielākais 20—25 metriem. Te apakša ir brīva (viņus nosauc par kesoniem un tos parasti lieto dažādu zemūdens darbu, piem. mūrēšanas, izvešanai), pie kam ūdens ieplūšana tiek aizkavēta ar zvanā (kesonā) esošā gaisa spiedienu. Lielākiem dzīlumiem, kādus parasti jāsniedz dažādiem zemūdens pētījumiem, tas ir slēgts ar vāku, kurū tāpat ka skafandra bruņu cepuri, piegriež ar skrūvēm. Šīnī zvanā

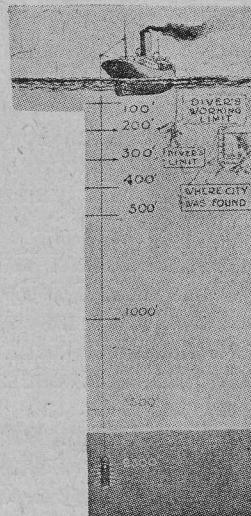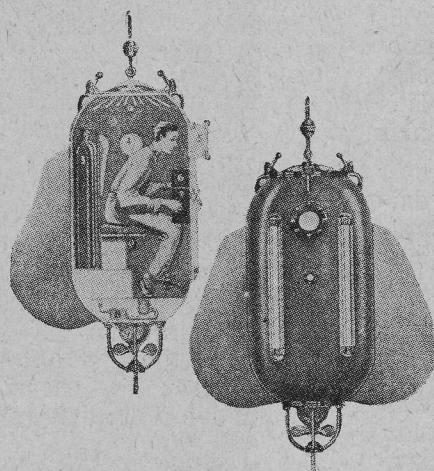

Dr. Hartmaņa konstruētais niršanas zvans visai lieliem dzīlumiem.

Pa kreisi: zvana šķērsgriezums un ārskats.

Pa labi: relātīva niršanas aina ar skafandru un niršanas zvanu. Pēdējam ta vairāk, nekā desmitkārtīgi lielāka.

tavo Vācijā, un pēdējā lielā angļu zemūdeņu katastrofā pag. gadā glābšanas darbi bija iespējami vienīgi ar šiem ģērbiem, jo zemūdene bija nogrimusi pāri par i 100 metru dzīlumā.

Bet ir gadījumi, kad jānolaižas visai lielā dzīlumā, arī pāri par 125 metriem. Te jau nekāds ģērbs vairs nav iespējams, jo ūdens spiediens paliek tik liels, ka viņa atturēšanai būtu jālieto bruņas, kurās pilnīgi laupītu kustības brīvību. Tapēc te cilvēks pilnīgi novietojas tērauda caurulē resp. kastē, ta sauktā «niršanas zvanā».

Tas ir diezgan bieza tērauda veltenis (var būt arī cita veida), parasti pilnīgi noslēgts. Jāpiezīmē, ka nenoslēgtie zvani

iekārtots viss nepieciešamais. Gaisu elpošanai dabū no skābekļa pudelēm, kurās tas ar lielāku spiedienu iespiests. Izlietoto gaisu nosūc ar pumpjiem, parasti iedarbinamus no el. motora. Dažos gadījumos uz āru izvadīti maisveidīgi izvirzījumi, kaut kas līdzīgs rokām, līdzīgi puscietam skafandram, kas atļauj arī zināmu darbību lielā dzīlumā.

Ka piemēru šādam lielus dzīlumus sniezdzošam aparātam te apskatīsim niršanas zvanu, kādu lietoja Dr. Hartmans, inženiers Nujorkas spēka uzņēmumos, savos dzīlajos antisko pieminekļu pētījumos Vidus jūrā 1928. un 29. gadā. Tas ir tērauda veltenis, ar logiem un ārpusē no-

vietotiem spēcīgiem zemūdens prožektoriem.

Lai pārvarētu lielo ūdensspiedienu dziļā niršanā, visumā tērauda cilindrim jāpiesien liels smagums (jo kermenis ūdenī grimst tikai tad, ja kermenē izspiestais ūdens svars nav lielāks par paša kermenē svaru). Tas padara zvanu lietošanu diezgan neērtu. Dr. Hartmans te izlīdzējās tādi, ka veltena apakšgalā ierīkoja propelleri, kuru dzen elektromotors, un tas nu velk velteni dziļumā. Ja propellers nedarbojās, tad zvans pats no sevis tutvinās ūdens virsmai. Atkarībā no propellera griešanos ātruma, iespējams niršanas dziļumu regulēt.

Zvans tiek saturēts ar tērauda trosu $\frac{1}{2}$ collas resnumā. Blakus trosam tiek nolaists speciāls plakans kabelis ar 3 dzīslām: viena telefonam, bet 2 elektriskās strāvas pievadišanai. Lietotais strāvas spriegums bija 110 volti. Telefona «zeme» bija ūdens. Gadījumā, ja kabelis pārrūktu, to no zvana var atkabināt, lai tas ar savu svaru neapgrūtinātu pacelšanos. Veltēni ierīkots kino aparāts dažādu zemūdens skatu uzņemšanai. Šo kameru var griezt vai nu ar roku vai ar speciāli pierikotu mazu elektromotoru, un šī kamēra ierīkota ta, ka ar to var uzņemt līdzīgi parastai fotokamerai, t. i. stāvošu ainu, vai arī kustošos ainu ka kinoaparāts. Veltēni pie elpošanas rodošās oglskābā gāze (oglekļa divoksīds) tiek kīmiski saistīta vai arī izspiesta ar ventilatoru. Slāpeklis novietots vairākās tērauda pudelēs

zem spiediena un viņa pievadišanu var regulēt ar sev. ventilatoriem, ta ka gaišs velteni arvienu paliek tīrs. Ta ka lielos dzīlumos ūdens ir visai auksts (ap 4° C), tad ierīkota arī elektriska apsildīšanas iekārta. Lai novērstu griešanos ap asi, zvanam pierīkoti 4 spārni. Tas sev. no svara ir tad, kad darbojās propellers. Pēdējais, pārslēdzot vadu galus, var griešties abos virzienos, t. i. uz niršanu dziļumā un uz pacelšanos.

Ar šo iekārtu ir izpētītas daudzas vietas Vidus jūrā, pie kam atrastas aizvēsturisku pilsētu drupas, dažādi pieminekli, ka arī uzņemti visādi skati no dzīvnieku un stādu valsts lielos dzīlumos. Pagaidam niršanas dzīlums svārstījies ap 400 pēdām (apm. 130 metriem). Bet varot nolaisties daudz dziļāki, piem. līdz 1000 un pat 2000 pēdām. Tagad Dr. Hartmans nodibinājis «dziļjūras pētišanas sabiedrību» (Deep Sea Research Society), kurās mērķis būtu zinātniska pētišana jūras dzīlumos un tāpat glābšanas darbi lielā dziļumā. Starp citu tas izteicis domu, ka ar šo aparātu būsot iespējams noskaidrot leģendu par «nogrimušo atlantīdu», par kuŗu grieķu filozofs Platons saka, ka ta esot atradusēs aiz «Herkulesa stabiem» resp. tagadējo Gibraltāru.

Tāds īsumā ir patreizējais stāvoklis niršanas technikā. Ir, saprotams, arī dažādi citi izveidojumi ierīcēm darbībai zem ūdens, bet tie principā ir gandrīz vienādi ar aprakstītiem.

Šujmašinas 100 gadu jubileja.

Šķiet, nebūs tagad uz pasaules cilvēka, kurš par šujmašīnu vismaz kaut ko nebūtu dzirdējis. Fabrikas tās tagad miljoniem gabalos ikgadus izlaiž pasaulei un reiti uz pasaules atradīsim vietu, kur ta netiktu lietota. Un tomēr, vēl nesen tikai, tā sāka tik lielā mērā izplatīties.

Pirmie dati, kad atrodamas atzīmes par mechaniskā šujamā rīka pielietošanu, ir atrodami 1790. gadā, kad kāds anglis, vārdā T. Sents, iesniedza patentes pieteikumu uz mechanisku zābaku zolu piešūšanas ierīci ar vienu diegu. Pēc viņa dažus gadus vēlāki kāds vīnietis Madersper-

gers esot lietojis līdzīgu šujamo ierīci, bet ar 2 diegiem, resp. te jau bijusi iespēja veidot tā sauktās vīles. Taču īsto šujmašīnu, resp. tagadējās šujmašīnas prototīpu izgudroja francūzis Timonjē.

Timonjē dzimis 1793. gadā L'Arbreselas pilsētīnā Ronas apgabalā. Viņa tēvs, pēc profesijas tapsētājs, resp. mēbelu apstāejs, viņu bija nolēmis izskolot par garidznieku. Tomēr pateicoties dažādiem notikušiem un arī paša jaunā Timonjē vēlēšanām, tas izmācījas par drēbnieku. Liekas, ka arī šis arods viņam labi sekmējies, jo darba bijis krietiņi daudz. Lai darbu

ātrāki veiktu, tam jau senāk bija ienākusi ideja pagatavot kādu mašīnu, kura atvieglotu garlaicīgo drēbju kopā šūšanu. Taču, lai sasnietgtu kaut ko apmierinošu, Timonjē bija ilgi jāpastrādā, pakāpēniski izdarot visādus pārlabojumus, un tā tikai 1830. gadā viņa šujamā mašīna bija tik tālu izveidota, ka varēja iesniegt patentes pieteikumu, pie kam te bija aizrādīts, ka «būvēs, pārdos un lietos mašīnas, kurās ir piemērotas valkājamo drēbju (uzvalku) pagatavošanai no visādām drānām.»

Darbodamies ap savu mašīnu, Timonjē atstāja novārtā savu arodu un tas nu pārāk atsaucās uz viņa māka stāvokli. Tikai pateicoties sava piekritēja un drauga Ferranda palīdzībai, tam arī izdevās iesniegt patentes pieteikumu. Šī pirmā Timonjē šujmašīna, kura šuva ar adatu un 2 diegiem, tagad atrodas Lionas tekstilrūpniecības muzejā.

Timonjē bija izgatavojis vairākas šujmašīnas pēc pirmā parauga un tās pārdevis «lietošanā». Vieno no tām darbā bija redzējis kāds kalnraktuvju inspektors, ieinteresējies par to un galu galā pierunājis Timonjē doties ar savu mašīnu uz Parīzi un to tur gatavot vairumā. Pēdējais tā arī izdarījis un drīzi vienā no lielākām Parīzes drēbnieku darbnīcām uz Sevras ielas (Rue de Sèvres) jautri klaudzējušas veselas 80 šujamās mašīnas. Taču te nebija rēķinājušies ar «tautas domu», nebija ievērojuši, ka pārējie amata biedri, sev. mazākie, uz mašīnu skatījās ar neuzticību, ieraugot viņā bīstamu konkurentu, kurš atņems viņiem maizi. Un tā, kādu jauku dienu uzmusinātie drēbnieku strādnieki «sturmēja» lielo drēbniecības darbnīcu, to pilnīgi izdemolēja un, saprotams, vispirms iznīcināja visas jaunās šujamās mašīnas, savu lielāko «ienaidnieku». Pats izgudrotājs izglābās no drošas linčošanas tikai ar lielām mokām, bēgot no Parīzes. Tam izdevās pakert arī vienu, vēl ne gluži salaužītu, šujmašīnu. To Timonjē izlāboja, sāka turpināt savu darbu ar drēbju gatavošanu Amplepuis pilsētīnā. 1834. gadā tas atkal atgriezās Parīzē, lai propagandētu par jaunu savu šujmašīnu, pie kurās tas par «atpūtas» laiku bija izdarījis visādus uzlabojumus. Parīzē tas turpināja strādāt pie savas mašīnas, ieguldot šini darbā visus līdzekļus, ko tas ieguva kā

piegriezējs strādādams. Tā tas turpinājās 2 gadus, līdz kamēr 1836. gadā visi līdzekļi bija izsīkuši, un tam kājām vajadzēja atgriezties savā dzimtenes sādzā, jo naudas diližansa (pasta ratu) samaksai nebija.

Savā dzimtenes apvidū Timonjē demonstrēja iedzīvotājiem savu rīku, turpinādamas to arvienu vairāk papildināt. Tā tas turpinājās gandrīz 10 gadus, līdz 1845. g. izgudrotājs sadabūja jaunu kompanjonu Manjēnu (Magnin), lai atkal par jaunu uzsāktu šujmašīnu būvi. Šīs jaunās mašīnas tika pārdotas par visai lētu cenu, toreizējiem 50 Francijas frankiem, gabalā, tā kā izgudrotājs, šķiet, itin neko nepelnīja. 1848. gadā Timonjē izņēma jaunu patentu uz savu «šujamo un lāpamo mašīnu», un dabūja arī Anglijas patentu uz viņu. Taču bija jau par vēlu, jo šūšanas problēma ar mašīnu bija visai sekmīgi atrisināta no cieta viedoķla izejot. Tā, piem., 1846. gadā konstruktors Eliās Hove Anglijā patentēja savu šujamo mašīnu ar ķugīti, mūsu tagadējās mašīnas priekšteci. Singers drīzā laikā pie tās vēl izdarīja ievērojamus pārlabojumus, un šie abi izgudrotāji īsa laikā sarausa milzu bagātības. Turpretī Timonjē 1857. gadā 5. augustā nomira kā ubags savā dzimtenes pilsētīnā Amplepuisā.

Kāda nozīme šujmašīnai ir tagadējā dzīvē, to zinās ikkatrs. Ta visur palikusi par nepieciešamību, jo aiztaupa milzīgu, daudz laika prasošu un garlaicīgu, darbu. Tā-pēc tagad to arī izgatavo milzīgos daudzumos. Šeit apskatīsim īsumā, kā norit šujmašīnu pagatavošana lielā un modernā šujmašīnu fabrikā (Haid & Neu, Karlsruhe). Šī fabrika šujmašīnas gatavo jau kādus 70 gadus, kas to ierindo vecāko tam-līdzīgo uzņēmumu starpā un garantē par praktisku piedzīvojumu bagātību.

Tagad, kur viss tiek gatavots lielos vairumos, visur lieto tā saukto gatavošanu uz lentes. Princips te ir tāds, ka gatavojamais priekšmets tiek pakāpēniski sastādīts no atsevišķām dalām, pie kam katrs strādnieks izdara tikai vienu pilnīgi noteiktu kustību, resp. darbu. Strādnieki novietojas lēni (vidēji 2 mtr. min.) kustošas lentes malā, uz kurās pilnīgi noteiktos attālumos atrodas gatavojamais priekšmets. Katrs strādnieks te pieleik savu daļu, un



Zīm. 1. Metāla daļu liešana.

tādā kārtā no atsevišķām dalām lentes vienā galā nonāk gatavs ražojums lentes otrā galā. Šī veida masu priekšmetu pagatavošana tagad vienīgi tiek lietota; tā sastopama ir auto-fabrikas, patronu fabrikas, pulksteņu fabrikās, sērkocinu fabrikas u. t. t. Ideja šī veida gatavojujamam ir visai veca, ta īr cēlusies Eiropā, bet ne Amerikā, kā daudzi to domā, un Amerikā

sevišķām vagonetēm tiek gatavotas smilšu formas. Vispirms tiek ielikta formas ietverē. Tad vagonete pābīdas tālāk, līdz formēšanas mašīnai, pie kam no virs vagonetes atrodošos bunkura formas ietverē tiek iespiests pilnīgi noteikts formēšanas smilts daudzums, jau gatavi samaisīts. Nākošais etaps ir pie presēšanas mašīnas, kur smilts tiek zem spiediena apspiesta ap



Zīm. 2. Lieto metāla daļu apstrādāšana.


to vienīgi plašā mērā sāka pielietot, jo dollari piespiež visiem ātrāki kustēties. Kādā no turpmākiem numuriem varbūt mēģināsim apskatīt tuvāki jautājumu par masu produkciju uz lentas.

Arī šī aprakstā apskatīsim, kā no jēlmateriāla izveidojas gatava šujmašīna. To vislabāk varēsim izsekot pēc pievienotām siluetu ainām.



formu. Tālāk forma iet krāsnī, (ar visu vagoneti), kur to lielā karstumā žāvē. Tad nāk lietuvinē, kur gatavās formās lej šķidro metālu, un jaun nākošā etapā sacietējušo, vēl karsto lējumu nem ārā un pēdīgi to notīra no formas smilts. Tas būtu pirmais celš.


Nākošā, otrā, lente šim pašam mašīnu korpusam sastādas no šādiem etapiem.

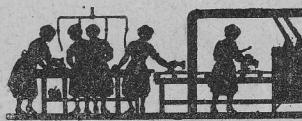

Zīm. 3. Lakošanas nodaļa.

Vispirms tiek sagatavotas daļas. Spāra riteņi, mašīnas korpusi, kājas u. c. tiek lietas, skrūves, sīkās daļas tiek gatavotas ar automātiem un lielām spiedēm, koka apstrādāšanas nodala sagatavo pamatus, kastes u. t. t. Arī šīm daļām, ja tā varētu izteikties, viss tiek gatavots uz lentes. Piel, nemsim mašīnu korpusu liešanu (zīm. 1.). No kreisās redzām, kā uz

atdzesētie korpusi tiek pilnīgi notīriți ar sev. mašīnām, noņemti visi nelīdzenuumi u. c. lējuma palikumi, apvirpāti, frēzēti, nopucēti un tad šķiroti, resp. pārbaudīti uz labumu. Tieši lente te mazāk darbojas, jo parasti daļa no vienas apstrādāšanas mašīnas nokļūst pie otras pa slīpu virsmu, resp. noslidu (zīm. 2.).

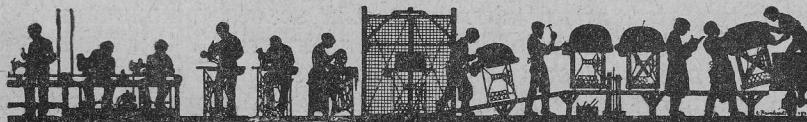

Zīm. 4. Sastādīšana, pārbaude un iesaiņošana.

Tādā pat kārtā tiek gatavotas arī citas mašīnas sastāvdaļas. Pēc katras etapa pabeigšanas daļa tiek pārbaudīta, un, ja tā ir laba, tad to laiž tālākā darbā. Sliktās, neapmierinošās daļas novieto lauzumos. Pēc apstrādāšanas dažas daļas atkal iet tālāk (parasti ar vagonetēm), uz cementēšanas nodalju, niķelēšanu, oksidēšanu u. t. t. Pēc tam daļas pārbauda un tad lako, pie kam darbība atkal notiek uz lentes (zīm. 3.). Lakošanu parasti izdara sievietes, novietošanu žāvēšanas krāsnī, kur daļas jācilā, izdara vīrieši. Tā kā lakanas sacītēšanas process ir viens no svarīgākiem, kas prasa no uzraugošā personāla vislielāko uzmanību, tad te īk pēc 10 minūtēm tiek dota neliela atpūta. Šie starpbriži aizkavē darbinieku paguršanu un tādā kārtā sekਮē visa darba vienmērīgumu. Jāpiezīmē, ka šī vieta regulē visu darba tempu un dod viņam ritmu.

Pēc lakošanas daļas vēl iet uz pulierēšanas nodalju un lākoto daļu noliktavu. Tikai pēc tam sākās pati montāža. Te katrs strādnieks izdara tikai dažas kustības, pievienojot kādu noteiktu daļu. Mašīna tiek samontēta uz lēni kustošos galveno lentī, bet atsevišķas sastāvdaļas piegādā vai nu piešesot, vai parasti, uz nelielām šķērslenčiem. Tādā kārtā no noliktavām atsūta mašīnas viersdaļas, no galdniekų nodalas koka daļas u. t. t.; mašīna sāk jau pilnīgi

izveidoties un beidzot, lentes galā, tā ir gatava un var iet uz pēdējo pārbaudi. Arī šī pārbaude notiek uz lentes, pie kam katrs ierēdnis — kontroliers pārbauda tikai savu noteiktu daļu: vai nu riteņu griešanos, kuģiša un spolišu gājumu, šūšanu, lāpišanu, dūrienus u. t. t. Vispēdīgi notiek kontrole uz vispārēju gājienu, ar elektrības palīdzību. Ar sevišķu lampīnu pastiprinātāju (līdz 2000 reizes) izkontrolē visas vietas līdzīgi, kā ārsts izmeklē slimnieku ar stetoskopu, pie kam jebkura neapmierinošā vieta uz reizi skaidri saķirdama galvas telefonā. Tā tad arī šī nozarē radiotehnika ir devusi labu kontroles līdzekli.

Tagad jau visa mašīnas tapšanas gaita tuvojas beigām. Pēc šīs pēdējās, elektriskās, kontroles, šujmašīna nokļūst pakotavā, pie kam arī te katrs strādnieks izdara tikai vienu noteiktu operāciju. Tā kā ir kājminamās un rokas šujmašīnas, tad tās te arī tiek atsevišķi pakotas, katra savā nodalā, resp. katras uz savas lentes. Viens strādnieks uzliek koka pakvilnu, otrs nosien, trešais aptin ar papīru u. c. materiālu, ceturtais novieto rāmja pamatu, piektais rāmja sānus, nākošais uzsit virsu, tad nosien u. t. t., līdz pēdīgi nokrauj vagonetēs un noved galv. noliktavā. Tādā kārtā tagad modernā fabrikā ik pēc 20 sekundēm «piedzimst» jauna šujmašīna.

Daudzvalodu telefona aparati.


Priekšslasijumu saprašanas atvieglošanai starptautiskā pasauļes spēka konferencē, kurā notika no 16. līdz 25. jūnijam Berlīnē, un kur notika priekšslasijumi dažādās valodās, tika lietots daudzvalodu telefona aparāts, kurš kādu priekšslasijumu varēja vienā laikā «pārtulkot» līdz 5 dažādās valodās. Tas tika panākts ar sēžu zālē ierīkotu iekārtu, kurā atlauj katrreizējā referenta runu, resp. priekšslasijumu katram dalībniekam pēc izvēles noklausīties no viņa saprotamā valodā. Kā tādas tiek uzskaitītas angļu, franču un vācu.



Iekārtojums īsumā ir šāds. Runātāja katēdra priekšā sēž vairāki tulki, pie tam to ir tik daudz, cik tulkošanu ir vajadzīgs. Šie tulki tūliņ runātāja vārdus pārtulko katrs savā valodā, un tos ierūnā sev priekšā novietotos mikrofonos, kuru iemutes ir tā izveidotas, ka savstarpējie traucējumi pie runāšanas ir izslēgti.

Lai sekotu tulkojumam bez starpbrižiem, ir ierīkoti katrā tulka vietā 2 mikrofoni, savienoti paralleli. Mikrofona strāvas tiek pastiprinātas ar parasto lampīnu pastiprinātāju, un no šejienes tiek novadī-

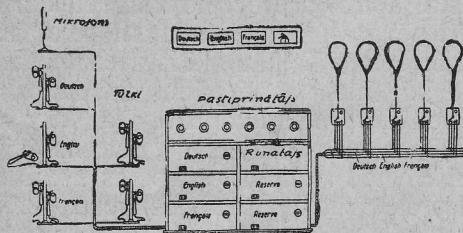tas uz sadališanas plāknēm, pie kurām tad pieslēdzas ar galvas telefoniem. Šīs sadališanas plāknes ir kastiņveidīgas un tās atrodas katra delegāta sēdeklā prieķšā. Šīi kastiņā vēl ir iebūvēts



Daudzvalodu telefona iekārtas šematisks attēls. Augšā, pa kreisi: runātāja mikrofons uz katēdra. Zem tā mikro - telefonu tulkiem. Vidū ir pastiprinātājs. Pa labi parādits pievienošanas veids galvas telefoniem.

skaņas stipruma regulātors, lai katram būtu iespējams noklausīties ar vēlāmo skalumu. Tā kā arī runātāja priekšā atro-

das mikrofons, un ja visas tulku vietas aizņemtas, tad sevišķā gadījumā iespējama izvēle starp veselām 6 valodām. Lai delegātiem būtu zināms, kādās valodās iespējama klausīšanās, aiz runātāja katēdra ir plākne ar 6 spuldzēm, pie kam uzzīsmo tik daudz spuldzes, cik valodās patlaban runā vai tulko. Tāds pat iekārtojums ir arī pie pastiprinātājiem, lai katru brīdi varētu zināt, kādi pastiprinātāji jāieslēdz.

Šo telefonu aparātūru ierīkojusi sabiedrība «Siemens un Halske». Aparātūrai izlietoti ap 6 kilometri dubultvadu un pa visam sēžu zālei var tikt pievienotas ap 1000 klausīšanās vietas, resp. galvas telefoni.

Kā kuriozumu jāatzīmē, ka dažos apstākjos starptautiskās sēdēs labi tulki vienlaicīgi ar runātāju tulko pēdējā runu tik labi, ka izteiksmes un stila skaistuma ziņā ta bieži vien pārspēj oriģinālrunu.



Daudzvalodu telefona aparāti Berlines spēka konferencē.

Pa kreisi: Tulki katra runu tūdal pārtulko savā valodā. Raksturīgas ir mikrofona garās iemutes savstarpējo traucējumu novēršanai pie ierunāšanas. Pa labi: sadališanas kastiņa ar telefonu, kāda atradās katra sēdeklā prieķšā. Klokis pa labi ir skaluma regulators, pa kreisi — pārslēgs uz atsevišķiem tulkojumiem.

Godatie abonenti!

Abonements visērtāk nomaksājams tuvākā pasta kantorī, iemaksājot uz mūsu pasta tekošā rēķina № 996 maksu par nākošo termiņu. Iemaksu laipni lūdz izdarīt bez ilgakas nosebošanās, lai žurnala kārtīga piesūtīšana netiktu pārtraukta.

I z d e v n i e c ī b a.

Varš un aluminījs savstarpējā sacensībā kā elektriskās strāvas vadītāji.

Ja lieto kādu metālu elektriskās strāvas kanālizācijai, tad technika te uzstāda divas galvenās prasības: labu elektrības vadītspēju un noteiktu materiāla stiprību.

Attiecībā uz pirmo sakāms, ka ta ir vispirmā kārtā atkarīga no metāla īpatnībām un no viņa tīribas attiecībā uz piemaisiju-miem. Lai tīribu paaugstinātu, metālur-gījā lieto sevišķus paņēmienus un dabūtos tīros īteālus izšķir no pārējiem ar sevišķu nosaukumu, parasti elektro, resp. elektro-lita metāls. Tā, izšķir elektrolita varu, elektrolita alumīniju u. t. t. Šiem «elektro-lita» metāliem elektrības vadītspēja ir vislielākā.

Atkarībā no metāla īpatnībām, vislabā-kās elektrības vadītspējas ir sek. 4 metāliem: zeltam, sudrabam, vāram un alu-minijam. Taču pirmie divi, sakarā ar vi-nu dārgumu, nevar tikt plašākā mērā pie-letoti techniskām vajadzībām. Tā tad paliek varš un aluminījs. Līdz apm. 1915. g., varētu teikt, vienīgais elektrības vadī-šanai, resp. kanālizācijai lietotais materi-āls bija varš, vai nu pilnīgi tīrs (elektroli-ta varš) vai kausējumā ar kādu citu metālu, parasti cinku, kas ievērojami pacel vā-ra izturību. Bet jau kāra laikā, sev. Vā-cijā, kur pašu vārā raktuvju nav, un ie-vedums no ārزمes bija tikpat kā iz-slēgts, arvienu plašākā mērā sāka pielie-tot alumīniju elektrības kanālizācijai, jo vairāk tamdēļ, ka alumīnija ražošanai de-rīga mālzemē bija daudzās vietās atroda-ma. Šī ražošana plaši attīstījās un līdz ar to dabūtā metāla pašcena arvienu vai-rāk pazeminājās.

Ja salīdzina vārā un alumīnija technisko piemērotību elektriskās strāvās vadīšanai,

tad vispirms jāņem vērā sekošie dati. Vis-pirms jākonstatē, ka alumīnija vadītspēja ir tikai apm. 60 proc. no vārā elektriskas vadītspējas, t. i. alumīnija stiepulei jābūt ar 1,68 reizes lielāku šķērsgriezumu, nekā vārā stiepulei, lai vienādos apstākļos bū-tu vienāda pretestība. Bet tā kā vārā īpatnējais svars ir apm. 8,8, bet alumīnijam tikai 2,7, tad alumīnija stiepules svars vie-nādos elektriskos apstākļos (resp. pie vie-nādas pretestības) būs tikai puse no vārā svara. Šis apstāklis runā druskū alumīnī-jam par labu. Taču pie vienāda šķērsgriezuma, kā tas viegli sapro-tams, varš elektrību vada labāki.

Pieejot pie salīdzināšanas no saimnieci-skā, resp. izmaksas viedokļa, būtu jāņem vērā viņu izmaksu. Alumīnija cena pasau-les metālu tirgū ir vidēji Ls 2,40 par kilo-grammu; elektrolita vāram ta ir diezgan svārstīga, ta dažbrīd celās, dažbrīd (piem. kā tagad), ta ir samērā zema, tā kā vidēji (noapaloti) to varētu rēķināt uz apm. Ls 1,90 par kilogrammu. Taču ir jāņem vē-rā ne metāla cena, bet gan jau pārstrādātā par stiepuli, un šī pārstrādāšana alumīnī-jam ir krietiņi augstāka nekā vāram. No-teicošais šīnī ziņā ir tas apstāklis, ka vie-nu vai otru metālu iegūst. Piem. Vācijā visvairāk piekrīt alumīnija pārstrādāšanai, jo tas ražojams pašu zemē, kamēr varš viss ir jāieved no ārزمes (parasti no Z. A. Sav. Valstīm). Tas nozīmē valutas aizplūdumu un tamdēļ tur alumīnija stie-puli uzskata kā vairāk atmaksājošos par vārā stiepuli. Ja šīs domas attiecina tā-lāk uz Latviju, tad te kā viens, tā otrs veids ir jāieved, un šīmī ziņā zināma priekšrocība būtu dodama vāram. Var-

PAZIŅOJUMS

Paziņojam, ka žurnala „Radio” 1926. g. iesietie kom-plekti krājumā vairs nav un arī nebūs, kamdēl piepr-a-sījumus pēc tiem nevarām apmierināt. Pārējo gadu gājumu iesietie komplekti vēl ir dabujami.

E K S P E D I C I J A

būt nākotnē, kad Doles lielā elektriskā spēka stacija vairs nebūs projektā, bet dos pietiekošu enerģiju ir iedzīvotājiem, ir rūpniecībai, un ja te būs kāds enerģijas pārpalikums, kuŗu varētu izlietot aluminijs ražošanai (jo piemērotas mālzesmes, šķiet, netrūks arī pie mums), tad situācija varētu grozīties un aluminijis arī pie mums būtu izdevīgākais, resp. lētāks, jo tiktu rāzots pašu zemē.

Tā tad, ja nem vērā izmaksu par gatavu stiepuli, tad, neskatoties uz to, ka no 1 kg. aluminija var iegūt daudz vairāk gatava materiāla, tas tomēr nekādu jūtamū starpību nedos, jo pārstrādāšanas izdevumi noēdīs varbūtējo pārpalikumu.

Vēl būtu jāsalīdzina viņu izturība. Viņumā aluminijam materiāla pretošanās dažādām mechaniskām slodzēm ir krietni mazāka, nekā varām. Tievākiem vadiem tas mazāk jūtams, jo te novietošana nekādu slodzi neizdara, jo atbalsti ir tuvi viens otram (resp. pats vads novietots aizsarga caurulē). Bet resnākiem vadiem, sev. lielāku elektrisko strāvu kanālizācijai vads paliek krietni resns, t. i. lielu šķērsgriezumu, un te jau, pateicoties tam, atbalsta vietās ir jārēķinājas ar vadu lūzumu un pārraušanu (sev., ja ir liela nokare starp atbalstiem). Bet šīnī ziņā aluminijam ir 2 reizes mazāka pretestība, nekā varām. Lai nu šīnī gadījumā aluminija pretestību pāvairotu, tam jāpiekausē zināms procents citu metālu. Vācijā šāds ligatūras metāls ir pazīstams zem nosaukuma «Aldry», pie kura tīram aluminijam ir piekausēti apm. 1,5 proc. dzelzs, magnēzija un krameņa (silicija). Šīs ligatūras vadītspēja tikai druskai sliktākai par tīra aluminija vadītspēju, bet pretošanās dažādām slodzēm ir ievērojami augstāka, sasniedzot bronzu izturību. Pie viena jāpiemetina, ka arī tīru varu reti kad lieto viņa neizturības (mīkstuma) dēļ, bet gan parasti sakausē ar cinku u. c. metāliem, dabūjot tā saukto bronzu. Sev. virszemes elektības kanālizācijai parasti lieto bronzas vadus. Bronza vadītspēja ir mazliet sliktāka par tīra varu elektr. vadītspēju.

Pēdējos gados, gadījumā, ja nevēlās lietot ligatūras metālu, aluminija vadu pretošanos pret lūzumu, resp. saraušanu palielinā ar to, ka aluminija vada sērde ievieto

tievu tērauda stiepuli, tā saukto dzīslu, kura tad arī uzņem visas slodzes. Sev. virszemes elektr. spēka strāvas kanālizācijai šāda veida vads izrādījies par visai izdevīgu sava izturīguma pēc. (Piem. šādā veidā izgatavotie augstsprieguma vadi strāvas virszemes kanālizācijai no Berlīnes uz Sprembergu jau vairāku darbības gadu laikā nāv uzrādījuši nevienu defektu, resp. pārraušanos).

Tā kā strāvas «sablīvējums» vadītājā paliek lielāks uz ārpusi, tad pie resniem vadiem arvienu vairāk sāk lietot caurulveidīgu šķērsgriezumu, resp. ar tā saukto «tukšo dzīslu». Šāda veida vadus pagaidām gan pālielākai pagatavo no varā, kamēr aluminiju te lieto dažos speciālos gadījumos, jo praktiskie piedzīvojumi te vēl par niecīgiem.

Pēc pēdējiem datiem, Vācija aluminija vadu lietošana pakāpēniski pieaug, un apm. līdz pag. gada beigām elektriskai kanālizācijai izlietotie vadi bija ap 70 proc. no varā, bet 30 proc. no aluminija. (Jāievēro, ka apm. 1915. gadā gandrīz 100 proc. no visiem vadiem bija no varā). Sevišķi visai augstu spriegumu kanālizācijai (pāri par 100.000 voltiem) aluminija vadiem ar tērauda dzīslu arvienu vairāk dod priekšroku. Ziemēm spriegumiem turpretīm visur tiek lietots varā. Šīnī gadījumā pārmaiņas var rasties vienīgi tad, ja aluminija rūpniecība tiktāļu attīstīties, ka gatavā materiāla cena būs krietni zemāka par varā cenu.

Ka aluminijis sāk nopietni sacensties ar varu, rāda arī apstāklis, ka pat galvenā varā ražošanas zemē, Ziem. Amerikā, augstspriegumu kanālizācijai nelieto visvaru, bet gan aluminiju (parasti ar tēraudu dzīslu).

Tā tad, visai augstu spriegumu vadīšanai aluminijis, šķiet, jau ir izspiedis varu. Zemo spriegumu technikā (resp. vājstrāvā) ir vēl par maz piedzīvojumu, un apstrādāšanas grūtības ar uzviju noēd to ceņu starpību, kāda ir starp aluminiju un varu. Tāpēc te varām uz nenoteiktu laiku paliek vadošā loma. Vienīgi ar aluminiju ražošanas palettināšanos, kā arī izejot no valsts interesēm (resp. «ražošana pašu mājas») šīnī ziņā var rasties jūtamas pārmaiņas.

Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas.

(1. turpinājums.)

Saprotams, tas iespējams tād, ja novērojumus un salīdzinājumus izdara periodiski, piem. ar vienu un to pašu raidstaciju, resp. kad auss pie šīs stacijas, ka saka, ir pieradusi. Skaidrs, jo tuvāka ir raidstacija, jo par mazāku laika sprīdi uz priekšu var kaut ko noteikt, un te nu meteo birojam vairs nav iespējams «konkurēt».

Šī «radiolaika» atkarība no «atmosfāriskā» laika ir ļoti interesanta un šim jautājumam daži radiotehniki un meteorologi piegriež diezgan lielu vēribu (Amērikā, Vācijā, arī Anglijā un Čekoslovakijā). Varbūt, ar statistiskā materiāla uzkrāšanos drīzā nākotnē varēs atrast noteiktu likumīgu sakarību, starp šiem abiem laikiem un tad blakus vispārējām meteoziņām varēs vēl piemetināt, ka «radioabonentiem sagaidāma laba uztvēršana no tādiem un tādiem rajoniem, bet slikta būs no tādiem.» Tad radioabonentam orientēšanās tālstaciju uztvēršanā būs daudz vieglāka un atkritīs daža laba sirdišanās par savu uztvērēju.

Otrs vilņa veids, ka to agrāki teicām, ir telpas vilnis. Viņa būtība ir tāda, ka ta enerģijas daļa, kurā iziet no raidantenas zem lielāka leņķa (pie dotā vilņu garuma resp. svārstību biežuma), nekā otrā daļa, vairs nepiekļaujās zemes virsmai, bet it kā no tās atraujās un iziet augšējos atmosfāras slāņos. Tur ta sastop sevišķu, spēcīgi ionizētu, joslu (Kenneli-Hivisaida slāni) un no tās, ka no laba vadītāja, atstarojās un atkal zināmā attālumā no raidstacijas sasniedz zemes virsmu. (Tuvāki par to skat. »Radio« Nr. 3 1929. g. lpp. 79. un Nr. 2 no 1930. g. lpp. 47.). Šie telpas vilņi tā tad savā ceļā sastop samērā niecīgas pretestības un šķēršļus un tamēl uz zemes virsmas no vieniem izsauktie spēka lauka spriegumi ir visai ievērojami. Jo īsāks vilnis, jo lielāka daļa enerģijas izplātas telpas vilņu veidā. Pāri par apm. 1500 mtr. telpas vilņi gandrīz nav novērojami, bet zem apm. 100 mtr. virsmas vilņi praktiski ir tik niecīgi, ka jau nelielā attālumā no raidītāja tie nav jūtāmi (sakarā ar pārāk lielu uzsūkšanu no zemes virsmas). Starp šīm vidējām robežām ir ka telpas, ta virsmas vilņi. Radiofona diapozona t. i. no 220—550 mtr.

telpas vilņu veidā jau diezgan liela enerģijas daļa tiek izstarota. Taču dienā, sakarā ar jau minēto stipro atmosfāras ionizēšanos no saules, ionizētais slānis it ka nolaižās visai zemu virs zemes un tapēc praktiski starpība starp telpas un virsmas valņiem ir niecīga. Naktī šis ionizētais slānis it ka pacelās uz augšu, sasniedzot apm. 100 km. augstumu un tapēc telpas vilņiem jau daudz izdevīgāks ceļš, resp. tie var tālāk sniegt. Šo iemeslu dēļ dienā mēs tālstacijas tikpat ka nedzīrdam (uz radiofona diapazonu), kamēr naktī tās klausamies ar labu skajumu.

Vēl viens šķērslis, kurš nav no mums atkarīgs, ir tā sauktais «feidings» t. i. uztvērtais skalums bieži pats no sevis diezgan stipri izmainās. Tam ir vairāki izskaidrojumi. Viens gadījums var būt tad, ja uztveram uz reizi abus vilņus (piem radiofona diapazonā) t. i. telpas un virsmas, pie kam vilņu fāzes ir sabīdītas par 180° (viena vilņu veida svārstības ir tieši pretējas otram). Tad abas svārstības savstarpēji neutralizējās un dzīdamība ir nulle. Ja abas fāzes sakrīt, tad dzīdamība ir visai stipra. No šiem galējiem stāvokļiem rodās visādi starpstāvokļi, kuru sekas ir lielāka vai mazāka dzīdamība, atkarībā no fāzu stāvokļa, t. i. skalums ir mainīgs. Ši fāzu sabīdīšanās iespējama tādējādi, ka vienam vilņu veidam jāmēro citāds ceļš, nekā otram. Saprotams, atkarībā no tam, kāda vilņu grupa ir pārsvarā, arī feidings parādības var būt dažādas. Kāds cits izskaidrojums, ko var arī attiecināt uz iepriekšējo, ir tas, ka ionizētais slānis atrodās pastāvīgi kustībā un tapēc vilņi var atstaroties zem dažādiem leņķiem, pie kam vilņu intensitātē uztvēršanas vietā arī izmainās. Pirmais izskaidrojumu pieņem ka vairāk piemērotu radiofona diapazonam. otro — iso vilņu (t. i. zem 100 mtr.) diapazonam.

Šādi būtu, īsumā savelkot, visi tie šķēršļi un gadījumi, kādi ir ceļā no raidītāja uz uztvērēju.

Vīnus visus derētu ievērot, jo pie uztvērēju iegādes un ekspluatacijas tie arvien jāņem vērā.

II. Kādi vietējie apstākļi jānoskaidro ie-priekš pie uztvērēju iegādes vai izbūves.

Ikvienam, kuri vēlas palikt par radiofona priekšnesumu abonentu, virspirms jātieks skaidribā, ko tas vēlās dzirdēt. Te var būt 2 gadījumi: a) tikai vietējo Rīgas radiofona raidītāju; b) vietējo un tāpat citu valstju radiofona raidītajus. Abi šie gadījumi ir joti plaši, un viņiem blakus tūdaij noskaidrojami sekošie galvenie jautājumi: a) Vietējie uztvēršanas apstākļi, b) kādus līdzekļus vēlas vai var ieguldīt uztverošā iekārtā, c) kādas techniskas priekšināšanas ir abonentam, d) vēlamais reproducētās skaņas stiprums un skaņu tīrums resp. tīrskanība.

Vietējiem apstākļiem ir ārkārtēja nozīme, pie kāda uztvērēja nodarbināšanas. Lai tos noskaidrotu, katrā ziņā jāveltī zināms laiks un pūles, jo no tiem pārāk bieži ir atkarīga viena vai otra prasība, sev. tāluztvēršanas ziņā, kā arī izdevumu ziņā.

Blakus tam, ar rīcībā esošiem naudas līdzekļiem (resp. cik lielu naudas summu grib izdot) jānoskaidro ko sev katrs abonents var atlauties. Ikkatrīs, kuri kaut drusku būs painteresējies par tirgū esošiem uztvērējiem un piederumiem, būs arī ievērojis dažādas cenas dažadiem tipiem. Ne arvien cenas lielums ir noteicōs aparāta labumam, jo bieži viens, otrs vienkāršs dažreiz pilnīgi nevadzīgs izgreznojums stipri sadārdzinā visu iekārtu.

Techniskās priekšināšanas nepieciešamas pie aparātu un piederumu iegādes, un tās vispārējos vilcienos vajadzētu piesavināties (piem. izlasot šos aprakstus) pirms uztvērēja vai viņa piederumu iegādes. Tas pārāk bieži ietaupa krietnu naudu, jo tad viegli atšķirt dekoratīvu aparātu no tikpat laba vienkārša aparāta, bet kuri ir bieži vairākkārt lētāks. Attiecībā uz skaņu stiprumu un tīrskanību jāsaka, ka tās ir divas grūti apvienojamas lietas. Tās galvenā kārtā atkarīgas no rīcībā esošiem naudas līdzekļiem.

A) Vietējie apstākļi.

1. Traucējumi.

Vienkāršākais ceļš, ka uzzināt vietējos uztvēršanas apstākļus attiecībā uz traucējumiem ir iepazīties ar kādu krietnu radioabonentu šīni apvidū (piem. tanī pat namā) un ar viņā palīdzību noskaidrot, vai te ir

kādi traucējumi no visāda veida elektriskām mašinām, aparātiem, (piem. rentgena kabinets, diatermija, elektr. masāža u. c.) ielu dzelzceļa u. t. t., kuri uztvēršanu ievērojami traucētu. Tas sev. no svara ir gadījumā, ja vēlas klausīties tālstacijas, un var teikt, ka vietējie apstākļi te ir noteicosie. Bet ja nu tādu labu paziņu-abonentu nav iespējams atrast, tad var izmēģināt personīgi ar uztvērēju, kurš paņems izmēģināšanā no kāda radioveikala. Diezgan daudzi tirgotāji tagad uzstāda uztvērējus uz neilgu laiku izmēģināšanai, bez kādām liejam saistībām no interesenta resp. pircēja puses, un šīni laikā jaunajam abonentam būtu jānoskaidro visi vietējie uztvēršanas apstākļi. Gadījumā, ja arī ar labāku uztvērēju nevar atbrīvoties no vietējā raidītāja, vai citi traucējumi ir tik lieli, ka stipri ie-spaido tālstaciju klausīšanos, resp. to traucē, tad labāki iegādāties vienkāršu uztvērēju tikai vietējā raidītāja uztvēršanai, kurš pie labas izbūves dotu netraucētu uztvēršanu vismaz no viņas. (Apskatu par traucēju novēršanu no el. mašīnām un aparātiem sk. mūsu žurn. Nr. 3 no š. g. lpp. 83.).

Šis gadījums ir vietā gan tikai pilsētā, kur ir vietējā raidstacija (pagaidam piem. Rīgā). Provinces pilsētās un uz laukiem traucējumi no vietējā raidītāja atkrit, un te atsevišķu staciju atdalīšana iespējama arī ar visai vienkāršiem uztvērējiem. Taču pieletiņot labus filtra konturus arī pilsētā daž-brīd iespējama netraucēta attālāki esošu (saprotams vilņu garuma ziņā) staciju klausīšanās vietējās stac. darbības laikā. Šīni ziņā bieži pat vienkāršs regeneratīvs audions var darīt brīnuma lietas, ja vien tas, kas saka, raidstacijai nav «zem deguna», bet piem. vismaz 1—1,5 km. atstātumā. Kas atrodās tuvāk par šo attālumu, lai apsverējas ir izdevīgāki, vai ieguldīt lielus līdzekļus selektīva, bet dārga daudzlampiju uztvērēja iegādei, vai arī aprobežoties ar vietējā raidītāja priekšnesumiem, kas panākams ar vienkāršu un lētu uztvērēju. Bieži tālstaciju uztvēršanas prieki vienam, otaram nemaz tik lieli nav un tie var ātri apnikt. Tad zēl izdotos lielos līdzekļus un radio nekādu lielu prieku vairs nevar sagādāt.

Šeit vietā vēl minēt par uztvērēju noskaņošanos asumu resp. selektivitāti. Zem tā saprot uztvērēja spēju atskanot tikai no-

iešķītu vīlna garumui, uz kuru tas noskaidots, bet visus pārējos vīlnus apspiest. Ka saprotams, laba uztvērēja selektivitāte nepieciešama, lai vietējās stacijas darbibas laikā uztvērtu kādu tālstatiju, vai arī lai 2 tālstatijas, kurās darbojās uz blakus vīlniem, atdalītu vienu no otras. Saprotams, jo vīlna starpība ir mazāka, jo grūtāka, vispārīgi, ir staciju atdalīšana, un tas pats ir arī, jo lielāka enerģija resp. skalums ir nevēlamai stacijai attiecībā pret vēlamo.

Ta tad, īsumā, vietējo apstākļu noskaidrošanai vispārīgi nepieciešams uzzināt, vai tuvumā nav kādi pastāvīgi traucējoši elektriski aparāti vai mašīnas, un ja ir, cik stipri tie traucē, un vai tos iespējams novērst, kādā mērā ir traucējumi no vietējā raidītāja (resp. attālumis no tā) un vai tam-dēļ izdevīgi ir iegādāties dārgu, bet selektīvu uztvērēju tālstatiju uztvēršanai vai apmierināties ar lētu uztvērēju vietējam raidītajam.


2. Kādu antenu lietot?

Antenas jautājums personai, kura sev vēlas iegādāties radioiekārtu, ir arī no visai liela svara. Jau, vispirms, antenas izvilkšanas iespēja vispārīgi var atstāt zināmu iespaidu uz uztvērēja tipu, un otrkārt, ne katrs aparāts vienādi labi lietojams katram antenas veidam. Šīs domas gan vispirmā kārtā ir vieta pie stacionāriem, nekustīgiem uztvērējiem. Tās mazāk attiecās uz visāda veida pārnēsajamiem tipiem, jo te galvenā prasība parasti ir vieglums un kompaktība, un uztvērējs dimensionēts pa lieлākai daļai dažāda veida paligantenam.

Antenas jautājums ir visai stipri saistīts ar uztverošās iekārtas rentēšanos. Ir skaidrs, ka, jo vairāk enerģijas mūsu antena varēs uzņemt, jo par tik lielu daudzumu uztvērēja jūtība var būt mazāka. Ka piemēru te var aizrādīt, ka laba, augsta un klaja ārantena bieži atsver uztvērējā līdz 2 lampiņām. (Interesentiem loti ieteicam caurskatīt aprakstu, mūsu žurnālā Nr. 1 no 1929. g. lpp. 20., kur ir salīdzināti dažādi antenu veidi pēc viņu uztvēršanās spējām).

Kādas antenas un vispārīgi ir lietošanā?

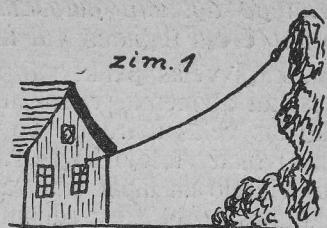Vispirms konstatēsim, ka par antenu nosauc to uztverošās iekārtas daļu, kurās uzdevums ir uztvērt no raidstacijas izstarotos elektriskos vai magnetiskos impulsus un




Vienkārša klaja ārantēna.

vīnus pārveidot elektriskā strāvā. Parasti tā ir slēgta vai atklāta stiepuļu sistēma, kaut kādā ceļā saistīta ar reproducējošo uztvērēja daļu. Slēgto sistēmu parasti nosauc par rāmja antennu, jo te stiepule spolesveidīgi uztīta vai piestiprināta pie seviškiem rāmjiem resp. skeleta. Rāmja antennu arvienu uztver raidītāja magnetisko lauku resp. enerģiju. Te pievienojam dažus veidus no visvairāk lietojamiem rāmju tipiem.

Atklātās antenu sistēmas parasti nosauc par gaisa vai kļajām antennām. Te viens vada gals izstiepts gaisā, bet otrs savienots ar zemi. Atkarībā no tam, ka un kur gaisā izstieptais vads iekārtots, izšķir kļajās ārantenas, bēniņu, istabas, apgaismošanas tīkla u. c. veida antenas. Visas šīs antenas uztver raidītāja elektrisko lauku resp. enerģiju. Te pievienojam dažus kļajo antenu paraugus, kādi mūsu apstākļos vairāk tiek lietoti.

Salīdzinot abus galvenos antennu tipus, jāsaka, ka priekšroka arvienu dodama kļajām ārantenām, ja vien nav kādi speciāli uzdevumi vai nepieciešamība. Bet arī pēdējā gadījumā, piem. sakarā ar vietējiem apstākļiem, būtu arvienu jāatrod kompromisa ceļš starp izdevumiem pie jūtīga uztvērēja iegādes un tādiem pie labas antenas izbūves, bet vienkāršāka uztvērēja. Rāmja antenas galvenā priekšrocība ir iespēja uztvērt virzieniski, t. i. viņa vienā savā stāvoklī kādu raidstaciju uztver vislabāk, bet otrā, pretējā, stāvoklī to pavism neuztver. (Plašaks apskats par rāmja antenas darbību ievietots mūsu žurnālā Nr. 4 no 1929. g. lpp. 103., uz ko aizrādam interesentiem). Ar tādu viņas darbību vispirms iespējams izslēgt vietējās raidstacijas iespādu pie tālstatiju uztvēršanas, un otrkārt, visai ievērojamā mērā samazināt dažādus vie-

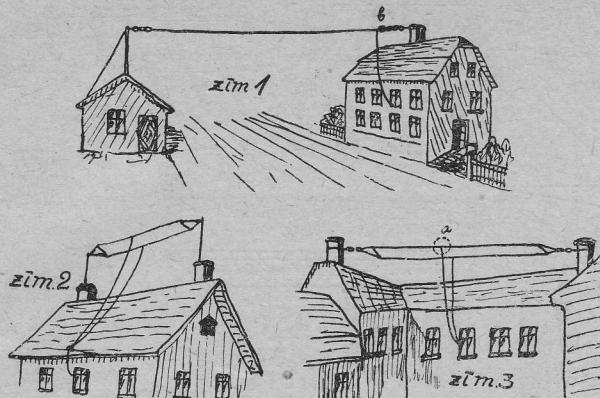

Dažādi ārantēnu veidi.

1. Starp 2 ēkām, 3. Virs ēkas starp 2 skursteņiem (ari mastiem), 3. Starp 2 skursteņiem virs pagalma.

tējus traucējumus, piem. no elektriskiem aparātiem un mašīnām. Caur to visa uz-

šiem aparātiem, tad ta visai niecīgā mērā tos uztver.


No otras puses rāmja antenas sliktums ir tas, ka vispārīgais, uztvērtais, energijas daudzums ir loti niecīgs, ta ka lai panāktu pietiekošu reprodukcijas skaļumu, ir jālieto daudz jūtīgāka iekārta ar vairāk lampiņām. Ka piemēru var atzīmēt, ja pie klijās ārantēnas ir lietots piem. 3-lamp. uztvērējs, tad pie rāmja antenas jāņem par apm. 2 lampiņām vairāk (ātrmaiņu un lēnmaiņu pastiprināšanas pakāpēs), t. i. vismaz 5 lamp. uztvērējs, lai sasniegtu vienādu skaļumu. Tapēc rāmja antena vispirmā kārtā būtu lietojama, ja uztvērējs ir niecīgā attālumā no vietējā raidītāja un viņa darbības laikā vēlas uztvērt tālstatījas. Bez tam tā būtu lietojama arī tad, ja vietējo apstāklu dēļ izvairīšanās no dažādiem traucētājiem (elektr. mašīnām un ārstniecības aparātiem) ar cita veida antenām nav iespējama. Ar vienu jāņem vērā tas apstāklis, ka rāmja antena uztver 10—20 un vairāk reizes mazāku energiju, nekā vidējā ārantēna. Jāpiezīmē, tomēr ka tagadējie, modernie tiklstrāvas uztvērēji atļauj lietot ievērojamu lampiņu skaitu bez jūtamiem ekspluatacijas izdevumiem, un tapēc te rāmja antenai ir zinamas priekšrocības. Vēl pie rāmja antenas krīt svarā estētiskais moments, t. i. glītums.

Jebkura klaja antena dod nesalidzināmi labāku uztvēršanu par rāmja antenu. Bet



Lielāka rāmja antēna komerciālam dienestam.

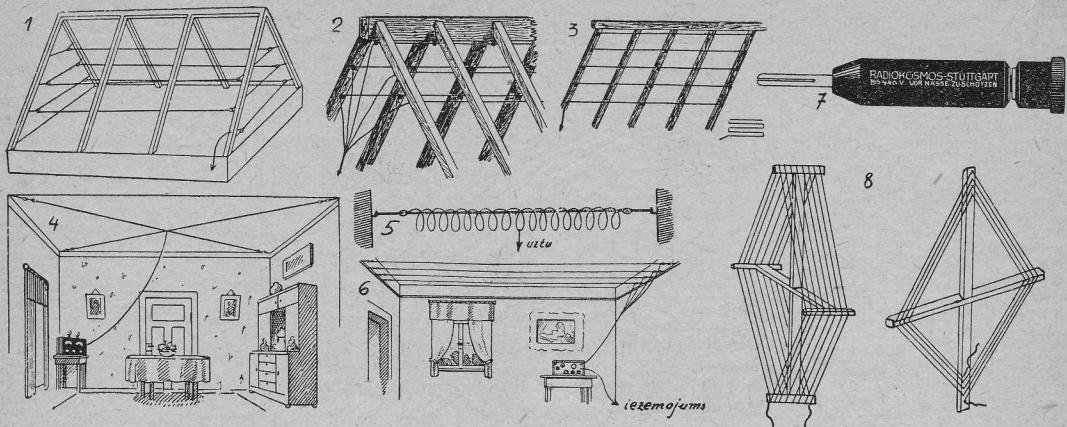tverošā iekārta paliek visai selektīva, jo grozot rāmja plāksni. Ja rāmja antenas plākne ir stateniska virzienam uz traucējo-traucētāju izslēgšana panākama vienkārši



Dažas palīgantēnas.

1. Jumta (bēniņu) antēna spirāliskā iekārtojumā. 2. Jumta (bēniņu) antēna ar vairākiem paralleliem vadiem. 3. Jumta antēna zigzagveidīgā iekārtojumā. (Jumta antēnas ierikojas vienīgi ēkās bez skārda seguma). 4. Istabas antēna, izvilkta krustveidīgi pa diagonālēm. 5. Spirālantēna, izvilkta uz izstieptas auklas. 6. Istabas antēna ar vairākiem paralleliem vadiem. 7. Pieslēgs — tapina, ar aizsargkondensātoru, ja tiek lietots apgaismošanas vads kā antēna. Tapinā vienkārši ie-spraužama dakšdozē. 8. Divi rāmja antēnu veidi. Pa kreisi: rāmja antēna ar prizmātisko tinumu gājienu; pa labi: ar spirālisko (plakano) gājienu.


tikpat lielā mērā ta uztver arī visāda veida traucejumus, gan vietējos, gan no atmosfai- ras. Ār- un bēniņu antenām visumā ir vienāda uztvēršanas spēja, ja vien pēdējā nav zem skārda jumta. Istabas antenas uztvēr- šanas spēja ir jau krieti mazāka par āran- tenu. Ja piem. apm. 50 mtr. garas ap 20 mtr. augstas, klajā vietā izstieptas antenas uztvēršanas spēju apzīmēsim ar 100, tad pil- sētās, virs jumtiem izstieptai antenai tā būtu apm. 50—80; bēniņu antenai — apm. 30—50, istabas antenai — 5—30; apgaismo- Šanas tīklam 3—20; lielai rāmja antenai ap 4 mtr.² pie 10 tin. 5—10; vidējai rāmja antenai ap 1 mtr.² pie 25 tin. 3—8; mazai rāmja antenai $\frac{1}{4}$ mtr.² pie 80 tin. apm. 1—5; parastai uztvērēja spolei (piem. šūni- ņu), kurā uzskatāma ka loti maza rāmja antena pie apm. 75 tin. 0,2—1,0. Lielākie skaitļi domāti pie laba izveduma, piem. ja lieto ātrmainu strāvas auklu, iekārta atro- dās koka namos, bez lieliem zudumiem u. t. t. Mazākie ir pie nelabvēliem ap- stākļiem, piem. namu apakšējos stāvos, dzelzsbetona ēkās, ēkās ar skārda jumtiem u. c.

Salīdzinot šos skaitļus, var jau apm. ie-

priekš noteikt, kas mums kādos gadījumos gaidams. Labāki nemit mazliet sliktākus apstākļus un uztvērēju dimensioņēt uz viņiem, jo tad ir labāka garantija par netraucētu un labāku uztvēršanu.

Te mēs arī redzam, ka klajas antenas priekšrocības ir tikai tad skaidri jūtamas, ja antena ir **labi** ierīkota. Tas apstāklis vien, ka antena atrodās ārpus loga, vēl nenorāda, ka viņai ir klajās antenas priekšrocības pret parasto istabas antenu. Vēl jānem vērā viņas augstums no zemes (ēku jumti jāskaita par «zemi», jo tie ir ar viņu vadoši sa-vienoti), arī materiāls un izvedumis. Ante- nas garumam ir mazāka nozīme, jo tas vai- rāk jāpiemēro uztverāmām vilņu garumam.

Ja labas, klajas ārantes ierīkošana kaut kādu apstākļu dēļ nav iespējama, bet rāmja antenu nevēlas lietot, tad jāizpalidzās ar palīgantēnam. Tās būtu vispirmā kārtā istabas un apgaismošanas tīkla antenas, bez tam vēl visādas metāliskas masas, piem. dzelzs gultas, balkonu metāla aizsargi (re-deles), ka arī gāzes un ūdensvadu caurules. Vietējā raidītāja uztvēršanai pilsētās tās bieži ir visai noderīgas savā lētuma pēc un galu galā nemaz tik sliktas dažreiz arī nav.

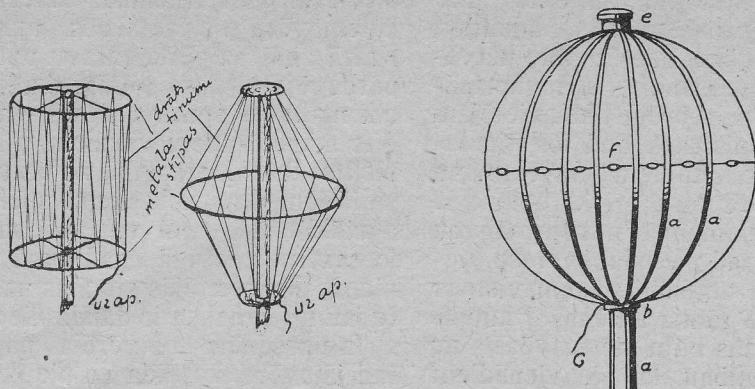

Dažas palīgantēnas.


Pa kreisi: Krātiņa antēnas, konusa un velteņveidīgas;
pa labi: Globusa antēna, no 2 cm. platām vaļa strē-
melem.

Šī veida antēnas novietojamas virs jumtiem uz garas
kārts.

Lietojot el. apgaismošanas tiklu ka antennu nekādā ziņā nav jāaizmirst, starp uztvērēju un elektr. vadu ieslēgt mazu 300—500 cm. blokkondensātoru. Tie visos radiopiederumu veikalos dabūjami par lētu maksu. Piedzīvojumi rādījuši, ka ne visur ar šī veida antenu ir vienādi laba uztvēršana. Dažreiz it tuvu pie raidītāja rezultāti ir krietni sliktāki, nekā lielākā attālumā no tā, jo uztvērtā enerģija ir lielā atkarībā no apgai-

smošanas vadu izplanēšanas resp. novietošanās veida. Šīm gadījumā pirms galīga lēmuma būtu jāizdara iepriekšējais mēģinājums.

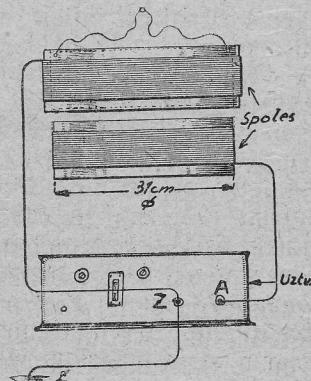Savelcot visu iepriekšējo, būtu sakāms sekošais: Ja vien iespējams, vislabāki ir izvilkta pēc iespējas kļāju un augstū ārantēnu, jo tad piemērota uztvērēja maksā ievērojami pazeminās. Ja tas nav iespējams (kas pilsētā bieži gadās), tad jā-



Spoļu antēna.

Pa kreisi: Iekārtas kopskats;
pa labi: Šēmatizēts pieslēgšanas veids.

rēķinas ar palīga vai rāmja antēnu. Pie tam vēl jāiet kompromisa ceļš, izlejot, vai iegādāties dārgāku, bet jūtīgāku uztvērēju tālstatiju uztveršanai, vai apmierināties ar vienkāršu uztvērēju tikai vietējam raidītājam. Pirmais zelš dod iespēju labāki izvairīties no visādiem nevēlamiem traucētājiem, kāmēr otra priekšrocība ir viņa lētums. Ja lampiņas pastiprinājumu vidēji vērtē uz 6, tad pie istabas, resp. apgaismošanas tīkla antēnām jāņem vismaz 1 lampiņa, bet pie rāmja antēnas 2 lampiņas vairāk, nekā tas būtu pie uztvērēja ar augstu, klaju ārantēnu, lai pie vienādiem apstākļiem sasniegta vienādu skalumu.

Provincē, kur elektr. energijas jautājums ir visai sāpīgs, arvieno būtu jāiet pirmais zelš, t. i. jāmēģina ierīkot labu ārantēnu. Tas tur izdarams parasti daudz vieglāki, nekā Rīgā, jo ēku sablīvējums tur ir nesalīdzinami mazaks, nekā lielpilsētā. Šīs padoms domāts galv. kārtā tiem god. jau-tatājiem, kuri savā laikā griezusies redakcijā ar prasību pēc paskaidrojuma, vai nebūtu viņiem iespējams lietot «ēto rāmja antēnu», jo, lūk, ārantēnu tie vai nu negribot, vai arī tās ierīkošana tiem esot «par grūtu». Cerāms, šīs rindiņas viņiem daudz ko noskaidros.

B. Radioiekārtas izmaka.

Kā jau agrāki teikts, radioiekārtas izmaksas lielumam ir liela nozīme. Jebkura vietā te ir izšķirami vienkāršie un komplīcētie veidi. Lai vispārējos vilcienos noteiktu iekārtas izmaksu, jātiekt skaidrībā ar to, kādu atskānojumu (resp. kādu jaudu) no uztvērēja vēlas panākt un kādu naudas summu budžets atļauj izdot vai ir paredzējis. Pie tam te vēl jāņem vērā, vai iekārtu, kuru uzsāk ar maziem līdzekļiem, pēcāk papildinās vai izbūvēs plašāki.

Nav jāpiemirst, ka pie uztvērēja cenas katrreiz vēl jāpieskaita lampiņu maksa, gadījumā, ja tās jau nav ieskaitītas kopmaksā, tad bateriju cenu, skalruni, resp. galvas telefonus un, eventuēli, arī antēnas materiāla un ierīkošanas izdevumus. Tikai visu kopā saskaitot var gūt pietiekoši skaidru aīnu par paredzāmo izdevumu liebumu. Pie uztvērēja iegādes nav jāpiemirst, ka tikai augstvērtīgs, lai arī dārgāks, skalrunis var pilnā mērā izcelt šī aparāta īpašības. Lielākām aparātam ne-

pieciešamas arī lielākas baterijas, kas arī jāņem vērā pie izmaksas aprēķināšanas. Katrā ziņā, ja pērk gatavu uztvērēju, no pārdevēja jāprasa pilnīga kalkulācija, t. i. cik maksātu aparāts pilnīgi gatavs uzstādīts mājās, citiem vārdiem, pilnīgs komplekts. Bieži, atkarībā no uztveršanas rezultātiem, kur lielu lomu spēlētu vietējie apstākļi, izdevumi var loti sašaurināties, jo sev. neizdevīgā gadījumā iespējama, piem., tikai vietējās stacijas uztveršana un te jau nu izmaksas ir daudz niecīgākas.

Ja paredzēta uztvērēja paplašināšana, tad jāievēro, ka tāda ne pie ikkura uztvērēja ir iespējama, sev. viņa ātrmaiņu pastiprināšanas daļā. Parasti, bez lielākas pārbūves te iespējama stiprāka lēnmaiņu pastiprinātāja (spēka pastiprināšana) pievienošana vai pāreja no baterijām uz el. apgaismošanas tīkla pieslēguma aparātiem.

C. Kādu uztvērēju izvēlēties.

Sakarā ar iepriekš sacīto, tagad ir iespējams daudz skaidrāk formulēt vēlamos uztvērēja rezultātus. Uztvērējus varētu sadalīt pēc viņu iūtīguma, pēc beigu pakāpes jaudas, resp. skaluma, un pēdīgi arī pēc ārēja izskata (lai gan tas tieši uz uztvērēja spējām neatniecas). Uztverošā iekārta, no otras puses, var būt domāta tikai vietējā raidītājā uztveršanai, ar mazāk vai vairāk spēcīgu izejas jaudu (skalumu), vai arī tikai tālstatiju uztveršanai vai nu galvas telefonos vai skalruni.


Pirmais solis pie uztvērēju tipu iztirzājuma ir bieži pārprotama, resp. samaināma jēdziena noskaidrošana par uztvērēja jūtīgumu un uztvērēja skalumu, resp. atskānojuma stiprumu.

Jāievēro, ka uztvērēja jūtīgums ir aparāta spēja reaģēt uz visai vājiem signāliem, un tās tad ar pastiprināšanu padarīt dzirdāmus lielākā vai mazākā skalumā. Bet līdz kādai robežai pastiprinājums var iet, bez kam reprodukcija netikt manāmi kroplota, nav atkarībā no jūtīguma. Nekroplota, skaļa reprodukcija (skalums) vispirmā kārtā atkarīga no aparāta lieluma, pie tam viņa lēnmaiņu pastiprināšanas daļā, bet ne no aparāta pastiprināšanas pakāpes (pastiprināšanas spējām).

(Turpinājums nakošā numurā).

Techniski sikumi.

Kontakta brilles.

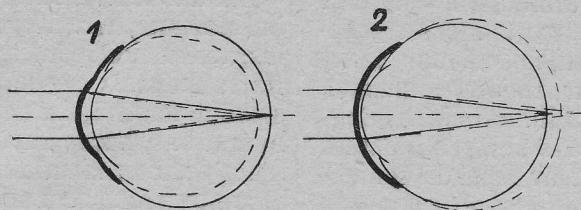

Kontakta brilles griezumā caur acs ābolu.

Ar trekno līniju atzīmēta stikla lēca.

1. Tālredzīgai acij attēls ir fokusā aiz tīklenes. Izliekta stikla lēca virs radzenes to tuvina.
2. Isredzīgai acij lēcas virsma ir izliekti - ieliekta (konkvonveksa), kamdēl ta attēlu attālina, jo te attēls ir fokusā iepriekš tīklenes.

Savā laikā raikraksti ziņoja par izgudrojumu, kādu izdarījis Ķīles universitātes acu klīnikas vadītājs, prof. Dr. Heine. Lai izlīdzinātu acu defektus, (tāl- un isredzība), tiek lietotas brilles, t. i. zināmā veidā izliekti stikli, kuri vai nu tuvina vai attālina nervu šūninas (tīklenes) ir arvienu fokusā. Šie stikli parasti atrodās ārpus acs. Dr. Heines kli parasti atrodās ārpus acs. Dr. Heines pārlabojums pastāv iekš tam, ka stikla lēcas tiek novietotas tieši uz acs radzenes, zem acu plakstiņiem. Galvenā kārtā, te, šķiet, tiek apmierināta aistetiskā prasība, jo šis lēcas ir tikpat kā neredzāmas. Bez tam tās aukstā laikā, siltumā ieejot, nesvīst, jo tās visu laiku ir siltas, kas arī ir liela priekšrocība. Tā kā lēca kustas līdz ar acs ābolu, tad redzes lauks nav iero-

bežots, ne tā kā parastām brillēm. Tas viss šiem stikliem pareģo nākotni, sev sporta aprindās, piem., automobilismā, futbolā, pat pie peldēšanas. Tieks aizradīts arī, ka kādas klizmas gadījumā, kad stikli salūst, tie aci mazāk varot ievainot, nekā parastās, ārpusē nēsājamās, brillēs. Ir bijuši gadījumi, kad stikliem saplīstot, plānās šķembeles pielipušas pie radzenes un vēlāk bijušas ērti izņemāmas bez kādiem ievainojumiem.

Šādus, zem plakstiņiem novietojamus stiklus, pie isredzības izgatavo līdz 20 dioptriem, pie tālredzības bez ierobežojuma. Arī tad, ja pateicoties kādai operācijai viena acs ir tuvredzīga, otra tālredzīga, ie-spējama redzes izlīdzināšana.

Tantala pielietošana.

Metāls tantals jau ar 1906. gadu ir ievests kvēlspuldžu technikā kā izcilus labs materiāls kvēlpavedieniem. Tomēr tas ir arī visai dārgs, faktiski vairāk reizes dārgāks par zeltu, jo viņa daudzums un sastopamība uz mūsu zemes ir daudz retāka par pēdējo. Tā, piem., 1928. gadā visas mūsu zemes tantala raža bija, apm. 14.000 kilogrammu. Sakarā ar viņa labo gāzu uzsūkšanas spēju (tantals uzsūc sevi, piem., 740 reizes lielāku gāzes daudzumu, nekā ir viņa tilpums), to visai izdevīgi lietot augstvērtīgas vakuumu lampās dažadiem savienojumiem un elektrodiem. Tālāk, no

visām vielām, kurās var lietot elementos elektriskās strāvas caurlaišanai vienā virzienā (t. i. strāvas taisngriešanai), tantals izrādījies par vislabāko, kamdēl to arī lieto strāvas taisnotājos, resp. taisngriežos. Karaļudens (zalpētera un sālsskābes mai-sijums, vidēji attiecībā 1:3), kuŗā šķīst gandrīz visi metāli, uz tantalu neatstāj nekādu iespaidu, kamdēl to lieto, piem., sūkņiem dažādu skābju pārvietošanai. Tikai fluora skābe iespāido tantalu. Tantals vēl bieži tiek lietots kirurgiskiem un zobārstniecības instrumentiem, kā arī labāko marku pildspalvu asumiņiem.

Ar kvarca kristalu regulējams chronometrs.

Kā jau savā laikā aizrādījām, kvarca kristaliem, ieliktiem starp 2 metāla plāksnēm, ir īpašība, pie mainīstrāvas caurplūšanas svārstīties ar zināmu stiprumu, pie kam vislielākā amplitūde tiek sasniegta tad, kad caurplūstošās strāvas biežums (frekvence) ir vienāda ar kristala īpātnējo biežumu. Pie tam šāds «resonansa» gadījums ir visai ass, un tāpēc kvarca kristalus pārāk bieži lieto radiofona un citās stacijās, kur vilnu garums, resp. frekvenču uz vispareizako ir jāietura.

Izlietot šo īpašību pulksteņa gājuma reģulešanai mēģinājis Dr. Morrisons Bell'a telefonu sab. laboratorijas, Amerikā, pie kam kristalam te jāizdara pulksteņa «pendela» darbs. Mēģinājums izdevies visai teicami, un pēc atsauksmēm, tas varot pat konkurēt ar labākiem chronometriem. Tākā te netiek lietots svārsts (pendelis), tad atkārt pulksteņa cietais, mūrētais postaments, kas pie parastiem observatoriju pulksteņiem (chronometriem) ir nepieciešams. Tāpēc dimensijas te ir mazākas un to var lietot visur, kā lielpilsētu centrālēs, uz kuģiem, un pat uz lidaparātiem, resp. dirižabļiem un aeroplāniem.

Lai dabūtu vislielāko noteiktību svārstību biežumā, Dr. Morrisons lieto 3 kristalus, katru noslipētu uz 100.000 periodiem. Katrs kristals novietots atsevišķā izpolsterētā kaustītē, lai izslēgtu temperatūras svārstības, kurās zināmā mērā varētu kristala periodu izmainīt. Visa pulksteņa ierīce novietota zem stikla kupola, lai izsargātos no gaisa spiediena svārstībām un gaisa mitruma. 100.000 periodu mainīstrāva tiek radita ar svārstību kontūru (noteiktu pašindukciju un kapacitāti), ar parasto radiolampiņu palīdzību, resp. te iebūvēts neliels raidītājs. Pēc dažām pārveidošanām konstantā mainīstrāva iedarbīna nelielu elektromotoriņu, kurām pieslēgti pulksteņa rāditāji. (Visumā, kā redzāms, ierīce tik vienkārša nemaz nav, jo ir jālieto visādas uzpildāmās baterijas un citas apgrūtinošas sīkdaļas, kas sarežģī chronometra apkalpošanu. Vai tas ieviesīsies plašākā lietošanā, pagaidām grūti teikt, jo tagadējie, piem., uz kuģiem lietojamie atspēri chronometri arī ir pietiekoši pareizi, līdz 0,05 un pat 0,01 sekundei, kas praktiskā pilnīgi pietiekoši. Red.).

Visattālāki uz ziemējiem

atrodošās radiostacija uzbūvēta 1929. g. vasarā uz Hukera salas, kura pieder pie Franča — Jozefa zemes salu grupas. Tā atrodas uz $80^{\circ} 19'$ ziemeļu platuma. Hukera sala pazīstama sakarā ar krievu polārās ekspedīcijas, (kapteiņa Sedova vadībā) pārziemošanu tur 1913.-14. gadā. Šo radiostaciju, domātu meteoroloģiskiem ziņojumiem, uzbūvējusi Leningrādas ziemēļu apgabalu pētišanas institūts, un tā ikdie-

nas dod ziņas par laika apstākļiem, resp. temperatūru, mitrumu, vējiem u. t. t. Arī atzīmes no augstākiem gaisa slāņiem tiek izziņotas, ko panāk ar meteoroloģiskiem baloniem un pūķiem. Šīs ziņas meteoroloģijai ir no liela svara, jo sev. polāros apgabaloši rodošās gaisa strāvas ir no liela svara sagaidāmā laika apstāklu noteikšanā. Satiksme notiek uz īsiem vilņiem.

Markoni mēģinājums.

Š. g. aprīla sākumā visos laikrakstos bij aprakstīts «sensācionālais» senatora Markoni mēģinājums uz savas jachtas, Genujas ostā ar «podziņas spiedienu» bezdrāts ceļā aizdedzināt zināmu elektr. apgaismošanas iekārtu Sidnejā, Austrālijā. Pie tam

te tika saskatīts it kā nebijijs rekorda sasniegums.

Lietas būtība ir šāda. Uz Markoni jachtas «Elektra» atrodas, blakus citām radioiekārtām arī īsvilņu raidiekārta, ar apm. $\frac{3}{4}$ kilovatu lielu jaudu antēnā. Vilņu im-

puls, kurū deva Markoni ar «podziņas pie-spiešanu» no jachtas, tika uztverts vis-pirms no Anglijas īsvilņu uztverošās ie-kārtas Grimbijā, un te tālāk noraidīts pa-rastā ceļā ar parasto īsvilņu staru raidītāju (komerciēlu) uz Rock - Bank'as uztve-rošo iekārtu Viktorijā, Australijā, un tā-lāk no šejiennes pa vadiem (kabeļiem) uz, apm., 900 km. attālo Sidneju, kur tas ie-darbināja zināmu relē iekārtu un tādā kār-tā ieslēdza elektrisko gaismu Sidnejas rātsnamā. Kopējais noīetā ceļa garums ir apm. 17.500 km. Tā tad sensācionēls te nekas nebija, varbūt izņemot pašu «sensācionēlo» reklāmu, par kādu gādāja laik-rakstu līdzstrādniekai, šķiet, bez paša se-natoria Markoni ziņas.

Tiešām ievēribas cienīgs, bet gandrīz bez ievēribas atstāts bija īsvilņu telefonē-šanas mēginājums, kurš notika iepriekš un-vienā laikā ar «sensācionēlo» apgaismošanas

ieslēgšanu. Sarunas notika tieši starp jach-tu «Elektra» un Sidneju, ar 26,7, resp. 28 mtr. vilņu garumu. Ar staru raidītāju vil-ņi tika izsūtīti austrumu virzienā, pāri Klusam okeānam un Amerikai, tā kā kopē-jais ceļa garums bija 24.000 km. Saruna te notika bez traucējumiem. Taču nāko-šā saruna, kur Austrālijas ministrs Balbo caur Markoni iekārtu vēlējās sarunāties ar ministri Grandi Londonā, neizdevās, jo esot bijis sliks «radiolaiks». Var arī būt, ka attālums bijis par «mazu», jo, kā zi-nāms, ūsie vilņi nav uztverami uz samērā ūsiem attālumiem, kā to jau aizrādījām rakstā par īso vilņu uztveršanas iespeja-mībām žurn. «Radio» Nr. 3 no šā gada. Patreiz Markoni no savas jachtas izdara telefonēšanas mēginājumus ar Ziemeļ- un Dienvid - Ameriku. Sie mēginājumi ir tiešām ievēribas cienīgi, vismaz no radio-techniskā viedokļa.

Fiktiva radioprogramma.

Vācu laikraksts «Radio für Alle» sniedz interesantu rakstu par kādu nesen notiku-šu gadījumu. Luksemburgas radiofona stacija (Radio — Luxemburg), kurā raidīja ar 223 mtr. vilni ar jaudu 0,4 kw., finan-siēlu grūtību dēl pārtrauca savu darbību jau š. g. janvāra mēnesī. Taču visi radio-programmu izdevumi minētās stacijas programmu turpinājušas ievietot, jo tā ar-vienu kārtīgi tikusi piesūtīta. Lieta tā, ka stacijas vadība cerējusi radušās grūtības drīzā laikā likvidēt, un lai neceltos kādi traucējumi, turpinājušas laikrakstiem pie-sūtīt tās programmas, kurās «būtu izpildītas, ja raidītājs darbotos». Viss būtu la-bi, un par darbības pārtraukumu neviens nebūtu zinājis, ja... te nebūtu vainīgs kāds entuziasts. Kāds angļu radioamatiers par savu sportu izvēlējies mazako (jaudas zi-ņā) staciju sameklēšanu,, un tā kā Luksem-burgas stacijai tāda tieši arī ir, tad viņa izvēle kritusi arī uz šo staciju. Bet tavu brīnumu! To nevar un nevar sadzirdēt, lai gan pēc programmas stacijai vajadzēja

strādāt. Tas nu aizskāra mūsu sportista svētākās jūtas, jo viņa labais aparāts te it kā sāk streikot. Tāpēc tas šo vēl pārlabo un ar dubultu energiju kerās pie meklēša-nas. Bet kā nav, tā nav. Galu galā tas noraksta vēstuli kādam lielākam angļu ra-diolaikrakstam, paskaidro par savu ne-veiksmi un lūdz padomu, kas būtu jādara, lai «uzlabotu uztvērēja spējas», jo viņš taču nevarot pielaist, ka viņa augstvērtī-gais ražojums kaut ko «nedzirdētu». Laik-raksts papētīja pakal un tā nāca gaismā lieta par fiktīvās programmas izsūtīšanu. Angļu amatiera gods nu bija glābts. Bet raidstacijas vadība piesūtīja programmu laikrakstiem cirkulāru, kur paskaidroja ie-meslus šādai viņas darbībai, t. i. ka tie ne-vēlējušies pārtraukt izziņošanu, jo cerēju-ši visā drizumā «atrast kādu jaunu naudas maku», kurš finansētu uzņēmumu. Jāpie-zīmē, ka fiktīvās programmas esot bijušas visai labas, pat priekšzīmīgas, kuras para-stā darbības laikā grūti izpildāmas, jo pra-sa pārāk lielus līdzekļus.

Izdevējs un atbildīgais redaktors R. Kīsis.

Spiestuve «Latvija» Rīgā, Merķeļa ielā 15.

Ievēribai visiem radio cienītājiem.

Lai likvidētu pārpalikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio” numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio” numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2, 13 un 18, kuri krājumā vairs nav, aprēķinām par **15 santimiem** numuru.

Iesiety 1926. g. komplekti krājumā nav.

Atsevišķi žurnāla „Radio” numuri par 1927. gadu (№№ 1—12), izņemot № 1, 1928. g. (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santimiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesiety kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās un pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmaksu bez tam vēl jāpieskaita 50 sant. pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami Rīgā, P. T. D. Galvenās darbnīcas veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, dārbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t. kantori uz žurnāla „Radio” pasta tekosā rēķina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2—6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio” numuru skaits nav pārāk liels, sev. iesieto komplektu ir maz, tad tos god. radio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam nevilcināties ar pieprasījumiem, jo krājumam izbeidzoties, žurnali brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušo žurnalu saturu rādītājs ir ievietots š g. žurn. № 2, uz ko griežam lasītāju ievērību.