


5. GADS

50 santimi

№ 7 / 1930

«Radio»

Žurnāls tehnikai un zinātnei

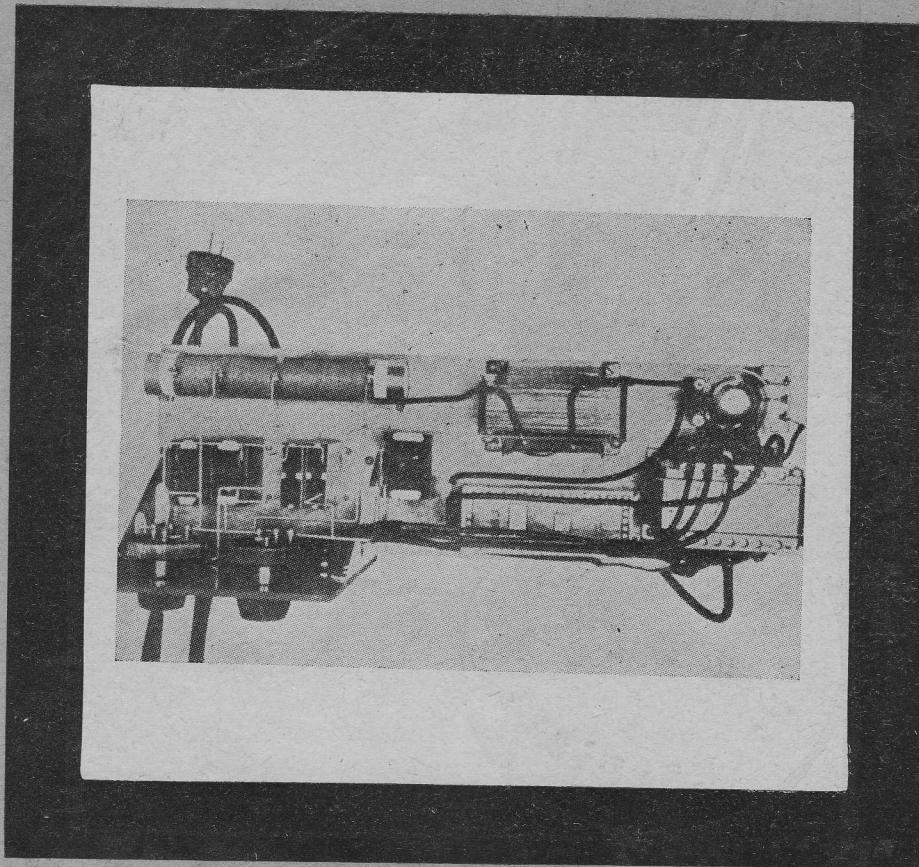


Pašgatavota maiņstrāvas apgaism. tīkla pieslēguma aparāta izskats.

(Skats no augšas).

SATURĀ: Apgaismošanas tīkla strāvas izlietošana radiouzvērēju vajadzībām. — Stienveidīgā radiolampiņa «Arcotron». — Ārpusborta motori un laivu veids. — Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes. — Akumulatoru pildīšanas ekonomiskā puse. — Sporta lidotāju sacensību praktiskā vērtība. — Makša Valjē piemiņai. — Dāvidi un Goliāti radiotehnikā. — Techniski sīkumi.

PHILIPS

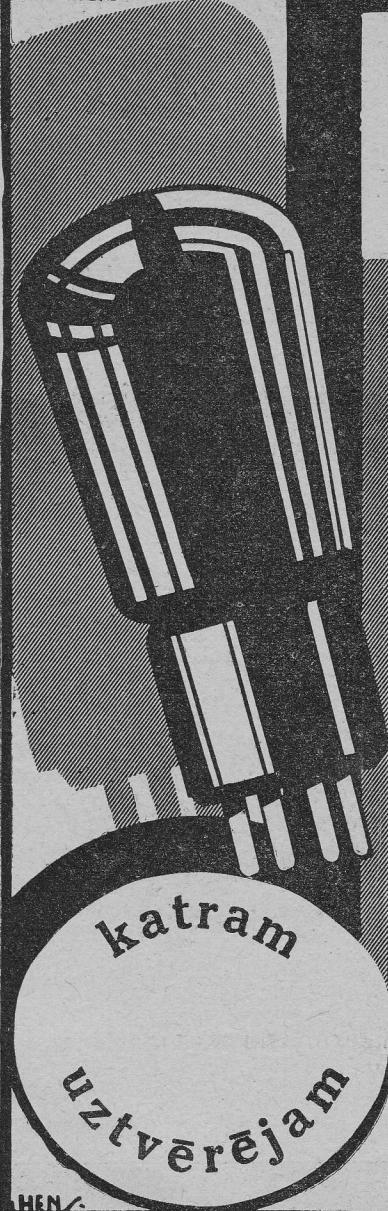

ikkatrāi skaņai
ikkatrām attālumam
ikkatrāi vajadzībai
ikkatrā cenā



"MINIWATT"

uzlabo uztvērēja darbību

«Radio»

Zurnāls tehnikai un zinātnei

Iznāk vienreiz mēnesī.

Redakcija: Rīgā, 1. Maskavas ielā 91, dz. 6. Visi raksti adresējami: Rīgā, Galvenā pastā, pasta kastite 773. Iemaksājumi un abonements nokārtojami uz mūsu pasta tekoša rēķina 996. Redakcijas tālrunis 30945.

Abonēšanas maksā: 12 num. Ls 5.75, 6 num. Ls 3.—, 3 num. Ls 1.50. Abonēšanas maksu pieņem Rīgā, Audēju ielā 15, P. T. D. G. D. veikalā; provincē: visos pasta - telegrafa kantoros, lielākās grāmatu tirgotavās un lielākos laikrakstu kioskos.

Neatteikts abonements skaitas par pagarinātu uz nāk. gada ceturksni.

Nº 7

5. gads.

1930

Apgaismošanas tīkla strāvas lietošana mūsu vajadzībām.

Ievadam.

Esam paredzējuši turpmāk apskatīt vairākus aparātus ar tīkla pieslēgumu. Tā kā latvju valodā plašāki par tīkla aparātu būtību nekas nav rakstīts, un līdz šim citos izdevumos parādījušos rakstos par aparātiem ar tīkla pieslēgumu pieņem, ka lasītājs principā ar tīklstrāvas aparātiem jau ir pazīstams, tad rodas tāda kā plaida, kurū aizpildit esam stādījuši sev par uzdevumu. Varbūt raksts vienam, otram izliksies par garu, vairāk piemērotu grāmatai, bet tur neko nevar darīt, jo viss jāapskata tā, lai arī lasītājam ar niecīgām technikas zināšanām viss būtu skaidri saprotams. Bet ja aparāta darbības princips ir izprasts, tad jau uzbūve ir visai vienkārši izdarama, un atkrit dažreiz diezgan mulķīga kopēšana no gatava un sirdišanās, ka nekas neiznāk.

Red.

Loti daudzās Latvijas pilsētās, sev. lielākās, kā arī biežāki apdzīvotās vietās, apgaismošanai un arī spēkam lieto elektību. Dabīgi te rodas jautājums, vai to nevarētu lietot arī mūsu radiouztvērēju vajadzībām, proti, radiolampiņu kvēldiega karsēšanai un anoda strāvai.

To var un arī ar vienu plašākā mērā dara, jo tās lielās priekšrocības, kādas ir šādam tīkla pieslēgumam, ar uzviju atmaksā samērā prāvos sākuma izdevumus.

Izšķir 2 elektriskās strāvas veidus: līdzstrāvu un maiņstrāvu. Viņu būtība ir pietiekoši izsmēloši aprakstīta agrākos žurnāla «Radio» numuros, piem. Nr. 8 no 1927. g. lpp. 269 un te tāpēc to izlaidīsim. Abi veidi izlietojami mūsu vajadzībām. Tikai līdzstrāvu tagad gandrīz vai nelieto (šķiet, ka pagaidam tā ir tikai Liepājā) dažu šī strāvas veida trūkumu dēļ, bet gan visur lieto maiņstrāvu, ar 220 vai 120 voltu (Rīgas centrā) spriegumu. Maiņu skaits sekundē ir parasti 50 (resp. 50 periodi), lai gan dažas mazākas centrāles ražo strāvu arī ar 25 periodiem. Tas nu katrā atsevišķā gadījumā ir viegli uzzināms, piem. vienkārši nolasot no dzīvokļi uzstādītā elektriskās strāvas skaitītāja plātnītes.

Atkarībā no strāvas veida izšķir līdzstrāvas un maiņstrāvas tīkla pieslēguma aparātus. Viņi savā starpā ir diezgan atšķirīgi. Piem. līdzstrāvas aparātam jau ir vienvirziena strāva no tīkla un te tikai jāizlīdzina atsevišķas pulsācijas (jānovērš rukoņa) un jāsadala strāvu pēc vajadzības. Bet maiņstrāvas aparātiem vispirms strāva ir jāiztaisno, t. i. lai ta būtu vienvirzieniska un tad tāpat kā agrāki, jānolīdzina pulsācijas, jāsadala u. t. t. Tā tad līdzstāvas aparātu bez kādas pārbūves nevar lietot maiņstrāvas aparāta vietā, un otrādi.

Kādas, vispārīgi, ir tīkla pieslēguma

aparāta priekšrocības. Vispirms, atkrit visas baterijas. Nav jārūpējās par akumulātoru savlaicīgu uzpildīšanu, remontu. Nav jāmēro katru dienu anoda baterijas spriegums, un ar dusmām jākonstatē, ka volti neatturami dadas uz leju, kas drīzā laikā atkal nozīmē 10—12 latu aizplūšanu par jaunu bateriju. Nav jādusmojas par krakšķiem un švīkoņu, kāda parasti dzirdama telefonos, kad anoda baterija atrodas sava mūža rietā. Bet galvenā tīkla pieslēguma aparātu priekšrocība ir tā, ka tikai viņi spēj dot to lielo enerģiju, kādu prasa tagadejās lampiņas nekroplotai un skaļai reprodukcijai. Pie tam ekspluatācijas izdevumi te ir tik niecīgi, ka tos parasti neievēro. Vienīgais, kas te ir slīkts, ka sākumā jāizdod diezgan prāva summiņa, lai visu to sasniegstu. Taču ar laiku, 1—2 gados, visa iekārta ar uzviju atmaksāsies.

Kā jau minējām, visizplatītākais strāvas veids Latvijā ir maiņstrāva. Tamēl te vispirms aprakstīsim maiņstrāvas tīkla pieslēguma aparāta uzbūves principus.

Parasti te ražotās elektriskās enerģijas spriegums ir 120 vai 220 volti (reti 380 v. vai tml.). No vienas puses šāds spriegums tieši aparātos visām vajadzībām nav lietojams, un otrkārt, bez kādas pārveidošanas, mēģinot iztaisnot tieši tīkla strāvu ar attiecīgu lampiņu vai tml. ierīci, nekas prātīgs neiznāks. (Grūtības ar dažādu spriegumu dabūšanu, tīkls visu laiku pieslēgts u. t. t.) Tāpēc, pirmais, ko atradīsim ikvienā maiņstrāvas tīkla aparātā, būs transformātors. Šim transformātoram ir jādara sekošas darbības. Vispirms jādod strāva ar lampiņu anodiem nepieciešamo spriegumu. Tālāk, tam jādod strāva iztaisnotāja lampiņas kvēldiega karsēšanai (ja lieto šo lampiņu tipu) un bez tam vēl, atsevišķi, strāva uztvērēja lampiņu kvēldiegu karsēšanai. Pēdējais, sevišķi vecākos transformātoru tipos, nav ievietots. Šādā gadījumā tad ir jāņem atsevišķs uztvērēja lampiņu kvēles transformātors. Bez tam transformātoram jāatdala aparātu no apgaism. tīkla, no tieša, galvaniska, kontakta.

Otrs, ko atradīsim ikvienā maiņstrāvas pieslēguma aparātā, ir strāvu iztaisnojošā (taisngriezošā) lampiņa. Te ir izšķirami 2 galvenie lampiņu tipi, proti, lampiņas ar

anodu un kvēlkatodu (kvēldiegu) vakuūmā un mirdzlampiņas pārveidojumu, ar cēlu gāzi pildīta (bez kvēlkatoda). Kādas vienam un otram tipam ir priekšrocības, par to runāsim tālāk pie lampiņu atsevišķa apskata pēc nosaukuma. Otrs, t. i. mirdzlampiņu paveids, neprasa sevišķu karsēšanas tinumu no transformātora, kas dažreiz var drusku palētināt iekārtu. Ari mūžs tam it kā esot ilgāks un drošākas darbā, jo te nevar notikt nekādi īsie savienojumi. Toties atkal te esot pagrūta maiņstrāvas rūkoņas izfiltrēšana, kas prasa lielākas droseles, un tāpat arī kondensātorus, un tāpēc iekārta atkal var sadārdzināties.

Trešais nepieciešamais ikvienā maiņstrāvas aparātā, ir drosele. Tā ir līdzīga parastiem transformātoriem (bieži pat grūti no pēdējā atšķirama), tīta tāpat uz lieli dimensionētu dzelzs sērdi, bet tikai ar 1 tinumu resp. 2 galiem. Droseles uzdevums ir «noēst (nozīnaugt) iztaisnotās maiņstrāvas palikušās pulsācijas, kas citādi radītu stipru rūkonu telefonos un klausīšanos padarītu neiespējamu. Drosele šīs pulsācijas (nelielās strāvas izmaiņas intensitātes ziņā) aiztur ar savu lielu pašindukciju, parasti ap 20—15 Henry. Jāievēro, ka pašindukcijas lielums droselē ir mainīgs lielums, jo ir arvienu saistīts ar caurplūstošās strāvas stiprumu, un paliek mazāks ar strāvas pieaugumu. Tāpēc te arvien ir aizrādīts, ka tāda un tāda pašindukcija ir mērota pie noteikta, atzīmēta, strāvas stipruma. Piem. 20 Henry pie 50 m A strāvas stipruma. Pašindukcijas pamazināšanās pie stiprākas strāvas stāv sakarā ar to, ka dzelzs sērde tiek pārsātināta ar magn. spēka līnijām (jo magn. lauka stiprums ir atkarīgs no reizinājuma no tinuma skaita uz strāvas stiprumu), tā ir pārāk stipri magnetizēta un līdz ar to pazeminās pašindukcija.

Blakus droselēm, vienai vai vairākām, skatoties pēc uzbūves prasībām, tīklstrāvas aparātos arvien redzēsim lielus, 2—8 MF ietilpības, blokkondensātorus. Viņiem ir tas pats uzdevums, kā droselēm, proti, iznīcināt rūkoņu, kura celtos no strāvas pulsācijām. Ja drosele laida cauri mierīgu līdzstrāvu, t. i. tai radīja mazu pretestību, bet piepēžām strā-

vas izmaiņām radīja gandrīz nepārvaramu pretestību, tad pie kondensātoriem tas ir otrādi. Kondensātors līdzstrāvai ir bezgalīgi liela pretestība, bet maiņstrāvai tas rada jo mazāku pretestību, jo lielāka ir viņa ietilpība (kapacitāte) un jo lielāks ir strāvas izmaiņu skaits resp. periodu daudzums sekundē.

Drosele un kondensātori veido kopā tā saukto filtra kēdi, kurās uzdevums ir izsijāt visus nevēlamos impulsus, kuri kaut kādā veidā varētu iespaidot uztvēršanas labumu.

Aiz filtra kēdes līdzstrāva ir jau pilnīgi vienāda, bez kādām manamiem pulsācijām un ar noteiktu, diezgan augstu spriegumu, bieži ap 200 un pat vairāk voltiem. Bet ne visām lampiņām ir lietojams tik augsts anoda spriegums. Piem. audiona lampiņai parasti neņem augstāku spriegumu par 30—40 v., pirmai pastiprin. pakāpei nem apm. 100 voltus u. t. t. Tā tad spriegums ir jāsadala. To panāk ar sevišķu sprieguma dalītāju. Tas ir samērā liela pretestība, 10.000—20.000 omu lieluma, un tiek ieslēgts starp + un — vadiem. Tādā kārtā, nemot no šīs ieslēgtās pretestības dažādus atzarojumus, var dabūt visus vēlamos spriegumus, no lielākā līdz nullei (potenciometra princips).

Tomēr šāda pretestība, būdama visu laiku ieslēgta, ievērojami noslogo taisngriezēja daļu un tāpat arī filtru, mazinot viņa sijāšanas spējas. Tāpēc dažreiz ievedo sprieguma sadališanas pretestības priekš katru atsevišķa sprieguma. Te jau vēlamo spriegumu nevar pēc patikas mainīt, bet gan jāapmierinas ar dažiem noteiktiem spriegumiem, piem. 30, 60, 120, 150 volti vai tml. Šāds iekārtojums parasti ir visos fabrikās gatavotos tīkla pieslēguma aparātos.

Arī tīklinām nepieciešamo negatīvo priekšspriegumu dabū tādā pat celā, t. i. starp minus anodu un taisngriezēja minusu ieslēdz lielu pretestību (kā potenciometri) un tad noņem vajadzīgo priekšspriegumu.

Tās nu būtu principā katru maiņstrāvas pieslēguma aparāta galvenās dalas: taisngriezējs resp. izlīdzinātājs, sijātājs resp. filtrs un sprieguma sadalītājs.

Tagad apskatīsim tuvāki katru daļu atsevišķi.

Taisngriezējs.

Kā jau teicām agrāki, tad te tiek apskaitīts gadījums, kad rīcībā ir maiņstrāva. Šī strāva raksturojas ar to, ka ta nav vienmērīga, bet gan no nulles ta palielinās līdz kādai zināmai vērtībai, pieaugot no sākuma diezgan spēji, pēc tam lēnāki, un tad pēc šī maksimuma sasniegšanas ta sāmazinas atkal tādā pat celā, t. i. sākumā lēnāki, vēlāk atrāki un pēc zināma brīža vadītājā vairs nekādu strāvu nevar konstatēt, t. i. strāva ir atkal nulle.

Tūlit pēc tam atkal sākas strāvas pieaugums, bet tagad tikai pretējā virzienā, un gluži tādā pat garā, kā iepriekš jau teicām. Tikai kustības virziens (ja tā var teikt) strāvai ir pretējs, un ja pirmo pieaugumu mēs apzīmēsim par pozitīvu, tad otrs pieaugums būs negatīvs resp. virzīts pretēji. Pēc otrā, negatīvā, pieauguma izbeigšanos un atiešanu atkal uz nulli, sākas jauns pieaugums, pilnīgi tāds kā pirmo reizi minējām. Tā tad process atkārtojas. Vienu pilnīgu strāvas izmaiņu, t. i. pozitīvo un negatīvo pieaugumu kopā nosauc par periodu. Rīgā lietojami apgaismošanas strāvai tādas pilnas maiņas ir 50 vienā sekundē resp. 50 periodu. (Periodu skaitu 1 sekundē nosauc par biežumu vai frekvenci.)


Uztvērējos šādu mainīga virziena strāvu lietot nevar, jo mēs zinām, ka anodam arvienu jābūt ar pozitīvu spriegumu. Arī kvēlei, vispārīgi, maiņstrāvu tieši katoda karsēšanai nelieto, jo strāvas svārstības, t. i. maksimumi un nulle, kvēldiegu katru brīdi karsē savādāki, kas atsaucas uz elektronu emisiju, un rezultātā dabūjam telefonos tikai skaļu rūkoņu. (Izņēmums ir speciālu lampiņu lietošana.)

Tamēl šī strāva vispirms ar kādām iericēm jāiztaisno. Bet katrs uztvērēis prasa zināmu sprieguma augstumu. Tā kā ir maiņstrāva ar dažādu spriegumu, piem. Rīgā 120 un 220 volti, citur arī pat 380 v. u. c. spriegumi, tad vispirms jāgādā, lai uztvērējs dažādām vajadzībām saņemtu sev vajadzīgo spriegumu, neatkarīgi no strāvas apstākļiem. To panāk ar transformātoru palīdzību. (Bez tam transformātoru lietošana vēl tāpēc ir nepieciešama, lai izsargātos no tiešas tīkla strāvas savienošanas. Lieta ta, ka strāvu tieši nemot no tīkla, anoda pievads visu

laiku atradīsies zem pilna tīklstrāvas sprieguma, kas pie niecīgākā misekļa apārātā var radīt bīstamus īsos savienojumus un pat var apdraudēt dzīvību. Šī ziņa vislielākā uzmanība tiek prasīta no līdzstrāvas tīkla pieslēguma aparātiem, kā to redzēsim vēlāk.) Primārā pusē ir tinumi mūsu tīklstāvai, parasti sadalīti 2 sekcijs, katras domāta 110 voltu spriegumam. Ja ir 110 voltu resp. 120 v. (starpība niecīga) spriegums, tad abas sekcijas savieno paraleli. Ja ir 220 voltu spriegums (piem. ārpus Rīgas centra), tad abas sekcijas tiek savienotas viena aiz otras, resp. serījā. Katrā transformātorā, domātu tīkla pieslēguma aparātam, tā tad ir 4 spailes primārā tinumā, kurās ir numurētas, un arvienu ir aizrādīts, ka šīs spailes savienojamas atkarībā no tīkla sprieguma. Transformātora sekundārā tinumā tāpat ir vairākas sekcijas. Tikai tās te ir citām


Iztaisnošanas nolūkiem lieto parasti vakuma lampiņas ar kvēlkatodu, vai arī mirdzlamipiņas, pildītas ar kādu cēlu gāzi, parasti heliju. Vakuma kvēlkatoda lampiņu princips ir vienāds ar parastām radiolampiņām. Te sakarsēts kvēldiegs izstaro elektronus, kuri tiek pievilkti no pozitīva anoda. Tīkliņš, kā tas ir parasti pie radiolampiņām, te nav lietojams.

Ja nu mēs lampiņu strāvas kēdē ieslēdzam tā, ka viens vada gals savienots ar anodu, otrs ar katodu, tad anods pārmaiņus dabūs pozitīvu un negatīvu spriegumu, atkarībā no strāvas virziena dota brīdī. Kad anods būs pozitīvs, elektroni no kvēldiega ies uz anodu un rezultātā caur lampiņu un visu kēdi plūdis noteikta stipruma strāva, ar spriegumu, kādu deva transformātora sekundārais tinums. Kad anods būs negatīvs, tad tas negatīvi

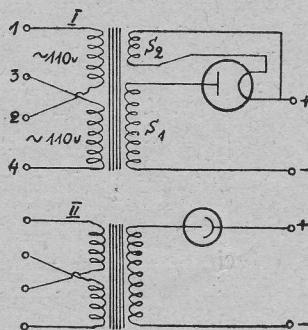

Strāvas taisngriezēja principa šēma pie vienpusīgas strāvas taisngriešanas.

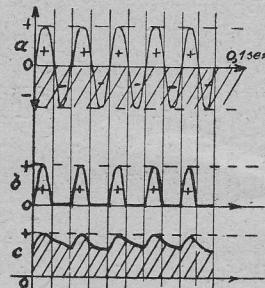- I. Taisngriešana ar kvēlkatoda vakuma lampiņu.
- II. Taisngriešana ar cēlgāzes mirdzlamipiņu: a. — taisnformātora strāva; b. — pārpalikušie pozitīvie strāvas impulsī pēc taisngriešanas; c. — ar filtra kēdi nogludiņātie strāvas impulsī.



vajadzībām. Vispirms kā obligatorisku jāievēro, ka katrā sekundārā tinuma atsev. daļā ir 3 gali, proti, tinuma sākums un beigas, un atzarojums tieši no vidus (bieži sadala uz 2 sekcijām, ar 4 galiem). Kādām vajadzībām ir šīs vidus atzarojums, redzēsim vēlāk.

Tā tad vispirmā kārtā transformātora sekundārā tinumā mēs iegūstam strāvu ar tādu spriegumu, kāds ir vajadzīgs mūsu uztvērējam. Parasti tas ir 200—250 volti. Bet šī iegūtā strāva gan sprieguma ziņa ir derīga, bet viņa vēl nav lietojama, jo ir mainīga virziena, un tamdēļ pirms lietošanas ta ir jāiztaisno.

pildītos elektronus atgrūdīs un strāva caur lampiņu nevarēs plūst, resp. visa kēde būs bez strāvas. Tā tad te strāva ies it kā grūdieniem, ar pulsācijām. Ertības dēļ lampiņas kvēldiegu karsē ar maiņstrāvu, kuru dabū no tā paša transformātora, pietinot tā saukto kvēlstrāvas tinumu. Tā kā lampiņas pavediens ir diezgan resns, resp. ar lielu siltuma inerci, tad te nekādas neērtības ar šādu strāvas lietošanu nerodas, jo te galvenais ir panākt elektronu izstarošanu. Principā visa ierīce ir kā pievestā zīmējumā parādīts.

S_1 ir anoda tinums, s_2 — kvēlkēdes tinums. I. ir gadījums, ja iztaisnošanai lie-

to vakuma lampiņu, II. ir, ja lieto cēlgāzes mirdzlampiņu. Princips darbības ziņā abām lampiņām gluži vienāds. Arī pie mirdzlampiņas strāva var iet cauri tikai tad, ja viens elektrods (anods) ir ar pozitīvu spriegumu, bet ne otrādi. Te tikai atkrit kvēldiega karsēšanas tinumi, jo katods ar auksts.

Zīmējumos pa labi (a, b un c) ir grafiski parādīts iztaisnošanas princips. Zīm. a rāda technisko tīklstrāvu grafiskā attēlojumā atkarībā no intensitātes un laika. Uz vertikālās ass uzliekam, piem. spriegumu voltos, uz horizontālās — laiku sekundēs. Tad redzam, ka laika spridī $\frac{1}{10}$ sek. mums notikušas pavisam 5 strāvas pilnas izmaiņas, t. i. 5 pieaugumi pozitīvi pieņemtā virzienā, un tāpat 5 pieaugumi negatīvā virzienā. Bet iztaisnotāja lampiņa laida cauri tikai, piem. pozitīvos pieaugumus, resp. pozitīvā virziena strāvu, kamēr negatīvajam virzienam tā radija necaurejamu pretestību. Tapēc rezultātā mums zem nulles atzīmētā daļa (šķītrota) atkritīs un dabūtās jaunās strāvas grafisks attēls būs kā zīm. b. aizrādīts. Te ir tikai pozitīvās strāvas pulsā-

cijas. Tās, saprotams, lietot nevarai, jo izsauktie trokšņi nomāks katru citu skaņu. Lai šo strāvu varētu lietot, tā ir jānogludina, jāizlīdzina, un to panāk ar filtra kontūru, sastāvošu no lielas droseles un kondensātoriem. Taču pilnīga strāvas nogludināšana te gandrīz nav iespējama, kā tas zīm. c aizrādīts un arvienu būs diezgan krietni jūtamas pulsācijas, kas telefonus izsauks stipru, dobji rūcošu troksni.

Šo taisngriešanas veidu nosauc par vienpusīgu, jo te iztaisno tikai vienu strāvas maiņas pusī (pus periodu). Otra mums iet zudumā, un tāpēc te lietderīgi izmantota enerģija nekad nevar būt lielāka par 50%. Šī veida taisngriešanu parasti lieto nelielās iekārtās, visvairāk akumulātoru pildīšanai, jo tiem ir vienalga, vai nepieciešamo enerģiju pievada vienmērīgi vai ar atsevišķiem grūdieniem. Uztverošās iekārtās to lieto visai reti, vienīgi, ja vēlas iztikt ar jau esošām daļām, piem. vecu radiolampiņu, un ja uztvērējā nodarbina lielākais 2 lampiņas. Te ar zināmu piespiešanos var dabūt pietiekoši tīru strāvu, lai s k a l r u n ī ta netraucētu klusākas skaņas. Mēs te aizrādam uz skalruni, jo

Blaupunkt

Hydra

Goerler

Kathrein

iecienītās **skaļrunu sistemas** ar šasiju. Nepārspējams, no tūkstošiem atzīts panākums.

pasaulslavenie **kondensatori** radio, telefonijas, traucējumu novēršanai un dažādām citām vajadzībām.

augstvērtīgi **transformatori** un **droseles** tīkla strāvas aparatiem un skaņu pastiprinātājiem.

pazīstāmie **zibēnaizsargu slēdzēji**. (3 g. garantīja).


„N. S. F.“-, **Dralovid**“- fabrikati, „**Formolit**“- skalas un viss cits radioaparatu būvei.

Radio Kantoris

Vierhuff un Arnack,
Rīgā, Kungu ielā 1.

galvas telefonos rūkoņa ar vienu būs dzirdama, sakarā ar vienpusīgi iztaisnotās strāvas pulsāciju pilnīgu apspiešanas neiespējamību.

Bet mēs varam uzlabot strāvas izmantošanu, lietojot tā saukto divpusīgo taisngriešanu. Ja mēs nemanam 2 komplektus no agrāki minētā taisngriezēja, un tos savienojam tādi, ka abi anodi ir pievienoti transformātoru ārējiem galiem, bet iekšējos galus savienojam kopā un te nemanam pievadu resp. atzarojumu, tad mums rodas sekošais. Strāva piem. plūst vienā virzienā. Tad vienas lampiņas anods dabūs pozitīvu spriegumu, otrs būs ar negatīvu. Caur pirmo lampiņu būs strāvas plūsma no katoda uz anodu un no šejienes pa kopējo atzarojumu uz noņemēju. Nākošā brīdī, kolīdz strāva maina savu virzienu, otrs lampiņas anods dabū pozitīvu spriegumu, bet pirmai rodas negatīvs spriegums. Tagad otrā pulsācija ies no

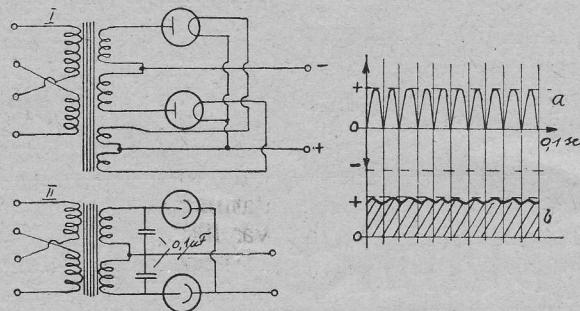

Strāvas taisngriezēja principa šēma pie divpusīgas strāvas taisngriešanas.

- I. Taisngriešana ar kvēlkatoda vakuumu lampiņām.
- II. Taisngriešana ar cēlgāzes mirdzlampiņām.
a. — Pozitīvie strāvas impulsi pēc taisngriešanas; b. — ar filtra ķēdi nogludinātie strāvas impulsi.


otrās lampiņas katoda uz anodu, atkal pato pašu kopējo pievadu. Tā tad pa kopējo pievadu strāva plūdis visu laiku vienā virzienā, kādas vien mainas arī nebūtu, un pie katodiem pievienotā vadā arī būs tāda pat vienvirziena strāva. Tā kā ir pieņemts to polu, no kurā strāva it kā izplūst, uzskatīt par pozitīvo, un otru par negatīvo (lai gan pēc elektronu teorijas tas ir otrādi), tad saka, ka tas vads, kurš savienots ar katodiem, ir ar pozitīvu strāvu, un savienotais caur transformātoriem ar anodiem kopējais vads ar negatīvu strāvu.

Te jau strāvas izmantošana ideālā gadījumā varētu būt visi 100%, jo tiek iztaisnotas abas pusēs.

Šī veida taisngrieža principa šēmu te pievienojam. Jāpiezīmē, ka tāpat kā pirmsā gadījumā, arī šeit pilnīgi iespējama lampiņu kvēlināšana ar maiņstrāvu, liejot savus tinumus transformātorā. Te tāpat katram katodam ir sava tinums, un viņu iekšējie gali savienoti kopējā punktā, pie kurā tad pievienots pozitīvais vads. Te tāpat lietojamas mirdzlampas, kā agrāki, tikai atkrīt kvēles tinumi transformātorā.

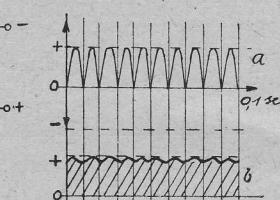I. zīm. ir lietotas vakuumu lampiņas ar kvēlkatodu, II. zīm. ir cēlgāzes mirdzlampiņas ar aukstu katodu. Pa labi a rāda divpusīgi iztaisnotās strāvas pulsācijas, un zīm. b ir parādītas izfiltrētās strāvas vājas pulsācijas, kurās praktiski ir gandrīz nejūtamas.

Tas nu gan tikai ir principiels taisngriešanas veids, jo 2 atsevišķas lampiņas strāvas iztaisnošanai parasti nelieto, varbūt vienīgi gadījumā, ka vēlas tieši izlietot



2 vecas radiolampiņas šim darbam. Parasti abas lampiņas ir apvienotas vienā balonā, ar vienu kvēldiegū, bet 2 anodiem. Viņas no ārienes gandrīz neatšķiras no parastām radiolampiņām, vienīgi varbūt druskus lielākas. Tāpat iekšējā uzbūvē tās ir vienādas ar radiolampiņu, jo kvēldiegs un anods ir ar tādu pat uzbūvi, kā pirmsā, un vakuumi balonā arī tikpat augsti. Tas būtu attiecībā uz vakuumu taisngriezēja lampiņām.

Attiecībā uz cēlgāzes mirdzlampu ir jāsaka sekošais. Tā ir stikla balons, pilnīta ar kādu cēlu gāzi (neonu, argonu, heliju), kurā ir iekausēti elektrodi (anods un katods, ja tā tos varētu nosaukt). Strāvas plūšana no viena elektroda uz

otru (resp. no katoda uz anodu) notiek ar gaismas parādību (sarkana, zalganzilgana u. c., atkarībā no iepildītās gāzes). Bet strāva var iet tikai vienā virzienā, tā kā pie mainstrāvas viena puse (piem. perioda negatīvā daļa) tiek aizturēta, nobremzēta, tā kā pāri paliek tikai pozitīvie pusvilni. Divpusīgai iztaisnošanai visvairāk tiek lietots kā katods liels, sēnveidīgs, metala elektrods, kurš apklāj 2 nelielus, stabīnveidīgus anodus (piem. Raytheon). Anodi no sāniem bez tam vēl apklāti ar sev. izolācijas masu (steatitu), lai novērstu jebkuru strāvas pāreju citā vietā, izņemot ar katodu apklāto. Pie vakuuma lampiņām, pateicoties magnēzijas kārtīnai balona iekšpusē, kvēldiega kvēle nav redzama, bet pie mirdzlampām, ja skatās no apakšas, var redzēt mirdzēšanu. Vakuuma taisngriezēja lampiņas visumā ir spējīgākas, nekā mirdzlampas, jo spēj iztaisnot lielākas strāvas. Piem. mirdzlampas parasti vairāk par 300 m A nespēj laist cauri, bet praktikā tas vairāk par 100 m A nenoslogo, kamēr vakuuma lampiņas praktikā noslogo diezgan ievērojami, bieži līdz 300 un vairāk m A.

Tā tad ikkatrā mainīgas tīklstrāvas aparatā divpusīgai iztaisnošanai ir vajadzīgs transformātors, kuŗa sekundārā daļā ir 2 tinumi anodiem, parasti ar 220 v. spriegumu (raksta 2×220 v.), tad 2 tinumi kvēldiegam (resp. 1 tinums ar vidus atzarojumu, tā saukto nulles punktu, un to raksta piem. 2×2 volti un 5 A, t. i. kopā 4 v. un 5 A). Tie būtu obligatoriskie tinumi vakuuma taisngriezēja lampai. Bez šiem obligatoriskiem tinumiem vēl var būt citi. Piemēram, ja vēlamies lietot mainstrāvas lampiņas, tad sekundārā daļā vēl jābūt tinumiem šo lampiņu kvēldiegu karšēšanai, ar lampiņām piemērotu spriegumu (1, 4, 5, vai 7,5 v.). Tālāk, ja vēlamies izlietot šo pašu ierīci akumulātoru uzpildišanai kvēles vajadzībām, tad te jāņem savi tinumi un iekārta ieslēdzama tā, lai klausīšanos izbeidzot strāvas taisngriezēja ierīce pieslēgtos līdz ar akumulatoriem šai tinumu sekcijai. Te jāpiezīmē, ka šo ierīci gan maz lieto, jo parasti tā ir pārāk neekonomiska, tāpēc, ka samērā dārgā taisngriezēja lampiņa tiek visai noslogota.

Visas šīs pašas pārdomas ir vietā arī pie cēlgāzes taisngriežiem, tikai ar to

starpību, ka te atkrīt iztaisnotāja lampiņas kvēles tinumi.

Tas viss ir stingri jāievēro pie iztaisnotāja daļas izvēles. Vispirms jāzin, kādu maksimālo strāvu un pie kāda sprieguma tā jādabū. (Tas stāv atkarībā no uztvērējā lietotām lampiņām.) Tad pēc šiem daudziem izvēlas piemērotu taisngriezēja lampiņu. Ja ir 1—2 lampiņu uztvērējs, tad ekonomiskāka iznāk vienpusīga strāvas iztaisnošana, kā vienkāršāka. Bet ja lampiņu skaits ir vairāk par 2, piem. 3, 4 u. t. t., tad obligatoriski ir jāņem 2-pusīga iztaisnošana, jo pretējā gadījumā pārāk spēcīgas strāvas dēļ ir neiespējama mainstrāvas rūkoņas izfiltrēšana. Taisngriezēja lampiņu datus visos gadījumos var uzzināt no katalogiem, kuri ir dabūjami katrā radiopiederumu tirgotavā. Kad lampiņas tips izmeklēts, tad pie tās pielāgo transformātoru, pie kam jāraugas, lai transformātora dati tieši atbilstu lampiņas datiem.

Parasti katrā radioveikalā, kur tirgojas ar tikla pieslēguma aparātu piederumiem, ir pavadzīmes pie transformātorem, kurās no izgatavotajas firmas uzdoti visi uz šo transformātoru attiecīšies dati. Gadījumā, ja kādu apstākļu dēļ veikalā tieši vajadzīgais transformātors nav dabūjams, to gandrīz par to pašu naudu var likt pagatavot darbnīcā. (Rīgā, šķiet, vienīgā šāda veida ir M. Liepiņa radio darbinīca, Brīvības ielā 126), aizrādot nepieciešamos datus. Tiktāl nu būtu par strāvas taisngriešanas daļu.

Filtrā kēde.

Kā jau agrāk aizrādījām, otrā svarīgā daļa ikviens tikla pieslēguma aparātā ir strāvas sijātājs vai filtrs (labāk būtu to saukt par strāvas gludinātāju). Filtra kēdes uzdevums ir, iztaisnēt strāvu atsijat no viņai vēl piemītošām strāvas pulsācijām, t. i. 100-reiz sekundē savu stiprumu izmaiņošu līdzstrāvu nogrudināt uz tīru līdzstrāvu, bez kādām stipruma mainīm.

Filtrā kēde sastāv no lielām spolēm (ar daudz tinumiem resp. lielu pašindukciju) un tāpat lielas ietilpības kondensātorem. Filtra kēdes gludināšanas darbība pamatojas uz dažādu elektr. strāvas izturēšanos pret spolēm un kapacitātēm. Piem. līdzstrāvai kondensātors ir nepārvarama pretestība, bet mainstrāvai tas nav šķērslis,


bet gan vadītājs, un jo labāks, jo viņa kapacitāte (mēro farādēs resp. mikrofarādēs = m F) ir lielāka un strāvas maiņu skaits lielāks. Otrādi ir ar spolēm. Līdzstrāvai spole nav nekāds šķērslis, un pretošanās strāvai raksturojas vienīgi ar spoles materiāla īpatnībām, resp. tīro omisko pretestību. Bet maiņstrāvai blakus tīri omiskai pretestībai spolē rodas vēl pretestība no pašindukcijas un pie tam jo lielāka, jo spolei lielāks tinumu daudzums (vai, kā to saka, lielāka pašindukcija), un jo lielāks strāvas maiņu skaits sekundē. Zināmos gadījumos, ja spolei ir pietiekoši lielas un arī strāvas maiņu skaits ir pietiekošs, šāda pašindukcijas pretstrāva ir tikpat liela, kā izsausošā, un rezultātā strāvas plūdums pa spoli ir nulle resp. pretestība bezgalīgi liela. Tas nozīmē, ka strāva tiek it kā aizturēta, nožņauta, un tāpēc vācieši šādas spoles nosauca par «Drossel-spulen» (no vārda «erdrosseln» — t. i. no-

Otrādi, nemot spoli, tās pretestības liebums maiņstrāvai tiek atrasts pēc formulas $R = 2\pi f L$, kur L ir spoles pašindukcijas konficients, mērots henrijos. Tad pie nelielas droseles, ar 20 Hy lielu pašindukciju un agrāki minētā biežuma dabūsim,

$$R = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 20 = 6280 \text{ omi.}$$

Tā tad visai ievērojama pretestība. Kurpretim tieši omiskā pretestība ir daudz mazāka, un atkarībā no pielietotās stiepules resnuma, svārstas no 5—1000 omiem.

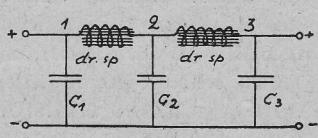Ja nu no taisngrieža pluspolā nākošā netīrā (pulsejošā resp. viljojošā) līdzstrāva iet caur šādu droselā spoli (dr. sp.), tad izmaiņas (pulsācijas) rada sev nepārvāramu pretestību pašindukcijas (pretēji virzītas) strāvas veidā, t. i. maiņstrāvas daļa tiek aizturēta, un spolei cauri var iet vienīgi tirā līdzstrāvas daļa. Bet aiztu-




Filtra ķēdes pieslēgšanas princips.

- dr. sp. — drosele spoles ar dzelzs sēri; C_1 , C_2 , C_3 — lielas ietilpības kondensātori.
 1. — pozitīvie strāvas impulsi pie ieejas droselē;
 2. — nogludinātie impulsi aiz pirmās droseles;
 3. — praktiski vienmērīga līdzstāva aiz otrās droseles.

žņaugt). Latviskoti tās parasti nosauc par drosele spolēm, kāds nosaukums, lai gan ne tieši latvisks, ir visumā iesaknējies. Spoles pašindukcijas lielumu var loti ievērojami palielināt, ievietojot viņā dzelzs sēri. Tā tad, jo lielākas ir droseles dimenzijas, jo lielāka, visumā, ir viņas pašindukcija (mēro henrijos, saisināti Hy).

Piezīme: To var skaidri izprast no sekošiem piemēriem. Kondensātoru pretestību el. strāvai var uzzināt ar sek. formulu: $R = 1 : (2\pi f C)$, kur R ir pretestība omos, f — biežums resp. strāvas maiņu skaits sekundē, un C — kapacitāte farādēs. Tad piem. pie $6 \text{ mF} = 0,000,006 \text{ F}$ liela kondensātora un pie parastā biežuma, kāds ir tīklstrāvai, t. i. 50 periodi sekundē, dabūsim,
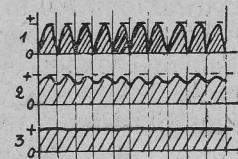
$$R = 1 : (2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,000006) = 530 \text{ omi.}$$




rēto maiņstrāvu novada caur iepriekš droselei ieslēgto lielas kapacitātes kondensātoru (C_1) uz minus polu, jo te strāvai ir daudz mazāka pretestība. Turpretim tīro līdzstrāvu kondensātors pilnīgi nelaiž cauri. Pirmais līdzstrāvas impuls kondensātoru uzpilda līdz noteiktam (no transformātora atkarīga) spriegumam, un tāpēc piepalidz paturēt vai pat paaugstināt starp + un - pastāvošo līdzspriegumu. (Tas skaidri izprotams no sek. pārdomām. Parasti strāvas ražotāja mašīna (vai transformātors) nedod tieši piem. 220 v., bet gan tuvinēju lielumu, parasti drusku lielāku (piem. 225 v.). Bet šis mazliet lielākais spriegums ir vienīgi amplitūdes maksimumā, loti īsu brīdi. Taču tas pietiek, lai kondensātors tikuši uzpildīts ar šo maksimālo spriegumu. Kad nu mašīnas (transformātora) sprieguma

amplitūde vienā pusperiodā krīt, tad kondensātors maksimālo spriegumu palīdz uzturēt no sava krājuma, un tādā kārtā atsevišķu pulsāciju starpas tiek aizpildītas, resp. visas strāvas svārstības noglūdinātas.) Tā tad kondensātors izpilda gandrīz 2 uzdevumus.

Tomēr ir liela varbūtība, ka zināmā dala no mainīgas līdzstrāvas daļas (pulsācijas) būs izķluvušas cauri droselei (piem. caur droselas paškapacitāti.)

Lai nu tās novadītu iespējami vieglākā ceļā uz minusu, arvienu tiek ieslēgts otrs kondensātors (C_2), ar tikpat lielu vai lielāku kapacitāti, kā pirmsais. Taču gadījumā, kad rūkoņa tomēr ir pārāk jūtama, kas norāda uz samērā spēcīgu strāvas pulsāciju palikumu, jāņem otra drosele, ieslēdzot to aiz pirmās, un aiz tās novietojot kondensātoru C_3 . Šādam dubultam filtram jau nu nekādas pulsācijas cauri netiek (ja vien tas ir pareizi dimensionēts un uzbūvēts), un to lieto augstvērtīgos (dārgos) aparātos. Bet parasti pilnīgi iztiekt ar vienu droseli un 2 kondensātoriem.

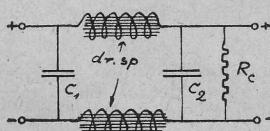Te bija parādīts gadījums, kad abas droseles ir ieslēgtas plus vadā. Vienu droseli parasti slēdz plus vadā, bet divas var ieslēgt, kā agrāki minēts, un bez tam var pa vienai slēgt + un — vadā (gan ļoti reti).



Droseļa spoļu ieslēgšana abos pievados.
dr. sp. — droseļa spoles
 C_1 , C_2 — filtra kondensātori
Rc — kondensātora sprieguma izlidzināšanas pretestība (0,5—1 megomi)

Praksē abi savienojumu veidi izrādījušies vienādi labi. Lai gan jāpiemetina, ka labi dimensionēta drosele (liela) vienkāršā savienojumā dod tos pašus rezultātus filtrēšanas labuma ziņā, kā 2 mazākas, savienotas viena aiz otras, vai katru savā vadā; pie tam tas iznāk krietni lētāki (jo 1 liela drosele ir ievērojami lētāka, nekā 2 mazas resp. dubultdrosele).

Bet pēc kā vēro droseles lielumu?

Vispirms, pēc tā noslogojuma resp. caurplūstošās tirās līdzstrāvas stipruma,

kāds uztvērējā vai citā noņēmējā (piem. sprieguma dalītāja) tiek lietots. Agrāki minētais droseles pašindukcijas koeficients nav pastāvīga vērtība, nav konstants, bet gan mainas ar caurplūstošās strāvas stiprumu, pie tam pašindukcija mazinas ar strāvas stipruma pieaugumu, sakarā ar dzelzs sērdes pārmagnetīšanu. Tā tad, uzdoto henriju skaits, ar ko raksturo droseļa spoli, ir tikai tad pilnā vērtībā, ja blakus tam tūlīt ir aizrādīts tas strāvas stiprums, pie kāda šī pašindukcija ir mērota.

Gandrīz visiem fabrikātiem ir dabūjamas diagrammas, kurās rāda pašindukcijas atkarību no strāvas stipruma, pēc kuriem un vadoties no firmu uzdotiem droseļu datiem, ir diezgan viegli sev izmeklēt vajadzīgo lielumu. (Diagrammas tāpat pieprasamas no tirgotāja, un tās parasti nekad netiek liegtas. Jāpiezīmē, ka viena fabrikāta diagrammas var arī neatbilst otras fabrikas spolēm.)

Pavadīmēs uzdotā droseļu spolu pretestība līdzstrāvai (t. i. tieši omiskā pretestība) ir no svara, jo šīs pretestības reizinājums ar caurplūstošās strāvas stiprumu dod mums sprieguma kritumu spolē. (Piem. Görler firmas droseļu spolei D2 ir 1200 omi pretestība; ar lielāko strāvas stiprumu 50 mA sprieguma kritums spolē būs E=J. $R=0,050 \times 1200 = 60$ volti. Par tādu vērtību spriegums nonēmējā būs mazāks. Piem. ja ir 220 v., tad nonēmējs saņems tikai 160 v.). Parasti cita vērtība uzdotam omu skaitam nav. Līdzstrāvas pretestību pie noteiktas pašindukcijas var vienīgi pazemināt ar to, ka palieina spoles dimenzijas, nemot resnāku stiepuli tinumiem. Bet tas sadārdzina spoli. Tapēc, izejot no ekonomiskā viedokļa, ir pareizāki izvēlēties droseli ar vajadzīgo pašindukciju (resp. Henriju skaitu), lai arī ar lielu līdzstrāvas pretestību, un sprieguma kritenu izlīdzināt ar to, ka nem transformatoru ar augstāku spriegumu. Šīni ziņā atkal maiņstrāvai ir lielas priekšrocības, jo pie līdzstrāvas esam spiesti apmierināties ar tīkla spriegumu. Te sprieguma kritumam droselē ir liela nozīme, jo tas taču pazemina anoda spriegumu, un tapēc te jāņem spoles ar iespējami mazu omisku pretestību. Taču, pie techniskās līdzstrāvas filtrēša-

nas nevajaga pārāk augstus pašindukcijas koeficientus, un te it labi iztieki ar 1—5 Hy spolēm, kuŗu līdzstrāvas pretestība ir lielākais daži desmiti omu.


Attiecībā uz kondensātoriem sakams, ka tos labāki ņemt iespējami lielus, nekādā ziņā mazākus par 4 mikrofaradēm. (Parasti lieto 6—8 uF). Jāņem jo lielākus, jo stiprāka ir noņemamā no aparāta strāva. Kondensātoriem jābūt pārbaudītiem pret caursišanu uz vismaz trīskārtēju no taisngriezēja dabūtā sprieguma. Piel. ja no taisngriezēja dabūjam piem. 250 voltus, tad kondensātoriem jābūt pārbaudītiem uz vismaz 750 voltiem. (Vācijā VDE normas prasa pārbaudi uz izturību pret caursišanu uz 1500 voltiem).

Vēl pie filtra kēdes nepieciešams piererums (ne visos gadījumos) ir starp + un — vadiem resp. paraleli pēdējam kondensātoram ieslēgta augstomīga pretestība. Viņa tieši gan nekādā darbībā ne-

prin. pakāpēs apm. 100—120 v., audiona 30—40 v., aizsargtīkliņa spriegums parasti nav lielāks par 75—100 v. u. t. t. Ta tad tikai beigu pakāpei var lietot pilnu spriegumu.

Lai sasniegtu vajadzīgo lielumu katrai lampiņai, aiz filtra kēdes ieslēdz sprieguma sadalītāju. Tas ir apm. 10.000—20.000 omu liela pretestība, kuŗa ieslēgta starp + un — vadiem.

Sprieguma kritums šādas pretestības galos tad būs līdzīgs iztaisnotās strāvas spriegumam. Katrs atzarojums pretestības vidus daļā dos mazāku spriegumu, un par tik mazāku, par cik atzarojums būs tuvāki minus vadam. (Jo sprieguma kritums ir strāva \propto pretestība. Strāva ir pastāvīga, bet pretestība tuvojoties minus vadam, paliek mazāka). Ta tad atsevišķi nozarojumi ir pēc potenciometra principa. Ka no zīmējuma redzams, tad katrs atzarojums savienojams ar minusa

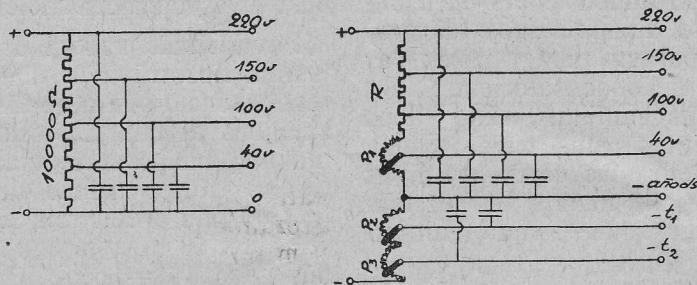

Sprieguma sadalītājs.

Pa kreisi: vienkāršs sprieguma sadalītājs. Pa labi: sprieguma sadalītājs ar maināmu anoda sprieguma regulātoriem-potenciometriem: R — pastāvīga pretestība; P₁ — audiona potenciometrs; P₂, P₃ — negatīva tīkliņa priekšsprieguma potenciometrs. Starp anoda minusu un atzarojumiem ir ieslēgti aizsargkondensātori.

piedalās, bet viņas uzdevums gādāt par kondensātoru C₁, C₂ u. c. atpildīšanos vie aparāta izslēgšanas. Šīs pretestības liebums ir 0,25—1,0 megomi. Ja šo pretestību nelieto, tad pie pieskāršanās resp. ieslēgšanas var dabūt nepatikamus, pat bīstamus elektrības triecienus. Pretestība atkrit, ja lieto ta saukto sprieguma sadalītāju, jo atpildīšanās tad notiek caur to.

Sprieguma sadalītājs.

Ar filtra kēdi nogludinātai līdzstrāvai ir samērā liels spriegums, piem. 150—250 volti, atkarībā no sastāvdalām (transformatora, droselēm, arī kondensātoriem). Bet uzvērēja lampiņas bieži prasa dažādu spriegumu. Piem. ātrmaiņu pasti-

vadu caur 1—2 mikrofarades lielu kondensātoru, kuŗa uzdevums ir novadīt varbūtēji caurķluvušās pulsacijas uz minusu, un tādā kārtā novērst (vai vismaz mazināt) rūkonu. Katrā ziņā jāievēro, ka kondensātori ir jāpievieno minus anodam (ne īstajam minusvadam). Pie iezemošanas, ja tāda tiek prasīta, tikai šis punkts jāsavieno ar zemi. Taču vienkāršā gadījumā, kad tīkliņa spriegumu nenoenem, minus anods sakrīt ar minus pievadu, un tapēc tas tieši var tikt iezemots.

Ka sprieguma dalītāja pretestība pa lieļākai daļai tiek ņemta ogļi vai grafiti, vai arī kāds viļu atvasinājums (piem. silīts). Strāvas noņemšanu izdara ar kontakta riņķiem, kuŗus apņem apkārt



VALVO

radio lampas

ir

izturīgas.

Provinces uztvērējiem

ieteicami sekoshi 1-volta tipi

H 107 Audiona, augstper.
past. lampa

W 107 Pretestības pastipr.
lampa

L 107 Skalruna (gala) pa-
stipr. lampa

U 107 D Divtiklinu lampa



pretestības stienītim, vai arī izveido kādu slīdkontaktu. Taču pie lielākām strāvām ir labāka un drošāka pretestība no stiepules, kura tā nesakarst.

Bet paralelli ieslēgtā pretestība visu laiku noslogo taisngriezi un tāpat filtra kēdi, kuras izsijāšanas darbība ievērojamī paslīktinājas ar strāvas pieaugumu. Pret to dažreiz izlīdzās, lietojot vienas pastāvīgas pretestības vietā vairākas, un proti tikdaudz, cik spriegumus vēlās dabūt. Šo atsevišķo pretestību lielums atkarājās no vēlamā anoda sprieguma un caurplūstošās anoda strāvas stipruma. Piem. mums lielākais spriegums ir 200 v., kāds iet uz pēdējās pastipr. lampiņas anodu, bet priekšpēdējai un ātrmaiņu pastiprin. pakāpei lietosim 100 voltus, pie tam abas šīs lampiņas kopā patērēs 10 mA (skaitli nemti ērtības labad). Pēc omarlikuma $R=E:J=(200-100):0,010=10.000$ omi (resp. vēlamais sprieguma kritums dalīts caur lampiņas anoda strāvu). Tādā pat ceļā dabūjam priekš audiona, (piem. 40 v. anoda spr. un 2 mA. strāvu), pretestības 80.000 omus u. t. t. Ta ka te tiek ieslēgtas vairākas lielas pretestības, tad caurplūstošā strāva ir visai maza un

tapēc ir mazi noslogojumi resp. labāka darbība. Šīs ieslēdzamās pretestības katrai pakāpei var būt pastāvīgas, vai arī grozamas. Priekš lielākām strāvām jāņem no stiepules tītu pretestību. Arī te katrs nozarojums tiek ar kondensātoru savienots ar minus anodu. Tīklija spriegumu parasti dabū, ja starp mīnus anodu un minus pievadu (no taisngrieža) ieslēdz vienu, vai vairākas, pretestības — potenciometrus. Te rodošos sprieguma kritums attiecībā pret mīnus anodu ir negatīvs, un to tapēc pieslēdz tīkliņam. Obligātoriski te jālieto kondensātori savienošanai ar mīnus anodu (pret rūkoņu un pret reģenerāciju caur potenciometriem). Bieži augstomīgu potenciometri lieto arī audionam, jo te spriegums ērti pieriegulējams.

Šīs ir tās galvenās daļas, kuŗas mēs sastapsim ikviēnā mainīgas tīklstrāvas pieslēguma aparātā, tikpat pirkta resp. fabrikas gatavotā, ka arī tai gadījumā, jo to paši mēģināsim uzbūvēt. Atšķirīgas būs daļas, piederi, izskats, bet ne principi. Tas ir visiem vienāds.

Ka jau sākumā teicām, tagad apskatīsim dažus gadījumus, ka šādus apg. tīkla

pieslēguma aparātus konstruēt, resp. aprekināt un uzbūvēt. Atkal te pieturēsimies pie principa, rādīt tikai celu, ka šādu darbu dara, bet ne sacīt, ka pērto un to, un dari tā un tā. Tas noved uz aklu kopēšanu, un laudīm, kuri nav piesavinājušies šāda aparāta darbības principus (vismaz izlasot šo rakstu), rodās tikai dusmošanās un izdevumi, dažbrīd diezgan prāvi. Labu tīklstrāvas aparātu arī no gatavi pirkītām daļām sastādīt ir jau diezgan liela māksla. Lielāka māksla jau ir pašam visu vajadzīgo aprēķināt, piemērojoties savauztvērēja prasībām, (neņemot standarta mēru) un tad izvēlēties vajadzīgās daļas. Augstākais sasniegums, kāds pie radioamatiera šīnī ziņā var būt, ir pašam visu aprēķināt, pašam pagatavot pieņemtā transformatorus, droseles u. c. un to visu lietderīgi sastādīt kopā. Tad ir viņam, ir valstij būs lielākais labums, jo, vispirms, tas iznāks vislētāk, un otrkārt drusciņš valutas paliks pašu zemē.

Bet tas ir pārāk tālu. Parasti amatie-

ri, kam ir tādas zināšanas, nepalieki par amatieriem, bet pāriet profesionalo radiospecialistu lēgerī, nodarbojoties pie vienas vai otras firmas un aizstāvot tās intereses. Tāpēc te par vienu, otru pašbūvi runāsim tikai garāmējot, ka lielākai daļai lasītāju grūti veicamu uzdevumu, bet apskatīsim tīklstrāvas aparāta sastādīšanu no vietējā tirgū daļujamām gatavām daļām. Daļas un pierumī tagad visām fabrikām ir vienād, labas, ta ka vienu izceļt, otru nopelt no zīmētu rīkoties partejiski.

Ieteicam tiem god. lasītājiem, kuri domā sev nākotnē gatavot kādu tīklstrāvas aparātu, izlasīt šo rakstu, jo turpmāko aprakstos darbības principus neaizskārsim. Nākošā numurā apskatīsim vienkāršāku tīklstrāvas aparāta uzbūves pamēmienus līdz ar vidējo izcenojumu, domātu 1—2 lamp. uztvērējam (resp. vietējās stacijas uztvērējs) un bez tam iztirzāsim līdzstrāvas apg. tīkla aparāta principus, jo tie dažā ziņā atšķirās no apskatītiem.

Elektrons.

Stienveidīgā radiolampiņa „Arcotron”.


7. Vācijas lielajā radioizstādē, kurās atklāšana notika 22. augustā, bija redzamas pilnīgi jauna veida radiolampiņas, stienveidīga izskata, plakanā veidojumā, ar visai niecīgām dimenziām, pilnīgi atšķirīga no parastiem radiolampiņu veidojumiem. Kā no pievienotā uzņēmuma redzam, tad tas ir plakans stikla balons, gandrīz 4-stūru griezumā, 20 mm plats un 6 mm biezš. Garums ir tāds pat kā pārrastām lampiņām, proti apm. 9 cm. Šo lampiņu parasti nosauc arī par Telefunken-stienīti, jo šīs sabiedrības laboratorijā tā ir izveidota. Šī forma iespējama bija tamdēļ, ka šai lampiņai iekšā trūkst tīklinā; tīklinā atrodas ārpuse un izveidots kā metala pārklajs (metalizējums) ap stikla balonu. Lai arī šāds izveidojums bija jau diezgan sen zināms, bet praktikā nekādi labi rezultāti netika sasniegti. Jaunās lampiņas balona iekšpusē atrodas kvēldiegs un anods, nelielas skārda plātnītes veidā. Tā tad iek-

šējā uzbūve ir gandrīz vienkāršāka par mirdzlamпу. Tāpat arī ir ar cenu, kura būšot nedzīrdēti zema; proti, ta it kā nepārsniegšot elektr. kvēlpuldzes cenu, t. i. Ls 1,80—2,00 mūsu naudā rēķinot. (Daži speciālie laikraksti, turpretim, cenu nosaka uz 2,75 markām.)

Jaunā lampiņa domāta vienīgi tīkla piešlēguma aparātiem. Anoda spriegums un kvēlstrāva tiek pievadīti 3 tievām kājiņām, kamēr uztvertais maiņspriegums tiek pievadīts stikla balona metala pārklājam. Tuvākas ziņas par šo lampiņu no Telefunken sabiedrības vēl nav publīcētas. Tas notikšot izstādes atklāšanas dienā.

Jauno lampiņu uzdevums nebūšot izskaust jau pastāvošos tipus, bet gan tās radās kā sekas no intensīviem pētījumiem, kā samazināt mazāku tīkla piešlēguma uztvērēju izmaksu, jo pie patreizējā stāvokļa kaut cik ievērojamu cenu pazeminājumu bez kvalitātes iespaidoša-

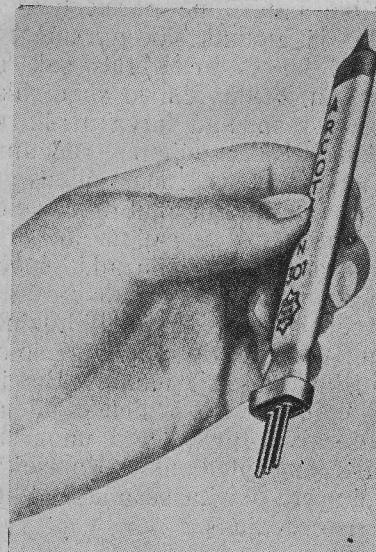nas nevar izdarīt. Tagadējie Telefunkenstieniši ir netikvien visai lēti, bet viņiem ir kā esot labā īpašība, izskaust tīkla rūkoņu, kuŗa tagad bieži vien bojā nervus.



Stienveidīgās radiolampīnas «Arcotron» izskats.
Tās samērs, salīdzinot ar cilvēka roku.

Ir konstruēti sevišķi mazi tīkla uztvērēji ar jaunajām stienišu lampām. Pagaidam izgatavo tipus: Arcotron 301 un 201. Tā kā seriju gatavošana esot pilnā spēkā, tad cer, ka jaunas lampīnas pārdošanā nākšot jau augusta beigās.

Papildus vēl var piemetināt sekošo. Plānais balona izveidojums bija nepieciešams, lai ārējo metalizējumu resp. tīkliņu iespējami tuvu pievīrzītu pārējiem elektrodiem, kas nepieciešams labākai pastiprināšanas darbībai. Tā kā te ir dažas liejas atšķirības konstruktīvā un elektriskā ziņā, tad šīs lampīnas nevar tikt lietotas bez lielākas pārbūves patreizējo, esošo, tīkla uztvērēju tipos.

Interesantākais pie šīm lampīnām ir tas, ka tās galīgi nereagē uz lēnām svārstībām, bet gan tikai uz ātrām. Ja, piem., pie tīklstrāvas svārstībām, t. i. 50 periodiem, pastiprināšanas skaitli apzīmētu ar 1, tad pie 1000 svārstībām resp. periodiem šīs pastiprinājums varētu tikt raksturots ar skaitli 100. (Skaitļi te ir kā mērogs, bet ne kā absolūts lielums.) Ar to izskaidrojama arī agrāk minētā nejūtība pret tīkla rūkoņu, kas atlauj visu ieķartu pavism citādi dimenzionēt, un proti, ievērojami lētāki, jo atkrit lielās droseles, kondensātori u. c. daļas, nepieciešamas sijātāja resp. filtra kēdē.

Netikvien Telefunken sabiedrība tagad izlaiž šī veida lampīnas un tām piemērotus aparātus. Arī pazīstamā radiolampīnu fabrika Hamburgā (firmas nosaukums «Valvo») tagad izgatavo šādas pat lampīnas MA 125 un MW 125, un cik var spriest no ārzemju laikrakstiem, stienveidīgās radiolampīnas ar ārējo metalizējumu — tīkliņu izgatavo jau vairākas citas fabrikas.

Abonentu ievērībai!

Žurn. „RADIO“ abonements visērtāk nomaksājams tuvākā pasta kantorī, iemaksājot pasta tekošā rēkinā № 996 maksu par nākošo termiņu. Iemaksu laipni lūdz izdarīt bez ilgakas nosebošanās, lai žurnala kārtīga piesūtīšana netiktu pārtraukta.

Par abonementa izbeigšanas tiek savlalcīgi ziņots.

I z d e v n i e c ī b a

Ārpusborta motori un laivu veids.

Ik vasaru visai daudzi jūsmo par ātro skrējienu pa ūdens virsmu, ko izdara neliela, viegli būvēta laivīņa ar tikpat nelielu, laivas pakalgalā, ārpuse, novietotu balti vizuļojošu motoru. Klusos ūdeņos šādas laivas sasniedz 60 un vairāk kilometrus lielu ātrumu stundā. Braucienu pavada augsta skaņa, kura norāda uz visai lielu apgriezienu skaitu minūtē.

Autoram vienu, otru reizi nācies vest sarunas ar dažiem jūsmotājiem.

«Lūk, ja man būtu iespējams, arī es savai laivīnai pieliktu tādu pat motoru un joņotu pa ūdeni,» ta parasti nodomā tāds entuziasts.

Pienemsim, ka tāda iespējamība tiešām radusies, piem. ir «vinnēts sarkanā krusta izlozē», un motors iegādāts. Entuziasts pieliek to savai laivīnai, palaiž ko māk, un domā, tūlīt, tūlīt sāksies ātrais skrējiens.

Bet nekā!

Laivīņa iet gan, bet ne tuvu ar tādu ātrumu, kāds bija, varbūt, gaidīts. Bez tam parasti motors sāk arī pārāk sakarst (jo laiž taču uz «pilno gāzi»), sāk nikoties un tad sveces apdeguma, piesviediena vai citas klizmas dēļ apstājās strādāt.

Kas nu te vainīgs?

Saprotams, ka fabrika vai tās priekštāvis, kuru iesmērējis «drānki». Tāds parasti ir šī jūsmotāja domu gājiens.

Patiesībā, ja tā domā, tad kļūdas vismaz par 99%. Parasti motori ir labi, jo «sliklus» motorus fabrikas neizlaiž. Vainīgs ir pats pircējs, kuru nav apsvēris vietas varbūtības.

Te motoru īpašības, viņu spēku resp. jaudu, pagaidām neaizskārsim, jo mūsu uzdevumā ir cits jautājums, proti, laivas veids. Izrādās, ka vēl pārāk maz ievēro tiesī laivas veidu, pie kura grib pielikt motoru, bet gan interesējās par motora zirgu spēkiem, apgriezienu skaitu u. t. t. Bet laivas veids taču ir noteicošais motora īpašībām.

Visumā varam izšķirt 3 galvenākos laivu veidus: 1) laivas ar plakanu dibenu, 2) laivas ar pusapalu izliektu dibenu un 3) slīdlaivas ar sliegsni resp. kāpi (sk. zīm.).

Zīm. 1. rāda pirmo laivu veidu no priekšas (ar iegrīmi) un sāniem. Kamēr viņas ātrums nav liels, nepārsniedz piem. 5—6 km. stundā, laiva ūdenī gul normāli un kustībai patēri ne pārāk lielu enerģiju. Bet ja ātrums sāk pārsniegt kādu normu, tad laivas priekšgals sāk celties uz augšu, un jo stāvāki, jo spēcīgāki motors strādā resp. kad laiva ātrāki virzās uz priekšu. Ka zīmējumā redzam, tad zem laivas apakšas rodās ūdens valnis (siena), uz kuņu laiva «uzbrauc», pie kam tas laivu paceļ uz augšu un lai šo valni pārvarētu, motoram jāstrādā spēcīgāki. Šī valņa pretspiediens (ja ta varētu teikt) ir ļoti ievērojams un skaitiski līdzīnās dažiem simtiem kilogrammu, kuri spiež tieši pretim kustības virzienam. Bet jo motors spēcīgāki strādā, jo lielāks ūdens valnis rodās laivas priekšgalā un ta tad ir arī lielāks pretspiediens. Ka sekas notam ir motora pārkarsēšanās, gultņu izkušana u. c. vainas.


Zīm. 2 rāda parasto laivu ar pusapalu dibenu un izvirzītu kili. Pie kustības šāda laiva «griež» ūdeni ar savu aso priekšgalu un pārdalīto ūdens straumi novirza gaļ abām laivas pusēm. Šī veida laivas visvairāk ir lietošanā un tūkstošiem pilda mūsu ūdeņus.

Bet šī ūdens «griešana» ir vietā tikai atkal līdz zinamam ātrumam. Ja ar aiņiem šī laiva virzās ātri uz priekšu, tirā veidā griežot ūdeni ar aso priekšgalu un to novirzot uz sāniem, tad ar motoru dzīta šāda veida laiva pie noteiktas, zināmas ātruma robežas savu priekšgalu arvienu vairāk sāk izcelt no ūdens ārā, resp. rodas tāds pat gadījums, kāds bija pie laivas ar plakanu dibenu, t. i. ūdens valnis, kas kavē kustību. Tapat ka pirmā gadījumā, pakalogs līdz ar to iegrīmst dzīli ūdenī, kas atkal rada savu pretestību un kas šiem abiem gadījumiem ir sliktākais, ka motors darbojās ieslīpi uz augšu. Ar to izmantota tiek tikai viena daļa no visas motora jaudas, kamēr otra daļa (lielāka vai mazāka, atkarībā no laivas pakalgalā iegrimes) iet neproduktīvi zdumā, dzenot laivas pakalgalu uz augšu.

Apvienojot šos gadījumus var teikt, ka pirms laivas veids atļaus sasniegta ērti

varbūt 8—10 km. stundā, otrs apm. 15—25 km. stundā, nepārslogojot motoru. Bet no šiem ātrumiem uz augšu te jau no motora jadabū divreiz un vairāk reizes lielāku jaudu, un tas jau nu paliek galīgi nepraktiski, netikvien deg- un smērvielu pārāk liela patēriņa dēļ, bet gan pārāk vieglas pārkarsēšanas dēļ, kas motoru ātri vien noved kapā.

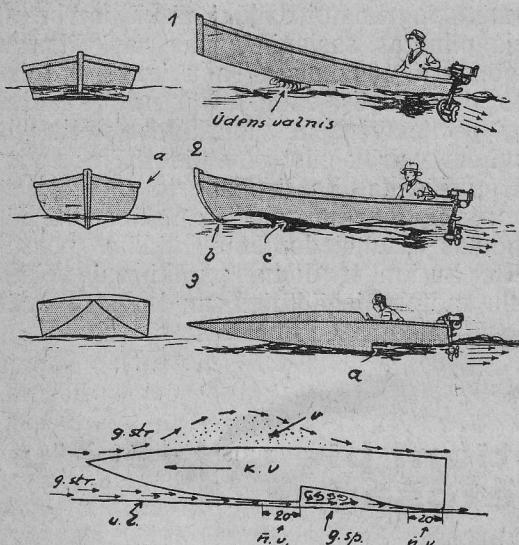Zim. 3 mums rāda sevišķu laivas veidu, ta saukto slīdlaivu vai hidroplana



Ārpusborta motori pie dažāda veida laivām sānskatā. Pa kreisi: iegrimes veids no priekšas.

1. — ar plakanu dibenu; 2. — ar pusapaļu dibenu un kili; 3. — slīdlaiva.

a. — slīdlaivas sliegsnis (kāpe).

b. — ūdensgriezēja šķautne.

c. — nobidamā uz sāniem ūdens straume.

Apakšā: slīdlaivas kustības princips. K. v. — kustības virziens; g. str. — gaisa strāva; v. — vakuums (gaisa retinājums); ū. l. — ūdens limenis; n. v. — noturošās virsmas (apm. 20 cm garumā); g. sp. — gaisa spiediens aiz sliegsni.

pontonu (kurū tas atgādinā pēc izskata). Šīm laivām raksturīgais ir sliegsnis vai kāpe, kas ir nepieciešams, lai laiva viegli slīdetu pa ūdeni un sasniegta lielu ātrumu. Sliegsnis ir laivas dibenā šķērsām pret gareno asi izbūvēts pacēlums, 5—15 cm. augstumā, atkarībā no laivas veida. Taču te ir atkal viena prasība, proti, laivas motors arī būtu pietiekoši stiprs.

Jā to neievēros, tad atkārtosies mums tas pats gadījums, kāds bija pie laivām ar plakanu dibenu, t. i. pie neliela ātruma laivas priekšgalā radīsies ūdens valnis, kas kavēs kustību. Bet ja motora jauda būs pietiekoši liela, tad laivai kustoties pa ūdeni, aiz sliegsniā radīsies tukša telpa, pildīta ar gaisu. Šai gaisa telpai būs ar vienu lielāks spiediens, jo lēzenais laivas priekšgals pie kustības zem sevīm spiedīs zināmu gaisa daudzumu, un ta galu galā šis, aiz sliegsniā rodošais augstais spiediens cel visu laivu no ūdens ārā, resp. tā sāk it ka slīdēt pa ūdens virsmu. Bet līdz ar to mazinās pretestība no laivas virsmas pret ūdeni, un tādā kārtā sasniedzami visai lieli ātrumi. Piem. Amērikā, kur slīdlaivas ar ārpusborta motoriem loti iecienītas, sacensibās ir sasniegti ātrumi līdz 60 jūdzēm (apm. 110 km.) stundā, saprotams, gan uz ta sauktiem «jūdžu skrējiem».

Dabīgi rodās doma, ka sliegsnu vai kāpju skaitu pavairojot, laivai slīdēšanu varēs padarīt vēl vieglāku. Mēģinājuma pēc ir arī izbūvētas slīdlaivas ar 2, 3 un arī vairāk kāpieniem (sliegsniem), dažādos attālumos viens no otra. Tomēr ātrumu ar to palielināt nevar un pagaidam visi pasaules ātruma rekordi ar ārpusborta motoriem tiek turēti no slīdlaivām ar 1 sliegsni resp. kāpi.

Vēl drusku par dzinēju propelleriem.

Katrs propellers var sekmīgi, ar iespējamību labu lietderības koeficientu darboties tikai tad, kad viņa griezoša (šķelošā) mala nepārtraukti virzās uz priekšu un šķel mierīgu ūdens kārtu, to dzenot prom. Kad propellera lāpstas nevar tvert mierīgu ūdens kārtu, resp. nevar to dzīt prom, tad propellers «sāk kult putas», sakarā ar rodošos vakuumu (gaisa retinājumu) aiz lāpstām. Šī parādība turpināsies līdz tam laikam, kamēr apgriezienu skaits nepaliks mazāks, resp. lāpstas atkal sāks kert mierīgu ūdens kārtu (vai arī laivas ātrums palielināsies).

Ta tad, ja savelkam visu kopā, ir jāatzīst, ka pirmā gadījumā laivai derīgs vieņīgi samērā vājs, lēni ejošs motors. Propellera lāpstu skaitu visizdevīgāki ir ņemt trīs, jo tas palielina lāpstu darbīgo virsmu un dod labāku motora jaudas izmantošanu.

Otrā gadījumā laivām derīgi jau spēcīgāki motori, taču arī vēl samērā lēni ejoši (ar mazāku apgrizienu skaitu minūtē). Propellera lāpstus skaits, izdevīgākais, ir arī trīs. Divlāpstus propellers derīgs vienīgi gadījumā, ja laiva labi peld (resp. ir «ātra») un motora apgriezienu skaits ir samērā ātrs, piem. 1500—3000 minūtē.

Trešā gadījumā, jo spēcīgāks motors un lielāks apgriezienu ckaits, jo labāki, jo šis laivas parasti domātas ātriem skrējiņiem, resp. sacīkstēm. Šeit jālieto (obligatoriski!) 2 lāpstus propellersi, ar neielu lāpstu virsmu, jo lietojot 3 lāpstas, pie apgriezieniem pārāk par 3000 vienā minūtē, lāpstas vairs nevarēs kert miežīgu ūdens kārtu, un tad sāksies agrāki minētā «putu kulšana».

Tāpēc ievērojamī šādi «likumi».

Liels noslogojums (svars) vai mazs ātrums, — lēni griezošies propellers ar lieku lāpstu virsmu. Vieglis svars vai liels ātrums — ātri griezošies propellers, maza lāpstu virsma un liels lāpstu gājiena leņķis.

Laba, ātra laiva kustēsies ar vismazāko ūdens vilnošanu. Turpretim lieli vilņi, putas pakalgalā un lidojošās ūdens lāses norāda uz sliktu būvi ar lielām pretestībām un tā tad ir liels jaudas zūdums.

Jo mazāks propellers, jo lielāks ir lāpstus gājiens. Tas tāpēc, lai pie ātrākiem apgriezieniem lielāks ūdens daudzums tiktu spiests prom, un lai lielākā mērā izvairītos no tangenciālās ūdens kustības.

Jāpiezīmē, ka visas slīdlaivu priekšrocības spilgti izceļas tikai rāmā ūdenī. Ja turpretim ir vilņi, tad laiva lec pa to virsotnēm, iegrīmstot dzīlāki, tā kā bez braucēju pilnīgas saslīpināšanas arī ātrums ievērojami mazinās. Taču iekšējos ūdeņos, piem. ūpēs, ezeros, kur nav jābaidas par pārliecīgi lielu vilnošanos, slīdlaivas arvienu vairāk gūst sev piekritējus. Vispārīgi jāsaka, ka ārpusborta motorlaivu sports ir diezgan plaši izplatīts, un šīs rindīnas visumā domātas tādām personām, kurām ir doma agrāki vai vēlāki tādu motoru iegādāties, un ko tas varēs vienā vai otrā gadījumā no tā sagaidīt.

K.

Padomi radio abonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas.

(2. turpinājums.)

Labā aparātā būtu vietā abas prasības, jo tās ir sevišķi no liela svara gadījumā, ja ir vēlēšanās visai labi un skaļi dzirdēt vietējo raidītāju, ka arī lielāku skaitu tālstatīciju, ar vismaz labu galvas telefona skaļumu. Pirmā gadījumā jūtība nav no liela svara un nepieciešama ir lampīnu pietiekoši liela dimensīonēšana, kāmēr otrā gadījumā šī pastiprinātāja lietošana būtu izšķērdība un atgādinātu «mušas šaušanu ar lielgabalu.» Te lampīnu pastiprinājumam būtu noteicošs vārds. Tā tad, ka redzam, te apvienošanai jānotiek visai plašās robežās un tas izpildāms tikai visai labos aparātos. Šo iemeslu dēļ firmām izdevīgāki konstruēt aparātus atsevišķi vietējā raidītāja un tālstatīciju uztveršanai. Nebūt nav jādomā, ka vietējās stacijas uztvērējam jābūt mazam. Tas parasti ir ar 2—4 lampām, spēka gala savienojumā (piem. push-pull), plaši dimenzionēts un domāts lieliem skalumiem. Tā tad, ja kāds aparāts ir «jū-

tīgs», tad ar zināmu drošību var teikt, ka vietējā raidītāja uztveršanai tas diezgan nedirīgs. Un otrādi, ja uztvērējs ir «skalšs», tad tas parasti domāts attiecībā uz vietējo raidītāju, bet ar tāluztveršanu ir šā tā. Saprotams, lai visus šos jautājumus pilnā mērā izšķirtu, jābūt zināmā mērā pazīstamam ar tagadējo radiotehnikas attīstības stāvokli, jo šī techniskā izprātne bieži palīdz arī ar vienkāršiem un lētiem aparātiem gūt agrāki minētās nozarēs labus panākumus.

Vēl viens, tagad joti svarīgs, jautājums ir par to, vai lietot batērijas vai tikai piešķemuma aparātus. Parasti tiek uzskatīts, ka batēriju uztvērēji ir labāki un, galvenais, lētāki. Taču tas nu gan ir liels jautājums, kas atkarīgs no vairākiem apstākļiem: piem. lampīnu skaita uztvērējā, uzpildīšanas iespējamības, ja lieto akumulatorus, darbības ilgums u. t. t. Ir iespējams, ka batēriju uzskatīšana kādām abonentam sagādā «lieļu prieku», ka tas taupības dēļ gatavo visā-

das ierīces, lai batērijas uzpilditu pie sevis mājās u. t. t. Bet jāievēro, ka tas, kas var padarīt priecīgu entuziāstu, var būt smags slogs normālajam klausītājam. Otrkārt, ar vienu jaievēro, kā sākot ar kādu 3-lamp. uztvērēju, izdevumi par batērijām resp. viņu uzskatīšanu, var sasniegt ievērojamu summu, tā kā tīkla pieslēguma aparāts te atmaksāties varbūt jau $1-1\frac{1}{2}$ gadu laikā, Un kur nu vēl ērtība apkalpošana!

Tāpēc attiecībā uz pilstniekiem un iedzīvotājiem tādās vietās, kur ir nepārtraukta un vienmērīga elektriskā strāva, ja šeit ir vēlēšanās iegūt kādu radioaparātu, būtu sakādms sekošais. 1—2-lampu uztvērējos lētāka visumā iznāk nodarbināšana ar batērijām. Neērtība ir ar pastāvīgo uzskatīšanu, savlaicīgu uzpildīšanu un apmaiņu. 3 un vairāk lampu aparatās nodarbināšana ar batērijām jau samērā īsā laikā izmaksā krietnu summu, kurā drīzi vien pārsniedz tīklstrāvas aparāta iegādes vērtību. Blakus tam neērtības ar pastāvīgo batēriju uzskatīšanu ir vēl lielākas, nekā agraki, sakarā ar lielākām dimenzijām. Tāpēc šī ūzī pie lielākiem aparatāiem noteikti dodama priekšroka tīklstrāvas aparatāiem, lai arī viņu iegādes izdevumi sākumā ir lielāki par batēriju uztvērēju.

Tas nu gan neattecās uz gadījumu, kad abonents sākumā var ieguldīt tūkai mazus līdzēķlus, bet vēlāk savu aparatā tas arvien papildina. Bet arī te viņam jāvērš skats par 2—3 gadiem uz priekšu, paredzot iespējamos papildinājumus un attiecīgi dimenzionējot savu iekārtu.

Piezīme: Intresentiem joti ieteicam caurskatīt nāk. numurā ievietoto rakstiņu par bateriju un tīklstrāvas uztvērēju salīdzinājumu izmaksas ziņā, ko varētu uzskatīt par zināmu mērauklu izdevumu aprēķināšanā.

Tā tad, uz jautājumu par uztvērēja izmaksu, pilnīgi noteiktu atbildi uzreizi nevar dot. Jāzin iepriekš pircēju resp. gatavotāja vēlēšanās, praksi, atrašanās vietu u. t. t. Blakus tam vēl reiz ir jāaizskar jautājums par lietojamo antēnu, proti pirmā kārtā rāmja antēnu, jo tā paliek arvienu istabā redzama. Lieta tā, ka šis riks parasti nav savienojams ne ar kādu mēbelu stilu savā ipatnējā izskata dēļ. Otrkārt, palielinot rāmja plaksmi, palielinas arī uztvertā enerģija, kas zināmā mērā resp. gadījumā var

vest pie vienas lampiņas ietaupījuma un tā tad uztvērēja palētināšanas. Te tā tad ar izskatu un lietderību kaut kā jānoslēdz kompromiss. Tāpat arī attiecībā uz āra antēnām. Ja antēnas pievads no ieejas ēkā (piem. no loga) tiks vesti uz lielāku attālumu, piem. gar sienu, kā elektriskais apgaismošanas vads, tad noteikti jārēķinās ar lieliem zudumiem, kas var bieži vien maksāt kādu lampiņas pakāpi vairāk. Tas pats arī sakāms par slīkti ierikotu zemes vadu. Tāpēc arī šis apstāklis, cik savādi tas arī nebūtu, jāiekalkulē uztvērēja izmaksā.

Tālāk, pārāk bieži sastopams uzskats, ka mazi skaļruni esot daudz glītāki, nekā lielie. Bet te taču piemirst, ka skaļruna galvenais «glītums» ir laba un dabīga reprodukcija resp. runas un mūzikas atskaņojums, un tas taisni pie maziem skaļruniem trūkst. Šo iemeslu dēļ lieli dimenzionētiem skaļruniem arvienu būtu jadod priekšroka. Pat ja ne pilna mērā acij, tad tomēr ausij tas dod pilnīgu apmierinājumu, un izceļ šī skaļruna skaistumu.

Ka visā pārējā ikdienas dzīvē, tā arī radiotehnika lielu vērtību piegriež aparatā ārējai formai, izskatam. Šī ūzī visu centienu mērkis ir skaistuma, vienkāršības un lietderības apvienošana. Taču, ideālus neiespējams sasniegt, un tamēl arī radiotehnika šiem mērkjiem iespējams tuvoties lielākā vai mazākā mērā.

Prasība pēc vienkāršības arvienu būs uzkrītoša, ja salīdzināsim uztvērēju no 1930. gada ar tādu no 1924.—25. gada. Pēdējam ir raksturīgs milzīgs kloķu, skalu un dažādu sviru daudzums (bieži līdz 15—16 gab.) uz priekšplātnes, un lai uztvērēju noskaņotu, pie visiem šiem rīkiem jāgriež un jaregulē. Uztvērēja kaste atgādina pūra lādi kā pēc dimenzijām, tā arī pēc izskata. Ne tāds ir moderns uztvērējs. Ieslīpa vai taisnstūra metāla čaula, brūnā, melnā u. c. lakojumā, ar noapļotām malām un stūriem, lielākais 2—3 kloķu priekš regulēšanas vai noskaņošanas. Niecīgs pagrieziens, un uztvērējs atskalo skali un trīskārtīgi. Tas pats sakāmis par iekšpusi. Kāmēr agrāki aparatā iekšpusē bij vesels mudzēklis dažādu vadu, kuŗi kaut kādu orientēšanos pat padarija neiespējamu, tikmēr tagad šo vadu skaits ir tik niecīgs, ka pat acu uzmetiens ir pietiekošs, lai tiktū skaidri-

bā par savienojumiem. Un neskatoties uz tādu vienkāršanu, uztvērēju spējas ir daudzīkārtīgi pavairojušās.

Lai gan arī jāaizrāda, ka dzīšanās pēc pārāk lielas vienkāršības dažreiz «šauj pāri». Piem. ir daudzlampiņu uztvērēji, kur ar vienu skalu uzreizi tiek noskaņoti kādi 3 un pat vairāk kontūri. Tas jau nu ir uz sliktu pusi, jo ar tādu noskaņošanos zūd iespēja izdabūt no aparāta visus sīkumus, kas jau atsaucas uz uztvērēja darbību resp. atskanojumu. Tā tad, ar vienu kloki resp. skalu nevajadzētu uzreizi noskaņot vairāk par 2 konturiem. Izņēmums varbūt būtu aperiodiskie ātrmaiņu pastiprinātāji, kur pilnīgi iztieki ar 1 kloki. Tāpēc šīnī ziņā vienkāršība apkalpošanā nedrīkstētu pārsniegt zināmu robežu, lai pārāk nesamazinātu lietderību. Arī skaistumam viens kloķis vairāk tikpat ka neskādē.

Kāds izejas skalums būtu vēlams, par to jātieki iepriekš iegādes skaidribā. Robežu šīnī ziņā, cik savādi tas nebūtu, rada mūsu kaimiņi, resp. blakus iedzīvotāji. Mazākā mērā jau krīt svarā drusku lielāki izdevumi par aparātu un skaļruni. Ko mums līdzēs liels skaļrunis, ar milzīgu skalumu, kad jau pirmo vakaru blakus iedzīvotāji zino attiecīgās iestādēs par... miera traucēšanu. Tā tad pietiekošam skaļumam dzīvojamā istabā, pilnīgi pietiekoša nelielā iekārta, kāda ir mūsu uztvērējs. Te nav jāsaprot, ka jāņem visai mazīš skaļrunis, jo tas, kā agrāk redzējām, ar tīrskanīgu un dabīgu reproducēšanu nevar lepoties. Parreizāki lietot pietiekoši lielu skaļruni, nelaižot to ar pilnu skalumu, ko viegli panāk ar skaļuma regulatoru.

Lielās telpās, piem. zālēs, sev. ja te parēdz dejot, jau katrā ziņā jālieto tā sauktais spēka pastiprinātājs, jo nav iespējams, palīelinot kāda uztvērēja pastiprināšanu, panākt lielu izejošo enerģiju. Pie zināmas robežas te rodas kroplojumi reprodukcijā, kas norāda, ka uztvērēja pastiprināšanas mērs ir pārkāpts resp. tas tiek pārkliegs. Pie tam jāņem vērā, ka pateicoties citiem blakus trokšniem šīnī zālē, reproducēšanas skalums paliek relatīvi daudz mazāks.

(Piezīme: autoram nāk atmiņā gadījums, kad tas demonstrēja, šķiet, pirmo reizi Rīgā, (1924. g.) kādā izrākojumā, virsnieku klubā, bij. Western Electric Co. aparātus un Ma-

mūta milzu skaļruni (pēc toreizējiem mēriem).

Mēginot šo skaļruni un aparātus biroja telpās, skalums bija milzīgs, ka saķa, pat «loga stikli drebēja.» Bet kad to pašu iekārtu uzstādīja izrākojumā, kad zālē bija vairāk par 1000 cilvēkiem, tad skalums izrādījās tik niecīgs, ka otrā zāles galā gandrīz nekas nebija dzirdāms, vai labāki sakot, skaņas tika nomāktas no apmeklētāju sarunas, kāju šalkonas u. c. trokšniem. Tā tad relatīvi skalums zālē bija visai niecīgs. Otrs gadījums, arī tamlīdzīgs, bet gan citos apstākļos, bija ar skaļrunu iekārtu pēdējā operas ballē š. g. Te ar skaļrunu palīdzību vajadzēja reproducēt dažus priekšnesumus. Neskatoties uz to, ka zālē visi uzturējās klusi, sekojot darbībai, vārdus zālē nebija iespējams izprast, lai gan skaļruni bija novietoti 3. balkona orķ. ložā. Ar mūziku vēl šā tā gāja, lai gan pastiprinātājam vajadzēja spiest, ka saķa, pēdējo dziesmu ārā. Arī te zāles savādā akustika, apslāpējums no publikas relatīvi ievērojami mazināja skaļumu).

Ir gan arī iekārtas, kuras atlauj ierunāto vārdu vai iespēlēto mūziku padarit dzirdamu daudziem tūkstošiem cilvēku. Bet tās ir visai spēcīgas, lietoti tiek speciāli skaļruni un pie tam to skaits ir diezgan liels (4—10 gab.) un tos uzstāda dažādās vietas, ta ka tie parastai lietošanai nav derīgi, jo ir par dārgu.

Skaļuma palīelināšanu zināmās robežas var panākt, ja uztvērējā pēdējo pastiprināšanas lampiņu apmaina pret spēka gala lampiņu un nem lielāku skaļruni. Tāpēc pie iegādes jāapsver, vai uztvērējs būs derīgs varbūtējai vēlakai lielu skaļumu sasniegšanai, un ja arī to tagad vēl nevēlas, tad to mēr lielākam aparātam arvienu ieteicams dot priekšroku, jo drusku lielāku izmaksu jau pašā sākumā atmaksāsies ar skaļdrāku un skaistāku reprodukciju, bet vēlāk ērti varēs sasniegt arī lielākus skaļumus. Te, tāpat kā citur, pārāk vietā ir paruna, ka «ēstgrība rodas ar ešanu».

Radioiekārtai nav jāaprobežojas tikai ar radiofona raidstaciju uztveršanu. Tai jāatskaņo, piem. ar elektromembrānas palīdzību arī gramofona plates, kas pie tagadējā technikas stāvokļa izdodas nevainojami. Elektromembranai jābūt pieslēgtai vienīgi iepriekš lēnmaiņu pastiprinātāja. Lai gan

pārdošanā esošiem aparātiem pa lielākai daļai, sev. lētākiem tipiem, šī pieslēguma trūkst, tomēr to viegli var izdarīt vai nu paša spēkiem, vai arī nodot veikalam. Modernajiem seriju aparātiem (ārzemju) tagad visiem ir izvesti pievadi elektromembrānas pieslēgšanai. Šī pievienošana vienādi labi izdarama kā vietējās, ta arī tālstaciju uztverējiem.

Ko katrs uztverējs spēj?

Šīnā daļā apskatīsim uztverējus pēc viņu veidiem vai tīpa un mēģināsim noskaidrot, ko tie spēj dot.

D e t e k t o r a u z t v ē r ē j s .

Uztverējs ar kristāla detektoru ir neapstrīdāmi lētākais un vienkāršākais aparāts. Ar radiofona attīstību ir izveidojušies daudzi un dažādi tīpi, principā gandrīz vienādi, bet atšķirīgi pēc ārējā izveidojuma.

Kristāla detektora uztveršanas spējas vispirmā kārtā ir atkarīgas no antēnas iekārtas, daudz mazākā mērā no lietojamā kristāla veida (resp. nosaukuma), bet vismazāk no lietotās šēmas (ko pārāk daudzi nemaz nezin).

Detektora uztverējs «no «dzimšanas» nolēms klausīšanai ar vienu, vai dažiem galvas telefoniem. Tā kā no detektora aparāta «sadzirdētais» tieši atbilst uztvertai no raidstacijas enerģijai, pretēji lampiņu aparātiem, pie kuriem uztvertā enerģija vajadzīga vienīgi pastiprinātāju lampiņu ierosināšanai resp. «stūrēšanai», tad detektora aparāts var tikt lietots vienīgi tur, kur ir garantija par zināmu enerģijas daudzuma uzņemšanas iespēju. Tas ir iespējams nelielā attālumā no raidstacijas uz kādas palīgantēnas. piem. istabas antēnas vai elektriskā apgaismošanas vada, apm. 5—6—7 km. attālumā no stacijas. Pāri par to jau nepieciešama laba ārantēna, un jo augstāka un garāka, jo lielāks ir attālums no raidstacijas. Piem. Rīgā visā pilsētā radiofons sadzirdāms it labi arī ar vienkāršu istabas antēnu, vai elektr. vadu. Ārpus pilsētas, piem., jūrmalā, elektr. apgaismošanas vads dod it kā labākus panākumus par istabas antēnu; dzirdamība tomēr daudz vājaka. Labākus rezultātus sasniedz, ja te izvelk āra antēnu. Tālāki provincē, piem., 50 vai pat 100 km., ja grib klausīties ar kristāla detektora uztverēju, nepieciešama 15—20 mtr. augsta un apm. 80—100 mtr. gara, pa-

rešna ārantēna ar labu, līdz gruntsūdenim ejošu, iezemojumu. Tikai šīnā gadījumā ar vienu var būt garantija par pietiekošu uztveršanas iespēju. Citādi klausītājs dažreiz var arī nedzīrdēt vietējo raidītāju. Ārzemju staciju resp. tālstaciju uztveršana ar kristāla detektora uztverēju ir pašapmānišanas, kuri nav noteikta pamata. Kamēj tas dažreiz izdodas, pie tā vainīgs tā sauktais «radiolaiks», ka to jau agrāk vairākkārt aizrādījām (skat. rakstu «Tāluztveršanas brīnumus» žurn. «Radio» Nr. 3, 1929. g., lpp. 79).

Bet arī pilsētā bieži ar krist. detektoru neko nedzīrd, piem. kāds gadījums var būt ja vēlas ar iekšantēnu klausīties dzelzsbetona ēkā.

Detektora kristāla veidam (nosaukumam) nav liela nozīme. Pie tagadējā augstā sintetisko kristālu ražošanas technikas attīstības stāvokļa visi kristāli ir augstvērtīgi, tā ka pie dažādu kristalu salīdzināšanas, attiecībā uz skalumu, kaut kāda jūtāma atšķirība starp viņiem nav atrodama. Gan ir atšķirība attiecībā uz detektora kristāla stabilitāti, t. i. spēju izregulēties no elektriskām vai mechaniskām iedarbībām. Pirmā gadījumā galveno lomu vassarā spēlē atmosfēras elektrības atpildiņi, kuri it kā apdedzina kontaktā virsmu un detektors šīnā vietā zaude jūtību. Tas pats ir arī, ja detektora uztverējs ir pārāk tuvu raidstacijai. Arī te uztvertā enerģija var dažbrīd it kā apdedzināt virsmu un to padarīt nejūtīgu. Taču pie mums visvairāk lietojamie, tā sauktie, galena kristāli visumā ir pietiekoši stabili un labi. Ja pircējs pērk kādu loti dārgu kristālu, ar mistiku nosaukumu, tad tas vispirms samaksā dārgo un grezno iepakojumu, jo kristālu cenas nevārstās tiklīk lielās robežās.

Pret dažādām mechaniskām iedarbībām, parasti izregulešanās no satricinājuma, ir konstruēti tā sauktie negrozāmie (nekustīgie) detektori. Kā tāds agrāki bija pazīstams karborunda detektors, pie kam pret karborunda kristālu visai cieši piespieda tērauda adatu vai bumbiņu. Dažu neērtību dēļ (vajadzīgs priekšspriegums no baterijas un potenciometrs) to tagad vairs nelieto, un arī ar pārāk labu jūtību tas lepoties nevarēja. Tagad nekustīgie detektori parasti ir 2 minerālu komplekts, kuri viens pret otru spiež ar lielāku spiedienu. Bez tam

vēl zināmā pie nekustīgiem kristālu detektoru paveidiem pieskaitām galēna detektors, uz kurā virsmu atspiežas tievu sudraba vai varā stiepulīšu suseklis. Šīnī gadījumā ir arvienu kādas stiepulīles tāds stāvoklis, kas atbilst kādam detektora jūtīgam punktam. Taču visumā šie nekustīgie detektori ir krieti nejūtīgāki par parasti mīestādāmiem detektoriem, un vienīgā viņu priekšrocība ir ērtā apiešanās, jo tie neizregulējās. Tāpēc, ja vien iespējams un no technikas tikdaudz izprot, kā pataustīt ar spirāles asumiņu pa kristāla virsmu, tad labāki nemit regulējamo detektoru, kas dod daudz jūtamāku skaļumu. Vienīgais gadījums, kur tie ērti lietojami, ir nelielā attālumā no raidstacijas; te tie arvienu darbosies labi, jo uztvertā energija ir pietiekoši liela arī nejūtīgākam punktam.

Tālāk, lietojamais noskaņošanās veids, t. i., vai nu variometrs, bij maiņkondensātors, vai bīdāma, vai grozāma spole sekundārā vai primārā kēdē uz skaļumu nekādu iespaidu neatstāj. Ja te tiek lietots viens vai otrs veids, tad te pamatojas uz citu, bet ne skaļumu. (Interesentiem aizrādam uz moderna kristāla detektora, uztvērēja aprakstu žurn. «Radio» Nr. 1, no š. g. lapp. 5).

Pastiprināšana ar lēnmaiņu pastiprinātāju pilnīgi iespējama. Bet vai tas vispārīgi atmaksāsies, ir cits jautājums, jo reiz jau lieto lampīnu, vienu vai vairākas pie vienkārša kristāla detektora, tad jau ieteicamāki vienu no tām izlietot ka detektoru, pie kam atkritīs regulēšana un citas detektora neerības. Aizspriedums, ka lampīnas netīri reproducē, neiztur kritiku, ja vien pie uztvērēja būves ir ievērotas attiecīgās uzbūves prasības. Bez tam jau uztvērējs paliek nesalīdzināmi jūtīgāks un arī selektīvāks. Te pieminē, īm par kādu savādnieku K., kurš kādā attālākā Latvijas nomalē pie vienkārša detektora uztvērēja ir pielicis pentodi B443 ar 160 v.(!) anoda bateriju un kvēles akumulatoru, un priečājas, ka bez Rīgas vēl dzirdot dažadas garo vilnu raidstacijas, ka Kauņu, Varšavu, Lahti, Lēņingrādu un Motalu. Te nu gan būtu labāki par to naudu, kāda izdota iegādājoties pentodi, nopirk 2 parastās lampīnas, kaut vai tās pašas Philips A409, kurās maksā 8 lati gabalā, kāmēr B443 vienā pati izmaksā 24 latus un pierīkot te 2 lampīnu uztvērēju, reģen. audionu ar lēnmaiņu pastiprināšanas.

pakāpi. Izdevumi būtu gluži tie paši, varbūt kādi santimi vairāk; bet rezultāts būtu nesalīdzināmi labāks, jo dzirdamība būtu skaļāka, ka arī uztveramo staciju skaits daudz lielāks. Pie tam te būtu tāda selektīvītātē, kāda ar kristāla detektora uztvērēju ne tuvu netiek sasniegta. Šaubamies, vai min. K. kgm. izdodas uztvert resp. saprast Zeesenas staciju («Deutschlandsender») kad strādā Lahti stacija, vai Varšava, kad darboas Motala. Šī iekārta ir gan laba Rīgā, kur kristāldetektors viens nedod reprodukciju skaļrunī un kur citu uztvert nav ne patika, ne vajadzība.

Pārāk vēl ir izplatīts uzskats, it kā ar kristāla detektora uztvērēju varot ierosināt skaļruni, t. i., reproducēt ar skaļruna palīdzību. Arī tas pēc būtības ir nepareizs uzskats. Vidējs skaļrunis savai ierosināšanai prasa vismaz 0,08—0,1 wattus elektriskās jaudas, lai skaļa vēl pietiekoši būtu sadzīrdāma vidēji lielā istabā. Bet mērojumi pie it labas ārantēnas (60 mtr. garas un vidēji ap 6 mtr. augstumā virs jumtiem) Iekšrīgā, Biržas tuvumā, tā tad apm. 600—700 mtr. no Rīgas radiofona antēnas, deva uztvertās energijas lielumu antēnas kēdē apm. 0,03 wattus, kāmēr aiz detektora, pēc iztaisnošanas u. c. darbības nevar vairāk rēķināt ka 0,01—0,008 wattus. Tā tad vismaz desmit reizes mazāk, ka būtu nepieciešams skaļruna jūtāmai iedarbināšanai. Un tas ir visai labvēlīgā gadījumā, jo retam abonentam būs izdevība šādu antēnu izvilkāt. Parasti uztvertās jaudas lielums ir daudz mazāks, jo tā krit kvadrātiskā attiecībā pret attālumu. Vai nu ar tīk niecīgu energiju varēsim tieši iedarbināt skaļruni, ir diezgan apšaubāmi.

Pret to nu strīdēsies daudzi, jo lūk viņi paši klausoties ar skaļruni no parastā detektora, bez kādas pastiprināšanas. Te vēl piemetināsim, ka arī šo rindīgu autors dara to pašu, pie kam iekārta atrodas Latgales priekšpilsētā, drusku vairāk kā 2 km. attālumā no radiofona antēnas. Te vienkāršs nenoskaņojams uztvērējiņš ar krist. detektoru ir saistīts ar P. T. D. G. D. mazo skaļruni. Lietota gan tiek ārantēna, apm. 50 mtr. garumā, starp. 2 četrstāvu ēku skursteniem atsieta. Un dzirdēt dzird arī. Tikai nu kā. Ja gar ēku brauc tramvajs, vai kāds smagais auto, vai pat kādi smagāki rati, tad auss gandrīz jābāž trūbā, lai

varētu vēl visu saprast. Kad apkārtne ir klusa, tad saprāšana ir pietiekoši laba visā istaba. Dažreiz dzird it kā skalāki, dažreiz vājāki, ka nu kurū reizi tam elektriskam diriģenta kungam tur radiofonā izdodas noregulēt. Domājams, ka analogiski gadījumi būs arī tiem god. abonentiem, kuri arī «klausās ar skalruni» no detektora aparātiņa. Nav jau noliedzams, ka dzirdēt jaū dzird. Tikai gan kā. Lieta tā, ka mūsu auss ir ārkārtīgi jūtīgs atzīmētajā loti kļūsām skanām, kāmēr spēcīgas skanas tā, atšķir daudz sliktāki. Piepm., pie kuras apkārtnes pat čukstus mēs dzirdēsim lielā attālumā, kamēr neredzot mēs nevarēsim izšķirt pēc skaluma, vai dzied, piepm., 100, vai 200 cilvēku. Pēdējā gadījumā skaņu enerģija būs 2 reiz lielāka, bet to mēs vairs nejutīsim, jo skanas vispāri ir stipras. Turpretim čukstešanu, lai tā būtu arī loti klusa, tomēr dzirdēsim. Tā tas ir arī ar mūsu skalruna reproducēšanu no detektora. Auss reaģē uz loti niecīgām skanām, bet katru stiprāku ārējā skaņa resp. troksnis šo klausīšanos traucē. Bet tā taču nav skalruna reprodukcija, kad katrs ārējais troksnis iespaido klausīšanos.

Tāpēc mēs nedrīkstēt teikt, ka klausāmies skalruni ar kristāla detektora uztvērēju, bet gan ka esam šim aparātam pievienojuši nelielu skalruni, ar kurū pie kuras apkārtnes var sadzidrēt noraidāmo programmu.

Jautājumi par šēmu te neaizskārsim, jo kā jaū teicām, kristāla detektora uztvērēja spējas vismazāk ir atkarīgas no šēmas. Prakse pierādījies, ka sev. Rīgā vislabāk darbojas vienkāršie uztvērēji, bez kādam sarežģītām saitēm. Galvenais taču pie krist. det. uztvērēja ir lētums un vienkāršība. Tiem kuri ir attālāki no Rīgas, pie noskaņošanas jālieto kāds maiņu kontūrs (ar variomētru vai kondensatoru), un tāpat arī mazliet izmaiņāma detektora kēdes saite.

Tād uztveršana var uzlaboties, protams, ja noteikumi uz labu ārantēnu ir izpilditi.

Tas nu būtu īsumā viss, kas abonentiem par krist. detektora uztvērējiem derētu zināt. Visi pārējie aparāti jau ir ar lampiņām. Te vēl piemetināsim dažreiz nepamatoto izteicienu, ka rūpniecība resp. ražotāji negatavojot tik jūtīgus un glītus aparātus, kādu varētu pats uzbūvēt. Te jāsaka, ka rūpniecībā viss tiek gatavots lielos vairumos, sērijām, pēc kāda standarta modeļa. Te katrs sīkumiņš ir pārdomāts, novērsts ikkuriš nelietderīgs darbs. Tāpēc visas liņijas te ir taisnas, viss gatavots tā, lai darba un laika patēriņš būtu vismazākais. Turpretim amatiers pie savā uztvērēja var «ķepāties» dienām un viņu visādi izveidot, jo viņam laiks nenozīmē naudu. Te nu būtu meklējama starpība glītumā. Attieci bā uz jūtību jāsaka, ka visumā nav nekādas jūtāmas starpības uztvēršanas labuma resp. skaluma ziņā starp pašgatavoto un dažādu firmu gatavotiem aparātiem, jo turtaču būvē pēc tām pašām šēmām. Autors ir salīdzinājis vairākus detektora aparātus, gatavotus no dažādām firmām (P. T. D. G. D., Gulbis, AL, u. c.), ar it labi pašgatavotu detektora uztvērēju, pie vienas antēnas. Rezultāts, resp. skalums, vismaz pie Rīgas apstākļiem (salīdzināšana notika Rīgā) pēc auss mēra bija bez kādas starpības vienads pie visiem aparātiem, pie tam gluži vienalga, vai tas bija ar noskaņojumu resp. kondensatoru vai bez tā. Saprotams, pie noskaņojamiem aparātiem kondensatoru vajadzēja nostādīt uz stiprāko. Tas pats rezultāts bija arī pie elektriskā vada, kā an-

tēnu.

Vienīgā priekšrocība, kas dažreiz varētu būt pie pašgatavota detektora uztvērēja, būtu tā, ka tas iznāks par dažiem santiņiem lētāks par fabrikā ražoto, jo amatiers savu darbu ar naudu nevērtē.

(Turpinājums nāk. numurā.)

Akumulatoru pildīšanas ekonomiskā puse

Viens no sāpīgākiem jautājumiem lampiņu aparātu īpašniekiem ir akumulatoru pildīšanas jautājums. Bieži var dzirdēt, ka pildīšanas stacijas neuzpildot kā vaja ga, jo «vakar atnesis, šodien tas jau tukšs». Labāki būšot, ja pats pildīšot. Te

neaizkārsim akumulātora kārtībā turēšanu, bet tikai uzpildīšanu. Cik tā izmaksās, ir atkarībā no lietojamiem aparātiem un techniskiem palīgiem, un bez tam vēl, kā tos lieto. Pārdošanā ir dažādi aparāti pildīšanai, gan līdzstrāvai, gai maiņ-

strāvai, pie kam tie ir tik vienkārši, ka katrs nezinātnieks var ar tiem pilnīgi droši strādāt.

Pieņemsim, ka mums ir līdzstrāvas apgaismošanas tīkls.

Parasti strāvas lieluma regulēšanai ir iebūvēta maināma pretestība, kurū ieslēdz serijā ar akumulātoru. Šo pretestību var viegli aprēķināt. Piem. ja mums ir 4-voltīgs akumulātors, tad ta uzpildīšanai jāņem noapaļoti 6 volti. Ja tīkla spriegums ir 220 volti, tad ar pretestību jānoed liekie 214 volti. Tā kā strāvas stiprumu vidēji lielam akumulātoram var pieņemt uz apm. 1,5 amperiem, tad pēc Oma likuma, kur $R = E : J$ vai $R = 214 : 1,5 = 143$ omi jāņem šī liekā sprieguma «noēšanai». Visai bieži pretestības vietā nem elektriskās kvēlspuldzes, vienu vai vairākas paralleli. Pieņemot, ka 1 spuldze patēri $\frac{1}{2}$ amp., ir jāņem 3 spuldzes. Spuldžu ieslēgšana ir visai vienkārša. Tikai viens te ir sliktums, proti tas, ka te visa uzpildīšana maksā pārāk dārgi. Piem. mums ir kāds 24-amp. stundu akumulātors. Pie uzpildīšanas izlietoto energiju jāņem par $\frac{1}{5}$ vairāk, tā tad 30 amp.-stundas. Energiju mērojam vattos. 1 vatts ir 1 volts, reizināts uz 1 amperu. Tā tad 30 amp.-st. \times 220 v. (tīklā) dod mums 6600 wattstundas vai 6,6 kilovattstundas. Ja 1 kilovatstundu cenu pieņemam uz 40 sant., tad 1-reizējā akumulātora uzpildīšana mums izmaksās $6,6 \times 40$ sant. = 264 sant. = Ls 2.64. Tas ir kādas 2 reizes vairāk par parasto uzpildīšanas taksi. Palētināšana iespējama vienīgi pildot uz reizi vairākus akumulātorus. Izdevīgākais resp. lētākais gadījums būtu, ja uz reizi pildītu apm. kādus 70—80 elementus resp. 35—40 gab. 4-voltīgus akumulātorus. Tad tiešām katru akumulātora uzpildīšana iztaisītu tikko 10 santimus. Šo gadījumu jo plaši izlieto profesionāli pildītāji, nespēnot uz to itin smuku naudu. Bet radioamatieris reti varēs pat 2 akumulātorus pievienot. Var pildīšanas izdevumus samazināt, ja ie-

slēgto kvēlspuldzi izlieto arī apgaismošanai. Nelielais iztrūkstošais spriegums nēkādu lielu iespaidu uz spuldzes gaismu neatstāj.

Ja rīcībā ir mainstrāva, tad nepieciešami jāiegādājas viena vai otra veida strāvas taisngriezi. Parasti tie ir tā konstruēti, ka ar transformātoru tīkla spriegumu notransformē uz leju. Tad strāvas izmantošana ir daudz ekonomiskāka, jo no tīkla tiek ņemts tikai tas strāvas daudzums, kurš tieši iepildas akumulātorā. Šeit agrāki minētam 24-amp. stundu 4-voltīgam akumulātoram tiek izlietotas apm. 180 wattstundas pilnīgai uzpildīšanai. (6 v. \times 30-amp. st. = 180 wattstundas.)

Tā kā strāvas taisngriežu lietderības koeficients pagaidam ir apm. $\frac{1}{4}$ resp. 25%, tad uzņemtā energija būs 4×180 v.-st. = 720 v.-st. vai noapaļoti 0,7 kv.-st. Rēķinot 40 sant. par kv.-st., dabūjam vienreizēja akum. pildīšanas izdevumus 28—30 sant. Tā tad it lēti. Taču te jāpierēķina taisngrieža iegādes izdevumus, kuri pie laba aparāta var būt krietni lieli. Un tas ir liels kavēklis, kamēdēl ne ar vienu pašam iespējams atļauties mājas uzpildīšanu. Tomēr, ja šādu taisngriezi lieto vairākus gadus, un to iegādājas pa vairākiem kopīgi (var būt šādi gadījumi), tad tik traki nemaz nav un pašam pildīt it labi atmaksājas. Un kur tad vēl ērtība, jo atkrit smagā akumulātora nēsāšana.

Pārdošanā ir nelieli taisngrieži, domāti vienam akumulātoram. Kamēr uztvērēju nelieto, taisngriezis nepārtraukti ar nelielu strāvas stiprumu (100—150 m A) pilda akumulātoru. Pie aparāta lietošanas akumulātoru pieslēdz pie uztvērēja. Slēgs ierikots tā, ka atļauj tikai pieslēgt akumulātoru vai nu pie uztvērēja, vai pie uzpildītāja, un kamēr uztvērēju nelieto, tīkmēr akumulātors pildas. Tādā kārtā akumulātors nepārtraukti ir uzpildīts un labā darba kārtībā.

Sporta lidojāju sacensību praktiskā vērtība.

Ir plašā publikā diezgan parasts uzskats, ka sporta lidojumi ir rotaļa ļaudīm, kuriem naudas maks tik drīzi nerāda dibenu un kuļu

brīvais laiks mērojās nedēļām. Tā, šķiet, arī viens, otrs no mūsu god. lasītājiem nodomāja, lasot laikrakstos aprak-

stus par lielā Eiropas lidojuma gaitu, laikā no 20.—27. jūlijam š. g. Te sacentās sporta lidmašīnas, vieglas, nelielas, ar nevisai spēcīgiem motoriem. Šīm mazajām mašīnām 7 dienu laikā bija jāveic liels ceļš. No Berlīnes Tempelhofas aerodroma lidojuma maršrūts veda uz Franciju, Angliju, atpakaļ uz Franciju, Spāniju, Šveici, Vāciju, Austriju, Čekoslovākiju, Vāciju, Poliju, Austr. Prūsiju, Dancīgas brīvvalsti un atpakaļ uz Berlīni. Noapaloti tas iztaisa 7500 kilometrus. Divreiz jāšķērso Mančas kanāls, divreiz jālido pāri Pireneju kalnu virsotnēm, tad jātiekt pari Alpiem u. t. t. pāri ūdenjiem, mežiem, kalniem. 28 vietās ir jānolaižas, lai reģistrētos. Viss tas jāveic 7 dienās. Tā tad par kādu rotālu te gan pārāk runāt nevar, bet tas jāuzskata par gņutu darbu, kurš no pilota un mašīnas prasa ārkārtēju izturību. Bet ar to vien neapmierinas. Pēc atgriešanās visas mašīnas Staaken's aerodromā rūpīgi pārbauda attiecībā uz drošību, ērtību un arī ekonomisko pusī. Tas viss tiek izteikts punktos, pēc kuru skaita tad nu arī izlej, kas uzvārējis. Tā piem., ātrākais resp. pirmais lidotājs bija anglis Broads; bet pie galīgās punktu saskaitīšanas, pēc visām pārbaudēm izrādījās, ka pirmais resp. uzvarētājs ir pavism cits lidotājs, kurš nebūt nepienāca ka viens no pirmiem.

Kāpēc gan tāda stīngrība?

Kāpēc visādas pārbaudes uz mašīnu izturību, uz lieci, laušanu u. t. t.?

Atbilde uz šiem jautājumiem var interesēt katru 20. g. s. cilvēku, kurš sevi uzskata par pietiekoši jaunu, lai tuvākā vai tālākā nākotnē izdarītu savus veikāla vai atpūtas izbraucienus paša lidmašīnā. Ja te nu notiktu tikai «izbraukšanās», lai pilotam piešķirtu kādu balvu vai apveltītu to ar uzvarētāja tituli, tad nemaz nebūtu vajadzīgas visas pārbaudes uz laušanu, saraušanu u. c.

Bet te domā par ko citu.

Te tiek izvesti priekšdarbi, lai konstruētu lidmašīnu **ikvienam**, lidmašīnu, kuŗa ir lēta, viegli apkalpojama, ātra, ekonomiska, ērta. Tā tad ideālu mašīnu, kuŗa var tikt vienīgi ieteikta plašai publikai: sesties iekšā un lido.

Taču tas ir ideālā gadījumā. Ir skaidrs, ka arī šīs sacensības uzvarētājs ne tuvi neliido tādā ideālā mašīnā. Bet rūpniecība ārkārtīgi lielu vērību piegriež tieši šai Eiropas

vieglo mašīnu sacensībai, un visus iespējamos defektus tūdaļ mēģina novērst. Tā tas bija ar aizpagājušā gada iznākumiem, attiecībā uz pag. gada sacīkstēs piedalošamies mašīnām; tas bija ar pag. gada iznākumu uz šī gada sacīkstēm; šī gada sacīkšu lidmašīnu novērtējuma sekas redzēsim nāk gada sacīkstēs. Tādā veidā, galu galā nonāksim līdz tam, ka tiešām varēs teikt, kad kāds Kalniņš vai Lejiņš lidmašīnu netikai spēj nopirkt, bet arī ar to tūlīt lidot.

Bet vai ir vēl tālu līdz šādam ideālam?

Viens no galvenākiem faktoriem ir lidmašīnas cena. Vieglā sporta lidmašīna, pīem. ar kādu 25—35 zirgu spēku stipru motoru, vidēji ārzemēs tagad maksā 8000—10.000 latus mūsu naudā rēkinot, tā tad apm. tikpat daudz, cik maksā liels un spēcīgs 6-cilindrīgs automobilis. Tas nu ir krieti dārgi, lai plašas massas to varētu iegādāties.

Tā tad pirmā prasība ir — nost ar augstām cenām!

To vispirmā kārtā var panākt ar ražošanu serijām, uz lentes, tad ar svara samazināšanu, motoru palētināšanos, aerodināmisko aparātu ipašību uzlabošanu un arī motora jaudes samazināšanu. Izpildot visas šīs prasības, būtu iespējams ražot lidmašīnas, kuŗu cena nepārsniegtu 3000—3500 latus, resp. tik daudz cik maksā labs motociklets ar kūrvi vai neliels auto.

Otrkārt, lomu spēlē arī ekonomiskā puse. Lidmašīnas motors prasa ļoti daudz bencīna, vairāk nekā auto, bet bencīns jāpērk un tas maksā itin dārgi. Bez tam ar lidmašīnām veicamie attālumi ir parasti diezgan prāvi. Tas viss pagaidām lidmašīnas sportu padara par ļoti dārgu. Tā tad, te nepieciešamā prasība ir eļļas un bencīna patēriņa samazināšana. Mašīnai pie mazākas jaudas jālido ātri, motoriem jāpatēre maz deg- un smērvielu. To visu, zināmās robežas gan, var easniegt.

Trešā prasība ir drošība!

Mašīnai ir tā jālido, lai lidošana nebūtu grūtāka par braukšanu ar auto, jā, pat vēl vieglāka, jo augsti gaisā nav jāraugās uz ceļu, nav jābremzē un jāpārslēdz ātrumi. Tālāk, lidmašīnai jābūt tik izturīgai, lai tā izturu ir vētras brāzienus, ir lietu, krusu, un triecienus pie nosēšanos. Tas tagad jau diezgan lielā mērā izpildīts, bet vēl daudz te ir kas darāms.

Lielu galvas lauzīšanu sagādā startēša-

nas un nosēšanās problēmas. Vēl arvienu lidmašīnas prasa pārāk lielus, klajus laukumus. Ir gan tagad pat lidmašīnas, kuras starta iekriešanās attālumam prasa tikai dažus desmitus metru, un tādu pat laukumu priekš nosēšanās. Bet arī vēl tas ir pārāk daudz. Tad ir vēl aparāti, kuŗus pat ar nepareizu darbību nevar izvest no stabila stāvokļa. Tā tad pat drošāks par auto.


Beigās vēl ir ērtības jautājums.

Cilvēkam jāceļo ātri, bet ar iespējamī lielu komfortu. Tagad lidmašīnu būvniecībā ir

tendence uz pilnīgi slēgtām lidmašīnām, resp. lidojošām karrietēm. Te ceļošana ir tikpat ērta un patīkama, ka divvietīgā auto. Varbūt tuvā nākotnē vēl izdarīs kādus uzlabojumus, kuŗi vēl lielākā mērā veicinās ērtības iṣajūtu.

Tā tad Eiropas apkārtlidojums uzskatāms kā pārbaude mazajām lidmašīnām, un tāpēc izskaidrojama arī šī stingriņa. Piem., pie nosēšanās salausts propellers, ritenis u. c., jau nozīmē, ka lidmašīna sacikstē vairs nevar piedalīties.

Makša Valje piemiņai.

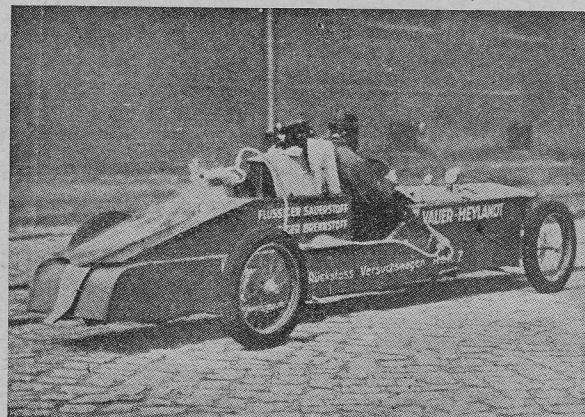

17. maijā š. g. pazīstamais raketu dzīnēju pioniers Maksis Valjē, izmēģinot savu raketu auto, tika nāvīgi ievainots. Vairāku paligu klātbūtnē tas izdarīja mēģinājuma braucienus, lietojot šķidrās rūpniecības gāzes. Nenoskaidrotu iemeslu dēļ pēkšni eksplodēja viena no šķidro gāzi saturošām tērauda pudelēm, pie kam viena ūkembele tuvumā esošam

Maksim Valjē pārrāva miega artēriju uz kakla, kam sekoja drīza nāve.

Uzņēmumā redzams Maksis Valjē savā reakcijas mašīnā. Pievestā braucienā raketu pildījumam lietots tika šķidra skābekļa un bencīna maisījums. Šis uzņēmums ir viens no pēdējiem, uzņemts neilgu laiku pirms traģiskās katastrofas.

Dāvidi un Goliati radiotehnikā.

Sakarā ar radiofona darbību, radiolampiņa visumā ir tikpat pazīstama, ka parastā apgaismošanas spuldze. Sudrabaini spīdīgs balons un brūna vai melna pakāje, ar 4—5 spraudtapiņām ir raksturīga katrai radiolampiņai. Ja uztvērēja lampiņas iekšpusi apskatam, tad te visur redzam gandrīz vienādu iekārtojumu, kuŗu katrs radioabonent, lampiņu aparāta

īpašnieks, jau pazīst: proti, kvēlpavēdiens, tīkliniš (viens vai vairāki) un veltēveidīgs vai plakans anods. Katru vākaru šāda lampiņa gādā par dažu jauku brīdi, padarot mums dzirdamas skaņas un balsis no tālām zemēm.

Bet ir arī lampiņas, kuŗas radioabonentiem ļoti maz, vai pat pavisam nav pazīstamas. Tās būtu ta sauktās raidlam-

pas, kuļas mums dod iespēju noraidīt tās skanās, muziku vai runu, kuļas mēs kļaušamies. Dimenziiju ziņā tās ir nesalīdzinami lielākas par uztvērēju lampam, lai arī principiellās iekārtojums ir vienāds. Tapēc te arī runājam par «Dāvidiem» un «Goliatiem» radiotehnikā.


Ja salīdzinam to enerģijas daudzumu, kādu pārstrādā raidlampa un uztvērēja lampa, tad kļūst saprotams, kamēdēl pirmo dimenzijs jābūt tik lielām. Piem. spēcīgā gala pastiprināšanas lampiņa, Philips B 443, anoda kēdē var dot jaudu līdz kādiem 1,5 wattiem. Bet lielākā tipa raidlampas jauda ir kādi 30.000 watti, ta tad apm. 20.000 reizes vairāk.

Ka pie telegrafijas, ta pie telefonijas (radiofona) tika prasīts arvienu lielāks sniegšanas attālums. Bet tas bija iespējams tikai ar raidlampa konstruktīvo uzlabošanos. Visas lielākās lampiņu fabrikas tamēdēl izveda visādus laboratoriskus pētījumus un mēģinājumus, kuri devuši to, ka tagad iespējams augstvērtīgu raidlampa izgatavošana sērijām, pie tam dažādām, no mazākās līdz lielākai, jaudām.

Raidlampai ir vienāds uzbūves princips ar uztverošo lampiņu. Te tapat ir kvēldiegs, tīkliniš, anods. Raidlampas visai mazām jaudām tikai nedaudz atšķiras no uztvērēja lampām, ka pēc iekšskata, ta arī ārskata. Tāpat ka pēdējam, arī te pakājē ir 4 spraudtapiņas ievietošanai pamatnē. Mazliet lielākam tipam parasti tīkliniņa un anoda pievadi ir izvesti lampiņas ārpusē, ta ka pakājē paliek spraudtapiņas tikai kvēlstrāvas pievadišanai. Bet jo lielākas paliek lampiņas, resp. tiek pārstrādāta lielāka jauda, jo lampiņas jau sāk stipri atšķirties no parastā veida. Ka uzņēmumā redzams, tad sākot no labās pušes parādītās lampiņas ar dažiem wattiem jaudas lielumu, ar katru nākošo izveidojums paliek savādāks. Piem. otra ir apm. 10 wattu jaudai, trešā apm. 50, tad ap 75, 250, 1500, 5000 un pēdīgi (kreisā pusē) ar ūdeni dzesētai, visai spēcīgai, lampai jauda ir ap 24.000 wattiem resp. 24 kilovatti. Dzesēšana ir nepieciešama aiz sek. iemesla. Pateicoties ārkārtīgi lielai emisijai anods pārlieku tiek bombardēts ar elektroniem un sakarst pat līdz kušanai. Bet galvenais slīktums ir tas, ka anoda materiālā esošās gāzes daļīnas pie

tik augstas temperatūras kļūst brīvas un tās lampiņu padara darbam nederīgu (cietu). Ta ka anoda atdzesināšana caur izstarošanu ir pārāk maza, tad to dzesināmākslīgi ar ūdeni. Praktiskais izveidojums te ir tāds, ka anoda skārds ir vidū tukšs, un tas tiek apskalots no ūdens. Lai spriegums no anoda nevarētu noplūst pa pievada cauruli, to sasniedz tādā veidā,

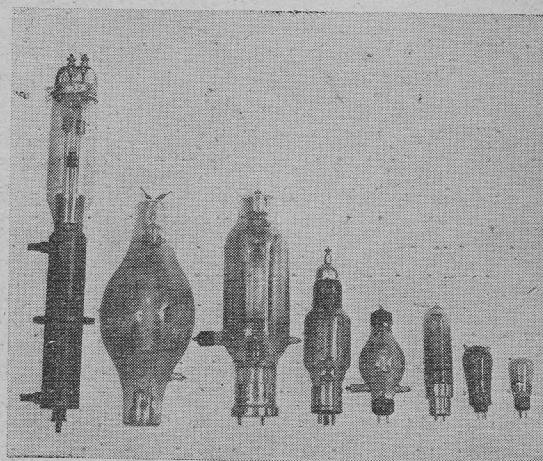ka cauruli nem no gumijas un pie tam krietni gāru. Piem. Rīgas radiofonam,



Radiotehnikā lietojamo raidlampa izveidojumi.

kur ir ieslēgtas 2 šāda veida raidlampas, gumijas caurules (šlūtenes) garums sniedzas līdz 60 metriem. Lai tādu garumu ērti varētu novietot, šlūtene uztīta uz sevišķas titavas. Ūdens stabs caurulē praktiski rada strāvai tik lielu pretestību, ka strāvas noplūdumu par to var arī neievērot, jo tas ir visai mazs.

Strāvas stiprums un spriegums šādām lielām raidlampām ir visai prāvs. Piem. lielākām Philips raidlampām (šīs sabiedrības lampas lieto arī Rīgas radiofons) kvēlstrāvas, patēriņš sniedzas līdz 70 un pat vairāk amperiem, bet anoda spriegums līdz 20.000 voltiem. Ta tad, kvēlpavediens, kurš pie uztvērēja lampiņām ir gandrīz mata resnumā, pie raidlampām ir krietni resna stiepule, vairāk milimetru caurmērā. Šīnī gadījumā arī pieslēgiem jābūt lieliem, ar resniem pievadiem. Te spraužamās tapiņas jau vairs nav lietojamas bet īan las spailes.

Techniski sikumi.

Lielākā fotogrāfija pasaulē.

Kāds franču fotoateljē nākamai lielai fotozādei Lježas pilsētā (Belgijā) ir izgatavojis divus fotogrāfiskus uzņēmumus, kuri ievērojami ar saviem apmēriem.

Līdz šim palielinājumi no fotouzņēmumiem stiepās garumā, jo fabrikās gatavotais fotopapīrs parasti nepārsniedza metru platumā. Turpretīm gatavoja miem fotouzņēmumiem dimenzijs ir 5×8 metri, t. i., vēseli 40 mtr^2 . Lai to panāktu, no izmeklētā negatīva pagatavoja glītu, asu kopiju (15×24 cm.) un to precīzi sagrieza 20 vienādās daļas (5×4). Pēc tam katru daļu par jaunu pārfotogrāfēja un dabūto negatīvu ar projekcijas aparātu palielināja $33\frac{1}{3}$ reizes lielāku, tā kā dabūto palielināto atsevišķo daļu lielums bija 100×200 cm. Var viegli saprast, ka darbs te nebija vieglis, jo vīnas daļas bij jāpagatavo pilnīgi vienādas, t. i., ar vienādu krāsu pakāpi, lielumu u. t. t. Pie tam te vēl nāca klāt pilnīgi neparedzēts šķērslis, proti tas, ka fotopapīrs pie izžūšanas savelkās dažādi, šķiedrai garēniski ap 5%, bet šķēršām tikai 3%. Mazām kopijām tas nav pamanīts, un arī lielākām to neievēroja, jo tās jau nesalika kopā. Bet pie

Šī uzņēmuma tika daudz laika patēriens un izšķiests materiāls, iekams guva apmierinošus panākumus. Katru loksni vajadzēja iopriekš izpēti attiecībā uz to, kā gāja šķiedras. Arī pati emulsijas kārta sagādāja dažus nepatikamus pārsteigumu, jo ne visas loksnes izrādījās ar vienādu jūtību, un pat uz vienas loksnes dažādās vietās bija bieži vien dažāda, lai arī ne pārāk atšķirīga, jūtība. Uz mazām, vispārliejojamām loksniņēm to, protams, nevar novērot. Bet uz liela, viengabalaina laukuma tās diezgan spilgti krita acīs.

Pēc visu atsevišķu laukumu palielināšanas, katru gabalu uz noteiktāko salīmeja ar blakus gabalu un visu bildi uzvilkā uz turētāju, sastāvošu no 8 rāmjiem, pie kam ar katru rāmi varēja uzstiept vienu bilda daļu (t. i. $2\frac{1}{2}$ atsev. laukumus). Gatau bilda pat no tuvuma apskatot, gandrīz nav manāmas atsevišķas daļas, t. i., viņu līmējuma vietas, bet skatoties uz viņu no normālā attāluma, apm. 6—8 solu atstātumā tā dod pilnīgi viengabalainas bildes iespaidu, gan ar milzu samēriem, proti $5 \times 8 = 40\text{ m}^2$.

Kas ir «Literāfons».

Pēdējā laikā ārzemju žurnālos diezgan bieži tiek aizkārts vārds «literāfons». Šūmā atzīmējot, tas ir aparāts, kurš ikvienam radiofona abonentam dod iespēju no nokausāmās programmas uz skaņu plates pārnest to, kas tam vislabāk patīk. Pēc izskata tas ir līdzīgs parastam kastveidīgam gramofonam, un ir gramofona kombinējums ar 3-lampiju uztvērēju. Ar to iespējams panākt katrais daļas atsevišķu darbību, t. i., tas var būt tikai gramofons, tikai uztvērējs, gramofona platū reproducētājs caur uztvērēju ar skaļruni un vispēdīgi atzīmētājs uz skaņu plates. Tā tad tas ir vispusīgi liejotājams.

Pirmās trīs īpašības, šķiet, visiem, kuri pazīst gramofonu un uztvērēju, ir pazīstamas. Par ceturtu te drusku parunāsim. Tā tād tās ir spēīgs, pārvērst skaņas rakstā. To panāk šādā veidā. Uz zināma sastāva platēm, kuras ir līdzīgas gramofona platēm, bet kuras sastāv no sevišķas celuloida masas, resp. acetylceluloses (saukts «Cele-

sta»), visai plānas, apm. $\frac{1}{5}$ mm biezumā, resp. tik biezas, ka zīmēšanas papīrs, ar sevišķas adatas palīdzību tiek «iezīmētas» skaņas, pie kam šīs celuloida plates uzņem pilnīgi nemainīti vismazākās skaņu nianes. Var lietot arī cinka un aluminijs rīpas resp. plates. Bet tās nav tik jūtīgas un skaņu ne



Literafona ārskats.

tik dabīgi attēlo. Var lietot arī papīra ripas, uz kuru vienas puses līdzēnā kārtā uzlīmēta staniola lapa.

Vācijā šādu celuloida platu cena ir apm. Ls 25,— līdz Ls 100,— par simts gabaliem. Šīs gludās plates uzliek uz gramofona teleska (ripas), kuru griež elektromotors ar 78 apgriezieniem minūtē. Kastes pakaldaļa (zim. pa kreisi) ir pierikota skaņu galvinā ar adatu, kura virzas pa sevišķu vītnu griezumu (spindeli), kas dod iespēju plati ierakstīt spirāliski. Vienas pilnas plates ierakstīšanas ilgums ir apm. 10 minūtes.

Ilgiem ierakstiem tiek gatavotas ne plātes, bet filmas rullji, kur šaura filmas strē-

meli īte virzās zem adatas uz priekšu. Filmu ar zināmu ātrumu griež tas pats elektromotors. Te ierakstīšanas ilgtums var sniegties līdz 2 stundām. Ja nu kaut kas klausītājam programmā nav acumirkli pa prātam, tas palaiž vai nu gramofona plati, vai arī kādu iepriekš ierakstītu mūzikas gabalu. Pielietojot mikrofonu, iespējams «ierakstīt» platē savu balsi resp. to padarit «nemirstīgu». Sev. liela nozīme šādiem ierakstiem ir priekš tādiem, kuri vēlas atzīmēt dažādas skaņas, resp. dziesmas, mūziku, runu, un sastādīt biliotēku. Pirmai kārtā piem. komponisti un valodnieki.

Lietotu aparātu un mašīnu iegāde.

Katrū dienu laikrakstos lasam sludinājumus par dažādu lietotu (resp. «mazlietotu» un «kārtībā esošu») mašīnu un aparātu pārdošanu. Tas norāda, ka šādu lietotu mašīnu tirgus ir diezgan plašs, ar lielu klientūru. Ir saprotams, ka bieži vien, sev. tagadējā saimnieciskās depresejās laikā, nav iespējams iegādāties vēlamo mašīnu vai aparātu tieši no fabrikas vai firmas pārstāvja, jo tas iznāk krietni dārgi. Otrkārt, var būt arī gadījums, kad nav iespējams ātrā laikā izrakstīt un uzstādīt kādu mašīnu, jo tas aizņem ilgāku laiku, kamēr tepat ir iespēja iegādāties jau kādu gatavu piemērotu ierīci.

Tā kā te par kādām garantijām, izsmējošiem aprakstiem un pamācībām nevar būt runa, tad šāda veida pirkumi vispirmā kārtā klasificējami kā uzticības lieta. Te var būt dažādi gadījumi. Piem. speciālists piedāvā speciālistam. Te parasti var diezgan droši pieņemt, ka pārdevējs stāstīs visu patiesību par savu mašīnu, jo pircējs taču viegli var pārliecināties par viņa teicienu pareizību. Bet ir gadījumi, kur speciālists pārdod nespeciālistam (kas gadās pārāk bieži). Tad te nu pārdevējs pārāk viegli krit kārdināšanā pircējam iestāstīt par savu mašīnu tik patikamas lietas, kas patiesībā ir stipri tālu no īstenības. Bet gadās arī otrādi, kad kāda gadījuma dēļ pircējs ir speciālists, kamēr pārdevējam no ierīces ir visai miglaini jēdzieni. Tad te var būt ir komiski, ir trāgiski briži, atkarībā no tam, vai pārdevējs ir tiepša, iedomīgs vai

aizdomīgs, un vai pircējam-speciālistam izdodas kaut kādi to pārliecināt par ierīces īsto stāvokli resp. vērtību, vai nē. Bet visbēdīgāki ir, ja pārdevējs un pircējs abi ir nespeciālisti.

Vispārīgi, lai iegādātos kādu lietotu mašīnu vai aparātu, iepriekš ir jāpastudē attiecīga literātūra, grāmatas, brošūras vai laikraksti. Jaunas mašīnas iegādāties ir viegli, un te nekādas galvas lauzīšanas nav. Tā ir pilnīgi jauna, ar garantiju un lietošanas pamācību, un bez tam garantētā laikā radušies defekti tiek izlaboti bez kādas maksas. Viss tas pie lietotu mašīnu iegādes atkrit. Tāpēc pārāk bieži vajadzēs palūgt talkā kādu speciālistu, techniķi vai inženieri, vai mašīnu meistarū. Tas nu dažreiz drusku maksās, bet tur neko nevar darīt. Labāk tagad drusku izdot, lai vēlāk būtu pasargāts no daudz lielākiem zaudējumiem un nepatikšanām.

Ja lietotu mašīnu ir vēlams vai nepieciešads iegādāties, un tādu par lētu cenu arī var dabūt, tad tas ļoti pateicīgs uzlabojums rūpniecībā vai mājā. Tikai, ja «lētās cenas» dēļ pēc īsa briža ta nav jānovieto kaut kur «tālāk no acīm prom».

Bez speciālista iegādāts aparāts vai mašīna var būt mūžīgs nepatikšanu iemesls. Arvienu nepieciešami remonti, papilddalas u. t. t., pie kam šie izdevumi var pārsniegt jaunas mašīnas izmaksu. Lietotu mašīnu dot atpakaļ nevar, un tā pircējam jācīes it lieli zaudējumi.

Parasti katram aparātam vai mašīnai, kura no fabrikas izlaista, ir numurs. Nepieciešamī, ja jau nav pārak liela drošība par iegādājama priekšmeta labumu, pieprasīt izgatavotājai firmai, vai normālās rezerves daļas ir dabūjamas. Gadījumā, ja iegādājams modelis ir jau tik novecojis, ka rezerves daļas krājumā vairs nav, tad labāki no tādas mašīnas pirkšanas atturēties. Milzīgie izdevumi, kādi ir pie vienas rezerves daļas izgatavošanas uz speciālu pasūtījumu, jau pašā sākumā izdzīs katru prieku par šo mašīnu. Bez tam būtu pirkšanas līgumā jāieved punkts, pēc kura savstarpēji norunātā laika spridī mašīnu var dot atpakaļ, ja tā pircēju neapmierina. Tālāk, tūlīt pie iegādes mašīnu kādu laiku būtu jānodarbina, resp. praktika jāizmēģina. Īstais, godīgais, pārdevējs tam nebūt nepretosies.

Kāda cena ir lietotām mašīnām?

Te kā mērauklu var ņemt jaunas mašīnas katalogu cenu. No tās vispirms jāatlaskaita pelņas procentu, kas ir 10—20%, tad jāskatās, cik ilgi mašīna darbojusēs, kā ta uzturēta u. t. t. Bieži vien vecāka, ilgu laiku lietota mašīna, bet labi un rūpīgi uzraudzīta, ir labāka, nekā jaunāka, maz lietota, bet slikti uzskatīta. Sevišķi tas sakāms par mašīnām ar motoriem, piem. auto, motocikleti u. c. Te lietpratēja padoms ir vairāk nekā nepieciešams, lai arī tas maksā naudu.

Sīs pārdomas ir vietā ikkatra lietota priekšmeta iegādei, vai tas būtu radioaparāts, motors, laiva vai kas cits. Visur, ja pats neesi ar pērkamo priekšmetu labi pazistams, esi nespeciālists, jāklausās uz lietpratēja padomiem.

1930. g. radioizstāde.

Laikā no 12. līdz 19. oktobrim š. g. Latvijas Radio Biedrība kopā ar Lātvijas Tirgotāju un Ražotāju Biedrību sarīko radioizstādi Rīgā, Vācu vingrošanas biedrības ēkā, Vingrotāju ielā Nr. 1.

Izstādē piedalīsies Latvijas rūpnieki un tirgotāji, kuri ražo vai pārdod radio-raidiņus un uztvērējus vai to piederumus, kā arī amatieri-eksperimentātori ar saņiem gatavojumiem, un bez tam grāmatu tirgotāji ar radioliteratūru.

Izstāde būs atvērta ikdienas; svētdienās no plkst. 12.00—22.00, bet darbdienās no plkst. 16.00—22.00.

Ieejas maksa: svētdienās 1 lats, darbdienās 50 santimi. Radio Biedrību biedri (uzrādot kartījas), skolnieki un kaļavīri formās maksā puscenu.

Apmeklējumiem grupās no skolām u. c. apmeklēšanas laiks paredzēts plkst. 15.00 līdz 16.00. Tiem jānotiek ar iepriekšēju pieteikumu. Skolu apmeklējumiem kopā ar vāditāju ieejas maksa ir 10 santimi no personas.

Visiem! Visiem! Visiem!

Klūdas izlabojums.

Nepatīkama klūda ir iezagusies žurn. «Radio» Nr. 6 lpp. 189 rakstā par kontakta brillēm. Paskaidrojošā zīmējumā ir pārmainīti paraksti; tamdēl zīm. Nr. 1

līdz 20. septembrim izstādītājiem izstādes komitejai jāiesniedz pieteikums līdz ar stenda uzbūves un novietojuma metu, lai būtu iespējama telpas pareiza sadališana. Stendu izbūve jāpabeidz līdz 11. oktobrim, bet noņemtēm tiem jābūt līdz 20. oktobrim plkst. 12 dienā.

Izstādītājām firmām piešķirs godalgas par stendu izbūvi, vadoties no mākslinieciskā viedokļa. Godalgošanu izdarīs sevišķa kommisija, kurā ietilps mākslinieki un lietpratēji.

Radioamatieriem - eksperimentātoriem piešķirs godalgas, vadoties no eksponātu labuma, kā arī ievērojot to, kādā mērā tie uzskatāmi par moderniem. Šo godalgošanu izdarīs speciāla lietpratēju kommisija.

Ikdienas notiks priekšlasījumi par dažādiem jautājumiem ar diapozitīvu demonstrēšanu. Vestibilā un bufetes telpās atskāpos radiomūzikā.

Izstādē tiks demonstrēti dažādi jaunumi radionozarē.

Pošaties uz radioizstādi.

attiecās uz īsrēdzīgu (tuvredzīgu) aci, bet zīm. Nr. 2 uz tālredzīgu aci (bet ne otrādi, ka bija iespiests).

1930. g. I. pusgadā iznākušo žurnāla „Radio“ numuru saturs.

P i e z i m e: Redakcija bija domājusi kopēju 12. žurnāla numurā. Taču daži ienākušie pieprasītāru ievietot gada gājumu noslēdzot, resp. sījumi rādīja, ka dažs labs mūsu god. lasītājs nav zinājis iepriekšējo numuru saturu un ir griezies

Žurnāls Nr. 1.

1930. g.	
Uztvērēju pārbūve I. (krist. detektorā uztvērēja modernizēšana)	3
Radiolampiņa un viņas pielietošana (beigas) (Ātrmaiņu pastipr., detekcija, 2-tīkl. lampiņas.)	4
De Broli elektronu vilņu teorija	15
Skrejošie ugnisburti	19
Angļu dirižablis R 101	20
Helijs gāzes dabūšana	23
Propellera dzinēji	25
Junkersa milzu lidmašīna G 38	26
Kā mēro lidmašīnas ātrumus sacikstēs?	27
Dažādu kermēnu ātrumi km./sek.	29
Augstākā iespējamā temperatūra	30
Fizikai kermēnu temperatūru skala	30
Kā cilvēka acs uztver dažādu temperatūru	30

Žurnāls Nr. 2.

Uztvērēju pārbūve II. (1 lamp. audiona uztv. modernizēšana.)	
Moderno radiolampiņu katoda veidojumi	
Vai īsvilņu uztvērējs patreiz var apmierināt vienkāršu klausītāju?	
Milzu apriepojums 4 mtr. caurmērā	
Praktiskas un vienkāršas skrūvspiles pašbūvētājiem	
Kapec rakete tukšumā labāki virzas uz priekšu, nekā atmosfārai?	
Kamēdī Rīgas Radiofonu dzird uz dažādiem vilņu garumiem?	
Žurnāla «Radio» 1926., 1927., 1928. un 1929. g. iznākušo numuru pilnīgs saturs rādītājs	

Žurnāls Nr. 3.

Uztvērēju pārbūve III. (Lēnmaiņu pastiprin. modernizēšana.)	
Jaunais okeāna milzenis «Europa»	
Par elektrisko «īso savienojumu»	
Par kondensātoru lietošanu pie traucējumu novēršanas (motori, ārstniec. aparāti, zvani u. t. t.)	83
Dīzeļa elektrokuģi (Motorkuģis «Brunswick».)	90
Amērikāņu jaunie debesskrāpju projekti	92
Degošie leduskalni	93
Žīla Verna 25. aizmūža dienas atcerēi	95

Žurnāls Nr. 4.

Uztvērēju pārbūve IV. (Ātrmaiņu pastiprinātāji un modernizēts 3-lamp. tālstatiju uztvērējs.)	99
--	----

redakcijā ar lūgumu, pazīnot, kādā numurā ir iespiests viens vai otrs raksts. Lai nāktu pretim šādiem «atsevišķu» numuru lasītājiem, iespiežam satura radītāju par 1930. gada pirmo pusgadu, NNr. 1—6.

Klūdas izlabojums	108
Kaļakuģis kā elektriskā spēka stacija	109
Trolits un vīnam radnieciskie ražojumi	110
Automobili bez sajūga un ātrumu kastes	112
Metalizēts koks	113
Dažas domas par lēnmaiņu pastiprināšanu un transformātoriem	114
Domas par dažiem pārgrozījumiem mūsu radiofona lietā	123
Elektriskās indukcijas krāsnis	126
Pilsēta bez tramvaja	126
Ķīm. elements 87	127
Radiosatiksmes panākumi	127

Žurnāls Nr. 5.

Uztvērēju pārbūve V. (Aizsartīkliņa lampiņa ātrm. pastipr. pakāpē.)	132
Pirmais tīrgū izlaistais tālredzēšanas aparāts	139
Poznaņas radiofona 3 g. jubileja	141
Vai aizsartīkliņa lampiņas visur un katra reiz lietojamas?	
Dažas domas par lēnmaiņu pastipr. un transformātoriem (beigas)	143
Par atmosfāras elektrību un zibeni	144
Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas (Levads; ceļš no raidītāja līdz uztvērējam.)	152
Duraluminijas	158
Vēl mazliet par metalizēto koku	159

Žurnāls Nr. 6.

Uztvērējs izbraukumiem (Reg. audions un lēnm. pastipr. ar 2-tīkl. lampiņām.)	163
Daži etapi sazināšanās dienesta attīstībā	168
Darbība zem ūdens	171
(Niršanas technikas attīstība.)	
Šujmašīnas 100 gadu jubileja	175
Daudzvalodu telefona aparāti	178
Varš un aluminijs savstarpejā sacensībā kā elektriskās strāvas vadītāji	180
Padomi radioabonentiem pie uztvērēju iegādes un lietošanas	182
(Vietējie uztvērējās apstākļi; kādu antenu lietot; radioiekārtas izmaksas; kādu uztvērēju izvēlēties.)	
Kontakta brillēs	189
Tantala pielietošana	189
Ar kvarca kristalu regulējams chronometrs	190
Vistālākā radiosacīja ziemējos	190
Markoni aizdedzīna kvēlspuldzes Sidnejā	190
Fiktīva radioprogramma	191

Izdevējs un atbildīgais redaktors **R. Kīsis.**

Spriegtuve «Latvija» Rīgā, Merķela ielā 15.

Ievēribai visiem radio cienītājiem.

Lai likvidētu pārpalikušos no agrākiem gadiem žurnāla „Radio” numurus, tos izsniedzam pieprasītājiem par stipri pazeminātām cenām.

Atsevišķus žurnāla „Radio” numurus par 1926. gadu no №№ 1—18, izņemot № 2, 13 un 18, kuri krājumā vairs nav, aprēķinām par **15 santimiem** numuru.

Iesiety 1926. g. komplekti krājumā nav.

Atsevišķi žurnāla „Radio” numuri par 1927. gadu (№№ 1—12), izņemot № 1, 1928. g. (№№ 1—6) un 1929. gadu (№№ 1—4) tiek aprēķināti par **30 santimiem** numurs.

Iesiets 1927. gada pilnīgs komplekts (432 lpp.) tiek aprēķināts par Ls 3.50.

Iesiety kopējā sējumā 1928. un 1929. g. komplekti (324 lpp.) tiek aprēķināti par Ls 3.50 abi gada gājumi kopā.

Pie izsūtīšanas pa pastu par katru atsevišķu numuru jāpieskaita 2 sant., bet par katru komplektu 30 sant. pārsūtīšanās nu pasta izdevumiem. Sūtījumiem uz pēcmakus bez tam vēl jāpieskaita 50 sant. pasta ierakstīšanās izdevumiem par katru sūtījumu.

Žurnāla atsevišķie numuri un komplekti dābūjami Rīgā, P. T. D. Galvenās darbnīcās veikalā, Rīgā, Audēju ielā № 15, darbdienās no plkst. 10.30 līdz 18.30.

Pieprasot izsūtīšanu pa pastu, nauda iemaksājama tuvākā p-t. kantori uz žurnāla „Radio” pasta tekošā rēkina № 996, pieskaitot iepriekš minētos pārsūtīšanas izdevumus. Maksu var iesūtīt arī pastmarkās **2-6 sant. vērtībā**.

Ta ka atlikušo žurnāla „Radio” numuru skaits nav pārāk liels, sev, iesieta komplektu ir maz, tad tos god. radio cienītājus, kurus intresē dažādi ar radiotehniku saistītie jautājumi teorijā un praktikā, lūdzam nevilcināties ar pieprasījumiem, jo krājumām izbeidzoties, žurnali brīvā pārdošanā vairs nebūs dabūjami. Visu iznākušo žurnalu saturu rādītājs ir ievietots š.g. žurn. № 2, uz ko griežam lasītāju ievērību.